

Amatérské RADIO

NOSITEL
VYZNAMENÁNÍ
ZA BRANNOU
VÝCHOVU
I. a II. STUPNĚ

ČASOPIS PRO ELEKTRONIKU
A AMATÉRSKÉ VYSÍLANÍ
ROČNÍK XXXIII (LXII) 1984 • ČÍSLO 2

V TOMTO SEŠITĚ

Náš interview	41
Výstava Elektronizace a automatizace 1983	42
Výsledky 15. ročníku konkursu AR	43
Konkurs AR '84	43
Poděkování OK1WI	44
Čtenáři se ptají	44
AR svazarmovským ZO	45
AR mládeži	47
R15	48
Jak na to?	50
AR seznamuje (Minisystém TESLA 710 A)	51
Zkoušeč tranzistorů n-p-n i p-n-p, diod, svítilných diod a Zenerových diod, zapojených v deskách s plošnými spoji	52
Základní technické údaje osciloskopických obrazovek B4S2 a B10S6	55
Automatické ovládání vysílače pro ROB-Minifox (dokončení)	56
Generátor, vlnoměr, dip-měr 0,4 až 200 MHz (dokončení)	65
Senzorové ovládání gramofonu	66
Zvětšení citlivosti B113, B115 a B116	69
Univerzální přístrojová skříňka	70
Zopravářského seřfu	72
Zapojení ze světa	73
AR branné výchově	75
Četli jsme	78
Inzerce	79

AMATÉRSKÉ RADIO ŘADA A

Vydává ÚV Svazarmu ve Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7. Šéfredaktor ing. Jan Klábal, zástupce šéfredaktora Luboš Kalousek, OK1FAC. Redakční rada: Předseda: ing. J. T. Hyán, členové: RNDr. V. Brunnhofer, V. Brzak, K. Donát, ing. O. Filippi, V. Gazda, A. Glanc, M. Háša, Z. Hradský, P. Horák, J. Hudec, ing. J. Jaroš, ing. F. Králík, RNDr. L. Kryška, J. Kroupa, V. Němec, RNDr. L. Ondříš, CSC., ing. O. Petráček, ing. F. Smolík, ing. E. Smutný, ing. Kroupa, ing. E. Möck, V. Němec, RNDr. T. Ondříš, CSC., ing. O. Petráček, ing. F. Smolík, ing. E. Smutný, ing. M. Šredl, ing. V. Teska, doc. ing. J. Vacká, CSC., laureát st. ceny KG, J. Vorlíček, Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Klábal, 354, Kalousek, OK1FAC, ing. Engel, Hofhansl, 353, ing. Myslík, AK1AMY, Havlík, OK1PFM, I. 348, sekret. M. Trnková, I. 355. Ročně vyjde 12 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, pololetní předplatné 30 Kčs. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta a doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS - ústřední expedice a dovoz tisku Praha, závod 01, administrace vývozu tisku, Kačkova 9, 160 00 Praha 6. V jednotkách ozbrojených sil Vydavatelství NAŠE VOJSKO, administrace, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. Tiskárna NAŠE VOJSKO, n. p. závod B, 162 00 Praha 6-Ruzyně, Vlastina 889/23. Inzerce přijímá Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, I. 294. Za původnost a správnost příspěvku ručí autor. Redakce rukopis vrátí, bude-li vyžádán a bude-li připojena frankovaná obálka se zpětnou adresou. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy po 14. hodině. C. indexu 46 043.

Rukopisy čísla odevzdány tiskárně 28. 11. 1983. Číslo má vyjít podle plánu 10. 2. 1984. © Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Praha

NÁŠ INTERVIEW



s Jaroslavem Karáskem, vedoucím oddělení fondů elektro generálního ředitelství Obchodu průmyslovým zbožím.

Na začátku našeho rozhovoru bych se rád zeptal, jakou funkci Obchod průmyslovým zbožím v distribuci zastává a co je jeho úkolem?

OPZ je organizace trustového typu, která sdružuje podniky Domácí potřeby, Drogerie, Drobné zboží a zásilkový obchod Magnet. Zabezpečuje velkoobchodní i maloobchodní činnost. OPZ má celostátní působnost a prostřednictvím výše vyjmenovaných podniků zajišťuje zásobování obyvatelstva průmyslovým spotřebním zbožím. V případě našeho oddělení je to zboží spotřební elektrotechniky a elektroniky. Je však třeba zdůraznit, že nejsme jediní zásobovatelé, neboť například OD Prior si zajišťují vlastním nákupem zboží jak z tuzemské výroby základny, tak i z dovozu. Určitou část spotřební elektrotechniky i elektroniky zajišťuje i TESLA ELTOS a nesmíme zapomenout ani na družstevní organizace. Připomínám jen, že téžistě této činnosti jak z hlediska rozsahu, tak i z hlediska obrátu přísluší právě OPZ.

Naše čtenáře by jistě zajímalo, zda je ve vašich možnostech ovlivňovat výrobní podniky jak v otázkách sortimentu, tak i v otázkách kvality nabízených výrobků?

Samozřejmě, ovlivňovat a usměrňovat tyto okolnosti je dokonce naše prvotní povinnost, vyplývající z naší pozice středního článku řízení. S jednotlivými středními články výroby pravidelně provádíme otázky dodávek i fondů zboží a současně projednáváme i potřebné inovace a jakost výrobků. Je však třeba konstatovat, že naše požadavky, jako požadavky obchodu a tedy i spotřebitelů, narážejí v řadě případů na problémy v kapacitách výrobních závodů, na problémy materiálové a další, takže se nám ne vždy podaří, abychom své záměry a tím i záměry našich spotřebitelů mohli uspokojit v takové míře, jak bychom si to přáli.

V této souvislosti bych rád upozornil na jeden z typických případů, který je již dlouho kritizován, že totiž již řadu let nemáme na trhu vhodný kazetový magnetofon stolního provedení třídy hi-fi a který je našimi spotřebiteli stále více požadován.

Ano, máte plnou pravdu, neboť tuzemská výroba z řady důvodů, které byly i publikovány ve vašem časopisu, podle našeho názoru v tomto případě poněkud zaspala. Přístroje, které máte na mysli, jsou v současné době teprve ve vývoji a na trhu se s nimi budeme moci setkat až v příštích letech. Existuje pochopitelně i možnost dovozu, ta je však limitována nabídkou výrobků ze socialistických států a v případě ostatních zemí přidělenými devizovými prostředky. V minulých letech jsme měli několik nabídek ze ZST, avšak



Jaroslav Karásek

ani jediný výrobek nevyhovoval ČSN. Aby bylo možno tyto přístroje uvést na náš trh, bylo by nezbytné realizovat na nich rozsáhlé technické úpravy, což z ekonomického hlediska nebylo proveditelné. Dále mohu uvést příklad nabídky z PLR, která nakonec ztroskotala v otázce ceny.

Rád bych se Vás zeptal na to, co mohou naši spotřebitelé očekávat na trhu v letošním roce?

Tak v první řadě bych jmenoval minisystém TESLA 710 A, nazývaný lidově minivěz. S tímto výrobkem byli naši občané seznámeni nejen na několika výstavách již v minulém roce, ale též prostřednictvím vašeho časopisu. V letošním roce bude podstatně zvětšen objem výroby našeho barevného televizoru TESLA COLOR 110 ST, takže věříme, že budou spokojeni i ti zájemci, na které se loni nedostalo. Počítáme též s dovozem barevného televizního přijímače z MLR. Tento přístroj má obrazovku s úhlopříčkou 57 cm a bude bez dálkového ovládání. Současně očekáváme, že k. p. TESLA Strašnice splní svůj slib, publikovaný ve sdělovacích prostředcích, že letos zahájí výrobu přenosného barevného televizoru. Současně s tímto typem bude uveden do výroby další typ tohoto barevného televizoru v k. p. TESLA Orava.

V tomto roce se na trhu objeví i nový výrobek k. p. TESLA Přelouč, kterým je malý přenosný stereofonní přehrávač na sluchátka, v zahraničí nazývaný Walkman. V rozhlasových přijímačích a radio-kombinacích tuzemské výroby nepředpokládáme v nabízeném sortimentu žádné zásadní změny.

Jak je známo, byl na trh v omezeném množství uveden i nový videomagnetofon, dodávaný k. p. TESLA Bratislava. Je to moderní výrobek pracující v systému VIDEO 2000 a je dělený, to znamená, že nahrávací díl lze od dílu tunerového oddělit a využívat jej ve spojení s kamerou pro vlastní záznamy. V tom případě je zařízení napájeno z vestavěného akumulátoru. Kameru lze k sestavě dokoupit. A ko-

nečné k. p. TESLA Litovel již dodává očekávaný gramofon NAD v tuzemském provedení s typovým označením NC 470.

Naši čtenáři se nás často dotazují, jak je zajištěn servis a to především u dovážených výrobků?

Za zajištění servisu odpovídá v zásadě dovozce ve smluvním vztahu s obchodem a servisní organizací. Dovozece též zajišťuje náhradní díly pro servisního gestora podle jeho specifikace. Pokud všichni jmenovaní partneri své povinnosti řádně plní, neměly by být s otázkami servisu žádné problémy.

Zákazníci si též velmi často stěžují, že nemohou zjistit, která opravna je pověřena servisem jejich přístroje?

Organizace, která se servisem příslušného přístroje zabývá, je obvykle uvedena v návodu k použití, který zákazník k přístroji obdrží. Pokud zde příslušná organizace uvedena není, pak její jméno a adresu je zákazníkovi povinná sdělit obchodní organizace, která mu výrobek prodala.

Co byste řekl na závěr našim čtenářům?

Chtěl bych pouze zdůraznit, že se naše organizace zabývá podstatně širším sortimentem, než je ten, o němž jsme zde v krátkosti hovořili. Zásobujeme totiž vnitřní trh malými i velkými elektrospotřebiči, suchými články v celém rozsahu, svítidly, žárovkami, zářivkami, instalačním materiálem a mohl bych jmenovat další a další výrobky. Je samozřejmé, že ani v těchto oblastech nelze vždy a všechny požadavky plně uspokojit, snažíme se však ze všech sil o to, aby existující nedostatky byly postupně odstraňovány v zájmu lepšího uspokojení našich zákazníků.

Děkují za rozhovor.

Interview připravil A. Hoffmans.

VÝSTAVA

ELEKTRONIZACE A AUTOMATIZACE '83

Ve dnech 21. až 27. listopadu 1983 pořádalo Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu a Československé vědeckotechnické společnosti ve Sjezdovém paláci PKOJF v Praze výstavu „Elektronizace a automatizace 1983“. Výstavu se také účastnily svými výrobky podniky ÚV Svazarmu Elektronika a Radio-technika. Výstava obsahovala přes 1500 exponátů.

Prostřednictvím exponátů a doprovodného vědeckotechnického programu byl v celém rozsahu ukázán rozvoj elektronizace, automatizace, kybernetizace a robotizace, stav součástkové, uzlové a systémové základny v odvětví elektrotechnického průmyslu i v ostatních odvětvích výroby a nevýroby sféry národního hospodářství ve společných organizacích, vysokých školách, družstvech, podnicích místního hospodářství aj. Výstavu se účastnili též partneři čs. elektrotechniky ze socialistických zemí, zejména v oboru součástkové základny.

Výstavní exponáty byly výsledkem výzkumu a vývoje ve všech odvětvích elektroniky a automatizace ze všech podniků a ústavů Federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, tj. ze Závodů silnoproudé elektroniky, Závodů automatizační a výpočetní techniky, ze všech koncernů TESLA, ze závodů Chirana, z výzkumných ústavů VUST, VÚMA a VÚSE, ale také z vývojových laboratorí vysokých škol, z vývojových středisek Svazarmu a z konsultačních středisek ČSVTS.

Účelem výstavy bylo podat přehled o dosažených výsledcích práce v tomto oboru, na kterém záleží růst produktivity v mnoha dalších oborech našeho hospodářství, a ukázat na další otevřené možnosti a skryté rezervy. V tomto směru splnila výstava plně svůj účel a rozšířila obzor všech návštěvníků, nejen mládeže, ale i většiny odborníků, kterým ukázala výsledky práce v ostatních dílčích odvětvích a možnosti širších spoluprací. Velký zájem o výstavu projevil též vedoucí činitelé naší společnosti, členové vlády, členové ÚV KSČ, poslanci NS i pracovníci ústředních úřadů.

Je těžké vypočítávat nejzajímavější exponáty – pro amatéra např. nové typy monolitických a hybridních integrovaných obvodů z TESLY Rožnov i z TESLY Piešťany, převodníky A-D a D-A, různobarevné zobrazovací jednotky semitoroidní barevné obrazovky, ale také 5 typů nových kalkulacek, základní prvky pro optoelektronickou komunikaci, osobní mikropočítače, krystalové náramkové hodinky PRIM QUARZ, desítky nových typů měřících přístrojů, aktivní třípásmové reprosoustavy z TESLY Valašské Meziříčí atd.

Není možné ani stručně se dotknout všeho, co bylo vystavováno, zmíníme se v dalším jen o některých, které zaujaly naši pozornost. Tak např. slovenské kovozpracující výrobní druž-

stvo SVETOM (013 62 Velké Rovné) vystavovalo m. j. kazetopáskovou paměťovou jednotku DIGI 100 pro záznam binární informace na běžně dostupné kazety C60 či C90; je vhodná k použití všude tam, kde je důležitá nízká pořizovací cena (cca 5000 Kčs) a vysoká spolehlivost provozu než rychlost záznamu a jeho vyhledávání, tzn. převážně jako periferie mikropočítačů.



Výstavu „Elektronizace a automatizace '83“ navštívil také předseda vlády ČSSR Dr. Lubomír Štrougal. Na snímku sleduje práci pionýrů s osobním mikropočítačem

Další výrobní družstvo SLUŽBA z Bratislavy, závod 03 Skalica, vystavovalo centrální mikropočítačovou jednotku Didactic ALFA jakožto základnu široce koncipovaného vývojového programu MIDIS. Jde o mikropočítačový systém, připomínající osobní mikropočítač s obrazovkovým terminálem a jednoduchou grafikou, skládající se z více komponentů, který je určen pro vyučovací, předváděcí a měřicí potřeby středních škol. Pro téměř stejný účel byl vyvinut ČVÚT Praha školní počítač IQ 150 opírající se o mikropočítač MHB 8080, svkladatelný modulem s jazykem BASIC (6 KB), s operační pamětí 16 KB, který vyrábějí Závody průmyslové automatizace Nový Bor, a který bude dodáván školám prostřednictvím n. p. Komenium Praha.

Nelze opominout ani soubor školských a osobních mikropočítačů SMEP (tj. školní mikropočítač verze 1 a 2, osobní mikropočítač SMEP 01, 02 a 03), s nimiž měli návštěvníci možnost se blíže seznámit ve vyhrazeném

prostoru výstaviště pro Výzkumný ústav výpočetní techniky z Žiliny. Rovněž velkmu zájmu se těšil osobní mikropočítač PMD 85 z TESLY Piešťany, který byl doslova obléhán potenciálními uživateli – zájemci, a který – v několika exemplářích – se nacházel k volnému použití i ve stánku Svazarmu.

Impozantním dojmem působily i automatizovaná výrobní zařízení různých druhů, řada manipulačních robotů, a vedle toho široký sortiment čidel, měřících převodníků různých veličin mechanických, tepelných, magnetických i akustických a velká řada aktuátorů a pohonů pro řešení nejrůznějších automatizačních úloh.

V expozici ČVÚT – fakulta elektrotechnická, nás zaujal též číselný ultrazvukový tloušťkoměr T-101 FEL, vhodný pro měření tloušťek stěny v rozmezí od 1 mm do 99,9 mm s přesností měření $\pm 0,1$ mm, určený pro měření např. tloušťky potrubí, tlakových nádob přístupných z jedné strany, stěn přetlakových namáhavých obrazovek apod.

Velkmu zájmu se těšila expozice novinek spotřební elektroniky, počínaje minivěží – kombinací tuneru, zesilovače, stereomagnetofonu a gramofonu a konče videomagnetoskopem z TESLY Bratislava, nemluvě ani o nových typech televizorů, magnetofonů, zesilovačů a reprojektorů.

Značnou pozornost vzbudila též expozice lékařské elektroniky, kde podniky TESLA Valašské Meziříčí i podniky Chirana vystavovaly široký sortiment různých monitorů, stimulatorů, měřičů fyziologických funkcí, kardiografů, rentgenových zařízení se zesilovací obrazu, zařízení pro zubní ambulatoria, ultrazvukových přístrojů atd.

Výstava se setkala s velkým zájmem naší technické veřejnosti, o čemž svědčil průměrný počet prodaných vstupenek – cca 20 000 ks denně. Však také bylo na co se dívat a co obdivovat. Mimo součásti výstavy byl i doprovodný vědeckotechnický program, v němž přední specialisté ze všech odvětví národního hospodářství přednesli ve vyhrazených prostorách výstavních sálů referáty, zaměřené převážně na mikroelektronické aplikace, jejich programová náplň byla ostatně zveřejněna s předstihem v denním tisku.

Na závěr výstavy se uskutečnil rozhovor ministra FMEP s. Milana Kubáta s novináři, ve kterém mimo jiné uvedl: „tato výstava znovu ukázala a ověřila, že rozhodující pro urychlené zavádění elektronizace do národního hospodářství je mít potřebnou součástkovou základnu. Tu tedy musíme dále ve spolupráci se socialistickými zeměmi rozšiřovat, doplňovat progresivními součástkami, které nám ještě tu a tam chybějí. Dále je nutné mít další aplikační přístroje a zařízení, které jsou žádané našimi uživateli, a zabezpečovat jejich potřeby. Předpokládáme, že proces elektronizace a automatizace musí být provázen vznikem a dalším rozvojem elektronických a systémových center ve všech uživatelských odvětvích a podnicích. Pro tento vývoj musíme zabezpečit předpoklady.“

Výstava byla také faktickým projevem toho, že iniciativa mnohých organizací i jednotlivců nezůstane jen při plánu, ale že je dovedena až k úspěšným realizacím, popřípadě i k hromadné výrobě mnohdy nedostatků přístrojů či periférií. Hlavním přínosem je, že výstava skutečně prokázala, že na mnohé „máme“ a nemusíme se opírat o mnohé méně dokonalé vzory zahraniční.

VÝSLEDKY

15. ročníku konkursu AR

Koncem listopadu minulého roku byl komisi vyhodnocen jubilejní 15. ročník konkursu AR, který pořádá redakce AR ve spolupráci s ČSVTS elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Do konkursu bylo přihlášeno 50 konstrukcí, z nichž bylo hodnoceno 49 konstrukcí. Konstrukce hodnotila komise (porota) ve složení: předseda doc. ing. Jiří Vackář, CSc., Jaroslav Vorlíček, Josef Kroupa, RNDr. Václav Brunnhofer, Kamil Donát a za redakci AR šéfredaktor ing. Jan Klábal (zástupce předsedy) a Luboš Kalousek.

I. ceny

Jednoduše laditelný měřič zkreslení (ing. Karel Hájek)	2000 Kčs
Dvojkanálový osciloskop (Milan Biščo)	2000 Kčs
Číslicový multimetr DMM 2000 se samočinným přepínáním rozsahů (Jiří Zuska)	2000 Kčs

II. ceny

Ní zesilovač (Josef Hurta)	1500 Kčs
Stereofonní výkonový zesilovač (František Andrlík)	1500 Kčs
Stereofonní zesilovač Zetawatt 1420 (ing. Josef Zigmund, CSc.)	1500 Kčs
Absorpční vlnoměry 4,5 až 300 MHz a 200 až 900 MHz (Zdeněk Šoupal)	1500 Kčs

III. cena

Minipřijímač „Kňour“ (ing. Petr Zeman, ing. Ladislav Škapa)	1000 Kčs
---	----------

Dále se komise rozhodla udělit tyto ceny za konstrukce, splňující vypsání tematické úkoly:

Ní zesilovač (Josef Hurta)	300 Kčs
Stereofonní výkonový zesilovač (František Andrlík)	300 Kčs
Elektronický spínač domovního osvětlení (ing. Libor Kasl)	800 Kčs
Programátor pro ústřední topení (ing. Oldřich Filip)	800 Kčs
Automatické nabíjení akumulčních topidel v závislosti na venkovní teplotě (ing. J. Kouřil)	500 Kčs

Kromě hlavních cen a cen za tematické úkoly se komise rozhodla odměnit tyto přihlášené konstrukce:

Zobrazovací jednotka se sedemsegmentovkami z kvapalných kryštálů (Stanislav Vajda a Pavel Štotka)	800 Kčs
Elektronicky řízený pohon gramofonu (ing. Pavel Člupek)	500 Kčs

Co napsat na závěr? Stále postrádáme větší výběr vtipných jednoduchých konstrukcí, které by byly účelné a snadno realizovatelné. Z konstrukcí převažovaly nejrůznější měřicí přístroje nejrůznější jakosti – to se samozřejmě odrazilo i na výsledcích konkursu (viz první ceny). Znovu zdůrazňujeme, že složitost konstrukce v žádném případě sama o sobě nezpůsobí, že bude přístroj hodnocen jednou z prvních cen.

15. ročník konkursu skončil, těšíme se na vaše konstrukce v 16. ročníku, jehož podmínky jsou uvedeny dále. Redakce AR

KONKURS AR '84

Jako každoročně i letos vypisujeme konkurs AR na nejlepší amatérské konstrukce, jehož spolupředsedou je ČSVTS elektrotechnické fakulty ČVUT. Jako v loňském roce budou i letos přihlášené konstrukce posuzovány výhradně z hlediska jejich původnosti, nápaditosti, technického provedení, vtipnosti a především účelnosti a použitelnosti. Přitom zdůrazňujeme, že složitost zařízení nebude v žádném případě rozhodujícím kritériem, které by konstrukci automaticky předurčovalo k zařazení do nejvyšší hodnocené třídy. To v praxi znamená, že i jednoduchá, ale vtipná a užitečná konstrukce může být odměněna nejvyšší částkou.

Konstrukce, přihlášené do letošního konkursu, budou tedy nejprve hodnoceny podle vyjmenovaných kritérií. Komise pak tyto konstrukce, které budou vyhovovat, rozdělí do tří skupin na výborné, velmi

dobré a dobré. Zjednodušeně řečeno, bude to obdoba způsobu, kterým se například uděluje medaile za nejlepší výrobky. Vybrané konstrukce budou tedy zařazeny do 1., 2. nebo 3. skupiny a v každé této skupině odměněny stanovenou paušální částkou.

Znamená to tedy, že například do první skupiny může být zařazeno více konstrukcí, budou-li skutečně kvalitní a vyhoví-li konkursním požadavkům. Totéž platí samozřejmě i o dalších dvou skupinách. Redakce má pro letošní rok k dispozici dostatečnou částku, aby mohla odměnit prakticky každou konstrukci, kterou komise k ocenění doporučí.

Do konkursu budou přijímány libovolné konstrukce bez ohledu na to, zda jsou jednoduché či složitější, a hodnotícími ukazateli budou vlastnosti, které jsme v úvodu vyjmenovali. V této souvislosti prosíme naše čtenáře, aby však do kon-

kursu nezasílali takové konstrukce, které se již na první pohled zcela vymykají z možnosti amatérské reprodukovatelnosti, anebo takové, jejichž pořizovací náklady dosahují tisícových částek.

Podmínky konkursu

- Konkurs je neanonymní a může se ho zúčastnit každý občan ČSSR. Dokumentace musí být označena jménem a adresou a případně i dalšími údaji, které by umožnily vejít v případě potřeby s přihlášeným účastníkem co nejrychleji do styku.
- V přihlášených konstrukcích musí být použity výhradně součástky dostupné v naší obchodní síti, a to i součástky, dovážené ze zemí RVHP.
- Přihláška do konkursu musí být zaslána na adresu redakce AR nejpozději do 5. září 1984 a musí obsahovat:
 - schéma zapojení,
 - výkresy desek s plošnými spoji,
 - fotografie vnitřního i vnějšího provedení, minimální rozměr 9 x 12 cm,
 - podrobný popis přihlášené konstrukce s technickými údaji a návodem k použití.
- Textová část musí být napsána strojem (30 řádků po 60 úderech), výkresy mohou být na obyčejném papíře a kresleny tužkou, kuličkovou tužkou nebo jinak, ale tak, aby byly přehledné (všechny výkresy jsou v redakci překreslovány). Výkresy i fotografie musí být očíslovány (obr. 1 atd.) a v textu na ně musí být odkazy. Na konci textové části musí být uveden seznam použitých součástek a všechny texty pod jednotlivé obrázky.
- Přihlášeny mohou být pouze takové konstrukce, které dosud nebyly v ČSSR publikovány – redakce si přitom vyhrazuje právo jejich zveřejnění. Pokud bude konstrukce zveřejněna, bude honorována jako příspěvek bez ohledu na to, zda byla či nebyla v konkursu odměněna.
- Neúplné či opožděně zaslání příspěvků nemohou být zařazeny do hodnocení. Příspěvky bude hodnotit komise ustanovená podle dohody pořadatelů. V případě potřeby si komise vyžaduje posudky specializovaných výzkumných pracovišť. Členové komise jsou z účasti na konkursu vyloučeni.
- Dokumentace konstrukcí, které nebudou ani odměněny, ani uveřejněny, budou na požádání vráceny.
- Výsledek konkursu bude odměněným sdělen do 15. prosince 1984 a otištěn v AR A2/84.

Odměny

Konstrukce, které budou komisi zařazeny do jmenovaných tří skupin, budou odměněny takto:

1. skupina	2000 Kčs
2. skupina	1500 Kčs
3. skupina	1000 Kčs

Redakce vypisuje navíc tematické úkoly (tedy vlastní požadavky na určité konstrukce), které, pokud budou úspěšně splněny, budou kromě udělených cen odměněny ještě zvláštními jednorázovými prémie v rozmezí 300 až 1000 Kčs.

Stejnou prémie může komise udělit i takové konstrukci, která nebude předmětem tematických úkolů, bude však jakým-

koli způsobem mimořádně zajímavá nebo společensky prospěšná.

Z toho vyplývá, že autoři nejlepších konstrukcí, anebo konstrukce, splňující požadavky tematických úkolů, mohou získat celkovou odměnu až 3000 Kčs a tuto odměnu může pochopitelně získat nejen jeden, ale i několik autorů.

Tematické úkoly vypsáné AR pro konkurs 81

1. Jednoduché konstrukce, v nichž se používají číslicové integrované obvody libovolného stupně integrace.
2. Jednoduché proporcionální dálkové ovládání pro svazarmovské modelářské kroužky (minimálně dvoukanalové).
3. Zařízení, která budou jakýmkoli přispěvkem k řešení současné energetické a materiálové krize, tj. taková zařízení, která při zachování požadovaných parametrů přinášejí materiálové nebo energetické úspory (vzhledem k dosud používaným zařízením).
4. Zařízení všeho druhu, v nichž jsou použity moderní integrované obvody, dostupné na našem trhu.

Poděkování OK1WI

Dopisem ze dne 23. října 1983 se vzdal funkce člena redakční rady docent ing. dr. Miroslav Joachim, OK1WI, pro zaneprázdnění jinými úkoly.

Doc. ing. dr. Miroslav Joachim byl zakládajícím členem naší redakční rady v roce 1952. Pomáhal tedy zakládat i náš časopis, protože byl tehdy předsedou ČAV, odbočky ROH, ještě před vznikem Svazarmu. Po kolektivním členství ČAV ve Svazarmu i posléze v individuálním členství byl trvale v této vedoucí funkci. V roce 1961 se stal členem sekretariátu Mezinárodního radiokomunikačního poradního sboru CCIR – UIT v Ženevě, kde pracoval do roku 1975.

Ani zde na amatéry vysílače nezapomněl. Během doby svého působení vymyslel soutěž, jejíž výsledky mohl použít pro ověření šíření rádiových vln. Vítězové, z nichž tvořili značnou část českoslovenští amatéři vysílači, pak byli zváni na slavnostní vyhlášení do Ženevy, kde jim byly předávány ceny a odměny. Většinu pozvaných pak Mirek ubytoval a hostil z vlastních prostředků, zrovna tak, jako se aktivně staral o amatéry vysílače, kteří projížděli Ženevou na svých turistických cestách. Od něho byla většina informací o šíření rádiových vln, o všech jednáních U. I. T., které se týkaly radioamatérského vysílání, přidělování nových kmitočtů atd. Jeho značka MJ se objevovala pravidelně v časopise u informací z celého světa. Svou činností v Ženevě byl u všech delegátů oblíben pro svůj vřelý přístup k nim, pro politický přehled i pro své perfektní znalosti několika světových jazyků a výbornou znalost odborné problematiky. Hlavně delegáty z tzv. třetího světa získával svým jednáním jako přátele Československa.

Dnes se tedy Mirek s redakční radou loučí. Ovšem přitom nám slíbil, že kdykoli budeme potřebovat, můžeme s jeho pomocí počítat. A my této pomoci rádi využijeme.

—asf



Čas od času dostáváme do redakce dopisy zahraničních čtenářů AR se žádostmi o zprostředkování vzájemného dopisování s čs. amatéry. O dvou zájemcích vás informujeme v dnešní rubrice Čtenáři se ptají; dopisovat si přejí

z NDR: Frank Triebeneck,
8400 Riesa 5,
Schwalbenweg 11, DDR.

Má zájem o výměnu technické literatury s některým amatérem/elektronikem z ČSSR.

z PLR: Jaroslav Kiewel,
ul. Alexandrowska 16 m. 63,
91-120 Łódź, Poland.

Čtyřicetiletý student elektroniky má zájem o dopisování, výměnu časopisů, literatury, zkušeností, a to v jazyce anglickém, ruském nebo polském, s některým z čtenářů AR v ČSSR. Specializuje se na číslicovou techniku.

Prosím o sdělení údajů cívek k obr. 10 na str. 375 v AR A10/83 (článek Tranzistory řízené polem... v přijímačích VKV) (D. Drábek, Bratislava).

Cívky L1, L2, L3 a L5 mají všechny celkem 5 závitů. Odbočky jsou po prvním, popř. čtvrtém závitu (v obrázku označeno 1z, popř. 4z). Cívky jsou vinuty posříbřeným měděným drátem o $\varnothing$ 1 mm na jádře o $\varnothing$ 5 mm. Cívka L4 je toroid, celkový počet závitů je 27, odbočka je po třetím závitu. Průměr drátu je 0,15 mm, jádro z NSR, typ Amidon T37-2. K řízení se používá napětí 1 až 10 V, byl použit „jemný“ potenciometr 10 k Ω (dvanáctiotáčkový).

K článku Úprava elektronické pojistky zdroje z AR 3/75

K tomuto článku, uveřejněnému v AR A5/1983, jsme dostali několik dotazů; autor zpracoval doplněk k článku ve formě dotazů a odpovědí, které vám přinášíme:

a) Na jaké napětí je D17 (KZ725)?

Omlouvám se za chybu, která vznikla při vypracování článku – Zenerova dioda D17 má být KZ723 a její typické Zenerovo napětí je 10 V.

b) Je odpor R8 (22 Ω) správný? V původním zapojení je tento odpor 220 Ω .

Odpor R8 – 22 Ω – TR 153 je správný. V článku jsou uvedeny pouze takové součástky, jejichž hodnoty byly změněny nebo jsou do zapojení přidány. Odpor byl zmenšen proto, aby nebyla zbytečně zvětšována kolektorová ztráta tranzistoru T2 – KD503.

c) Proč je změněno napájecí napětí IO?

Ze zapojení vyplývá, že při vyjmutí pojistky je na vývodu 6 IO napětí téměř stejné jako na Zenerově diodě D9. Při činnosti zdroje je napětí na vývodu 6 IO rovno součtu $U_{D10} + U_{D16} + U_{P0} + 2U_{BE} + U_R$, tj. asi 9 V.

Kmitočtový rozsah je 87 až 104 MHz, zisk 37 až 40 dB, šumové číslo 2.

Závěrem upozorňujeme ještě na opravu tohoto obrázku, která byla otištěna v pokračování uvedeného článku v dalším čísle AR.

Ing. Pavel Urban ze Stráže nad Nisou nám zaslal připomínky k článku Zkoušečka OZ, tranzistorů a diod v AR A11/83 na str. 409. Jednoduchou úpravou popisovaného zařízení lze při poruše tranzistoru zjistit, který přechod je proražen. Úprava spočívá v zařazení spínacího tlačítka T1 do série s diodou D2 (mezi diodou a přívod B zkoušeného tranzistoru). Tranzistor se pak zkouší tak, že se prepínačem P1 připojí napájecí napětí, pak se tlačítkem přivede signál na bázi zkoušeného tranzistoru. V tabulce je uvedeno rozlišení závady podle blikání LED. Funkce zkoušení OZ a diod zůstávají nezměněny.

Čtenář dále upozorňuje na chybu v zapojení zkoušečky: při zkoušení OZ jsou trvale spojeny vývody 1 vnitřního a zkoušeného OZ. Navíc jsou tyto vývody spojeny přes kontakt P2 a kondenzátor C3 s vývodem 8 OZ. Protože různé typy OZ mají i různé určení vývodů 1 a 8, má toto spojení za následek blokování multivibrátoru. Pro bezchybnou funkci zkoušečky doporučuje kondenzátor odstranit a přerušit spojení vývodů 1, takto upravená zkoušečka bude sloužit k plné spokojenosti.

Tabulka funkcí upravené zkoušečky

Př1		T1		
D4	D3	D4	D3	Tranzistor
o	o	o	o	dobry - n-p-n
o	o	o	o	dobry - p-n-p
o	o	o	o	špatný - zkrat CE
o	o	o	o	špatný - zkrat CB (n-p-n)
o	o	o	o	špatný - zkrat CB (p-n-p)
o	o	o	o	špatný - zkrat EB (n-p-n)
o	o	o	o	špatný - zkrat EB (p-n-p)
o	o	o	o	špatný - přerušen

Napětí IO bylo zvětšeno, aby jeho rozdíl při vypnutí (rozdíl na vývodu 6 IO) byl co největší. Tím je zajištěna spolehlivá funkce pojistky. Toto napětí lze snížit, je ale přitom nutno změnit diodu D10, D17, případně upravit hodnotu R1 nebo R0.

d) Je vývod 1 IO spojen s vývodem 5?

Vývody 1 a 10 IO jsou nezapojeny; pokud je T16 IO MAA723 nepoškozen, lze spojení vývodů 1 a 5 IO ponechat.

Ing. Vokoun Miroslav



Jakostní nf zesilovač
ZETAWATT 1420



Antény a paragrafy



(Pokračování)

Umístění antény do takového prostoru či zařízení proto může být považováno za narušení práv ostatních uživatelů i za přestoupení povinnosti užívat společné prostory a zařízení řádně (tedy i v souladu s účelem, jemuž slouží). Z toho plyne, že zřízení antény v takových prostorách a zařízeních není vyloučeno, ale bude k němu u pravděpodobně zapotřebí jak souhlasu všech ostatních uživatelů, tak i pronajmatele. Je třeba podotknout, že právo na zřízení a provoz antén v bytech a společných prostorách a zařízeních domů žádný obecně závazný právní předpis neřeší, a je zde nezbytně nutno vycházet zejména z ustanovení občanského zákoníku a z analogie s předpisy pro antény venkovní. Upozorňujeme přitom na § 159 občanského zákoníku, z něhož plyne možnost uživateli podílet se přímo nebo prostřednictvím zvolených osob na správě domu; zcela konkrétně by bylo možno, aby si uživatelé domu společně na pronajmateli vyžádali vyhrazení vhodné části domu jako společného prostoru pro umístění individuálních antén.

Zvláštní otázkou je zřízení individuální antény přijímací nebo vysílací pro radioamatérskou službu. Zákon o telekomunikacích č. 110/1964 Sb. se provozem telekomunikačních zařízení mimo jednotnou telekomunikační síť zabývá výslovně pouze s ohledem na organizace (na radiokluby Svazarmu se konkrétně vztahují § 4 a § 5). U vysílacích a přijímacích antén pro radioamatérskou službu individuálních držitelů povolení nebo osvědčení OK a OL se lze opírat opět o ČSN 34 2820, kde úvodní § 28 200 stanoví, že norma se vztahuje na stavbu individuálních i společných antén zřízených pro příjem rozhlasu (všech druhů) a televize a pro příjem speciálními přijímači. Dále platí i pro vysílací antény: a) umístěné na budovách nebo jiných stavbách, pokud celková výška anténní nosné konstrukce (výška = svislá vzdálenost nejnižšího a nejvyššího bodu nosné konstrukce včetně anténní soustavy) včetně anténní soustavy nepřevyšuje 10 m; b) postavené na zemi, pokud celková výška konstrukce včetně soustavy nepřevyšuje 15 m (takové podmínky nepochybně většina radioamatérských antén splňuje nebo může splňovat). Dále lze uplatnit analogii s normou citovaným usnesením Nejvyššího soudu a ustanoveními § 17, odst. 5 zákona č. 110/1964 Sb. (neboť v kontextu s celospolečenským významem i potřebami je radioamatérská služba vzhledem ke svému přínosu při zvyšování politické, kulturní a branné technické úrovně občanů podobně významná, jako příjem rozhlasu a televize), aniž by byly dotčeny jiné obecně závazné právní předpisy.

Je třeba zdůraznit, že právo na ničím neomezené zřízení radioamatérské vysílací antény neplatí ze samotného povolení nebo osvědčení ke zřízení a provozu stanice, neboť podle § 3, odst. 9 vyhlášky

Ústřední správy spojů, již se provádí zákon o telekomunikacích č. 111/1964 Sb., povolení ke zřízení a provozu telekomunikačního zařízení nezabývá povinnosti plnit jiné podmínky. Výslovně však právo na zřízení radioamatérské vysílací a přijímací antény žádný obecně závazný právní předpis neupravuje.


Uvedená práva a povinnosti se vztahují na uživatele bytů a nebytových prostor obecně, ať již jde o byty a prostory v osobním užívání na základě přidělení národním výborem či jinou organizací spravující bytový fond, na základě pronájmu vlastníkem, či o byty členů stavebních družstev. V uplatnění těchto práv nemůže být uživateli v zásadě bráněno, avšak naplnění nároků může být v případě nutnosti upraveno. Důvodem k tomu může být například stavební stav objektu, umístění bytu v objektu sloužícím zvláštním účelům nebo důvod veřejného zájmu či provozní důvody na straně pronajmatele. Velmi často je taková úprava zakotvena v domovním nebo ubytovacím řádu, stanovách a řádech stavebních bytových družstev, nebo přímo v dohodě o odevzdání a převzetí bytu (o této dohodě je dle § 155 občanského zákoníku nutno sepsat zápis, organizace je přitom povinná předat uživateli opis zápisu).

Radiokluby a kluby elektroniky Svazarmu mívají své klubovny a kolektivní stanice často umístěny v nebytových prostorách, které užívají na základě uzavřené dohody nebo smlouvy. Otázky hospodaření nebytovými prostory upravují hospodářský zákoník a vyhláška ministerstva vnitřní č. 98/1967 Sb., které však výslovně neuvádějí, lze-li takovému nájemci uplatnit stejná práva na užívání domu, jako v případě uživatelů bytů a prostorů v osobním užívání. Ačkoliv – zejména v případě nevýrobních zájmových společenských organizací – by taková obdoba nemusela být vyloučena, bude vždy vhodné, aby u organizací, kde zřízení a provoz antén je podmínkou či součástí činnosti, byly podmínky a okolnosti zřízení a provozu antén zakotveny v uzavřené dohodě či smlouvě o užívání prostorů, a to co nejpodrobněji. I jednotliví občané samozřejmě mohou při uzavření dohody o osobním užívání bytu navrhnout jako součást dohody taková ustanovení, což lze doporučit zejména tehdy, kdy obecně závazné právní předpisy výslovně neřeší konkrétní problematiku; lze tak předejít pozdějším nejasnostem (zde opět upozorňujeme na § 155 a 156 občanského zákoníku).

Otázku práva na zřízení antény lze shrnout asi takto:

1) Zřízení přijímací venkovní rozhlasové a televizní antény lze považovat za výkon práv spojených s osobním užíváním bytu;

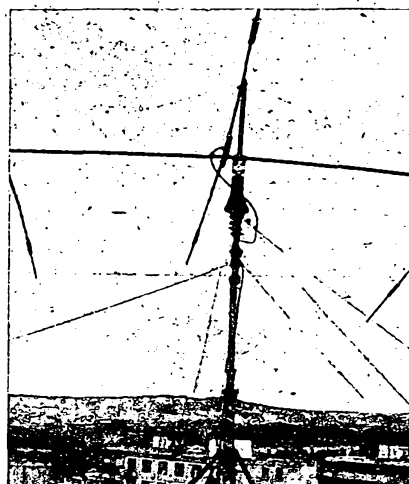2) bude-li anténa umístěna na objektu, kde je umístěn přijímač, nebudou-li křížovány pozemní komunikace nebo vedení



Anténa OK2FD

a budou-li dodrženy technické normy, není třeba stavebního povolení ani souhlasu vlastníka (uživatele) domu, v opačném případě je třeba o stavební povolení a souhlas vlastníka nebo vlastníků žádat, a zejména při křížování veřejných komunikací a silových nebo sdělovacích vedení též žádat písemné povolení příslušných organizací nebo osob dotčených stavbou antény (viz ČSN 34 2820);

3) v každém případě je nutno vlastníka (správce) o zamýšlené stavbě včas vyrozumět; protože není uvedeno jinak, lze za postačující považovat 30denní lhůtu k tomu, aby vlastník (správce) mohl před započetím stavby vznést případné námítky; z téhož důvodu je třeba, aby vyrozumění obsahovalo také podrobnosti o umístění a způsobu stavby antény, případně projektovou dokumentaci;

4) bude-li důvodem námitek proti stavbě individuální antény existence společné antény, bude třeba požádat o posouzení vhodnosti či nevhodnosti společné antény pro požadovaný příjem ROS;

5) ve společných prostorách a zařízeních domu lze anténu zásadně zřídit teprve po dohodě s pronajmatelem, případně ostatními uživateli domu;

6) obecně nenáleží pronajmateli za umožnění zřízení a provozu antény náhrada, pronajmatel však není povinen uvést objekt do stavu, který zřízení a provoz antény umožňuje, zřízení a provoz antény se děje nákladem zřizovatele, nesmí být poškozen majetek pronajmatele;

7) za škody způsobené zřízením a provozem antény odpovídá zřizovatel podle platných předpisů (§ 420 občanského zákoníku);

8) pro zřizování a provoz antén pro vysílání a příjem radioamatérské služby lze analogicky uplatnit ustanovení platná pro přijímací antény rozhlasu a televize;

9) zřízení a provoz antén organizacemi v pronajatých či jinak užívaných prostorech v cizích nemovitostech má být předmětem a součástí dohody nebo smlouvy o užívání objektu;

10) při zřizování a provozu antén je třeba respektovat nejen obecně závazné právní předpisy, ale i další předpisy platné v konkrétním případě.

(Pokračování)



Obr. 1. Při slavnostním zahájení. V popředí pplk. ing. F. Šimek, vedoucí oddělení elektroniky ÚV Svazarmu, a ing. J. Fárka z komise výpočetní techniky ÚŘE




Obr. 2. Vlevo ing. Tomáš Smutný se synem a jeho systém, který měřil časy soutěžícím na mistrovství světa ve skládání Rubikovy kostky. Vpravo ing. Petr Prause, OK1DPX, u svého minipočítače

Výstava amatérské mikroelektroniky AMI '83 – PŘÍBRAM

V rámci sympózia „Hornická Příbram ve vědě a technice“ byla ve dnech 14. až 15. října uspořádána v ODPM v Příbrami výstava amatérské mikroelektroniky AMI '83.

Již třetí ročník výstavy proběhl podle očekávání úspěšně hlavně zásluhou dobré práce kolektivů základních organizací Svazarmu, zejména klubu digitální techniky při VZUP Kamenná, radioklubu OK1OFA, OK1KNG a hifi klubu Příbram.

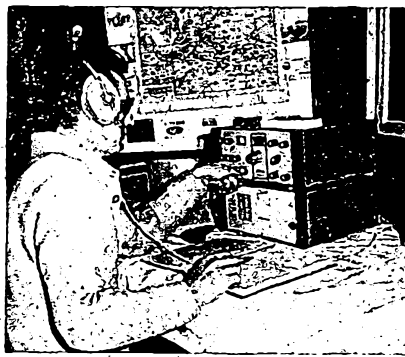

Obr. 3. František Hašek, OK1FHP, u zařízení kolektivní stanice OK1OFA, která z výstavy AMI '83 vysílala

Zasedání komise B Mezinárodní radioamatérské unie (IARU)

Od 15. do 17. dubna 1983 se konalo v Curychu zasedání komise B I. oblasti IARU (stálá pracovní VKV komise). Díky pochopení vedení federálního ministerstva spojů se tohoto zasedání zúčastnil i náš zástupce. Jednání probíhalo v období mezi dvěma konferencemi I. oblasti IARU (konají se každé tři roky) a bylo vlastně přípravou pro konferenci, která se bude konat v dubnu 1984 v Itálii. Zasedání

Slavnostního zahájení výstavy dne 14. října 1983 se zúčastnili pplk. ing. Šimek z ÚV Svazarmu, ing. Josef Fárka z komise výpočetní techniky ÚV Svazarmu, s. Šimonovský, předseda OV Svazarmu, a ing. Bartoň z Vývojové základny uranového průmyslu k. p. Kamenná.

Návštěvníci shlédli 80 exponátů, z toho zhruba polovinu konstrukcí zhotovila mládež ze Stanice mladých techniků ODPM Příbram a Stanice mladých techniků z Chomutova. Hodnotné exponáty vystavoval digiklub a hifi klub Příbram.

Odborná komise vyhodnotila jako nejúspěšnější tyto konstrukce:

Kategorie dospělí:

I. cena – domácí mikropočítač, autor ing. Jiří Brejška z digiklubu Příbram. Návrh tohoto počítače zahrnuje jak technické, tak i programové vybavení. O tento exponát již projevil zájem výrobní organizace.

Cenou diváků byl ohodnocen elektro-nický hudební nástroj autora Vojtěcha Valčíka.

Kategorie mládeže do 15 let:

I. cena – soubor exponátů ze Stanice mladých elektroniků z Chomutova.

Kategorie mládeže do 12 let:

I. cena – soubor exponátů z akustiky a osvětlovací techniky, autor Waldemar Ptáček z hifi klubu Příbram.

se zúčastnili zástupci 20 radioamatérských organizací I. oblasti.

Na zasedání byla diskutována řada otázek spojených s rozdělením pásem pro jednotlivé druhy provozu, s organizací a termíny VKV závodů a dnů aktivity, s převaděči a s popularizací mikrovlnné techniky.

Bylo doporučeno používat při silných aurorách a dalších extrémních podmínkách druhé telegrafní pásmo a to 144,500 až 144,845 MHz a urychleně přeladit převaděče pracující dosud v kanálech R8 a R9 v souvislosti se startem dalších radioamatérských družic. V oblasti severního Atlantiku a Severního moře se zavádí nový navigační systém Syledis, který pracuje na kmitočtu 432,500 MHz (s velkou

Mezi čestnými návštěvníky výstavy byl i Miroslav Háša z centra pro mládež, vědu a techniku ÚV SSM.

O dobrých výsledcích této zájmové činnosti se mohla přesvědčit i skupina novinářů Středočeského kraje, jakož i takřka tisícovka návštěvníků.

Nejvíce zaujala výstava pěti osobních počítačů (většinou amatérsky vyrobených).

Mezi zajímavé exponáty patřil systém k měření času pro soutěže ve skládání Rubikovy kostky a k vyhodnocování bodovaných soutěží autora ing. Tomáše Smutného z 602. ZO Svazarmu z Prahy.

Protože se výstava opět setkala s úspěchem u veřejnosti, mají příbramské pořadatelé v úmyslu v příštím roce výstavu opakovat s tím, že se hodlají ještě více zaměřit na oblast výpočetní techniky, aby tak umožnili setkání zájemců z tohoto oboru a výměnu zkušeností.

Patronát nad výstavou převzala Vývojová základna uranového průmyslu k. p. Kamenná, která v letošním roce oslavila 25 let svého trvání. Právě její zaměstnanci se velkou měrou v mimopracovní zájmové činnosti podílejí na společensky prospěšné práci s příbramskou mládeží a tvoří jádro digi a hifi klubů Příbram.

Prostory a organizační pomoc poskytli ODPM v Příbrami, jehož pracovníkům patří uznání za obětavou práci.

Výstava obdržela stříbrnou medaili sympózia „Hornická Příbram ve vědě a technice 1983“.

text ing. Z. Říha, foto Z. Jarolimek

šířkou pásma). Proto navrhuji některé organizace změnit dosavadní úsek pásma 432 až 433 MHz používaný pro CW a SSB za některý jiný v oblasti nad 436 MHz. Do budoucna se uvažuje o zavedení jednotného deníku pro VKV soutěže a závody, který by umožnil vyhodnocování VKV soutěží a závodů pomocí počítačů. Bylo navrženo uspořádat mikrovlnného závodu. Poněvadž se nenašel vhodný termín, navrhl předseda komise, aby mikrovlnné kategorie byly vyhlašovány v subregionálních závodech.

Z neoficiálních diskusí vedených v předvečer zasedání vyplývá, že příští konferenci bude schválen nový systém čtvrců QTH. Ten bude popsán v některém z dalších čísel. **OK1PG**



AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEŽI

PŘEBOR ČSR 1983 (kategorie C)



J. Klabalová, OK1KYP, na trati závodu
v pásmu 145 MHz

Ve dnech 9. až 11. září 1983 uspořádal radioklub OK1KIX v Brumově ve spolupráci s ORRA a OV Svazarmu přebor ČSR v ROB pro kategorie C. Soutěž byla situována do rekreační oblasti Janovičky u Brumova, kde podnik Karosa Vysoké Mýto zapůjčil pořadatelům svoji chatu. V pátek proběhla prezentace, ubytování, trénink a losování. V sobotu ráno se pak soutěžilo v pásmu 2 m a odpoledne v pásmu 80 m. Vyhodnocení celého přeboru bylo v sobotu večer.

Díky pěknému počasí a velmi dobré organizaci přeboru proběhla soutěž zcela hladce. Je třeba poděkovat všem účastníkům, ale hlavně pořadatelům za jejich obětavou práci.

Vítězové: Pásmo 2 m: kategorie C1D: L. Sučková, ZČ; kat. C1H: M. Vosmik, VČ; kat. C2D: I. Melišková, VČ; kat. C2H: P. Smíšek, ZČ; pásmo 80 m: kat. C1D: K. Hudcová, SM; kat. C1H: D. Koudelka, VČ; kat. C2D: P. Dědková, VČ; kat. C2H: M. Hrůza, VČ.



Vítězové. Zleva Smíšek, Sučková, Vosmik, Melišková, Hrůza, Dědková, Koudelka a Hudcová

PROPAGACE RADIOAMATÉRSKÉHO SPORTU

Jistě budete všichni souhlasit se skutečností, že činnost radioamatérů je zajímavá a prospěšná, ale široká veřejnost o naší činnosti ví velice málo, protože není o činnosti radioklubů a kolektivních stanic dostatečně informována. Několikrát jsem na tuto skutečnost v naší rubrice upozorňoval.

Na zasedání ÚRRA Svazarmu ČSSR v září minulého roku o tomto problému hovořil místopředseda ÚV Svazarmu ČSSR gen. por. ing. Jozef Činčár. Poukázal na to, že je to chyba především naše, protože nevyužíváme všech dostupných možností k tomu, abychom širokou veřejnost seznámili s činností radioklubů a kolektivních stanic i jednotlivých radioamatérů. Máme řadu špičkových sportovců – radioamatérů, kteří reprezentují naši republiku v mezinárodních závodech a soutěžích a dosahují vynikajících úspěchů. O jejich výsledcích se veřejnost dozví z vysílání Čs. rozhlasu, televize nebo z denního tisku.

Radioamatéři však vykonávají mnoho obětavé a doslova každodenní mravenčí práce při výchově mládeže v radioklubech, kolektivních stanicích, domech pionýrů a mládeže i ve školách, ve výcviku branců a záloh, ale také v přípravě a pořádání místních, okresních i krajských soutěží radioamatérů. Tato práce je velice

záslužná a je třeba, aby také s touto širokou a náročnou činností radioamatérů byla veřejnost seznámena.

Využívejte proto všech možností propagace činnosti radioamatérů ve vývěsních skříňkách, propagačních tabulích, výkladních skříních, ve školách i ve vysílání místního rozhlasu MěNV. V mnoha městech vydávají MěNV zpravodaje pro veřejnost. Také v těchto zpravodajích informujte veřejnost o vaší činnosti, připravovaných akcích a soutěžích, na které pozvete mládež a širokou veřejnost.

Snažme se tedy každý podle svých možností popularizovat radioamatérskou činnost ve školách, i na svých pracovištích. Nebojte se pochubit se svojí činností, diplomy a dalšími úspěchy, kterých váš kolektiv dosáhl. Úspěchů v radioamatérském sportu dosahujeme mnoho, málo se nám však daří tuto naši záslužnou činnost ve prospěch naší společnosti „prodat“ na veřejnosti. Jak dalece se nám to v příštích letech bude dařit, bude také rozhodující při společenskopolitickém hodnocení radioamatérské činnosti i jednotlivých úspěšných a obětavých radioamatérů.

Do této naší činnosti, ale také k dosažení dalších vynikajících výsledků na poli sportovním a v práci s mládeží v roce 1984 vám přeji hodně úspěchů.

OK2-4857



... Berte, prosím tě, chvilku počkej, mám tu trochu QRM od mé nastávající ... (G3COI)

Víte, co je to QCWA nebo RCC?

Pod první uvedenou zkratkou se skrývá „Quarter Century Wireless Association, Inc.“ – sdružení radioamatérů, kteří vlastní svou licenci k amatérskému provozu nejméně po dobu 25 let. „Rag Chewers Club“ (RCC) zase sdružuje radioamatéry, kteří se nespokojí se spojením typu „RST 599 GB“, ale dokáží si se svým protějškem popovídat alespoň po dobu půl hodiny. Organizátorem tohoto klubu je ARRL a členství v klubu je zcela zdarma. Nabídku členství můžete získat po delším spojení svislým provozem s některým ze stávajících členů klubu. OK2QX



RADIOTECHNICKÁ ŠTAFETA

Odpovědi na otázky 8. lekce

22. Odpor kondenzátoru bude v případě a) 1,6 kΩ (1592 Ω), ve druhém případě b) 0,4 mΩ (0,000 398 Ω).

23. Indukčnost cívky, která má v obvodu v proud 200 kHz odpor 200 Ω je 159,2 μH (0,000 1592 H).

24. Pro primární vinutí použijeme vodič o průměru 0,3 mm (měřeno bez lakové izolace!), pro sekundární vinutí vodič o Ø 0,8 mm.

9. lekce

Chcete-li se před navíjením transformátoru přesvědčit, že se vám všechny závitů obou vinutí vejdou na cívku transformátoru, kterou máte k dispozici (obr. 53), počítejte tak, jako by byly vodiče čtvercového průřezu:

$$\begin{aligned} 0,3 \cdot 0,3 \cdot 1520 &= 136,8 \text{ mm}^2 \\ 0,8 \cdot 0,8 \cdot 180 &= 115,2 \text{ mm}^2 \\ \text{celkem } 252 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Jednotlivé vrstvy vinutí je třeba prokládat tenkým izolačním papírem (např. z rozebraného svítkového kondenzátoru). Jen stroj dokáže ukládat závit přesně a pevně vedle sebe – proto počítejte raději s dvojnásobnou až trojnásobnou plochou okénka (a × b), než jaká vyšla výpočtem.

Pro ruční navíjení si zhotovte jednoduchý přípravek; na kovovou tyčku se závitkem připevněte navíjenou cívku a kliku na otáčení. Počítání usnadní počítadlo, získané z tachometru nebo elektroměru. Navíjejte závit vedle závitu nepoškozeným měděným vodičem s lakovou izolací a pravidelně prokládejte jednotlivé vrstvy. Vývody připájejte na pájecí očka nebo na svorkovnici.

Často se používají starší transformátory. Takový transformátor opatrně rozeberte a převíňte. Výhodné je použít původní primární vinutí (velký počet závitů poměrně tenkým drátem – bývá vinuto jako první), vyhoví-li pro předpokládané použití. Někdy však získáte jen jádro (plechy). Složte je v takovém množství, aby průřez jádra odpovídal vašim výpočtům. Plechy jádra EI je třeba skládat střídavě (u síťových transformátorů), aby nevznikla mezi částí E a částí I vzduchová mezera. Cívku transformátoru zhotovíte z tlustšího lakovaného papíru podle obr. 54. Při navíjení je také dobré impregnovat jednotlivé vrstvy sprejem Resistin ML – velmi jemný nástrík! Takto impregnovaný transformátor bude při provozu méně „bručet“, ale musí před prvním použitím dobře pro-

schnout. Je také třeba (z bezpečnostních důvodů) dbát na dobrou izolaci primárního a sekundárního vinutí – v tomto ohledu je vhodné, aby při navíjení transformátoru spolupracoval zkušený pracovník, který zná bezpečnostní předpisy.

Dobrý výpočet a pečlivá práce zaručí, že se transformátor nebude zahřívat a bude dodávat požadovaná napětí. O pomoc při přezkoušení a proměření transformátoru vždy požádejte vedoucího elektrotechnického kroužku nebo soudu učitele.

Spojování vinutí

Někdy není nutné navíjet nový transformátor.

Příklad 24.

Potřebujete napájet své zařízení střídavým proudem 200 mA při napětí 15 V.


Můžete použít dva zvonkové transformátory, které mají sekundární vinutí s napětím 8 V (proud max. 0,625 A). Primární vinutí připojíte k síti paralelně (zasunutím vidlic do síťové zásuvky), sekundární vinutí spojte do série podle obr. 55. Tím získáte na sériově propojených sekundárních vinutích napětí 16 V. Vložte-li do obvodu ještě sériový rezistor, na kterém bude úbytek napětí právě 1 V, získáte požadované napětí.

Rezistor bude mít při proudu 200 mA odpor:


$$R_p = \frac{U}{I}, \quad R_p = \frac{1}{0,2} = 5 \Omega;$$

$P = UI$, $P = 1 \cdot 0,2 = 0,2 \text{ W}$; zařadíte nejbližší vyráběný typ, tj. rezistor 4,7 Ω pro zatížení 0,25 W.


Při spojování sekundárních vinutí transformátorů do série je důležité, aby

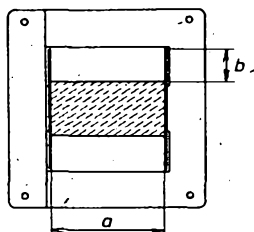

Obr. 53. Měření plochy okénka cívky

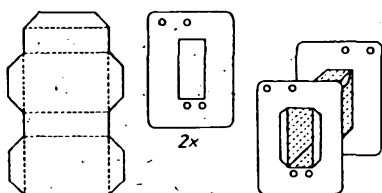

Obr. 54. „Střih“ ke zhotovení kostry cívky transformátoru

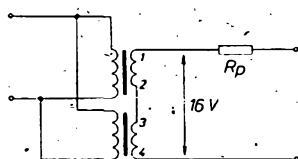

Obr. 55. Spojení dvou zvonkových transformátorů

byla vinutí propojena ve stejném smyslu. Okamžité velikosti napětí na vinutí podle obr. 55 musí být v bodech 1 a 3 kladné, v bodech 2 a 4 záporné. Spojíte-li vinutí opačně, nenaměříte na vývodech prakticky žádné napětí. V daném případě stačí otočit zástrčku jednoho z transformátorů v zásuvce.

Polovodičové součástky

Vodiče a izolanty už znáte, je však ještě skupina látek, nazvaných polovodiče. Jejich vodivost se ve velmi širokém rozsahu mění vlivem různých příčin, např. s teplotou, osvětlením apod. Při velmi nízkých teplotách se polovodiče chovají jako vodiče, při vyšších teplotách se jejich odpor zvětšuje.

K výrobě diod a tranzistorů se používají převážně dva polovodičové materiály: germanium (Ge) a křemík (Si). Během výrobního pochodu se polovodičový materiál nejprve dokonale čistí. Zhruba ve sto miliónech atomů čistého germania nebo křemíku může být jen jeden atom nečistot. Tak čistý polovodič má velmi malou vodivost, proto se k němu přidávají v přesně stanoveném množství některé jiné prvky. Volbou vhodných prvků se získávají materiály buď s přebytkem elektronů (vodivost typu n), nebo s nadbytkem kladných částic, tj. nedostatkem elektronů (vodivost typu p).

Polovodičová dioda

Polovodičovou diodu tvoří styk dvou polovodičů různých vodivostí. Připojíte-li ji ke zdroji stejnosměrného napětí tak, že kladný pól bude spojen s polovodičem typu n a záporný pól s polovodičem typu p, je teoreticky nevodivá. Ve skutečnosti prochází diodou malý, tzv. závěrný (zbytkový) proud. Zvětšováním napětí se tento proud zvětšuje jen nepatrně, teprve po překročení maximálního závěrného napětí se závěrný proud prudce zvětší a dioda se zničí.

Připojíte-li diodu ke zdroji opačně, vede proud. Říkáme, že dioda je polarizována v propustném směru. Klade sice i v tomto směru procházejícímu proud odpor, ten je však vzhledem k odporu v závěrném směru nepatrný.

Dioda je vhodná součástka k usměrňování střídavého proudu. Podle toho, jak ji zapojíte do obvodu, propouští jen kladné či záporné půlvlny střídavého proudu.

Na obr. 56 je řez hrotovou diodou, která je vhodná pro usměrňování vysokofrekvenčních proudů (asi 15 mA při napětí do 100 V). Do skleněného pouzdra jsou zataveny dva vývody. Na jeden je připájena malá destička germania s vodivostí typu n. Druhý vývod je spojen s wolframovým drátkem, tvarovaným tak, aby pružil. Na konci má drátek hrot. V místě dotyku je pod hrotem malá ploška s vodivostí p. Mezi ní a germaniovou destičkou je tedy přechod p-n.

Diody se ve schématech značí písmenem D, jejich schématické znaky jsou na obrázku (je možné používat oba symboly, ale není vhodné je kombinovat v jednom schématu). Vývody diod jsou označovány písmeny K (katoda) a A (anoda). Je-li na anodu připojeno střídavé napětí, jsou na katodě kladné půlvlny tohoto napětí.

Tranzistor

Tranzistor je složen ze tří vrstev polovodičů s různým typem vodivosti. Podle uspořádání vrstev se tranzistory rozdělují na typy p-n-p a n-p-n. Z každé vrstvy je vyveden vývod. Střední vrstvě se říká báze a její vývod se značí B, jedna z krajních vrstev je emitor E a druhá kolektor C. Ve schématech se tranzistor označuje písmenem T.


Obr. 57 vysvětluje funkci tranzistoru typu n-p-n. Spínač S je rozpojen; mezi kolektorem C a emitorem E je napětí U_{CE} (u typu n-p-n musí být ke kolektoru připojen kladný pól baterie). Miliampermetrem lze změřit jen malý závěrný (zbytkový) proud, označovaný I_{CE0} . Po sepnutí spínače S je připojen mezi bází B a emitorem E zdroj, který dodává napětí U_{BE} (na bázi je kladný pól). V propustném směru má přechod báze-emitor malý odpor a proto je proud omezen rezistorem R, aby se tranzistor nezníčil. Proud přechodem báze-emitor má vliv na činnost přechodu kolektor-emitor, kterým začne protékat proud I_{CE} . Protože napětí U_{CE} je větší než napětí U_{BE} , je i proud I_{CE} větší než I_{BE} . Malou změnou proudu báze je možné ovlivnit značně větší proud kolektoru. Tranzistor pracuje tedy jako zesilovač proudu.

Zapojení podle obr. 57 se říká „zapojení se společným emitorem“, protože emitor je společný pro vstupní i výstupní obvod. Poměr přírůstku proudu kolektoru k přírůstku proudu báze je proudový zesilovací činitel, označovaný β , β (beta) nebo h_{21E} , popř. h_{210} a bývá několik jednotek až několik stovek (ss zesilovací činitel se obvykle značí β , β nebo h_{21E} , zesilovací činitel pro střídavý signál h_{210}):


$$\beta = h_{21E} = \frac{\Delta I_{CE}}{\Delta I_{BE}}$$

(ΔI_{CE} čti „přírůstek proudu kolektor-emitor“...)

Princip funkce tranzistoru typu p-n-p je shodný, jen pólování jednotlivých elektrod musí být opačné – na kolektoru tohoto tranzistoru musí být záporné napětí.

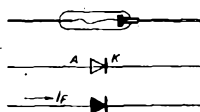

Obr. 56. Hrotová dioda; řez diodou (a) a používané schématické znaky (b, c), I_F proud diodou v propustném směru

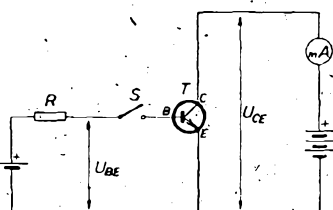

Obr. 57. Činnost tranzistoru n-p-n v zapojení se společným emitorem

Vlastní polovodičová část tranzistoru je velmi malá, nepřesahuje rozměry jednoho nebo několika milimetrů. Je uzavřena do kovového nebo plastického pouzdra, z něhož vyčnívají jen vývody elektrod.

Podle použité výrobní technologie se tranzistory označují jako slitinové, difúzní, mesa, unipolární FET a MOS aj. Podle toho, na jakých kmitočtech je schopen tranzistor pracovat, je označen jako nízkofrekvenční nebo vysokofrekvenční. Tranzistory se vyrábějí pro různé výkony, napětí a proudy. Také vnější tvar, rozměry a uspořádání vývodů tranzistorů mohou být velmi různé.

Polovodičové součástky jsou citlivé na teplo (germaniové značně, křemikové podstatně méně) a na přetížení napětím, proudem i výkonem.

Značení polovodičových součástek

Znak polovodičové součástky se skládá podle československých norem ze tří částí, např.

1.	2.	3. část
K	C	147
K	S	Y34
K	T	502
G	F	507

1. část udává použitý polovodičový materiál: G – germanium, K – křemík;

2. část znamená druh polovodičové součástky: A – dioda, B – varikap (kapacitní dioda), C – nízkofrekvenční tranzistor, D – nízkofrekvenční výkonový tranzistor, E – tunelová dioda, F – vysokofrekvenční tranzistor, G – kombinace nestejných prvků, L – vysokofrekvenční výkonový tranzistor, P – fotodioda, fototranzistor, Q – svítivá dioda, R – diac, S – spínací tranzistor, T – tyristor, triac, U – výkonový spínací tranzistor, Y – usměrňovací dioda, Z – Zenerova dioda;

3. část je pořadové číslo typu. U polovodičových součástek pro průmyslové využití je tento znak složen z písmene a dvoumístného čísla – A10... A99 až Z10... Z99, znakem součástek pro spotřební elektroniku je skupina číslic 100 až 999.

Příklad 25.

Urči polovodičové součástky, uvedené v tabulce:

KC147... křemikový nízkofrekvenční tranzistor (v plastickém pouzdru),


KSY34... křemikový spínací tranzistor pro průmyslové účely,

KT502... křemikový tyristor,

GF507... germaniový vysokofrekvenční tranzistor.

Pro starší typy součástek bylo použito odlišné značení diod a tranzistorů, např. 152NU70, 13NP70 apod. Tyto součástky se však již v nových konstrukcích nepoužívají a proto se jimi nebudeme zabývat.

Zapojení polovodičových součástek najdete v katalogu – tam jsou uvedeny základní údaje o typu, napětí, proudech, zesílení... a také zapojení vývodů, která jsou kreslena při pohledu na součástku zespodu (několik příkladů je na obr. 58).

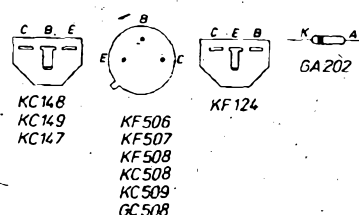

Obr. 58. Kreslení vývodů polovodičových součástek (pohled zdola)

Kontrolní otázky k lekcí 9

25. Okénko cívky transformátoru má plochu 4 cm². Kolik závitů vodiče o průřezu 0,504 mm² do něho lze amatérsky navinout (nezapomeňte, že vodič má izolaci, kterou „nabyde“ na průměru o 0,04 mm)?

26. Měříte-li napětí na tranzistoru typu n-p-n, zapojeném jako zesilovač, bude napětí báze proti kolektoru kladné nebo záporné?

27. Vstupní obvod tranzistoru na obr. 57 je napájen monočlánkem. Po sepnutí spínače S poteče tranzistorem proud I_{BE} , který bude protékat i rezistorem $R = 1000 \Omega$.

- asi 1,2 μA
- přesně 1 A,
- asi 1,5 mA,
- nepoteče žádný proud.

Odpovědi zašlete opět nejpozději do měsíce po vyjití tohoto čísla Amatérského rádia (datum najdete v tiráži). Nezapomínejte psát svoji adresu, stává se dost často, že nevíme, komu připsat získané body!

Všichni soutěžící, kteří získají po zhodnocení odpovědí z této lekce alespoň 25 bodů, dostanou pro výrobek Zkoušečka obrázků plošných spojů svítivou diodu a křemikovou diodu KA206. Tak už budou mít ti, kteří odpovídali po celou dobu správně, všechny součástky a tím i otevřenou cestu do soutěže o zadání radiotechnický výrobek, jejíž uzávěrka je 15. května 1984.

PRACOVNÍKA PRO ÚDRŽBU ELEKTROAKUSTICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PTV,

vyuč. v oboru slaboproud, plus 5 let praxe, event. absolventa SPŠE – obor sdělovací a radioelektronická zařízení, plus 5 let praxe, platové zařazení podle kvalifikace.

Nástup ihned nebo podle dohody.


Státní divadlo v Ostravě,

informace podá oddělení kádrové a pers. práce v Divadle Jiřího Myrona, Miličova 1, tel. 231 348 denně od 8 do 15 hod. kromě středy, event. přímo u vedoucího úseku elektroakustiky s. Wojnara, tel. 234 821.



PROGRAMOVATEĽNÉ VYPÍNANIE MAGNETOFÓNU


Potreboval som rozšíriť funkcie cievkového magnetofónu o obvod, ktorý slúži na zastavenie posuvu pásky na určitom mieste, či už pri prevíjaní alebo pri reprodukcii. Podobným obvodom bývajú vybavené niektoré zahraničné prístroje.

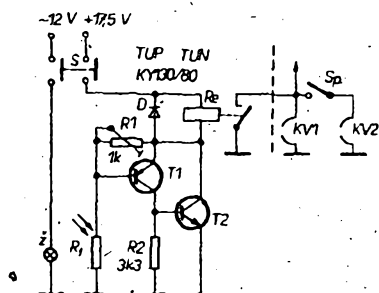

Obr. 1. Schéma zapojenia

Podľa obr. 1 som to riešil optoelektronickým členom na počítadle. Zariadenie som vyskúšal na starom prístroji TESLA B 47, ktorý je vybavený koncovým vypínaním pomocou kovovej fólie. Pri zapnutom obvode sa posuv zastaví pri stave počítadla 0000. Princíp spočíva v tom, že v počítadle je v každom krúžku s číslicami vyvŕtaný otvor. Ak sa všetky otvory dostanú do jednej osi, potom cez ne svetlo zo žiarovky Z osvetlí fotorezistor R₁ a tým sa prostredníctvom dvojtranzistorového zosilňovača a relé zastaví posuv pomocou koncového vypínania (obr. 2).

Najprv som opatrne rozobral počítadlo. Do každého krúžku s číslicami som vyvŕtal otvor s priemerom 2,8 mm presne oproti číslici 2 na obvode (v strede váčkového výstupku, kde bola vyisovaná malá jamka). V krúžku najbližšom k ozubenému koliesku som kvôli spoľahlivejšiemu vypínaniu urobil ihlový pilníkom štvorcový otvor.

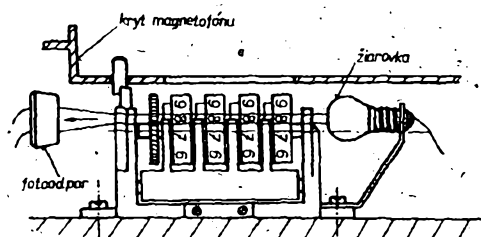

Obr. 2. Mechanické prevedenie

Najväčšiu prácu dá zhotovenie štyroch otvorov pomocou ihlového pilníka v ozubenom koliesku tak, aby zostali len štyri priečky široké maximálne 1 mm, ktoré nesmú veľmi zmenšovať plochu priezoru. Nakoniec som urobil otvory 3 x 3 mm aj v príslušných miestach telesa počítadla, v nulovacom tlačidle a počítadlo som opatrne zložil a preskúšal. Pri vynulovaní počítadla musia byť všetky otvory v jednej rovine. Celkovú plochu tohoto priezoru môže len mierne zmenšovať priečka ozubeného kolieska.

Na osvetlenie je použitá žiarovka 12 V, 0,1 A s upravenou objímkou. Ako snímač som použil fotorezistor WK 650 37 (1,5 kΩ). Je upevnený vo vzdialenosti asi 2 cm od počítadla tak, aby pri vynulovaní počítadla žiarovka osvetľovala jeho stred – kvôli tomu som musel vypilovať kus držiaka tlačítok reprodukcie a záznamu.

Elektronická časť je veľmi jednoduchá a je na malej doske s plošnými spojmi. Ako T1 či T2 možno použiť akýkoľvek tranzistor s príslušnou vodivosťou. Relé je v zapojení nevyhnutné, pretože väčšina našich magnetofónov vyžaduje skokovú zmenu na kontaktoch koncového vypínania. Trimrom R₁ sa nastaví citlivosť tak, aby pri zakrytí magnetofónu relé spínalo už pri polohe jednotkového krúžku počítadla v polovine medzi číslicami 9 a 0, prípadne 0 a 1.

Na vypínanie obvodu som použil tlačítkový spínač ISOSTAT, žiarovka je z bokov zatienená nepriehľadnou bužirkou a je pripojená cez spínač paralelne k žiarovke indikátora vybudenia. Žiarovka z časti osvetľuje počítadlo, čo zároveň indikuje zapnutie obvodu.

Zariadenie pracovalo spoľahlivo aj napriek tomu, že počítadlo malo biele krúžky s číslicami, ktoré mierne prepúšťajú svetlo. Som presvedčený, že toto zariadenie možno aplikovať i na iných magnetofónoch.

Juraj Šály

PŘEHŘÁVAČ

Bateriové magnetofony a automobilové prehrávače mivajú elektronickou časť osadenú jedným alebo niekoľkými integrovanými obvody. Poškodí-li se, nastanú problémy, nakoľko nepodaří-li se sehnat nový IO, je zařízení zpravidla k nepotřebě. To platí zejména u zahraničních výrobků. Jednou z možností jak takového přístroje využít, je postavit elektronickou část znovu z tuzemských součástek. Postačí-li

nám pouze možnost přehrávání, lze použít zapojení z obr. 1. Signál z magnetofonové hlavy je přiveden na předzesilovač s tranzistorem T1 a přes regulátor hlasitosti na výkonový zesilovač. Kmitočtové korekce jsou realizovány ve zpětné vazbě zesilovače rezistorem R1, kondenzátorem C2 a rezistorem asi 4 kΩ mezi vývody 6 a 12 uvnitř IO. S použitými hodnotami součástek jsou časové konstanty asi 100 a 900 μs. Zesílení signálu je dostatečné, i se „slaběji“ nahranou kazetou lze zesilovač zcela vybudit. Kondenzátor C1 tvoří s indukčností reprodukcí hlavy rezonanční obvod. Má-li použitá hlava jinou indukčnost, než je uvedeno ve schématu, vypočítáme kapacitu kondenzátoru tak, aby rezonance nastala mezi 15 až 20 kHz. Jako kondenzátory C1 a C2 je nejlépe použít sviskové typy. Nákras desky s plošnými spoji neuvádím, neboť desku je třeba navrhnut podle volného místa v konkrétním přístroji. Při práci dejte pozor, aby se nezmagnetovaly hlava a pásková dráha. Nejlépe je mechaniku přístroje nakonec odmagnetovat. Popsaný zesilovač používám ve výprodejní mechanice již déle než rok bez jakýchkoli závad.

Ing. Jaroslav Belza


ÚPRAVA SLUCHÁTKOVÉHO VÝSTUPU B 113 a B 115

U magnetofónů B 113 a B 115 jsou výstupy pro sluchátka vyvedena z emitorových sledovačů na desce TK (tónové korekce). Toto zapojení znemožňuje použít sluchátka s malou impedancí. Doporučuji proto těm zájemcům, kterým tato okolnost vadí, jednoduchou úpravu, spočívající v tom, že zásuvku pro sluchátka přepojíme obvyklým způsobem na výstup koncových zesilovačů.

K tomu účelu použijeme schéma zapojení, které je dodáváno ke každému magnetofonu, nebo schéma, které bylo otištěno např. v AR A7/81 na str. 24 a 25. Výstupy tónových korekcí spojíme přímo se vstupy výkonových zesilovačů, zrušíme tedy rozpojovací kontakty SV4a a SV4b. Tyto kontakty pak zapojíme až mezi vývody signálu z desky výkonových zesilovačů a mezi reproduktorové konektory a z obou výstupů výkonových zesilovačů propojíme přes rezistory 120 Ω příslušné dutiny sluchátkového konektoru.

Po této úpravě lze k magnetofonu připojit bez problémů sluchátka o libovolné impedanci.

Ing. Jaromír Holý

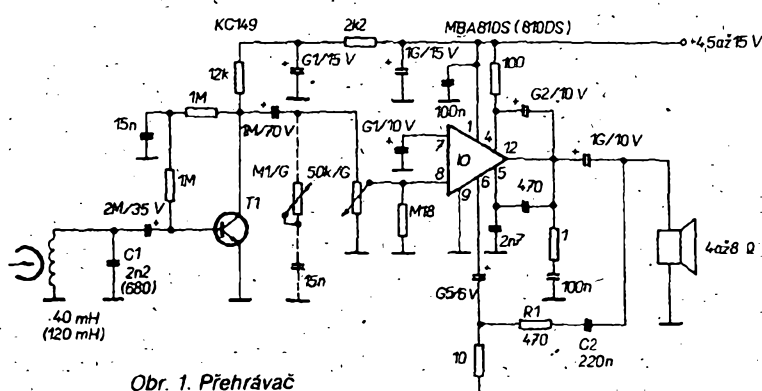

Obr. 1. Přehrávač



MINISYSTÉM TESLA 710 A

(Pokračování)

Funkce přístroje

Zesilovač

Základní technické parametry, které výrobce uvádí, splňuje zesilovač s dostatečnou rezervou. Regulátor hlasitosti i oba regulátory korekcí mají již zmíněnou skokovou aretaci, takže je lze kdykoli reprodukovatelně nastavit. I regulátor vyvážení má aretování střední polohy.

Určitý nedostatek v obvodech korekcí však poznáme již pouhým sluchem. Korektory totiž pracují uspokojivě jen asi do čísla 3 (to je vpravo i vlevo o šest zoubků) pak se zdůrazňování či potlačování příslušného pásma mění jen zcela nepatrně a na posledním skoku u čísla 5 se dokonce zmenšuje.

Ani obvod elektronické regulace hlasitosti není bez závad. I při zcela staženém regulátoru hlasitosti zůstává na reproduktorových výstupech signálové napětí řádu desítek milivoltů (při zapojeném fyziologickém průběhu je to v hloubkách

dokonce řádu stovek milivoltů) a z reproduktorů se, v tichu zcela zřetelně, ozývá přenášený pořad. Z těchto skutečností vyplývá, že použité integrované obvody zřejmě nemají dosud zcela uspokojivé vlastnosti.

Druhým závažným nedostatkem je výrazné a hlasité lupnutí v obou reproduktorových soustavách krátce po zapnutí i po vypnutí zesilovače.

Zesilovači chybí dále indikace zapnutého stavu, takže po vypnutí ostatních prvků sestavy snadno ponecháme zesilovač v zapnutém stavu, neboť optická indikace síťového spínače je zcela nedostačující. Podle sdělení výrobce má však být v nejbližší době světelná indikace doplněna.

Pokud uvedené nedostatky nebudou uživateli vadit, lze jinak funkci zesilovače označit za uspokojující.

Přijímač

Po funkční stránce mě tuner velmi příjemně překvapil a domnívám se, že jeho koncepce bude kladně přijata především těmi, kdo si potrpí na různé efektní



doplňky, kterými zhusta hýří zahraniční přístroje. Řada svítivých diod totiž nesporně oživuje funkci tohoto přístroje, přičemž však o žádné z nich nelze říci, že by byla samoučelná. Jejich funkce byly podrobně popsány v předešlé kapitole.

Vzorek tohoto tuneru jsem srovnával s obdobnými zahraničními přístroji (například s tunerem Grundig MR 200) a mohu s uspokojením konstatovat, že byl své zahraniční konkurenci po technické stránce minimálně rovnocenným partnerem. A co bylo pro mne tím největším překvapením: nenašel jsem již ony proslulé fantomy (vícenásobně se opakující výskyty vysíláčů se zkreslenou reprodukcí), které tak dlouho a věrně provázely mnohé přijímače tohoto výrobce. Stejně tak jsem již nenašel ono nechvalné známé tlačítko přepínače pro místní příjem VKV. Proti základním příjmovým vlastnostem tuneru nelze tedy mít skutečně žádné výhrady.

Vtipný a účelný se mi jeví též způsob, jakým byla vyřešena indikace naladění předvolby svítivými diodami. (jak bylo již rovněž podrobně popsáno).

Rád bych zde však upozornil na skutečnost, že obvody AFC dolaďují nastavený vysíláč až asi za pět sekund po stlačení tlačítka AFC a že vždy při každé změně ladění (otočení ladicím knoflíkem) se AFC zruší a zapojí znovu za dalších pět sekund. Proto tedy nesmí uživatele zmást to, že se ihned po stlačení tlačítka AFC zdánlivě nic neděje.

(Pokračování)

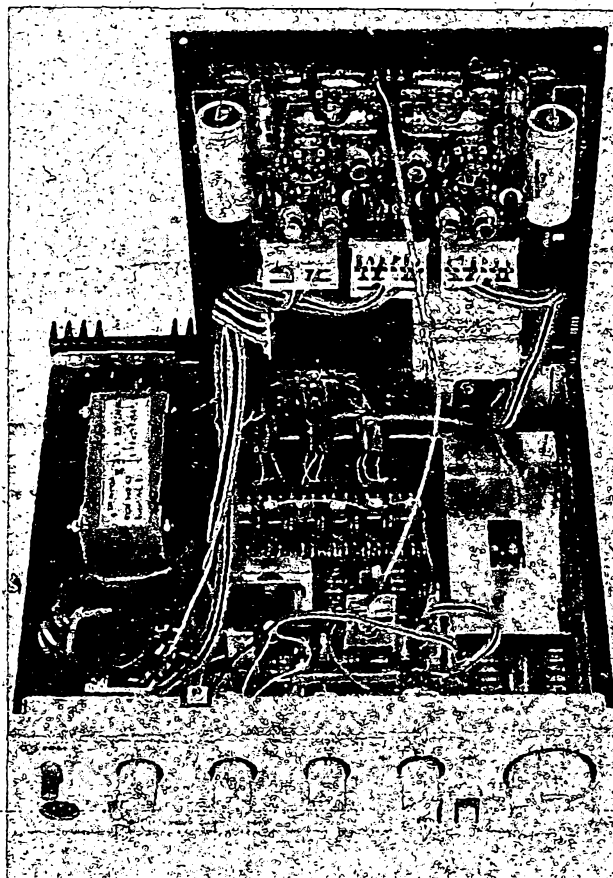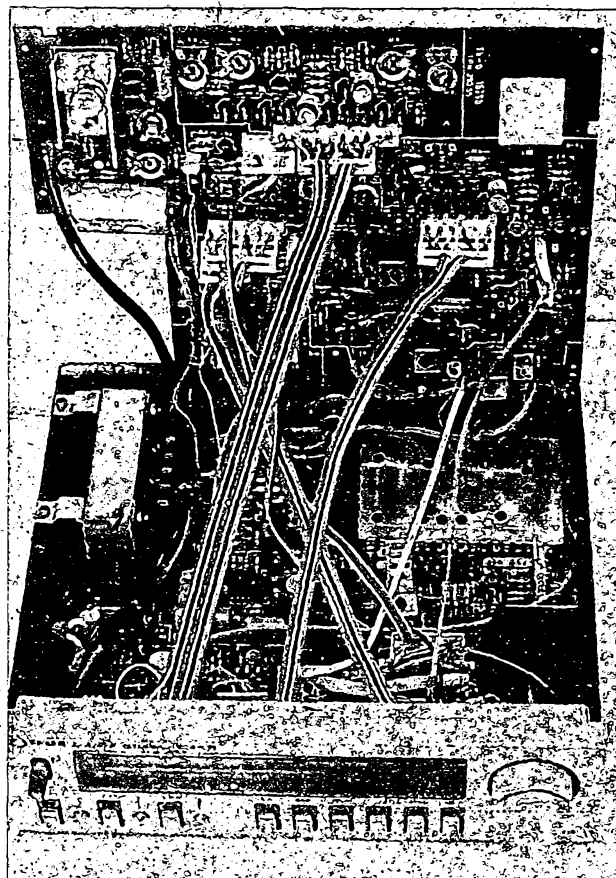

Vnitřní uspořádání tuneru (vlevo) a zesilovače (vpravo)

ZKOUŠEČ TRANZISTORŮ N-P-N I P-N-P, DIOD, SVÍTIVÝCH DIOD A ZENEROVÝCH DIOD, ZAPÁJENÝCH V DESKÁCH S PLOŠNÝMI SPOJI

Ing. Josef Petřík

Běžné měřiče tranzistorů, diod a Zenerových diod pracují pouze se součástkami, které nejsou zapojeny do elektrického obvodu v desce s plošnými spoji. Při hledání závady v elektrickém obvodu na desce s plošnými spoji je při podezření na vadný tranzistor nebo diodu nutné tyto součástky vypájet, změřit na příslušném měřiči a podle výsledků měření buď zapájet součástku novou nebo původní. Vzhledem k tomu, že jde o součástky se 2 až 4 pájecími body, je nutná odsávačka cínu, příp. vytvarovaná pájecí smyčka tak, aby bylo možno ohřát všechny pájecí body najednou. Po vyjmutí součástky z desky je třeba znovu obnovit průchodnost děr pájecími body. Při těchto pracích je značné nebezpečí poškození plošných spojů vzhledem k malé ploše pájecích bodů a zmenšujícím se tloušťkám vodivých cest (odloupnutí fólie Cu od laminátu). Dosavadní měřiče tranzistorů, diod a Zenerových diod jsou obvykle přístroje laboratorního typu, rozměrově velké a špatně přenosné.

Popisovaný zkoušeč je realizován ve formě malé příruční sondy s pomocným měřicím hrotem, obsahuje veškerou elektroniku včetně vyhodnocovacího zařízení. Umožňuje měřit a přímo indikovat ss zesilovací činitel h_{21E} běžných tranzistorů malého výkonu, napětí Zenerových diod, úbytek napětí na diodách a svítivých diodách v propustném směru, a to na součástkách pájených v desce s plošnými spoji bez nutnosti součástky vyjmát. Byly zhotoveny dva funkční vzorky, které se liší způsobem indikace; v prvním případě je použito ručkové měřidlo D22 a v druhém je velikost zesilovacího činitele měřeného tranzistoru nebo napětí na diodě indikována rozsvícením svítivé diody, příslušné změřenému údaj. Svítivé diody jsou spínány integrovaným obvodem A277D, který je výrobkem NDR (cena v NDR 15,5 marky).

První verze zkoušeče s měřidlem D22, 500 μ A, obsahuje přepínač funkcí (jednotlivé polohy: měření tranzistorů p-n-p s h_{21E} v rozsahu 150 až 750, měření tranzistorů p-n-p s h_{21E} v rozsahu 0 až 150, měření tranzistorů n-p-n s h_{21E} v rozsahu 0 až 150, měření tranzistorů n-p-n s h_{21E} v rozsahu 150 až 750, měření Zenerova napětí Zenerových diod v rozsahu 0 až 12 V a měření úbytku napětí na diodách v propustném směru).

Také druhá verze zkoušeče má přepínač funkcí (jednotlivé polohy: měření tranzistorů p-n-p s h_{21E} v rozsahu 120 až 1200, měření tranzistorů p-n-p s h_{21E} v rozsahu 0 až 120, měření tranzistorů n-p-n s h_{21E} v rozsahu 0 až 120, měření tranzistorů n-p-n s h_{21E} v rozsahu 120 až 1200, měření napětí Zenerových diod v rozsahu 0 až 12 V, měření úbytku napětí na diodách v propustném směru v rozsahu 0 až 1,2 V).

Zkoušeč vyžaduje stabilizované napájecí napětí ± 15 V, které při měření v průmyslových regulačních systémech je možné odebírat z měřicích bodů systému, popř. lze použít napáječ kalkulačkového typu (tj. vestavěný v síťové vidlici), který je se sondou spojen třížilovým plochým vodičem. Proudový odběr první verze je menší než 10 mA, druhé 20 mA.

Popis zkoušeče se světelnými diodami (obr. 1)

1. Měření tranzistorů p-n-p s h_{21E} v rozsahu 120 až 1200. Přepínač P1 je v poloze 1 (sepnuty kontakty 11-K, L-12, 11-K). Do báze měřeného tranzistoru je injektován proud ze zdroje -5 V přes rezistor R2; R2 představuje zároveň vstupní odpor měřicího operačního zesilovače IO1 v invertujícím zapojení. Emitor měřeného tranzistoru je zapojen k výstupu měřicího operačního zesilovače IO1 a přechod báze-emitor je tedy vlastně zapojen ve zpětnovazební smyčce. Kolektor měřeného tranzistoru je přes pracovní kolektorový rezistor R4 připojen na nulu zdroje ± 15 V.

Po připojení napájecího napětí se na výstupu operačního zesilovače IO1 objeví napětí o asi 0,7 V menší, než je napětí na jeho invertujícím vstupu (napětí báze-emitor měřeného tranzistoru) a na kolektorovém rezistoru se vytvoří úbytek napětí, úměrný kolektorovému proudu měřeného tranzistoru. Kolektorový proud je přímo úměrný ss zesilovacímu činiteli h_{21E} , protože proud injektovaný do báze přes rezistor R2 je stálý. Kolektorový rezistor R4 je velmi malý (2,2 Ω) a vylučuje vliv součástek zapojených v elektrickém obvodu měřeného tranzistoru.


VYBRALI JSME NA OBÁLKU



Úbytek napětí na kolektorovém rezistoru R4 kladné polarity, úměrný zesilovacímu činiteli h_{21E} měřeného tranzistoru, se vede přes přepínač, sekce b a c přepínače, na operační zesilovač IO2 v neinvertujícím zapojení se zesílením, určeným poměrem odporů rezistorů R10 a R8. Zesílený úbytek napětí stále kladné polarity se vede z výstupu operačního zesilovače IO2 na vstup integrovaného obvodu IO3, který sepne jednu ze svítivých diod D1 až D2. Tato svítivá dioda indikuje rozsvícením velikost ss zesilovacího činitele měřeného tranzistoru. S výhodou se využívá vlastnosti integrovaného spínače IO3, který při napětí na vstupu, odpovídajícímu napětí mezi dvěma úrovněmi, nutnými pro rozsvícení dvou sousedních diod, rozsvítí obě sousední diody na poloviční jas, čímž se dosáhne jemnějšího dělení vyhodnocovací stupnice.

2. Měření tranzistorů p-n-p s h_{21E} v rozsahu 0 až 120. Přepínač P1 je v druhé poloze, měřený tranzistor je zapojen stejně jako u předchozího měření. Do báze tranzistoru je injektován proud ze zdroje -15 V přes rezistor R3, který má 10 $\times$ menší odpor než v předchozím měření, proto proud do báze je 10 $\times$ větší. Poněvadž i měřený zesilovací činitel je 10 $\times$ menší, proud kolektorem je stejný jako u předchozího měření a další zpracování úbytku napětí na kolektorovém rezistoru R4 je stejné jako v předchozím případě. Rozsvítí se ta ze světelných diod, která je úměrná ss zesilovacímu činiteli h_{21E} v rozsahu 0 až 120.

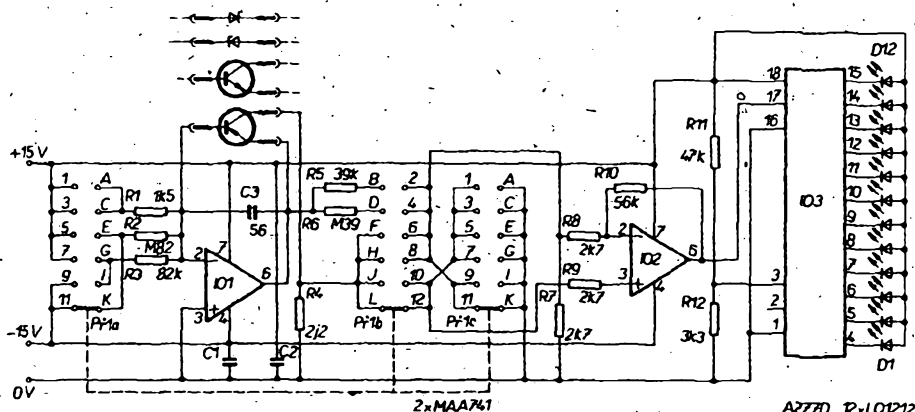3. Měření tranzistorů n-p-n s h_{21E} v rozsahu 0 až 120. Přepínač P1 je v poloze 3, do báze měřeného tranzistoru teče proud ze zdroje $+15$ V přes rezistor R3. Zesílený kolektorový proud vytvoří na rezistoru R4 úbytek napětí tentokrát opačné polarity než u předchozích měření. Proto se tento úbytek napětí vede přes přepínač na invertující vstup operačního zesilovače IO2, na jehož výstupu je pak opět napětí kladné polarity, jaké vyžaduje integrovaný přepínač IO3 svítivých diod. Opět se rozsvítí světelná dioda odpovídající měřenému zesilovacímu činiteli.



Obr. 1. Schéma zapojení zkoušeče se světelnými diodami (rezistory typu TR 191, $\pm 5\%$ kromě R4, TR 221, 5%, C1, C2 – tantalové s kapacitou větší než 0,22 μ F/16 V nebo TK783, 100 nF, přepínač TS 121 11:22/06)

5. **Měření Zenerových diod.** Přepínač P je v poloze 5 (3-C, D-4, 3-C). Měřená dioda se připojuje katodou na vstup měřícího operačního zesilovače IO1, anodou na výstup. Ze zdroje +15 V se přes R1 nastaví proud Zenerovou diodou na 10 mA, což je vhodný proud pro orientační měření Zenerova napětí obvyklých Zenerových

6. **Měření diod.** Přepínač P1 je v poloze 6. Měřená dioda se připojí anodou na vstup IO1 a katodou na jeho výstup. Dioda je pro měření zapojena v propustném směru a prochází jí proud, který je nastaven odporem rezistoru R1 na 10 mA. Úbytek napětí na diodě, který je roven výstupnímu napětí měřícího zesilovače IO1, se vyhodnotí IO2 a IO3 a rozsvítí se světelná

Popis jednodušší varianty s ručkovým měřidlem


$$h_{u\ h_{21E}} = 150 \text{ až } 750 \text{ je } I_B = \frac{15}{560\ 000} = 26,7 \mu A$$

Volbou odporu rezistoru R4 je tedy možné přizpůsobit popisované zařízení měřidlu s jinou citlivostí. Zvětšováním odporu a tedy i zvětšováním úbytku napětí se však ztrácí výhoda vyloučení vlivu okolních součástek na měření tranzistoru.


Verze přístroje s měřidlem

Volbou jiného systému kontaktů (např. jeden z kontaktů sondy na vinuté pružině) by bylo možné měřit i tranzistory v libovolném rastru. Tvarové řešení a zapouzdření


The diagram shows a two-stage transistor amplifier. The first stage is a common-emitter amplifier using a 2N4341 PNP transistor. Its emitter is connected to a current source consisting of a 100nF capacitor (C1) and a 100k resistor (R5) in parallel, which is then connected to a 100k resistor (R6) leading to ground. The base of the first transistor is biased by a voltage divider (R1=1k5, R2=1M56) connected to +15V, and a 56pF capacitor (C3) is connected between the base and emitter. The collector of the first transistor is connected to a 100nF capacitor (C2) and a 100k resistor (R4) leading to ground. The second stage is a common-emitter amplifier using a 2N4341 PNP transistor. Its emitter is connected to a current source consisting of a 100nF capacitor (C2) and a 100k resistor (R4) in parallel, which is then connected to a 100k resistor (R6) leading to ground. The base of the second transistor is biased by a voltage divider (R1=1k5, R2=1M56) connected to +15V, and a 56pF capacitor (C3) is connected between the base and emitter. The collector of the second transistor is connected to a 100nF capacitor (C2) and a 100k resistor (R4) leading to ground. The output of the second stage is connected to a 100k resistor (R4) leading to ground. The input and output impedances are both 100k. The power supply is +15V and -15V. The ground is 0V. The components are: R1=1k5, R2=1M56, R3=1M2, R4=100k, R5=100k, R6=100k, C1=100nF, C2=100nF, C3=56pF. The transistors are 2N4341. The current source is 500 μA. The input and output impedances are 100k. The power supply is +15V and -15V. The ground is 0V. The components are: R1=1k5, R2=1M56, R3=1M2, R4=100k, R5=100k, R6=100k, C1=100nF, C2=100nF, C3=56pF. The transistors are 2N4341. The current source is 500 μA. The input and output impedances are 100k. The power supply is +15V and -15V. The ground is 0V.

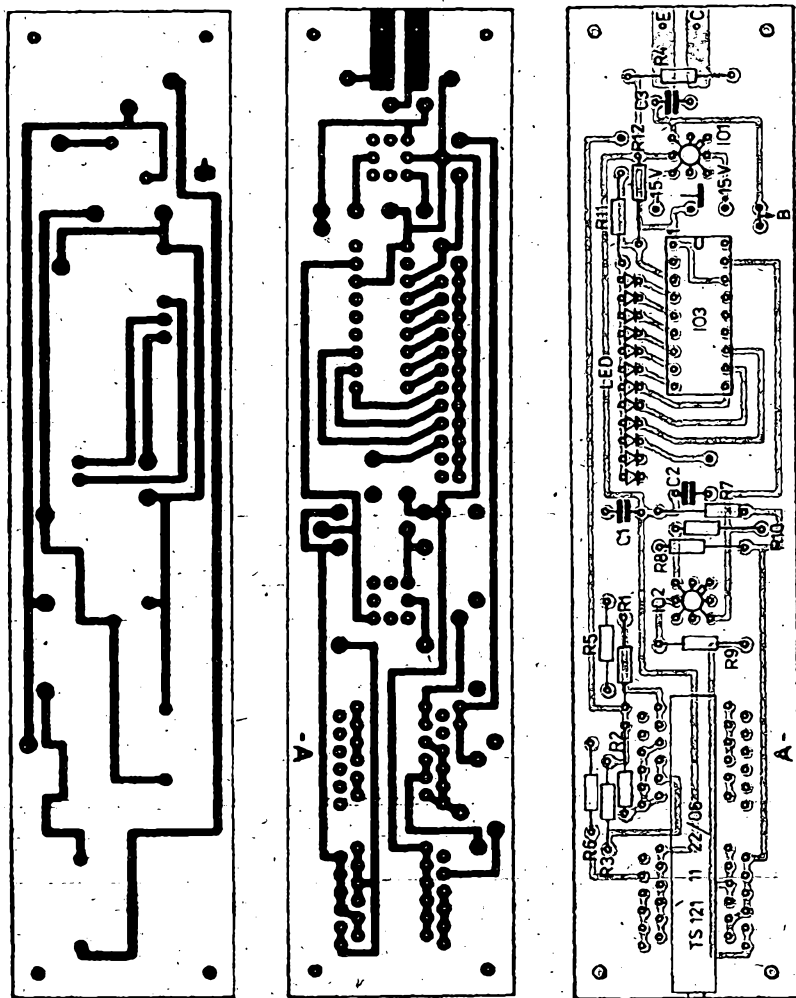

**A/2
B4** **Amateur RADIO**

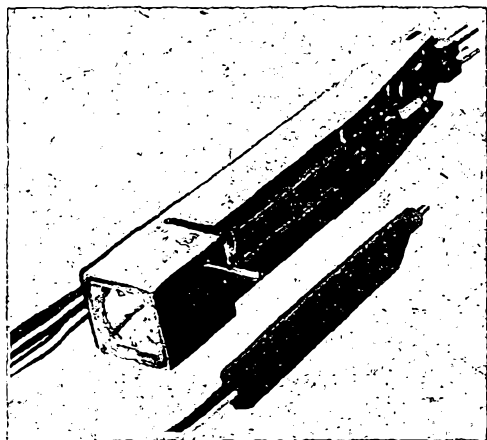

Obr. 4. Provedení zkoušeče s měřidlem

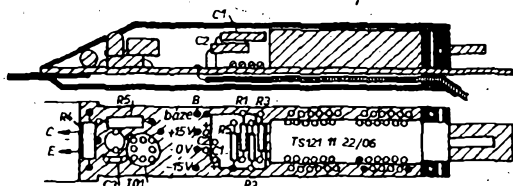

Obr. 5. Příklad konstrukčního provedení sondy s měřidlem D22

sondy bude jistě úměrně individuálním možnostem. Přiložená fotografie ukazuje možné řešení funkčního vzorku (obr. 4), na obr. 5 je příklad konstrukčního řešení. Vzorek byl vestavěn do čtvercové trubky 20 x 20 mm a řešení přepínače funkcí pomocí páčky ve výřezu trubky je vidět z fotografie.

Obr. 6. Deska s plošnými spoji zkoušeče se svítivými diodami (S08)

Verze přístroje se svítivými diodami

se liší vyhodnocovacím zařízením, tvořeným sloupcem světelných diod, které jsou spínány integrovaným obvodem A277D (výrobek NDR, cena A277D je v NDR asi 15 marek, podle ceníku TESLA by se měl dovážet za 67 Kčs. Ploché světelné diody LQ1212 stojí 9 Kčs/kus) a operačním zesilovačem IO2 s přepínatelnými vstupy a s definovaným zesílením. Toto řešení je konstrukčně i funkčně lepší než řešení s měřidlem, veškeré součástky jsou na jediné desce s plošnými spoji (obr. 6) a celek má příznivější rozměry.


Vzorek byl vestavěn do hranolovitého pouzdra, tvarové a konstrukční řešení je na obr. 7. Nejvhodnější by jistě bylo pouzdro na sondu ve formě výlisku z izolační hmoty, jehož masivní přední část by již nesla oba zalisované kontakty, pevný i pohyblivý. Vrchní část krytu je z červené průhledné plastické hmoty, pod níž je vidět rozsvícené svítivé diody. Shora je stupnice a další informační údaje nutné pro obsluhu sondy. V zadní části je malý panel s informacemi o nastaveném měřicím režimu.

Pružné kontakty je možné zhotovit různým způsobem. Na obr. 8 je v řezu nakreslen kontakt přístroje s měřidlem, ve


druhém přístroji byl použit kontakt podle obr. 9. Pružina z pájitelného drátu je těsně nasunuta na pohyblivý kontaktní kolík a v zadní části se opírá o destičku s plošnými spoji, do níž je i zapájena. Zdvih kontaktu má být malý (asi 2 mm) a pružina spíše „tuhá“.


Polovodičové prvky je třeba měřit „inteligentně“, pokud možno se znalostí

zapojení v okolí měřeného tranzistoru. S přístroji bylo změřeno velké množství obvodů na deskách s plošnými spoji regulačního systému ŠKODA ETD ER-SET, osazených různými tranzistory a pouze v jediném případě zkoušeč selhal – při měření Darlingtonova zapojení. Mohou se pravděpodobně vyskytnout i další případy speciálních zapojení tranzistorů,

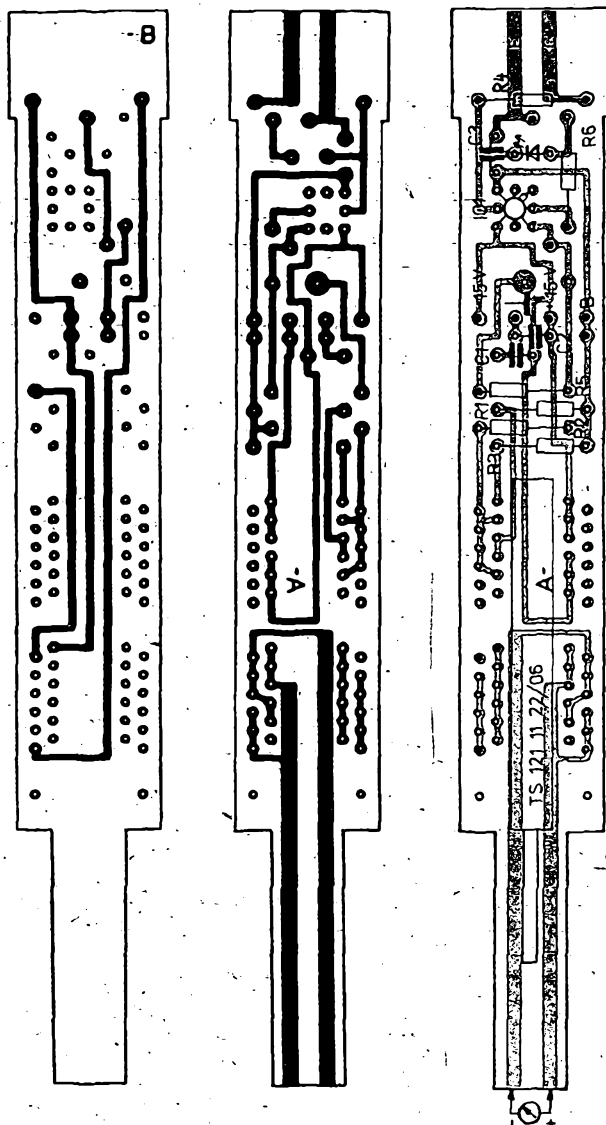

Obr. 7. Provedení zkoušeče s diodami

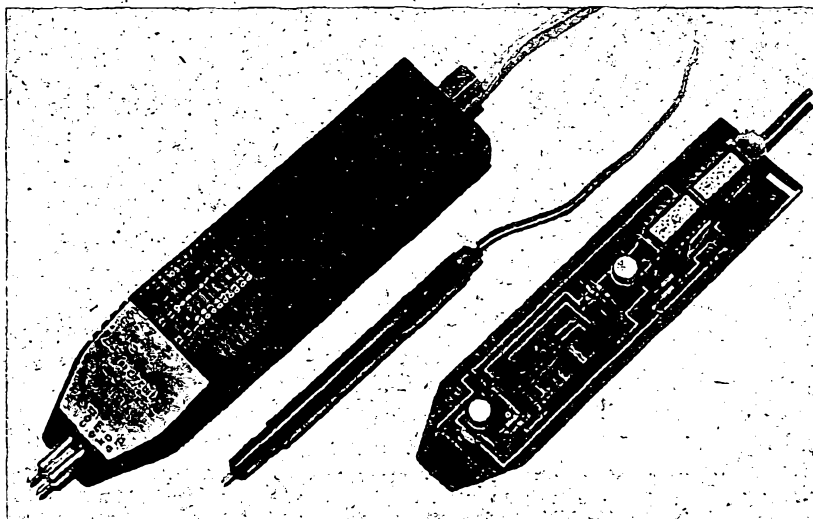

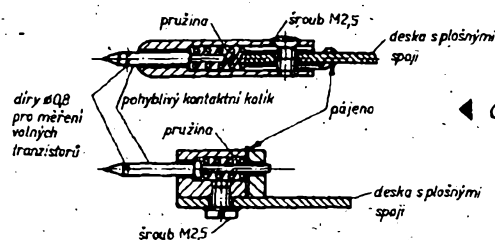

Obr. 8. Pružný kontakt přístroje s měřidlem


Obr. 9. Pružný kontakt přístroje s diodami

při nichž zkoušeč stoprocentně nevyhoví. Chyba měření se např. zvětšuje se zmenšujícím se odporem mezi emitorem a bází měřeného tranzistoru. Při měření běžných tranzistorů v běžném zapojení, např. u nízkofrekvenčních zesilovacích stupňů nebo spínacích obvodů, je odpor mezi bází a emitorem obvykle řádu stovek kilohmů. Vyskytne-li se však v zapojení tranzistor s odporem báze-emitorem kolem deseti kilohmů, naměří popisované zařízení např. $h_{21E} = 40$ místo skutečného zesilovacího činitele $h_{21E} = 200$. Přesto

i v takových případech zkoušeč spolehlivě rozliší dobrý tranzistor od vadného.

Vykompenzovat popsanou chybu měření by bylo možné přivedením dalšího ss napětí na vstup obvodu báze. Zkoušeč by však byl podstatně složitější. Je proto vhodné znát příslušné schéma zapojení a měřit by měl pracovník, seznámený s měřením v elektrických obvodech.

Zkoušeč lze použít i k měření volných tranzistorů a může sloužit např. pro výběr tranzistorů se stejným zesilovacím činitelem, výběr Zenerových diod na stejné na-

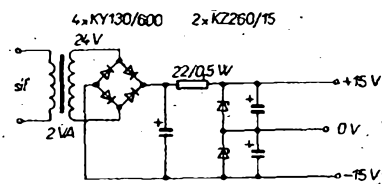

Obr. 10. Napájecí díl (transformátor z ovladačů T6 pro signálku 220/24 V, $C = 22 \mu F$, TF 010, $2 \times 47 \mu F$, TF 009)

pětí atd., je však nutné uvážit, odpovídají-li skutečné prac. podmínky tranzistoru podmínkám při měření, což platí především pro tranzistory (kolektorový proud do 20 mA) a Zenerovy diody (měření při Zenerově proudu 10 mA). Nejuniverzálnější uplatnění najde zkoušeč při kontrole typu „dobrý-špatný“, protože po připojení napájecího napětí lze jediným knoflíkem zajistit vhodný měřicí režim a přístroj dává okamžité výsledky.

Možné řešení napájecího dílu „kalkulačkového“ typu je na obr. 10.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE OSCILOSKOPICKÝCH OBRAZOVEK B4S2 A B10S6

Před časem se objevily v prodejně TESLA ELTOS v Dlouhé ulici v Praze tyto obrazovky za ceny, poměrně přístupné radioamatérům (210 a 600 Kčs). Základní technické údaje jsou však pro většinu těch, kteří si tyto obrazovky zakoupili, velmi těžko dosažitelné. Podle údajů z katalogu RFT 1973/74 se jedná o obrazovky následujících vlastností:

skopec nebo jako kontrolní obrazovka. Stínitko má střední dosvit, barva stopy žlutozelená. Vychylování elektrostatické; ve svislém směru symetrické nebo nesy- metrické, ve vodorovném směru nesy- metrické (d_{22} na g.). Ostření elektrostatické. Užitečný průměr stínítka je 30 mm.

B10S6

je jednopaprsková obrazovka s rovinným stínítkem a dodatečným urychlením (hlavní rozměry a zapojení vývodů patice jsou na obr. 2), zvláště vhodná pro přenosné osciloskopy se střední šířkou pásma. Vyrábí se s třemi variantami stínítek: G5 se žlutozelenou barvou a středním

dosvitem, N se zelenou barvou a středním dosvitem, DN s dlouhým dosvitem a modrou/žlutozelenou barvou. Užitečný průměr stínítka je 80 mm. Vychylování je symetrické elektrostatické v obou směrech, ostření elektrostatické.


Základní technické údaje obou obrazovek jsou v tab. 1 až 3.

Tab. 1. Provozní údaje


	B4S2	B10S6
žhavicí napětí U_{f1} [V]	4	6,3
žhavicí proud I_{f1} [A]	0,7	0,45
doba nažhvací katody [min]	1	1
napětí jednotlivých elektrod:		
U_a [kV]	-	2
U_{g4} [kV]	0,5	2
U_{g3} [V]	140 až 200	480 až 630
$U_{g1,2}$ [V]	-15 až -60	-25 až -85
vychylovací činitel d_1 [V/cm]	55	29
d_2 [V/cm]	110	38

B4S2

je jednopaprsková obrazovka malých rozměrů s rovinným stínítkem a malým urychlovacím napětím (hlavní rozměry a zapojení vývodů patice jsou na obr. 1), určená pro použití v nejmenších oscilo-

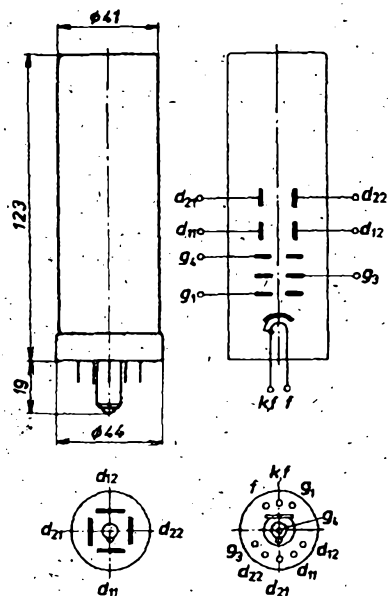

Obr. 1. Hlavní rozměry a zapojení vývodů B4S2

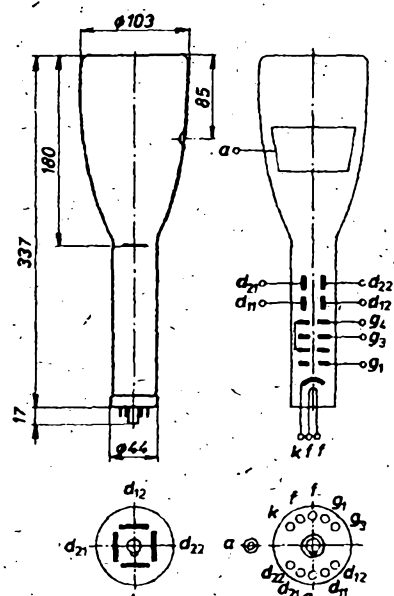

Obr. 2. Hlavní rozměry a zapojení vývodů B10S6

Tab. 2. Mezní údaje

B4S2	B10S6
U_{g4} min 500 V, max. 1 kV	U_a max. 2 U_{g4} , max. 4 kV
U_{g3} max. 350 V	U_{g4} min. 1 kV, max. 2 kV
U_{g1} min. 150 V, max. 1 V	U_{g3} max. 700 V
I_{kf} max. 150 μA	U_{g1} min. 200 V, max. 1 V
R_{g1} max. 1,5 M Ω	$U_{i/k}$ max. 180 V
R_d max. 3 M Ω	I_{kf} max. 200 μA
U_{f1} 4 V $\pm$ 10 %	R_{g1} max. 1,5 M Ω
	R_k max. 1,2 M Ω
	R_d max. 3 M Ω
	U_{f1} 6,3 V $\pm$ 10 %

Tab. 3. Kapacity

	B4S2	B10S6
$C_{d11/d12}$	1,5 pF	1,5 pF
$C_{d21/d22}$	4 pF	2 pF

-JB-

Automatické ovládání vysílače pro ROB – Minifox

(Dokončení)

Obsluha

1. Nastavíme hodiny PRIM u všech automatů pomocí tlačítka STOP na zadní straně hodin tak, aby sekundové ručičky běžely synchronně.

2. Nastavíme shodný čas na hodinách (z hlediska ovládače to nemá význam).

3. Několik sekund před průchodem sekundové ručičky dvanáctkou stiskneme na všech ovládacích tlačítka nulování. V okamžiku, kdy ručička ukazuje 12, uvolníme všechna tlačítka. Od tohoto okamžiku jsou časovače synchronizovány tak, že první „liška“ vysílá první minutu, druhá „liška“ druhou minutu atd. Spínač časovače již nesmíme vypnout.

4. Pokud by při dopravě automatu do úkrytu „lišky“ došlo omylem k vypnutí časovače, je možno jej znovu synchronizovat v místě úkrytu tak, že kontrolním přijímačem sledujeme provoz ostatních „lišek“. Během vysílání „lišky“ s nejvyšším číslem pozorujeme sekundovou ručku hodin. V okamžiku průchodu ručky dvanáctkou vynulujeme a nastavíme ovládač. Tím je synchronizace opět nastavena.

5. Svitlivé diody ukazují relace jednotlivých „lišek“, obsluha má možnost sledo-

vat, zda přepínání diod je synchronní s hodinami. Všechny automaty musí mít nastaven banánkem stejný počet „lišek“. Platná je signalizace jen do počtu nastavených „lišek“, další diody ukazují náhodné údaje.

6. U některých ovládacích může k přepínání „lišek“ docházet ± 1 s od průchodu dvanáctkou, i když jsme tlačítko nastavení uvolnili přesně při zastavení ručky na dvanáctce. Je to způsobeno různým mechanickým nastavením sekundových ruček proti krokovému motoru u jednotlivých hodin. Mechanickým posunutím ručky lze tuto drobnou nepřesnost odstranit.

Mechanické provedení

Mechanické provedení je názorné z fotografií. Na obr. 7 a obr. 8 je mechanický výkres skříně, umístění jednotlivých částí ve skřini je názorné z fotografií obr. 10 a 11. Desky plošných spojů časovače S05 a generátoru značek J64 jsou připevněny na zadní straně skříně, ostatní díly včetně desky S06 stabilizátoru jsou na přední části skříně. Vzájemné propojení je realizováno delšími ohebnými kabely tak, aby byl zajištěn přístup ke všem dílům bez rozpo-

jování kabeláže. Vyjmutí obou desek časovače i generátoru současně umožňuje snadné oživení a opravitelnost. Na zadní straně skříně (obr. 9) je vidět konektor 1 pro napájení, konektor 2 pro kličování vysílače, šroubky 3 pro připevnění plošných spojů a hodiny 4. Přední strana je na obr. 12. Vypínač 1 ovládá časovač, vypínač 2 ovládá generátor značek. Tlačítko 3 slouží k nulování a nastavení. Pomocí zdířek 5 se nastavuje počet „lišek“, svitlivé diody 4 signalizují relace „lišek“. Šroubky 6 upevňují stabilizátor a současně čelní panel s popisem.


Závěr

Zařízení je používáno pro trénink a místní přebory. Přesnost však vyhoví pro soutěže všech úrovní. Časový rozptyl během závodu nepřesáhne 1 s. Vysílače Minifox máme upraveny tak, že zdířky pro klič jsou vyvedeny na konektor a napájení 12 V je rovněž vyvedeno na konektor. Umístění zdrojů mimo elektroniku vysílače zabrání poškození zařízení vylékem elektrolytem při vybití monočlánků. Napájení z monočlánků zajišťuje dlouhodobý provoz zařízení.


Náklady na pořízení ovládače jsou podstatně nižší než cena nového automatického vysílače.

Stavba není náročná, pro radioklub jsme zhotovili tři ovládače a všechny pracovaly bez problémů na první zapnutí. Dnes si nedovedeme představit závod nebo trénink v ROB bez použití popsaného doplňku.


Členové radioklubu ve Studénce

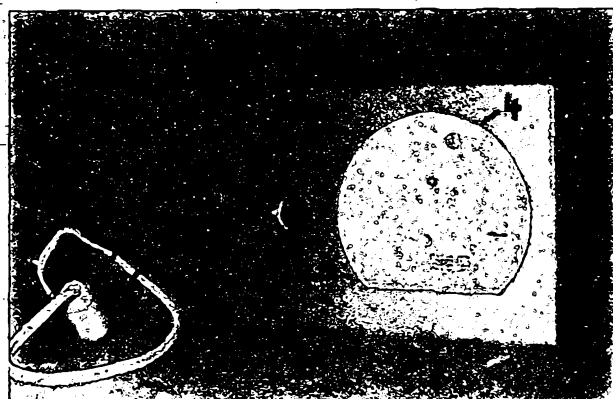


Obr. 9. Zadní stěna skříně. 1 – konektorová zásuvka pro zdroj 6 V (4 monočlánky 1,5 V); 2 – konektorová zásírčka pro kličování Minifoxu; 3 – šroubky M3 přichycující desky s časovačem a kličovačem; 4 – hodiny Prim s budíkem (krystalové)

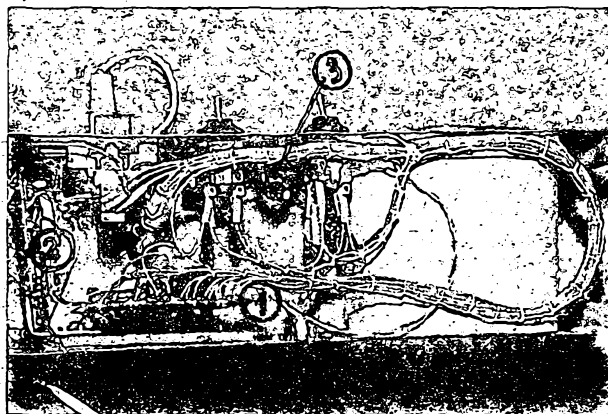

Obr. 10. Pohled shora. 1 – deska časovače, 2 – deska kličovače; 3 – deska stabilizátoru

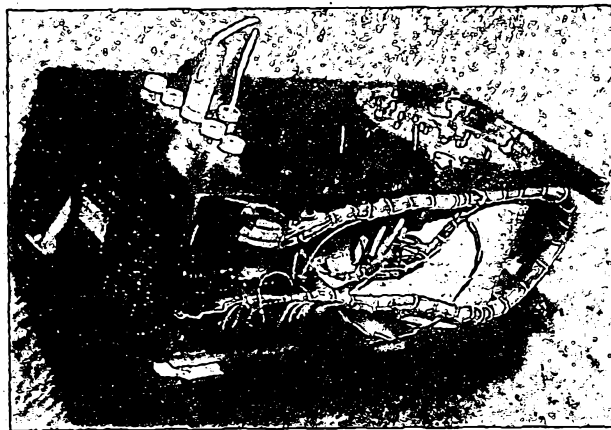


Obr. 11. Pohled na odkrytý přístroj

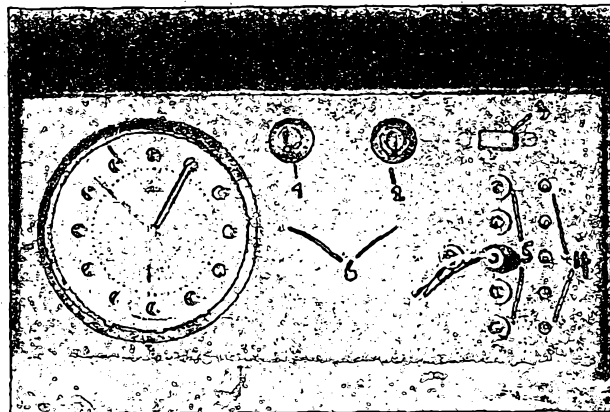

Obr. 12. Přední strana skříně. 1 – vypínač časovače, 2 – vypínač kličovače, 3 – tlačítkový přepínač nulování/start, 4 – ukazatel relace „lišek“ diodami LED, 5 – volba počtu „lišek“, 6 – šroubky M3 přidržující desku stabilizátoru



mikroelektronika

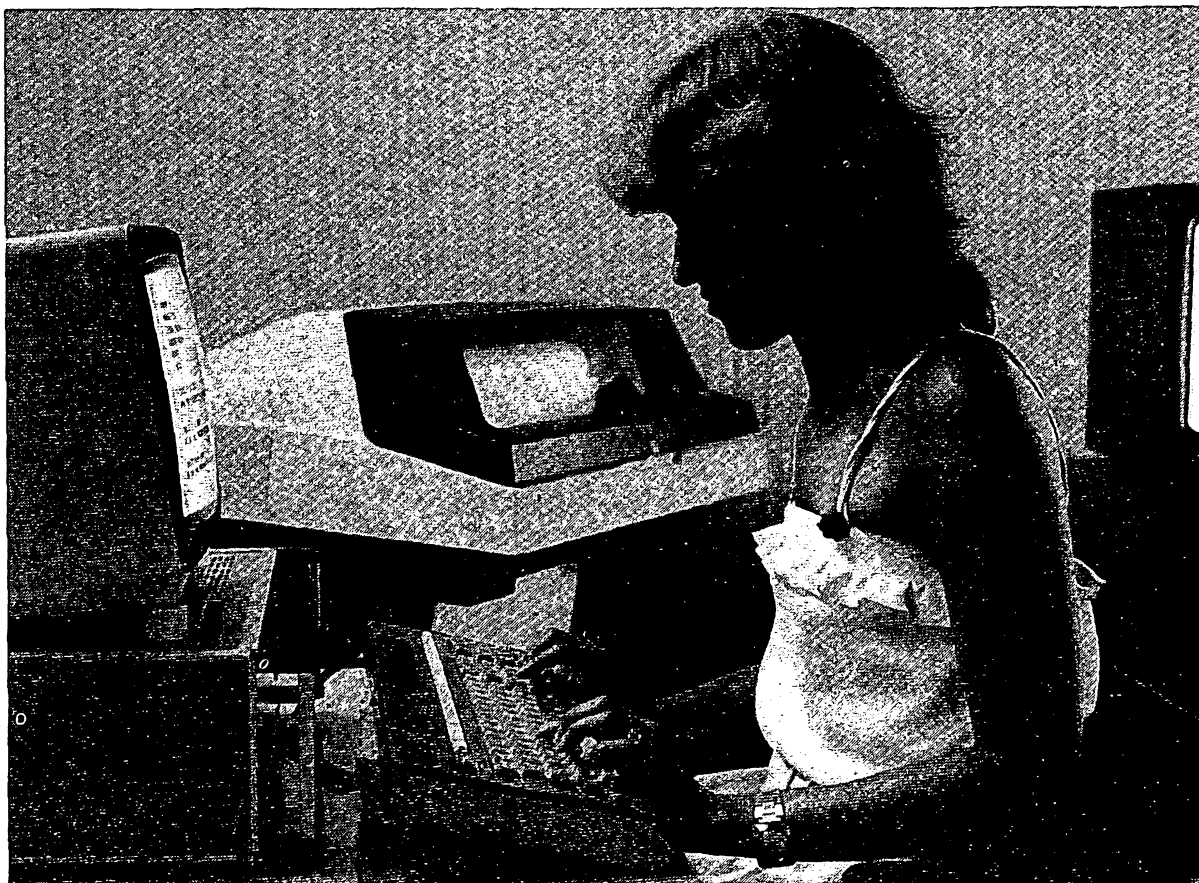

AGROSYSTEM

V roce 1982 zahájil Útvar aplikované kybernetiky JZD Slušovice, nositele Řádu práce, ve spolupráci se závodem technického rozvoje JZD Slušovice, výrobu mikropočítače TNS. Tento mikropočítač, realizovaný v první etapě jako inovace nejrozšířenějšího československého prostředku výpočetní techniky SPU 800, přispěl k zaplnění mezery na československém trhu výpočetní techniky.

Systém TNS, který vznikl ve spolupráci s Dopravními stavbami Olomouc, byl původně uvažován jako systém pro menší kancelářské agendy, pořizování dat a zpracování laboratorních a provozních zemědělských dat.

S postupujícím vývojem systému se však ukázalo, že při rozšíření operační paměti a doplnění systému o výkonné vnější periferie, větší paměťová média a prvky styku s prostředím, lze na bázi mikropočítače TNS vytvářet variabilní sestavy pro náročné aplikace v oblasti sociálně ekonomických informací, operativního řízení, vědecko-technických výpočtů a přímého řízení technologických procesů.

Z tohoto důvodu byl počátkem roku 1983 koncipován ucelený systém prostředků výpočetní techniky, který bude dodáván pod názvem Agrosystém a jehož základ tvoří různé sestavy mikropočítače TNS.

Stručně lze Agrosystém definovat jako „Heterogenní výpočetní systém určený pro decentralizované řízení zemědělských podniků“.

Jak již z názvu vyplývá, hlavním cílem výrobce je poskytnout zemědělským podnikům výkonný a přitom ekonomicky únosný prostředek výpočetní techniky pro vysoce decentralizované, efektivní formy využívání výpočetní techniky na úrovni podniku, ev. závodu.

Agrosystém je již koncipován jako ucelená počítačová síť, tudíž nikoliv jako autonomní mikropočítač.

Základní principy počítačové sítě Agrosystém jsou: *spojení, masovost, rozptýlená inteligence, agregace dat, kolekce dat, ochrana dat, stavebnice*.

Princip *spojení* je jedním ze základních a rozhodujících principů. Realizuje se technickým a logickým propojením prvků sítě.

Technické prostředky jsou

- vlastní linkové spojení uvnitř podniku (areálu budovy apod.)
- veřejná telefonní síť,
- měnič signálu (např. MDS 1200), telefonní přístroj,
- modul automatické telefonní volby (AVT),
- interfaceový modul ASAD (pro spojení mezi různými systémy), ASK (pro spojení mezi počítači TNS),
- počítač TNS-64 K (koncentrátor),
- multiplexor ADEC (pro spojení počítačů TNS a počítače řady EC),
- UNIPP univerzální jednotka přenosu dat „off-line“ (nahrazuje snímač a děrovač děrné pásky).

Programové prostředky spojení jsou realizovány komunikačním protokolem v ovládacích programech počítačů TNS. Použitý komunikační protokol ISO 1745 je implementovaný pod názvem BCS-TNS.

Řízení přenosů dat umožňuje ochranu vstupů do sítě a zadání úloh typu MCR pro libovolný počítač sítě.

Princip *masovosti* je vyjádřen nízkou cenou – především inteligentních terminálů, koncentrátorů a předzpracovatelských počítačů, ale také hromadnou výrobou počítače TNS. Nízká cena a dostateč-

né množství je zaručeno sériovostí výroby ve spolupráci s koncernovým podnikem METRA Blansko. Tyto podmínky umožňují v jednom zemědělském podniku nasadit několik počítačů TNS.

Princip *rozptýlené inteligence* se realizuje v tom, že všude, kde vznikají data, se nachází výpočetní prostředek (IT nebo PP apod.), na kterém se tato data zároveň zpracují. Pokrok a dostupnost mikropočítačů, které navíc mají výborné programové vybavení, umožňuje takto zpracovat i takové úlohy, které předtím vyžadovaly rozsáhlé výpočetní systémy. Tak se realizuje úplné zpracování např. skladové evidence, dopravy, živočišné výroby, mzdy, fakturace, ale také účetnictví.

Nevedou se žádné centrální soubory (s výjimkou zkráceného souboru pracovníků). Základním organizačním útvarem, ve kterém je úplně uskutečněno integrované zpracování dat je závod. Velké závody mohou být dekomponovány až na provozy.

Princip *agregace dat* se uskutečňuje tím, že data z nejnižšího stupně řízení se po zpracování vybírají nebo sčítají (kumulují) a na vyšší stupeň řízení se odesílají již v souhrnné formě. Takto postupně se na vyšší stupeň řízení (a tedy na počítačové stanice) přenášejí relativně malá množství dat – přitom ale taková, která jsou nezbytně nutná pro daný stupeň řízení.

Princip *ochrany dat* před neoprávněným zásahem znamená, že data mohou být dostupná (tj. čtena nebo přepisována) pouze při splnění předem stanovených podmínek. Tyto podmínky jsou:

- heslo,
- přístupové právo v členění všichni, skupina, člen skupiny.

Ochrana dat se realizuje také systémem archivace a protokolováním dat vstupujících do zpracování.

Princip *stavebnice* je zajištěn využitím modulů mikropočítače TNS a odpovídajících softwarových prostředků. Obě tyto složky jsou detailně popsány v následujícím textu.

Hardware

Základ hardware tvoří 19" kazeta s kartami mikropočítače TNS a příslušnými dalšími IF kartami. Systém se obsluhuje přes „problémově orientovanou“ klávesnici a jeden či více televizních monitorů.

Základním paměťovým médiem je dvojitý floppy disk MF 3200 s kapacitou 2 x 256 kB. Nejvýkonnějším periferním zařízením je řádková tiskárna VIDEOTON 23 000 (600 řádků/min.).

Jádro systému tvoří základní inovovaná sestava mikropočítače TNS-64, tvořená moduly: CPU, INT, DRAM 64k, PROM, KBD-TVD, FLP, UVI a ASK.

Deska **CPU** je základní deskou mikroprocesorového systému TNS. Zajišťuje dekódování instrukcí, zesílení signálů a generování všech řídicích signálů systému. Základní funkci zajišťuje mikroprocesor U 880D (NDR). Dále deska obsahuje podpůrné obvody, jako jsou zesilovač sběrnice, generace speciálních řídicích signálů a generátor základního hodinového kmitočtu 2,5 MHz. Deska se zasouvá do libovolné pozice expanderu. Deska se používá ve spojení s deskou TNS – INT, která zajišťuje možnost práce s přerušením a umožňuje připojení paměti a periférii ze souboru SPU 800.

INT

Deska **TNS – INT** je druhou základní deskou systému TNS. Základní funkcí desky je generování vektorového přerušení od jednotlivých periférií s dynamicky řízenou prioritou. Dále deska vytváří potřebné signály pro paměti ze souboru SPU 800.

DRAM 64k

Jde o základní desku operační paměti RAM 64 kB, osazenou obvody MH4116. Dynamická paměť RAM slouží ve fázi tvorby systému k uložení vlastního programu, ve fázi trvalého provozu jako paměť pro data.

PROM

Jde o kartu pevné paměti, určenou pro jádro operačních systémů i další rutinní programy. Je osazena 32 IO typu MH 74S287, což představuje 4 kB nebo MH 74S571, což představuje 8 kB. Do systému je možno zapojit více karet PROM, neb signál ROMEN blokuje čtení ze stejné adresovaných paměti RAM.

KBD – TVD

Karta umožňuje připojení komerčního černobílého televizního přijímače přes anténní zdířky. Obrazovka obsahuje 64 x 16 alfanumerických znaků nebo 128 x 48 bodů v semigrafickém režimu.

FLP

Karta připojení floppy disků MF 3200 (norma ECMA/TC 19/7578 přes řadič KORD). Jsou použity diskety s jednostranným záznamem o jednoduché hustotě, kompatibilní s IBM 3740.

UVI

Karta spojení systému s libovolnými výstupními perifériemi, která zabezpečuje adresní výběr zvolené výstupní periférie, zápis osmibitového znaku do vyrovnávací paměti, zesílení signálů a řízení pracovního cyklu. Pro každé výstupní zařízení nutno nastavit adresu a typ.

ASK

Sériový kanál umožňující přenos v režimu proudové smyčky, modemové úrovně V 24 i komutovaného třístavového standardu IBM. Přenosová rychlost 56 až 19 200 Bd.

Pro průmyslové aplikace v reálném čase možno do systému začlenit další moduly, a to především:

RTC

Hodiny reálného času zabezpečují načítání reálného času v rozsahu 24 hodin. Reálný čas je možno kdykoliv softwarově nastavit nebo číst, a to s přesností 0,01. Modul nezpůsobí přerušování v systému.

TIM

Jde o modul periodického přerušování s programovatelným časovým intervalem. Je určen pro periodické přerušování chodu procesoru s nastavitelnou periodou za účelem aktivování procesoru nebo zásahu, který se cyklicky opakuje.

BINOUT

Jednotka dvouhodnotových signálů. Deska obsahuje 24 kanálů volitelné úrovně TTL (5 V logika) nebo DTL (12 V logika). Karta zabezpečuje ovládání akčních prvků prostřednictvím příslušných výkonových spínacích prvků. Kombinace nastavení jednotlivých kanálů se provádí softwarově, adresací pomocí znaků ASCII.

BININ

Jednotka pro vstup šestnácti dvouhodnotových opticky oddělených signálů. Zabezpečuje vyhodnocení sledovaných vnějších procesů, které generují signály v hodnotě logická nula a logická jedna. Deska obsahuje 32 vstupů volitelné úrovně TTL (5 V logika) nebo DTL (12 V logika). Načtení hodnoty signálu z BININ se provádí softwarově.

A/D převodník

Dvanáctibitový A/D převodník zajišťuje převod analogové veličiny na číselnou hodnotu. Vstupní měřený rozsah je ± 5 V nebo 0 až 10 V. Doba převodu 200 μ s, vstupní odpor 100 M Ω .

Releový přepínač měřicích míst

Releový přepínač měřicích míst je osazen 8 dvojžabčkovými relé a umožňuje přepínat 8 vstupů na společný výstup. K systému je možno připojit veškeré periférie systému SPU 800: snímač DP PS 1500, děrovač DP DT 105, tiskárnu CONSUL 2111 (DLM 180), kazetopáskovou paměť SKP (2x KPP 800), AZJ 6416 s klávesnicí CONSUL.

Software

V současnosti je možno systémové software rozdělit do dvou skupin:

1. OS COBRA
2. OS DELAS + SBASIC

1. Operační systém COBRA

je jednoduší uživatelský víceprogramový systém. Umožňuje užívat všechna přídavná zařízení, ovládat přímo a řídit celý počítačový systém TNS. Prvkem systému COBRA je interpret a překladáč jazyka SBASIC. Je vybudovaný rozšířením jazyka BASIC o příkazy na ovládání a systémové přiřazování přídavných zařízení, spouštění jiných programů, organizaci souborů na vnějších pamětech atd. V tomto jazyku je velmi pohodlné programování vstup/výstupních operací se soubory na magnetických diskových pamětech a to s přístupy sekvencemi, náhodnými i podle klíče.

Interpreter CBASIC je možno použít též jako procesor pro jazyk na řízení úloh (KCL). V tomto jazyku je možno programovat úlohy, které jsou překrývané, což znamená, že celý program nemusí být v operační paměti přítomen, přičemž do paměti se přenesou v případě potřeby některá jeho část z vnější paměti. Též samotný překladáč jazyka SBASIC je překrývaný. Operační systém COBRA též obsluhuje programy jako ASSEMBLER, EDITOR, případně jiné služební programy na ulehčení práce uživateli.

V současnosti je připravován i operační systém CP/M. Operační systém CP/M je systém, který obsahuje překladáče programovacích jazyků BASIC, FORTRAN, PASCAL. Je určen hlavně pro uživatele, kteří mají vybudované programové vybavení v některém z těchto jazyků a chtějí plynule přejít na používání systému TNS.

2. Operační systém SBASIC + DELAS je interpreter jazyka BASIC. Proti systému COBRA má tu výhodu, že nepotřebuje systémové médium. Stručná charakteristika SBASICu je:

- Ukládání programů na kazetopáskovou jednotku KPP800, děrnou pásku, výhledově na běžný magnetofon.
- Ukládání dat na kazetopáskovou jednotku KPP800, děrnou pásku, výhledově na běžný magnetofon.
- Definice typů čísel, celočíselné v pevné čárce (2 Byte), jednoduché přesnosti v plovoucí čárce (4 Byte), dvojité přesnosti v plovoucí čárce (8 Byte).
- Přístup na I/O brány na úrovni BASICu.
- Definice adresy I/O brány přímo v příkazu PRINT a volba typu zabezpečení (parita, kontrolní součet).
- Možnost vkládat více příkazů do jednoho řádku.
- Výkonný řádkový editor.

Nové verze SBASICu jsou zaměřeny na řízení technologických procesů. Vyznačují se novými příkazy a funkcemi, které slouží k práci s A/D převodníkem a s hodinami reálného času. Nové příkazy a funkce jsou:

- **ADC K** funkce, jejíž hodnota je výsledek A/D převodu. K je číslo kanálu.
- **TIM N** funkce, jejíž hodnota je okamžitý čas – hodiny, minuty, sekundy nebo desítky milisekund.
- **STIM** příkaz pro nastavení reálného času.

DELAS je systém pro vývoj programů v JSA. Zahrnuje textový editor, relativní assembler, relativní zavaděč a programové vybavení pro ladění programů. Systémové médium pro DELAS jsou kazety v mechanikách KPP800. Systém DELAS umožňuje pořizovat zdrojové programy, překládat a spojovat několik relativních

programů do jednoho absolutního modulu. Zdrojové, relativní a absolutní programy lze uchovávat na kazetách.

Programové vybavení pro ladění programů má příkazy pro:

- Zavádění programů z kazet a ukládání na kazety.
- Práci s děrnou páskou.
- Modifikace a zobrazení paměti.
- Zobrazení a modifikaci I/O bran.
- Zobrazování přenášení a komparaci bloků paměti.
- Zobrazení a modifikaci bloků paměti.
- Přenášení a srovnání bloků paměti.
- Zobrazení a modifikace registrů.
- Nastavení bodu zastavení laděného programu.
- Spuštění programu.
- Krokování programu po jednotlivých instrukcích se zobrazováním všech registrů, nebo pouze adresy.
- Spuštění strojového programu s trasováním.

Aplikace AGROSYSTÉMU

Z prvků výše uvedeného AGROSYSTÉMU je možno vytvářet problémově orientované sestavy pro sociálně ekonomické výpočty, operativní řízení, vědecko-technické výpočty, řízení technologických procesů.

V budoucnu se budou tyto sféry stále více prolínat až do stadia, kdy vznikne ucelený hierarchický integrovaný systém řízení zemědělského podniku i nadpodnikových sfér.

V JZD Slušovice jsou v současné době řešeny všechny oblasti výše uvedených aplikací, a to po stránce systémové analýzy, vývoje technických prostředků i programového vybavení. Jako příklad možno uvést mzdovou a skladovou agendu, operativní řízení dopravy, výživy a reprodukce stáda, zemědělskou statistiku i přímé řízení technologických procesů (fermentace, velkokapacitní stáje).

Js



Finále PROG '83 na AGROSYSTÉMU

Podle slibu v předchozím čísle zveřejňujeme nejlépe ohodnocený a nejrychleji pracující program z obou soutěžních úloh finále soutěže v programování malé výpočetní techniky PROG '83.

FINALE - KATEGORIE B A S I C

SOUTEŽNÍ ÚLOHA 'MAPA'

PORADÍ : 3.
AUTOR : MATOUŠEK JIRI
BYDLISTE : PRAHA 10
HODNOCENÍ : 4,8
VEK : 20

```
10 DEFINT A-Z
20 DIM L1(200),HE(200)
30 RETURN
500 V=0:CM=0
510 FOR I=0 TO X
520 FOR J=0 TO Y
530 P=Z(I,J)
540 IF P=0 THEN 1000
550 IF P<0 THEN 600
560 CM=CM+1:V=V+1
565 Z(I,J)=CM:P=CM
570 HE(CM)=CM:L1(CM)=0
600 IF I<X THEN IF Z(I+1,J) THEN Z(I+1,J)=P
610 IF J=Y THEN 1000
620 R=Z(I,J+1)
630 IF R=0 THEN Z(I,J+1)=P:GOTO 1000
640 IF R=0 THEN 1000
645 IF HE(R)=HE(P) THEN 1000
650 V=V-1:GOSUB 1500
1000 NEXT J
1010 NEXT I
1020 RETURN
1500 L1=HE(P):L2=HE(R)
1510 IF L1<L2 THEN L=L1 ELSE L=L2
1520 ML=0
1530 IF L1=0 OR L2=0 THEN 1600
1540 IF L1<L2 THEN ML=L1:L1=L1+1 ELSE ML=L2:L2=L2+1
1550 HE(ML)=L1:L1(ML)=ML
1555 GOTO 1530
1600 IF L1=0 THEN ML=L2 ELSE ML=L1
1610 L1(ML)=ML
1620 IF ML<0 THEN HE(ML)=L:ML=L1(ML):GOTO 1620
1630 RETURN
```

FINALE - KATEGORIE B A S I C

SOUTEŽNÍ ÚLOHA 'MAPA'

PORADÍ : 1.
AUTOR : ING. KVETON RADOMIL
BYDLISTE : IVANKA PŘI DUNAJI
HODNOCENÍ : 2,3
VEK : 29

```
10 REM
20 DEFINT J-K
30 RETURN
500 V=0
505 FOR I=1 TO X-1:FOR J=1 TO Y-1
510 IF Z(I,J)=0 THEN 1000
520 V=V+1
530 K=1:I=I1:J=J1
540 Z(I,J)=K
550 K=K+1
560 IF Z(I,J+1)=-1 THEN J=J+1:GOTO 540
570 IF Z(I+1,J)=-1 THEN I=I+1:GOTO 540
580 IF Z(I,J-1)=-1 THEN J=J-1:GOTO 540
590 IF Z(I-1,J)=-1 THEN I=I-1:GOTO 540
600 Z(I,J)=0:K=K-2:IF K=0 THEN 1000
610 IF Z(I,J+1)=K THEN J=J+1:GOTO 550
620 IF Z(I+1,J)=K THEN I=I+1:GOTO 550
630 IF Z(I,J-1)=K THEN J=J-1:GOTO 550
640 IF Z(I-1,J)=K THEN I=I-1:GOTO 550
1000 NEXT J:NEXT I
1010 RETURN
```

Nejrychlejší (vlevo) a nejlépe ohodnocený program na řešení úlohy „Mapa“

FINALE - KATEGORIE B A S I C

DOMACÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHA 'DISPEČINK'

PORADÍ : 1.
AUTOR : KOSTURIK SVATOPLUK
BYDLISTE : HAVÍROV-MĚSTO

HODNOCENÍ : 3,8
VEK : 33

```
10 DIM A1(3,3)
20 A1(1,1)=4:A1(1,2)=5:A1(1,3)=17
30 A1(2,1)=6:A1(2,2)=3:A1(2,3)=15
40 A1(3,1)=7:A1(3,2)=6:A1(3,3)=9
50 DIM A2(3)
60 A2(1)=100:A2(2)=200:A2(3)=500
70 DIM N(3)
80 B1=0:B2=0:C=0:S=0:RETURN
1000 IF VD(1,1)*VD(2,1)*VD(3,1)=0 THEN 1070
1010 IF VP+VF(0)=0 THEN 1080
1020 ZA=2
1030 FOR ZD=1 TO 3
1040 IF VD(ZD,1)=0 THEN 1060
1050 IF VD(ZD,3)=A1(ZD,ZD) THEN RETURN
1060 NEXT ZD
1070 ZA=0:RETURN
1080 ZA=1:C=0
1090 IF VP=0 AND VF(0)=1 THEN RETURN
1100 IF VF(1)=VP THEN 1120
1110 ZA=3:S=VF(1):GOTO 1130
1120 ZA=4:S=VP
1130 C=C+1
1140 IF S=0 THEN 1270
1150 B1=0:B2=30000
1160 FOR ZD=1 TO 3
1170 IF VD(ZD,1)=0 THEN 1220
1180 IF VD(ZD,3)=A1(ZD,S) THEN 1200
1190 ZA=2:RETURN
1200 IF B1=0 OR S>B1 THEN B1=ZD
1210 IF ZD=S THEN RETURN
1220 N(S)=VD(ZD,2)+A1(ZD,S)*A2(S)
1230 IF B2=N(S) THEN B2=N(S)
1240 NEXT ZD
1250 ZD=B1
1260 IF N(B1)=B2 OR VF(1)=VP THEN RETURN
1270 IF C=2 THEN 1070
1280 IF ZA=4 THEN GOTO 1110 ELSE GOTO 1120
```

FINALE - KATEGORIE B A S I C

DOMACÍ SOUTĚŽNÍ ÚLOHA 'DISPEČINK'

PORADÍ : 10.
AUTOR : MARYNIAK EDUARD
BYDLISTE : HLHOVEC

HODNOCENÍ : 10,2
VEK : 28

```
10 DEFINT A=0: DIM C(3,3), M(3), N(3), O(3), A(4)
20 FOR I=1 TO 3: FOR J=1 TO 3
30 READ C(I,J)
40 NEXT J: NEXT I
50 FOR I=1 TO 3
60 READ M(I), N(I), O(I)
70 NEXT I
80 DATA 4,5,17,6,3,15,7,6,9
82 DATA 4,17,10,3,15,12,6,9,14
90 RETURN
1000 ZA=0: IF VP=0 AND VF(0)=1 THEN ZA=1: RETURN
1010 A(3)=VF(1): A(4)=VP
1020 FOR ZD=1 TO 3
1030 IF VD(ZD,2) THEN 1230
1040 IF VD(ZD,3)=M(ZD) THEN ZA=2: RETURN
1050 FOR I=3 TO 4
1060 IF A(I)=ZD AND VD(ZD,3)=C(ZD,ZD) THEN ZA=1: RETURN
1070 NEXT I
1080 FOR I=3 TO 4: A(I)=I
1090 IF A=0 THEN 1150
1100 B=VD(A,2)+C(A,A): C=C(ZD,A)
1110 IF VD(A,1)+4 AND VD(A,3)=VD(A,2)+C(A,A) THEN B=B+5
1120 IF VD(ZD,3)=C THEN 1150
1130 IF B<C THEN ZA=1: RETURN
1140 IF VF(2)=VF(1) AND VP=VF(1) THEN ZA=1: RETURN
1150 NEXT I
1160 IF ZD=VF(2) OR ZD=VF(3) THEN 1210
1170 FOR I=3 TO 4: A(I)=I
1180 IF A AND VD(ZD,3)=C(ZD,A) THEN ZA=1: RETURN
1190 NEXT I
1200 IF VD(ZD,3)=O(ZD) AND VF(0)=2 THEN ZA=2: RETURN
1210 IF VD(ZD,3)=N(ZD) AND VF(0)=0 THEN ZA=2: RETURN
1220 IF VD(ZD,3)=C(ZD,ZD) THEN ZA=2: RETURN
1230 NEXT ZD
1240 RETURN
```

PRO UŽIVATELE ZX 81

Doplnění ZX81 o tlačítko RESET

Předností tohoto tlačítka je, že v případech, kdy se počítač vymkne z programu, není nutno zjednat nápravu odpojením od sítě. Přitom je úprava velice jednoduchá a je škoda, že ZX81 není tímto tlačítkem vybaven již od výrobce. Tlačítko připájíme dvěma tenkými přívody mezi vývod 26 IC3 a zem, to znamená na přívody kondenzátoru C5.

Videovýstup ZX81

Pokud má někdo televizor s výstupem pro videomagnetofon, pak se vyplatí opatřit počítač ZX81 maličkostí, kterou výrobce opomenul: výstupem pro monitor. Výsledkem je perfektně ostrý a nekmitající obraz bez poruch. Otevřeme-li ZX81 a díváme se na desku s plošnými spoji zepředu a shora, vidíme bez potíží dva přívody do vř. modulátoru. Pro náš účel potřebujeme levý, který vychází z bodu označeného na desce UK2. K tomuto bodu připájíme střed tenkého stíněného kabelu o impedanci 70 Ω. Stínění připájíme k široké zemnicí dráze, která na desce vede kolem zmíněného bodu. Kabel vyvedeme ven nebo zakončíme miniaturním konektorem.

Rozšíření paměti ZX81

Vnitřní paměť RAM u základní verze ZX81 lze poměrně jednoduše zvětšit na dvojnásobnou velikost, tj. 2kByte. Zvětše-

ni spočívá v přímé náhradě integrovaného obvodu a nepatrně změně. Na desce s plošnými spoji v ZX81 se pro osazení RAM používá dvou variant:

1. IO4a a IO4b – 2 kusy 2114,
2. IO4 – 1 kus 4118.


U obou variant jsou obvody umístěny v objímkách. Úprava je pro ně společná a spočívá v přímé náhradě IO4 obvodem 6116 (RAM 2kx8). Kromě toho je nutno vložit a připájet drátový můstek předtištěný na desce jako L 2. Tím je tato jednoduchá a laciná (cena 6116 je 15 DM) úprava skončena.

Akustická kontrola pro fóliovou klávesnici ZX81


Při práci s klávesnicí ZX81 chybí jakákoli možnost kontroly hmatem, zda bylo tlačítko skutečně stisknuto. Přesvědčit se lze jedině na stínítku obrazovky, což je po každém stisku nepohodlné a zdržuje to. Tak se často stává, že výsledný text je zkreslen o chybějící části, jejichž vepisování pomocí kurzoru zdržuje. Navržený doplněk (obr. 1) umožňuje akustickou kontrolu stisku. Při stisku libovolného tlačítka zazní krátký tón. Nahradíme-li C1 zkratem, zní tón po celou dobu stisku. Výška tónu se dá ovlivnit kombinací R3 C4. Návrh destičky s plošnými spoji, která se do počítače pohodlně vejde, je na obr. 2. Rozložení součástí je na obr. 3.

Seznam součástí:


IO1	MM(CD) 4093
T1	KC508
D1 až D3	KA261
R1 až R3	TR 501/1 MΩ
C1	TE 981/10 μF
C2, C3	TK987/33 nF
C4	TK987/1,8 nF
Rv + Rr	= 100 Ω

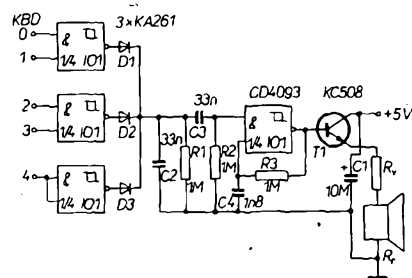

Obr. 1. Zapojení akustické kontroly

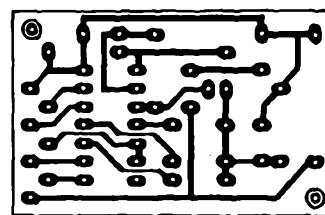

Obr. 2. Obrázek plošných spojů S09 zapojení z obr. 1

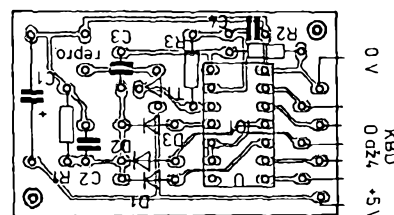

Obr. 3. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji S09

```

5770 IF K1=0 THEN S780
5772 F=2
5773 GOSUB 4500
5774 PRINT H$
5775 F=4
5776 D=Z1+1
5777 GOSUB 4500
5778 PRINT TAB(16);H$;TAB(20);
5780 D=INT((W7+W4)/256)
5782 W(Z1+1-W7)=D
5783 IF K1=0 THEN S788
5784 F=2
5785 GOSUB 4500
5786 PRINT H$
5787 PRINT " "
5788 Z0=A
5789 GOSUB S910
5790 IF Q=0 THEN S742
5795 IF W11=1 THEN A284
5800 IF A$=" " THEN 6000
5802 IF P1=777 THEN S960
5803 IF C=2 THEN S860
5805 C$=H$
5806 GOSUB S900
5807 IF Q=0 THEN S825
5808 IF W5+W6+1)N-J THEN S710
5809 S$(N-W5-W6)=G$
5810 W(N-W5-W6)=W0+W10
5811 W13=-3
5812 W12=W0+W10
5813 W6=W6+1
5814 W10=W10+1
5815 GOSUB S845
5816 IF Q=0 THEN 6000
5817 W(N-W5-W6+1)=-W12
5818 W12=-W12
5819 W10=W10+1
5820 GOTO 6000
5825 W13=-3
5826 GOSUB S845
5827 IF Q=0 THEN S835
5828 IF W(N-Z0) < 0 THEN S840
5829 PRINT " "
5830 PRINT " * TRANSLATED SYMBOLIC VARIABLE ";H$;" IS NOT 16 BITS VARIABLE !!!"
5831 PRINT " "
5832 GOTO S674
5835 IF W(N-Z0)=0 THEN S840
5836 PRINT
5837 PRINT " * TRANSLATED SYMBOLIC VARIABLE ";H$;" IS NOT 8 BITS VARIABLE !!!"
5838 PRINT " "
5839 GOTO S674
5840 W12=W(N-Z0)
5841 GOTO A000
5845 Q=1
5846 IF C=6 THEN S855
5848 IF D$="STA " THEN S855
5849 IF D$="LDA " THEN S855
5850 IF D$="LHLD" THEN S855
5851 IF D$="SHLD" THEN S855
5852 Q=0
5855 RETURN
5860 C$=" "
5861 GOSUB S900
5863 IF Q=0 THEN S800
5865 IF W5+W6+1)N-J THEN S710
5866 S$(N-W5-W6)=G$
5867 W(N-W5-W6)=-(W7+W4+1)
5868 W13=-4
5869 W12=-(W7+W4+1)
5870 W5=W5+1
5871 W9=W9+1
5873 IF K1=0 THEN 6000
5875 PRINT " "
5876 PRINT " * HOLD NOT ALLOCATED SYMBOLIC LABEL ";H$;" ???"
5877 PRINT " "
5878 GOTO A000
5880 IF W(N-Z0) < 0 THEN S865
5882 W13=INT(W(N-Z0)/256)
5883 W12=W(N-Z0)-256*W13
5885 GOTO A000

```

```

6050 D=W13
6052 GOSUB 4500
6053 PRINT H$
6055 GOTO 6200
6060 IF W12=0 THEN 6070
6062 W(W4)=W12
6063 W4=W4+1
6064 IF K1=0 THEN 6070
6065 PRINT "XX ";
6070 W(W4)=W12
6071 W4=W4+1
6073 IF K1=0 THEN 6200
6075 PRINT "XX ( ";
6076 IF W12=0 THEN 6078
6077 PRINT "16 BITS ";
6078 PRINT "SYMBOLIC VARIABLE ";H$;" )"
6079 GOTO 6200
6085 W(W4)=W12
6086 W(W4+1)=W12
6088 W4=W4+2
6090 IF K1=0 THEN 6200
6092 PRINT "XX XX ( NOT ALLOCATED SYMBOLIC LABEL ";H$;" )"
6200 (U=U+1)
6202 IF U=J THEN 5654
6203 PRINT " "
6204 PRINT " "
6207 PRINT " * END OF SOURCE MNEMONIC LINES      XXX"
6210 PRINT " "
6212 PRINT " * ";T$;" TRANSLATION SUCCESSFUL      XXX"
6215 GOSUB 5480
6218 IF W9=0 THEN 6300
6220 PRINT " "
6222 PRINT " "
6223 PRINT " * TOTAL";W9;" NOT ALLOCATED TRANSLATED SYMBOLIC LABELS !!!"
6230 PRINT " "
6232 PRINT " "
6233 PRINT "SUPPLEMENTARY DIRECT ALLOCATE THESE SYMBOLIC LABELS      Y/N ";
6235 INPUT G$
6237 IF G$="N" THEN 6290
6240 PRINT " "
6241 (J=J+1)
6242 IF W5+W6=0 THEN 5926
6243 IF W(M-U)=0 THEN 6285
6245 G$=S$(M-U)
6246 F$=SEG$(G$,1,1)
6247 IF F$("<") THEN 6285
6250 GOSUB 5900
6251 IF Z0(U) THEN 6285
6252 L$=SEG$(G$,2,32)
6253 PRINT " "
6254 PRINT " "
6255 PRINT "DIRECT ALLOCATE SYMBOLIC LABEL ";L$;"      Y/N ";
6256 INPUT G$
6258 IF G$="N" THEN 6285
6260 PRINT " "
6261 F=F+1
6262 PRINT " "
6263 PRINT "TRANSLATE SYMBOLIC LABEL ";L$;" WITH ADDRESS ";
6265 INPUT H$
6266 PRINT " "
6267 GOSUB 4800
6268 IF Q(X) THEN 6260
6270 W1=1
6272 Z0=U
6273 W12=W4
6274 W4=D-W7
6276 G$="";AL$
6278 GOTO 5730
6284 W4=W12
6285 U=U+1
6286 IF U(W5+W6) THEN 6243
6288 IF W9=0 THEN 6300
6290 PRINT " "
6292 PRINT " * ";T$;" TRANSLATION ENDED WITH";W9;"SYMBOLIC REQUESTS"
6293 PRINT "      TO FOLLOWING CONTINUED TRANSLATION      XXX"
6295 GOTO 5820
6300 PRINT " "
6310 PRINT " * ";T$;" TRANSLATION ENDED WITH NO REQUESTS      XXX"
6315 GOTO 5820

```

```

7000 PRINT " "
7002 GOSUB 7220
7003 GOSUB 7130
7005 GOSUB 7150
7006 GOSUB 7170
7008 PRINT " "
7010 PRINT " "
7011 PRINT
7012 PRINT "DEFINE SIMULATOR WORKSPACE 'AREA1'          Y/N ";
7013 INPUT C$
7015 IF C$="N" THEN 7065
7020 PRINT " "
7021 F=4
7022 PRINT
7024 PRINT "ENTER SIMULATOR WORKSPACE 'AREA1' START ADDRESS ";
7025 INPUT H$
7026 PRINT " "
7027 GOSUB 4800
7028 IF Q<0 THEN 7020
7032 GOSUB 7245
7033 IF Q<0 THEN 7040
7035 PRINT "* DEFINED SIMULATOR WORKSPACE 'AREA1' START ADDRESS"
7036 PRINT " AND EXISTING SIMULATOR WORKSPACE OVERLAPPED !!!"
7037 GOSUB 7170
7038 PRINT " "
7039 GOTO 7020
7040 W0=D
7041 PRINT " "
7042 PRINT
7043 PRINT "ENTER SIMULATOR WORKSPACE 'AREA1' END ADDRESS ";
7044 INPUT H$
7045 PRINT " "
7046 GOSUB 4800
7047 IF Q<0 THEN 7041
7048 IF D=W0 THEN 7051
7049 PRINT "* DEFINED END ADDRESS MUST BE GREATER THEN START ADDRESS !!!"
7050 GOTO 7041
7051 GOSUB 7270
7052 IF Q=0 THEN 7060
7053 IF Q=2 THEN 7056
7054 PRINT "* DEFINED SIMULATOR WORKSPACE 'AREA1'"
7055 PRINT " AND EXISTING SIMULATOR WORKSPACE OVERLAPPED !!!"
7056 GOSUB 7170
7058 GOTO 7008
7060 W12=W0
7062 W14=W1-W0+1
7063 GOSUB 7170
7064 PRINT " "
7065 PRINT " "
7066 PRINT
7067 PRINT "DEFINE SIMULATOR WORKSPACE 'AREA2'          Y/N ";
7068 INPUT C$
7069 IF C$="N" THEN 7115
7070 PRINT " "
7071 F=4
7072 PRINT
7074 PRINT "ENTER SIMULATOR WORKSPACE 'AREA2' START ADDRESS ";
7075 INPUT H$
7076 PRINT " "
7077 GOSUB 4800
7078 IF Q<0 THEN 7070
7080 GOSUB 7245
7081 IF Q<0 THEN 7088
7082 PRINT "* DEFINED SIMULATOR WORKSPACE 'AREA2' START ADDRESS"
7083 PRINT " AND EXISTING SIMULATOR WORKSPACE OVERLAPPED !!!"
7084 GOSUB 7170
7085 PRINT " "
7086 GOTO 7070
7088 W0=D
7089 PRINT " "
7090 PRINT
7091 PRINT
7092 PRINT "ENTER SIMULATOR WORKSPACE 'AREA2' END ADDRESS ";
7093 INPUT H$
7094 PRINT " "
7095 GOSUB 4800
7096 IF Q<0 THEN 7090
7098 IF D=W0 THEN 7102
7099 PRINT "* DEFINED END ADDRESS MUST BE GREATER THEN START ADDRESS !!!"
7100 GOTO 7090
7102 GOSUB 7270

```

```

5900 D=1
5902 Z0=0
5905 IF W5*W6=0 THEN 5909
5906 IF S*(N-Z0)/D THEN 5910
5907 A=Z0
5908 Q=0
5909 RETURN
5910 Q=1
5912 Z0=Z0+1
5913 IF Z0<W5*W6 THEN 5905
5915 RETURN
5920 Z1=0
5922 IF W5*W6=0 THEN 5926
5923 IF D=0 THEN 5930
5924 Z1=Z1+1
5925 IF Z1<W5*W6 THEN 5923
5926 PRINT " "
5927 PRINT " * SYMBOLIC TRANSLATION TABLE HAS BEEN DESTROYED !!! "
5928 GOTO 5712
5930 PRINT "XX ( ";
5932 G=0
5933 F=SEG$(G$,1,1)
5935 IF F<>" " THEN 5940
5936 F=SEG$(G$,2,32)
5937 PRINT "NOT ALLOCATED SYMBOLIC LABEL ";F;" )"
5938 GOTO 5160
5940 IF W*(N-Z1)=0 THEN 5945
5942 PRINT "16 BITS ";
5945 PRINT "SYMBOLIC VARIABLE ";G;" )"
5947 GOTO 5160
5948 F=SEG$(H$,F+1,F+1)
5949 H=SEG$(H$,1,F)
5953 IF F<"D" THEN 5970
5955 GOSUB 4000
5956 GOTO 5971
5970 GOSUB 5980
5971 W12=D-256*INT(D/256)
5973 IF F=2 THEN 6000
5975 W13=INT(D/256)
5977 GOTO 6000
5980 D=0
5982 Z0=1
5984 F=SEG$(H$,Z0,Z0)
5986 H=VAL(F$)
5990 D=D+H*10*(F-Z0)
5992 Z0=Z0+1
5994 IF Z0<F THEN 5984
5996 RETURN
6000 W(W4)=P
6002 W4=W4+1
6005 IF K1=0 THEN 6020
6007 F=4
6008 D=W7+W4-1
6010 GOSUB 4500
6012 PRINT TAB(40);H$;TAB(4);
6014 F=2
6015 D=P
6016 GOSUB 4500
6018 PRINT H$;" ";
6020 IF W13=-4 THEN 6005
6021 IF W13=-3 THEN 6000
6022 IF W13=-1 THEN 6000
6023 IF W12=-1 THEN 6035
6025 W(W4)=W12
6026 W4=W4+1
6028 IF K1=0 THEN 6200
6030 F=2
6031 D=W12
6033 GOTO 6052
6035 IF K1=0 THEN 6200
6037 PRINT " "
6038 GOTO 6200
6040 W(W4)=W12
6041 W(W4+1)=W13
6042 W4=W4+2
6043 IF K1=0 THEN 6200
6045 F=2
6046 D=W12
6047 GOSUB 4500
6048 PRINT H$;" ";

```


Pomocí tří vstupů pro „enable“ obvodu lze systém jednoduše rozšířit. U velmi rozsáhlých systémů lze dekodéry 8205 spojit do kaskád, takže na každý dekodér je připojeno dalších osm těchto obvodů. Lze tak libovolně rozšiřovat paměť.

Obvod 8205 se dodává ve standardním pouzdrů DIL se 16 vývody a je určen pro teplotní rozsah (okolní teplota) od 0 do 75° C. Použitím bipolárních tranzistorů spolu se Schottkyho bariérovými diodami se dosahuje velkých spínacích rychlostí.

Popis funkce

8205 obsahuje jeden dekodér 1 z 8. Vyrábí z tříbitového lineárního kódu pomocí hradlové matice aktivní log. 0 na tom výstupu, který odpovídá vstupnímu kódu. Je-li např. binární kód 101 na vstupech A0, A1 a A2 obvod je aktivován, vznikne signál log. 0 pouze na výstupu 05. Všechny ostatní výstupy se nacházejí ve stavu log. 1.

V mnoha případech je nutné synchronizovat výstupy s celým systémem signálem ENABLE. Tato hradlovací funkce je v 8205 zabudována. Tři vstupy „enable“ vytvářejí (E1, E2, E3) logický součin (AND) a vyrábějí signál ENABLE pro dekodér.

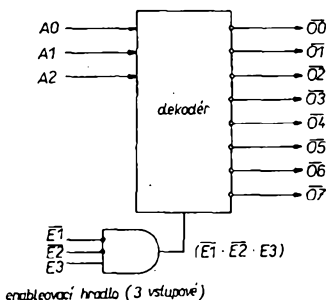


Obr. 80. Vytváření signálu ENABLE pro 8205.


Použití

8205 lze použít mnohostranně v mikropočítačovém systému pro výběr vstupních a výstupních zařízení a pro výběr paměťových obvodů přes adresovou sběrnici. Následující zapojení uvádí typické použití 8205. Adresové vodiče jsou zde dekodovány pomocí tří obvodů 8205. Pro realizování binárního dekodéru 1 z 24 není zapotřebí žádných externích hradel a připojením jednoho nebo dvou invertorů je možné další rozšíření zapojení. Podobným způsobem se dá s tímto obvodem realizovat jednoduchý interface pro systém 24 Kbytově paměti. Jako paměť se používají obvody ROM nebo RAM, v tomto případě zejména 8308 nebo 8102. Tyto obvody mají deset adresových vstupů a jeden vstup pro výběr čipu (CS) aktivní při log. 0. Adresové vstupy nižšího řádu A0 až A9 přicházejí od mikroprocesoru a jsou propojené prostřednictvím sběrnice se všemi paměťovými členy. Adresové bity vyššího řádu A10 až A14 jsou v 8205 dekodovány a zajistí volbu čipu, který aktivuje určité paměťové zařízení. Adresové bity nízkého řádu A0 až A9 označují určená místa uvnitř vybraného zařízení.

MIKROPROCESOR 8080

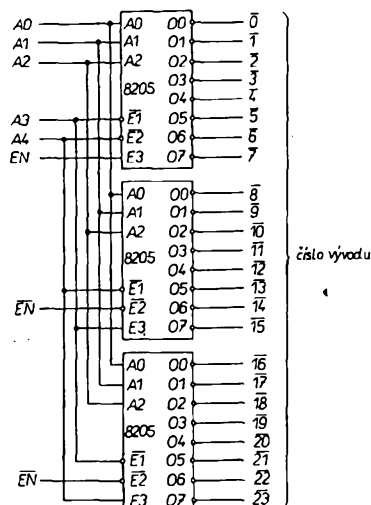

Obr. 81. Dekodér obvodů vstup/výstup

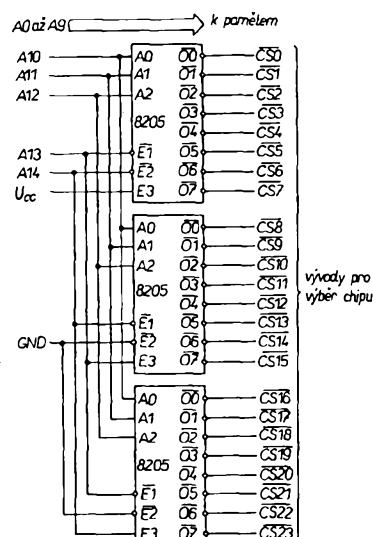


Obr. 82. 24 Kbytový interface pro paměť

Řídící jednotka priority přerušení 8214

- osm úrovní priority,
- registr pro právě platný stav,
- komparátor priority,
- možnost rozsáhlého rozšiřování,
- vysoká rychlost (50 ns),
- pouzdro DIL se 24 vývody.

Obvod 8214 je řídicí jednotka priority přerušení o osmi úrovních pro zjednodušení mikropočítačových systémů s řízeným přerušením. Určuje nejvyšší prioritou podle právě platného stavu a přerušuje systém se současným udáním vektoru označujícího obsluhu programu. Použitím výstupů s otevřeným kolektorem na výstupu pro přerušení a na výstupu pro vektor může být 8214 neomezeně rozšiřován. Potřebné řídicí signály pro zjednodušení této funkce jsou k dispozici. 8214 je určen pro podporu nejručnějších struktur s vek-

torovým přerušením. Jeho použitím se sníží počet obvodů potřebných pro mikropočítačový systém řízený přerušením.

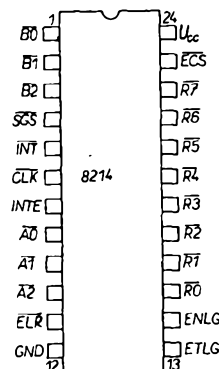

Obr. 83. Rozmístění vývodů obvodu 8214

Vstupy obvodu 8214.

R0 až R7	úrovně požadavků (R7 je nejvyšší prioritou)
B0 až B2	práve platný stav
SGS	výběr skupiny stavu
ECS	„enable“ právě platného stavu
INTE	„enable“ přerušení
CLR	generátor hodinových impulsů (pro klopný obvod INT)
ELR	„enable“ pro čtení
ETLG	„enable“ právě této úrovně skupiny

Výstupy obvodu 8214


A0 až A2	úrovně požadavků
INT	přerušení (aktivní při úrovni log. 0)
ENLG	„enable“ následující úrovně skupiny
Ucc	napájecí napětí (+5 V)
GND	zem (0 V)

Přerušení v mikropočítačových systémech

V mikropočítačových systémech je nutné vhodným způsobem brát v úvahu způsob zacházení se zařízeními vstup/výstup – klávesnicemi, zobrazovacími jednotkami, snímači a ostatními zařízeními, aby mikroprocesor mohl převzít pokud možno co nejvíce systémových úloh, aniž by nepříznivě ovlivňoval průchod dat.

Nejčastěji se pro obsluhu zmíněných zařízení používá dotazovací metoda (Polling). Při tomto postupu se musí procesor dotázat postupně jednoho zařízení po druhém, zda potřebuje obsluhu. To je ovšem pro hlavní program časově velice náročný proces, neboť vždy musí proběhnout tento dotazovací cyklus. Průchod dat je při této metodě negativně ovlivňován a úlohy, které může mikroprocesor převzít, jsou omezené.

Metoda, při které může mikroprocesor sledovat svůj hlavní program a na obsluhu periferního zařízení přechází teprve poté, byl-li o to periferním zařízením požádán, je pro mnohé případy výhodnější. Externí asynchronní vstupní operaci je procesor

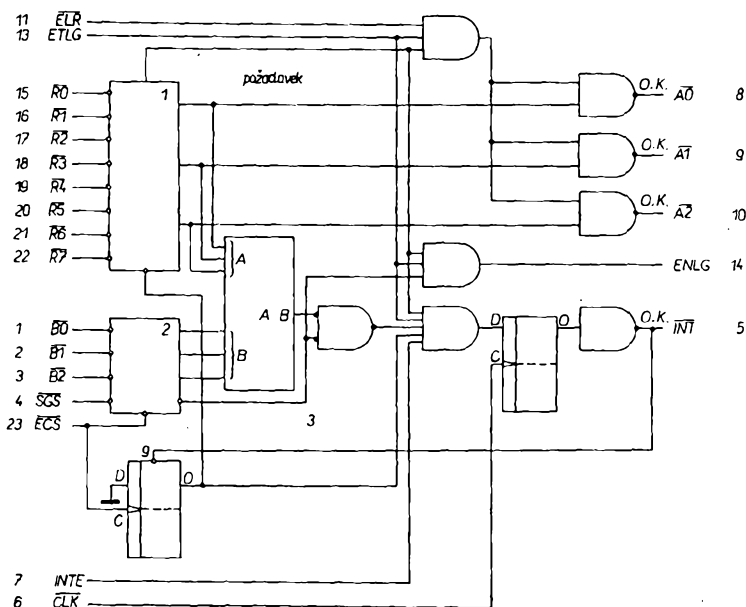

Obr. 84. Blokové schéma zapojení. 1 – registr pro signál požadavků a dekódér priority, 2 – stavový registr pro právě platný stav, 3 – komparátor priority.

vyzván, aby právě zpracovávanou instrukci ukončil a započal s programem pro obsluhu zařízení, které si to vyžádalo. Po ukončení tohoto obslužného programu přejde procesor zpět do toho místa, kde předtím přerušil svou práci. Tuto metodu nazýváme přerušeni programu (interrupt). Při jejím použití se zvyšuje průchodnost systému, takže mikroprocesor může přebírat více úloh při vyšší efektivnosti.

Řídící jednotka priority přerušeni pracuje jako řídicí obvod v prostředí systému řízeného přerušením. Přijímá od periferních zařízení požadavky, vyhodnocuje z nich ty s nejvyšší prioritou, určuje, zda požadavek má vyšší prioritu než právě obsluhovaná úroveň a přerušuje činnost mikroprocesoru v souladu s tímto vyhodnocením.


Každému perifernímu zařízení nebo struktuře je přiřazen speciální program s ohledem na jeho specifickou funkci nebo provozní požadavky („obslužný program“). Po přerušeni mikroprocesoru musí PICU předat na mikroprocesor instrukce, které nastaví programový čítač na obslužný program („Interrupt Service Routine“), vyžádaný příslušným periferním zařízením. PICU dekóduje úroveň požadavku a tuto informaci použije jako vektor pro výběr správného obslužného programu přerušeni.

Popis funkce


Obvod 8214 je určen pro použití v mikropočítačových systémech pracujících v reálném čase a řízených přerušením. Může přijímat osm různých požadavků na přerušeni a určit, který z nich má nejvyšší prioritu. Dále porovnává tyto úrovně s obsahem registru, nastaveným softwarově pro právě platný stav a na základě tohoto porovnání přerušuje činnost systému a současně vydává vektor, který udává adresu obslužného programu.

Kódování priority

Osm vstupů (aktivní při log. 0) je úměrně jejich prioritě kódováno. Vstup R7 má nejvyšší prioritu a vstup R0 nejnižší. Logika pro kódování priority je navržena tak, aby při současném příchodu dvou nebo

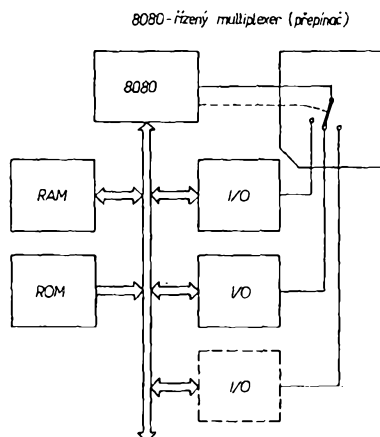

Obr. 85. Metoda dotazovací

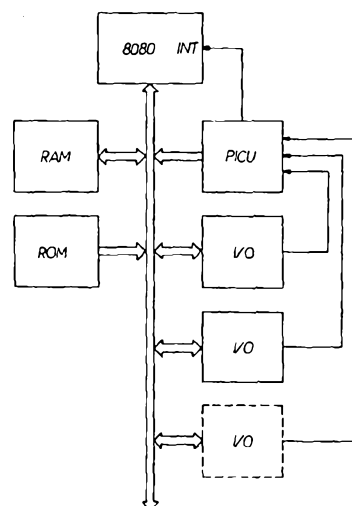

Obr. 86. Metoda prioritní

více požadavků na přerušeni byl respektován pouze vstup o nejvyšší prioritě a na třibitovém výstupu bude příslušná informace (modulo 8). Kódování priority obsahuje kromě toho jeden latch, do kterého je

uložen požadavek ze vstupu. Tento latch je řízen klopným obvodem pro potlačení přerušeni (INT-DIS-FF), takže po předání přerušeni přes 8214 je tento latch zablokovan. Je nutno upozornit na to, že tento latch neregistruje neaktivní požadavky. Aby mohl být zpracován nějaký požadavek obvodem 8214, musí vyčkat tak dlouho, dokud není obslužen.

Registr pro právě platný stav

Pro mikropočítačový systém řízený přerušením je důležité nejen udělovat došlým požadavkům prioritu, nýbrž i zjišťovat, zda některý z požadavků není vyšší priority než právě probíhající přerušeni. Registr pro právě platný stav je konstruován jako jednoduchý čtyřbitový latch, se kterým se zachází jako s adresovatelným výstupním kanálem.

Naplní se při sestupné hraně signálu ECS. Pomocí části obslužného programu se udržuje registr v právě platném stavu. Byla-li činnost systému přerušena, musí se programátor postarat o to, aby bylo vydáno binární slovo (modulo 8), které představuje komplement pro tuto úroveň přerušeni. Tato hodnota se uloží do registru pro právě platný stav a je porovnávána se všemi ostatními prioritními požadavky v komparátoru priority. Programátor může blokovat skupiny požadavků na přerušeni.

Je nutno poznamenat, že čtvrtý bit v registru je SGS. Tento výstup je částí údaje zadaného programátorem, a má speciální funkci. Obvod pro porovnávání priority vydá pouze tehdy výstupní signál, je-li úroveň požadavku vyšší než úroveň právě platného stavu. Jsou-li oba srovnávané vstupy nulové, neobjeví se na výstupu žádný signál. Programátor může pomocí vstupu SGS vyřadit porovnávání. To umožňuje, že obvod 8214 sám může činnost systému přerušit.

Řídící signály

8214 má několik vstupů, jejichž pomocí může konstruktér synchronizovat přerušeni pro mikroprocesor a tím blokovat nebo spouštět výstupy. Doplňkové signály umožňují i jednoduché rozšíření 8214, takže jím může být řízeno více jak osm úrovní přerušeni.

INTE, CLK

Přes vstup INTE (interrupt enable) lze blokovat přerušeni systém pomocí externí logiky nebo pomocí software. Úroveň log. 0 na tomto vstupu nepřipustí přerušeni činnosti mikroprocesorového systému.

Vstup CLK (hodiny) je hradlovací vstup, který časuje klopný obvod pro přerušeni (INT, FF). Může být napojen na časování mikroprocesoru, takže vyslané přerušeni splňuje požadavky na nastavovací dobu mikroprocesoru. Je třeba ještě poznamenat, že vzhledem ke vstupnímu budicímu obvodu pro klopný obvod pro přerušeni je výstup INT aktivní pouze během jedné periody, takže pro uchování tohoto signálu je nutné jeho uložení do externího registru.

ELR, ETL, G, ENLG

Pomocí těchto tří signálů lze realizovat zapojení více obvodů 8214 za sebou, aby bylo možné řízení více než osmi úrovní požadavků na přerušeni. Výstup ENLG jednoho obvodu 8214 je spojen se vstupem ETLG následujícího atd., přičemž vstup ETLG prvního obvodu 8214 je nastaven na úroveň log. 1 a je mu přiřazena nejvyšší priorita. Jakmile se objeví úroveň log. 1 na výstupu ENLG, znamená to, že obvod nedostal žádný nový požadavek na přerušeni a nemůže být zpracován požadavek nejbližší nižší úrovně priority.

Generátor, vlnomer, dip-meter 0,4 až 200 MHz

Ing. P. Doršic

(Dokončení)

Uvedenie prístroja do činnosti

Jednosmerný režim obvodov s T1, T2, T3 kontrolujeme zapojením miliampérmetra namiesto cievky L. Namiesto rezistora R25 zapojíme potenciometer 100 k Ω a musíme docieľiť zmenu meraného prúdu od 0,1 mA do 2,5 mA. Js režim T4 kontrolujeme meraním napätia na emitore T4, ktoré má byť 4 až 6 V. Nf oscilátor kontrolujeme osciloskopom, nf voltmetrom a ak máme možnosť, zmeriame skreslenie. Obvody T5, T6: kontrolujeme jednosmerný režim, prípadne meriame zosilnenie.

Nejdôležitejšia činnosť je nastavenie jednotlivých frekvenčných rozsahov s výberom pracovného bodu T1, T2 odporom rezistora R25. Pri nastavovaní kontrolujeme tvar v signálu na emitore T4 osciloskopom so sondou (malá vstupná kapacita). Výberom R25 nastavíme spoľahlivé kmitanie v celom frekvenčnom pásme a potom kontrolujeme modulačnú obálku pri zavedení nf signálu. Nastavenie opakujeme až do uspokojivého výsledku – čo najmenej skreslený v signál aj modulačná obálka aspoň do hĺbky modulácie 30 %. Pre rozsah nad 50 MHz zameriame sa hlavne na odstránenie kmitania v polohe funkcie prepínača Pr „Vln“. Skúsime zmeniť kapacitu C4. V mojej konštrukcii sa mi podarilo dosiahnuť kmitanie vo funkcii „Vln“ (oscilátor vypojený) v pásme č. 10 až nad 100 MHz. Posledný rozsah kmitá „slabo“ v polohe „Vln“, meranie neznámej frekvencie je dostatočne výrazné. Poslednou náročnou prácou je dostavenie frekvencie jednotlivých pásiem do požadovaného prekrytia a nakreslenie definitívnej stupnice.

Použitie prístroja

S prístrojom možno robiť tieto základné technické úkony:

1. Meranie rezonančného kmitočtu pasívneho obvodu LC. Prístroj priblížime cievkou čo najbližšie k meranému obvodu LC a la-

dením hľadáme frekvenciu, kedy prudko poklesne výchylka indikátora. Prístroj málo vzdialíme od obvodu LC a hľadáme kmitočty, kedy bude pokles najväčší. Vtedy platí rovnosť rezonančných frekvencií obvodu LC generátora a obvodu LC meraného t.j. nastalo odsatie energie oscilátora.

2. Nastavovanie selektívnych aktívnych obvodov.

Signál podľa úrovne odoberáme z konektora „1 V“ alebo „10 mV“, nastavíme moduláciu AM a hľadáme ladením max. výchylky na výstupe obvodu pripojeným nf voltmetrom. V prípade, že meraný obvod má v detektor (mf AM), ladíme js voltmetrom na maximum.

3. Meranie L , resp. C .

Vytvoríme L, C_n resp. L_n, C_n obvod a zo známych hodnôt L_n resp. C_n a f , vypočítame hľadaný prvok. Meranie ako v bode 1.

4. Meranie frekvencie vonkajšieho oscilátora.

Podľa prístupu k oscilátoru a jeho úrovne volíme spôsob:

a) Vlnomer, priama indukčná väzba. Vypneme oscilátor z prístroja – funkcia „Vln“, citlivosť na max. a priblížením prístroja hľadáme frekvenciu pre maximálnu výchylku.

b) Vlnomer, kapacitná väzba alebo indukčná cievka. Vlnomer, funkcia „Vln“ t.j. oscilátor vypojený, max. citlivosť. Čez malú oddeľovaciu kapacitu prevedieme signál z vonkajšieho oscilátora do konektora „Vstup“. Ladením hľadáme najväčšie maximum. Signál môžeme priviesť na konektor „vstup“ i vodičom zakončeným cievkou s 1 až 10 závitmi na $\varnothing$ 10 až 20 mm.

c) Záznejová metóda. V prístroji je oscilátor zapojený a priblížením vysielajúcej cievky prístroja, alebo privedením signálu do konektora 10 mV resp. 1 V cez vhodnú oddeľovaciu impedanciu ladením hľadáme záznej. Treba dať pozor na vznik

možných kombinačných frekvencií. Je to najpresnejšia metóda určovania f . V tomto prípade D2 a D3 pôsobia ako zmiešavací člen.

5. Sledovanie prechodu signálu v zosilňovačom.

Vhodne sa naviažeme do sledovaného bodu, nastavíme požadovanú hodnotu frekvencie (napr. mf AM) a v slúchadle sledujeme modulačný nf signál.

Jedno použitie hotového prístroja je na obr. 9. Ukazuje nastavovanie vstupných obvodov DV, SV, KV s indukčnou väzbou z cievky generátora do cievky feritovej antény malého tranzistorového prijímača.

Záver

Cieľom článku bolo ukázať na jedno z možných riešení malého univerzálneho prístroja vhodného pre prácu v často užívanom – rádiovom rozsahu. Tie časti, ktoré boli autorom novo vytvorené, sú popísané detailne. Zavedenie operačných zosilňovačov do riešenia umožnilo zvýšiť technickú úžitkovú hodnotu za dodržania podmienky malého zastaveného priestoru. To umožnilo použiť väčší priestor na bubnovú stupnicu a tak pracovať s celkovou relatívnou chybou nastavennej frekvencie okolo 1%.

Dalšie zlepšenie je možné v oddeľovacom stupni T4, použitím dvojstupňového video-zosilňovača v zapojení SE + SB s predradným kapacitným deličom 1 : 10.

Zoznam súčiastok


Rezistory:

R1, R2	2,2 k Ω	R11	68 Ω
R18, R37	22 k Ω	R28	39 Ω
R3	5,6 k Ω	R12	1,5 k Ω
R19	82 Ω	R29	2,2 k Ω
R4	47 k Ω	R13	68 Ω
R20	22 k Ω	R30	330 Ω
R5	1,2 k Ω	R14	68 k Ω
R21	1 k Ω	R31	3,3 k Ω
R6	4,7 k Ω	R15	33 k Ω
R22	2,7 k Ω	R32	6,8 k Ω
R7	3,9 k Ω	R16	2,2 k Ω
R23	220 Ω	R33	820 Ω
R8, R34	10 k Ω	R17	220 Ω
R24	270 Ω	R34	10 k Ω
R9	12 k Ω	R35, R36	6,8 k Ω
R25	viď tab. 1	P1	47 k Ω , log.
R10	2,7 k Ω	P2	3,3 k Ω , lin.
R26, R27	2,7 k Ω		

Kondenzátory (keramické typy, okrem vyznačených):

C1	5,6 nF	C6	3,3 pF
C2	22 nF	C7	100 nF
C3	15 nF	C8, C9	1,5 nF
C4	3,3 pF	C10, C26	100 nF
C5	33 pF		

C11	20 μ F/15 V, TE 984
C12, C13	100 μ F/6 V, TE 982
C14	100 μ F/15 V, TE 984
C16, C17	2,2 nF/400 V, TC 184
C18	68 nF/400 V, TC 184
C19	10 nF/400 V, TC 184
C20, C21	50 μ F/15 V, TE 984
C22, C23	10 μ F/15 V, TE 984
C24, C25	20 nF výber

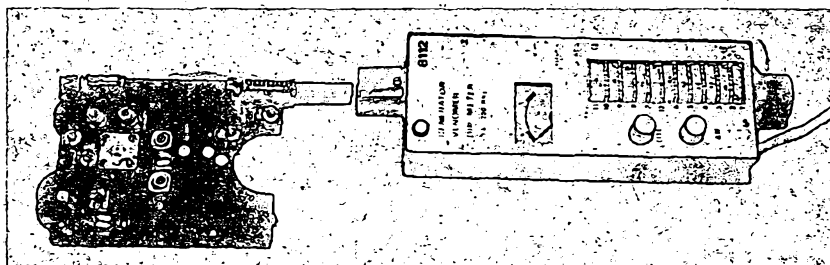

Obr. 9. Pohľad na hotový prístroj pri nastavovaní vstupných obvodov prijímača

Polovodičové součástky:

D1, D8, D9	KZ260/5V1
D2, D3	GA203
D4, D5	KY130/80
D6	KZ260/6V8
D7	KZ260/10
T1, T2	KF173
T3	KC509 (TUN)
T4	KF173
T5+T6	KC510 (TUN)
T7+T8	KC510 (TUN)
IO1, IO2	MAA741

Ostatné součástky:

Tr	síťový transformátor 220 V/12 V, 2 VA, 1 PN 665 44
----	--

MP	merací přístroj MP 40, 100 μ A
konektor	URS 2 x 13 špiček pozlacený

Literatura

- [1] Hošek, Z., Pejskar J.: Vysokofrekvenční tranzistorové zesilovače. SNTL: Praha 1967.
- [2] Hyan, T.: Měření a ladění amatérských přijímačů. SNTL: Praha 1964.
- [3] Demidenko, D. A., Kruglikov, D. A.: Radioljubitel'skie izmeritelnye pribory na tranzistorach. DOSAAF: Moskva 1977.

[4] Sací měřič rezonance s křemíkovými tranzistory. Ročenka Sdělovací techniky/74, s. 211 až 218. SNTL/ALFA: 1974.

[5] Just, H.: Tranzistor dip-meter für den Frequenzbereich 10–200 MHz. Radio Fernsehen Elektronik, č. 17/1972, s. 571 až 574.

[6] Ježov, D.: Signal-generator na tranzistorach. Radio (ZSSR) č. 4/1967, s. 43 až 45.

[7] Univerzální měřič vysílač AM, FM. Amatérské radio č. 8/1967, s. 245, 246.

SENZOROVÉ ovládání gramofonu

Ing. Bohumír Tábor

Problém stavby kvalitních gramofonů byla v naší literatuře věnována značná pozornost, avšak autoři se většinou soustředili na mechaniku těchto přístrojů a elektronická část, která se výrazně podílí na komfortu obsluhy, byla do jisté míry opomíjena. To mě přivedlo k návrhu ovládacích obvodů, což bude předmětem tohoto příspěvku.

Funkce zařízení

Blokové schéma ovládacích obvodů je na obr. 1. Gramofon se ovládá čtyřmi senzorovými čidly označenými „45“, „33“, „STOP“ a „P“ takto: „45“ – talíř se roztáhne rychlostí 45 ot/min, „33“ – talíř se roztáhne rychlostí 33 ot/min, „STOP“ – talíř se zastaví a v případě, že bylo spuštěno přenoskové rameno, zvedne se.

„P“ – ovládá rameno přenosky tak, že bylo-li spuštěno zvedne se a naopak. Spuštění je podmíněno tím, že se talíř otáčí. Je proto vyloučeno aby se roztáhl talíř se spuštěnou přenoskou.

Poslední manipulace je méně častá, lze ji však využít například tehdy, jestliže jsme zvolili nesprávnou rychlost a spustili rameno přenosky. Například talíř se otáčí rychlostí 45 ot/min a požadujeme rychlost 33 1/3 ot/min. Aktivujeme tedy senzor „33“, rameno přenosky se zvedne a rychlost otáčení se změní. Dotekem senzoru „P“ se rameno opět spustí.

Princip činnosti si nyní popíšeme na blokovém schématu (obráz. 1). Tvarovací obvody TO formují hrany řídicích signálů z bloku senzorových spínačů a zamezují přechodu sekvenčního obvodu SO do nežádoucího stavu při současném doteku


několika čidel. Obvod počátečního nastavení OPN zajišťuje nastavení sekvenčního obvodu do stavu „STOP“ při zapnutí napájení a zároveň s obvodem koncového vypínání motoru OKVM vypíná motor a zvedá rameno při najetí hrotu přenosky do vypínací drážky. Toto vypínání je bezkontaktní a používá fototranzistor.

Obvod ovládání přenosky OOP zvedá, případně spouští přenoskové rameno pomocí elektromagnetického relé. Pohyb ramene je třeba mechanicky utlumit některým z běžně používaných způsobů. Blok řízení motoru BRM vychází z konstrukce Z. Lehečky, uveřejněné v AR A2/83 str. 72, mechanický přepínač jsem však nahradil tranzistorem a namísto obvodu MBA810 jsem použil obvod MDA2010. Zvolený režim signalizuje blok indikace I se svítivými diodami umístěnými nad jednotlivými senzorovými čidly.

Popis činnosti

Schéma zapojení ovládacích obvodů je na obr. 2 a 3. Předpokládáme, že při zapnutí není aktivován žádný senzor a rameno přenosky je zvednuto. Kondenzátor C5 je vybit, proto je na výstupu IO 5.1 log.

Obr. 1. Blokové schéma funkce přístroje

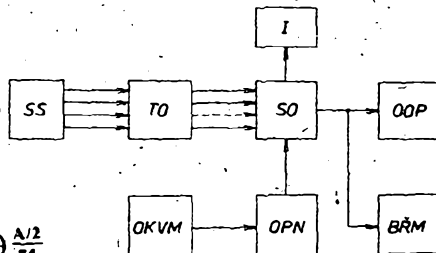

1, která přes negaci 4.4 nastavuje IO 7.1/5 a 7.2/9 na log. 0. Dále přes negaci 6.4 nastavuje IO 8/8 rovněž na log. 0. Tím se sekvenční obvody uvedou do počátečního stavu. Kondenzátor C5 se nabije přes R28 na log. 1, na výstupu 5.1 bude log. 0, což uvolní obvody 7.1, 7.2 a 8 k další činnosti. V tomto stavu svítí LED nad senzorem „STOP“, neboť na výstupu IO 5.2 je log. 0, což odpovídá uvedenému stavu obvodů 7.1, 7.2 a 8. IO 9, který je zapojen jako multivibrátor, je zablokován z výstupu obvodu 6.1.


Senzorové spínače jsou tvořeny vlastními čidly a dále integrovaným obvodem MH2009. Tento obvod obsahuje šest tranzistorových spínačů NMOS s kanálem P. Emitory tranzistorů jsou spojeny a vyvedeny na špičku 7. Obvod obsahuje též ochranu vstupů proti elektrostatickému náboji, proto není třeba vstupní hradla dále ošetřovat. V klidovém stavu jsou hradla G1 až G4 připojena přes R2, R4, R6 a R8 k napětí –15 V, tranzistory jsou otevřeny, neboť jejich emitory mají nulové napětí. Na výstupech D1 až D4 jsou proto úrovně log. 0. Při aktivaci některého čidla se z odporu R2 (případně R4, R6, R8) a z odporu pokožky vytvoří dělič, který na příslušném hradle zvětší napětí nad prahové tj. –2,5 až –6 V a tranzistor se uzavře. Tím se na některém z výstupů objeví log. 1.

Ve trarovacích obvodech se nejprve ošetří náběžné hrany řídicích signálů klopnými obvody (hradla 2.1 až 2.4 a 3.1 až 3.4). Dále se derivačními členy C1 až C4, R21 až R24 vytváří krátké impulsy log. 1, které se pak negují obvody 4.1 až 4.3.


Při aktivaci senzoru „45“ nastaví krátký impuls log. 0 z IO 4.1 obvod 7.1/5 na log. 1, přičemž obvod 7.2/9 zůstává na log. 0. Negovaný signál z obvodu 7.1/6 otevře tranzistory T4, T6 a T8. Multivibrátor se rozkmitá na 50 Hz, což odpovídá rychlosti 45 ot/min. Tento signál prochází přes tranzistor T8 a trimr P7 na vstup zesilovače tvořeného IO 10.

Zcela obdobně se při aktivaci senzoru „33“ nastaví obvod 7.1/5 na log. 0, dále 7.2/9 na log. 1 a tranzistory T5, T7 a T9 se otevřou. Multivibrátor kmitá na kmitočtu 37 Hz.

Otáčí-li se talíř, je výstup obvodu 6.1 ve stavu log. 1, která se zavádí na vstupy J klopného obvodu 8. Při aktivaci senzoru „P“ se přes kondenzátor C4 zavádí krátký impuls do hodinového vstupu IO 8, čímž se jeho výstup změní na opačnou logickou úroveň. Po počátečním nastavení tedy přejde na log. 1. Tato úroveň přes T10

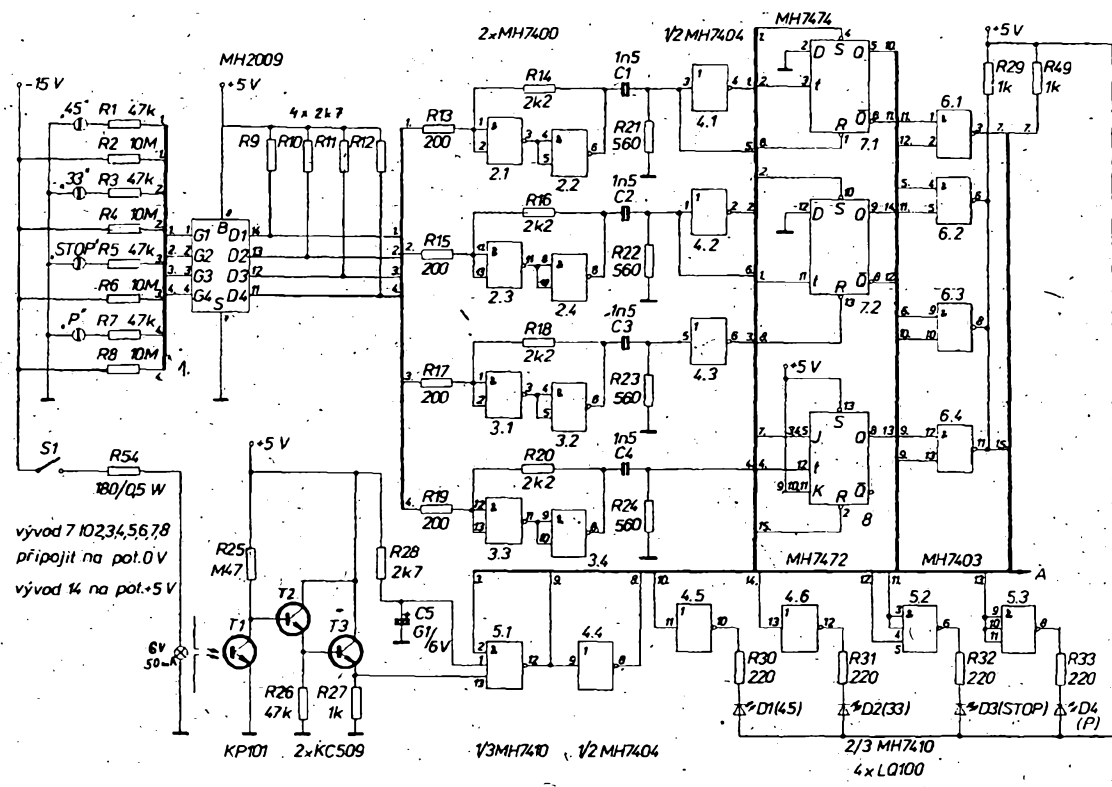

Obr. 2: Zapojení ovládacích obvodů


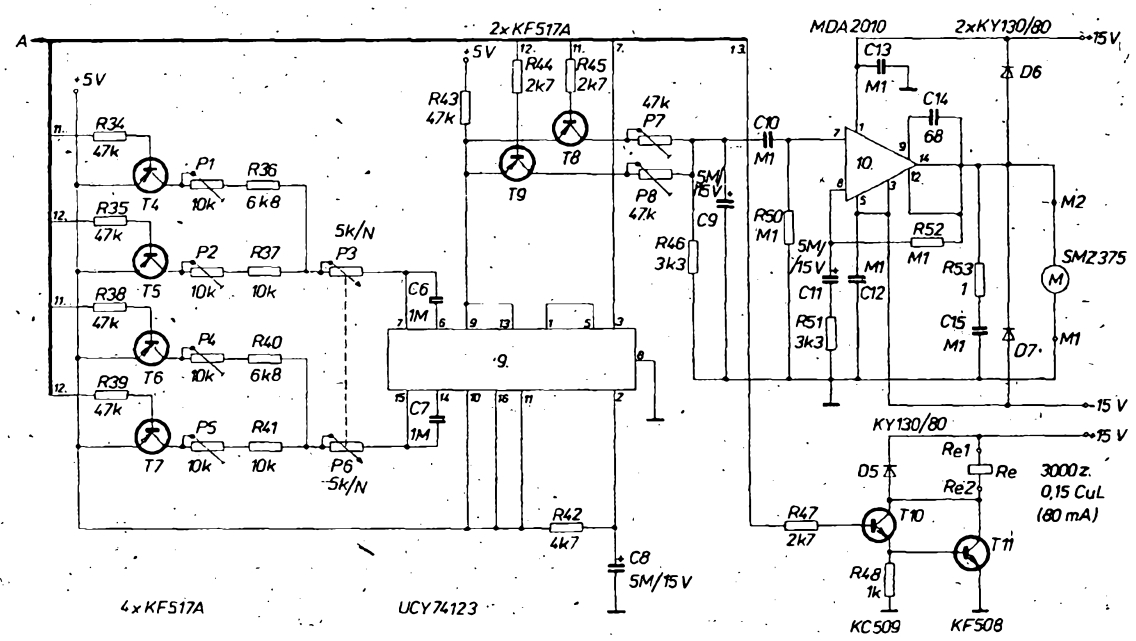


Obr. 3: Zapojení ovládacích obvodů

a T11 nabudí relé Re1 a rameno se spustí. Další dotek senzoru „P“ vyvolá opět impuls na hodinovém vstupu IO 8 a jeho výstup se přepne zpět do log. 0. Rameno přenosky se zvedne.
Najede-li hrot přenosky do koncové drážky, odcloní optická clona fototranzistor T1. Tím se na vstupu IO 8 objeví log. 0 a obvody 7.1, 7.2 a 8 se uvedou do počátečního stavu. Umístění clony je závislé na konstrukci gramofonu.

V nejjednodušším případě můžeme clonu umístit na svislý otočný čep ramene přenosky. Pak je ovšem vypínací impuls odvozen pouze od polohy přenosky, což je značný nedostatek tohoto řešení. Výhodou je jen to, že odpadá po mechanické stránce náročný vypínací mechanismus.
V praktickém využití je výhodnější odvozovat vypínací impuls od změny rychlosti stranového posuvu přenosky v koncové drážce. Konkrétní řešení toho-

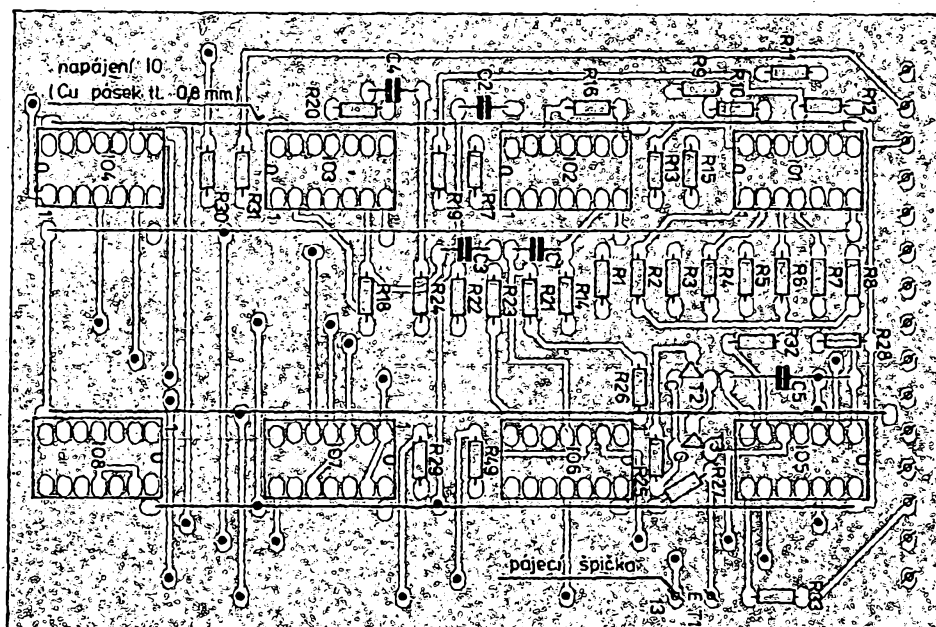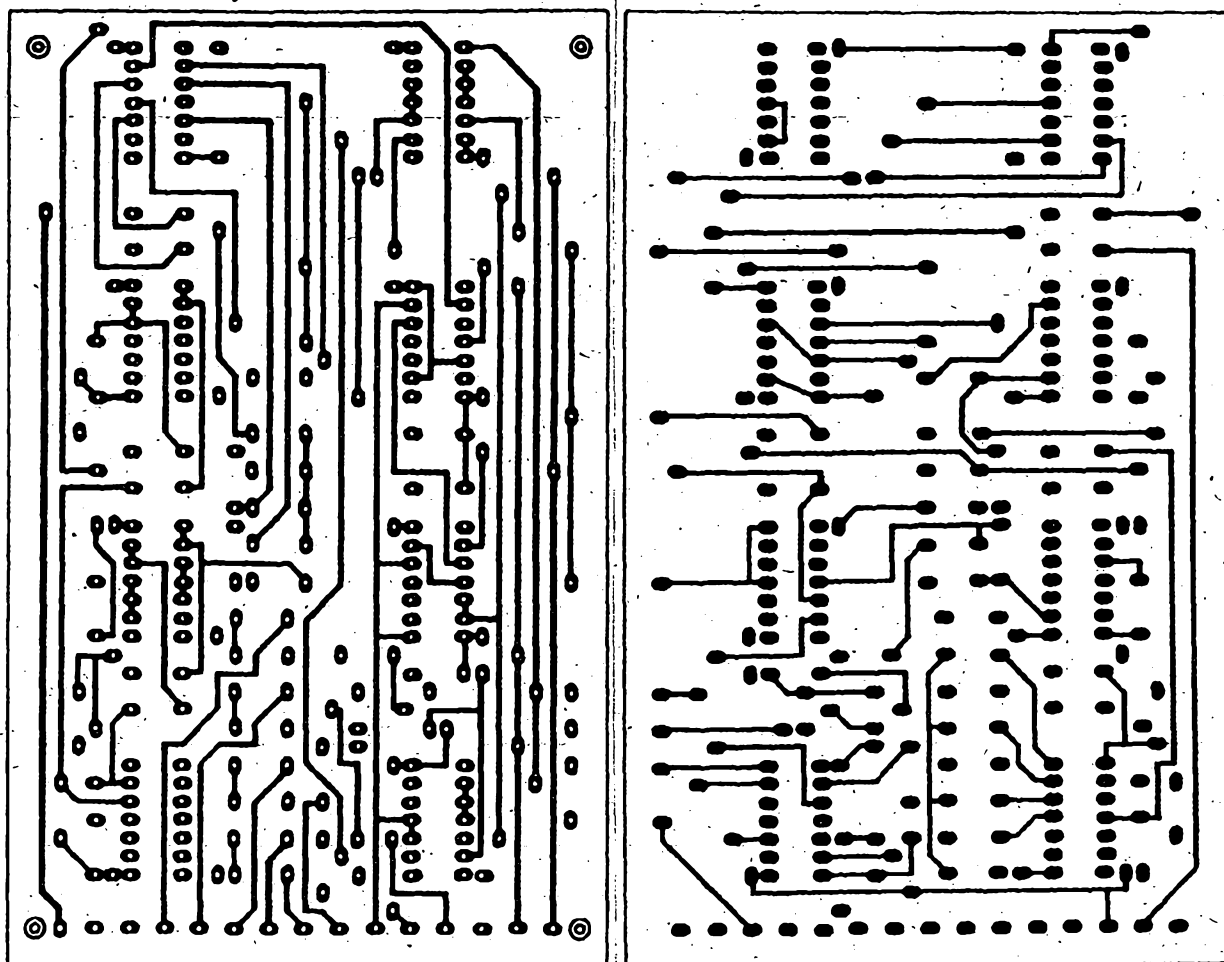to způsobu však není předmětem tohoto příspěvku.
Přepínačem S1 lze funkci koncového vypínání vyřadit. K napájení obvodů slouží zdroj napětí +5 V, 220 mA a ±15 V, 200 mA.



kat. D1
kat. D2
+5 V
sen. „45”
sen. „33”
sen. „STOP”
sen. „P”
-15 V
kat. D3
11
0 V
C T1
K D4
12
7

Obr. 4. Deska s plošnými spoji A-S10 (vývody 3, 4, 5 a též 9, 10, 11 μ 03 mají být vzájemně propojeny)


Konstrukce

Obvody jsou na dvou deskách s plošnými spoji. První deska A (obr. 4) je oboustranná, druhá deska B (obr. 5) jedno-

stranná. Obě desky jsou spolu s vnějšími prvky propojeny ohebnými vodiči, připojenými k pájecím špičkám. Napájecí napětí +5 V a zemní přívod jsou vedeny k IO na první desce měděnými pocínovanými pásky s odbočkami v místech odpovídajících otvorům v desce. Šířka pásek je 4 mm, tloušťka 0,8 mm. Na desce jsou v označených místech navzájem propoje-

ny jednotlivé strany propojkami z drátu o průměru 0,8 mm. Tyto propojky doporučuji zapájet ještě před osazováním desky.

Na druhé desce je IO 10 připevněn na chladič 40 x 40 mm z hliníkového plechu o tloušťce 2 mm. Rezistor R53 je navinut odporovým drátem na tělese rezistoru s velkým odporem.

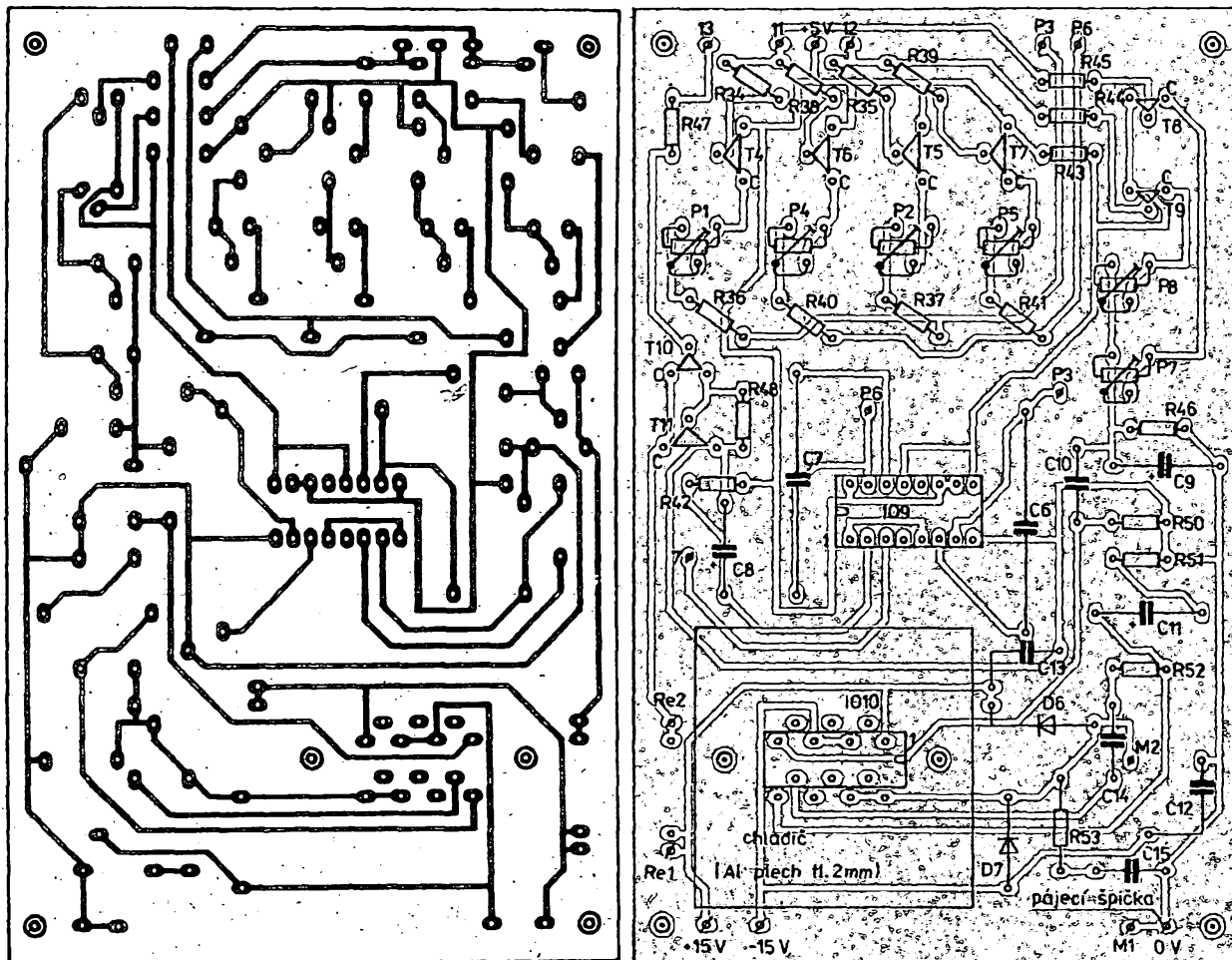

Obr. 5. Deska s plošnými spoji B – S11 (dioda D5 je zapojena paralelně k cívce Re)

Oživení

Po zapnutí zkontrolujeme správné nastavení sekvenčního obvodu, které musí odpovídat výše uvedenému stavu. Pak předvolíme „33“. Výstup IO 6.1 musí přejít na log. 1, která odblokuje multivibrátor. Potenciometr P3, P6 nařídíme přibližně na střed a trimry P2, P5 nastavíme na výstupu obvodu 9/13 kmitočet 37 Hz se střídou 1:1. Při „45“ nastavíme obdobně pomocí P, P4 kmitočet 50 Hz. Ke korekci nastaveného kmitočtu (v rozmezí asi $\pm 2\%$) slouží tandemový potenciometr P3, P6. Nakonec nastavíme požadované napětí na výstupu IO 10 trimry P7 a P8. Rychlosti „33“ odpovídá napětí na motoru 3,5 V, rychlosti „45“ 6 V.

Závěrem chci upozornit na nutnost dodržovat všechny zásady pro práci s integrovanými obvody NMOS při osazování MH2009. Doporučuji zapájet tento obvod jako poslední až po ověření funkce ostatních obvodů. Motorek SMZ 375 převíname podle citovaného článku v AR A2/83.

Seznam součástek

Rezistory (TR 212)

R1, R3, R5, R7,	
R26, R34, R35,	
R38, R39, R43	47 k Ω
R2, R4, R6, R8	10 M Ω
R9 až R12, R28,	
R44, R45, R47,	2,7 k Ω
R13, R15, R17, R19	200 Ω

R14, R16, R18, R20	2,2 k Ω
R21 až R24	580 Ω
R25	470 k Ω
R27, R29, R48, R49	1 k Ω
R30 až R33	220 Ω
R36, R40	6,8 k Ω
R37, R41	10 k Ω
R42	4,7 k Ω
R46, R51	3,3 k Ω
R50, R52	100 k Ω
R53	1 Ω , drátový
R54	180 Ω , TR 213
P1, P2, P4, P5	10 k Ω , TP 011
P3, P6	2 $\times$ 5 k Ω , TP 283 b
P7, P8	47 k Ω , TP 011

Kondenzátory

C1 až C4	1,5 nF, ker.
C5	100 μ F, TE 981
C6, C7	1 μ F, TC 180
C8, C9, C11	5 μ F, TE 984
C10, C12, C13, C15	100 nF, ker.
C14	68 pF, ker.

Polovodičové prvky

IO1	MH2009
IO2, IO3	MH7400
IO4	MH7404
IO5	MH7410
IO6	MH7403
IO7	MH7474
IO8	MH7472
IO9	UCY74123
IO10	MDA2010

T1	KP101
T2, T3, T10	KC509
T4 až T9	KF517A
T11	KF508
D1 až D4	LQ100
D5 až D7	Ky130/80


ZVĚTŠENÍ CITLIVOSTI B 113, 115, 116

Tuner, který používám, mi nedával dostatečné napětí k vybuzení magnetofonu B 116. Po pročtení dokumentace jsem objevil jednoduchý způsob jak zvětšit citlivost vstupů tohoto magnetofonu. Stačí k tomu zasunout nezapojený konektor do zásuvky pro stereofonní mikrofon. Domnívám se, že tento jednoduchý způsob může v některých případech zájemcům pomoci vyřešit obdobný problém.

Ivo Kotáb



Výroba rozhlasových přijímačů na Kubě vzrostla v období pětiletky 1976–80 z původních 223 na 670 tisíc kusů, televizních přijímačů z 25 600 na 225 tisíc kusů. Rozvoj elektronického průmyslu na Kubě úspěšně probíhá i dále. Od roku 1983 bude vyrábět nově postavený závod na polovodičové součástky v městě Pinar del Rio tranzistory, integrované obvody a další součástky. Na společné výrobě samostatných počítačů a jejich příslušenství v zemích RVHP se bude Kuba podílet výrobou miniaturních počítačů třetí generace.

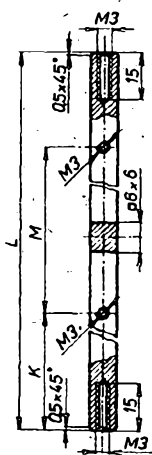

V	A	B	C
48	303	25,5	40
66	321	34,5	58
88	343	45,5	80
126	381	64,5	118
178	423	90,5	170
226	481	114,5	218
268	515	135,5	260

H	145				205				245			
P	/	10	15	/	10	15	20	/	10	15	20	
L	141	129	124	201	189	184	179	241	229	224	219	
K	36				50				60			
M	70				100				120			

V	C
48	40
66	58
88	80
126	118
178	170
226	218
268	260

H	145				205				245			
P	/	10	15	/	10	15	20	/	10	15	20	
L	141	129	124	201	189	184	179	241	229	224	219	
K	36				50				60			
M	70				100				120			

A/2
84 **Amateur RADIO**

Z opravářského sejfu

Sovětské barevné televizory VII.

Jindřich Drábek

Snímkový rozklad

Závady ve snímkovém rozkladu se u těchto přístrojů neliší od obdobných závad u černobílých televizorů. Stejně jsou i projevy závad na obrazovce. Existuje jen více možností poruch, což je způsobeno odlišným zapojením snímkového rozkladu. Odlišný je nejen způsob středění obrazu, jsou zde též obvody korekce poduškovitosti obrazu a dynamická konvergence, jejíž část je napájena z výstupních obvodů snímkového rozkladu. Snímkový rozklad musí mít i větší výkon, což znamená i větší odběr proudu z napájecího zdroje.

Poruchy snímkového rozkladu lze rozdělit do čtyř skupin.

Na obrazovce je jen vodorovná čára

Nejprve je třeba zkontrolovat, zda se při otáčení potenciometrem středění (v obr. 1 R11, v obr. 2 R58) tato čára pohybuje svisle. Pokud se čára ve svislém směru ani nepohne, může být závada ve snímkových vychylovacích cívkách, ve vinutí 1-3 Tr3, ve vinutí 1-2 Tr2, nebo v L4 (korekce poduškovitosti). Může být i vadný T4 (obr. 1), T5 (obr. 2), nebo může chybět napájecí napětí snímkového rozkladu. Pokud se čára při regulaci zmíněným potenciometrem pohybuje ve svislém směru, může být závada v tranzistorech koncového stupně, kde je častým případem zkrat chladičů na kostru. Mohou být vadné i T1 až T4. Při ověřování závady měříme stejnosměrná napětí na tranzistorech podle obr. 1 a 2. Střídavé průběhy nakreslené ve schématech můžeme kontrolovat měřicím přístrojem přepnutým na stejnosměrný rozsah pomocí sondy, kterou si zhotovíme pro tento účel podle obr. 3. Je to v podstatě detektor.

V některých typech ULPCT-61-II-10/11 jsou mezi bázi a emitorem a též mezi kolektorem a emitorem T4 zapojeny diody (na obr. 2 kresleno čárkovaně). Jsou-li ve zkratu, chybí obraz.

Obraz je ve svislém směru malý

To může být způsobeno malým napájecím napětím ze stabilizovaného zdroje pro snímkový rozklad. Příčinou však může být i závada v obvodech dynamické konvergence, které jsou napojeny na koncový stupeň. Je-li závada v dynamické konvergenci, při rozpojení zástrčky Š 11 se rozměr obrazu výrazně zvětší. Malý rozměr obrazu může způsobovat též vadný C47 (obr. 1) nebo C34 (obr. 2). Vadný může být též R84. V zapojení podle obr. 2 v tomto případě nelze obraz vystřídit.

Obraz je ve svislém směru velký


Může být příliš velké napětí ze stabilizovaného zdroje. Mohou být vadné R44 nebo R69 (obr. 4), popřípadě C48 (obr. 2).

Obraz je svisle nelineární

Jestliže je obraz stlačen ve spodní části a současně se nadměrně ohřívá T4 (obr. 1) T5 (obr. 2), může to být způsobeno špatným dotykem pouzdra tranzistoru s chladičem. Příčinou může být též mezi-závitový zkrat v Tr3, nebo závada ve vinutí 1-2 Tr2; v tomto případě bývá obraz ve svislém směru menší. Vadné mohou být též C33 a C34 (obr. 1), popřípadě C39 a C46 (obr. 2).

Závady svislé synchronizace

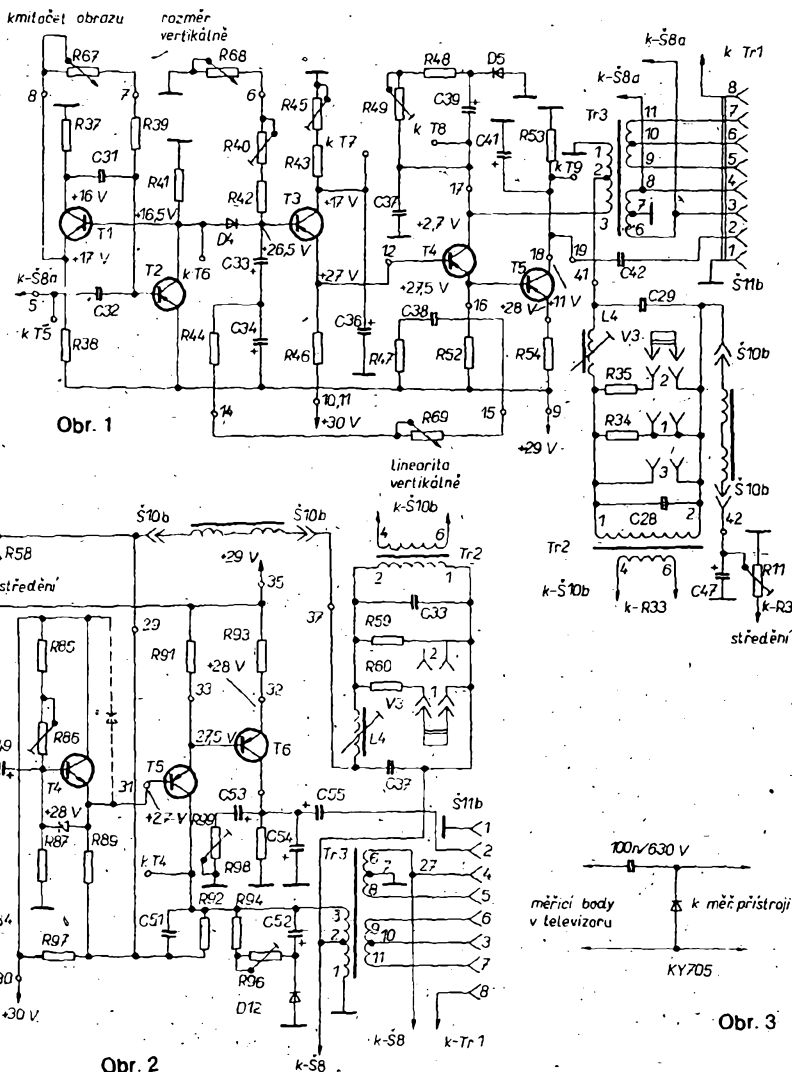Obraz se pohybuje buď zdola nahoru nebo opačně. Příčinou může být zmenšená amplituda synchronizačních impulsů, nebo tyto impulsy chybějí zcela. Může ovšem být i nestabilní kmitočet generátoru. Druh závady lze obvykle snadno stanovit podle „chování“ obrazu při regulaci



potenciometrem snímkového kmitočtu na zadní stěně televizoru. Pokud se podaří alespoň na okamžik zastavit obraz, nebo změnit směr jeho pohybu, chybí buď synchronizační impulsy, anebo je jejich amplituda malá. Závadu je pak třeba hledat v oddělovači impulsů nebo v integračním členu, popřípadě v emitorovém sledovači snímkových impulsů. Jestliže se regulátorem snímkového kmitočtu nepodaří obraz zastavit ani na okamžik, ani změnit směr jeho pohybu, bývá vadný generátor snímkového kmitočtu. Pak postupujeme tak, že na okamžik zkratujeme měřicí bod KT 5 (obr. 1), případně KT 2 (obr. 2) na kostru. Pokud se obraz po tomto zákroku začne pohybovat ještě rychleji, chybějí synchronizační impulsy. Pokud se rychlost pohybu obrazu nezmě-

ní, je třeba hledat závadu v integračním členu nebo emitorovém sledovači na desce OMF. V typech ULPCT-59-II (obr. 1) určuje kmitočet generátoru C31 spolu s R37, R39, R67, T1 a T2. Proto je třeba zkontrolovat tyto součástky a v případě, že jsou v pořádku, změnou R39 nastavit kmitočet generátoru tak, aby se obraz zasynchronizoval při běžci R67 ve střední poloze. Kmitočet generátoru z obr. 2 ovlivňuje nejen C39 a C46 spolu s R67, R70, R76 a R71, ale i vnitřní odpor T1 a T2. Ten je závislý na režimu v němž tranzistor pracuje. Proud lze ovlivnit R70 a R67. V případě závady je třeba přesvědčit se o tom, že jsou uvedené součástky v pořádku. Až pak změním R67 tak, aby se obraz zasynchronizoval při běžci R70 ve střední poloze.

Je třeba si uvědomit, že přes běžec R70 protéká proud T1 a T2. Proto při zkratu v některém z tranzistorů nebo C46 může nadměrný proud poškodit odporovou dráhu potenciometru.

Synchronizace může být též narušena změnou stabilizovaného napájecího napětí pro snímkový rozklad. Může být též chybně nastavený obvod AVC, nebo příliš silný signál v OMF. Poskakování obrazu ve svislém směru může způsobovat vadná filtrace zdroje napájecího napětí. To může být doprovázeno tmavým či světlým vodorovným pruhem, pohybujícím se svisle přes obrazovku. V těchto případech je třeba zkontrolovat filtrační kondenzátory a též jejich kontakt s kostrou.

Literatura

RADIO SSSR: 12/80.

Zapojení ze světa

ŘÍDICÍ OBVOD PRO OBOUSMĚRNÝ ČÍTAČ

Smyslem dále popisované řídicí jednotky je úprava dvojice fázově kvadraturních impulsních signálů pro ovládání reverzibilního synchronního čítače. S její potřebou se setkáváme v mnoha aplikacích – jmenujme namátkou oblast číslíkové řízení strojů, kdy zpracováním impulsních sledů z čidel IRC reverzibilními čítači jsou získávány informace poloh, vzdáleností, rychlostí i smyslu pohybu ap., při dokonalém potlačení vlivu nerovnoměrného pohybu či mechanického kmitání čidla na konečný výsledek, stav čítače. Protože se dosud AR podobnou problematikou nezabývalo, všimněme si základní podstaty zpracování fázově kvadraturních impulsních signálů podrobněji.

Ze zdroje signálů, např. rotačního inkrementálního čidla, vstupuje vlivem pohybu elektricky odvozená kombinace dvou impulsních logických signálů P, Q (obr. 1). Jejich impulsní sled nemusí být

a také nebývá vždy periodický, závisí na průběhu snímané mechanické veličiny – viz např. jednorázové či cyklické pohyby, pohyby vpřed – vzad, mechanické rezonance aj. Důsledkem těchto jevů je skutečnost, že nelze zaručit dokonalý pravouhlý průběh impulsů z čidla, problemem jsou především proměnné náběhy a zvláště zákmity na hranách impulsů.

Uvedené negativní činitele při spolupráci čidla IRC s reverzibilním čítačem lze odstranit řídicí jednotkou. Její činnost je založena na konstrukčním řešení čidla IRC, které zaručuje, že obě stopy, oba impulsní signály P a Q se fázově překrývají. Jejich vzájemný fázový posuv se blíží 90°. Z toho vyplývá, že při libovolném smyslu pohybu čidla lze definovat vzájemné sekvence logických úrovní P, Q v jednotlivých fázích a na základě jejich posloupnosti generovat potřebné impulsy pro ovládání reverzibilního čítače.

Při dvou fázově se překrývajících impulsních signálech existují čtyři kombinace možností vzájemných vztahů jejich logických úrovní, které názorně vyplývají z řezů 0, 1, 2, 3 na obr. 1. Podstatou řešení jakékoliv řídicí jednotky je:

- „rozfázování“ měřicího cyklu do několika stavů,
- časové, nepřekrývající se rozlišení intervalu vlastního čítání a úpravy módu čítače (up/down).

Při rozboru stavových posloupností relací logických úrovní signálů P, Q můžeme vyjít pro lepší názornost z řezů na obr. 1. Při otáčení čidla v jednom směru (např. vpřed) se mění logické stavy v přesném

pořadí 0, 1, 2, 3, v opačném směru (vzad) v pořadí 0, 3, 2, 1. Na základě těchto pevných posloupností lze jednoduchou sekvenční a kombinační logikou odvodit signály, podmiňující vznik ovládacích signálů pro čítač.


Typické blokové schéma řídicí jednotky je na obr. 2. Hodinový generátor s kmitočtem $f_{osc} \gg f_{IRC\ max}$ řídí rozfázování měřicího cyklu postupným přenosem okamžitých úrovní signálů P, Q do periodicky přepisované paměti jednotky. Kombinační logikou se vyhodnocují vzájemné stavové relace sousedních řezů. Na základě jejich možných posloupností je ovládán přenos hodinových impulsů do čítače a ovládán jeho mód (up/down).

Pozn.: Charakter. výstupních signálů řídicí jednotky je závislý na navazujícím typu čítače. Rozdíly vyplývají např. ze srovnání čítačů 74190 a 74192.


Vlastní řešení řídicích jednotek jsou vesměs velmi důmyslná. Uvedme si pro názornost konkrétní příklad neobvyklého zapojení, publikovaného před časem v [1] a pokusme se o podrobnější rozbor jeho koncepce a funkce.

Klopným obvodem KO5 a dvěma hradly AND (7408) jsou z externího kmitočtu f_{osc} odvozeny dvoufázové hodiny s nepřekrývajícími se fázemi ϕ_1 , ϕ_2 (časové průběhy obr. 3); ϕ_1 paralelně ovládá hodinové vstupy čtyř klopných obvodů typu D, tvořících periodicky přepisovanou 2×2 bitovou paměť jednotky. Pomocí této paměti, v níž je vždy uložena „okamžitá“ a „předchozí“ logická úroveň vstupních signálů P, Q, je zajištěno rozfázování měřicího cyklu.


Označíme-li počátek měření jako čas t_0 , pak je s náběžnou hranou prvního impulsu ϕ_1 do obvodů KO1, KO2 uložena dvojice logických úrovní, odpovídající

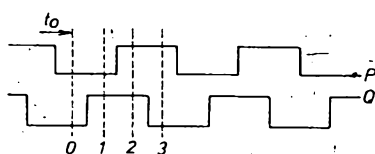

Obr. 1. Výstupní signály čidla IRC

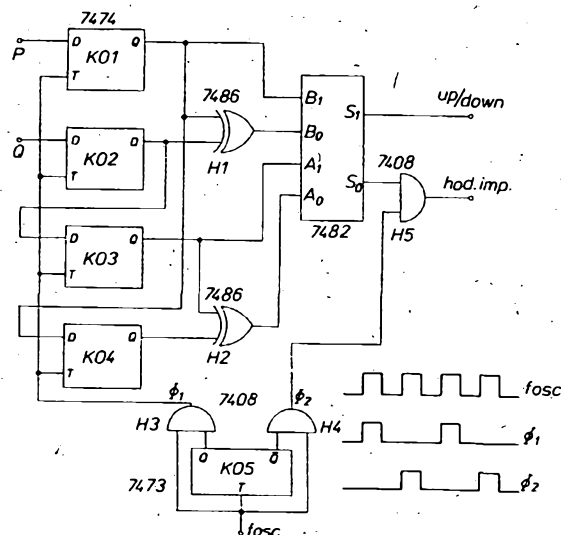

Obr. 3. Zapojení jednotky s dvoubitovou binární sčítačkou

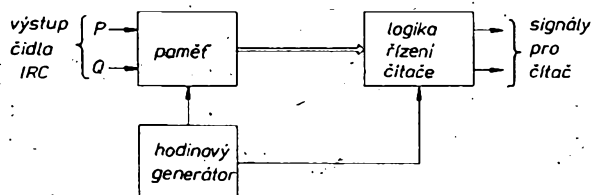

Obr. 2. Blokové schéma řídicí jednotky

okamžitým hodnotám signálů P, Q v čase t_0 . S další fází Φ_1 je tato informace přenesena do navazujících obvodů KO3, KO4 a současně je do vstupních obvodů KO1, KO2 přepsána nová aktuální informace, nové stavy P, Q, snímáné tentokrát v čase $t_0 + d$, kde $d = 2/f_{osc}$. Dvojice KO3, KO4 nyní obsahuje stavovou informaci z času t_0 , dvojice KO1, KO2 aktuální informaci z času $t_0 + d$. V rytmu Φ_1 jsou tedy jednotlivé stavové informace neustále přepisovány v závislosti na okamžitých logických úrovních vstupních signálů P, Q. Pro ovládání vstupů reverzibilního čítače jsou rozhodující změny úrovní P, Q, k nimž dochází při přechodech (pohybu čidla) mezi jednotlivými sousedními řezy na obr. 1. Z nich může být sestavena tabulka

Stavové číslo	P	Q	Exclusive-OR ($P \oplus Q$)
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	1	0
3	1	0	1

Uvážíme-li, že vzorkovací časy jsou vázány na konstantní periodu náběžné hrany Φ_1 , přičemž $f_{osc} \gg f_{IRC\ max}$, lze odvodit, že při průchodech jednotlivými řezy mohou být z posloupnosti stavů paměťových dvojic (klopných obvodů) odvozeny signály ovládání čítače různými způsoby. Diskutované zapojení vyhodnocuje rozdíl stavových hodnot (levá část tabulky) v časech t_0 a $t_0 + d$.

Je zřejmé, že odečtením, uloženého stavu z času t_0 od aktuálního stavu v čase $t_0 + d$ může být výsledek, rozdíl obou stavových relací při libovolném smyslu pohybu čidla a libovolné počáteční poloze, pouze

- 0 – nedošlo-li k pohybu čidla,
- 1 – při pohybu čidla vpřed,
- 3 – při pohybu čidla vzad.

O tom se lze snadno přesvědčit vyhodnocením libovolných sousedních stavů z levé části tabulky, předpokládáme-li, že $-3 = 1 - 1 = 3$.

K ovládání reverzibilního čítače s jedním hodinovým vstupem (např. obvody 74190 ap.) jsou nutné dva signály (hodinové impulsy, mód up/down), jejichž možné kombinace mohou být vyjádřeny pomocí 2bitového binárního čísla XX. Bude-li proto dosud uvažovaný rozdíl stavových posloupností, které jsou v paměti jednotky uloženy binárně, realizován binární odčítačkou, je možno významově vyšším bitem výsledku (MSB – špička S_1) přímo ovládat mód čítače, významově nižším bitem (LSB – špička S_0) hradlovat přístup Φ_2 do čítače.

V zapojení na obr. 3 je binární odčítačka řešena úplnou 2bitovou binární sčítačkou SN7482 s vnitřním přenosem. Pro ekonomickou náhradu rozdílové funkce součtovou je užito následujících úprav:

- data jsou na významově nižší bity vstupů sčítačky (B_0, A_0) zaváděna ve tvaru $P + Q$ přes hradla 7486 (Exclusive-OR),
- vyšší bit B_1 stavového čísla z času $t_0 + d$ má hodnotu vstupního signálu P,
- vyšší bit A_1 stavového čísla z času t_0 má hodnotu vstupního signálu Q.

Tím dochází k překódování vzájemných stavových relací z výstupů paměti, úpravě stavových čísel na vstupech sčítačky. Ta proto mají konečný tvar:

	MSB	LSB
Stavové číslo, vzorkované v čase $t_0 + d$	P	$P \oplus Q$
„Doplňkové“ stavové číslo vzorkované v čase t_0	Q	$P \oplus Q$

Exkluzivní součty $P \oplus Q$ pro jednotlivé řezy vyplývají z pravé strany tabulky. Při respektování provedených úprav je možno použít tabulku pro rychlou orientaci o změně stavu čítače při přechodu mezi libovolnými sousedními fázemi stavu paměti jednotky.

Například přechod z 0. do 1. řezu v obr. 1 vyhodnotí jednotka úplným binárním součtem stavů:

MSB	LSB	MSB	LSB
$P_0 + d$	$P_0 + d \oplus Q_0 + d$	0	1
Q_0	$P_0 \oplus Q_0$	0	0
mód čítání		0	1

jako čítání vpřed (bit MSB = S_1 = log. 0) a čítač ke svému obsahu přičte jeden impuls (výstup sčítačky je roven binární 1).

Při zpětném pohybu např. z 3. do 2. řezu, bude na výstupu

$$\begin{array}{l|l} P_2 & (P_2 \oplus Q_2) = 1 \\ Q_3 & (P_3 \oplus Q_3) = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 \\ 1 \end{array}$$

binární 3, jednotka mění mód čítače (down), který ze svého obsahu odečte jeden impuls.

Konečně pokud nedojde k pohybu čidla, které setrvá v libovolné poloze, např. ve 2. řezu,

$$\begin{array}{l|l} P_2 & (P_2 \oplus Q_2) = 1 \\ Q_2 & (P_2 \oplus Q_2) = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 \\ 0 \end{array}$$

se obsah čítače nemění.

Pro přesnější analýzu činnosti jednotky bude vhodné projít detailně celý jeden měřicí cyklus. Vyjdeme z času t_0 , vyznačeného na obr. 1, kdy jsou stavy výstupů sčítačky rovny $S_1 = 0, S_0 = 0$. Při otáčení čidla směrem vpřed se tyto stavy nemění až do přechodu na 1. řez. Tehdy přecházejí s první hranou Φ_1 (viz obr. 3) vstupy B_1 na log. 0; B_0 na log. 1, vstupy A_1, A_0 setrvávají v log. 0. Výstup S_1 sčítačky zůstává ve stavu log. 0, definujícím mód up. V okamžiku výskytu první fáze Φ_2 je stav sčítačky

	MSB	LSB
vstupy B	0	1
vstupy A	0	0

výstupy S 0 1 → binární 1 a je proto uvolněn přenos hradla AND H5 na hodinový vstup čítače, který zvýší svůj obsah o 1. Následuje druhá fáze Φ_1 , s níž je měněn stav sčítačky na

	MSB	LSB
B	0	1
A	1	1

S 0 0 → binární 0, kdy není žádný přenos. V tomto stavu opět jednotka setrvá až do přechodu signálu P na log. 1, do 2. řezu na obr. 1. První následující fáze Φ_1 mění stav sčítačky na

	MSB	LSB
B	1	0
A	1	1

S 0 1 → binární 1, proto je s příští fází Φ_2 opět zvýšen obsah čítače o 1. Druhá fáze Φ_1 znovu způsobí nulový stav výstupů sčítačky

	MSB	LSB
B	1	0
A	1	0

S 0 0 → binární 0

a tím blokování hodinového výstupu jednotky při druhé fázi Φ_2 . S přechodem do 3. řezu je po první fázi Φ_1 stav

	MSB	LSB
B	1	1
A	1	0

S 0 1 → binární 1,

čítač opět inkrementuje s první fází Φ_2 svůj obsah o 1. Druhá fáze Φ_1 znovu nastaví nulový obsah sčítačky

	MSB	LSB
B	1	1
A	0	1

S 0 0 → binární 0,

blokuje při druhé fázi Φ_2 přenos hodinového impulsu. A konečně při ukončení měřicího cyklu, opět přechodem do 0. řezu je stav po první fázi Φ_1

	MSB	LSB
B	0	0
A	0	1

S 0 1 → binární 1,

čítač je s první následující fází Φ_2 opět inkrementován o 1. Po druhé fázi Φ_1 je znovu nastaven výchozí stav jednotky, z něhož jsme vyšli při rozboru měřicího cyklu.

	MSB	LSB
B	0	0
A	0	0

S 0 0

Všimněme si nyní vyhodnocení změny smyslu otáčení čidla v některé fázi měřicího cyklu. Vyděme zcela náhodně ze stavu, definovaného logickou tabulkou, označenou *). Při zpětném otočení čidla přecházíme zpět z 1. do 0. řezu. S první fází Φ_1 bude po přechodu úrovně Q na log. 0 stav sčítačky

	MSB	LSB
B	0	0
A	1	1
C	1	1

a proto se mění mód čítače (down). S následující první fází Φ_2 tedy bude obsah čítače dekrementován o 1 atd.

Je patrné, že během jednoho měřicího cyklu produkuje jednotka při pohybu čidla v jednom směru čtyři hodinové impulsy pro čítač. Při změně smyslu otáčení čidla se mění mód a tím i smysl změny (zvýšení, snížení) obsahu čítače. Dvoufázové hodiny Φ_1, Φ_2 zajišťují bezpečný předstih nastavení módu čítače před vlastním výskytem čítaného impulsu.

Uvedené řešení řídicí jednotky není typické, především pro orientaci na binární sčítačku. Je však podle mého názoru velmi vhodné pro názorové postihy problémů, které je nutno řešit. Většina řídicích jednotek, s nimiž se setkáváme v tuzemských zařízeních, je orientována na obousměrné čítače s oddělenými hodinovými vstupy up/down (74192, 74193). Příkladem může být jednotka, užitá k odměřování souřadnic u kreslicího stolu Digi-graf, jejíž vyhodnocovací logika je řešena s běžnými hradly NAND. Princip činnosti jednotky je však stejný jako v našem příkladu – vyhodnocují se vzájemné „aktuální“ a „předchozí“ stavové relace, ukládané postupně do paměťových klopných obvodů.

Při ověřování činnosti a ožiování řídicích jednotek je účelné staticky simulovat čidlo IRC dvojicí spínačů na vstupech P, Q. Jednotlivé stavové posloupnosti se snadno upravují změnami vzájemných polohových kombinací obou spínačů.

[1] Hancock, F. J.: Bi-directional count from quadrature signals. Electronic Engineering, květen 1978.



AMATÉRSKÉ RADIO BRANNÉ VÝCHOVĚ

MVT

24. mistrovství ČSSR v MVT

zorganizovali 17. a 18. 9. 1983 vzorovým způsobem třebičští radioamatéři a zaměstnanci OV Svazarmu v Třebíči. Rekordní účast tvořilo 73 kvalifikovaných závodníků, jejichž zápolení nestranně řídila hlavní rozhodčí, MS Magda Víková, OK2BNA. Mezi čestnými hosty mistrovství byl také vedoucí tajemník JM KV KSC Vladimír Herman, OK2VGD.

V kategorii mužů po loňské přestávce opět vyhrál mistr sportu ing. J. Hruška, OK1MMW, který získal ve třech disciplínách 100 b.: telegrafní provoz (47 QSO), příjem a orientační běh. Pozoruhodně si vedl také Petr Prokop, OL6BAT, který vyhrál vysílání (97 b.) a hod granátem (45 b.). Oběma jmenovaným se však neudálo střelba (39 a 32 b.), kterou vyhrál MS Jalový (43 b. z 50).

Vítěz kategorií dorostenců L. Sláma, OK2KAJ, vyhrál sice jen provoz (36 QSO), ale vyrovnanými výkony v ostatních disciplínách zcela zaslouženě získal nejvyšší letošní titul. V příjmu byli nejúspěšnější Kuchar, Leško a Rataj (všichni 100 b.), ve vysílání Leško a Hájek (oba 93 b.). OB vyhrál Kunčar, střelbu Mička (46 b. – nejlepší výsledek mistrovství) a HG vyhrál Kuchar (45 b.).

Robert Frýba, OK2KAJ, mistr ČSSR 1983 v kategorii mládeže do 15 let, získal ve třech disciplínách 100 b.: provoz (30 QSO), příjem a OB. Za vysílání 98 b., střelba 39 a HG 40. 100 b. za příjem mělo ještě dalších pět závodníků, za vysílání tři. Nejlepší střelci v této kategorii M. Kováč a Prášek měli po 45 b. Za HG měl Trefný 50 b. – jediný ze všech účastníků mistrovství. Dařilo se také patnáctileté Zdeně Jirové, která sice obsadila až 7. místo, ale za příjem a vysílání (bylo opravdu perfek-

ni) měla po 100 bodech, za OB 95 a za střelbu 41 b. O lepší umístění se připravila slabým provozem (61 b.) a HG (20 b.).

V kategorii žen, za neúčasti MS J. Hauerlandové, OK2DGG, bylo první místo „volné“ až do konce poslední disciplíny (OB), neboť kandidátek (většinou velmi nervózních) bylo hned několik. Každá z nich však měla v některé disciplíně značné bodové ztráty a tak s určitým štěstím vyhrála Palatická, OL6BEL, která nejvíc získala v provozu (27 QSO) a ve vysílání (97 b.). Střelbu vyhrála Kubíková (43 b.) a v HG měla hned čtyři děvčata po 45 b. V celkových výsledcích žen se bodový zisk 100 vyskytuje jen dvakrát: Kubíková – příjem a Hana Nováková – OB. Ani vítězka této kategorie nespínila limit mistrovské třídy.

Víceboj oslaví v roce 1984 významné jubileum: 25. mistrovství ČSSR. Není vyloučeno, že jeho pořadatel bude nucen poprvé přistoupit k omezení počtu startujících v některé kategorii. Za účasti větší než 80 závodníků nelze tak rozsáhlou soutěž zvládnout obvyklým způsobem. Samozřejmě nelze nikomu bránit v účasti ve všech postupových soutěžích a navíc není žádoucí nechat ležet ladem několik set transceiverů M160, které byly vyrobeny především ve prospěch rozvoje víceboje. Odborné orgány čeká tedy v jubilejním roce řada problémů, které je nutno včas vyřešit.

Výsledky mistrovství ČSSR 1983 v MVT

Kategorie A: 1. MS Ing. Jiří Hruška, OK2MMW, Nové Město na Mor., 470 b., 2. Petr Prokop, OL6BAT, Bučovice, 441, 3. Ing. Peter Mihálik, OK3RRF, Púchov, 432. Celkem 20 závodníků.

Kategorie B: 1. Lubomír Sláma, OL6BGW, Třebíč, 458, 2. Vít Kunčar, OL6BES, Uherský Brod, 440, 3. Jiří Mička, OL7BBY, Nový Jičín, 440. Celkem 15 závodníků.



Nejmladším účastníkem 24. mistrovství v MVT byl jedenáctiletý Stanislav Opichal z OK2KIS, žák 6. třídy základní školy v Karviné. Telegrafii ho v devíti letech naučil jeho dědeček, OK2QJ, a MVT se naučil v letním táboře Svazarmu na Petrových boudách. Má II. VT a v Třebíči obsadil 18. místo.

Kategorie C: 1. Robert Frýba, OK2KAJ, Třebíč, 477, 2. Milan Kováč, OK3KZY, Myjava, 456, 3. Tomáš Trefný, OK1KRG, Praha, 448. Celkem 27 závodníků.

Kategorie D: 1. Radka Palatická, OL6BEL, Dolní Rožinka, 449, 2. Jana Kubíková, OL6BGF, Uherský Brod, 430, 3. Jiřina Vysůčková, OK5MVT, Praha, 408. Celkem 11 závodnic.

–BEW

ROB

Soutěž „liškařů“ dříve narozených

Již po deváté uspořádal radioklub Tišnov, OK2KEA, setkání a soutěž těch, kteří se před čtvrtstoletím zabývali tímto atraktivním druhem sportu, vyhledáváním ukrytých vysílačů, tehdy nazývaným hon na lišku. Jako každoročně i loni uspořádal tuto soutěž ve svém vysílacím středisku ve Veselí u Tišnova, které si členové radioklubu vybudovali v akci Z s obrovským nadšením a iniciativou. Však také nejde o maličkost. Hodnota budovy vysílacího střediska je téměř 300 000 Kčs.

Mezi závodníky, kteří tentokrát (ve dnech 14. až 16. října 1983) přijali pozvání radioklubu OK2KEA, byl ing. F. Smolík, OK1ASF, zasloužilý trenér v tomto druhu sportu, dnes penzista, dřívější šéfredaktor Amatérského radia, který před více než dvaceti léty pomáhal šířit tento tehdy u nás nový druh branného sportu spolu s F. Ježkem, OK1AAJ, dnes již také důchodcem, a s bývalým magistrem, dnes doktorem J. Procházkou, OK1AWJ.

Dále byli v Tišnově ti, které tenkrát OK1ASF vedl a doprovázel jako trenér nebo vedoucí družstva na různých zahraničních závodech a soutěžích a kteří dnes převzali jeho tehdejší úkoly a dále je rozvíjejí.


Mezi předními to byli bývalí závodníci, kteří vždy byli spolehlivou oporou československého družstva, MS K. Souček, OK2VH, dnes předseda MěNV v Tišnově a současně vedoucí ústřední komise rádiového orientačního běhu, dále E. Kuřeš, OK1AUH, bývalý reprezentant v ROB



Robert Frýba, mistr ČSSR 1983 v MVT v kategorii C, byl nejúspěšnějším vícebojářem roku, neboť mimo nejvyšší titul v ČSSR získal také titul mistra ČSR a přeborníka JM kraje.



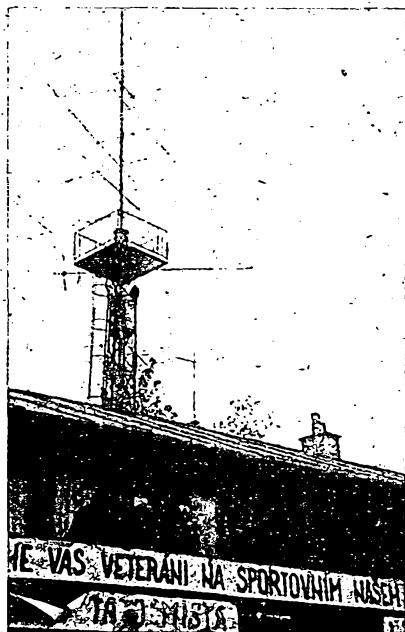Hlavní rozhodčí 24. mistrovství, MS Magda Víková, OK2BNA, pečlivě dbala o výsledkovou listinu. Na snímku ji „kontroluje“ Radka Palatická, OL6BEL.



Vysilací středisko OK2KEA ozdobené nápisem: „Vítáme vás, veteráni, na sportovním našem klání!“

a posléze ředitel pražského závodu Radiotechnika, který se výrobou přijímačů pro ROB významně zasloužil o rozšíření tohoto druhu sportu zvláště mezi mládeží. Dnes sice pracuje v zabezpečovací letištní službě, ale díky jeho výborným organizačním schopnostem ho můžete spatřit na všech soustředěních reprezentantů. Také při soutěži veteránů v Tišnově byly použity vysíláče, které v podniku Radiotechnika pomáhal konstruovat.

Dalším účastníkem byl MS M. Rajchl, OK1DRM, státní reprezentant, který na mistrovství Evropy v NSR získal stříbrnou medaili.

Dalším účastníkem z řad bývalých reprezentantů byl RNDr. L. Kryška, ex OK1VGM, který několikrát úspěšně reprezentoval ČSSR. Dnes pracuje v Akademii věd v oboru teorie plazmatu a je platným členem redakční rady Amatérského radia. Jeho přijímače vyráběné doma, měly tehdy největší citlivost.

Nejstarším účastníkem byl bývalý reprezentant Karel Mojžíš, OK2QC, který i při svém věku byl úspěšným závodníkem ještě nedávno. Prostě opravdický veterán. Jeho přijímače zhotovené doma s tehdy dostupnou technikou byly vždy perfektního provedení – jako když vyjdou z továrny.

Předposledním z účastníků, který se k ROB dostal nejpozději, byl Brěfa Slaviček, OK2BBS, výborný technik a kamarád. Do kategorie veteránů patří svým věkem, avšak v pásmu VKV je stále úspěšně činný.

A konečně úplně poslední (nikoliv však ve výsledkové listině) byla veteránka Mařenka, tedy úředně Marie Součková, XYL OK2VH, která sice držela přijímač ROB prvně v ruce, přesto však spolehlivě našla všech pět lišek v pásmu 3,5 MHz a prokoukla i figl pořadatelů, kteří „lišky“ 1 a 3 dali na stejné místo. A tak ačkoli svému měření upřímně nevěřila, vrátila se zpět a obě „lišky“ našla, na rozdíl od některých zkušených reprezentantů, kteří si řekli „to je nesmysl, tam už jsem byl“.

I při takovémto závodě pro staré pány byly obsluhy „lišek“ na úrovni. Jednu

z nich představovala Lida Mašková, která již mnohokrát zastávala tuto funkci, a konečně zkušený borci Jaroslav Musil, Ladislav Výrosta a Petr Doležal. Při besedě „bez protokolu“ si však stěžovali, že ačkoli se již léta podílejí na tréninku reprezentantů, zatím jim nebyla přiznána kvalifikace rozhodčího 1. třídy, ačkoli jinde ji dostali někteří za rok a někteří dokonce za několik měsíců. A tak přesto, že jsem to slyšel bez protokolu, mi novinářská čest nedovolí, abych na to neupozornil.

Při debatách po závodě si účastníci pohovořili o svých dosavadních zkušenostech, pozvedli číši na počest boha Bakcha a s radostí kvitovali, že se do pravidel závodů zavádějí právě kategorie veteránů.

Většina účastníků byla spokojena, děkuje pořadatelům za jejich snahu a těší se na příští závod veteránů, který prý bude slavnostní, protože bude desátý. Tak hodně zdaru a mnoho úspěchů.

—asl

KV

Kalendář závodů na měsíc únor 1984

11.-12. 2.	Sardinia trophy ¹⁾	00.00-23.00
	PACC contest	14.00-17.00
	YLRL YL-OM contest FONE	18.00-18.00
	RSGB 1,8 MHz CW	21.00-01.00
	YU DX contest	21.00-21.00
	OK-SSB závod	23.00-03.00
17. 2.	TEST 160 m	19.00-20.00
18.-19. 2.	ARRL DX contest CW	00.00-24.00
24.-26. 2.	CQ WW 160 m SSB	22.00-16.00
25.-26. 2.	REF contest FONE	06.00-18.00
	RSGB 7 MHz CW	12.00-09.00

¹⁾ Adresa pro deníky ze Sardinian trophy: Comitato Regionale Sardo A. R. I., Angelo Fadda, P. O. Box 21, 09100 Cagliari, Italy.

Podmínky REF contestu viz AR 1/83; YU DX contestu AR 2/82; OK-SSB závod má podmínky shodné s OK-CW závodem – viz AR 12/82.

Podmínky PACC závodu

Závod se koná vždy druhý celý víkend v únoru, CW a SSB provozem, v pásmech 1,8 až 28 MHz. Kategorie: jeden operátor, kolektivní stanice, posluchači. Vyměňuje se kód složený z RS(T) a pořadového čísla spojení počínaje 001. Holandské stanice předávají RS(T) a provincií ve zkratce: DR, FR, GD, LB, NB, NH, OV, UT, YP, ZH, ZL. S jednou stanicí lze navázat jedno spojení v každém pásmu, bez ohledu na druh provozu. Každé spojení se hodnotí jedním bodem, násobičky jsou provincie v každém pásmu zvlášť. Posluchači získávají jeden bod za každou odposlechnutou stanicí. Holandska, pokud zaznamenají i její předávaný kód a značku protistanice. Násobičky jako u stanic vysílacích. V denících musí mít vypočten výsledek a vyznačen každý nový násobič. Deníky se nejpozději do konce března odesílají na adresu: F.Th. Oosthoek PA0INA, Fred Mqystraat 36, 4614 EH Bergen op Zoom, Nederland. Při dostatečném množství spojení s různými stanicemi PA (100) je možno získat diplom PACC bez QSL listků, nebo spojeními v závodě lze doplnit QSL listky již došlé.

Výzva našim radioamatérům

Často jsou při provozu na pásmu slyšet nářky na to, že stanice, které se účastní některého závodu, se nedozví své umístění. Redakce AR ani Ústřední radioklub nedostává oficiální výsledkovou listinu

z většiny závodů! Tato přijde obvykle jen vítězi, společně s diplomem. Proto žádáme všechny radioamatéry, kteří obdrží výsledkovou listinu z některého mezinárodního závodu, aby ji zaslali na adresu OK2QX ke zveřejnění.

OK2QX

Výsledky závodu na počest sjezdů Svazarmu 1983

Kategorie jednotlivci – OK

1. OK3CSC	32 256 bodů
2. OK2FD	31 320
3. OK2QX	24 960
4. OK2ABU	22 644
5. OK3FON	20 100

Celkem hodnoceno 59 stanic.

Kategorie kolektivní stanice

1. OK3KFF	38 250
2. OK3KFFV	36 549
3. OK1KSO	29 889
4. OK3VSZ	23 871
5. OK3RJB	23 634

Celkem hodnoceno 60 stanic.

Kategorie jednotlivci – OL

1. OL1BGC	4 236
2. OL1BIC/p	3 936
3. OL7BEH	3 540

Celkem hodnoceno 6 stanic.

Kategorie posluchači

1. OK1-11861	8 910
2. OK3-26694	6 900
3. OK2-19092	6 435

Celkem hodnoceno 15 stanic.

Závod vyhodnotil kolektiv OK1KRO pod vedením

OK1AYQ

Výsledky závodu „KV PD 1983“

(pořadí, značka stanice, počet spojení, počet bodů za spojení, počet násobičů, celkový bodový výsledek a použité zařízení)

Kategorie A – 10 W

1. OK1KMP/p	122	115	50	5750	Petr 103
2. OK1KWP/p	121	104	50	5200	Petr 103
3. OK1OAE/p	110	100	46	4600	Petr 103
4. OK2KQG/p	100	92	47	4324	
5. OK2BTP/p	89	89	46	4095	

a následuje dalších 9 stanic.

Kategorie B – 75 W

1. OK2BSQ/p	124	113	51	5763	
2. OK2RHS/p	120	112	51	5712	
3. OK2KYC/p	122	114	50	5700	Otava
4. OK1KBC/p	113	109	51	5559	
5. OK2KJT/p	117	111	50	5550	Otava

a následuje dalších 19 stanic.

Kategorie C – stálé QTH

1. OK1JKR	77	77	37	2849	
2. OK2BUH	75	75	36	2700	
3. OK2HI	75	73	36	2628	
4. OK3CRH	70	70	37	2590	
5. OK1TJ	72	69	37	2553	

a následuje dalších 17 stanic.

Diskvalifikované stanice:

OK1DAC, OK1DIB, OK2KFJ a OK3CGK.

Deník nezaslal stanice:

OK1AJN, OK1DL, OK1KAY, OK1KMU, OK1KPX, OK1VMK, OK3CGI a OK3KNS.

Závod vyhodnotil kolektiv OK1KCR pod vedením OK1IQ

Výsledky závodu PD mládeže na KV 1983

Na prvních třech místech se umístily stanice OK3KAP (3976 bodů), OL1BCG (3075) a OL8COJ (2310). Okresní rady by se měly zamyslet nad tím, jak vychovávat mladou generaci radioamatérů – 20 stanic bylo hodnocených, ale 6 (všichni OL)

neposlalo deníky! Jedná se o OL2VAH, OL4BEV, OL6BEL, OL7BGX, OL8CNT, OL9COI. Budou nám i jako OK dělat ostudu – později v mezinárodních závodech?

Závod vyhodnotil kolektiv OK1OPT.

Výsledky PACC závodu 1982

Účast československých stanic nebyla tentokrát velká – ve výsledkové listině je zařazeno pouze 5 stanic:

1. OK2BMA	187 spojení	6 171 bodů
2. OK1RR	123	4 574
3. OK3YDP	152	4 556
1. OK3KAG	241	11 086 (vice op.)
1. OK1-19973	163	7 498

QSL informace DX stanic

AP2UR přes JA0BFZ	V2ARO přes WB6SHD
C31SZ G4HYO	YJ8TT K8TBW
CT2EF W4PKM	YS9JY N5EKI
C6ANU VE1ZL	ZB2EX G4HYQ
EL2AD WA3HUP	ZF2CM KA0BJ
EL2AI AK3F	ZF2GD W3ML
FC0VQ DJ4OP	ZF2GE WA4WTG
FK0AE F6EWK	ZF2GI W4OWY
FM0AYU F5QE	3B9FK 3B8FK
FP0JA WB2MSH	3D2RR ZL1BQD
HH2JR KA5V	3D2XN DK7XN
HH2SD VE3CVZ	5H3DM G3NKR
HP1XJC NR4V	5Z4DE KA4S
KH0AC K7ZA	5Z4DR YU3TU
OD5MX WA6YOU	9M6MO KO2A
S79LA F6DXA	9M8HL JM1FHL
TR8MYA WA8ATG	9U5JM F3LO
TZ8DC DL8DC	A3SSM WB70VA

Zpravodajství DX a DX kroužky

Zájemci o novinky v DX provozu si mohou poslechnout každou neděli v 7.30 hod. našeho času DX kroužek na

3710 kHz provozem SSB česky. V pátek vysílá telegraficky přehled nejnovějších DX zpráv stanice W1AW v 02.00, 05.00, 16.00 a 23.00 našeho času na kmitočtech 3780, 7080, 14 070, 21 080 kHz v angličtině, kdo rozumí německy, může si poslechnout SSB vysílání stanice DK0DX rovněž v pátek v 19.00 našeho času na 3750 kHz.

Zprávy ze světa

V červnu se koná každoročně už od roku 1950 setkání radioamatérů spojené s prodejní výstavou firem ve Friedrichshafenu (NSR) na Bodamském jezeře. Výstavu navštívilo v minulém roce přes 13 000 osob, z toho 20 % ze zahraničí. Velkou část exponátů nyní věnují vystavovatelé „domácím“ počítačům a aplikacím výpočetní techniky pro radioamatérský provoz.

Novými majiteli diplomu DXCC jsou u nás OK1DCU a OK3DYO, nálepku za 275 zemí získal OK2BBJ.

Na německé základně v Antarktidě byla vyměněna posádka a radioamatérská stanice se odtamtud ozývá nyní pod značkou DP0AA (dříve DO0LEX).

QSL manažer stanice BV2A, kterým je K2CM, změnil adresu na: Rte 1, Box 485, Millstone, WV 25261, USA. Stanici BV2A a BV2B najdete v pásmech 14, příp. 21 MHz nejčastěji ve středu telegrafním i SSB provozem.

V Turecku mají být od letošního roku opět legálně v provozu radioamatérské stanice. Podle oficiálních informací byla zřízena odposlechová služba, která má sledovat jejich provoz. ÚRK dostává výměnou za AR turecký radioamatérský časopis, který by však svou úroveň nestačil ani pro naše pionýrské kroužky.

Při návštěvě čínské delegace v Jugoslávii byla podepsána dohoda o poskytnutí

technické pomoci a instruktorů ze strany Jugoslávie hlavně pro ROB a do datečně má být také podepsána dohoda o recipročním vydávání koncesí. To by mohlo znamenat, že se konečně ozve z Číny i provoz SSB.

Na schůzce KV skupiny 1. regionu IARU v Rakousku byly diskutovány zajímavé otázky z oblasti závodů (používání automatických přístrojů, jednotná úprava titulního listu pro závodní deníky, změny v podmínkách polních dnů, provoz v pásmech 18 a 24 MHz atd. OK amatéři zde nebyli zastoupeni.

Jedním z nejznámějších radioamatérů na světě je KH6IJ, Katashi Nose, jehož QSL mají ve sbírce snad všichni aktivní radioamatéři na světě. V radioamatérských pásmech pracuje již více než 50 let.

Než odešel na odpočinek, přednášel chemii na vysoké škole v Honolulu. Jeho sbírka diplomů a medailí z různých soutěží a závodů čítá stovky exemplářů a činnost nepřerušil, ani když v nedávné době ležel v nemocnici po srdečním záchvatu.

Poněkud opožděně jsme získali výsledky prvního jihoamerického telegrafního závodu z roku 1982. I když se z OK účastnily pouze dvě stanice, získaly výborné umístění. OK2TBC skončil na 1. místě v kategorii DX stanic v pásmu 14 MHz a OK3KEX na 2. místě mezi stanicemi s více operátory. V roce 1984 bude závod uspořádán 9. a 10. června.

Radioamatéři v NDR mají již povoleno pracovat i v pásmech 1,8 a 10 MHz. Na 160 m s příkonem do 15 W v rozmezí 1810 až 1950 kHz, a tak Maďarsko zůstává jediným státem sousedícím s ČSSR, kde na povolení vysílat v pásmu 1,8 MHz doposud čekají.

Podle ověřené zprávy ARRL Awards Committee schválila jako další zemi DXCC ostrov Petra I. s tím, že do seznamu zemí bude zařazen po první expedici do této oblasti. Ostrov najdete západně od jižního cípu Jižní Ameriky.

Napříště budou stanicím, které navštíví ostrov Desecheo, vydány volací znaky výhradně s prefixem KP5.

Letošní plánovaná expedice japonských operátorů do Bangladéše se neuskutečnila proto, že operátorům nepovolily tamější úřady přivést vysílací zařízení.

Kdo zatím nedostal QSL od expedice OH0W z CQ DX contestu 1982, nechť trpělivě čeká – za 130 hodin totiž operátoři OH0W navázali 30 000 spojení s použitím zařízení FT102 a 3 kW zesilovače a dalších pracovišť pro sbírání násobilců, vybavených zařízeními Drake + MLA. Antény jednopásmové 6 el. KLM a 5 el. Hy-Gain na sedmi třicetimetrových stožárech. K napájení bylo spotřebováno celkem 3000 stop sousedního kabelu RG8/U a jednotlivá pracoviště byla propojena 25 příručními transceivery v pásmu 145 MHz. Expedice se zúčastnilo 36 vysílajících operátorů a 32 dalších se podílelo na technickém zajištění. QSL manažerem je OH2BAZ a organizátorem byla klubová stanice OH2AA.

Po rozšíření pásma 14 MHz SSB provozem pro americké amatéry plánuje FCC expanzi i v dalších pásmech – na 80 m v rozsahu 3750 až 4000 kHz, na 15 m mezi 21 200 až 21 450 kHz a na 10 m mezi 28 300 až 29 700 kHz. Obdobně se fonický provoz snaží rozšířit i kanadští radioamatéři, v pásmu 80 m až do 3650 kHz.

Osobnosti radioamatérského světa



Na snímku vlevo je světoznámý radioamatér pater Moran, 9N1MM, z Nepálu. Většina radioamatérů, kteří z Nepálu vysílali, používala jeho zařízení a QTH. Vpravo John, W6RTN

(z alba OK2JS)

N3TM plánuje v roce 1985 velkou expedici zahrnující Senegal, Jižní Afriku, Mauritijs, Indonésii, Papuu-Novou Guineu, Nový Zéland, Tahiti, ostrov Juana Fernándeze, Argentinu a Trinidad.

V neúplném seznamu zemí, které mají povolenou pracovat v pásmu 10 MHz, uvádí časopis QST již 44 zemí. Ve skutečnosti je to daleko více, neboť např. ČSSR a NDR nejsou uvedeny a pod názvy Anglie a Francie je třeba uvažovat všechny země Commonwealthu a bývalé francouzské kolonie, kde je již nyní provoz povolen.

V tabulce „Honor Roll“ DXCC mají plný počet 315 zemí naše stanice OK1FF a OK1ADM, 314 OK1MP, 311 OK3MM a 310 OK2RZ. Ve fone části má OK1ADM 313 a OK1MP 310 zemí. V žebříčku telegrafních stanic nemáme zastoupení, nejspěšnější je W9KNI s 308 potvrzenými zeměmi.

V roce 1983 se členy IARU staly radioamatérské organizace Dominiky a Lesotha.

OK2QX

Předpověď podmínek šíření KV na březen 1984


Vývoj podmínek šíření v březnu je ve středních šířkách severní polokoule, bráno z hlediska sezónních změn, z celého roku nejrychlejší. Dráha Slunce po obloze je den ode dne výše, takže zatímco počátek měsíce připomíná spíše zimu, konec je více podoben létu, včetně typického zpoždění křivek kritických kmitočtů oblasti F2, kde se mohou začít ukazovat i dvě maxima (dopoledne a odpoledne) namísto jednoho poledního. Doufáme, že se během letošního jara nevyskytnou tolik poruch, jako vloni, kdy jejich průměra takový vývoj do značné míry zakryla.

Použitelné kmitočty budou výrazně nižší než v minulých letech, neboť sluneční aktivita neúprosně klesá: podle předpovědi SIDC z 31. 10. 1983 lze očekávat tyto vyhlazené hodnoty f_{12} v měsících únoru až dubnu 1984: 62, 61 a 59. Minimum jedenáctiletého cyklu lze tedy čekat v letech 1986 až 1987, tedy asi o rok dříve, než jsme si mysleli zhruba před rokem, ale to se může samozřejmě dále měnit. Pro srovnání: poslední hodnota f_{12} , která je k dispozici při psaní této předpovědi, pochází z dubna 1983 a obnáší 81,5. Poslední hodnota f_{12} je za říjen 1983, kdy dosáhla pouhých 55,2.

Z uvedeného vyplývá, že loňské hezké podmínky šíření v pásmu deseti metrů mají jen velmi mizivou naději na opakování, rozhodně tedy pro oblast středních a vyšších zeměpisných šířek. Spojení s oblastmi tropického a subtropického pásma sice nebudou možná denně, ale nebudou ani výjmkou. Širší a častější možnosti poskytnou v denní době patnáctka, a mimo poledních hodin a druhé poloviny noci dvacítky (ta se stane nočním pásmem DX až za měsíc). Poněkud horší proti jiným částem roku budou podmínky šíření dlouhou cestou v pásmu 20 a 15 metrů do většiny oblastí světa s výjimkou oblasti protinožců, kam se naopak zlepši.

Na dolních pásmech KV budeme pozorovat zkracování pásma ticha – na čtyřicetce bude v průměru dosahovat před východem Slunce 1300 km. Rostoucí denní útlum omezi QRB v poledne asi na 600 km na 80 m a přibližně 1600 km na 40 m.

OK1HH

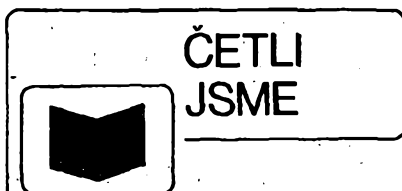

Tauš, G.; Novák, V.: MAGNETICKÝ ZÁZNAM OBRAZU. SNTL: Praha 1983. 272 stran, 324 obr., 10 tabulek, 4 přílohy. Cena váz. 35 Kčs.

Magnetický záznam obrazu, využívaný v ČSSR již řadu let v profesionálních aplikacích, zejména v televizi, se začíná uplatňovat i v zájmové amatérské činnosti a proniká i do domácností. Proto jistě řada zájemců uvítala vydání první publikace u nás, shrnující základní informace z této oblasti. Autoři se v knize zabývají problematikou magnetického záznamu televizního signálu se zřetelem k jeho využití v průmyslu, ve vědě, školství a v domácnosti. Přístupným způsobem seznamují čtenáře s dosavadními konstrukcemi přístrojů a jejich vlastnostmi i s magnetickými záznamovými materiály, stejně jako s praktickými poznatky z provozu a údržby videomagnetofonů (či, jak určuje norma, magnetoskopů).

Obsah knihy je rozdělen do deseti kapitol, které jsou doplněny seznamem doporučené literatury (většinou zahraničních pramenů) a rejstříkem. V první kapitole jsou po krátkém historickém úvodu rozebrány principy magnetického záznamu obrazového signálu a požadavky, kladené na zařízení jak z hlediska fyzikálního, tak z hlediska praktického využití (stříh apod.). Ve druhé kapitole se autoři zabývají záznamovými materiály, požadavky na jejich magnetické a mechanické vlastnosti a používáními typy pásků. Třetí kapitola je věnována regulačním obvodům videomagnetofonů, které podmiňují správnou a stabilní funkci přístrojů. Další dvě kapitoly popisují mechanickou a elektronickou část videomagnetofonů. V druhé polovině knihy je věnována pozornost praktickému využití, provozu a konkrétním ukázkám konstrukce. Jsou to kapitoly šestá (Aplikované televizní systémy), sedmá (Součinnost videomagnetofonu s ostatními členy televizního systému), osmá (Měření a opravy videomagnetofonů) a devátá (Popisy vybraných přístrojů). V závěrečné krátké desáté kapitole jsou shrnuty záznamové standardy v přehledném tabulkovém uspořádání, umožňující porovnat i vlastnosti jednotlivých typů přístrojů.

Kniha je psána jasně a srozumitelně a jistě upoutá všechny zájemce o záznam televizního signálu. Výklad předpokládá u čtenářů znalost základní problematiky z oblasti televizní techniky. Vzhledem k tomu, že dosud existuje několik používaných soustav pro záznam a je otázkou, zda a který systém se nakonec prosadí v celosvětovém měřítku, lze říci, že hloubka výkladu je vhodně volena a dostačuje k tomu, aby si zájemce o tuto mladou oblast techniky mohl udělat všeobecnou představu o problematice magnetického záznamu obrazu i o vlastnostech a využití jednotlivých druhů přístrojů. Není třeba pochybovat o tom, že kniha bude přijata všemi zájemci, ať již profesionálními nebo amatérskými, velmi kladně.

—JB—

Jakubovskij, S. V. a kol.: ANALÓGOVÉ A ČÍSLICOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY. Alfa: Bratislava 1983. Z ruského originálu Analogovyje i čísl'ovyje schemy, vydaného nakladatelstvem Sovetskoeje radio v Moskvě v r. 1979, přeložili Prof. Ing. J. Cmúrný, CSc., RNDr. Ing. J. Turán, CSc. a Ing. D. Levický. 400 stran, 341 obr., 72 tabulek.

Cílem, který si autoři vytklí, je uvést základní parametry číslíkových a analogových obvodů, vysvětlit metody jejich výroby, funkční řady a upozornit

na zvláštnosti použití IO při návrhu elektronických zařízení, dále upozornit na předpoklady zajištění spolehlivosti funkce IO jak při jejich výrobě, tak při konstrukci zařízení.

Náplň knihy je rozdělena do pěti kapitol. V první z nich (Terminologie v mikroelektronice a klasifikaci integrovaných obvodů) se čtenáři seznámí s názvoslovím a ujasní si základní pojmy i systém normalizovaných označení IO, tak jak to uvádějí normy GOST. V druhé kapitole se probírá technologie výroby integrovaných obvodů včetně hermetizace čipů, pouzdření apod. Další dvě kapitoly jsou věnovány číslíkovým (3) a analogovým IO (4) – jejich určení a použití, popř. zvláštnostem jednotlivých typů apod. Poslední pátá kapitola s názvem Zabezpečení spolehlivosti IO při výrobě a montáži zařízení pojednává o zajištění spolehlivosti v jednotlivých fázích výroby i montáže IO. U jednotlivých kapitol jsou uváděny dílčí seznamy doporučené literatury, převážně ze sovětských pramenů.

Při hodnocení obsahu knihy je třeba si uvědomit, že původní publikace vyšla v r. 1979; vznik rukopisu tedy spadá asi do poloviny minulého desetiletí a sami autoři v závěru knihy upozorňují na pokrok, k němuž za dobu přípravy publikace k vydání došlo. Kapitoly, zaměřené na všeobecnou problematiku analogových a číslíkových IO, na základní technologii výroby IO, vlastnosti různých typů logiky apod. jsou i dnes pro zájemce o tento obor užitečné a nadto jsou v knize podávány velmi srozumitelnou formou. Užitečné může být i seznámení se systémem kvalifikace a označování IO, používanými v SSSR. Naproti tomu hodnocení vlastností a použitelnosti jednotlivých konkrétních IO nebo jejich typových řad není dnes již v některých případech výstižné a s vědomím toho musí čtenáři k textu knihy přistupovat. Je otázkou, zda by bývalo účelné doplnit překlad textem, aplikujícím výklad autorů na čs. součástkovou základnu; bylo by však určitě vhodné, kdyby měli naši čtenáři k dispozici seznam doporučené literatury s tituly, běžně dostupnými v ČSSR.

Slovenský překlad může pomoci všem zájemcům o technologii výroby a vlastnosti IO získat základní představy o této problematice, a to velmi přístupnou formou; pro hlubší studium a seznámení se současným stavem pak je třeba použít další prameny, především z periodické technické literatury.

Publikace je vhodná pro střední technické kádry z oboru (pro elektroniky, projektanty a opraváře elektronických zařízení), pro studenty odborných škol s příslušným zaměřením a pro amatérské zájemce o elektroniku.

—Ba—

Funkamateu (NDR), č. 8/1983

Experimentální mikropočítač – Nová technika diktafonů – Nová stavebnice: civky miniaturních filtrů – Multiquadový zářič před odrazovou stěnou – Úzkopásmová zadrž pro UHF – Filtr MPX pro stereofonní příjem – Melodický zvonek s kazetovým magnetofonem – Melodický budík s 1000 tóny – Tristavový výstup dat – Doplnky digitálních hodin – Proměnné zesílení u OZ – Logaritmičtí indikátor s řadou svítivých diod – Dekodér BCD/1 z 10 s IO TTL – Symetrizace signálu s použitím OZ – Elektrické vymazání rušivých signálů na principu interference – Výkonný zaměřovací přijímač FPE 80 L – IO A283 pro jednočipový přijímač jako amatérský přijímač pro KV – Transceiver pro 144/432 MHz H 220 (5) – Sonda jako generátor logických úrovní, tři varianty.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 8/1983

Obvod pro regulaci fáze a kmitočtu v ladicích systémech řízených mikropočítačem – UNOS/GDS

6000, univerzální koncepce pro vývoj programového vybavení mikropočítačů – Dozor nad přerušením ve více úrovních – Rychlá aritmetika pro mikropočítače (1) – Řízení mikropočítačem se sériovým stykem – Skolní mikropočítač Polycomputer PC-880 – Naše zkušenosti s mikropočítačem Polycomputer PC-880 – Rozšíření rozsahu indikace u IO C520D – „Vinové“ optická čidla – Systém Bulltext pro přenos přidavných informací, obsažených v TV signálu – Vliv charakteristik IO TTL na podmínky vzájemného spojení obvodů – Informace o polovodičových součástkách 195 – Pro servis – CM 751, IO MOS pro číslicové voltmetry – Diskuse: spínač světelných množství s pamětí časových intervalů – Výstava v Moskvě 1983 – Já a šachový počítač SC 2 – Číslicové několikarozsahové měřicí přístroje – Jednoduchý zkoušeč spínačů DIP – Sada zkoušečů pro číslicové obvody – Přesný Q-metr.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 10/1983

Optoelektronická součástka L110C s nábojovou vazbou – Budicí obvody pro vícebarevné svítivé diody – Pokroky v integrované optice – Analýza sériového toku dat mikropočítačem – Výkonná šestnáctibitová ústřední výpočetní jednotka pro mikropočítač K 1520 – Volné programovatelné soustavy pamětí pro syntezátory hudby – Připojení souřadnicového zapisovače Endim 620 k mikropočítači K 1510 – Řiditelný multivibrátor – Informace o polovodičových součástkách 196 – Zdroje konstantního výkonu – Výpočet zdrojů konstantního proudu s operačním zesilovačem – Regulátor napětí bez Zenerovy diody a s teplotní kompenzací – Programovatelný generátor obdélníkových průběhů spojený s počítačem – Elektronické regulační zařízení k udržení konstantní vysoké teploty – Zkušenosti s miniaturním pájdem R50 Delta electronic – Elektronické semimikrováhy – Zkušenosti s pozitím plastických hmot odolných proti plameni v TVP – Stereofonní kazetové magnetofony Sanyo RD 5015 a RD 2503 – 60 let rádia – Číslicový rozváděčový měřicí přístroj.

Rádiotechnika (MLR), č. 11/1983

Speciální IO: aplikace LM3909N – Co je třeba znát o olověných akumulátorech v přenosných zařízeních – Automaticky klíčové Morseových značek s náhodným výběrem skupin (3) – Širokopásmové výkonové vln. zesilovače (10) – Přijímač-vysílač TS 2 B (3) – Návrh informačního systému pro radioamatéry RADIR – BTV Holiosz CTV 1656 SPOC (3) – Stavební prvky společných antén (11) – Stereofonní zvukový doprovod TV obrazu – Praktická hlediska při návrhu zapojení s PLL – Filtr k občanským radiostanicím – Program PTK-1050 – Elektronický Leslie-efekt – Katalog IO: CD4040, CD4060, EK561 IE9P, EK561 IE10P – Radiotechnika pro pionýry – Převáděče v MLR.

Radioamater (Jug.), č. 11/1983

Potlačení akustické zpětné vazby – Digitální tyristorové zapalování – Nový GaAs FET v předzesilovači pro 144 MHz – Jednoduchý měřič LC – Elektronický lapač hmyzu – Mění napětí bez transformátoru – Fázová a kmitočtová modulace – Malý kvalitní regulátor napětí – Potlačování šumu v elektroakustice – Elektronické „strašidlo“ – Digitální elektronika – Indikátor teploty oleje – Výpočet anténních prvků – Ochrana elektrické instalace ve vozidle – Interkom pro dva účastníky – Měřič nf kmitočtu – Opakované zapínání žárovky – Sportovní rubriky.

Radio, televízia, elektronika (BLR), č. 10/1983

Monolitické křemenné filtry – Zařízení pracující s využitím akustických povrchových vln – Selénové usměrňovače – Stereofonní jakostní reprodukce zvuku z TV přijímačů – Impulsní napájecí zdroje v TVP – Reprodukční sloup KN-30 – Několikafunkční logický prvek – Indikátory s řadou svítivých diod – Poplašné zařízení pro automobily – Signály s úrovní TTL o dvoj a čtyřnásobku kmitočtu sítě – Dynamický kompenzátor šumu – Mnohokanálové dálkové řízení po dvou vodičové lince – Katalogové údaje křemenných filtrů bulharské výroby – Označování bulharských optoelektronických součástek – Náhrady některých zahraničních polovodičových součástek bulharskými a sovětskými typy.

Radioelektronik (PLR), č. 9/1983

Z domova a ze zahraničí – Systém CAMAC v elektrárně Belchatow – Hudební syntezátor MGW-401-D (5) – Systém Teletext – Automobilový přijímač se stereofonním přehrávačem Wiraž 7. RPS-606 – Mezinárodní veletrh v Hannoveru – Automatické expoziční hodiny pro fotokomoru – Základy číslicové techniky (2) – Elektronický zámek – Elektronický teploměr.

Radioelektronik (PLR), č. 10/1983

Z domova a ze zahraničí – Zkreslení TIM v nf zesilovačích – Zlepšení dynamických vlozek přenosů – Krystalem řízený zdroj kmitočtu 50 Hz – Reprodukční soustavy Altus – Křemenné filtry do zařízení SSB – Konstruování elektronických hudebních nástrojů – Přenosný magnetofon M101 – Číslicová stupnice pro pásma KV a VKV v přijímačích – Opravy elektronických přístrojů – IO pro časovou základnu osciloskopů – Základy číslicové techniky (3).

Elektronischau (Rak.), č. 10/1983

Elektronické aktuality – Ochrana přístrojů před přepětím – Provoz mikroprocesoru MC6809 se sběrnici IEC – Optická analýza povrchových vlastností zlepšuje jakost IO – Částečné elektronické telefonní ústředny – Mikroprocesorem řízené měřicí pracoviště ke zkoušení elektrických motorů – Mikroprocesorová simulace časové závislosti řízení – Tektronix 5116, první osciloskop s tříbarevným zobrazením – Kompaktní logický měřicí systém C COLT 300 – Nová technologie u digitálních multimetrů, obsluhovaných jednou rukou – Digitální multimetry s „analogovou“ doplňkovou indikací Fluke – Nevolatelní paměť CMOS RAM 16 Kbit – Snadné ovládání osciloskopu Tektronix 336 – Senzorová volba u jednočipových přijímačů VKV – Nové součástky a měřicí přístroje.

ELO (SRN), č. 9/1983

Technické aktuality – Porovnání vlastností analogové a digitální gramofonové desky – Test: kamery Saba CVC 75 N a JVC GY-N5M se snímací elektronikou Newvikon – Test: Grundig Satellit 300 – Základy programování (4) – Novinky mikropočítačové techniky – Test: kompaktní počítač CC-40 Texas Instruments – Osobní mikropočítač s barevnou grafikou Spectravideo SV-318 – Živé vysílání populární hudby v televizi – Studiová technika – Dálkové řízení modelů (3) – Teploměr a měřič pH s číslicovou indikací – Měřič převrácené hodnoty (čítač a měřič kmitočtu) – Přijímač a vysílač infračerveného signálu – Elektronika pro kytaru – Co je elektronika (24), amatérská stavba přijímače – Typy pro posluchače rozhlasu.

INZERCE



Inzerce přijímá osobně a poštou Vydavatelství Naše vojsko, inzerční oddělení (inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzávěrka tohoto čísla byla dne 9. 11. 1983, do kdy jsme museli obdržet úhradu za inzerát. Neopomeňte uvést prodejní cenu, jinak inzerát neuděláme. Text inzerátu pište čitelně, aby se předešlo chybám vznikajícím z nečitelnosti předlohy.

PRODEJ

Autoradio Safari 5 – nové, všech. vln. rozsahy (1300), nový dyn. mikrof., 700 Ω (180), nový zdířk. Avomet C20 (550) a TV ant. 21. kan. – 13 prv. (90). Z. David, Vítečkova 14, 746 00 Opava 5.

Sovětský měř. přístř. CA313 (1400), Avomet DU10 (700), foto Sokol (350). Jar. Svec, Družba 532/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Kalkulačka T158C s příslušenstvím (4000). Anna Kšiňanová, Horní Naštice 42, 956 41 Uhrovec.

Tyristorové zapalování typ 443 213 228 010 (1000), far. hudba bez sv. panelu 3x 600 W (500), Megmet 100 V (200), na TVP Orava 232 kan. volič VHF (180), UHF (300) a dosku s vn. trafo (300). Kúpim ARB 4/77. Milan Pohl, Ml. budovateľov 11/1, 971 01 Prievidza.

Digitrony ZM1082T, XN11/F (a 30, 25), MH7400, 10, 20, 30 (a 4), Ge. T. a jiný materiál. Seznam proti známce P. Košál, Nová čtvrť 437, 330 21 Lině.

Stereoradio Proxima + repro (2300). O. Šebestík, U Trojice 23, 370 04 České Budějovice.

Vl. tranzistory BFT66 (160), BFR91 (140), BFR90 (120), BF961 (100), BFW 30 (80). Pavol Poremba, nám. Feb. vit. 13, 040 04 Košice.

Dlg. multimetr DMM1000 ARB5/76 (1500), Hi-fi věž stereo – tuner OIRT – CCIR s číslic. laděním, stupnice 16 ks LED s UAA170, předvolba stanic, vstup s BF981 (3000), řídící zes. senzorová volba, indikátor vybuzení 2x 12 LED s UAA180, aut. indikace sterea (2500), koncový zes. 2x 80 W indikace výkonu a špiček (1500), equalizér 9 pásem (2000), stojan (500), reproboxy tří pásmo 80 W 2 ks (300), širokopásm. zes. I. – V. pásmo, možnost sloučit 3 ant., 2x BFY90 (350), 2x BFR90 (500), koupím ZX-81 nebo Spectrum. M. Hladký, Tkalcovská 815/II, 688 01 Uh. Brod.

ARN8608 (580), MM5314 (360), vše nepoužité. L. Derka, KD ROH 400/907, 277 11 Neratovice.

Stereo civk. mag. M2405S (2300) a B116A, nový téměř nehraný (3950). J. Klappa, Přemyslova 1495, 508 01 Hořice v P.

6 ks MAA725 (a 85), 4 ks KD602 (a 9), 3 ks halogenů s parab., 24 V, 100 W (a 155), 3 ks halogenů 12 V, 100 W (a 75) a koupím 3 ks IFK120. Vše nepoužité. P. Vachek, Václavická 1713, 547 01 Náchod.

Kazeta deck JVC KD-D2 (6500), svař. trafo 150 A, 220/380 V (800), trafo 120/220 V, 2500 W – vhodné i pro svářečku (500), mgf B46 stereo (1000), Transiwatt TW40 (1000), mag. dynam. vložku Shure M75 (200), předzesilovač (100), tyristorovou nabíječku 12 V, 0-8 A (500). St. Šádek, Krivenická 450/21, 181 00 Praha 8-Čimice.

Gramofoni amat. vyr. (300), ramienko P1101 (800). Ladislav Gianits, Palárikova 7, 040 01 Košice.

Zesilovač TW40 (1300), upravený na větší výkon, bez skříňky a přepínačů, TV anténa 0501 KL (220). Oto – Trejbal, Leninova 37, 160 00 Praha 6.

Orig. desku dig. V-metru DPM-4 s dokum. osazenou ICL7107CPL, 4 m. LED disp., lin. usm. s 2x LM741CN, perif. obv. (1800), měř. MP80 – 60 mV, 10 Ω (160). Jiří Vykydal, 679 63 Velké Opatovice 341.

Hi-fi zesilovač Pioneer SA-608 (6800) a kvalitné boxy Hi-fi Elektronika 50 W/8 Q (4000). B. Kratochvíl Rybalkova 22, 851 01 Bratislava.

Digitálny dozvuk – chorus zn. Memory Man de Luxe (8800), rebox 150/200 W kop. Dynacord (5000), equalizer Roland GE10 (4700), mikr. Shure 515SB (2600), slin. kabel 7 žilový – 10 m (300). Josef Rozkovec, Vičetin 16, 463 43 Český Dub.

Zes. 2x 20 W Hi-fi zapoj. Transiwatt, 380 x 70 x 250 mm, čierny panel, 2x LED, kov. skriň, perf. provedení (2000), kúpim 4 ks LED čísl. 15–20 mm se spol. anod. a hod. IO MM5316. Karel Malec, Komenského 73, 323 16 Plzeň.

Pár občanských radiostanic typ VKP050 (800). M. Batěk, Fugnerova 1107/1, 415 01 Teplice.

Osazenou desku nř korektoru ARA 7/81 (300), sadu cievok na korektor (100), anténny predzosilňovač 26 k. + sieť. zdroj 9 V (500), regulovateľný zdroj st. nap. 1–127 V (500), slab. zdroj 5–24 V, 1 A (300), časové relé 0,3 s–60 hod/5 A (1000), P8080A (300). Barnabáš Nagy, 980 34 Nová Bašta.

Gramo Unitra G601A (2700), 2 ks reproboxy 60 W (3000), 20 W (1000), Texan 2x 60 W (2000), 11 ks mgf pásov Ø 18 Maxell UD (2500), čistiace ramienko Lenco (400), sov. avomet C4340 (1500), obrábaciu súpravu Black Decker (4000), Ing. Karol Schenkel, Č. A. 299/27, 017 01 Považská Bystrica.

Ti58C (3900), 8080A, 8212, 24, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 2708, 2114 (240, 240, 170, 240, 290, 390, 330, 290, 240, 170). Kúpim alebo vymením za uvedenú IO: kryšt. 2,5, 6, 18 MHz, LED disp. 14–20 mm – spol. kat., skúšobné dosky QT59S-59B, exp. 600–300, ICL7107, ICM7216B, 7226B, XR2206. P. Gašparík, Humenská 23, 040 11 Košice.

AMI Memory System (prekladač slov a viet v angl., nem., špan. + kalkulátor + prevod mier) s príslušenstvom (adaptér, transformátor, dobíjacie batérie) (4700), slúchadlá 4000 Ω + vysielací kľúč (200). Dr. Ján Gallo, VI. Clementisa 8, 080 01 Prešov.

Zkoušeč tranzistorů MB372 (300), Unimet (350), V-metr 250–500 V (10), 2 kusy OS125/2000 (50), Omega III (300). S. Pokorný, 9. května 75, 507 23 Libáň.

Sinclair ZX81 + angl. manuál (7000). I. Krušpán, Čs. armády 2, 974 00 Banská Bystrica.

2 ks μPC1350C (80). M. Marušák, Plynárenská 1457, 274 01 Slaný.

Sharp PC1211 + interface CE121 (8600), s tiskárnou CE122 (12 500), radiomagf. Transylvania stereo (5300); mgf. TESLA B5 fungující (1200), panor. hlavici – možnost výměny za Pentacon el. 2/8/135MC. Ladislav Serédi, Wenzigova 20, pokoj 110, 120 00 Praha 2.

Paměti RAM2114 a 2116 (350) v orig. balení. A. Skládaný, Přílepská 20, 161 00 Praha 6, tel. 36 41 59. Hitachi stereocas. VKV obě normy (6500), Dolby B stereo (1000), amer. autodrůha (1000), foto Zenit E (1200). Jar. Ženíšek, Svatoslava 35, 140 00 Praha 4, tel. 42 84 575 več.

ICL7106LCD disp. LF355 odpory dokumentace (1000), LED čísla NEC 12 mm červ. (100), Shure V15III (2000). Zd. Bareš, Italská 13, 120 00 Praha 2.

Sinclair ZX81 s pamětí 16 KB (12 000). A. Veselý, U Nesypky 1, 150 00 Praha 5.

Program. kalkulačka TI58 s modulem 25 programů (7000). Zdeněk Lazar, Kubíkova 1180, 182 00 Praha 8-Kobylisy, tel. 88 22 75.

ZX81, napájec. Basic (5900). Ing. Zbyněk Hanuš, Marxova 1140, 250 70 Neratovice.

Timex Sinclair 1000 (ZX81) + 16 KB RAM (12 000), software Flight Simulation (500), 2 páry krystalů 27,025/26,570 MHz (400). V. Průša, K lučinám 12, 130 00 Praha 3.

Mikroprocesor 8085 + Eprom 32 KB, 2732A (500). Josef Novák, Dukelských hrdinů 18, 170 00 Praha 7.

Zosilovač TW40, 2x 20 W (1500), gramofon. chasis TG120 Hi-fi (900), málo používané. L. Rendek, ul. 29. augusta 74/2, 972 51 Handlova.

Nové tlak. reproduktory ART981 – 8 Ω, 45 W, 300–3,5 kHz, 113 dB – 4 kusy (750), 2 zpěvové reprobedny 2x 60 W, 4 Ω (2500), reprobednu 30 W, 4 Ω (1300), zesilovač Music 40 W (1800), studioecho ASO (5000). Václav Diviš, Holečkova 744, 388 01 Blatná.

Čítač 120 MHz komplet. – neož. + dok. za cenu souč. (2850), vst. VKV-CCIR FD11 – Valvo + ECL dělič. + mf + zdroj vč. U lad (2000), ant. zes. – BFR91 (550), barev. hudbu 4x 400 W (450), V-metr MP80 (170), KZZ46 (145), BF244A (85), ker. f. 10,7 MA (Mu) (50), MM5316 poškoz., funkce zachována (90), st. VKV 816A (450), nf s CA3089 (490). VI. Vavroň, Burketova 93, 397 01 Písek.

B10S1, B10S3 (300, 350), HR1/100/1,5 dvoupaprsk. AEG (500), 13LO37N, 12QR50 starší s kryty (300, 150). Jaroslav Hes, Táborská 5, 301 45 Plzeň.

Tuner Sony ST-JX4 (8800), měř. C4313 (1000), dig. měř. s ICL7106 st. stř. U. I. R (2200), Intel 8080 Eprom 2716 (400, 800), BFR91, CD4011 (140, 50), LED dvojčísla 15 mm, LNS26, HP5082-7304, 7340, (200, 200), MM5316N, TMS3834NC, MM5369, Quartz 3,579545 MHz (400, 250, 100, 150), 40673, SFE 10,7 (100, 50), komplet. PS0218MF + dek., s MC1310, P20 stereo dekodér (600, 200), log i analogové IO, T, D ARA komplet ročníky 1980–82, ARB 1979–82 i jednotlivá čísla (4), seznam proti známce. Výměním čísl. O, T, D i pasivní součástky za osciloskop i amatérské konstrukce, jen v dobrém stavu: Vladimír Patrnčák, Rudé armády 727, 666 01 Tišnov.

Nové raménko přenosky HC42 (300), vložky VM2101 (360) a MF100 (180), ND pro SG60: setrvač. ník 1,6 kg včetně ložiska (100), motor SMZ375R včetně řemenice a držáku (80), antist. talíř (20), reproduktory: 2 ks ARZ369 (450), ARE667 (50), použité ARO667 (30), 2 ks ARO689 (45) a raménko přenosky HC14–20 (45). L. Vaněk, Skálava 1638/5, 390 01 Tábor.

Dekodér Pal/Secam Telefunken, nový (1000). K. Kraus, Gottwaldova 462, 391 01 Sezimovo Ústí.

Nový cassette interface CE121 k nahrávání programů Sharp PC1211 na magnetofon (650). Straka, Koněvova 42, 600 00 Brno.

IFK120 novú (50), trafo pájku (70), vrak MG Pluto (100), nové aj použité polovod. MH, tran. diody, odpory, kond., fer. jadra. st. trafo, nové elky, 2 mer. přístroj (400), viazané AR nekompl., různu rádiolít., soznam zašlem. Pavol Haško, Hermanovce 173, 094 34 Vranov nad Topľou.

ZX81, 16 KB, napáj. šňůry (15 000), BTU – 25 cm in line (5000), Šilelis I, II pr., ZV DDR (1500). VI. Nosek, Palackého 72, 466 04 Jablonec, tel. 21 360.

Hi-fi dvoupásmové reproduktory 30 W, 4 Ω; V = 15 l (400) a 40 W, 4 Ω; V = 30 l (800), stereo Hi-fi zes. sinus 2x 15 W, 4 Ω, (1400), multimetr s ICL + LCD disp. základní modul (1500). F. Machač, Švermova 520, 784 01 Litovel.

Digitál. měř. přístroj dle konstr. příl. AR 1982 (3950), NZC420 (2950), mgf ZK146 (950). S. Procházka, 9. května 844, 686 01 Uh. Hradiště.

IO M1350p. Karol Jäger, ČA 25, 931 01 Šamorín.

Sinclair Spectrum – cenu respektuji. Mir. Chaloupka, Vrchlického 2823, 434 01 Most.

Osc. obrazovku B10S1, 7QR20 a FET40673. Mir. Kozumplik, 696 47 Žeravice 198.

2 ks osc. obrazovky 7QR20 nebo DG7-2 nebo LB8. J. Valenta, Tajanov 33, 339 01 Klatovy.

IO TCA730, TCA740 nebo A273D a A274D. Spěchá. Z. Bartoš, tř. 1. máje 1623, 753 01 Hranice na Mor.

Dokumentaci na zhotovení dekodéru PAL pro BTU Color Spectrum, příp. zapůjčení možné a BF900-960, BFR90, BFR91, krystal 1 MHz a 12 MHz. J. Žika, sídl. Vítězného února 990 – II, 377 01 Jindř. Hradec.

Stupnici k přijímači Rossini stereo, cenu respektuji. Ing. Jan Čížek, Lhota Střelskohoštická 46, 387 15 Střelské Hoštice.

Elektronku EABC80. Dezider Martinko, Brůnsník 6, 052 01 Spišská Nová Ves.

IO 7413, 7415A, AY-3-8710, 7473, XR2206, 7QR20, B7S1 nebo vyměním za MC1310P, MBA540, TCA440, BB113, A110D, oživený stereo dekodér s MC1310/150/, jiný mat. seznam proti známce. Ivan Mottl, Závodní 2433, 735 06 Karviná Nové Město.

Kvalitní tuner Sony, Aiwa ap. M. Knytl, Sládkova 481, 438 01 Zatec.

Indikátor M150 2x a MP120 1x. Kdo vysoustruží věci na ant. rotátor? F. Tytyis, 373 13 Kojákovice 82.

IO AY-3-8610, udejte cenu ARA4/78. V. Váňa, Horní Rápatice 20, 394 51 Kalíšť.

IO typu LM709 alebo SN72709. Ponúknite i s cenou a počtom kusov. František Spišek, 908 72 Nad jazierkom 608.

Kvalitné angl. americké basové, stred. a výškové reproduktory pre osadenie Hi-fi boxov. B. Kratochvíl, Rybalkova 22, 851 01 Bratislava.

9-miestny digitrónový display do Santronic 71 a prepínač funkcií do B444 Super Lux. M. Mezei, Čilistovská 1, 931 01 Šamorín.

AY-3-8500, AY-3-8610. Uvedte cenu. R. Cvachov, Nálepku 95, 013 03 Varín.

Kdo prodá, příp. zapůjčí dokumentaci, schéma k osciloskopu OC508. R. Sedlář, J. Brabce 2880/3, 701 00 Ostrava 1-Fifejdy II.

AY-3-8114, DS86229, SAA1070, SAA1058, 2SK133/2SJ48 nebo podobné. J. Šatář, 561 66 Těchonín 172.

LQ410 alebo náhradu, osciloskop, multimetr, V, I, Ω, C pripadne L, stavebnicu čítača. L. Balušik, 29. augusta 44/6, 972 51 Handlova.

Repro nepoužité, ARZ4604, ARV3604 4 ks. Ing. Jiří Leitl, Na hrobcí 5, 128 00 Praha 2.

GT90, AU110 a pod., V. Vit: Televizní technika. J. Zmek, Churnajevova 36, 143 00 Praha 4.

Trafo VN do televizoru Lilie a elektronku 35L31. Zdeněk Schaffer, 398 42 Veselíčko 45.

ARB1/83, ARA1/80, ARB1/80, ARA7/78, ARB1, 2/76. Lad. Fedor, 9. mája 635/29, 089 01 Svidník.

Kompletní Amatérské rádio A a B rok 1981 a 1982. Václav Dvořák, Šnejdova 168, 399 01 Milevsko.

IO AY-3-8610. O. Střítecký, 276 51 Bavoryně 69.

Japonský IO SVIMJM4559. Cenu respektuji. L. Abík, Lichardova 11/3, 010 01 Žilina.

Dobrý osciloskop pro amatérské účely s jiným příd. zařízením. Jiří Polák, Zora 42, 753 51 Teplice n. Beč.

Kombinovanou hlavu k magnetofonu Grundig TK145 de luxe (elektronkový). K. Mitrenga, 739 95 Bystrice 1057.

Cupřetřít jednostranný: Vladimír Meca, Zahradní 13, 742 35 Odry.

Diody 200 A, více poloh. přep. 16 A/380 V, měř. přístroje, radiosoučástky. Jiří Vančura, 285 75 Žehušice 18.

Konvertor CCIR/OIRT pro VKV rozhlas, zisk 20 dB. M. Gajdůš, SNP 86/4, 018 51 Nová Dubnica.

Navijedku civek, potenciometry 2k2, 1 k TP280, voltmetr MP40 – 0 až 40 V, AY-3-8500. L. Hrubeš, Dukelská 662, 391 02 Sezimovo Ústí II.

AY-3-8610, udejte cenu. J. Trumpeš, Ždánice 671, 696 32 Hodonín.

AY-3-8610, příp. vyměním za RC model letadla (1 kanál). Zdeněk Vošický, Dolní 936, 582 91 Světlá n. Sáz.

Kvalitní širokopásmové reproduktory 4 Ω, 1,6 W, vhodné k zástavbě do stereofonního kazetového radiomagnetofonu. Petr Kadlec, Na magistrále 732, 280 02 Kolín 2.

KOUPĚ

VÝMĚNA

RŮZNÉ

Kto zhotoví – predá farebnú hudbu pre kapelu na profesionálnej úrovni. Informácie Jozef Bursky, Šibenický vrch 584, 979 01 Rimavská Sobota, tel. 23 91 podľa možnosti večer.

Kdo pomôže pri opravě tím, že zašle schéma radiomagnetofonu zn. Taiyo – cassette tape recorder with am – fm radio, model STR8000. Zaplatím nebo čestně vrátím. Milan Vaníš, Sídliště 581, 417 41 Krupka.