

AMATEURSKÉ RÁDIO II

ČASOPIS PRO PRAKTIKOU ELEKTRONIKU

ROČNÍK LXXI 1993 • ČÍSLO 7

V TOMTO SEŠITĚ

Náš interview.....	1
Přehled novinek v elektronice	
zárok 1992	3
Funkausstellung Berlin 1993	4
AR seznamuje (Radiomagnetofon s přehrávačem CD	
PHILIPS AZ 8030)	5
Informace, informace	5
AR mládeži (Začínáme s elektronikou)	6
Stavebnice přijímače VKV FM-mini	8
Telefónna ústredňa TTL	9
Zajímavá zapojení	12
Externý napájecí zdroj vn pre tranzistorový blesk	14
Moderní dělopník k osciloskopu	17
Integrované ní zesiňovače	21
Cetíjisme	22
Konvertor pro 50 MHz	23
Inzerce	1-XXXII, 47, 48
Katalog MOSFET (potrácení)	25
Programovatelné logické obvody GAL	27
Computer hobby	31
CB report	41
Rádio „Nostalgie“	42
Z radioamatérského světa	43
Mládež a radiokluby	45
OK1CRA	46

AMATÉRSKÉ RÁDIO ŘADA A

Vydavatel: Vydavatelství MAGNET-PRESS, s. p.
Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51.

Redakce: Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51.

Šéfredaktor: Luboš Kalousek, OK1FAC, I. 354.
Redaktori: ing. Josef Kellner (zást. šéfred.),
Petr Havlíš, OK1PFM, I. 348, ing. Jan Klaba,
ing. Jaroslav Belza I. 353. Sekretariát: Tamara Trnková, I. 355.

Tiskne: Náše vojsko, tiskárna, závod 08, Vlastina 889/23, 160 05 Praha 6.

Ročně vychází 12 čísel. Cena výtisku 9,80 Kč,
poštovní předplatné 58,80 Kč, celoroční předplatné
117,60 Kč.

Rozšířuje MAGNET-PRESS a PNS, informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a předplatitelské středisko. Objednávky přijímá i redakce. Velkoodběratel a prodejci si mohou objednat tento titul za výhodných podmínek přímo na oddělení velkoobchodu Vydavatelství MAGNET-PRESS (tel. 26 06 51-9, linka 386).

Podávání novinových zápisů povolené Reditelstvím pošt. průpravy Praha č. 349/93 ze dne 2. 2. 1993.

Objednávky do zahraničí vyfizuje ARTIA, a. s., Ve směrkách 30, 111 27 Praha 1.

Inzerci příjmá inzerní oddělení Vydavatelství MAGNET-PRESS, Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51, linka 342 nebo telefon a fax 236 24 39, odbornou inzerci lze dohodnut s kterýmkoli redaktorem AR.

Za původnost a správnost příspěvků odpovídá autor. Nevyžádané rukopisy nevracíme.

ISSN 0322-9572, číslo indexu 46 043.

Rukopisy čísla odevzdány tiskárně 20. 5. 1993
Číslo má využít podle harmonogramu výroby 7. 7.
1993

© Vydavatelství MAGNET-PRESS s. p. Praha

NÁŠ INTERVIEW



s Josefem Klimoszem, OK2ALC, spo-
lečníkem firmy VYCOM s.r.o. a Ing. Jorge
Truffinem, majitelem firmy M-T-M
a zástupcem Asociace elektronického
průmyslu Baskicka, o spolupráci českých
a španělských podnikatelů v obo-
ru radiokomunikaci a elektroniky.



Josef Klimosz, OK2ALC



Ing. Jorge Truffin

Aguirre. Ve výrobě i vývoji firma používá nejmodernější systémy CAD-CAM-CAE, montáž elektrotechnických prvků je téměř výhradně technologií SMD. Vývoj se zabývá jednak modernizací výrobků PHILIPS, jednak vlastními novinkami, například přenosem dat (interfejs FFSK) s předpokládaným použitím pro integrovaný systém řízení městské hromadné dopravy (propojení s palubním počítačem). Firma spolupracuje při realizaci celoevropského systému vyhledávání osob (ERMES). V oboru veřejných radiotelefonních sítí přecházejí uživatelé ve Španělsku z pásmu 450 MHz (používaného v ČR – pozn. red.) do pásmu 900 MHz. Pro toto pásmo vyrábí a prodává INDELEC až 5000 radiotelefonů měsíčně. Pro zajímavost – v minulém roce zajišťovala firma INDELEC kompletní spojení v rámci olympijských her v Barceloně. Pro mobilní radiokomunikace dodává INDELEC také multiživatelské, tzv. trunkingové sítě, řízené počítačem.

Tento výraz – trunking – je asi pro většinu čtenářů AR neznámý. O co v podstatě jde?

Ing. Truffin: Tato asociace, španělsky Asociación de Industrias Electrónicas del País Vasco (AEIPV) je nevýdělečná organizace, založená v Baskické autonomní oblasti ve Španělsku v roce 1983 pro technickou, obchodní a ekonomickou pomoc nově vznikajícím baskickým firmám, podnikajícím v elektronice. V současné době sdružuje 91 firem s celkovým obchodním obratem přes 60 mld. peset (asi 15 mld. Kč). Jedná se převážně o malé a střední firmy, které zaměstnávají celkem asi 1600 diplomovaných a 4250 ostatních pracovníků. Výrobní program této firem zahrnuje prakticky celou elektroniku od výroby elektronických a elektrotechnických součástek až po složitá zařízení průmyslové, komunikační a počítačové elektroniky. Asociace podporuje exportní aktivity firem. Trhy ve východní Evropě jsou pro baskické firmy velmi zajímavé, a to zvláště v České republice, kde předpokládáme rychlý rozvoj průmyslu a infrastruktury.

Můžete nám některé baskické elektronické firmy představit bližě?

Ing. Truffin: Např. firma INDELEC, S.A. je akciová společnost, zabývající se výrobou radiokomunikací techniky. Byla založena v r. 1984 ve spolupráci s firmou PHILIPS. Převzala od firmy PHILIPS nejmodernější technologie ve výrobě mobilních radiostanic a radiotelefónů. Firma vybudovala moderní výrobní a vývojový komplex v technologickém parku Zamudio poblíž Bilbaa. Zaměstnává 170 pracovníků, z nich 21 pracuje ve výzkumu a vývoji. Prezidentem firmy je pan Javier

Aguirre. Ve výrobě i vývoji firma používá nejmodernější systémy CAD-CAM-CAE, montáž elektrotechnických prvků je téměř výhradně technologií SMD. Vývoj se zabývá jednak modernizací výrobků PHILIPS, jednak vlastními novinkami, například přenosem dat (interfejs FFSK) s předpokládaným použitím pro integrovaný systém řízení městské hromadné dopravy (propojení s palubním počítačem). Firma spolupracuje při realizaci celoevropského systému vyhledávání osob (ERMES). V oboru veřejných radiotelefonních sítí přecházejí uživatelé ve Španělsku z pásmu 450 MHz (používaného v ČR – pozn. red.) do pásmu 900 MHz. Pro toto pásmo vyrábí a prodává INDELEC až 5000 radiotelefonů měsíčně. Pro zajímavost – v minulém roce zajišťovala firma INDELEC kompletní spojení v rámci olympijských her v Barceloně. Pro mobilní radiokomunikace dodává INDELEC také multiživatelské, tzv. trunkingové sítě, řízené počítačem.

A/7 Amatérské RÁDIO II

Systém je řešen modulárně, tzn. že je možné postupné doplňování a rozšiřování podle počtu uživatelů a požadavků na rychlosť spojení.

Mohli byste čtenářům přiblížit některé další baskické firmy se zájmem o spolupráci s ČR?

Ing. Truffin: Další firmou, která se už v ČR úspěšně zavedla, je firma **NOVATRONIC, S.A.** Tato firma vyrábí a dodává vynikající elektronické systémové výhyby, propojitelné do počítačem řízených prodejních systémů. Čtenáři AR je mohou vidět například v nových španělských supermarketech SYP v Praze-Chodově a v Praze na Proseku. Generálním ředitelem firmy je pan Antonio Matute. Firma zaměstnává pouze 50 pracovníků, z nichž je 17 diplomovaných inženýrů. Firma dále dodává uzavřené televizní systémy (CCTV) použitelné pro zabezpečení a kontrolu objektů bank, obchodů, továren a podobně.

Třetí firmou, kterou čtenářům představím, je firma **KONEK, S.A.L.**, založená v roce 1985. Tato firma s 46 zaměstnanci se specializuje na výrobu kondenzátorů, a to větších kapacit. Ve výrobním programu jsou metalizované polyesterové a polypropylenové kondenzátory, válcové elektrolytické kondenzátory, tantalové kondenzátory pro SMD, kondenzátory a automatické kondenzátorové baterie pro kompenzaci jalové energie. Firma úspěšně exportuje svoje výrobky na tak náročné trhy, jako je SRN, Velká Británie, Norsko, Francie a Itálie. Generálním ředitelem firmy je pan Juan José Bengoechea Yarza.


Jaký je vztah mezi brněnskou firmou VYCOM s.r.o. a zmíněnými baskickými firmami?

Josef Klimosz: Nejprve několik slov o naší firmě. VYCOM s.r.o. se zabývá obchodní činností, prodejem, servisem a montážemi radiostanic a zajišťováním stavebních a údržbových prací ve výškách za použití horolezecké techniky. Začínali jsme jako podnikatelé v Brně – Černých Polich spoluprací s firmou ALLAMAT, tj. prodejem a servisem převážně občanských a radioamatérských stanic. Vzhledem k rostoucímu zájmu o modernizaci profesionálních rádiových sítí a zkušenostem našich pracovníků v tomto oboru jsme hledali partnera pro dovoz kvalitní a cenově přístupné techniky do ČR. Ing. Truffin nás objevil na základě doporučení Inspektorátu radiokomunikací v září minulého roku. V té době jsme ze sdružení podnikatelů vytvořili společnost s ručením omezeným VYCOM. Firma INDELEC nás prostřednictvím Ing. Truffina požádala o zajištění homologace radiostanic ve Výzkumném ústavu spojů Praha. Jednalo se o dva typy licencové výroby PHILIPS, a to přenosnou radiostanicí PR 710 a vozidlovou radiostanicí PRM 80 pro pásmo 80, 160 a 450 MHz. Vzorky této radiostanice jsme dodali do VÚS a byly úspěšně homologovány pro použití v ČR. Od té doby používáme radiostanice INDELEC při návrhu i realizaci radiokomunikačních sítí naši firmou. Podobně je tomu i u zařízení z produkce jiných baskických firem.

Popište prosím čtenářům stručně radiostanice PHILIPS, vyráběné ve Španělsku firmou INDELEC.

Josef Klimosz: Obě radiostanice jsou moderní konstrukce, řízené mikroprocesorem. Všechny funkce radiostanice včetně přijímaných a vysílaných kmitočtů jsou programovatelné osobním počítačem. Obě radiostanice jsou standardně vybaveny tónovým uměločváčem šumu CTCSS a selektivním kódovým voláním (SELCALL) ve všech používaných evropských formátech. Přenosná radio-

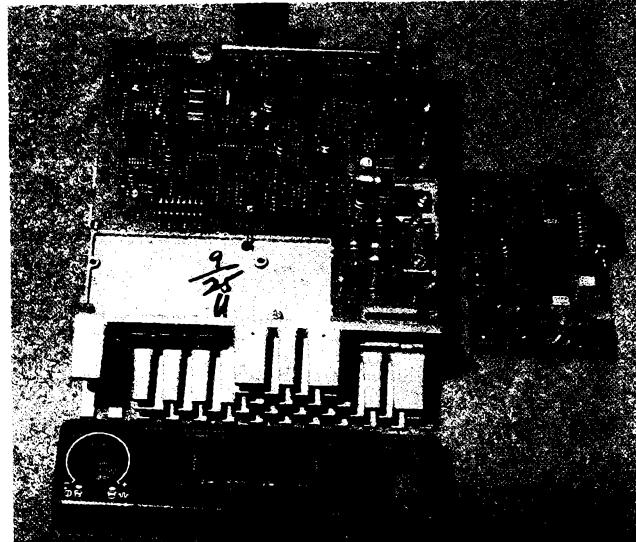Radiostanice INDELEC PRM 80, pohled dovnitř. Vpravo leží vestavný modem pro přenos dat



stanice PR 710 má výkon 1 nebo 5 W a až 10 kanálů v pásmech 80, 160 nebo 450 MHz. Je řešena jako velmi robustní a odolná stanice do prostředí s prachem, stříkající vodou a slanou mlhou – má krytí IP 54. Pomocí kódů selektivního volání lze vysílat, přijímat a vyhodnotit identifikační znak stanice, hromadnou výzvu, poplachové volání a až 99 volitelných smluvních kódů charakteristické činnosti, což umožňuje omezit hovorové spojení na minimum. Ve spolupráci s vozidlovou radiostanicí PRM 80 umožňuje vyhodnotit výzvu dispečinku pro vozidlo a informovat obsluhu signalizací; slouží tedy jako přijímač pagingu.

Vozidlová radiostanice PRM 80 má výkon programovatelný 1 nebo až 25 W na 64 kanálech, opět v pásmech 80, 160 a 450 MHz. Umožňuje rovněž příjem a vysílání identifikace, skupinové nebo hromadné identifikace a poplachu. Lze naprogramovat například automatickou odpověď na volání dispečinku nebo poplachové volání v pravidelných intervalech ze zdánlivě vypnuté stanice s automatickým zapínáním mikrofonu, což je velmi zajímavé především pro řidiče taxi. Stanice umožňuje velmi jednoduchou vestavbu interního modemu pro přenos dat rychlosťí 1200 Bd.

Jaké další služby nabízíte pro uživatele rádiových sítí?

Josef Klimosz: Kromě prodeje radiostanic INDELEC, PHILIPS, MOTOROLA a MIDLAND a doplňků rádiových sítí (převaděčů, propojení s telefonní sítí) od firmy ZETRON nabízíme kompletní návrh rádiového spojení včetně projektu a zajištění kmitočtu, měření slyšitelnosti, montáže antén, dispečerských a vozidlových stanic, záruční a pozáruční servis. Při nabídce radiostanic spolupracujeme s dalšími firmami – dodavateli, jako např. KONEKTEL, a.s. Pardubice (radiostanice MOTOROLA), a dealery, kterým dodáváme radiostanice za výhodných obchodních podmínek. Zajišťujeme rovněž smluvní servis na dosud provozované sítě, osazené radiostanicemi TESLA. V případě rozhodnutí uživatele o modernizaci sítě zajišťujeme odkopuvení a likvidaci starých radiostanic. V této souvislosti upozorňujeme uživatele pásmu 80 MHz na výhodnou možnost postupného přechodu na moderní radiostanice bez nutnosti změny provozovaného pásmá při použití radiostanic výroby INDELEC nebo PHILIPS.

Jaké další obchodní aktivity bude firma VYCOM s.r.o. rozvíjet ve spolupráci s Asociací elektronického průmyslu Baskicka?

Ing. Truffin: Prostřednictvím firmy VYCOM nabízí NOVATRONIC, S.A. systémy CCTV, televizní

monitorování chráněných prostorů v bankách, sporátkách, průmyslu, veřejných budovách a podobně. Pro tyto účely dodává kamery a monitory japonské výroby ELBEX, z nichž zvláště skryté kamery série EX400 a EX400C umožňují naprostě nenápadně umístění do jakéhokoliv interiéru. Zajímavé jsou rovněž miniaturní kamery EXPD007 pro přenosné použití, například pro kontrolní orgány apod.

Dalším oborem s velkou budoucností je kompenzace jalové energie, důležitá v souvislosti s diskusi o úsporech energie v ČR. Firma KONEK, S.A.L. nabízí prostřednictvím firmy VYCOM s.r.o. kvalitní a osvědčené kompenzační kondenzátory a automatické kompenzátorové. Domnívám se, že i další výrobky této firmy mohou být zajímavé pro dodavatele elektronických součástek.

Kde najdou zájemci a zákazníci firmu VYCOM s.r.o.?

Josef Klimosz: Firma VYCOM se přestěhovala do nových prostor v Brně – Slatině, Hvězdoslavova 55, PSČ 627 00. Najdete nás v objektu První brněnské strojírny, výpočetního střediska. Telefonní a faxové spojení je (05) 531 611 (453 215 23). Rádi uvítáme zájemce o rádiové sítě, kamery, monitory i další špičkovou techniku.

Jaké úspěšné akce již firma VYCOM zajišťovala?

Josef Klimosz: Jak už jsem se zmínil, firma VYCOM byla jako společnost s ručením omezeným zaregistrována v září minulého roku. V oboru rádiového spojení jsme realizovali například sítě pro taxislužbu ve Znojmě, Třebíči a v Brně, sítě pro hlídací službu na brněnském výstavišti, sítě bezpečnostní služby v České spořitelně, a.s. Brno a další. V oboru výškových prací jsme zajišťovali např. údržbu a opravy pavilonů na výstavišti a speciální stavební práce na různých místech na jižní Moravě.

Děkujeme za rozhovor.

Připravil P. Havliš, OK1PFM



Čítač do 1,3 GHz

Přehled novinek v elektronice za rok 1992

(Dokončení)

g) Výkonová elektronika souvisí těsně s elektronikou průmyslovou, ale má ještě širší oblast aplikaci v energetice a v dopravě. Za zmínu stojí zejména:

– u výkonových polovodičových prvků je snaha zmenšit úbytek napětí v otevřeném stavu, což přispívá ke zmenšení ztrátového výkonu a ke zvětšení účinnosti.

Harris Semiconductor uvádí tyristor MCTV75P60E1, řízený polem, s úbytkem pouze 1,2 V, ale Toshiba uvádí, že nové typy bipolárních tranzistorů s izolovanou bází budou schopny dosáhnout téhož výsledku. Mnichovský Siemens ve spolupráci s Hitachi Ltd. vyuvinul měniče s dvojitou šírkou modulací impulsů s megawattovými výkony, osazené tyristory GTO místo cyklokonvertořů pro těžké pohony;

– výkonné měniče energie a regulační servosystémy pomohly podstatně zvětšit účinnost větrných elektráren, optimalizovat využití větru naklápním lopatek vrtulí a regulaci záťažového momentu a trvale přizpůsobovat způsob transformace energie na pevný jak kmitočet, tak napětí napájené sítě. Větrná energie se tak stává schopnou konkurence, v Davenportu (Iowa) se staví 600 větrných kol s celkovým výkonom 250 MW, Holandsko rozjíždí zkušební projekt 25 MW, obyvatelstvo má však estetické námítky;

– výkonová elektronika má též rozhodující význam pro bezpečnost jaderných reaktorů, které se nyní staví zejména nejen ve východní Asii (Tchaj-wan), Singapur, Indie, Filipíny, Korea, Čína, ale i v USA a v Anglii, kde bylo nutno některé staré reaktory po 12 až 25 letech provozu odčerpat pro únavu materiálu tlakových nádob. Nejstarší reaktor v Bradwellu (25 let) je však schopný pracovat ještě 10 let, jak ukazuje provedená měření. Americký dozorčí úřad nad nukleární energií nyní studuje několik vyuvinutých typů reaktorů (např. SBWR-General Electric), které jsou jednodušší než dosavadní a mají podstatně větší spolehlivost a bezpečnost;

– v oblasti mikrovln bylo též dosaženo velkých výkonů novými typy elektronek (např. magnicon s výkonom 2,6 MW na 1 GHz s účinností 73 %, nebo gyatrón s výkonom 500 kW na 110 GHz, tj. vlna 0,9 mm). Tyto výkony mohou být využity v lineárních urychlovacích částic a sloužit k bombardování radioaktivního odpadu z jaderných elektráren. Tímto způsobem je možné podstatně zkrátit poločas radioaktivního rozpadu a usnadnit tak řešení problémů s radioaktivním odpadem;

– pro výkonové měniče energie byly vyuvinuty tyristory s vestavěnou řídící logikou pro 8500 V a 3000 A.

h) V oblasti dopravy byly již vyřešeny elektronické systémy pro elektromobily, ovšem hlavním problémem zůstávají akumulátory, do jejichž vývoje bude investováno 260 milionů \$ v příštích čtyřech letech. Zatím bylo dosaženo zlepšení parametrů o 60 % u klasických olověných akumulátorů využitím skelných tkanin jako nosičů aktivní hmoty i jako separátorů.

– Elektronika má značný podíl i na vývoji velmi rychlých dráhových systémů, kde sou-

těží klasický systém kolejové dopravy se systémy magnetické levitace. Německý systém levitace Transrapid, užívající přitažlivých sil místo odpudivých, se zdá úspěšnější a energeticky úspornější, i když vyžaduje přísnější tolerance ve stavbě podloží a rychlejší odebuzu v ovládání elektromagnetů.

– Byla ověřena použitelnost magnetohydrodynamického principu v pohonu lodí v mořské vodě, a to pomocí supravodivých magnetů, u jejichž polí vznikají síly, ženoucí vodu ve směru kolmém k profékajícímu stejnosměrnému proudu mezi elektrodami na protilehlých stěnách příslušné trubice. Pohon nemá pohyblivé součásti a je naprostě bezhluchý, pokusná ponorka dosáhla rychlosti 6 km/hodinu. Možnosti dalšího vývoje nejsou omezeny, potřebný proud je rádu 10 000 A.

– Nejdůležitějším projektem do budoucna v oblasti dopravy se však zdá být tzv. intelligentní dálnicový systém (IVHS – Intelligent Vehicle-Highway System), který je dnes využíván asi ve 20 variantách s nákladem 660 milionů \$, rozloženým na 6 let. Podobné systémy se využívají i v Japonsku a v Evropě (Prometheus) za účasti vedoucích výrobců automobilů. Předpokládá se, že půjde o komplexní systém, zahrnující elektronická zařízení v automobilech (přijímače, displeje, informační a varovné signály ap.) i na dálnicích (čidla, radary, vysílače, řídící počítače). Účelem systému je zvětšit bezpečnost, zmenšit možnost vzniku kolizí, zlepšit využití silniční sítě a urychlit řešení dopravních problémů. Řidič vozidla bude mít na palubním displeji informace o dopravní situaci na silnicích v jeho okolí, takže se bude moci vyhnout zácpám a volit optimální trasu apod.

i) Lékařská elektronika se rozvíjí v oblasti laboratorní, diagnostické, terapeutické a protetické, ovšem povětšině jen v inovačních nižších řádech. Podstatnější pokroky v minulém roce nastaly pouze v oblasti implantačních defibrilátorů, které odstraňují elektrickým impulsem nebezpečné fibrilace srdečního svalu, dále v biosensorech pro monitorování složení plynů absorbovaných v krvi pacienta (PB3000, Paritan-Benett Co., Kansas) a při zjišťování draslíku, sodíku a glukó-

sy (i-Stat Corp., Princeton, NJ) během 90 sekund (uplatňuje se i řada dalších fi-

rem).

Z zmínu stojí ještě využití excimerových laserů pro ztenčení vrstvy epithelu na rohovce oka, čímž je možno odstranit krátkozrakost. V chirurgii se rozvíjejí aplikace televizní techniky se světelnými svazky vláken pro endoskopii a pro chirurgické zásahy uvnitř organismu pomocí mikromechanických dálkově ovládaných nástrojů, nejčastěji pro biopsie apod.

Závěrem bychom tedy mohli konstatovat, že vývoj elektroniky nám dává celou řadu podnětů k zamýšlení.

První dojem z uvedených skutečnosti neříká nic nového – že elektronika ve světě a zejména v USA je o 15 až 20 let před námi, je dříve známé. To ovšem neznamená, že bychom měli rezignovat a spoléhat jen na dovoz. Skutečnost, že u nás je značný počet inženýrů a techniků s dobrým rozhledem v této oblasti a že je zde i určitá základna některých materiálů a technologií, jistě neuškodí pozornosti podnikatelů – ovšem, bohužel, ne našich, ti se u nás zatím neurodili. Budeme se muset alespoň pro první léta vrátit do času první republiky, kdy naši elektronickou výrobu ovládal Philips, Telefunken, Marconi nebo Lorentz. Naši domácí podnikatelé v této oblasti budou vyrůstat jen pomalu, budou se postupně rekrutovat z dnešních obchodníků – importérů a budou otevírat drobné výrobní podniky podle možností trhu, převážně s dovezenou technologií. To je zákonitý postup vývoje, který se asi nedá přeskročit. Vědomosti a informace budou mít vždycky cenu, a proto je nutné světový vývoj sledovat.

Druhý závěr z předchozího přehledu je nasnadě: vlády nejpokročilejších zemí, USA, Japonska i západní Evropy se nerozpuší podporovat značnými prostředky výzkum a vývoj klíčových oblastí průmyslu – elektromobily, mechatroniku, dopravní systémy apod. Nespoléhají tak úplně na sítě volné soutěže na domácím trhu, protože rozhodujícím činitelem je světový trh, a na tomto trhu se i jednotlivé státy dostávají do role podnikatelů a to platí nejen pro velmoci, ale i pro malé státy, jak vidíme na příkladech Holandska, Belgie, Dánska nebo na některých státech v Tichomoří. To je ovšem možné jen u takových států, které již mají silný domácí průmysl, který je schopný efektivně

Věcné prémie i 40 000 Kč připraveny!

Nezapomeňte, že 4. září 1993 (pošt. razítka) je uzávěrka konkursu AR o nejlepší amatérské konstrukce za rok 1993. Podrobné – letos velice výhodné – podmínky konkursu jsou zveřejněny v AR A2/1993, s. 3 a 4.

Kromě 40 000 Kč z prostředků redakce AR budou udělovány věcné prémie od těchto sponzorů:

AMA Plzeň (věnuje prémii FM transceiver ALINCO DJ S1)

ELING Nová Dubnica (věnuje skříňky BOPLA)

ELIX Praha (věnuje družicový přijímač AMSTRAD 320)

FAN radio Plzeň (věnuje vozidlovou CB radiostanici DNT Coupé)

GES Electronics Plzeň (věnuje sady součástek)

GM Electronic Praha (věnuje digit. osciloskop Hung Chang)



**Mezinárodní výstava
bezdrátové techniky
Funkausstellung
Berlin
1993**

Letos se uskuteční opět tradiční mezinárodní výstava s názvem Funkausstellung Berlin 1993. První byla uspořádána v roce 1924 a letošní 39. ročník bude ve dnech 28. 8.-5. 9. 1993. Pořadatelé informují do předu prostřednictvím odborných časopisů

o „svátku elektroniky pro komunikační účely, volný čas a zábavu“, jak je výstava mnohdy přezdívána. V letošním roce se výstavní plocha zvětší z původních 83 500 m² na 100 000 m² pod televizní věží bývalého Západního Berlína. Prezentace vystavovatelů se konala již 26. února v Berlině a pro letošní rok se výstavy zúčastní 600 vystavovatelů asi ze 30 zemí a 350 dalších firem, které tam budou mít zastoupení. Přesto, že bude použita i hala č. 26 a první část veletržní haly A, na mnohé z žadatelů o výstavní plochu se nedostalo.

Očekávají se opět ukázky novinek v televizní technice, hiFi zařízeních, video, telekomunikační, studiové, vysílací i přijímací technice. Šlágrém budou určitě nové televizní přijímače se širokou obrazovkou a poměrem stran 16:9, využití digitálních kompaktních kazet prosazujících se na trhu vedle CD nosiců, CD ve formátu MD (minidisk), interaktivní

CD disky (CDI) a v neposlední řadě i fotografická technika se záznamem na CD.

Výstava ovšem neznamená jen obvyklé předvedení novinek, podpisy obchodních kontraktů či průzkum trhu pro nové technologie, ale také atraktivní konfrontace společností jako jsou tradiční ARD a ZDF, SAT 1, RTL plus, RTL2, Pro7, Eurosport/Sportkanal, Arte, Premiere a velkého množství dalších soukromých rozhlasových vysílačů. O dvou překvapení proti dříve zaběhlé praxi víme již nyní: ARD a ZDF budou kromě obvyklé letní zahrady využívat ke svým zábavným přenosům i prostor v nové veletržní hale A a Telekom bude předvádět celou paletu jak svých služeb, tak nabízených přístrojů v halách 25/26. Připravuje se také celá řada populárně vědeckých programů, přednášky a semináře pro odborníky a Friedrichstadt palast bude dne 27. 8. dějištěm úvodního zahajovacího pořadu.

QX

Elektronka s výkonem 1 MW pro vf generátory

Elektronky ještě zdaleka neskončily ve své éře, alespoň ne v oblasti vf generátorů velkého výkonu. Obří elektronku – triodu RS3700CJ s extrémně velkým výkonem větším než 1 megawatt, jejíž nasazení je plánováno jako vysokofrekvenční generátor ve strojirenství, představila firma Siemens. Dosud se generátory s tak velkým výkonem osazovaly dvěma nebo více výkonovými elektronkami. Zapojení generátoru bylo poměrně složité a v praxi náročné na provoz i údržbu. Nová generátorová elektronka metalo-keramické konstrukce, vyvinutá v berlinském závodě na výrobu elektronek, pracuje v kmitočtovém rozsahu do 30 MHz. Její robustní konstrukce snáší tvrdé provozní podmínky včetně velkého kolísání zátěže, jak je tomu právě u vf generátorů, používaných ke kalení ocelových nástrojů. Další obor použití elektronky je při indukčním

svařování trubek, kalení a tvrzení ozubených kol automobilových součástek, kde se vyžaduje rychlé a rovnoměrné ohřívání.

Zajímavé jsou elektrické vlastnosti elektronky. Katoda je vyrobena z thoriováného wolframu, je přímo žhavená, žhavicí napětí je 13,5 V, žhavicí proud 1300 A. Zesilovační činitel elektronky je 35, strmost 400 mA/V při anodovém napětí 4 kV a anodovém proudu 20 A. Při provozu jako oscilátor s kmitočtem do 15 MHz odevzdá výstupní výkon 1250 kW při anodovém napětí 16 kV, předpětí řídící mřížky –850 V, anodovém proudu 100 A, stejnospěrném proudu mřížky 16 A. Účinnost je 78 %, anodový zatěžovací odpor 95Ω. K vybuzení na uvedený výkon je zapotřebí špičkové budící napětí mřížky 1450 V.

Při provozním kmitočtu do 30 MHz je výstupní výkon elektronky jen 900 kW při anodovém napětí 14 kV, předpětí řídící mřížky –800 V, anodový proud 86 A, proud řídící mřížky 14 A, účinnost 75 %, anodový zatěžovací odpor 97 Ω.

Popsaná generátorová trioda není malá součástka. Její výška je 815 mm, průměr anody má 350 mm, hmotnost má 80 kg.

V provozu se musí chladit vodou a vzduchem. K chlazení je zapotřebí nejméně 0,6 l/min. vody na každý kW ztrátového výkonu. Metalokeramický spoj se musí chladit proudem vzduchu 8 m³/min.

Sz

Informace Siemens



využit finanční injekci. To by si měli uvědomit jak naši podnikatelé, tak i naši národní hospodáři a politici.

Nemohu si ovšem odepřít ještě třetí hledisko k hodnocení tohoto vývoje, hledisko ekologické a sociologické. Zde vycházejí jednotlivé obory elektroniky velmi rozdílně.

Velmi příznivý dopad ekologický má např. obor průmyslové elektroniky, jehož výsledky působí úspory energie i úspory materiálu, prodloužení doby života strojů i zvětšení spolehlivosti výrobků při současném zvyšování produktivity výroby. Podobně příznivě je možno hodnotit i výkonovou elektroniku a její aplikace v dopravě, pokud umožňují snížit spotřebu pohonných hmot.

Pozitivně je možno hodnotit i inovace v oblasti polovodičů a aktivních prvků, které realizují užitečným způsobem výsledky fyzikálního výzkumu a nejsou náročné na spotřebu materiálu a energie. Totéž platí do jisté míry i pro oblast počítačů.

Naproti tomu s určitými obavami pozorujeme vývoj v oblasti telekomunikací, multimédií a zejména spotřební elektroniky. Další rozšíření telekomunikačních možností, diverzifikace prostředků a cest a snadná dostupnost přispěje jistě na jedné straně k globalizaci světového obchodu, ale může být také snadno zneužita k světové koordinaci pololegálních nebo přímo zločinných aktivit, pro drogové mafie nebo šíření totalitních ideologií. Nové možnosti vytvářejí téměř vždy také nové problémy.

To platí též pro oblasti spotřební elektroniky a multimédií, které se dnes orientují více na majetné vrstvy obyvatelstva, rozšiřují na jedné straně možnosti jejich kulturního růstu, ale na druhé straně, při celosvětově klesající kulturní úrovni programů masmédií, tyto vrstvy zasahují do oblasti kulturně problematických, mohou ohrožovat výchovu dětí intelektuálně i morálně a kladou tedy zvýšenou odpovědnost na uživatele těchto zařízení.

Obecně pak celý obor elektroniky přispívá svým rozvojem ke zvýšení technické i ekonomické úrovně především ve státech průmyslově vyspělých a ke zvýšení životní úrovně majetnejších vrstev a přispívá tak k dalšímu prohloubení rozdílů mezi těmito státy a rozvojovými zeměmi i mezi vrstvami společnosti – což ovšem není vinou jeho, nýbrž vinou celkové ekonomické politiky i politiky kulturní. To je však problém, který překračuje daleko rámcem tohoto článku.

Sluší se ještě doplnit, že tento přehled novinek byl sestaven převážně na základě informací z lednového čísla časopisu IEEE Spectrum a z částí i z dalších časopisů, vydávaných mezinárodní společností The Institute of Electronic and Electrical Engineers. Pokud by čtenáře zajímaly podrobnější informace o některých uvedených novinkách, je možno se obrátit na autora článku nebo na všeobecně technické knihovny, kde jsou časopisy této organizace k dispozici.

Doc. Ing. Jiří Vackář, CSc.



AMATÉRSKÉ RADIO SEZNAMUJE

Radiomagnetofon s přehrávačem CD

PHILIPS AZ 8030


Celkový popis

Radiomagnetofon s přehrávačem CD je, jak již název napovídá, kombinací rozhlasového přijímače, magnetofonu a přehrávače kompaktních desek.

Přijímač má ladění knoflíkem, bez možnosti uložit vysílače do paměti. Má tři vlnové rozsahy: velmi krátké vlny, střední vlny a dlouhé vlny. Pro příjem vysílání VKV je vybaven výklopnou teleskopickou anténou, pro ostatní rozsahy má vestavěnu feritovou anténu. Magnetofon má mechanické ovládání a dojde-li pásek na konec (při všech zařazených funkcích), tlačítka se odarejí a magnetofon se automaticky vypne. Přehrávač kompaktních desek je standardního provedení se všemi běžnými funkcemi (jako je zrychlená reprodukce oběma směry, reprodukce skladeb v náhodně voleném pořadí, opakování skladby nebo celé desky, informativní reprodukce začátků všech skladeb na desce a možnost naprogramovat až 20 skladeb v libovolném pořadí). K funkci přehrávače CD patří i displej z tekutých krystalů na přední stěně. Nizkofrekvenční část přístroje nemá tónovou clonu, ale je doplněna spínačem obvodu Dynamic Bass Boost, který v reprodukci zdůrazní hluboké tóny.

Je třeba však upozornit na to, že obdobně jako u všech přístrojů podobného provedení a třídy, k němu nelze připojit žádný vnější zdroj signálu a představuje tedy uzavřenou jednotku. Má však zásuvku (JACK 3,5 mm) pro připojení sluchátek. Zasunutím zástrčky sluchátek se automaticky odpojí vestavěné reproduktory.

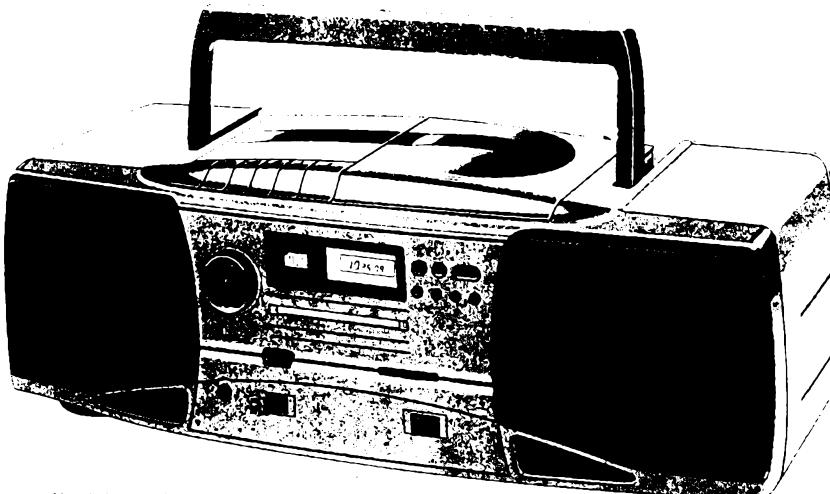Všechny ovládací prvky přístroje jsou soustředěny na čelní stěně, pouze ovládání magnetofonu je na horní stěně. Přístroj lze



napájet jak ze sítě, tak i ze suchých článků. Napájecí články se vkládají do prostoru pod víkem na zadní stěně a k provozu je třeba osmi velkých monočlánků. Blíže technické údaje výrobce v návodu neudává.

Funkce přístroje

Tento přístroj jsem vybral k testu především proto, že je rozměrově přijatelný, v použití velice univerzální a také proto, že je nabízen, podle mého přesvědčení, za velice přijatelnou cenu. Jeho reprodukce je přitom velmi přijemná. Skutečnost, že není vybaven tónovou clonou, nepovažuji v žádném případě za nedostatek, protože naprostá většina posluchačů tak jako tak poslouchá s nepotlačenými výškami. Naproti tomu již zmíněný obvod Dynamic Bass Boost poskytuje při poslechu hudby velice přijemný reprodukční dojem.

Vzhledem k relativně velmi nízké prodejní ceně nemůže být tento přístroj vybaven vstupy pro připojení vnějších zdrojů. To je ostatně zcela běžné u všech výrobců obdobných přístrojů. Lze tedy bezproblémově například nahrávat pořady z rozhlasu nebo z kompaktních desek, nikoli však z druhého magnetofonu. Při přepisu z kompaktní desky lze navíc využít automatiky, která zajistí současně spuštění záznamu magnetofonu i reprodukci přehrávače CD. Přitom však musí uživatel pamatovat na to, že v případě, když

bude nahrávat od začátku pásku, musí nejprve ručně posunout začátek pásku tak, aby se dostal až na konec nemagneticke závaděcí fólie. Jinak by v přepisu první skladby chybělo několik sekund začátku. Pokud neahráváme od začátku pásku, není tento úkon pochopitelně nutný.


Závěr

Radiomagnetofon s přehrávačem kompaktních desek Philips AZ 8030 považuji za velice zdařilý přístroj. Vyznačuje se velkou univerzálností v použití a velice přijemnou reprodukcí. Stejně přiznívá je i jeho prodejní cena, která v podnikové prodejně firmy Philips v Praze 8 V mezihoří 2 činí 4990,- Kč.

Wrátíme-li se do roku 1987, kdy jsem testoval dosti problematický radiomagnetofon TESLA KM 350, zjistíme, že se tento přístroj tehdy prodával za 3900,- Kčs. A je zcela nesporné, že se s popisovaným AZ 8030, který je i s přehrávačem CD a podstatně lepšími celkovými vlastnostmi nabízen jen o 1000,- Kč drážce, tehdejší výrobek nedá vůbec srovnávat. Domnívám se proto, že o AZ 8030 budou mít zájem především ti, kdo nemají nadbytek peněz a přesto by si chtěli pořídit jednoduchý přístroj, který jim umožní poslouchat rozhlas, přehrát kompaktní desky i používat magnetofon.

Hofhans

Informace, informace . . .

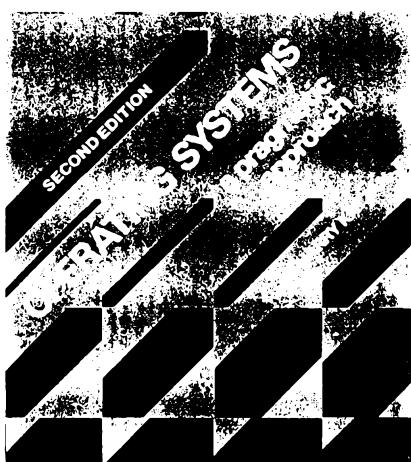

Nabídku amerických časopisů, uváděnou pod titulkem Informace, informace . . . v AR již několik měsíců, doplňujeme dnes informaci, že v knihovně STARMAN Bohemia v Konviktské ul. 5, Praha 1, Staré město, tel. (02) 26 63 41 si lze kromě časopisů předplatit nebo vypůjčit, popř. prostudovat i knihy z oboru elektroniky a výpočetní techniky. Z celkové nabídky několika desítek knih a několika desítek publikací jsme pro ukázku vybrali knihu Harry Katzana, Jr.: Operační systémy, pragmatický výklad. Autor je mezinárodně uznávaným odborníkem – konsultantem ve výpočetní technice, specializující se systémy umělé inteligence, pracoval kromě jiného jako profesor na oddělení počítačových věd známého Pratova institutu.

Knihu vydalo ve druhém vydání vydavatelství Von Nostrand Reinhold Company Inc. v roce 1986.

V knize jsou podány praktické informace o mikropočítačích a hlavních operačních systémech a to vše se zřetelem na používatele výpočetní techniky. Kniha se skládá ze tří základních částí:

- Popis činnosti moderních operačních systémů (činnost řídicích programů, soubory dat, zacházení s daty, postup při řešení úloh, komunikace IO).
- Činnost univerzálních systémů se sdílením času (programové systémy, virtuální paměť a stránkování, řídicí struktury úloh, sdílení programu, dynamické závadění, multiprocesing).
- Technika operačních systémů (procesory jazyka, realizace programů, systémová uspořádání, činnost CPU).

Kniha má 450 stran a lze ji charakterizovat jako „něco“ mezi učebnicí a praktickým průvodcem.


ZAČÍNÁME S ELEKTRONIKOU

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU


(Pokračování)

Tranzistor jako zesilovač

Po vyzkoušení zapojení tranzistoru jako spínače se můžeme vrátit k již známému zapojení tranzistoru na obr. 38, v němž rezistor R1 nahradíme proměnným rezistorem – potenciometrem, zapojeným podle schématu na obr. 75 (obr. 76).

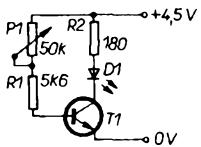

Obr. 75. Tranzistor jako zesilovač proudu

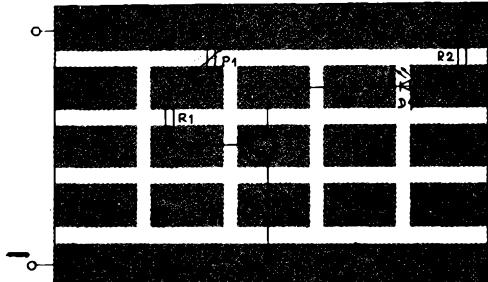

Obr. 76. Zapojení na zkušební destičce

Při správném zapojení bude svítivá dioda reagovat na otáčení hřidelem potenciometru. Při nejmenším nastaveném odporu odpovědové dráhy bude svítit naplně, zvětšováním odporu bude její světlo postupně slábnout.


Tento jev má logické vysvětlení. Při nejmenším odporu potenciometru protéká bází největší proud, kterým je tranzistor plně otevřen. Se zvětšujícím se odporem potenciometru se zmenší proud báze s tím i proud tekoucí tranzistorem – tranzistor se přívádí. Změnou malého proudu báze tedy můžeme řídit mnohem větší proud kolektoru.

V tomto zapojení pracuje tedy tranzistor jako zesilovač proudu.

Zbývá ještě vysvětlit význam rezistoru R1. Tento rezistor je v obvodu báze zařazen proto, aby při nastavení hřidele potenciometru na nejmenší odpór odpovědové dráhy nebylo na bázi plně napětí zdroje, které by způsobilo zvětšení proudu báze a kolektoru nad přípustnou mez a tím zničení tranzistoru. Tento rezistor tedy slouží jako omezovač. Často se označuje jako „ochranný“.

Nyní zapojíme tranzistor podle obr. 77. Svítivou diodou se sériovým rezistorem budeme kontrolovat velikost napětí mezi kolek-

torem a emitorem tranzistoru. Zapojení na desce s plošnými spoji je na obr. 78.

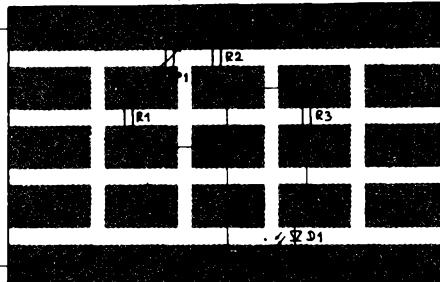

Obr. 78. Zapojení na zkušební destičce


Při otáčení běžcem potenciometru se postupně mění velikost napětí přivedeného do báze tranzistoru. Pokud je toto napětí malé, dioda svítí, protéká jí proud omezený rezistory R2, R3. V jednom místě dráhy potenciometru začne dioda slabě svítit. Pak postačí další malé pootočení běžce potenciometru a dioda zcela zhasne.

Stačila tedy malá změna napětí přivedeného mezi bází a emitem tranzistoru, tj. napětí U_{BE} , k vytvoření velké změny napětí mezi kolektorem a emitorem tranzistoru, tj. napětí U_{CE} .

V tomto zapojení pracuje tranzistor jako zesilovač napětí.


Aby se při činnosti tranzistorů nechtěně neměnily proudy a napětí, je nutno nastavovat u tranzistorů tzv. pracovní bod. Pracovní bod lze nastavit různými způsoby. Některé si dále ukážeme.

Jedno z často používaných zapojení je na obr. 79. Rezistory R1 a R2 jsou zapojeny

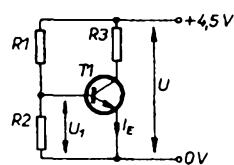


Obr. 79. Nastavení proudu báze

jako dělič napěti. Napěti na bázi tranzistoru je závislé na odporech těchto rezistorů a na proudě, který jimi protéká. Tím je nastaven i proud báze tranzistoru. Protože jsme si již vysvětlili, že proudem báze se ovládá proud kolektoru, je tímto způsobem určena i velikost kolektoru proudu, který prochází rezistorem R3, kolektorem a emitorem tranzistoru. Mezi emitorem a přívodem napěti se většinou ještě zapojuje další rezistor, označený na obr. 80 jako R4.

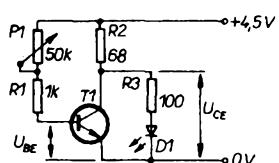


Obr. 80. Můstková stabilizace pracovního bodu

Toto zapojení se nazývá můstkové. Všechna uvedená zapojení slouží k nastavení a stabilizaci pracovního bodu tranzistoru. Nastavení kolektorového proudu si opět prakticky vyzkoušme. Nejprve zapojíme součástky podle schématu na obr. 81. Zapojení součástek na zkušební destičce je na obr. 82.

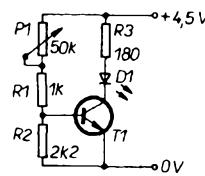


Obr. 81. Nastavení proudu báze

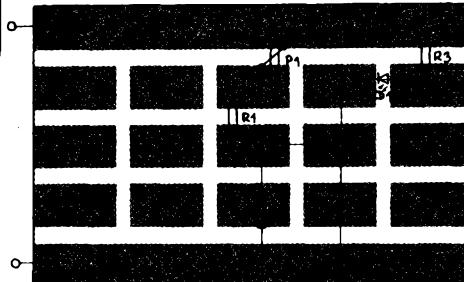

Obr. 82. Zapojení součástek na zkušební destičce

Při správném zapojení dioda reaguje na změnu odporu potenciometru P1. Při nastaveném minimálním odporu potenciometru svít dioda nejvíce. Nyní zapojíme mezi emitor tranzistoru a nulový pól zdroje rezistor R4 podle schématu na obr. 83.

Zapojení na destičce je na obr. 84.

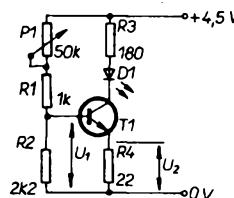

Obr. 83. Zapojení tranzistoru s odporem v emitoru

Obr. 84. Zapojení na zkušební destičce je shodné se zapojením na obr. 86, vypustí se kondenzátor C1

Proud báze je opět řízen napětím z odpovědového děliče složeného z rezistorů R1 a R2. Celkové napájecí napěti se na rezistorech děliče rozdělí v poměru jejich odporek. Část napájecího napěti, připadající na rezistor R2, je na schématu označena jako U_1 .


Je-li tranzistor „otevřen“, tj. vede-li elektrický proud, tvoří rezistor R3, dioda a rezistor R4 další dělič napěti. Průtokem proudu vzniká na diodě tzv. úbytek napěti, na rezistoru R4 vzniká další úbytek napěti, které je na schématu označeno jako U_2 .

Pro správnou funkci tranzistoru musí být napětí U_1 větší než U_2 . Rozdíl mezi těmito dvěma napětmi musí být 0,4 V až 0,7 V podle typu tranzistoru. Tento rozdíl je vlastně napětí mezi bází a emitorem, které jsme již poznali pod označením U_{BE} .

Odporný dělič napětí připojený k bázi tranzistoru musí být tedy nastaven tak, aby bylo dosaženo potřebného rozdílu mezi napětmi U_1 a U_2 . Určení potřebné velikosti odporu rezistorů a napětí popř. proudů se nazývá „nastavení pracovního bodu tranzistoru“. Správné nastavení pracovního bodu je pro dobrou činnost tranzistoru nezbytné. Než budeme mít možnost nastavovat velikost kolektorového proudu sami podle měřicího přístroje, budeme proto přesně dodržovat především odpory rezistorů uvedené ve schématech. Zničení tranzistorů velkým proudem, popř. signály, zpracované se zkreslením u zesilovačů a dalších výrobků začínajících radiotechniků jsou převážně způsobeny nedodržením předepsaných součástek.

Správné nastavení pracovního bodu je tedy prvním předpokladem správné činnosti tranzistoru. Již jsme si vysvětlili, že proud kolektoru je ovládán proudem báze, tento proud nastavujeme rezistory, zapojenými do báze, přičemž tranzistor nevykonává žádnou funkci – je v klidu. Mluvíme pak o klidovém proudu báze a o klidovém proudu kolektoru. Jak se však budou měnit tyto proudy při činnosti tranzistoru? Ověřme si to následujícím způsobem.

V zapojení podle obr. 83 nastavíme potenciometrem jas diody asi na polovinu maxi-

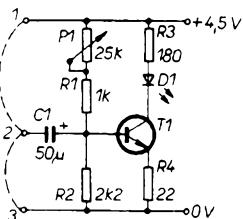


Obr. 85. Připojení kondenzátoru

málního jasu. Vezmeme kondenzátor o kapacitě $50\text{ }\mu\text{F}$ a přiložíme jej na okamžík k vývodům baterie, přičemž dodržíme polaritu. Kondenzátor se tím nabije. Tako nabité kondenzátor přidržíme kladným pólem k bázi tranzistoru a záporným pólem se dotkneme pívodu 0 V. Dioda se okamžitě více rozzáří. To je způsobeno tím, že se kondenzátor vybil přes rezistor R2. Na okamžík se tím zvětší proud protékající bází z původní klidové velikosti na větší.



Opět zkusíme nabít elektrolytický kondenzátor a přiložíme jej mezi nulový pól zdroje a bázi, tentokrát však opačně tak, že kladný pól kondenzátoru bude připojen k nulovému pólu zdroje a záporný pól na bázi. Dioda na okamžík pohasne. Kondenzátor se opět vybil přes rezistor R2. Tentokrát se však nastavený proud báze připojením kondenzátoru změnil.

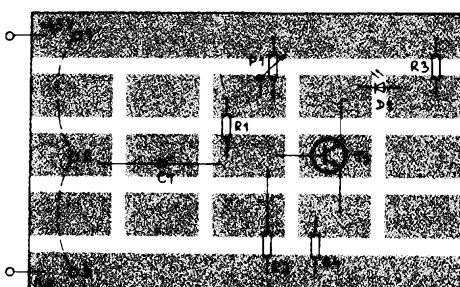Nyní kondenzátor připojíme jedním pólem do báze tranzistoru trvale podle schématu na obr. 85. Připojení na zkušební destičku je na obr. 86.



Svorku 2 střídavě spojujeme kouskem vodiče s kladným a se záporným pólem zdroje. Kondenzátor se tak postupně nabije a vybijí, ale k nastavenému klidovému proudu je „připočítáván“ (nebo „odečítán“) proud vzniklý střídavým nabíjením a vybijením kondenzátoru.

Protože proud kolektoru je značně větší než proud báze, tranzistor zesiluje. Velikost zesílení je dána proudovým zesilovacím činitelem tranzistoru, jak jsme si již vysvětlili. Větší proud kolektoru vyvolá na kolektorovém rezistoru větší úbytek napěti, které můžeme odebrávat. Tranzistor v tomto případě pracuje jako zesilovač. Tuto funkci tranzistoru si můžeme představit podle obr. 87.

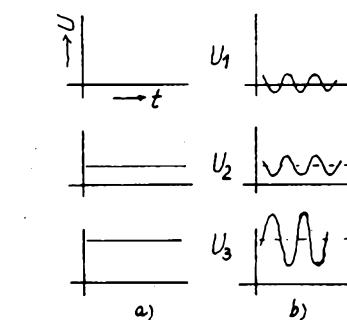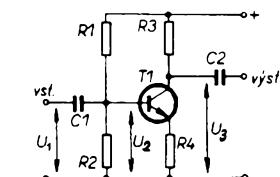


Obr. 87. Činnost tranzistoru jako zesilovače průběh napětí a) bez signálu, b) se signálem

Není-li přiváděn žádný signál (U_1), je na bázi a na kolektoru určité stálé napětí. Přivedeme-li na vstup střídavý signál, projde přes kondenzátor C_1 na bázi tranzistoru. Napětí U_2 na bázi se mění (posouvá) v rytmu signálu na vstupu.

Napětí na bázi ovládá proud protékající tranzistorem. Zesílené napětí, označené na obrázku jako U_3 , odebráme z kolektoru tranzistoru přes kondenzátor C_2 .


Na obr. 88 je používané označení provozních napětí zesilovače.

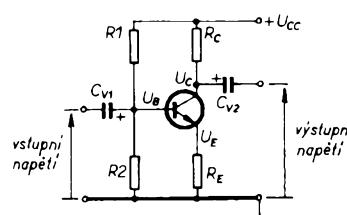


Obr. 88. Schéma zesilovače

Zapojení zesilovače si můžeme vyzkoušet podle schématu na obr. 89. Jedná se o jednoduchý zesilovač s tranzistorem, v jehož kolektoru jsou zapojena sluchátka. Pro toto zapojení lze použít sluchátka z výprodeje, jejichž impedance (odpor) je kolem 2000Ω , není vhodné použít sluchátkové vložky např. z telefonu (mají malý odpor); sluchátkové vložky můžeme však zapojit buď podle obr. 90 nebo podle obr. 91.


Obr. 86. Zapojení na zkušební destičce

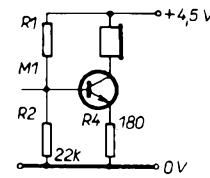

Obr. 89. Schéma zesilovače

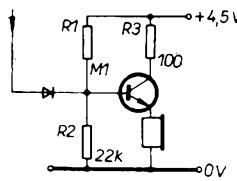

Obr. 90. Schéma zesilovače

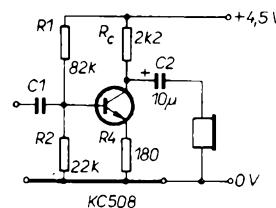

Obr. 91. Schéma zesilovače

(Pokračování)

Pololetní test

Školní rok již sice skončil, ale kurz „Začínáme s elektronikou“ je právě v polovině. Pro vnitřné čtenáře jsme proto připravili pololetní test na ověření znalostí.

Správné odpovědi postačí stručně napsat na korespondenční listek a zaslat jej na adresu redakce Amatérského radia do konca července 1993.

Autori správných a nejrychleji zaslanych odpovědí budou odměněni elektronickými součástkami.

1. Jaké bude výsledné napětí šesti sériově zapojených elektrických článků, které známe z ploché baterie?

2. Jaké bude výsledné napětí těchto článků, zapojíme-li je paralelně?

3. Na zdroj ze šesti sériově zapojených článků připojíme rezistor označený 12k. Jak velký proud poteče tímto rezistorem?

4. Jaký odpor bude mít rezistor označený barevným čárkovým kódem, na kterém budou barevné proužky v pořadí:

- žlutý-fialový-červený,
- bílý-hnědý-oranžový,
- zelený-modrý-hnědý.

5. Ke svítivé diodě potřebujeme zapojit sériový rezistor s odporem $820\Omega \pm 10\%$, tj. v rozmezí 738Ω až 902Ω . Z jakých dvou rezistorů můžeme tento odpor složit, bude-li jeden z nich 470Ω ?

Jaký odpor z řady E 12 bude mít rezistor, který ve spojení s rezistorem 470Ω bude mít odpor co nejbližší požadovanému odporu 820Ω ?

7. Jaký musí být nejmenší zesilovací činitel h_{21e} tranzistoru, jehož bázi teče proud 0.1 mA a kolektorový proud požadujeme alespoň 0.015 A ?

8. V přístroji nahradíme poškozený tranzistor KC509 se zesilovacím činitelem $h_{21e} = 250$ tranzistorem KS500 se zesilovacím činitelem $h_{21e} = 30$. Jaký bude důsledek této „opravy“?

STAVEBNICE PŘIJÍMAČE VKV-FM - mini

Přijímač je konstruován jako kapesní, pro příjem rozhlasových stanic v pásmu VKV. Může být napájen z devítivoltové baterie, nebo z externího stabilizovaného zdroje, pak lze vypustit stabilizátor 78L05, který stabilizuje napětí pro IO1 + D1.



Technické údaje

Napájecí napětí: 9 V (7 V až 15 V).

Klidový odpor proudu: 12 mA.


Citlivost pro odstup s/s = 20 dB: 4 µV.

Výstupní výkon: 0,5 W.

Kmitočtový rozsah: VKV I nebo VKV II.

Základ přijímače tvoří integrovaný obvod TDA7000 fy Philips, je to IO pro superhet s fázovým závěsem (s mezifrekvencí 70 kHz), je určen pro přijímače VKV). Základní funkční blok IO: v fesilovač se směšovačem, místní oscilátor, mezifrekvenční zesilovač s omezovačem, fázový demodulátor, detektor a umlčovač šumu (tiché ladění), obr. 2.

měděným lakovaným drátem o průměru 0,6 mm. Potenciometr pro ladění by měl být lineární, 25 až 100 kΩ. Potenciometr pro regulaci hlasitosti by měl být logaritmický, 4,7 až 47 kΩ. Odpor rezistoru R3, jímž se nastavuje maximální hlasitost, závisí na použitém reproduktoru. V závislosti na použitém reproduktoru je třeba zvolit odporník rezistoru R5 a to tak, aby R5 včetně reproduktoru měl odpór asi 20 Ω. Např. – reproduktor 8 Ω, R5 = 12 Ω. Místo reproduktoru je možné připojit i malá sluchátka, pak se odporník rezistoru R5 volí podle citlivosti sluchátek (R5 obvykle 220 Ω). Deska s plošnými spoji (5 × 5 cm) byla navržena s ohledem na zvýšené nároky na stabilitu proti vazbám.

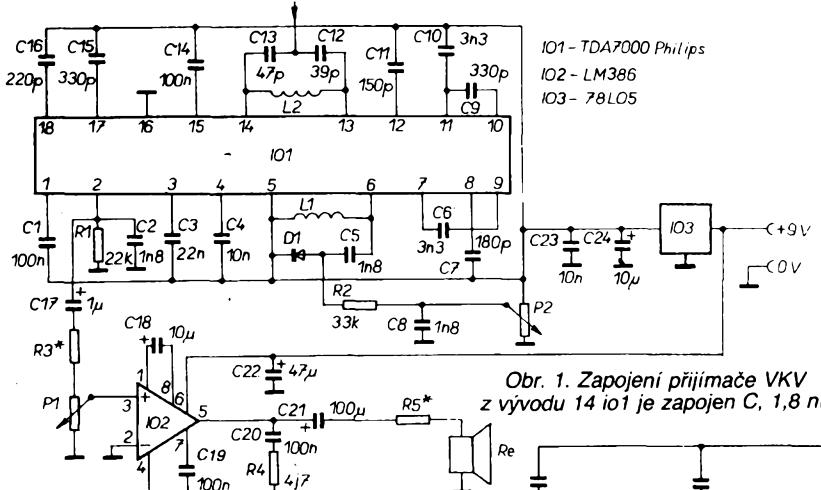

Obr. 1. Zapojení přijímače VKV z vývodu 14 io1 je zapojen C, 1,8 nF

Technické údaje TDA7000

Napájecí napětí: 2,7 až 10 V max.

Odběr proudu (4,5 V): 8 mA.

Kmitočet vstupních signálů: 1,5 až 110 MHz.

Citlivost pro odstup s/s = 20 dB: 4 µV.

Max. vstupní napětí: 200 mV.

Výstupní napětí: 80 mV.

Zkreslení (pro 50 kHz): 1,5 %.

Konstrukce přijímače

Celý přijímač je konstruován na jedné desce s plošnými spoji o rozměrech 5 × 5 cm. Kmitočtový rozsah je určen indukčností cívek L1 + L2. Součástky přijímače stavebnice jsou voleny pro příjem v rozsahu VKV II. Rozsahu VKV I lze jednoduše dosáhnout změnou počtu závitů L1 + L2 (zvětšením na 6 závitů). Pro ladění je vhodné použít varikap KB109G (nebo polovinu BB204). Cívek L1 + L2 jsou samosněné, vinuté na průměru 5 mm, závit vedle závitu – 4 závity

Seznam součástek

Rezistory (miniaturní) a potenciometry

R1	22 kΩ	R4	4,7 Ω
R2	33 kΩ	R5	viz text
R3	viz text	P1, P2	viz text

Kondenzátory (keramické)


C1	100 nF	C9, C15	330 pF
C2, C5, C8	1,8 nF	C10	3,3 nF
C3	22 nF	C11	150 pF
C4	10 nF	C12	39 pF
C6	3,3 nF	C13	47 pF
C7	180 pF	C14	100 nF
C16	220 pF, ker.		
C17	1 µF/16 V, elektr.		
C18	10 µF/16 V rad. elektr.		
C19, C20	100 nF		
C21	100 µF/16 V, elektr.		
C22	47 µF/16 V rad. elektr.		
C23	10 nF		
C24	10 µF/16 V, rad. elektr.		
Cívky			
L1, L2	4 z drátu o Ø 0,6 mm na Ø 5 mm		
Polovaličové součástky,			
D1	KB109G	IO2	LM386
IO1	TDA7000	IO3	78L05

deska s plošnými spoji, rozměr 5 × 5 cm

Oživení přijímače

Po správném a pečlivém zapojení připojme napájecí napětí. Kontrolujeme napětí pro integrovaný obvod TDA7000 (šp. 5), musí být 5 V. Kontrolujeme, zda se mění napětí na anodě varikapu D1 v závislosti na nastavení P2. Připojme reproduktor a anténu (drát o délce 1 metr). V případě venkovní antény a svodu 75 Ω se „druhý konec“ připojí na zem. Přijímač již musí zachytit rozhlasové vysílání po naladění potenciometrem P2. Přijímané pásmo lze nastavit podle potřeby roztažováním závitů cívek L1.

Sadu součástek – rezistory, varikap, kondenzátory, integrované obvody, stabilizátor, cívky, desku s plošnými spoji, konektor pro baterii 9 V a návod lze objednat za 245 Kč, osazenou a oživenou destičku lze objednat za 279 Kč, 25 Kč poštovné, na dobírku u firmy DAVID – elektronik, Teyschlova 15, 635 00 Brno.

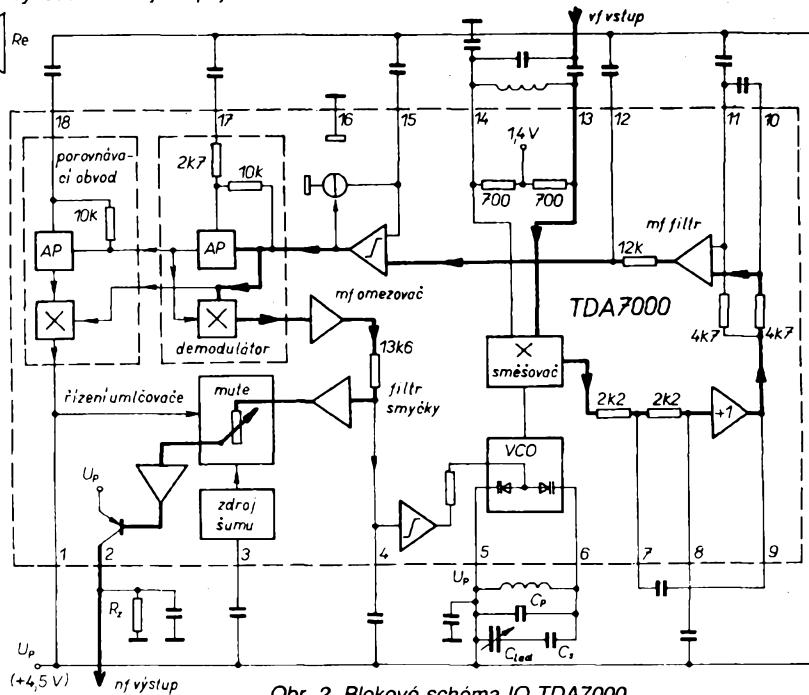


Obr. 2. Blokové schéma IO TDA7000

Telefónna ústredňa TTL

Milan Removčík

VYBRALI JSME NA
OBÁLKU

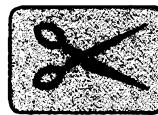

Je to jednoduchá domáca ústredňa pre 6 účastníkov, ktorá nie je pripojená na jednotnú telefónnu siet.

V dnešnej dobe je na trhu nepreberné množstvo malých telefónnych ústrední. Pre použitie v rodinných domoch a bytoch sú však veľmi drahé. Preto som navrhol zapojenie, ktoré nepresiahne náklady 500 Kč a môže ho realizovať aj začínajúci amatér.

Popis zapojenia

V zapojení sú použité bežné IO TTL.
Ústredňa pozostáva:


- účastnické sady v počte 6 kusov;
 - logická časť, ktorú tvorí hľadač, čítač impulzov a dekodér;

- spojovacie pole vytvorené dvoma analógovými spínačmi MAB08;
- sieťový zdroj dodávajúci napäťia 5 V, 120 V, alebo 55 V a 2 V.


+5 V, +60 V, str 55 V a -3 V.
Na ústredňu je možné pripojiť ťubo-voľný telefón s impulznou voľbou. Účastnícke čísla sú 1 až 6. Vstup do

ústredne je nesymetrický a pri dlhších vedeniach použijeme symetriačné tráfá podľa AR 5/90 str. 216.

Popis činnosti

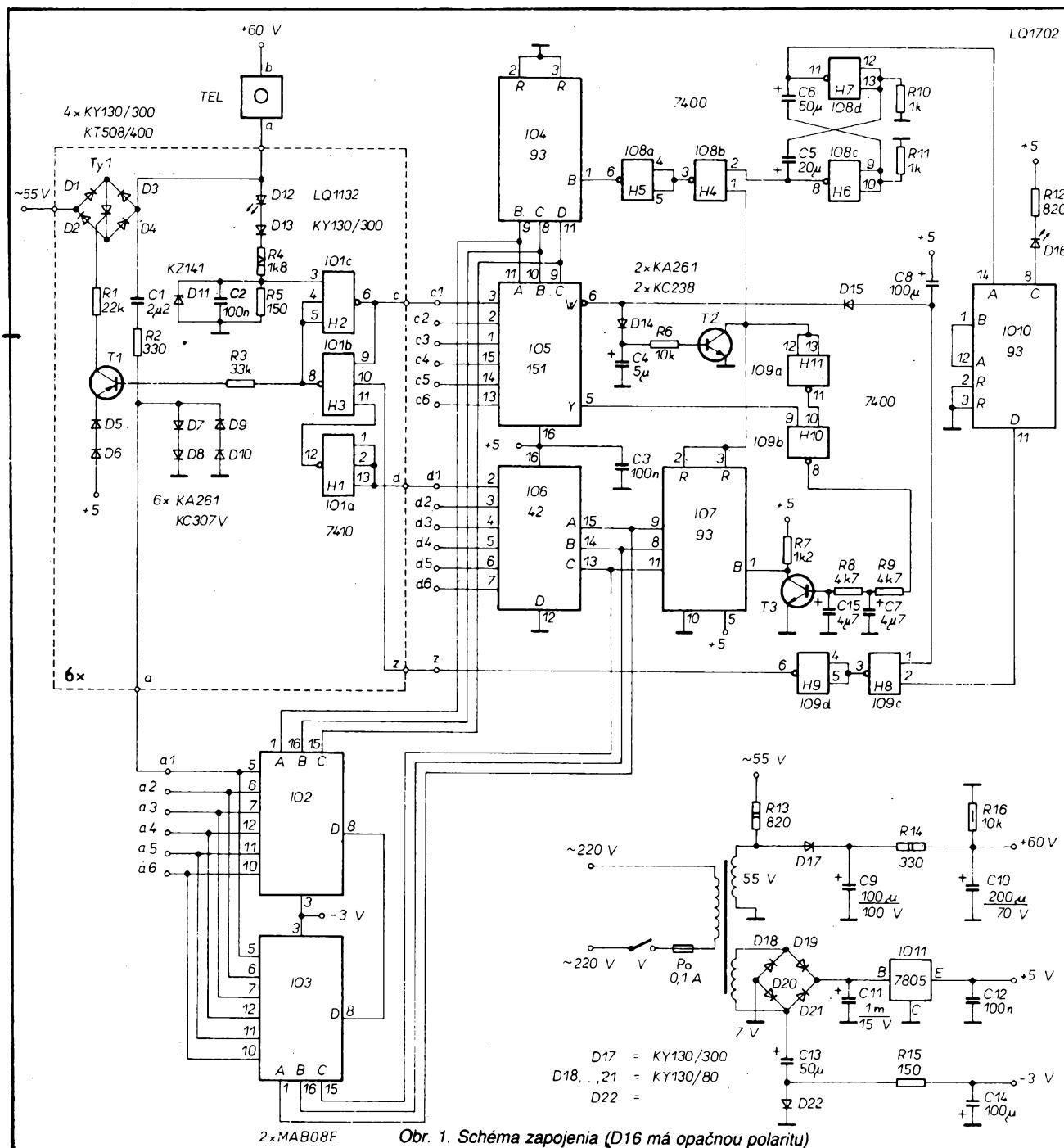

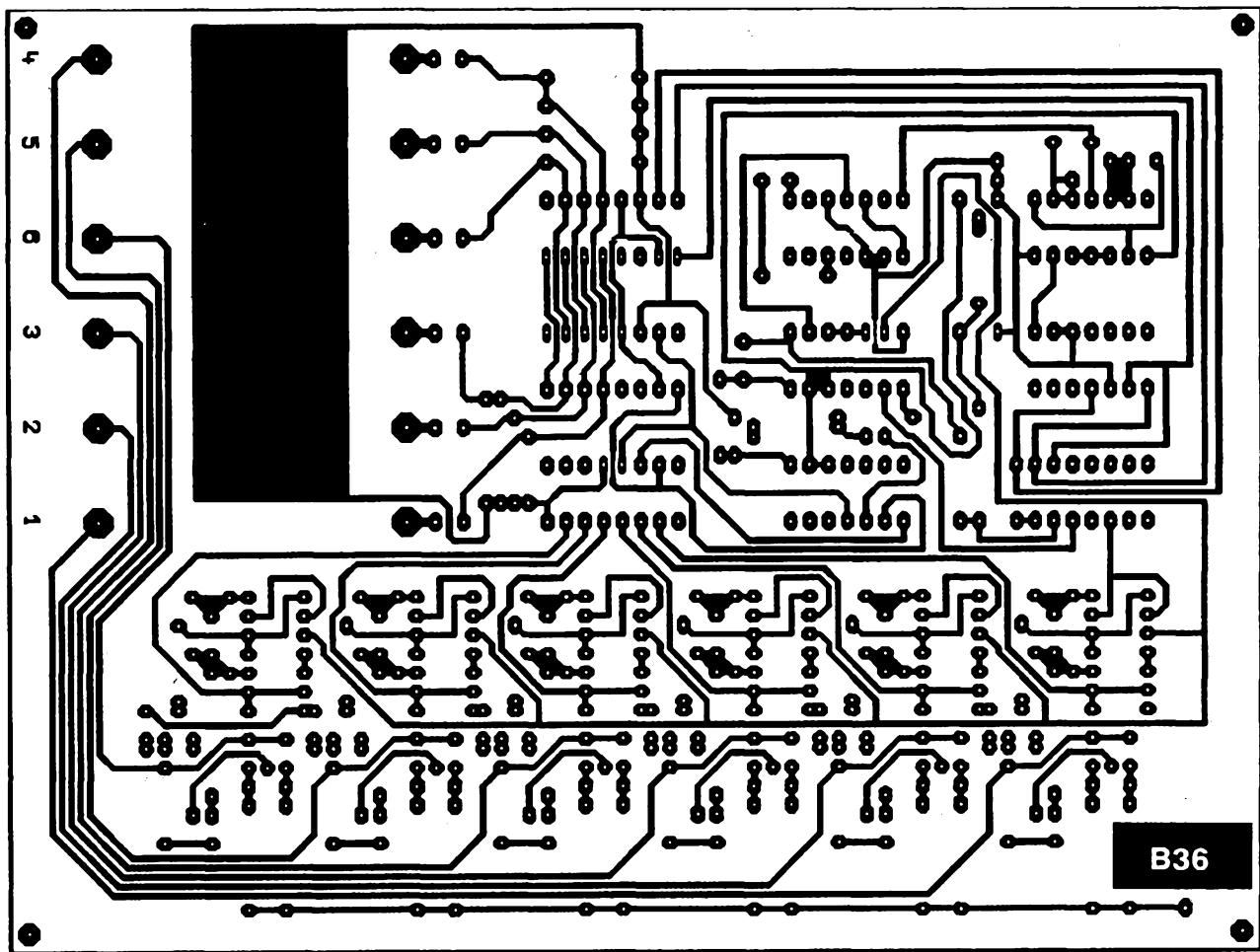Obr. 1. Schéma zapojenia (D16 má opačnou polaritu)



167

Obr. 2. Doska s plošnými spojmi

mi B C D cyklicky adresuje multiplexer IO5 (74151). Tieto tri IO tvoria hľadač.

Ak niektorý účastník zdvihne mikrotelefón, dostane sa napätie +60 V cez telefónny prístroj. D12, D13 na delič R4R5 a tým prejde vst. 3 hradla H2 do log. 1 a príslušný vstup multiplexera do log. 0. Keď čítač nakrokuje na túto adresu, objaví sa na negovanom výstupe „w“ log. 1, čím sa cez D14 a R6 otvorí T2. (Náboj C4 udržiava T2 otvorený počas voľby.) Tranzistor T2 uzavrie hradlo H4 a hľadač sa zastaví. Zároveň je na tej istej adrese nastavený aj analógový spínač IO2, ktorý prepojí hovorový drôt „a“ volajúceho účastníka na svoj výstup. Tranzistor T2 zároveň cez hradlo H11 odblokuje H10 pre príjem impulzov z číselnice a od blokuje tiež čítač IO7.

Účastník môže voliť číslo. Impulzami číselnice sa preklápa hradlo H2 a cez neneg. výstup „y“ multiplexera aj hradlo H10. Na výstup tohto hradla je zaradený dvojitý integračný člen R9C7R8C15, ktorý odfiltruje zákmyty z číselnice. Potom sú voliacie impulzy vedené cez T3 do čítača IO7. Výstup čítača sa nastaví v kóde B C D na číslo volaného. Toto číslo je dekódované dekódérom IO6 (7442) a zároveň privezené na vstupné adresy spínača IO3,

ktorý uzavri hovorový obvod účastníkov. Na výstupe dekodéra IO6 príslušajúcemu volanému sa objaví log. 0, ktorá spôsobí cez hradlo H1 a H3 otvorenie tranzistora T1 a tyristora Ty1. Tým je účastník vyzvávaný.

Cyklické prerušovanie vyzvávania je zabezpečené z generátora, ktorého kmitočet sa delí 16 pomocou IO10. Cez hradlá H8 a H9 sa privádzajú do spoločného bodu „z“. Vyzvávanie napätie sa zároveň cez C1 a R2, obmedzené diódami D7-D10 na 1 V dostane k volajúcomu a slúži ako vyzvávací tón. Pri vyzvávaní účastníka je hradlo H2 blokované z výstupu hradla H3, aby nevzniklo samoprihlásenie. Prihlásenie volaného je vyhodnotené v medzere medzi zvoneniami a výstup hradla H2 prejde vtedy na log. 0, čím zablokuje H3 vývod 9 a skončí sa vyzvávanie. Potom môže prebiehať hovor.

Keď volajúci položí sluchátko, čítač impulzov by to vyhodnotil ako ďalší impulz. Tomu zabraňuje hradlo H8, ktoré je okamžite pri položení sluchátka blokované cez D15. Kondenzátor C8 sa uplatní pri voľbe čísla a udržiava počas nej vstup 1 hradla H8 na log. 0.


Spojenie sa preruší, keď sluchátko položí volajúci účastník, podobne ako pri zostavení spojenia.

Mechanická konštrukcia

Celá ústredňa je zapojená na jednostrannej doske s plošnými spojmi podľa obr. 2. Zo strany spojov treba urobiť nasledovné drôtové prepojky.

- Napätie +5 V – všetky IO.
- Napätie 0 V – všetky IO s výnimkou: 4, 8, 9, 10.
- Vst. úcas. 2, 3, 4, 5, 6 (výv. 6 IO1) do IO5 – výv. 2, 1, 15, 14, 13.
- Výv. 16 – IO3 na výv. 14 – IO6.
- Vývody č. 3 – IO2 a IO3 navzájom (-3 V).

Vývody k účastníkom sú zapojené na lámaciu svorkovnicu. Drôty „a“ sú vedené z C1^I až C1^{IV} označené na doske 1 až 6. Drôty „b“ sú pripojené na +60 V. Napájací zdroj je na kúsku univerzálnnej dosky s plošnými spojmi o rozmeroch 5,5 × 8 cm. Stabilizátor je pri skrutkovaný na bok šasi. Rezistor R6 je priamo na vývode transformátora. Diódy D6^I až D6^{VI} sú zo strany spojov, tak tiež C15, ktorý bol zapojený dodatočne. Diódy D7 až D10 sú najprv spojené do štvoríc a potom dané do dosky. Šasi ústredne tvorí hliníkový plech hr. 2 mm ohnutý do tvaru „U“. Celkové usporiadanie vidno na obr. 3. Celá ústredňa môže byť umiestnená v rozvodnej skriní na stene, kde končia vývody od účastní-

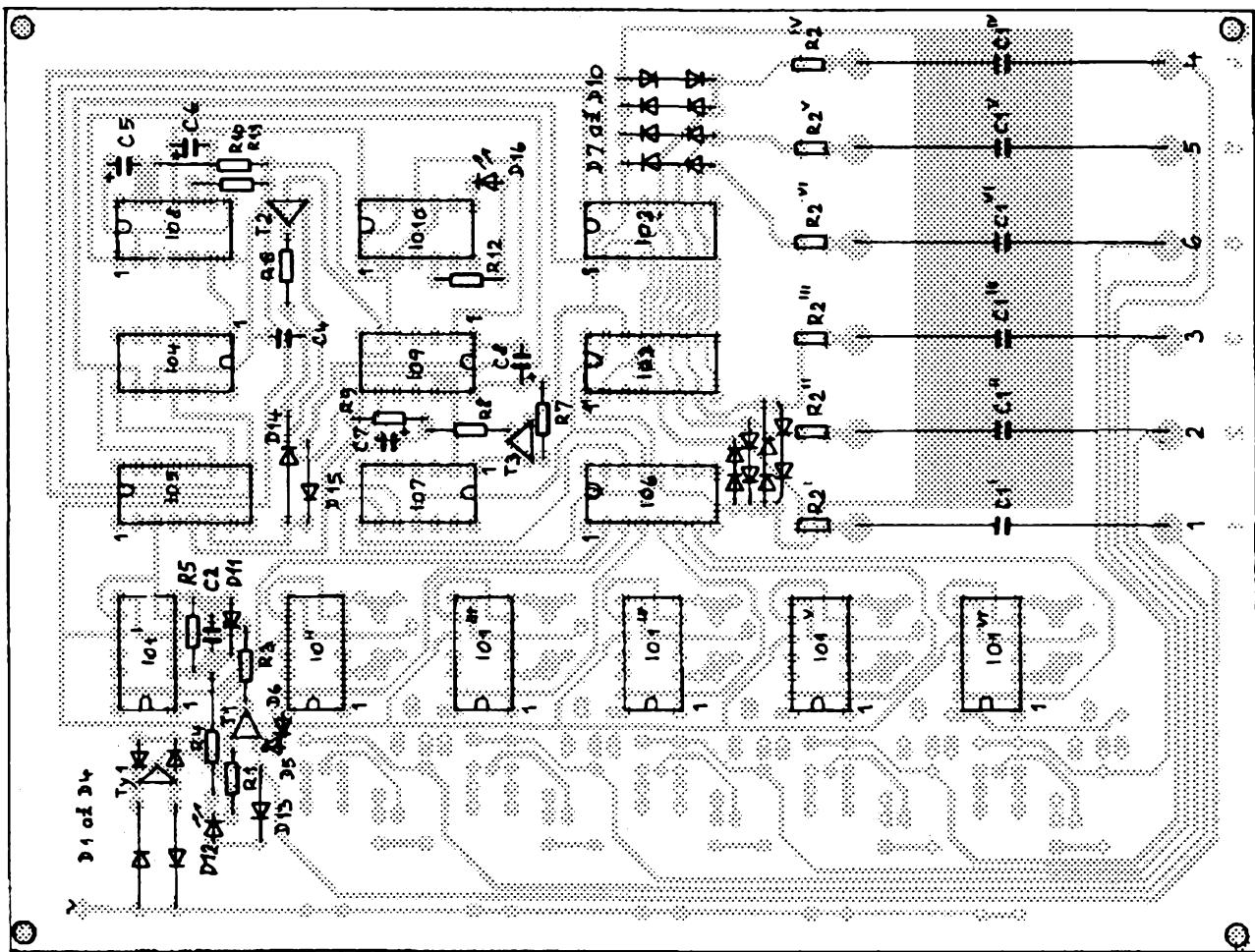

Zoznam súčiastok

Rezistory (TR 212)

R1	22 kΩ
R2	330 Ω
R3	33 kΩ
R4	1,8 kΩ, TR 522
R5	150 Ω, TR 221
R6	10 kΩ
R7	1,2 kΩ
R8, R9	4,7 kΩ
R10, R11	1 kΩ
R12	820 Ω
R13	820 Ω, TR 521
R14	330 Ω, TR 521
R15	150 Ω
R16	10 kΩ, TR 152


Kondenzátory

C1	2,2 μF/100 V, TGL
C2, C3	100 nF, TK 782
C4	5 μF, TE 004
C5	20 μF, TE 004
C6	50 μF, TE 004
C7	4,7 μF/40 V
C8	100 μF, TE 003
C9	100 μF, TF 012
C10	200 μF, TE 988
C11	1000 μF, TE 984
C12	100 nF, TK 782
C13	50 μF, TE 984
C14	100 μF, TE 981
C15	4,7 μF/40 V

Polovodičové súčiastky

D1, D2, D3, D4,
D13, D17, D22 KY130/300

D5 až D10,	KA261	IO9	7400
D14, D15	KZ141	IO10	7493
D11	LQ1132	IO11	7805
D12	LQ1702	T1	KC307V, 6 ks
D16	KY132/80	T2	KC238
D18 až D21	7410 - 6 ks	T3	KC238
IO1	MAB08E	Ty1	KT508/400, 6 ks
IO2	MAB08E		
IO3	7493		Prim. - 2560 z/0,15
IO4	7493		Sek. I - 680 z/0,25
IO5	74151		Sek. II - 75 z/0,5 CuL.
IO6	7442		Pozn.: C12 je pripájaný na IO11
IO7	7493		C3 na IO5 a IO4.
IO8	7400		

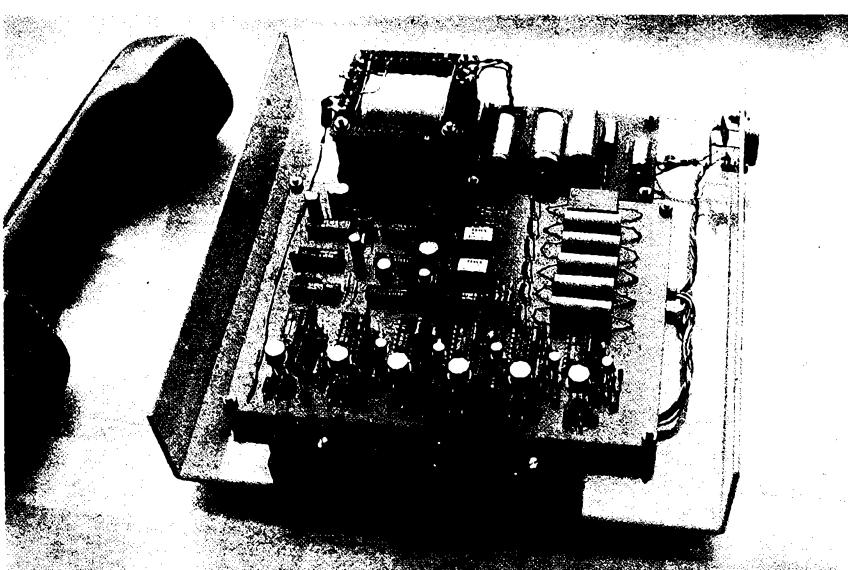

Obr. 3. Celkové usporiadanie

Zajímavá zapojení


Dva zajímavé snímače

Teplota a tlak patří mezi veličiny, jejichž měření je požadováno v technické praxi i běžném životě velmi často. Proto se mimo klasických snímačů těchto veličin objeví čas od času snímač novým principem, či výstupní „měronosnou“ veličinou. Výrobci se dnes většinou snaží, aby se uživatel mohl soustředit pouze na vlastní problém, kvůli němuž tyto veličiny zjišťuje a měl k dispozici použitelný elektrický signál s definovaným vztahem k měřené veličině. V poslední době se objevily dva takové snímače, z nichž první, určený k měření teploty, je výrobkem známé firmy National Semiconductor.




Snímače této firmy, které jsou označeny jako série LM35, obsahují integrovaný obvod, jehož výstupní napětí je přímo úměrné teplotě ve stupních Celsia s citlivostí $10 \text{ mV}/\text{C}$ a nelinearitu pouhých $\pm 1/4 \text{ \AA}$. Snímač má malou výstupní impedanci ($0,1 \Omega$) při zatěžení 1 mA. Aniž je nutno cokoliv nastavovat či kalibrovat, lze měřit teplotu v rozsahu -55 až $150 \text{ }^{\circ}\text{C}$ s chybou $\pm 3/4 \text{ \AA}$. Protože snímače se nastavují přímo při výrobě čipu, jsou poměrně levné. Obvod lze napájet z jediného zdroje 4 až 30 V, odběr je typicky pouhých $60 \mu\text{A}$, takže vliv vlastního ohřevu je zanedbatelný. Snímač je pouzdřen do kovového pouzdra TO-46, plastového TO-92 a TO-202 a osmivývodového pouzdra pro plošnou montáž SO-8. Podle pracovního rozsahu teplot jsou dále třídy na LM35, LM35A pro teploty -50 až $+150 \text{ }^{\circ}\text{C}$, LM35C a LM35CA pro -40 až $+110 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a LM35D pro 0 až $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Doplňkové písmeno A značí užší toleranční pole chyby převodu napětí/teploty.

Snímače jsou vhodné např. pro měření povrchové teploty předmětu, ke kterým se připevňují např. lepením. Při velkých rozdílech teplot měřeného předmětu a okolního prostředí je zvláště v případě plastového pouzdra nutno zmínit vliv měděných vstupních přívodů, které tvoří parazitní tepelnou cestu. Vhodné je jejich krytí například epoxidovou pryskyřicí. Snímače v kovovém pouzdře lze k předmětu připájet, pak je ovšem zem napájení spojena s tímto předmětem. Při použití pro měření teploty obsahu různých nádrží je třeba chránit vývody snímače před znečištěním s následkem svodů mezi vývody.



Základní zapojení pro měření teploty 2 až $150 \text{ }^{\circ}\text{C}$ je na obr. 1. Na obr. 2a je zapojení pro získání výstupního signálu ze vzdáleného čidla s uzemněným záporným pólem napájení, na obr. 2b je se zemí spojen záporný pól výstupu. V obou případech je přívodem ke snímači kroucený dvouvodič. V obr. 3 je uvedeno měření kladných i záporných teplot při užití jediného napájecího zdroje. Při zpracování měřené teploty na počítači lze využít zapojení z obr. 4a, kde je výstupem sériový signál, či obvodu na obr. 4b, kde je výstup v paralelním tvaru. Teplotní signál lze převést i na kmitočet s využitím zapojení z obr. 5. Čtenáře jistě tento obvod inspiruje k řadě dalších aplikací.

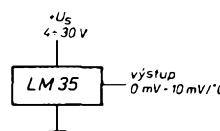


Obr. 1. Základní zapojení teplotního snímače LM35

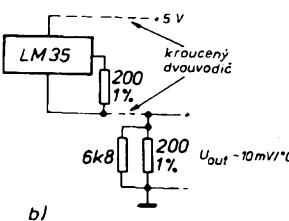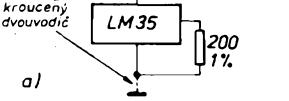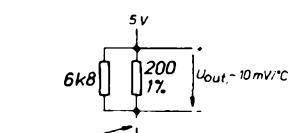


Obr. 3. Měření v rozsahu -55 až $150 \text{ }^{\circ}\text{C}$

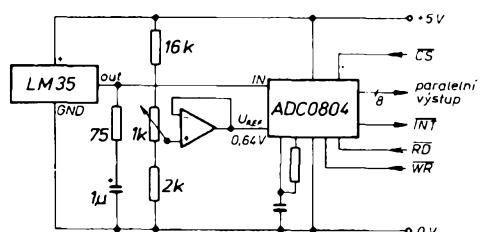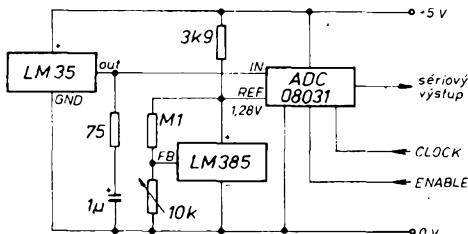


Obr. 4. Převodník teploty na paralelní a sériový číslicový signál s rozsahem $128 \text{ }^{\circ}\text{C}$

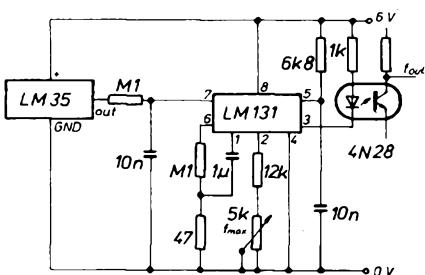

Obr. 5. Převodník teploty na kmitočty (2 až $150 \text{ }^{\circ}\text{C}$)/(20 až 1500 Hz)

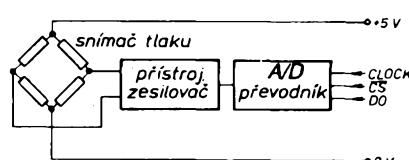

Obr. 6. Blokové schéma snímače tlaku série B08SxxDC

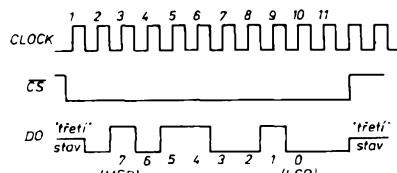

Obr. 7. Časové průběhy řídícího hodinového a výstupního signálu snímače tlaku

kov. Predná časť môže byť prípadne zakrytá plexisklom, aby bolo vidno svít LED, ktoré signalizujú obsadenie účastníkov a činnosť generátora. Transformátor je navinutý na jádre M17 x 22.

Uvedenie do prevádzky

Ústredňa nemá žiadny nastavovací prvok. V prípade, že by impulzy voľby boli orezané, zmenšíme kapacity C_7 a C_{15} , naopak, ak je počet impulzov

väčší ako volané číslo, kapacitu zváčšíme. Ak by generátor z H6, H7 nechcel kmitať, upravíme odpory R10, R11. Napájací zdroj musí mať strmý nábeh na páti.

Nedoporučujem používať staré vyraďené telefóny, ktorých kontakty sú zdrojom ne definovateľných zákmitov a skreslených impulzov. Tieto nie sú schopné ústredňu spracovať. Prednostne použijeme kompaktné telefóny, ktoré dostať v bazáre.

Záver

Pre jednoduchosť nemá ústredňa oznamovací a obsadzovací tón. Taktiež nemá separátor poruchových slučiek. Pre slabú prevádzku v domácnosti však plne vyhovuje. K ústredni je možné pripojiť „domofón“ a to tým spôsobom, že hovorový drôt vyvedieme z IO3 – výv. 9 a ovládanie napájania (zapínania) z IO6 – výv. 9. Spojenie dosiahneme voľbou č. 7.

Pro měření přetlaku či tlakového rozdílu jsou určeny snímače série B08S \times DC firmy Sensor Technics ze SRN (Aubinger Weg 27, D-8039 Puchheim). Snímače, které v pěti typech pokrývají rozsah od 0 až 70 mbar po 0 až 10 bar, se vyznačují tím, že poskytují přímo sériový osmibitový číslicový výstup. Snímače jsou určeny pro kapalná a plynná média, která nemají korozní účinky. Teplotní vlivy jsou kompenzovány v rozsahu pracovních teplot 0 až 70 °C. Snímač, jehož blokové schéma je na obr. 6, se napájí napětím 5 V a odebírá ze zdroje asi 5 mA. Na obr. 7 jsou časové průběhy hodinového, výběrového a výstupního signálu. Použitý převodník A/D je stejněho typu jako v aplikačním schématu teplotního snímače na obr. 4a. V provedení určeném k přímému osazení na desku s plošnými spoji má snímač rozměry 29,2 \times 37 \times 37,3 mm (š \times h \times v) a hmotnost 16 g, modulové provedení o rozměrech 40 \times 40 \times 35,5 má hmotnost 30 g. Výška přitom zahrnuje přívody vstupních tlaků a elektrické vývody. Typická velikost nonlinearity a hystereze je $\pm 1/2$ hodnoty odpovídající nejméně významnému bitu.

JH

Firemní literatura firmy National Semiconductors a Sensor Technics

• • •

Automatický odpojovač motoru RC modelu

Pokud rádiem řízený model neobsahuje oddělené napájení pro poháněcí elektromotory a přijímač se servy, snadno se stane, že po vyčerpání kapacity akumulátoru přestane být model nejen poháněn, ale přestaže být také ovladatelný. Proto může být pro modeláře zajímavé zapojení uvedené v [1], které automaticky odpojí od baterie motor s velkou spotřebou tehdy, když zbytek její kapacity ještě postačí k provozu přijímače a serv. Využití zapojení umožní v případě vybavení modelu dvěma bateriemi uspořit baterii pro elektroniku a tím i prostor a hmotnost.

JH

Funkce zapojení vychází z typického průběhu vybijecí charakteristiky akumulátoru NiCd (šest článků), jehož napětí při zátěži s velkou spotřebou klesne po vyčerpání kapacity rychle z 7,2 V na nulu. Je-li mezní

napětí potřebné pro elektroniku 5 V, je třeba zajistit odpojení motoru ještě před poklesem napětí na tuto velikost, zbytek kapacity akumulátoru pak postačí pro napájení elektroniky ještě po dobu nutnou na přistání leteckého modelu.

Praktické zapojení je uvedeno na obr. 1. Integrovaný stabilizátor IO1 (pracující i při malém rozdílu vstupního a výstupního napětí 0,5 až 0,8 V) vytváří ze vstupních 7,2 V stabilizovaných 5 V, kondenzátory C2, C3 slouží k odstranění rušivých špiček vznikajících v motoru. Uvedený typ stabilizátoru je s chladičem vhodný do proudové spotřeby 1 A. Prahové napětí baterie, při němž se odpojí motor, musí být minimálně o úbytek na stabilizátoru větší než minimální potřebné napětí pro elektroniku. Zjištění tohoto stavu je úkolem komparátoru IO2, který porovnává napětí z děličů R5, R6 a R1, R2, P1. Nastavením P1 lze nastavit překlápací úroveň mezi 5,2 a 6,6 V.

Kondenzátory slouží k vý blokování změnných děličů. Cívka relé A je připnuta tranzistorom T2 k baterii tehdy, je-li napětí dostatečné, tedy je-li napětí na jezdci P1 větší než na referenčním děliči R5, R6.


Paralelně spojené R8, C6 slouží jako „spojic“ proudu. Proudová špička vzniklá po sepnutí T2 při nabíjení C6 dodá potřebný větší proud nutný pro sepnutí relé. Přes R8 pak následně teče menší přídržný proud, postačující pro udržení relé v sepnutém stavu. Odpor rezistoru R8 je třeba upresnit experimentálně. Kladná zpětná vazba zavedená z výstupu komparátoru na jeho vstup tranzistorem T1 zabránila po vypnutí relé jeho opětovnému zapnutí, které by nastalo po odpojení motoru, když se napětí odlehčené baterie opět zvětší. Opětovné sepnutí relé po zvětšení napětí baterie je možné až po spojení svorky RST na napětí +5 V, což je možné uskutečnit i dálkově. Automaticky je signál RST generován po vložení nabité baterie v důsledku funkce obvodu R4, C5, D3. Svitivá dioda D5 má jen signalizační funkci. Rozepne-li relé, dioda se rozsvítí.

JH

Literatura


- [1] Power - Off für RC-Modelle. Elektor 23 (1992); 12; s. 57, 58

• • •

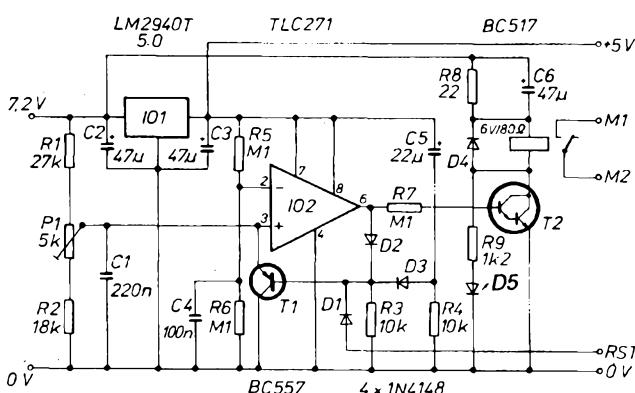

Obr. 2. Zapojení automatického odpojovače motoru RC modelu při kritickém poklesu napětí baterie

LOW-COST REAL-TIME

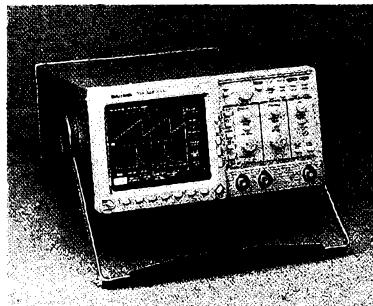

Digital Scope

Univerzální osciloskop špičkových parametrů
představuje nový typ digitálního osciloskopu

TDS320

Kterým firma Tektronix rozšiřuje úspěšnou řadu osciloskopů TDS.

I Vy máte dnes možnost získat přístroj s revoluční technologií záznamu, snadnou obsluhou a tříletou zárukou

...za přijatelnou cenu

Technické údaje:

- šířka pásmá 100 MHz
- 2 kanály
- vzorkování 500 MS/s na kanál
- 5 ns/dl - 5 s /dl
- 2 mV/dl - 10 V/dl
- délka záznamu 1 K/kanál
- AUTOSETUP, ANTIaliasing
- paměť pro 10 nastavení čelního panelu
- automatické vyhodnocování 21 parametrů
- kurzorové odečítání času a amplitudy současně
- detekce krátkých rušivých impulsů (glitch) od 10 ns
- sběrnice GPIB, CENTRONICS
- HCOPY
- Sample, Envelope, Average, PeakDet
- zobrazení typu Vector, Dots, Accumulate Vector/Dot
- TV Trigger PAL, NTSC

Tektronix

Vyžádejte si další podrobné informace:

ZENIT - zastoupení TEKTRONIX

Bartolomějská 13

110 00 Praha 1

tel. (02) 22 32 63

fax (02) 236 13 46

...KVALITA A SPOLEHLIVOSTI

Externý napájací zdroj VN pre tranzistorový blesk


Philip Kuzman

(Dokončení)


Dutinky konektoru K1 sú na dosku s plošnými spojmi prilepené lepidlom Epoxy. Použijeme ľubovoľne dostupné z rozobratého konektora, ktoré zabezpečia spôsoblivý kontakt, s prierezom kolíkov asi 1 mm². Konektory na prepojovací kábel som zhotobil tak, že na dvojlinku som nasunul dve vhodne veľké krytky z popisovačov fix, potom som pripájal kolíky, resp. dutinky na strane blesku a upravil vzájomnú polohu kontaktov a krytie. Do konektora K3 som vložil tretí nepripojený kolík (klúč), vnútro krytky som vyplnil lepidlom Epoxy a potom zasunul do konektora K2. Medzi stenu skrinky a krytku K3 som dal kúsok fólie PVC, aby sa vzájomne nezlepili. Konektor K4 s dutinkami je o mnoho menší, bol nutný iný postup. Opäť som nasunul dutinky na kolíky v blesku, do medzery medzi nimi som vložil kúsok laminátu a vzájomne zlepil sekundovým lepidlom (pozor na veľkú vznášenosť lepidla, lepiť postupne malým množstvom). Po úplnom zaschnutí som dutinky vytiahol, nasunul na ne krytku a dokončil lepenie. Na vonkajšiu stranu krytky je tiež prilepený „klúč“. Dĺžka kábla je 1 m.

Transformátor meniča je zhotovený podľa obr. 14. Všetky teórie výpočtu meničov kon-


čia konštatovaním, že výsledky získané na základe exaktných i empirických vzorcov sa aj tak musia upraviť na základe nameraných hodnôt. Skutočne to platí. Bolo treba experimentovať s materiálom a prierezom jadra, hlavne však s počtom závitov jednotlivých vinutí. Optimálne hodnoty, ku ktorým som dospel, sú uvedené na schéme. Feritové jadro EE z Prametu Šumperk má prierez stredného stĺpika 12 × 14 mm a základnú medzera v strede 0,4 mm. Najväčšiu účinnosť som dosiahol pri medzere krajných stĺpikov 0,13 mm. Vinutie L3, L4 sú naspodu a vinutie bifilárne. Nasledujú vinutia L2, L6, L5 opäť vinuté súčasne. Nakoniec je navinuté vinutie L1. Všetky vrstvy vinutia sú oddeľené prekladovým papierom (medzi L1 a ostatnými 5 závitov prekladu). Usporiadanie vývodov je na obrázku. Medzera v jadre vymedzíme napr. papierom, obe polovičky stlačíme a z boku prilepíme prúžky kuprexitu. Na spodnej strane pripájame kolíky z drôtu, pomocou ktorých je trafo pripájané do dosky s plošnými spojmi. Na diody D12, D13 a D14, D15 je pripavený chladič podľa obr. 15. Zosilňovaci činiteľ tranzistorov T1 a T2 by mal byť 80 až 100. Kondenzátor C3 musí byť zvitkový, aby neovplyvňoval činnosť I01. Rezistory doporučujeme použiť kovové, napr. TR 151, pre menšie nároky využije bežný typ TR 212. R31 je drôtový na zaťaženie 6 W, napr. TR 506. Ako zberaci kondenzátor C1 som použil Philips 250 µF/400 V Ø 30 × 30 mm. Cez otvor medzi emitorom T3 a dištančným stĺpikom prechádza vodič od vývodu +12 V akumulátora na prepínač V1A. Diody LED sú do otvorov zleprené.

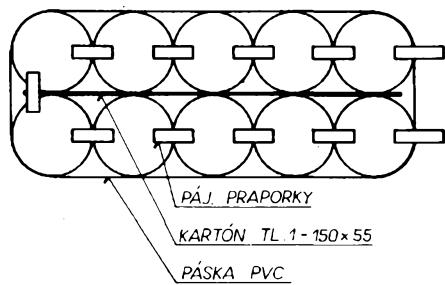


Obr. 12. Blok akumulátorovej batérie

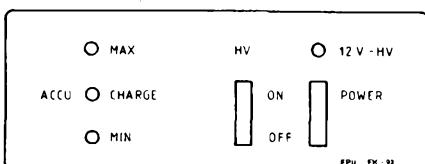

Obr. 13. Predloha krycieho panelu

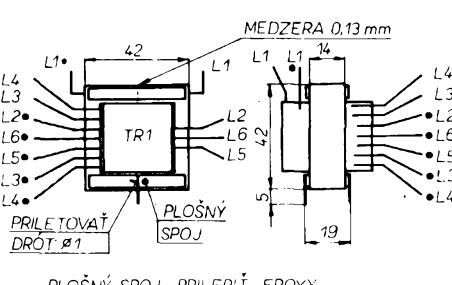

Obr. 14. Transformátor Tr1

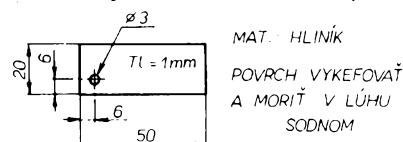

Obr. 15. Chladič diod D12 až D15

Oživenie a nastavenie

K oživeniu potrebujeme pomocný stabilizovaný zdroj 0 až 20 V, 3 A, zaťažovací rezistor 4,7 kΩ/30 W (zložený napr. z 10 ks 470/6 W) a univerzálny V-Ameter. Ak je k dispozícii aj osciloskop, ktorým sledujeme priebeh napätia na emitoroch T1, T2 a digitálny V-Ameter s pamäťou na zistenie špičkových prúdov, je nastavenie pohodlnejšie.

Východzí stav: akumulátor je odpojený, kolektory T1 a T2 sú odpojené, bežece trimrov R1, R2, R22, R29 sú v strede dráhy, bežece R18 na strane U_{REF}, vypínače V1 a V2 vypnuté, na mieste C1 je kondenzátor 2 µF/400 V. Namiesto akumulátora pripojime stabilizovaný zdroj, nastavime na hodnotu 14 V. Zapneme vypínač V1. Na meracom bode MB2 voči zemi MB1 namerieme napájacie napätie +14 V. Na MB3 musí byť U_{REF} okolo

+5,8 V. Paralelne k D3 pripojíme rezistor 18 kΩ, na MB5 bude úroveň L, D9 svieti. Otáčaním bežca R18 preklopí I01, na MB5 bude úroveň H, D9 nesveti. Bežec vrátime do východnej polohy a rezistor 18 kΩ odpojime. Preklápanie I01 svedčí o správnej činnosti regulátora. Bežec trimra R29 nastavime tak, aby sa práve rozsvietila dioda D11. Konečné napätie plne nabitého akumulátora je okolo 14 V. Napätie z pomocného zdroja znížime na 10,5 V a trimrom R22 nájdeme okamih, keď sa práve rozsvieti dioda D10.

Daný typ článkov NiCd možno vybijať do napäcia 1,0 V. Napätie pomocného zdroja vrátime na 12 V, zapneme vypínač V2, rozsvieti sa dioda D9, kolektory T1, T2 spojíme s napájacím napätiom. Na meracom bode MB4 pripojíme voltmeter a vypneme vypínač V2. Dioda D9 zhasne, menič sa rozbehne a na kondenzátor C1 začne rásť napätie. Malo by dosiahnuť asi -335 V, menič vypne, rozsvieti sa dioda D9. Napätie na C1 bude pomaly klesať. Pri poklese asi o 3 až 5 V znova nabehne menič a dobieje C1 na -335 V. Bežec R18 otáčaním smerom k diode D8 nastavime na -350 V, alebo inú požadovanú hodnotu. Dá sa dosiahnuť až -750 V. Zostáva nastaviť maximálnu účinnosť meniča. Ku kondenzátoru C1 pripojíme paralelne odporovú záťaž 4,7 kΩ, vidieť obr. 16.


Zapneme menič, pozorujeme osciloskopom priebeh napäcia na emitoroch T1 a T2 a trimrami R1 a R2 nastavíme najlepšiu obdlžníkový priebeh, čomu zodpovedá aj maximálne napätie na R_z. Bez osciloskopu meríme práve toto napätie. Keďže účinnosť závisí aj na veľkosti medzery jadra Tr1, skúsim ju tiež meniť. Po dosiahnutí maximálnej účinnosti jadro zlepíme a výstupné napätie dostavíme na 350 V. Účinnosť je pomér výkonu na záťaži k príkonu, krát 100 %.

$$\eta = \frac{U_2 \cdot I_1}{U_1 \cdot I_1} \cdot 100 = \frac{U_2^2 \cdot 100}{R_z \cdot U_1 \cdot I_1} = \frac{U_2^2 \cdot 100}{5,6 \cdot 10^4 \cdot I_1} [\%; V, A]$$

Účinnosť by sa mala pohybovať v rozsahu 80 až 90 %. Prúd zo zdroja pri U₁ = 12 V a U₂ = 350 V bol 2,43 A, čomu zodpovedá účinnosť 89,38 %. Tranzistory i pri dlhodobej prevádzke so záťažou 4,7 kΩ budú len vlažné. Pri menej výkonom pomocnom zdroji zväčšíme odpor záťaže. Tým je celé oživenie a nastavenie skončené. Odpojíme pomocný zdroj a R_z a prispájukme akumulátor. Zdroj EPU, vždy pri vypnutom vypínači V1, pripojíme káblom s bleskom a môžeme odskúšať prevádzku. Batérie v blesku musia zostať, lebo napájajú jeho automatiku.

Skúsenosti zo stavby a dosiahnuté výsledky

Ako napájacie články sú vhodné NiCd akumulátory so sintrovanými elektródami a pájacími praporkami. Výhodou je tesnosť.

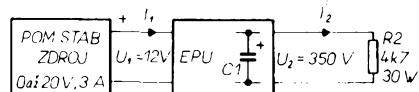

Obr. 16. Zapojenie k nastaveniu účinnosti meniča

priateľný pomer hmotnosti k objemu energie, odolnosť voči definovanému prebíjaniu, rovná vybijacia charakteristika, možnosť rychlonabijania, dostupnosť na trhu (i na elektronických burzách výrobky Varta, UC, Slaný, Panasonic). Pri výbere treba dodržať zásady uvedené v [17] a [18], hlavne s ohľadom na kapacitu a samovybijanie. V zahraničí sú k dispozícii už zostavené kompaktné batérie. Konečné napätie článku závisí od veľkosti pretekajúceho nabijacieho prúdu a teploty, preto okamih signalizácie diody D11 môžeme pozmeniť pre konkrétné podmienky. V každom prípade je vhodné skontrolovať kapacitu všetkých článkov, aby nedošlo k prepôlovaniu pri vybijaní.

Ak na mieste V1 použijeme mikrospínač len s troma kontaktami, treba ho premiestniť do zápornej vety. Zdroj EPU nie je treba počas práce úzkostivo vypínať, pretože pri chode naprázdno spotrebuje za 1 hodinu menej ako 1 % kapacity akumulátora. Počet zábleskov, ktorý sa dá získať z plnej kapacity akumulátora som zmeral tak, že náboj kondenzátora C1 (1250 μF , 350 V) som vybíjal cez rezistor 10 Ω a tyristor prakticky na nulové napätie (pri výbojke zostáva asi 60 V). Pre pokles napäťia 1 V na najslabšom článku to bolo 2080 zábleskov. V skutočnosti pri súčinnosti EPU a blesku, batéria v blesku napája jeho automatiku i menič. Ak pôvodne bol blesk pripravený na záblesk povedzme priemerne za 15 s, s EPU pre 1250 μF a 350 V sa táto doba skráti na 1,5 s. Ale blesk aj dodá 10 % energie na kondenzátor, čiže počet zábleskov bude asi o 10 % vyšší ako zo samotného EPU a životnosť batérie v blesku sa predĺží 10 až 20krát, lebo jeho automatika pracuje i pri napäti 4 V. Čiže na jedno nabítie akumulátora a s jednou sadou batérií získame minimálne 2000 zábleskov s plnou energiou. Na hodnoty 1250 μF a 350 V sa odváľavám preto, že sú v blesku National PE 3057, ktorý som používal.

Osobne považujem za najväčšiu výhodu EPU rýchlosť nabijania blesku, čo umožní bez problémov používať aj motorový pohon filmu pri fotografovaní s bleskom. Zvuk meniča neruší, je teraz vitanou signalizačiou pripravenosti (okrem LED). Ďalšou výhodou je zaručené smerné číslo, pretože napätie na zberacom kondenzátore je stabilizované. Jeho zvýšením na U_{BAT} špičkové (čo je spravidla minimálne o 10 % viac ako udávané prevádzkové) a použitím výbojkového kondenzátora i na pozicii C1 zváčšíme i SČ blesku. Dbáme na to, aby sme neprekročili dovolené zataženie výbojky (bežne 120 až 150 Ws). Či už tieto úpravy urobíme, alebo nie, je užitočné presvedčiť sa o skutočnom SČ, ktoré máme k dispozícii. Je to vefmi jednoduchá vec. K tomu potrebujeme zistiť kapacitu kondenzátora a aké je na ňom napätie. Zapojenie meracieho obvodu je na obr. 17. Blesk otvoríme, zberaci kondenzátor vybijieme a odpojíme jeden vývod od obvodov a pripravíme meraci obvod. C musí byť naformovaný a pred začatím merania 1 min. skratovaný. Pre priebeh napäťia na C platí vzťah:

$$U_C = U_Z \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = U_Z \cdot (1 - e^{-\frac{1}{RC}})$$


(1)

kde t je čas merania a τ časová konštantá obvodu RC . Pri $t = \tau$, to je za 1 časovú konštantu, dosiahne U_C 63,2 % napäťia zdroja U_Z , v našom prípade 6,32 V. Zo vzťahu $t = \tau = RC$ vyjadrimo C :

$$C = \frac{t}{R} = \frac{t}{100 \cdot 10^3} = t \cdot 10^{-5} = t \cdot 10^{-6} \quad [\text{F}; \text{s}] \quad (2)$$

To znamená, že 1 s zodpovedá 10 μF . Odmeraním času od rozopnutia S po dosiahnutie 6,32 V na C a dosadením do vzorca (2) vypočítame kapacitu C . Meranie viackrát zopakujeme. Obvody blesku uvedieme do pôvodného stavu, voltmeter necháme pripojený na C. Blesk napájame z regulovaného stabilizovaného zdroja a zmeriame závislosť U_c na U_B . Zo získaných údajov vypočítame energiu na zberacom kondenzátore aj smerné číslo. Potrebné vzťahy nebudem odvozovať, len ich uvediem:

- energia nabitého kondenzátora:
 $W = 0,5C \cdot U^2 \quad [\text{Ws}; \text{mF}, \text{kV}] \quad (3)$
- teoreticky dosiahnuteľné smerné číslo v závislosti na energii kondenzátora je podľa empirického vzorca
 $S\bar{C} = 4,1\sqrt{W} \quad (4)$
- 2 násobok kapacity zodpovedá $\sqrt{2}$ násobku W (5) ,
- 2 násobok $W(C)$ zodpovedá $\sqrt{2}$ násobku $S\bar{C}$ (6) ,
- 2 násobok U_c zodpovedá $\sqrt{2}$ násobku $S\bar{C}$ (7) ,
- zmena o 1 clonové číslo zodpovedá $\sqrt{2}$ násobku $S\bar{C}$ (8) ,
- SČ znamená súčin vzdialenosť blesku od fotografovaného objektu a clonového čísla nastaveného na objektive fotoaparátu. Platí pre použitie fotomateriálu o citlivosti 100 ASA (21 DIN, 21 °CSN).

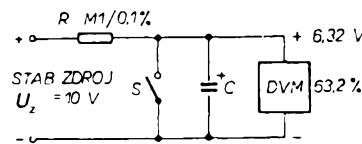


Obr. 17. Obvod na meranie kapacity kondenzátorov

Z uvedených vzťahov (3) až (8) sa dá urobiť predstava o tom, akým spôsobom získame väčšie SČ. Je vždy výhodnejšie použiť kondenzátor na vyššie napätie, ako zváčšovať kapacitu pre rovnaké zvýšenie SČ (objem zaberaný kondenzátorom bude menší).

Tab. 1

U_{BAT} [V]	I_{BAT} [A]	U_c [V]	W		SČ		Pozn.
			[Ws]	[%]	-	[%]	
3,8	0,08	267	44,56	61,1	27,37	78,2	
4,0	0,1	281	49,35	67,7	28,80	82,3	
4,5	0,15	317	62,81	86,2	32,49	92,8	
4,75	0,2	333	69,31	95,1	34,13	97,5	
4,95	0,24	341	72,87	100	35,00	100	
5,0	0,25	345	74,39	102,1	35,36	101	
5,25	0,35	353	77,88	106,9	36,18	103,4	
5,5	0,55	360	81,00	111,2	36,90	105,4	
5,75	0,85	365	83,27	114,3	37,41	106,9	
6,0	1,5	370	85,56	117,4	37,93	108,4	

Pre zaujímavosť uvediem namerané hodnoty na blesku PE 3057. Udávané SČ pre 100 ASA a výžiarovaci uhol 55° (pre základný objektív) je 35. Napája sa štyrmi tužkovými batériami. Kapacita kondenzátora je presne ako udávaná, t.j. 1250 μF . Namerané hodnoty sú v tab. 1 a na obr. 18.

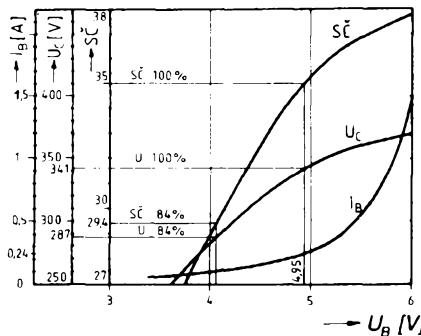

Obr. 18. Parametre blesku PE 3057

Z tabuľky je vidieť, že čerstvé batérie v počiatocnej fáze preťažujú menič a rýchlo sa neekonomicky vyčerpajú. O mnoho výhodnejšie sú NiCd akumulátory (v návode býva uvedené, či ich možno použiť), ktorých napätie je 4,8 až 5,2 V. Signalizačiu pripravenosti blesku som prestavil na 84 % SČ (287 V), čo zodpovedá poklesu o pol clony. V mojom prípade to súčasne znamená, že ak sa signálka nerozsvietí, sú NiCd v EPU práve vybité na 1,0 V na článok. Pre rozsah napájacieho napäťia 4,5 a 6,0 V je zmena SČ len o pol clony, čo je v praxi zanedbateľné. Samozrejme v spolupráci s EPU je zmena nulová. Naprostá väčšina bleskov má meniče bez stabilizácie, preto doporučujem overiť si ich vlastnosti.

Záver

Pri experimentálnych prácach pri vývoji sa potvrdila spoľahlivá reprodukovateľnosť zapojenia. Uvedenie všetkých obvodov do chodu nečini žiadne problémy. Zvýšenú pozornosť treba venovať nastavovaniu účinnosti meniča podľa popisu, aby sme dosiahli maximum.

Zoznam súčiastok

Rezistory (TR 151, TR 212)	
R1, R2	220 Ω , TP 011
R3, R6, R11	2,2 k Ω
R4	100 Ω
R5	12 k Ω
R7	18 k Ω

R8, R16, R21, R28	27 kΩ
R9	22 Ω
R10, R12	12 kΩ
R13, R33	180 Ω
R14, R15, R23	47 kΩ
R17	2,9 MΩ, TR 152
R18, R22, R29	330 kΩ, TP 011
R19	5,1 MΩ, TR 152
R20, R30	820 Ω
R24	120 kΩ
R25	270 Ω
R26, R27	68 kΩ
R31	470 Ω, TR 510
R32	5,6 Ω, TR 510
R34	56 Ω
R35	22 kΩ

Kondenzátory

C1	2 μF/450 V, TE 993 alebo 250 μF/400 V (vid. text)
C2	150 nF, keramický
C3	2,2 μF/63 V, WIMA MKS
C4	20 μF/15 V, TE 984
C5	330 pF/63 V, TGL 5155
C6	1 mF/15 V, TE 984
C7	500 μF/35 V, TE 986
C8	50 μF/35 V, TE 986

Položky súčiastky

D1 až D4	KY199/900
D5 až D8	KA223
D9 až D11	LED
D12, D13	KY930/300
D14, D15	KY930/300
D16	LED
D17	KY 930/300
D18, D19	KY930/300
D20, D21	KY930/300
D22	LED
D23	IN5408
T1, T2	KU608
T3, T4	KC508
T5, T6	KF517
T7	KSY62
Ty1	KT505
IO1 až IO3	MAA741
IO4	MA7805

Ostatné súčiastky

Tr1 –	feritové jadro EE 42×42, str. stípk 12×14 mm vinutia CuL L1 930 z, Ø 0,25, L2 8 z, Ø 0,4, L3 26 z, Ø 0,1, L4 26 z, Ø 1,0, L5 8 z, Ø 0,4, L6 8 z, Ø 0,4
Tr2 –	trafo 220 V/26 V, EI 25×32
Akumulátory	–10 ks NiCd 4000 s páskovými vý- vodmi

V1 – mikrospínač KB-9-1 27 V, 10 A,
(B 613-3A Uz, B 591),
mikrospínač B 593,




Obr. 19. Celkový pohľad na externý napájací zdroj

- K1 – konektor VN vid. text,
- K2 – koaxiálny konektor pre napája-
nie malým napäťom s rozpína-
cím konektorm,
- K3, K4 – konektory s prepojovacím ká-
bom vid. text,
- Po1 – s poistkovým pouzdrom Remos
6,3/250.

Použitá literatúra

- [1] AR-A 11/77, s. 425. Elektronické
blesky v teórii a praxi.
- [2] AR-A 10/74, s. 375. Ott, M.: Tran-
zistorový blesk s nastaviteľným
smerným číslom.
- [3] ST 5/73, s. 167. Ott, M.: Nový
zpôsob zavedení proudovej zpät-
nej vazby u dvojčinných tranzisto-
rových měničů a střídačů.
- [4] Príloha AR 1975, s. 52. Bečka, R.:
Elektronický blesk na batérie i na
siet.
- [5] AR-A 5/75, s. 180. Bětik, S.: Elek-
tronický blesk.
- [6] AR-A 12/75, s. 458. Smola, P.:
Měnič pro zábleskové zařízení.
- [7] AR-A 7/78, s. 251. Kolařík, M.:
Elektronický blesk.
- [8] AR-A 2/75, s. 50. Pachner, M.:
Bateriový napáječ k fotoblesku.
- [9] AR-A 1/76, s. 370. Vondrák, J.:
Bateriový napáječ pro síťový
blesk.
- [10] Krištan L.; Vachala, V.: Příručka
pro navrhování elektronických ob-
vodů. SNTL, Praha 1082.
- [11] Moerder, C.; Henke, H.: Praktické
výpočty v tranzistorové technice,
SNTL, Praha 1978
- [12] Syrovátko, M.: Navrhování napá-
jecích zdrojů pro elektroniku.
SNTL, Praha 1977.
- [13] Syrovátko, M.; Černoch, B.: Zapojení
s integrovanými obvodami.
SNTL, Praha 1975.
- [14] Vachala, V.; Krištan, L.: Osciláto-
ry a generátory. SNTL, Praha
1964.
- [15] Syrovátko, M.: Nízkofrekvenční
tranzistorové zapojení SNTL.
Praha 1972.
- [16] Mallar, J.; Krofta, J.: Stabilizované
napájecí zdroje pro mikroelektroniku.
SNTL, Praha 1985.
- [17] AR-B 1/92, s. 38. Buksa, J.: Niko-
kadmiové akumulátory se sintro-
vanými elektrodami.
- [18] Katalóg elektronických súčiastok
TESLA 1983–84, I. diel.

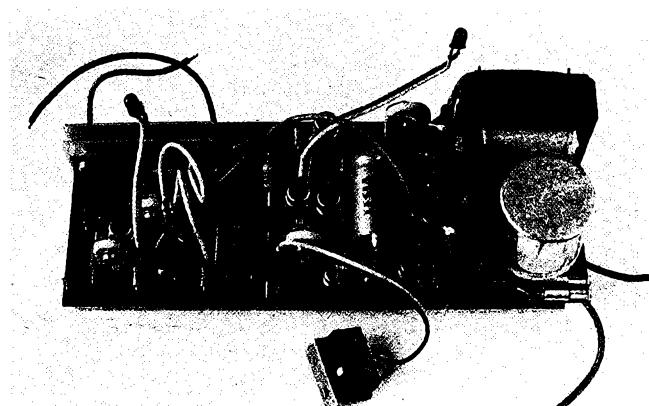

Obr. 20 Vnútorné usporiadanie



Obr. 21. Osadená doska s plošnými spojmi

Moderní doplňky k osciloskopu

Ing. Luboš Štohansl

Celý svět se modernizuje. Nechcete také zmodernizovat svůj osciloskop? Popisovaná zapojení obvodů mohou zlepšit vlastnosti i komfort obsluhy vašeho amatérského či profesionálního osciloskopu.

Popisovaná zapojení byla vyvinuta při stavbě amatérského osciloskopu. Vzhledem k tomu, že popis osciloskopu se objevil na stránkách AR už několikrát a navíc by byl příliš rozsáhlý, budou popsány jen ty části, které jsou relativně uzavřené, univerzální a mohou být dodatečně nainstalovány do již hotových osciloskopů. Osciloskop obsahuje ještě další užitečné funkce (současně povzrovnání dvou průběhů s různým kmitočtem, proměnný fázový posuv při synchronizaci LINE, filtr TV signálů), ovšem tyto části nelze přímo vyjmout a popsat jejich konstrukce jednotlivě.

Níže popsané bloky jsou relativně samostatné, k připojení požadují kromě vstupu a výstupu jen napájecí napětí ± 12 V (popř. ± 24 V) pro analogovou a $+5$ V pro číslicovou část. Ve všech obvodech je důsledně dodržováno oddělení země analogové (označeno tečkou) a číslicové. Obě země jsou spojeny v jediném bodě a to na svorkách zdroje. Části obvodu, kde je nutno zajistit velkou šířku pásma, jsou zhotoveny na oboustranné desce s plošnými spoji, kde spodní část tvoří vlastní spoje a horní je celá měděná z odfrézovanými plochami okolo průchodu součástek. Pájení na tuto část je v rozložení součástek označeno tečkou.

Zdroje napětí pro obrazovku

Běžně používané zdroje vychylovacího případně urychlovacího napětí pro obrazovky osciloskopu jsou obvykle realizovány v amatérské praxi usměrňovačem nebo násobičem z vinutí síťového transformátoru. To má kromě velkých rozměrů nevýhodu v tom, že se mění velikost výstupního napěti (tím i obrázku) s kolísáním sítě a není tedy možné kalibrovat délky rastru obrazovky. Popisované zdroje tyto nedostatky řeší a vzhledem k univerzálnosti je lze použít i v jiných aplikacích.

Zdroj vychylovacího napětí +100 V/100 mA

Pro dosažení velké účinnosti zdroje je realizován jako pulsní zdroj s konstantním kmitočtem se změnou třídy. Schéma zdroje je na obr. 1.

Popis zapojení

Základem zdroje je obvod B260D (TDA1060) v klasickém zapojení. Rezistory R1, R2, dioda D1 a kapacity C1 a C2 zajišťují napájení obvodu, R5, R6 a C5, měkký rozbeh zdroje, R7 a C6 určují základní kmitočet a R8, R9, R10, R12, R13, R14, C3 a C4 tvoří obvod regulační smyčky a zpětné vazby. Měnič napětí tvoří tranzistory T1, T2, T3, transformátor Tr1 a výstupní usměrňovač s filtrem D2 a C7. Dioda D2 je rychlá. Transistor T1 invertuje budicí signál pro konco-

dále využito pro napájení zdroje – 400 V.


Změnou počtu závitů na Tr1 a změnou R10, případně C7 je možno vytvořit i zdroj na jiné napětí. Obvod B260 neumožnuje přímo realizovat zdroje záporného napěti.

Deska s plošnými spoji je na obr. 2 a rozložení součástek na obr. 3.

Seznam součástek


Rezistory (TR 151, TR 191)

R1, R2	1,5 k Ω
R3, R14	15 k Ω
R4	8,2 k Ω
R5	5,6 k Ω
R6	4,3 k Ω
R7	6,8 k Ω
R8	3,3 k Ω
R9	470 Ω , TP095 100 k Ω

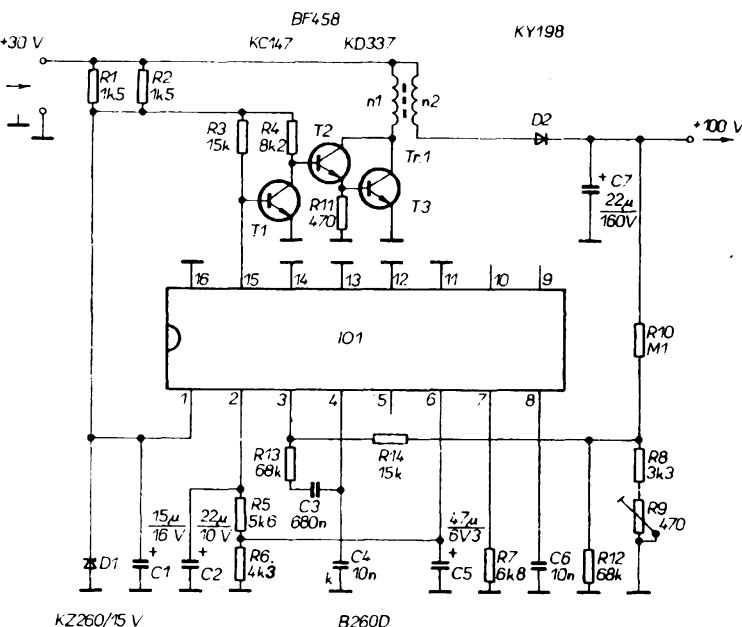

Obr. 1. Schéma zapojení zdroje +100 V

B37

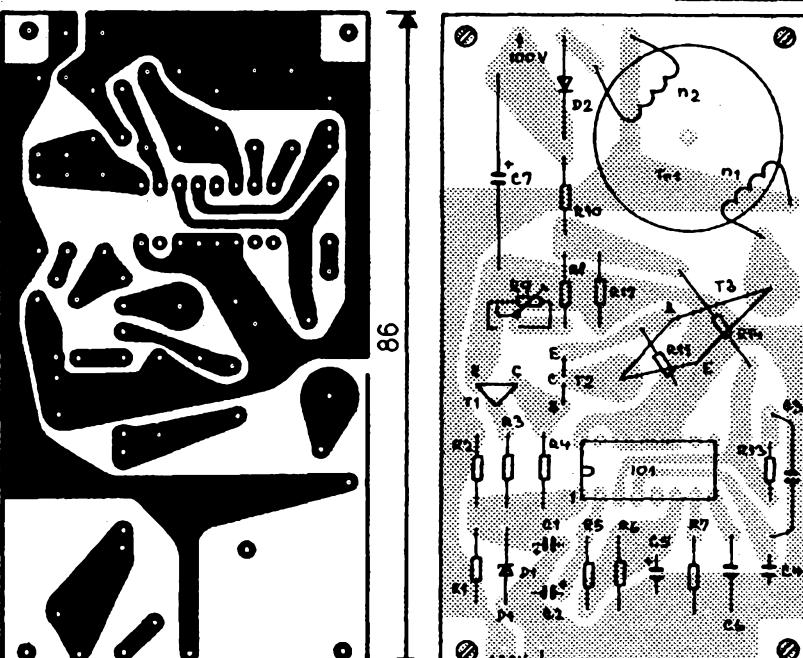

Obr. 2. Deska s plošnými spoji zdroje +100 V

Obr. 3. Rozložení součástek zdroje +100 V

R11 470 Ω
R12, R13 68 k Ω

Kondenzátory

C1 15 μ F, TE 133
C2 22 μ F, TE 132
C3 680 nF, TC 205
C4 10 nF, TK 744
C5 47 μ F, TE 131
C6 10 nF, TC 208
C7 22 μ F, TF 013

Plovodičové součástky

IO1 B260D
T1 KC147
T2 BF458
T3 KD337
D1 KZ260/15V
D2 KY198

Ostatní součástky

Tr1 hm. jádro Ø 26/H12, AL=630
n1 - 42 z o Ø 0,4 mm drátem CuL
n2 - 200 z dráty o Ø 0,22 mm CuL

Zdroj urychlovacího napětí -400 V/1 mA

Schéma zdroje je na obr. 4. Zapojení obsahuje stabilizátor ss napěti MAA723, za nímž následuje jednoduchý měnič s pevným kmitočtem i střidou, který má na sekundární straně násobič napěti. Regulace probíhá změnou ss napěti na vstupní straně měniče. Účinnost tohoto zapojení je asi 50 %, což pro dany odběr plně vyhovuje. Při použití pulsní regulace byla účinnost měniče nižší vzhledem ke složitějšemu zapojení regulátoru a budiče.


Popis zapojení

Vstupní i výstupní část obvodu IO1 je zapojena klasicky s nastaveným omezením proudu rezistorem R9 na 30mA. Vzhledem k tomu, že potřebujeme získat záporné napěti zdroje, je regulační část zapojena netypicky. Na invertující vstup obvodu IO1 (2) je přivedeno referenční napěti z děliče R6, R7 a na neinvertující vstup (3) napěti z děliče R4 + R5 a Rzv, který je upnut na referenční napěti IO1 (4). Tímto způsobem můžeme regulátorem MAA723 regulovat záporné napěti. Zpětnovazební rezistor Rzv je v praxi realizován přímo rezistory v děliči pro napájení jednotlivých mřížek obrazovky. Dioda D1 chrání vstup obvodu proti případným napěťovým špičkám, které vznikají při vypínání zdroje.

Tranzistor T1 v měniči je na napěti U_{ce} 250 V (aby se neprorazil špičkami z transformátoru Tr1). Diody D2, D3 jsou rychlé, kondenzátor C4 je na 400 V a C5 je na 1000 V. Budič měniče tvoří astabilní multivibrátor z IO2 (MH4001). Střida 21 μ s/25 μ s byla nastavena experimentálně pro maximální účinnost měniče. Pro napájení IO2 je využito referenční napěti obvodu IO1 (4). C3 brání kmitání vlastního regulátoru. Velikost výstupního napěti se jemně dostavuje trimrem R5.

Změnou zapojení regulační smyčky podle obr. 5 můžeme vytvořit vysokonapěťový zdroj kladného napěti. Změnou rezistoru Rzv a počtu závitů na sekundární straně Tr1, popř. jiným násobičem, je možno zkonstruovat zdroje i pro jiné aplikace.


Deska s plošnými spoji je na obr. 6 a rozložení součástek na obr. 7.

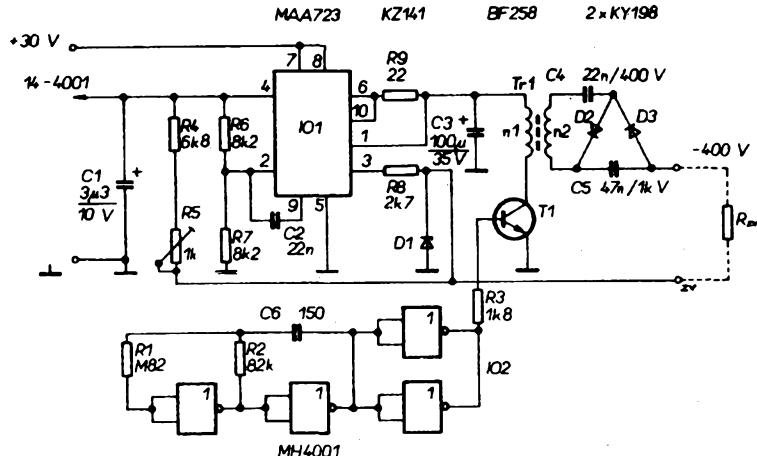


Obr. 4. Schéma zapojení zdroje -400 V

B38


MAA723

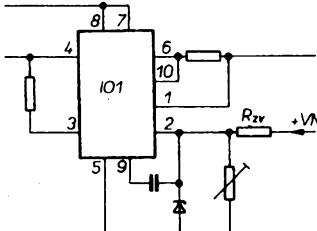

Obr. 5. Zapojení regulační smyčky pro druhou polaritu zdroje

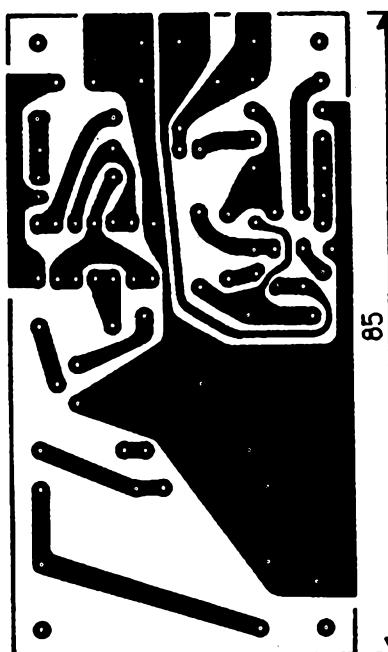

Obr. 6. Deska s plošnými spoji zdroje -400 V

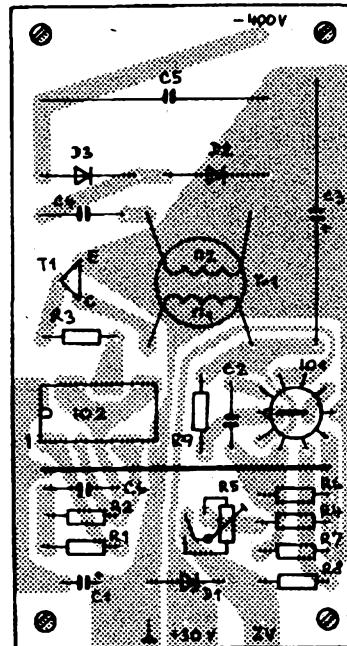

Obr. 7. Rozložení součástek zdroje -400 V

C4 22 nF, TC 227
C5 47 nF, TC 229
C6 150 pF, TC 232

Plovodičové součástky

IO1 4001
IO2 BF258
T1 KZ141
D1, D2, D3 KY198

Ostatní součástky

Tr1 hm. jádro H22 Ø 18, AL=2500
n1 - 70 z, drátem o Ø 0,15 mm CuL
n1 - 400 z, drátem o Ø 0,112 mm CuL

Obvody pro měření okamžitých hodnot a časových úseků

Špičkové osciloskopu renomovaných firem obsahují speciální funkce pro měření různých hodnot pozorovaných průběhů. Níže popisované obvody se snaží částečně realizovat tyto funkce a zlepšit tak komfort obsluhy.

Tyto obvody umožňují zvýraznit na stopě bod, s tímto bodem po stopě libovolně pohybovat a na svorkách pro externí voltmetr

Seznam součástek

Resistory (TR 151, TR 191)

R1	820 k Ω
R2	82 k Ω
R3	1,8 k Ω
R4	6,8 k Ω
R5	1 k Ω , TP 095
R6, R7	8,2 k Ω
R8	2,7 k Ω
R9	22 Ω

Kondenzátory

C1	3,3 μ F, TE 132
C2	22 nF, TK 744
C3	100 μ F, TE 986

libovolným voltmetrem (nelépe digitálním) měřit velikost okamžitého napětí v daném bodě průběhu. Tímto způsobem lze tedy snadno měřit maximální i minimální velikost i kontrolovat průchod zvolenou hodnotou. Dále obvody umožňují jasnější bod roztahnout a vytvořit na stopě jasnější úsek. Na výstupním konektoru se pak objeví puls TTL stejné délky, který lze přesné měřit čítacem. Takto lze měřit periodu, délku pulsu, náběžnou hránu apod. Poslední funkce obvodů využívá možnosti ovládání jasu stopy vnějším signálem a tím uskutečňovat poměrová měření kmitočtu apod. Popsané funkce zajišťují tyto obvody:


- Obvod modulačních pulsů,
- Obvod pro ovládání jasu obrazovky.
- Vzorkovací obvod.

Obvod modulačních pulsů


Úkolem tohoto obvodu je vytvářet řídící脉冲 pro modulaci jasu (zvýraznění, respektive zatemnění) a脉冲 pro vzorkovací obvod. Pulse musí být synchronní s časovou základnou a musí být možné měnit nezávisle jejich fáze i šířku.

Princip zapojení

Obvod využívá pro tvorbu脉冲ů pilovitého průběhu časové základny. Blokové schéma je na obr. 8. Pilový signál je přiváděn na trojici komparátorů, které ho porovnávají s nastavenými napětími U_1 , U_2 , U_3 . Tímto způsobem je zajištěna synchronizace časové základny na všech rozsozích. Změnou napětí U se posouvá fáze脉冲u, změnou U_3

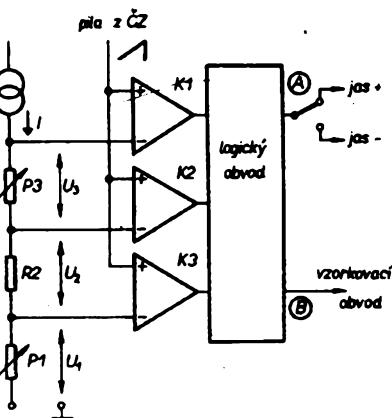

Obr. 8. Blokové schéma obvodu modulačních pulsů

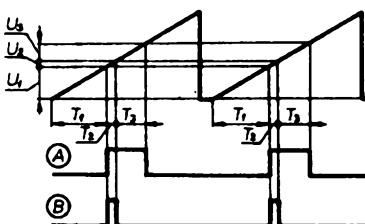

Obr. 9. Průběhy při tvorbě modulačních pulsů

paší řídku脉冲u. Napětí U_2 dává minimální řídku modulačního脉冲u pro zobrazení bodu a zároveň vytváří脉冲 pro vzorkovací obvod. Možnost nezávisle nastavovat jednotlivá napětí zajišťuje proudový zdroj 1, pomocí něhož je pak velikost jednotlivých napětí dáná


lineárně, pouhou změnou rezistoru $P1$, $R2$ nebo $P3$. Výstupy z komparátorů vyhodnocuje logický obvod, který vytváří脉冲y A (viz obr. 9) pro ovládání jasu a B pro vzorkovací obvod. Protože vzorkovací obvod potřebuje pro spolehlivou činnost脉冲 minimální délky 2 μs, logický obvod dále obsahuje monostabilní klopný obvod, který při rychlém běhu časové základny prodlužuje脉冲 na nutnou minimální délku.

Popis zapojení

Celkové schéma zapojení je na obr. 10. Z konstrukčních a rozměrových důvodů byl celý obvod rozdělen do čtyř částí, které jsou ve schématu odděleny čárkovanou a označeny I. až IV.

Tranzistor $T1$ vytváří proudový zdroj. Proměnné rezistory $P1$, $P2$ jsou v praxi realizovány upravenými dvojitými potenciometry pro hrubé a jemné nastavení fáze a šířky脉冲u. Změnou fáze posunujeme bod doleva nebo doprava, změnou šířky脉冲u měníme délku zvýrazněného úseku. (Potenciometry mají vyměněnou odporovou dráhu, takže větší má hodnotu 2,5 kΩ, vnitřní 250 Ω). Trimrem $R4$, popřípadě změnou $R2$ se nastavuje napětí tak, aby byl možný posuv bodu po celé délce stínítka obrazovky.

Výstupy napětí z tohoto děliče jsou přivedeny na emitorové sledovače $T2$, $T3$ a $T4$, které zmenšují impedanci výstupu děliče pro připojení ke komparátorům. Kondenzátory $C2$ až $C8$ brání zpětnému ovlivňování děliče napěťovými špičkami. Pilový signál z časové základny odděluje (pro vstupy komparátorů) emitorový sledovač $T5$. Filtry napájecího napětí ±12 V analogové části $R22$, $C9$ a $R25$, $C10$ zabranují pronikání rušení

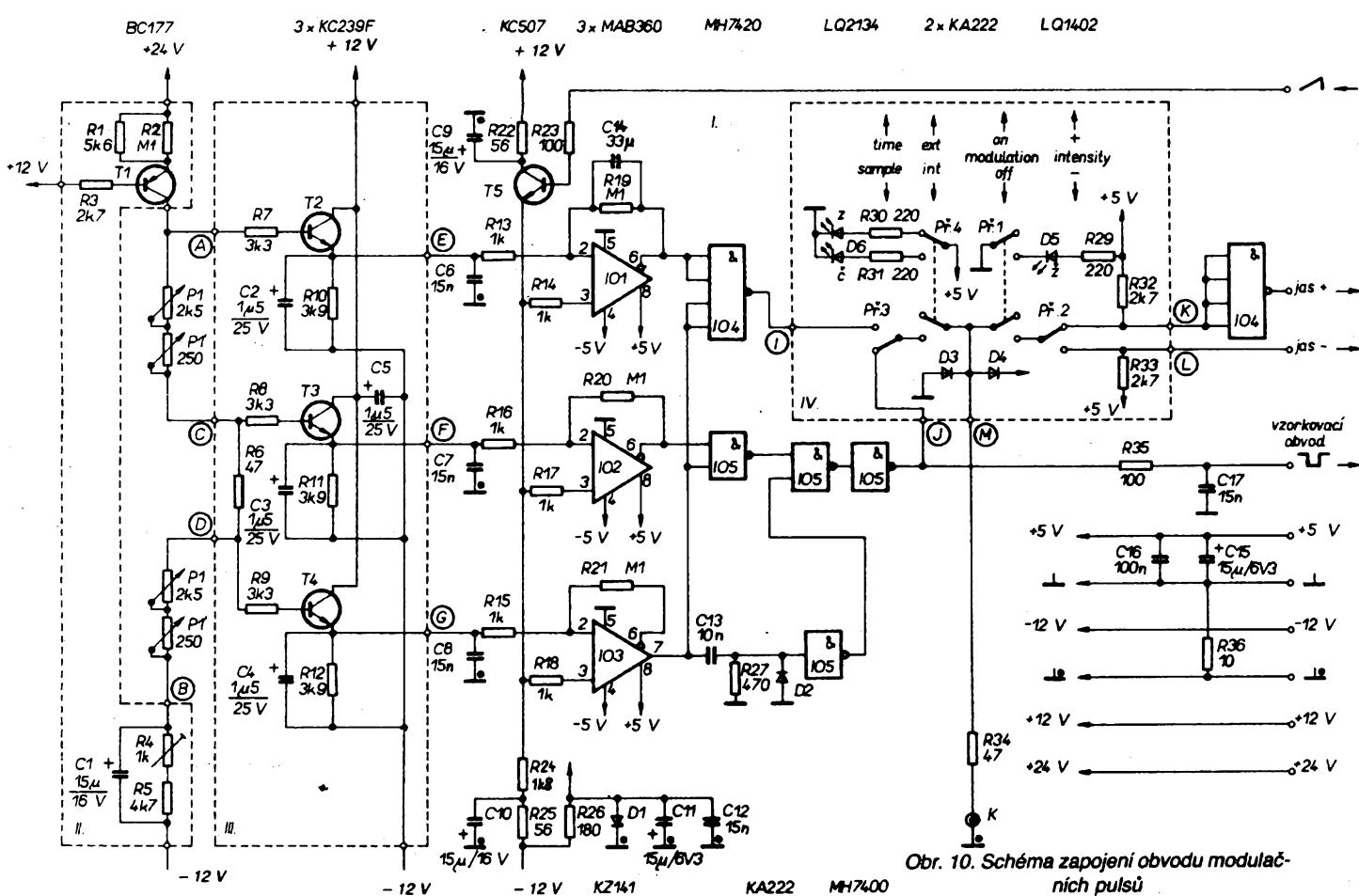

Obr. 10. Schéma zapojení obvodu modulačních pulsů

z ostatních částí osciloskopu. Jako komparátory jsou použity rychlé komparátory MAB360, které jsou díky své rychlosti velice náchylné ke kmitání. Proto je u nich zavedena hystereze kladnou zpětnou vazbou R13 až R21.

Z důvodu stability je také kladen velký důraz na blokování napájecích napětí komparátorů kondenzátory C11, C12, C15 a C16. Výstupy komparátoru jsou přímo v úrovni TTL.

Logická část se skládá z obvodů IO4 a IO5. Monostabilní obvod, prodlužující puls vzorkovacímu zesilovači na 2 µs, tvoří C13, R27, D2 a jedno hradlo z IO5.

V přepínačové části můžeme přepínači Př1 a Př4 nastavovat různé způsoby práce. Přepínač Př1 (MODULATION ON/OFF) zapíná modulaci jasu. V poloze OFF není možno modulovat jas, v poloze ON můžeme zvýraznit, případně zatemnit část stopy. Stav přepínače indikuje LED D5. Přepínačem Př2 (INTENSITY +/-) volíme zda budeme stopu zvýrazňovat nebo zatemňovat. V poloze SAMPLE přepínače Př3 bude zvýrazněn nebo zatemněn úsek odběru vzorku vzorkovacího zesilovače (pro časy do 10 µs/div to je bod, dále pak úsek odpovídající 2 µs), v poloze TIME můžeme zvýraznit, případně zatemnit úsek roztahnout potenciometrem P2 a puls stejně délky měřit na konektoru K. Toto vše platí při interní modulaci, tedy při poloze INT přepínače Př4. V poloze EXT můžeme stejným konektorem K přivádět TTL signál pro externí ovládání jasu stopy. Je-li konektor připojen jako vstup nebo výstup, indikuje dvoubarevná LED D6, kde zelená je pro vstup a červená pro výstup. Diody D3, D4 a R34 chrání vstup před případným velkým vstupním signálem. V celém obvodu je důsledně dodržováno oddělení analogové a digitální země.

Desky s plošnými spoji jsou na obr. 11 až obr. 14 a rozložení součástek na obr. 15 až obr. 18.

Seznam součástek

Rezistory (TR 151, TR 191)


R1	5,6 kΩ
R2	100 kΩ
R3, R32, R33	2,7 kΩ
R4	1 kΩ
R5	4,7 kΩ
R6, R34	47 Ω
R7 až R9	3,3 kΩ
R10 až R12	3,9 kΩ
R13 až R18	1 kΩ
R19 až R21	100 kΩ
R22, R25	56 Ω
R23, R35	100 Ω
R24	1,8 kΩ
R26	180 Ω
R27	470 Ω
R29 až R31	220 Ω
R36	10 Ω
P1, P2	2,5 kΩ + 250 Ω

Kondenzátory


C1, C9, C10, C11, C15	15 µF, TE 133
C2 až C5	1,5 µF, TE 134
C6 až C8, C12, C17	15 nF, TK 744
C13	10 nF, TK 744
C14	33 µF, TE 131
C16	100 nF, TK 682

Polovodičové součástky


IO1 až IO3	MAB360
IO4	MH7420
IO5	MH7400
T1	BC177
T2 až T4	KC239F
T5	KC507
D1	KZ141

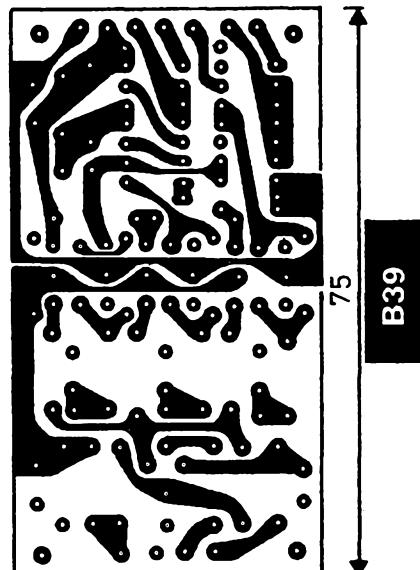


Obr. 11. Deska s plošnými spoji obvodu modulačních pulsů – část I.

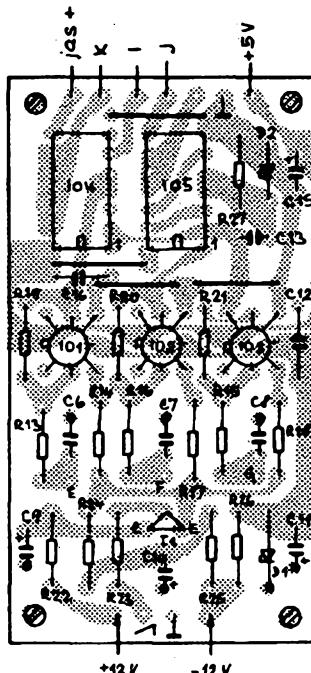


Obr. 15. Rozložení součástek obvodu modulačních pulsů – část I.

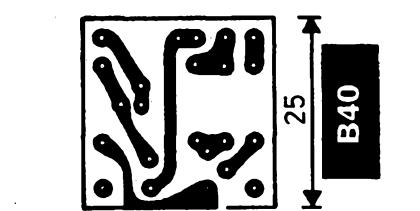


Obr. 12. Deska s plošnými spoji obvodu modulačních pulsů – část II.

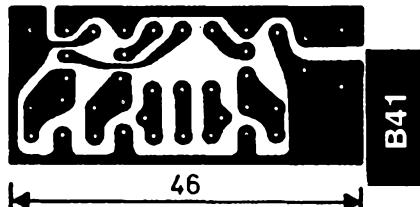


Obr. 13. Deska s plošnými spoji obvodu modulačních pulsů – část III.

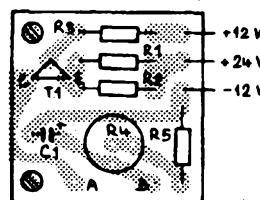

Obr. 16. Rozložení součástek obvodu modulačních pulsů – část II.

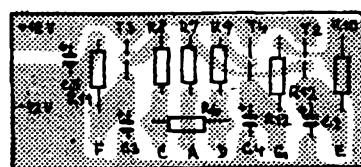

Obr. 17. Rozložení součástek obvodu modulačních pulsů – část III.

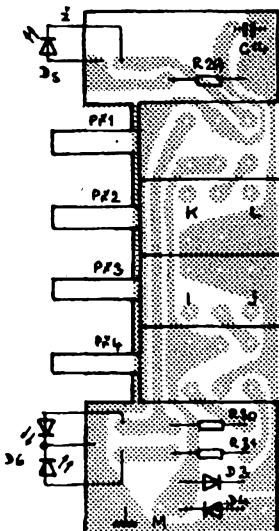

Obr. 18. Rozložení součástek obvodu modulačních pulsů – část IV.


(Dokončení příště)

INTEGROVANÉ NF ZESILOVAČE


Jaroslav Belza

V dnešní době nabízejí firmy vyrábějící polovodičové součástky desítky typů integrovaných obvodů, určených pro nízkofrekvenční zesilovače. Pro oblast malých a středních výkonů dnes již nemá smysl stavět zesilovač z diskrétních součástek, pokud nepožadujeme neobvyklé parametry nebo vlastnosti zařízení. Použitím integrovaných obvodů se nejen podstatně zmenší složitost zapojení, ale dosáhne se i snadné reprodukce. Z katalogů firem SGS-Thomson, Philips a Telefunken jsem vybral několik obvodů, většinou dostupných za přístupnou cenu. Tyto obvody jsem roztrídil na několik skupin podle některých společných vlastností. Ke každému typu uvádím doporučené zapojení, základní parametry a zapojení pouzdra – nezbytné údaje pro použití ve vašich konstrukcích.


V první skupině jsou obvody TDA2006, TDA2030, TDA2030A, TDA2040, TDA2050 a TDA2051. Do této skupiny patří i obvod A2030, který se k nám doval z bývalé NDR. Zapojení, doporučené výrobcem, je na obr. 1. Obvody jsou určeny pro napájení ze zdroje symetrického či nesymetrického napětí. Zapojení s nesymetrickým napájením si můžete najít například v AR B3/86 str. 100, pro obvod A2030. Diody D1 a D2 nejsou pro obvody TDA2040, TDA2050 a TDA2051 potřeba. Parametry obvodů jsou uvedeny v tabulce 1, pouzdro je na obr. 2.

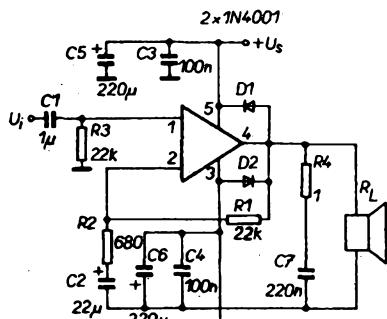

Obr. 1. Doporučené zapojení obvodů řady TDA2030

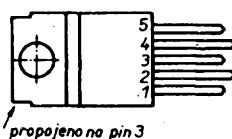


Obr. 2. Zapojení vývodů obvodů v pouzdru PENTAWATT

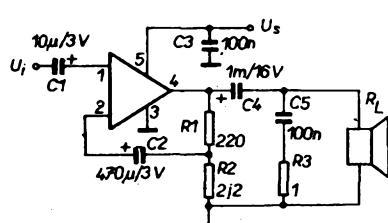


Obr. 3. Doporučené zapojení obvodů řady TDA 2003

V pouzdru PENTAWATT jsou i zesilovače TDA2002, TDA2003 a TDA2008. Tyto zesilovače mají jen jedno napájecí napětí. První dva typy jsou určeny pro provoz v automobilu, typ TDA2008 ve stolních zařízeních. Základní zapojení doporučené výrobcem je na obr. 3, základní parametry jsou v tabulce 2. Zesilovač lze postavit na desce s plošnými spoji podle obr. 4. Doplněte-li toto zapojení regulátorem hlasitosti tak, jak je naznačeno na obr. 5, můžete jej použít v nejrůznějších aplikacích. U tohoto zapojení zesilovače prochází poměrně značný proud zpětnovazebními rezistory R1 a R2. Vyzkoušel jsem následující úpravu zapojení: rezistor R1 jsem vypustil, R2 zvětšil na 150 Ω a kapacitu kondenzátoru C2 zmenšil na 10 μF. Spotřeba proudu pak podstatně poklesla, přičemž rozdíl v kvalitě nebyl postřehnutelný.

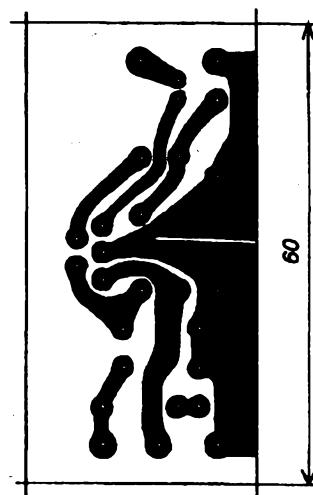

Obr. 4. Deska s plošnými spoji zesilovače s TDA2003

Obr. 5. Rozmístění součástek na desce z obr. 4

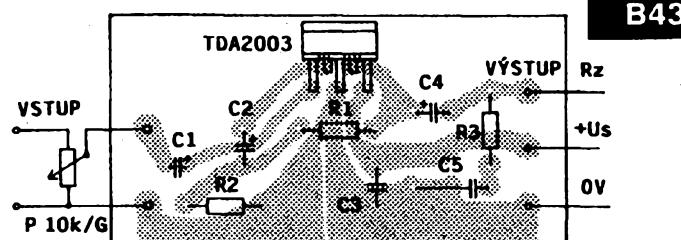

Tab. 1. Nejdůležitější parametry obvodů řady TDA2030 (pouzdro PENTAWATT)

Typ	U_s [V]	U_m [V]	I_s [mA]	při U_s [V]	P_0 [W]	při R_z [Ω]	U_s [V]	k [%]	k [%]	pro R_z [Ω]	obr.
TDA2006	±6 až ±15	±15	40	±12	12	4	±12	10	0,2	4	8
					8	8	±12	10	0,1		
TDA2030	±6 až ±18	±18	40	±14	18	4	±14	10	0,2	4	8
					11	8	±14	10	0,1		
					12	4	±14	0,5	0,5		
					8	8	±14	0,5	0,5		
TDA2030A	±6 až ±22	±22	50	±16	18	4	±16	0,5	0,08	4	8
					12	8	±16	0,5	0,03		
TDA2040	±2,5 až ±20	±20	45	±16	22	4	±16	0,5	0,08	4	8
					12	8	±16	0,5	0,03		
TDA2050	±4,5 až ±25	±25	30	±4,5	28	4	±18	0,5	0,03	4	8
			55	±25	18	8	±18	0,5	0,02		
					25	8	±22	0,5	0,5		
TDA2051	±5 až ±25	±25	50	±5	30	4	±18	1	0,1	-	1
			100	±25	17	8	±18	1	0,1		
					25	8	±22	1	0,1		

Tab. 2. Nejdůležitější parametry obvodů řady TDA2003 (pouzdro PENTAWATT)

Typ	U_s [V]	U_m [V]	I_s [mA]	při U_s [V]	P_0 [W]	při R_z [Ω]	U_s [V]	k [%]	k [%]	pro R_z [Ω]	obr.
TDA2002	8 až 18	28	45	14,4	5,2	4	14,4	10	0,2	2	3
TDA2002A					8	2	14,4	10			
TDA2003	8 až 18	28	45	14,4	6	4	14,4	10	0,15	2	3
					10	2	14,4	10			
TDA2008	10 až 28	28	65	22	8	4	22	10	0,12	4	3
					12	2	22	10			


U_s - povolený rozsah napájecích napětí

I_s - klidový napájecí proud (bez signálu) při napětí U_s


P_0 - Výstupní výkon na zátěži R_z při napájecím napětí U_s a při zkreslení k

U_m - maximální napájecí napětí (bez signálu)

k - zkreslení signálu při středním výkonu

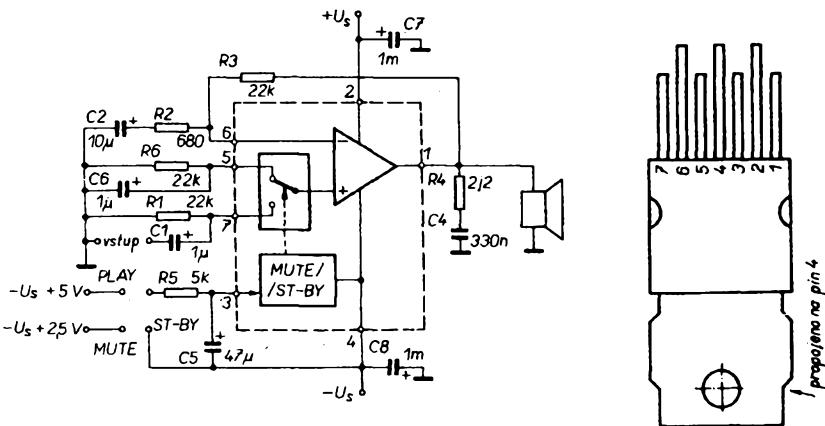


Obr. 6. Doporučené zapojení obvodu TDA2052

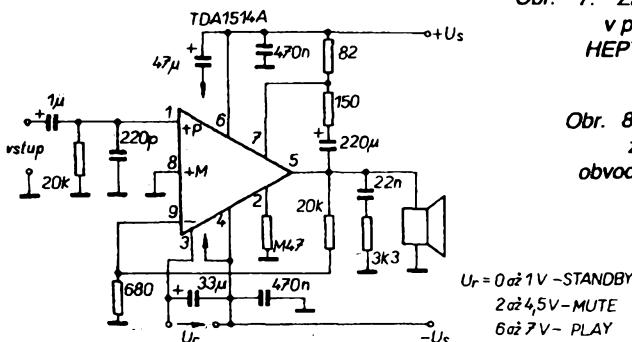

Obr. 7. Zapojení vývodů v pouzdru HEPTAWATT

Obr. 8. Doporučené zapojení obvodu TDA1514A

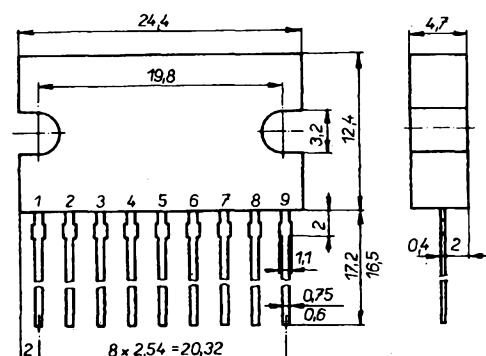

Obr. 9. Zapojení vývodů v pouzdru SOT131A

Pro příznivce velkých výkonů jsou určeny zesilovače TDA2052 (v pouzdru HEPTAWATT) a TDA1514A (v pouzdru SOT131A). Oba typy jsou vybaveny funkcí MUTE (umění signálu na výstupu) a funkcí STAND-BY umožňující zmenšit odběr proudu v neaktivním stavu. Zapojení zesilovače s obvodem TDA2052 je na obr. 6, pouzdro na obr. 7. Zesilovač s obvodem TDA1514A je

na obr. 8, pouzdro na obr. 9. Základní parametry těchto obvodů jsou v tabulce 3. Ovládací napětí MUTE/STAND-BY je u obou obvodů vztaheno k zápornému napájecímu napětí. Hodnoty pro přepínání jednotlivých funkcí jsou v tabulce 4.

Do příštího čísla připravují dvojité nízkofrekvenční zesilovače.

Tab. 3. Nejdůležitější parametry obvodů pro Hi-Fi aplikace

Typ	U_s [V]	U_m [V]	I_s [mA]	při U_s [V]	P_o [W]	při R_z [Ω]	U_s [V]	k [%]	k [%]	pro R_z [Ω]	obr.
TDA2052	± 6 až ± 25	± 25	50	± 18	40 22 30 17 24 60	4 8 4 8 8 4	± 18 ± 18 ± 18 ± 18 ± 22 $\pm 22,5$	10 10 1 1 1 10	0,1 0,1 1 1 1 1	4 4 4 4 4 4	6
TDA1514A	± 9 až ± 30	± 30	60	$\pm 27,5$	50 40	4 8	± 23 $\pm 27,5$	1 1	0,03 0,03	4 4	8

Tab. 4. Pomocné funkce obvodů TDA2052 a TDA1514A

Typ	TDA2052	TDA1514A
Ovládací napětí pro režim PLAY	U_3-4	3 až 7 V
Ovládací napětí pro režim MUTE	U_3-4	1,7 až 3 V
Ovládací napětí pro režim STAND-BY	U_3-4	0 až 1,7 V
Spotřeba v režimu STAND-BY	I_s	1 mA
		20 mA
		6 až 7 V
		2 až 4,5 V
		0 až 1 V

ČETLI JSME

J.HÁJEK: AA řada SMT, vydal autor vlastním nákladem v Praze, 1.vydání, 1992-93, rozsah do 20 stran A5, cena jednoho svazku 12 Kč.

O technologii povrchové montáže je stále větší zájem. Patrně je na vině opravdová úspora materiálu, prostoru či nás láká něco nového a nepoznaného. Veškerá tuzemsky vydaná odborná literatura zabývající se vážnější problematikou technologie povrchové montáže by se snad ani na prstech jedné ruky spočítat nedala. To proto, že jí bylo tak málo. Ani v sousedních zemích to není s informacemi o technologii povrchové montáže růžové. Nedávno se nám však do ruky dostala edice příruček, nesoucí název AA řada SMT.

Na první pohled se šitová vazba svazků s dvaceti stránkami textu byla obavou z "amatérismu", ale již při pročtení prvního svazku edice Úvod do SMT bylo jasné, že autor je zkoušený odborník. Na tomto místě bychom Vás chtěli alespoň stručně seznámit s obsahem dosud vysílených svazků.

Svazek 1 – Úvod do SMT. Najdeme zde první seznámení a zejména výhody pro volbu povrchové montáže. Přehledně zde jsou vyobrazena pouzdra součástek se základními rozměry. Na závěr jsou zde uvedeny standardně používané zkratky pro SMT.

Svazek 2 – Tabulky diod a svazek 3 – Tabulky tranzistorů obsahují značení diod a tranzistorů vhodných pro SMT. Jsou seřazeny abecedně podle typů, přičemž je uveden nejprve typ, pak označení na pouzdro a další potřebné informace. Samozřejmě zde nechybí zapojení a druh pouzdra či ekvivalent standardního provedení.

Svazek 4 – Zpětné tabulky polovodičů. Vycházejí v podstatě z tabulek diod a tranzistorů. Jejich úkolem je usnadnit rychlé zjištění typu polovodiče.

Svazek 5 – Rezistory, svazek 6 – Kondenzátory, svazek 7 – Elektrolytické kondenzátory a svazek 8 – Induktivnosti. Tyto svazky dopodrobna popisují vlastnosti, hodnoty a velikosti, vnitřní strukturu a přináší mnoho dalších informací o těchto prvcích.

Dále se připravuje vydání těchto svazků: Další pasivní součástky a experimentální plošné spoje, Aktivní součástky a integrované obvody, SMT pro konstruktéry a opraváře.

Závěrem lze říci, že tyto příručky přináší mnoho neocenitelných informací, které bychom jinde jinak těžko hledali. Rozdělení na jednotlivé svazky, které na první pohled nebudilo důvěru, se ukázalo praktičtější. Jenak proto, že informace mohou být průběžně vydávány a aktualizovány (jinak by vydání knihy o velkém rozsahu trvalo dlouho a navíc by bylo po využití nepříliš aktuální) a jednak si každý koupí ten svazek, který právě potřebuje. O využití dalších svazků Vás budeme v této rubrice pravidelně informovat.

Tyto publikace je možné zakoupit v prodejně technické literatury BEN, Věšínova 5, 100 00 Praha 10, tel. (02) 781 61 62, fax 782 27 75, která je rovněž zaslána na dobitku.


Konvertor pro 50 MHz

Máme tady letní období, kdy je nejlepší možnost seznámit se s nově uvolněným radioamatérským pásmem 50 MHz alespoň poslechem – možná že nás zaujme natolik, že se vybavíme solidním zařízením i pro vysílání. Že pro radioamatéry není toto pásmo žádná novinka, uvidíte dále.


Rok 1933.

Únor.

Číslo 3.

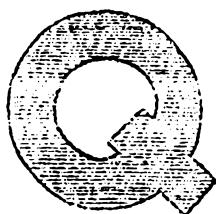

TC

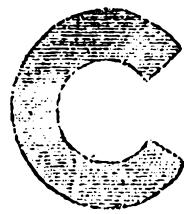

Zprávy

pro

členy ČAV.

Vydává B.A.V. /Brněnští Amatéři Vysílači./
Rediguje OK2LO a OK2RM. Tiskne OK2MU a OK2BR.

OK2BR:

56 megacyklů.

1./Co je pásmo 56mc?

56 megacyklů, jak se všeobecně tomuto pásmu říká, je amatérské pásmo o rozsahu 56 až 60 mc, neboli v metrech 5,36 - 5,00 m. Těchto 36 cm rozsahu znamená ohromný frekvenci rozsah 4,000.000 kmitů, čili bylo by možno umístiti zde 400 rozhlasových stanic, vzdálených po 10 kc bez jakékoliv interference. Jaké jsou vlastnosti těchto ultra-krátkých vln? Především nutno zdůraznit,


že nejsou naprosto vhodné pro dx-práci, protože přeslechové pásmo u nich vůbec nekončí. Je možno užít tedy jen přízemní vlny. Tato vlna se šíří nikoliv tak, jak jsme tomu byli zvyklí u delších vln, nýbrž řídí se té-měř optickými zákony. Jinými slovy musí být mezi oběma stanicemi téměř žádá viditelnost. Pokusy, které prováděli zejména Američané, /kteří vedou opět i na tomto pásmu/, se ukázalo, že je možný příjem i při polohách, kdy obě stanice se navzájem nevidí. nejsou-li ovšem překážky /kopce,domy atd./ příliš vysoké.

Ano, již před 60 lety – ve třetím čísle časopisu QTC z roku 1933, který tehdy vydával B.A.V. (Brněnští Amatéři Vysílači), se objevil článek od tehdejšího OK2BR o pásmu, kterému dnes říkáme spíše šestimetrové (mimořád všimli jste si, že stále platí výjimečnost tohoto pásmu, neboť ani nové povolovací podmínky se o něm v tabulce pásem nezmínuji?) vzhledem k povolenému rozsahu 50 až 52 MHz. Poznatků o něm máme dnes daleko více. Diplomy WAC a DXCC v posledních dvou letech získané svědčí o tom, že i s tím šířením to nebude vždy takové, jak se zprvu zdálo. Pro ty, kdo mají k dispozici přijímač pro pásmo 28 MHz, zveřejňujeme schéma jednoduchého konvertoru, doslova krystalky pro toto pásmo. Byl zveřejněn v novozélandském časopise Break-In č. 10/1992, autorem je ZL4THO.





Vhodným výběrem krystalu bychom mohli použít prakticky libovolný rozsah přijímače, je však třeba uvažovat s větší šírkou pásmo, které je zde povoleno – přijímače konstruované jen pro radioamatérská pásmá mají obvykle mimo pásmo 28 MHz přeladění jen 500 kHz.

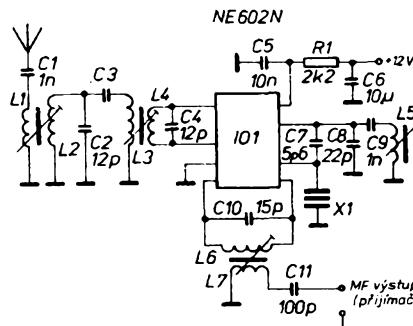Zapojení využívá IO NE602 fy Signetics, umožňující skutečně na minimum změnit počet použitých součástek a zjednodušit zapojení. Obvod umožňuje jak na vstupu, tak



Obr. 1 Schéma zapojení

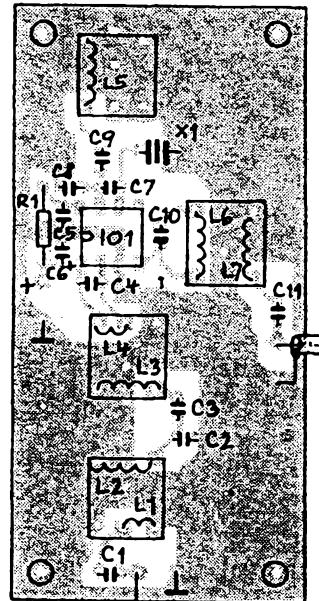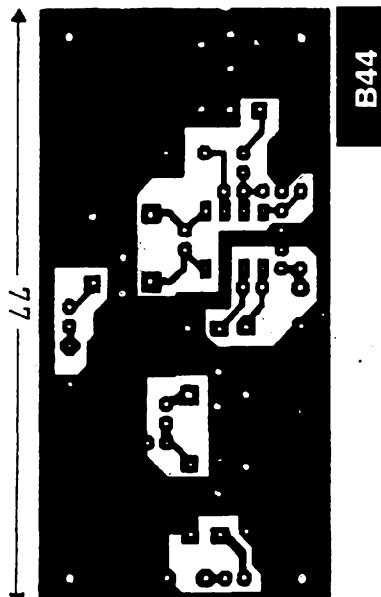

Obr. 2. Deska s plošnými spoji a rozložení součástek

na výstupu použít buď symetrický laděný obvod, nebo obvod rezonující „proti zemi“. Spotřeba je malá (max. 3 mA). K zapojení není třeba příliš mnoho vysvetlování. Signál jde z antény indukční vazbou na jednoduchý pásmový filtr a je využito symetrického zapojení vstupního obvodu. Oscilátor je možné jemně doložit rezonančním obvodem L5. Výstupní signál je přiváděn na rezonanční obvod L6-C10, který musíme uzpůsobit použitému rozsahu přijímače, což pochopitelně

platí i pro oscilátor. Na vstupu i výstupu je celý konvertor oddělen kondenzátory proti vlivu cizích ss napětí. Při jiném zvoleném rozsahu „mezifrekvenčního“ přijímače mějte na paměti, že musí být

$$f_{\text{xtal}} = 50 - F_{\text{mi}} \text{ [MHz].}$$

pokud chceme využít i kalibrované stupnice přijímače.

Pro ty, kdo by chtěli experimentovat „po staru“, nabízím za 5 Kč zaslanych ve známkách do konce tohoto měsíce na adresu: Ing. J. Peček, Riedlova 12, 750 02 Přerov, kopii návodu na tříelektronkový přijímač právě ze zmíněného čísla QTC, nebo za 15 Kč faximi- le celého čísla tohoto časopisu.

Seznam součástek

R1	2,2 kΩ/0,25 W	C6	10 µF elektrolyt. 16 V
C1,9	1 kΩ	C7	5,6 pF
C2,4	12 pF	C8	22 pF
C3	3,3 pF	C10	15 pF
C5	10 kΩ	C11	100 pF
IÓ1	NE602N Signetics		
L1,3	1,5 z	L6	20 z
L2,4,5	11 z	L7	3 z

Kondenzátory (mimo C6) vesměs keramické, diskové. Čívky jsou vinuty drámem o Ø 0,45 až 0,5 mm na tělisku o vnitřním Ø 6 mm s dodávacím jádrem.



A závěrem ještě jedna citace z brněnského časopisu QTC (červen 1933):

Celostátní cervencové pokusy na 56 Mc


Po několikaměsíční přípravě přinášíme dnes konkrétní plán pokusu. Budou ve dnech 8., 15. a 16. července vždy v době od 14.00 do 18.00 SEČ. Tato doba jest schvánlé zvolena zdánlivě krátká, aby tím bylo dosaženo soustředění všeho pětimetrového pokusnictví v OK v určité době. Soboty 8. a 15. budou konány drobnější pokusy, kdežto neděle 16. července je hlavním dnem.

Tehdy se naskytne nejlepší možnost dosáhnouti co největších vzdáleností, ježto se předpokládá, že každý z účastníků umístí svou stanici podle možnosti na nejvyšší bod krajiny, aby okruh přímé viditelnosti byl co největší. Ovšem pravděpodobně je i spojení mezi místy, mezi nimiž jsou menší překážky, ježto i u 5 m vln nastává stále do jisté míry ohyb. Jsou tedy vlnami quasioptickými jen v přibližném slova smyslu . . .

Použitá literatura


- [1] Larsen, S. N., ZL4THO: A Simple 6 Metre Converter. Break-In 10/1992, s. 6 až 7.
- [2] OK2BR: 56 megacyklů. QTC 3 a 6/1933.

OK2QX

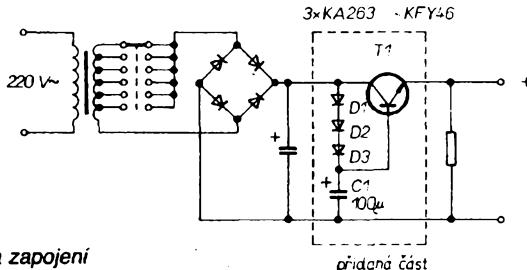

Obr. 1. Schéma zapojení

Pracoviště pro opravy SMT

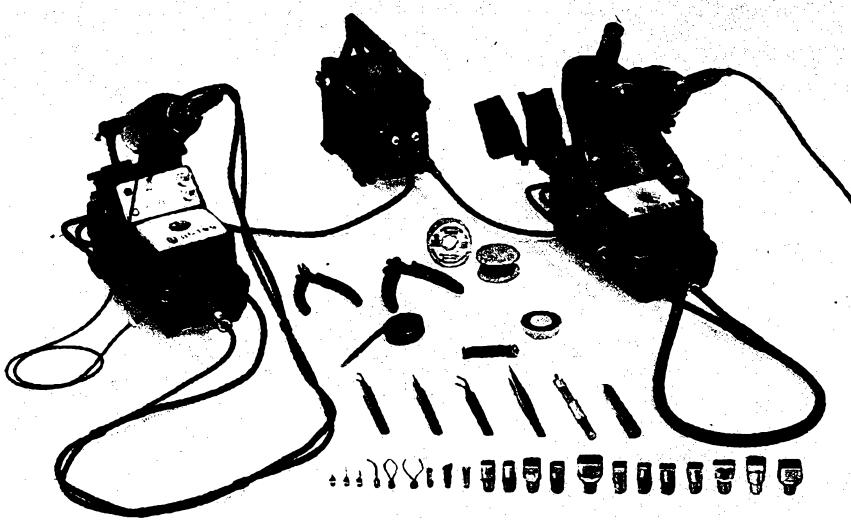

Obr. 1. Pracoviště firmy EDSYN pro opraváře SMT

Pro opravy přístrojů provedených technikou SMT jsou zapotřebí mnohem jemnější a zážátky i jiné nástroje než pro opravy desek s plošnými spoji s obvyklou osazovací technikou.

Opravy jsou nutné již při výrobě, kdy se z milionů podařených spojů přece jen některé nepovedou a protože na každém jednotlivém spoji záleží, je nutno jej opravit. Dále jsou pracoviště pro SMT potřeba při běžných opravách a lze je také využít pro vývoj, kusovou výrobu a amatérskou praxi.

Některé západní firmy dodávají jak jednotlivé nástroje, tak i vybavená pracoviště. Na obr. 1 je jako příklad možného vybavení zobrazeno pracoviště pro opraváře SMT firmy EDSYN, model SMD 2004.

Vlevo je stojánek s teplovzdušnou páječkou, kombinovanou s vakuovou pinzetou a integrovanou elektrickou pumpou. Páječka má příkon 130 W při 24 V a teplota vystupujícího horkého vzduchu je elektronicky regulovatelná v rozmezí 205 až 425 °C. Pumpa má příkon 80 W.

Vpravo je stojánek odpájkovačky s integrovanou vakuovou pumpou (příkon 150 W při 24 V), na kterém je ještě navíc vpravo připevněna elektronicky regulovatelná mikropáječka LÖNER CL 2180 (napájená ze samostatného síťového adaptérů) s nastavitelnou teplotou (rovněž v rozmezí 205 až 425 °C).


Uprostřed nahoře je napájecí transformátor pro celé pracoviště. Výstupní napětí je 24 V, příkon 200 W.

V popředí je řada speciálních nástrojů jako jsou miniaturní stranové šípačky a pinzety s jemnými, rovnými i zahnutými čelistmi. Dále jsou vidět zásobníky s tenkým cinem, tavidlem a s „lichou“ pro kapilární odsvářání cínu. Zcela dole je sada výměnných nastávců na teplovzdušnou páječku pro různé velikosti integrovaných obvodů a dalších součástek.

K vidění byla tato souprava na mezinárodní odborné výstavě SMT v Norimberku. Cena takto vybaveného pracoviště se pohybuje kolem 2500 DM. **JOM**

Univerzální zdroj pro radiopřijímače

Na obr. 1 je jednoduchý návod na úpravu univerzálního zdroje pro radiopřijímače. Zdroje jsou nabízeny pod různým názvem za 70 až 150 Kč. Kdo neodolá libivému vzhledu a univerzálnosti použití, může být zklamán jejich kvalitou. Do reprodukce totiž (podle typu přijímače) proniká nepříjemný brum. Někdo si poradí tím, že připojí k výstupním

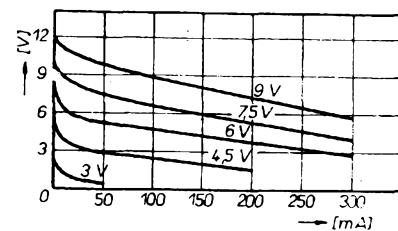

Obr. 2. Zatěžovací charakteristiky po úpravě

svorkám „masivní“ kondenzátor a vzhled je ten tam. Já jsem zvolil řešení elegantnější. Vše je jasné z připojeného schématu – několik součástek „přibastlime“ dovnitř krytu. Univerzálnost zůstane zachována a za bezpečné odstranění brumu zaplatíme zmenšením výstupního napětí.

Milan Jiroušek

TYP	D	U	$\frac{V_c}{J_a}$	P _{tot}	U _{DS} U _{DGR} U _{GDO}	U _{GS} U _{SG+}	I _D I _{DM+} I _{G0}	S _K S _J	R _{thjc} R _{thje+}	U _{DS}	U _{GS} U _{G2S+} U _{G1S0}	I _{DS} I _{GS+}	y _{21S} [S]	r _{DS(ON)} [Ω]	-U _{GS(TO)}	C _I	t _{ON+}	P	V	Z
BUK627-450B	SMn en FRDF	SP 25 100	45	450R	450	30	5,6 3,5 22+	150	2,8 35+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 600 < 650m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 199	P	199 T1N	
BUK627-500A	SMn en FRDF	SP 25 100	45	500R	500	30	5,6 3,5 22+	150	2,8 35+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02+	8 > 5 600 < 650m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 199	P	199 T1N	
BUK627-500B	SMn en FRDF	SP 25 100	45	500R	500	30	4,8 3 19,2+	150	2,8 35+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 700 < 800m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 199	P	199 T1N	
BUK627-500C	SMn en FRDF	SP 25 100	45	500R	500	30	4,5 2,8 18+	150	2,8 35+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 800 < 900m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 199	P	199 T1N	
BUK627-600A	SMn en FRDF	SP 25 100	45	600R	600	30	4,3 2,7 17,2+	150	2,8 35+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 0,85 < 1+	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 199	P	199 T1N	
BUK627-600B	SMn en FRDF	SP 25 100	45	600R	600	30	3,9 2,5 15,6+	150	2,8 35+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 1 < 1,2+	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 199	P	199 T1N	
BUK627-600C	SMn en FRDF	SP 25 100	45	600R	600	30	3,5 2,2 14+	150	2,8 35+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 1,2 < 1,4+	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 199	P	199 T1N	
BUK637-400A	SMn en FRDF	SP 25 100	180	400R	400	30	14 8,8 56+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 400 < 500m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK637-400B	SMn en FRDF	SP 25 100	180	400R	400	30	12 7,6 48+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 500 < 600m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK637-450B	SMn en FRDF	SP 25 100	180	450R	450	30	11 7 44+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 600 < 650m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK637-500A	SMn en FRDF	SP 25 100	180	500R	500	30	11 7 44+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 600 < 650m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK637-500B	SMn en FRDF	SP 25 100	180	500R	500	30	10 6,3 40+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 700 < 800m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK637-500C	SMn en FRDF	SP 25 100	180	500R	500	30	9,5 6 38+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 800 < 900m	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK637-600A	SMn en FRDF	SP 25 100	180	600R	600	30	9 5,7 36+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 0,85 < 1+	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK637-600B	SMn en FRDF	SP 25 100	180	600R	600	30	7,8 5 31+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 1 < 1,2+	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK637-600C	SMn en FRDF	SP 25 100	180	600R	600	30	7 4,4 28+	150	0,69 45+	25	10	6,5A 6,5A < 0,02	8 > 5 1,2 < 1,4+	2,1-4	1800	0,04+ 0,25- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK638-500A	SMn en FRDF	SP 25 100	220	500R	500	30	14,6 9,2 58+	150	0,57 45+	25	10	8A 8A < 0,05	10 > 5 400 < 480m	2,1-4	2800	0,06+ 0,4- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK638-500B	SMn en FRDF	SP 25 100	220	500R	500	30	13 8,2 52+	150	0,57 45+	25	10	8A 8A < 0,05	10 > 5 500 < 600m	2,1-4	2800	0,06+ 0,4- (2,8A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK638-800A	SMn en FRDF	SP 25 100	220	800R	800	30	7,3 4,6 29+	150	0,57 45+	25	10	8A 8A < 0,05	6 > 3 1,5 < 1,8+	2,1-4	3n	0,09+ 0,43- (2,5A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK638-800B	SMn en FRDF	SP 25 100	220	800R	800	30	6,3 4 25+	150	0,57 45+	25	10	8A 8A < 0,05	6 > 3 1,8 < 2,4+	2,1-4	3n	0,09+ 0,43- (2,5A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK638-1000A	SMn en FRDF	SP 25 100	220	1000R	1000	30	6,2 3,9 25+	150	0,57 45+	25	10	3,5A 3,5A < 0,2	3 > 1,5 2 < 2,4+	2,1-4	3500	0,09+ 0,43- (2,5A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK638-1000B	SMn en FRDF	SP 25 100	220	1000R	1000	30	5,6 3,5 22+	150	0,57 45+	25	10	3,5A 3,5A < 0,2	3 > 1,5 2,5 < 3+	2,1-4	3500	0,09+ 0,43- (2,5A)	SOT 93	P	199A T1N	
BUK655-400A	SMn en FRDF	SP 25 100	400R	400	30	7,3 4,6 29+	150	1,25 60+	25	5	2,5A 2,5A < 0,02	3,1 > 2,3 700 < 800m	2,1-4	ln	0,025+ 0,14- (2,7A)	TO 220AB	P	199A T1N		
BUK655-400B	SMn en FRDF	SP 25 100	400R	400	30	6,5 4,1 26+	150	1,25 60+	25	5	2,5A 2,5A < 0,02	3,1 > 2,3 0,9 < 1+	2,1-4	ln	0,025+ 0,14- (2,7A)	TO 220AB	P	199A T1N		
BUK655-450B	SMn en FRDF	SP 25 100	450R	450	30	5,7 3,6 23+	150	1,25 60+	25	10	2,5A 2,5A < 0,02	3,1 > 2,3 1,2 < 1,3+	2,1-4	ln	0,045+ 0,14- (2,6A)	TO 220AB	P	199A T1N		
BUK655-500A	SMn en FRDF	SP 25 100	500R	500	30	5,7 3,6 23+	150	1,25 60+	25	10	2,5A 2,5A < 0,02	3,1 > 2,3 1,2 < 1,3+	2,1-4	ln	0,045+ 0,14- (2,6A)	TO 220AB	P	199A T1N		
BUK655-	SMn SP	25 100	500R	500	30	5,3	150	1,25	25	10	2,5A	3,1 > 2,3	2,1-4	ln	0,045+ 0,14- (2,7A)	TO P	P	199A		

TYP	D	U	\sqrt{C}	\sqrt{a}	P _{tot}	U_{DG}	U_{DS}	U_{GS}	I_D	\sqrt{K}	R_{thjc}	U_{DS}	U_{GS}	I_{DS}	y_{21S} [S]	$r_{DS(ON)}$ [Ω]	-U _{GS(TO)}	C _I	t _{ON+}	P	V	Z	
BUK655-500B	↑en FRDP	SP	100 25	100 25	500R	500	30	3,3 21+	150	1,25 60+	500	10 0	2,5A <0,02	1,4 < 1,5+					140- (2,6A)	TO 220AB	P	199A TIN	
BUK655-500C	SMn en FRDP	SP	25 100 25	100	600R	600	30	5 3,1 20+	150	1,25 60+	500	10 0	2,5A <0,02	3,1 > 2,3 1,6 < 1,7+	2,1-4	1n	45+ 140- (2,6A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK655-600A	SMn en FRDP	SP	25 100 25	100	600R	600	30	4,5 2,8 18+	150	1,25 60+	600	10 0	2,5A <0,02	3,1 > 2,3 1,7 < 2+	2,1-4	1n	45+ 140- (2,6A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK655-600B	SMn en FRDP	SP	25 100 25	100	600R	600	30	4 2,5 16+	150	1,25 60+	600	10 0	2,5A <0,02	3,1 > 2,3 2,1 < 2,5+	2,1-4	1n	45+ 140- (2,6A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-400A	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	400R	400	30	13 8,2 52+	150	0,83 60+	25	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 0,4 < 0,5+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-400B	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	400R	400	30	11 7 44+	150	0,83 60+	400	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 0,5 < 0,6+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-450B	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	450R	450	30	10 6,3 40+	150	0,83 60+	450	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 0,6 < 0,65+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-500A	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	500R	500	30	10 6,3 40+	150	0,83 60+	500	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 0,6 < 0,65+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-500B	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	500R	500	30	9 5,7 36+	150	0,83 60+	25	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 0,7 < 0,8+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-500C	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	500R	500	30	8,5 3,4 34+	150	0,83 60+	500	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 0,8 < 0,9+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-600A	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	600R	600	30	8 5 32+	150	0,83 60+	25	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 0,85 < 1+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-600B	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	600R	600	30	7,1 4,5 28+	150	0,83 60+	600	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 1 < 1,2+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK657-600C	SMn en FRDP	SP	25 100 25	150	600R	600	30	6,5 4,1 26+	150	0,83 60+	600	10 0	6,5A <0,02	8 > 5 1,2 < 1,4+	2,1-4	1800	40+ 250- (2,8A)	TO 220AB	P	199A TIN			
BUK793-60A	SMn en SF	SP	25 100 175j	75	60R	60	30	20 14 80+	175	2 60+	25	10 0	10A 10A <0,01	6,5 > 4,5 0,07 < 0,1+	2,1-4	825	20+ 90- (3A)	SOT	P	263 101			
BUK795-60A	SMn en SF	SP	25 100 175j	125	60R	60	30	38 27 152+	175	1,2 60+	25	10 0	20A 20A <0,01	14 > 8 35 < 45m+	2,1-4	2n	40+ 160- (3A)	SOT	P	263 101			
BUK993-60A	SMn en LLS	SP	25 100 175j	75	60R	60	15	18 14 72+	175	2 60+	25	5 0	10A 10A <0,01	10 > 7 80 < 120m+	1-2	825	30+ 110- (3A)	SOT	P	263 101			
BUK995-60A	SMn en LLS	SP	25 100 175j	125	60R	60	15	34 25 136+	175	1,2 60+	25	5 0	20A 20A <0,01	20 > 15 40 < 55m+	1-4	1750	40+ 220- (3A)	SOT	P	263 101			
BUN05	SMn en	SP	25 75	50	20	12	150	1,8	25	12	6A 6A	>3 <0,12+		2-5	1500	80+ 180-	TO	TP	199A				
BUN05A	SMn en	SP	25 75	50	20	16	150	1,8	25	12	6A 6A	>3 <0,1+		2-5	1500	80+ 180-	TO	TP	199A				
BUN05B	SMn en	SP	25 75	50	20	20	150	1,8	25	12	6A 6A	>3 <0,08+		2-5	1500	80+ 180-	TO	TP	199A				
BUN051	SMn en	SP	25 50	50	20	8,5	150	1,8	25	12	6A 6A	>2,2 <0,025+		2-5	1500	90+ 150-	TO	TP	199A				
BUN10	SMn en	SP	25 75	100	20	12	150	1,8	15	12	6A 6A	>2,7 <0,2+		2-5	1500	70+ 180-	TO	TP	199A				
BUN10A	SMn en	SP	25 75	100	20	14	150	1,8	15	12	6A 6A	>2,7 <0,15+		2-5	1500	70+ 180-	TO	TP	199A				
BUN16	SMn en	SP	25 75	160	20	12	150	1,8	15	12	6A 6A	>2,7 <0,26+		2-5	1500	80+ 180-	TO	TP	199A				
BUN20	SMn en	SP	25 75	200	20	7	150	1,8	15	12	5A 4,5A	>2,2 <0,75+		2-5	1500	90+ 180-	TO	TP	199A				
BUN20A	SMn en	SP	25 75	200	20	9	150	1,8	15	12	5A 4,5A	>2,3 <0,4+		2-5	1500	80+ 180-	TO	TP	199A				
BUN40	SMn en	SP	25 75	400	20	4,5	150	1,8	15	12	3A 2,5A	>1,7 <2+		2-5	1100	75+ 200-	TO	TP	199A				
BUN40A	SMn en	SP	25 75	400	20	4	150	1,8	15	12	3A 2,5A	>1,7 <2+		2-5	1100	75+ 200-	TO	TP	199A				
BUN40B	SMn en	SP	25 75	400	20	5,5	150	1,8	15	12	3A 2,5A	>1,8 <1+		2-5	1100	75+ 200-	TO	TP	199A				
BUN60	SMn en	SP	25 75	600	20	3,5	150	1,8				>1,5 <2,5+		2-5	1500	70+ 160-	TO	TP	199A				

Výrobce: TP - TESLA Piešťany

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY GAL


Ing. Jaromír KOLOUCH, CSc.

Když se Československo po roce 1990 otevřelo světu, staly se našim elektronikům dostupné mnohé součástky, které dříve znali převážně jen ze zahraničních časopisů, a naopak zmizely ty, které ve vyspělých zemích představovaly zastaralý sortiment. Tak se rozšířila dřívější nabídka číslicových integrovaných obvodů o dnes nejrozšířenější (a nejlevnější) řady TTL LS, CMOS 4000 a HC (HCT). Na druhé straně však zmizely některé členy řady TTL, které byly nahrazeny modernějšími typy. Tak již v obchodech téměř neuvidíme, s výjimkou výprodeje starých zásob, dříve populární paměti PROM – např. typy 74188, 74S287 a 74S571. Tyto paměti jsou dnes nahrazovány novějšími typy programovatelných logických obvodů, mezi nimiž jedno z velmi významných míst zaujmají obvody známé pod názvem GAL. Jde o nahradu na vyším kvalitativním stupni, protože obvody GAL umožňují v jednom pouzdro vytvořit zapojení, pro něž by s použitím paměti PROM bylo třeba použít několik dalších pouzder číslicových obvodů.

V naší literatuře o této obvodech není dosud mnoho informací, i když samotné součástky jsou běžně v prodeji za cenu výrazně menší než byla cena uvedených pamětí. Stručný článek [1] dává základní představu, která ale pro konstruktéra nestačí. Předkládaný článek má za cíl doplnit to, co by měl čtenář znát, aby byl schopen s obvody GAL pracovat.

Paměti PROM představovaly první krok od pevné logiky k logice programovatelné a jsou základním členem skupiny programovatelných logických obvodů PLD - Programmable Logic Devices. Jejich název spolu se známými označeními dalších členů tohoto vývojového stupně - EPROM, EEPROM atd. vystihuje stupň programovatelnosti příslušné součástky. Názvy dalších členů skupiny (PAL, GAL, PLA, LCA...) již nemají tak jednoznačný a názorný vztah k vlastnostem svých nositelů a často jde spíš o obchodní označení. Připomeneme si strukturu paměti PROM (obr. 1), která představuje univerzální blok realizující kombinaci logické funkce y_1, y_2, \dots, y_m vstupních proměnných a_1, a_2, \dots, a_n . Vstupní proměnné jsou přivedeny na dekodér, který z nich vytvoří všechny možné kombinace původních a nově generovaných proměnných, tzv. mintermy k_0, k_1, \dots, k_{N-1} :


$$\begin{aligned} k_0 &= \bar{a}_1 \dots \bar{a}_2 \bar{a}_1 \\ k_1 &= \bar{a}_1 \dots \bar{a}_2 a_1 \\ \dots & \\ k_{N-1} &= a_1 \dots a_2 a_1 \end{aligned} \quad (1)$$

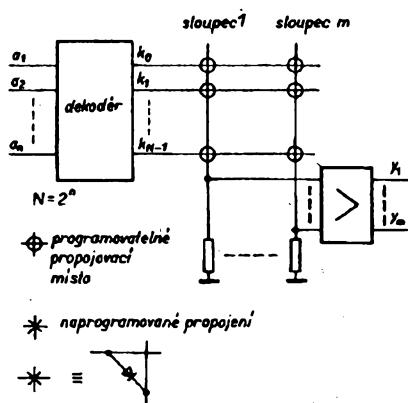

Obr. 1. Struktura paměti PROM. Nemůže-li dojít k omylu, kolečka značící propojovací místa se mohou vynechat


Na obr. 2 je dekodér nakreslen ve tvaru propojovacího pole, jehož provedení včetně propojek je shodné s polem z obr. 1. Je tedy zřejmé, že toto pole realizuje logické součiny odpovídající mintermů (1), zatímco druhé pole (vpravo), které zůstává stejně jako u obr. 1, vytváří součty mintermů. Rozdíl ve funkci obou polí je dán orientací diod, které u levého (součinového) pole směřují zde představují vodorovné spoje), zatímco u součtového pole je tomu naopak. Propojení může být technologicky realizováno i jinak než diodami, jak je naznačeno zde, a k zdůraznění typu logické funkce tvořené polem bývá na jeho výstupu nakreslen symbol logického součinu, popř. součtu.

U paměti PROM je dekodér tvořený polem součinů propojen pevně - realizuje všechny mintermy, pole součtů je programovatelné. Pokud bychom pole součtinu realizovali jako programovatelné, mohli bychom místo vytváření všech mintermů realizovat jen potřebné termíny a ty pak sečítat součtovým polem. Ve velké většině případů je počet termů potřebných k realizaci požadované logické funkce výrazně menší než počet všech mintermů. To vede ke značné úspoře plochy čipu, zvláště pokud nebudeme žádat úplnou univerzálnost jako u PROM, která se tam využije jen zřídka. Takové uspořádání se nazývá struktura PAL - Programmable Array Logic a je naznačeno na obr. 3. Programovatelné souč-

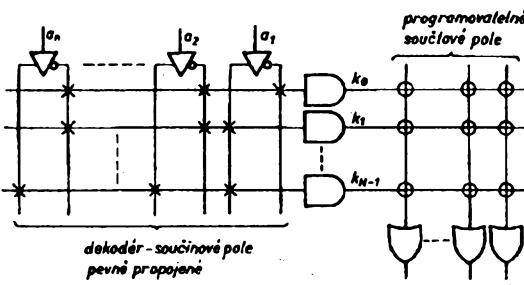

Obr. 2. Paměť PROM s dekodérem rozkresleným ve tvaru součinového pole

nové pole vytváří potřebné termíny (t_{11}, \dots, t_{mp}), které jsou dále sečítány pevně zapojenými součtovými obvody (ty jsou zde pro jednoduchost kreslení znázorněny symbolicky – podobně jako dekodér na obr. 1). Počet termů realizovaných ve struktuře PAL není v pevném vztahu s počtem vstupních proměnných jako u paměti PROM a je výrobcem

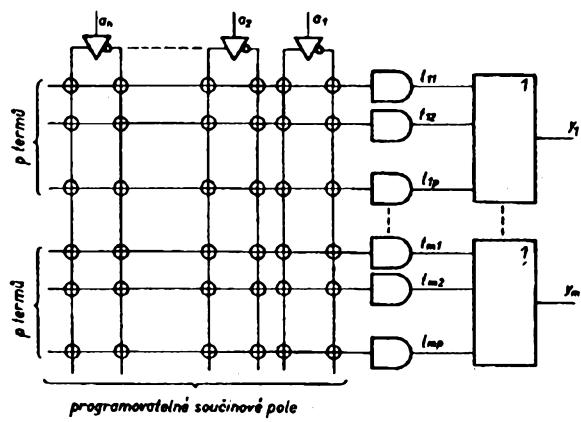

Obr. 3. Struktura PAL s rozkresleným součinovým polem. Součtové obvody jsou zakresleny symbolicky

volen jako kompromis mezi složitostí obvodu a jeho univerzálností - menší počet termů nedovolí realizovat složitější funkce.

Ukázalo se výhodným přidat do komerčně vyráběných obvodů obsahujících strukturu PAL ještě další bloky, které se často ke kombinační části připojují - např. třistavové výstupní zesilovače, registry pro zachycení výstupních signálů atd. Rovněž je v různých aplikacích různá potřeba počtu vstupů a výstupů. Obvody PAL se proto vyskytují v desítkách variant s různým vybavením přídavných bloků a s různým počtem vstupů a výstupů. Jejich typové označení odpovídá tomuto uspořádání, např. PAL 16L8 má 16 vstupů a 8 výstupů, písmeno na předposlední pozici udává další informaci: H (L) - výstup aktivní v úrovni HIGH (LOW), P - programovatelné aktívny úroveň výstupu, R - výstupní registr, C - komplementární výstupy, X - použití člena EX-OR pro volbu aktívny úroveň výstupu a současně vybavení výstupním registrém.

Dalším pokrokem byla myšlenka vyrobit univerzální obvody se standardní strukturou přídavných bloků a využít procesu programování nejen k definici vlastností součinového pole, ale i k přizpůsobení této struktury požadavkům konkrétní úlohy. Tak vznikly obvody známé pod označením GAL - Generic Array Logic. Např. dva nejjednodušší obvody GAL - 16V8 a 20V8 - jsou schopny nahradit 42 typů dříve vyráběných obvodů PAL. Písmeno V značí promennou (variable) strukturu. Dalším typem této řady je GAL 22V10. Obvody GAL jsou vyráběny nejčastěji v provedení EEPROM.

Aplikace obvodu GAL se navrhují na počítači některým z rozšířených programových prostředků. Pro toto práci nemusí návrhář nutně znát podrobnou vnitřní strukturu obvodu, ale její orientační znalost umožní lépe pochopit a využít možnosti, které nám GAL nabízí, a proto je účelné věnovat trochu času aspoň struktuře nejjednoduššího z těchto obvodů.

Struktura obvodu GAL16V8

Nejjednodušší z obvodů řady GAL je vyráběn v 20vývodovém pouzdro DIL a má strukturu naznačenou na obr. 4. Obsahuje vstupní zesilovače s komplementárními výstupy, programovatelné součinové propojovací pole (součinovou matici) s osmi termeny pro každou výstupní funkci a makrobuňky výstupní logiky - OLMC (Output Logic Macro Cell), které jsou přiřazeny výstupním vývodům součástky (na obr. 4 jsou shodně očíslovány) a obsahují součtové obvody a další univerzální přídavné bloky. Do propojovacího pole jsou přivedeny vstupní signály z vývodů 2 až 9 a z bloku OLMC tzv. zpětnovazební signály.

Vnitřní zapojení bloků OLMC je nakresleno na obr. 5. Obsahuje multiplexory s následujícím označením, které vystihuje jejich funkci:
PTMUX - Product Term Multiplexer
TSMUX - Threestate Signal Multiplexer

OMUX - Output Multiplexer

FMUX - Feedback Multiplexer

Řídicí signály multiplexorů jsou definovány veličinami, které se označují symboly AC0 a AC1(n). Na vstupu obvodu EX-OR je veličina XOR(n). Tyto veličiny spolu s další veličinou SYN definují funkci bloků OLMC a do obvodu se zavádějí společně s veličinami definujícími stav propojení

Tab. 1. Provozní módy obvodu GAL16V8

Provozní mód	SYN	AC0	AC1(n)	Funkce OLMC
1I (vstupní) 1O (výstupní)	1	0	1	Vstup Kombinační výstup
	1	0	0	
2	1	1	1	Třistavový výstup, zpětná vazba (u OLMC 12 a 19 vstup)
3I (vstupní)	0	1	1	Třistavový výstup, zpětná vazba
3O (výstupní)	0	1	0	Registrový výstup, vnitřní zpětná vazba


veličině XOR(n) - buď je invertován při XOR(n) = 1 nebo ne (v opačném případě), a dále postupuje na výstup buď přímo nebo přes výstupní registr. V provozním módu 1 (obr. 6, 7) mohou být bloky OLMC naprogramovány do vstupní nebo výstupní varianty, s výjimkou bloků u vývodů 15 a 16, které mohou být jen výstupní. Bloky OLMC přiřazené vývodům se vstupní funkcí musí mít v tomto módu výstup ve

v součinové matici při programování obvodu. Veličiny AC0 a SYN jsou společné pro všechny bloky OLMC a definují tři provozní módy funkce obvodu GAL. Módy 1 a 3 mají ještě dvě varianty podle veličiny AC1(n), do nichž může být nastaven každý z bloků OLMC zvlášť, jak uvádí tabulka 1.


Mód 1 je v anglické literatuře - např. [4] - označován názvem simple (jednoduchý), mód 2 názvem complex (složitý) a mód 3 názvem registered.

Sedm výstupních vodičů (termů) z propojovacího pole je přivedeno na součtový člen přímo, osmý přes multiplexor PTMUX. Výsledek součtu je zpracován obvodem EX-OR v závislosti na


stavu vysoké impedance - AC1(n) = 1. Vstupní signál se vede zpětnovazebním kanálem sousedních bloků do součinové matice (u OLMC 12 a 19 je límto kanálem veden signál z vývodů 1 a 11, které pak představují další vstup). Zpětnovazební kanál vedoucí od bloků OLMC, které jsou naprogramovány jako výstupy, zůstane nevyužit. Mód 1 je nastaven volbou AC0 = 0 a GAL pracující v tomto módu představuje kombinační obvod - analogu paměti PROM s dvojčinným výstupem. Pro vytváření logické funkce je k dispozici všech 8 termů ze součinového pole. Z obr. 6 je vidět, že obvod může v tomto módu mít až 16 vstupů a 2 výstupy (vývody 15 a 16), nebo 10 vstupů a 8 výstupů, popř. jsou možné další kombinace.

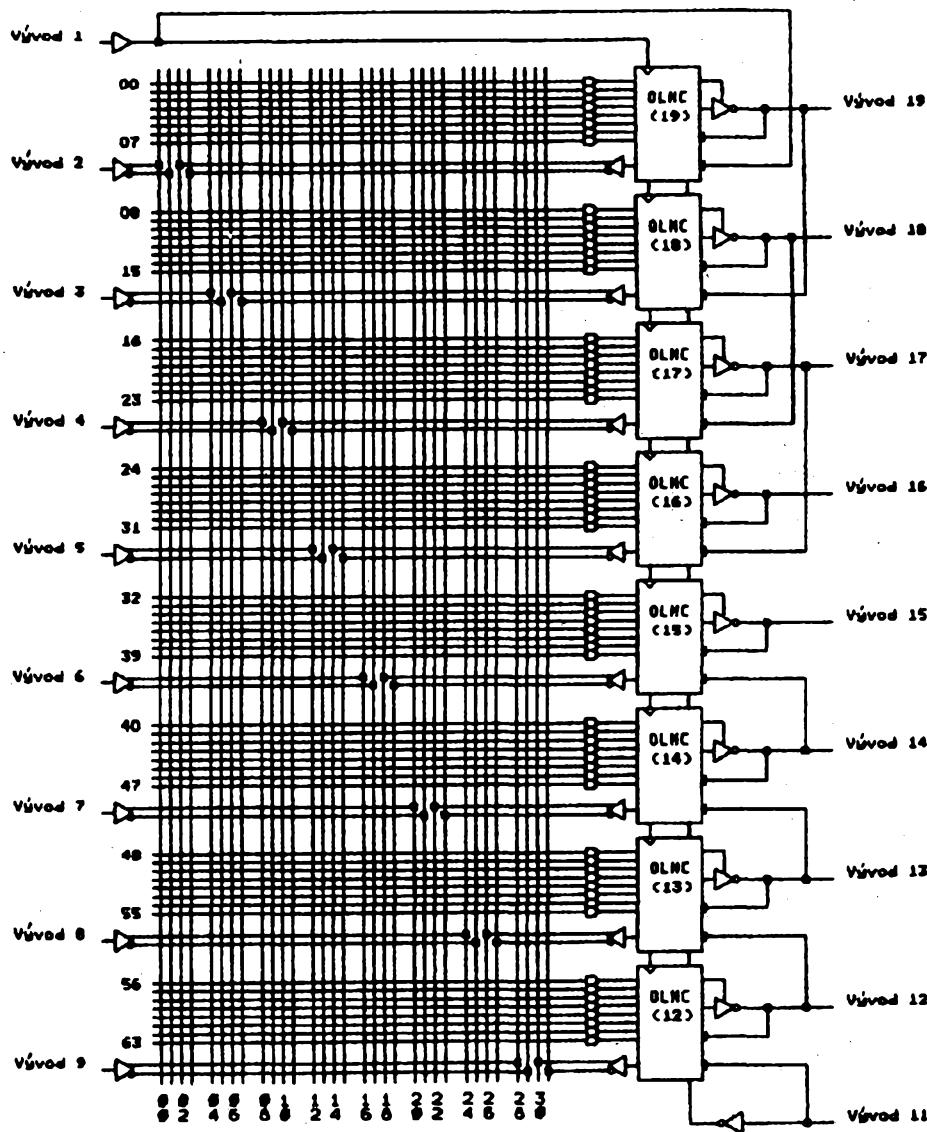

Obr. 4. Struktura obvodu GAL 16V8

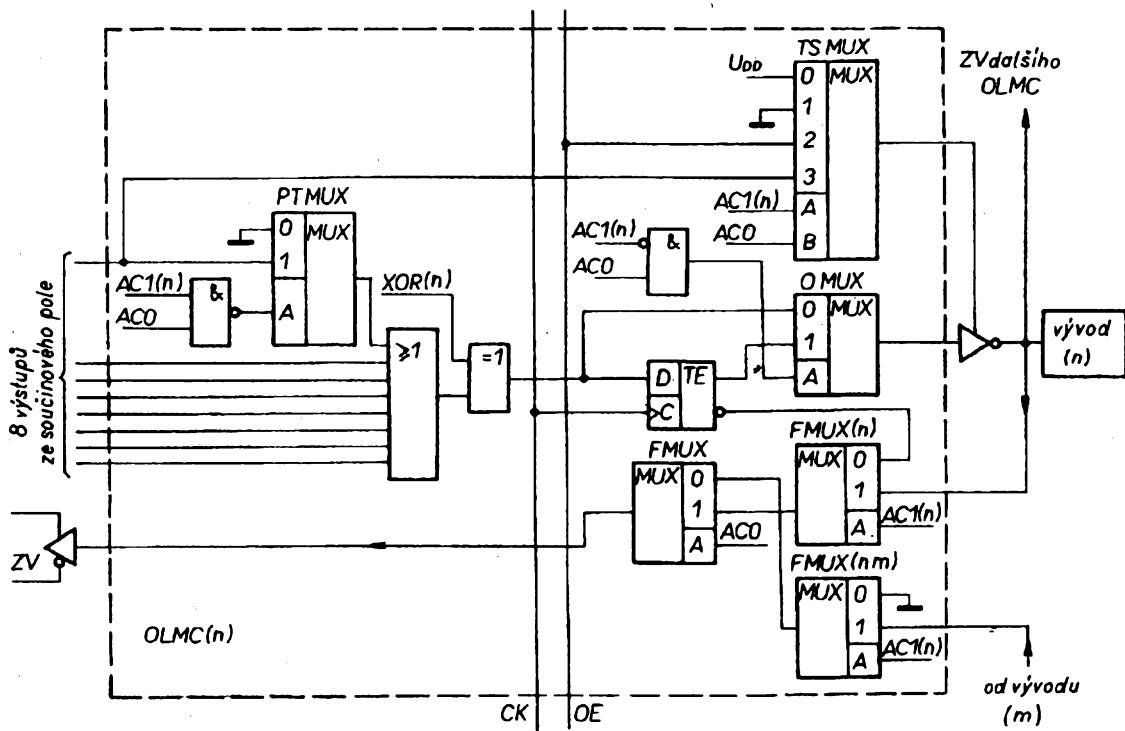

Obr. 5. Blok OLMC přiřazený vývodu (n) – pro $n = 12$ a 19 je signál od vývodu (m) veden bez multiplexoru FMUX(n,m). Přiřazení m a n – viz obr. 4

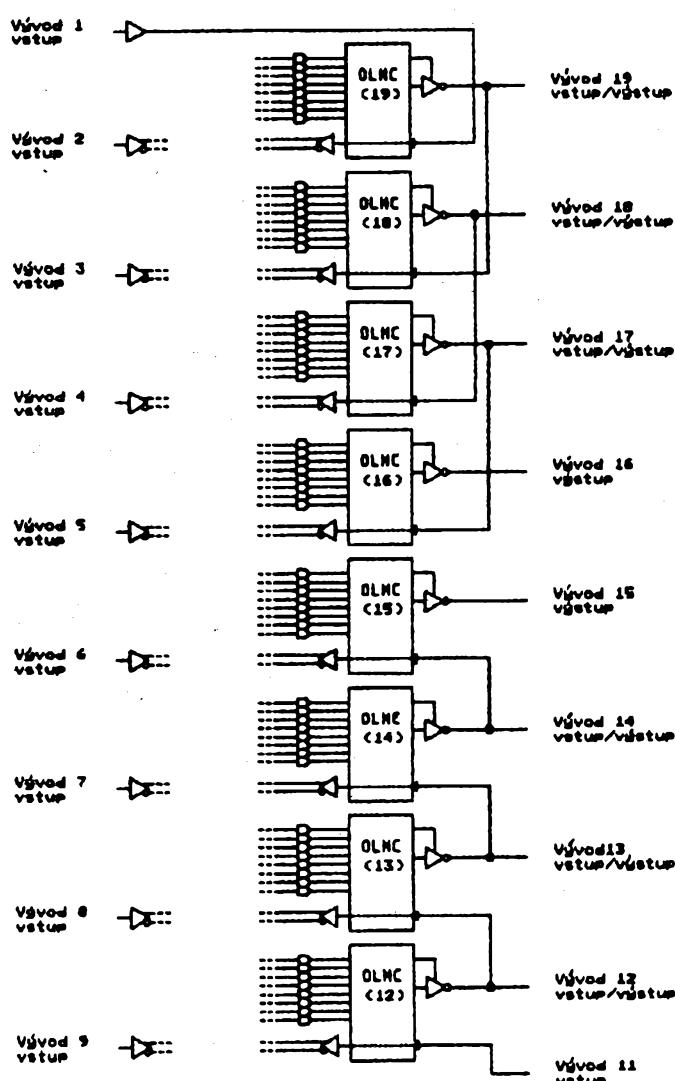


Obr. 6. Obvod GAL 16V8 v provozním módu 1

V provozním módu 2 (obr. 8, 9) je na zpětnovazební kanál každého bloku OLMC přiveden signál z vývodu přiřazeného tomuto bloku, s výjimkou krajních bloků OLMC 12 a 19, kde je situace stejná jako v módu 1. Výstup bloku OLMC může být uveden do stavu vysoké impedance nebo do aktivního stavu signálem získaným jako term v součinnovém poli, o který je ochuzena součtová část obvodu mající pak jen 7 termů. Tento mód je vhodný např. pro vytváření klopných obvodů typu RS, které mají výstupní signály přivedeny zpět na vstupy dalších logických členů.



Je-li obvod GAL naprogramován do provozního módu 3 (obr. 10, 11), pak se funkce bloků OLMC, pro něž je $AC1(n) = 1$, nelíší od funkce v módu 2. V tomto módu je však i u krajních bloků OLMC zpětná vazba vedena z vývodu přiřazených těmto blokům. U bloků OLMC naprogramovaných do výstupní varianty je signál veden na výstup přes výstupní registr tvořený klopnými obvody D se společným hodinovým vstupem vedeným z vývodu 1. Všechny výstupní zesilovače jsou v této variantě aktivovány společným signálem OE (Output Enable) z vývodu 11, všechny 8 termů je k dispozici pro vytvoření součtu. Zpětná vazba je odvozena z výstupu registru a její funkce tedy nezávisí na aktivaci výstupu. Tato varianta je vhodná pro vytváření synchronních čítačů.

Přehled možností, jak přiřadit vstupy a různé typy výstupů vývodům pouzdra GAL 16V8, je nakreslen na obr. 12. Vývody 2 až 9 mohou být jedině vstupy, všechny ostatní (kromě napájecích) mohou mít podle naprogramování dvě nebo více funkcí. Skutečnost, že v módu 1 postupuje zpětnovazební signál do obvodu jinými bloky OLMC než v módech 2 a 3, se projeví jen tehdy, když kontroluje-li návrhář soubor dat ve formátu JEDEC určený pro zavedení do programovacího přístroje, který je generován počítačem, na se němž aplikace navrhují. Tato kontrola může být užitečná pro návrháře začínající s použitím obvodů GAL, kteří si chtějí ověřit správnost jimi vytvoře-

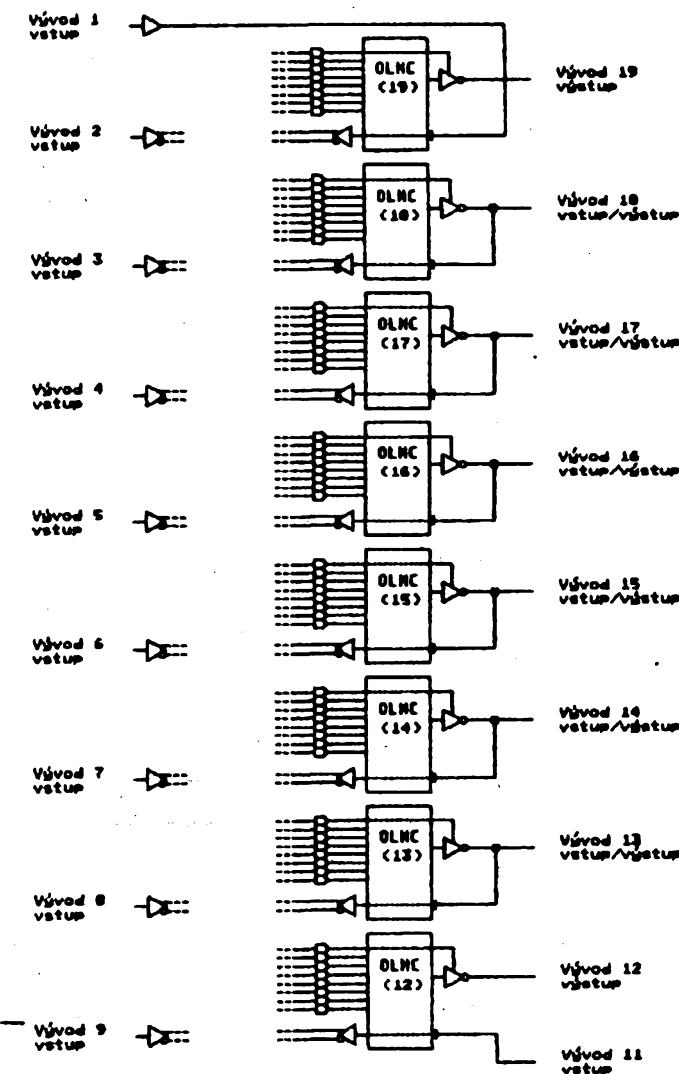

Obr. 8. Obvod GAL 16V8 v provozním
módu 2

Obr. 7. Blok OLMC(n) v provozním módu 1
(mimo n = 12 a 19)

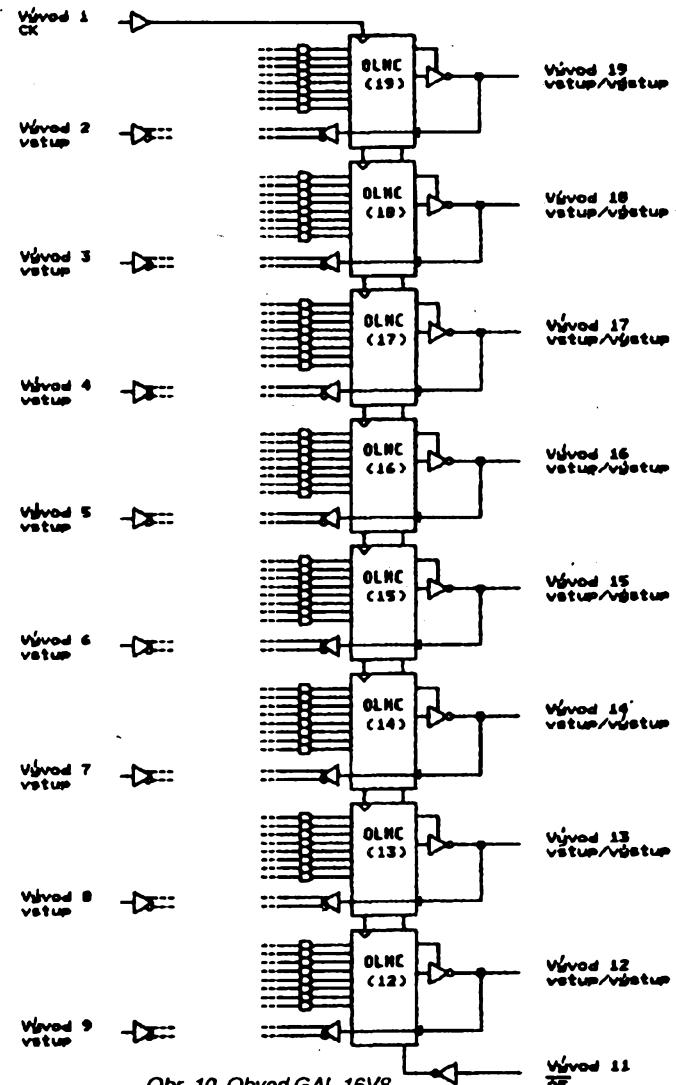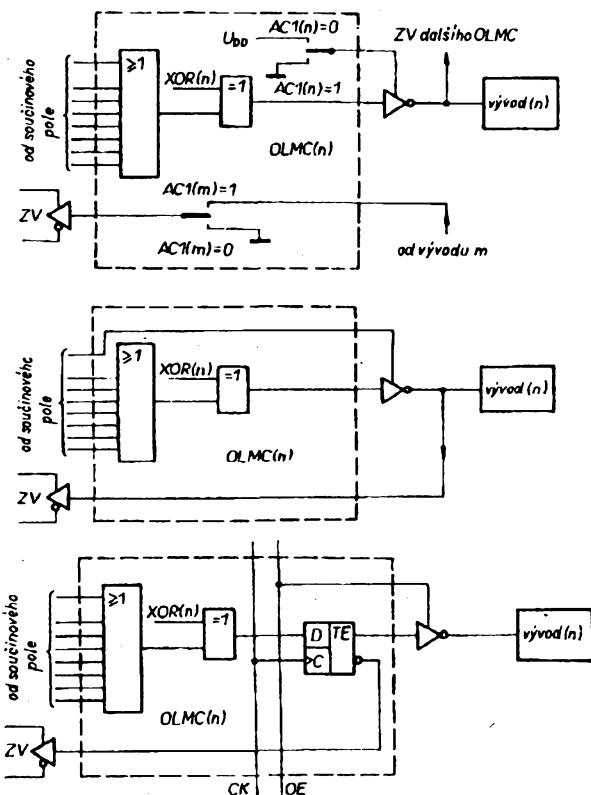

Obr. 10. Obvod GAL 16V8
v provozním módu 3

Obr. 12. Přiřazení
vývodů
u GAL 16V8:
I – vstup,
O – výstup,
T – třístatový výstup
bez ZV,
TF – třístatový výstup
se ZV, R – výstup
s registrum,
CK – hodinový výstup
registrů (mód 30),
OE – aktivace
třístatových výstupů
(mód 30)

GAL16V8		MÓD1	MÓD2	MÓD3
1	20 +5V	I	I	CK
12	19	I/O	T	I/TF/R
13	18	I/O	I/TF	I/TF/R
14	17	I/O	I/TF	I/TF/R
15	16	O	I/TF	I/TF/R
16	15	O	I/TF	I/TF/R
17	14	I/O	I/TF	I/TF/R
18	13	I/O	I/TF	I/TF/R
19	12	I/O	T	I/TF/R
10	11	I	I	OE
GND				

Obr. 9. Blok
OLMC(n)
v provozním
módu 2 (mimo
n = 12 a 19)
nebo 3I

Obr. 11. Blok
OLMC(n)
v provozním
módu 3O

něho vstupního souboru a nemají k dispozici další programové prostředky určené pro tento účel. Proto se u této problematiky dále zastavíme podrobněji.


Vlastní návrh obvodů s použitím prvků GAL se uskuteční na počítači, dnes obvykle řady PC. Existuje mnoho programových prostředků umožňujících efektivní práci s větším nebo menším komfortem, přirozeně úměrným ceně programu. Známým návrhovým systémem je např. ABEL firmy Data I/O, Tango-PLD firmy Accel Technologies, OrCAD/PLD stejnojmenné firmy nebo OPAL firmy National Semiconductor. Posledně zmíněný produkt je v zjednodušené verzi OPALjunior dostupný zdarma všem zájemcům (viz např. [5]), a proto jej zde stručně popíšeme. (Dokončení příště)



COMPUTER hobby

HARDWARE & SOFTWARE
MULTIMÉDIA

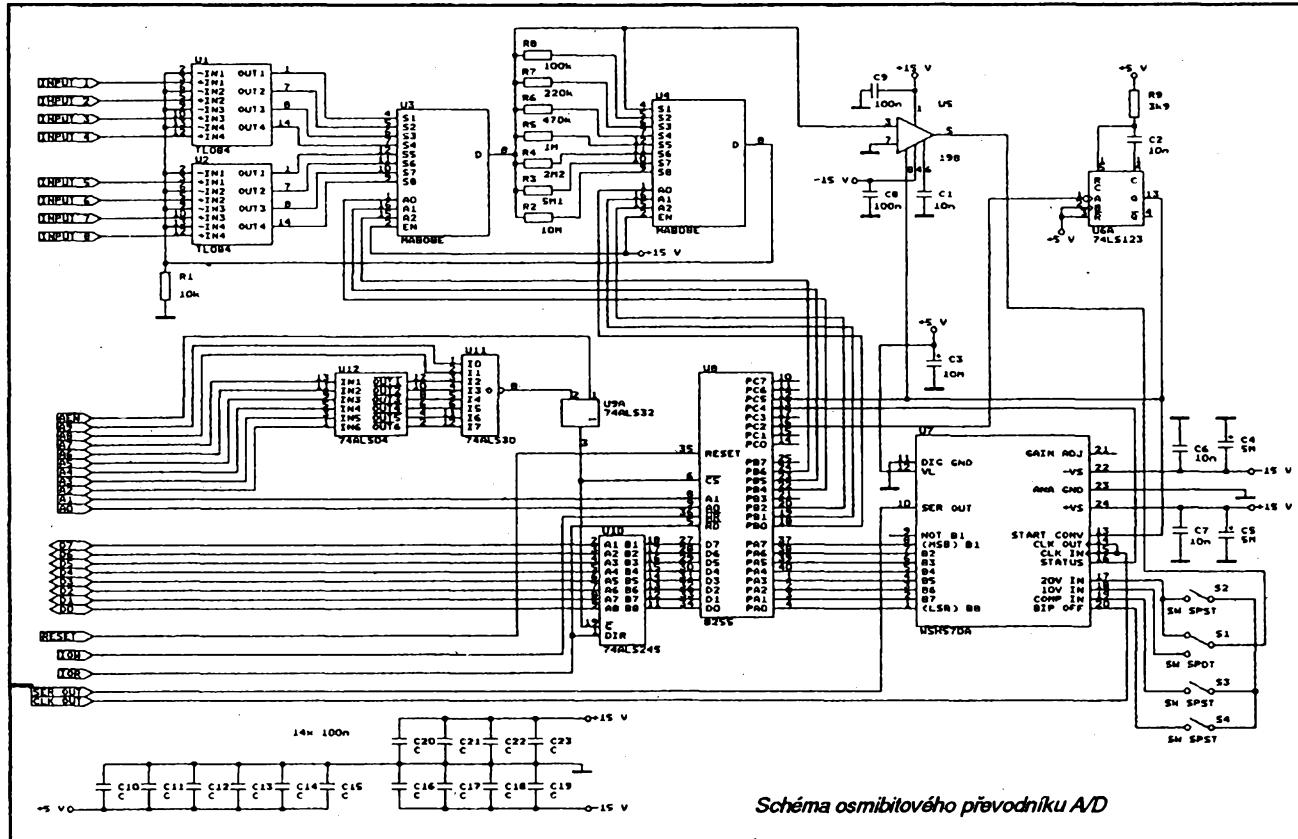Rubriku připravuje ing. Alek Myslík. Kontakt pouze písemně na adresu: INSPIRACE, V Olšinách 11, 100 00 Praha 10



OSMIBITOVÝ PŘEVODNÍK A/D

Petr Horký, Šafaříkova 889, 686 00 Uherské Hradiště

Popis činnosti

Měřicí vstupy jsou připojeny na neinvertující vstupy osmi operačních zesilovačů v IO U1, U2 typu CMOS (2 x TL084) s vysokým vstupním odporem ($10 \text{ M}\Omega$). Výstupy OZ jsou připojeny ke vstupům analogového multiplexoru MAB08E (U3), umožňujícího programově přepínat jednotlivé měřicí kanály. Bylo použito MAB16E a po úpravě řídicího programu lze připojit až 16 měřicích vstupů. Zesílení neinvertujícího zapojení OZ je řízeno přepínáním rezistorů R1 až R8 druhým multiplexerem MAB08E (U4) v rozsazích $x1$, $x10$, $x20$, $x50$, $x100$, $x200$, $x500$ a $x1000$. Odpor rezistoru Rx pro jiné zesílení lze vypočítat ze vztahu $Rx = R1 (\text{Au}-1)$.

Po zvoleném zesílení je vstupní měřený signál přiveden na vstup 3 paměťového obvodu *sample/hold* MAB198 (U5), který vystupnou hranou startovacího pulsu vzorkuje měřený signál pro jeho převod na osmibitové číslo. Kapacita paměťového kondenzátoru C1 je s ohledem na vzorkovací kmitočet 10 nF. Kondenzátor ovlivňuje přesnost

Zásuvná karta pro PC XT/AT umožňující:

- programové nastavení zesílení jednotlivých měřicích kanálů v rozsahu 1 až 1000,
- programové připojení až 8 (16) vstupů,
- vstupní odpor $10 \text{ M}\Omega$,
- nastavení unipolárního ($0 \div 5\text{V}$, $0 \div 10\text{V}$, $0 \div 20\text{V}$) nebo bipolárního ($\pm 2,5\text{V}$, $\pm 5\text{V}$, $\pm 10\text{V}$) rozsahu analogového vstupu,
- měření stejnosměrných a střídavých veličin,
- paralelní a sériový osmibitový digitální výstup,
- programové řízení vzorkovacího kmitočtu,
- maximální vzorkovací kmitočet 3 kHz (pro PC AT 16 MHz).

celého převodníku, proto musí být co nej-kvalitnější, nejlépe styroflexový. Vlastní převod měřené veličiny se uskutečňuje v hybridním approximačním osmibitovém převodníku A/D WSH570A (U7) s unipolárním nebo bipolárním vstupem a paralelním nebo sériovým výstupem. Obvod WSH570A obsahuje zdroj referenčního napětí, převodník D/A, komparátor, approximační registr a hodiny. Číselný kód je komplementární průmý binární, komplementární posunutý binární nebo komplementární doplňkový binární. Vstupní napěťové rozsahy jsou volitelné spojkami a spínači (viz Tab. 1).

Rozsah	Spojka	Vstup	Spínač
$0 \div +5\text{V}$	17-19	18	2, 3
$0 \div +10\text{V}$	-	18	-
$0 \div +20\text{V}$	-	17	1
$\pm 2,5\text{V}$	17-19-20	18	2, 3, 4
$\pm 5\text{V}$	19-20	18	3, 4
$\pm 10\text{V}$	19-20	17	1, 3, 4

Tab. 1. Nastavení spojek a spínačů

Spoje s vývodem 19 (COMP/N) musí být krátké. Chyba nuly a chyba zesílení může být vynulována tak, že mezi vývody +VS a COMP/N je zapojen rezistor 3,9 MΩ, který nastavuje souměrný obrazec kvantizačních chyb. Tento rezistor není v zapojení použit, protože je převodník kalibrován vnějšími rezistory (nastavením zesílení). Napájecí vývody musí být blokovány blízko převodníku proti zemi. Obě země (analogová A/V GND (23) a číslicová DIG GND (11)) musí být spojeny s ústřední zemí systému (nejlépe neodleptaná fólie desky plošného spoje pod převodníkem). Převodník kóduje vstupní napětí jeho postupnou approximací osmi vnitřními generovanými, binárně odstupňovanými váhami. Převod se spouští sestupnou hranou startovacího pulsu. Během převodu, signalizovaného vysokou úrovní stavového výstupu (16), vyšle převodník devět hodinových pulsů a synchronně s nimi vyšle osm datových bitů sériového výstupu (10). Paralelní výstup je během převodu neplatný. Ukončení převodu a uvolnění paralelního výstupu je signalizováno návratem stavového výstupu na nízkou úroveň. Platné datové bity paralelního výstupu jsou drženy až do dalšího převodu a jsou přivedeny na vstupní bránu A programovatelného obvodu pro paralelní vstup/výstup MH8255A (U8). Obvod je nastaven do módu 0. Jeho brána B je naprogramována jako výstupní a jsou z ní řízeny oba multiplexery (přepínání vstupů a řízení zesílení). Na bitu PC2 brány C se generuje star-

tovací impuls, jehož náběžná hrana spouští monostabilní klopový obvod M74ALS123 (U6A). Náběžná hrana výstupního impulsu z MKO spouští vzorkovací obvod S/H, se-stupná hrana převodník A/D. Impuls je také přiveden na kontrolní bit PC5. Na druhý kontrolní bit PC4 je přiveden výstup STATUS (16). Jsou-li oba kontrolní bits v log. 0 (tzn. převod ukončen), je povolen další startovací impuls. Datová sběrnice V/V obvodu 8255 je připojena přes obousměrný budič sběrnice MH74ALS245 (U10) na sběrnici BUS PC. Karta je dekodérem adresy (U12 MH74ALS04, U11 MH74ALS30 a U9 MH74ALS32) nastavena na adresy 300H až 303H, vyhrazené pro uživatelské karty. Výstup dekódéra ovládá výběrový signál CS obvodu 8255 a 74245. Napájecí napětí desky jsou +5V, +12V a -12V. Jsou oděbrány přímo z počítače, protože celá deska je řešená jako zásuvná karta do jednoho ze slotů PC.

Rídící program

Program ovládá vstupní parametry měřicí karty a záznam dat do paměti počítače. Rozsah převodníku se nastavuje ručně pomocí přepínačů. Velikost vyhrazené paměti (64 kB) lze měnit změnou parametrů konstant POLE a PRVEK. Po zadání velikosti zesílení pro jednotlivé kanály, počtu připojených kanálů, počtu vzorků a zmenšení vzorkovacího kmitočtu se naslaví kontrolní slovo obvodu 8255 CWR=98H (režim 0, brány A-vstup, B-vstup, C-vstup, CL-

výstup). Dále se nastaví oba MPX pro příslušný kanál a zesílení a je generován spouštěcí impuls. Po přečtení a uložení měřené hodnoty se testuje ukončení převodu. Cyklus se opakuje s postupným přepínáním připojených kanálů až do načítání zadaného počtu vzorků, nebo do stisknutí jakékoli klávesy. Získaná data lze přečíst a uložit na disketu. Maximální vzorkovací kmitočet je odvozen od pracovního kmitočtu PC a lze ho nastavovat (snížovat) programově zavedením zpoždění v milisekundách. Zvýšení kmitočtu je možné přepsáním příslušné procedury do assembleru.

Oživení

Oživení celé desky je jednoduché a lze ho zvládnout s použitím základních měřicích přístrojů. Nejdříve osadíme dekodér adresy, budič sběrnice a paralelní obvod V/V. Bitsy PC4 (13), PC5 (12) a bránu A (PA0 až PA7) připojíme na zem. Po spuštění programu musí mít uložená data hodnotu 0. Připojením brány A na +5V budou mít data hodnotu 255. Dále osadíme převodník A/D, obvod S/H, MKO a spínače S1 až S4. Přivedením kontrolních stejnosměrných napětí na vstup 3 obvodu MAB198 a kombinací spínačů podle Tab. 1 zkонтrolujeme po spuštění programu funkci převodníku A/D a obvodu S/H. Je-li vše v pořádku, osadíme zbývající součástky a odpovídající trimry R2 až R8 nastavíme požadované zesílení OZ. Při programové úpravě dat není přesné nastavení nutné.

VÝPIS JEDNODUCHÉHO OBSLUŽNÉHO PROGRAMU K OSMIBITOVÉMU PŘEVODNÍKU A/D

```

Program A_D_PREVODNIK;
uses Crt,Dos;
label 1;
const POLE=2;
  PRVEK=32768;
type Ukazatel^=Položka;
  Položka=Record
    PR: Array[0..PRVEK] of Byte;
  end;
var AD,K,ZE,Disk,Vst:Byte;
  Km,I,Zes:Integer;
  ZD,UV,VZ,PV:LongInt;
  D,P:Char;
  Gi:Text;
  Exsoub,Name:String[79];
  PO: Array[0..POLE] of Ukazatel;
($SM 16384,0,655360)
Begin
repeat
  ClrScr;
  I:=0;
  for I:=0 to POLE do New(Po[I]);
  writeln(' *****');
  writeln(' OBSLUZNY PROGRAM PRO ');
  writeln(' INTERFEJSOU KARTU OSMBITOVEHO ');
  writeln(' MERICHO A/D PREVODNIKU ');
  writeln(' K POCITACUM PC/XT,AT ');
  writeln(' ');
  writeln(' (c) Petr HORKY 3.10.1991 ');
  writeln(' *****');
  write(' ZESILENI VSECH VSTUPU (1 az 10001000) : ');
  readln(Zes);
  case Zes of
  1:ZE:= 0;
  10:ZE:= 1;
  20:ZE:= 2;
  50:ZE:= 3;
  100:ZE:= 4;
  200:ZE:= 5;
  500:ZE:= 6;
  1000:ZE:= 7
  end;
  write('POCET PRIPOJENYCH VSTUPU (1-8) : ');
  readln(Vst);
  write('POCET VZORKU JEDNOHO VSTUPU : ');
  readln(VZ);
  write('SNIZENI VZORK.KMITOCTU : ');
  readln(Km);

Port[$303]:= $98; (* C W R *)
PV:=0;writeln;:=WhereY;
writeln(' Cekam na spusteni ...');readln;
GotoXY(1,1);
writeln(' *** PROBIHA VZORKOVANI ***');
repeat
  K:=0;
  repeat
    AD:=K+ZE; (* ADRESA PRO ZADANE ZESILENI
                  A POCET VSTUPU *)
    Port[$301]:=AD; (* BRANA B *)
    Port[$302]:=0;
    Port[$302]:=4; (* START IMPULS - BRANA C *)
    Port[$302]:=0;
    Delay(Km);
    repeat
      until Byte(Port[$302] and $30)=0;
      (* KONTROLA BITU *)
      Po[PV div PRVEK]^ .PR[PV mod PRVEK]:=Port[$300];
      (* UKLADANI DAT *)
      Inc(PV);
      Inc(K,16);
      until K=16*Vst;
      until (PV=VZ*Vst) or KeyPressed;
      if PV<VZ*Vst then P:=ReadKey;
      GotoXY(1,1);
      writeln(' *** PV VZORKOVANI UKONCENO *** ');
      writeln;writeln;
      write(' CHCES VYPSAT DATA ? (Y/N) ');
      readln(P);
      ZD:=0;
      if (P='Y') or (P='y') then
        begin (* VYPIS DAT *)
          writeln;
          repeat
            I:=0;
            repeat
              write(Po[ZD div PRVEK]^ .PR[ZD mod PRVEK], );
              Inc(ZD);
              Inc(I);
              until I=Vst;
              writeln;
              until (PV=ZD) or KeyPressed;
              if (ZD>PV) and (ZD>0) then P:=ReadKey;
            end;writeln;
            write(' CHCES ULOZIT DATA NA DISK ? (Y/N) ');
            readln(P);
            if (P='Y') or (P='y') then
              begin (* ZAPISUJ DATA NA DISK *)
                Name:=D+P+Name;
                Assign(Gi,Name);
                Rewrite(Gi);
                writeln;
                writeln(' *** ZAPISUJ DATA NA DISK *** ');
                repeat
                  write(Gi,PO[UV div 32767]^ .PR[UV mod 32767], );
                  Inc(UV);
                  until (UV>PV) or (DiskFree(Disk) div 1024=0);
                  Close(Gi);
                  writeln(' *** DATA ULOZENA NA DISK *** ');
                end;
                Release(HepOrg);
              end;writeln;
            write(' DALSI VZORKOVANI ? (Y/N) ');
            readln(P);
            until (P='N') or (P='n');
          end;
        end;
      end;
    end;
  end;
end;

```

Připravuje MITE Hradec Králové, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

(Dokončení)

Programové zabezpečení

Protože oblast nasazení univerzálního mikropočítače UCB51 vyžaduje minimalizaci příkonu, nedisponuje UCB51 žádnou přídavnou elektronikou a tím ani vnitřním monitorem. Aplikační program je nutné odladit na jiném mikropočítači (např. PC) a po odladění naprogramovat do paměti EPROM (DS1) nebo do vnitřní paměti EPROM mikrokontroléru.

Spojení s mikropočítačem UCB51 zabezpečí na straně osobního počítače běžný sériový port COM a příslušný komunikační program. Sériový kanál mikropočítače UCB51 musí být přizpůsoben stykovému systému sériového portu COM počítače PC, nejlépe modulem M232R [3]. Pak postačí propojit M232R s PC kabelem ukončeným odpovídajícími konektory.

Pro vývoj aplikačního programu je charakteristický následující postup :

1) zápis programu v assembleru nebo v programovacím jazyku komilačního typu,

2) překlad programu a jeho sestavení do spustitelného modulu programovacími nástroji na počítači PC (překladače XASM51, C51, PLM51) [4],

3) odladění programu buď simulátorem SIM51 nebo simulačním emulátorem SiCE51, obvodovým emulátorem BICE51 nebo ICEPETII 51 [5],[6],

4) naprogramování ověřeného programu do paměti EPROM (programátor/tester ALL03) [7].


UCB80 po roce

Některé z aplikací, v nichž se v průběhu uplynulého roku uplatnil univerzální mikropočítač UCB80 [1], se vyznačovaly značnými nároky na minimální spotřebu UCB80 ze zdroje napájecího napětí 5V. Optimalizaci, jejíž výsledky jsou shrnuty v následujících odstavcích, byly uspokojeny i tyto požadavky.

Úsporné obvody

První možností optimalizace UCB80 z hlediska příkonu je použití alternativních integrovaných obvodů s nižší spotřebou, které jsou funkčně i uspořádáním vývodů kompatibilní se základními typy.

Rozhodující úsporu přináší nahrazení programovatelného logického obvodu GAL16V8 ve funkci dekodéru DD3. Výrobci zaručují spotřebu GAL16V8 v nejlepším případě (u verze GAL16V8-25Q) pod hranicí 55 mA (při kmitočtu změn signálů 15 MHz). Z technicky a cenově dostupných možností byl na pozici DD3 ověřen a je alternativně nabízen programovatelný logický obvod typu 85C220

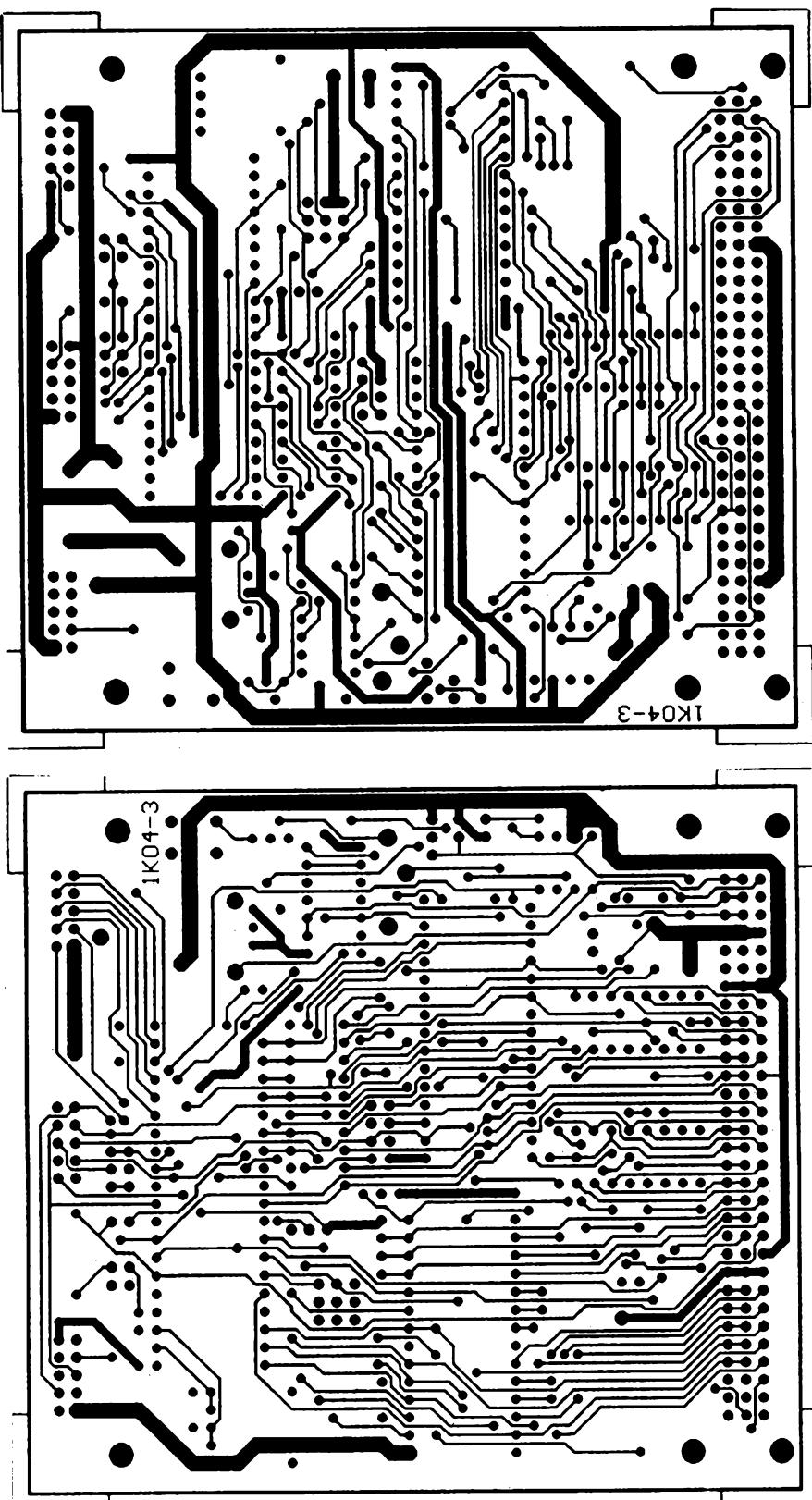

Obr. 3. Obrazce plošných spojů desky univerzálního mikropočítače UCB51

z rodiny μPLD firmy Intel [8]. Na rozdíl od standardních obvodů typu GAL je 85C220 vybaven programovatelným bitem TURBO. Je-li TURBO=OFF, ob-

vod 85C220 pracuje v energeticky úsporném režimu, v kterém je automaticky uváděn do pohotovostního stavu (*standby mode*), uplyne-li od poslední

změny signálů na jeho vstupech doba delší než 75 ns. V tomto stavu má obvod 85C220 spotřebu typicky 50 µA, nejvýše 100 µA.

Z pohledu praktického použití je dále užitečné vzít v úvahu, že naprogramovanou funkci 85C220 nelze zrušit elektricky. Základním stavebním kamenem obvodů Intel řady µPLD je totiž buňka EPROM a proto jsou modifikovatelné jen postupy uplatňovanými u paměti EPROM. Vzhledem k významné vyšší ceně provedení D85C220-66 v keramickém pouzdře je účelné ověřit případnou variantní logickou funkci dekodéru DD3 nejdříve obvodem GAL16V8 a pro definitivní verzi použít levnější, jednou programovatelné provedení P85C220-66 v plastovém pouzdře. Tím se náklady na pořízení univerzálního mikropočítače UCB80 nezvýší o více než 10 %.


Dalšího snížení spotřeby mikropočítače UCB80 lze dosáhnout aplikací nových verzí paměti (např. National Semiconductor NM271LC256) a dohlížecího obvodu MAX690A, který má ve srovnání se svým předchůdcem MAX690 spotřebu desetkrát menší, typicky 500 µA.

Úsporné módy

Druhou cestou, vedoucí ke snížení spotřeby univerzálního mikropočítače UCB80 v některých aplikacích, je využití úsporných módů centrálního integrovaného obvodu Z84C13 ve stavu HALT. Jak již bylo zmíněno v [9], obvod Z84C13 se může nacházet po provedení instrukce HALT v jednom ze čtyř operačních módů, které se liší aktivitou jeho jednotlivých částí a v důsledku toho i spotřebou ze zdroje napájecího napětí 5 V. Přehled o funkci generátoru a řadiče takto vracího kmitočtu (CGC), procesoru (CPU), části CTC a SIO, dohlížecího časovače (WDT) a výstupu CLKOUT z obvodu Z84C13 (vývod 66) ve všech operačních módech podává Tab. 5 (aktivní činnost je vyznačena písmenem A, stav nečinnosti pomlčkou). V tabulce jsou připojeny údaje maximální spotřeby obvodu Z84C13 podle nejnovějšího dostupného pramenu [10], které platí pro takto vracího kmitočet 6 MHz.

Operační mód, v němž se Z84C13 bude po provedení instrukce HALT nacházet, je určen předcházejícím zápisem příslušných kódů do interních řídicích registrů WDTMR a WDTCR. Do normálního operačního režimu může být Z84C13 převeden ze stavu HALT ve všech případech buď signálem /RESET nebo jedním ze signálů pro vyvolání přerušení (/NMI a /INT). Úplné informace o technických a programových náležitostech využití operačních módů se sníženým příkonem obsahují průvodní dokumentace mikropočítače UCB80.

Aby mohl být univerzální mikropočítač UCB80 provozován ve všech úsporných módech, byla v jeho zapojení provedena nezbytná změna - viz dílčí schéma zapojení na obr. 4. Úprava je uplatněna na nové desce plošných spojů 2N03-1 druhé verze mikropočítače UCB80 (označení UCB80-2).

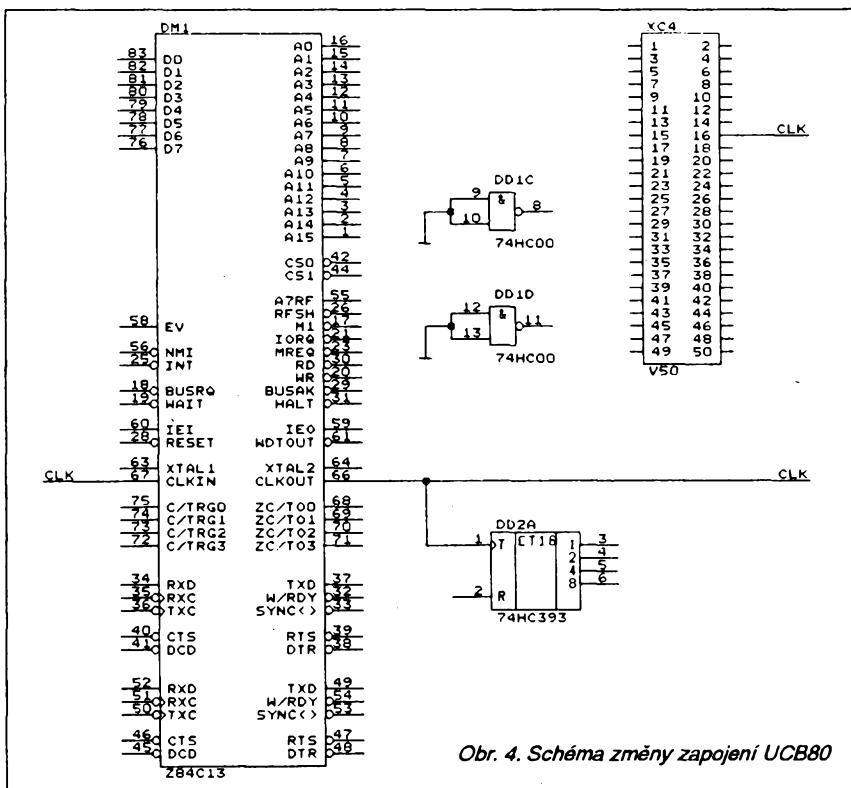

Obr. 4. Schéma změny zapojení UCB80

mód	CGC	CPU	CTC	SIO	WDT	CLKOUT	icc
RUN	A	A	A	A	A	A	30 mA
IDLE2	A	-	A	-	-	A	
IDLE1	A	-	-	-	-	-	4 mA
STOP	-	-	-	-	-	-	50 µA

Tab. 5. Aktivita částí obvodu Z84C13 v režimu HALT

DD3 ftakt [MHz]	GAL16V8A-25LP	D85C220-66
2,4576	4,9152	2,4576
RUN	50 mA	58 mA
IDLE2	44 mA	46 mA
IDLE1	42 mA	42 mA
STOP	41 mA	41 mA

Tab. 6. Spotřeba mikropočítače UCB80-2

Celkový přehled o energetických náročích univerzálního mikropočítače UCB80-2 jsou v Tab. 6. Uvedené hodnoty jsou získané měřením na jednom exempláři UCB80-2 bez dohlížecího obvodu DD4 (MAX690) s rozpojenou propojkou X7 (nezapojený dělič pro monitrování výpadku napájecího napětí 5 V). Údaje v prvním řádku tabulky platí i pro normální operační režim UCB80-2. Další údaje jsou pak výzvou k aplikaci univerzálního mikropočítače UCB80-2 v mobilních a na síťovém napájení nezávislých zařízeních.

Další desky systému UCB

V dalším pokračování seriálu článků budou uvedeny desky a části systému univerzálních mikropočítačů UCB, které vznikly na základě řešení konkrétních aplikací.

Literatura

- [1] Netuka, J.: Univerzální mikropočítač UCB80. Amatérské rádio A, 1992, č. 5, s. 209 - 212, č. 6, s. 257 - 259.

[2] Intel Co., Santa Clara. Embedded Microcontrollers and Processors Vol. I. 1992, 1518 s.

[3] Netuka, J.: Integrovaný obvod MAX232. Amatérské rádio A, č. 2/1992, s. 68-69.

[4] 2500AD Software Inc.: C51 Compiler, Volume I, II, III. 1992.

[5] MITE Hradec Králové s.r.o.: Uživatelská příručka univerzálního programátoru/testeru ALL03A, 1993.

[6] MITE Hradec Králové s.r.o.: Uživatelská příručka simulaciálního programu SIM51, 1991.

[7] MITE Hradec Králové s.r.o.: Uživatelská příručka simulaciálního emulátoru SICE51, 1992.

[8] Intel Co., Santa Clara. Programmable Logic. 1991, 624 s.

[9] Netuka, J.: Nové integrované obvody z rodiny mikroprocesoru Z80. Amatérské rádio A, 1992, č. 3, s. 115 - 117.

[10] Zilog, Inc., Campbell: Volume I Databook. Microprocessors and Peripherals. 1992, 1324 s.



MULTIMÉDIA

PRAVIDELNÁ ČÁST COMPUTER HOBBY, PŘIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU OPTOMEDIA

Chcete se seznámit s hudbou, a nevíte jak a odkud začít? Zda se máte učit noty, nebo historii, a jak se orientovat v množství hudebních skladatelů a skladeb? A kde najít vhodného učitele (a kolik to asi bude stát peněz...)? Vaším učitelem může být i v tomto případě Váš „univerzální přítel“, Váš počítač. A „ducha“ mu vdechne pro tento případ výukový program

UČITEL HUDBY

Je to velmi pěkně a s láskou k hudbě vytvořený interaktivní program, který Vás v kombinacích textu, grafiky a hlavně hudebních ukázek zasvětí do všeho výše vyjmenovaného. *Music Mentor* byl vytvořen, aby Vás zábavnou formou uvedl do

CLASSICAL MUSIC MELODY • RHYTHM • HARMONY • TIMBRE • TEXTURE • FORM

Variation 1 Counter-melody added. Play
Variation 2 Minor key and other modulations. Play
Variation 3 New instrumentation, theme in sixteenth notes, and a new countermelody. Play
Variation 4 Grandiose accompaniment for the grand finale. Stop

It's good to keep your theme simple so you can spell it up later.

Back to Basics To Session Prev Main Screen Next

základních konceptů, na kterých je hudba postavena, a seznámil Vás stručně s historii „západní“ hudby. Je ideální pro začátečníky, ale velmi zajímavý pro každého.

Všechny hudební ukázky jsou v *MIDI souborech*. MIDI (zkratka z *Musical Instrument Digital Interface*) je standard pro vzájemnou komunikaci hudebních nástrojů a počítačů. Soubory MIDI neobsahují přímo hudbu, ale všechny technické údaje k její reprodukci prostřednictvím nástrojů popř. syntezátoru. A protože jednoduchý syntezátor obsahuje i prakticky každá zvuková karta do počítače (Sound Blaster ap.), ve spojení s touto kartou zajistí MIDI soubory reprodukci zaznamenané skladby.

Ve srovnání s přímým digitálním záznamem hudby, který hudbu přímo obsahuje, obsahují MIDI soubory přesný návod, jak hudbu znova vytvořit. Je to podobný rozdíl, jako mezi obráz-

THE BASICS OF MUSIC MELODY • RHYTHM • HARMONY • TIMBRE • TEXTURE • FORM

Scales as Tools for Composition

Clearly, the choice of notes that you make when composing a melody will impact the success of your attempt at melody writing.

Composers have frequently based their melodies on these preexisting logical organizations of pitches known as scales. The choice of scale is naturally related to the objectives of the composer.

There are many types of scales, each with its own unique color or flavor. Explore the following scales. As you listen to each scale, imagine what a melody might sound like if it used the notes of that scale.

Major Scale (starting on C) Play
Natural Minor Scale (starting on C) Play
Blues Derived Scale (starting on C) Play

History To Session Prev Main Screen Next

To explore Music Mentor, click one of the buttons on this panel and then click one of the buttons that pops up alongside.

Classics Early Music Baroque Classical Romantic Modern

To quit, choose Exit from the File menu

MUSIC MENTOR™

Romantic Melody Rhythm Harmony Timbre Texture Form

kem bitmapovým a vektorovým. Bitmapový obrázek přenáší hotový obrazec přímo v jeho grafické podobě, rozdelený na malé kousíčky (stejně tak digitální audio). Vektorový obrázek obsahuje přesný popis, jak obrázek vytvořit (stejně tak MIDI).

Výplývá z toho jedna velká výhoda, a to mnohem méně spotřebované paměti. Také celý *Učitel hudby* je na dvou 3,5" disketách. Instaluje se na pevný disk počítače, a to je další výhoda - nemusí „chodit“ pro hudební ukázky na CD-ROM, jak bývá zvykem, a nevznikají tak ztrátové časy, způsobené pomalejším přístupem na CD-ROM.

Největší výhodou MIDI souborů však je jejich modifikovatelnost. S vhodným softwarem můžete z MIDI souboru odvodit notový zápis, oddělit a zaměnit jednotlivé nástroje, měnit tónunu, tempo a všechny další parametry skladby.

THE BASICS OF MUSIC MELODY • RHYTHM • HARMONY • TIMBRE • TEXTURE • FORM

The Rhythmic Component of Melody

Perhaps the previous string of pitches would sound more melodic if it had a clear rhythmic pattern. Let's try this well-known rhythmic pattern.

Play

Can you guess what tune this rhythmic pattern comes from?

Here is the original tune that used this rhythm:

Play

History To Session Prev Main Screen Next

A protože takový software je s *Učitelem hudby* dodáván (*Midisoft Recording Session*), máte možnost jednotlivé ukázky nejen poslouchat (a libovolně krát opakovat či přerušovat), ale i sledovat jejich notový záznam, poslouchat jenom některé nástroje, prostě zevrubně je studovat.

„Když jsme se rozhodli vytvořit učitele hudby,“ píše autoři v úvodu, „měli jsme tři základní cíle:


- 1) zavést lidi do tajů hudby zábavnou formou,
- 2) ukázat na některé podobnosti mezi starou a moderní hudbou,
- 3) vysvětlit hudbu z hlediska kompozice (na rozdíl od čistě teoretického nebo historického pojetí) s nadějí, že se potom některí pustí do vlastního tvorění.“

Učitel hudby je postaven na šesti základních řekněme vlastnostech hudby - melodie, rytmus, harmonie, barva, skladba a forma. Má dvě základní sekce - *Basics* (Základy) a *History* (Historie). Základy obsahují šest částí, ve kterých jsou jednot-

livé vlastnosti podrobně charakterizovány. Historie se pak dívá na tyto vlastnosti v kontextu (z hlediska hudby) pěti historických období - ranné (cca 600 až 1600), barokní (cca 1600 až 1750), klasické (1750 až 1820), romantické (1820 až 1910) a moderní (1910 až současnost). Základní ideou je dojít k pochopení, jak lidé užívají jednotlivé prvky (melodie, rytmus, ...), jednotlivě i v součinnosti, k tvoření hudby. Např. v Základech, v kapitole Harmonie, se dozvite co je to harmonie, zatímco v Historii, v kapitole Romantická hudba - harmonie se dozvite, jak harmonii používali skladatelé romantické hudby.

Učitel hudby obsahuje i zvláštní kapitolu o notovém zápisu. Má pomocí těm, kteří neznají noty, k základnímu porozumění příkladům, použitým v programu.

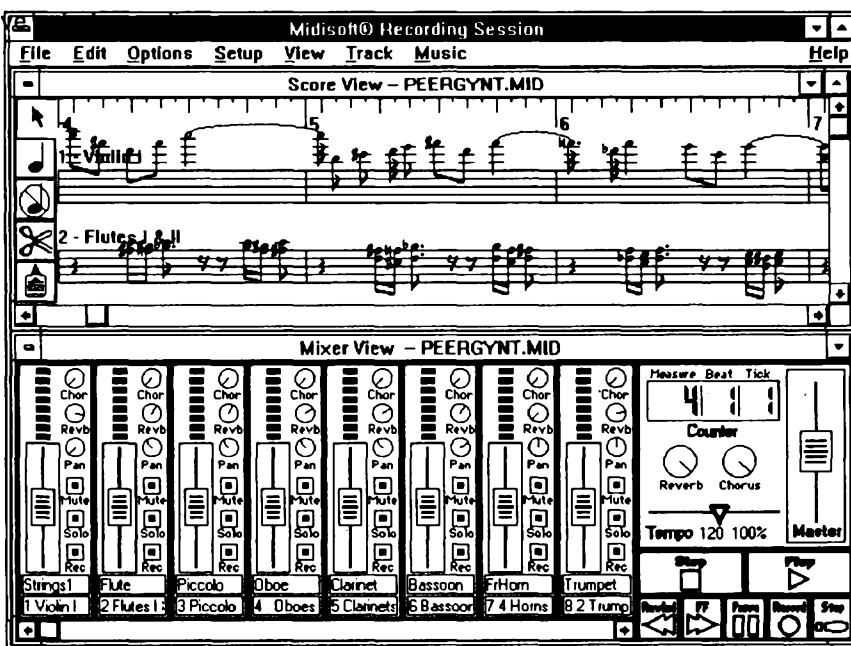V programu se můžete pohybovat volně podle vlastního zájmu. Zvolíte si kteroukoli část a v té pak můžete obvyklým způsobem „listovat“ dopředu i zpět. Z kteréhokoli místa pak můžete vyvolat editační program pro MIDI soubory, studovat jejich notový záznam a jakkoli s nimi experimentovat.



Program pro práci s MIDI soubory (použitelný samozřejmě i samostatně) si zaslouží zvláštní popis a vrátíme se k němu v některé z dalších rubrik. Pro nalákaní alespoň obrazovka s notovým zápisem a velkým mixážním pultem.

The San Diego Zoo® Presents THE ANIMALS!™ A True Multimedia Experience



CD-ROM *The Animals* je zatím asi nejúplnejší demonstrace možností multimédií, kterou jsem měl možnost vidět. Zavede Vás na prohlídku zoologické zahrady v San Diegu v USA, která patří mezi největší a nejznámější.

Záleží na Vás, jaký způsob prohlídky si vyberete. Můžete se ukázněně vydat s průvodcem na seznámení se se zoologickou zahradou, abyste získali


celkový přehled kde je co. Nebo si můžete rovnou vybrat z hezké barevné mapky přírodní oblast - zoologická zahrada má kousek savany, kousek stepi, kus dešťového pralesa nebo zase močál ... Najdete tam samozřejmě odpovídající zvířata či ptáky. Můžete ale hledat i podle abecedy a vybrat si podle jména některého z více než dvou set prezentovaných živočichů. Kybranému

tvoru pak dostanete množství informací, mezi kterými si můžete vybrat pomocí názorných ikon na okrajích obrazovky. Jsou mezi nimi základní údaje, popis, charakteristika životního prostředí, mapa výskytu na Zemi, řada obrázků (tak 3 až 10 ke každému druhu), nahrávka vydávaných zvuků (ne ke každému, ale k většině), k mnoha i krátký videozáznam (5 až 20 sekund) se zvukovým doprovodem z jejich života. Popis je dost podrobný, k mnoha tvorům jsou uvedeny i různé zajímavé historky a obvykle je k dispozici i jednoduchý popis pro děti.

Všechny údaje jsou dobře zorganizovány v databázi, takže můžete libovolně vyhledávat podle čehokoliv (prostředí, místo výskytu, druh ...) Máte k dispozici i seznamy všech obrázků, videozáznamů, zvuků ap.

Přestože program po instalaci základního jádra na pevný disk vybírá potřebné údaje z CD-ROM, je to poměrně rychlé a nemusíte na změnu obrazovek příliš dlouho čekat. Je to pěkný biograf v počítači ...

A. M.

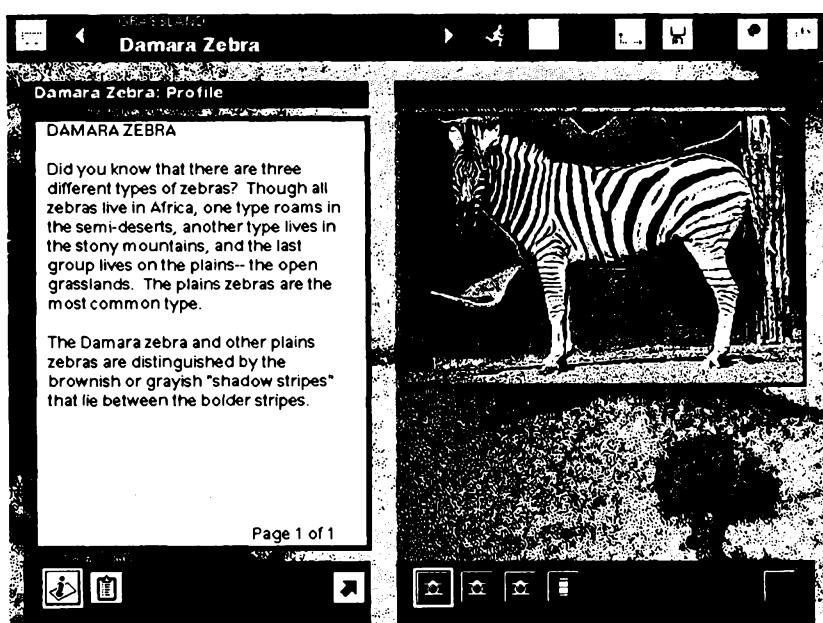

OPTOMEDIA
DIVIZE PLUS SPOL. S R.O.
Letenské náměstí 5, 170 00 Praha 7
tel. (02) 37 54 69, fax (02) 37 49 69



VOLNĚ ŠÍŘENÉ PROGRAMY

ČÁST COMPUTER HOBBY PŘIPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ

PC-OUTLINE

Autor: Brown Bag Software, 2155 South Bascom Ave, Campbell CA 95008, USA.

HW/SW požadavky: PC XT/AT, 128 kB RAM, DOS 2.x.

PC-Outline je program pro tvoření struktur, osnov, plánů. Umožňuje vám náhodně vkládat nejrůznější informace a potom je organizovat do hierarchických struktur. Když jsou informace zorganizovány, můžete je pak prohlížet mnoha různými způsoby a přecházet plynule mezi jednotlivými úrovněmi. Jednoduchými postupy můžete informace a celé jejich soubory (struktury) přesouvat, kopírovat, tisknout nebo přenášet do vašeho oblíbeného textového editoru. *PC-Outline* je obzvlášť vhodný pro zpracování úloh typu seznam úkolů (a podúkolů) nebo plánování projektu.

Program lze spustit i jako rezidentní, v tom případě zabírá v paměti RAM asi 90 kB.

Základními vlastnostmi programu *PC-Outline* jsou:


- hierarchické struktury,
- odpovídající grafické strukturování
- textu (posouvání začátku odstavců),
- možnost „schovat“ a znova vyvolat kteroukoli část nebo úroveň strukturovaného textu,
- výkonné nástroje pro re-organizaci struktur.

Dále program skýtá:

- automatické číslování a volbu jeho typu,
- snadno ovladatelná pull-down menu,
- možnost libovolně dlouhých vstupů,
- automatickou úpravu odstavců,
- nastavování tabulátorů, okrajů a zárovnávání,
- vyhledávání a nahrazování, třídění,
- podmíněné a „tvrdé“ stránkování,
- operace s bloky,
- nastavení tiskárny a formátu pro tisk,
- až 9 oken současně na obrazovce se zcela nezávislými texty, s možností nastavit jejich velikost a polohu,
- jediným stiskem zvětšení kteréhokoli okna na celou obrazovku,
- možnost kopírovat nebo přesouvat navzájem obsahy jednotlivých oken,
- makra,
- kopírování textu z/do jiných programů současně spuštěných,

Na první pohled není asi zcela zřejmá „síla“ tohoto programu, ale je to - když se naučíte využívat všechno jeho možností - velmi mocný pomocník ve veškeré osobní i pracovní agendě.

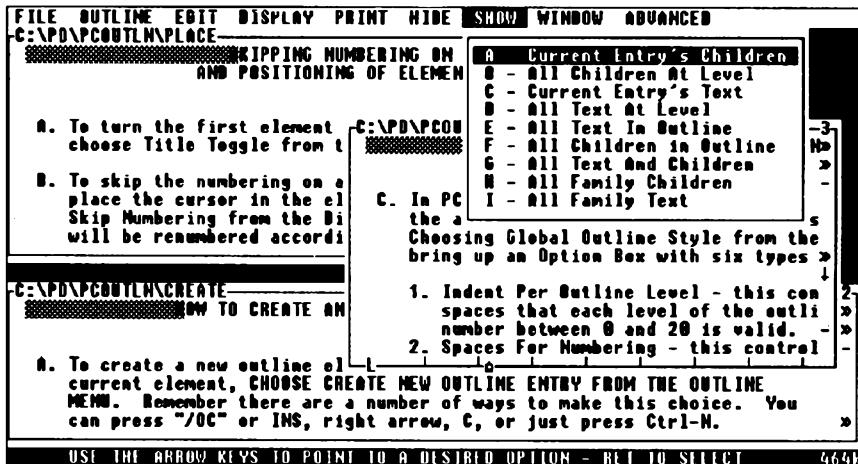Program samotný má 75 kB, je k němu ještě několik dalších utilit, dokumentace a vzorový strukturovaný text (návod). Registrovační poplatek je 25 \$, program je z CD-ROM Bonanza.



Obrazovka *PC-Outline* s několika otevřenými okny

ONE TO ONE

Autor: Digital Transit, 3360 Township Road, Antioch, TN 37013, USA.

HW/SW požadavky: PC XT/AT, RAM 192 kB, port RS232, Hayes modem, telefonní linka.

One to One je komunikační program navržený pro ty, kteří komunikují občas se svými přáteli prostřednictvím počítače a telefonní linky. Množství existujících dokonalých komunikačních programů poskytuje perfektní služby pro přístup do BBS, informačních sítí, databází ap., ale trochu selhávají, když dva lidé chtějí jen tak přátelsky komunikovat prostřednictvím klávesnice a monitoru počítače přes telefonní linku. *One to One* je první komunikační program, který se snaží využít téměř potřebám vstříc. Co umí tento program na rozdíl od ostatních?

- psát sdělení v obou směrech i když přitom probíhá výměna dat,
- nemůže dojít k pomíchání předávaných textů, odesílaný i přijímaný text mají svá vlastní okna,
- vy i vás přítel můžete zároveň sledovat na obrazovce stejný text,
- je bezkonkurenčně lacný - pouhých 15 až 20 \$.

Program nastavíte do souladu se svým modemem stejně jako jakýkoliv jiný komunikační program. Základní nastavení vyhoví ve většině případů a nemusíte ho pro začátek měnit. Nastavení se dá snadno změnit v případě potřeby (např. zavolá někdo, kdo má jinak nastavený modem než vy). Omezením je, že program používá výhradně formát 8 data bitů, 1 stop bit a žádný paritní bit.

One to One se ovládá ze systému několika menu, všechny funkce však jsou ovladatelné i z klávesnice bez „rozbalení“ jediného menu. Při vaší komunikaci s přítelem je každý stisk klávesy odesílan okamžitě a ve stejně časové

posloupnosti se objevují znaky na jeho obrazovce. Nevždy je to pro vás výhodné - a proto máte možnost zvolit *Chat mode*, při které se vytvoří buffer a všechno, co napišete, je odesláno až po stisknutí *Enter* (tj. můžete opravovat, přepisovat, vylepšovat). Pro usnadnění komunikace si můžete vytvořit sadu často používaných frází, každou z nich přidat stiskem Ctrl+nejaké písmeno a sestavit s ní list. Pak stačí při komunikaci stisknout *Ctrl+písmeno* a automaticky se vypíše celý text. Pro volbu telefonních čísel je k dispozici adresář s automatickou volbou a samozřejmě i volba z klávesnice. Program umí i přecházet z rozhovoru na počítačovou komunikaci a naopak, aniž by bylo nutné zavěsit a znova volit.

Tolik snad ve stručnosti pro představení tohoto přátelského programku. Zabere 66 kB (+ potřebná dokumentace ap.), registrační poplatek je 15 až 20 \$ a je z CD-ROM Bonanza.


WINTUTOR

Autor: Michael Burton, 15540 Boot Hill Rd., Hayden Lake, ID 83835, USA, tel. (208)772-9347.

HW/SW požadavky: Turbo Pascal.

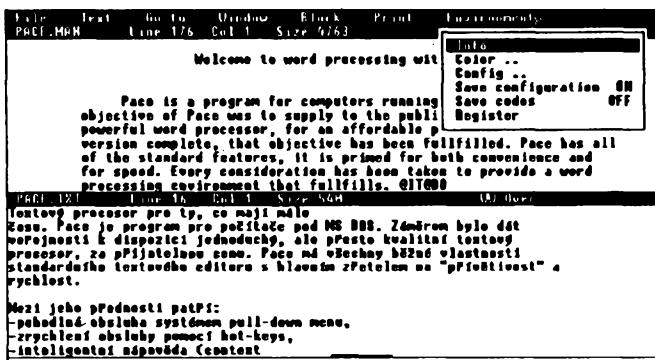Autor dává půvabným způsobem k dispozici soubor procedur pro vytváření okénk v Turbo Pascalu. Okénka mohou mít velikost od 2x2 do 80x25, li-





Obrazovka textového editoru PACE s otevřenými dvěma okny

bovolnou barvu a různé druhy rámečků. V okénku mohou být používány běžné procedury *textcolor* a *textbackground* pro změnu barev textu a jeho pozadí. Soubor sestává ze čtyř hlavních procedur - *initwind*, *makewindo*, *removewindo* a *titlewindo*. Jejich názvy již napovídají, co je jejich obsahem. Současně může být na obrazovce až 30 okének, teoretické maximum je 255.

Onen půvabný způsob tkví v tom, že celý manuálek (návod k použití) je zároveň demo programem a jednotlivé kapitolky jsou prezentovány vždy v jinak velkém, jinak barevném a jinak orámovaném okně, čímž přímo předvádějí možnosti předkládaných procedur.

Program je zřejmě freeware, nikde není zmínka o nějakém placení. Je z CD-ROM Bonanza.

PACE

Autor: Mark Tigges, 2925 Altamont Cr., West Vancouver, BC, Canada, V7V 3B9.

HW/SW požadavky: PC XT/AT.

Textový procesor pro ty, co mají málo času. *Pace* je program pro počítače pod MS DOS. Záměrem bylo dát veřejnosti k dispozici jednoduchý, ale přesto kvalitní textový procesor, za přijatelnou cenu. *Pace* má všechny běžné vlastnosti standardního textového editoru s hlavním zřetelem na „přivítost“ a rychlosť.

Programy od FCC Folprecht si můžete objednat na adresě

FCC Folprecht, s. r. o.
Velká hradební 48
400 01 Ústí nad Labem

KUPÓN FCC - AR

červenec 1993

přiložte-li tento vystřížený kupón k vaší objednávce volné šíření programů od FCC Folprecht, dostanete slevu 10%.


**PUBLIC
DOMAIN**

Mezi jeho přednosti patří:

- pohodlná obsluha systémem pull-down menu,
- zrychlení obsluhy pomocí hot-keys,
- inteligentní nápověda (context sensitive help),
- možnost vlastní konfigurace,
- možnost dočasného „odcházení“ do DOSu (DOS Shell),
- automatické zálohování,
- možnost otevření až 6 oken,
- soubory delší než 64 kB,
- jeden soubor lze mít současně ve dvou oknech,
- práce s bloky, značkami, tabulátoru, vyhledávání, nahrazování atd.

Nejlepší na *Pace* je však jeho jednoduchost k naučení. Všichni, kdo se s ním setkali, se ho naučili ovládat během několika minut.

Program má asi 170 kB, podrobná nápověda (*on-line*) k němu 280 kB. Registrování poplatek je 25 až 50 \$ (podle toho, jestli chcete disketu s poslední verzí, manuál, nebo pouze registraci). *Pace* je z CD-ROM Bonanza.

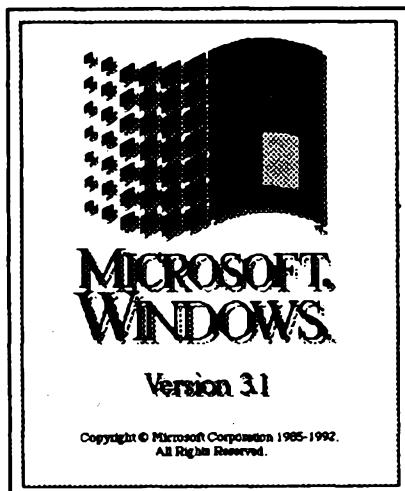

WINLITE 2.1

Autor: F. K. Lenherr, New Salem Research, West Main Street, New Salem MA 01355, USA.

HW/SW požadavky: PC s nainstalovanými Windows 3.1.

Jistě jste znejistěli - Windows 3.1 a shareware? Nikoliv, Windows 3.1 můžete mít vlastní. Autor vám více než program nabízí dobrý nápad. Velmi zdě-

dušenou sestavu Windows 3.1, tak, aby se vešla komprimovaná na jednu disketu 3,5" 1,44 MB.

K čemu to je? Nechme mluvit samotného autora:

1) Můžete si „svoje“ Windows nosit kdekoli sebou, s instalací, na kterou jste zvyklí.

2) Naučíte se, co je ve Windows podstatné, tedy nezbytné k jejich funkci, a co lze vymazat. Aplikujete-li to i na svá „hlavní“ Windows, ušetříte možná několik megabajtů na pevném disku.

3) Můžete si vytvořit libovolný počet základních konfigurací Windows, každou na jediné disketě.

4) Ponecháte-li i tuto zjednodušenou instalaci na pevném disku (jako „druhá“ Windows), můžete si vyzkoušet jakýkoliv nový program nebo aplikaci nejdříve



[c] NSR

zde. Víte, jak je složité dokonale odstranit z Windows aplikaci, kterou nechcete. Ve *Winlite* je to jednoduché - prostě celý adresář smažete a z diskety je nainstalujete znovu.

5) Můžete svobodně experimentovat s Windows, bez strachu, že si „zboríte“ svou pracovní instalaci.

6) Máte-li notebook s malým pevným diskem, nemusíte na něm Windows nechávat a můžete je rychle nainstalovat z diskety kdykoliv potřebujete.

Program spouštěte dávkovým souborem *winlitea.bat* popř. *winliteb.bat* (podle toho, v které disketové jednotce máte připravenu čistou disketu). Jako parametr udáte adresář, kde máte na počítači svoje hlavní Windows 3.1 (např. C:\WINDOWS). Program pak chvíli pracuje a výsledkem je zaplněná disketa se zkomprimovanými Windows 3.1 v minimální konfiguraci a potřebnými dávkovými soubory pro jejich zpětnou instalaci.


Složení minimální instalace můžete samozřejmě upravit tím, že některé soubory vymažete (je uveden seznam souborů, které lze vymazat) a jiné přidáte. Komprimace je provedena programem PKZIP.

Celé to připomíná onu známou polévku ze sekýrky, že ... - nicméně body 1, 2 a 4 v autorově zdůvodnění mají něco do sebe - a ta pokusná sestava Windows pro spouštění programů na vyzkoušení může být ještě podstatně menší. Nemusí např. obsahovat NotePad, PaintBrush a další „Accessories“.

Registracní poplatek je 14,95 \$.

VYBRANÉ PROGRAMY

 COMPUTER
JIMAZ

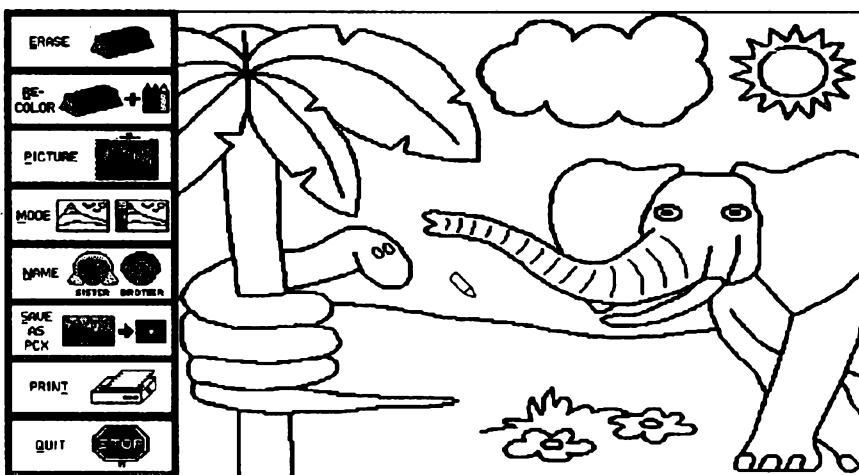


EGA Coloring Book™

Autor: Kinderware, Inc. Box 1068, North Bend, OH 45052-1068, USA.


HW/SW požadavky: DOS 2.1+, 512 kB paměti RAM, EGA/VGA+ se 128 kB videopamětí, velmi výhodná je myš (není-li k dispozici, lze použít kurzorový klíč).

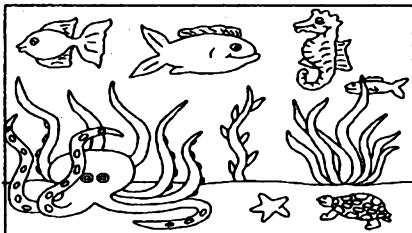Vynikající počítačové omalovánky pro děti od tří let. S použitím myši nebo kurzorových kláves umožňují vybarvovat jednoduché předdefinované obrázky. Volně šířená verze obsahuje pět různých obrázků: obrázek rybníka s kachnou, kachňaty, žábou a rákosím, obrázek z džungle s hadem a slonem, dále obrázek břehu moře se škeblemi a rac-



ky, obrázek námořní lodě a konečně obrázek moře s chobotnicí, rybami, mořským koníkem a želvou. Ovládání programu je extrémně jednoduché, všechny příkazy jsou znázorněny velikými obrázkovými ikonami, takže program zvládne opravdu i malé dítě. Přestože je hlavním námětem vybarvování, dítě se nenásilně učí základním počítačovým dovednostem. Obrázky se dají vybarvovat pěti sty různými barevnými vzory (vznikají mícháním šestnácti základních EGA barev, vybírájí se z pěti snadno přepínatelných palet), program nabízí operace mazání, přebarvování, dokonce vícenásobné použitelné undo (zrušení chybného kroku) a tisk na EPSON kompatibilních černobílých i barevných tiskárnách, tiskárnách Okidata 92/93, IDS 560 Paper Tiger a Prism, IBM Color Jetprinter, IBM Proprinter X24/XL24 a HP LaserJet či PaintJet (případně lze

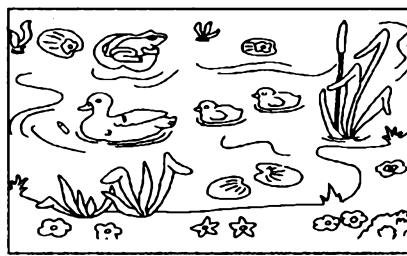
tisknout do souboru). Program lze provozovat ve dvou režimech, z nichž snadnejší ještě více usnadňuje práci malým dětem (odstraní z obrázkového menu některé složitější příkazy, které by při nechtemém výběru mohly dítě zmást).



Program si umí ukládat údaje o vybarvování až pro 5 různých uživatelů (každý si tak může obrázek obarvit jinak).

Registracní poplatek činí 20 \$ (+3 \$ poštovné). Po uhraném registracního poplatku obdržíte speciální verzi (která dokáže importovat vaše vlastní PCX obrázky), tištěný manuál a další dvě nové sady po deseti obrázcích.

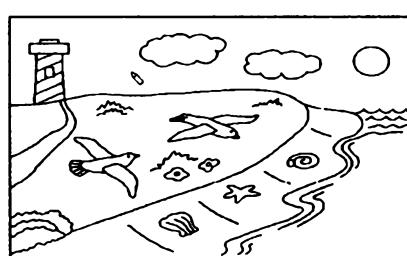Program zabere po rozbalení asi 560 kB. Najdete ho na disketu 5,25DD-0051 nebo 3,5DD-0027 fy JIMAZ.



JIMAZ spol. s r. o.
prodejna a zásilková služba
Hermanova 37, 170 00 Praha 7

Vzhledem k velkému zájmu o registraci programů nabízí JIMAZ jako první vlaštovkou registraci Emulátoru ZX Spectra za české koruny. Podrobnosti získáte na známé adrese.

Sinclair ZX Spectrum EMULATOR

Autor: G. A. Lunter, Box 2535, NL 9704 CM Groningen, Netherlands.

HW/SW požadavky: 512 kB RAM, CGA/HGC+.

Emulátor populárního mikropočítače ZX Spectrum, o kterém jsme již jednou psali, se dočkal nové verze, která přináší některá podstatná vylepšení.

Program emuluje ZX Spectrum 48K modely 2 a 3 (včetně Interface I), případně Spectrum 128 (včetně emulace zvukových efektů přes AdLib kompatibilní zvukovou kartu nebo přes interní reproduktor počítače). Emulace procesoru Z80 je perfektní i při zachování rychlosti původního Spectra (iž na PC AT 8 MHz fungují některé programy stejně rychle jako na původním Spectru). Emulátor ovládá výstup na obrazovku, vstup z klávesnice, emulaci zvukových efektů, nahrávání z na kazetu (i speedload) a řadu dalších specialit - např. interfejs RS232, připojitelný k paralelnímu nebo sériovému portu (nebo k souboru), řadu interfejsů pro joystick ovládatelných kurzorovými klávesami PC atd.

Obsáhlá dokumentace podrobně popisuje ovládání emulátoru, rozebírá zajímavé technické detaily, obsahuje několik návodů, jak převést programy ze Spectra do PC atd. Jako ukázka je přiložen krátký program, popisující dva interfejsy pro nahrávání z magnetofonu do PC a naopak. Dopravné programy (poskytované pouze registrovaným uživatelům) umožňují snímat obrazovky v režimu ZX Spectra do obrázků ve formátu GIF/PCX, konvertovat ZX programy mezi rozdílnými snapshot formáty (Z80/SNA/SP/PRG), čist diskety Disciple a Plus D atd.

Volně šířitelná verze je plně funkční, kromě podpory vstupu/výstupu na magnetofon a možnosti zpomalit emulátor. Tyto funkce mají k dispozici pouze registrované uživateli, ti rovněž obdrží kompletní zdrojový kód emulátoru. Registrace za české koruny (500 Kč) je možná u firmy JIMAZ.

Změny oproti verzi 1.45: Dokumentace byla kompletně přeložena z holandského do angličtiny a je dostupná ve formátech ASCII/PostScript/LaTeX, uživatelé MS Windows určitě potěší, že emulátor lze nyní s určitými omezeními spustit i pod Okny (dokonce nejen na DOS obrazovku, ale i ve vlastním okénku!). Vylepšena byla emulace procesoru Z80 (rychlosť a nedokumentované funkce), nově přibyla emulace Spectra 128 (i zvukový výstup), výrazně byla zdokonalena podpora magnetofonu a přibyla podpora osmi jednotek microdrive.

Emulátor Spectra najdete na diskete 5,25DD-0069 nebo 3,5DD-0022 fy JIMAZ.

BootSave

Autor: Roedy Green, Canadian Mind Products, #168 - 1020 Mainland Street, Vancouver, BC V6B 2T4, Canada.

Sada tří utilit pro zálohování, kontrolu a obnovování obsahu master boot sektoru pevného disku. *BootSave* ukládá master boot sector, který obsahuje zaváděcí kód operačního systému, tzv. *partition table* a - v některých případech - údaje o geometrii disku (počet hlav/cylindrů) do 516 bajtů dlouhého souboru. *BootChk* umí rychle porovnat uložený boot sektor s boot sektorem skutečným, což je výhodné pro preventivní kontrolu případné infekce virem. Třetí utilita, *BootRest*, slouží k obnovení poškozeného boot sektoru z kopie vytvořené programem *BootSave*.

Registrační poplatek 20 \$ je dobrovolný. Program zabere po rozbalení asi 30 kB. Najdete ho na disketu 5,25DD-0066 nebo 3,5DD-0009 fy JIMAZ.

CLOCK

Autor: Bill Javurek.

HW/SW požadavky: CGA+.

Rezidentní program, který stále v pravém horním rohu zobrazuje aktuální datum/čas (v textovém režimu samozřejmě). Přímo z klávesnice se dá pomocí „horké klávesy“ zobrazování vypnout, pomocným konfiguračním programem si můžete nastavit barevnou kombinaci, v jaké se bude čas zobrazovat. Použitím parametru /r se dá program odstranit z paměti. Rezidentně zabírá pouhých 416 bajtů (dá se umístit do UMB). *Clock* je freeware, za používání se nemusí nic platit.

Program zabere po rozbalení asi 32 kB. Najdete ho na disketu 5,25DD-0066 nebo 3,5DD-0009 fy JIMAZ.

CSVISION

Autor: Michael Software, Michael Bernát, Dukelská 1840, 438 01 Žatec.

HW/SW požadavky: Turbo Vision.

Nadstavba pro Turbo Vision fy Borland (dodává se s Turbo Pascalem): kompletní implementace národního prostředí pro programy v textovém režimu. CSVISION upravuje třídu TVIEW (a její potomky), přičemž podporuje normy ASCII, KEYBCS2, LATIN 2 a KOI8-čs (kódování je řešeno stejně jako v Textu602), obsahuje obrazovkové fonty pro videoadaptéry EGA/VGA, vlastní (nerezidentní řešený) ovladač české klávesnice se zaměnitelnými klávesami Y a Z, dále převodní tabulky pro konverze a řazení ve všech podporovaných normách diakritiky (i pro převod mezi velkými a malými písmeny). Princip podpory národního prostředí spočívá v tom, že texty se ve zdrojovém kódu píší vždy s diakritikou a teprve při běhu programu se rozhoduje, jakým způsobem se zobrazí na obrazovce (resp. vytisknou na tiskárně). Rozhraní jednotky TPU je pečlivě popsáno v podrobné české dokumentaci. Nej-

častěji volané procedury jsou naprogramovány v assembleru.

Registrace: pro soukromé, nevýdělečné použití není nutné platit nic, ale za 50 Kč můžete získat kompletní zdrojový kód systému. Při komerčním použití (tj. v programech, které se prodávají) je registrací poplatek stanoven na 500 Kč.

Program zabere po rozbalení asi 180 kB. Najdete ho na disketu 3,5DD-0024 fy JIMAZ.

CMOSSave

Autor: Roedy Green, Canadian Mind Products, #168 - 1020 Mainland Street, Vancouver, BC V6B 2T4, Canada.

HW/SW požadavky: 80286+.

Sada tří utilit pro zálohování, kontrolu a obnovování obsahu CMOS paměti osobních počítačů AT. CMOSSave uloží obsah paměti CMOS do zadávaného souboru, CMOSChk porovnává obsah takto vytvořeného souboru se skutečným obsahem CMOSu a CMOSRest kopíruje uložené nastavení do CMOS paměti. Programy intelligentně zacházejí s datem i časem, které považují za proměnné a které tedy nenastavují. V dokumentaci je dokonce podrobně popsána organizace CMOS paměti.

Registrační poplatek je 20 \$ (dobrovolný). Program zabere po rozbalení asi 30 kB. Najdete ho na disketu 5,25DD-0066 nebo 3,5DD-0009 fy JIMAZ.


GRAVITY

Autor: Steve Safarik, Box 45072, Seattle, WA 98145-0072, USA.

HW/SW požadavky: HGC/CGA+, 384 kB RAM.

Zábavný program pro simulaci dějů v gravitačním poli. Program dokáže animovat pohyb až šestnácti těles specifikovaných velikostí, hustotou a počáteční rychlostí. I pro laika bude zajímavé sledovat, jak na sebe tělesa působí a jak navzájem ovlivňují své dráhy. Pohodlné ovládání zajišťuje systém pull-down menu.

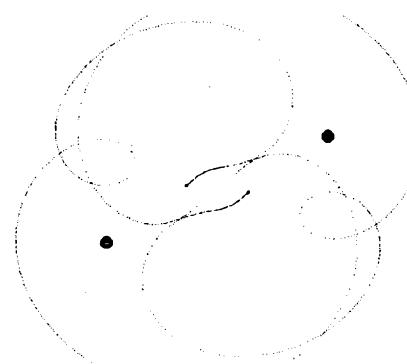Registrační poplatek je 15 \$. Program zabere po rozbalení asi 250 kB. Najdete ho na disketu 5,25DD-0046 nebo 3,5DD-0020 fy JIMAZ.



Ukázka z programu Gravity - autor ji nazval DUEL, což v angličtině znamená „souboj“. Planety totiž putují po obrazovce podobně jako středověcí rytníci při turnajovém klání.

JPEG Software

Release 4

Autor: The Independent JPEG Group (Tom Lane, Philip Gladstone, Luis Ortiz, Lee Crocker, Ge' Weijers...)

HW/SW požadavky: překladač jazyka C; podporovaný jsou standardní ANSI i non-ANSI překladače pro UNIX, dále Borland C++ a Turbo C/C++, Microsoft C 5.x a 6.x, Manx Aztec C a SAS C (pro Amigu).

Pod uvedeným názvem se skrývá rozsáhlý balík zdrojových kódů v jazyce C, implementujících kompresi a dekomprezii grafických informací metodou JPEG. JPEG je kompresní metoda používaná zvláště pro barevné obrázky a obrázky obsahující odstíny šedi (jedná se hlavně o obrázky „skutečných“ scén, tedy fotografie, protože u kreslených obrázků neposkytuje tato komprese nikterak oslnivé výsledky). Metoda patří mezi ztrátové komprese, což znamená, že zkomprimovaný obrázek není zcela totálný s původním. Avšak za cenu jistého (obyčejně velice malého, často téměř nepostehnutelného) zkreslení se dosahuje velmi výrazné komprese. Ukázkový obrázek, který má ve formátu GIF skoro 16 kB, se tímto způsobem vejde do souboru o velikosti pouhých 4 kB! Zdrojové kódy můžete používat neomezeně jako studijní materiál nebo jako komponenty svých vlastních programů (výslovně je povoleno a podporováno i jejich použití v programech komerčních).

JPEG software je freeware, za jeho použití se neplatí.

Soubory zabere po rozbalení asi 970 kB. Najdete je na disketu 5,25DD-0068 fy JIMAZ.

INTERACTION LIBRARY

Autor: Gershon Elber.

HW/SW požadavky: překladač jazyka C (vhodný je Borland C/C++)

Interaction Library je systém rutin v jazyce C, poskytující programu v grafickém (!) režimu systém okén, pulldown menu, podporu klávesnice, myši a joysticku. Předkládané zdrojové kódy můžete přímo překládat překladačem Borland C/C++ a JGPP (což je kompilátor gcc upravený pro 80386). Přenos do jiných prostředí by měl být snadný - autor uvádí, že právě stačí přepsat jediný soubor. Jedinou vadou jinak perfektní knihovny (byla použita např. v programech Electrical Engineering Drawing, DrawFn3d, DrawFunc či IRIT) je dosti stručná dokumentace.

Knihovna INTLIB patří do kategorie freeware. Zdrojové kódy smíte bez jakéhokoliv poplatku užívat ve všech vlastních programech za předpokladu, že do tyčné programy budou rovněž šířeny jako freeware.

Knihovna zabere po rozbalení asi 430 kB. Najdete ji na disketu 5,25DD-0027 nebo 3,5DD-0014 fy JIMAZ.

S-metry a jejich údaje


(Dokončení)

Úvodem si připomeňme závěr z předchozí části. Podle doporučení IARU by měla změna signálu o (každý) jeden stupeň S odpovídat dvojnásobnému, resp. polovičnímu v napětí na anténním vstupu přijímače. Vyjádřeno v dB je to právě 6 dB. Poznatky z praxe, potvrzené kontrolním měřením, ukázaly, že ani drahé přijímače renomovaných továrních značek tento požadavek nesplňují a neumožňují tak objektivní posuzování změn v úrovni přijímaných signálů se všemi důsledky a chybnými závěry, které z této skutečnosti vyplývají. Z S-metru se tak prakticky stávají pouhé indikátory nekvantifikovaných změn přijímaných signálů. Má-li S-metr umožnit odečítání skutečných S-stupňů, resp. 6 dB rozdílů v úrovni přijímaných signálů, musíme jeho stupnici ocejchovat. Nejjednodušší signálním generátorem s přesným výstupním děličem, popř. přepínaným v děličem (atenuátorem) mezi vstupem přijímače a anténou. Ve skromných amatérských podmínkách dosáhneme téhož výsledku i jednoduchým útlumovým článkem (sestaveným ze tří miniaturních rezistorů) v anténním napáječi.


Při cejchování S-metru se pak postupuje tak, že si v pravoúhlé souřadnicové soustavě úsečkami znázorňujeme rozdíly v síle různých signálů, odečítané na S-metru při zařazeném a vyřazeném útlumovém článku – obr. 1. Z těchto rozdílů pak graficky sestavíme cejchovní křivku. Přesnost měření, resp. aktuální průběh cejchovní křivky bude závislý jednak na vlastnostech útlumového článku včetně přepínače a dále na dostačném počtu změřených signálů v celém rozsahu stupnice S-metru. Protože budeme změny vyjadřovat přímo v dB, je lépe odečítat výchylky S-metru na lineární 10dílkové stupnici, která obvykle doplňuje stupnici S v celém rozsahu až do maximálních hodnot S9 + 40 dB, popř. + 60 dB – viz obr. 2a.

Postup cejchování – viz obr. 3


- Začínáme se zařazeným útlumovým článkem 6 dB (ale můžeme použít i jinou velikost útlumu). Vybereme signál, který způsobí minimální, ale dobré odcititelnou výchylku nad šumem, nejlépe v oblasti kolem stupně S1. V grafickém znázornění (obr. 3) ji zaznamenáme na základní vodorovné osu k příslušné výchylce na použité stupnici.
- Útlumový článek vyřadíme (nebo zkrátíme přepínačem) a zaznamenáváme novou – vyšší hodnotu nad příslušnou výchylku na základní vodorovné ose, ale na úrovni o 6 dB vyšší podle stupnice na ose svíslé. Oba takto získané body spojíme nebo proložíme přímou (spojující bodů 1–2).
- Pak pokračujeme s jiným silnějším signálem, ale opět se zařazeným útlumovým článkem. Znovu zaznamenáme na základní vodorovné osu k příslušné výchylce.

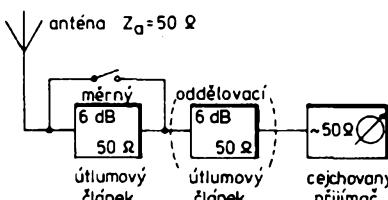

Obr. 1. Zapojení při cejchování S-metru. Oddělovací – „přizpůsobovací“ útlumový článek zvětšuje přesnost měření, neshodujeme-li se vstupní impedance přijímače s impedancí napáječe

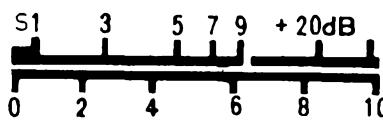


Obr. 2.a) Původní stupnice S-metru přijímače TR9000. Indikovaný rozsah mezi stupněm S1 a stupněm S9 + 40 dB by měl činit 78 dB

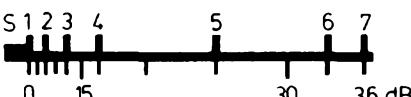

Obr. 2.b) Opravená stupnice S-metru téhož přijímače. Rozdíly mezi stupni S jsou nyní skutečně 6 dB. Spodní stupnice je dělena po 3 dB. Indikovaný rozsah tedy činí pouze 36 dB

- Útlumový článek vyřadíme a odečteme další výchylku na úrovni o 6 dB vyšší. Znovu oba body spojíme (body 3–4). Stejným způsobem pokračujeme dále až „prověříme“ celý rozsah stupnice a získáme spojnice bodů 5–6, 7–8, 9–10, 11–12 popř. dalších.

Graficky, rovnoběžným posunem (pomoci

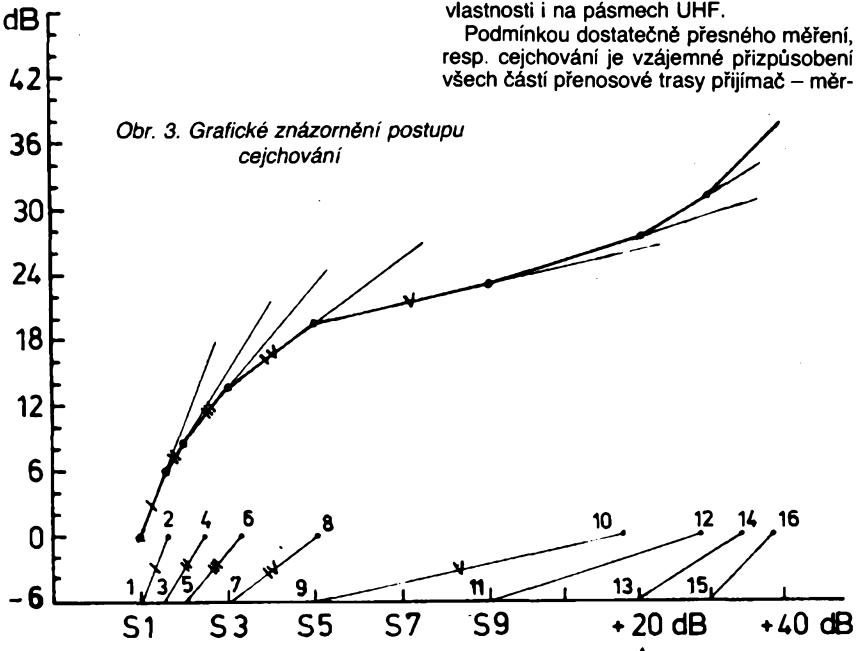

pravítka a trojúhelníku) všechn úseček se strojíme lomenou čárou, jejíž úseky postupně graficky sčítají přírůstky v dB mezi měřenými výchylkami. Proložíme-li pak lomenou čáru plynulou křivkou, získáme dostatečně přesnou cejchovní křivku, kterou můžeme přímo použít pro odečet změn v dB, nebo z ní odvodíme novou korigovanou stupnici v dB nebo ve stupnicích S – viz obr. 2.b.

Výpočet a konstrukce útlumového článku

Protože se útlumovým článkem ovlivňují poměry v napáječi – souosém kabelu – s definovanou impedancí, musí být článek navržen tak, aby se jeho impedance shodovala s charakteristickou impedancí tohoto napáječe. Pro naše účely dobré vyhoví tzv. článek II sestavený minimálně ze tří miniaturních rezistorů typu TR 191 podle obr. 4. Pro výpočet odporového článku platí tyto vztahy

$$R_p = Z \frac{1+n}{1-n} \text{ a } R_s = Z \frac{1-n^2}{2n}$$

kde R_p a R_s jsou odpory tvořící článek podle schématu na obr. 4a, Z je charakteristická impedance článku, která má být shodná s charakteristickou impedancí napáječe, n je poměr napětí U_2/U_1 , odpovídající žádanému útlumu v dB.

Útlum v dB je pak dán známým vztahem $20 \log U_2/U_1$ resp. $20 \log n$. Vypočtené odpory R_p a R_s pro některé články s charakteristickou impedancí $Z = 50 \Omega$ jsou v připojené tabulce. Všechny vypočtené odpory pochopitelně nezapadají přesně do běžné řady jmenovitých hodnot odporů. Některé je proto nutno sastavit ze dvou paralelních rezistorů. Dostatečný výběr však poskytuje i nejběžnější řada E12 s jmenovitými hodnotami 1–1,2–1,5–1,8–2,2–2,7–3,3–3,9–4,7–5,6–6,8–8,2.

Vlastní uspořádání útlumového článku je zřejmé z obr. 4b, 4c a 4d. Je nutné dodržet známé zásady pro konstrukce na VKV, tzn. omezit na minimum parazitní kapacity a indukčnosti přívodů. Bez dalších úprav je možno použít rezistorů TR 151 nebo podobných. Bezindukční rezistory TR 191 zaručí dobré vlastnosti i na pásmech UHF.

Podmínkou dostatečně přesného měření, resp. cejchování je vzájemné přizpůsobení všech částí přenosové trasy přijímač – měř-


ný útlum – napáječ – anténa, popř. jiný zdroj signálu. Případné neprispění mezi přijímačem a napáječem (deklarován vstupní impedance přijímače 50 Ω nebo 75 Ω se nemusí shodovat se skutečností) vyloučíme zařazením dalšího, nejlépe stejněho útlumového článku 6 dB na vstup přijímače, který zlepší jeho přizpůsobení (viz obr. 1). Tento „přizpůsobovací článek“ ovšem během měření – cejchování zůstává trvale zařazen. Podobně je možno zlepšit přizpůsobení i směrem ke zdroji signálu, k anténě.

Použití výměnných útlumových článků, popř. přepínaných útlumových dekad je mnohostranné a lze jich využít v mnoha případech nejen při měření na Vf obvodech, ale i při rádiové komunikaci nebo přímu TV. Pomohou např. odhadnut změny na přenosové trase, zvláště při přímu slabých signálů. Postupným nebo opakovaným řazením útlumových článků do signálové cesty získáme poměrně dobrou představu o vlivu přesně definovaných změn úrovni přijímaného signálu na sílu zvuku (ale i kvalitu obrazu při přímu TV), takže pak snadněji a bez dalších měřicích přístrojů odhadneme změny v úrovni přijímaných signálů při proměnných podmínkách síření a lépe posoudíme účelnost různých úprav (antén, kabelů apod.) a změn i s přijímači, které nejsou vybaveny S-metry, popř. mají jen hrubou indikaci diodami LED. Snížíme-li útlumovým článkem přijímaný signál do střední části stupnice S-metru, můžeme snadněji posuzovat i malé změny. Plná výchylka S-metru totiž objektivní posuzování zcela znemožňuje.

Témoto útlumovými články můžeme stejným způsobem ovlivňovat úroveň (výkon) vysílače. Použité rezistory TR 151 ovšemomezují výkonové zatížení článku do 200 až 300 mW.

Závěrem připomínáme články v AR, zabývající se problematickou odporových článků – děličů: Vf. dělič do 90 dB, AR-A 11 a 12/76; Odporové děliče (atenuátory), AR-B 2/86 s. 69–71.

OK1VR

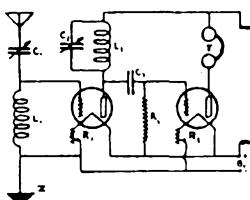

RÁDIO „Nostalgie“

Radiostanice z Anglie

Dnešní pokračování pohledu do minulosti je věnováno rádiovým stanicím, kterými byly vybaveny československé paradesantní skupiny.

Několik našich skupin bylo vybaveno kromě klasických prostředků rádiového spojení dalšími dvěma typy stanic. Ty byly určeny ke komunikaci s letcem a k navedení letounu nad plochou, určenou pro shoz materiálu, případně osob.


Byla to zařízení S - PHONE, 13 Mk IV a radiomaják EUREKA, Mk I.–III. Obě patřila do kategorie s nejvyšším stupněm utajení, což spolu se značným časovým odstupem znamenalo získat kompletní technické údaje. Ty, které jsou k dispozici, umožňují vytvořit si o nich určitou představu.

S - PHONE

Býlo patrně prvním zařízením vyvinutým pro dohovor řečí mezi operátory v letounu (na lodi) a na zemi, které nebylo určeno pro zajištění běžného letového provozu. Sloužilo výhradně pro speciální účely operací SOE a SIS, uskutečňovaných ze vzduchu

Tab. 1. Rezistory pro útlumové články s impedancí 50 Ω

Útlum dB	n	Paralelní rezistor R_p		Sériový rezistor R_s	
		vypočtený odpor	sestaven z rezistorů	vypočtený odpor	sestaven z rezistorů
3	0.709	293.6	330 + 270	11,7	12
6	0.5	150	150	37,5	68 + 82
9	0.358	104.8	150 + 270	60,9	120 + 120
12	0.25	83.3	82	93,7	120 + 470
15	0.177	71.5	120 + 180	136,8	270 + 270
18	0,125	64,3	120 + 150	196,9	390 + 390
20	0,1	61,1	120 + 120	247,5	390 + 680

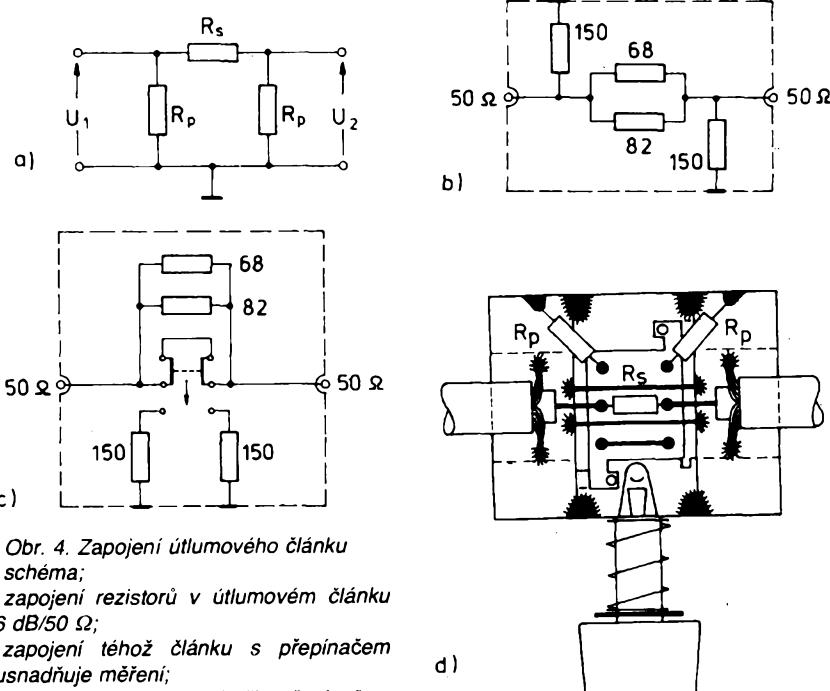

Obr. 4. Zapojení útlumového článku
a) schéma;
b) zapojení rezistorů v útlumovém článku 6 dB/50 Ω;
c) zapojení téhož článku s přepínačem usnadňuje měření;
d) útlumový článek v napáječi s přepínačem ISOSTAT

kmitočet: 380 MHz s možností doladění v úzkém pásmu,
elektronky: RL18 – XV5 – XP.

Zdroje:

uloženy v sedmi pouzdrech „bateriového“ opasku měly postačit pro 10 hodin provozu; 6 suchých baterií po 30 V, 3 akumulátory.

Hmotnost:


vlastní zařízení asi 1 kg, celková váha 7 kg.
Rozměry: 178 × 102 × 50 mm, kovová skříňka.

Anténa: skládací dipól (do přístroje se souval banánky, ramena uzpůsobena k zášroubování).

* * *

Neměně pozoruhodnými přístroji byla i zařízení EUREKA – REBECCA. Tvořily je dva samostatné komplety používané v systému rádiových pozemních majáků a určené k navádění letounů do prostoru shozu materiálu pro odbojové skupiny, nebo určené k výsadku osob. EUREKA byl přenosný pozemní maják. Přijímací zařízení umístěné na palubě letadla neslo označení REBECCA.

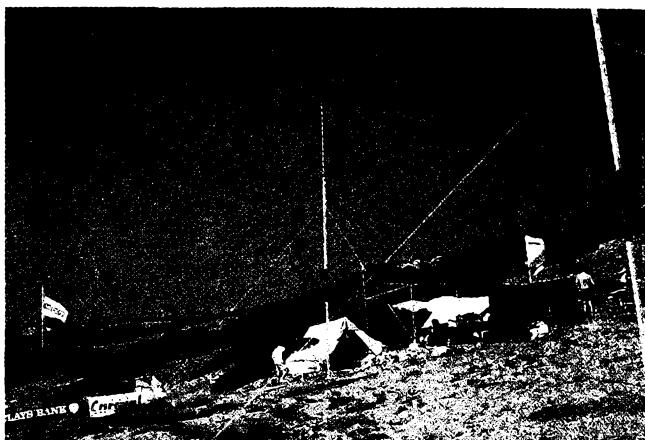První československou paradesantní skupinou vybavenou majákem EUREKA byla skupina OUT DISTANCE, vysazena 28. března 1942 u Ořechova nedaleko Telče. Výrazné úspěchy při navádění letounů majákem EUREKA zřízeným na kopci Vejdoch



Dva pohledy na stanici H2STT a pláž, kde želvy kladou svá vejce

Save The Turtle


V roce 1992 se skupina kyperských radioamatérů pod vedením Dela, 5B4ZZ, zúčastnila přírodnědecké výpravy na pobřeží Kypru. Expedice se věnovala zkoumání života a rozmnožování vzácných středomořských zelených želv a jednoho skoro již vyhubeného druhu želv (Caretta Caretta).

Přímo z místa výzkumu na pobřeží Kypru ze zátoky Lara Bay vysílala příležitostná stanice se speciálním prefixem H2STT (Save The Turtle). Tuto stanici obsluhovalo mezinárodní tým sedmi radioamatérů. Tři radioamatéři byli z Kypru, dále jeden Jugoslávek, jeden Ital, jeden Američan a jeden Angličan. Přestože tato stanice používala

pouze drátové a vertikální antény s výkonem 100 W, navázali operátoři přes 5000 spojení. Použité zařízení FT902DM a TS430 a veškeré náklady na celou expedici sponzorovaly různé velké světové firmy, jako je např. BARCLAYS BANK, OPEL, NCR, BP a další.

QSL agendu expedice vyřizoval manažer 5B4AS. Kdo s touto expedicí pracoval na několika různých pásmech nebo několika druhů provozu, měl by dostat speciální diplom od kyperské společnosti ochránců přírody. Finanční výtěžek z této radioamatérské expedice poslouží k další akci pro záchranu těchto vzácných živočichů.

OK2JS

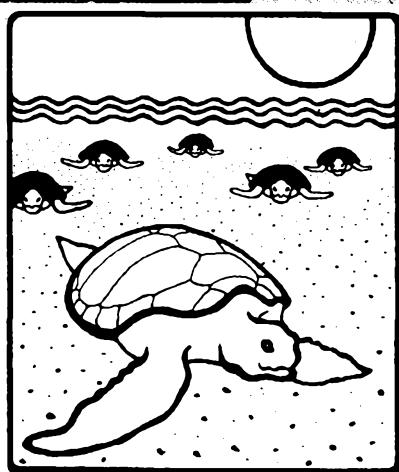

H2STT
cyprus

ANTONIO GARCIA

j.z. Nového Města na Moravě naznamenala operace TUNGSTEN na jaře roku 1945. Jejím velitelem byl nynější genmgr. v. v. Rudolf Pernický.

Typová řada zařízení EUREKA nesla označení Mk Ic, f-IIc, f-III. Stanice Mk III umožňovala operátorům dohovor řeči, ostatní typy byly konstruovány jen jako vysílač

naváděcích impulzů (asi 300 imp/sec) s předpokládanou možností změny režimu provozu. Ručním telegrafním klíčem mohl operátor pozemní stanice vyslat identifikační písmeno skupiny nebo výsadkové plochy, která byla současně vytyčena některým ze smluvních světelných systémů: L (Lama), T (Tonda). Vysílače i přijímače pracovaly ve standardním kmitočtovém pásmu majáků 214 až 234 MHz nebo na kmitočtech od 176 do 196 MHz. Výkon majáku byl asi 8 W, stanice mohla být napájena ze sítě 220 V, nebo měničem z akumulátoru 12 V.

Souprava byla zpravidla uložena v kufru a sestávala z:


- vlastního majáku v kovové krabici s propojovacími kably, s telegraframním klíčem a kontrolním sluchátkem;
- pětidílného skládacího anténního stožáru s kotevními lany, úchytkami a kolíky;
- dvou skládacích vertikálních dipólů s kably;
- síťového zdroje;
- měniče;
- akumulátoru 12 V.

Přijímač REBECCA byl umístěn na palubě letounu, přijímané naváděcí impulsy bylo možné sledovat na obrazovce.

Typová řada nesla označení Mk IIb, t-Mk IV. Přístroj Mk II umozňoval dohovor operátorů řeči.

OK1HR

Vojenský historický archiv, fond 37.

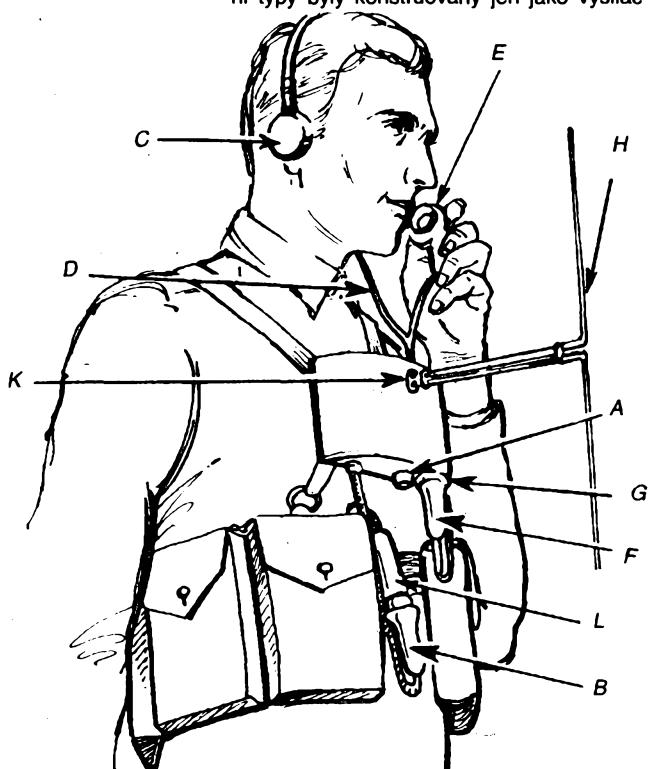

Radiostanice S-PHONE (13 Mk IV) při provozu, A - ladící knoflík přijímače, B - bateriová zástrčka, C - sluchátko, D - šňůra sluchátek, E - mikrofon, F - zástrčka, G - zdírka, H - anténa, K - zdírka pro anténu, L - zdírka baterie

Kalendář závodů na červenec a srpen 1993

10.-11. 7. SEANET Contest	CW	00.00-24.00
10.-11. 7. IARU HF Championship	MIX	12.00-12.00
10.-11. 7. SWL contest	MIX	12.00-12.00
17.-18. 7. HK Independence Day	MIX	00.00-24.00
17.-18. 7. SEANET contest	CW	00.00-24.00
17.-18. 7. AGCW-DL-QRP leteří	CW	15.00-15.00
24.-25. 7. RSGB IOTA Contest	SSB	12.00-12.00
24.-25. 7. Venezuelan DX contest	CW	00.00-24.00
30. 7. TEST 160 m	CW	20.00-21.00
1. 8. SARC contest	SSB	12.00-16.00
7.-8. 8. YO DX contest	MIX	20.00-16.00
7.-8. 8. Pan American Games test	SSB	00.00-24.00
8. 8. Provozní aktiv KV	CW	04.00-06.00
14.-15. 8. European contest (WAEDC)	CW	12.00-24.00
21.-22. 8. SEANET contest	SSB	00.00-24.00
21.-22. 8. Keymen's club (KCJ) CW	CW	12.00-12.00
21.-22. 8. SARTG WW RTTY contest	RTTY	viz. podm.
22. 8. SARC contest	CW	13.00-16.00
27. 8. TEST 160 m	CW	20.00-21.00
29. 8. Závod k výročí SNP	CW	19.00-21.00

Ve dřívějších ročnících AR naleznete podmínky jednotlivých závodů uvedených v kalendáři takto: TEST 160 m AR 1/90, SEANET AR 6/91, Venezuelan contest AR 7/90, IARU HF, SWL (RSGB) a RSGB IOTA viz minulé číslo AR, YO DX a SARTG RTTY AR 7/91, KCJ CW a Závod SNP AR 7/92.

Colombian Independence (HK) contest

probíhá třetí neděli v červenci na pásmech 3,5 až 28 MHz. **Kategorie:** jeden operátor jedno pásmo, jeden operátor všechna pásmá, více operátorů jeden vysílač. Vyměňuje se kód složený z RS(T) a pořadového čísla spojení od 001. Spojení s HK stanicí se hodnotí pěti body, s ostatními zeměmi třemi body a se stanicemi vlastní země jedním bodem. Násobiči jsou jednotlivé země DXCC a číselné oblasti HK na každém pásmu zvlášť: *Diplom* obdrží každá stanice, která naváže alespoň 100 spojení, kontinentální vítězové obdrží medaili. *Deníky* je třeba odeslat do konce srpna na adresu: *Liga Colombia de Radioaficionados, Colombian Independence Day Contest, Apartado 584, Bogota, Colombia*.



SARC HF contest

Cílem tohoto závodu je navázat co nejvíce spojení se stanicemi v Jižní Africe. Je přístupný všem radioamatérům a závodu se mohou zúčastnit i klubové stanice a stanice s více operátory. Závod probíhá ve dvou částech: **FONE** prvou neděli v srpnu od 12.00 do 16.00 UTC, **CW** čtvrtou neděli srpna od 13.00 do 16.00 UTC. Závodí se v pásmech 20, 40 a 80 m přednostně v úsecích 14 125 – 14 175, 14 010 – 14 060 kHz (40 a 80 m vzhledem k času nejsou pro nás atraktivní). **Kategorie:** a) jeden operátor (účast jen jedné osoby při vlastním závodě, zpracování deníku, práci se zařízením a anténami); b) více operátorů




(jeden vysílač, ale účast dvou či více osob při činnostech vyjmenovaných v bodě). Vyměňuje se kód složený z RS(T) a pořadového čísla spojení od 001. **Bodování:** 1 bod za spojení na každém pásmu, 2 body za každou novou oblast (viz seznam), 2 přidavné body za každou stanici, se kterou se podaří spojení na všechn třech pásmech. V deníku je třeba čas uvádět v čase SAST (UTC + 2 hodiny). Deníky se zasílají v obvyklé formě nejpozději do 14 dnů po závodě na: *SARC Contest, P.O. Box 10220 Scottsville, 3209 Republic of South Africa*.

Seznam států v osmi oblastech:

1 - ZS1; 2 - ZS2; 3 - ZS3, ZS9, V51; 4 - ZS4; 5 - ZS5; 6 - ZS6; 7 - C9, Z2, 3DA0, 7Q7, 9J2; 8 - A22, D2, H5, S42, S83, V9, ZD9, ZS7ANT, ZS8MI, 7P8.

European DX contest (WAEDC)

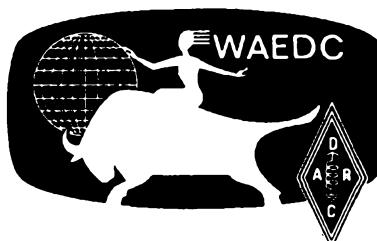pořádá DARC každoročně třikrát: **CW** vždy celý druhý víkend v srpnu, **SSB** vždy celý druhý víkend v září a konečně **RTTY** vždy celý druhý víkend v listopadu. Začátek je vždy v sobotu ve 12.00 a konec v neděli ve 24.00 UTC. Závodí se v *kategoriích*: A - stanice s jedním operátorem, všechna pásmá; B - stanice s více operátory; jeden vysílač; C - posluchači. *Pásma* 3,5 až 28 MHz



mimo WARC, vyměňuje se kód sestávající z RS(T) a pořadového čísla spojení počínaje 001. Každé spojení se hodnotí jedním bodem, každé přijaté QTC též jedním bodem. Násobiči jsou země DXCC podle posledního platného seznamu, v pásmu 3,5 MHz se každý násobič počítá 4x, v pásmu 7 MHz 3x a v pásmech 14, 21 a 28 MHz 2x. Navazují se spojení jen s mimoevropskými stanicemi (viz výjimku u RTTY). K součtu bodů za spojení se přičtu body za QTC a tento součet se vynásobí počtem získaných násobičů ze všech pásem.

Mimo spojení jako v jiných závodech se navazují spojení k předávání QTC. Každé QTC začíná časem UTC, následuje značka stanice a číslo spojení. QTC předávají výhradně mimoevropské stanice stanicím v Evropě a od jedné stanice je možné získat nejvýše 10 QTC bez ohledu na pásmo. Každé předávání QTC se začíná předáním kódu: např. QTC 8/6 znamená, že stanice, se kterou máme spojení, předává svou osmou skupinu QTC, ve které je 6 bloků. Následuje předávání vlastního QTC, např. blok 1345/DL6RK/342 znamená, že ve 13.45 UTC byla naše protistánice ve spojení s DL6RK a ta předávala číslo spojení 342. Pak následuje dalších 5 bloků. Přijaté QTC se potvrzuje: QTC 8/6 OK.

Stanice s jedním operátorem musí mít z celkové doby závodu, která je 36 hodin, nejméně 6 hodin přestávku a ta může být rozdělena do tří částí s libovolnou délkom. V deníku musí být jednotlivé části vyznačeny. Přechod z jednoho pásmá na druhé je možný až po 15 minutách provozu, povolen je odskok na jiné pásmo k získání násobiče.

Posluchači zaznamenávají spojení všech stanic, které pracují v závodě, násobiči jsou země WAE a DXCC. Také posluchači mohou zaznamenat od každé stanice nejvýše 10 předávaných QTC.

Zvláštní podmínky pro část RTTY: Při provozu RTTY je možné pracovat i s evropskými stanicemi, navíc jsou jako násobiče i země WAE. QTC však je možné přijmout jen od mimoevropské stanice.

Deníky se zasílají na zvláštních formulářích, určených pro tento závod, vždy do 15. dne následujícího měsíce na adresu: *WAEDC Committee, P.O. Box 1126, D-74370 Sersheim BRD-SRN*. Diplomy obdrží vítězné stanice každé kategorie v každé zemi za předpokladu, že mají alespoň 100 spojení, nebo získají alespoň 10 000 bodů, či získají alespoň polovinu bodů kontinentálního vítěze při stejném předpokladu. Soutěžní komise kontroluje i dodržování povolených kmitočtů během závodu v pásmech 3,5 a 14 MHz, které jsou pro CW 3500 – 3550 kHz a 14 000 – 14 075 kHz, pro SSB 3600 – 3650, 3700 – 3800 a 14 100 – 14 300 kHz.

Pozor – od příštího roku bude závod trvat opět celých 48 hodin.


OK2QX



Předpověď podmínek šíření KV na červenec 1993

Jíž podruhé se setkáváme na tomto místě s úplně jiným tvarem předpovědních krivek, než v minulých dvanácti letech. Navíc, oproti předpovědi na červen, uveřejněné v minulém čísle, se mi konečně úspěšně podařilo zkrotit grafickou část programu pro výpočet krivek, takže výsledek je ještě přesnější a současně i názornější. Není vyloučeno, že některí čtenáři této řádků mohli přehlédnout text na stejném místě v minulém čísle, a proto si dovolím na nejdůležitější změny ještě jednou stručně upozornit.

Izolovat na předpovědních grafech, připomínajících vrstevnice na mapě, jsou krivky stejné síly signálu na anténních svorkách přijímače, vyjádřené ve stupních S (ve kterých si radioamatér při spojení vzájemně vyměňuje reporty a ve kterých jsou nejčastěji cejchovány ukazatele síly signálu na přijímačích). Velmi důležitou informaci je údaj nejvyšší použitelného kmitočtu MUF (v minulé verzi grafů znázorněn plnou čarou), zde nakreslený po hodinách symboly „x“. Samotný nejvyšší použitelný kmitočet pro danou trasu je (pokud je předpověď úspěšná) v polovině dnů měsíce nižší a ve druhé vyšší, než vypočtený.

New York

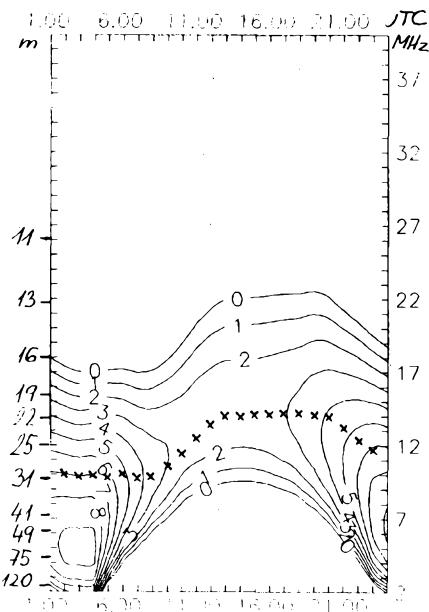

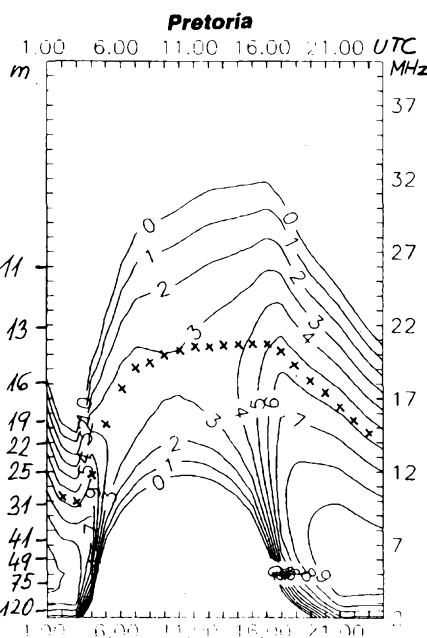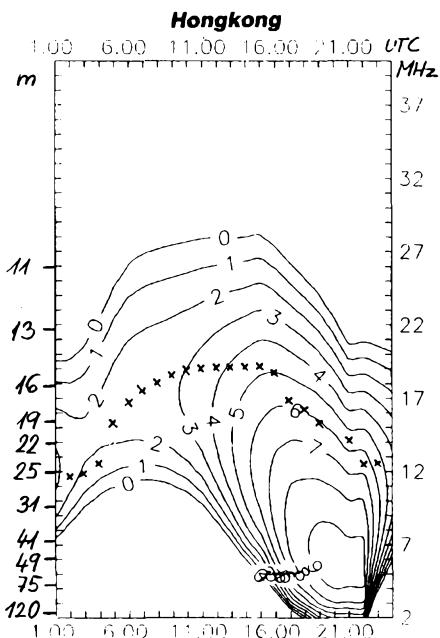

Za poměrně důležitý fakt považuji to, že izolinie sily signálu nad MUF mají poněkud jiný fyzikální význam než křivky pod MUF. V prvním případě jde zejména o statistiku pravděpodobnosti výskytu otevření na příslušné trase (a pokud k otevření dojde, signál bývá velmi silný). Naopak pod MUF jsou otevření častější a z grafu vyčteme obvyklý útlum trasy.

Tato předpověď vychází z vyhlazeného relativního čísla slunečních skvrn $R_{12}=63$, které do konce letošního roku poklesne k pasesát. Opačný chod má předpověď slunečního toku podle NRC Ottawa – jeho vyhlazená hodnota by v červencových 103 měla do prosince stoupnout na 122. Ještě vyšší byla sluneční aktivita v letošním únoru, jak vidíme z denních měření slunečního toku v Pentictonu, B.C.: 125, 128, 137, 147, 160, 184, 176, 188, 185, 180, 173, 149, 135, 141, 135, 134, 124, 126, 116, 123, 123, 133, 132, 135, 128, 126, 124, a 124, průměr je 142,5. Průměrné

číslo skvrn R bylo 90,5 a s jeho pomocí jsme vypočetli R_{12-84} za loňský srpen.

Ještě k únoru: měsíc to byl pozoruhodný, 43 měsíců po maximu jedenáctiletého cyklu iž tak velká sluneční radiace nebývá. Také se nestává, aby se tolik poruch magnetického pole Země projevilo hlavně zlepšením v kladné fázi poruchy při absenci zhoršení ve fázi záporné. První dva dny sice byly špatné, ale celý zbytek měsice nám to vynahradil. V nejlepších dnech stoupaly kritické kmitočty nad střední Evropou nad 10 MHz (7.2., 11.2., 17.2. a 20. až 21.2.) a podmínky řízení byly v globálním měřítku podprůměrné jen v pěti dnech: 1. až 4.2., a 22.2. Zmíněné kladné fáze poruch se odehrávaly 14.2., 17.2. a 20. až 21.2. Mimořádně a opět v kladném smyslu se projevila sporadická vrstva E 10. až 11.2. (zejména ve směru na Pyrenejský poloostrov). Jako perličku lze uvést aurorálně zbarvené signály japonských stanic 21.2. dopoledne v pásmu patnácti metrů po pěkném otevření na Havajské ostrovy na dvacet metrů.

Červenec proti tomu bude však fádní a jediné vztušení nám občas nabídne sporadická vrstva E. Její menší aktivita ale patří k již poznánym charakteristikám, nynějšího slunečního cyklu a tak budeme svědky poměrně pravidelného chodu s malým počtem poruch.

OK1HH

Zajímavosti

- V Jihoafrické republice byla v loňském roce uspořádána velká výstava „Expo životního stylu“, na které se značnou měrou podíleli i radioamatéři, vysvětlujici zásady kosmických spojení a rádiového spojení všeobecně. Výstavu navštívilo přes 50 000 zájemců, z toho přes 18 000 školáků se svými učiteli.

- Více jak 700 vystavovatelů ze 40 zemí je očekáváno na velké výstavě organizované společností France Telecom a SEE u příležitosti 15. mezinárodní konference o energii v telekomunikacích INTELEC 93, která se koná ve dnech 27. až 30. září 1993 v kongresovém paláci v Paříži.

- RSGB zveřejnila výsledky svého šetření ohledně rušení nejen radioamatéry, ale i radioamatérů, Zjistila, že:

33 % rušení pocházelo od mechanických přerušování elektrických obvodů (termoisty, vypínače);
33 % zdrojů rušení nebylo zjištěno;

12 % pocházelo od ostatních rádiových služeb (CB, taxi ap.);
22 % bylo způsobeno jinými zařízeními elektroniky (telefony, televizory, kabelová TV ap.).

Na druhé straně radioamatéři z celého množství ohlášených rušení způsobilí:
26 % na televizorech;

19 % na telefonním zařízení;

18 % na HIFI zařízeních;

18 % u videopřehrávačů;

7 % na telefonních zápisnicích;

6 % na rozhlasovém vysílání;

5 % na různých zabezpečovacích zařízeních.

QX



Z vaší činnosti

Pravidelným a úspěšným účastníkem celoroční soutěže OK – maratón v posledních letech je OK1-4215, ing. Miloslav Michek z Prahy. Dostal jsem od něho dopis, ve kterém mi přiblížil svoji radioamatérskou činnost. Z jeho dopisu využijmám:

Radioamatérskému koníčku jsem se začal věnovat koncem čtyřicátých let v klubovní stanici OK1KCR v Chrudimi. Z Krátkých vln a další dostupné literatury jsem se naučil základy, absolvováním rozhlasového kursu jsem zvládl základy telegrafie, splnil podmínky RO III, aktivně působil v OK1KCR a nadšeně poslouchal. Dodnes s vděkem vzpomínám na řadu členů uvedené klubovní stanice, na jejich zapálení pro radioamatérskou činnost, nezíštnou pomoc začínajícím radioamatérům, zvláště mladým a na jejich ochotu a obětavost v pomoci druhým. Jedná se zejména o Míru Kučeru, OK1BP, tehdy učitele a okrskového vedoucího Junáka a Bohouše Serbuse, OK1SS, důstojníka letectva, který již bohužel nežije.

Radioamatérský koníček podstatně při-

spěl také k volbě mého povolání. Po vysokoškolském studiu slaboproudé elektrotechniky jsem zakotvil ve vojenském letectvu. Od začátku jsem prošel inženýrské funkce na letce, pluku, divizi a od roku 1960 na velitelství letectva. Zabýval jsem se provozem

a opravami elektrotechnického vybavení letadel, později přípravou a zaváděním všech změn na letecké technice a konečně v posledních pěti letech řízením vojenských škol letectva. Moje zaměstnání bylo důvodem, proč jsem na přelomu padesátých a sedesá-

OK1-4215 a OKL 19,
ing. Miloslav Michek
u svého zařízení



tých let musel s radioamatérskou činností skončit. Na ta krásná léta mi zbyla jako vzpomínka krabice QSL lístků a asi 4 diplomy za poslech všech světadlů a států USA. Odpovídalo to tehdejšímu minimálnímu vybavení, nedostatku času a poslechu převážně v pásmu 3,5 MHz.

K oblíbené radioamatérské činnosti jsem se mohl navrátit až na jaře 1989, kdy jsem dosáhl důchodového věku. Koupil jsem si nový přijímač ODRA pro všechna krátkovlnná pásmá. K přijímači mám připojenou drátovou anténu o délce asi 100 m včetně svodu. Anténu mám zavěšenou ve výšce asi 50 a 25 m nad zemí, ale není to právě nejvhodnější místo pro anténu.

Za uplynulé období tří a půl roku své druhé etapy radioamatérské činnosti mám dosud potvrzeno 135 zemí MIX, 126 zemí CW a 48 zemí SSB. Provozem SSB, který jsem i přes jazykové předpoklady podceňoval, poslouchat teprve začinám. Za uvedenou dobu jsem získal diplomy Československo, Bratislava, JAK, Morava na třech pásmech, M - CLC (MIX III. a II. třídy, CW III. a II. třídy, SSB III. třídy), Plzeň 91 a 92, Libuše a vyzádán diplom Karlovarský porcelán. Splněny mám podmínky diplomů RP-OK-DX II. a I. třídy, P-200 OK a Západní Čechy, ale o tyto diplomy jsem prozatím nepožádal. O zahraničních diplomech se vzhledem k ceně IRC kupónů raději ani nezmíruji.

Již čtvrtým rokem se pravidelně zúčastňuji celoroční soutěže OK - maratón. V roce 1990 jsem ve své kategorii obsadil šesté místo, v roce 1991 jsem se umístil na druhém místě a v roce 1992 jsem se stal vítězem kategorie posluchačů.

Celoroční soutěž OK - maratón považuju za velice prospěšnou nejen pro mládež, ale i pro ty dříve narozené. Tato soutěž vede účastníky k intenzivnější a cílevědomě radioamatérské činnosti, umožňuje jim porovnávat alespoň hrubě vlastní výsledky s ostatními radioamatéry. Změny, zavedené od roku 1992, zejména oddělení koncesionářů

od „pouhých“ posluchačů a průběžné celkové měsíční vyhodnocování považuji za veliký přínos. Za přetrvávající nedostatky této soutěže považuji především nad hodnocení počtu mnohdy tuctových spojení a bohužel možnost podvádět některými neseriózními účastníky soutěže, což se potvrdilo i v roce 1991. Proto se přimluvám za změnu podmínek celoroční soutěže, podle kterých by se v podstatě hodnotily jen země DXCC podle pásem. OK - maratónu rovněž chybí určitá atraktivnost a motivace, která by se mohla zvýšit udělováním alespoň symbolických cen za umístění, jako je tomu u řady krátkodobých soutěží z poslední doby, například Plzeň, JAK, Libuše a dalších.

Chci se ještě zmínit o velikém nešvaru, který se týká potvrzování poslechů našími koncesionáři. Vedle řady těch, kteří respektují zásady slušnosti, je nezanedbatelný počet takových koncesionářů, kteří o ham spiritu na pásmu jen krásně hovoří. Velký počet QSL-lístků, zejména z pásmu 160 m, jsem jim posílal přímo, většinou s přiloženou poštovní známkou nebo SASE. Bohužel, setkal jsem se s mnohými koncesionáři, kteří ani takto vybavenou poslechovou zprávou, mnohdy z více pásem, vůbec nepotvrdí. Přitom mnozí z těchto chronických nezasíláčů jsou funkcionáři dnešních radioamatérských organizací, hlasatélé jejich zpráv a operátoři dočasně působících stanic OK s přiležitostními prefixy a značkami.

Pokud mne se týká, jsem velice zklamán dosavadní nevyřešenou situací v našem radioamatérském hnutí.

Tolik z dopisu Milana, OK1-4215, který v minulém ročníku OK - maratónu soutěžil pod značkou OKL 19. Přejí mu hodně dalších úspěchů v radioamatérské činnosti.

Těším se na vaše další dotazy a připomínky. Pište mi na adresu: OK2-4857, Josef Čech, Tyršova 735, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou.

73! Josef, OK2-4857

ITU - IARU

ITU - International Telecommunication Union (někdy se setkáme i se zkratkou UIT z francouzského názvu) je nejvyšším světovým orgánem, který se zabývá rádiovými službami (ovšem nejen jimi) a je uznáván Spojenými Národy jako speciální agentura ke kontrole telekomunikací. V současné době je členy 170 států. Díky vydávaným doporučením je možný telekomunikační provoz mezi jednotlivými členskými státy a nedochází ke vzájemnému rušení na rádiových vlnách. Pro radioamatéry je důležitá každá z konferencí, zabývající se oblastí rádiových komunikací – World Administrative Radio Conference (WARC), která určuje kmitočty, kde mohou být provozovány jednotlivé rádiové služby, tedy i kmitočty pro radioamatéry. Poslední konference byla ve španělském Torremolinos v roce 1992 a nám žádné podstatné změny nepřinesla.

IARU - International Amateur Radio Union je dobrovolné sdružení jednotlivých radioamatérských národních organizací, vzniklo v roce 1925 a nyní sdružuje více jak 125 organizací. Prvotou sítí sloužebou tohoto sdružení je hájt zájmy radioamatérské služby. Aby byla zajištěna větší operativnost sdružení, byl celý svět rozdělen do tří oblastí (regionů) – v prvém je celá Evropa, území bývalého SSSR a Afrika, ve druhém Severní a Jižní Amerika a ve třetím ostatní svět. IARU vydává doporučení o rozdělení radioamatérských pásem a druzích provozu, každá členská organizace platí k zajištění nezbytných nákladů na provoz poplatek, jež výše je závislá na počtu členů organizace. Sídlo Mezinárodního sekretariátu IARU je v USA, prezidentem je W1RU – Richard L. Baldwin, viceprezidentem VK3KI a sekretářem W4RA. Předsedou 1. oblasti je PA0LOU – L. v. d. Nadort, sekretářem G3FKM, John Allaway. **2QX**



OK1CRA

O radioamatérských klubech

Když jsem napsal všem českým radioamatérským organizacím o možnosti zveřejnit informace o jejich činnosti v této rubrice, ozval se obratem OK-QRP-klub; předtím jsem ještě získal obsáhlou informaci o Československém DX klubu a o čs. sekci DIG klubu. Postupně budou výtahy ze všech zaslanych materiálů zveřejněny.

Československý DX klub

Čs. DX klub pracuje jako nezávislá odnož radioamatérského hnutí od poloviny 70. let a sdružuje zájemce o hobby, známé v kulturním světě jako rozhlasový DXing (čti: déxing). Jádrem zájmu klubu je klasický DXing, tzn. dálkový příjem rozhlasu a televize, ale také jiných radio-komunikačních služeb v celém spektru rádiových vln. Vydává pro členy měsíč-

INFORMACE ČESKÉHO RADIOKLUBU

ník DX REVUE, ve kterém přináší zprávy a informace o slyšitelnosti vzdálených stanic a o změnách v rozvahu KV rozhlasu, o českých a slovenských relacích zahraničních stanic, rubriky o nerozhlasových službách, přehled QSL lístků došlých členům, předpovědi šíření rádiových vln, technickou hlídku a další užitečný obsah na 20 stranách formátu A5. Jednou ročně vychází magazín s obsahem lejšími články.

Clenství v klubu je vázáno zaplacením ročního členského příspěvku ve výši 150 Kč, který je nutno zaslat poukázkou na adresu hospodáře klubu: Jiří Krákor, Brigádníků 307, 100 00 Praha 10. Jiné formality nejsou potřebné a ihned po zaplacení příjde první číslo DX Revue. Korespondence s klubem se zasílá na adresu předsedy: Čs. DX klub, c/o Václav Dosoudil, Horní 9, 768 21 Kvasice. Pokud žádáte odpověď, nezapomeňte na zpáteční obálku s adresou a známkou!

Závěrem je nutné upozornit, že v Evropě je zastřešující organizací obdobných

národních klubů organizace EDXC, následně Čs. DX klub je již jejím členem a že členové klubu se zpravidla nezábývají poslechem radioamatérských stanic v radioamatérských pásmech. Zájemci o takovou činnost jsou sdruženi v jiných klubech.

OK-QRP klub

je i nadále nezávislým klubem, sdružujícím příznivce malých výkonů mezi radioamatéry České a Slovenské republiky. Zařízení QRP je definováno největším příkonem PA 10 W nebo maximálním výkonem 5 W a klub je členem EUCW.

OK QRP klub vydává měsíčník OK QRP INFO (OQI) se 32 stranami formátu A5 s provozními a technickými informacemi. Členové klubu získávají tento časopis zdarma, ostatní si jej mohou předplatit za 60 Kč ročně. Členský roční příspěvek je 70 Kč. Klub organizuje QRP závody, dny aktivity, setkání, vysílá vždy 1. sobotu v měsíci zpravidlostí (OK5SLP na 3560 kHz). Klub se snaží o zmenšení „elektronického smogu“ a rušení na pásmech a spolupracuje se všemi radioamatérskými organizacemi

bez rozdílu. Kontaktní adresa je: OK1SVS, Vladimír Staněk, Box 02, 471 41 Dubá.

Za spojení s 20 členy klubu (i pro posluchače za poslechy) od 1. 1. 1984 vydává klub diplom – na obou stranách však nesmí příkon překročit povolených 10, resp. 5 W. Přesné informace si najdete v časopise AMA nebo o ně požádejte OK1CZ: Petr Douděra, U 1. baterie 1, 162 00 Praha 6.

Dialog na dálku o povolovacím řízení

Když vytočíte pražské telefonní číslo 20 42 22, ozve se vám na druhém konci ženský hlas „Český telekomunikační úřad – Skálová“. Využil jsem této možnosti a pobavili jsme se spolu o tom, co radioamatéry (doufám – alespoň podle nejčastějších dotazů) nejvíce zajímá v otázkách povolování konceš, zasílání žádostí, zkoušek ap. Dnes to bude o vydávání konceš zahraničním radioamatérům, příště se již zaměříme na radioamatéry naše. Pokud budete mít nějaké doplňující dotazy, můžete je napsat na mou adresu a jejich odpovězenu na stránkách AR a ve vysílání OK1CRA zprostředkuji.

Naši radioamatéři jsou často dotazováni zahraničními zájemci o konceš OK8, jakým způsobem je možné tuto konceš získat. Co tedy takovému radioamatérovi poradit?

Nejlépe je, když cizinec zašle přímo na naši adresu žádost, která se piše volnou formou – není předepsán žádný formulář. Žádost musí obsahovat tyto údaje: vlastní jméno a příjmení, trvalé bydliště (přesnou adresu), uvede tam svoji volací značku, dobu platnosti vlastní konceše a jakou má třídu, dobu, odkdy dokdy předpokládá, že u nás bude vysílat, na jakých pásmech, s jakým výkonem a jakými druhy provozu. Nelze povolit provoz v pásmu 50 MHz.

Pokud by to bylo tak jednoduché, pak takovou žádost mohu napsat a nemusím mít ani konceš.

Žadatel vlastní konceš musí mít; spolu se žádostí musí zaslat čitelnou kopii vlastní koncešní listiny.

Takže žádost a kopie konceše – jaká je nová adresa vašeho úřadu?

Adresa je: Český telekomunikační úřad, Ministerstvo hospodářství České

republiky, Klimentinská 27, 125 02 Praha 1, Czech republic. Naši radioamatéři by se mohli pozastavit nad nezvyklým PSČ, které neodpovídá adrese, ale je to tak správné, nejdří se o chybě tisku.

Jaké jsou poplatky za vydání konceše?

Poplatek za vydání konceše OK8 je 100 Kč a také za prodloužení je poplatek 100 Kč. Upozorňuji však, že se připravuje nový poplatkový řád, takže uvedená suma v době, kdy vyjde tento rozhovor tiskem, již nemusí platit.

Výborně, já myslím, že vše je jasné – snad ještě něco k těm radioamatérům, kteří již mají konceš CEPT a chtěli by získat OK8.

Budou postupovat úplně stejně, jako by konceše CEPT neměli; její držení nemá na získání konceše OK8 žádný vliv. Konceše OK8 platí po dobu 5 let na libovolný počet návštěv ČR a konceše vydané ještě v ČSFR platí na území ČR i SR.

Děkuji za popovídání a již dopředu si rezervuji nejméně čtvrt hodiny na rozhovor o našich konceších.

2QX

INZERCE

Inzerci přijímá poštou a osobně Vydatelství Magnet-Press, inzerční oddělení (inzerce ARA), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 341, fax 23 624 39. Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 5. 1993, do kdy jsme museli obdržet úhradu za inzerát. Text piše čitelně, hůlkovým písmem, nebo na psacím stroji, aby se předešlo chybám vznikajícím z nečitelnosti předlohy. Cena za první rádce čini 60 Kč a za každý další (i započatý) 30 Kč. Daň z přidané hodnoty je v ceně inzerátu. Platby přijímáme výhradně na složence našeho vydavatelství, kterou Vám obratem zašleme i s udanou cenou za uveřejnění inzerátu.

PRODEJ

Profesionálně na C-64/128 s PD programy a hry (GEOS-obsluha pomocí oken, tvorba plošných spojů, výukové) – 1000 disket: T. Ardan, Pivočar 2889, 276 01 Mělník, tel. 0206/670759.

VHF-UHF špičkové zes. do ant. krabice! Pásmové: AZP 21-60-S 25/1, 5 dB 2x BFG65 (239). Širokopásmové: AZ 1-60 25/4 dB 2x BFG65 (239). Kanálové VHF: AZK ??-27/1,5 dB KF966 (189). UHF: AZK ??-S 35-27/1-2 dB BFG65+KF966 (289) Nap. výhybka (+25). Konvertory, slúč., zádrž – seznam zdarma. Vývod – šroubací uchycení – nejrychlejší, nejspolehlivější. Dobírkou: AZ, Štípa 329, 763 14. Tel. 067/918221.

Osciloskop S1-94, nový, 10 MHz, sonda 1:10, příslušenství, dokumentace. Tel. (02) 36 78 12 p. Brůhová.

Nízkošumové ant. zesilovače UHF s BFG65 + BFR91A (230), pásmové (170) K1-60 s BFG65 + BFR91A na konektory, šum 4 dB (250). Vše měřeno ve VÚST Praha. Výroba dalších dílů TV rozvodů na zakázku. TEROZ, 789 83 Loštice, tel.: (0648) 52255.

C520D, D146, A273, 274, MAC16A, 24A, MDAC08 (49, 8, 19, 19, 29, 29, 29), MH7490A, 93A, 193, 00, 04, 10, 20, 38, 40, 50, 60, 74, 150, 154, KFY18, 46 (3), konc. stup. 2x10 W s TBA2005 (180). P. Česnek, Smetanova 1061, 751 01 Vsetín.

Levně polyskop XI-50 do 1GHz, osciloskop 10 MHz S1.94 (2500), N3015 (1800), S1-112 (3500), 2x1 MHz paměť. (4800), 2 x 20 MHz S1-118 (4500), 2 x 35 S1-134 (6800), 2x50 MHz (9800), N3017 (850), OML3M (1500), 2x120 MB566A (7200), gen. BTV G04, SAT02 včetně S kanálů, TXT do 1750 MHz, měřič úrovně tel. signálu, násobiče UN-9 (140), UN-8 (95), IO do BTV, displeje + IO do hodin, KT920B (60), KT922B (75), 930A, B, (130, 150), KT971A (200), 3P326B (100), V. Smilovský, Kalamářská 213, 747 62 Moravské Lazce, tel. (069) 284345, (069) 221445.

Trafa 24V-2VA (à 35), 5VA (à 45), min. relé do pl. spoju RP 220-24 V 3P (à 25). J. Čejka, Lužická 8, 777 00 Olomouc.

Elektro-mag. čerpadla průtok 0,5 l/min; tlak 10 atm; napájení 220 V. Původně ND do kávovaru. Cena 100 Kč + dobríka. M. Valach, Lužní 48, 747 22 Dolní Benešov-Zábrěh.

Servisní manuál (kopie) ZX Spectrum+2 (60 + pošt.). Buček, Sustaly 1083, 742 21 Kopřivnice. Sat. přij. podle AR/A9/91 osaz. OFWY6950, SL1452, A723, SO42P + zvuk podle AR/A10/90, vše v rámu + transf. + přep. 12-18 V pro konvertor (1950). B. Hotmar, 517 42 Doudleby 34, tel. (0444) 5280.

Nová trafa 220/24 V-50 VA; 220/24 V-10 A (à 49, 190). N. kondenzátory 1G/63 V; 500M/300 V (à 9; 6). KT706; KT711; KFY46; použ. KD366; 7B; 7812 (à 14; 4,50; 5; 5; 5). Relé LUN 4 kontakty (à 19); 2 kontakty (à 15). 3f. jističe 37/50 (2,5÷5,6 A) (à 99). J. Heryán, Pod vršky 33, 755 01 Vsetín.

Citlivou děličku kmitočtu 1:1000 do 1 GHz v provedení „SONDA“. Tov. výrobek. Cena 870 Kč. M. Bara, Bzenecká 20, 628 00 Brno. Tranzistory BD675 jednotlivě i ve větším množství. Cena 8 Kč/ks. Ivan Zboran, Růžová 566, 739 61 Třinec VI.

Condor-oziv. desku tuneru VKV 1+2 (350), nový st. zesi. 2 x 25W (1000), tech. údaje za fr. obáku. R. Trávník, Varšavská 215, 530 09 Parádubice, tel. (040) 424 69.

Kvalitní nízkošumivé ant. zesilovače

s BFG65: IV-V.p. 30 dB (180); IV-V. p. 36 dB (210); III+IV-V. p. 21+30 dB (210); III+IV-V. p. 21+36 dB (220); nap. výhybka (45). Vše v pocinovaných krabičkách s konektory. 1 rok záruka. Josef Zužák, Křivoklátská 961, 271 01 Nové Strašecí.

Zkušební tranzistor BM-529, cena 2000 Kč. Tel. (0641) 2054.

Vázané AR roč. 1955 až 1963. VI. Dostálek, Hrdého 836, 500 09 Hradec Králové.

Funkční barev. tón. monitor 35 cm) a komplet. klávesnicí k počítači Alfaskop (1200). Tel. (0332) 2366.

Osciloskop BM510; abs. vlnoměr 0,6-2,2 GHz; nf. mV metr BM384; měr. výk. tranz. BM455; měr. tranz. BM469; měr. frekv. BM369; mgf. B4, B400, B100; popis. kleště na kabely; mikrofony AMO410N; vf. gen. BM270-240 MHz; 4kanál. osciloskop Schlumberger 0-170 MHz; VHF-UHF TV volbler; frekv. analyzer Brüler & Kjaer 2705. (2500, 2400, 500, 1200, 800, 500, 200, 300, 1200, 600, 1200, 15 000, 10 000, 10 000). M. Hochman, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6.

SL 1452, 27C 1024 (390, 150). Tel. (02) 6921285.

Osciloskop S1-94, nový, do 10 MHz, cena 2800. Tel. (02) 8556320.

2 ks histor. W metrů Weston Berlin, r. v. 1890, starší elektronky a jiné měr. přístroje. Tel. (02) 490353 večer.

Pošlu na dobríku nové elektronky EZ80, EZ81, PY82, EY83, 1Y32T, PL81, PL82, EL82, ECL84, ECL85, PCL200, EL36, 6CC31, 6CC41, 6CC42, 6L43, 6L50, 6P6S, 6B31, 6B32, 6F32, 6F36, 12BC32, EABC80, UCH11, 6H31, EH81, EBF80, EF85, EF86, EF184, 1AF33, EM80, (20 až 40 Kč + poštovné). J. Hájek, Jankovcova 2872, 415 01 Teplice, tel. 29469.

SL1452, µA 733, MC10116, BFQ69 (515, 29, 62, 78). BFG65, GT346B, AF239S, BB405 (76, 19, 20, 8). AY-3-8500, AY-3-8910, TDA1510, A2005 (275, 346, 75, 40). LA4445, LA4461, HA13001, TA7270 (82, 98, 112, 109). BA5406, KA2206, Ty-KT120A (78, 62, 26) zeslanie ihned. Zoznam zdarma. M. Rezníček, Na Sihoti 6, 010 00 Žilina.

V – hroty do pištol. trafopájkovačky (à 6) sú trvanlivé a vhodné pre jemné i hrubé práce. Šetria Vás čas a vytvárajú pohodlie pri práci. Ponuka v sortimente: Ø 1,0, 1,2, 1,4 a 1,6 mm. Na dobríku min. 5 ks, na faktúru min. 25 ks. Ing. T. Melišek, Eisnerova 9, 841 07 Bratislava. Dobírky v ČR: COMPO s. r. o., Karlovo námestí 6, 120 00 Praha.

ha 2, tel. 299379; ODR A elektroservis, 28. října č. 4, 701 00 Ostrava, tel. 214264.

SL1451, C520, UB880D, 555 (500, 50, 100, 10). MA7812 kov., KU612, KC811, KT110/400 (10, 5, 5, 10), VQB37, KZ260/6V2, KZZ76 (10, 1, 2), KV-CAJAVEC (100), sym. člen (á 5). I. Medved, Orovina 145, 966 52 Tekovská Breznica.

Transf. 220/2x17 V, 6 A, na nabíječku dle AR 9/92 (á 200), tel. (0437) 5455; 3114.

Pozor! Osciloskop (480), reg. zdroj (380), reg. trafo (280), 1000 ks součástek (98), měřidlo a růz. trafo (48). Popis zašlu. J. Forejt, Nad úpadem 439, 149 00 Praha 4.

Nový nepoužitý osciloskop SI-94 do 10 MHz, cena 2300 Kč. Tel. (02) 3219542.

KOUPĚ

Koupím od radioamatérů pamětníků funkční staré nožičkové lampy např. RES164, C443, B443, RGN1064 atd. Mil. Hudec, Zbožská 2169, 288 02 Nymburk.

Elektronky 6F31, 6Z31, Ing. Vladimír Nechvátal. Fr. Hrubina 737, 674 01 Třebíč, tel. (0618) 26548.

RŮZNÉ

Vyměním freky, analyzátor Brüel & Kjaer 2705 za Yamaha SPX 1000 nebo Lexicon LXP 5. Martin Hochman, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6.

Občanské radiostanice CB s příslušenstvím za výhodné ceny, ceník zdarma. RADIS, Sázavská 6, 120 00 Praha 2.

Radiostanice CB. Prodej - montáž - servis zajistí DELMO, tel. (02) 6832339.

Přijímač DTMF s odpovídáním (vhodný pro radioprovoz, dál. ovl. apod.). Cena stavebnice sel. volby dobríkou 990 Kč + poštovné. Vyrábí a dodává DELMO, Přístavní 38, 170 00 Praha 7, tel. spojení (02) 6832338.

Hledám společníka pro podnikání v oblasti audio, podmínka znalost VKV přijímačů. Tel. (02) 764994.

"BASTLÍŘŮM"

a jiné havěti elektrotechnické si dovolujeme oznámit, že jsme přestěhovali nás

BAZAR

do ulice Trojanovy 3, Praha 2
50m od stanice metra Karlovo nám.
výstup Palackého nám.

Nabízíme rozmanitý sortiment součástek, dielů, komponentů a jiných zajímavostí.

Vše za ceny "bájného komunismu"
tj. skoro


ZADARMO.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

ADOSA
tel: 53 40 39, 52 77 98, 52 54 142

Ihned vyrobíme
PLOŠNÉ SPOJE
jednostr. a obojstr.
aj väčšie množstvo.
Cena dohodou.
Inf.: 07/212 002
211 122, kl. 660
p. Nováková 128

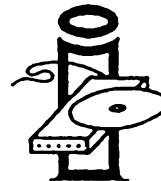CD ROM hardware, software
(hry, shareware, obchodní informace, archivace)



LOKÁCKA PARDUBICE

Modem: 040/516 721 (NON STOP)
(hry, elektronická pošta, komunikace)

Katalog her (bezplatně) objednejte ještě dnes !!

BECO Link s.r.o., Jindřišská 2038, 530 02 PARDUBICE
Tel.: 040/517 487, 38 677, Fax: 040/518 566, Mod.: 040/516 721

SEZNAM INZERÁTŮ V TOMTO ČÍSLE

AGB elektro – elektronické součástky	XXV
Alto – krabicové systémy	VI
AMA – krátkovlnný transceiver	XXVII
ASIX – nabídka programovatelných IO	VI
BAZAR – elektronických součástek a dílů	48
Computer Sapiens – jazyk C a PASCAL	XII
Commotronic – počítače Comodore	XXVIII
DATAPUTER – rádič disketových jednotek	XII
DOE – laserové tiskárny	III
Domarazek – koupé inkurantů	XXXI
ECOM – elektronické součástky	XXIV
Elektro Brož – polovodiče	XIV
Elektro Hobby – anténní technika	VI
Elektrosound – stavebnice výkon. zesilovače	XI
ELIX – satelitní soupravy	XXVII
Elitron – předsilovače, propoj. kabely aj.	X
Ellax – náhradní díly TV, AUDIO, VIDEO	VII
Elnec – výměna EPROM	VI
Elnec – programátor, simulátor	VII
Elnec – logický analyzátor	XI
EMPOS – elektronické přístroje	XXVIII
Emgo – 8bit převodník AD/DA	X
Enika – pojistková pouzdra	XXIII
ERA components – řízení krokových motorů	XIII
ELPOL – teletextové karty	XXIX
FAN radio – CB transceivery	III
FK technik – kontaktní čísla	XXII
GES Electronics – radiostanice	4 str. ob.
GHV Trading – multimetry METEX	XIX
GM elektronick – vysílačky, halogeny aj.	IV–V
Grundig – TV kamery	I
Jablotron – akumulátory	XXX
J.J.J. Sat – TV a satelitní technika	XX–XXI
JV a RS Elko – LCR + voltmetr	XXXI
Kancelářské stroje – prodej reproduktorů	XXXI
KERR elektronik – TV, SAT komponenty	I
Krejzlík – EPROM Cleaner	XXVIII
KTE – elektronické součástky	XV–XVIII
KRUP – automatické přepínače tiskáren	XXXI
Lokálka – počítačové modemy	48
Meder electronic – relé, senzory aj.	VI
MICROCON – kontroler krokových motorů	XXIX
MICRONIX – elektronické díly	XXVI
MIKROKOM – servisní přístroje	XXX
MITE – mikropočítacová technika	XXXI
MORGEN electronics – zdroje, generátory	XXX
NEON – elektronické součástky	VII
Novákova – výroba pl. spojů	48
OrCAD – počítačový návrh plošných spojů	XI
PACE – satelitní přijímače	VI
Ploskon – induktívne bezkontaktné snímače	XXXI
Přijímací technika – TV a SAT příslušenství	XI
POKROK – výroba plošných spojů	XXIX
ROCHELT – špičkové reproduktory	XXIX
SAMER – polovodičové paměti	XII
SAMO – prevodník analogových signálů	XII
SATCO – kabelové televizní rozvody	XXX
Semi Tech – elektronické prvky	X
Solutron – konvertory, směšovače	VI
Systém Pro – inteligentní monitory	XXXII
S Power – baterie Panasonic	XXVIII
STARLMANS – polovodičové součástky	XXXI
Silhánek – nákup elektroniky Luftwafe	VI
TES elektronika – směšovače, modulátory	VII
TEST – pridavné karty do PC	VI
TELECOM – telefonní tarifikátor	XXIX
TIPA – elektronické součástky	IX
VAREZ – stanice pre TKR	XXVIII
Vilberto – náhradné diely pre spotr. elektr.	XI