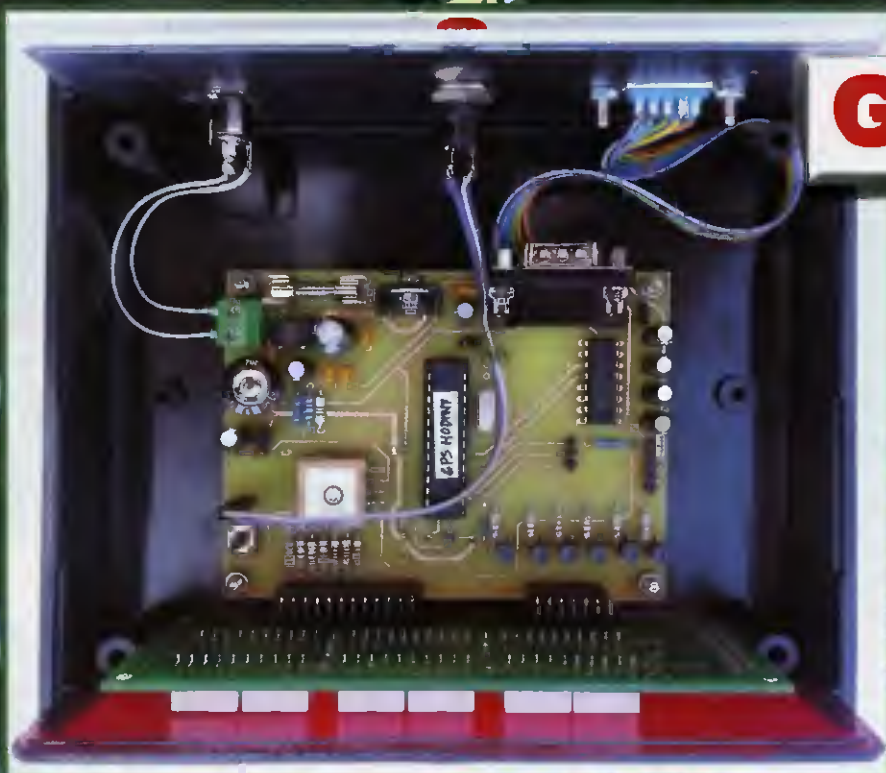


PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA


2

2015

Amatérské
RADIO



GPS hodiny v2

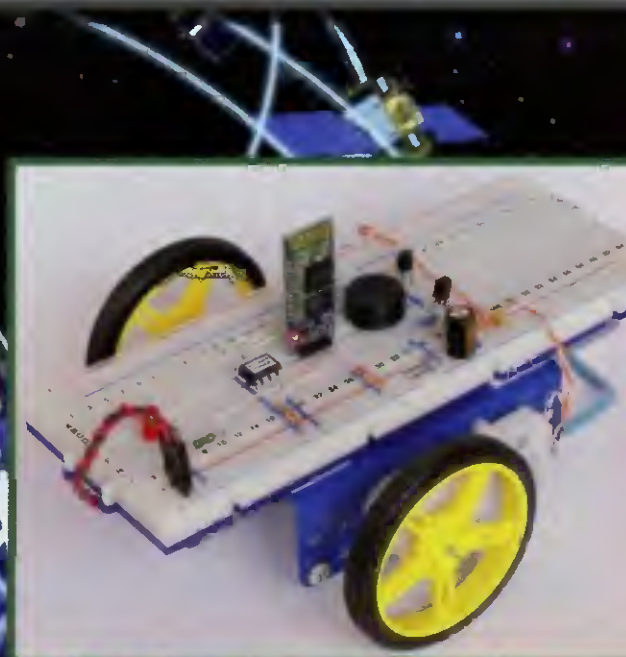

Využití Bluetooth z mobilu, tabletu nebo PC k ovládnání

RGBW ovládač



Radioklub Kyjov, OK2KYK



Zkoušíme
hon na lišku
(ROB, ARDF)



Anténí farma uprostřed vinohradu
a stavba antény pro pásmo 432 MHz,
Poňní den 2014



Poňní den mládeže 2014,
u mikrofónu Vítek (11 let)



Otec a syn
OK7WW a OK2 36352



Výstava našich výrobků,
bzučáky, blikáče, krystalky



Nejen rádiem živ je člověk.
Výlet na hrad Cimburk.

V TOMTO SEŠITĚ

Náš rozhovor	1
Světlozor	3
AR mládeži:	
Základy elektrotechniky	4
Periférie mikrokontrolérů (17)	5
Jednoduchá zapojení pro volný čas	7
GPS hodiny v2	11
Přípravek pro zkoušení a ovládání sériového portu	15
RGBW ovládač	16
Využití Bluetooth z mobilu, tabletu nebo PC k ovládání	20
Autotester	24
Inzerce	I-VIII, 48
Konstrukce gramofonu (pokračování)	25
Dálkové ovládání k nízkofrekvenčnímu zesilovači I ..	28
Antény	31
PC hobby	33
Rádio „Historie“	37
Z radioamatérského světa	41

PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA Amatérské RADIO

Redakce: Šéfredaktor: Ing. Josef Kellner; Ing. Jaroslav Belza, Petr Havlíš, OK1PFM.

Adresa administrace: Blanická 845/9, 120 00 Praha 2, tel.: **702 106 157**. Návštěvy: pondělí od 13 do 16 h.; úterý a středa od 8 do 11 a od 13 do 14 hodin; nebo po předchozí domluvě.

Ročně vychází 12 čísel. Cena výtisku 75 Kč.

Rozšiřuje První novinová společnost a. s., Mediaprint-Kapa a. s. a soukromí distributoři.

Předplatné v ČR zajišťuje Amaro spol. s r. o., Michaela Hrdličková (Blanická 845/9, 120 00 Praha 2, tel.: **702 106 157**; odbyt@aradio.cz). Distribuci pro předplatitele také provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, oddělení periodického tisku; e-mail: postabo.prstc@cpost.cz; Olšanská 9, 130 00 Praha 3, bezplatná infolinka 800 300 302. **Objednávky do zahraničí:** MediaCall s.r.o.; www.predplatnedo.zahranici.cz; Videňská 995/63, 639 63 Brno, tel.: +420 532 165 165.

Předplatné v Slovenskej republice vybavuje Magnet-Press Slovakia s. r. o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava - Petržalka; korešpondencia: P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava 3; tel./fax (02) 67 20 19 31-33 - predplatné; e-mail: predplatne@press.sk.

Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou - ředitelstvím OZ Praha (č.j. nov 6005/96 ze dne 9. 1. 1996).

Inzerce přijímá: Michaela Hrdličková, Blanická 845/9, 120 00 Praha 2, tel.: **702 106 157**; inzerce@aradio.cz.

Za původnost a správnost příspěvků odpovídá autor (platí i pro inzerce).

Vydavatel: AMARO spol. s r. o., IČO 63487233.

Vychází: 5. den v daném měsíci.

Internet: <http://www.aradio.cz>

E-mail: pe@aradio.cz

Nevyžádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1804-7173, MKCR E 7409

© AMARO spol. s r. o.

NÁŠ ROZHOVOR



s Ing. Janem Pacitem, OK2BUT, vedoucím kroužku mládeže při radioklubu v Kyjově, OK2KYK, o výchově a výcviku mladých radioamatérů.

Na úvod nám prosím řekni stručně něco o historii vašeho radioklubu a o historii radioamatérů na Kyjovsku. Značku OK2KYK jsem našel např. v 35 let starém callbooku (starší už nemám k dispozici).

Radioklub vznikl někdy kolem roku 1950, zprvu sídlil v tehdejší budově Domu pionýrů v Kyjově, později v roce 1972 jsme přesídlili do nové budovy Svazarmu, kterou svépomocí postavili i naši členové a kde máme sídlo dodnes.

Jedni z prvních členů byli bratři Kučerovi z Dražůvek, donedávna oba aktivní radioamatéři: Franta, OK2BBB, a Honza, OK1NR, který zemřel 24. září 2014.

Radioklub se vždy v minulosti zúčastňoval mezinárodních soutěží na KV i na VKV pásmech. Snad neexistuje jediný ročník, kdy by nebylo slyšet značku OK2KYK v Polním dnu na VKV. Uchovávalme například deník z roku 1975, kdy vysílal klub pod značkou OK30KYK k výročí 30 let od konce války, uchovávalme historický QSL lístek z 1. 6. 1956 od významného klavíristy a dirigenta Willa, W2CUQ, z New Yorku.

Členové našeho klubu vysílali z mnoha zahraničních destinací a ostrovů, ně-



Obr. 2. Anténa GW4CQT pro pásmo 2 m na střeše DDM ve Vracově



Obr. 1. Ing. Jan Pacit, OK2BUT

kolik let též vysílali z lodí České námořní plavby.

Tim se dostáváme do současnosti. Kde váš radioklub v současné době sídlí a kdo jsou vaši chleboďárci? Které instituce podporují existenci a činnost vašeho RK?

Radioklub sídlí v Kyjově a je spolu s biketrialem a leteckými modeláři členem organizace AVZO ČR Kyjov. Na činnost nám významně přispívá město Kyjov a také město Vracov, k tomu nás občas podpoří menší sponzoři a též vlastní členové. Velmi srdečně je obdarováni od radioamatérů, jejichž jediným přáním je, aby poskytnuté rádio, součástky či nářadí pomohlo dnešní počítači ovlivněné mládeži nalézt kouzlo radioamatérského sportu.

Jaká je náplň činnosti vašeho radioklubu? Jak často se v radioklubu setkáváte, jak vypadají schůzky vašeho radioamatérského kroužku a co všechno dětí učíte?

Radioklub Kyjov sdružuje v současné době čtrnáct dospělých a jedenáct chlapců ve věku 7 až 16 let. Setkáváme se nyní nepravidelně, ale obnovili jsme tradici schůzek jedenkrát měsíčně v klubovně. Dvakrát ročně pořádáme setkání členů a přátel, kde se scházejí radioamatéři z okresu Hodonín, kamarádi z Moravy i ze Slovenska.

Kroužek mladých radioamatérů pokračuje pátým rokem. Schůzky jsou každé úterý v učebně Domu dětí a mládeže ve Vracově. Díky DDM máme pro tuto činnost vynikající podmínky, od letošního školního roku máme možnost využívat dokonce dvě místnosti, které jsou vyčleněny pouze pro náš kroužek.

Kolik má váš mládežnický radioamatérský kroužek členů? Jakým způsobem děláte nábor nových členů a jak často?

Ve školním roce 2014/2015 dochází do kroužku dvanáct dětí. Kromě čtyř místních také dva z Kyjova, dva ze Šardic a po jednom z Dubňan, Lužic, Mikulčic a Lipova. Nábor jsme zpočátku nedělali, pouze jsme rozvěsili plakáty a kroužek byl zveřejněn tiskem společně s ostatními kroužky DDM ve Vracově. Vloni v září jsem obešel místní základní školy a školy v okolních obcích, ale tato akce neměla vůbec žádný úspěch.

Propagaci ale nepodceňujeme a každoročně informujeme občany Vracova a Kyjova o svých aktivitách v místních Zpravodajích i regionálním tisku.

Jaké je vaše technické vybavení? Mám na mysli nejen vysílací zařízení a antény, ale i vaši dílnu – měřicí techniku, nástroje, přístroje? Kromě továrních zařízení a vybavení používáte také nějakou techniku „home made“? Antény, anténní tunery, telegrafní klíče? Učíte děti v kroužku mechanické a radiotechnické zručnosti?

Naši hlavní činností je radioamatérské vysílání, technice se věnujeme spíše okrajově. Získali jsme stavebnice, součástky i měřicí přístroje ze středního odborného učiliště v Kyjově a také mnoho různého materiálu od radioamatérů.

Anténu, kterou používáme na střeše DDM, vyrobili před lety členové radioklubu OK2KHD v Hodoníně. Pro vysílání i pro poslech máme transceiver Yaesu FT-897 a malíčký ruční dvoupásmový FM transceiver od firmy TYT. Chlapci již zvládají provoz na radiostanici, při závodech pracují samostatně, spojení zapisují do notebooku. Jako posluchači zapisují odpovědi do papírového deníku, což je rychlejší než do počítače.

V PE-AR 10/2013 jsme informovali, že členové radioamatérského kroužku pod značkou RK OK2KYK zvítězili v mistrovství ČR juniorů v práci na VKV v kategorii 432 MHz (za rok 2012). Máte svoje stabilní soutěžní QTH? Ze kterých kót vysíláte?

Pro nás je každá třetí neděle v měsíci už čtvrtý rok vyhrazena Provoznímu aktivu na VKV. Svoje stanoviště střídáme – v zimě většinou závodíme z učebny ve Vracově, ale jakmile to počasí dovolí, vyjíždíme na kopec. Nejčastěji na Babí lom u Strážovic. Párkrát jsme se usadili na Šibenickém vrchu v Bílých Karpatech, kam dříve jezdil radioklub OK2KMT z Veselí nad Moravou. V roce 2014 se nám podařilo zvítězit v Mistrovství ČR v kategorii 144 MHz, ale výsledek by nás těšil víc, kdyby byla větší účast v této soutěži. V roce 2013 jsme první místo na pásmu 432 MHz neobhájili a skončili jsme na obou pásmech druhí.

Kterých dalších radioamatérských akcí se zúčastňujete (Polní den, SOTA, Flora a Fauna, expedice)? Můžete uvést některé další úspěchy vašich mládežníků nebo vašeho RK?

Polním dnem mládeže vyvrcholí naše prázdninové soustředění juniorů, které pořádáme již třetím rokem nedaleko Mo-



Obr. 3. Michal a Mirek patří k nejmladším členům kroužku

ravan u Kyjova. Chlapci jsou ubytováni ve stanech a máme pro ně připravený pestrý program, jehož součástí je pěší túra a vysílání z vrcholu SOTA, všichni posluchači se zúčastní SSB ligy. Velké oblibě se těší „hon na lišku“ a další sportovní soutěže. V kroužku má osm chlapců své posluchačské číslo a všichni se vloni zapojili do celoroční soutěže SSB liga. Nejúspěšnější byl třináctiletý Zdeněk Foltýn, který v kategorii SWL zvítězil. Zatím se nám však příliš nedaří přesvědčit děti k účasti v mezinárodních KV závodech, výjimkou jsou diplomy z ES Open HF Championship 2014 nebo Oceania DX Contest 2013. Velmi jsme přivítali také aktivitu uničovského radioklubu OK2KLD a zúčastnili se jejich závodu Novic 2013 a Memorálu OK2WDC.

Jak funguje vedení vašeho radioklubu, kdo jsou instruktoři a lektori? Používáte při výuce v kroužku nějakou metodiku nebo literaturu? Sledujete časopis PE-AR?

Náčelníkem kyjovského radioklubu je Michal, OK7MT. Mládeži se věnují kromě mě také Zdeněk, OK7WW, a Roman, OK2CR. Musíme však poděkovat za výraznou podporu a pomoc také Jardovi, OK4MM, a Lubošovi, OK2BVG. Přijímače Pionýr a veškerou techniku pro ROB nám opravil a vylepšil Franta Hrubý. V kroužku se neřídíme žádnou metodikou a činnost si organizujeme podle potřeby. Chlapci by nejraději stále něco bastlili, ale naši hlavní náplní jsou provozní dovednosti. Snažíme se pomáhat mladým operátorům. Konstruktérské činnosti se věnujeme málo, proto váš časopis sledujeme jenom občas.

Jaký je váš názor na budoucnost radioamatérského hobby a čím to je, že české radiokluby, kde systematicky vychovávají mládež, bychom mohli spočítat na prstech?

Nedokážu předvídat, jak bude jednou tento koníček vypadat. Mnozí radioamatéři mu předpovídají neodvratný zánik. Přestože mám v kroužku chlapce, kteří jsou velmi šikovni, nemohu tvrdit, že z nich budou skuteční radioamatéři. Mají mnoho zájmů a radioamatérské vysílání zřejmě považují za zastaralý způsob komunikace. Snažíme se připravovat schůzky tak, aby to pro ně nebyla výuka, aby vše vnímali spíše jako zábavu.

Myslím si, že je v České republice podobných skupin víc, ale asi ne tolik, kolik by pro příslušných radioamatérů bylo potřeba. Kdyby byl v každém okrese jeden aktivní kroužek, muselo by jich být minimálně sedmdesát sedm. Jenomže v tabulce MČR juniorů na VKV jsou v kategorii 144 MHz čtyři značky, v kategorii 432 MHz dvě značky a v kategorii III pouze jediný účastník. Netvrdím, že musí každý radioamatér závodit. Jenomže na KV je to podobné, ve výsledcích některých závodů často nenajdete v kategorii SWL ani jednu českou značku. Já přitom tvrdím, že amatér - vysílač by měl být napřed nějakou dobu posluchačem. Naši chlapci poslouchají doma na zapůjčených přijímačích Pionýr 80, někteří i na lepších zařízeních. Jejich aktivita je však hodně proměnlivá.



Obr. 4. Adam a Vitek, SSB liga, červenec 2014

Jak vyplynulo z našeho rozhovoru, soustředíte se na výchovu a výcvik dětí v radioamatérském provozu. Naše redakční stanice OK1RAR se pravidelně zúčastňuje např. Polního dne (PD), jemuž předchází Polní den mládeže (PDM), do něhož se také částečně zapojujeme. Když ale chvíli PDM poslouchám, řekl bych, že mládežníky tato soutěž spíše odradí...

K tomu mohu dodat moji stálou stížnost na pravidla mládežnických soutěží na VKV – Polní den mládeže a Velikonoční závod dětí. Už jsem to několikrát posílal různým lidem se žádostí o změnu pravidel, ale bez úspěchu. Pro vysvětlení: závod PD mládeže začíná od 12 hodin, trvá 3 hodiny a od 16 hodin začíná klasický Polní den na VKV. Problém je ten, že děčka s 10 W se můžou ukřičet, prosí, aby s nimi někdo navázal spojení, ale všichni čekají až na 16. hodinu, na hlavní závod. U Velikonočního závodu dětí je to stejné, akorát obráceně. Dětský závod začíná po skončení Velikonočního závodu, kdy už to všichni bali a jedou domů, protože ráno je Velikonoční pondělí se všemi radostmi, které k tomu patří. Takže směšně málo stanic dá dětem body. Pro srovnání – VKV Provozní aktiv 61 QSO, PD mládeže 12 QSO za stejnou dobu!!

Elegantním řešením by bylo, kdyby byla vypsaná kategorie Mládež v hlavním závodě Polní den nebo Velikonoční závod a tam by byly hodnoceny stanice s více operátory s výkonem do 10 W. Jelikož PD trvá 24 hodin, pro tuto kategorii by se mohly počítat pouze první tři hodiny, nebo libovolně tři celé hodiny... Určitě by se našlo nějaké řešení.

Zašleme tedy tento časopis s naším rozhovorem patřičným osobám a institucím a budeme věřit, že pravidla mládežnických provozních soutěží přijdou na přetřes. Děkuji za rozhovor a zájemci o spolupráci s radioklubem Kyjov najdou kontakt na 2. straně obálky tohoto PE-AR.

Připravil Petr Havliš, OK1PFM.



Obr. 5. Roman, OK2CR, ukazuje, jak nastavit program e-qs!


SVĚTOZOR



Akcelerometr pro systémy rychlé pomoci při nehodě automobilu

Společnost **STMicroelectronics** (www.st.com) přichází s další zajímavou novinkou doplňující její portfolío akcelerometrů. Jedná se o tříosé akcelerometry AIS3624DQ s rozsahu měření do ± 24 g s číslicovým výstupem, které splňují požadavky standardu AEC-Q100 na komponenty používané v automobilech. Výrobci automobilů vyvíjejí systémy (americký Onstar, evropský eCall, ruský ERA), které by v případě nehody automaticky kontaktovaly záchranné složky a poskytly jim informace o poloze vozidla a odhad rozsahu nehody. K základním parametrům charakterizujícím vážnost střetu vozidla s překážkou je velikost zpomalení v okamžiku nárazu měřeno s dostatečnou přesností ve třech směrech. Podle specifikace ERA má být rozsah měření v podélném směru ± 24 g. Akcelerometr AIS3624DQ má volitelné rozsahy měření ± 6 g, ± 12 g, ± 24 g, 16bitový digitální výstup na rozhraní SPI a I²C s volitelnou rychlostí výstupních dat, dva generátory signálu přerušení a vestavěný autotest. Při napájení 2,4 až 3,6 V odebírá senzor 250 μ A, v režimu nízké spotřeby 10 μ A a po deaktivaci (Power Down) jen 1 μ A. Senzor AIS3624DQ je umístěn v pouzdře QFN-24 (4 x 4 x 1,8 mm), vydrží ráz až 10 000 g a může pracovat při teplotách v rozsahu -40 °C až +105 °C. Sériová výroba byla plánována na konec roku 2014, předpokládaná cena je 4,54 USD při odběru 1000 ks.

Senses an emergency to trigger a call

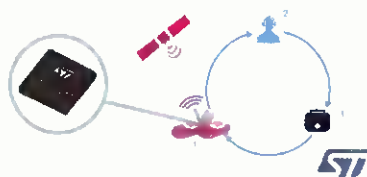

Integrovaný nabíječ baterií Li-ion/Li-Poly pro eCall

ISL78692 je nový integrovaný obvod od firmy **Intersil** (www.intersil.com) určený pro řízení nabíjení jednočládkového akumulátoru Li-ion nebo Li-Poly s napětím 4,1 V z AC adaptérů různých typů (zdrojů napětí i proudu) a USB portů. Je-li připojen na vstup zdroj napětí 4,3 až 5,5 V, je vybitý článek nabíjen v režimu CC/

ICV, tedy nejprve konstantním proudem nastavitelným externím rezistorem až na 1 A a následně konstantním napětím 4,1 V. V případě použití adaptéru s proudovým omezením jsou minimalizovány tepelné ztráty. Při hluboce vybitém akumulátoru předchází nabíjení konstantním proudem nejprve přednabíjecí proud o velikosti 0,1 C do dosažení napětí článku 2,8 V. Na čipu jsou vedle regulačního výkonového tranzistoru MOSFET a senzoru nabíjecího proudu rovněž ochranné a měřící obvody proti tepelnému přetížení samotného obvodu i termistorem osazené nabíjené baterie, časovač určující maximální dobu nabíjení a generátory informačních signálů o stavu nabíjené baterie. Při výpadku vstupního napětí odebírá obvod z akumulátoru proud jen 700 nA. Nabíjecí obvod je dodáván v 10vývodovém pouzdře DFN o rozměrech 3 x 3 mm. Vedle běžného využití pro řízení nabíjení má ISL78692 prodloužit životnost zdrojů napájejících zařízení systému eCall, „černé skříňky“ v budoucnu zřejmě povinně vestavěné do automobilů, která má přivolat rychlou pomoc účastníkům dopravní nehody odesláním informací o intenzitě nárazu získané z akcelerometrů, o aktivaci airbagů, GPS souřadnicích a uchovat signály o průběhu kolize.


ISL78692: Li-ion Single Cell Battery Charger for Emergency Call Safety Systems



Kompletní řešení pro Energy Harvesting

Zvláště u mobilních zařízení s malým příkonem, napájených bateriemi, u kterých je třeba zajistit bezdrátový přísun energie, se v poslední době využívá možnost doplňkového získávání energie (Energy Harvesting) z vnějších zdrojů, jako je např. energie získaná ze slunečního záření, mechanického pohybu nebo magnetického pole pomocí solárních článků, piezoelektrických a magnetických snímačů. Nový obvod od **Linear Technology** (www.linear.com) LTC3331, který samotný vyžaduje napájecí proud jen 200 nA, je schopný při dostupnosti takové energie získané ze zdroje stejnosměrného nebo střídavého napětí 3 až 19 V nabíjet z ní k obvodu připojený akumulátor s programovatelným konečným napětím 3,45 V, 4 V, 4,1 V, 4,2 V proudem až 10 mA. Ten přebírá napájení zátěže při výpadku energie z vnějších zdrojů. Na výstupu lze nastavit napětí 1,8 až 5 V a odebírat

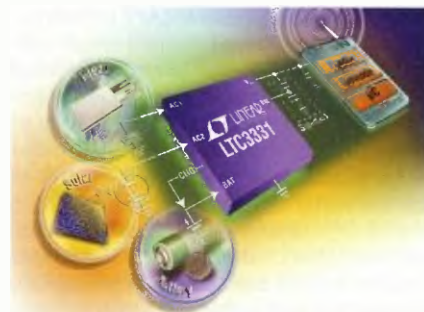z něj až 50 mA např. pro napájení bezdrátové senzorové sítě nebo pro zabezpečovací systémy. K výstupu lze připojit dva sériově spojené superkondenzátory a navýšit tak uloženou energii, balancér je rovněž umístěn na čipu. Při výpadku zdroje vnější energie zajistí LTC3331 automatické přepnutí na zálohovací akumulátor. LTC3331 je dodáván v pouzdře QFN-32 o rozměrech 5 x 5 mm.



Krystalem řízené hodinové oscilátory do extrémních podmínek

Firma **IQD Frequency Products** (www.iqdfrequencyproducts.com) patří více než 40 let k předním světovým výrobcům krystalů a oscilátorů, od levných komerčních produktů až po špičkové prvky s vysokou spolehlivostí pro profesionální použití včetně vojenského. K novinkám její produkce patří řada hodinových oscilátorů SQXO-2ATHG pokrývající rozsah kmitočtů od 32,768 kHz do 50 MHz s tolerancí ± 50 ppm, stabilitou ± 100 až ± 175 ppm a časovým driftem v prvním roce při 25 °C maximálně ± 5 ppm. Oscilátory v pouzdře TO-39 odolávají rázům pulsusového tvaru o trvání 0,5 ms s amplitudou až 8000 g. Vynikají i teplotní stabilitou, jedna ze tří variant je určena pro teplotní rozsah -25 až 200 °C. Odběr z napájecího zdroje o napětí 3,3 V ± 10 % závisí na kmitočtu oscilátoru a mění se s jejím růstem od 500 μ A do 6 mA. Doba náběhu signálu na výstupu kompatibilním s CMOS je maximálně 5 ms. Oscilátory jsou určeny zvláště pro použití v avionice (palubní počítače a letové záznamníky) nebo v průmyslu (vrtné soupravy).

JH



AR ZAČÍNÁJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM

Přijímač s reflexním zapojením a vf zpětnou vazbou

Přijímač, který kombinuje vysokofrekvenční (vf) i nízkofrekvenční (nf) zpětnou vazbu, jež jsou popsány v předchozích dílech, je na obr. 118. První tranzistor funguje jako vysokofrekvenční i nízkofrekvenční zesilovač. Po připojení vnější drátové antény a uzemnění je možné přijímat pořady více rozhlasových vysílačů s amplitudovou modulací AM (DV, SV, KV).

Selektivita přijímače je pozitivně ovlivněna především zavedením kladné vf zpětné vazby a přizpůsobením vstupního obvodu, tj. transformací nakmitaného napětí na cívce L1 do cívky L2. Selektivita umožní vybírat ostřeji ze spektra signálů žádaný signál s potlačením všech ostatních. Projeví se to dobrou odladitelností jednoho pořadu od druhého.

Signál zachycený drátovou anténou nebo jen feritovou anténou je z laděného obvodu transformován do vinutí L2. Transformace je nutná pro správné přizpůsobení mezi vstupem T1 s relativně malým vstupním odporem a impedancí L1, C1. Zajistí zdánlivě velký vstupní odpor tranzistoru T1 z pohledu L1.

Při přímém připojení báze tranzistoru T1 na L1, C1 bez transformace by byl laděný obvod neúměrně tlumen malým vstupním odporem tranzistoru. Jeho rezonanční odpor by byl malý a tím i malé nakmitané napětí, plochá rezonanční křivka ladícího obvodu L1, C1 a špatná selektivita.

Tranzistor T1 v zapojení se společným emitorem je buzen z vinutí L2 do báze a v kolektoru na odporu R1 se objeví zesílené vysokofrekvenční napětí. Ztráty na laděném obvodu můžeme nahradit zpětným vrácením vysokofrekvenčního napětí do obvodu L1, C1, a to přes kondenzátor C2 a rezistor R2. Zpětná vazba je ovlivněna kapacitou kondenzátoru C2, a to pro každý vysokofrekvenční kmitočet jinak. Při nastavení kondenzátoru C2 na nejmenší kapacitu není plně využito výhod zpětné vazby; naopak bude-li kapacita příliš velká, přijímač se rozkmitá. Při oživování nastavíme kapacitu C2 tak, aby se v celém rozsahu ladění neobjevovaly hvězdy (příznak rozkmitání).

Z kolektoru T1 je přes C4 přiveden vysokofrekvenční signál na soustavu diod D1 a D2 – detektor, z něhož je odebrán nízkofrekvenční modulační signál. Soustava dvou diod dodává usměrněné napětí,

tzv. nf obálku nosného vf signálu, rovné (v ideálním případě) dvojnásobku střídavého vrcholového napětí. Toto zapojení je známo pod označením násobič napětí.

Z výstupu detektoru je nf signál přiveden zpět přes vinutí L2 na bázi tranzistoru. V tomto případě je tranzistor buzen nízkofrekvenčním signálem, který se zesílený objeví opět na pracovním odporu R1. Odtud je veden přes oddělovací kondenzátor C6 na filtrační RC člunek R3, C5, který odvádí nežádoucí zbytky vf energie na zem. Zbytky vf signálu jsou tak na vstupu dalšího stupně – nf zesilovače – zeslabeny na zanedbatelnou úroveň. Potenciometr P2 je regulátor hlasitosti.


Oživení přijímače začneme přivedením napětí 4,5 V na C9. Na bázi T1 musí být napětí kolem 0,6 V, na kolektoru alespoň 1 V, lépe však polovička napájecího napětí. Paralelně k potenciometru P2 připojíme sluchátka s velkou impedancí nebo vnější zesilovač. Potenciometr P1 nastavíme na největší odpor, kondenzátor C2 na nejmenší kapacitu a pomalým protáčením C1 naladíme pořad AM rozhlasové stanice. Samozřejmě s připojenou pomocnou anténou a uzemněním. Rezistor R4 v sérii s trimrem chrání tranzistor T1 proti nadměrnému proudu do báze, pokud bychom nastavili trimrem P1 nulový odpor.

Po naladění stanice upravíme zpětnou vazbu zvětšováním kapacity C2. Reprodukce pořadu musí se zvětšováním kapacity C2 silnit, v opačném případě zaměníme mezi sebou vývody cívky L2. Nastavením pracovního bodu T1 nastavíme (protáčením P1) největší hlasitost a nezkruslenou reprodukci.

Předzesilovač s T2 je zapojen se společným emitorem a s pracovním odporem R5. Jeho zesílení je až 15x pro větší signály. Dočasně připojené kladné napětí z C9 odpojíme a připojíme mezi R7, R5, druhý pól na emitor T2. Paralelně k R5 sluchátka s velkou impedancí nebo externí zesilovač. S P2 naplno musí být signál hlasitější, než byl v předchozím případě. V místě blízkého vysílače hraje přijímač bez pomocné antény a uzemnění, projeví se však směrovost feritové antény.

V uvedených zapojeních lze použít i tranzistory s větším proudovým zesilovacím činitelem, např. BC547C, bude však třeba zvětšit odpor trimru P1 na 6,8 MΩ nebo lépe zařadit do série ke stávajícímu trimru 2,5 MΩ rezistor s odporem 4,7 MΩ (místo původních 10 kΩ).

Na C8 lze připojit koncový zesilovač pro reproduktor. Na obr. 119 je zapojení nf zesilovače z diskretních součástek.

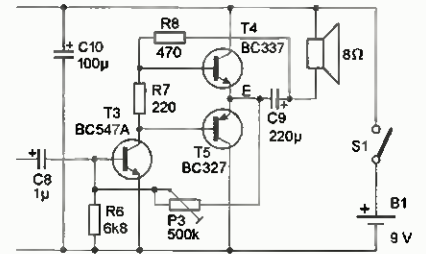


Obr. 119. Zesilovač pro reproduktor – dvojitý stupeň s doplňkovými tranzistory


Potenciometr P3 musí být nastaven tak, aby spoj se společnými emitery T4 a T5 (bod E) měl přibližně poloviční napětí baterie. Koncové tranzistory mají mít stejné elektrické vlastnosti, především proudový zesilovací činitel. Oba tranzistory jsou buzeny do báze ze střídavého zdroje – z kolektoru tranzistoru T3. Každý z nich zpracovává jednu půlvlnu; tu, která tranzistor otevírá.

K zesílení signálu do reproduktor lze použít také některý z integrovaných obvodů určených pro malé zesilovače, rádia apod. Rozšířený je např. obvod LM386, jenž je často osazován u sluchátkových výstupů CD-ROM mechanik. Obvod dodá do reproduktoru s impedancí 8 Ω výkon až 325 mW. Tohoto výkonu je dosaženo při výstupním napětí do reproduktoru 1,61 V, podle vztahu $P = U^2/R$. Při zesílení 200 (obr. 121c) postačí pro plné vybudování signál 8 mV.

VP
(Pokračování příště)

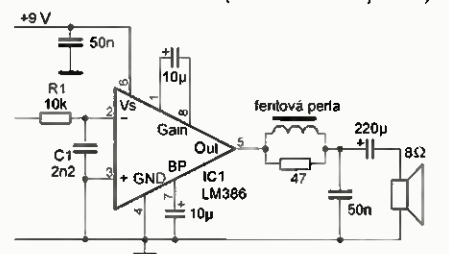


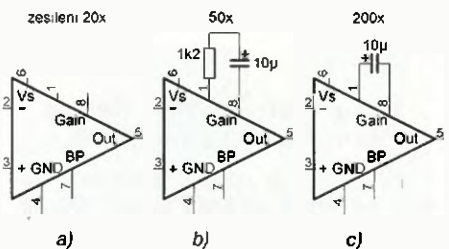Obr. 120. Doporučené zapojení obvodu LM386 jako koncového zesilovače pro AM rádia



Obr. 121. U obvodu LM386 lze napěťové zesílení nastavit součástkami mezi piny 1 a 8: a) zesílení 20x – bez vnějších součástek, b) zesílení 50x – rezistor 1,2 kΩ a kondenzátor 10 µF, c) maximální zesílení 200x – jen kondenzátor

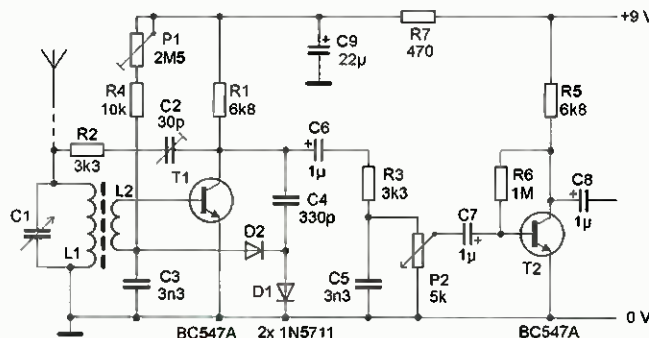Obr. 118. Přijímač v reflexním zapojení a s vf zpětnou vazbou



Periférie mikrokontrolérov (17)



Porty – Skupina B

Po zvládnutí „Skupiny A“ sa rovno môžeme pustiť ďalej. Dnes začneme prehľadom obvodov „Skupiny B“, čiže Push-Pull GPIO. V rámci nášho seriálu sa bližšie zoznámime s dvoma typmi obvodov patriacich do tejto skupiny:

- 8-bitové obvody firmy Texas Instruments (napr. PCA9557),
- 8-bitové obvody firmy Microchip (napr. MCP23008).


Uvedieme si príklady programov na ovládanie jednotlivých typov 8-bitových obvodov a tiež rozdiely v ovládaní pre 16- či 4-bitové verzie.



Skupina B v prevedení Texas Instruments

Najskôr sa začneme venovať TI obvodom – sú o niečo jednoduchšie na ovládanie ako obvody firmy Microchip, a do ich tajov sa dá preniknúť pomerne rýchlo. Ovládanie si popíšeme na obvode PCA6107 (má vo všetkých spomínaných najnižšie číslo...) – ničmenej, spôsob práce je totožný s ďalšími 8-bitovými obvodmi: PCA9534(A), PCA9554(A), PCA9538 a PCA9557. Jednotlivé typy sa od seba líšia vždy v niektorých z nasledovných vlastností:

- rôzne zapojenie vývodov,
- rozdielne I²C adresy,
- typ výstupu – push/pull alebo otvorený kolektor,
- existencia vstupu RESET, či výstupu INT,
- pull-up rezistory na vstupoch.

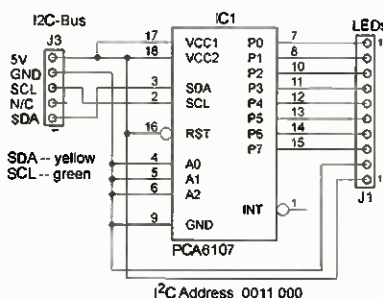


Obr. 49. Pripojenie obvodu PCA6107


Okrem týchto rozdielov sú zhodné, čiže po zohľadnení správnej I²C adresy bude software napísaný pre jeden typ fungovať aj pre všetky ostatné.

Obvod PCA6107 je dostupný (okrem iného) v puzdre W-SOIC18, s ktorým sa dá ešte relatívne pohodlne pracovať aj v amatérskej dielni bez špeciálneho vybavenia. Poskytuje 8 univerzálnych portov (P0 až P7), z ktorých každý môže byť nezávisle od ostatných použitý ako vstup alebo ako výstup. Výstupmi je možné ovládať priamo LED, ničmenej, celková spotreba by nemala presiahnuť 100 mA. Obvod ďalej disponuje vstupom RESET a výstupom prerušenia – INT, ktorým je možné reagovať bezprostredne na zmenu hodnoty na portoch konfigurovaných ako vstupy. Všetky výstupy s výnimkou P0 sú push/pull, P0 je otvorený kolektor.


Zapojenia vývodov jednotlivých obvodov pre puzdrá SOIC16 (SOIC18) sú uvedené v nasledovnom prehľade:

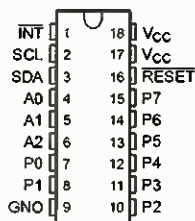


PCA6107 – 0011xxx

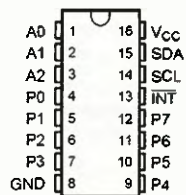

PCA9534 – 0100xxx
PCA9534A – 0111xxx
PCA9554 – 0100xxx
PCA9554A – 0111xxx

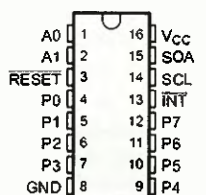

PCA9538 – 11100xx

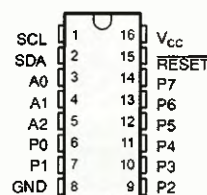


PCA9557 – 0011xxx

pájanie (piny označené ako Vcc, príp. Vcc1 a Vcc2) pripojíme na +5 V (mimo chodom, všetky menované obvody pracujú v rozsahu napájacieho napätia 2,3 až 5,5 V), pin GND na zem, SCL a SDA na rovnomenné vodiče I²C zbernice a príslušné adresové vstupy na GND (aby sa I²C adresa zhodovala s I²C adresou, s ktorou pracuje demodoska). Pre naše pokusy nie sú potrebné žiadne iné súčiastky ani žiadne filtračné (či iné) kondenzátory (viď obr. 49).

Výstup INT môžeme pripojiť opäť na LED (s rozumne veľkým rezistorom – okolo 330 Ω), pokiaľ chceme sledovať, ako sa výstup správa. Treba myslieť na to, že je to výstup s otvoreným kolektorom, takže LED musí byť pripojená štýlom „so spoločnou anódou“.

Pri práci s týmito obvodmi sa musíme spríatiť so štyrmi registrami (ako sme si spomínali už v prehľade) – je to týchto 5... Je to pochopiteľne starý žart, ale tu sa obsahovo celkom hodí. Je ich naozaj päť, ničmenej, ten piaty, nazývaný tiež „Control register“, využíva len dva najnižšie bity, ktoré sa používajú na adresovanie registra, s ktorým chceme pracovať.

Control register vyzerá nasledovne:

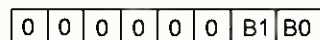

Pričom kombinácia B1, B0 je použitá na adresovanie registra, s ktorým sa má vykonať ďalšia operácia – tab. 10.

Register 0: Input Port Register

Register má adresu 00 a jeho prostredníctvom zistíme aktuálnu hodnotu jednotlivých portov – a to všetkých, aj tých, ktoré sú konfigurované ako výstupy.

Zápis do tohto registra nemá žiaden efekt a obvod naň odpovie vyslaním „Not Acknowledge“.

Register 1: Output Port Register

Operácia zápisu do tohto registra prenesie požadované hodnoty na výstup – na piny, ktoré sú konfigurované ako výstupné.

Operácia čítania nám vráti hodnoty jednotlivých klopných obvodov (output latch), v ktorých je „zapamätaná“ posledná zapísaná hodnota (nie prípadný stav na bitoch konfigurovaných ako vstupy).

Register 2: Polarity Inversion Register

Register umožňuje zmeniť polaritu portov konfigurovaných ako vstupy. V preklade to znamená, že pokiaľ je na príslušnom vstupe hodnota „0“, bude prečítaná ako „1“, a naopak. Načo je to naozaj dobré mi celkom jasné nie je, ale pokiaľ táto možnosť niekoho zaujme, dá sa použiť. Efekt má – ako je spomenuté – len na operácie čítania, pri výstupoch a zápise je tento register ignorovaný. Default hod-

Rozdiel medzi obvodmi PCA9534(A) a PCA9554(A) je existencia pull-up rezistorov na vstupoch – obvody PCA9554(A) tieto rezistory majú integrované – čo je jednoduchšie pre isté typy aplikácií, na druhej strane to spôsobí nepatrne vyššiu spotrebu oproti verzii PCA9534(A) bez pull-up rezistorov.

Schéma zapojenia na pripojenie obvodu ku demodoske je veľmi jednoduchá – pripojenie je takpovediac „klasické“, na-

Tab. 10. Registre obvodu PCA6107

B1-B0	Názov registra	Funkcia
00	Input Register	Register slúži na čítanie stavu vstupov
01	Output Register	Nastavenie výstupov
10	Polarity Inversion Register	Zmena polarity pri čítaní zo vstupov
11	Configuration Register	Nastavenie jednotlivých portov ako vstupných alebo výstupných

nota registra je 00h – invertované nie je nič, nastavenie toho-ktorého bitu na 1 spôsobí, že príslušný bit bude pri čítaní „prečítaný naopak“.

Register 3: Configuration Register

Konfiguračný register je trochu „predimenzovaný“ názov – jednotlivé bity registra nastaví príslušné porty ako vstupné (1 – čo je tiež default po zapnutí) alebo ako výstupné, pokiaľ je príslušný bit konfiguračného registra nastavený na „0“.

Pri každej operácii je potrebné najprv adresovať register, s ktorým chceme komunikovať. Operácia zápisu do ktoréhokoľvek registra obvodu PCA6107 prebieha vždy nasledovne:

- (1) naštartovanie I²C komunikácie štart podmienkou,
- (2) adresovanie PCA6107 s indikovaním zápisu (00110000),
- (3) následne posielame adresu registra, s ktorým chceme komunikovať (00h až 03h) – táto hodnota bude zapísaná do „control register“,
- (4) posledná informácia, ktorú posielame je hodnota, ktorá sa do adresovaného registra zapíše,
- (5) posledným krokom je ukončenie komunikácie stop podmienkou.

Pre čítanie hodnoty portu alebo konfigurácie použijeme nasledovnú postupnosť:

- (1) naštartovanie I²C komunikácie štart podmienkou,
- (2) adresovanie PCA6107 s indikovaním zápisu (00110000),
- (3) následne posielame adresu registra, s ktorým chceme komunikovať (00h až 03h) – táto hodnota bude zapísaná do „control register“ – ako vidieť, prvé tri kroky sú totožné s operáciou zápisu,
- (4) ukončíme komunikáciu stop podmienkou,
- (5) vyšleme štart podmienku,
- (6) opäť adresujeme PCA6107, tentokrát s indikovaním čítania (00110001),
- (7) prečítame bajt z požadovaného registra,
- (8) komunikáciu ukončíme nadobro stop podmienkou.

Nasledovný podprogram vyšie hodnotu uloženú v premennej *v_p0* na port obvodu PCA6107 (či hociktorého iného skôr uvedeného). Podprogram taktiež nastaví všetky porty ako výstupné (v prvom kroku). I²C adresa obvodu musí byť predtým uložená v premennej *v_i2c_add*:

```

;-----
p_send6_gen
nop

;1 - set all 8 bits to output -----
call    i2c_start
movf    v_i2c_add,0 ;device I2C address + write
call    i2c_send
movlw   B'00000011' ;pointer to config register
call    i2c_send
movlw   B'00000000' ;all bits as output
call    i2c_send
call    i2c_stop

;2 - write v_p0 to the device -----
call    i2c_start
movf    v_i2c_add,0 ;device I2C address + write
call    i2c_send

```

```

movlw   B'00000001' ;pointer to output register
call    i2c_send
movf    v_p0,0 ;data to be send
call    i2c_send
call    i2c_stop
return

```

No a tento podprogram prečíta hodnotu signálov na vstupoch PCA6107 (a podobne ako predchádzajúci – nastaví najprv všetky porty ako vstupné, a taktiež „deaktivuje“ prípadne predtým zapnutú inverziu vstupných hodnôt):

```

;-----
;TI Group B data read routines
;-----
p_read6_gen
nop

;1 - set all 8 bits to input -----
call    i2c_start
movf    v_i2c_add,0 ;device I2C address + write
call    i2c_send
movlw   B'00000011' ;pointer to config register
call    i2c_send
movlw   B'11111111' ;all bits as input
call    i2c_send
call    i2c_stop

;2 - set inversion register -----
call    i2c_start
movf    v_i2c_add,0 ;device I2C address + write
call    i2c_send
movlw   B'00000010' ;pointer to polarity
;inversion register
call    i2c_send
movlw   B'00000000' ;all bits w/o polarity
;inversion
call    i2c_send
call    i2c_stop

;3 - receive data from the device -----
; and write to v_r0
call    i2c_start
movf    v_i2c_add,0 ;device I2C address + write
call    i2c_send
movlw   B'00000000' ;pointer to input register
call    i2c_send
call    i2c_stop
call    i2c_start
movf    v_i2c_add,0 ;device I2C address
addwf   D'001' ;+ read
call    i2c_send
call    i2c_receive
movwf   v_r0

```

```

call    i2c_not_ack
call    i2c_stop
return

```

Výstup I²N funguje veľmi podobne, ako sme si popísali pri „Skupine A“. Istý rozdiel tu však je – ten je daný tým, že jednotlivé porty sú konfigurovateľné ako vstupy alebo výstupy. Čiže I²N reaguje len na zmenu hodnoty portu konfigurovaného ako vstup a operácia zápisu hodnoty výstupu I²N neovplyvní.

Demoprogram

Demoprogram pre I²C demodosku z PE 10/2013 umožňuje vyskúšať si operáciu čítania a zápisu. Pozor: pre prácu s portami skupiny B a C je treba nahráť do mikrokontroléra demodosky rozšírený program, ktorý nájdete na www.aradio.cz.

Program podporuje priamo prácu s PCA6107 a PCA9534A. Keďže – ako sme si spomínali – práca so všetkými obvodmi je rovnaká, je možné bez akejkolvek zmeny programu použiť namiesto PCA6107 aj obvod PCA9557 a namiesto PCA9534A aj PCA9554A (keďže majú zhodné I²C adresy).

Do časti ovládania týchto dvoch typov sa dostaneme podľa obr. 50. Práca s demoprogramom je v podstate rovnaká ako pri portoch „skupiny A“, čiže je možné prostredníctvom klávesnice napísať binárne číslo, ktoré má byť vyslané na port (v prvej časti druhého riadku), a taktiež prečítať hodnoty vstupov – údaj v druhej časti v „zlomených zátvorkách“.

Pri operácii čítania (po stlačení klávesy „R“) demoprogram zbežne celú inicializáciu obvodu, pričom prepne všetky porty do režimu vstupu.

Pri zápise (klávesa „S“) demoprogram taktiež inicializuje obvod, pričom sa všetky porty prepínajú do výstupného módu.



Ďalšie obvody TI-rodiny

V stručnosti si ešte spomenieme 4- a 16-bitové obvody patriace do práve spomínanej rodiny portov.

PCA9536

Tento 4-bitový obvod je dostupný v puzdre SOIC8. Keďže poskytuje 4 I/O porty, nezostávajú žiadne „nožičky voľné“ na nastavenie I²C adresy – obvod má pevne nastavenú adresu 1000001. Z toho istého dôvodu nie je prístupný ani výstup prerušenia, ani vstup RESET. Inak obvod poskytuje rovnaké funkcie aj sady registrov, ako všetky iné obvody, ktoré sme si práve popísali. Vzhľadom na to, že sú k dispozícii len 4 porty, z každého registra sú využité len „spodné“ 4 bity.

Zapojenie vývodov obvodu PCA9536 je nasledovné:

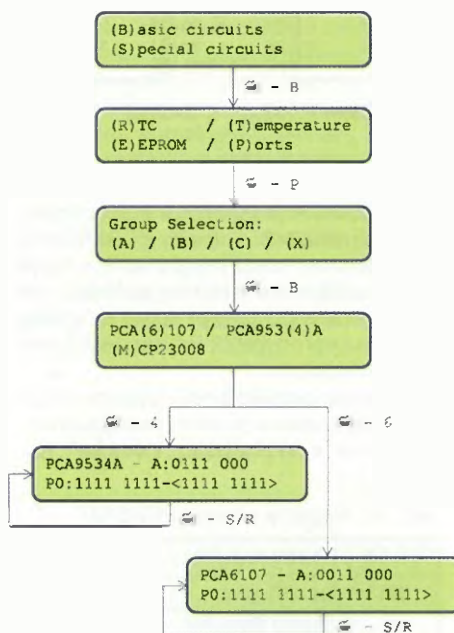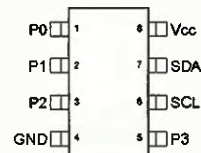

Obr. 50. Menu demoprogramu pre prácu s obvodmi skupiny B

Miroslav Cina
(Pokračovanie nabadúce)

JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS

Časový vypínač napájení

U přístroje napájeného z baterie se občas stává, že jej zapomeneme po ukončení práce vypnout a že v okamžiku, kdy jej chceme opět použít, zjistíme, že se baterie vybila. Pokud se jedná o nenabíjecí baterii, např. alkalickou, vzniká tak nezanebatelná škoda; a často ani nemáme po ruce baterii náhradní.

Aby se uvedené situaci předešlo, mají některé vyspělé bateriové přístroje funkci automatického vypínání po určitém čase, nazývanou AUTO POWER OFF. Pokud máme přístroj, který touto funkcí není vybaven, nebo si zhotovujeme přístroj vlastní konstrukce, můžeme si jej automatickým časovým vypínačem napájení sami doplnit. Schéma zapojení takového vypínače je na obr. 1.

Časový vypínač se zapojuje mezi napájecí baterii o napětí 9 V, která se připojuje na svorky J1 a J2, a napájecí spotřebič Z, který se připojuje na svorky J3 a J4. Proud tekoucí z baterie do spotřebiče se zapíná a vypíná spínacím tranzistorem T1, který je ovládán RS klopným obvodem (RSKO) IO3B typu 4013. V pouzdru IO 4013 je ještě druhý nevyužitý klopný obvod IO3A; ten má všechny vstupy ošetřeny tak, že jsou uzemněny.

RSKO IO3B se nastavuje tlačítkem TL1 (ZAP) a nuluje tlačítkem TL2 (VYP). Při nastavování a nulování musí mít RSKO 4013 na příslušném vstupu S (Set = nastavení) nebo R (Reset = vynulování) vysokou úroveň H; nízkou klidovou úroveň L na vstupech S a R zajišťují rezistory R3 a R4.

V nastaveném stavu má RSKO na výstupu Qnon (na vývodu 12 IO3B)

úroveň L, takže T1 je sepnutý a spotřebič je zapnutý. Ve vynulovaném stavu má RSKO na výstupu Qnon úroveň H, takže T1 je vypnutý. Vypnutý je tudíž i spotřebič.

Proud báze T1 určený odporem předřadného rezistoru R6 je vhodné volit takový, aby báze T1 byla jen asi třikrát přesycená, když kolektorem T1 protéká napájecí proud předpokládaného spotřebiče Z. Když je správně nastaven proud báze pro spotřebič s napájecím proudem řádu desítek mA, pak zkrat mezi J3 a J4 neohrožuje život T1. Při odporu R6 = 100 kΩ podle schématu smí spotřebič odebírat proud okolo 10 mA; zkratový proud byl naměřen asi 35 mA. Pokud má spotřebič větší napájecí proud, zmenšíme úměrně odpor rezistoru R6; potom však pozor na zkrat!

Časové vypnutí spotřebiče zajišťuje časovací obvod s taktovacím generátorem s IO1 a binárním čítačem IO2. Taktovací generátor pracuje jako astabilní multivibrátor s časovačem 555 (IO1) v provedení CMOS se zanedbatelným napájecím proudem. Kmitočet f_T generovaného taktovacího signálu je určen hodnotami součástek R1, R2 a C1 a lze jej přibližně určit na základě vztahu:

$$f_T = 1,44 / [(R1 + 2 \cdot R2) \cdot C1] \quad [\text{Hz}; \Omega, \text{F}]$$

S hodnotami součástek podle schématu vychází $f_T = 7,87 \text{ Hz}$, změřený kmitočet s reálnými součástkami byl 7,1 Hz.

Taktovací generátor, jehož napájecí proud je při napájecím napětí 9 V asi 150 μA , není napájen přímo z baterie, ale až z výstupu časového vypínače za spínacím tranzistorem T1. Zapíná se tedy až stisknutím tlačítka TL1 (ZAP).

Taktovací signál z IO1 je veden na taktovací vstup dvanáctistupňového

binárního čítače IO2 typu 4040. Výstup Q12 posledního stupně tohoto čítače je přes oddělovací diodu D1 připojen na nulovací vstup R RSKO IO3. Nulovací vstup RST čítače IO2 je připojen k zapínacímu tlačítku TL1.

IO2 i IO3 jsou napájeny přímo z baterie B1, aby reagovaly na stisknutí TL1. Přímé napájení je možné díky tomu, že IO CMOS řady 4000 mají v klidu nulový napájecí proud.

Stisknutím TL1 se nezapíná jen taktovací generátor, ale též se nuluje čítač IO2, jehož všechny výstupy Q1 až Q12 se tím nastaví do úrovně L. Po uvolnění TL1 začne IO2 čítat impulsy z taktovacího generátoru. Po načítání 2048 impulsů přejde výstup Q12 IO2 do úrovně H, takže se přes D1 vynuluje RSKO IO2B a následně vypne T1. Tedy i bez toho, že bychom stisknuli vypínací tlačítko TL2, se po 2048 periodách taktovacích impulsů spotřebič automaticky odpojí od baterie. V našem případě je to asi po pěti minutách od stisknutí a uvolnění TL1. Pokud bychom chtěli tuto vypínací dobu prodloužit, museli bychom úměrně tomu snížit taktovací kmitočet zvětšením kapacity kondenzátoru C1.

Dalším stisknutím TL1 můžeme spotřebič opět zapnout.


Pokud nepotřebujeme spotřebič vypínat kdykoliv tlačítkem TL2 a postačuje automatické vypínání po odměřeném čase, můžeme výstup Q12 IO2 přímo spojit s nulovacím vstupem R IO3B a vynechat součástky TL2, D1 a R4.

Časový vypínač byl realizován na nepájivém poli, vyzkoušen a byly změřeny některé jeho vlastnosti. Část naměřených hodnot byla uvedena v předcházejícím textu. Dále bylo ověřeno, že při vypnutém T1 je proud odebíraný z baterie neměřitelný, menší než 10 nA. I když je spínač určen pro připojení k destičkové baterii s napětím 9 V, pracuje při vstupním napětí U_B od 2,5 do 14 V. Vlastní proudový odběr při sepnutém T1 je od 150 μA (při $U_B = 2,5 \text{ V}$) do 400 μA (při $U_B = 14 \text{ V}$). Doba vypnutí se v závislosti na velikosti U_B nemění.


MM

Měnič DC/DC pro řetězec LED

Schéma zapojení jednoduchého zvyšujícího měniče DC/DC, pomocí kterého lze z jediného článku o napětí 1,5 V napájet řetězec až dvaceti sériově zapojených LED, je na obr. 2.

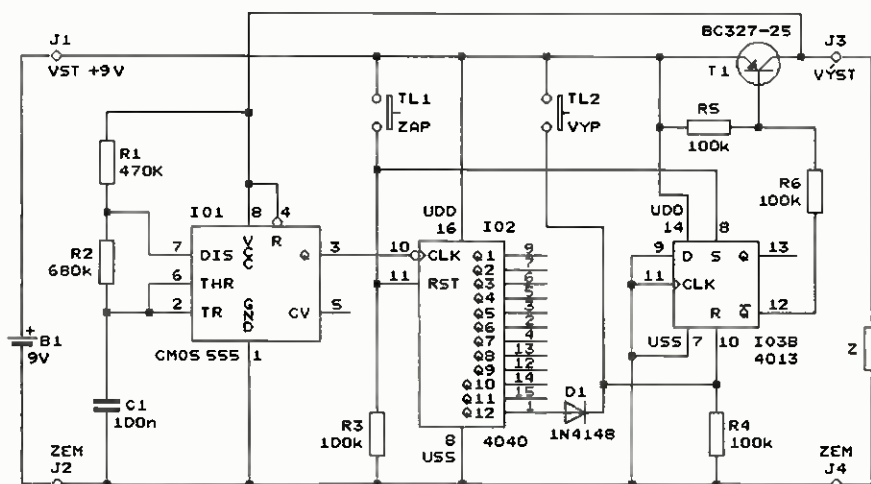

Obr. 1. Schéma zapojení časového vypínače napájení

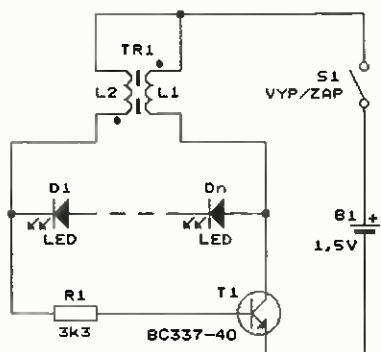

Obr. 2. Schéma zapojení měniče DC/DC pro řetězec LED

Měníč pracuje jako blokovací oscilátor s tranzistorem T1 a transformátorem TR1. Po zapnutí napájecího napětí z článku B1 začne přes vinutí L2 transformátoru TR1 a rezistor R1 téct proud do báze T1 a ten se začne otevírat. Působením kladné zpětné vazby zaváděné z kolektoru do báze T1 transformátorem TR1 pak T1 skokově sepne. Vlivem indukčnosti vinutí L1 kolektorový proud T1 plynule vzrůstá a v magnetickém poli TR1 se akumuluje energie.

Při dosažení určité velikosti kolektorového proudu T1 se začne zvyšovat kolektorové napětí T1. T1 pak působením kladné zpětné vazby, která začne snižovat proud báze T1, skokově vypne.

Při vypínání T1 se díky energii nakumulované v TR1 indukuje na kolektoru T1 kladné napětí a na dolním vývodu L2 záporné napětí, takže diodami LED D1 až Dn začne protékat proud a LED se rozsvítí. Úbytkem napětí na LED je omezován rozkmit indukovaného napětí. Protože maximální velikost indukovaného napětí může být mnoho desítek voltů, lze do série zapojit značný počet LED - až několik desítek (také však třeba jen jednu nebo dvě). Při zvětšování počtu LED jejich jas klesá a zvyšuje se odběr proudu z napájecího článku.

Jak se spotřebovává energie magnetického pole TR1, proud tekoucí diodami LED klesá, až LED zhasnou. Pak se napětí na kolektoru T1 začne rychle snižovat a napětí na dolním vývodu L2 rychle zvyšovat. Když napětí na dolním vývodu L2 dosáhne velikosti asi 0,5 V vůči emitoru T1, začne se T1 otevírat a sepnutí T1 je pak urychleno kladnou zpětnou vazbou přes TR1.

Při sepnutém T1 se v TR1 opět naakumuluje energie, pak T1 vypne a rozsvítí se LED atd. - oscilátor periodicky kmitá. Kmitočet oscilací závisí především na provedení TR1.

V původním prameni je uvedeno, že TR1 je navinut bifilárně na toroidním feritovém jádru K7x5,5x2 s relativní permeabilitou 1000 až 2000 a má 2x 20 závitů lakovaného drátu o průměru 0,2 mm. Podle fotografie

měníče je možné odhadnout, že jádro má vnější průměr okolo 7 mm. Začátky obou vinutí jsou označeny tečkami a je nutné dodržet jejich zapojení, aby zpětná vazba byla kladná.

Dále je v původním prameni uvedeno, že T1 je typu KT3102 nebo KT315B apod., R1 má mít odpor 1 až 10 k Ω , proud odebíraný z článku je 7 až 20 mA, účinnost měniče je 45 až 65 % a měnič pracuje už od napětí článku 0,6 V. V řetězci bylo zapojeno pět červených LED a k napájení použit knoflíkový článek.

Protože se jedná o vtipné zapojení, byla funkce měniče ověřována.

Nejprve byl použit TR1 navinutý podle původního předpisu na tuzemském toroidním jádru o vnějším průměru 6,3 mm z materiálu snad H20. Bylo změřeno, že každé z vinutí L1 i L2 má indukčnost 210 μ H a odpor 0,1 Ω . S T1 typu BC546B, R1 o odporu 3,3 k Ω a se šesti červenými LED odebíral měnič při napájecím napětí 1,5 V napájecí proud 25 mA. Kmitočet měniče byl 116 kHz, T1 byl vždy sepnut 8,6 μ s a vypnut 1,3 μ s. Kmity spolehlivě měkce nasazovaly už při napájecím napětí 0,55 V. Při zmenšování odporu rezistoru R1 a/nebo při použití T1 s větším proudovým zesílením (BC550C) se napájecí proud i jas LED zvyšoval.

Pak byla jako TR1 použita miniaturní proudově kompenzovaná tlumivka, která je vlastně také transformátorem se dvěma shodnými vinutími na feritovém jádru. Každé její vinutí mělo indukčnost 15 mH a odpor 2,9 Ω . Podobně vhodná tlumivka lze vylézt ze síťových pulsních zdrojů z vraků spotřební elektroniky a odpadne shánění jádra a navíjení transformátoru.

Ukázalo se, že tato tlumivka je vhodnější než transformátor na toroidním jádru, protože měnič s ní měl vyšší účinnost. S T1 typu BC546B, R1 o odporu 3,3 k Ω a se šesti červenými LED měnič odebíral při napájecím napětí 1,5 V proud jen 15 mA. Kmitočet měniče byl 2,94 kHz, T1 byl vždy sepnut 280 μ s a vypnut 60 μ s. Kmity nasazovaly už při napájecím napětí 0,45 V. Bylo ověřeno, že jasně svítí i 17 LED zapojených do série. Při tomto počtu LED je už při záporných špičkových napětí na dolním vývodu L2 překračováno závěrné napětí přechodu báze-emitor T1, které je okolo -5 V. Protékající proud v závěrném směru je však omezován rezistorem R1, takže se T1 nepoškodí. Pro jistotu byl nakonec na místě T1 použit BC337, který snáší větší proudy než BC546.

Aby se dosáhlo co nejmenšího napájecího proudu, je vhodné používat supersvítivé LED a volit R1 s co největším takovým odporem, při kterém LED ještě dostatečně svítí.

MM

Radio (RU), 10/2014

Výstražný zvukový signalizátor

V tomto příspěvku je popsán výstražný signalizátor, který můžeme použít v jakémkoliv řídicím nebo zabezpečovacím systému pro zvukovou indikaci mimořádného stavu.

Signalizátor se skládá z běžné piezosírénky a z řídicího obvodu, kterým je přerušován tón sirénky tak, aby výsledný zvuk byl výrazný a dobře postřehnutelný. Piezosírénkou je myšlen takový elektroakustický měnič, který vydává tón při napájení ss napětím.

Signalizátor vydává přerušovaný tón tvořený osmi krátkými tónovými impulsy, mezi kterými jsou krátké pauzy o stejných délkách, jako mají impulsy. Za osmým impulsem je osmá krátká pauza. Po ní následuje subrámcová pauza o délce šestnácti tónových impulsů. Osm tónových impulsů s krátkými pauzami spolu se subrámcovou pauzou tvoří subrámeček, který se dvakrát opakuje. Po druhém subrámečku následuje rámcová pauza, která má délku dvou subrámečků. Dva subrámečky spolu s rámcovou pauzou tvoří rámeček, který se neustále opakuje. Výstražný signál má tedy charakter periodického cvrlikání.

Kvůli posouzení zvukového efektu signalizátoru byl jeho vzorek zhotoven na desce s plošnými spoji. Fotografie desky osazené součástkami je na obr. 3.


Popis funkce

Schéma zapojení výstražného zvukového signalizátoru je na obr. 4. Výstražný tón vydává piezosírénka SP1, která je připojena ke svorkám J3 a J4. Aby byl tón sirénky přerušovaný tak, jak je uvedeno v úvodní části tohoto příspěvku, je sirénka napájena přes řídicí obvod, který přerušování tónu zajišťuje.


Řídicí obvod obsahuje taktovací generátor s IO1 typu 4060 a tři klíčovací tranzistory T1 až T3, které spínají napájecí napětí sirénky. T1 až T3 jsou zapojeny do série, takže sirénka vydává tón pouze tehdy, když jsou všechny tři tranzistory současně sepnuty. Do série se sirénkou je zapojen trimr P2, kterým lze v malých mezích ovládat její hlasitost.




Obr. 3. Deska se součástkami výstražného zvukového signalizátoru

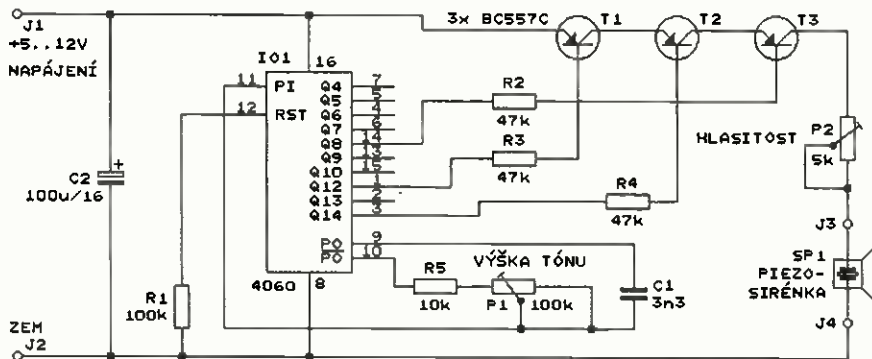

Obr. 4. Schéma zapojení výstražného zvukového signalizátoru

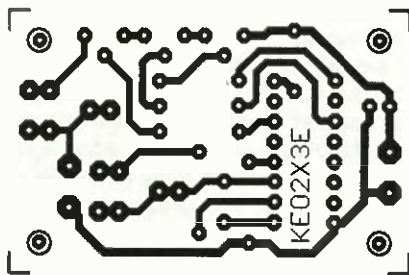

Obr. 5. Deska s plošnými spoji výstražného zvukového signalizátoru (měř.: 1 : 1)

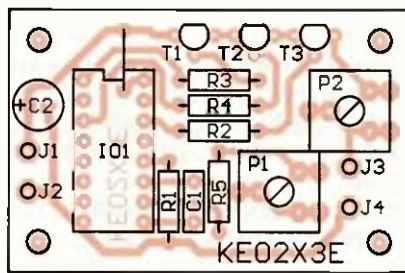

Obr. 6. Rozmístění součástek na desce výstražného zvukového signalizátoru

Obvod 4060 obsahuje RC oscilátor následovaný čtrnáctistupňovým binárním asynchronním čítačem.

Kmitočet oscilátoru je určen vnějšími součástkami R5, P1 a C1 a při napájecím napětí 12 V jej lze trimrem P1 nastavit v rozmezí přibližně 1,9 až 15,6 kHz. Perioda kmitů je tedy zhruba 530 až 64 µs. Při snižování napájecího napětí kmitočet oscilátoru plynule klesá, takže při napájecím napětí 5 V je přibližně 1,6 až 11,5 kHz.

Ze třech výstupů binárního čítače v IO1 jsou ovládány klíčovací tranzistory T1 až T3. Proudů bází těchto tranzistorů jsou omezovány rezistory R2 až R4.

Pravouhlým signálem se střídau 1 : 1 z výstupu Q8 IO1 je ovládán T3, kterým jsou klíčovány tónové impulsy a úzké pauzy mezi nimi. Na výstupu Q8 je kmitočet oscilátoru dělen 256x, takže při periodě kmitů oscilátoru 64 µs je perioda kmitů na Q8 přibližně 16,4 ms. Tónový impuls při nízké úrovni L na Q8 tedy trvá asi 8,2 ms a úzká pauza při vysoké úrovni H na Q8 trvá také asi 8,2 ms.

Signálem z výstupu Q12 IO1 je ovládán T1, kterým jsou klíčovány subrámcce. Na výstupu Q12 je kmitočet 16x nižší než na Q8, takže při periodě kmitů 16,4 ms na Q8 je perioda kmitů na Q12 přibližně 262,4 ms. Polovina subrámcce, ve které je při úrovni L na Q12 piezosiréna buzena tónovými impulsy, tedy trvá 131,2 ms, takže během této doby vydá siréna 8 písknutí. Subrámcová pauza při úrovni H na Q12 pak trvá také 131,2 ms.

Signálem z výstupu Q14 IO1 je ovládán T2, kterým jsou klíčovány

rámce. Na výstupu Q14 je kmitočet ještě 4x nižší než na Q12, takže perioda rámce je čtyřnásobkem periody subrámcce. Rámec tedy obsahuje dva subrámcce (při úrovni L na Q14) a rámcovou pauzu o délce dalších dvou subrámců (při úrovni H na Q14).

Signalizátor je napájen ss napětím 5 až 12 V přiváděným na svorky J1 a J2 z baterie nebo síťového zdroje (adaptéru). S piezosirénkou KPE-242 a při nastavené maximální hlasitosti a napájecím napětí 12 V je napájecí proud v okamžiku pískání asi 7 mA a během ticha asi 1 mA, při napájecím napětí 5 V jsou tyto proudy asi 2 a 0,2 mA. Napájecí sběrnice je blokována kondenzátorem C2.

Konstrukce a oživení

Signalizátor je zkonstruován z vývodových součástek na desce s jednostrannými plošnými spoji. Obrázec spojů je na obr. 5, rozmístění součástek na desce je na obr. 6.

IO je vložen do objímky, aby jej bylo případně možné použít i v jiných konstrukcích. Na desce je jedna drátová propojka zhotovená z odstříženého vývodu rezistoru. Pozor, je pod objímkou pro IO.

Vzhledem k jednoduchosti zapojení by signalizátor měl pracovat na první zapojení. Po připojení napájecího napětí musí sirénka SP1 přerušovaně pískat. Pak zkontrolujeme, že je možné regulovat trimrem P1 periodu přerušování a trimrem P2 v určitých malých mezích hlasitost pískání.

Pokud bychom potřebovali výstražný akustický signalizátor s velkou hlasitostí, zapojíme do obvodu podle obr. 4 místo sirénky SP1 pra-

covní rezistor o odporu několika kΩ a impulsním napětím z něj odebraným budeme ovládat výkonový spínací tranzistor. Do kolektorového obvodu tohoto tranzistoru pak zapojíme výkonnou piezosirénu. Uvedený přídatný obvod si ovšem musí každý zájemce navrhnout sám, v redakci zkoušen nebyl.

Seznam součástek

R1	100 kΩ/1 %/0,6 W, metal.
R2 až R4	47 kΩ/1 %/0,6 W, metal.
R5	10 kΩ/1 %/0,6 W, metal.
P1	100 kΩ, trimr ležatý, 10 mm (PT10V)
P2	5 kΩ, trimr ležatý, 10 mm (PT10V)
C1	3,3 nF/J/100 V, fóliový
C2	100 µF/16 V, radiální
T1 až T3	BC557C (TO92)
IO1	4060 (DIL16)
	precizní objímka DIL16 (1 kus)
SP1	piezosirénka (např. KPE-242 z GME), viz text

deska s plošnými spoji č. KE02X3E


MM

Rádiotechnika, 6/2014


Ovládací souprava s indukční vazbou

Na obr. 7 a obr. 8 jsou schémata zapojení vysílače a přijímače jednopovelové ovládací soupravy, ve které se k přenosu povelu využívá indukční vazby mezi cívkami L1 ve vysílači a L2 v přijímači. Souprava pracuje na kmitočtu 25 kHz a má jen malý dosah - mezi čely cívek L1 a L2 může být vzdálenost nejvýše 10 až 20 cm (podle velikosti napájecího napětí vysílače); přitom podélné osy cívek musí být v jedné přímce a mezi cívkami nesmí být vodivé předměty nebo materiál pohlcující magnetické pole.

Výhodou popisované soupravy je odolnost proti rušení a schopnost pracovat skrz pevnou přepážku, což ovládací soupravy, které využívají ul-

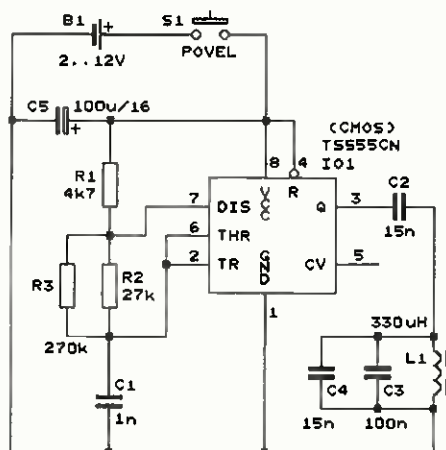

Obr. 7. Schéma zapojení vysílače ovládací soupravy s indukční vazbou

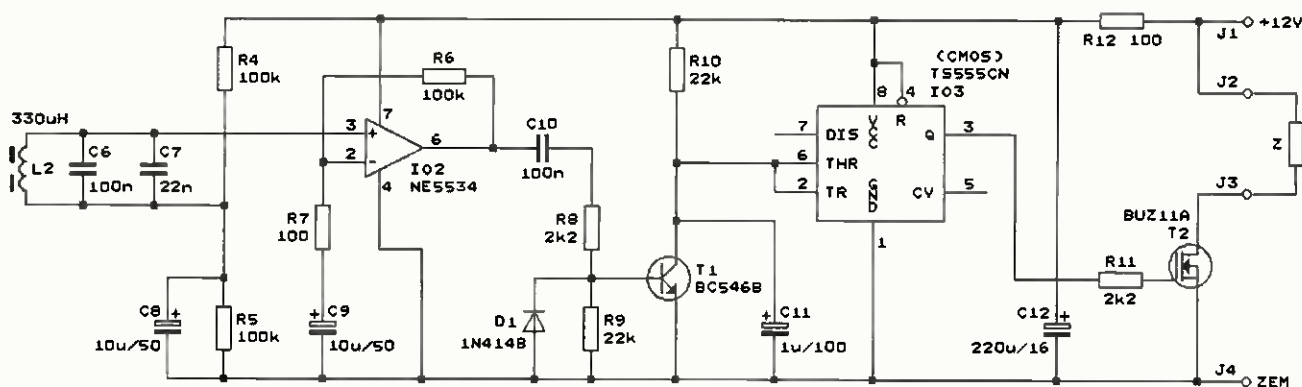

Obr. 8. Schéma zapojení přijímače ovládací soupravy s indukční vazbou

trazvuk nebo infračervené záření, nedokážou.

Popisovaná ovládací souprava může sloužit jako tajný klíč k elektromagnetickému zámku dveří, skříně nebo zásuvky, můžeme jí skrytě zapínat a vypínat poplašné zařízení v automobilu nebo nějakém objektu nebo ji můžeme používat k přenosu povelu mezi vláčkem modelové železnice a kolejištěm.

Zapojení ovládací soupravy bylo oproti původnímu prameni upraveno tak, aby se zlepšila její funkce.

Vysílač (obr. 7) je tvořen generátorem obdélníkového signálu o kmitočtu 25 kHz, ke kterému je připojen paralelní LC rezonanční obvod naladěný též na kmitočet 25 kHz.

Generátor je zapojen jako multivibrátor s časovačem CMOS TS555 (IO1). Kmitočet poskytnutého signálu je určen hodnotami součástí C1 a R1 až R3. Výběrem vhodného odporu rezistoru R3 můžeme jemně nastavit žádaný kmitočet 25 kHz. Aby byl kmitočet stabilní, musí být C1 fóliový nebo keramický z materiálu NP0. R1 až R3 musejí být metalizované s přesností odporu 1 %.

Rezonanční obvod je tvořen součástkami L1, C3 a C4. Součástí rezonančního obvodu je i vazební kondenzátor C2, kterým je tento obvod přizpůsoben k výstupu IO1. Výběrem vhodné kapacity kondenzátoru C4 můžeme dostatečně jemně naladit požadovaný rezonanční kmitočet 25 kHz. Cívka L1 je běžná tlumivka s feritovým jádrem ve tvaru činky (o rozměrech $\varnothing 8 \times 10$ mm) a radiálními vývody, C2 až C4 musejí být fóliové. Bylo zjištěno, že rezonančním obvodem je mírně ovlivňován kmitočet multivibrátoru.

Vf magnetické pole, kterým se vysílač váže na přijímač, vychází z osy L1, a proto musí být ve finální konstrukci L1 umístěna kolmo na čelní stěnu skřínky vysílače tak, aby ji bylo možno snadno nasměrovat a navázat na cívku L2 v přijímači.

Vysílač je napájen z baterie B1 a zapíná se tlačítkem S1. Bylo ověřeno, že pracuje už při napětí baterie 1,6 V. Na realizovaném vzorku bylo změřeno, že při napájecím napětí

$U_B = 2$ V je napájecí proud $I_B = 1$ mA, kmitočet generátoru je $f_G = 24,68$ kHz a mezivrcholový rozkmit téměř sinusového napětí na rezonančním obvodu je $U_{vf\ v} = 1,8$ V. Dále bylo změřeno, že:

- pro $U_B = 3$ V je $I_B = 1,5$ mA, $f_G = 25,31$ kHz a $U_{vf\ v} = 3,8$ V,
- pro $U_B = 6$ V je $I_B = 3$ mA, $f_G = 25,51$ kHz a $U_{vf\ v} = 6,9$ V,
- pro $U_B = 9$ V je $I_B = 4,5$ mA, $f_G = 25,56$ kHz a $U_{vf\ v} = 10$ V,
- pro $U_B = 12$ V je $I_B = 6$ mA, $f_G = 25,60$ kHz a $U_{vf\ v} = 13$ V.

Vysílač je nejvýhodněji napájet devítivoltovou destičkovou baterií. Jestliže však potřebujeme, aby byl co nejmenší, můžeme ho napájet napětím 3 V z lithiového článku nebo ze dvou tužkových suchých článků.

Přijímač (obr. 8) obsahuje vstupní rezonanční obvod s L2, C6 a C7 naladěný na kmitočet 25 kHz, do jehož cívky L2 se indukuje vf magnetické pole z cívky L1 vysílače. L2 je shodná s L1, C6 i C7 jsou fóliové.

Sinusový vf signál o kmitočtu 25 kHz nakmitaný ve vstupním obvodu je 1000x napětěově zesilován v následujícím zesilovači s operačním zesilovačem (OZ) NE5534 (IO2). OZ IO2 je napájen nesymetricky. Dělič s R4 a R5 blokuje kondenzátorem C3 obstarává optimální předpětí pro vstupy OZ rovné polovině napájecího napětí OZ. Zesílení vf signálu je určováno poměrem odporů $R6/R7$ ve zpětnovazebním děliči. Zesílení ss složky vstupního signálu je díky oddělovacímu kondenzátoru C9 jednoduché, takže vstupní napětíová nesymetrie OZ má jen zanedbatelný vliv na ss složku signálu na výstupu OZ, která je rovněž rovna polovině napájecího napětí.

Z výstupu OZ IO2 je zesílený vf signál veden přes oddělovací kondenzátor C10 na bázi tranzistoru T1, který pracuje jako usměrňovač a zesilovač usměrněného ss napětí. Ke kolektoru T1 je připojen vyhlazovací kondenzátor C11, který je nabíjen přes R10. R9 udržuje na bázi nulovou ss složku signálu. Když je vf signál na bázi T1 nulový nebo velmi slabý, je T1 vypnutý a na kolektoru T1 je

plné napájecí napětí. Když amplituda vf signálu na bázi T1 přesáhne velikost asi 0,5 V, T1 se začne kladnými špičkami vf signálu otevírat a impulsy kolektorového proudu se začne vybíjet C11. Následkem toho ss napětí na C11 poklesne. Při dalším zvětšování amplitudy vf signálu se T1 otevírá natolik, že ss napětí na C11 klesne až na nulu. R8 omezuje proud báze T1, D1 zabraňuje vytváření nežádoucího záporného ss napětí na bázi T1 při velkém rozkmitu vf signálu.

Plynule proměnné ss napětí na kolektoru T1 je převáděno na binární signál invertujícím Schmittovým klopným obvodem (SKO), který je vytvořen z časovače CMOS TS555 (IO3). Dolní rozhodovací úroveň SKO je rovná jedné třetině a horní rozhodovací úroveň dvěma třetinám napájecího napětí. Z výstupu Q IO3 je buzen spínací tranzistor T2, který při dostatečné velikosti vf signálu zapíná proud do zátěže Z, tj. do vnějšího zařízení, které je soupravou ovládáno. Místo zátěže Z můžeme zapojit cívku relé a vnější zařízení pak ovládáme kontakty tohoto relé.

Přijímač je napájen ss napětím 12 V (postačuje i 9 V) z vnějšího zdroje. Napájecí proud (bez zátěže) je asi 6 mA. Napájecí napětí je filtrováno článkem R12, C12.

Bylo změřeno, že v případě, když jsou osy L1 a L2 v jedné přímce, je mezní dosah soupravy (tj. vzdálenost předních čel L1 a L2) asi 14,5 cm (při napájecím napětí vysílače $U_B = 2$ V) až 23 cm (při $U_B = 12$ V). Spolehlivý dosah je 3/4 až 1/2 této vzdálenosti.

MM

Everyday Practical Electronics, 1/2007

Vážení čtenáři,

zasílejte nám jednoduchá vtipná zapojení, která však musí být ověřená a funkční a nesmí obsahovat nedostupné součástky. Dobrých a krátkých článků je stálý nedostatek.

Redakce

GPS hodiny v2

Lukáš Kořínek

VYBRALI JSME NA
OBÁLKU



Již před několika lety jsem si postavil hodiny, které jako zdroj přesného času používaly GPS přijímač. Původně jsem sice chtěl použít DCF přijímač, ale v místě, kde jsem hodiny potřeboval, byl signál špatný, a tak jsem skončil právě u GPS přijímače. Díky tomu, že pro získání přesného času stačí GPS přijímači občas zachytit alespoň jeden satelit, není problém hodiny provozovat v domě, kde by jinak příjem alespoň 4 satelitů pro určení polohy byl problém.

Technické specifikace

Napájecí ss/st napětí: 9 až 15 V.
Spotřeba proudu: asi 100 mA.
Jištění pojistkou: 200 mA/F.
Komunikace externí: RS-232 (Cannon9M).
Komunikační rychlost: 19 200 bps.
Komunikace s GPS: UART 9 600 bps.
Rozlišení displeje: 24:59:59 (HH:MM:SS).
Volba časového posuvu: tlačítkem +1 h/+2 h.
Záloha RTC: kondenzátor 0,22 F/5,5 V.

GPS Přijímač

Výhodou GPS přijímače je jeho integrovaný RTC (Real-time clock) obvod. Což je obvod reálného času, který GPS modul neustále synchroni-


zuje s přesným časem satelitů. Takže čas je dostupný i v momentě, kdy GPS přijímač nepřijímá data ze žádného satelitu. Navíc tento RTC je velice přesný na rozdíl od běžných obvodů reálného času, které se klidně rozcházejí o několik sekund měsíčně.

Právě proto stačí těmto hodinám, aby se jednou za čas podařilo GPS přijímači synchronizovat čas a není tak nutné, aby byl signál ze satelitů nepřetržitý. Jedinou takovou drobnou vadou na kráse je, že GPS pracuje s časem v UTC (Coordinated Universal Time) formátu. Tento čas nerozlišuje časová pásma a je tedy nutné to zajistit přepočtem.


U první verze GPS hodin byl použit Bluetooth (BT) GPS modul. To mělo výhodu v tom, že hodiny a GPS přijímač nemusely být na stejném místě a byly mezi sebou propojeny bezdrátově až na vzdálenost 10 m. Přijímač

tak mohl být v místě dobrého příjmu satelitů. Na druhou stranu toto řešení zásadně konstrukci prodražuje. GPS přijímač podporující BT připojení je samozřejmě dražší a hodiny musí být vybaveny BT modulem podporujícím MASTER režim. Dalším problémem je to, že pokud hodiny ztratí spojení s přijímačem ať už vlivem rušení nebo z jiného důvodu, přijímač se většinou vypne a je nutné ho znovu ručně zapnout.


Proto jsem se rozhodl v této konstrukci použít GPS modul s rozhraním UART. Tyto moduly jsou podstatně levnější a eliminují se tak případné problémy s komunikací. Konkrétně jsem si vyhlédl modul od společnosti Quectel L80. Tento modul se dá pořídit za 200 až 300 Kč, což je velmi příjemná cena a navíc má již integrovanou anténu. K jeho zprovoznění tedy stačí napájecí napětí 3,3 V a externí baterie nebo kondenzátor pro záložní napájení RTC modulu. S okolím pak komunikuje přes UART rozhraní.

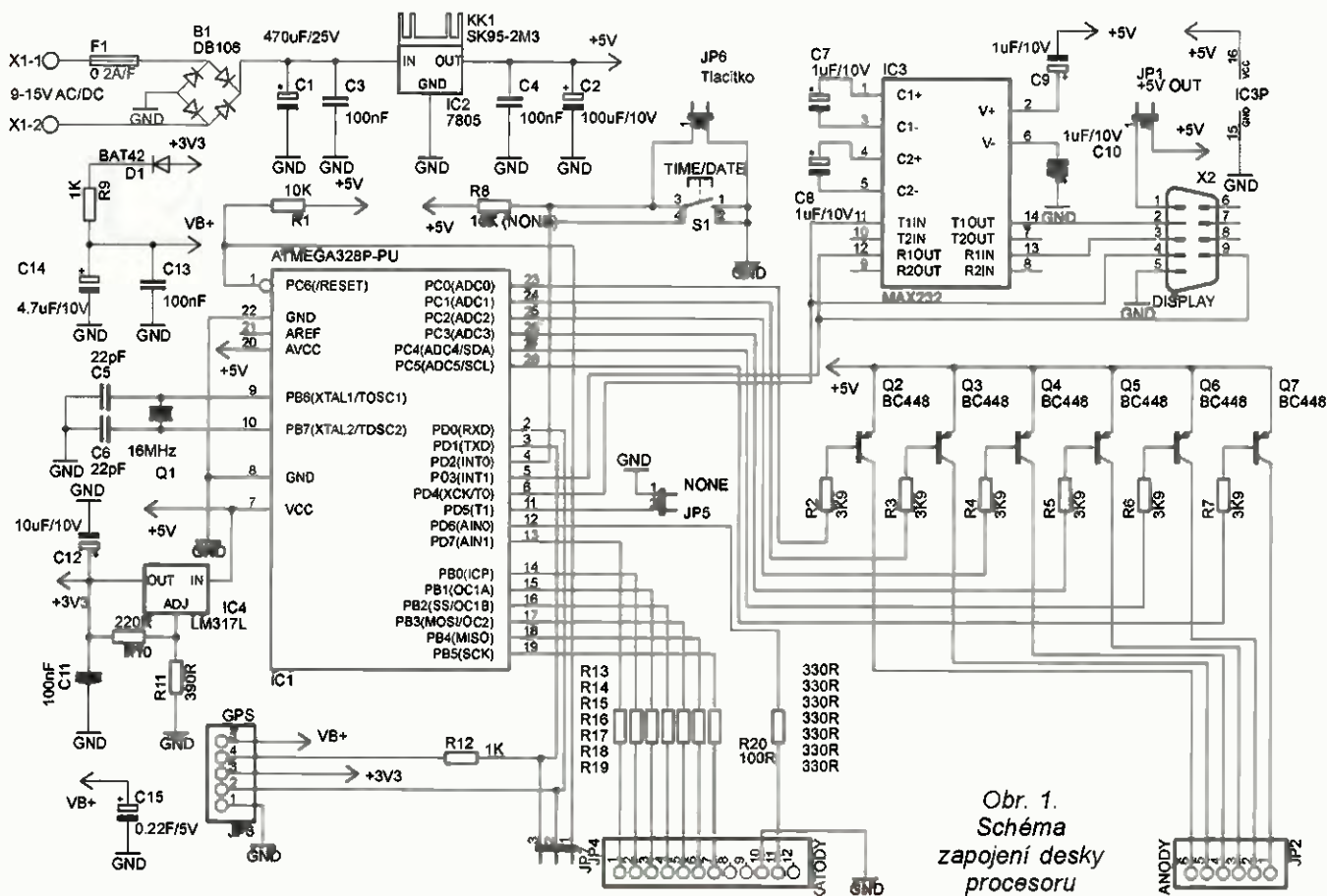



Obr. 1.
Schéma
zapojení desky
procesoru

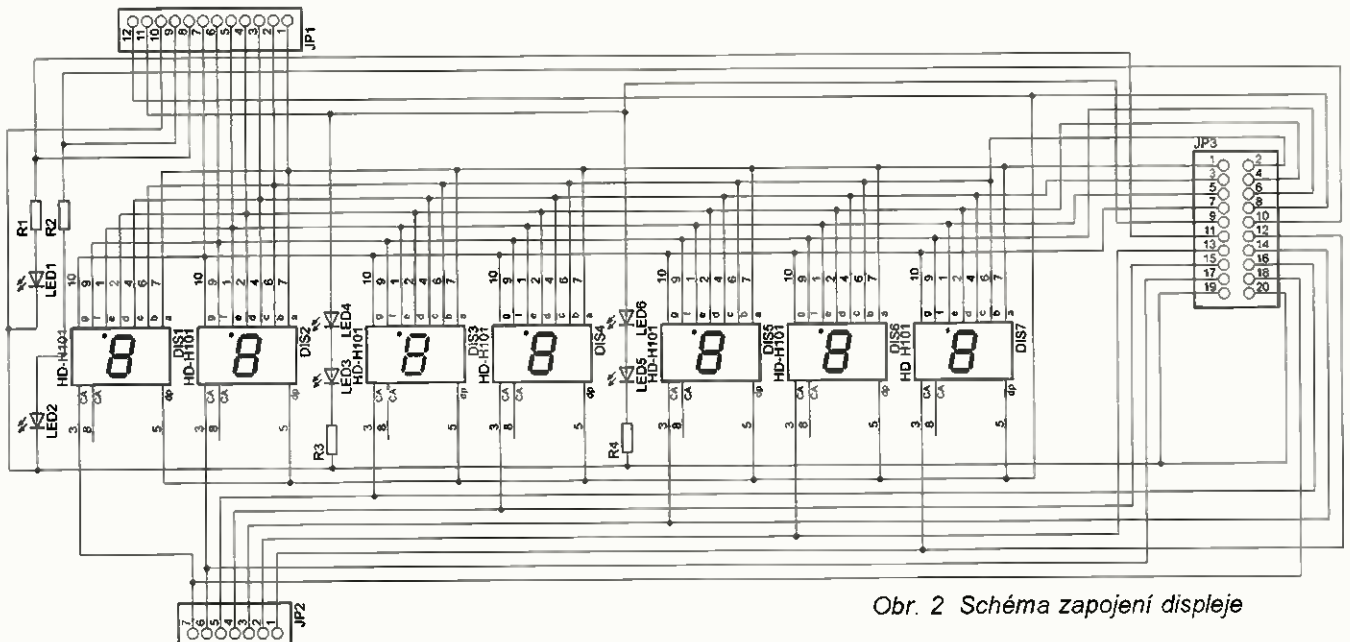

Obr. 2 Schéma zapojení displeje

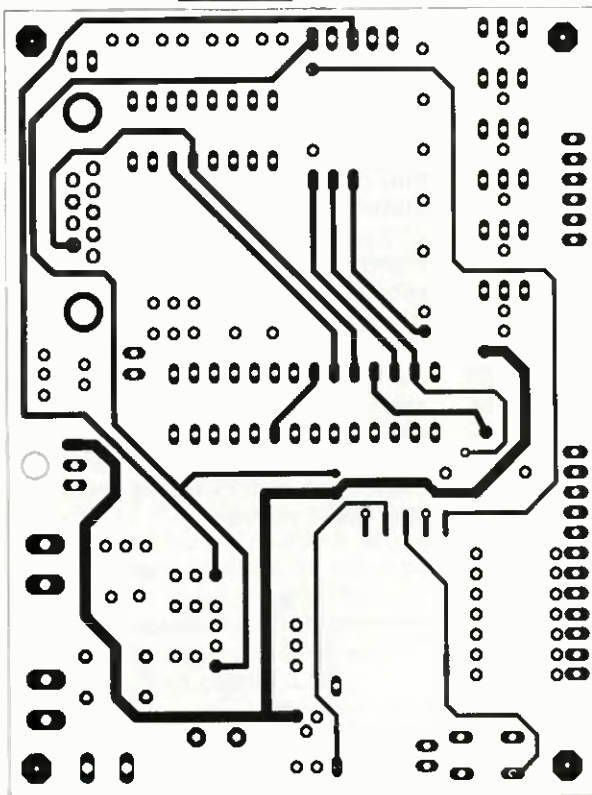


Obr. 3
Deska
s plošnými
spoji
procesoru

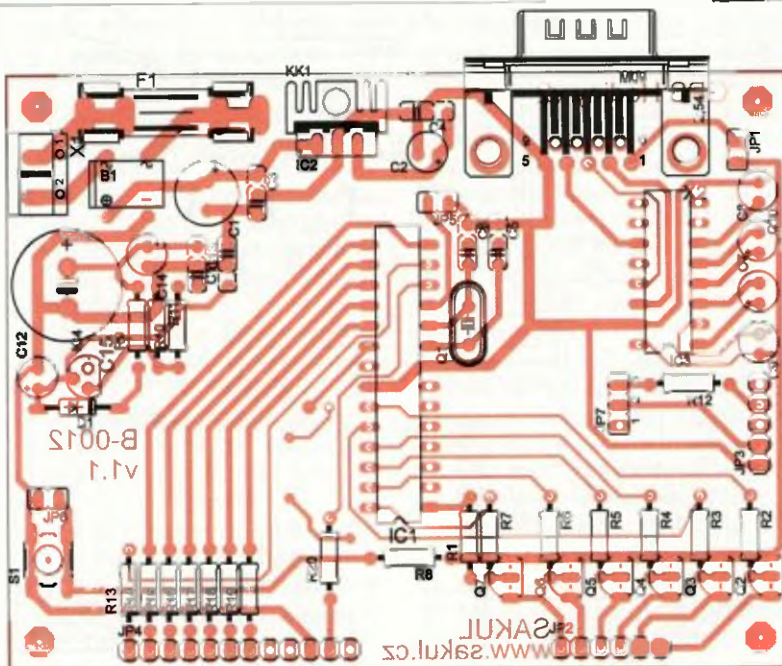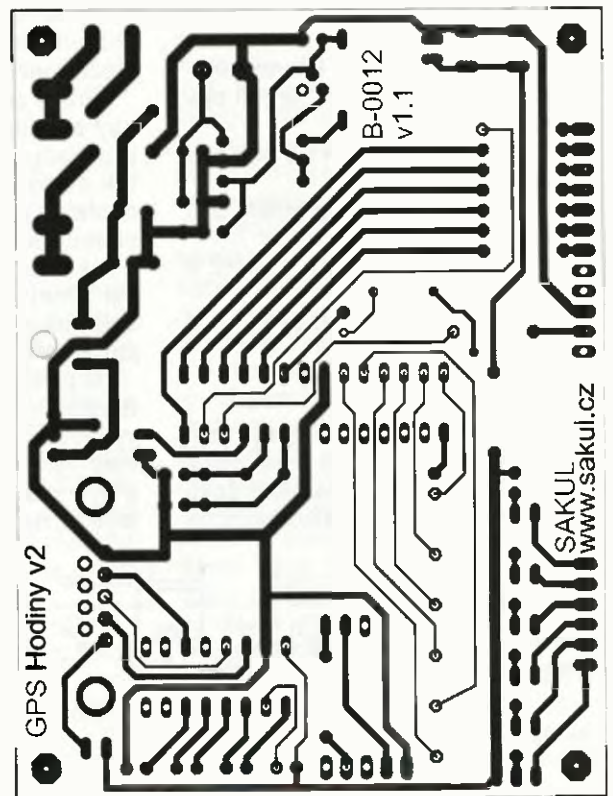

Popis konstrukce

Jak už jsem zmínil základem hodin je GPS modul Quectel L80, nebo nějaký jiný modul podobných parametrů. Data z GPS následně zpracovává procesor ATmega328P. Čas je zobrazován na displeji složeném ze sedmissegmentových zobrazovačů. V případě potřeby zobrazování času na nějakém dalším displeji jsou hodiny vybaveny ještě výstupem RS-232 pro připojení externího displeje. Protože GPS L80 nemá integrovanou baterii pro zálohu interního RTC je použit vysokokapacitní kondenzátor C15 0.22 F/5.5 V. Ten v případě výpadku napětí zálohuje konfiguraci GPS a jejího RTC, což pomáhá po obnovení napájení rychlému vyhledání satelitů a synchronizaci času. Díky tomu jsou hodiny schopny do 3 sekund po zapnutí začít zobrazovat přesný čas.

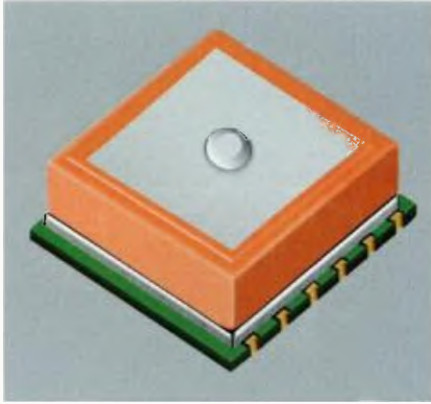

Obr. 4. Modul GPS

Nyní si popíšeme zapojení hodin podrobněji. Jako u většiny mých konstrukcí používám na vstupu napájení usměrňovací můstek B1. Ten slouží hlavně k tomu, aby nezáleželo na polaritě vstupního napětí. Tím se předejde přepólování hodin a jejich zničení. Jako takový bonus je pak možnost použít pro napájení i střídavé napětí. Hodiny je tedy možné napájet ss i st napětím v rozsahu 9 až 15 V. Toto napájení se připojuje na svorky X1-1 a X1-2.





Za můstkem následují kondenzátory C1 a C3, sloužící k vyhlazení napětí v případě napájení střídavým napětím. Napětí je následně stabilizováno pomocí IC2 7805 na 5 V, kterým je napájen procesor a převodník MAX232. Pro obvod IC2 je nutné osadit chladič, obzvláště pokud používáte napájecí napětí kolem 15 V. Dále si můžete všimnout dalšího stabilizátoru napětí - IC4 LM317. Toto je regulovatelný stabilizátor, avšak v této konstrukci je napětí nastaveno rezistory R10 a R11 pevně na 3,4 V a používá se pro napájení GPS modulu, který má maximální povolené napětí 4 V. Zároveň je i tímto napětím nabíjen záložní kondenzátor C15 přes diodu D1 a rezistor R9. Dioda by měla být s malým úbytkem - v tomto případě BAT42.

Rizení displeje se společnou anodou je řešeno multiplexně. Anody jsou spínány přes pnp tranzistory Q2 až Q7. Na konkrétním typu tranzistorů až tak nezáleží a lze použít šuplíkové zásoby. Jednotlivé segmenty jsou spínány přímo z procesoru přes omezovací rezistory R13 až R19. Přes rezistor R20 jsou napájeny dvojtečky na displeji.

No a poslední věc, kterou bych chtěl ve schématu zmínit, jsou různé „jumper“ spojky a konektory. Začneme tedy u:

JP1 - Tento „jumper“ v současné době nemá význam, přičemž se do budoucna počítá, že se jeho propojením přivede +5 V na konektor X2 (Cannon9M). To může sloužit jako napájení dalšího zařízení připojeného do X2.

JP3 - Pomocí tohoto konektoru je možné připojit libovolný GPS modul.

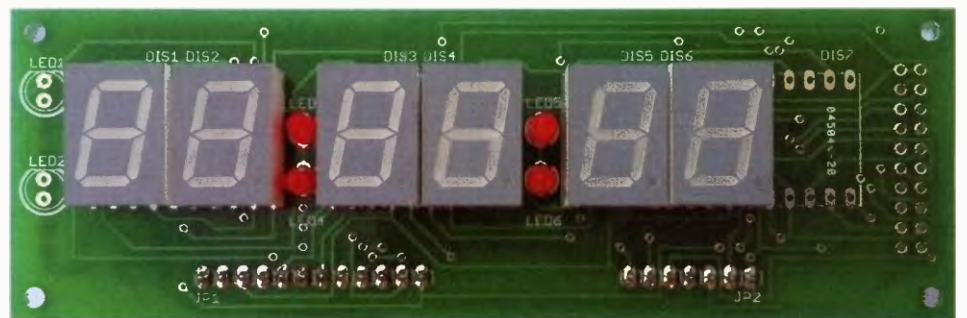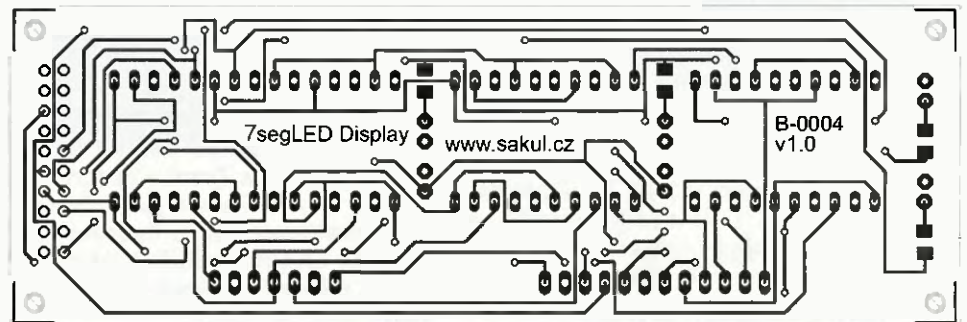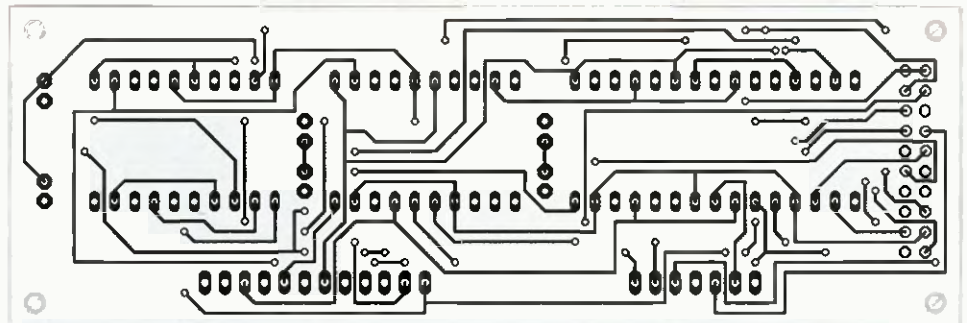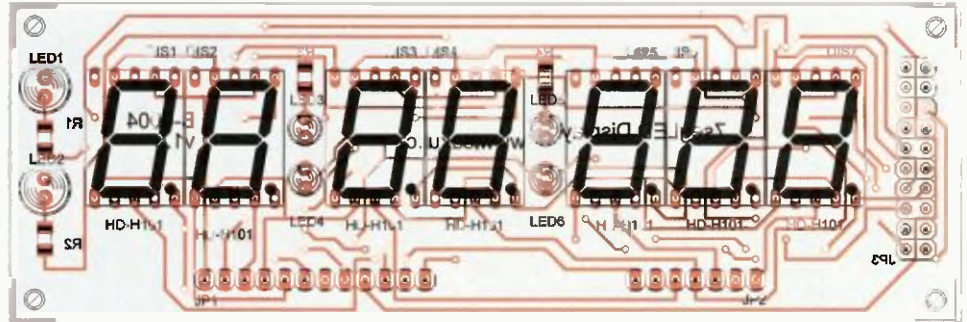

Obr. 5. Deska s plošnými spoji displeje

Obsahuje všechny potřebné vývody k základní komunikaci a napájení, včetně záložního napětí pro RTC.

Vývod 1 - GND.

Vývod 2 - TX (z GPS).

Vývod 3 - +3,4 V (3,3 V) pro napájení GPS.

Vývod 4 - RX (do GPS).

Vývod 5 - záložní napětí pro RTC (asi 3 V).

JP5 - Prozatím nemá funkci, nicméně případnou budoucí změnou programu je možné doplnit.

JP6 - Slouží pro připojení externího tlačítka, například v panelu krabičky.

JP7 - Toto je programovací konektor. Jsou na něj vyvedeny linky RX, TX a reset z procesoru.

Díky tomu, že celá konstrukce je založena na Arduinu a procesor obsahuje Bootloader, je možné program nahrávat přímo přes UART pomocí USB/UART převodníku a programu Arduino IDE. Zde je však nutné upo-

zornit na fakt, že v případě nahrávání programu přímo v aplikaci nesmí být připojen GPS modul, protože ten je také připojen na UART procesoru a mohl by se tak přerušovat přenos.

Nyní ještě něco k displeji. Ten je zvlášť na samostatné desce s plošnými spoji. Toto řešení je zvoleno proto, abychom displej mohli později vyměnit - třeba za větší nebo jinou barvu. Také se to takto lépe montuje do nějaké přístrojové krabičky. Já pro prototyp použil krabičku KM60 s předním organickým sklem červené barvy.

Na desce displeje si můžete také všimnout, že je tam použito 7 číslic, ale hodiny podporují pouze 6. Proto se Dis7 neosazuje. Také se pro tuto konstrukci neosazují LED1, LED2, R1, R2 a JP3. Rezistory R3 a R4 jsou v provedení SMD v pouzdru 1206. Tento modul displeje používám jako univerzální i pro jiné mé konstrukce, což značně ulehčuje návrh.

Osazení desek

Osazení by nemělo činit velké potíže. Kromě toho, že je možné GPS modul připojit do konektoru JP3, lze ho také (pokud se použije doporučený modul L80) zapájet přímo na desku s procesorem. V takovém případě je nutné věnovat pozornost správnému usazení modulu. Vývod 1 na modulu L80 je označen šipkou a na desku patří blíže ke konektoru displeje. Pokud je takto modul osazen napevno v desce procesoru, nelze použít JP7 k programování procesoru.

Oživení


Před tím, než hodiny připojíme na napájení, zkontrolujeme všechny spoje. Pokud je vše v pořádku, můžeme přistoupit k prvnímu testu. Zatím nemáme osazený procesor v objímce ani připojený GPS modul. Pokud takto připojíme hodiny na napájení, neměl by odběr proudu překročit 30 mA. Pokud je tedy odběr v limitu, můžeme změřit 5 V na procesoru a převodníku MAX232. Následně změříme napětí na JP3 na vývodu 3, kde by mělo být napětí 3,3 až 3,5 V pro napájení GPS. Dále změříme napětí na vývodu 5, kde by mělo napětí pomalu stoupat až ke 3 V. Jde o nabíjení záložního kondenzátoru a jeho nabití na plnou kapacitu může trvat až hodinu. Pokud je vše v pořádku, můžeme ještě ověřit, zda drží napětí na záložním kondenzátoru při odpojení napětí. Při běžném provozu by měl kondenzátor uchovat napětí až několik dní.

Teprve nyní vložíme do objímky naprogramovaný procesor, zatím stále bez připojeného modulu GPS. Po zapnutí by již měl na displeji naskočit údaj 02:00:00 a ten by měl svítit stále. Pokud pak stiskneme tlačítko na přepínání času S1, měl by se údaj změnit na 01:00:00.

V tuto chvíli již nic nebrání připojení GPS modulu. Jakmile pak hodiny zapneme, zobrazí se 02:00:00 a během několika sekund musí naskočit nějaký čas a ten by již měl normálně běžet. Pokud se tak stane, hodiny již přijímají data z GPS modulu. Pravděpodobně bude čas špatný, ale to je v pořádku. Nyní musí GPS modul vyhledat satelity a synchronizovat čas. V závislosti na poloze (kvalitě signálu) to může trvat až hodinu (běžně však do 10 minut). Poté by se čas měl změnit na správný. Při příštím zapnutí již bude čas k dispozici okamžitě a vyhledání satelitů proběhne také podstatně rychleji.

Ovládání hodin

Hodiny se v podstatě ovládají jediným tlačítkem S1 (TIME/DATE). Přičemž funkce pro datum není v současnosti podporována. Takže tlačít-

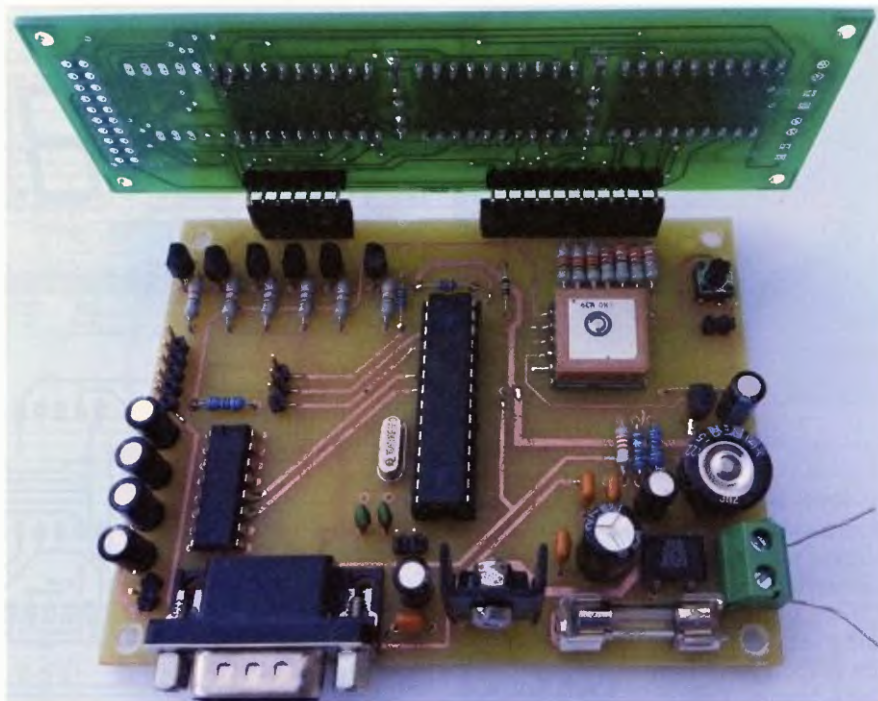

Obr. 6. Obě sestavené desky

kem se pouze přepíná Letní/Zimní čas. Každým stiskem tlačítka se přepne z Letního na Zimní a opačně. Při prvním spuštění hodin jsou přepnuty v Letním čase. Údaj o časovém posuvu se ukládá do EEPROM procesoru a nemění se vlivem výpadku napětí.

Připojení externího displeje

Jak už jsem zmínil, k hodinám lze připojit i další externí displej pomocí konektoru X2. Nelze však použít jakýkoli displej, ale tento výstup je navržen pro můj displej, původně určený jako doplněk hasičských stopek. Návod bude uveřejněn v některém z příštích čísel.

Použitelné GPS přijímače

Samozřejmě, že kromě doporučeného modulu L80 lze použít jakýkoliv jiný kompatibilní modul GPS, pokud jeho parametry odpovídají L80. Hlavně pak jde o komunikační rychlost, protokol a frekvenci provádění výpočtu polohy. Modul L80 má „defaultní“ komunikační rychlost 9 600 bps, protokol NMEA a frekvenci výpočtu polohy 1 Hz. Pokud má vaše GPS tyto vlastnosti, lze ji s největší pravděpodobností použít. Ale i kdyby měla jiné parametry, například jinou komunikační rychlost - například 4 800 bps, není nic ztraceno. Je však nutné provést úpravu v programu, kde se nastavuje tato rychlost [(je to řádek: Serial.begin(9600);].

Teoreticky by hodiny měly zvládnout zpracovat rychlost komunikace od 4 800 až do 19 200 bps.

Pokud vaše GPS používá jiný protokol než NMEA, nebude to fungovat!

Stejně tak, pokud provádí výpočet polohy častěji než jednou za sekundu (1 Hz).

Zcela samostatnou kapitolou jsou pak GPS moduly podporující Bluetooth přenos. Hodiny jako takové sice nejsou přímo pro tuto možnost navrženy, ale lze je doplnit o BT modul, který se spáruje s vaší BT GPS. Je to sice trochu složitější a samozřejmě dražší, ale zase můžete mít GPS modul na místě dobrého příjmu satelitů, většinou až do vzdálenosti 10 až 20 m od hodin. Já používám BT moduly HC-05, které zvládají režim MASTER a dají se pořídit kolem 300 Kč. Pozor na levnější variantu HC-06, která nepodporuje režim MASTER, ale pouze SLAVE!

S hodinami se tento BT modul propojí stejně jako samotná GPS, takže na konektor JP3. Nicméně před připojením do hodin je nutné tento modul naprogramovat a spárovat s vaší GPS. Programuje se pomocí AT příkazů a postupy, jak se to dělá, se dají najít na internetu, případně v dokumentaci tohoto modulu. Samozřejmě je možné použít i jiné BT moduly, například OBS418i od connectBlue.

Možné problémy

Během testování jsem nenarazil na žádný závažný problém. Jediné, co bych zmínil, je možnost, že pokud jsou hodiny dlouho bez napájení a úplně se vybijí záložní kondenzátor a poté jsou hodiny opět připojeny na napájení, nemusí se hned rozběhnout čas. Je to způsobeno tím, že GPS modul L80 nenastartuje, dokud napětí záložního kondenzátoru nedosáhne asi 2 V. Někdy se nerozběhne ani po dosažení tohoto napětí a je




Obr. 7. Zadní panel

nutné hodiny restartovat. Poté již vše funguje normálně.

Seznam součástek

Deska procesoru

R1, R8	10 kΩ
R2 až R7	3,9 kΩ
R9, R12	1 kΩ
R10	220 Ω
R11	390 Ω
R13 až R19	330 Ω
R20	100 Ω
C1	470 μF/25 V
C2	100 μF/10 V
C3, C4, C11, C13	100 nF
C5, C6	22 pF
C7 až C10	1 μF/63 V
C12	10 μF/10 V
C14	4,7 μF/10 V
C15	0,22 F/5,5 V
D1	BAT42
B1	DB106 (B380C1000DIL)
Q1	16 MHz
Q2 až Q7	BC448 (KC308)
IC1	ATmega328P-PU program na www.aradio.cz
IC2	7808
IC3	MAX232N
IC4	LM317LZ, TO-92)
GPS modul	Quectel L80
X1	ARK500 dvojitá

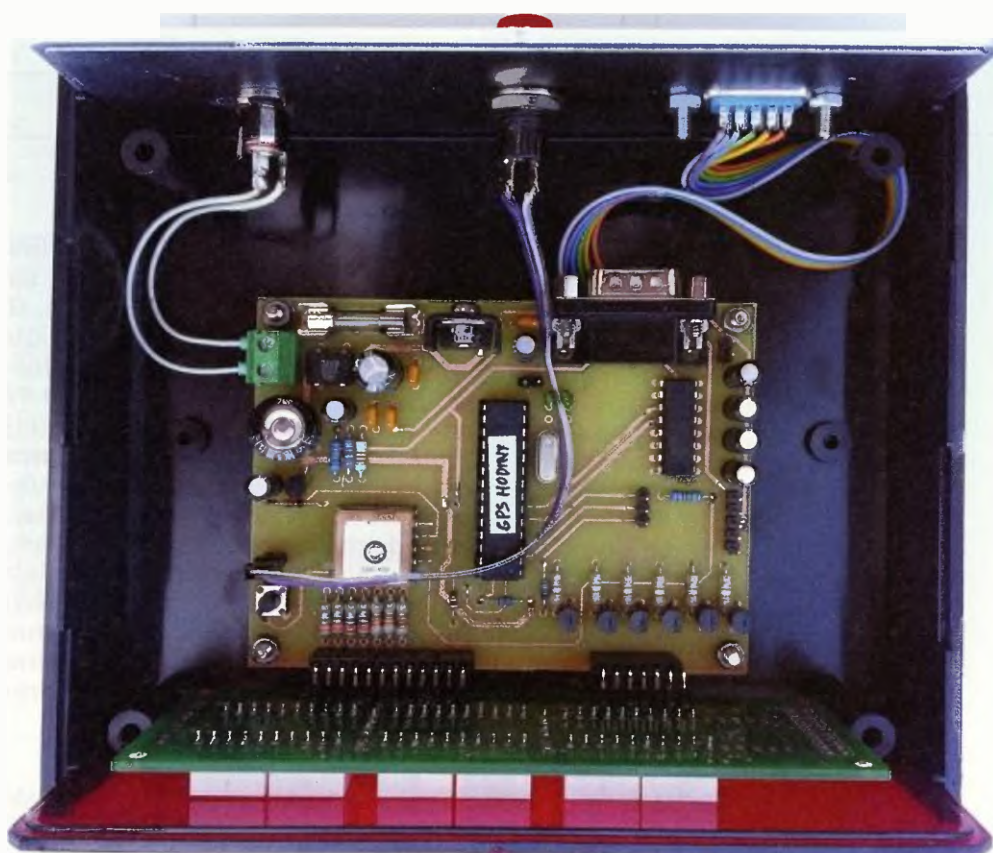

Obr. 8. Sestavené hodiny ve skřínce

X2	Cannon9M do PCB
Objímka	DIL28
Držák pojistky	do DPS
F1	F/200 mA, 20 x 5 mm
S1 tlačítko	TC-0104 (mikrotlačítko)
JP1, JP5, JP6	jumper lišta, 2 vývody
JP2	dutinková lišta, 6 vývodů
JP3	jumper lišta, 5 vývodů
JP4	dutinková lišta, 12 vývodů
JP7	jumper lišta, 3 vývody
KK1 chladič	(DO1A GME) (SK95-2M3)

Deska displeje

R3, R4	180 Ω, SMD, 1206
Dis1 až Dis6	HD-H101 (SA56-11SRWA)
LED3 až LED6	3 mm, 2 mA, červená
JP1	jumper lišta, 12 vývodů
JP2	jumper lišta, 6 vývodů

V případě dotazů, potřeby naprogramovaného procesoru nebo desek s plošnými spoji mě můžete kontaktovat na e-mail: SakulRaider@seznam.cz.

Přípravek pro zkoušení a ovládání sériového portu


Sériové porty prakticky vymizely ze všech nových počítačů. Nahradí je porty USB. Nemohou je však nahradit úplně. Zdá se, že už si to někteří výrobci uvědomují a na nových základních deskách se občas zase vývody pro RS-232 objevují.

Sériový port (RS-232) je snadno ovladatelný a můžeme ho použít i pro amatérské aplikace. Narozdíl od portu USB, jehož amatérské využití je složité a není jednoduché pro něj napsat ovladače. Sériový port nepotřebuje ovladače a také je mnohem odolnější proti rušení. Rovněž snáší horší zacházení a vydrží i trvalé zkratky.

Pro opravy i vývoj aplikací na portu RS-232 stačí mnohem jednodušší přípravky než pro USB. Schéma jed-

noho takového přípravku pro kontrolu RS-232 je na obr. 1.

Přípravek je vybaven konektorem DB9. Všechny linky jsou z něj vyvedeny na zdíčky na horní straně krabičky přípravku. Zdíčky slouží pro měření napětí na linkách, případně na přivedení zkušebních impulsů - viz obr. 2.

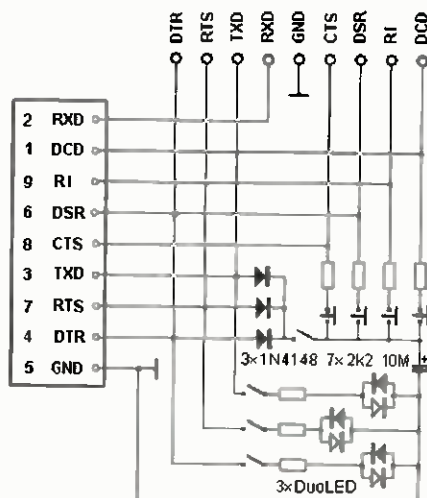

Obr. 1. Schéma zapojení přípravku



Obr. 2. Hotový přípravek

Dvoubarevné LED ukazují stav tří výstupních linek. Indikaci je možné vypnout, pokud by třeba při jiném měření linky nevhodně zatěžovala.

Přípravek je vybaven jednoduchým zdrojem pomocného napětí (který lze vypnout, aby neovlivnil jiná měření). Z výstupních linek je diodami nabíjen kondenzátor sloužící hlavně pro vyhlazení impulsů. Získané napětí lze spínacími tlačítky připojovat na jednotlivé vstupní linky RS-232 a vyzkoušet tak jejich funkci v programu.

Jaroslav Skalník, OK1UKV

RGBW ovládač

Jaroslav Štrba

Na začiatok len informácia o použitej skratke RGBW. Väčšina určite vie, o čo sa jedná, ale predsa len chcem spomenúť, že sa jedná o začiatkové písmená základných farieb R - red (červená), G - green (zelená), B - blue (modrá) a W - white (biela). Kombináciou farieb RGB a ich úroveň svitu je možné nastaviť (namiešať) si farbu „ľubovoľnú“. Aj moje zariadenie slúži k tomuto účelu. Vetva W je použitá pre nezávislú (samostatnú) reguláciu intenzity bielej farby. Samozrejme, na trhu nájdete množstvo výrobkov na tento účel, ako sú RGB LED pásy s ovládaním, prípadne iné konštrukcie. Ja som sa aj napriek tomu rozhodol o zhotovenie vlastnej. Hlavným kritériom bolo čo najjednoduchšie konštrukčné riešenie, možnosť vytvoriť si vlastný jednoduchý program zmeny farieb a možnosť tento program nahrat' do zariadenia a meniť prostredníctvom počítača bezdrôtovo. Zároveň som sa snažil o vytvorenie univerzálneho zariadenia, aby ho bolo možné využiť pre rôzne typy LED. Výsledné zariadenie je určené predovšetkým na dekoratívne účely, spríjemnenie atmosféry a prípadne reklamné účely.

Ako bolo spomenuté, zariadenie tvoria štyri nezávislé regulačné vetvy (RGBW). Pomocou PWM regulácie je možné nastaviť úroveň svitu farby na každej vetve samostatne. Zariadenie je primárne určené pre reguláciu svitu LED. Ako hlavný obvod riadiacej časti som použil mikrokontrolér ATtiny2313 [1], ktorý poskytuje dostatočné možnosti pre túto reguláciu PWM. Nastavenie svitu farieb sa vykonáva podľa vytvoreného programu, ktorý obsahuje riadiaci obvod. Na vytvorenie a nahranie programu svitu LED slúži pre tento účel vytvorený obslužný program - OP pre osobný počítač - PC (s operačným systémom Windows). Nahranie programu farieb do riadiacej časti sa vykonáva prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie Bluetooth medzi PC a mikrokontrolérom použitím obvodu BTM-112.

Technické parametre

Napájacie napätie: 230 V/50 Hz.
Prúdové zaťaženie pre napájanie LED:

Pri použití vstavaného modulu P1
850 mA (celkovo) - P1 = 5 V/4,5 W,
370 mA (celkovo) - P1 = 12 V/5 W;
Pri použití externého DC zdroja
800 mA max.
(pre každú vetvu) - max. 40 V.
Komunikácia s PC: Bluetooth - Ver. 2.0
(prepojenie s ATtiny2313
sériovo - 19 200 bps;
1 stop bit; bez parity).

Popis zapojenia riadiacej časti

Schéma zapojenia riadiacej časti je na obr. 1. V schéme sa pri názve niektorých súčiastok alebo ich hodnotách vyskytuje znak „*“, ktorý indikuje, že typ, alebo hodnota súčiastky je voliteľná. Popis možností bude popísaný v ďalšom texte. Tieto možnosti sú z dôvodu prispôbenia zapojenia podľa typu použitých LED za predpokladu neprekročenia medzných hodnôt použitých súčiastok a napájacieho zdroja.


VYBRALI JSME NA



OBÁLKU




Riadenie celého zariadenia zabezpečuje mikrokontrolér ATtiny2313 - IC1, ktorý sa riadi programom napísaným v jazyku C, a ktorého hlavné časti budú opísané v ďalšom texte. Ako taktovací kmitočť mikrokontroléra využívam externý kryštál Q1 (7,3728 MHz, aby bolo možné nastavenie presnej komunikačnej rýchlosti po sériovej linke - konektor J2). Ako zdroj napätia P1 som zvolil napájací modul od firmy MYRRA, ktorý poskytuje prevod z 230 V na jednosmerné a stabilizované napätie 5 V (alebo 12 V). Je to impulzný zdroj v puzdre klasického transformátora pre montáž do DPS. Jeho výhodou je, že pri takomto prenesenom výkone 4,5 W (5 W) ušetříme miesto na doske s plošnými spojmi (DPS) a nemusíme použiť usmerňovač a vyhladzovací kondenzátor. Puzdro je rovnaké pre 5V aj 12V verziu. Napájanie 230 V pre tento modul je privedené na konektor X1 a istený sklenenou tavnou poistkou 200 mA. Stabilizátor napätia IC2 3,3 V je použitý hlavne z dôvodu predpokladu, že toto napätie bude zároveň použité pre napájanie komunikačného modulu Bluetooth. Tým bude zároveň zabezpečené napätové pri-

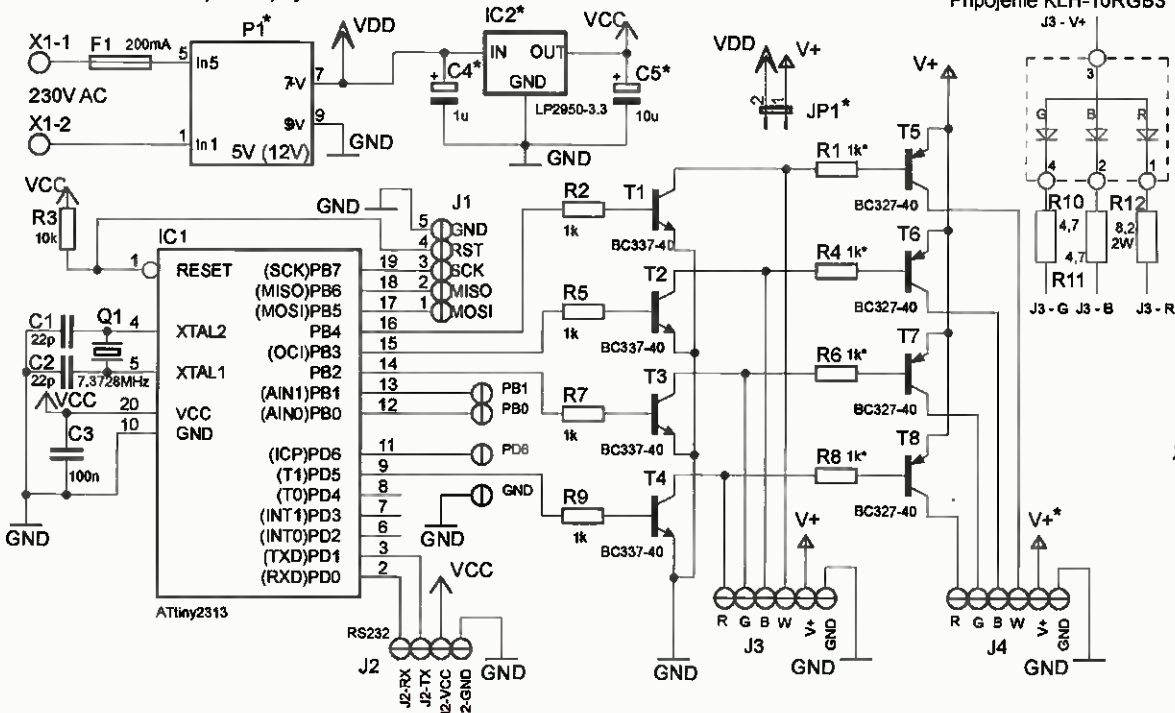

Obr. 1.
Schéma
zapojenia
(riadiaca
časť)

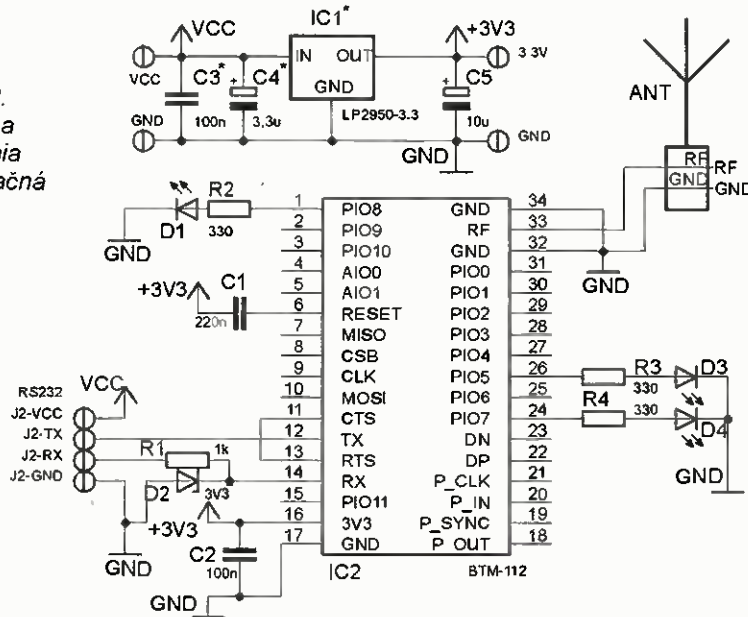Obr. 2.
Schéma
zapojenia
(komunikačná
časť)



spôsobenie komunikačnej linky RS-232 (USART) na konektore J2 medzi mikrokontrolérom IC1 a Bluetooth modulom. Ak by ste riešili komunikáciu s PC iným spôsobom (čo je možné) prostredníctvom napr. obvodu MAX232 alebo FT232 s napätovými úrovňami 5 V, je možné IC2, C4 a C5 vynechať a „IN“ a „OUT“ IC2 nahradiť prepojkou. IC2 je nutné osadiť v prípade, ak použijeme napájanie P1 12 V.

Konektor J1 je určený na nahratie riadiaceho programu pre obvod IC1 v zapojení - ISP. Z obvodu sú ešte vyvedené signály PB0, PB1 a PD6, ktoré sú nevyužitá, ale pripravené na prípadné použitie (napr. ovládanie tlačidlami). Signály PWM sú vyvedené na pinoch obvodu IC1 - PD5 (R - červená), PB2 (G - zelená), PB3 (B - modrá) a PB4 (W - biela). Tieto výstupy cez rezistory R2, R5, R7 a R9 spínajú tranzistory T1, T2, T3 a T4, ktoré sú určené pre spínanie 0 V na katódy LED (a pre LED moduly so spoločnou anódou) cez konektor J3. Tranzistory T1, T2, T3 a T4 cez rezistory R1, R4, R6 a R8 spínajú tranzistory T5, T6, T7 a T8 a tie privádzajú V+ (5 V alebo 12 V podľa použitého P1) na anódy LED (a pre LED moduly so spoločnou katódou) cez konektor J4. Prípadne pri rozpojenej prepojke JP1 je možné cez konektor J3 na piny GND a V+ priviesť externé napájanie (význam má len pri použití spínania na anódy LED cez J4).

Na obr. 1 sú hodnoty a typy súčiastok pre pripojenie výkonového RGB LED modulu KLH-10RGB3 [2] (ktorý som použil - spoločná anóda). Vetvu regulácie bielej farby nevyužívam. Pre každú farbu tohto modulu je menovitá hodnota prúdu 350 mA, ktorú som znížil rezistormi R10, R11 a R12, aby nebol prekročený výkon P1 - 4,5 W. Na obr.1 je zobrazené pripojenie tohto LED modulu - cez J3. Rezistory R10, R11 a R12 nie sú umiestnené na DPS, ale priamo na vodičoch pri LED module. Pri využití tohto LED modulu som použil zdroj P1 5 V. IC2 som osadil. Ak by ste využívali tento riadiaci modul len pre napájanie LED cez konektor J3 (katódy LED), súčiastky T5, T6, T7, T8, R1, R4, R6 a R8 nemusíte osádzať. V prípade použitia 12V napájacieho modulu P1, alebo ak použijeme externé napájanie LED vyššie ako 12 V, tak rezistory R1, R4, R6 a R8 zmeníme na hodnotu 2,2 kΩ.

Popis zapojenia komunikačnej časti

Zapojenie komunikačného modulu je na obr. 2. Obvod IC2 je Bluetooth modul BTM-112 [3], ktorý komunikuje s obvodom ATtiny2313 cez konektor J2. Komunikácia s PC prostredníctvom tohto modulu už prebieha bezdrôtovo. Napájanie obvodu je privedené z riadiaceho modulu cez J2 podľa úrovne napätia, ktoré si zvolíme na riadiacom module. Ak sme využili stabilizátor IC2 (obr. 1) v riadiacej časti, tak IC1 na komunikačnom module neosadíme (nepoužijeme) a nemusíme osadiť ani C3 a C4. Osadíme iba prepojku medzi IN a OUT. Rezistorom R1 a diódou D2 je vytvorené napáťové prispôbenie komunikačnej linky v prípade, ak privedené napätie VCC z riadiaceho modulu je 5 V (musíme použiť IC1). Ostatné súčiastky sú použité podľa katalógového listu obvodu BTM-112 [4]. Diódy D1, D2 a D3 indikujú stavy bluetooth modulu IC2. D1 - napájanie, D4 - (bliká - nepripojené, svieti - pripojené) a D3 - komunikácia. Tento komunikačný modul používam aj na iné účely, preto je zapojenie riešené univerzálne.

Popis programu pre mikrokontrolér

Ako som už uviedol, program pre mikrokontrolér ATtiny2313 [2] som napísal v jazyku C, k čomu som využili software Atmel Studio 6 [3] s integrovaným GCC prekladačom.

Aspoň zhruba popíšem hlavné časti riadiaceho programu. V úvodnej časti programu je konfigurácia pinov obvodu, nastavenie časovačov Timer0, Timer1 pre generovanie PWM signálov a prerušenie od časovača Timer 1. Nastavenie komunikácie USART na rýchlosť 19200 bps, 1 stop bit, bez parity. Nastavenie prerušenia - príjem údajov po sériovej linke (USART).

Hlavnou časťou riadiaceho programu je prerušenie od časovača Timer1, ktoré je vyvolávané v cykle približne 550 μs. V tomto cykle sú vykonávané všetky udalosti na riadenie farby. Každá farba (RGBW) má svoj register pre PWM kanál, ktorého údaj (od 0 do 255) reprezen-

tuje jej intenzitu. Tieto údaje sa podľa zvoleného režimu menia. V programe sú definované dva módy - Automat, alebo pevná farba. Do pamäte (EEPROM) pomocou obslužného programu je možné nahráť 10 krokov programu, kde každý krok obsahuje údaje o intenzite každej farby R, G, B a W, jej trvanie v sekundách a čas v sekundách nábehu (prechodu) na nasledujúci krok. V prípade, že obsah kroku nie je definovaný (časy sú nulové), tak sa pokračuje prvým krokom. Tento cyklus sa neustále opakuje. Tieto úkony - nastavenie farby a hlavne prepočítanie nábehu farieb z jedného kroku do druhého sa vykonáva v spomínanom prerušení od časovača Timer1. Toto sa deje, ak je zvolený automatický režim. V prípade zvolenia režimu pevnej farby sa prostredníctvom OP zvolí jeden krok programu (jedna farba), ktorý je napevno nastavený a farba sa nemení.

Okrem spomenutého sa prijímajú a vyhodnocujú údaje z komunikačnej linky USART (z bluetooth modulu). Prijatie údajov (byte) vyvolá prerušenie a tieto sa v tomto prerušení spracujú. Podľa typu prijatých údajov je možné priamo z počítača meniť výslednú farbu v reálnom čase, prepísať obsah pamäte farieb v mikrokontroléri alebo ich späť načítať do PC.


Popis obslužného programu „RGBW ovládač“

Aby boli čo najviac využité možnosti tohto zariadenia a jeho ovládanie bolo dostatočne „konfortné“, vytvoril som obslužný program OP s názvom „RGBW ovládač“, ktorého hlavné okno je zobrazené na obr. 3. Pre vytvorenie tejto aplikácie som využil voľne dostupný vývojový nástroj „Visual Studio Express“ (verzia 2010) a použil som jazyk - Visual Basic. Aplikácia je vyskúšaná na PC s operačným systémom Windows XP, 7 a 8 - 32bitové verzie. Prostredie aplikácie je pomerne jednoduché, a snažil som sa, aby jeho ovládanie bolo intuitívne. Preto som nevytváral zvlášť návod na jeho použitie. Možnosti tejto aplikácie sa pokúsim opísať v nasledujúcom texte. Súvisiace ovládacie a nastavovacie prvky sú zoskupené v „rámikoch“.

Rámik „Nastavenie pripojenia“ obsahuje možnosť zvoliť si COM port, u mňa COM3 (sú zobrazené iba aktívne COM porty v systéme). Tlačidlo „Pripojiť“/„Odpojiť“ (nápis sa mení podľa stavu programu) - pripojenie alebo odpojenie komunikačnej linky. Ak prebehne pripojenie úspešne, obrázok COM portu sa zmení na zeleno (ak je port nepripojený, obrázok je modrý). Ak pripojenie nebude úspešné, tak sa zobrazí dialógové okno s oznámením „Nepodarilo sa pripojiť sériový port“. S OP je možné pracovať aj bez pripojenia, napríklad pre prípravu a odskúšanie programu pre riadiacu časť (offline) - simulácia chodu programu.

Rámik „Pripojený obvod“ (možné meniť, len ak je obvod pripojený) poskytuje zvoliť si režim „Auto“ alebo pevnú farbu „Farba 1“ až „Farba 10“ (zodpovedá číslu kroku programu). Zaškrtávacie políčko „Pamäť EEPROM obvodu“ je voľba pre nastavenie zápisu, alebo čítanie údajov programu z EEPROM obvodu.

V rámci „Program“ sú objekty, ktoré poskytujú hodnoty pre vytvorenie progra-

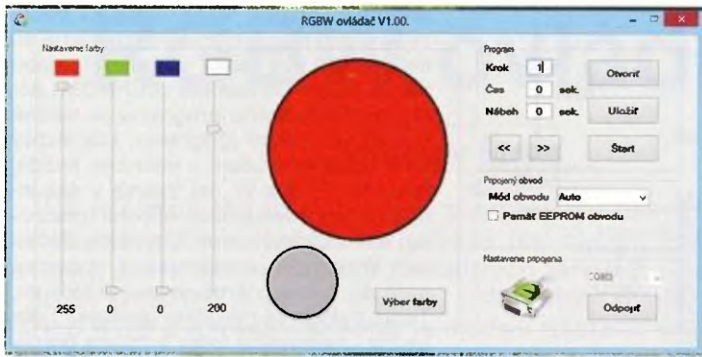

Obr. 3.
Okno
obslužného
programu
RGBW

mu. „Krok“ znamená krok programu. Je možné vytvoriť 10 krokov programu. Pre každý krok programu si môžeme zvoliť inú farbu a čas trvania farby - „Čas“ (v sekundách - maximálne 255) a trvanie jej nábehu (maximálne 255) - „Nábeh“ (prechod) na farbu definovanú v ďalšom kroku (ak sú údaje „Čas“ a „Nábeh“ 0, program pokračuje krokom 1). Prejsť na nastavenie ďalšieho kroku môžeme prepísaním údajov (1 až 10) v okienku „Krok“, alebo kliknutím na šípky „>>“ (vpred), alebo „<<“ (vzad). Kliknutím na tlačidlo „Štart“ („Stop“) spustíme beh programu. Ak je obvod pripojený, tak sa zároveň farba mení aj v zariadení (riadiacej časti - online). Vzorkovanie pri tejto komunikácii z PC je pomalšie, a preto pri prechode (ak je definovaný čas nábehu) na ďalšiu farbu (kroku) dochádza k viditeľnej skokovitej zmene farby. Pri samostatnom chode programu v riadiacom obvode je vzorkovanie dostatočne rýchle a tento jav skokovitej zmeny farby sa nevyskytuje a zmena farby je plynulá. Beh programu ukončíme tlačidlom „Stop“. Tlačidlá „Otvoriť“/„Uložiť“ majú dvojakú funkciu v závislosti na stave zaškrtnutia políčka „Pamäť EEPROM obvodu“. Ak je zaškrtnuté, potom pri kliknutí na tlačidlo „Otvoriť“ sa načítajú údaje (jednotlivých krokov - programu) z riadiaceho obvodu (EEPROM) do PC (na túto akciu bude upozornené dialogovým oknom, ktoré je nutné potvrdiť). Pri kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ sa prepíše pamäť obvodu EEPROM programom vytvoreným v tomto OP (na čo bude tiež upozornené). Ak nie je zaškrtnutá spomínaná voľba pre komunikáciu s obvodom, tieto tlačidlá slúžia na otvorenie alebo uloženie vytvoreného programu do súboru s príponou „prg“. Je možné vytvorenie viacerých súborov s rôznymi programami a podľa potreby zvolený otvoriť a nahráť do riadiacej časti.

Rámik „Nastavenie farby“ tvoria štyri posuvné ovládače, ktorými môžeme na-

staviť intenzitu jas (0 až 255) pre každú farbu osobitne a tým si vytvoriť želanú farbu (pri pripojenej komunikácii výslednú farbu vidíme reálne aj v riadiacej časti). V pravo od ovládačov je väčší kruh už výsledne „namiešanej“ farby z troch farieb RGB. Menší kruh zobrazuje intenzitu bielej (W) farby. Tlačidlo „Výber farby“ umožňuje vybrať si želanú farbu priamo, ktorej hodnoty automaticky nastaví posuvné ovládače.



Obslužný program „RGBW ovládač“ tvorí jeden súbor „ColourControl.exe“. Vytvoril som aj príklad programu, ktorý je v súbore „RGBW_ovladac.prg“. Tieto súbory sú skomprimované v súbore „Obslužný program.zip“, ktorý môžeme rozbalit' do ľubovoľného adresára v PC. Program sa neinštaluje, len sa otvorí súbor „ColourControl.exe“. Aby bolo možné tento program spustiť na vašom PC, je nutné preveriť, či je na vašom PC nainštalovaný „Framework 4“. Ak nie je, tak tento je možné voľne stiahnuť zo stránok Microsoftu.

Konštrukcia a oživenie

Pre riadiacu časť som použil jednostrannú dosku s plošnými spojmi (DPS), obr. 4. Pri osadzovaní súčiastok postupujeme štandardne od najmenších súčiastok po tie väčšie. Pre IC1 som použil precíznu objímku, do ktorej obvod zatiaľ nevložíme. Posledné by sme mali osadiť svorkovnicu X1, poisťkové puzdro F1 a nakoniec napájací modul P1. Po osadení všetkých súčiastok privedieme na svorkovnicu X1 napájacie napätie 230 V.

Nakoľko je na DPS privedené životu nebezpečné napätie, postupujeme opatrne s dôrazom na čisti pod napätím 230 V.


Nazobojmke pre IC1 skontrolujeme na pinoch 10 a 20 napätie 3,3 V (prípadne 5 V - podľa zvoleného zapojenia). Odpojíme napájanie a môžeme osadiť IC1. Následne môžeme znovu priviesť napájanie.

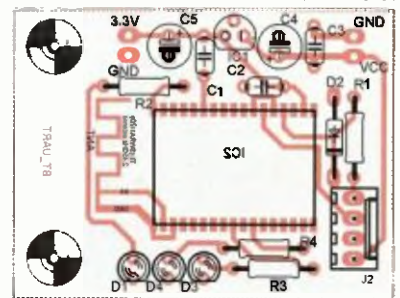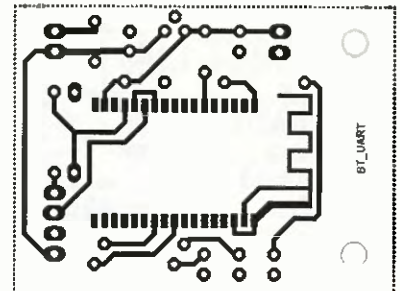


Obr. 5. Doska s plošnými spojmi (komunikačná časť)

Teraz je možné naprogramovať IC1 cez konektor J1. Ja som použil programátor ISP - AVRISP mkII s tým, že programovacie signály sú pripojené neštandardne - používam vlastnú jednoduchú redukciu. Najskôr je potrebné nastaviť „FUZE“ bity a potom nahráť samotný program „ColourControl.hex“ (prípadne „ColourControl.elf“ - obsahuje aj nastavenie FUSE bitov). Nastavenie „FUZE“ bitov - „EESAVE“ 0, „WDTON“ 0, „BODLEVEL1“ 0, „CKDIV8“ 1, „SUT1“ 0, „SUTO“ 1, „CKSEL1“ 0, „CKSEL0“ 1. Uvádžam len tie bity, ktoré sú iné ako prednastavené výrobcom [1]. Prepojka JP1 slúži na prepojenie napätia pre napájanie LED. Ak prepojku osadíme, využijeme interné napájanie z P1. Ak prepojku nepoužijeme, je nutné priviesť napätie z externého zdroja, buď na konektor J3 alebo J4.

DPS pre komunikačnú časť - Bluetooth je tiež jednostranná DPS - obr. 6. Bluetooth modul BTM-112 je určený pre SMD montáž a je to aj jediná súčiastka tohto typu na tejto DPS. Doporučujem tento modul osadiť ako posledný - zo strany plošných spojov. Pri osadzovaní ostatných súčiastok postupujeme štandardne od najmenších súčiastok po tie väčšie. IC1, C3 a C4 neosadzujeme, ak sme stabilizátor 3,3 V (IC1) použili na doske riadiacej časti a zároveň piny IN a OUT obvodu IC1 osadíme prepojkou. DPS obsahuje priamo na doske aj anténu pre dosah asi 4 až 6 m (podľa umiestnenia).

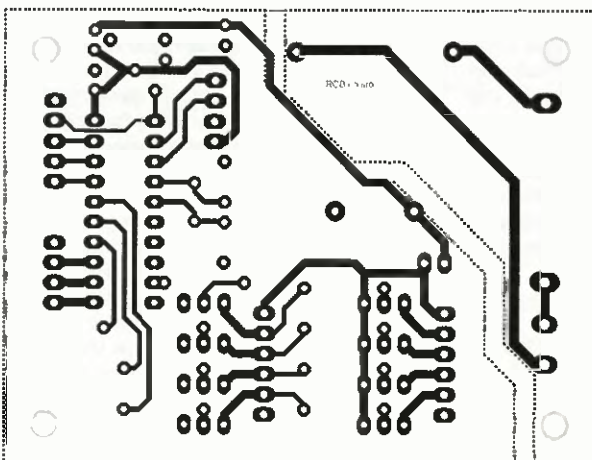


Obr. 4.
Doska
s plošnými
spojmi
(riadiaca
časť)

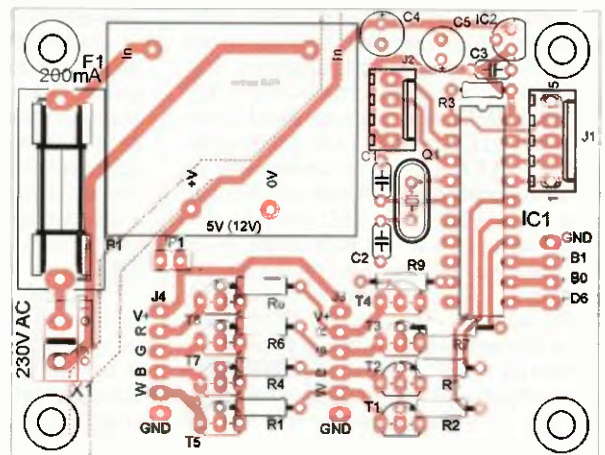



Obr. 8

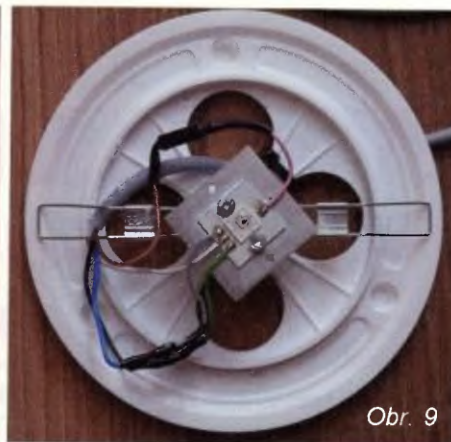

Obr. 9

Po osadení obidvoch DPS je nutné prepojiť riadiacu časť s komunikačnou prostredníctvom konektora J2 (prepojiť - TX na RX). Konektor J2 na riadiacej časti obsahuje aj napájanie VCC a GND.

Na konektory J3 alebo J4 pripojíme zvolené LED. Ja som použil LED modul KLH-10RGB3 [2] (s chladičom). Rezistory R10, R11 a R12 (v zmršťovacej bužírke) sú umiestnené pri spomínanom LED module na prívodných vodičoch vedených z konektora J3 (obr. 9). Na kábel pre napájanie LED som ešte umiestnil konektor Cannon 9 (nemusí sa použíť).

Priamo cez konektor J3 môžeme napájať aj známe RGB LED pásy. Štandardné RGB LED pásy (1 meter = 30 LED = 3 x 200 mA) majú už integrované zrážacie rezistory a radené sú vždy 3 LED do série so spoločným napájaním +12 V. Na každú vetvu a 3 LED je štandardný prúd 20 mA. Teda pri použití P1 12 V môžeme napájať 18 LED (3 x 6) = = spolu 360 mA. Ak by sme chceli napájať dlhší pás LED, tak je nutné použiť externý zdroj 12 V, ktorý by poskytol vyšší prúd. Spomínané hodnoty nemusia platiť pre každý RGB LED pás, preto je nutné tieto skontrolovať podľa katalógového listu výrobcu, alebo podľa údajov predajcu. Samozrejme, je možné použiť samostatné LED a rôzne ich skombinovať. Použitie vstavaného alebo externého zdroja napätia je nutné určiť podľa vlastnej potreby. Samozrejme, za predpokladu, že sa neprekročia dovolené hodnoty prúdu a napätia. Nevyklúčujem ani použitie výkonových tranzistorov na externej DPS a moje zapojenie využij' len ako riadiaci člen.

Osadené a prepojené časti môžeme pripojiť pod napätie. Ak sme postupovali pri osadzovaní správne, mali by sa rozsvietiť na plnú intenzitu všetky farby, čo by malo vytvoriť bielu farbu.

Aby bolo možné zariadenie plnohodnotne využívať, je nutné spojiť PC s bluetooth modulom. Po oživení Bluetooth modulu je nutné na notebooku alebo stolnom počítači (používam USB Bluetooth adaptér) nastaviť komunikáciu. Cez ikonu pre bluetooth zariadenie v PC zvoliť „Pridať zariadenie Bluetooth“ (heslo je 1234). Po úspešnom pripojení je možné v nastave-

niach bluetooth modulu nájsť „Porty COM“, kde nájdeme číslo COM portu (vo Windows 8 sa automaticky nakonfigurujú dva porty - pripojenie je na ten s nižším číslom), u mňa je to COM3. Ak by sme chceli nastaviť bluetooth modul podľa svojich predstáv, napr. zmeniť meno modulu alebo heslo - PIN (nemeniť komunikačné parametre!), je to možné pomocou AT príkazov [4] cez PC. K tomuto ale potrebujeme pripojiť Bluetooth modul k PC - napr. prostredníctvom obvodu MAX232.

DPS riadiacej a komunikačnej časti som umiestnil spolu do jednej krabičky obr. 8, kde som osadil aj spínač sieťového napätia 230 V. LED modul KLH-10RGB3 som umiestnil do svetidla s guľovým krytom z mliečného skla - viď titulný obrázok.

Zrážacie rezistory, ako aj samotný modul sa pri prevádzke zahrievajú, preto pri umiestňovaní tejto časti je nutné toto brať v úvahu.

Záver

Ako bolo spomenuté, zariadenie je určené predovšetkým na dekoratívne účely, spríjemnenie atmosféry a prípadne reklamné účely. Pri nastavovaní želanej farby v obslužnom programe nemusí presne zodpovedať farebný odtieň s realitou, čo môžeme v určitých medziach upraviť zmenou zrážacích rezistorov pre jednotlivé LED. Pri pokusoch som použil aj samostatné LED, ale jednoznačne nakoniec použitý LED modul KLH-10RGB3 (cena asi 7 Eur bez DPH aj s chladičom) vykazoval najlepšie výsledky. Vetva W (bielej) farby poskytuje možnosť použiť túto samostatne na prísvetlenie miestnosti a farby RGB zatiaľ vypnúť (prípadne pre väčšiu intenzitu použiť aj tieto pri max. svite - vytvorí tiež bielu farbu, ale pri tomto je nutné použiť externý zdroj s dostatočným výkonom).

Myslím, že zariadenie poskytuje dostatočné možnosti nastavenia pre vaše pokusy s farbami a poskytne dostatočný priestor vašej fantázií. K čomu určite prispieje aj možná rýchla zmena nastavení použitím bezdrôtovej komunikácie. Nakoľko použitie notebookov s integrovaným bluetooth je už skoro v každej domácnos-

ti, preto som sa rozhodol pre tento typ komunikácie. Pre modul BTM-112 som sa rozhodol aj z dôvodu jeho prijateľnej ceny - asi 9 Eur bez DPH. Myslím, že by bolo možné vytvoriť aplikáciu pre mobilné telefóny s operačným systémom Android (prípadne tablet?), alebo Windows Phone (samozrejme, osadených Bluetooth technológiou), ale zatiaľ som túto možnosť nevykúšal.

Pre prípadné dotazy alebo pripomienky ma môžete kontaktovať na adrese jarostr@hotmail.com.

Programy nájdete na www.aradio.cz.

Zoznam súčiastok

Riadiaca časť:

R1, R4, R6, R8	1 k Ω , (*2,2 k Ω)
R2, R5, R7, R9	1 k Ω
R3	10 k Ω
R10, R11	4,7 Ω
R12	8,2 Ω /2 W
C1, C2	22 pF, keram.
C3	100 nF, keram.
C4	1 μ F/25 V
C5	10 μ F/25 V
T1, T2, T3, T4	BC337-40
T4, T5, T6, T8	BC327-40
IC1	ATtiny2313
IC2	LP2950-3,3
Q1	7,3728 MHz (nízky)

LED modul KLH-10RGB3 (s chladičom)
 Poistkový držiak s krytkou
 Poistka sklenená 200 mA
 Precízna objímka
 DIL20 - ECPF20
 Konektor J1 NSL 25-5 G a NSG 25-5
 Konektor J2 NSL 25-4 G a NSG 25-4
 Konektor J3, J4 NSL 25-6 G a NSG 25-6
 Kontakty do konektorov NSK 25-0 (25 ks)
 Svorkovnica do DPS X1
 Distančné stĺpiky
 DSMM M3 x 12 (4 ks)

Komunikačná časť

R1	1 k Ω
R2, R3, R4	330 Ω
C1	220 nF, keram.
C2, C3	100 nF, keram.
C4	3,3 μ F/25 V
C5	10 μ F/16 V
D1, D3, D4	LED, 3 mm
D2	3,3 V
IC1	LP2950-3,3
IC2	BTM-112
Konektor J2 NSL 25-4 G a NSG 25-4	
Distančné stĺpiky DSMM M3 x 12 (2 ks)	

Všetky uvedené súčiastky a komponenty je možné zakúpiť v SOS elektronik.

Použitá literatúra a odkazy

- [1] Katalógový list ATtiny2313 (Atmel)
- [2] Katalógový list KLH-10RGB3
- [3] www.atmel.com
- [4] Katalógový list BTM-112

Využití Bluetooth z mobilu, tabletu nebo PC k ovládání

Ing. Michal Černý

Spojení přes Bluetooth v pásmu 2,4 GHz sice nemá velký dosah, ale v rámci místnosti většinou stačí, je poměrně spolehlivé, a od doby, kdy se stalo součástí téměř všech mobilních telefonů, je vždy po ruce. Jak to udělat, abychom byli schopni přes Bluetooth ovládat jednoduchá zařízení v domácnosti nebo nějakou hračku?

Jako vysílač povelů nám poslouží telefon, tablet, počítač vybavený Bluetooth (BT) nebo PC s levným USB adaptérem. Na druhé straně budeme potřebovat BT modul se sériovým výstupem a nějaký dekodér, který dokáže přicházející kódované povely převést na logický signál, následně přes silové obvody na zapnutí či vypnutí příslušných zařízení.

V první řadě si musíme uvědomit, že spojení je vždy obousměrné a je obvyklé, že přijetí dat je ověřeno jejich odesláním zpět. Nelze jednoduše říci, že jedna strana je vysílačem a druhá přijímačem, jako je to obvyklé například při IR ovládání; obě strany vysílají i přijímají. Pro naše účely budeme jako vysílač označovat tu stranu, ze které přicházejí povely, jako přijímač stranu u ovládaného zařízení.

Spojení je typu master/slave mezi dvěma zařízeními, master navazuje spojení a v našem případě je to vždy vysílač (mobil, tablet, atd.). Na druhé straně nám postačuje použít BT modul, který vždy zastává podřízenou funkci a nic jiného neumí. Jako příklad si ukážeme rozšířený modul HC-06. Pokud bychom chtěli navázat spojení mezi dvěma zařízeními vlastní konstrukce, museli bychom použít nejméně jeden modul, který dovoluje provoz jak v nadřazeném, tak podřízeném režimu, například HC-05, jeho obsluha je ale trochu jiná.

Strana vysílače

V PC se při instalaci modul většinou hlásí jako standardní sériový (COM) port. Předpokládejme, že BT modul na straně přijímače je zapnutý, stačí napájení, aby byl aktivní. Na straně masteru (PC) necháme vyhledat všechna dostupná BT zařízení, mělo by se mezi nimi objevit jedno s textovým označením HC-06. Pokud se ukazuje jeho adresa (12místné číslo, někdy se zobrazuje a zadává po dvoučíslicích oddělené dvojtečkami), opišeme si ji, některé programy vyžadují toto číslo zadat ručně, jiné se spokojí s potvrzením názvu zařízení.

Pokusíme se navázat spojení. Poprvé budeme vyzváni, abychom zadali heslo (PIN); bývá to čtyřmístné číslo, které musíme zjistit z dokumentace k BT modulu přijímače. Jestliže jsme heslo po zakoupení modulu nezměnili, je u HC-06 od výrobce nastaveno na 1234. Pak už by měl modul trvalým svitem LED indikovat navázané spojení. V případě PC se toto dělá na úrovni systému (zařízení a tiskárny) a tady také zjistíme i číslo COM portu, které bylo zařízení přiděleno. Pod Androidem to je až součástí programu, který si vybereme ke komunikaci, většinou stačí jen klepnout na slovní označení dostupného BT zařízení.

Dále potřebujeme nainstalovat nějaký program, pomocí něhož budeme povely zadávat a případně přijímat zpět odesílané informace. Nejuniverzálnější a současně nejméně pohodlné na ovládání jsou textové terminály, například Hercules setup utility (Windows XP a novější). Tento program umí komunikovat přes více rozhraní, pro nás bude podstatné spojení přes sériové porty. Musíme vybrat ten, který jsme zjistili v nastavení. Další zadání parametrů (rychlost komunikace) bývá zbytečné. Jakmile dostaneme potvrzení o otevření portu, měl by i BT modul (možná s malým zpožděním) signalizovat navázané spojení.

Každý napsaný znak je okamžitě odeslán, a jestliže podržíme klávesu, je automaticky opakován. Toho můžeme i využít například při zvyšování nebo snižování hodnoty nějakého parametru, nicméně když potřebujeme nějaké zařízení jen zapnout nebo vypnout, je vhodné přiřadit dva různé povely (jeden pro zapnutí, druhý pro vypnutí), ne prvním použitím povelu zapínat a druhým použitím stejného povelu vypínat. Spojení s BT modulem se ukončí uzavřením sériového kanálu.

V případě mobilu a tabletu je nutné nejprve povolit použití BT. Pro zařízení s Androidem je vhodným univerzálním terminálem například SENA BTerm. Po instalaci v menu Bluetooth Management zadáme adresu BT modulu přijímače nebo necháme vyhle-

VYBRALI JSME NA



OBÁLKU



dat všechna dostupná zařízení, pak vybereme HC-06 a potvrdíme. Při prvním použití opět musíme zadat PIN. Příště, až se bude navazovat spojení, stačí už jen zvolit poslední připojené zařízení nebo vybrat ze seznamu, heslo už nebude třeba. Spojení se ukončí vypnutím programu přes volbu Exit. Ještě je dobré nastavit v terminálu, aby přechod na nový řádek (tlačítko Enter) generoval jak při odesílání dat, tak při zobrazování přijímaných dat ASCII znaky CR i LF (\$0D i \$0A), a zapnout automatické scrollování pracovní plochy, jinak by byly výpisy nepřehledné.



Obr. 1. Ovládání mobilním telefonem

Příkladem jednoduchého specializovaného programu pro Android, který zobrazí na displeji tlačítka a při jejich použití vyšle příslušné kódy přes BT, je Robot Control (Wise Owl Apps, LLC) volně dostupný na <https://play.google.com/store>. Program je původně určený pro ovládání malých robotů, takže má tlačítka pro pohyby vpřed, vzad, vpravo, vlevo, obrát vpravo, obrát vlevo, stop a tři tlačítka F1




Obr. 2. Aplikace Robot Control

až F3. Robot Control vyžaduje ruční zadání adresy a generované kódy jsou pevně dané; to je nevýhoda, protože přizpůsobit se musí ovládané zařízení. Tento program se osvědčil zejména na starších verzích Androidu, na nových je v některých případech nestabilní. Přehled kódů je v PDF dokumentaci, kterou lze stáhnout na stejném místě jako program.

Druhým programem pro Android, který se osvědčil, je Robot Bluetooth Control od českého autora Ondřeje Peliše. Volba je snadná výběrem ze seznamu známých nebo vyhledaných zařízení. Program mimo jiné nabízí čtyři kurzorová tlačítka směru, jedno červené pro vypínání a devět funkčních tlačítek, která si uživatel může v nastavení sám pojmenovat. Výhodou je, že všechny kódy vysílané po stisku tlačítek se dají nastavit. Kromě tlačítek najdeme na displeji i zónu, do níž se vypisují přijaté zprávy, a to buď ve formě čísel (HEX), nebo textově s možností změny kódování znaků. Program tedy v sobě kombinuje pohodlnější zadávání povelů tlačítky a možnost zpětného hlášení od přístroje v textové formě.

Modul HC-06 a jeho nastavení

Modul HC-06, respektive HC-06-D (se stabilizátorem 3,2 V na větší desce) má čtyři popsané vývody vyvedené na kolíkové kontakty (RxD, TxD, GND a VCC) na jedné straně, na druhé straně desky je anténa vytvořená meandrem. Fotografie modulu je v záhlaví článku. Napájecí napětí mo-

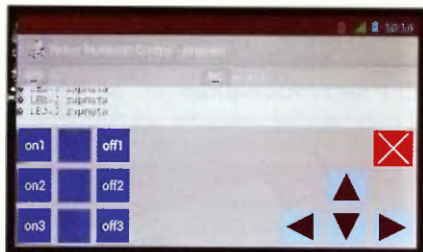

Obr. 3. Aplikace Robot Bluetooth Control

Tab. 1. AT příkazy modulu HC-06

Povel (na TxD)	Odezva (na RxD)	Význam
AT	OK	kontrola funkce
AT+BAUD1	OK1200	nastavení přenosové rychlosti 1 200 Bd
AT+BAUD2	OK2400	nastavení přenosové rychlosti 2 400 Bd
AT+BAUD3	OK4800	nastavení přenosové rychlosti 4 800 Bd
AT+BAUD4	OK9600	nastavení přenosové rychlosti 9 600 Bd
AT+BAUD5	OK19200	nastavení přenosové rychlosti 19 200 Bd
AT+BAUD6	OK38400	nastavení přenosové rychlosti 38 400 Bd
AT+BAUD7	OK57600	nastavení přenosové rychlosti 57 600 Bd
AT+BAUD8	OK115200	nastavení přenosové rychlosti 115 200 Bd
AT+NAMExxxx	OKxxxx	nastaví jméno modulu na xxxx (tovární HC-06)
AT+PINxxxx	OKsetpin	nastaví PIN na xxxx (tovární 1234) *
AT+PN		přenos bez parity (od verze firmware 1.5)
AT+PO		přenos s lichou paritou (od verze firmware 1.5)
AT+PE		přenos se sudou paritou (od verze firmware 1.5)

* nový PIN platí až po vypnutí a proděvě asi 30 s na vybití

dulu může být v rozmezí 3,3 až 5 V a je pro obvody stabilizováno na desce, vstupní napětí větší než 7 V modul zničí. Úroveň vstupního i výstupního signálu je 3,2 V, při spolupráci s mikrokontrolérem napájeným napětím 5 V je třeba úrovně přizpůsobit. Výstupní signál jde brát jak z vývodu TxD, tak z vývodu RxD, což nahřává komunikaci s modulem po jediném vodiči, pokud by to bylo třeba.

LED na modulu signalizuje stav. Pokud bliká, není navázáno spojení a modul lze přes vývody TxD/RxD programovat příkazy AT (tab. 1). Jestliže LED svítí, je navázáno spojení a vše ze vstupu se považuje za přenesená data. Výchozí nastavená rychlost sériového přenosu je 9600 Bd (bez parity, 8 bit, 1 stopbit). V tabulce je výčet akceptovaných povelů a odezva na RxD.

Mikrokontrolér může opakovat nastavení modulu třeba vždy po zapnutí, ale není to nutné, jednou vložené parametry zůstávají platné až do další změny povelu. Problém může být v tom, že při nastavení různé přenosové rychlosti v mikrokontroléru a v modulu se žádné srozumitelné povely nepřenese. Dojde-li k situaci, kdy není jasné, jaká rychlost přenosu je v modulu zadána, odešlete do modulu s určitými proděvami (řekněme 1 s) potřebný povel změny rychlosti komunikace postupně ve všech možných rychlostech. Ty špatné se nepřechytí, při té správné se modul nastaví. Je to poněkud brutální způsob, ale nic nepoškodí a funguje.

Zapínáme jednu LED na dálku

Asi nejjednodušším možným příkladem je požadavek na zapnutí/vypnutí jednoho okruhu, který bude v našem případě reprezentovat LED. Výstup je možné samozřejmě libovolně posílit, opticky nebo pomocí relé oddělit a spínat libovolnou zátěž včetně síťových spotřebičů, tím se ale už nebudeme detailně zabývat.




Obr. 4. Zadní strana modulu HC-06


První verze s PICAXE 08M2 využívá toho, že nemusíme používat vstup do modulu, úroveň výstupu jsou pro PICAXE i při napájení 5 V spolehlivě čitelné. Tím se vyřeší přizpůsobování úrovní. Schéma ani program (dlouhý 36 bytů) už snad jednodušší být nemůže. Výstup budeme ovládat telefonem s programem Robot Bluetooth Control tlačítky F1 a F3; u nich si nastavíme jména „zap“ a „vyp“ a kódy 112 (\$70, znak p) a 113 (\$71, znak q). Modul byl předem pouze pro tento případ nastaven na rychlost 1200 Bd, aby nebylo nutné zvyšovat základní takt mikrokontroléru 4 MHz.

Můžeme vyzkoušet i ovládání programem SENABTerm; je to sice méně pohodlné a musíme si pamatovat, co který kód znamená, ale tlačítka p a q jsou „shodou okolností“ na protilehlých okrajích virtuální klávesnice a hledají se dobře, stisk jiných tlačítek nemá žádný účinek.

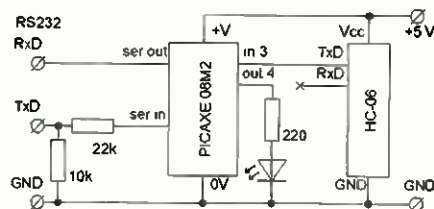Druhá verze plní přesně stejnou funkci, jen s použitím Arduina Mini



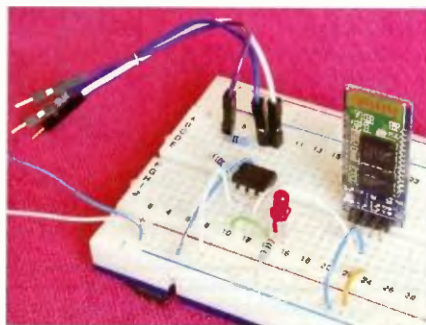Obr. 5 a 6. Ovládání LED přes BT s mikrokontrolérem PICAXE, dole zapojení na kontaktním poli a program





```
REM Ovládání LED přes
REM BT modul HC-06 - PICAXE
do ;začátek smyčky programu
b0=0 ;nulování paměti pro povely
serin [2000],c.3,T1200,b0 ;čtení z bluetooth (čeká na znak 2 s)
select b0 ;rozdělení podle přijatého znaku
case "p" high c.4 ;zapnout LED
case "q" low c.4 ;vypnout LED
endselect ;konec rozdělení povelů
loop ;konec smyčky
```


PRO. V tomto případě nebudeme ani muset zahrnout do obvodu LED, dobře poslouží LED na desce spojená s D13. Opět využijeme toho, že výstup modulu v úrovních 3,2 V se vstupem Arduino bez problémů přečte a pull-up na vývodu RxD v Arduino jsou mnohem slabší, než pull-up BT modulu, a „nepřetáhnou“ úroveň z pásma 3,2 V. Jediný vývod RxD Arduino je využíván jak při programování mikrokontroléru, tak pro čtení dat modulu, obě činnosti ale nemůže dělat současně, takže při programování je třeba BT modul odpojit.

Tři LED se zpětným potvrzením

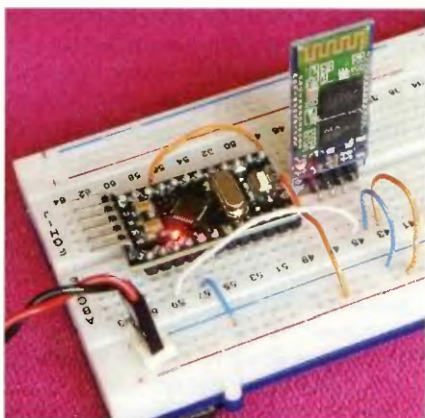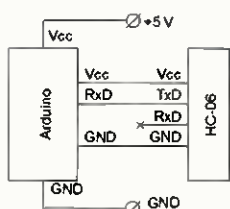Komunikace mezi BT vysílačem (telefonem) a BT modulem HC-06 je




Obr. 7 a 8. Ovládání LED přes BT s Arduinem

```
// Ovládání LED přes BT modul HC-06 - Arduino
int znak; // proměnná příkazu
void setup() {
  Serial.begin(9600); // komunikace 9600 Bd
  pinMode(13, OUTPUT); // interní LED
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {znak = Serial.read();} // načtení příkazu
  if (znak == 112) {digitalWrite(13, HIGH);} // zapnutí ... p
  if (znak == 113) {digitalWrite(13, LOW);} // vypnutí ... q
}
```


```
REM Ovládání 3 LED přes BT modul HC-06 s potvrzením - PICAXE
setfreq m32 ;nastavení taktu 32 MHz
do ;začátek smyčky programu
  b0=0 ;nulování paměti pro příkazy
  serin [2000],c.3,T9600_32,b0 ;čtení z bluetooth (čeká na znak 2 s)
  select b0 ;rozdělení podle přijatého znaku
    case 201 high c.0 serout c.4,N9600_32,("LED-1 zapnuta",13,10)
    case 202 low c.0 serout c.4,N9600_32,("LED-1 vypnuta",13,10)
    case 203 high c.1 serout c.4,N9600_32,("LED-2 zapnuta",13,10)
    case 204 low c.1 serout c.4,N9600_32,("LED-2 vypnuta",13,10)
    case 205 high c.2 serout c.4,N9600_32,("LED-3 zapnuta",13,10)
    case 206 low c.2 serout c.4,N9600_32,("LED-3 vypnuta",13,10)
  endselect ;konec rozdělení příkazu
loop ;konec smyčky
```

vždy obousměrná, ale z komunikace mezi HC-06 a mikrokontrolérem jsme zatím využívali jen jeden směr, to nyní změním. Rozšíříme ovládání na tři LED a současně necháme mikrokontrolér, aby provedení přijatého příkazu potvrdil zpětným textovým hlášením. Příklad takového ověření při ovládání z terminálu SENA BTerm je na obrázku 9.

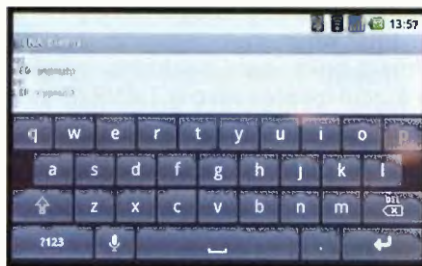


Obr. 9. Ovládání z aplikace SENA BTerm

Opět budeme k ovládání používat program Robot Bluetooth Control, upravíme popisy tlačítek F1, F4 a F7 na on1, on2 a on3 a popisy tlačítek F3, F6 a F9 na off1, off2 a off3, české popisy se zkratkami zap a vyp se bohužel nevejdou. Příslušné kódy pro zapínání jednotlivých LED budou 201, 203 a 205 a pro vypínání 202, 204 a 206 (vše dekadicky); později se ukáže, že ovládací kódy by neměly odpovídat znakům, které bude mikrokontrolér předávat v potvrzení. V programu

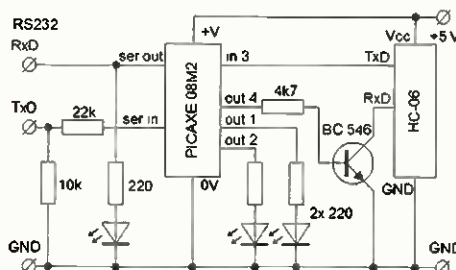

Obr. 10. Ovládání tři LED - PICAXE


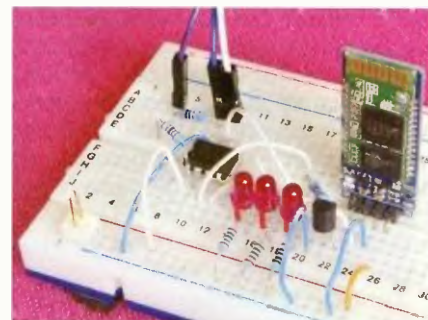


Obr. 11. Ovládání tři LED s PICAXE na kontaktním poli

vypneme automatické opakování příkazu při delším stisku, vedlo by to k mnoha zpětným hlášením. V tomto případě se již budeme muset zabývat přizpůsobením úrovně signálů.

Stejně jako v předchozím pokusu se nejprve podíváme na řešení s PICAXE, opět stačí typ 08M2. Využijeme toho, že PICAXE se velmi snadno programově přizpůsobí standardní i invertované polaritě impulsů sériové komunikace, a to odděleně pro vstupní a výstupní signál.

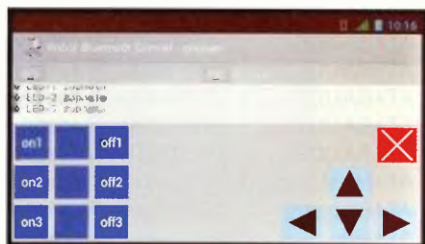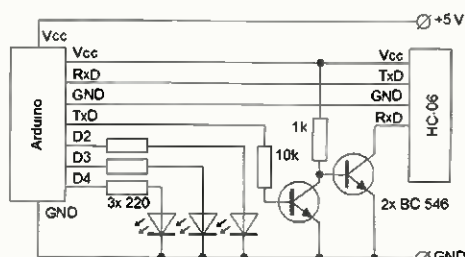Pro Arduino zůstává polarita impulsů sériové komunikace standardní, signál TxD modulu s RxD Arduino propojíme jako v předchozím případě jednosměrně. Ačkoli na internetu v mnoha případech autoři uvádějí, že přizpůsobení úrovně není nutné a vývody RxD modulu a TxD



Obr. 12, 13 a 14. Ovládání 3 LED s Arduinem, zapojení na kontaktním poli a ovládání


```

// Ovládání 3 LED přes BT modul HC-06 se zpětným potvrzením
int znak; // proměnná povelu
void setup() {
  Serial.begin(9600); // komunikace 9600 Bd
  pinMode(2, OUTPUT); // výstup LED1
  pinMode(3, OUTPUT); // výstup LED2
  pinMode(4, OUTPUT); // výstup LED3
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {znak = Serial.read();} // načtení povelu
  switch (znak) { // rozhodování
    case 201: digitalWrite(2, HIGH); // rozsvítit 1. LED
      Serial.println(" LED-1 zapnuta"); break; // poslat potvrzení
    case 202: digitalWrite(2, LOW); // zhasnout 1. LED
      Serial.println(" LED-1 vypnuta"); break; // poslat potvrzení
    case 203: digitalWrite(3, HIGH); // rozsvítit 2. LED
      Serial.println(" LED-2 zapnuta"); break; // poslat potvrzení
    case 204: digitalWrite(3, LOW); // zhasnout 2. LED
      Serial.println(" LED-2 vypnuta"); break; // poslat potvrzení
    case 205: digitalWrite(4, HIGH); // rozsvítit 3. LED
      Serial.println(" LED-3 zapnuta"); break; // poslat potvrzení
    case 206: digitalWrite(4, LOW); // zhasnout 3. LED
      Serial.println(" LED-3 vypnuta"); break; // poslat potvrzení
  }
  znak = 0;
}

```

pinají a zapínají světlo (LED vpředu), tlačítko F2 krátce zahouká. Součásti zapojení nejsou rezistory a konektor pro programování PICAXE.


Snažil jsem se ukázat, že ovládání pomocí Bluetooth není nijak složité ani drahé, uvažovaný modul HC-06 lze koupit už za cenu kolem 120 Kč včetně poštovného a vysílač většina z nás již beztak nosí v kapse. Na stejný problém se lze dívat i z jiného úhlu, jako na dobrou úlohu pro mírně pokročilé zájemce o práci s mikrokontroléry, přičemž prakticky nezáleží na konkrétní platformě. Dostatečná přenosová rychlost až 115 kBd dovoluje například i konstrukci bezdrátové připojených textových a jednoduchých grafických terminálů nebo přenos zvuku. Jediným skutečným omezením, které musíme brát v úvahu, je relativně malý dosah přibližně 10 m, v místnostech s mnoha kovovými předměty nebo vlhkem a vodou někdy i jen 5 m.

Arduino se spojuje přímo nebo přes odporový dělič pro snížení úrovně, tato možnost v daném případě nefungovala a bylo nutné spínat RxD proti zemi samostatným tranzistorem. LED budou na vývodech D2, D3 a D4. Právě v tomto případě je podstatné, aby se použité povelý a znaky vysílané v potvrzení nepřekrývaly. Opět v průběhu programování Arduino nesmí být BT modul připojen.


Vozítko na BT dálkové ovládání

Poslední ukázkou využití BT modulu je malé vozítko (podvozek robota) navržené tak, aby demonstrovalo použití co nejméně součástek i co nejjednodušší program při co nejvyšším počtu ovládaných funkcí. Zpětné potvrzování požadovat nebudeme, kvůli zjednodušení neumí vozítko couvat ani se otáčet na místě, pohony jsou jen spínány. Vše je napájeno z jednoho starého vyřazeného článku Li-pol (původní kapacita 5 Ah) umístěného ze spodní strany, funkci spínače zastane napájecí konektor na kontaktním poli. Na jedno nabití vydrží vozítko nepřetržitě jezdit asi 20 hodin. Z akumulátoru jsou napětím 4,2 až 3,4 V přímo napájeny pohonné motory, mikrokontrolér i BT modul, jedinou podmínkou je, aby v blízkosti spínače pohony byl kvalitní Low ESR kondenzátor a druhý blokovací keramický kondenzátor.

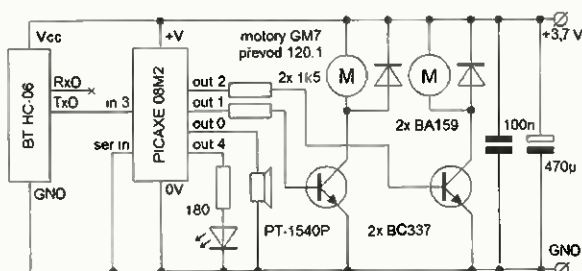Ovládání programem Robot Bluetooth Control obsadí směrové kurzory, navíc na tlačítkách F7 a F9 je pomale otáčení. Pohon jede až do přijetí dalšího povelu, zastaví na tlačítko vzad nebo na červené tlačítko stop. Pomale otáčení využívá automatického opakování, při puštění těchto tlačítek vozítko znehybní. Tlačítka F1 a F3 vy-



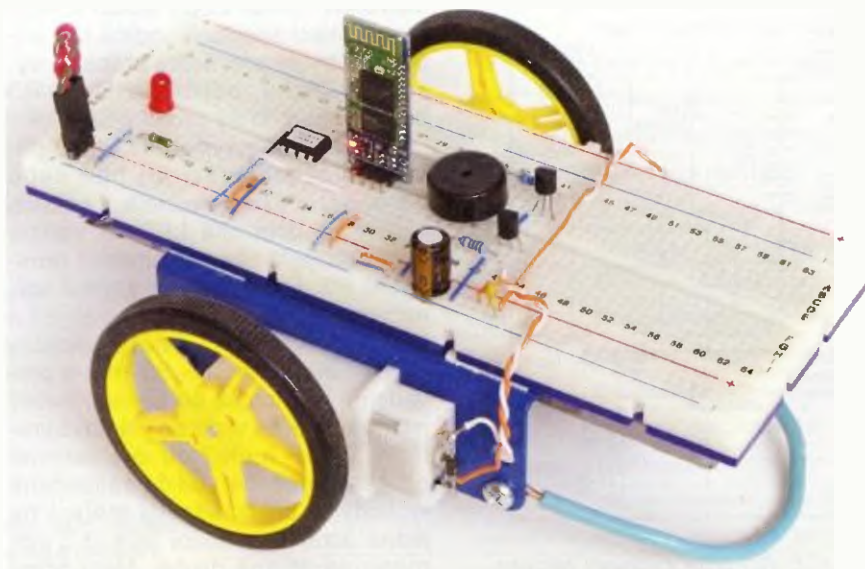Obr. 15 a 16. Vozítko s řízením přes BT, dole realizace na robotickém podvozku



REM Ovládání vozítka přes BT HC-06

```

setfreq m32
do
b0=0
serin [2000],c.3,T9600_32,b0
select b0
  case 201 high c.4
  case 202 low c.4
  case 203 sound 0,(1,255)
  case 204 high c.1 high c.2
  case 205 low c.1 low c.2
  case 206 high c.1 low c.2
  case 207 low c.1 high c.2
  case 208 high c.1 low c.2 pause 150 low c.1
  case 209 low c.1 high c.2 pause 150 low c.2
endselect
loop

```

;takt 32 MHz
 ;smyčka programu
 ;nulování paměti na čtení
 ;čtení z Bluetooth (čeká na znak)
 ;rozdělení podle přijatého znaku
 ;zapnout LED
 ;vypnout LED
 ;houkačka
 ;vpřed
 ;stop
 ;točit vpravo
 ;točit vlevo
 ;pootočit vpravo
 ;pootočit vlevo
 ;konec rozdělení povelu
 ;konec smyčky

Autotester

Václav Khun

Jak už název napovídá, jde o jednoduchý přípravek pro měření stavu elektrické výzbroje motorových vozidel, tedy automobilů nebo motocyklů s akumulátorem 12 V. Zkoušečka by neměla chybět žádnému domácímu kutilovi nebo milovníkovi motorových vozidel.

Zařízení pracuje s bezpečným napětím 12 V z autobaterie, takže stavbu a práce s dále popsanou zkoušečkou mohou provádět i začátečníci. Schéma zapojení je na obr. 1. Ze schématu je jasně zřetelné, že zařízení se skládá ze dvou samostatně oddělených částí.

První část je tvořena svorkami 1+ a 1-, dvojicí usměrňovacích diod D1 a D2, rezistorem R1, který slouží k omezení proudu, a svítivými diodami LED3, které jsou zde záměrně použity v jednom pouzdře se třemi vývody. Toto zapojení je vlastně Graetzův můstek, který je z poloviny tvořen svítivými diodami. Tento obvod pracuje jako indikátor polarity, a nahrazuje starší část oblíbené žárovkové zkoušečky pro automobily, avšak s tímto je možné si určit i polaritu nebo kostru vozidla či přívěsu atd. Je-li svorka 1+ připojena na kladný pól a svorka 1- na pól zá-

porný, bude svítit zelená LED v LED3, přehozením pólů bude naopak svítit červená LED. Tato část zkoušečky je napájena měřeným napětím, tedy z akumulátoru vozidla.

Druhá část již pracuje s proudem odebraným z vlastní baterie 9 V, takže s ní musíme měřit při beznapětovém stavu, a slouží k zjištění spojitosti vnitřních rozvodů vozidla nebo přívěsu při opravách nebo rekonstrukci s akustickou a optickou indikací. Kmitající obvod se skládá z tranzistorů T1 a T2, kondenzátoru C1 a rezistoru R5 s odporovým trimrem R4 a tvoří astabilní klopný obvod v nesouměrném zapojení. Pískání zajišťuje magnetodynamický akustický měnič (transducer) SP1. Kmitočet obvodu se nastává odporovým trimrem R4, kterým můžeme nastavit optimální zvuk zkoušečky. Kondenzátor C2 lehce očistí zvuk sirény, diody D4 a D5 jsou ochranné. Dioda LED2 slouží k vizuální indikaci spojitosti vodičů pro případ, že by se prováděla práce za vysokého hluku, odpor rezistoru R3 určuje proud, který protéká LED2.

Zkoušečka je vybavena i LED přisvětlením pro práci při tmě nebo v tmavých částech vozidla. K osvětlení je použita bílá LED1 s velkou svítivostí, jejíž proud je omezen rezistorem R2. Přisvětlení se zapíná spínačem S1.

Každé svorky jsou zvlášť zakončeny zdílkou mono jack 3,5 mm v provedení pro montáž do panelu, neboť jsem zkoušečku vložil do plastové krabičky. Měřicí hroty jsou dva barevně odlišené měděné vodiče zakončené krokodýlky pro snadnější měření na jedné straně a vidlicí jack 3,5 mm mono na straně druhé. Mezi první


a druhou částí zkoušečky se nevolí žádným přepínačem, ale pouze se přehazují měřicí hroty mezi dvěma zdílkami (obdobně jako u oblíbených napětových zkoušeček SN 1) podle toho, co chceme testerem měřit. Tento princip je z důvodu bezpečnosti proti zničení zkoušečky.

Jak je výše uvedeno, zkoušečka je zapouzdřena v plastové krabičce, proto jsou všechny LED a spínač S1 vyvedeny na kryt zkoušečky dráty, na desce plošných spojů s tím bylo počítáno. Pro snadnější výměnu napájecí 9V baterie doporučuji použít konektor.

Při oživování zkoušečky by neměl nastat žádný problém, po spojení hrotů obvodové části zkoušečky (zdíčka se svorkami 2+ a 2-) by se měla rozsvítit zelená LED2 a pískat sirénka SP1; pokud se jen rozsvítí LED2, zkuste plynule otáčet trimrem R4, dokud se neozve pískavý zvuk.

Seznam součástek


R1, R2, R3	1 k Ω
R4	1 M Ω , trimr TP 095
R5	10 k Ω
C1	10 nF
C2	68 nF
D1, D2, D4, D5	1N4148
D3	L-59EGW, dvoubarevná LED
LED1	bílá LED s velkou svítivostí (5 mm)
LED2	zelená LED, 5 mm
T1	BC547C
T2	BC557C
S1	spínač (P-T250A ROT)
SP1	sirénka KSS1201 (nebo KPB1220)
B1	baterie 9 V (6F22)

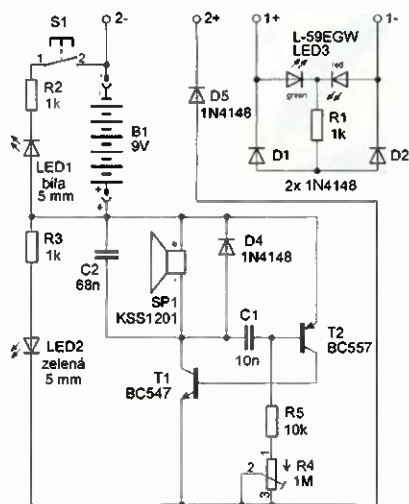


Obr. 1. Schéma zapojení testeru



Obr. 4. Hotový autotester v krabičce

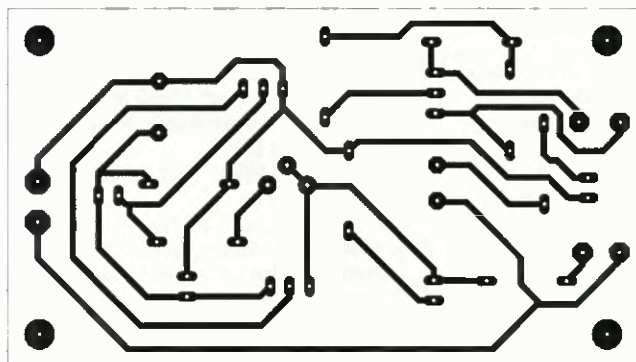

Obr. 2. Deska s plošnými spoji (81 x 45 mm)

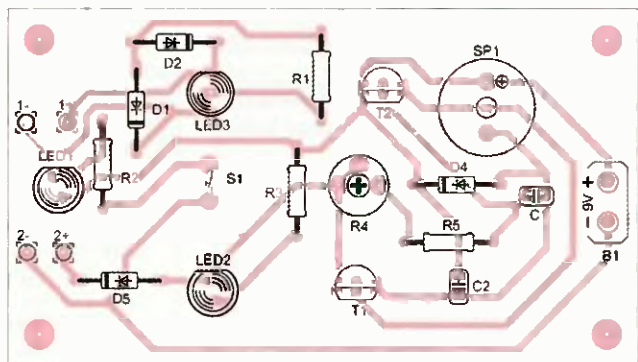

Obr. 3. Osazovací pláněk

23. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER 2015

Největší koncentrace technologií, inovací a odborníků pro elektrotechnický průmysl ve střední Evropě.

Technologie jdou stále kupředu a každým rokem se jich do běžného užívání dostává více. Vzniklý trend pouze koresponduje s rostoucí poptávkou veřejnosti po inteligentních elektroinstalacích a automatizovaných systémech. Na odborníky z tohoto oboru jsou kladeny vysoké nároky, protože stejně rychle jako technologie přicházejí, musí s nimi držet krok a neustále se v tomto směru vzdělávat. V opačném případě hrozí, že nebudou schopni poskytovat svým zákazníkům adekvátní technologie a služby, které by byli v souladu s vývojem dnešního trhu. **Připravovaný veletrh AMPER 2015, který se uskuteční na Brněnském výstavišti 24. 3. až 27. 3. 2015, nabízí ideální příležitost seznámit se právě s těmito nejnovějšími trendy a technologiemi.**

Ojedinelá možnost podívat se a osahat si nejnovější technologie všech významných společností z průmyslu elektroinstalační techniky, automatizace, osvětlení a dalších oborů na jednom místě, se vám naskytne právě jen během veletrhu AMPER 2015. Obor elektroinstalační techniky bude na veletrhu zastoupen společnostmi **OBO BETTERMANN**, která vytváří provázaná řešení elektrotechnické infrastruktury budov v nejrůznějších projektech po celém světě. Svět nejmodernějších technologií představí i společnost **ABB**, světová špička v oblasti automatizace a energetiky, poskytující služby průmyslovým podnikům, výrobcům a distributorům energií. Aktuální nabídka inovativního sortimentu průmyslové elektrotechniky a elektroniky bude ke zhlédnutí na stánku společnosti **PHOENIX CONTACT** nebo společnosti **WAGO Elektro**. Širokou paletu výrobků z oblasti senzoriky, automatizace, elektroinstalace, rozváděčové techniky, pohonů a energetických zdrojů bude prezentovat společnost **SCHMACHTL CZ**. Nebude chybět ani tradiční český výrobce elektroinstalačního úložné-

ho materiálu a kabelových nosných systémů společnost **KOPOS KOLÍN** nebo společnost **ELKO EP**. Bezdrátová řešení elektroinstalace představí také společnost **Enika**, která patří k nejvýznamnějším výrobcům v ČR s distribuční sítí v mnoha zemích světa. Svůj výrobní program stykačů, ochranných a časových relé, vačkových spínačů a spouštěčů motorů bude prezentovat také firma **Elektropřístroj**. Na veletrhu AMPER najdete také expozici společnosti **Elektro-System-Technik**, která se zabývá prodejem elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů. Všechny tyto společnosti z oboru elektroinstalační techniky budou prezentovány v hale P.

Silnou vystavovatelskou základnu veletrhu tvoří také firmy z oblasti osvětlení. Své novinky na veletrhu představí např. společnost **ELSTAV lighting**, která se specializuje na veřejné osvětlení, dále společnost **EMOS**, **GREENLUX**, **KOOPERATIVA** výrobní družstvo, **TRON ELEKTRO-NICKÉ SOUČÁSTKY**, **AMAKO**, **Light Home**, **FULGUR**, anebo německá společnost **VERBATIM**.

V dalších tradičních oborech veletrhu, jakými jsou elektroenergetika, automatizace, vodiče a kabely, měřicí a zkušební technika, zabezpečovací technika, se budou prezentovat společnosti jako jsou např.: **SIEMENS**, **Tritón Pardubice**, **TURCK**, **Omron Electronics**, **LAPP KABEL**, **KOČÍ – VALÁŠEK**, **HARTING**, **FOXON**, **DCK HOLOUBKOV BOHEMIA**, **BALLUFF CZ**, **Beckhoff Česká republika**, **ifm electronic**, **SENO** a další neméně významné firmy.

Pohony a výkonovou elektroniku bude mimo jiné zastupovat na veletrhu společnost **ELEKTROPOHONY**, která se specializuje na projekci, dodávky, uvádění do provozu a servis pohonářské techniky. Zejména měničů kmitočtů, servopohonů, motorů a převodovek. Dalším tradičním vystavovatelem této produktové skupi-

ny je společnost **Vacon**, která podniká v celé řadě průmyslových odvětví, ale na veletrhu se představí zejména s frekvenčními měniči pro střídavé motory. Kromě nich bude na veletrhu vystavovat více než desítka dalších významných zástupců této průmyslové oblasti.

Kromě expozic vystavovatelů, je nedílnou součástí veletrhu odborný doprovodný program tvořený semináři, konferencemi, školeními, specializovanými fóry a setkáními, který zasahuje do všech nomenklaturních oborů zastoupených na veletrhu a na jehož přípravě organizátoři veletrhu spolupracují s více než dvěma sty mediálních a odborných partnerů z ČR i ze zahraničí. Prestižní událostí v rámci veletrhu AMPER je tradiční soutěž **ZLATÝ AMPER** o nejpřírodnější exponát veletrhu, kdy odborná komise hodnotí inovativní exponáty, které svými parametry dosahují světové úrovně. Cílem hodnocení v soutěži je identifikovat a ocenit exponáty, které nejlépe využily inovativní výsledky výzkumu a vývoje při návrhu a výrobě nového konkurenceschopného komerčního produktu na trhu.

Veletrh AMPER stabilně láká k návštěvě přes 40 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti (elektrotechnici, technici, vedoucí pracovníci, projektanti, konstruktéři, vývojáři), managementu firem, studentů technických oborů a fandů z oblasti elektrotechniky. Celých 10 % návštěvnosti tvoří zahraniční účastníci.

Nepropáste příležitost potkat se se zástupci výše uvedených a mnoha dalších společností na veletrhu AMPER 2015. **Přijďte se seznámit s nejnovějšími trendy z oboru, potkejte nové obchodní partnery a podpořte svou konkurenceschopnost.**

Na veletrh AMPER 2015 vás srdečně zve organizátor veletrhu - společnost Terinvest.

Více informací na www.amper.cz

Konstrukce gramofonu

Jan Aišman

(Pokračování)

Vzhledem k tomu, že indukční reakce je kmitočtově závislá a magnetický tok v pólech synchronního motoru musí být konstantní, je nezbytné pro každou jednotlivou rychlost (frekvenci) nastavit rozdílné napětí. Amplitudu sinusovky na výstupu vývodu 2 OUTSYN nastavíme tak, aby se motor při každé rychlosti spolehlivě rozbíhal a zároveň měl minimální vibrace. K tomu slouží trimry PT5 - PT9 připojené k vývodu 3 MO (řízení amplitudy).

Na výstupu vývodu 2 OUTSYN je zapojen obvod sestávající z dvojitého operačního zesilovače Q1 a součástek R31 až R36 a C31 až C36. Tento obvod z jednoho sinusového signálu na vstupu vytváří signály dva se vzájemným fázovým posuvem 90° . Toto zajímavé zapojení jsem převzal z [2] a hodnoty součástek přepočítal pro potřebný rozsah kmitočtů. Odchyłka fázového posuvu je v celém potřebném rozsahu (25 až 125 Hz) menší než 2 %, což je pro tento účel naprosto vyhovující.

Dvojitý OZ Q2, tranzistory T4 až T7 a rezistory R37 až R40 tvoří koncový výkonový stupeň s napětovým zesílením 10. Rezistory R41, R42 a kondenzátory C37, C38 zabraňují zákmitům na indukční zátěži motoru. Z konektoru X1 je napájen motor.

Další funkční částí řídicí jednotky je obvod pro řízení LED stroboskopu. Je to dvojitý CMOS časovač NE556 U1 a součástky okolo něho, R51 až R54, C51 až C55 a PT51. První polovina obvodu „U1a“ je zapojena jako astatický klopný obvod (AKO), na jehož výstupu je kmitočet 100 Hz se střídou asi 1 : 1. Druhá polovina obvodu „U1b“ je zapojena jako monostatický klopný obvod (MKO). Ten přispůsobuje šířku spouštěcího pulsu na střidu 1 : 4 (při kmitočtu 100 Hz). Tuto střidu jsem zvolil jako kompromis, protože při střídě 1 : 1 se stroboskopické značky jeví jako mírně rozmazané a při střídě menší než 1 : 4 již viditelně úbyvá jas LED. Tento obvod je možné spouštět z AKO U1a nebo přímo síťovým kmitočtem, to umožňuje zkratovací propojka JP1. Střídavé napětí z napájecího transformátoru je upraveno na potřebnou úroveň diodami D51, D52, ZD1 a rezistory R54 a R59. Modul stroboskopu je připojen na konektor X4. Signál na odkazu „DRIVE“ z řídicí logiky je zapojen také na vývody 4 a 10 RESET, takže se LED stroboskopu rozsvítí zároveň se zapnutím pohonu motoru a při jeho vypnutí zase zhasnou.

Tranzistor T3, součástky R55 až R58 a C56 mají za úkol regulaci jasu LED stroboskopu při různé intenzitě okolního osvětlení. K rezistoru R58 je připojen přes vývod 6 PHT konektoru X2 emitor fototranzistoru (jeho kolektor je na vývodu 5 VDD), ten je umístěn vzadu na DPS konektorů. Při malém osvětlení poslechové místnosti je fototranzistor nevodivý a tranzistor T3 také. Proud LED je daný rezistory R55 a R56 zapojenými v sérii (asi 10 mA). Při větším osvětlení se fototranzistor otevírá a to způsobí, že tranzistor T3 pomalu přemostí rezistor R56, proud LED se zvětší na 30 mA. Kondenzátor C56 eliminuje rychlé změny okolního osvětlení.

Na vývody 1 AC1A, 20V a 3 AC1B konektoru X2 je přivedeno střídavé napětí z transformátoru v externí části napájecího zdroje. Následuje můstkový usměrňovač B1, celovlnný usměrňovač D61, D62 a kondenzátory C61, C62 a C67. Nestabilizované napětí +VC2 je určeno pro osvětlovací modul. Napětí VDD z monolitického stabilizátoru V3 7815 je pro napájení časovače NE556, řídicí logiky, elektromagnetu ramínka a výstupního relé na DPS předzesilovače.

Nestabilizovaným symetrickým napětím +VC1 a -VC1 jsou napájeny tranzistory T4 až T7 koncového výkonového stupně motoru. Další symetrické nestabilizované napětí +VC3 a -VC3 je pro operační zesilovač Q2. Zenerovy diody ZD61 a ZD62 mají jen ochrannou funkci, aby napájecí napětí na Q2 nepřekročilo maximální povolenou mez (± 22 V). Symetrické stabilizované napětí VCC a VEE, které vytvářejí precizní napěťové regulátory V1 a V2 TL431 a rezistory R63 až R68, je určeno jen pro generátor tvarových kmitů IC1 XR2206.

Ke konektoru X3 je připojen periferní modul regulace osvětlení a hlavního spínače (MainSwitch). Signál od kontaktu hlavního spínače přivedený na vývod 1 MAIN:SW pokračuje přes konektor X2 na modul konektorů (ConnBoard) a dále pak na relé v externí části napájecího zdroje. Rezistory R70, R71 určují proud pro dvoubarevnou LED kontrolku „stand-by/on“. Na tento konektor je také přivedeno napětí +VC2 pro napájení osvětlovacího modulu.


Na druhé části schématu (obr. 13) řídicí jednotky můžeme vidět obvody řídicí logiky. Na konektor X5 jsou připojeny výstupy senzorů polohy přenoskového ramínka. Parkovací senzor „PARK_SEN“, senzor koncového

vypnutí „END_SEN“, napájení LED senzorů „LED_SEN“ a elektromagnet pro zdvih přenoskového ramínka „ARM_RELAY“. Konektor X6 vede na periferní modul vypínačů automatiky (ControlButtons), kterými funkci senzorů polohy ramínka můžeme vyřadit z činnosti. Na konektor X7 je připojen další periferní modul spínače start/stop (ControlSwitch). Paralelně k tomuto spínači jsou na konektor X8 přivedeny povely „start/stop“ z modulu dálkového ovládání (RemoteControl). Konektor X9 vede na výstupní relé předzesilovače. Hradla IC4b a IC4c slouží pro zajištění definovaných logických úrovní ze senzorů polohy. Kondenzátor C105 a rezistor R106 připojené k vývodu 4 hradla IC2a jsou pro zajištění stavu „stop“ po zapnutí napájecího napětí. LED na výstupech některých hradel indikují jejich aktuální stav.


Tranzistory T102, T103, rezistory R131 až R136 a kondenzátor C111 tvoří obvod pro ovládání elektromagnetu přenoskového ramínka. Použitý originální elektromagnet z NC 440 má odpor cívky 100 Ω . Pro bezpečné sepnutí potřebuje napětí 15 V, takže odebírá ze zdroje 150 mA, ale přídržný proud je pouze asi 30 mA. Je tedy zbytečné, aby byl napájecí zdroj a stabilizátor zatěžován velkým proudem po celou dobu sepnutí elektromagnetu. Tímto zapojením je toho dosaženo. Po příchodu log. 0 na výstup hradla IC3c se rozsvítí LED LD2, sepne tranzistor T103 a na krátký okamžik (asi 200 ms), daný R132 a C111, i tranzistor T102. Elektromagnet sepne, a protože tranzistor T103 má v kolektoru zapojen rezistor R136, bude poté trvalý protékající proud zmíněných 30 mA.

Funkce obvodů řídicí logiky je následující:


Pokud je ramínko v parkovací poloze, je parkovací senzor zacloněn a na vývodu „PARK_SEN“ je log. 1 a hradlo IC4c má na výstupu log. 0 - svítí LED LD7. Na výstupu hradla IC2a, vývod 1 je log. 0. Na výstupech bistabilního klopného obvodu (dále jen BKO1) složeného z hradel IC3a, IC3b na vývodu 4 a 5 je log. 1, LED LD5, indikace chodu motoru nesvítí a za invertorem IC4f na odkazu „DRIVE“ do obvodů řízení motoru je log. 0. Po příchodu povelu log. 0 na vývod „START“ překlopí BKO1 - LED LD5 se rozsvítí a s malým zpožděním daným R117 a C107 se objeví log. 1 také na odkazu „DRIVE“ - motor se roztočí. Nic dalšího se nestane, protože na výstupu hradla IC4c je log. 0 a to zabraňuje překlopení dalšího bistabilního klopného obvodu z hradel IC3d, IC2 (dále jen BKO2), na jehož výstup jsou připojeny další komponenty pro ovládání elektromagnetu přenoskového ramínka a výstupního relé předzesilovače.

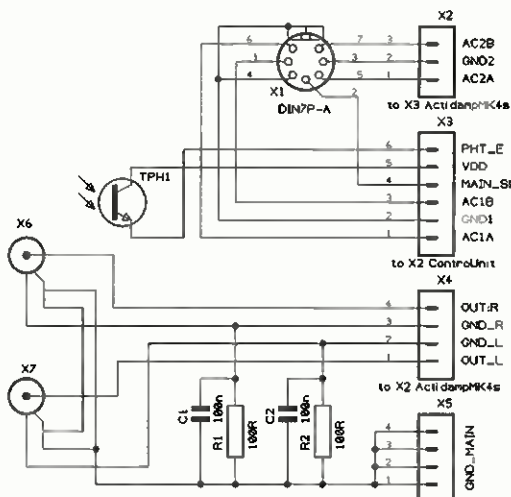

Obr. 15. Schéma zapojení modulu konektorů

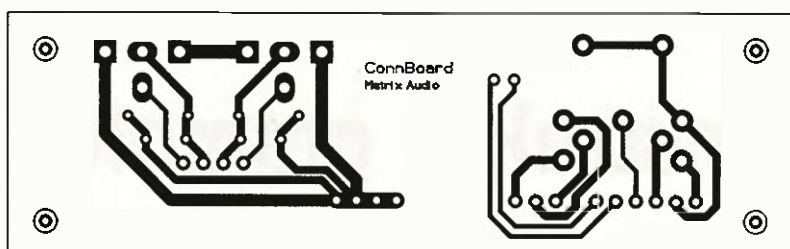

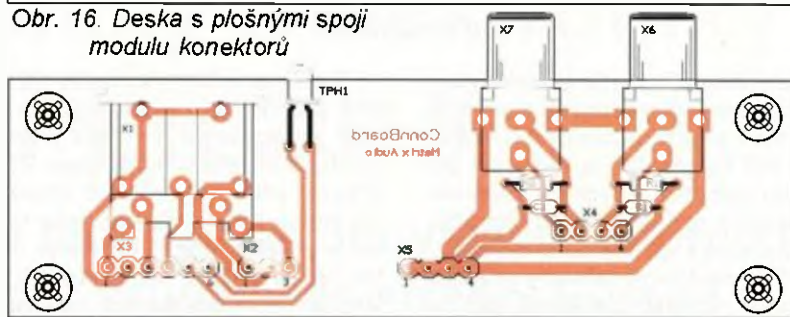Obr. 16. Deska s plošnými spoji modulu konektorů



Pokud nyní, když se motor točí a my přemístíme přenoskové ramínko z parkovací polohy nad gramofonovou desku, tak parkovací senzor již není zacloněn - zhasne LD7, výstup hradla IC4c přejde do log. 1 a již neblokuje překlopení BKO2. Po příchodu dalšího povelu log. 0 na vývod „START“ překlopí BKO2 - LD4 se rozsvítí a hradlo IC3c se zpožděním daným R121 a C109 aktivuje další obvody pro ovládání elektromagnetu ramínka - rozsvítí se LD2. Hradlo IC4d zase s dalším malým zpožděním daným R122 a C110 sepne tranzistor T101, který ovládá výstupní relé předzesilovače - rozsvítí se LD3. Přenoskové ramínko se spustí na gramofonovou desku a začne přehrávání.

Po příchodu krátkého povelu log. 0 na vývod „STOP“ během přehrávání překlopí BKO2 - LD4 zhasne, přes diodu D107 se dostane log. 1 na hradlo IC4d. Tím se ihned vypne tranzistor T101 výstupního relé předzesilovače - zhasne LD3, následně se zpožděním daným R120 a C109 vypne elektromagnet přenoskového ramínka a zhasne LD2. Přenoskové ramínko se zvedne, ale motor se nezastaví.

Dalším povelu log. 0 na vývodu „START“ se opět překlopí BKO2, LD4 se rozsvítí, hradlo IC3c se zpožděním daným R121 a C109 aktivuje obvody pro ovládání elektromagnetu ramínka - rozsvítí se LD2. Hradlo IC4d s dalším malým zpožděním, daným R122 a C110, sepne tranzistor T101 - rozsvítí se LD3. Přenoskové ramínko se opět spustí a pokračuje přehrávání.

S příchodem povelu log. 0 v trvání alespoň 2 sekundy na vývod „STOP“ překlopí výstup 1 hradla IC2a do log. 1, stavy na výstupech BKO1 se změjí. LD5 zhasne a se zpožděním daným R118 a C107 se objeví log. 0 také na odkazu „DRIVE“ - motor se zastaví.

Motor se zastaví také v případě, že zvednuté přenoskové ramínko přemístíme zpátky do parkovací polohy. Parkovací senzor se zacloní - rozsvítí se LD7, výstup hradla IC4c přejde z log. 1 do log. 0 a tím se přes kondenzátor C104 dostane krátký puls

log. 0 na vývod 3 hradla IC2a. To způsobí překlopení BKO1, LD5 zhasne a motor se zastaví.

Pokud je motor zastaven a přenoskové ramínko přemístíme z parkovací polohy nad gramofonovou desku, začne probíhat automatický start. Parkovací senzor již není zacloněn, zhasne LD7 a hradlo IC4c změní svůj stav z log. 0 na log. 1. Výstup hradla IC4e přejde s malým zpožděním daným R107 a C101 z log. 1 do log. 0. Výstup hradla IC4f má nyní na výstupu log. 0 a tedy již neblokuje přes diodu D102 kondenzátor C103. To způsobí, že se přes tento kondenzátor a diodu D101 (zkratovací propojka JP3 je trvale vložena, slouží pouze pro testovací účely) dostane krátký puls log. 0 na vývod 6 BKO1 - rozsvítí se LD5 - a zároveň také na vývod 12 BKO2 - rozsvítí se LD4. Na odkazu „DRIVE“ je nyní log. 1 - motor se rotočí. Hradlo IC3c se zpožděním aktivuje obvody pro ovládání elektromagnetu ramínka - rozsvítí se LD2 a hradlo IC4d s dalším malým zpožděním sepne tranzistor T101 - rozsvítí se LD3. Přenoskové ramínko se spustí na gramofonovou desku a začne přehrávání.


Když se přenoskové ramínko dostane na konec desky do výběhové drážky, zacloní se senzor koncového vypnutí „END_SEN“ - rozsvítí se LD6. Výstup hradla IC4b přejde z log. 1 do log. 0 a tím překlopí BKO1 - zhasne LD5, a také BKO2 - zhasne LD4. Se zpožděním, daným R118 a C107, se objeví log. 0 na odkazu „DRIVE“, přes diodu D107 se dostane log. 1 na hradlo IC4d, tím ihned vypne tranzistor T101 - zhasne LD3, následně se vypne elektromagnet přenoskového

ramínka - zhasne LD2. Přenoskové ramínko se zvedne a nakonec se zastaví motor.


Periferní moduly řídicí jednotky

Modul konektorů (ConnBoard)


Na tomto modulu jsou výstupní signálové konektory CINCH X6 a X7, napájecí konektor DIN7P X1, na který je připojen externí zdroj, a fototranzistor TPH1 pro regulaci osvětlení stroboskopu. Na konektoru X2 je k dispozici napájecí napětí pro předzesilovač. Na konektoru X3 je napájecí a ovládací napětí pro řídicí jednotku, ke konektoru X4 je připojen signálový výstup předzesilovače a X5 je společný zemnicí bod gramofonu. Do tohoto bodu je připojeno stínění výstupních

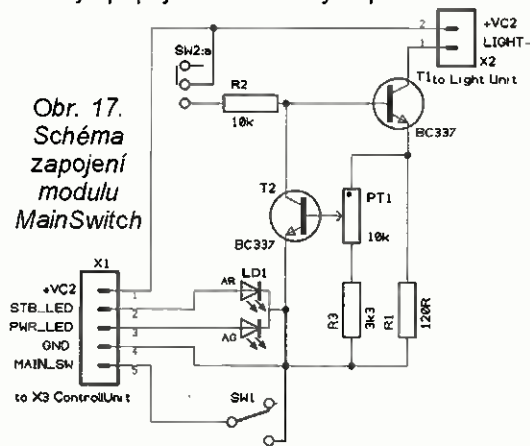


Obr. 17. Schéma zapojení modulu MainSwitch

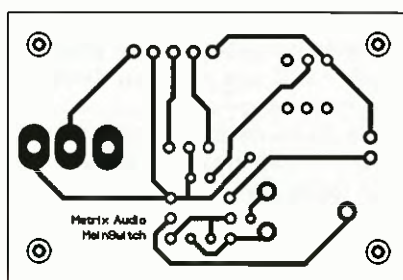

Obr. 18. Deska s plošnými spoji modulu MainSwitch

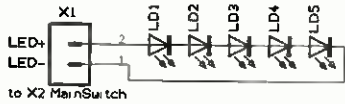

Obr. 20. Schéma zapojení modulu osvětlení

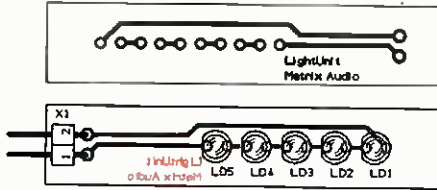

Obr. 21. Deska s plošnými spoji modulu osvětlení


konektorů CINCH, pouzdro motoru, ložisko talíře a přes paralelní zapojení R1, C1 a R2, C2 také zem předzesilovače. Konektor X3 vede na řídicí jednotku - konektor X2. Konektor X2 vede na předzesilovač - konektor X3. Schéma zapojení je na obr. 15 a deska s plošnými spoji na obr. 16.

Modul regulace osvětlení a hlavního spínače (MainSwitch)


Tento modul obsahuje hlavní spínač SW1, spínač SW2 a regulátor proudu pro modul osvětlení T1, T2, R1 až R3 s potenciometrem PT1. Výstup regulátoru vede přes konektor X2 na modul osvětlení. Konektor X1 vede na řídicí jednotku, konektor X3. Schéma zapojení je na obr. 17 a deska s plošnými spoji na obr. 18.

Modul osvětlení (LightUnit)

Pouzdro modulu je zhotoveno z plastové trubičky o průměru 15 mm (viz obr. 19 a výkresy). Uvnitř je na DPS pět LED LD1 až LD5 s vysokou svítivostí zapojených do série. Konektor X1 vede na modul regulace osvětlení X2. Schéma zapojení je na obr. 20 a deska s plošnými spoji na obr. 21.

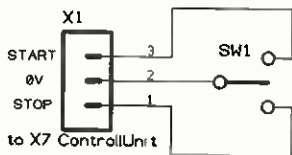

Obr. 22. Schéma zapojení modulu spínače

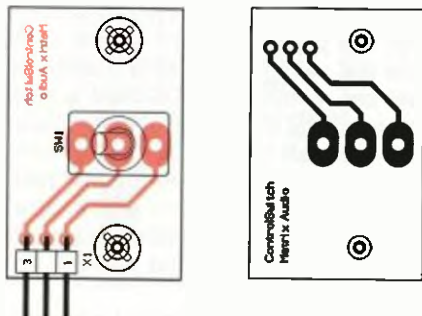

Obr. 23. Deska s plošnými spoji modulu spínače



Obr. 19. Modul osvětlení

Modul spínače start/stop (ControlSwitch)


Spínač SW1 zajišťuje funkci „start/stop“. Konektor X1 vede na řídicí jednotku, konektor X7. Schéma zapojení je na obr. 22 a deska s plošnými spoji na obr. 23.

Modul spínačů automatiky (ControlButtons)

Spínač SW1 umožňuje vypnout funkci automatického startu a spínač SW2 automatiku koncového vypnutí. Konektor X1 vede na řídicí jednotku, konektor X6. Schéma zapojení je na obr. 24 a deska s plošnými spoji na obr. 25.



Modul přenoskového ramínka (ArmControl)

Tento modul je umístěn pod středem osy otáčení přenoskového ramínka. Na něm je umístěn a zapojen na konektor X2 originální elektromagnet z gramofonu NC 440 pro ovládání zdvihu a spouštění ramínka. Optické senzory polohy TIS1, TIS2 vymezují úhel otáčení přenoskového ramínka

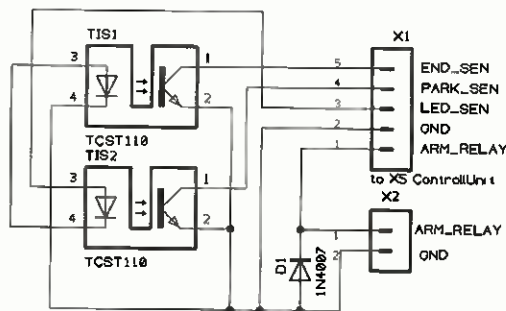

Obr. 26. Schéma zapojení modulu přenoskového ramínka



Obr. 24. Schéma zapojení modulu spínačů

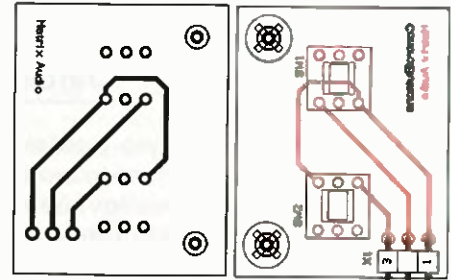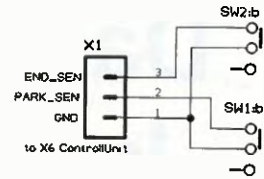

Obr. 25. Deska s plošnými spoji modulu spínačů

mezi parkovací polohou a výběhovou drážkou na konci desky. Konektor X1 vede na řídicí jednotku - konektor X5. Schéma zapojení je na obr. 26 a deska s plošnými spoji na obr. 27.

(Pokračování přístě)

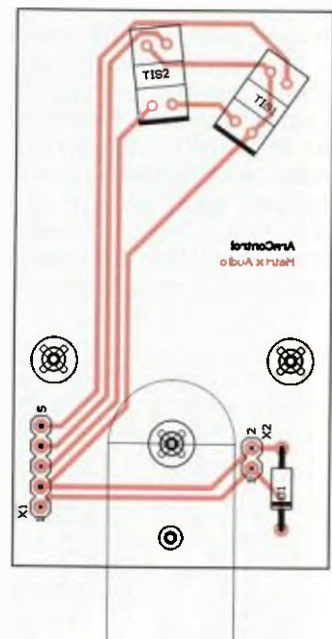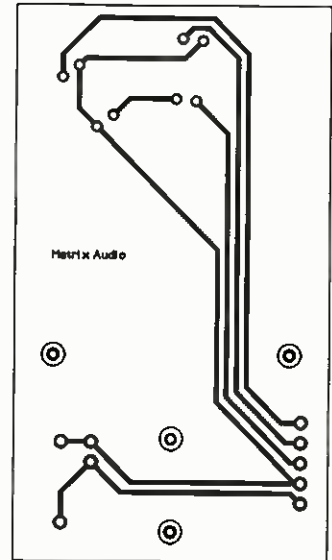

Obr. 27. Deska s plošnými spoji přenoskového ramínka

Dálkové ovládání k nf zesilovači I

Jaroslav Belza


Původním cílem bylo postavit nf zesilovač s dálkovým ovládáním, jakýsi „remake“ mé konstrukce z roku 1991. Doba je však jiná – někdo preferuje zesilovače elektronkové, jiný zesilovače s extrémně malým zkreslením, někomu stačí zesilovač 2x 5 W s IO. Rozhodl jsem se proto pouze popsat dvě varianty DO použitelné s prakticky libovolným zesilovačem.

Obě zapojení přijímačů DO zajišťují všechny běžné funkce ovládání: zapnutí a vypnutí, regulaci hlasitosti, přepínání vstupů a zpožděné připojení reproduktorů. Dále poskytují logický signál (signály) pro zapnutí či vypnutí nějaké funkce a umožňují hlídat napájecí napětí. První z přijímačů je určen pro regulaci hlasitosti „motorovým“ potenciometrem, druhý špičkovým elektronickým potenciometrem PGA2311. Programy pro mikrokontroléry PIC jsou volně ke stažení a mírně pokročilí programátoři mohou funkce povelů upravit podle vlastních potřeb.

Vysílač DO

Pro ovládání jsem původně chtěl použít hotový vysílač DO. Posbíral jsem všechny ovladače v domácnosti, přidal ty od dosloužilých přístrojů a získané ve výprodeji. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že každý ovladač vysílá jiným kódem, jen dva ze zhruba 10 ks měly kód stejný (Sanyo a noname set top box). Aby bylo zapojení reprodukovatelné, bylo třeba vyrobit i vhodný vysílač.


Zapojení vysílače DO se všemi tlačítky je na obr. 1. O jejich obsluhu a vysílání kódu se stará mikrokontrolér PIC16F630. K mikrokontroléru může být připojeno až 30 tlačítek. Zapojení dále obsahuje už jen budič LED, baterii, blokovací kondenzátory, diodu a konektor, přes který lze mikrokontrolér naprogramovat.

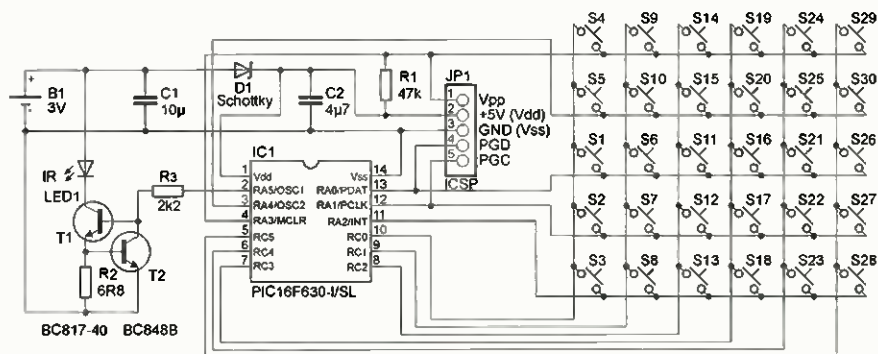

Obr. 1. Zapojení vysílače DO s maximálním počtem tlačítek

Ve vysílačích DO jsou data přenášena různě vzdálenými, příp. různě dlouhými impulsy modulovanými nosným kmitočtem. Z jednoduchého impulsu se tak stane skupina krátkých impulsů, tzv. burst, viz obr. 2. V první fázi vývoje programu bylo třeba zjistit, jaký IR signál vyhovuje běžně prodávaným IR přijímačům pro DO. Vysílal jsem bursty s různým počtem impulsů a různou periodou opakování a na osciloskopu sledoval reakci přijímače. Všem testovaným přijímačům stačil pro příjem burst s 5 až 6 impulsy, s rezervou jsem pro DO použil burst s 10 impulsy.

V klidu je mikrokontrolér v režimu SLEEP, ve kterém má zanedbatelnou spotřebu. Všechny vývody portu C

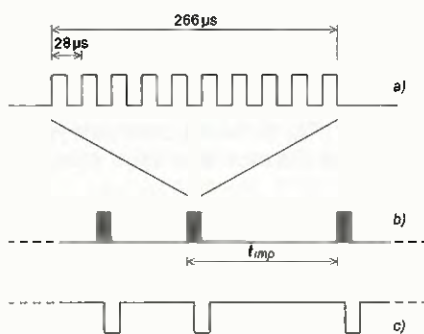


Obr. 2. Vysílaný IR signál: a) vysílaný impuls je modulován kmitočtem přibližně 36 kHz (burst), b) data jsou kódována vzdáleností mezi impulsy, c) signál na výstupu IR přijímače

jsou nastaveny jako výstupy a je na nich log. 0. Po stisku kteréhokoli tlačítka se log. 0 objeví i na některém ze vstupů portu A, RA0 až RA4, mikrokontrolér probudí a pokračuje následující instrukcí programu. Počká 1 ms a nastaví časovač T1 tak, aby přetekl za 62,5 ms.

Dále podprogram zjistí, které tlačítko bylo stisknuto, a přiřadí mu kód 1 až 30. Pokud je stisknuto více než jedno tlačítko, vyhodnotí to podprogram jako chybu a je přiřazen kód 0. Struktura vysílaných dat je na obr. 3. Vysílají se dva bajty – jeden bajt obsahuje vysílaná data, druhý je kontrolní.

Kód tlačítka je uložen na spodních pěti bitech. Následují dva bity adresy a na nejvyšším bitu je příznak prvního vysílání povelu. Stiskneme-li tlačítko a kód se vysílá poprvé, je zde logická 1.

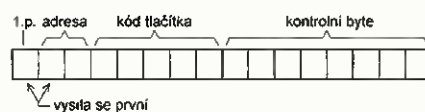

Obr. 3. Vysílaná data

I v domácím prostředí může být přenos dat IR světlem rušen osvětlovacími tělesy, obrazovkami, jinými IR ovladači a v neposlední řadě i IR přijímačem, který bez signálu na vstupu zvětší svoji citlivost na maximum a může pak na výstupu produkovat chaotické impulsy. Spolehlivost přenosu vysílaných dat lze zajistit různými způsoby. Poměrně častý je ten, kdy je třeba v přijímači přijmout povel několikrát za sebou, obvykle 2x. Pokud se data shodují, je povel uznán jako správný. Na vysílací straně musí být zajištěno, aby se i při krátkém stisku tlačítka povel odeslal vícekrát. Jiným způsobem zabezpečení je přidat k povelu redundantní data, např. kontrolní součet (CRC). Tuto metodu jsem zvolil i já. Umožňuje zkontrolovat každý povel, a ten může být vykonán, i když je vyslán jen jednou. To zjednoduší program na vysílací i přijímací straně.

Kontrolní data jsou v tomto vysílači získána tak, že ke kódu povelu je přičteno číslo 0 až 255 (ofset). Pokud výsledek přeteče, je bit CARRY ignorován a použije se pouze 8 bitů výsledku. Ten po negaci tvoří kontrolní bajt. Na přijímací straně je pak kontrola dat velmi jednoduchá – sečte se bajt dat, kontrolní bajt a ofset a součet se zvětší o jedna. Pokud je výsledek nula (bit CARRY je opět ignorován), jsou data vyhodnocena jako správná. Na nižší úrovni je v programu přijímače přenos zabezpečen ještě tak, že musí být přijat správný počet impulsů (9).

Data jsou pro přenos kódovaná vzdáleností t_{imp} mezi vysílanými impulsy – bursty. U většiny DO je pro

log. 0 další impuls vysílán za 1 až 1,1 ms, pro log. 1 za 2 až 2,2 ms. Původně to tak dělal i tento vysílač – pro přenos dvou bajtů, tj. 16 bitů, bylo třeba vyslat 17 impulsů (burstů). Pak mi to nedalo a inspirován kódováním dat na CD a MLC buňkami v pamětech flash jsem vyzkoušel jiný způsob, kdy se přenášejí najednou 2 bity. Vzdálenosti mezi bursty jsou pak v násobcích přibližně 1,26: 1052 μ s pro "00", 1325 μ s pro "01", 1670 μ s pro "10" a 2104 μ s pro "11". Pro přenos 2 bajtů pak stačí jen 9 impulsů. Tím se také výrazně zmenší spotřeba vysílače, protože vysílací LED je největším žroutem energie. Data se tedy vysílají po dvojicích bitů od nejvyšších bitů povelu po nejnižší bity kontrolního bajtu. Přesnost vnitřního RC oscilátoru mikrokontroléru je i při takto kódovaném přenosu více než vyhovující. Taktovací kmitočet by se musel změnit o více než 12 %, aby se přenos nezdařil.

Pro správný přenos musí být samozřejmě adresa (2 bity) a ofset (1 bajt) stejné ve vysílači i v přijímači. Dohromady vytvářejí 1024 kombinací – lze tedy vyrobit až 1024 souprav vysílač-přijímač, které budou ignorovat povely s jinou adresou a ofsetem. Adresa a ofset jsou uloženy na adresách 3f0h a 3f1h programové paměti a lze je při vypalování programu upravit podle potřeby.

Po odvysílání povelu program čeká na přetečení časovače. Pokud je tlačítko stále stisknuto, vysílá se povel znovu, tentokrát už bez příznaku prvního vysílání a znovu se čeká 62,5 ms.

To se opakuje tak dlouho, dokud není tlačítko uvolněno. Pak mikrokontrolér přejde opět do stavu SLEEP.

Aby se zmenšila spotřeba mikrokontroléru, není použit ani Watchdog (spotřeba 17 μ A), ani Brown-Out-Detect (130 μ A). Trvalý odběr asi 150 μ A by napájecí článek CR2032 vybil za necelé 2 měsíce, i kdybychom vysílač nepoužívali. Vypnutí těchto ochran však způsobí, že se mikrokontrolér správně nezresetuje při pomalém náběhu napájecího napětí, případně pokud se před startem napájecího napětí nezmenší k nule. Program pak při výměně baterie „zabloudí“, mikrokontrolér trvale odebírá proud 0,5 až 1 mA a vysílač nefunguje. Před vložením baterie je třeba vybit kondenzátory v napájení vysílače, nebo po vložení baterie mžikově zkratovat napájení, např. na programovacích pinech konektoru ICSP. Při správné funkci má mikrokontrolér v režimu SLEEP prakticky neměřitelnou spotřebu.

Program vysílače je stejný pro všechny varianty bez ohledu na to, který z dále popsaných přijímačů použijete.

Vysílač DO můžete postavit na desce podle obr. 4 a 5. Zapojení odpovídá obr. 1, použito je však pouze 12 tlačítek. Naopak lze osadit až 10 kondenzátorů C1 a zlepšit tak funkci při téměř vybité baterii. Většina součástek je SMD a všechny jsou připájeny ze strany spojů, včetně dvou drátových propojek. Po obvodu desky lze nalepit rámeček a přes něj desku s děrami pro hmatníky tlačítek, vyrobenou např. z tenkého duralového plechu. Získá se




tak plochá krabička, jejíž spodní stranu tvoří deska s plošnými spoji. Na nepoužité straně desky ponechte měď, bude sloužit jako stínění.

Všechny součástky by na výšku neměly přesahovat tlačítka bez hmatníku. Držák baterie doporučuji raději přinýtovat, nýty zároveň propojí stínící vrstvu na kladný pól baterie. Keramické kondenzátory s velkou kapacitou mění kapacitu podle přiloženého stejnosměrného napětí, často až na 20 % hodnoty naměřené při 0 V při maximálním napětí. Použijte raději kondenzátory na větší napětí, u nichž bude ztráta kapacity s napětím menší. Dioda může být jakákoli Schottkyho dioda. Při programování odděluje větší napětí programátoru od baterie, při provozu zlepšuje funkci při slabé baterii. Naprogramujete-li mikrokontrolér mimo desku nebo během programování odpojte baterii, lze ji nahradit zkratem. Diodu volte raději na větší proud (1 A, viz restart zkratem), postačí však i např. BAT43, kterou jsem použil já.

Střední odběr z baterie je při stisknutí tlačítka okolo 2 mA a dosah v běžné místnosti odkudkoli. Zvětšit výkon LED můžete zmenšením odporu rezistoru R2 až na 1 Ω , zvětší se však zároveň i spotřeba.

Seznam součástek vysílače DO

R0	0 Ω (propojka), SMD 1206
R1	47 k Ω , SMD 1206
R2	6,8 Ω , SMD 1206
R3	2,2 k Ω , SMD 1206

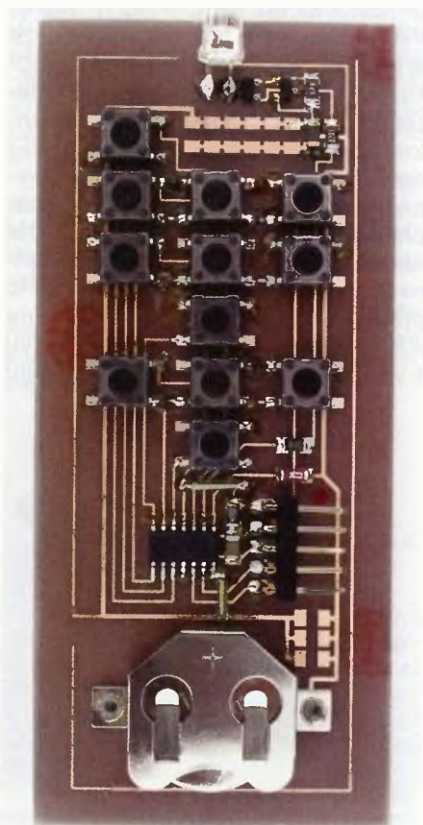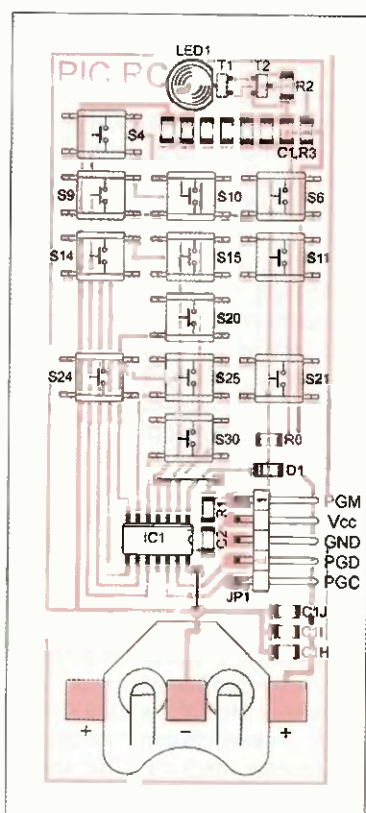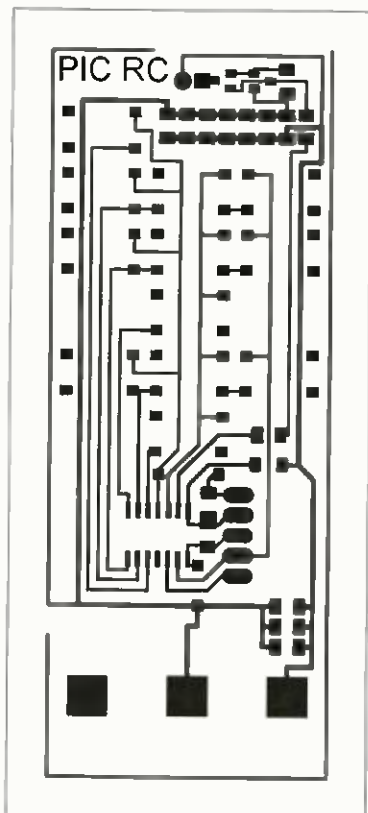

Obr. 4 až 6. Deska s plošnými spoji vysílače DO (46 x 102 mm) a fotografie osazené desky

C1 10 μ F/6,3 V, SMD 1206
 C2 4,7 μ F/6,3 V, SMD 1206
 D1 Schottky, SMD
 LED1 IR LED, 940 nm
 T1 BC817-40
 T2 BC848B
 IC1 PIC16F630-I/SL
 tlačítka SMD
 držák baterie CR2032, typ BC2001

Přijímač DO1


Zapojení je určeno pro zesilovače, které pro řízení hlasitosti používají potenciometr s malým stejnosměrným motorem a převody (obr. 7). Hlasitost lze samozřejmě ovládat i ručně, motorová část potenciometru je napojena přes třetí spojku. Přijímač je velmi jednoduchý, kromě řízení hlasitosti umožňuje zapnout a vypnout zesilovač, přepínat 3 vstupy, ovládat relé pro připojení reproduktoru a má jeden nezávislý bitový výstup.

Zapojení přijímače DO je na obr. 8. Přijímač používá mikrokontrolér PIC16F628A. K příjmu povelů z DO slouží IR přijímač. Vyzkoušel jsem několik typů, dálkové ovládání fungovalo se všemi. V zapojení je ještě obvod pro připojení motoru a 6 tlačítek místního ovládání. Těmi lze zesilovač zapnout/vypnout, přepínat vstupy, ovládat MUTE a bitový výstup. Hlasitost se nastavuje knoflíkem potenciometru. Ostatní výstupy jsou jen ve formě logických signálů a je na konstruktérovi zesilovače, jak je využije.

Po připojení napájecího napětí program zapne zesilovač uvedením výstupu ONSW (RA3) do úrovně log. 1 a čeká na log. 1 na vstupu PWFI (Power Fail Indicator – RB1). Signál PWFI oznamuje mikrokontroléru, že je napájecí napětí zesilovače v pořádku. Na signál PWFI se čeká jen omezenou dobu, která je určena konstantou v programu. Pokud se na PWFI neobjeví log. 1, zesilovač se zase vypne. Objeví-li se signál PWFI včas, program podle informace z EEPROM obnoví poslední uložený stav přepínače vstupů a bitového výstupu. Po prodlevě program nastaví log. 1 na RA4 (MUTE) a ten přejde do stavu s velkou impedancí. (Port RA4 je typu



Obr. 7. Potenciometr ALPS s motorem

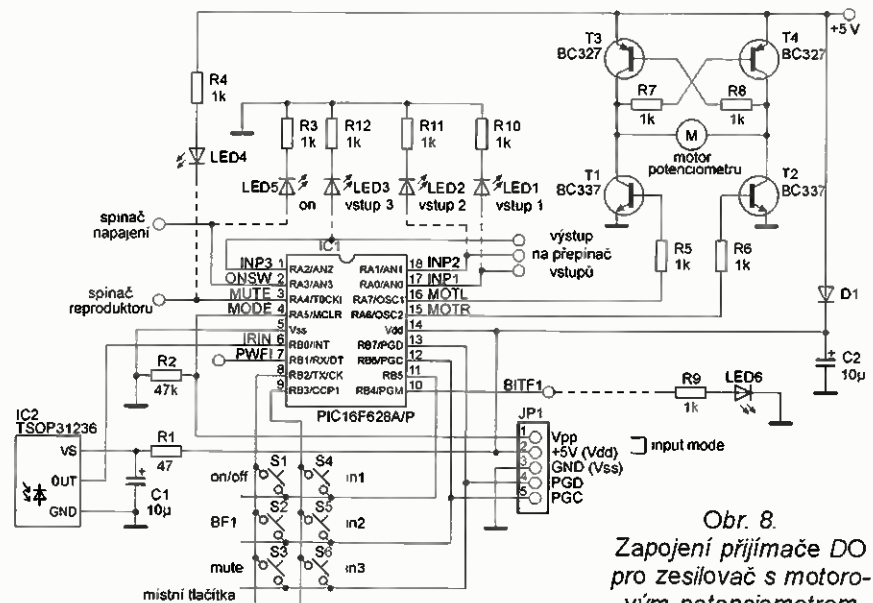

Obr. 8. Zapojení přijímače DO pro zesilovač s motorovým potenciometrem

open drain, s otevřeným kolektorem.) Tímto výstupem lze ovládat relé pro připojení reproduktoru nebo spínač mute, je-li jím zesilovač vybaven. Pokud signál PWFI přejde do log. 0, když je zesilovač zapnut, uloží se stav do EEPROM a zesilovač se vypne. Tento případ může nastat např. tehdy, když zesilovač vypneme hlavním síťovým spínačem nebo „vytažením ze zdi“ a mikrokontrolér je napájen z filtračních kondenzátorů zdroje. Vhodné obvody generující signál PWFI popíšu na konci článku. Nebudete-li signál PWFI využívat, nechte vstup nepřipojený (vnitřní pull-up) nebo ho připojte na Vdd.

Zvláštní odstavec je třeba věnovat přepínači vstupů. Klasické přepínání vstupů 1 z n u zesilovače k PC nevyhoví. Většinou chceme slyšet zvuky generované počítačem a k nim si třeba pustit hudbu z nějakého jiného zdroje – přenosného přehrávače, mobilního telefonu, TV, FM tuneru... Proto jsem program napsal tak, že přepínač vstupů může pracovat ve dvou režimech. Pokud je na vstupu MODE (vývod RA5) log. 0, přepínač vstupů pracuje klasickým způsobem – vždy je zapnut jen jeden vstup. Zvolíme-li např. vstup 2, vstupy 1 a 3 se odpojí. Pokud je na vstupu MODE log. 1, lze jednotlivé vstupy zapínat a vypínat nezávisle na sobě. V tomto případě ale musí být vhodným způsobem navržena i signálová část zesilovače, aby se signály směšovaly. Obvykle nelze spojit dva výstupy nf signálu s malou impedancí „natvrdo“ paralelně. Výsledný signál by byl pravděpodobně zkreslený, v krajním případě se může zdroj signálu poškodit. Log. 0 je na vstupu MODE zajištěna rezistorem R5. Pokud chceme vstupy zapínat nezávisle, stačí na ICSP konektoru nasadit na piny Vpp a Vdd zkratovací propojku.

Pravověrní hifišty budou vstupy přepínat relé, s dobrými výsledky lze

k přepínání použít i analogové spínače CMOS. Použití relé sice umožní zcela oddělit řídicí a signálovou část zesilovače, je však třeba použít speciální signálová relé, která dlouhodobě dobře spínají i při zanedbatelném proudu tekoucím kontakty.


Výstup na motor používá jednoduchý H-můstek s tranzistory T1 až T4. Pokud je na vývodech (výstupech) RA6 a RA7 log. 0, jsou všechny tranzistory uzavřeny a motor se netočí. Když se objeví např. na RA7 log. 1, sepne tranzistor T1 a přes R7 i tranzistor T4, a motor se roztáhne. Při log. 1 na RA6 sepnou tranzistory T2 a T3 a motor se točí na opačnou stranu. Programem musí být zajištěno, že se nikdy neobjeví log. 1 na obou výstupech RA6 a RA7 současně. Podle katalogového listu je napájecí proud motoru max. 100 mA, případně 150 mA v krajní poloze, kdy se protáhne třetí spojka. Při rozběhu může být odebíraný proud větší. U dvojitého potenciometru z obr. 7 jsem naměřil tyto proudy zhruba poloviční a rozběhový proud asi 250 mA. Proto je třeba použít tranzistory pro větší proud, např. BC327/337 nebo v SMD provedení BC807/817. Na konkrétním typu příliš nezáleží, tranzistory by však měly mít velký proudový zesilovací činitel (nejlépe větší jak 200). Uvedené zapojení H-můstku je jedno z nejjednodušších a je poměrně citlivé na odpor rezistorů R5 až R8. Odpor rezistorů musí být dostatečně malý, aby se tranzistory otevřely do saturace, odpor však nelze zmenšovat příliš. Alternativní zapojení H-můstku bude uvedeno v příští části.

Pro nedočkavce uvádím, že program pro vysílání a přijímač DO1 (zdrojový kód v assembleru a přeložený hex soubor pro programátor) je ke stažení na stránkách časopisu (www.aradio.cz) v záložce programy.

(Pokračování příště)

Dipól + reflektor nebo dipól + direktor (2)

Jindra Macoun, OK1VR

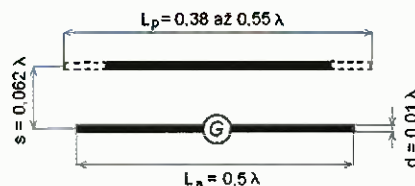

Obr. 1. Rozměry 2prvkové Yagiho antény

První část článku zobrazila rozměrové vztahy mezi dvěma variantami 2prvkové Yagiho antény. Tato část se podrobněji zabývá variantou **dipól-direktor (2YDD)** z hlediska minimální úrovně zpětného záření. Lze ji totiž uplatnit v některých provozních aplikacích na KV i VKV pásmech, zmíněných v závěru článku. K analýze elektrických vlastností se využilo anténních programů **4NEC-2** a **EZNEC 5+**. Dostatečné informace poskytne k této jednoduché anténě i neplacená, 20segmentová demoverze [1] programu **EZNEC 5+**, které se použilo k výpočtům elektrických parametrů, včetně vyzařovacích diagramů.

Vlastnosti i konstrukční popisy Yagiho antén dnes najdeme v desítkách odborných i radioamatérských článků a publikací, i na četných stránkách internetových. Obsáhle je uvádí přehled literatury k Yagiho anténám v populární knize Antennenbuch od A. Krischkeho, OE6AP [2]. Podrobněji se tam cituje z článku [3], kde se popisují údajně počítačově optimalizované rozměry (1993) vzácnější varianty „dipól-direktor“ na kmitočtech 10,12 - 14,15 - 18,10 - 21,20 - 24,94 a 28,50 MHz. S jednopalcovými prvky ($d = 25,4$ mm), délkou dipólů $0,49 \lambda$, délkou direktorů $0,46 \lambda$ a roztečí $0,15 \lambda$ se udává zisk $G \approx 4,8$ dBd (6,94 dBi), ČZZ ≈ 10 dB a „vyzařovací odpor“ $\approx 28 \Omega$ (jako impedance antény).

Podle uvedených rozměrů generuje EZNEC na pásmech (kmitočtech) – 10,12 MHz a 28,5 MHz tyto údaje: $G = 6,59$ dBi a 6,58 dBi, ČZZ = 6,45 dB a 3,04 dB, $Z_a = 26,9 \Omega + j30,2 \Omega$ a $32,7 \Omega + j13,6 \Omega$ a $\text{ČSV}_{50 \Omega} = 1,95$ a 2,7. Příčinou neshodných velikostí ČZZ, Z_a a ČSV při stejných rozměrech prvků a roztečí (vyjádřených ve vlnové délce), je různá štíhlost jednopalcových prvků (1'') na obou pásmech.

Neshoda některých parametrů se současnými výpočty je vysvětlitelná blíže nespecifikovanou „počítačovou optimalizační rozměry“.

Varianta dipól-direktor (2YDD) podrobněji

Původním záměrem naší práce bylo porovnání údajů, odečtených z graficky vyjádřených vztahů mezi rozměry a elektrickými parametry 2prvkové Yagiho antény (z roku 1953 [1]), vytištěných v 1. části, s výsledky současných počítačových simulací. Zatímco původní výpočty se řešily pomocí integrálních rovnic numericky, využívají dnešní výpočty metody momentů [4], pomocí současné výpočetní techniky.

Analýzována se varianta (odvozená z křivek stálých zisků a impedancí na obr. 3b v 1. části) s **proměnnou délkou (nenapájeného) pasivního prvku $L_p = 0,36$ až $0,55 \lambda$** a konstantní délkou napájeného (aktivního) prvku $L_a = 0,5 \lambda$, stálým průměrem obou prvků $d = 0,01 \lambda$ a se stálou, ale **optimální roztečí $s = 0,062 \lambda$** (obr. 1).

Průběhy na obr. 2, vypočtené **bod po bodu** demoverzí programu EZNEC, podrobněji objasnilly vztahy mezi **délkou pasivního prvku, ziskem, úrovní zpětného záření a vyzařovacími úhly** v obou rovinách – s roztečí i štíhlostí obou prvků jako neměnnými parametry.

Zobrazené lomené „křivky“ na obr. 2, příslušné ke „svislému řezu“ soustavou

křivek (na obr. 3b v 1. části) s optimální roztečí obou prvků $s/\lambda = 0,062$, průměrem prvků $d/\lambda = 0,01 \lambda$ a délkou $L_a = 0,5 \lambda$ jako parametry, jsou tak doplňující informací, která podrobněji popisuje vlastnosti této 2prvkové antény s **proměnnou délkou direktoru, který se postupným prodlužováním nakonec změní v reflektor**. Demoverze EZNECu počítá tyto závislosti bod po bodu, zatímco složitější (ale také volně šířený) program 4NEC-2 může proměnné rozměry i elektrické parametry nejen skenovat, ale i optimalizovat. Oba programy vycházejí ze stejného jádra NEC2.

Z obr. 2 je zřejmé:

- Prodlužováním pasivního prvku jako direktoru se nejprve dosáhne **výrazného minima zpětného záření** [$L_p = 0,448 \lambda$, ČZZ > -30 dB (!), platí pro $d = 0,01 \lambda$] a pak teprve maxima zisku ($G = 6,9$ dBi, resp. 4,75 dBd), prakticky shodného s obvykle uváděnými údaji (obr. 3a).

- Dalším prodlužováním direktoru se tyto parametry zhoršují, až se **anténa stane dvousměrnou** ($L_p = 0,473 \lambda$, se stejným ziskem v obou směrech (obr. 3b). Tuto zdánlivě překvapivou skutečnost působí relativně malý úhel záření (Φ_{3H}) v rovině H.

- Pak se již anténa mění ve variantu **dipól-reflektor (2YDR)** s maximálním ziskem 6,6 dBi, resp. 4,45 dBd a ČZZ = 9,8 dB při délce nenapájeného prvku – nyní již reflektoru $L_p > 0,5 \lambda$.

- Maximum zisku je nyní téměř shodné s minimální úrovní zpětného záření (ČZZ ≈ 10 dB), která však nemá úzkopásmový charakter jako u varianty dipól-direktor (obr. 3c). Rozměry varianty 2YDR proto nejsou kritické, takže vyhovují v širším pásmu. Optimálních hodnot se dosahuje s roztečí $s = 0,15 \lambda$.

- **Velmi malá úroveň zpětného záření (> -30 dB)**, i když v úzkém pásmu, je pozoruhodnou vlastností antény 2YDD, kterou je možné v některých aplikacích uplatnit.


Obr. 4a, b, c, vygenerované programem 4NEC-2 jsou pak prostorovým (3D), zdánlivě názornějším obrazem diagramů záření 3a, b, c.

Praktické aplikace antény 2YDD


Závěsná 2prvková směrovka na KV pásma

- Většina 2- až 3prvkových, zpravidla otočných Yagiho směrovek, provozovaných nejčastěji na pásmech 14 až 28 MHz pracuje se základním ziskem 4 až 6 dBd a zpětným zářením -10 až -20 dB, ovlivněnými výškou antény nad zemí.

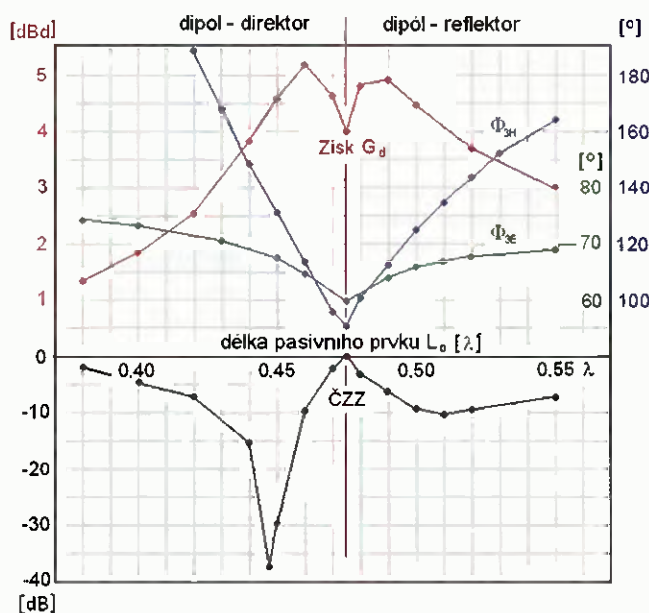
Podobně se bude chovat i 2YDD anténa zhotovená z drátových vodičů. S optimalizovanou malou roztečí $0,062 \lambda$



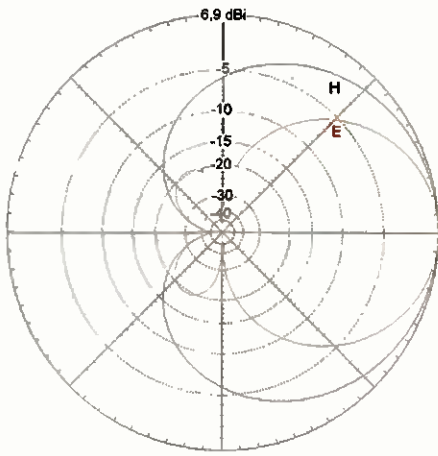
Obr. 2. Zisk G , činitel zpětného záření ČZZ a úhly záření Φ_{3E} a Φ_{3H} v závislosti na délce L_p/λ pasivního prvku – direktoru, resp. reflektoru u 2prvkové antény s konstantní délkou napájeného zářiče $L_a = 0,5 \lambda$, s konstantní roztečí prvků $s = 0,06 \lambda$ a průměrem d prvků $d = 0,01 \lambda$ (platí v podmínkách volného prostoru)





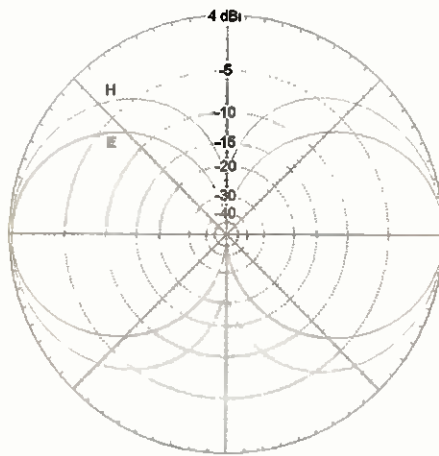
Obr. 3a. Diagramy záření 2prvkové varianty dipól-direktor, s minimálním ČZZ (>-30 dB), tj. při $L_p = 0,448 \lambda$ a $d = 0,01 \lambda$. K minimálnímu zpětnému záření dochází ve velmi úzkém rozměrovém a tedy i kmitočtovém pásmu



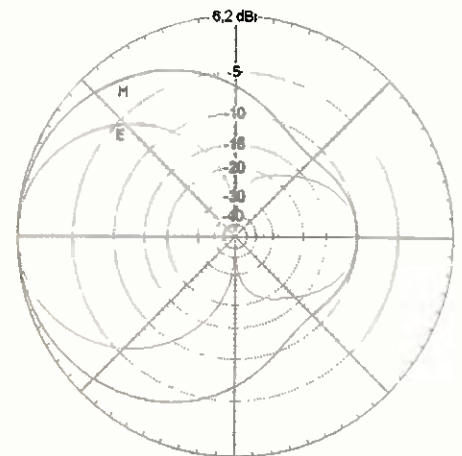Obr. 3b. Diagramy záření 2prvkové antény s ČZZ 0 dB mají při $L_p = 0,473 \lambda$ a $d = 0,01 \lambda$ již „osmičkový“ tvar. Anténa se stává dvousměrnou anténou se ziskem 4 dBi v protilehlých směrech (azimutech)



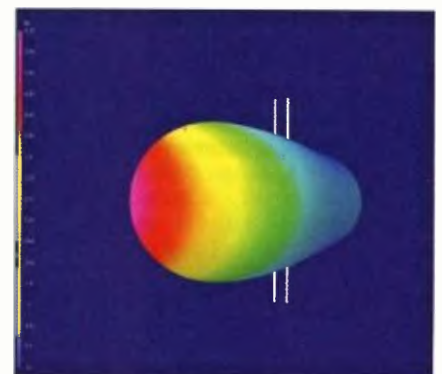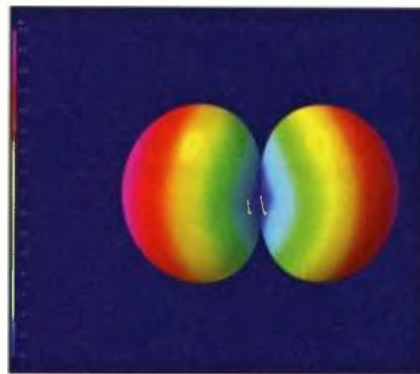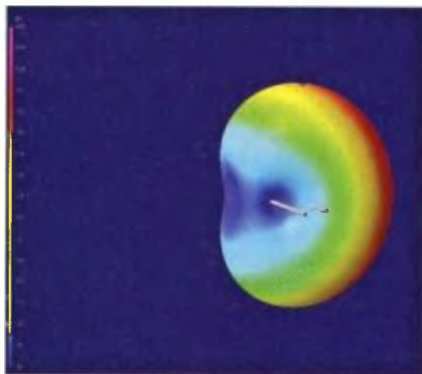Obr. 3c. Diagramy záření původní varianty dipól-direktor (2YDD) se změni ve variantu dipól-reflektor (2YDR) s minimem zpětného záření ČZZ ≈ 10 dB, prodlouží-li se délka nenapájeného – pasivního prvku L_p nad $0,5 \lambda$



Obr. 4a, b, c. Diagramy záření znázorněné na obr. 3a, b, c v pohledovém trojrozměrném zobrazení (3D) vygenerovaném programem 4NEC-2. Přesnější kvantitativní údaje však poskytují diagramy 2D. Přibližný odečet zisku a zpětného záření umožňují svislé „duhové“ stupnice s číselnými údaji v dB

(65 cm na 28 MHz, 130 cm na 14 MHz) mohou být upevněny mezi poměrně krátké rozpěrací nosníky a společně pak jako „dvoudrátový“ celek zavěšený stejně jako běžná drátová anténa tam, kde z různých důvodů nelze instalovat/provozovat klasickou otočnou směrovku (obr. 5).

S malým průměrem (kolem 2 mm, tj. $d = 0,0002 \lambda$) drátových vodičů je nutné výpočet elektrických vlastností závěsné drátové 2YDD antény na KV pásma opakovat. Do výpočtu je nutné zahrnout i vliv reálné země, která na KV pásmech vlastností antén vždy ovlivňuje. Těmito úkoly se bude zabývat 3. část článku.

Zaměřovací anténa na VKV

• Některé činnosti na VKV pásmech vyžadují rychlé a jednoznačné zaměření zdrojů vř signálů. Mohou to být skryté nepohyblivé vysílače („lišky“) v rádiovém orientačním běhu (ROB, ARDF) v pásmu 144 MHz, nebo živé cíle jako ptáci a jiná zvířata, „označená“ miniaturními rádiovými vysílači v pásmech 173 a 401 MHz, které umožňují jejich sledování a terénní lokalizaci [5, 6].

K zaměřování lze použít směrové „ostřejší“ víceprvkovou anténu, která poměrně přesně určí směr maxima. Jako mobilní/přenosná je však příliš rozměrná. Proto se obvykle používá anténa 3prvková se ziskem kolem 7 dBi, kdy se směr k maximum hledá/upřesňuje azimutálním „skenováním“. Zaměřování na jednoznač-

né a úhlově ostré minimum signálu by určení, resp. dohledání cíle usnadnilo.

• Tento způsob se může uplatnit i v rádiovém orientačním běhu (ROB), kde se často používá 2prvkových antén s fázovanými prvky typu HB9CV, resp. ZL spec. [7], s roztečí prvků $0,125 \lambda$, odvozeným z antény typu W8JK.

• Rozměrově malá 2YDD anténa se již osvědčila jako lehká skládací anténa při SOTA provozu na pásmu 144 MHz.


Poznámka k použité demoverzi programu EZNEC:

I s limitem 20 segmentů je v našem případě demoverze použitelná. Dokazují to křivky na obr. 2 sestavené z číselných údajů a grafických výstupů demoverze. Její využití je sice omezeno složitostí antén, ale i s 20 segmenty umožňuje s dostatečnou přesností simulovat a analyzovat 2prvkové antény včetně quadů a fázovaných antén typu W8JK, nebo ověřovat jednoduché vlastní „cvičné“ ná-

vrhy. Zjistíte, že modelování je zajímavé i poučné, navíc přináší mnoho užitečných zkušeností i rad o modelování, o vlastnostech a parametrech nejrůznějších antén z rozsáhlého manuálu, ale i z databáze desítek namodelovaných antén.

Literatura

- [1] www.ezrec.com
- [2] Kruschke, A.: Rothammels Antennenbuch. 12. vydání. DARC Verlag, Baunatal.
- [3] Orr, W., I.; Covan, S., D.: Beam Antenna Handbook. Radio Publications, Wilton, CT 1993.
- [4] www.uref.feec.vutbr.cz/~raida/.../index.php?...momentová metoda
- [5] Peške, L.: Kam letí ten čáp? ELEC-TUS 2001, str. 1, 2 a 58.
- [6] Peške, L.: Rádiový monitoring ptáků. PE-AR 11/2013, str. 1, 2 a 47.
- [7] <http://www.ok2bwn.cz/text/prijimace/SUPERFOX145.cze.pdf>

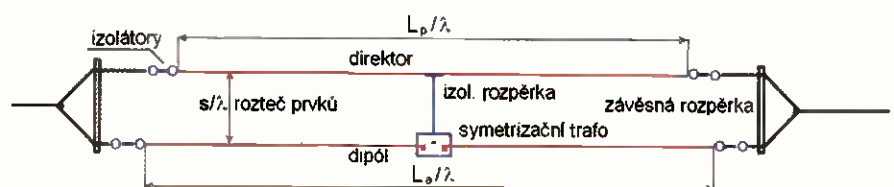


Obr. 5. Ideový náčrt závěsné 2YDD antény je nakreslen v poměrném měřítku. Experimentální uspořádání lze zjednodušit oky na koncích drátových prvků při použití nevodivých závěsných lan



ZE SVĚTA POČÍTAČŮ

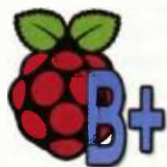Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.info




RASPBERRY PI B+

**VYLEPŠENÁ VERZE VARIANTY B
POPULÁRNÍHO POČÍTAČE**

O počítači *Raspberry Pi* vás informujeme průběžně již od roku 2012, kdy byl uveden na trh. V polovině loňského roku byla představena zdokonalená varianta jeho verze B pod názvem B+. Nejde o žádné převratné změny, přesto nejsou zanedbatelné a proto vás o nich chceme informovat. Cena modelu B+ zůstala stejná, jako u předchozí verze B (35 USD, u nás od 880 Kč).

Processor, RAM, OS

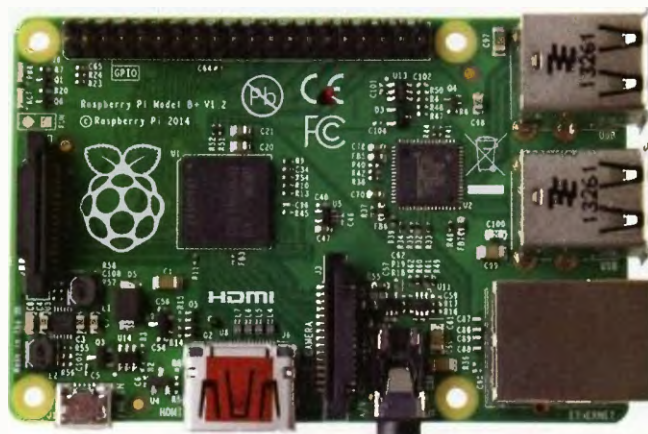Funkce počítače zůstala stejná, zůstal stejný i procesor BCM2835 a velikost RAM (512 MB). Z tohoto pohledu se tedy nezměnil ani výkon počítače. Nezměnilo se nic ani na použitelných operačních systémech (standardně *Raspbian* a *NOOBS* a jakýkoliv další linuxový systém, použitelný na předchozích typech).



GPIO

Rozhraní GPIO je to, co umožňuje připojovat k počítači další periférie, jako LCD, senzory, přídavné moduly ap. Zde došlo k výrazné změně – místo stávajících 26 vývodů je nyní k dispozici 40 vývodů, což výrazně zvyšuje možnosti využití počítače k nejrůznějším aplikacím. Je nutné mít na zřeteli,

Nové GPIO rozhraní Raspberry Pi B+ (J8)

Pin#			Pin#	
01	3.3v DC Power		DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1 . I2C)		OC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1 . I2C)		Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)		(TXD0) GPIO14	08
09	Ground		(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)		(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)		Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)		(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power		(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)		Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)		(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)		(I2C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05		Ground	30
31	GPIO06		GPIO12	32
33	GPIO13		Ground	34
35	GPIO19		GPIO16	36
37	GPIO26		GPIO20	38
39	Ground		GPIO21	40

Technické údaje Raspberry Pi B+

Čip	Broadcom BCM2835 SoC
CPU	700 MHz Low Power ARM1176JZ-F
Paměť RAM	512 MB SDRAM na 400 MHz
GPU	Dual Core VideoCore IV Multimedia Co-Processor
LAN	10/100 Ethernet RJ45 jack
USB	4x USB 2.0
Video výstup	HDMI, kompozitní RCA
Rozlišení	640x350 až 1920x1200 včetně 1080p, standardy PAL i NTSC
Audio výstup	vícekanálové HD audio přes HDMI, stereo přes 3,5 mm jack
Paměť	paměťová karta microSD
GPIO	40 vývodů
Další vývody	CSI-2 pro modul kamery, DSI pro displej
Napájení	5 V, 600 až 1800 mA přes konektor micro USB
Rozměry	85x56x17 mm

Raspberry Pi B

Raspberry Pi B+

Raspberry Pi B

Raspberry Pi B+


GPIO
USB Ports
A/V Ports
Camera
Micro USB
HDMI



SD Card



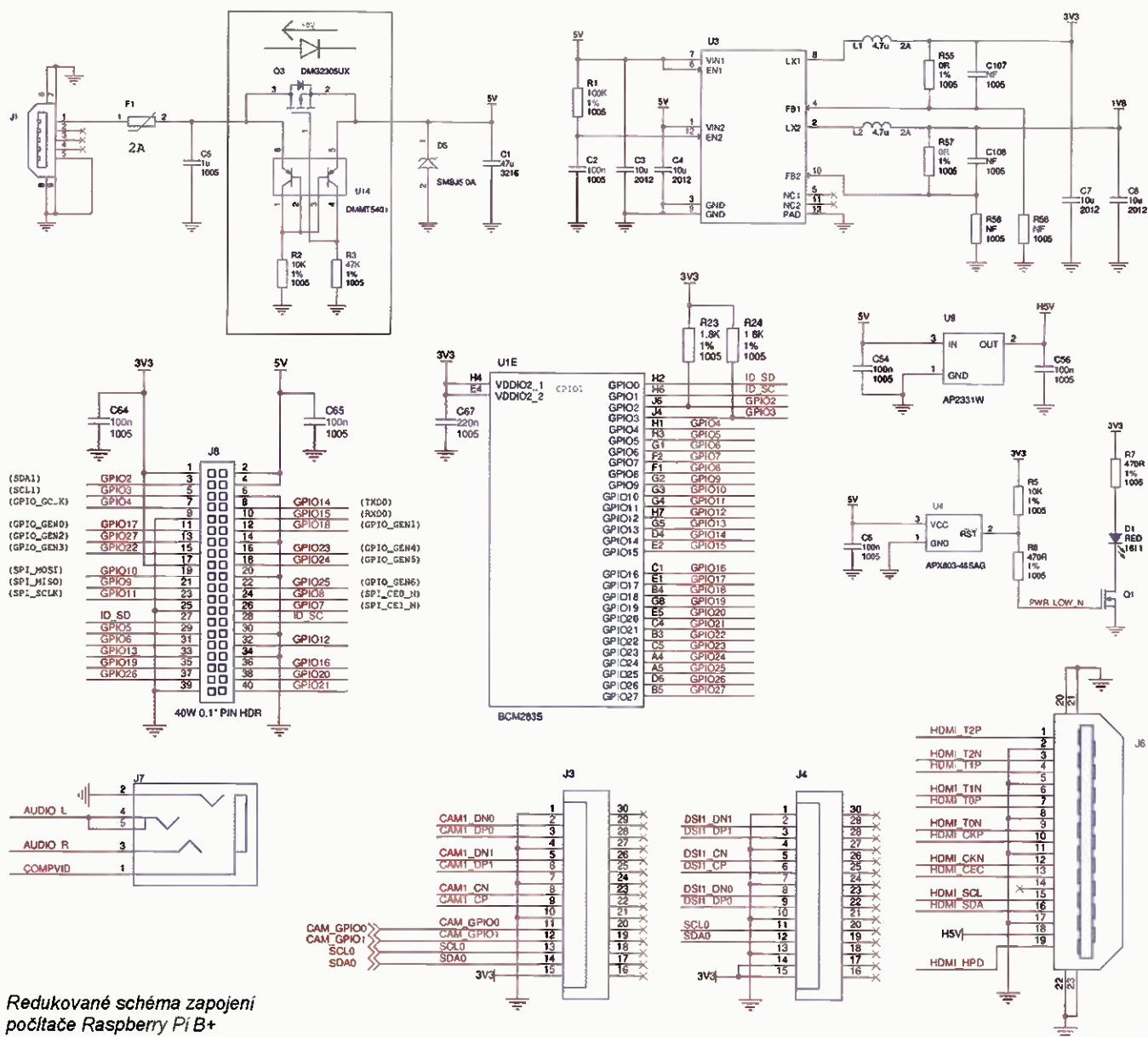Změny v konstrukčním provedení počítače Raspberry Pi B+ oproti předchozí variantě Raspberry Pi B



Redukované schéma zapojení počítače Raspberry Pi B+


že nový konektor není zcela kompatibilní s konektorem u modelu B a tudíž je nutné upravit dříve používané doplňky.

USB porty

Využití počítače rozšiřuje i zvýšení počtu portů USB ze 2 na 4. K portům USB se připojuje obvykle klávesnice, myš, WiFi adaptér, Bluetooth adaptér, takže dříve bylo často zapotřebí použít USB rozbočovač s vlastním napájením. Přesto je nutné při využívání USB portů určitá obezřetnost – celkově je povolený proudový odběr (všemi porty) maximálně 1,5 A, což neodpovídá normalizovaným 500 mA pro každý port.

Audio, video

Zůstal zachovaný port HDMI, zatímco dřívější konektor pro kompozitní výstup zmizel a kompozitní výstup je nyní přidán do kolíkového konektoru 3,5 mm (jack), ve kterém je také stereo audio výstup. Konektor musí být čtyřpólový (viz obrázek) a je nutné dávat pozor na to, že ne všechny prodávané kabely, opatřené tímto konektorem, jsou vhodné. Výrazně byla zvýšena kvalita audio výstupu. Nf zesilovač má nyní nízkosťmové napájení, zvyšující odstup signá-

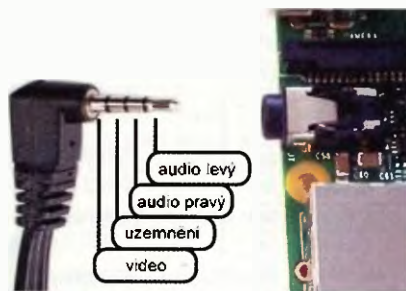

Čtyřpólový konektor AV

lu od šumu a kvalitu poslechu ve sluchátkách nebo připojených reproduktorech.

Paměťová karta

Zůstává funkce paměťové karty SD jako hlavního úložného média, ale místo dřívější karty v plné velikosti je použita karta *micro SD*. Změnil se proto i konektor pro kartu na spodní straně desky počítače, je menší a nepřečnickává mimo desku, karta do něj standardně „zavckne“ místo pouhého zasunutí.

Spotřeba

Výraznou změnou je snížení spotřeby počítače. Původní analogový regula-

tor byl nahrazen spínaným regulátorem a podle dosavadních zkušeností se zdá, že se spotřeba počítače snížila celkem až o 40%, což ponechává více energie pro periférie a doplňky, nebo snižuje nároky popř. zvyšuje výdrž při případném bateriovém napájení.

Další změny

Změnilo se rozmístění konektorů, takže jsou nyní jen na dvou stranách desky. K upevnění počítače jsou u modelu B+ na desce celkem čtyři otvory na rozdíl od předchozích dvou. Kvůli nepatrnému zmenšení rozměrů desky a jinému rozmístění konektorů nelze použít kryty (krabičky) na předchozí model B. Na trhu je ale dostatek typů na nové B+.

Vzhledem k zachované ceně je nový model *Raspberry Pi B+* jistě přínosem.

Odkazy


- <http://www.raspberrypi.org>
- <http://rpishop.cz>
- <http://www.raspi.cz>
- <http://raspberrypi.cz>

SW PRO SLEDOVÁNÍ SATELITŮ ORBITRON


Program *Orbitron* je satelitní sledovací software pro radioamatéry a pozorovatele satelitů. Mohou jej ale využít např. i profesionální meteorologové, provozovatelé satelitních spojů, zájemci o UFO nebo astrologové. *Orbitron* zobrazuje v libovolný okamžik polohu zvoleného satelitu (v reálném čase nebo v simulaci). Program je zdarma (za pohlednici). Program je zdarma (za pohlednici) a podle názoru tisíců uživatelů z celého světa bude pravděpodobně jedním z nejlepších programů svého druhu.

Program *Orbitron* je postaven na předpovědním modelu *NORAD SGP4/SDP4* od *Dr. T. S. Kelso*, provozujícího web www.celestrak.com. Na tomto webu najdete také zdrojový kód programu v Turbo Pascalu a internetové odkazy na lidi, zajímající se o satelity. Data více než 20 000 různých satelitů mohou být načtena a kdykoliv aktualizována z různých zdrojů na Internetu (uvedených v nastavení programu). Všechny právě zvolené satelity mohou být sledovány současně, stejně lze sledovat i polohu Slunce a Měsíce. Ke každému sledovanému objektu je k dispozici množství poměrně detailních informací, lze si zapisovat i vlastní poznámky a software umí vypočítat i předpověď polohy (průletů nad stanovištěm) ve zvoleném časovém intervalu.

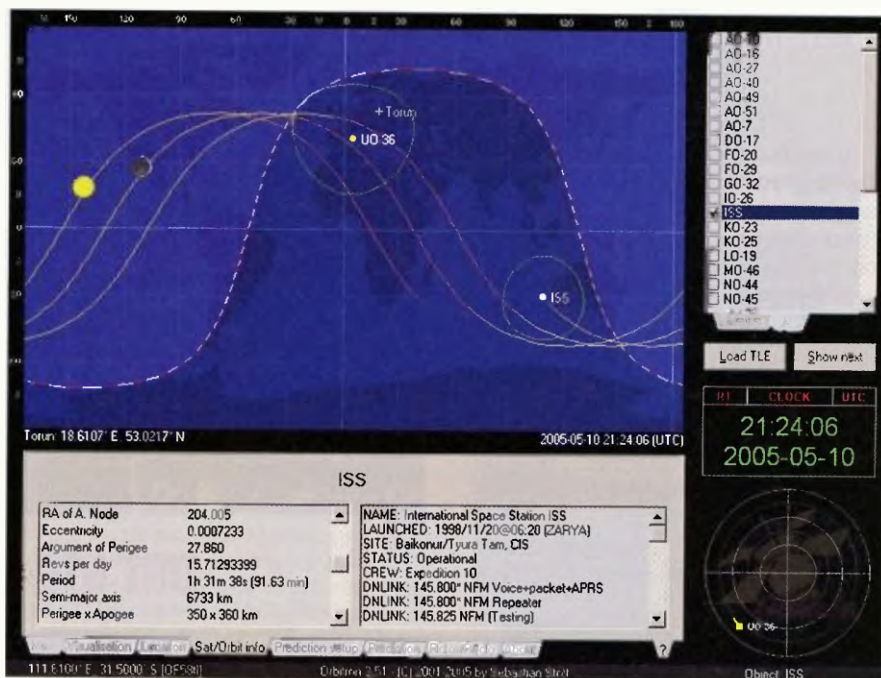Orbitron podporuje rozlišení obrazovky od 640x480 výše včetně celoobrazovkového zobrazení. Jsou k dispozici



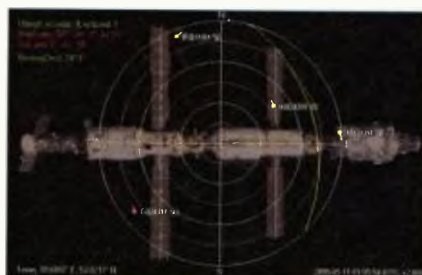Pracovní plocha programu Orbitron pro sledování satelitů



Zobrazení sledovaných satelitů na „radaru“


ci dvě základní zobrazení – dráhy satelitů a aktuální poloha na podkladu mapy světa (v souřadnicích zeměpisné délky a šířky) a totéž při pohledu na oblohu, tzv. „radar“, tj. v souřadnicích azimut a elevace. Podkladová mapa je volitelná z několika variant (obrysová, fyzikál-

ní, noční, jednobarevná ap.) a lze použít i vlastní mapu.

Program obsahuje nejen databázi satelitů, ale i databázi radiových kmitočtů, které satelity používají, a databázi měst světa a jejich zeměpisných souřadnic. Pro radioamatéry i ostatní pozorovatele je zabudována podpora motorového natáčení (nebo teleskopu) pro zaměření na zvolený satelit a jeho sledování v reálném čase. Údaje přesného času si program synchronizuje z Internetu.

V *Nastavení* programu lze volit reálný čas/simulaci, nastavit čas, zobrazované údaje, mapu, vlastní polohu, aktualizaci parametrů dráhy satelitů, akustické upozorňování na průlety zvolených satelitů, a celé nastavení se dá uložit jako profil do samostatného souboru. Kdykoliv můžete vyvolat i poměrně podrobnou nápovědu, která je k dispozici i v češtině.

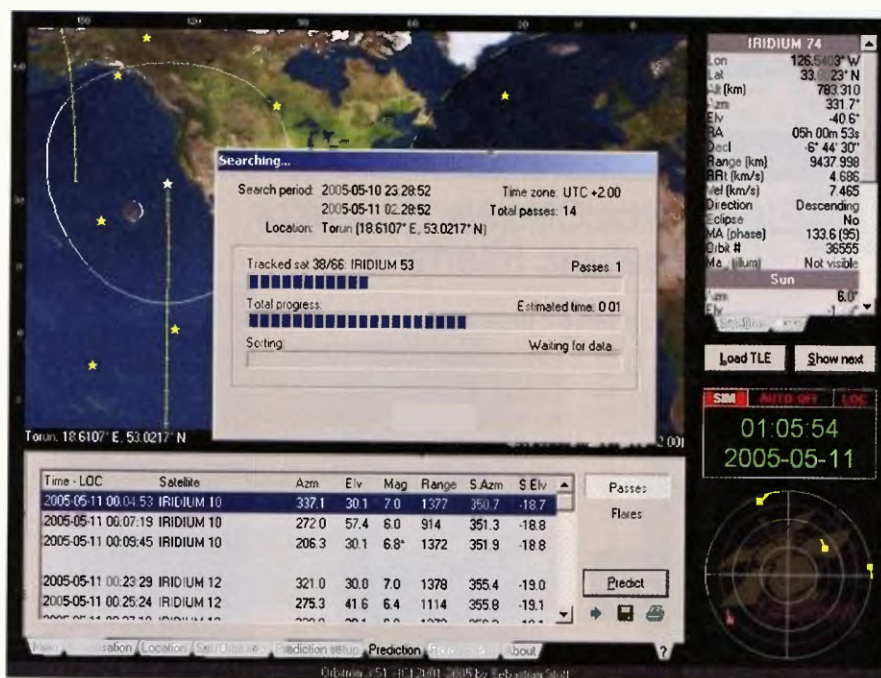Program *Orbitron* polského autora *Sebastiana Stoffa* je k bezplatnému stažení na jeho webu <http://www.stoff.pl>.



Program Orbitron umí vypočítat i predikci průletů satelitů a simulovat jejich pohyb

Odkazy

- <http://www.space-track.org>
- <http://www.celestrak.com>
- <http://centaur.sstl.co.uk/SSHP/>
- <http://www.satobs.org/satintro.html>
- <http://www.iss-tracking.de>
- <http://www.heavens-above.com>
- <http://www.amsat.org>
- <http://www.hobbyspace.com>
- <http://www.nightskyinfo.com>
- <http://spaceflight.nasa.gov>
- <http://octopus.gma.org/surfing/satellites/>
- <http://www.inetdaemon.com/tutorials/satellite>

MINIATURNÍ POČÍTAČ CuBOX-i

Izraelská společnost *SolidRun* představila před nějakou dobou novou generaci vlastních miniaturních počítačů s pasivním chlazením *CuBox-i*. Počítač má tvar červené nebo černé „kostky“ o rozměrech 55x55x42 mm a k dispozici je několik variant, lišících se použitým hardwarem. Základní model původně používal operační systém *Android* (případně jiný *Linux*, který si uživatel sám nainstaluje na kartu *micro SD*). V novějších variantách, specializovaných jako multimediální centrum, se začal používat nenáročný operační systém *OpenELEC*, určený jednoúčelově ke spuštění populárního multime-



Miniaturní počítač CuBox

diálního softwaru *XBMC* (který se nyní přejmenoval na *Kodi*).

Základní varianta počítače obsahovala jednojádrový procesor ARM 1 GHz Cortex-A9, paměť RAM 512 MB DDR3 a grafiku Vivante GC880 3D s podporou OpenGL a ES 1.1 a 2.0.

V nejvýkonnější variantě má pod názvem *Cubox-i4 Pro* čtyřjádrový procesor 1 GHz, paměť RAM 2 GB a kompletní konektivitu včetně gigabitového Ethernetu, rozhraní eSata 3 Gb/s, vestavěné *WiFi* s *Bluetooth* a dálkové IR ovládání. Připojí se snadno do domácí počítačové sítě a k Internetu a lze s ním přehrávat multimediální obsah přímo do TV. Pro obrazový výstup má HDMI 1.4 s podporou 3D, zvuk má optický výstup S/PDIF. Na krabičce je ještě dvojice konektorů USB a jeden konektor *micro USB*. Nejlevnější varianta počítače *CuBox* stála 45 USD, ta současně nejvýkonnější stojí asi 120 USD.





DGT GTD & TO-DO List

Getting Things Done (často zkracováno na *GTD*) patří v současné době mezi populární metody organizace práce. Metodu vytvořil americký kouč David Allen a popsal ji ve stejnojmenné knize. *GTD* se orientuje se především na kroky spojené s řízením pracovního procesu. Protože mozek člověka není podle autora primárně uzpůsoben tomu, aby si pamatoval a připomínal úkoly, schůzky a všechny závazky, doporučuje vytvořit si externí systém různých druhů seznamů, které následně poslouží jako připomenutí. Člověk se tedy nemusí věnovat tomu, aby si vzpomněl na to, co má dělat, ale může využít plně kapacity mozku, aby se soustředil na provedení úkolu. Aplikace *DGT GTD* pro operační systém *Android* je navržena jako nástroj pro realizaci výše uvedené metody – je to takový sofistikovaný osobní manažer úkolů, termínů, závazků, projektů ad. Aplikace je zdarma v e-shopu <http://play.google.com/store/apps/details?id=com.dg.gtd.android.lite> (1,9 MB).

DC/AC VIRTUAL LAB <http://www.dcaclab.com>

Webová aplikace simulátoru elektronických obvodů. Zapojování obvodů je zobrazováno velmi realisticky se skutečnými součástkami, nikoliv pouze schématickými značkami. Dají se zde provádět prakticky veškeré základní pokusy z elektrotechniky a elektroniky s obvody se stejným proudem a střídaným proudem se stejnými možnostmi, jako při reálných zapojeních, tj. i s měřením všech veličin a změnou součástek i zapojení. Sestavené obvody lze snadno sdílet s přáteli po Internetu. Je to pěkně udělané, vhodné obzvláště pro školy (existuje i offline verze), ale není to zadarmo.

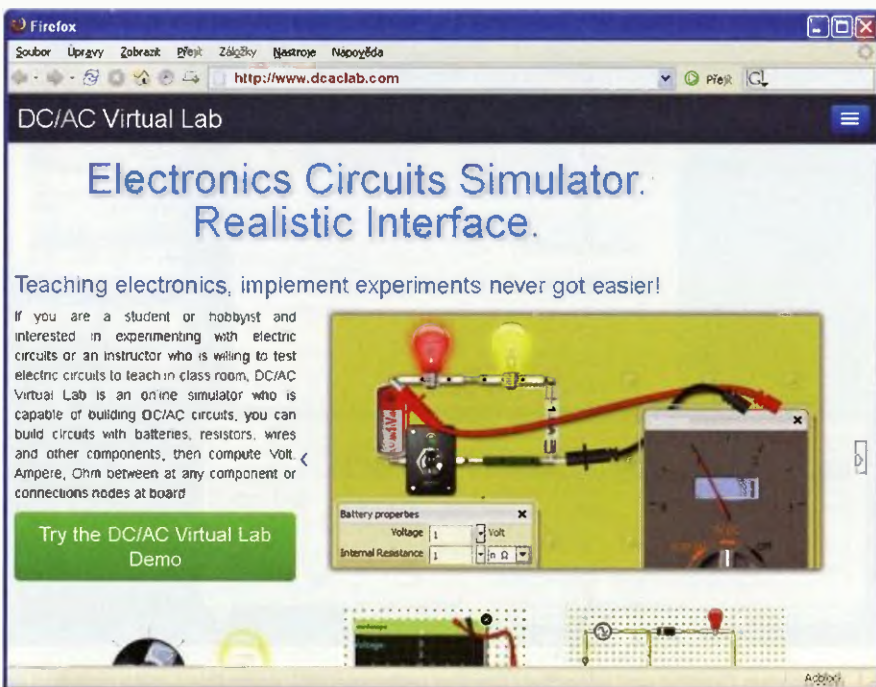

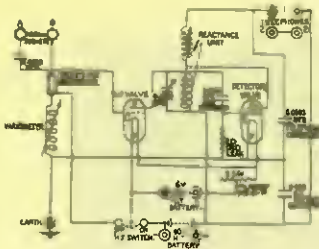

RÁDIO „HISTORIE“

GDO Orion 1196/S

Luboš Matyásek, OK1ACP; ok1acp@seznam.cz

Toto je poslední generátor a sací měřič, který vlastním a dosud nebyl popsán (obr. 1 až 3). Na webu je obsáhlý popis, ale bohužel v maďarštině a dokoce i schéma jsem musel překreslit (obr. 4), aby bylo možné je publikovat.

Tento přístroj vyráběla firma Orion v Budapešti, má výrobní číslo No: 1081 a byl vyroben v roce 1968. Napájení je přes síťový transformátor s primárním vinutím 120/220 V, sekundárním 3 V pro žhavení přímo žhavené pentody 3A4 (DL193), která je zapojena jako dioda pro usměrnění anodového napětí a 6,3 V pro EC92. Tato vf trioda byla v pozdějších sériích nahrazena pentodou 6AK5 (6F32), zapojenou jako trioda, a pro usměrnění byla použita křemíková dioda, zapojená anodou na zem;

usměrněné napětí pro oscilátor má 135 V. Na dolním paně u jsou 3 zdičky, spodní pro připojení laděného obvodu pro sací měření, prostřední zem a horní pro absorpční měření. Připojení k síti je indikováno doutnavkou. Ladící kondenzátor má kapacitu 2x 400 pF a k nastavení oscilátoru před bod oscilace slouží potenciometr 50 kΩ.

Před několika lety jsem si dovolil i tento přístroj poněkud vylepšit. Napájení transformátorem jsem nechal původní, ale k indikaci připojení k síti jsem instaloval LED




Obr. 1. Celkový pohled na GDO Orion




Obr. 2 a 3. Dva pohledy dovnitř

diodu, ovšem nejzásadnější úprava je ve změně vf indikačního obvodu s tranzistorovým zesilovačem, který jsem už použil při úpravě GDO TESLA (viz ELECTUS 2007, str. 55). Po této úpravě (obr. 10) je

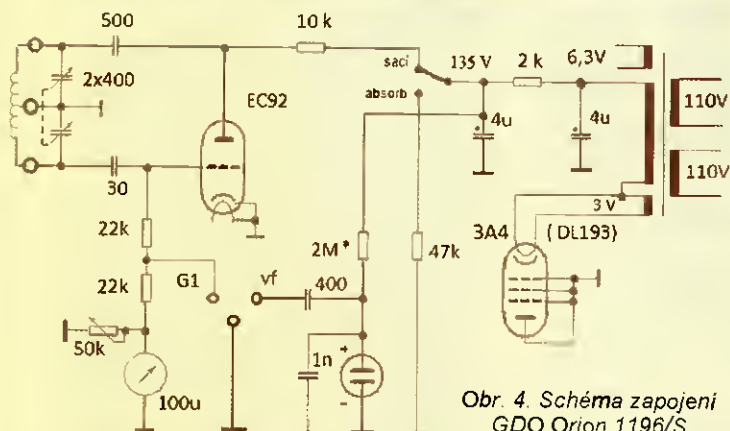

Obr. 4. Schéma zapojení GDO Orion 1196/S

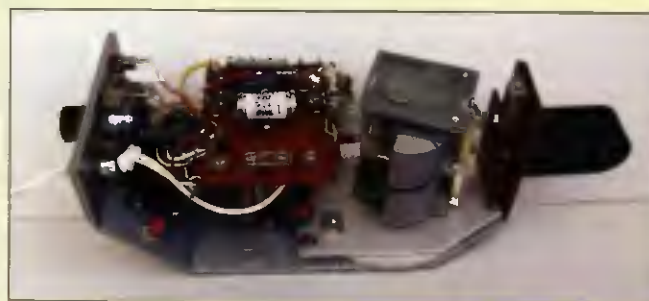


Obr. 5. Sada výměnných cívek



Obr. 6. Cívka 0,1 - 0,38 MHz



Obr. 7 a 8. Přípravky pro měření externích L a C

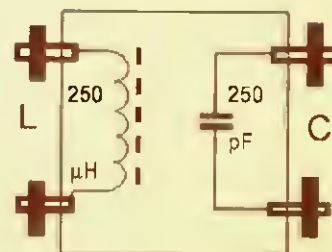

Obr. 9. Schéma zapojení přípravku pro měření externích L a C ke GDO Orion

Emile Berliner, známý, neznámý

Ing. Jan Lexa

Polovina předminulého století byla jakýmsi mezníkem mezi starými způsoby lidské komunikace na větší vzdálenosti a pomalu se rodícími technickými vymoženostmi, jako je telefon, záznam zvuku apod. Nejčastěji jsou citována jména jako Edison, Bell, Watson, ale už méně jména vynálezců jako Page, Weber, Manzetti, Reis a Berliner. O tom posledně jmenovaném bude v tomto článku popsáno, jak i on přispěl k nové éře telefonie a záznamu zvuku. Pokroky v telefonii pak inspirovaly další „koumáky“, kteří začali natahovat suchozemské a pokládat podmořské kabely mezi kontinenty, aby se telefonie mohla dále rozvíjet a využívat.

Mikrofon

Emile Berliner (obr. 1) se narodil v Německu r. 1851 jako třinácté dítě v rodině obchodníka. Nejdříve pracoval jako tiskař a později jako prodáváč v textilním obchodě. Jeho nadání něco nového vymýšlet se vzápětí projevilo v návrhu nového tkalcovského stavu. Aby unikl vojenské službě, emigroval r. 1870 do Spojených států, kde se jeho zájem soustředil na elektrická zařízení a záznam zvuku, takže strávil mnoho času v knihovně Cooper institutu. Záhy se přesouvá do New Yorku, aby se seznámil s technikou kolem telefonu Alexandra G. Bella a s Edisonovým fonografem.

V létě r. 1876 byla ke stému výročí americké revoluce otevřena ve Filadelfii jubilejní výstava, kde Graham Bell (obr. 2) předvedl svůj telefon s elektromagnetickým mikrofonem a s elektromagnetickým sluchátkem na druhém konci vedení. Předváděná kvalita přenášeného hlasu byla však špatná a hlas ve sluchátku velmi slabý. Použití na větší vzdálenosti bez zesílení bylo nemožné. Přijímač (sluchátko) bylo dobré, ale vysílač (mikrofon) bohužel ne. Toho si všiml i Berliner, který si ve Washingtonu zařídil malý byt jako vývojovou laboratoř, kde se soustředil na zdokonalování mikrofonu, který by byl použitelný i na větší vzdálenosti. Do té doby ještě neznámému Berlinerovi se posléze podařilo, že vyvinul mikrofon bez elektromagnetu, ale elektrický proud se v obvodu se sluchátkem měnil v závislosti na měnícím se odporu uhlíkových částic ovlivněných tlakem zvukových vln za membránou (obr. 3).

Nutno podotknout, že stejným směrem vývoje uhlíkového mikrofonu šel i Edison. Byl to svým způsobem převratný vynález, který se udržel přes polovinu dvacátého

století, než přišly např. piezoelektrické mikrofony a další. Mikrofon musel být napájen baterií zapojenou s ním v sérii. Uhlíkový mikrofon se uplatňoval hlavně ve všeobecné telefonii, protože byl i výrobně levný. Každopádně to neznamená, že Bellův elektromagnetický princip zanikl, naopak na tomto principu byly vyvinuty kvalitní mikrofony pro použití v rozhlasu a všude tam, kde uhlíkový mikrofon nemohl dosáhnout větší citlivosti a přenášet celé slyšitelné zvukové spektrum bez zkreslení. Bell Berlinerovi (ne Edisonvi) za patent na uhlíkový mikrofon r. 1878 zaplatil 50 000 dolarů a Berliner pak ještě šest let pracoval pro Bell Telephone Company (BTC) v Bostonu. K nelibosti a zklamání Berlinerera a po řadě soudních tahanic byl nakonec vynález uhlíkového mikrofonu r. 1892 přiklepnut T. Edisonvi.

Rok předtím uvedly noviny The New York Times prohlášení Bellova vedoucího pracovníka Benthuyseena: „Myšlenka pře-



Obr. 1 Emile Berliner se svými mikrofony



Obr. 2 Graham Bell předvádí svůj telefon

nášení řeči s proměnným proudem mezi dvěma kontakty, který je modulován zvukovými vlnami, bylo běžně známo v některých obvodech, které byly zveřejněny už v roce 1854, tedy řadu let před Berlinerem nebo Edisonem.

Ale ani Bell to neměl nijak lehké s uznáním jeho telefonu jako prvního. Do boje proti němu se zapojili např. vynálezci Italové Meucci, Manzetti a Američan Gray. Tvrdili, že jim nápad ukradl, když navštívoval jejich laboratoře. Prvenství Bellovi bylo přiznáno až v roce 2002 kanadským parlamentem (což mu bylo již jedno).

Vynálezci mikrofonu byla v té době celá řada s různými principy, jak zvukem ovládat změny proudu v obvodu. Např. Elisha Gray přišel r. 1876 s kapalinovým mikrofonem, kde se jehla upevněná na membráně ponořovala do vodivého roztoku, tím se měnil odpor a i proud v obvodu. Něco jako sluchátko už r. 1837 předvedl Američan



Obr. 3 Řez uhlíkovým mikrofonem E. Berlinerera

citlivost indikace rezonance ve zkoušeném laděném obvodu taková, že jde ručička měřidla na doraz už při vzdálenosti cívky GDO od LC obvodu 2 cm. V průběhu předchozího používání došlo i k výměně měřidla 100 μ A naším výrobkem METRA (původně anténní indikátor z radiostanice RM31).


Rozměry GDO udané v manuálu jsou 200 x 85 x 75 mm a hmotnost 1,35 kg.

Navíc jsou k dispozici v rozměrech výměnných cívek přípravy pro připojení vnější cívky nebo kondenzátoru, které se dají upevnit do šroubovacích svorek. Uvnitř je na jedny svorky připojena cívka o indukčnosti 250 μ H a na druhé kapacita 250 pF (obr. 7 až 9).

Tab. 1. Frekvenční rozsahy GDO v MHz

1	0,1 – 0,38
2	0,38 – 1,6
3	1,6 – 5,5
4	5,5 – 20
5	20 – 80
6	80 – 200

Obr. 10. Úprava indikačního obvodu

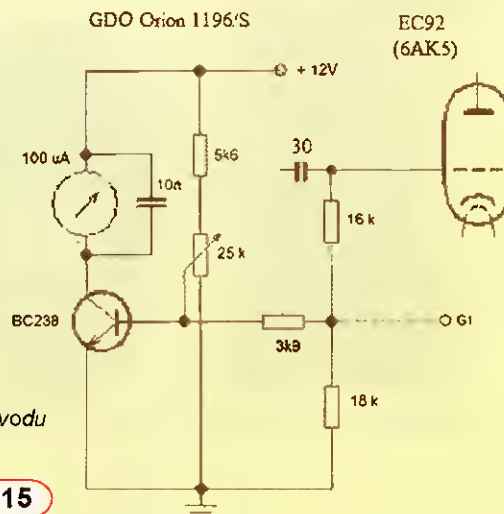




Obr. 4. Patentová přihláška na spirálovitý záznam zvuku

G. Page, když na magnet ve tvaru podkovy navinul cívku a pouštěl do ní střídavě proud, což vydávalo jakýsi zvuk. Zkrátka, najít prapůvod telefonu není tak jednoduché. Nicméně po roce 1876 se začíná telefon e prudce rozvíjet hlavně díky myšlence zavedení telefonních ústředěn navržené maďarským vynálezcem T. Puskásem, který v té době pracoval u Edisona. Vynálezá se ale dál i na poli, jak zaznamenat zvuk na médium, které by se mohlo masově kopírovat, a i do toho se Berliner vrhá.

Fonograf, gramofon a RCA Victor

Jak známo, autorem prvního záznamového zařízení s názvem fonograf je Thomas Edison. K záznamu použil váleček pokrytý cínovou fólií, do které se jehlou vryl zvukový záznam, který však bylo možno přehrát jen jednou. Graham Bell jeho přístroj zdokonalil tím, že jehla ryla zvuk do voskového válečku, který bylo možné přehrát vícekrát, a přístroj dostal název gramofon. Záznam na válečku však nebyl vhodný pro masovou výrobu. Záznamy byly z počátku hloubkové a později, až dodnes, stranové. V té době se Berliner z Bellových závodů vrací do washingtonské laboratoře na Columbia Street a pracuje na svém vlastním typu gramofonu (mimo zdokonalování telefonie pro BTC), který patentoval r. 1887 a veřejnosti byl odhalen až r. 1888 ve Franklinově institutu ve Filadelfii. Histo-

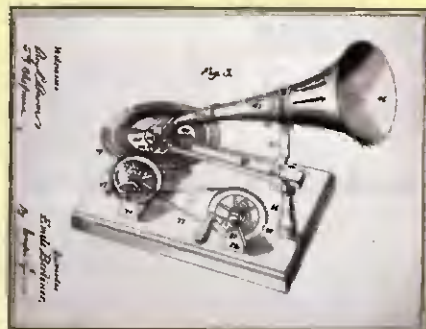

Obr. 5. Patent na Berlinerův gramofon

rický průlom tkvěl v tom, že se zvukový záznam spirálovitě vyrýval na plochou kruhovou zinkovou desku, která se dala zkopírovat na jakousi raznici a pak s její pomocí lisovat gramofonové desky (obr. 4, 5).

Berlinerovi bylo v té době 37 let a už byl také „pinohodnotným“ Američanem. O jeho zatím primitivní gramodesky byl zvláště mezi hudebníky velký zájem a nastal čas k založení The United State Gramophone Company spolu s několika přáteli r. 1893. Za dva roky na to byla s podporou 25 000 dolarů, poskytnutě řadou podnikatelů, založena firma Berliner Gramophone Company (Filadelfie), kde byl Berliner jen minoritním podílníkem, přičemž jeho patenty přešly na tuto společnost. O reklamu a marketing se starala firma Seaman National Gramophone (New York). Jeho ručně poháněný gramofon se ale brzy stal téměř neprodejný a zisky klesaly. Do gramofonů se tedy začaly montovat klíčky natáčené pérové „motory“ dodávané firmou Eldridge R. Johnson of Camden (obr. 6). Jen v letech 1896 až 1900 jich bylo vyrobeno na 25 000 ks. Gramofon s klíčkou se používal až do druhé světové války.

Na začátku r. 1900 udělali na Berlinerův jakýsi podraz, když Seaman National Gramophone uzavřela smlouvu s American Gramophone and Columbia Phonograph, kteří vyráběli gramofon „Zonograph“ levněji než Berlinerův gramofon. Seaman dokonce zařídil soudní cestou zákaz prodávat gramofony Berliner Gramophone na území Spojených států. Na to se Berliner přesouvá do Montrealu v Kanadě a rozjíždí tam masovou výrobu. Jeho patenty jsou uznány v mnoha evropských státech, kde jsou i pobočky, a také v Londýně staví svoji továrnu. Na gramodeskách, kde byla původně značka Berliner Gram-O-phone Company (obr. 7), se od léta r. 1900 již objevuje



Obr. 7. Gram-O-phone, záznam koncertu



Obr. 8. Věhlasná RCA Victor

pes Nipper, jak poslouchá hlas svého pána. Psa Nipper nakreslil francouz F. Barraud a zůstal na deskách dlouhých 70 let (obr. 8). Ještě v roce 1900 se vyrobilo 2000 desek, ale další rok již 2 miliony. Postavila se nahrávací studia a vyráběly se různé modely gramofonů jako Model A, Model B, C, Model E, The Ideal, The Bijou, The Grand a později The Victrola. Šelakové desky měly průměr 18 cm, 25,5 cm a 30 cm a staly se standardem. První desky byly vyryty jen na jedné straně, přičemž na druhé byla nálepka se psem. Teprve od r. 1908 jsou desky nahrávány oboustranně. Po válce se firma velmi rozrostla a stala se nejmodernější továrnou v Montrealu. Roku 1924 jejich firmu kupuje Victor Talking Machine Company of Camden v New Jersey, ze štítku mizí sice jméno Berliner, ale ten zůstává podílníkem. Tato nová firma pak r. 1929 fúzuje s RCA a vzniká firma pod názvem RCA Victor (obr. 8).



Obr. 6. Gramofon vybavený péroým „motorem“ s klíčkou



Obr. 9. Berlinerova helikoptéra s Josephinou Berliner r. 1920

Technika SSB na VKV před 50 léty

Pavel Šír, OK1AIY; ok1aiy@comanet.cz

(Pokračování)




Obr. 36. Pohled shora na odkrytý transceiver pro pásmo 2 m z r. 1972. Červenou šipkou je označen gelový akumulátor

Ještě několik poznámek ke konstrukci a dokumentaci

Z obr. 36 je patrné, že do 2m tranzistorového transceiveru se vměstnal i „gelový“ akumulátor. Dva články 6 V/1/4 Ah od firmy „Sonnenschein“ už v provedení, jak je dnes známe, byla tenkrát novinka a hezká byla i cena (130 marek je ale třeba přepočítat; netuším, kolik to v polovině sedmdesátých let bylo). Na krátkodobý provoz to tenkrát stačilo, pro větší závod byl připojen paralelně vnější zdroj 13,6 V. (Současné typy akumulátorů dovolují U_{max} při nabitém stavu až 14,5 V.) Napájení bylo společné i pro všechny připojené transvertory. Důležité obvody v zapojení měly svoje samostatné stabilizátory na nižší napětí. Čtenář si možná povšimne, že tu nikde nejsou stabilizátory typu 78... Důvod je jednoduchý. Tenkrát ještě nebyly, řešilo se to Zenerovou diodou v bázi tranzistoru zablokovanou elektrolytickým kondenzátorem a ještě dalším, např. keramickým kondenzátorem.


Tenkrát to plně vyhovovalo, dnes pro vyšší pásma je požadavek lepší stabilizace, což moderní typy stabilizátorů (např. Low Drop s úbytkem napětí jen kolem 1 V) zaručují.

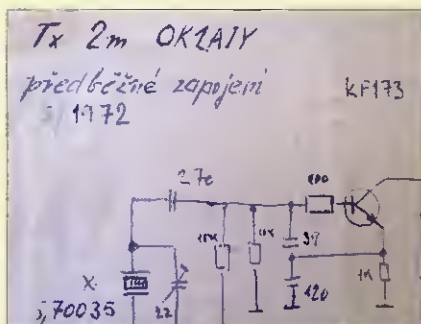Obr. 38. Detail ze schématu zapojení vysílače transceiveru (dole)



Bohužel, od elektronického vysílače, který jsme popisovali v našem seriálu, se nedochovalo podrobné schéma. Složku s pracovní dokumentací jsem neuvážene někomu půjčil na okopírování. Za týden jsem už nevěděl, komu, za další měsíc, co, a později, že vůbec něco. Popisované úpravy jsou tedy až z pozdější doby. To

VŠECHNY ODOPORY JSOU 10kΩ, TOLERANCE VŠECH SOUČÁSTEK JE 5%

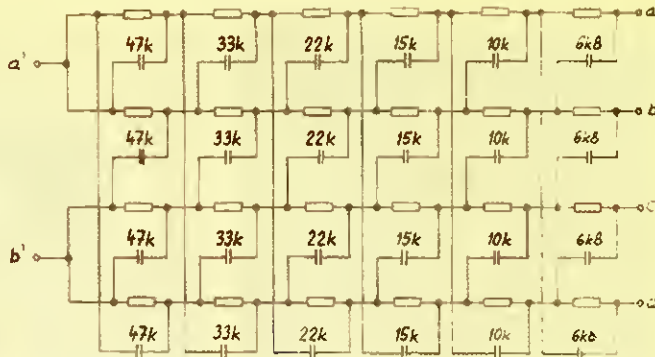

Obr. 35. Tímto schématem zapojení nf fázovače pro budič SSB se ještě vracíme k předchozí části našeho seriálu; viz obr. 33 v PE-AR 1/2015, s. 40 (v označení kondenzátoru k = nF)



Obr. 37. Schéma zapojení transceiveru pro 2 m zabírá téměř celý kuchyňský stůl. Do tak složitých konstrukcí se radioamatéři počátkem 70. let minulého století používali...

se dnes už nikomu nestane. konstruktéři ukládají (a zálohují) údaje do počítačů, kde jsou v bezpečí a snadno dohledatelné.

Od tranzistorového transceiveru jsem kompletní schéma včas nakreslil. (V rozloženém stavu zabere více než polovinu plochy kuchyňského stolu, obr. 37) Nikdy nebylo potřeba...

Současným pohledem čtenář usoudí, že použít zde popsané konstrukce jako příklad již opravdu nelze. Použijte to tedy jako „odstrašující příklad“. Vždyť ten drahocenný čas mohl být využit i jinak. Třeba hrou golfu, těch několik desítek let počkat a nyní to za pár babek koupit. Všichni, kteří tou trnitou cestou prošli, vám ale potvrdí, že „dobry pocit“ se kupuje těžko...

V našem vyprávění o technice SSB na VKV před 50 léty jsme už trochu pokročili v čase, proto od příště poopravíme titulky.

(Pokračování)

Helikoptéra (Gyrocopter)

Berliner zřejmě měl už dost gramofonů a desek, tak se pustil i do leteckého oboru a začíná vymýšlet stroj, který by startoval vertikálně. Spolu se synem Henrym skutečně vyvinul úspěšnou helikoptéru, která poprvé vzlétla r. 1909 (obr. 9). Helikoptéra (původně gyrocopter) měla dva rotory, které se otáčely proti sobě. Mohla manévrovat všemi směry a dopřednou rychlost měla kolem 65 km/h. Za vyvinutí pětivalcového rotačního leteckého motoru byl Berliner oceněn Franklinovým institutem medailí Johna Scotta a Elliotta Cressona.

Americké armádě byla helikoptéra úspěšně předvedena r. 1924 a lze ji spatřit v College Park Aviation Museum v USA. Své nápady ve dvacátých letech uplatnil i ve zdravotnictví a hygieně a umírá na infarkt ve věku 78 let r. 1929 (obr. 10). Berliner se svými vynálezy a myšlenkami významně zapsal mezi nejznámější světové vědce předminulého i minulého století.

Prameny

Východím pramenem byla stránka http://inventors.about.com/od/timelines/a/Emile_Berliner.htm



Obr. 10. Skromný Berlinerův náhrobek

Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice

Tato klubovní soutěž se konala díky dotaci Městského úřadu v neděli 30. listopadu 2014 dopoledne v klubovně radioklubu OK2KFJ v Mikulově, Brněnská ul. č. 65. Že se soutěže zúčastnilo tolik kluků, bylo způsobeno také tím, že jsem v průběhu týdne objížděl bydliště všech potenciálních soutěžících a předával jim písemnou pozvánku na tuto soutěž, což zabralo. Je fakt, že jsem dost dlouho sháněl materiál na nezbytné ceny pro soutěžící – něco jsem přivezl z Brna, něco odjinud; prostě, jak se dalo (případně za včelí produkty).

Hodně mi pomohl náš člen Ing. Petr Kospach, OK1VEN, který zajistil část stavebnic a také se soutěže zúčastnil, přestože má sám práce nad hlavu, a intenzivně se věnoval soutěžícím a navíc měl několik krátkých přednášek o Dropionu a 3D tiskárnách a jejich možnostech.

Před samotnou soutěží ještě jeden z našich soutěžících – Zbyněk Válek si připravil podle návodu OK1VEN z loňského Elektrotábora v Olbramkostelu odpálení rakety – PET láhve se stlačeným vzduchem. Měl to celkem jednoduše zhotovené, ale plně funkční, a tak jsme to šli před soutěží poblíž klubovny – na parkoviště vyzkoušet. Odpálení rakety se povedlo až s překvapivým výsledkem, neboť PET láhev letěla snad 120 m vysoko (obr. 4). Všichni přihlízející kluci byli tímto předvedením přímo nadšeni a žasli nad dosaženou výškou.

Klubovna radioklubu byla plná jak soutěžících, tak i staších členů radioklubu. Všichni starší členové RK byli velmi nápomocní při průběhu soutěže. Průběžně se přišli podívat i rodiče některých soutěžících. Celkem soutěžících bylo 11, k tomu bylo v klubovně šest dospělých členů radioklubu, a průběžně se na soutěž přišlo podívat šest rodičů, takže chvílemi nebylo místo k hnutí.

Soutěže se zúčastnil a pomáhal soutěžícím radami i náš dříve velice aktivní člen radioklubu a v dnešní době jeden ze zastupitelů našeho města Mikulova, Ing. Vojtěch Jedlička, který viděl na vlastní oči, jak účelně je využívána dotace pro radioklub OK2KFJ od našeho města. Velice pomohli i další, naši věkově starší současní členové radioklubu – Ing. Jan Šebesta a Stanislav Bartoš.

Soutěžící po zahájení soutěže dostali za úkol zodpovědět správně deset otázek

v písemném testu, případně vypočítat v zadaném zapojení hodnotu odporu nebo vysvětlit funkci nějaké součástky. Na tento úkol měli časový limit 30 minut.

Potom dostali soutěžící za úkol postavit v časovém limitu dvě a půl hodiny elektronické stavebnice, odlišné náročnosti podle věkové kategorie.

Cílem této soutěže bylo v teoretických testech ověřit znalosti soutěžících, abychom věděli, na co se máme v teorii v další výuce zaměřit, a v praktické části jsme zdůrazňovali soustředěnost při práci, pečlivé usazení součástek do plošných spojů a kvalitní pájení.

Jako cenu každý soutěžící dostal DVD přehrávač, většinou provozuschopný, případně s menšími vadami. Tyto přehrávače jsem získal od jedné servisní firmy v Brně; dále dostali různé nářadí, odsávačky činu, téměř každý dostal plně funkční soupravu (nových) reprobedynek, případně soupravy „repračku“ se zesilovačem k PC, elektronický teploměr, potenciometry regulované elektromotorkem, elektromotorky s převodovkou a gumovým kolečkem k možnosti postavení nějakého robota – těchto motorků s převodovkou jsem dovezl celou krabicí, takže si mohl každý vzít, kolik chtěl. K tomu ještě kvalitní nové reproduktorky 4 Ω/8 až 15 W a další drobnosti.

Výsledky soutěže: Kategorie B1 (věk 13 až 17 let, stavebnice FM přijímače): 1. O. Hanzl, 2. L. Merta, 3. Z. Válek. **Kat. B2** (10 až 12 let, elektronický cvrček): 1. L. Dvořák, 2. F. Černák, 3. J. Zoral. **Kat. C1** (do 10 let, přerušovaná sířenka): 1. D. Ramšák, 2. P. Posenau, 3. Z. Vlašic.

Vedoucí radioklubu OK2KFJ v Mikulově Jiří Sekereš, OK2PKB



Obr. 1. Test teoretických znalostí



Obr. 3. Zbyněk Vlašic dostává diplom



Obr. 5. 32 let staré foto z RK OK2KFJ, které má název „Inženýři v radioklubu Mikulov v roce 1983“



Obr. 2. Kategorie B1 – stavba FM přijímače



Obr. 4. Start PET-rakety na stlačený vzduch

Prostý třípásmový DCRX

Luboš Matyásek, OK1ACP; ok1acp@seznam.cz

Autor tohoto přijímače US5MSQ se jmenuje Sergej Eduardovič Běleněckij, QTH Lugansk, Ukrajina (office@tfb.lg.ua), obr. 1. Jde o popis DCRX přijímače z časopisu RADIO (ru) č. 11/2008. Předpokládám, že na serveru qrzham.ru by k tomuto tématu něco mohlo být a navíc dvakrát týdně dostávám e-mailem časopis Radiolocman.ru (www.rlocman.ru), takže mi nedalo moc práce se dostat k prameni od výše zmíněného hama a vytisknul jsem si v originále devět stránek popisu, v překladu „Prostý třípásmový PPP“; ony tři P znamenají „prijomnik prjamovo preobrazovania“ – přijímač přímého směřování.


Autor v úvodu seznamuje se základními technickými parametry:

Přijímaná pásma 7, 14, 21 MHz, šířka přijímaného pásma v oblasti -6 dB 300 – 2600 Hz, citlivost při poměru signál/šum 10 dB je 0,7 μ V, dynamické pásmo potlačení křížové modulace při 30 % AM a rozladění o 50 kHz nejméně 75 dB, odstup sousedního kanálu při rozladění nosné 10 kHz nejméně 70 dB, proud odebíraný ze zdroje 9 V nejvíce 10 mA.

Ze schématu (obr. 2) je zřejmé, že signál z antény zde přichází na první neobvyklý prvek – atenuátor R1.1 a R1.2. Dvojitý potenciometr 2,2 k Ω má tu žádoucí vlastnost, že s ním lze dosáhnout řízení útlumu více jak 60 dB, což je preventivní hodnota k použití drátových antén u tohoto typu směšovače. Dala by se aplikovat výmluva, že takový potenciometr není k sehnání, ale za pár minut se dala zhotovit rovnocenná náhrada ze dvou trimrů 2,2 k Ω , které jsem propojil šestihraným inbus-profilem s plastovým zakončením 6 mm pro ovládací knoflík (obr. 3).

Signál z anténní vazební cívky přichází před vstupem do spínaného FET směšovače VT1 do pásmových filtrů, tvořených dvěma paralelními LC obvody, vázanými kapacitou C9. Směšovač s VT1 je na elektrodě D napájen pouze vř napětím za pásmovým filtrem a ani elektroda S se nenachází na stejnosměrném potenciálu a její zátěž tvoří nf filtr L5, L6 a C18, C19, C21 a C24.


V průběhu autorových experimentů se spínaným směšovačem bylo objeveno, že směšovač zatížený na výstupu kapacitami pracuje na vstupní straně jako úzkopásmový synchronní filtr se střední frekvencí na kmitočtu oscilátoru a šířkou pásma rovnou dvojnásobku šířky nf filtru. Fyzikální základy tohoto jevu byly dostatečně vysvětleny v [10]. Uvažte, že na frekvencích horních KV pásem kvalita tohoto prostého synchronního filtru dosahuje fantastických hodnot mezi tisícem a desítkami tisíc. Při šířce pásma pro SSB 2,5 kHz je Q na 21 MHz 4000 a při šířce pásma 800 Hz pro CW na stejném kmitočtu více jak 12 000. Kromě toho se zřetelně jeví frekvenční závislost vstupního odporu tohoto směšovače při „vysokoohmové“ zátěži, což zvyšuje selektivitu filtru. Při tom na poměrně ploché frekvenční charakteristice vstupního filtru se objevuje ostrý vrchol, jehož šířka je dvojnásobkem šířky pásma nf filtru, v našem případě 5 kHz a střed tohoto vrcholu se pohybuje po pásmu v souladu s laděním oscilátoru. Při tom efekt navýšení Q obvodu je tím větší, čím je větší rozdíl mezi zatíženou a konstrukční kvalitou obvodu a fakticky je rovný tomuto poměru, rozumí se při dostatečně velkém zatěžovacím odporu směšovače přijímače. Pro klasický systém přizpůsobení (vložený odpor zdroje a zátěže se rovnají) nepřekročí zvýšení Q obvodu dvojnásobek. Proto je výhodné zmenšit koeficient vlivu zdroje signálu přizpůsobené antény a použít těs-

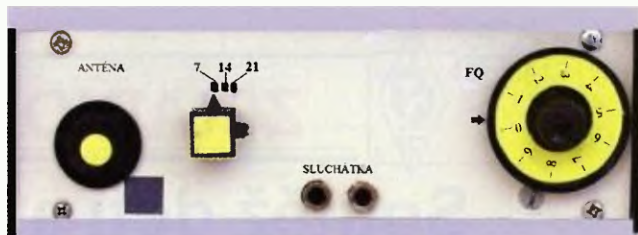

Obr. 1. Přední panel přijímače




Obr. 3. Náhrada dvojitého potenciometru; atenuátor z trimrů

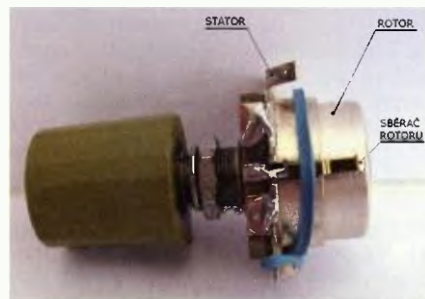

Obr. 4. Ladicí kondenzátor

né spojení s obvodem směšovače, jenž má už v principu „vysokoohmovou“ zátěž. Při tom poruchy vně přijímaného pásma se současně utlumí a citlivost vzroste. A to vše právě umožňuje vytvořit dokonalý přijímač s přímým směšováním kmitočtu.

V pasáži věnované stabilitě oscilátoru doporučuje autor použít ladicí kondenzátor se vzduchovým dielektrikem. Mám doma několik postříbřených splitstatorů s rozsahem změny kapacity 8 pF, ale to je málo, a tak jsem statory propojil a na rotor udělal z pozlaceného kontaktu sběrač.

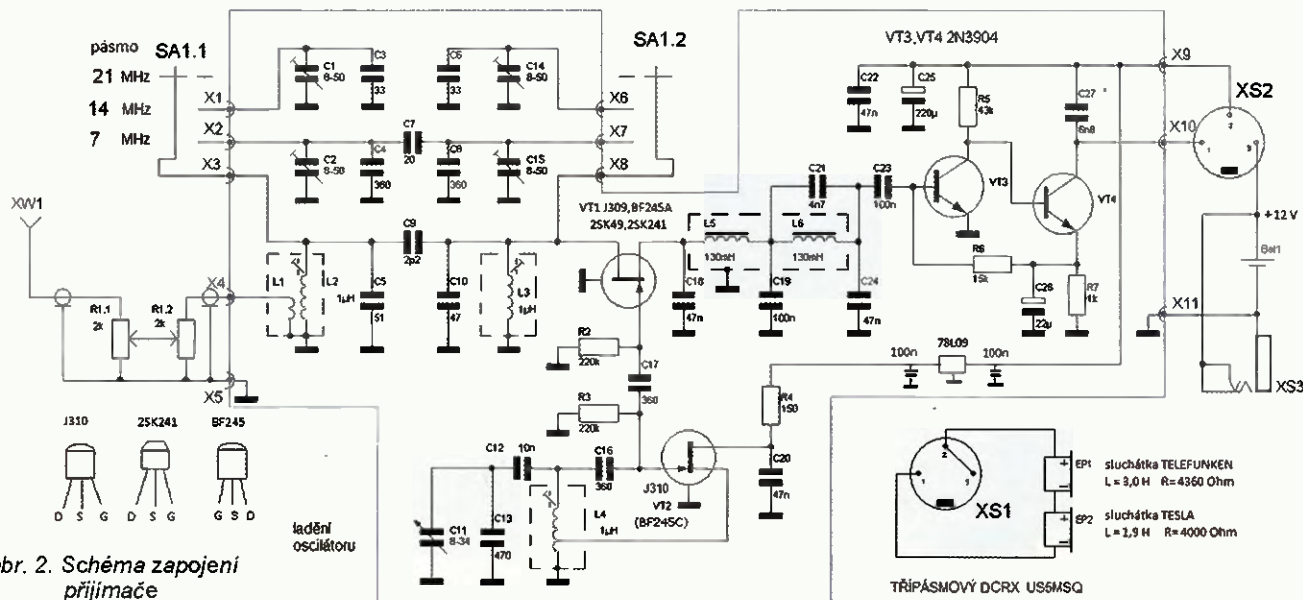

Obr. 2. Schéma zapojení přijímače

TŘÍPÁSMOVÝ DCRX US5MSQ

Vánoční setkání radioamatérů – Olomouc 2014



Obr. 1. Miloš, OK2BJR (vpravo) vystavoval krystalky a voštinové cívky

Tradiční „vánoční“ setkání radioamatérů v Olomouci (byť se koná vždy 28. prosince) organizují radiokluby OK2KWX a OK2KYJ v prostorách DDM Olomouc. Dům dětí a mládeže se radioamatérům a veřejnosti otevřel v devět hodin. Byl připraven zajímavý a bohatý program, výstava radiotechniky, občerstvení a tradiční burza.

Tentokrát se však zúčastnilo méně radioamatérů než obvykle. Úbytek zájemců o tuto akci je v posledních třech letech

markantní. Přitom se na zaměstnání tentokrát nikdo vymlouvat nemohl – byla neděle. Dříve nebývalo v přízemí k hnutí a obsazen býval i celý sál Domu dětí a mládeže, loni bylo odhadem účastníků asi 100. Obvyklý prodej radioamatérských drobností tentokrát zajišťoval pouze Vířda, OK2PBC, výbornými umělými zátěžemi 50 Ω /500 W a konektorovými redukcemi z „čínské normy“ na BNC výstup u nás obvyklejší, jinak tam byly jen víceméně počítačové drobnosti (vystavované použité notebooky v cenách od 2000 do 4000 Kč byly předváděny „v chodu“). Amatérskou výstavku zajišťoval Miloš, OK2BJR (obr. 1) obvyklými krystalkami a voštinovými cívkami, jinak bylo ke shlédnutí několik inkurantních zařízení (obr. 2) včetně staříčkého Torna.

Dobrym doplňkem (alespoň účastníci si pochvalovali) byla pro zájemce zorganizovaná návštěva CK rakousko-uherské pevnůstky FORT XVII v Křelově, která nyní slouží v letních měsících jako muzeum.

Na setkání panovala jako vždy skvělá a pohodová nálada. Diskutovalo se v radioamatérském duchu, ale také o zcela ji-



Obr. 2. Pozornost poutaly dva zajímavé přístroje: Letecký astrokompas MK II (na obrázku) a Bubble sextant Mark IX, které sloužily k určování azimutu pomocí Slunce a hvězd. Používaly je anglické i americké bombardéry během druhé světové války

ných tématech... Kolem čtrnácté hodiny jsme se začali pomalu vytrácet, někteří ke svým domovům a jiní do okolních hospůdek.

Ale to, že se zájem radioamatérů o vzájemná setkání v poslední době přessouvá do „penzijního“ období, není pro budoucí podobné akce příliš povzbudivé.

QX+Radek Aujezdský



Obr. 3. Na výstavce si radioamatéři připomněli také radiový orientační běh, tzv. hon na lišku (ROB, ARDF). Milan, OK2VWF, připravil ukázkou zařízení určených pro tento oblíbený sport. Účastníci si tedy mohli prohlédnout dva vysíláče – Minifox 78 a Medvěd. Z přijímačů to byl první sériově vyráběný přijímač Junior, dále pak Delfin a ROB 80



Obr. 4. Další část výstavky byla věnovaná měřícím přístrojům k měření a zkoušení elektronek. Nejstarším měřičem na výstavce byl přístroj WE 251 z r. 1938 od německého výrobce Josefa Neubergera. Na obrázku polský měřič P-508 (nahore), vlevo německý Euratele II a amatérsky zkonstruovaný cestovní zkoušeč nožičkových elektronek Lamptest (vpravo)



13. únor – Světový den rádia

Datum 13. února bylo určeno jako „World Radio Day“ na 36. generálním kongresu UNESCO 3. listopadu 2011 na návrh Španělska. Je to výroční den, kdy se poprvé ozvalo na rádiových vlnách hlášení „Zde jsou Spojené národy – voláme národy celého světa“ ze zasedání OSN v r. 1946. Světový den rádia má podpořit povědomí o významu rozhlasu, přispět k usnadnění přístupu k informacím a také zlepšit vzájemnou spolupráci mezi provozovateli rozhlasového vysílání. ITU (mimořádně organizace, která letos slaví 150 let od svého založení) pořádá v Ženevě 13. února v odpoledních hodinách panelovou diskusi s tématem rozhlasu. Řada akcí se také připravuje pod záštitou UNESCO a od 11. 2. rovněž v Ženevě probíhá „Summit 15“ s tématem digitálního rádiového vysílání, který pořádá evropská organizace EBU (Eurovision a Euroradio).

QX

Nyní je změna kapacity na devíti otáčkách zdvihu rotoru celkem 22 pF, což naprosto vyhovuje (obr. 4).

Při realizaci tohoto RXu jsem ale použil stejný ladící kondenzátor jako autor, protože jsem si vzpomněl, že mám odložený přijímač MERIDIAN 202 a tak se dočkal rozebrání na plasty a to ostatní. Cívka oscilátoru podle autora se v mém provedení podílela na nestabilitě kmitočtu, a tak jsem zkoušel jiné možnosti, až se nejlépe

chovala cívka s toroidem, podrobnosti v PE-AR 11/2014, s. 43 (toroid N01, 11/6 x 4 mm, 20 z drátu \varnothing 0,4 mm, odbočka na 7. z, L 1,4 μ H). Na spínaném směšovači použitý FET tranzistor KP307A lze dle autora nahradit evropskými typy BF245A, J309 a podle mého zjištění ještě 2SK49, 2SK212, 2SK192A, 2SK241 a podobnými typy, u nichž je v katalogu uvedena hodnota U_{gs} ($V_{gs\ off}$) do -2,5 V. Na oscilátor se místo KP307G hodí

BF245C, J310. Rozhodujícím faktorem pro výběr na oscilátor je hodnota U_{gs} ($V_{gs\ off}$) dvojnásobná, než má použitý tranzistor směšovače.

Literatura

[10] Poljakov, V.: Spínaný směšovač superhetu. http://www.cqham.ru/trx83_64.htm

(Dokončení příště)

O magnetických smyčkových anténách – teorie/praxe/výroba

Oldřich Burger, OK2ER; Marek Dvorský, OK2KQM; Hiroaki Kogure, JG1UNE

Geneze MLA-B

Jak bylo naznačeno v předchozí části s názvem Geneze MLA-C, Mirkovu MLA-BUH jsme v BTV Klimkovice konstrukčně zjednodušili a zkusili vyrobit úplně rozbitelnou magnetickou smyčkovou anténu, která by byla akceptovatelná pro použití na pásmech 160 a 80 m pro méně náročné expedice apod. MLA-B (jako big) jsou dvě čtvercové smyčky zapojené v sérii o délce strany 2,5 m (obvod 20 m). Rozměr smyčky nebyl odvozen fyzikálními teoriemi, ale délkou vodoinstalačních trubek běžně dostupných v obchodních řetězcích se stavebním materiálem. Anténa MLA-B existuje dosud pouze v jediném exempláři a provozují a testují ji (OK2ER) na pásmu 1,8 a 3,5 MHz asi dva roky. Zkušeností z konstrukce MLA-B jsme následně přenesli do dizajnu menšího rozměru antény nazvané MLA-C, již byla věnována předchozí kapitola.

MLA-B potřebuje zástavbovou plochu pouze asi 6 m². Přes svou relativní prostorovou nenáročnost patří MLA-B do kategorie výborných MLA. Vycházím z toho, že jsem měl několik dlouhých rozhovorů s DXmany z Evropy i amerického kontinentu, kterým jsem popisoval MLA-B,



Obr. 28. Princip „srotání“ 20metrové smyčky MLA-B



Obr. 29. MLA-B provozovaná na střeše automobilu

(Pokračování)

protože nechtěli věřit, že můj signál generuje magnetická smyčková anténa. Podobně, jako je tomu u MLA-C, také MLA-B zvládne dvě pásma (160 a 80 m), ale pouze na 80 m je to „big“. Na „top bandu“ se s ní dá také pracovat, zcela určitě je lepší než MLA-T, ale je to už jen kompromisní anténa, která se 80m dipólu ve výšce a v dobrém QTH opravdu nevyrovná.

MLA-CB

V oblasti CB aktivit se dosud používají převážně prutové antény, pevně montované, případně s magnetickým závěsem. U ručních radiostanic jsou obvyklejší spíše antény teleskopické, případně krátké helical antény („pendreký“). Ve zmíněných případech se převážně jedná o antény s vertikální polarizací, která je pro pozemní komunikaci na desetimetrovém CB pásmu výhodnější. Nezpochybnitelnou předností vertikálních antén je jejich všesměrovost.

Na rozdíl od horizontálních antén potřebuje ale většina vertikálních antén tzv. protiváhu, bez níž je funkce zejména krátkých vertikálů z fyzikálního principu ztrátová. Tuto protiváhu často nahrazuje plechová střeška automobilu, ale ta nemá jednoznačně definovanou elektrickou plochu a směrovou charakteristiku. Ke zvýšení vyzářeného výkonu při dodržení povoleného výkonu jsou proto používány základnové antény $\lambda/4$ nebo $\lambda/2$. Tyto pětimetrové (desetimetrové) tyče s protiváhami jsou nepřehlédnutelné.

Většinu nevýhod současných antén používaných při provozování CB radiostanic odstraňuje magnetická smyčková anténa, MLA-CB. V principu se jedná o je-



Obr. 31. Anténa MLA-CB

den z nejstarších typů antény, která na mnoho desítek let upadla do zapomnění a pro CB pásmo se magnetická smyčková anténa nyní objevuje v podobě komerčního produktu MLA-CB zřejmě jako úplná novinka.

Pro CB operátory je důležité vědět, že magnetické smyčkové antény nepotřebují ke svému provozu žádnou protiváhu a díky své fyzikální podstatě je možné používat je dokonce i jako pokojovou anténu. Jednou z mála nevýhod MLA-CB je ale fakt, že tuto anténu **nelze** provozovat s „vytuněným“ zesilovačem o výkonu větším než 10 W uvnitř místnosti, kde vedle antény sedí operátor. S výkonem, který je povolený na CB pásmech, není problém sedět 2 m vedle MLA. **Výjimku a jisté riziko mohou představovat osoby s implantovaným kardiostimulátorem.**

(Pokračování)



Obr. 30. Luděk, OK2RSK, při stavbě antény MLA-B

Modelování antén pomocí programu 4NEC-2

(Pokračování)

Po předcházejícím rozboru omezení metody NEC, příp. MINEC můžeme přistoupit k jednotlivým parametrům modelu antény a vysvětlit si jejich syntaxi a význam.

Počátky vývoje metody NEC sahají do doby, kdy se k ukládání dat používaly děrné štítky (obr. 22). Proto se často setkáváme s pojmem karta GW, karta LD apod., ve skutečnosti je však model antény tvořen textovým (ASCII) souborem, jehož řádky reprezentují jednotlivé karty. Hodnoty jednotlivých parametrů mohou být odděleny jednou nebo více mezerami, tabulátorem nebo čárkou, případně jejich kombinací. Důležité je čitelné formátování souboru, umožňující dobrou orientaci, případně úpravy pomocí libovolného ASCII editoru. Konce řádků mohou být jak v unixovém (OD) formátu, tak ve formátu DOS/Windows (OD OA).

Některé komerční programy používají proprietární binární formáty, čitelné pouze v příslušném programu a editovatelné pouze jeho vnitřním editorem (např. EZNEC). Modely vytvořené v takovém programu by byly fakticky ztracené pro veřejné použití, nebýt skutečnosti, že 4NEC-2 umí tyto soubory načíst a automaticky je převádí do textového formátu. To je jedním z mnoha důvodů, proč dáváme přednost programu 4NEC-2 před komerčními implementacemi metody NEC.

Význam nejpoužívanějších symbolů (typů karet) v NEC modelech shrnují následující tři tabulky (tab. 13, 14, 15). Karty jsou rozděleny podle své funkce do tří skupin – karty komentářů, karty geometrie antény a karty kontrolní, které přímo ovlivňují výpočet (tj. zátěže, přenosová vedení, parametry země, zobrazení vyzářovacího diagramu apod.). Symboly, označující typ karty, jsou řazeny abecedně. Karty, které se obvykle nepoužívají, jsou v tomto stručném úvodu uvedeny na šedém pozadí bez dalšího vysvětlení parametrů a jejich formátu.

Není-li uvedeno jinak, zadává se frekvence v Hz, kapacita ve faradech (F), indukčnost v henry (H) a délka (průměr atd.) v metrech (m).

	/2	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80
CP	I1	I2	I3	I4	blank	blank	blank	blank	blank	blank	blank
	T	S	T	S							
	A	E	A	E							
	G	G	G	G							
	1	1	2	2							

The numbers along the top refer to the last column in each field.

Obr. 22. Struktura dat na děrném štítku v začátcích metody NEC

Tab. 13. Karty komentářů

CM, CE	komentář
	Formát: ASCII textový formát

Tab. 14. Karty geometrie struktury antény

GA	specifikace oblouku vodiče
GE	konec zadání geometrie antény
	0 – bez zemní roviny; 1 – zemní rovina existuje, zrcadlení struktury, proudová expanze; karta GN (bude přístě) je nutná; zadání poloměru vodičů (příp. poloměru vodičů zemní sítě, je-li použita) na kartě GN by mělo být prázdné; -1 – zemní rovina existuje, zrcadlení struktury, bez proudové expanze; karta GN je nutná

	Příklad: GE 1
GF	načtení hodnot Greenovy funkce
GH	specifikace helix spirály
GM	transformace souřadnic
GR	vytvoření válcové struktury
GS	měřítka Formát: GS 0 0 měřítka Příklady: GS 0 0 0.0254 Příklad pro měřítka v palcích, veškeré rozměry tedy budou uváděny v palcích. GS 0 0 0.3048 Příklad pro měřítka ve stopách, veškeré rozměry tedy budou uváděny ve stopách.
GW	geometrie vodiče Formát: GW č. seg. x1 y1 z1 x2 y2 z2 dia č. – číslo vodiče seg. – počet segmentů x1, y1, z1 – souřadnice počátečního bodu x2, y2, z2 – souřadnice koncového bodu dia – poloměr Příklad: GW 1 21 -1.0 0 10 1.0 0 10 7.5e-3 trubka délky 2 m, průměru 15 mm ve výšce 10 m nad zemí
GX	odraz v rovině souřadnic
SP	plošná struktura (Surface Patch)


Tab. 15. Kontrolní karty

CP	výpočet maxima vazby
EK	použití rozšířené výpočetní jádro pro tenký vodič (Extended Thin Wire Kernel) používá se bez parametrů Pozn.: Výchozím stavem NEC je výpočet bez použití Extended Thin Wire Kernelu. Příkaz EK jej zapne, pokud je třeba jej během výpočtu vypnout, použije se EK -1
EN	konec výpočtu používá se bez parametrů
EX	buzení Formát a příklad: EX 0 1 21 00 1 0 Typ zdroj–typ č. seg. dop. Re Im zdroj – zde přichází v úvahu pouze 0 (napěťový zdroj) č. – číslo zdroje seg. – číslo buzeného segmentu dop. – doplňující akce první číslo 0 – žádná akce 1 – tisk admittance matice druhé číslo 0 – žádná akce 1 – tisk tabulky impedancí Re – napěťový zdroj, reálná část Im – napěťový zdroj, imaginární část Pozn.: U fázovaných soustav s více zdroji je parametry Re a Im dán fázový posun mezi zdroji. Místo nepohodlného zadávání reálné a imaginární částí impedance je možné při použití 4NEC-2 využít vestavěný vnitřní editor, umožňující přímé zadávání amplitudy a fáze.

(Pokračování)

RR

Předpověď' podmínek šíření KV na únor

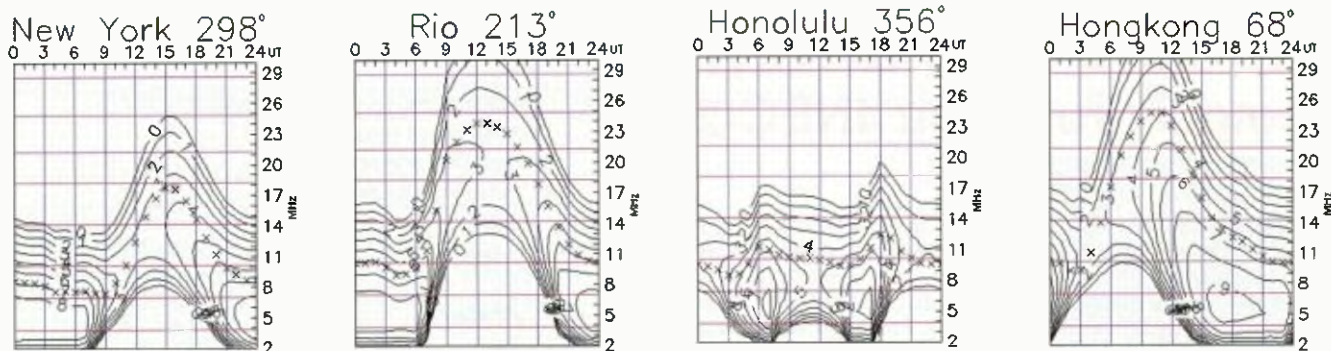

Před rokem sliboval pohled na Slunce brzký příchod vysoké aktivity. Číslo skvrn dosáhlo nového vrcholu v únoru 2014 ($R_1 = 102,3$), což ukazovalo na příchod druhého maxima probíhajícího slunečního cyklu. To pak oficiálně nastalo o dva měsíce později, v dubnu 2014 s $R_{12} = 81,9$.

V průběhu roku byla zvýšená sluneční aktivita doprovázena množstvím silných erupcí, velkých skupin slunečních skvrn a geomagnetickým neklidem. Konkrétněji: Nejvyšší úroveň toku protonů byla naměřena 9. ledna a nejvyšší rychlost slunečního větru 13. ledna – až 903 km/s v 06.45 UTC. Nejsilnější protonová erupce X4.9 byla pozorována 25. února, načež CME způsobil mírnou geomagnetickou bouři 27. února. Erupce vláčna o délce 1,5násobku vzdálenosti Země – Měsíc byla pozorována 4. června a související CME způsobila mírnou geomagnetickou bouři 7. a 8. června. Velká geomagnetická bouře proběhla 12. září. Obrovské se-

skupení slunečních skvrn o rozloze šestnáctinásobku povrchu Země jsme mohli pozorovat 16. až 30. října. Největší koronální díra se ukázala poblíž jižního pólu v prosinci, její celková plocha byla 650 zeměkoulí a táhla se od jižního pólu až k zeměpisné šířce -30 stupňů, což bylo tak blízko ke slunečnímu rovníku, že silný sluneční vítr od jejího okraje způsobil menší geomagnetickou bouři 7. prosince. Silný Forbushův jev byl pozorován kolem 23. prosince.

Ale: stále ještě nebyla pozorována žádná extrémně velká geomagnetická bouře ($K_p = 9$)! Což opět potvrzuje, že současný cyklus nebyl vysoký, i když zejména pravidelným otevíráním nejkratších krátkovlnných pásem nakonec přece jen překonal naše očekávání. Zhoršení podmínek šíření při poruchách pak už jen „patřila k věci“.

V únoru stoupá doba slunečního svitu pomalu, zejména na začátku měsíce. Mimoto tentokrát očekáváme spíše klidnější

vývoj a tedy pravidelnější denní chod podmínek šíření na dolních pásmech KV. Naproti tomu otevření horních pásem budou méně pravidelná, zejména v okolí předpokládaného MUF. Grafy jsou spočteny z $R_{12} = 71$.

Zajímavé informace ve věci dalšího vývoje očekáváme jako výstup z konference „Sun-Climate Connections“ (SCC 2015), která se bude konat v Kielu ve dnech 16. – 19. března 2015 (<http://scc.geomar.de/>).

V průměrných číslech vypadal vývoj v listopadu a v prosinci 2014 takto: sluneční tok 155,3 a 158,8 s.f.u., čísla skvrn $R_1 = 70,1$ a 78,0 a geomagnetické indexy z observatoře Wingst $A = 11,1$ a 13,3. Poslední měsíční průměry R dosadíme do vzorce pro dvanáctiměsíční (kalendářně třináctiměsíční) vyhlazený průměr a za květen a červen 2014 dostáváme $R_{12} = 80,5$ a 79,7, čímž nejspíše začal pokles směrem k minimu.

OK1HH

Radioamatérské DX expedice v únoru

Mikronésie



Madison, W5MJ, bude aktivní z ostrova Pohnpei (OC-010) od 16. do 23. února jako V63MJ. Zaměří se hlavně na spodní KV pásma vč. 160 m. Podle podmínek bude aktivní i na ostatních KV pásmech, ale jen CW. Jako vždy použije transceiver Elecraft K3 se zesilovačem 500 W. Anténu vertikál na spodní pásma, příp. další drátové antény na horní pásma. QSL požaduje na jeho domácí adresu. Přednostně vyřizuje direct QSL, ale posílá také via bureau. Možno získat QSL i přes eQSL nebo potvrzení QSO via LoTW.

Uruguay

Skupina radioamatérů z Radiogrupa Sur bude aktivní z uruguayského ostrova Flores (SA-030) v době od 21. do 23. února. Pod značkou CV5A budou vysílat na všech pásmech od 160 do 6 m, CW,

SSB a DIGI. Mají dobré technické vybavení. Jejich log bude na webové stránce Radiogrupa Sur. QSL vybavuje CX2ABC. Požaduje QSL direct + SAE a 2 \$ nebo nový IRC. QSL via bureau budou vyřizovány po delší době. Spojení však nebudou nahrána do LoTW ani na eQSL.

Kokosový ostrov



Dom, 3Z9DX, společně s Jorgem, T12HMJ, navštíví vzácný kostarický ostrov Cocos (NA-012) v Pacifiku. Ostrov spadá pod správu Úřadu ochrany přírody a návštěvy tam jsou proto značně omezeny. Dom s Jorgem tam hlavně chtějí opravit antény a stožáry pro KV a VKV, instalovat novou námořní KV radiostanici a vyměnit napájecí koaxiální kabely. Jejich pobyt na ostrově bude asi 7 dní od 15. do 23. února. V provozu budou mít dvě stanice, volací značka T19/3Z9DX.

QSL bude vyřizovat Dom, 3Z9DX. Jako vždy použije OQRS na ClubLogu. Všichni dárci, kteří poskytnou nějakou finanční částku a naváží s nimi spojení, dostanou QSL direct, aniž by o něj museli žádat. Dom vyřizuje i žádosti zasláné direct s poštovním. Taktéž odpoví na QSL via bureau. Podrobnosti na webové stránce: <http://www.nielsen.net/ti9a/project/>

Juan Fernandez

Členové klubu F6KOP organizují další velkou mezinárodní expedici na chilský ostrov Juan Fernandez (SA-005). V týmu bude 22 operátorů ze 7 zemí, termín konání od 24. února do 4. března. Výborná technická vybava a QRV od 160 do 6 m CW, SSB, RTTY. Podrobnosti o složení týmu a volací značce budou na jejich webové stránce, která má být aktivována co nejdříve. Budou vyřizovat QSL direct, via bureau a také budou jejich spojení nahrána do LoTW.



OK2JS

Kalendář závodů na únor a březen (UTC)

7.2.	SSB liga	SSB	06.00-08.00
7.2.	AGCW Straight Key 80 m	CW	16.00-19.00
7.-8.2.	Black Sea Cup	CW+SSB	12.00-12.00
7.-8.2.	Mexico RTTY	RTTY	18.00-18.00
9.2.	Aktivita 160	CW	20.30-21.30
14.2.	OM Activity	CW/SSB	05.00-07.00
14.-15.2.	CQ WW RTTY WPX	RTTY	00.00-24.00
14.-15.2.	PACC	CW+SSB	12.00-12.00
14.-15.2.	First RSGB 1.8 MHz	CW	21.00-01.00
14.-15.2.	Russian WW PSK	PSK31	21.00-21.00
18.2.	AGCW Semiautomatic	CW	19.00-20.30
21.-22.2.	ARRL DX Contest	CW	00.00-24.00
21.-22.2.	French DX (REF)	SSB	06.00-18.00
22.2.	OK-QRP závod 80 m	CW	06.00-07.30
22.2.	HSC CW Contest	CW	viz podm.
27.2.-1.3.	CQ WW 160 m DX	SSB	22.00-22.00
28.2.-1.3.	Europ. Community (UBA DX)	CW	13.00-13.00
1.3.	Provozní aktiv KV	CW	06.00-07.00
23.	Aktivita 160	SSB	20.30-21.30
7.3.	SSB liga	SSB	06.00-08.00
7.-8.3.	ARRL DX Contest	SSB	00.00-24.00
8.3.	DARC 10 m digital	DIGI	11.00-17.00
8.3.	VRK závod	CW+SSB	06.00-09.00
9.3.	Aktivita 160	CW	20.30-21.30
14.3.	OM Activity	CW/SSB	05.00-07.00
14.3.	AGCW QRP Contest	CW	14.00-20.00
14.-15.3.	EA PSK Contest	PSK63	16.00-16.00
14.-15.3.	DIG QSO Party	SSB	viz podm.
21.-23.3.	BARTG RTTY	RTTY	02.00-02.00
21.3.	Popov Memorial	CW+SSB	05.00-09.00
21.-22.3.	Internat. SSTV DARC	SSTV	12.00-12.00
21.-22.3.	Russian DX Contest	MIX	12.00-12.00
28.-29.3.	CQ WW WPX Contest	SSB	00.00-24.00

Nezapomeňte, že se 29. 3. mění čas na letní (kdo má staniční hodiny trvale nastaveny UTC, má po starosti).

Podmínky většiny zde uvedených závodů v češtině najdete na internetových stránkách našeho časopisu: www.aradio.cz (výběr na stránce vlevo dole), odkud si je můžete stáhnout k vytisknutí. Některé závody jsem musel vypustit, ani na dotaz jsem nedostal potvrzení správného termínu. 25. 2., kdy Kuwait slaví „Národní den“, budou odtamtud vysílat zvláštní stanice. Na stránkách www.qrz.ru najdete mimo podrobných podmínek také výsledky závodů z několika předchozích let, ale letos poprvé po dlouhé době jsem byl nucen je upozornit na nesprávné datum u UBA DX contestu CW. Kdo „sbírá“ americké counties, jistě nepohrdne informacemi o New Hampshire Party, 1. – 2. 3. North Carolina Party a 14. – 15. 3. Idaho Party. Jejich přesné časy a podmínky najdete na <http://www.hornucopia.com/contestcal/stateparties.html> a <http://www.hornucopia.com/contestcal/weekly-cont.php>.

Adresy k odesílání deníků přes internet

Aktivita 160:
cw@a160.net; ssb@a160.net
 ARRL: DXCW@arrl.org,
DXphone@arrl.org
 CQ 160 m SSB: 160ssb@kkn.net
 CQ WPX: ssb@cqwpx.com
 EA PSK: psk31@ure.es
 EC-UBA: ubacw@uba.be
 HSC: hsccontest@gmail.com
 OK-QRP: karel.line@seznam.cz
 OM Activity: omac@pobox.sk
 Popov: contest@radio.ru
 REF (SSB): cdfssb@ref-union.org

Tabulka závodů na VKV v roce 2015

Závody pořádané Českým radioklubem:

Název závodu	Datum	UTC od-do	Pásmo
I. subregionální závod	7. a 8. března	14.00-14.00	144 a 432 MHz, 1,3 až 241 GHz
II. subregionální závod	2. a 3. května	14.00-14.00	144 a 432 MHz, 1,3 až 241 GHz
Závod mládeže	6. června	14.00-17.00	144 MHz
Mikrovlnný závod	6. a 7. června	14.00-14.00	1,3 až 241 GHz
IARU Region I. 50 MHz	20. a 21. června	14.00-14.00	50 MHz
Polní den mládeže	4. července	10.00-13.00	144 a 432 MHz
Polní den na VKV	4. a 5. července	14.00-14.00	144 a 432 MHz, 1,3 až 241 GHz
III. subregionální závod	července		
IARU Region I. VHF Contest (Den rekordů)	5. a 6. září	14.00-14.00	144 MHz
IARU Region I. UHF/Microwave Contest	3. a 4. října	14.00-14.00	432 MHz, 1,3 až 241 GHz
A1 Contest - Marconi Memorial Contest	7. a 8. listopadu	14.00-14.00	144 MHz

Podle Všeobecných podmínek platných od 1. 1. 2014 se posílají zásadně elektronické deníky ve formátu EDI, nejlépe na adresu: <http://vkvzavody.moravany.com>.

Ostatní závody:

Pořadá:

Velikonoční závod	5. dubna	08.00-14.00	144 MHz a výše	RK OK1KKT ¹⁾
Velikonoční závod dětí	5. dubna	14.00-15.00	144 MHz a výše	RK OK1KKT ²⁾
Vánoční závod	26. prosince	08.00-11.00	144 MHz	RK OK1KHK ²⁾
		12.00-15.00		

Deníky: ¹⁾ <http://ok1kkt.cz>, ²⁾ <http://vanocnizavod.nagano.cz>

Dlouhodobé soutěže, pořádané Českým radioklubem:

Provozní VKV aktiv	každou třetí neděli v měsíci	08.00-11.00	144 a 432 MHz, 1,3 až 76 GHz	RK OK1KPA ³⁾
FM Pohár	každou druhou sobotu v měsíci	10.00-12.00 místní čas	145 a 432 MHz	RK OK1OPT ⁴⁾
Mistrovství ČR juniorů	souběžně s Provozním VKV aktivem a FM Pohárem		144 a 432 MHz	OK1OHK ⁵⁾

Hlášení: ³⁾ ok1kpa.com/pahlaseni.htm, ⁴⁾ fmpohar.nagano.cz/prop.php, ⁵⁾ v.horak@barak.cz

RSGB 160: 1st160.logs@rsgbhfcc.org

Russian PSK: rusdigital@bk.ru

Russian: rdxc@srr.ru

SSB liga: <http://ssbliga.nagano.cz>

Závod VRK: OK5VRK@seznam.cz

QX

Kalendář závodů na březen (UTC)

3.3.	Nordic Activity Contest	144 MHz	18.00-22.00
4.3.	MOON Contest ¹⁾	144 MHz	19.00-21.00
7.-8.3.	I. subreg. závod ²⁾	144 MHz-241 GHz	14.00-14.00
10.3.	Nordic Activity Contest	432 MHz	18.00-22.00
11.3.	MOON Contest ¹⁾	432 MHz	19.00-21.00
12.3.	Nordic Activity Contest	50 MHz	18.00-22.00
14.3.	FM Pohár	145 a 432 MHz	09.00-11.00
14.3.	Mistr. ČR juniorů ³⁾	145 a 432 MHz	09.00-11.00
15.3.	Provozní aktiv	144 MHz-76 GHz	08.00-11.00
15.3.	Mistr. ČR juniorů ³⁾	145 a 432 MHz	08.00-11.00
15.3.	DUR Activity Contest	1,3 GHz a výše	08.00-11.00
17.3.	Nordic Activity Contest	1,3 GHz	18.00-22.00
19.3.	Nordic Activity Contest	70 MHz	18.00-22.00
21.3.	AGCW CW Contest	144 MHz	14.00-17.00
21.3.	AGCW CW Contest	432 MHz	17.00-18.00
24.3.	Nordic Activity Contest	2,3 GHz a výše	18.00-22.00

¹⁾ Hlášení na: ok2vbz.waypoint.cz/mc/

²⁾ Deníky na: vkvzavody.moravany.com

³⁾ Hlášení na: v.horak@barak.cz

DVA

✠ Silent key OK1AIJ



Karel, OK1AIJ (vlevo) a Petr, OK1CZ

21. listopadu 2014 ve věku nedožitých 75 let nás opustil




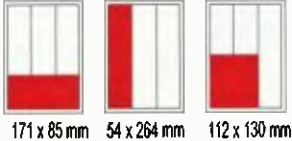
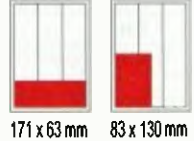
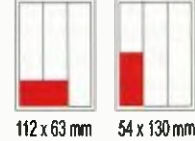


Karel Běhounek, OK1AIJ.

Karel, zvaný též Kamil, byl dlouholetým předsedou a vedoucím operátorem radioklubu OK1KCR v Chrudimi a aktivním radioamatérem. V r. 1984 byl jedním ze zakládajících členů OK QRP klubu, tehdy QRP kroužku, jehož byl až do své smrti sekretářem. Již v 70. a 80. letech byl vyhodnocovatelem KV Polního dne a pak propagátorem a pečlivým vyhodnocovatelem OK-QRP závodu, byl rovněž hlavním organizátorem tradičního QRP setkání v Chrudimi.

Karel byl dobrý a obětavý člověk, miloval rodinu a přírodu, byl skaut. Sbohem, Karle.

TNX INFO a FOTO OK1CZ

CENÍK INZERCE (černobílá/barevná - Kč bez DPH)

 <p>celá strana 171 x 264 mm 19.600/23.520 Kč</p>	 <p>1/2 strany 171 x 130 mm 9.800/11.760 Kč</p>	 <p>2/3 strany 112 x 264 mm 13.060/15.670 Kč</p>
 <p>1/3 strany 171 x 85 mm 54 x 264 mm 112 x 130 mm 6.530/7.830 Kč</p>	 <p>1/4 strany 171 x 63 mm 83 x 130 mm 4.900/5.880 Kč</p>	 <p>1/6 strany 112 x 63 mm 54 x 130 mm 3.260/3.910 Kč</p>
 <p>1/9 strany 54 x 85 mm 2.170/2.600 Kč</p>	 <p>1/12 strany 54 x 63 mm 1.630/1.950 Kč</p>	<p>Specifické rozměry po dohodě 44/53 Kč/cm² Banner na www.aradio.cz 5.000 Kč/měsíc.</p>
<p>Obálka: vnitřní strana: 43.000 Kč, IV. strana: 53.000 Kč.</p>		
<p>Slevy při opakované inzerci Ve 3 a více číslech se sazba snižuje o..... 5 % V 6 a více číslech se sazba snižuje o..... 10 % Při celoroční inzerci se sazba snižuje o..... 20 %</p>		<p>Podklady pro inzerci přijímáme ve výstupních formátech PDF, JPG v rozlišení 150 LPI (300 DPI) na adrese inzerce@aradio.cz</p>
<p>Kontakt: AMARO, spol. s r. o., Blanická 9, 120 00 Praha 2; tel. 702 106 157; e-mail: pe@aradio.cz</p>		

Návrat ke klasice gramofonů a vinylových gramodesek



Vyměňte u gramofonů staré přenosky, jehly, podložky, řemínky a nebo je vylepšete pomocí doplňků. Očistěte nebo vyperte gramofonové desky a přehřejte si staré zapomenuté hity. Zaposlouchejte se do melodií s mnohem lepší dynamikou než z CD a DVD disků. Nabízíme Vám vše potřebné.

Ortofon OMB-5E	559 Kč		Čistící sada na LP desky	429 Kč
Tesla VK-4302	509 Kč		Čistíčka na gramo desky	1295 Kč
Audio-technica AT-95	1090 Kč		Gramo předzesilovač	679 Kč

www.graled.cz nebo **www.ellax.cz** • ellax@volny.cz • mobil: +420 603 263 026 • Praha/ČR/SR



**Stále si můžete objednávat
naše DVD. Objednávky
na tel.: 702 106 157;
www.aradio.cz;
e-mail: odbyt@aradio.cz**



Seznam inzerentů v PE 02/2015

AEC - TV technika a elektromechanické součástky	IV	ELNEC - programátory aj.	IV
AME - elektronické součástky aj.	III	JABLOTRON - pozvánka na školení	I
AMPER 2015 - pozvánka na veletrh	VII, VIII	KONEKTORY BRNO - konektory	VI
BS ACOUSTIC - ozvučovací technika	V	MECOTRONIC - frézování a soustr. dílů, plasty	VI
DIAMETRAL - laboratorní nábytek	III. str. obálky	PaPouch - měřicí a komunikační technika	V
ELAX - vše pro gramofony a vinylové gramodesky	48	P+V ELECTRONIC - vinuté a mechanické díly	V
ELEX - elektronické přístroje	VI	Spezial Electronic - frézky na výrobu DPS	IV. str. obálky
ELFA - optoelektronická čidla	VI	STEP electric - fóliové štítky	VI