


NUMERO 204 - JUIN 1996

25f

**MANOSTAT
POUR
COMPRESSEUR**



**VARIATEUR
ALÉATOIRE
POUR
MOTEURS**

 

**ALIMENTATION
ASSERVIE
POUR DIODE
LASER**




**TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE
10 CHIFFRES**

Programmation du 68HC11



ELEC. PROG.

 

T 2437 - 204 - 25,00 F



ELECTRONIQUE PRATIQUE

N° 204 JUIN 1996
I.S.S.N. : 0243 4911

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD

S.A. au capital de 5 160 000 F
2 à 12, rue Bellevue, 75019 PARIS
Tél : 44.84.84.84 - Fax : 42.41.89.40
Télex : 920 409 F

Principaux actionnaires :
M. Jean-Pierre VENTILLARD
Mme. Paule VENTILLARD

Président-Directeur Général
Directeur de la Publication :

Jean-Pierre VENTILLARD

Directeur honoraire : **Henri FIGHIERA**

Directeur de la rédaction : **Bernard FIGHIERA**

Rédacteur en chef : **Claude DUCROS**

Maquette : **Jean-Pierre RAFINI**

Couverture : **R. MARAI**

Avec la participation de **M. Benaya, U. Bouteville, H. Cadinot, E. Champeboux, A. Dureau, C. Galles, A. Garrigou, F. Jongbloët, R. Knoerr, A. Meyer, P. Morin, P. Oguic, G. Petitjean, A. Sorokine.**

La Rédaction d'Electronique Pratique décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engagent que leurs auteurs.

Marketing/Ventes : **Jean-Louis PARBOT**

Tél : **44.84.84.85**

Inspection des Ventes :

Société PROMEYENTE : Lauric MONFORT

6 bis, rue Fournier, 92110 CLICHY

Tél : (1) 41 34 96 00 - Fax : (1) 41 34 95 55

Publicité : **Société Auxiliaire de Publicité**

70, rue Compans, 75019 PARIS

Tél : 44 84 84 85 - CCP Paris 3793-60

Directeur général : **Jean-Pierre REITER**

Chef de publicité : **Pascal DECLERCK**

Assisté de : **Karine JEUFRULT**

Abonnement : **Annie DE BUJADOUX**

Voir nos tarifs (spécial abonnements, p. 23).

Préciser sur l'enveloppe « SERVICE ABONNEMENTS ».

Important : Ne pas mentionner notre numéro de

compte pour les paiements par chèque postal.

Les règlements en espèces par courrier sont

strictement interdits. **ATTENTION !** Si vous êtes déjà

abonné, vous faciliterez notre tâche en joignant à

vos règlements soit l'une de vos dernières bandes-

adresses, soit le relevé des indications qui y figurent.

• Pour tout changement d'adresse, joindre 2,80 F et la

dernière bande.

Aucun règlement en timbre poste.

Forfait 1 à 10 photocopies : 30 F

Distribué par : **TRANSPORTS PRESSE**

Abonnements USA - Canada : Pour vous abonner à

Electronique Pratique aux USA ou au Canada,

communiquiez avec Express Mag par téléphone au

1-800-363-1310 ou par fax au (514) 374-4742. Le tarif

d'abonnement annuel (11 numéros) pour les USA est

de 49 \$US et de 68 \$can pour le Canada.

Electronique Pratique, ISSN number 0243 4911, is

published 11 issues per year by Publications

Ventillard at 1320 Route 9, Champlain, N.Y., 12919 for

49 \$US per year. Second-class postage paid at

Champlain, N.Y. POSTMASTER : Send address

changes to **Electronique Pratique**, c/o Express

Mag, P.O. Box 7, Rouses Point, N.Y., 12979.

REALISEZ VOUS-MEME

- 27 Transistormètre à 80C32
- 36 Variateur aléatoire pour moteur
- 42 Carte d'interface série-parallèle
- 56 Casse-tête électronique
- 66 Transmetteur téléphonique
- 74 Affichage numérique de niveau pour citerne
- 80 Lampe de secours automatique
- 88 Enregistreur de communications téléphoniques
- 96 Manostat pour compresseur

MESURES

- 50 Générateur de fonctions
- 58 Compte-tours pour réglage fin de ralenti
- 84 Alimentation pour diode laser

PRATIQUE ET INITIATION


- 100 Programmation facile du 68HC11

INFOS OPPORTUNITES

DIVERS

- 107 Fiche technique LM 1881
- 110 Courrier des lecteurs

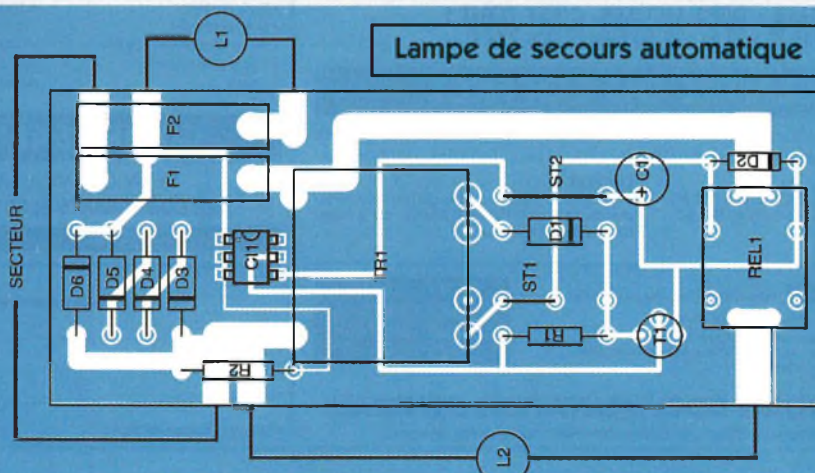Ce numéro comporte un encart broché de 8 pages des éditions DUNOD uniquement pour la diffusion abonnements hors étranger.




« Ce numéro a été tiré à 69 200 exemplaires »




OFFRE D'ABONNEMENT AU MAGAZINE ELECTRONIQUE PRATIQUE

*En souscrivant
dès maintenant
multipliez vos privilèges !*

 - Vous réalisez une économie de 37 F sur le prix de vente au numéro.
- Vous recevez Electronique Pratique directement chez vous.
- Vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite tous les mois*.
- Vous recevrez en cadeau cette très utile plaque de connexion.



Votre cadeau

 

Recevez cette superbe plaque de connexion sans soudure 830 contacts au pas de 2.54 avec deux bus d'alimentation matérialisés, interconnexion de tous composants dont les pattes de sortie vont de 0,3 à 0,8 mm de diamètre, contacts garantis pour 5000 cycles d'insertion, dim. : long. 165 mm x larg. 54 mm x H 10 mm. (dans la limite des stocks disponibles)

oui

**je désire
profiter de votre
OFFRE
D'ABONNEMENT :**

- 11 NUMÉROS D' ELECTRONIQUE PRATIQUE
- MA PETITE ANNONCE GRATUITE
- MA PLAQUE DE CONNEXION CADEAU

au prix promotionnel de

238 F* (1 an - 11 n°) France métropolitaine

333 F* (1 an - 11 n°) DOM-TOM et étranger

je joins mon règlement

à l'ordre du magazine ELECTRONIQUE PRATIQUE par :

- CHEQUE BANCAIRE CCP
- CARTE BLEUE

DATE D'EXPIRATION _____

SIGNATURE

**je recevrai les
11 numéros du magazine
Electronique Pratique
et mon cadeau à
l'adresse suivante :**

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

C.P. : VILLE :

Cette adresse est :

- PROFESSIONNELLE PERSONNELLE
- JE SOUHAITE RECEVOIR UNE FACTURE
- NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L'ADMINISTRATION

**Ce coupon est à renvoyer accompagné
de votre règlement à :**
**Electronique Pratique - Service abonnements.
2 à 12, rue de Bellevue 75019 PARIS**

E 20-I

* Chaque mois, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 33 lettres, signes ou espaces et doit être non commerciale (sociétés). (Joindre à votre annonce votre étiquette d'abonné).

RADIOCOMMANDE A CODES TOURNANTS

SELECTRONIC, qui distribue les produits AUREL en France, propose un nouveau jeu d'émetteurs-récepteurs de radiocommande centrés sur 433 MHz, fréquence européenne allouée à ces systèmes, mais dont le codage est "indéchiffrable".

Le procédé mis en œuvre, dit à codes tournants (rolling-code), évite l'enregistrement et la reconnaissance des séquences de codage possibles avec les systèmes couramment utilisés actuellement. Pour ce faire un microcontrôleur associé à une EEPROM sont exploités avec une base chiffrée fixe sur 24 bits, ce qui amène à un code changeant à

dont nous reparlerons, garantissant une quasi-totale inviolabilité et couvre donc un champ d'applications aujourd'hui conséquent.

Les caractéristiques HF sont identiques à celles des modules courants AUREL AM. Le système exploite un microcontrôleur PIC 16C54 dûment programmé, associé à une EEPROM 24C04, et le système dynacoder proposé contrôle deux voies de transmission. Une carte de démonstration est également disponible et permet notamment la réinitialisation complète lors d'un changement de pile.



chaque transmission mais reconnaissable par le décodeur sur 32 bits (soit environ 4 milliards de combinaisons en dynamique).

La base fixe enregistrée, et les modules en E/R en synchronisme, l'acquisition des codes dynamiques s'effectue par "auto-apprentissage", en cas d'erreur de transmission on peut évidemment resynchroniser le processus. Le procédé dont nous avons déjà traité et

La paire émission / réception est actuellement proposée par Sélectronic aux prix de 140F TTC pour le codeur-émetteur 2 voies DYNA-TX2 et 99F TTC pour le récepteur-décodeur RX-DYNA.

SELECTRONIC
B.P.513
59022 LILLE Cedex
Tél. : 20.52.98.52
Fax : 20.52.12.04



**PARC D'EXPOSITIONS
 PARIS
 PORTE DE VERSAILLES
 EXHIBITION CENTER**

RENDEZ-VOUS INTERTRONIC

Intertronic qui regroupe les salons Componic (anciennement Salon des Composants) et Pro-nic (matériels de fabrication pour l'industrie électronique) aura lieu, rappelons-le, du 4 au 7 Juin et ce au parc des Expositions de la porte de Versailles, Hall 7-2, cette année. Nous vous souhaitons nombreux à visiter cette exposition, reflet de la santé, de l'évolution et du marché de l'électronique non seulement européenne mais aussi mondiale, et vous avez pu trouver à cet effet dans notre dernier numéro une invitation.

Votre magazine *Electronique Pratique* sera présent sur le stand G15 avec une aide "en ligne" pour les lecteurs visiteurs mais aussi un branchement direct sur notre site

Internet. A cette occasion le prix de l'abonnement promotionnel à la revue, et pour la durée exacte du salon, sera de 198F TTC, abonnement pris sur le salon ou enregistré dans la même période selon le cachet de la poste.

Comme à l'accoutumée, outre le salon lui-même qui accueille plus d'un millier d'exposants sur 5000 m², Intertronic sera l'occasion de s'informer certes auprès des dits exposants mais aussi grâce aux structures mises en place avec des espaces d'information et grâce au cycle de conférences programmées dont nous vous donnons un bref aperçu :

- La CEM après le 1er Janvier 1996,
- Les Circuits programmables,
- La portabilité et ses contraintes

INTERTRONIC 96

SALON INTERNATIONAL DE LA FILIERE ELECTRONIQUE

Pour obtenir le programme détaillé, les modalités, et se faire enregistrer, contacter:

- Le fournisseur d'équipements de production et ses responsabilités,
- Production/Productivité,
- L'Industrie électronique en France,
- L'Électronique et la science.

BLENHEIM
70 rue Rivay
92532 LEVALLOIS
PERRET Cedex
Tél. : (1) 47.56.50.00
Fax.: (1) 47.56.21.40

TETES DE SONDE DIL A PRESSION



1000 Volts propose un ensemble de pinces DIL (pour boîtier Dual In Line) destinées à prélever sans risque de court-circuit les signaux aux bornes des circuits intégrés encapsulés dans ce format et, ce, sur circuit.

Les broches sont dorées afin d'optimiser les contacts, et surtout leur longévité, et enrobées dans une matière plastique dure, genre RILSAN.

L'utilisateur n'aura plus alors qu'à utiliser des broches tulipe femelles pour aboutir, via une

nappe, à son système de test: multimètre, oscilloscope ou analyseur logique. Bien entendu, il faudra, selon les fréquences de fonctionnement mises en jeu, blinder et adapter ou non les liaisons. Ces têtes de sonde existent du format DIL 8 au DIL 64 broches et sont proposées à des prix variant de 32F TTC (8 pins) à 154F TTC (64) selon les modèles.

1000 VOLTS
8/10 rue de Rambouillet
75012 PARIS
Tél: (1) 46.28.28.55

LE CATALOGUE 96 LEXTRONIC EST DISPONIBLE

Lextronic, magasin spécialisé de LA QUEUE EN BRIE dans le VAL de MARNE, édite tous les ans un catalogue regroupant l'ensemble de son offre très variée en:

- composants électroniques,
 - sous-ensembles,
 - kits, alarmes,
 - appareils de mesure,
 - outillage, décolletage, connectique,
 - radiomodélisme....

La version 96 vient de sortir et il s'agit comme à l'accoutumée d'un véritable outil de travail pour l'amateur avec des informations et des illustrations claires et précises.

Rappelons que Lextronic vend par corres-

pondance et dispose d'un bureau d'études et de fabrication ainsi que d'un service réparations.

Ce catalogue, fort bien conçu et réalisé, comprend un index alphabétique général en tête et un index pour chacune des seize rubriques référencées de A à P.

On peut se le procurer auprès de Lextronic au prix de 37F franco de port pour la métropole.

Il sera remboursé pour tout achat supérieur à 300F TTC.

LEXTRONIC
36/40 rue du Gal de Gaulle
94510
LA QUEUE EN BRIE
Tél: (1) 45.76.83.88



TELECOMMANDES
ALARMES
SYNTHESE VOCALE
COMPOSANTS ELECTRONIQUES



CATALOGUE GENERAL 96

STATION DE SOUDAGE PM 2001

EWIG propose une station de soudage à affichage numérique de la température à un prix particulièrement compétitif eu égard à ses performances. Le modèle PM 2001 dont il s'agit (qui existe aussi en PM 2000 sans affichage) se caractérise par une tension de fuite à la panne inférieure à 2 mVRMS, une résistance panne-point de masse inférieure à 2Ω et est en tous points conforme aux normes européennes. Cette station qui fonctionne sous 230V, avec un secondaire 24V, affiche la température sur trois chiffres LCD dans la plage de réglage com-

prise entre 100 et 500°C. Le fer 60W y est relié via un cordon incombustible. Ce dernier dispose d'un repose-fer agrémenté de la traditionnelle éponge de nettoyage de panne. La station PM 2001 est livrée avec une panne longue durée conique (0,8 mm) de type EW 408 mais le fer accepte aussi les pannes tournevis (1,6 mm) type EW 416. Le modèle PM 2001 tout équipé est proposé au prix de 899F TTC.

EWIG France
58, rue de Persigna
65000 TARBES
Tél.: (16) 62.36.50.12



SONOMETRE DB 120 EAGLE



ALTAI, qui distribue les produits de sonorisation et de public address Eagle, propose un petit sonomètre de poche à un prix très serré : le DB 120.

Ce "mesureur" de niveau de pression acoustique sera apprécié à chaque fois qu'il est nécessaire d'évaluer soit le niveau de bruit ambiant afin de mettre en œuvre une isolation adéquate soit pour quantifier le gain (ou plutôt l'atténuation) apporté par cette dernière. A l'heure actuelle parmi les diverses sources de pollution -au sens large-, le bruit et son niveau, tient une bonne place. Au delà de cette utilisation basique, on pourra exploiter l'appareil pour des réglages acoustiques, notamment en sono ou en HiFi.

Le DB 120 -120 pour 120dB max- dispose de deux gammes, une basse entre 40 et 80

dB SPL (Sound Pressure Level ou niveau de pression acoustique) et une haute entre 80-120 dB SPL.

Rappelons que le seuil de douleur se situe au-dessus de 110 dB pour l'oreille humaine. L'appareil teste également le niveau batterie et permet la recalibration grâce à une source interne et une résistance ajustable accessible via la trappe à pile (1 pile 9V). Pour une mesure fiable, on placera l'appareil à 1,50 m du sol environ et à un mètre minimum de la source de bruit. Le capteur est un micro de mesure à électret.

Le DB 120 est proposé avec notice et housse au prix de 695 F TTC.

ALTAI France
ZI Paris Nord II
70 rue de la Perdrix
BP50238 TREMBLAY
95956 ROISSY CDG
Cedex
Tél.: (1) 48.63.20.92

LOTÉRIE ABONNEMENTS ERP/EP


Parmi les lecteurs ayant participé à notre loterie abonnements durant la période du 25/11/95 au 29/02/96 minuit, le sort a désigné M. Georges AVRIL de Granville qui gagne

donc le TEKSCOPE THS 710 Tektronix (oscilloscope portable numérique 2 x 100 MHz avec multimètre) d'une valeur de 13869F TTC. Bravo à M. AVRIL et merci à tous les participants.



ELEC. PROG.

 METTEZ UN MICROCONTROLEUR DANS VOS MONTAGES: UN TRANSISTORMETRE



Certains montages précis nécessitent la mesure des paramètres essentiels des transistors utilisés. On fait alors appel à un transistormètre pour connaître au

moins le gain des transistors. Connaître le gain statique d'un transistor c'est bien, mais connaître la valeur du courant de base lors de la mesure c'est mieux. Etant donné la dis-

persion du gain de certains transistors, pour différentes valeurs du courant de base, il est même utile de faire plusieurs mesures. C'est le but du montage que nous vous proposons ce mois-ci.

Avant d'aborder les schémas de notre montage, voyons quels sont les choix qui nous ont conduits au synoptique de la **figure 1**. Disons pour commencer que nous voulions proposer un système qui soit capable de mesurer le gain des transistors pour une large gamme de courants de base. En raison de quelques problèmes d'approvisionnement, nous avons été obligés de limiter un peu nos prétentions.


Quoi qu'il en soit le montage permet tout de même de faire deux mesures, pour les transistors les plus courants (gain compris entre 50 et 500). Nous avons choisi de réaliser un montage qui n'effectue pas automatiquement la recherche du brochage du transistor en test pour deux


raisons. La première raison est liée à l'encombrement du montage.

Comme vous le savez, dans cette revue nous évitons à tout prix de concevoir des circuits imprimés double face pour ne pas pénaliser les lecteurs n'ayant pas tous les équipements nécessaires à leur réalisation. La seconde raison est liée à des problèmes de commutation.

Pour pouvoir déterminer le brochage du transistor en test il faudrait pouvoir commuter les signaux qui sont appliqués à ses broches. Concevoir un système de commutation avec des éléments discrets n'est pas envisageable pour une question d'encombrement (ce qui revient à la raison précédemment invoquée). Il est par contre envisageable d'utiliser des in-

 1 PRINCIPE DE LA MESURE DU β OU H_{21} (HFE).



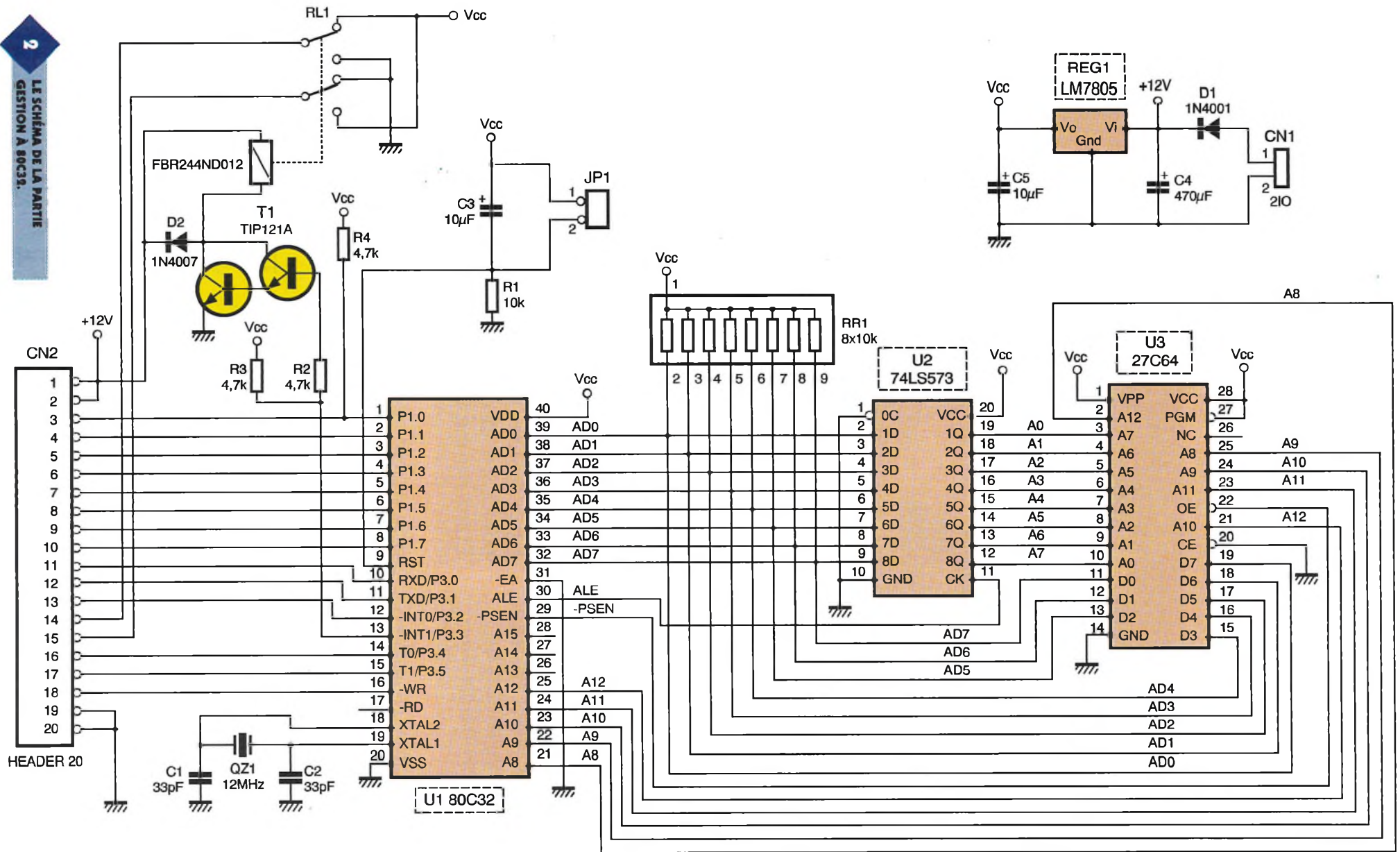


interrupteurs électroniques tels que ceux des circuits CD4066.


Le problème, c'est que ces interrupteurs présentent une résistance passante d'environ une centaine d'ohms. Il faut alors tenir compte des pertes introduites par les interrupteurs ce qui nécessite un nombre de points de mesures plus important. Pour notre part nous avons estimé que la détermination automatique du brochage est un "gadget", certes bien agréable, mais dont on peut se passer aisément. Car en réalité quand est-il nécessaire de connaître le gain d'un transistor? Pour déterminer si un transistor est endommagé, il suffit généralement de vérifier l'état de ses jonctions à l'aide d'un simple ohmmètre. La plupart des multimètres actuels ont d'ailleurs une position pour effectuer la mesure de la tension d'une jonction dans le sens passant. Dans ce cas de figure la recherche automatique du brochage n'est pas indispensable (pas plus que la mesure du gain).

Pour étudier un montage dont le point de polarisation est fortement dépendant du gain des transistors employés, on est généralement déjà au courant du brochage du transistor que l'on souhaite utiliser. La recherche automatique est alors un plus, sans plus! Par contre, pour savoir si on peut remplacer un transistor par un autre trouvé dans un fond de tiroir, la recherche automatique du brochage peut faire gagner du temps. Mais à l'aide d'un ohmmètre, et avec un peu d'habitude, on arrive assez vite au même résultat. Alors, en définitive, est-il indispensable de réaliser un montage sophistiqué mais qui nécessite un circuit imprimé double face? Pour notre part nous avons décidé que non.

Schéma

Les schémas de notre montage sont visibles en figures 2 et 3. La figure 2 dévoile le microcontrôleur et la logique associée. Vous devez commencer à y être habitué. Pour les lecteurs qui nous rejoignent, rappelons simplement que l'adressage apparemment désordonné de l'EPROM U3 permet de concevoir plus facilement un circuit imprimé simple face. En contrepartie, il est nécessaire de programmer l'EPROM avec un contenu traité de façon adéquate, pour leurrer le microcontrôleur. Cette subtilité peut s'envisager pour des petits montages, pour lesquels il n'y a qu'un ou deux boîtiers à rac-

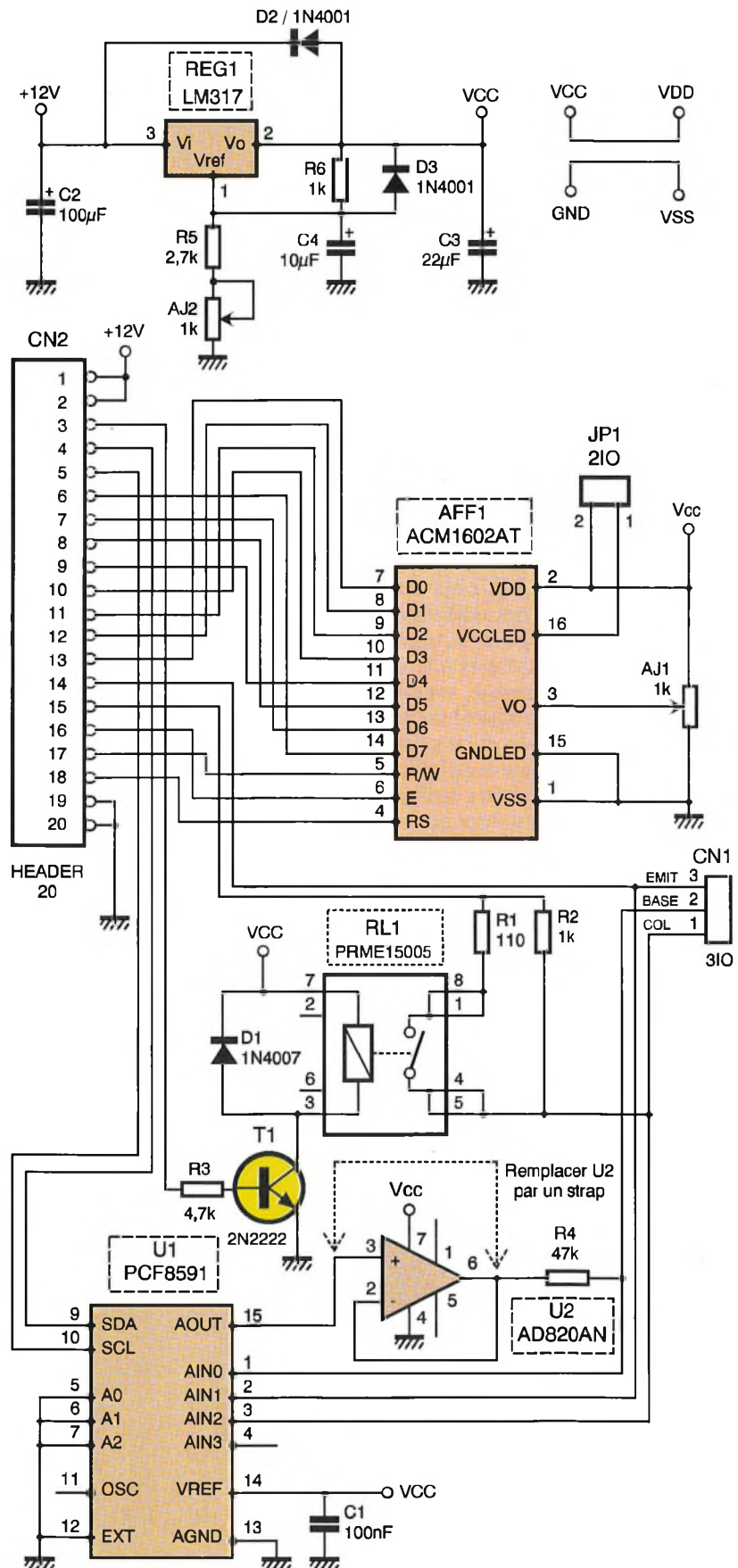


 

LA CARTE MESURE-AFFICHAGE.

cordier aux bus du microcontrôleur. Que les lecteurs qui nous rejoignent depuis peu se rassurent! Les fichiers qui leur seront fournis pour programmer L'EPROM sont déjà traités. Quasiment tous les ports du microcontrôleur sont distribués à la seconde carte du montage, via CN₂. Seul le relais RL₁ est implanté sur cette carte. Ce relais permet de piloter les broches d'émetteur et de collecteur du transistor qui sera installé sur le connecteur de test. Pour pouvoir tester aussi bien des transistors de type NPN, que des transistors de type PNP il est nécessaire d'inverser le sens d'alimentation. Nous aurions pu utiliser des interrupteurs CMOS pour la commutation. Mais comme nous l'avons déjà expliqué, ces derniers

LA CARTE DE GESTION À 80C32.

 

présentent une résistance en fonction "ON" qui est trop importante. L'utilisation d'un relais est donc une solution toute indiquée.

Remarquez que le relais utilisé sur le schéma de la figure 2 est alimenté par la tension non régulé +12VDC. Ceci permet, d'une part, de limiter la puissance dissipée par le régulateur REG₁, et d'autre part, cela permet d'utiliser un relais d'un modèle très courant. En contrepartie le transistor de commande du relais doit être de type DARLINGTON.


Abordons maintenant le schéma de la figure 3. L'afficheur LCD monopolise à lui tout seul la majorité des ports du microcontrôleurs qui arrivent sur CN₂. Vous constaterez une fois de plus que le raccordement des signaux est fait dans un désordre soigneusement orchestré. Cela permet bien entendu de simplifier le dessin des circuits imprimés. Le microcontrôleur se chargera de piloter les lignes de l'afficheur LCD en tenant

compte de ce désordre. La surcharge de travail imposée au microcontrôleur est vraiment minime eu égard aux services rendus.

La carte de mesure et d'affichage possède son propre régulateur pour plusieurs raisons. La plus importante concerne la dispersion qui est introduite par le câble de liaison entre les deux modules, lorsque l'on utilise un afficheur LCD rétro-éclairé. Etant donné que la carte microcontrôleur fournit les tensions appliquées au collecteur et à l'émetteur du transistor en test (via RL₁ de la carte microcontrôleur), il faut ajuster la tension du second régulateur qui fait office de tension de référence du convertisseur AD. Le transistor dont on souhaite mesurer le gain sera installé sur le connecteur CN₁. Les broches du transistor devant se présenter dans le bon ordre car, comme nous l'avons déjà expliqué en introduction, notre montage n'est pas prévu pour effectuer une recherche automatique du brochage. La résistance de collecteur qui permettra la mesure du courant de collecteur est constituée de R₂ éventuellement associée à R₁ en parallèle.

Selon le gain du transistor, il est utile de diminuer la résistance de collecteur pour éviter que le transistor en test soit en saturation. Sinon la mesure du gain ne veut plus rien dire. Pour mettre la résistance R₁ en parallèle avec R₂, il est encore fait appel à un relais (toujours pour éviter les problèmes liés à la résistance de passage des interrupteurs électroniques). Le circuit intégré U₁ possède un convertisseur A/D (pour 4 entrées) et un convertisseur D/A. Le circuit intègre la logique nécessaire pour dialoguer au moyen d'un bus I²C (signaux SDA et SCL). Deux lignes bidirectionnelles du microcontrôleur suffisent pour dialoguer avec le circuit. Bien entendu le protocole du bus I²C sera simulé par notre microcontrôleur 80C32. Dans le cas où un seul MAITRE est responsable du bus I²C, cela ne pose pas de problème. Tout le protocole peut alors être simulé par le logiciel.

Pour des cas plus complexes, il est généralement judicieux de faire appel à des microcontrôleurs qui disposent d'une logique dédiée au bus I²C, tels que les dérivés 80C652 ou le 87C752 (pour de petites applications). La sortie du circuit U₁ (broche 15) fournira une tension variable qui permet d'ajuster le courant de base. Ceci permettra de placer le transistor en test dans un état conducteur proche de la saturation, mais encore suffisamment linéaire pour per-

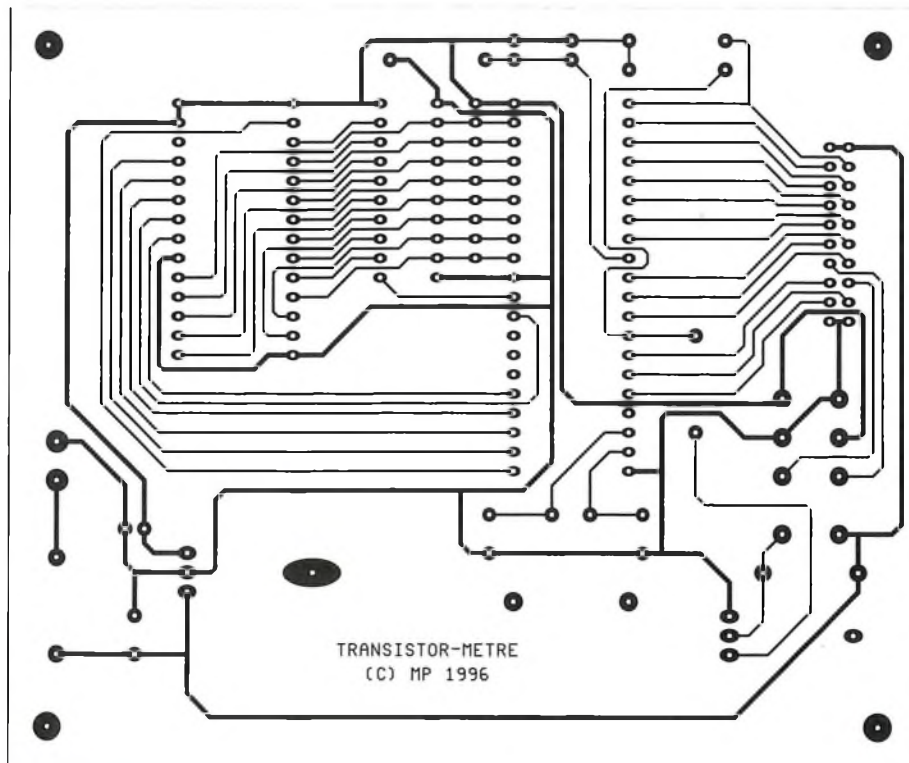


4 CIRCUIT IMPRIMÉ...


mettre une mesure. La tension de référence du circuit U_1 est portée au potentiel VCC fourni par le régulateur de la carte. La carte à microcon-

 5 ...ET IMPLANTATION DE LA CARTE MICROCONTROLEUR.

trôleur fournissant aussi certaines tensions qui entrent en jeu dans la mesure, il conviendra d'ajuster la tension du second régulateur avec précision. Nous y reviendrons plus loin. L'amplificateur opérationnel U_2 , intercalé avec la résistance de base R_4 , devait permettre, à l'origine de l'étude, d'attaquer le transistor en test avec un courant de base élevé. L'amplificateur choisi devait impéra-

tivement être un modèle "RAIL TO RAIL", c'est à dire un modèle dont la tension de sortie peut approcher les tensions d'alimentations sans présenter de tension de déchet. En raison des difficultés d'approvisionnement que nous avons rencontrées, nous avons préféré limiter le courant de base à une valeur plus faible, que le circuit U_1 est capable de fournir. Cette modification étant survenue



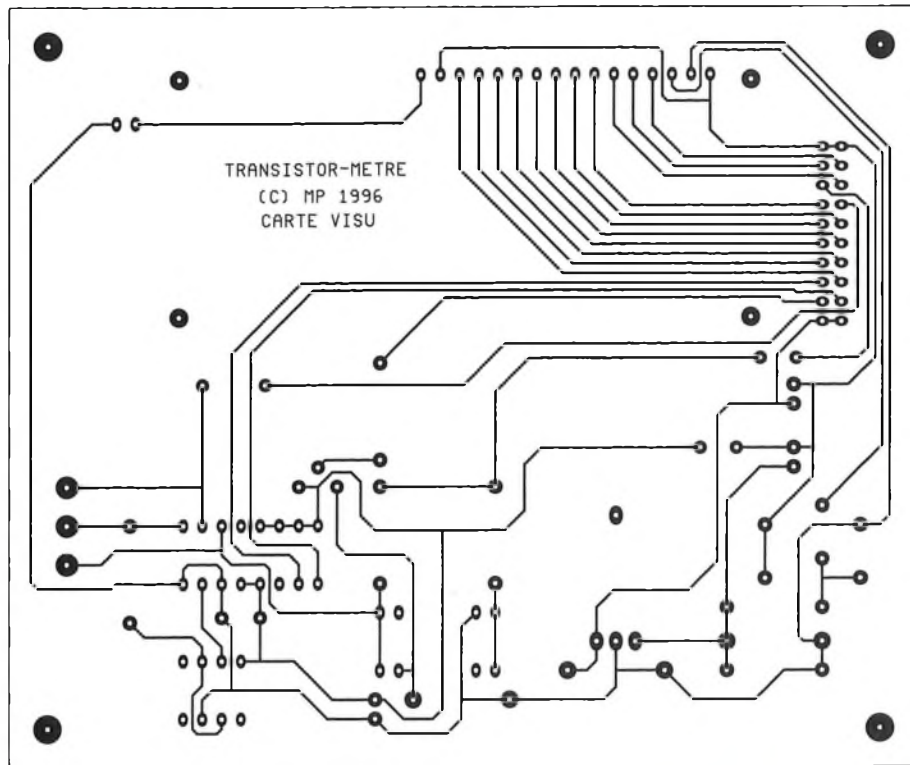

tardivement dans l'avancement du projet, l'amplificateur U_2 a été remplacé par un simple strap. Ne soyez donc pas surpris de voir encore U_2 sur le schéma ainsi que sur l'implantation. Si vous parvenez à vous procurer un AD820, vous pourrez l'implanter, mais vous n'y gagnerez rien car le programme associé au montage et la valeur des composants a été recalculée pour tenir compte de la

suppression de l'amplificateur opérationnel.


Réalisation

Le dessin du circuit imprimé de la carte à microcontrôleur est visible en **figure 4**. La vue d'implantation associée est reproduite en **figure 5**. Le dessin du circuit imprimé de la carte

6 CIRCUIT IMPRIMÉ...

de mesure et d'affichage est visible en **figure 6**, et la vue d'implantation associée est reproduite en **figure 7**. Les pastilles seront percées à l'aide

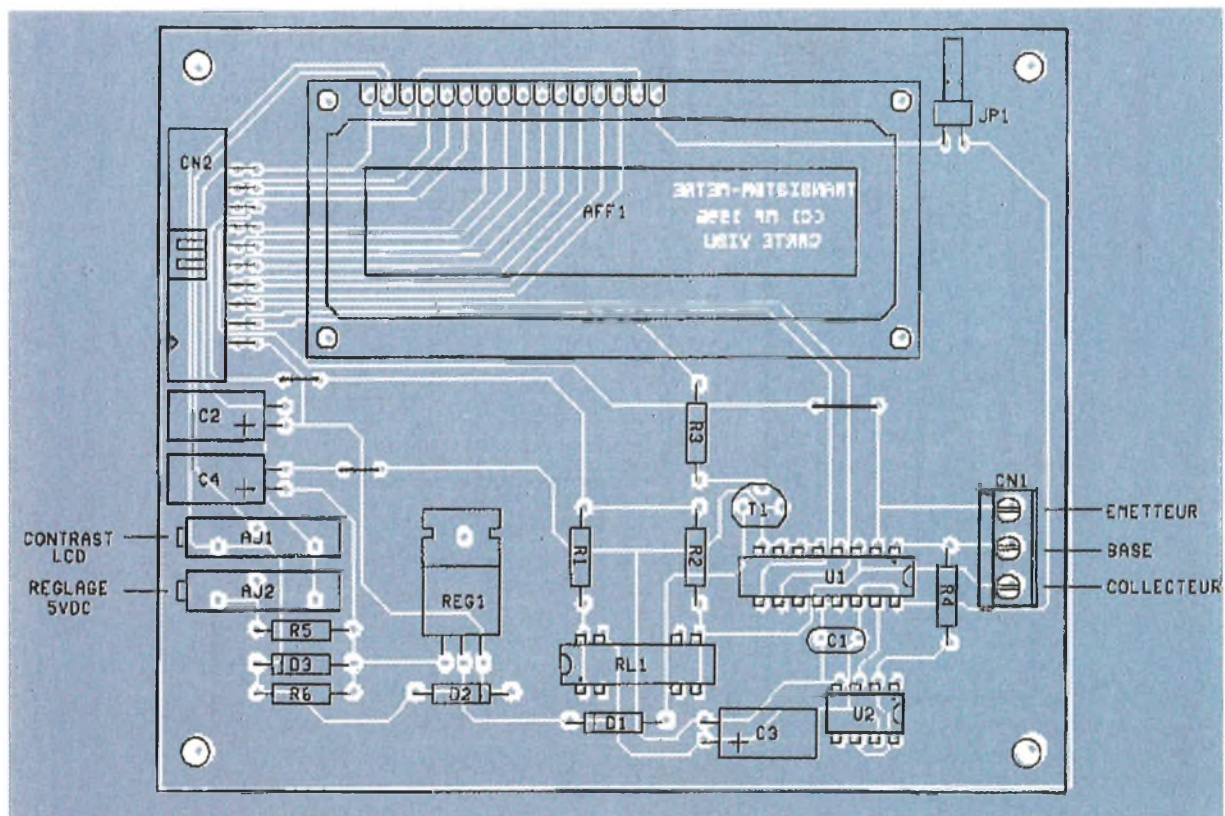7 ...ET IMPLANTATION DE LA CARTE MESURE-AFFICHAGE (REPLACER U_2 PAR UN STRAP ENTRE 3 ET 6).



d'un foret de 0,8mm de diamètre, pour la plupart. En raison de la taille réduite des pastilles concernées (pour pouvoir passer les pistes entre les pastilles), il vaudra mieux utiliser des forets de bonne qualité pour éviter d'emporter les pastilles. En ce qui concerne les bomiers à vis, les diodes, les régulateurs et le transistor T₁ de la carte à microcontrôleur, il faudra percer les pastilles avec un foret de 1mm de diamètre.

Comme d'habitude, procurez-vous les composants avant de dessiner le circuit, au cas où il vous faudrait adapter un peu l'implantation. Cette remarque concerne particulièrement l'afficheur LCD et les relais. Il n'y a pas de difficulté particulière pour l'implantation. Soyez tout de même attentifs au sens des condensateurs et des circuits intégrés. N'oubliez pas les 3 straps sur le circuit de mesure et d'affichage (voir la figure 7). Les régulateurs seront montés sur des petits dissipateurs thermiques, afin de limiter leur température de fonctionnement. Le dissipateur associé au régulateur de la carte de mesure et d'affichage devra être suffisamment bas pour ne pas dépasser de l'afficheur LCD, au cas où vous souhaiteriez installer le montage dans un boîtier.


ATTENTION:

L'afficheur LCD et les circuits intégrés de la platine de mesure seront installés uniquement après un préréglage du régulateur de cette carte (voir les paragraphes consacrés aux réglages). Surtout ne les installez pas pour l'instant car vous risquez de les détruire à la première mise sous tension, si d'aventure A₂ est réglé pour obtenir une tension maximum. Rappelons que la carte de mesure a été conçue pour utiliser un amplificateur "rail to rail" AD820. Le circuit n'étant pas disponible partout, nous avons préféré modifier les valeurs des résistances du montage pour se passer de l'amplificateur opérationnel. En conséquence il suffit de mettre un strap en lieu et place des pattes 3 et 6 du circuit U₂. L'EPROM U3 sera programmée avec le contenu d'un fichier que vous pourrez vous procurer par téléchargement sur le serveur Minitel ou le serveur Internet de la revue. Vous trouverez le fichier "U3.BIN" qui en est le reflet binaire du contenu. Vous trouverez aussi le fichier "U3.HEX" qui correspond au format HEXA INTEL,

qui peut vous être utile selon le modèle de programmeur d'EPROM dont vous disposez. Si vous n'avez pas la possibilité de télécharger les fichiers, vous pourrez adresser une demande à la rédaction en joignant une disquette formatée accompagnée d'une enveloppe self-adressée convenablement affranchie (tenir compte du poids de la disquette).

Réglages

 Encore une fois faites ATTENTION. Avant d'implanter l'afficheur LCD et les circuits intégrés sur la carte de mesure, il faut préréglage le régulateur



L'ALIMENTATION DE LA CARTE MESURE-AFFICHAGE.

NOW, THE BATTLE IS OVER

Renseignements:
0590-1904
N°99 GRATUIT

ULTIBOARD

BUNDLED WITH SPECCTRA

SHAPE BASED AUTOROUTER

Les qualités d'interactivité d'ULTIboard ont été déterminantes pour sa popularité dans le monde des concepteurs de circuits imprimés professionnels. Vu que maintenant chaque système ULTIboard Designer sera doté en standard du fameux autorouteur SPECCTRA SP4, les utilisateurs d'ULTIboard disposeront du *best of both worlds*. Tous les utilisateurs d'ULTIboard Designer en possession d'un abonnement de mise à jour en cours de validité ont reçu une mise à jour de maintenance (MAINTENANCE UPGRADE) gratuite comportant l'autorouteur SPECCTRA SP4 (4 couches de signal + couches pour le plus et la masse de l'alimentation), autorouteur basé sur les formes (shape based) et travaillant donc hors-grille. Ceci prouve une fois de plus combien ULTIboard, la source de logiciels CAO, tient ses utilisateurs existants à coeur!

THE ULTIMATE SPECIAL OFFER ULTIboard Entry Designer* 9.895 F/65.950 BF (HT) fourni maintenant avec SPECCTRA Shape Based Autorouter
*Upgrade gratuite avec EMC-EXPERT au milieu de 1996 (Prix normal à la sortie 14 975 F/99.750 BF)

ULTIMATE
Ultimate Technology Bureaux centraux
Energistroat 36 • NL 1411 AT Naarden
Pays-Bas • tél.: 19.31.35.694444 • fax: 19.31.35.6943345

Ultimate Technology Belgique
1, Place du Cardinal Mercier
2800 Malines • tél.: 015-401895 • fax: 015-401897

Sis. MDS Electronique
FR 89430 MELISEY
tel: 86 75 83 63 • fax: 86 75 83 64

Capacité de stock 1 400 brochures Upgrade gratis à EMC-Expert en 1996. Version d'Evolution (cap. 200 brochures, manuel d'installation et cours de prise en main) 330 F (TTC 290 F)

de cette carte. Pour cela, connectez la carte de mesure à la carte à microcontrôleur via le câble plat 20 points. Soyez vigilant au sens du câble en repérant bien les broches numéro 1. Ajustez AJ₂ pour obtenir 5VDC sur la broche 16 du support pour U₁ (la masse est prise en patte 8). Lorsque le pré-réglage est terminé, profitez en pour mettre AJ₁ en butée, de sorte que son point milieu soit à la masse (contraste de l'afficheur LCD réglé au maximum). Débranchez ensuite la platine pour y installer l'afficheur LCD et le circuit intégré U₁ sur son support. Lorsque la platine est complètement équipée, rebranchez-la à la carte microcontrôleur. Vous pouvez maintenant remettre l'ensemble sous tension. Si vous avez choisi un afficheur LCD rétro-éclairé, comme le nôtre, placez un strap sur JP₁. Ajustez maintenant AJ₂ pour que la tension fournie par le régulateur ajustable soit exactement la même que celle fournie par le régulateur fixe (tension présente sur le point commun à R₁/R₂ et tension présente sur la broche 14 du circuit U₁).

Utilisation

L'utilisation du montage est quasi-évidente. A la mise sous tension, le montage vous invite à mettre en

place un transistor. Rappelons que devez vérifier par vous-même le brochage du transistor, le montage n'étant pas prévu pour le faire à votre place.

Selon le gain du transistor qui est soumis aux tests, vous disposerez d'un ou deux résultats de mesure. Si le gain du transistor est trop faible vous obtiendrez seulement la mesure effectuée avec le courant de base maximum que peut fournir l'appareil. En effet dans ce cas de figure le montage serait incapable de déterminer, avec une bonne précision, la tension aux bornes d'une résistance de charge de faible valeur.

A l'inverse, si le gain du transistor est important (entre 500 et 1000), vous n'obtiendrez que la mesure effectuée avec la résistance de collecteur de 100Ω. Dans ce cas de figure, avec la résistance de charge de 1kΩ, le transistor serait en saturation. La mesure n'aurait alors aucun sens.


Enfin, entre les deux extrêmes que nous venons de citer, vous obtiendrez une mesure avec un courant de base maximum sur une résistance de collecteur de 100Ω et une mesure sur une résistance de 1000Ω avec un courant de base ajusté pour que VCE = 1V.

Dans tous les cas de figure, le montage vous précise quel est le courant de base qui a été utilisé pour mesurer le gain affiché.

La précision des mesures est bien entendue limitée. Les résistances y sont pour quelque chose. Vous pouvez malgré tout compter sur un résultat précis à ± 10% dans le pire des cas. Pour sa part l'auteur a pu constater un résultat précis à environ 5%.

P.MORIN

 LA GESTION ASSURÉE PAR UN 80C32 À 12 MHz.



Nomenclature

Carte à Microcontrôleur

CN₁ : Bornier de connexion à vis, 2 plots, au pas de 5,08mm, à souder sur circuit imprimé, profil standard.

CN₂ : Connecteur série HE10, 20 contacts mâles, sorties droites, à souder sur circuit imprimé (par exemple référence 3M 2520-6002).

C₁, C₂ : 33 pF céramique, pas de 5,08mm

C₃, C₅ : 10 μF/25V, sorties radiales

C₄ : 470 μF/25V, sorties radiales

4001 : diode de redressement 1A/100V

D₂ : 1N4007 (diode de redressement 1A/700V)

JP₁ : Strap au pas de 2,54mm
QZ₁ : Quartz 12MHz en boîtier HC49/U

REG₁ : Régulateur LM7805 (5V) en boîtier TO220

RL₁ : Relais 12VDC, 1 contact travail

(par exemple Fujitsu FBR244ND012)

RR₁ : Réseau résistif 8 x 10 kΩ en boîtier SIL

R₁ : 10 kΩ 1/4W 5%

(Marron, Noir, Orange)

R₂, R₃, R₄ : 4,7 kΩ 1/4W 5%

(Jaune, Violet, Rouge)

T₁ : TIP121A

U₁ : Microcontrôleur 80C32 (12MHz)

U₂ : 74LS573

U₃ : EPROM 27C64 temps d'accès 200ns

Carte de mesure et d'affichage

AFF₁ : Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères rétro-éclairé, type TN (par exemple ACM1602AT)

CN₁ : Bornier de connexion à vis, 3 plots, au pas de 5,08mm, à souder sur circuit imprimé, profil standard.

CN₂ : Connecteur série HE10, 20 contacts mâles, sorties coudées, à souder sur circuit imprimé (par exemple référence 3M 2520-5002).

C₁ : 100 nF

C₂ : 100 μF/25V, sorties radiales

C₃ : 22 μF/25V, sorties radiales

C₄ : 10 μF/25V, sorties radiales

D₁ : 1N4007

D₂, D₃ : 1N4001 (diode de redressement 1A/100V)

JP₁ : Barrette mini-KK, 2 contacts, sorties droites, à souder sur circuit imprimé, référence MOLEX 22-27-2021.

REG₁ : LM317

RL₁ : Relais miniature 1 contact travail, en boîtier DIL (par exemple CLARE référence PRME15005)

R₁ : 110 Ω 1/4W 2%

(Marron, Marron, Noir)

R₃ : 4,7 kΩ 1/4W 5%

(Jaune, Violet, Rouge)

R₄ : 47 kΩ 1/4W 5%

(Jaune, Violet, Orange)

R₅ : 2,7 kΩ 1/4W 5%

(Rouge, Violet, Rouge)

AJ₁, R₂, AJ₂, R₆ : 1 kΩ 1/4W 5%

(Marron, Noir, Rouge)


T₁ : 2N2222

U₁ : PCF8591

U₂ : AD820AN (remplacé par un strap: voir texte).



VARIATEUR ALEATOIRE POUR MOTEURS

 

Il existe parfois des applications, essentiellement d'animation, pour lesquelles il est nécessaire d'obtenir une variation aléatoire d'un mouvement. Ce montage répond à cette attente en permettant de disposer d'une gamme de 8 vitesses différentes se succédant


dans un ordre quasiment imprévisible. Pour multiplier encore les possibilités, l'inversion du sens de rotation est aussi aléatoire. Enfin, pour rendre ce montage universel, il est possible de commander, au choix, des moteurs pas à pas ou à courant continu.

Synoptique (figure 1)

Une base de temps réglable dans une fourchette assez large commande l'avance d'un générateur aléatoire 8 bits constitué de deux registres à décalage rebouclés par des portes "OU" exclusif. Ce générateur est relié à un multiplexeur-démultiplexeur analogique 8 vers 1 chargé de faire varier la constante de temps d'un oscillateur. Cet oscillateur commande directement l'entrée horloge du module interface dans le cas d'un moteur pas à pas.

Dans le cas d'un moteur courant

1 SYNOPTIQUE DU VARIATEUR.

 

L'ALIMENTATION ET LE BORNIER D'INTERCONNEXION.

continu, le fonctionnement est différent car nous travaillons en découpage de puissance.

Il s'agit cette fois d'une modulation " PWM " (largeur d'impulsion variable). La sortie de l'oscillateur modifié commande le moteur par l'intermédiaire d'un MOSFET de puissance. Ceci nous permet d'obtenir un bon rendement avec un minimum de pertes par effet joule, et surtout de très bons ralentis réguliers.

Schéma (figure 3)

L'oscillateur cadencant le montage est constitué par la porte Trigger de Schmitt (4, 5, 6) IC₃ et ses composants associés R₁₀, R₁₇, C₂. Le potentiomètre ajustable R₁₇ de forte valeur, permet une très large plage de réglage. La sortie de cet oscillateur est reliée aux deux entrées horloge (CKA et CKB) d'un double registre à décalage 4 bits IC₁.

Attardons-nous un instant sur le fonctionnement d'un générateur pseudo-aléatoire réalisé à l'aide de ce genre de circuit. Pour simplifier, prenons l'exemple d'un registre à décalage simple 4 bits dont les deux dernières sorties sont reliées à une porte "OU" exclusif rebouclée sur l'entrée Data du registre (figure 2). Partons de l'hypothèse selon laquelle un état haut est présent seulement sur la première sortie du registre. Un état bas se retrouve donc sur l'entrée Data. A la première impulsion d'horloge, cet état haut se décale d'un cran vers la deuxième sortie. On a donc respectivement, dans l'ordre: 0100, les deux entrées de la porte "OU" sont toujours à 0 et la sortie aussi.

A la seconde impulsion, on obtient 0010, dans ce cas la sortie de la porte "OU" exclusif passe à 1 et on obtient à la 3ème impulsion 1001 et ainsi de suite. Rappelons qu'une porte "OU" exclusif présente un état logique haut uniquement si ses deux entrées présentent un état différent. Pour obtenir plus de possibilités, on connectera en série deux registres à décalage (la 4ème sortie du premier reliée à l'entrée donnée du second registre). Il faudra, de ce fait, augmenter les rebouclages avec deux portes "OU" exclusif supplémentaires (1, 2, 3) (8, 9,10) IC₂, mélangées ensemble avec (4, 5, 6) IC₂ et réinjecter sur l'entrée donnée du



premier registre 7 (IC₁). Nous n'avons pas encore donné l'explication de la présence des diodes D₁ à D₈, R₁ et de la porte inverseuse (1, 2, 3) IC₃. En effet, une combinaison reste interdite, il s'agit de la présence d'un état bas sur toutes les sorties en même temps, dans ce cas le circuit ne se reboucle plus de lui-même et aucun état haut ne peut se déplacer à nouveau. L'ensemble des composants décrits précédemment évite cet état; en effet si toutes les entrées sont à 0 la sortie 3 de IC₃ présente un état haut qui va pouvoir alimenter le registre à décalage.


Ce générateur ainsi constitué, présente un grand nombre de combinaisons et il est pratiquement impossible de prévoir la succession logique se présentant sur les 8 sorties, on peut donc parler de phénomène quasi-aléatoire. Trois bits sont prélevés sur des sorties différentes afin de commander le multiplexeur-démultiplexeur analogique IC₄ qui commute alternativement 8 résistances différentes à la broche commune XOUT/IN.

Nous verrons plus tard l'utilisation de cette résistance variable pseudo-aléatoire. Le changement de sens de rotation s'effectuera à l'aide d'une porte "OU" câblée (D₁₁ à D₁₄ + R₁₄) et de quatre interrupteurs S₁ à S₄ qui permettent d'augmenter la probabilité de ce changement. Il est plus difficile d'obtenir quatre sorties successives à l'état bas que 3, 2 ou une seule. L'état logique obtenue à la sortie de cette porte câblée est inversé par T₂ et permet, soit de comman-


der directement l'entrée D/G d'une interface pour moteur pas à pas, soit par l'intermédiaire d'un relais d'inverser le sens de marche d'un moteur à courant continu. L'oscillateur variable est constitué d'un désormais très classique timer 555 CMOS monté en astable. Quelques plots de soudure (figure 4) permettront de l'utiliser soit à fréquence variable (moteurs pas à pas), soit à largeur d'impulsion variable pour le découpage de la tension d'un moteur courant continu (straps en position b). Dans ce cas, la sortie 3 de IC₅ inversée par deux portes Trigger de Schmitt (8, 9, 10) (11, 12, 13) IC₃ commande à travers R₁₃ la porte d'un MOSFET de puissance capable de supporter des courants de plusieurs ampères. La diode rapide à faible temps de recouvrement D₁₀ sert de diode de roue libre et permet d'obtenir un ralenti plus stable en évitant ainsi la réinjection de la force contre-électromotrice de l'induit. L'alimentation est constituée de façon classique par un transformateur TR₁ suivi d'un pont redresseur PT₁, d'un filtrage C₄, C₅ et d'un régulateur intégré stabilisant la tension à 9V. Cette alimentation devra être dimensionnée en fonction du moteur utilisé, surtout pour ceux à courant continu très gourmands en énergie!

2

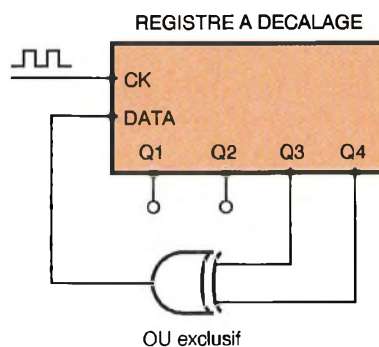PRINCIPE DE LA GÉNÉRATION DE MOTS PSEUDO-ALÉATOIRES.



PAS.	Q1	Q2	Q3	Q4	DATA
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	1
3	1	0	0	1	1
4	1	1	0	0	0
5	0	1	1	0	1
6	1	0	1	1	1

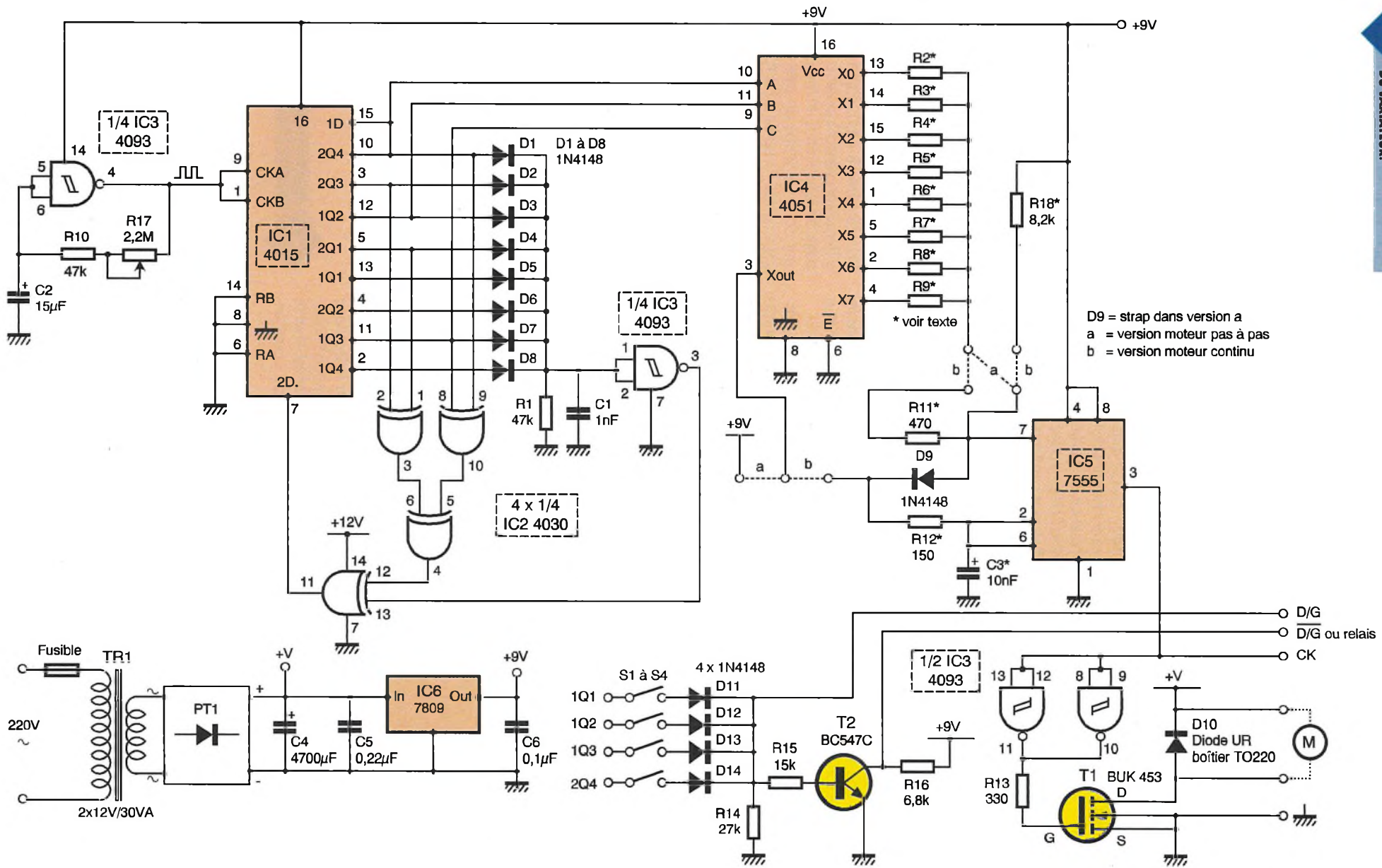


1. Version moteur courant continu (b)

 2. Version moteur pas à pas (a)




R18 = 8,2k
D9 = 1N4148
R12 = 150Ω
R11 = 470Ω
C3 = 10nF



(Vue grossie côté cuivre)

 R18 = absente
D9 = strap
R12 = 150Ω
R11 = absente
C3 = 33nF ou plus



(Vue grossie côté cuivre)

Réalisation

Tous les composants, y compris le transformateur prévu dans la nomenclature, sont implantés sur la carte représentée côté cuivre en **figure 5** avec son implantation en **figure 6**. Après réalisation du circuit imprimé par toute méthode convenable, on soudera les quelques straps suivis des composants passifs, supports de circuits intégrés, transformateur moulé. On ne soudera pas pour l'instant R₂ à R₉, R₁₁, R₁₂ et R₁₇. Dans le cas d'une version simple pour moteur pas à pas, on omettra T₁ et D₁₀ et leur radiateur associé. Par contre, dans le cas d'une version moteur continu, on utilisera un radiateur assez important et l'on montera de part et d'autre de celui-ci les deux composants T₁ et D₁₀ avec de la graisse thermique pour optimiser la résistance thermique de l'ensemble.

Note importante: D₁₀ doit être isolée avec un mica, où autre, de la semelle du radiateur!

Ce ne sera pas le cas pour T₁ dont le drain est relié au boîtier métallique du FET. On pourra faire, à ce stade, des essais afin de vérifier la bonne valeur de la tension d'alimentation continue du montage. Après cette vérification, on placera sur leurs supports respectifs tous les composants sauf IC₅. On réglera l'ajustable de la base de temps R₁₁ à une valeur moyenne et on s'assurera du défilement aléatoire d'états logiques haut et bas sur les sorties de IC₁. Les interrupteurs S₁ à S₄ seront fermés ou non suivant que l'on désire des changements de sens de marche fréquents ou non. Cette partie est optionnelle bien évidemment, et si on utilise un relais commandé par T₂, il ne faudra pas oublier une diode de protection en parallèle sur la bobine du relais.


4 LES PONTS À EFFECTUER SELON LA COMMANDE D'UN MOTEUR CC OU PAS À PAS.


Pour terminer, on devra configurer le circuit imprimé en fonction du type de moteur commandé. Ceci se fera en établissant des plots de soudure sur le circuit imprimé, côté cuivre, selon les schémas fournis. Certaines résistances seront présentes ou non suivant la version, et leur valeur pourra elle aussi être modifiée. Il reste maintenant à déterminer les valeurs mini et maxi des résistances R₂ à R₉ fixant la vitesse. On réalisera pour cela quelques essais avec un potentiomètre dont on mesurera la résistance après coup. L'échelonnement des valeurs entre les deux extrémités de la fourchette pourra se faire de façon régulière ou complètement anarchique. De même, on pourra utiliser plusieurs fois la même résistance, si l'on désire obtenir une vitesse donnée plus fréquemment. Tout cela est fonction de vos goûts et de l'utilisation envisagée. Ceci n'a guère d'importance puisque ce montage est à la base fait pour être imprévisible. Nul doute que cette réalisation pourra donner de nombreuses idées à nos lecteurs férus de mécanique et qui veulent apporter un peu d'originalité et de hasard dans leurs animations.

Bonne réalisation!

E. CHAMPLEBOUX

5 CIRCUIT IMPRIMÉ DU VARIATEUR.

 

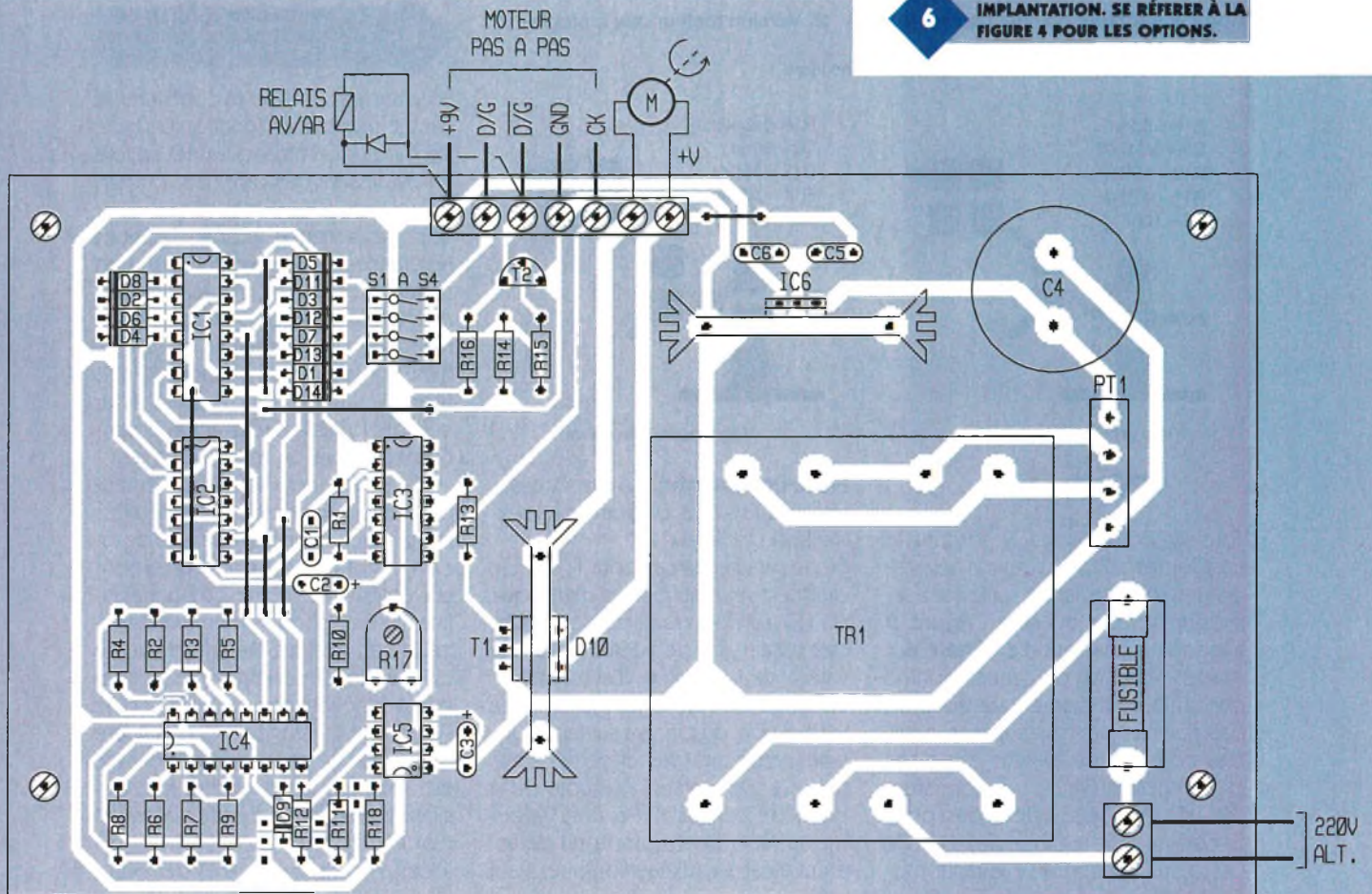

Nomenclature

R₁, R₁₀ : 47 kΩ
(jaune, violet, orange)
R₂ à R₉ : voir texte, à sélectionner suivant moteur et effets.
R₁₁ : 470 Ω
(jaune, violet, marron)

LA PARTIE GÉNÉRATION PSEUDO-ALÉATOIRE.


(voir texte)
R₁₂ : 150 Ω
(marron, vert, marron)
(voir texte)
R₁₃ : 330 Ω
(orange, orange, marron)
R₁₄ : 27 kΩ
(rouge, violet, orange)
R₁₅ : 15 kΩ
(marron, vert, orange)
R₁₆ : 6,8 kΩ
(bleu, gris, rouge)
R₁₇ : 2,2 MΩ ajustable

R₁₈ : 8,2 kΩ
(gris, rouge, rouge)
(voir texte)
C₁ : 1 nF MKH
C₂ : 15 μF/16V tantale
C₃ : 10 nF MKH (voir texte)
C₄ : 4700 μF/40V chimique
C₅ : 0,22 μF MKH
C₆ : 0,1 μF

IC₁ : 4015
IC₂ : 4030
IC₃ : 4093
IC₄ : 4051
IC₅ : 7555 ou ICL 555
IC₆ : 7809

T₁ : MOSFET canal N
genre IRF 540
T₂ : BC 547C
D₁ à D₉, D₁₁ à D₁₄ : 1N 4148
D₁₀ : Diode ultra rapide type
BYW 29-100

 boîtier TO220 (BYV 19)
PT₁ : Pont 80V/3A
1 Transfo moulé 2 x
12V/30VA
2 Dissipateurs pour C.I.
Borniers à vis
1 Kit isolation TO220
1 Porte-Fusible pour C.I.






INTERFACE SERIE-PARALLELE / PARALLELE-SERIE POUR PC

Si la commande de dispositifs externes par les PC et compatibles restent très simples par l'intermédiaire du port parallèle (ou port imprimante), il en va tout autrement lorsque l'on désire utiliser l'interface série (ou RS232). Cette dernière transmettant les informations bit par bit, il est nécessaire d'utiliser un convertisseur de format. La plupart des PC disposant de deux connecteurs série, il nous a semblé intéressant de proposer une telle interface à nos lecteurs passionnés d'informatique et de robotique.

Il y a peu de temps, nous vous avons proposé deux cartes remplissant cette fonction à base de microcontrôleur 80C32. Cette fois, nous vous proposons une seule carte sans microcontrôleur et qui peut fonctionner jusqu'à 9600 bauds.

La liaison série

 Bien que quotidiennement employée par les utilisateurs d'ordina-





teur, la liaison série ou RS232 est sans doute l'interface la moins bien connue quant à son mode de fonctionnement. C'est pourquoi nous vous en proposons une brève description. La liaison série est également appelée liaison asynchrone car elle ne nécessite pas la présence d'une horloge de synchronisation, contrairement à la liaison synchrone. Les signaux protocolaires et les bits de données sont donc transmis à la cadence de l'horloge de la carte sé-

rie. Le schéma de la **figure 1** représente l'allure d'une transmission de données. Celle-ci débute par la transmission d'un bit de start, bit présentant un état bas. Ce bit est utilisé par l'ordinateur récepteur afin de déterminer si c'est une transmission qui débute: dès que le flanc descendant du bit de start est pris en compte, l'ordinateur se met en attente pendant une durée égale à la moitié de la durée d'un bit puis teste la ligne à nouveau. Si la ligne est encore à l'état bas, cela signifie qu'il s'agit d'une transmission et les bits de données suivant seront pris en

1

TRAME D'UN MOT
SERIE EN RS 232.

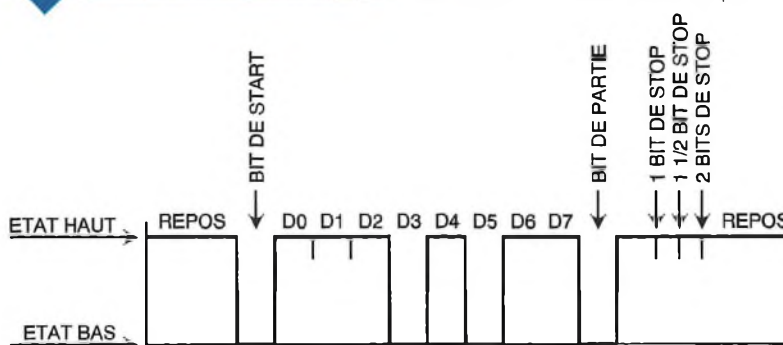

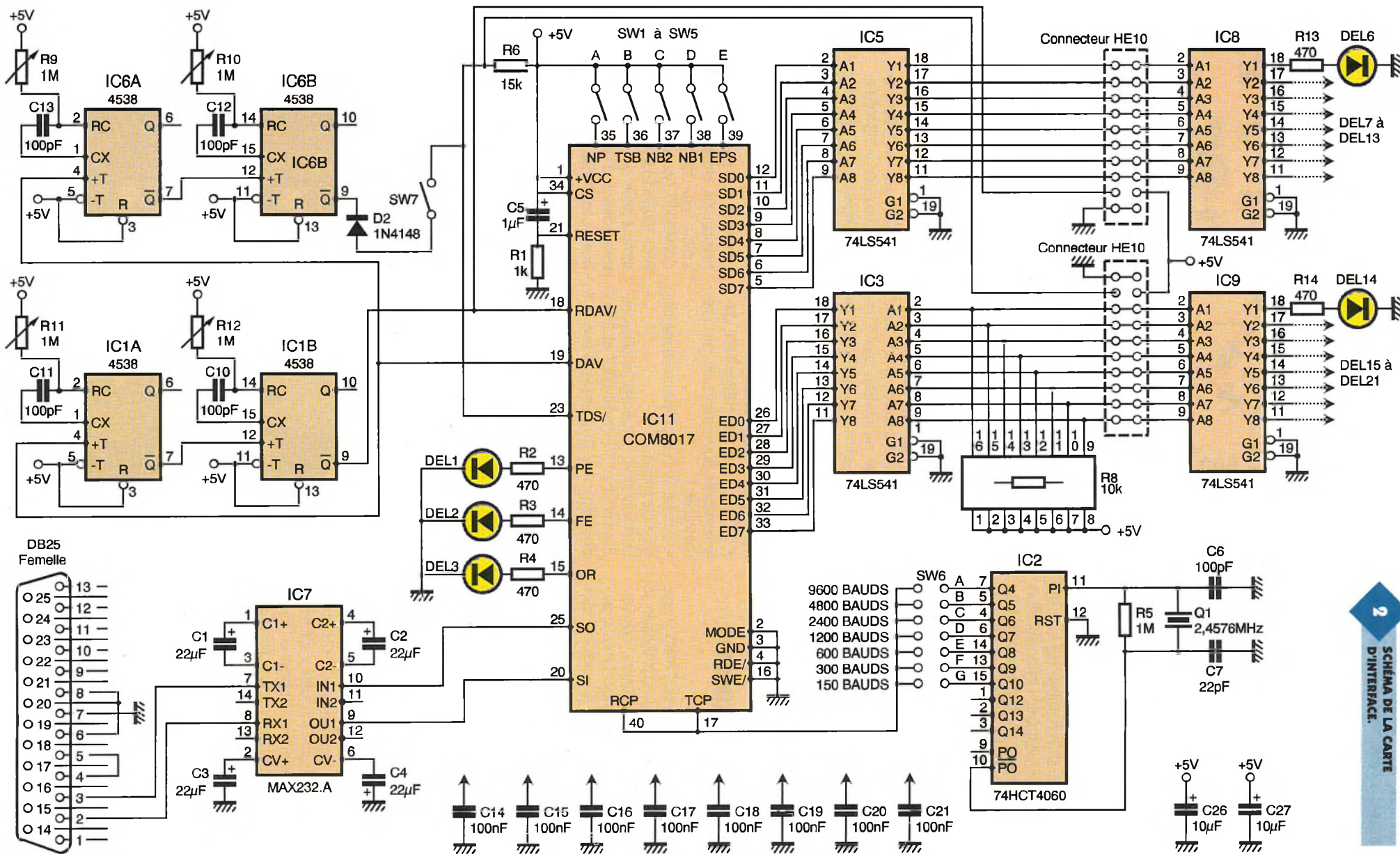


SCHEMA DE LA CARTE D'INTERFACE.

compte; au contraire, si la ligne se trouve à l'état haut, l'ordinateur en déduit qu'il s'agissait d'un parasite transmis par les câbles de liaison. Après le bit de start, viennent les bits de données qui peuvent être au nombre de 5, 6, 7 ou 8. Dès la fin de la transmission des données, arrive le bit de parité si celle-ci a été prévue. Elle peut être paire ou impaire: si elle est paire, le bit de parité sera à 0 si le nombre de bits de données à 1 est impair; si la parité demandée est "impaire", le bit de parité sera à 0 si le nombre de bits de données à 1 est impair et il sera à 1 si le nombre de bits de données à 1 est pair. La transmission d'une donnée se termine par les bits de stop qui peuvent être au nombre de 1, 1,5 ou 2. Pendant cette durée, la ligne se trouvera à l'état haut avant le prochain bit de start. Afin de transformer ces données transmises en série en une donnée parallèle exploitable par des circuits externes, il est nécessaire d'utiliser un circuit intégré spécialisé appelé UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) ou émetteur/récepteur universel asynchrone.

L'UART COM8017

C'est le circuit intégré COM8017 que nous utiliserons afin d'effectuer la conversion des données, conversion qui sera bilatérale. Nous pourrions ainsi envoyer et recevoir des informations parallèles par l'intermédiaire de l'interface série. L'UART est un circuit relativement complexe qui possède deux ports de huit lignes: un port pour l'émission des données (broches 5 à 12) et un port pour la réception des données (broches 26 à 33). Il est également pourvu de deux lignes série: la broche 25 qui transmet les données et la broche 20 qui reçoit les informations en série. Deux entrées d'horloge sont prévues. On peut ainsi choisir une fréquence de fonctionnement différente pour la réception et l'émission des données. Outre les broches de validation du circuit et celles d'alimentation, voyons plus en détail celles que nous utiliserons dans notre montage:

 - broche 13: un niveau haut signale une erreur de parité;
- broche 14: un niveau haut signale une erreur de bit de stop;
- broche 15: un niveau haut signale une surcharge du récepteur;
- broche 18: RDAV/; un niveau bas appliqué sur cette broche signale à



l'UART qu'il peut recevoir une nouvelle donnée;

- broche 19: DAV passe au niveau haut lors de la réception d'une donnée; repasse au niveau bas lorsqu'une impulsion est appliquée sur l'entrée RDAV/;
- broche 35: NP; suppression de la parité;
- broche 36: TSB; détermination du nombre de bits de stop;
- broches 37 et 38: NB2 et NB1; détermination du nombre de bits par caractère;
- broche 39: EPS; détermination du type de parité.

La fréquence d'horloge appliquée aux broches 17 et 40 (TCP et RCP) doit être 16 fois supérieure au nombre de bauds. Ainsi, pour une vitesse de transmission de 150 bauds à 9600 bauds, les fréquences auront une valeur de:

- 150 bauds → 2400 Hz
- 300 bauds → 4800 Hz
- 600 bauds → 9600 Hz


2b SCHÉMA DE L'ALIMENTATION.

- 1200 bauds → 19200 Hz
- 2400 bauds → 38400 Hz
- 4800 bauds → 76800 Hz
- 9600 bauds → 153600 Hz

Le schéma de principe


Le schéma de principe de notre réalisation est donné en **figure 2**. Le cœur du montage est l'UART COM8017 (équivalent du disparu AY3-1015). La platine est reliée à l'interface série de l'ordinateur par l'intermédiaire d'un convertisseur de niveau MAX232 (IC7). Cette interfacage est obligatoire, l'UART ne dispensant que des signaux au niveau T.T.L. alors que les tensions acceptées par l'interface série peuvent at-

LUART ET LE CONVERTISSEUR DE NIVEAUX.

 

teindre -12V pour le niveau bas et +12V pour le niveau haut. Le signal d'horloge est généré par le circuit IC2, un 74HCT4060 dont l'oscillateur interne fonctionne à l'aide d'un quartz de fréquence 2,4576 MHz. Le commutateur SW6, comprenant 7 positions permet de choisir la vitesse de transmission, qui peut être comprise entre 150 bauds et 9600 bauds. Ce commutateur sera le plus souvent configuré sur la vitesse la plus haute. Les quatre monostables IC1A, IC1B, IC6A et IC6B permettent la gestion des signaux de validation. Lorsque le COM8017 reçoit une donnée série, il la convertit en une donnée parallèle qui apparaît sur ses broches 5 à 12. Dès que cette donnée est valide, la broche DAV passe au niveau haut afin de signaler cet état. Sur le front montant du signal, le premier monostable IC1A est déclenché et sa sortie Q/ passe au niveau bas. Lors de la remontée de cette broche au niveau haut, le second monostable IC1B est à son tour déclenché et le front descendant présent sur sa broche Q/ est appliqué à l'entrée RDAV/ de l'UART. Lors de cette impulsion négative, la broche DAV repasse au niveau bas signalant à l'UART qu'une nouvelle donnée peut être reçue. A la réception d'une donnée, la broche DAV en passant à l'état haut déclenche également le monostable IC6A dont la sortie Q/ met en fonctionnement le second monostable IC6B. L'impulsion négative présente sur sa sortie Q/ et appliquée sur la broche TDS/ de l'UART débute le processus de transmission d'un octet vers l'ordinateur. Ainsi, pour obtenir une lecture de l'état des broches 26 à 33 du COM8017, il suffit d'envoyer une donnée vers celui-ci. Le commutateur SW7 permet d'isoler la sortie du monostable de l'entrée TDS/ si une lecture n'est pas souhaitée immédiatement après une écriture. Le diagramme de la **figure 3** représente la chronologie de ces différents signaux.

L'obtention d'une lecture des lignes d'entrées de IC11 peut également être obtenue par un autre moyen. En effet, notre carte étant destinée à servir d'interface entre le connecteur série du PC et des cartes externes (que nous ne manquerons pas de vous proposer), des connecteurs HE10 à 20 points ont été prévus sur la maquette. Outre les huit lignes d'entrée, la masse et le +5V, la ligne TDS/ y a été connectée. Ainsi, un dispositif externe pourra, par l'application d'un niveau bas sur cette ligne, transmettre des informations à l'ordi-

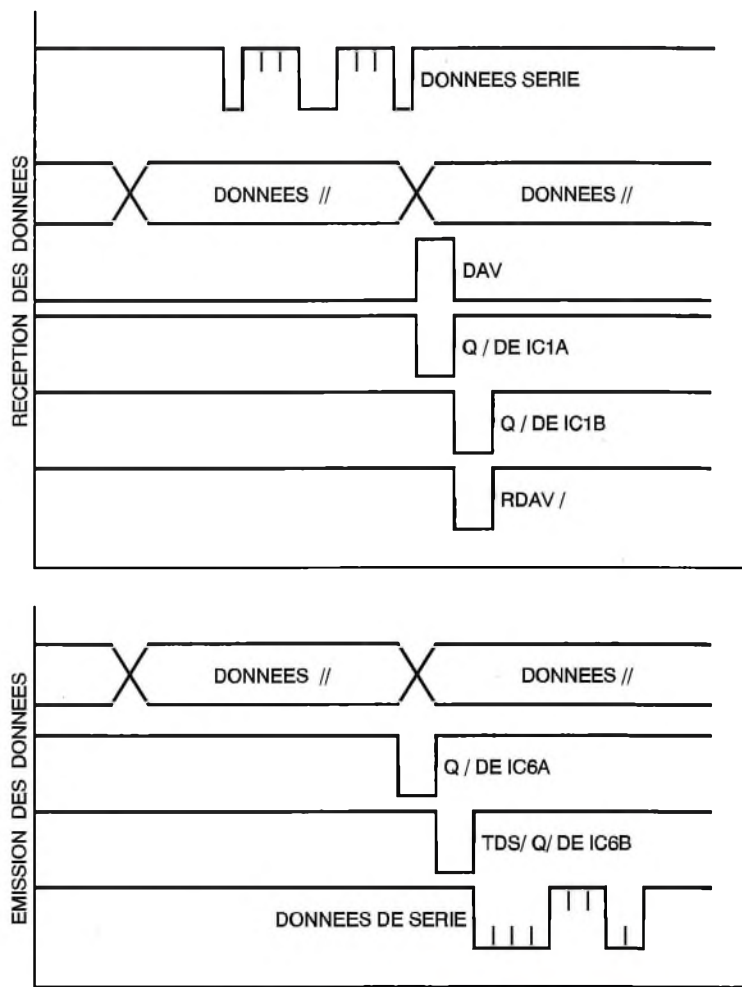

nateur. La diode D2 évite un conflit qui ne manquerait pas de se produire lors de l'application d'une impulsion négative externe. Le second connecteur HE10 est utilisé par les lignes de sorties. Le +5V et la masse y ont été reliés, ainsi que le signal RDAV/ qui indique la présence d'une donnée et qui pourra être utilisé par les circuits externes.


Bien que prévus sur notre maquette, les commutateurs SW1 à SW5 seront laissés ouverts. Le port de sortie de l'UART est connecté à un octuple


3

CHRONOLOGIE DES SIGNAUX PRINCIPAUX EN ÉMISSION ET RÉCEPTION.

amplificateur de bus, un 74LS541 (IC5) qui est utilisé comme tampon et permet de disposer d'un courant plus élevé. Un second amplificateur (IC8) dont les sorties alimentent des LED, permet de connaître l'état des

 LES LIGNES D'ENTRÉE-SORTIE PARALLÈLES AVEC INDICATION D'ÉTAT.



 

5

CIRCUIT IMPRIMÉ.

lignes de sorties, ce qui sera surtout apprécié lors des essais de la platine. Le port d'entrée est connecté aux sorties d'un amplificateur de même type (IC_3) dont les entrées sont forcées à l'état haut par un réseau résistif d'une valeur de $10\text{ k}\Omega$. Un second circuit (IC_9) identique au premier indique également l'état

des lignes d'entrées au moyen de LED connectées à ses sorties. Nous avons prévu une double alimentation qui est incorporée sur la platine. L'une est utilisée pour le fonctionnement de cette dernière, alors que la seconde est raccordée aux connecteurs HE10 destinés aux cartes externes. On disposera ainsi d'une tension de +5V et d'un courant pouvant atteindre 600mA pour l'alimentation des futurs circuits. Chacun des cir-

cuits du montage est découplé au moyen d'une capacité de 100 nF et des condensateurs de $10\text{ }\mu\text{F}$ sont placés en bout des lignes d'alimentation. Deux LED signalent la présence des deux tensions de +5V.

Réalisation pratique

Le dessin du circuit imprimé est donné en **figure 4**. On utilisera le

 


schéma d'implantation des composants représenté en **figure 5** afin de câbler la platine. Celle-ci est de dimensions assez importantes (200mm X150mm), l'alimentation occupant une surface non négligeable. On implantera d'abord les straps dont certains passent sous des circuits intégrés. Ces derniers seront tous placés sur des supports afin de faciliter leur échange en cas de détérioration de l'un d'entre eux.

On implantera ensuite tous les petits composants: résistances, condensateurs. Les deux régulateurs de tension seront obligatoirement fixés sur des dissipateurs thermiques étant donné le courant relativement important qu'ils devront fournir (environ 300 mA pour celui alimentant la platine). Les commutateurs SW₁ à SW₇ seront constitués de morceaux de barrette à picots sur lesquels on enfilera des cavaliers de type in-

6 UNE GRANDE CARTE À IMPLANTER MAIS SUFFISAMMENT AÉRÉE.

formatique. Un connecteur SUBD femelle à 25 broches permet la connexion du montage à l'ordinateur. Deux borniers à vis à deux points seront soudés sur la platine: l'un sera utilisé pour l'alimentation 220V et l'autre sera connecté à la seconde alimentation +5V dans le cas où l'on aurait besoin d'alimenter un

circuit externe. Le câblage achevé, on enlèvera à l'aide d'une lime douce les pointes des soudures et l'on nettoiera ensuite l'excédent de résine à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'acétone. On passera ensuite à une minutieuse vérification des soudures et l'on constatera l'absence de courts-circuits entre pistes voisines et de micro-coupures des pistes.

Les essais

Les essais débiteront par la mesure des tensions d'alimentation. Aucun circuit intégré ne sera placé sur son support avant cette vérification. Les tensions devront atteindre +5V à + ou - 5% près. Les résistances ajustables R_9 , R_{10} , R_{11} et R_{12} seront réglées à mi-course. Le montage pourra ensuite être muni de ses circuits. On le connectera à l'interface série du PC à l'aide d'un câble blindé et en respectant les connexions des différentes broches:

- broche 2: réception des données;
- broche 3: émission des données;
- broche 7: masse.

Pour une connexion de ce type, les broches 4 et 5 de l'interface série doivent être reliées ensemble, ainsi que les broches 6, 8 et 20. Le circuit imprimé prévoit ces différentes connexions. Le montage sera mis sous tension, et le programme en **figure 7** sera saisi (QBASIC ou QUICK BASIC):


Le programme permet d'envoyer les données 0 à 255 vers le port de sortie de l'UART. Les LED devront donc s'allumer en suivant une progression binaire. Le cavalier SW_7 étant mis en

place, à chaque écriture, l'ordinateur reçoit une donnée en retour qui correspond à l'état des lignes du port d'entrées. Il suffira de porter successivement ces lignes à la masse afin de constater le bon fonctionnement de la carte.

Note:

Le réglage des ajustables R_9 , R_{10} , R_{11} et R_{12} permet d'obtenir un retard et une durée des impulsions pouvant varier entre 1 μ s et 100 μ s. Cette durée n'est pas critique en ce qui concerne le fonctionnement de la carte. Cependant, ces durées devront être réglées en fonction des cartes externes qui seront décrites par la suite.

P. OGUIC

 

7

PROGRAMME BASIC DE VÉRIFICATION.

L'HORLOGE À HC4060.

```
REM PROGRAMME D'ESSAI DE L'INTERFACE SERIE BIDIRECTIONNELLE
REM APPUYER SUR " CTRL + PAUSE " POUR SORTIR DU PROGRAMME
OPEN " COM1: 9600, N, 8, 1, BIN " FOR RANDOM AS #1
DO
FOR D = 0 TO 255
PRINT #1, CHR$( D);
FOR T = 0 TO 100
NEXT T
GOSUB LECTURE
NEXT D
LOOP
LECTURE:
E$ = INPUT$( 1,1)
E = ASC ( E$)
PRINT E
RETURN
```

Nomenclature

R_1 : 1 k Ω
(marron, noir, rouge)
 R_2 à R_4 , R_7 , R_{15} : 470 Ω
(jaune, violet, marron)
 R_5 : 1 M Ω (marron, noir, vert)
 R_6 : 15 k Ω
(marron, vert, orange)
 R_8 : réseau résistif
DIL 8 X 10 k Ω
 R_9 à R_{12} : résistances
ajustables 1 M Ω
 R_{13} : 8 résistances de 470 Ω
(jaune, violet, marron)
 R_{14} : 8 résistances de 470 Ω
(jaune, violet, marron)
 C_1 à C_4 : 22 μ F/16V
 C_5 : 1 μ F/16V
 C_6 , C_{10} à C_{13} : 100 pF
 C_7 : 22 pF
 C_8 , C_{22} , C_{26} , C_{27} : 10 μ F/16V

C_9 , C_{14} à C_{21} , C_{23} : 100 nF
 C_{24} , C_{25} : 2200 μ F/25V

IC_1 , IC_6 : 74HCT4538
 IC_2 : 74HCT4060
 IC_3 , IC_5 , IC_8 , IC_9 : 74LS541
 IC_4 , IC_{10} : 7805
 IC_7 : MAX232
 IC_{11} : COM8017
 DEL_1 à DEL_{21} : 13 diodes
électroluminescentes rouges
et 8 jaunes
 D_1 , D_3 : pont redresseur
B80C1000
 D_2 : 1N4148

4 supports pour circuit
intégré à 20 broches
4 supports pour circuit
intégré à 16 broches
1 support pour circuit
intégré à 40 broches
2 connecteurs HE10 mâle à
20 points pour circuit

imprimé (vertical)
2 borniers à vis à deux
points
2 dissipateurs thermiques
pour boîtier TO220
1 connecteur SUBD femelle
25 broches coudé pour
circuit imprimé
4 vis de diamètre 3 mm avec
écrous et rondelles
1 morceau de barrette à
picot sécable double rangée
13 points

1 transformateur 2 X 9V/12VA
pour circuit imprimé
1 porte-fusible
1 fusible rapide 100 mA
1 quartz 2,4576 MHz
1 plaque d'époxy
présensibilisé simple face de
dimensions 200mm x 150mm



MESURES

GENERATEUR DE FONCTIONS

Pour réaliser ce générateur de fonctions, nous avons fait appel à un composant spécifique bien connu de nos lecteurs. Il s'agit du XR2206 qui rassemble dans un circuit intégré monolithique un certain nombre de fonctions capables de générer les signaux de base rencontrés en électronique, à savoir : sinus, carrés, dents de scie, triangles.



Descriptif du XR2206

Ce circuit intégré existe en boîtier DIL 16 broches céramique ou plastique, le plus courant étant le XR2206CP, plastique dont la gamme de température s'étend de 0 à 75°C. Le brochage donné figure 1, permettra d'identifier les entrées et sorties. Sa structure interne met en jeu essentiellement quatre blocs : un oscillateur commandé en tension (Vco), un multiplicateur analogique et conformateur sinusoïdal, un amplificateur tampon de gain unité et un ensemble de commutateurs de courant. Ceux-ci, internes au CI, transfèrent

le courant de l'oscillateur vers l'une ou l'autre des résistances extérieures connectées entre les broches 7 et 8 et la masse afin de fournir deux fréquences discrètes sélectionnées par le niveau logique présent sur la broche 9 (FSK = Fréquence-Shift Keying). La fréquence des signaux délivrés par ce circuit dépend des éléments extérieurs : R placée entre les broches 7 et 8 et C placée entre les broches 5 et 6. La plage de fréquences s'étend de 0,01Hz jusqu'à plus de 1MHz avec une excellente stabilité : 20 ppm/°C typiquement. Le rapport cyclique est réglable de 1 à 99 %. La fréquence de l'oscillateur

peut être modulée dans un rapport de fréquence de 200 : 1 à l'aide d'une commande de tension externe tout en maintenant un faible taux de distorsion. La tension d'alimentation peut s'effectuer entre 10 et 26V.

Étude du générateur

La figure 2 donne le schéma de principe du générateur de fonctions. On étudiera le rôle des principaux éléments périphériques contribuant à son fonctionnement.

Alimentation :


Pour IC₃ : + 15V entre la broche 4 et la masse, c'est-à-dire la broche 12.

Pour IC₄ : double source + 15V et - 15V par rapport à la masse.

Fréquences de travail :

La fréquence d'oscillation f_0 est déterminée par la capacité C branchée entre les broches 5 et 6 et par une résistance externe R connectée soit à la broche 7 soit à la broche 8. La fréquence en Hertz est donnée par l'expression $f_0 = 1/RC$.

 En effet, le XR2206 peut travailler avec deux résistances indépendantes $R'_1 = (R_6 + P_1)$ et $R'_2 = R_5$ connectées respectivement aux



1 BROCHAGE ET STRUCTURE INTERNE DU 2206.

broches 7 et 8, comme le montre la **figure 2**. Cette sélection dépend des polarités du signal logique généré par la broche 9. Ou l'une ou l'autre de ces résistances sera activée ce qui réagira sur la période et par là même sur la fréquence. Il faut savoir que :

- Si la broche 9 est en l'air (circuit ouvert) ou branchée à une source de polarisation $\geq 2V$, alors uniquement R_1 est activée.
- Si le niveau de tension présent à la

mites :


$$f_1 = 1/R_1 C \text{ et } f_2 = 1/R_2 C$$

Ceci procure la possibilité d'une modulation de fréquence, mais qui n'est pas exploitée dans cette réalisation. Ici, c'est surtout R_1 qui est sollicitée car elle comporte le potentiomètre P_1 dont le but est de régler la fréquence d'une manière progressive dans un rapport de 100. La commutation par S_2 de 4 condensateurs C_{11} à C_{14} permet de créer 4 gammes de fréquence (bouton FRE-

1 MHz. Pour des raisons de stabilité, on s'est limité à une fréquence maximum de 100 kHz en quatre gammes. Le condensateur sélectionné est toujours branché entre les broches 5 et 6. On calcule les fréquences extrêmes pour chaque gamme en prenant C fixe et $R_1 = R_6 + P_1$, avec $P_1 = 100k\Omega$ et $R_6 = 1k\Omega$. Pour les valeurs

2

SHÉMA DU GÉNÉRATEUR HORS ALIMENTATION

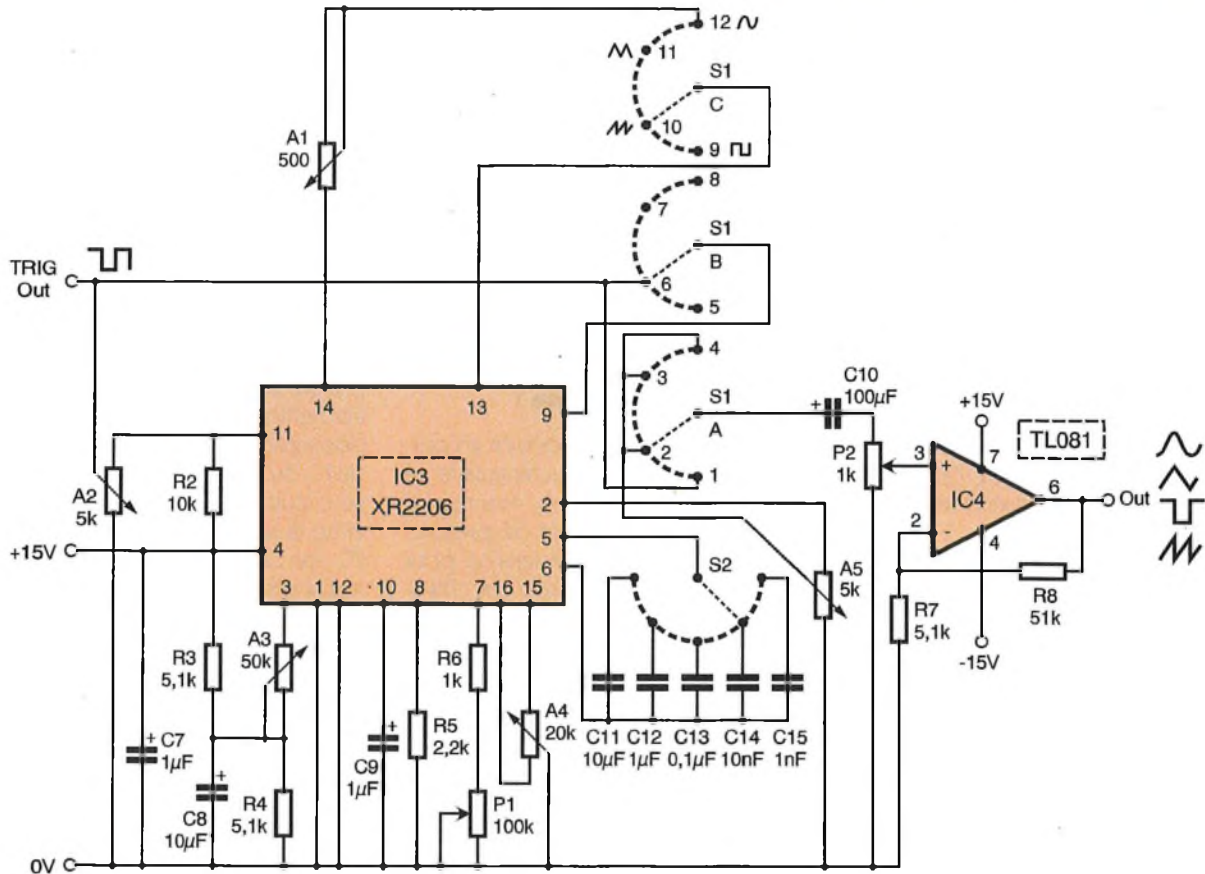


broche 9 est $\leq 1V$, alors uniquement R_2 est activée. Ainsi la fréquence de sortie peut être encadrée par deux valeurs li-

QUENCY sur face avant). En fait $C_{15} = 1nF$ a été prévu mais non sélectionné par S_2 pour une éventuelle augmentation de fréquence à


limites de P_1 on a $R'_{1min} = 1k\Omega$ $R'_{1max} = 101k\Omega \approx 100k\Omega$; en remplaçant dans $f_0 = 1/R_1 C$ on obtient les 4 gammes ce qui correspond au tableau de la **figure 3**. Le constructeur spécifie que pour une gamme de fréquence donnée, la stabilité en fonction de la température est optimum pour $4k\Omega < R < 200k\Omega$. La valeur préconisée pour C se situe entre 1nF et 100 μF .

Ajustement du niveau continu de sortie :

 Le signal alternatif délivré en sortie (broche 2) comporte une composante continue. Son niveau est approximativement le même que la tension continue de polarisation de



 LE GÉNÉRATEUR DANS SON COFFRET, RACCORDEMENTS EFFECTUÉS.



DÉTAILS D'ASSEMBLAGE

la broche 3. Le pont diviseur composé de $R_3 = R_4 = 5,1\text{k}\Omega$ fixe la composante continue à la valeur de la demi-tension d'alimentation soit 7,5V.

Amplitude de la tension de sortie :

Il faut distinguer l'amplitude du signal de sortie délivré par IC_3 et l'amplitude du signal de sortie délivré par le générateur car l'amplificateur opérationnel non inverseur réalise un gain de :

$A_3 = (R_7 + R_8)/R_7 = (5,1 + 51)/5,1 = 11$
C'est la résistance ajustable A_3 agissant sur la broche 3 qui règle l'amplitude de la tension de sortie recueillie en broche 2, laquelle est réunie à l'ajustable A_5 fixant le niveau de sortie. Le maximum d'amplitude en sortie est inversement proportionnel à la valeur de l'ajustable A_3 . Pour un signal sinusoïdal en sortie de IC_3 , l'amplitude est approximativement 60mV crête par $k\Omega$ de A_3 . Pour un signal triangulaire, l'amplitude est d'environ 160mV crête par $k\Omega$ de A_3 . Ainsi par exemple pour $A_3 = 50k\Omega$, le signal alternatif recueilli en sortie est environ $\pm 3V$ crête soit 6V pic à pic. C'est par le potentiomètre P_2 réuni qu point commun du commutateur S_1 par la liaison C_{10} que l'on dosera la tension variable appliquée à l'amplificateur opérationnel. Sur la face avant de l'appareil, ceci correspond au bouton AMPLITUDE.

Réglage de la symétrie et de la forme du signal de sortie :

Il est réalisé à partir de l'ajustable A_4 branché entre les broches 15 et 16, le point milieu étant à la masse. En agissant sur le curseur de A_4 , on joue sur la symétrie du signal délivré tan-

dis que le réglage de A_1 (broche 14) a une incidence sur la forme du signal en alternatif sinusoïdal. C'est uniquement pour cette fonction que A_1 est en service.

Sélection des différentes formes de signaux

La sélection (bouton FONCTION de la face avant) s'effectue par un commutateur S_1 à trois circuits (A, B, C), quatre positions.

Signal sinusoïdal :

Il est recueilli en broche 2, ajusté par A_5 , dosé par le potentiomètre P_2 et amplifié par IC_4 dont la double polarisation $\pm 15V$ permet de restituer les deux alternances. Pour que le signal sinusoïdal soit délivré, il faut que les broches 13 et 14 soient réunies par $A_1 = 500\Omega$ et la broche 9 en l'air, ce qui rend opérationnelle la résistance réunie à la broche 7.

Signal rectangulaire :

La broche 11 de IC_3 délivre en permanence un signal rectangulaire. La résistance ajustable A_2 montée en potentiomètre permet de prélever une fraction de cette tension pour l'envoyer sur une sortie out (TRIG-OUT) qui peut être utilisée éventuellement pour déclencher, synchroniser certaines fonctions électroniques. Le signal rectangulaire est d'autre part envoyé sur la position 1 du circuit de commutation des fonctions (galette A). L'amplification qui suit se fait comme pour le sinusoïdal.

Signal triangulaire :

La broche 9 de IC_3 étant laissée en l'air par le jeu de S_1B et les broches 13-14 ouvertes, la broche 2 délivre un signal triangulaire dont l'amplitude est approximativement le double

Valeur de condensateurs	Rmax. et Rmin.	
	100k	1k
10 MF	1 Hz	100 Hz
1 MF	10 Hz	1 kHz
0,1 MF	100 Hz	10 kHz
10 nF	1 kHz	100 kHz

3 CORRESPONDANCE DES ÉLÉMENTS R,C DANS CHAQUE GAMME DE FRÉQUENCE

de celle du sinusoïdal.


Signal en dents de scie :

Le jeu des différents circuits du commutateur S_1 permet : d'une part l'ouverture des broches 13 et 14, d'autre part la réunion des broches 9 et 11 à travers une commutation de S_1B . Dans ce cas il y a sollicitation alternative des résistances connectées aux broches 7 et 8.


Pour terminer l'étude théorique, signalons que les condensateurs électrochimiques C_7, C_8, C_9 réalisent un découplage de certaines broches de IC_3 ou de composants associés à ce circuit intégré. C_{10} est une liaison entre la sortie de IC_3 et l'entrée de IC_4 ; ce CI amplifie les différents signaux disponibles ensuite sur la prise OUT.

Alimentation

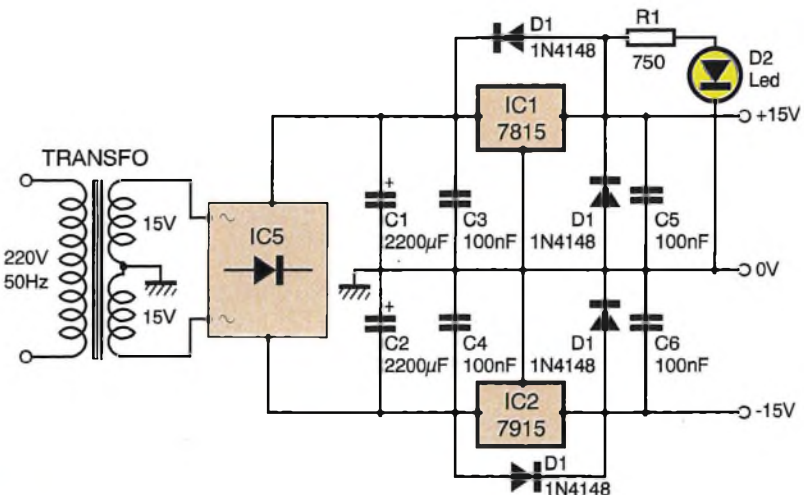Elle correspond au schéma de principe de la figure 4. Il s'agit d'une alimentation double, symétrique, prévue pour délivrer +15V et -15V. Le transformateur est un 220V/2x15V de 6VA. Le pont de diodes IC_5 réalise un redressement bi-alternance qui est suivi d'un filtrage à l'aide de C_1 et C_2 . La stabilisation de tension positive met en jeu un régulateur 7815 alors que la stabilisation négative



4 SCHÉMA DE L'ALIMENTATION

 

5/6 CIRCUIT IMPRIMÉ ET IMPLANTATION AVEC 3 STRAPS


tive est assurée par un régulateur 7915. Les autres éléments : diodes et condensateurs sont préconisés par le constructeur pour éviter les sur-oscillations ou protéger les régulateurs.

La mise en marche du générateur est visualisée en face avant par un voyant rouge qui n'est autre que la LED D₂ associée à R₁.

Réalisation pratique

Le générateur complet, y compris son alimentation est implanté sur

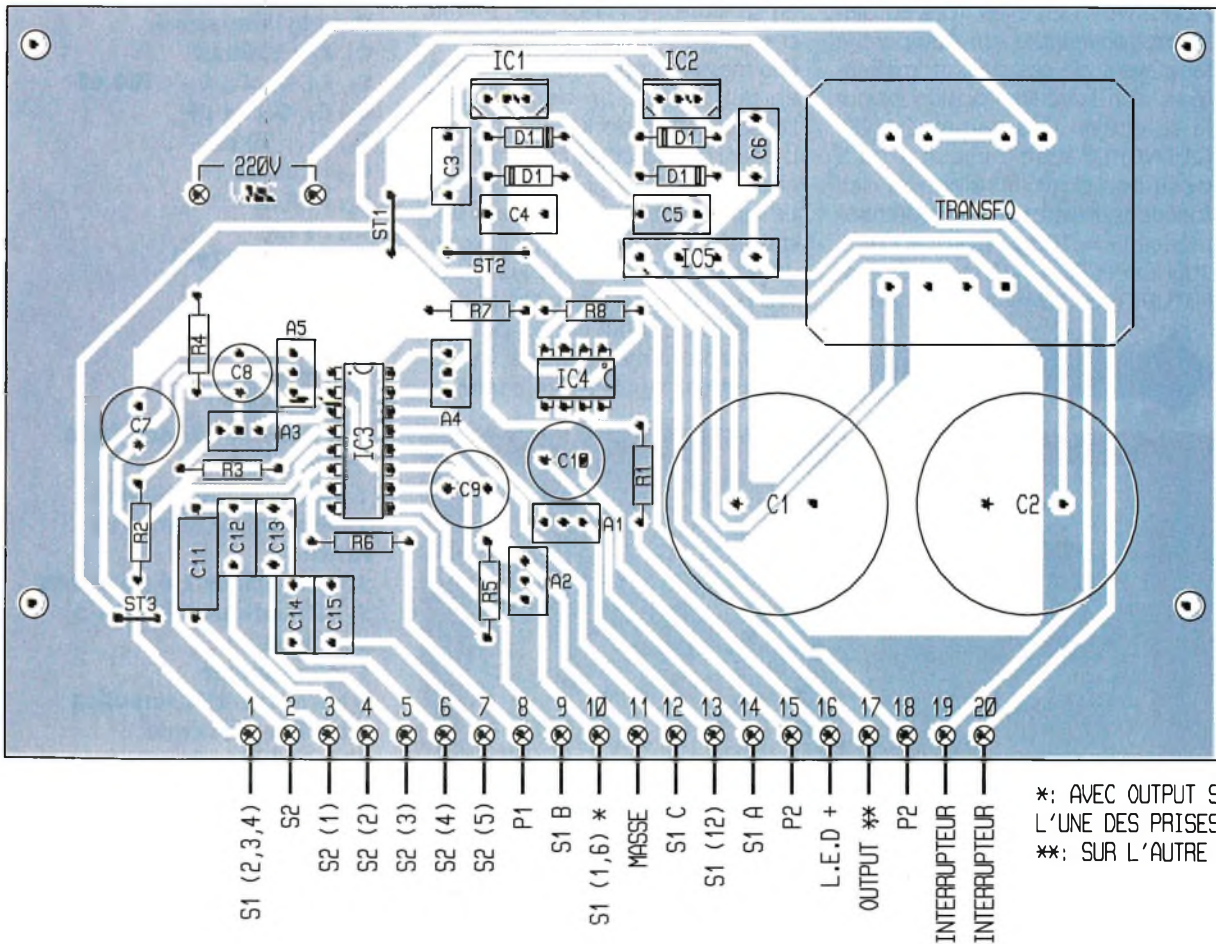une plaquette de circuit imprimé simple face de 160x100mm. On n'a pu éviter 3 straps (St₁, St₂, St₃) mais en revanche la réalisation d'un simple face est plus facile que celle d'un double face. La **figure 5** donne le tracé des pistes vu côté cuivre. Les plans de masse sont figurés en hachures. Toutes les entrées/sorties




*: AVEC OUTPUT SUR L'UNE DES PRISES
 **: SUR L'AUTRE

qui permettent de réunir les circuits intégrés aux commutateurs de la face avant ont été rassemblés sur un bord de la plaquette. A partir du dessin côté cuivre, il est facile de reproduire un mylar qui permet l'insolation d'une plaquette d'époxy cuivrée présensibilisée par ultra-violets.

BNC femelle (OUTP) sortie réglable et (TRIG-OUTP) pour sortie synchro, sans oublier l'interrupteur M/A et son voyant de signalisation à LED. En s'aidant du schéma de principe, on réalisera par fils souples sous forme de toron, la jonction entre l'équipement de la face avant et les 20 en-

procédant par touches successives. Concernant les boutons de la face avant, le marquage de fréquence 10Hz- 10kHz correspond à 10 fois le minimum de chaque gamme, 10Hz appartient à la gamme 1Hz- 100Hz comme 100Hz appartient à la gamme 10Hz- 1kHz, etc. La variation progressive de fréquence (marquage 1Hz-100kHz de la face avant) permet la modification de fréquence dans une même gamme dans un rapport de 100.

 

7 BROCHAGE DES RÉGULATEURS: ATTENTION!

Le câblage de la plaquette ne pose pas de problèmes. On s'aidera de la **figure 6** vue côté composants. Le transformateur est prévu avec picots pour être monté directement sur la plaquette. Attention aux polarités des électrochimiques, au brochage des circuits intégrés et des régulateurs (**figure 7**).

Celui du 7815 n'est pas le même que le 7915. Tout l'ensemble du générateur de fonctions est placé à l'intérieur d'un coffret gris clair type instrumentation. Il s'agit d'un boîtier à pattes escamotables de dimensions 171x145x56mm.

Après avoir percé les trous au diamètre convenable, on équipera la face avant de ses deux commutateurs : l'un 3 circuits 4 positions pour la sélection des gammes (FREQUENCY), l'autre 1 circuit 4 ou 5 positions pour la sélection des fonctions. Il reste les deux potentiomètres $P_1 = 100k\Omega$ marqué (1Hz-100kHz) et $P_2 = 1k\Omega$ marqué (AMPLITUDE). On termine par les prises

trées/sorties de la plaquette circuit imprimé.


Réglages

Les ajustables ayant leur curseur positionné à environ mi-course, on branche à la borne 2 de IC₃ un oscilloscope. La première gamme de fréquence étant sélectionnée et le commutateur de fonctions se trouvant sur la position sinusoïdale, on ajuste A₁ pour réduire au maximum la distorsion du signal. On complète par action sur A₄ de façon à avoir la meilleure symétrie du signal, c'est-à-dire que l'alternance positive soit égale à l'alternance négative.

Il faut maintenant régler A₃ pour obtenir en sortie 2 un signal maximum en se situant en deçà de la limite d'écrêtage.

Ces mesures concernent le XR2206, en fait comme on bénéficie de l'amplification de IC₄, il suffira de placer l'oscilloscope en sortie OUT et de régler A₄ pour obtenir en sortie l'amplitude désirée toujours sans distorsion, en principe 20V c à c sur une charge supérieure à 2 k Ω . P₂ servira par la suite à régler l'amplitude du signal de sortie et ceci pour les différentes formes d'ondes. On aura peut-être à revenir en arrière en

L'IMPLANTATION EFFECTUÉE

 

G. PETITJEAN

Nomenclature

- R₁ : 750 Ω**
(violet, vert, marron)
- R₂ : 10 k Ω**
(marron, noir, orange)
- R₃, R₄, R₇ : 5,1 k Ω**
(vert, marron, rouge)
- R₅ : 2,2 k Ω**
(rouge, rouge, rouge)
- R₆ : 1 k Ω**
(marron, noir, rouge)
- R₈ : 51 k Ω**
(vert, marron, orange)
- A₁ : 500 Ω**
- A₂, A₅ : 5 k Ω**
- A₃ : 50 k Ω**
- A₄ : 20 k Ω**
- P₁ : 100 k Ω linéaire A**
- P₂ : 1k Ω linéaire A**
- C₁, C₂ : 2200 μ F**
- C₃, C₄, C₅, C₆, C₁₃ : 100 nF**
- C₇, C₉, C₁₂ : 1 μ F**
- C₈, C₁₁ : 10 μ F**
- C₁₀ : 100 μ F**
- C₁₄ : 10 nF**
- C₁₅ : 1 nF**
- D₁ : 1N4148 (x4)**
- D₂ : LED**
- IC₁ : 7815**
- IC₂ : 7915**
- IC₃ : XR2206**
- IC₄ : TL081**
- IC₅ : Pont de diodes B250**
- C1500/1000**
- 1 transfo 220V/15V/6VA**
- 1 ambase secteur avec fusible**
- S₁ : Rotacteur 3-4 positions**
- S₂ : Rotacteur 1-4 ou 1-5 positions**
- 1 interrupteur**
- 2 ambases BNC femelles**
- 1 boîtier plastique**
- 171x145x56mm**
- Sérigraphie de la face avant (aluminium gravé) : SOCEM ELEC.**



Vous en conviendrez avec nous, l'électronique constitue bien souvent un casse-tête. Voici une réalisation qui prend l'expression au mot, un casse-tête à la réalisation ultra-simple.


Rien de plus facile en apparence que d'allumer trois LED à l'aide de trois interrupteurs. C'est précisément l'art de ces objets appelés casse-têtes de paraître si simples que l'on se trouve dérouter à la première difficulté. Ce dispositif va encore plus loin en laissant croire à sa victime: la manoeuvre du premier bouton allume bien la LED 1, de même que le second active la LED 2. Bien entendu, les choses se corsent lorsque l'on veut allumer la LED 3 à l'aide du troisième bouton...

Schéma

Il est construit autour d'un seul circuit intégré CMOS quadruple NAND dont il n'utilise que trois portes (**figure 1**); difficile de faire plus simple donc. Lorsque INT₃ est fermé, l'ensemble des portes B et C constitue une chaîne à réaction positive (deux inverseurs à la suite l'un de l'autre). Si l'on applique un niveau haut fugitif à l'entrée de B, ce niveau est mémorisé car la sortie de C force l'entrée de B au niveau haut via R₇. L'application d'un niveau bas fugitif à l'entrée de B déclenche le même processus. On a

1

LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

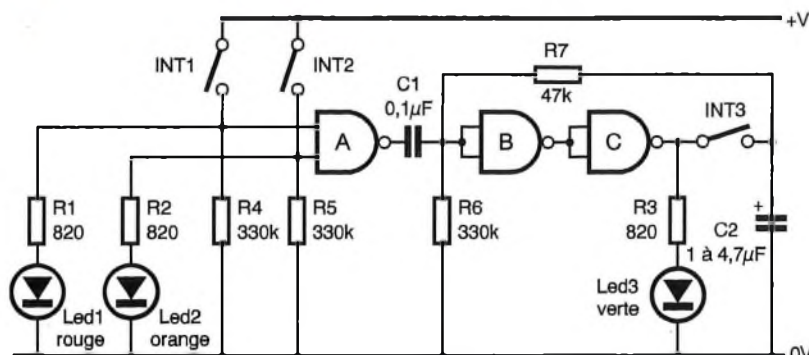

donc ainsi réalisé en quelque sorte une petite mémoire de 1 bit. L'entrée de B est reliée à la sortie de A par C₁ et rappelée au niveau bas par R₆. Les entrées de A sont commandées par INT₁ et INT₂ qui activent aussi les LED 1 et 2, et sont rappelées au niveau bas par R₄ et R₅.

Voici la description du fonctionnement de l'ensemble: on suppose au départ les trois interrupteurs ouverts. La manoeuvre de INT₁ et INT₂ active respectivement LED₁ et LED₂. Ce faisant, la NAND A bascule au niveau bas et transmet une impulsion négative au couple de NAND B et C. LED₃ reste donc éteinte. Remarquer que grâce à la résistance de rappel R₆, la position de INT₃ est alors indifférente. Si dans cette configuration on ouvre INT₁ ou INT₂, la sortie de A passe au niveau haut, transmettant une impulsion positive à notre mémoire qui bascule provisoirement au ni-

veau haut, allumant LED₃. Si INT₃ est ouvert, cette position ne dure pas plus longtemps que l'impulsion de C₁. En revanche, si INT₃ est fermé, LED₃ reste allumée. Malheureusement, on a alors toujours seulement deux LED allumées: LED₁ et LED₃ ou LED₂ et LED₃. Voyons ce que se passe à partir de là si l'on ouvre INT₃: on débraye alors la mémoire et le niveau haut présent en sortie de C est maintenu à l'entrée de B tant que C₂ reste suffisamment chargé, et ce, quel que soit le devenir du niveau en sortie de C. Dans ces conditions, la re-fermeture de INT₁ ou INT₂ engendre certes une impulsion négative à l'entrée de B et donc en sortie de C, mais si cette impulsion est de durée inférieure au temps de maintien du niveau haut par C₂, la mémoire rebasculé ensuite au niveau haut. Il suffit alors de refermer INT₃ pour la verrouiller; les trois LED sont allumées. On voit ainsi qu'il est possible de régler le degré de difficulté du casse-tête en dimensionnant C₂: plus sa valeur est faible, plus il faudra agir rapidement dès l'ouverture de INT₃. La **figure 2** donne la solution.

Réalisation

Aucune difficulté particulière pour cette réalisation; attention toutefois au sens d'insertion de IC₁ dans son support. Le circuit imprimé est des-


ACTION

- 1 - fermer INT1
- 2 - fermer INT2
- 3 - fermer INT3
- 4 - ouvrir INT1 (ou INT2)
- 5 - ouvrir INT3
- 6 - fermer INT1 (ou INT2)
- 7 - fermer INT3

ETAT DES LEDS

1	2	3
○	●	●
○	○	●
○	○	●
●	○	○
●	○	○
○	○	○
○	○	○

Dans un temps limité

 

2

SOLUTION DU CASSE-TÊTE.

siné en **figure 3** et son implantation en **figure 4**. C₂ pourra prendre des valeurs comprises entre 1 et 4,7 µF en fonction de la difficulté voulue. On pourra aussi remplacer les interrupteurs par des poussoirs ce qui corse encore le problème. Le montage fonctionne sous une tension allant de 3 à 12V délivrée par une ou des piles; il est toutefois nécessaire d'ajuster la valeur des résistances de polarisation des LED R₁ à R₃ suivant le tableau suivant:

tension	résistances R ₁ à R ₃
3V	150 Ω
6V	470 Ω
9V	820 Ω
12V	1500 Ω

C. GALLES

Nomenclature


- R₁ à R₃ : 820 Ω (gris, rouge, marron) (voir texte)
- R₄ à R₆ : 330 kΩ (orange, orange, jaune)
- R₇ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)
- C₁ : 0,1 µF
- C₂ : 1 à 4,7 µF électrochimique 16V (voir texte)

- LED₁ : LED rouge
- LED₂ : LED orange
- LED₃ : LED verte
- IC₁ : CD 4093 avec support 14 broches

- INT₁ à INT₃ : Interrupteurs unipolaires
- Connecteur pour pile

3/4

UNE RÉALISATION ON NE PEUT PLUS SIMPLE.

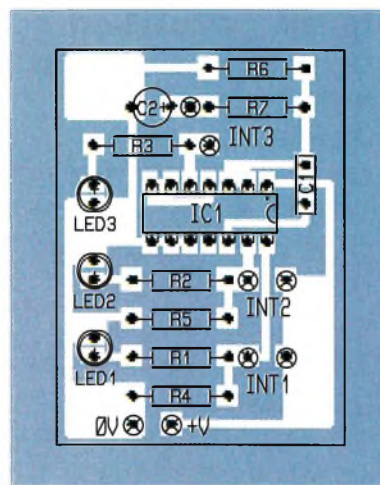


XID LE SPECIALISTE DE L'INFORMATIQUE D'OCCASION ET DES PIECES DETACHEES S'AGRANDIT ET CHANGE D'ADRESSE.

<p>UC+CLAVIER</p> <p>286 640K/20MO 590</p> <p>ZENITH 386 SX 1/40 990</p> <p>ZENITH 386 SX 2/40 990</p> <p>IBM PS/2 SX 4/60 1640</p> <p>486 DX 2/80 4/540 3290</p> <p>486 DX 4/100 4/540 3690</p> <p>PENTIUM 75 8/540 4990</p> <p>PENTIUM 100 8/540 5790</p> <p>MONITEURS</p> <p>Hercule mono 250</p> <p>CGA 550</p> <p>EGA 650</p> <p>EGA/VGA 790</p> <p>VGA 790</p> <p>SVGA 990</p> <p>CPU</p> <p>8085/86/88 49</p> <p>80186/188 69</p> <p>80286 89</p> <p>386 DX 20 169</p> <p>386 DX 33 189</p> <p>486 SX 33 129</p> <p>486 DX 2/80 289</p> <p>486 DX 4/100 INTEL 549</p> <p>486 DX 4/120 AMD 589</p> <p>5X86-100 CYRIX 649</p> <p>P75 759</p> <p>P100 1449</p> <p>MEMOIRES</p> <p>2708/16/32/64 10</p> <p>27128/256 15</p> <p>27512 25</p> <p>4116/64 10</p> <p>4464 10</p> <p>41256 10</p> <p>44256 59</p>	<p>411000 20</p> <p>CACHE 8K*8 20 NS 45</p> <p>CACHE 32K*8 25 NS 39</p> <p>VIDEO 256K*8 169</p> <p>VIDEO 512K*8 249</p> <p>SIMM 1MO 80 NS 199</p> <p>SIMM 4MO 32 BITS 499</p> <p>SIMM 4 MO EDO 32 BITS 469</p> <p>CARTES MERES</p> <p>8086 IBM XT 249</p> <p>80286 299</p> <p>386 PS/2 8555 695</p> <p>486 DX 33 mem 8 bits 499</p> <p>486 VLB 490</p> <p>486 VLB/PCI 549</p> <p>486 PCI 699</p> <p>PENTIUM TRITON 749</p> <p>CARTES GRAPHIQUES</p> <p>HERCULE 79</p> <p>CGA 149</p> <p>EGA 149</p> <p>VGA 169</p> <p>SVGA 1MO ISA neuve 590</p> <p>SVGA 1MO VLB neuve 590</p> <p>SVGA 1MO PCI neuve 490</p> <p>CONTROLEURS DISQUES</p> <p>MFM IBM XT 149</p> <p>MFM 16 BITS 149</p> <p>IDE ISA 149</p> <p>E-IDE VLB 199</p> <p>SCSI EISA 399</p> <p>SCSI Adap 1542 490</p> <p>DISQUES DURS</p> <p>MFM 20/40 199/349</p> <p>IDE 30/40/60 199/299/329</p> <p>IDE 540/635/1 go 1029/1139/1389</p>	<p>PS/2 20/40/60/80 Mo 349/449/549/699</p> <p>80 Mo SCSI 390</p> <p>PIECES DETACHEES</p> <p>Lecteur 5 1/4 1,2 MO 149</p> <p>Lecteur 3 1/2 1,44 149</p> <p>Lecteur 3 1/2 ibm PS/2 289</p> <p>Lecteur Compaq 286 249</p> <p>Rails 5 1/4 25</p> <p>Alimentation Pc 99</p> <p>Boîtier mini tour neuf 389</p> <p>Boîtier desktop neuf 369</p> <p>Boîtier grande tour neuf 699</p> <p>Clavier 102 Touches 89</p> <p>Clavier IBM PS/2 199</p> <p>CONVERTISSEURS SIMM</p> <p>4*30 → 1*72 199</p> <p>2*72 → 1*72 199</p> <p>4*30 → 1*30 269</p> <p>IMPRIMANTES</p> <p>OLIVETTI DM 99 serie 390</p> <p>OLIVETTI DM 99 parallèle 590</p> <p>MT 87 550</p> <p>HP THINK JET 490</p> <p>HP QUIETJET 650</p> <p>LASER BULL NIP1 1490</p> <p>LASER CANON LBP 8II 1590</p> <p>MULTIMEDIA</p> <p>CD ROM X4 469</p> <p>Carte son stéréo 369</p> <p>SB 16 VALUE 690</p> <p>HP 4 W 99</p> <p>HP 2x25 W 199</p> <p>HP 2x50 W 299</p>	<p>ADAPTATEURS</p> <p>Souris PS/2 sur AT 49</p> <p>Souris AT sur PS/2 49</p> <p>SUBD 25 M/M F/F 39</p> <p>SUBD 09 M/M F/F 39</p> <p>SUBD 09/25 39</p> <p>CORDONS</p> <p>Parallèle 2/10 m 49/189</p> <p>Imprimante série 69</p> <p>Laplink parallèle 2/5 m 99/179</p> <p>Laplink série 2/5 m 129/199</p> <p>Midi 199</p> <p>SUBD 09 2m 79</p> <p>SUBD 25 2/5 M 79/99</p> <p>VGA SUBD 15 M/M M/F 79</p> <p>Clavier 69</p> <p>Câble 8c RJ45 le mètre 5</p> <p>Câble ethernet fin le mètre 5</p> <p>Câble plat 25 c 25</p>	<p>DATA SWITCH</p> <p>DB 25 1E-2S/4S 99/179</p> <p>DB 09 1E-2S/4S 199/249</p> <p>VGA 1E-2S/4S 235/349</p> <p>VGA+davier 1E-2S/4S 249/399</p> <p>RJ 45 1E-2S/4S 199/299</p> <p>A SAISIR !!!</p> <p>Souris PS/2 59</p> <p>Manette de jeux 29</p> <p>Boite 10 3 1/2 720 K 15</p> <p>Pack OFFICE maj 999</p> <p>Divers logiciels à partir de 99</p> <p>PCS 286 OLIVETTI 1/40 UC avec clavier, souris, DOS, works 890</p> <p>Modem externe 2400 249</p> <p>Pour collectionneurs</p> <p>UC XT 640 K 1,44 30 mo lde 490</p> <p>THOMSON MO5 490</p> <p>APPLE 2 e avec écran 490</p>	<p>Matériel à réviser</p> <p>Carte mère 386/486 59</p> <p>Carte VGA 39</p> <p>Moniteur VGA couleur 129</p> <p>Moniteur VGA mono 49</p> <p>Machine à écrire électrique 149</p> <p>Cartes électroniques à partir de 10</p> <p>Disques durs 49</p> <p>Lecteurs de disquettes 39</p> <p>Claviers 10</p> <p>FRAIS DE PORT</p> <p>Pièces détachées 50/100</p> <p>Disques durs 100</p> <p>Mémoire 50</p> <p>UC ou écran ou imprimante 200</p> <p>Micro complet 300</p> <p>Envoi en nombre n.c</p>
---	---	--	--	--	--

46 Rue Louis Rolland - 92120 MONTROUGE
 TÉL: 42 53 20 40 - FAX: 42 53 18 94
 Ouvert du mardi au samedi 10 h-12 h30 • 14 h-19 h


UN COMPTE-TOURS POUR REGLAGE FIN DU RALENTI

 La documentation technique relative à différentes marques de voitures précise diverses valeurs de réglage, entre autres, la vitesse optimale de rotation du moteur au ralenti. Il faut reconnaître que les compte-tours équipant les tableaux de bord ne sont guère adaptés à la mesure de régimes inférieurs à 1000t/mn. Le montage que nous vous proposons dans cet article résout ce problème.



Le principe (figure 1)

L'information de base provient d'un couplage inductif avec le câble haute tension entrant dans le distributeur du système d'allumage. Le signal recueilli, qui correspond à la succession de productions des étincelles, est alors recueilli pour être mis en forme et attaquer un dispositif de comptage. Ce dernier travaille dans une "fenêtre" de mesure restreinte correspondant à un étalement de vitesses de 800 à 1175t/mn, par pas de 25t/mn. Ajoutons que le réglage de la base de temps sera inutile étant donné qu'elle est pilotée par un quartz. L'affichage est réalisé par une rampe de 16 LED. Deux autres LED de signalisation

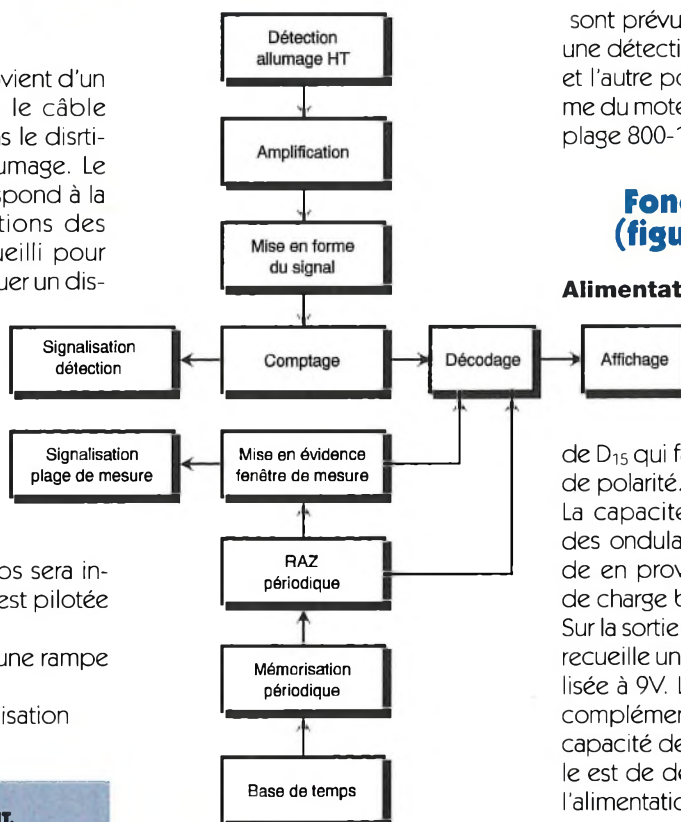

sont prévues : l'une pour visualiser une détection correcte du signal HT et l'autre pour indiquer que le régime du moteur se trouve bien dans la plage 800-1175t/mn.

Fonctionnement (figures 2, 3 et 4)

Alimentation


L'énergie est prélevée de la batterie 12V de la voiture par l'intermédiaire de D₁₅ qui fait office de détrompeur de polarité. La capacité C₁ effectue le filtrage des ondulations de faible amplitude en provenance de l'alternateur de charge batterie. Sur la sortie d'un régulateur 7809, on recueille une tension continue stabilisée à 9V. La capacité C₂ réalise un complément de filtrage. Quant à la capacité de faible valeur C₃, son rôle est de découpler le montage de l'alimentation.

Détection de la vitesse de rotation

Le signal relatif à la vitesse de rotation du moteur est prélevé du câble HT reliant la bobine au distributeur, par l'intermédiaire d'un couplage inductif consistant à entourer ce câble de quelques spires de fil isolé. Ce signal est ensuite acheminé sur l'entrée inverseuse d'un "741", par le biais de C_7 et de R_{21} . L'entrée directe est maintenue à un potentiel correspondant à la dernière tension d'alimentation, grâce au pont formé par les résistances R_3 et R_4 . C'est d'ailleurs ce potentiel qui est disponible sur la sortie de IC_1 en l'absence de signal. Grâce au curseur de l'ajustable A, il est possible de doser le gain de cet étage amplificateur. Pour un moteur à 4 temps monocylindrique, il se produit une étincelle pour deux tours de vilebrequin. S'agissant d'un moteur à 4 cylindres, on enregistre 4 étincelles pour 2 tours, soit 2 étincelles par tour. Si N est la vitesse de rotation exprimée en t/mn, on peut dire qu'en 60 secondes, il se produit ainsi 2N étincelles. Cela revient à dire que la fréquence de succession des étincelles est de $2N/60 = N/30$ (valeur exprimée en Hertz). La période séparant deux étincelles consécutives est donc égale à $30/N$ secondes. Par exemple, si le moteur tourne à 1000t/mn, la période des étincelles est de 30ms.

Traitement du signal

Le signal est acheminé sur la base d'un transistor PNP T_1 , monté en émetteur commun, par l'intermédiaire de C_8 . La polarisation de ce transistor est telle qu'en l'absence de signaux, le potentiel disponible sur le collecteur est nul. En revanche, en cas de détection de signaux issus du couplage HT, on relève sur le collecteur de T_1 de brèves impulsions positives intégrées par C_9 . Les portes NAND III et IV forment avec les résistances R_6 et R_{15} un trigger de Schmitt. Ce dernier transforme ces impulsions en signal logique avec des

 

fronts montant et descendant bien verticaux grâce à la réaction positive introduite par R_{15} lors des basculements des portes.

Comptage des impulsions

Le circuit intégré référencé IC_4 est un CD 4040. Il s'agit d'un compteur binaire comportant 12 étages montés en cascade. On notera que les sorties Q_1, Q_2, Q_3 et Q_4 sont respectivement reliées aux entrées A, B, C et D d'un décodeur binaire 16 sorties dont nous reparlerons. Les sorties $Q_5, Q_7, Q_8, Q_9, Q_{10}, Q_{11}$ et Q_{12} sont reliées à un point commun de contrôle "A" formé par les cathodes réunies des diodes D_1 à D_7 . La sortie Q_6 est un second point de contrôle "B".

Le lecteur vérifiera que pour les positions 000000000000 (zéro) sens de lecteur Q_{12} vers Q_1 à 000000011111 (31) le point "B" reste à l'état bas.

Pour les positions 32 à 47, le point "B" présente un état haut. Au-delà de la position 47 (à partir de 48), le point "A" présente définitivement un état haut. Nous retiendrons ces règles de fonctionnement pour la suite des explications.

Décodage et affichage

Le circuit IC_7 est un décodeur CD 4514, suivant la configuration logique des états sur les entrées A, B, C et D, une sortie S_i donnée présente

3 CHRONOGRAMMES DE MÉMORISATION ET RAZ.



un état haut. Toutes les autres sorties restant à l'état bas. Ainsi, si on relève sur les entrées la valeur 1101 par exemple, (sens de lecture D vers A), seule la sortie S_{13} présente un état haut. Mais le CD 4514 comporte également une entrée STROBE qui sert à la mémorisation de l'affichage. Nous en reparlerons ultérieurement. On peut d'ores et déjà retenir que la valeur 32 de IC_4 correspond à l'allumage de S_0 et que la valeur 47 de IC_4 est à l'origine de l'allumage de S_{15} . Les 16 LED représentent différentes vitesses de rotation en partant de la valeur 800t/mn à 1175t/mn, par pas de 25t/mn, suivant le tableau ci-après :


Position IC_4	Sortie IC_7	Valeur en t/min
32	S_0	800
33	S_1	825
34	S_2	850
35	S_3	875
36	S_4	900
37	S_5	925
38	S_6	950
39	S_7	975
40	S_8	1000
41	S_9	1025
42	S_{10}	1050
43	S_{11}	1075
44	S_{12}	1100
45	S_{13}	1125
46	S_{14}	1150
47	S_{15}	1175

Base de temps

Le circuit intégré IC_6 est un CD 4060. Il s'agit d'un compteur binaire de 14 étages montés en cascade. Il

4a BROCHAGE DU 741.

  

 

Compteur 12 étages

Q1	t	Q8	256 t
Q2	4 t	Q9	512 t
Q3	8 t	Q10	1024 t
Q4	16 t	Q11	2048 t
Q5	32 t	Q12	4096 t
Q6	64 t	Q13	8192 t
Q7	128 t	Q14	16384 t

$$T = 2^n \times t$$

4b BROCHAGE ET TEMPORISATIONS OBTENUES AVEC UN 4040.

comporte en outre un oscillateur interne qui est piloté dans le cas présent par un quartz de 3,2768 MHz. Sur la sortie Q14, la fréquence du signal carré recueilli est donc de : $3276800/2^{14}$ Hz = 200 Hz, ce qui correspond à une période de 5ms. Le lecteur vérifiera qu'au point commun des anodes des diodes D₈ à D₁₁, on relève un état haut seulement lorsque la valeur 11110000 (sens de lecture Q8 vers Q1 de IC₅) est atteinte. Cette configuration binaire correspond à la valeur 240. Etant donné que la période du si-


gnal d'entrée du compteur IC₅ qui est un autre CD 4040, est de 5ms, on enregistre l'apparition d'un état haut au point commun des anodes de D₈ à D₁₁ au bout de 1,2s après une remise à zéro de IC₅.

Mémorisation périodique

Dès l'apparition de l'état haut évoqué ci-dessus, la bascule monostable formée par les portes NO I et II de IC₃ prend son départ. En particulier elle délivre une impulsion positive d'une durée de 3,3ms dont la première conséquence est la remise à zéro de la base de temps IC₅, qui entame alors un nouveau cycle de chronométrage. Sur la sortie de la porte NOR II de la même bascule monostable on relève un état bas de la même durée.

Cela se traduit par un état haut sur la sortie de la porte NOR III de IC₃, à

 
4c BROCHAGE ET TABLE DE VÉRITÉ DU CD 4514.



Décodeur binaire : 16 sorties (logique positive)

INHIBIT	DATA				SORTIES Niveau 1 (autres sorties: 0)
	4	3	2	1	
0	0	0	0	0	S0
0	0	0	0	1	S1
0	0	0	1	0	S2
0	0	0	1	1	S3
0	0	1	0	0	S4
0	0	1	0	1	S5
0	0	1	1	0	S6
0	0	1	1	1	S7
0	1	0	0	0	S8
0	1	0	0	1	S9
0	1	0	1	0	S10
0	1	0	1	1	S11
0	1	1	0	0	S12
0	1	1	0	1	S13
0	1	1	1	0	S14
0	1	1	1	1	S15
1	X	X	X	X	Niveau 0 sur toutes les sorties

(X) Etat indifférent
STROBE : Niveau 1

 

L'ENTRÉE CAPTEUR ET MISE EN FORME DES SIGNAUX.


condition que son entrée 8 soit soumise à un état bas.

Le lecteur vérifiera que cette condition est seulement remplie pour les positions 32 à 47 (bornes incluses) du compteur IC₄. En d'autres termes, l'impulsion positive de 3,3 ms sur la sortie de la porte NOR III de IC₃ ne peut se produire que si le compteur IC₄ occupe bien une position située à l'intérieur de la fenêtre de mesure retenue. Cette impulsion positive est acheminée sur l'entrée STROBE de IC₇. La LED correspondante s'allume et cet allumage est mémorisé jusqu'au cycle suivant.


Remise à zéro périodique

Au moment de l'apparition d'un état haut sur la sortie de la bascule monostable, la capacité C₁₀ se charge à travers R₁₁. De même, lorsque la bascule monostable passe de nouveau à un état bas, C₁₀ se décharge, toujours à travers R₁₁. Il en résulte, au niveau de la sortie de la porte NOR IV de IC₃, un état bas de 3,3 ms décalé légèrement en arrière par rapport à l'impulsion issue de la bascule. En particulier le front ascendant sur la sortie de la porte NOR IV se produit légèrement après la fin de l'opération de mémorisation périodique.

4d BROCHAGE DU CD 4060.

 

Compteur 14 étages avec oscillateur

 


LA BASE DE TEMPS.

Ce front montant est pris en compte par le dispositif de dérivation formé par C_6 , R_{12} et D_{13} . Il en résulte au niveau de l'entrée de remise à zéro de IC_4 , une brève impulsion positive qui remet IC_4 sur sa position zéro.

Paramètres numériques

On peut vérifier que pour la position 32 de IC_4 , la valeur de la vitesse de

rotation est bien de 800 t/mn. En effet, au bout de la constante de temps (1,2 s) on enregistre bien : $1,2/(30/800) = (1,2 \times 800)/30 = 32$. De même pour 1175 t/mn, la position obtenue est bien : $(1,2 \times 1175)/30 = 47$. D'une manière générale pour $800 < N < 1175$, on peut calculer la position "p" de IC_4 : $p = (1,2 \times N)/30$. Cela permet de définir la LED qui s'allume, en prenant la valeur par défaut. Si "i" est le rang de la sortie Si considérée de IC_7 : $i = p - 32$.

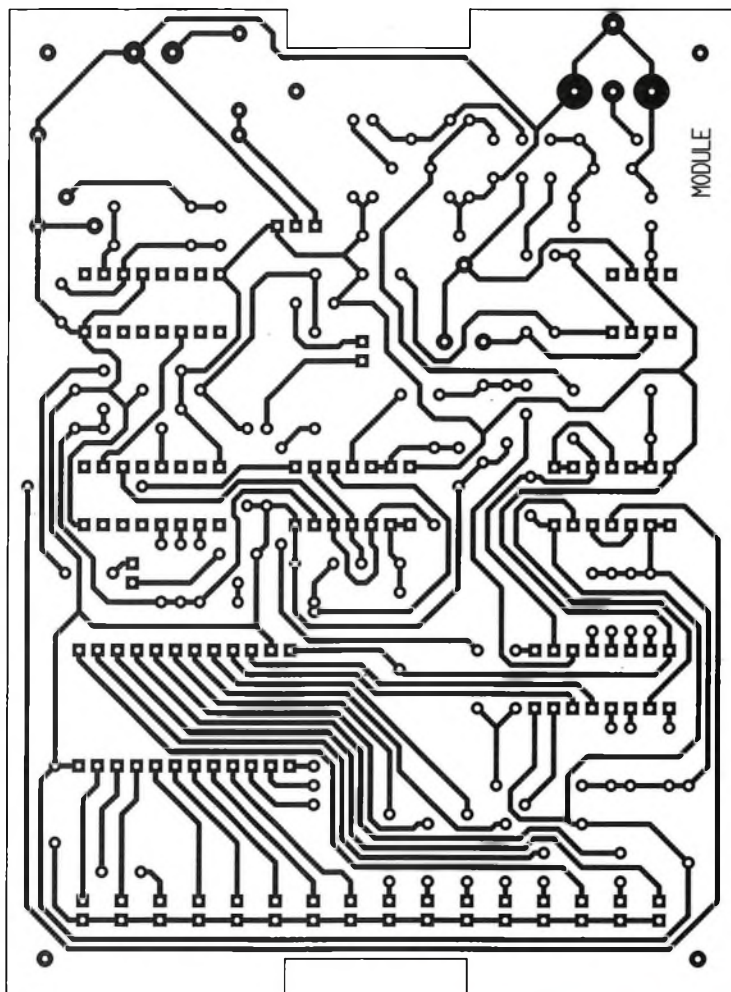

Visualisations de contrôle

Lorsque la détection du signal issu du couplage HT se réalise correctement, on relève sur la sortie Q_1 de IC_4 des créneaux de forme carrée à une période double de celle qui caractérise la succession des étincelles. Cette variation binaire de potentiel permet la charge et la décharge de C_{15} et surtout de rendre passant le transistor T_2 monté en amplificateur de courant. La LED L_{17} clignote alors en signalant une détection normale du signal.

De même, l'apparition périodique de l'état haut commandant la mémorisation de l'affichage est mise en évidence par la saturation périodique du transistor T_3 . La LED L_{18} émet alors de brefs éclats à une périodicité de 1,2 s, ce qui confirme que la valeur affichée par les LED est validée. Sans cette signalisation par L_{18} , une LED Li donnée peut rester allumée suite à la dernière mémorisation, mais cela n'aurait aucune signification réelle.

La réalisation


Circuit imprimé : (figure 5)

Peu de remarques sont à faire sur la réalisation du circuit imprimé. Toutes les méthodes habituellement mises en œuvre sont applicables. Une fois la gravure dans le bain de perchlorure achevée, le module est à rincer soigneusement. Ensuite, toutes les pastilles sont à percer à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous sont ensuite à agrandir à 1, voire 1,3 mm, afin de les adapter au diamètre des connexions des composants plus volumineux.

Implantation des composants : (figure 6)

On débutera par la mise en place des straps de liaison. Ensuite on plantera les diodes, les résistances et les supports des circuits intégrés. On terminera par les capacités, les transistors, les LED et les autres composants.

 Attention à l'orientation correcte des composants polarisés. Le couplage inductif peut être réalisé en bobinant une dizaine de spires jointives de fil isolé sur un support cylindrique et creux, en matière plastique. Il suffira alors de débran-





cher le câble HT et d'introduire ce manchon inductif sur le câble avant de le rebrancher.

Réglages

Le montage ne nécessite pratiquement aucun réglage. On peut cependant agir sur le niveau de l'amplification de la détection grâce au curseur de l'ajustable A. Le gain augmente en tournant ce dernier dans le sens horaire. Généralement la position médiane convient.

R. KNOERR

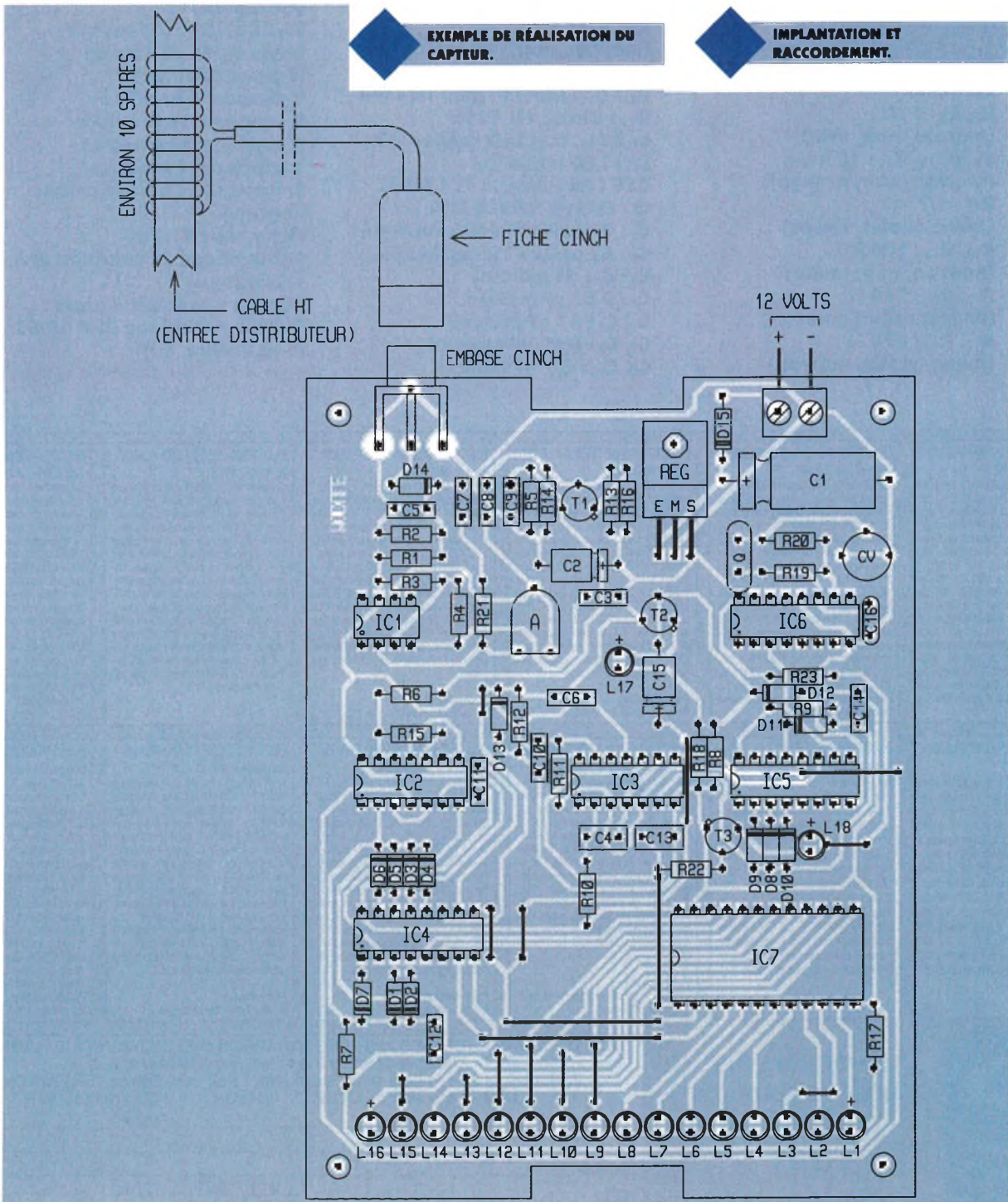

 

MISE EN PLACE DANS UN MOTEUR.

- C₁₁ à C₁₄ : 1 nF milfeuill**
- C₁₅ : 22 µF/10V électrolytique**
- C₁₆ : 56 pF céramique**
- CV : Condensateur variable 3/40 pF**
- T₁ : Transistor PNP 2N 2907**
- T₂, T₃ : Transistors NPN BC 108, 109, 2N 2222**
- IC₁ : µA 741 (ampli-op)**
- IC₂ : CD 4011 (4 portes NAND)**
- IC₃ : CD 4001 (4 portes NOR)**
- IC₄, IC₅ : CD 4040 (compteur binaire 12 étages)**
- IC₆ : CD 4060 (compteur binaire 14 étages avec oscillateur)**
- IC₇ : CD 4514 (décodeur binaire → 16 sorties en logique positive)**
- 1 support 8 broches**
- 2 supports 14 broches**
- 3 supports 16 broches**
- 1 support 24 broches**
- Embase CINCH pour circuit imprimé**
- Fiche mâle CINCH**
- Câble blindé (1 conducteur + blindage)**
- Bornier soudable 2 plots**
- Boîtier métallique ESM 10/03 (140 x 100 x 30)**

Nomenclature

- 16 straps (5 horizontaux, 11 verticaux)**
- R₁, R₂ : 1 MΩ (marron, noir, vert)**
- R₃ à R₁₃, R₂₂ : 10 kΩ (marron, noir, orange)**
- R₁₃ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge)**
- R₁₄, R₁₅ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)**
- R₁₆, R₂₃ : 220 Ω (rouge, rouge, marron)**
- R₁₇, R₁₈ : 470 Ω (jaune, violet, marron)**

- R₁₉ : 10 MΩ (marron, noir, bleu)**
- R₂₀, R₂₁ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)**
- A : Ajustable 100 kΩ**
- D₁ à D₁₄ : Diodes signal 1N 4148**
- D₁₅ : Diode 1N 4004**
- L₁ à L₁₆, L₁₈ : LED rouges Ø3**
- L₁₇ : LED jaune Ø3**
- REG : Régulateur 9V (7809)**
- Q : Quartz 3,2768 MHz**
- C₁ : 220 µF/16V électrolytique**
- C₂ : 47 µF/10V électrolytique**
- C₃ : 0,1 µF milfeuill**
- C₄ : 0,47 µF milfeuill**
- C₅, C₆ : 47 nF milfeuill**
- C₇, C₈ : 0,22 µF milfeuill**
- C₉, C₁₀ : 4,7 nF milfeuill**

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Janvier 1995 n° 566
 Au sommaire : Emulateur d'EPROM 27C64 à 27C256. Traceur de caractéristiques de semi-conducteurs. Vidéo grabber : carte d'acquisition vidéo multipasse pour PC. Générateur de fonctions subminiature 0 à 20 MHz. Tostmètre 20-220 MHz. Lab-sonde : analyseur-timer pour labo photo. Retour sur le programmeur de 68HC705C8. Le facteur de puissance : solutions actives et instrumentation. Le générateur de mires vidéo Fluke PM5418. Les «simple switchers» national semiconductor. La carte de développement I2C OM5027. Synthèse du logarithme sur microcontrôleur. VGA sur TV : améliorations et extensions. Le salon «cartes» 94.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Février 1995 n° 567
 Au sommaire : Générateur HF AM-FM : les cartes de contrôle. Commutateur 4 voies RS232. Codeur PAL simple pour enregistrement VGA. Emetteur-récepteur ondes longues de détresse Labtimer : timer pour labo photo. Carte d'entrées-sorties pour port parallèle. Chargeur de batteries NI.MH 12 V. Programmeur de PIC 16C84. L'analyseur logique HP 54620A. Les bus série : le CAN. Les ISPLSI Lattice. E2-ABEL : TV numérique et écrans 16/9 IGBT «UFS» ultra-rapides Harris nouvelle orientation chez CK Electronique. Les multimètres graphiques Fluke série 860. Le multimètre 6 décades 1/2 Keithley 2000. Inverseurs subminiatures Knitter. Le RSE Carlo Gavazzi : module de démarrage progressif pour moteurs.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Mars 1995 n° 568
 Au sommaire : Centrale I2C à 80C52 Basic. Adaptateur capteur de pression pour ADC10. Dipmètre et source HF 2-200 MHz. Mini-régie audio pour karaoké. Kit de développement et programmation 8051. Ampli audio monolithique 2 x 40 W / 8 W. Le PalmScope Escort 320 combiné DSO-analyseur multimètre. Les antennes. Le 82C200 et la carte CAN-PC SECCOM. Développement pour PIC16CSX : réflexion et Clearview 5 X. Gravure mécanique et circuits imprimés : les machines LPKF. Conversion analogique-numérique sur contrôleur.

Publi-dossier : les générateurs de fonction.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Avril 1995 n° 569
 Au sommaire : Deux correcteurs de facteur de puissance. Un 421 électronique avec Abel. Interface PC/LPT - I2C multi-master. Chien de garde pour 68705. Thermostat programmable à PIC 16C54. Télécommande IR multi-récepteurs. Alimentation audio pour mini-régie. Délesteur secteur à 68705 P3. Le traceur de caractéristiques HM 8042. Programmeur Daisy Chan des ISPLSI Lattice. Un curvimètre pour PC avec les codeurs HPRG Hewlett-Packard. Tina : didacticiel de simulation format Spice. Gestion d'affichage LCD par microcontrôleur.

Publi-dossier : les cartes d'acquisition pour PC.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Mai 1995 n° 570
 Au sommaire : Ballast électronique pour tube fluorescent 36 W. Programmeur-timer domestique I2C. Simulateur de présence programmable. Modules PFI/Record et lignes stéréo pour mini-régie. Synthésiseur de fréquence à PLL. Espion pour cartes à puce. Antenne cadre pour radiogoniométrie. Manumètre fête ses trente ans. Dicomtech et la compatibilité électromagnétique. Chargeur rapide pour batterie au plomb avec le 80 2003. Les Mosfet en régime d'av alanche. Le calcul des condensateurs de filtrage. Simulat V 1.0. Gestion des LCD par microcontrôleur sur 4 bits.

Publi-dossier : microcontrôleurs 8/16 bits

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Juin 1995 n° 571
 Au sommaire : Générateur de lignes test vidéo. Analyseur de signature courant-tension. Un module amplificateur 60 W ultra-protégé. Dossier cartes PC : carte de décodage d'adresses - carte 32 entrées/sorties - carte convertisseur analogique/numérique - commande de moteur pas à pas avec maintien - carte de contrôle pour 4 moteurs pas à pas - commande de moteur pas à pas par microcontrôleur - carte de contrôle de moteur C.C. La station de mesure Allai MS-9150. Bus Can : le SLIO 82C150. Gros plan sur les mémoires. Compteur de passages à GAL avec Abel. Le radio-téléphone numérique GSM. Publi-dossier : microcontrôleurs 8/16 bits

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Juillet 1995 n° 572
 Au sommaire : Deux adaptateurs secteur à découpage 12 V/6 W. Générateur de fonctions 12 MHz à la carte. VCO, oscillateur contrôlé par tension. 808-108 MHz. Carte à puce à PIC 16C71/84. Distribution de sorties audio pour mini-régie. Alarme extensible à PIC 16C55. Carte d'application CAN à 82C150. Extensions pour programmeur-timer. Arbitre de bus à GAL 22 V 10. L'ensemble de développement RKIT-51 de raisonnement. Le NAB 95 à Las Vegas. Calcul de dérivée sur microcontrôleur.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Août 1995 n° 573
 Au sommaire : Enregistreur de données pour PC. Commutateur péritel avec incrustation OSD. Système d'ouverture automatique sécurisée. Programmeur domestique : programmation et exploitation. Interfaces, imprimante et extension RAM I2C. Deux amplis «intégrés» : modules à TDA 1514 et 7294. Le bootstrap en électronique. Les modules hybrides HF MIPOT. Le routeur Winboard par Inex. Mini-simulateur de carte à puce asynchrone. Calcul d'intégrale sur microcontrôleur.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Septembre 1995 n° 574
 Au sommaire : Interface sous pour bus I2C. Deux montages pour téléphonie. Liaison vidéo par fibre optique. Serrure codée à 68705P3. Système de surveillance périmétrique. Elips, satellite d'horloge radio. Les Telescopes THS 710 et 720 Tektronix. Le mini-analyseur logique SLA-16 Pico Technology. Test des télécommandes et modules IR. Transmissions numériques et modems. Montreux 95 : la TV numérique. Tracés de droites sur microcontrôleurs.

Publi-dossier : systèmes de développement pour microcontrôleurs.

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Octobre 1995 n° 575
 Au sommaire : Interface clavier PC pour bus I2C. Commande de moteur à courant continu. Lecteur-programmeur de carte T2G. Trois modules pour sono et studio. Vabulateur vidéo 15 MHz. Emetteur AM vidéo + audio. Carte d'acquisition vidéo. Synchronisateur vidéo à comptage lignes. Distributeur audio-vidéo trois voies. Génération de signaux arbitraires HP : HP33120A + BEN-CHLINK/ARB. Applications du SLIO CAN 82C150. Transmissions numériques et modems (2). Tracé de cercles sur microcontrôleurs.

Publi-dossier : les oscilloscopes

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Novembre 1995 n° 576
 Au sommaire : Emetteur et récepteur vidéo FM 400 MHz. Carte automate programmable pour PC. COME-PR0M : roues codeuses par EPROM. Platine d'expérimentation pour FPGA Xilinx. Module de commutation pour liaisons série et mini-tel®. Renifleur électromagnétique large bande. L'instrument virtuel Handyprobe. Les shunts électroniques MAX 471/472 Maxim. Les composants pour télécommandes à «Rolling Code». Abel et les tables de vérité. Connaitre Internet. Nano noyau multi-tâche pour 8051.

Publi-dossier : la distribution par catalogue

ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

Décembre 1995 n° 577
 Au sommaire : Alimentation de laboratoire à redressement contrôlé. Cartes d'entrées/sorties analogiques pour le test. Carillon avec le ST 6225 Interface I2C de commande de moteurs pas à pas. Détecteur horaire Radioloop. Temporisateur multi-usages avec le PIC Basic. Synchronisateur numérique pour oscilloscope. Liaison HF RS232 unidirectionnelle. L'alimentation ELC AL 936. Le démodulateur son stéréo satellite TDA8745. Le simulateur. Logique Works. Le CD ROM Data SGS-Thomson. Le salon «Cartes 95» Micro : les applications électroniques. Microcontrôleurs : problèmes et solutions. Publi-dossier : les starters kits



Sommaire des anciens numéros disponibles
25 F
 + 5 F de frais de port

BON DE COMMANDE DES ANCIENS NUMEROS D'ELECTRONIQUE RADIO-PLANS

à retourner accompagné de votre règlement libellé à l'ordre de :
 Publications Georges Ventillard, service abonnement, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19

Chèque bancaire CCP Mandat CB (à partir de 100 F)

Veillez me faire parvenir les n° suivants x 30 F = F

Nom Prénom

Adresse

date d'expiration Ville


Signature :



TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE 10 CHIFFRES

Le 18 Octobre 1996, sur l'ensemble de la France, le chiffage téléphonique passera de 8 à 10 chiffres. Le transmetteur que nous vous proposons dans ces colonnes intègre bien entendu cette mutation.

 Relié à un système d'alarme ou à tout autre dispositif d'activation, ce montage composera discrètement un numéro pré-programmé par carte, pour émettre par la suite un signal d'alerte.



Le principe (figure 1)

Le montage se déclenche aussi bien par ouverture de contacts que par fermeture. Toute activation se traduit par la prise de ligne pendant une durée globale de l'ordre de 1mn et 15s. Dans un premier temps, et quelques secondes après le début de la prise de ligne, il se produit le chiffage d'un numéro téléphonique d'après une carte de programmation très simple à réaliser. On peut ainsi prévoir des cartes relatives à autant de correspondants que nécessaire. Après un délai, le dispositif émet sur la ligne un signal d'alerte que l'abonné appelé saura évidemment interpréter.

Les applications de ce transmetteur sont nombreuses :

- surveillances diverses,
- aboutissement d'un système d'alarme,
- dispositif d'appel pour personnes seules.

Le montage est prévu pour composer des numéros téléphoniques à 10 chiffres. En effet, fin octobre 1996, tous les numéros passeront de 8 à 10 chiffres. La particularité de l'appel " Province-Région Parisienne " disparaît (actuelle utilisation du 16). Les numéros de la région pari-

sienne débiteront par le 01. Le restant du territoire français sera divisé en quatre zones : Nord-Ouest 02, Nord-Est 03, Sud-Est 04, et Sud-Ouest 05.

Le fonctionnement (figures 2 et 3)

Alimentation


Un transformateur est relié au secteur 220V. Il délivre sur son enroulement secondaire un potentiel alternatif de 12V dont un pont de diodes redresse les deux alternances. La capacité C₁ effectue un premier filtrage de ce potentiel. Sur la sortie d'un régulateur 7809, on relève un potentiel continu et stabilisé à 9V. Le condensateur C₂ réalise un complément de filtrage tandis que C₄ découple l'alimentation du montage proprement dit.

Enfin, la LED L₁, dont le courant est li-


mité par R₁, signale le fonctionnement correct de l'alimentation.

Déclenchement du dispositif

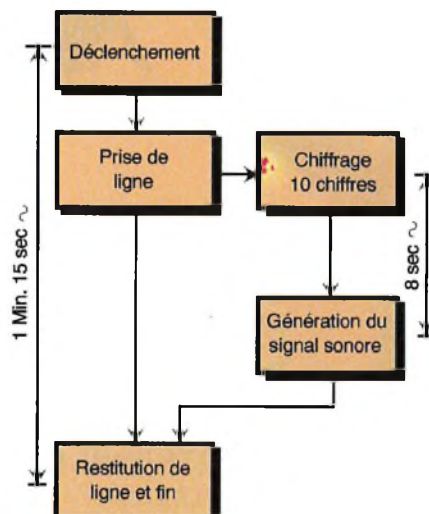L'entrée 9 de la porte NAND III de IC₁ est normalement soumise à un état haut par l'intermédiaire de R₂. De même, l'entrée 8 de la même porte est reliée à l'état haut par un contact normalement fermé ou par



1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

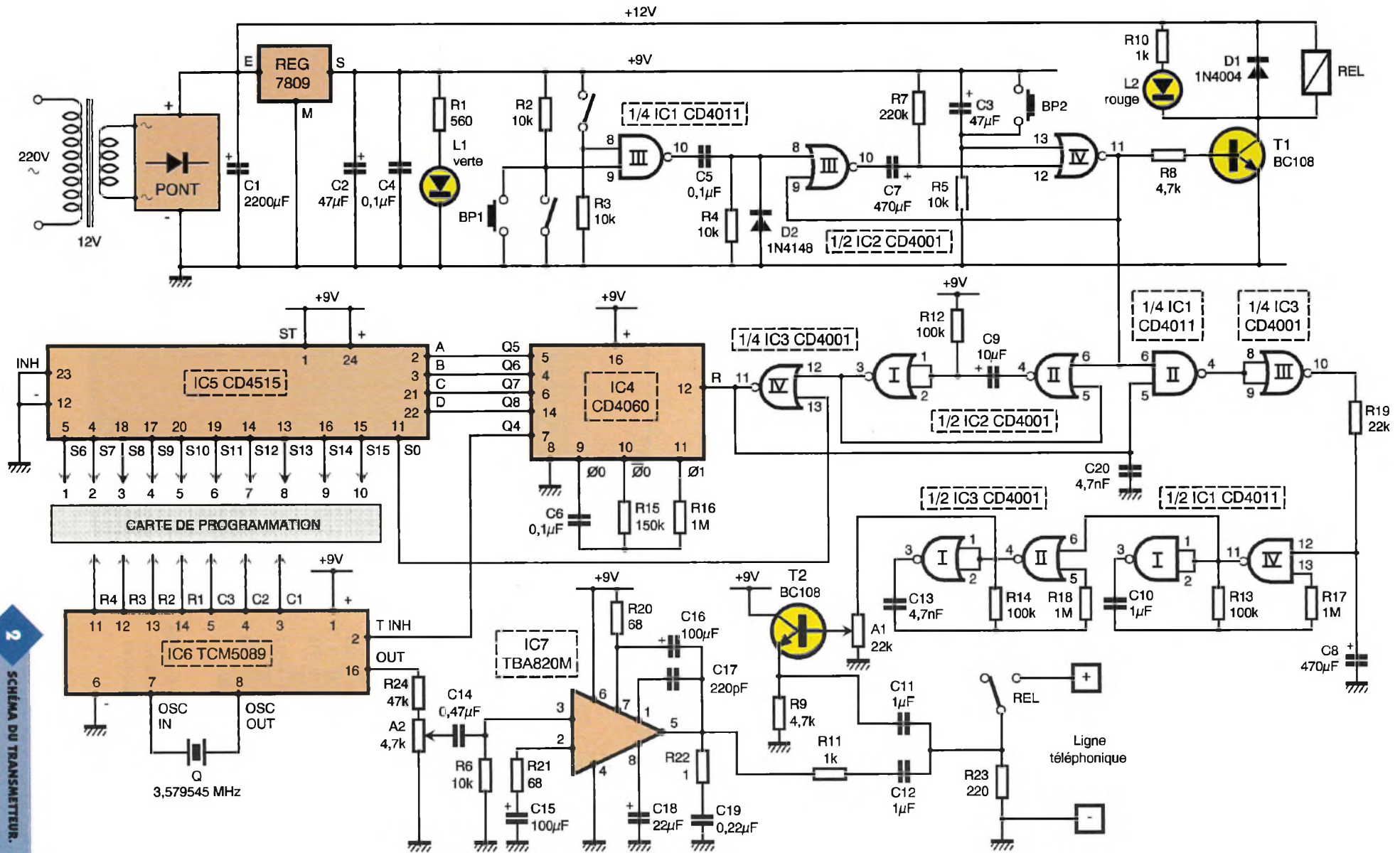

2 SCHEMA DU TRANSMETTEUR.

tout autre système assurant la continuité électrique. Il en résulte, en situation de veille, un niveau bas sur la sortie de la porte NAND III. La fermeture d'un contact branché en parallèle sur le bouton-poussoir BP₁ ou encore l'ouverture du contact normalement fermé au repos évoqué ci-dessus, se traduit dans les deux cas par la soumission des entrées 9 ou 8 à un état bas, ce qui a pour conséquence immédiate l'apparition d'un état haut sur la sortie de la porte NAND III.


L'ensemble C₅, R₄ et D₂ constitue un dispositif de dérivation dont la mission est de prendre en compte le front montant disponible sur la sortie de la porte NAND en cas de déclenchement.

Au niveau de la cathode de D₂ on relève alors une brève impulsion positive correspondant à la charge rapide de C₅ à travers R₄.

Temporisation de prise de ligne

Les portes NOR III et IV de IC₂ forment une bascule monostable. Dès qu'une impulsion positive de commande se trouve présente sur l'entrée 8, la sortie de la bascule délivre un état haut dont la durée dépend essentiellement des valeurs de R₇ et de C₇. Dans le cas présent, cette du-

rée est de l'ordre de 1mn et 15s. Au moment de la mise sous tension du montage, la capacité C₃ se charge à travers R₅. Il en résulte, sur l'entrée 13, une brève impulsion positive qui force la sortie de la porte NOR IV à l'état bas. Cette précaution constitue une initialisation systématique au moment de la mise sous tension, ce qui permet d'éviter un déclenchement intempestif du dispositif lors de la réapparition du potentiel secteur après une coupure de courant par exemple. Enfin, en appuyant sur le bouton-poussoir BP₂, on peut à tout moment faire revenir prématurément la bascule monostable à son état de

 

$$T = 2^n \times t$$

Q4	16 t	Q9	512 t
Q5	32 t	Q10	1024 t
Q6	64 t	Q12	4096 t
Q7	128 t	Q13	8192 t
Q8	256 t	Q14	16384 t


Compteur 14 étages avec oscillateur

3a BROCHAGE DU CD 4060 ET TEMPORISATION OBTENUES SUR LES DIFFÉRENTES SORTIES.

repos et faire cesser immédiatement un processus de mise en alarme qui serait en cours de déroulement.

Prise de ligne

 Pendant toute la durée de la présence d'un état haut sur la sortie de la bascule monostable, le transistor T₁ se sature. Il comporte dans son circuit collecteur le bobinage d'un relais qui se ferme. La LED L₂, en s'allumant, signale la fermeture du relais de prise de ligne. Cette prise de ligne consiste à insérer entre les




Décodeur binaire 16 sorties
4514: Logique positive
4515: Logique négative

INHIBIT	DATA				SORTIES	
	4	3	2	1	CD 4514 Niveau 1 (autres sorties: 0)	CD 4515 Niveau 0 (autres sorties: 1)
0	0	0	0	0	S0	S0
0	0	0	0	1	S1	S1
0	0	0	1	0	S2	S2
0	0	0	1	1	S3	S3
0	0	1	0	0	S4	S4
0	0	1	0	1	S5	S5
0	0	1	1	0	S6	S6
0	0	1	1	1	S7	S7
0	1	0	0	0	S8	S8
0	1	0	0	1	S9	S9
0	1	0	1	0	S10	S10
0	1	0	1	1	S11	S11
0	1	1	0	0	S12	S12
0	1	1	0	1	S13	S13
0	1	1	1	0	S14	S14
0	1	1	1	1	S15	S15
1	X	X	X	X	Niveau 0 sur toutes les sorties	Niveau 1 sur toutes les sorties

0 : Etat bas
1 : Etat haut
X : Etat indifférent
Entrée strobe : niveau 1 (voir texte)

3b BROCHAGE ET TABLE DE VÉRITÉ DES CD 4514/15.

Générateur de fréquences DTMF

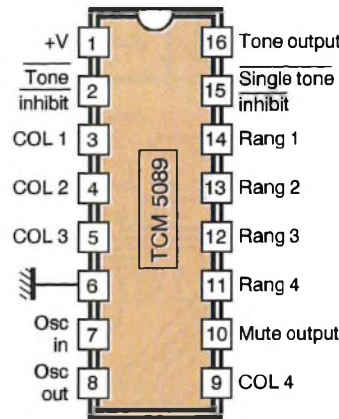

Chiffre	Fréquence basse	Fréquence haute	Rangée	Colonne
0	941	1336	4	2
1	697	1209	1	1
2	697	1336	1	2
3	697	1477	1	3
4	770	1209	2	1
5	770	1336	2	2
6	770	1477	2	3
7	852	1209	3	1
8	852	1336	3	2
9	852	1477	3	3
*	941	1209	4	1
#	941	1477	4	3

deux pôles de celle-ci, une résistance R_{23} dont l'impédance est voisine d'un poste téléphonique classique. Cela se traduit par un passage du potentiel de ligne de 50 V à une dizaine de volts.

A noter également l'alimentation du bobinage du relais par le potentiel de 12V disponible sur l'armature positive de C_1 .

Base de temps

Dès le début de la prise de ligne, il se produit également le démarrage de la temporisation de la bascule monostable fournie par les portes NOR I et II de IC_2 . Cette dernière présente alors sur sa sortie un état haut d'une durée voisine de la seconde. Cet état haut est présenté sur l'entrée 12 de la porte NOR IV de IC_3 . Nous verrons ultérieurement que l'entrée 13 est normalement soumise à un état bas en situation de repos.

Ainsi, en l'absence de déclenchement, la sortie de la porte NOR IV de IC_3 présente un état haut, qui force le compteur IC_4 sur sa position de repos. Dès qu'un déclenchement se produit, on constate la présence

d'un état haut d'une durée de l'ordre de 0,7s sur l'entrée 12 de la porte NOR IV de IC_3 . La sortie de cette dernière passe alors à l'état bas.

Le compteur IC_4 , un CD 4060, prend alors son départ. Sur la sortie \emptyset on note la présence de créneaux dont la période dépend des valeurs de R_{15} et C_6 .

Dans le présent montage, cette période de base est de l'ordre de 33 ms. Sur la sortie Q4 de ce compteur de 14 étages binaires, la période du signal carré est alors de $33 \text{ ms} \times 24 = 528 \text{ ms}$, ce qui revient à dire que l'on observe un front descendant sur cette sortie au bout de 0,528s de fonctionnement.

C'est à ce moment que Q5 délivre par la première fois un état haut. Nous verrons au paragraphe suivant qu'à cet instant, la sortie S0 de IC_5 passe à l'état haut, ce qui assure le maintien de la sortie de la porte NOR IV à l'état bas, d'où une poursuite du comptage de IC_4 .

En revanche, lorsque le cycle de comptage s'achève, la sortie S0 de IC_5 repasse à l'état bas. Comme l'entrée 12 de la porte NOR IV de IC_3 est également soumise à un état

3c

BROCHAGE ET GÉNÉRATION DE FRÉQUENCES DU 3089.

bas, la sortie de la porte NOR passe à l'état haut de repos, ce qui bloque à nouveau le compteur IC_4 sur sa position zéro.

Comptage et décodage


Les sorties binaires Q5, Q6, Q7 et Q8 de IC_4 sont respectivement reliées aux entrées A, B, C et D d'un décodeur binaire \rightarrow 16 sorties, référencé IC_5 . Il s'agit d'un CD 4515 qui assure le décodage en logique négative. Ainsi, une position binaire donnée sur les entrées A à D se traduit par un état bas sur la sortie Si correspondante, toutes les autres sorties étant à l'état haut. Par exemple, lorsque la valeur binaire délivrée par IC_4 est 1110 (sens de lecture Q8 \rightarrow Q5), seule la sortie S14 présente un état bas. Le cycle complet de comptage-décodage se traduit donc par un défilement de l'état bas de la sortie S0, S1, ... S15, pour s'arrêter à nouveau sur la sortie S0. La durée totale de ce cycle est égale à $16 \times 0,528 \text{ s}$, soit 8,4 s.


Génération des fréquences vocales

Les sorties S6 à S15 de IC_5 représentent une suite de 10 liaisons présentant successivement un état bas. Le premier chiffre du numéro sera donc composé au moment où S6 présente un état bas, c'est-à-dire, environ 3 s après la prise de ligne. Le circuit intégré référencé IC_6 est un TCM 5089. Il s'agit d'un générateur de fréquences vocales d'après le système international de chiffrage DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Ce dernier comporte sa propre base de temps interne pilotée par un quartz de 3,579545 MHz, seul composant périphérique nécessaire au fonctionnement de ce circuit intégré très élaboré. Il comporte 4 entrées " colonnes " (C1 à C4) et 4 entrées " rangées " (R1 à R4). Ran-

3d

BROCHAGE DU TBA 820 M.

 

 

gées et colonnes se rapportent à la structure matricielle d'un clavier téléphonique à touches comportant 4 rangées et 3 colonnes. L'entrée C4 n'est donc pas mise à contribution dans la présente application. Ainsi, si le circuit intégré doit fournir le signal vocal correspondant au chiffre 4 par exemple, il suffira de relier à l'état bas, et de manière simultanée, les entrées R2 et C1. En effet, sur un clavier téléphonique, la touche 4 est située à l'intersection de la 2ème ran-

SÉQUENCEMENT DE LA CARTE "PROGRAMMATION".

gée et de la 1ère colonne. Le signal alors disponible sur la sortie OUT de IC₆ est en fait l'addition de deux signaux sinusoïdaux de 770 Hz et de 1209 Hz (voir tableau des fréquences en **figure 3c**). Les liaisons entre les 10 sorties de IC₅ et les entrées de IC₆ sont réalisées par le biais d'une carte de programmation dont nous aurons l'occasion de reparler au chapitre de la réalisation pratique. L'entrée "Tone inhibit" du TCM 5089 est reliée à la sortie Q4 de IC₄. Si cette entrée est soumise à un état haut (ou encore laissée "en l'air"), le circuit TCM fonctionne nor-

4a CIRCUIT IMPRIMÉ DU TRANSMETTEUR...


malement. En revanche, si on relie cette entrée à un état bas, le circuit IC₆ à sa sortie neutralisée. Ainsi, pour une position active donnée Si de IC₅, le signal vocal ne sera effectivement disponible sur la sortie OUT de IC₆ que pendant la moitié de la durée du séjour de l'état bas sur la sortie correspondante de IC₅, c'est-à-dire pendant 0,264 s.


Cette disposition introduit la pause nécessaire entre deux chiffres consécutifs.

Sans cette précaution, le décodeur du central téléphonique ne saurait interpréter correctement le chiffre.

Amplification

Le circuit intégré référencé IC7 est un TBA 820M. C'est un amplificateur audio de moyenne puissance. Le signal à amplifier est injecté dans l'entrée 3 par l'intermédiaire de C14. Grâce au curseur de l'ajustable A2, il est possible de prélever une fraction plus ou moins importante de l'amplitude du signal délivré par IC₆. Cette disposition permet ainsi de doser le niveau de l'amplification puisque IC7 travaille ici à gain constant. Ce dernier est d'ailleurs déterminé par les va-

 

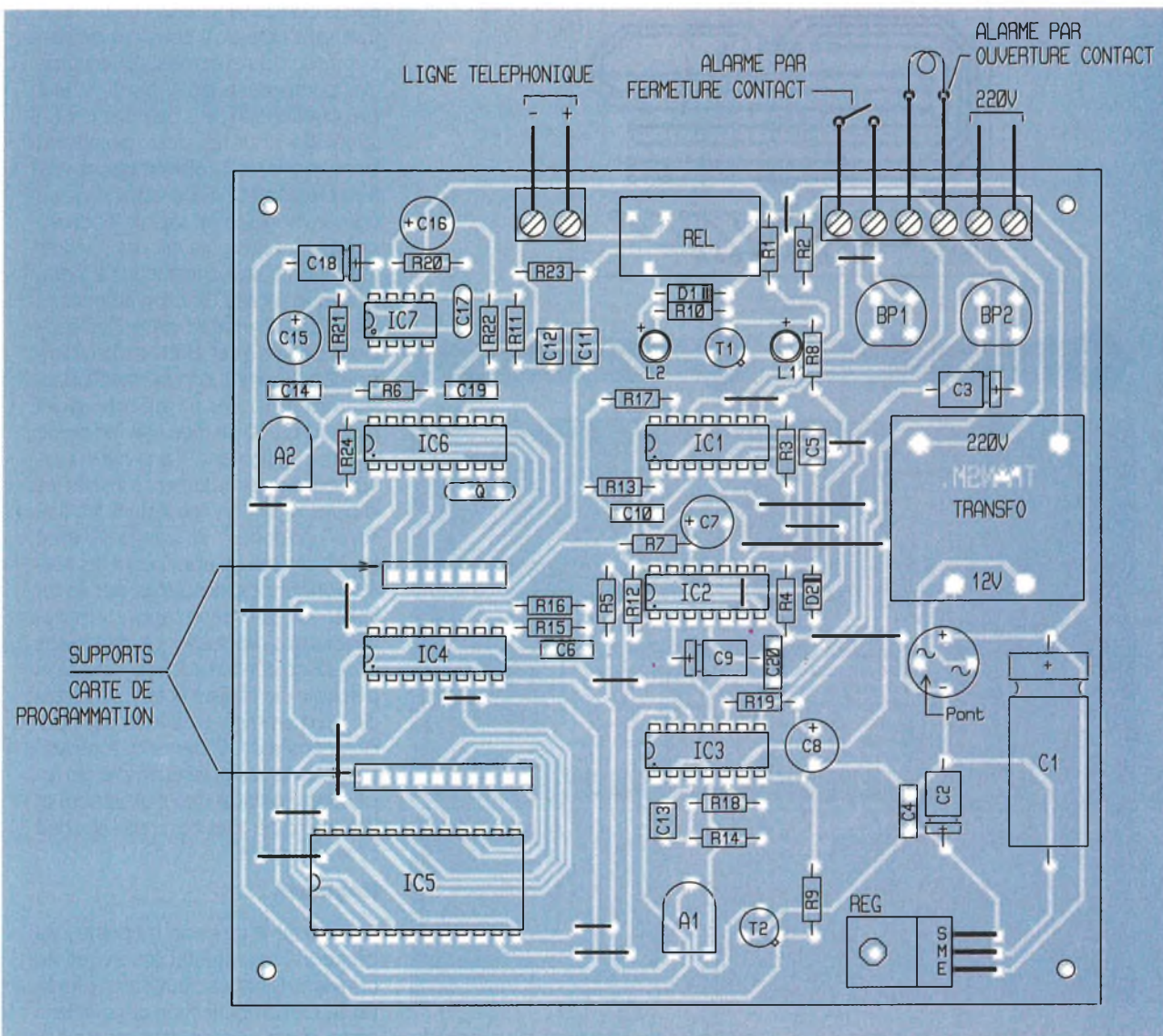

leurs de R21 et C15. L'entrée 7 est affectée à la contre-réaction nécessaire au fonctionnement de l'amplificateur (R20 et C16). Quant à l'entrée 1, et par l'intermédiaire de C17, elle règle le problème de la compensation de fréquence. La capacité C18 est affectée au contrôle de la réjection. Le signal amplifié se trouve transmis dans la ligne téléphonique par le biais de la capacité C19.


Signal d'alerte

La sortie de la porte NAND II de IC1 ne présente un état bas qu'au moment où les deux conditions :
 . prise de ligne,
 . compteur IC4 à l'état de repos,
 sont réalisés simultanément. Cela revient à dire que sur la sortie de la porte inverseuse NOR III de IC3, on ne relève un état haut qu'à partir du


5a

...ET SON IMPLANTATION. ATTENTION À NE PAS OUBLIER LES 18 STRAPS DONT 1 SOUS IC1.

moment où le chiffrage téléphonique est achevé. A ce moment, le multivibrateur commandé et formé par les portes NAND I et IV de IC1, entre en oscillation. Il délivre sur la sortie de la porte NAND IV des créneaux de forme carrée dont la période est de l'ordre de 0,25 s. A noter que cette sortie présente en situation de repos du multivibrateur un état haut permanent. Les portes NOR I et II de IC3 constituent un second multivibrateur commandé. La sortie de la porte NOR II est à l'état bas permanent tant que l'entrée 6 est soumise à un état haut. En revanche, dès que cette entrée de commande est soumise à un état bas, on observe sur la sortie de la porte NOR II des créneaux de forme carrée d'une fréquence musicale de l'ordre du kHz.

 

LA CARTE DE PROGRAMMATION.

 


4b

CI DE LA CARTE DE PROGRAMMATION

5b

 ET IMPLANTATION DES DIODES SELON LE N° À COMPOSER.



Grâce au curseur de l'ajustable A1, il est possible de prélever une fraction plus ou moins importante de l'amplitude de ces signaux avant de les acheminer vers la base d'un transistor T2 monté en collecteur commun, c'est-à-dire en montage "suiveur de potentiel". Le signal d'alerte, sous la forme d'une suite de "bip" caractéristiques, est ensuite injecté dans la ligne téléphonique par l'intermédiaire de C11. La puissance de ce signal est réglable par action sur le curseur de l'ajustable A1.

Réalisation

Circuits imprimés (figure 4)

Toutes les méthodes habituellement utilisées pour la réalisation des circuits imprimés sont applicables. Après gravure dans un bain de perchlorure de fer, les modules seront soigneusement rincés à l'eau tiède. Par la suite, toutes les pastilles sont à percer à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Certains trous seront à agrandir afin de les adapter aux dia-

mètres généralement plus grands des connexions des composants davantage volumineux.

Implantation des composants (figure 5)

Après la mise en place des différents straps de liaison, on soudera les diodes, les résistances et les supports de circuits intégrés. Par la suite, ce sera le tour des capacités, des ajustables, des transistors et des

autres composants plus volumineux. Il va sans dire qu'il convient de respecter scrupuleusement l'orientation des composants polarisés. Il ne faut pas oublier non plus de relier par un strap extérieur les deux points du bornier prévus à l'alarme par ouverture de contact. Sans cette précaution, le montage ne saurait fonctionner. On montera les circuits intégrés (attention à leur orientation) à la fin, ainsi que la carte de programmation, directement insérée dans des supports prévus à cet effet. Le circuit imprimé est commun et permet la programmation de n'importe quel numéro de 10 chiffres (de moins de chiffres également). La programmation consiste simplement à insérer les diodes signal en respectant les liaisons "colonnes" et "rangées" avec les 10 entrées en appliquant les correspondances indiquées par le tableau de programmation. Les cathodes des diodes sont à diriger vers le connecteur 10 broches. Il est ainsi possible de réaliser autant de cartes de programmation caractérisées par des numéros différents que nécessaire. On pourra par exemple les repérer en marquant en clair le nom et le numéro de téléphone de l'abonné correspondant.

Réglages

En général la position médiane des curseurs des ajustables A1 et A2 convient. Dans les deux cas, l'importance de l'amplification augmente si on tourne le curseur dans le sens horaire. Rappelons également qu'il est normalement interdit de raccorder sur une ligne téléphonique tout récepteur non agréé.

R. KNOERR

6

CONNEXIONS À ÉTABLIR SELON LES CHIFFRES CHOISIS.

Table de programmation

	C1	C2	C3	R1	R2	R3	R4
0		X					X
1	X			X			
2		X		X			
3			X	X			
4	X				X		
5		X			X		
6			X		X		
7	X					X	
8		X				X	
9			X			X	

Nomenclature

19 straps (15 horizontaux, 4 verticaux)

R₁ : 560 Ω

(vert, bleu, marron)

R₂ à R₆ : 10 kΩ

(marron, noir, orange)

R₇ : 220 kΩ

(rouge, rouge, jaune)

R₈, R₉ : 4,7 kΩ

(jaune, violet, rouge)

R₁₀, R₁₁ : 1 kΩ

(marron, noir, rouge)

R₁₂ à R₁₄ : 100 kΩ

(marron, noir, jaune)

R₁₅ : 150 kΩ

(marron, vert, jaune)

R₁₆ à R₁₈ : 1 MΩ

(marron, noir, vert)

R₁₉ : 22 kΩ

(rouge, rouge, orange)

R₂₀, R₂₁ : 68 Ω

(bleu, gris, noir)

R₂₂ : 1 Ω (marron, noir, or)

R₂₃ : 220 Ω

(rouge, rouge, marron)

R₂₄ : 47 kΩ

(jaune, violet, orange)

A₁ : Ajustable 22 kΩ

A₂ : Ajustable 4,7 kΩ

Pont de diodes 1,5A

REG : Régulateur 9V (7809)

L₁ : LED verte Ø3

L₂ : LED rouge Ø3

D₁ : Diode 1N 4004

D₂ : Diode 1N 4148

Q : Quartz 3,579545 MHz

C₁ : 2200 µF/16V
électrolytique

C₂, C₃ : 47 µF/10V
électrolytique

C₄ à C₆ : 0,1 µF milfeuillet

C₇, C₈ : 470 µF/10V

électrolytique (sorties
radiales)

C₉ : 10 µF/10V électrolytique

C₁₀ à C₁₂ : 1 µF milfeuillet

C₁₃, C₂₀ : 4,7 nF milfeuillet

C₁₄ : 0,47 µF milfeuillet

C₁₅, C₁₆ : 100 µF/10V

électrolytique (sorties
radiales)

C₁₇ : 220 pF céramique

C₁₈ : 22 µF/10V électrolytique

C₁₉ : 0,22 µF milfeuillet

T₁, T₂ : NPN BC 108, 109,
2N 2222

IC₁ : CD 4011 (4 portes
NAND)

IC₂, IC₃ : CD 4001 (4 portes

NOR)

IC₄ : CD 4060 (compteur
binaire 14 étages avec
oscillateur)

IC₅ : CD 4515 (décodeur
BCD→16 sorties - logique
négative)

IC₆ : TCM 5089 (codeur
DTMF)

IC₇ : TBA 820M (ampli)

1 support 8 broches

3 supports 14 broches

2 supports 16 broches

1 support 24 broches

Bornier soudable 2 plots

Bornier soudable 6 plots (2

x 3)

REL : Relais 12V/1RT

NATIONAL

BP1, BP2 : Boutons-poussoir
à contact travail (pour C.I.)

Transformateur

220V/12V/2VA

Support barrette 7 broches

Support barrette 10 broches

Pour 1 carte de

programmation :

Support 7 broches mâles

Support 10 broches mâles

20 diodes signal 1N 414

CAO

"CADPAK" & "PROPAK"

sur
PC/AT
et
compatibles


DEUX LOGICIELS DE CAO SUR PC

utilisés par des électroniciens professionnels, les écoles et les amateurs pour accomplir, d'une manière simple et conviviale les tâches suivantes...

- Saisie de schémas
(Multifeuilles avec PROPAK)
- Routage manuel du circuit-imprimé
(Routage automatique avec PROPAK)
- Génération des plans de masse et des sorties Gerber, Drill, Lasers HP, Jet-d'encre, Postscript, BMP, Plotters.
- Création de nouveaux symboles personnalisés pour schémas et PCB

Extension ultérieure vers PROTEUS possible
(pour ajouter la simulation de type Spice)

 La version Windows de Proteus est prévue courant 1996.



Disponibles
en versions DOS
et Windows

Vous pouvez commencer avec CADPAK et évoluer
ultérieurement vers PROPAK et PROTEUS...
en ne payant que la différence de prix !

Multipower




DOMOTIQUE

AFFICHAGE NUMÉRIQUE POUR CITERNE

Le montage décrit dans cet article remplacera avantageusement le module de lecture des jauges électroniques équipant les citernes à combustible, gaz ou fuel, à usage domestique ou industriel.

Les citernes disposent en équipement de base d'une jauge mécanique à aiguille située sur la partie supérieure du réservoir et en option d'une jauge électronique permettant d'évaluer à distance le volume de combustible contenu dans la citerne, mais ils n'offrent pas l'avantage d'une indication permanente puisqu'il est nécessaire de manoeuvrer un poussoir pour effectuer "une lecture", opération que l'on oublie parfois d'accomplir si le boîtier électronique n'est pas situé dans un lieu de passage.

Le niveau de combustible est affiché en pourcentage sur un bargraph à 9 LED dont la faible définition permet d'apprécier uniquement des variations supérieures à 10%. Ce type de fonctionnement est nettement préjudiciable à une évaluation précise et surtout nécessaire lorsque le niveau de combustible atteint le tiers inférieur de la citerne, seuil à partir duquel il décroît très rapidement à cause de la forme cylindrique du réservoir. Les distributeurs de gaz préconisent en général le remplissage de la citerne lorsque l'aiguille de la jauge atteint la graduation 20%. Sachant par expérience qu'un délai de livraison d'une semaine est pratique courante, la jauge atteint rapidement la graduation 10%, le bargraph quant à lui affiche déjà une citerne vide, situation préoccupante qui n'évoluera plus même lorsque la jauge mécanique atteindra réellement le zéro absolu. Dans ces conditions, l'utilité de la jauge à distance devient alors très discutable car on se fie plus favorablement à une indication

 

analogique cohérente qu'à une valeur globale comprise entre 0 et 10%

Fonctionnement du capteur et électronique d'origine


Le niveau de combustible, indiqué sur le cadran de la jauge mécanique est converti en valeur analogique par un procédé purement mécanique qui repose sur l'utilisation d'un transmetteur à cadran qui est en fait un potentiomètre un peu particulier dont le curseur est couplé mécaniquement avec l'aiguille de la jauge analogique. Le déplacement de l'aiguille sur le cadran de la jauge entraînera donc une variation de la résistance au niveau du curseur du potentiomètre, différence mesurée et affichée sur un bargraphe par le module électronique relié au capteur par un câble à 3 conducteurs normalisé 3 x 1,5mm type RO2V. Ces connexions sont représentées sur les schémas du montage par les appellations B₁, B₂, et B₃. A titre indicatif ce type de transmetteur est en général livré avec la citerne mais il est tout à fait possible de le faire installer ultérieurement par un concessionnaire agréé. Les lecteurs intéressés par ce procédé pourront donc consulter

leur distributeur de combustible qui pourra leur fournir un transmetteur à cadran approprié à leur jauge mécanique.

Pour d'évidentes raisons de sécurité, le montage de substitution ne nécessite aucune intervention au niveau de la jauge mécanique ni sur les composants relatifs au capteur. De plus les tensions et intensités de fonctionnement au niveau du capteur sont rigoureusement identiques à celles du module électronique livré avec le transmetteur à cadran. Ceci permet au capteur de travailler dans des conditions similaires garantissant sa longévité et une sécurité électrique identique. A titre indicatif l'intensité circulant dans les conducteurs reliés au capteur atteint à peine 100 μ A sous 1,25V lorsque la citerne est complètement remplie.

Analyse du montage

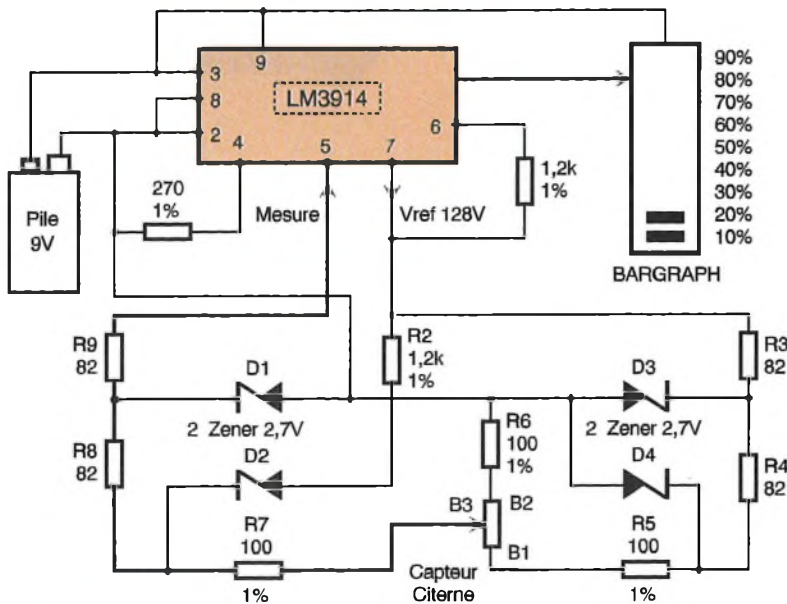Le module électronique d'origine se présente sous la forme d'un petit boîtier en PVC blanc disposant d'une rangée de 9 LED de couleur,



1 SCHEMA D'ORIGINE.

d'un poussoir de lecture et d'un témoin pile. Le principe de fonctionnement du montage est analysé en **figure 1**, il repose sur l'emploi d'un LM 3914, circuit intégré spécialisé dans la gestion des affichages de type bargraphe. Ce circuit délivre sur sa pin 7 une tension de référence de 1,28V qui est injectée sur le capteur via R₃, R₄, et R₅, (en fait une partie du courant est également dérivé via R₂), elle traverse le capteur et elle est ensuite appliquée à travers R₇, R₈ et R₉ sur son entrée de mesure. Le signal est ensuite calibré par les comparateurs du LM 3914 et affiché sur les LED d'un bargraphe. Certaines résistances sont des modèles à couche métallique, elles sont garanties d'une faible dérive thermique et permet-

tent une conversion précise de la tension injectée.

Après l'analyse du fonctionnement de ce montage, nous passons au schéma du montage de substitution (**figure 2**) sur lequel on retrouve les mêmes éléments que ceux présents sur le circuit d'origine exception faite du LM 3914. Les diodes zener ont la même fonction que sur le montage précédent, à savoir la protection du capteur en cas de surtension aux points B1, B2 et B3; en temps normal ces diodes ne conduisent pas puisque la tension de référence de 1,28V n'atteint pas le coude de zener. Le LM 3914 est devenu inutile puisque nous allons désormais disposer d'une lecture numérique, nettement plus précise et surtout plus confortable puisque permanente. Il est remplacé par IC₁ dont le rôle est de fournir la tension de référence nécessaire au capteur.


Ce circuit est une diode zener de précision de haute stabilité dotée d'un faible coefficient de tempé-
rature et ayant une impédance dynamique de 0,2 Ω. Cette super zener est prévue pour délivrer un courant constant, mais réglable, entre 300 μA et 10 mA ; on recueille à ses bornes une tension parfaitement stable de 2,46V qui est ensuite ajustée très précisément à l'aide du potentiomètre multitours P₁ afin d'obtenir une tension exacte de 1,28V au point nodal R₂/R₃. Cette tension injectée dans le capteur est recueillie à la sortie de R₉, puis appliquée à l'entrée de IC₂, un ICL 7107, qui est un convertisseur A/D qui va permettre de visualiser cette valeur sur un affichage numérique à 3 chiffres. Ce schéma est représenté sur la **figure 3**.


re et ayant une impédance dynamique de 0,2 Ω. Cette super zener est prévue pour délivrer un courant constant, mais réglable, entre 300 μA et 10 mA ; on recueille à ses bornes une tension parfaitement stable de 2,46V qui est ensuite ajustée très précisément à l'aide du potentiomètre multitours P₁ afin d'obtenir une tension exacte de 1,28V au point nodal R₂/R₃. Cette tension injectée dans le capteur est recueillie à la sortie de R₉, puis appliquée à l'entrée de IC₂, un ICL 7107, qui est un convertisseur A/D qui va permettre de visualiser cette valeur sur un affichage numérique à 3 chiffres. Ce schéma est représenté sur la **figure 3**.

Le choix du circuit s'est naturellement porté sur l'ICL 7107 plutôt que sur son homologue LCD car il était important de disposer d'une information lisible même en faible lumière ambiante. En outre même le modeste courant débité sur le +9V (environ 10mA) interdisait le choix d'un mode d'alimentation sur pile, à moins d'accepter la ruine causée par leur achat massif.

Ce circuit reçoit sur son entrée EH une tension comprise entre 0 et 1,24V (en réalité 1mV et 1,23V à cause des résistances talon) représentant sur l'affichage une valeur de remplissage de 100%. En pratique cette situation ne se produit jamais, car les citernes, tout du moins celles contenant du propane ne sont jamais remplies au delà de 85%. Une valeur de 100% étant absolument improbable, il était inutile de surcharger le circuit avec l'afficheur "±1", les signes de polarité faisant partie du même afficheur ne sont pas non plus indispensables, car nous mesurerons toujours une valeur positive; la vocation de ce montage n'étant pas d'évaluer les m³ de combustible manquants pour terminer l'hiver...

2 SCHEMA DE SUBSTITUTION.

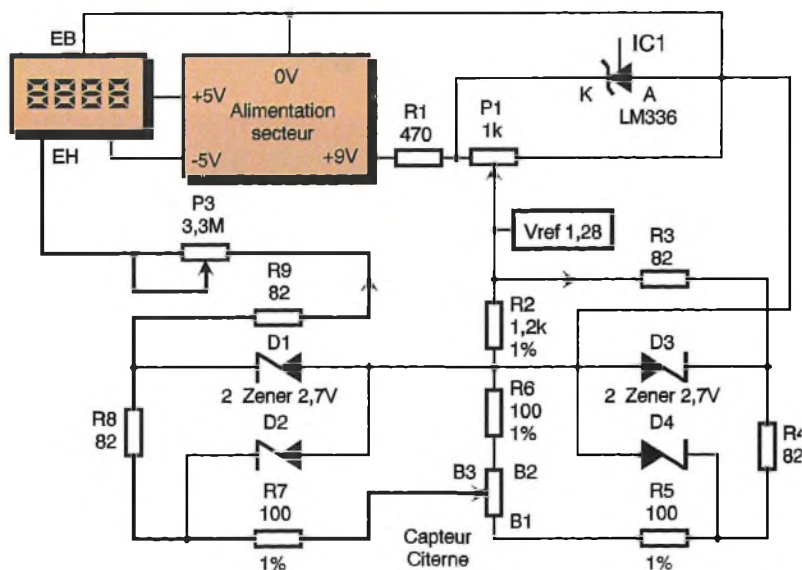

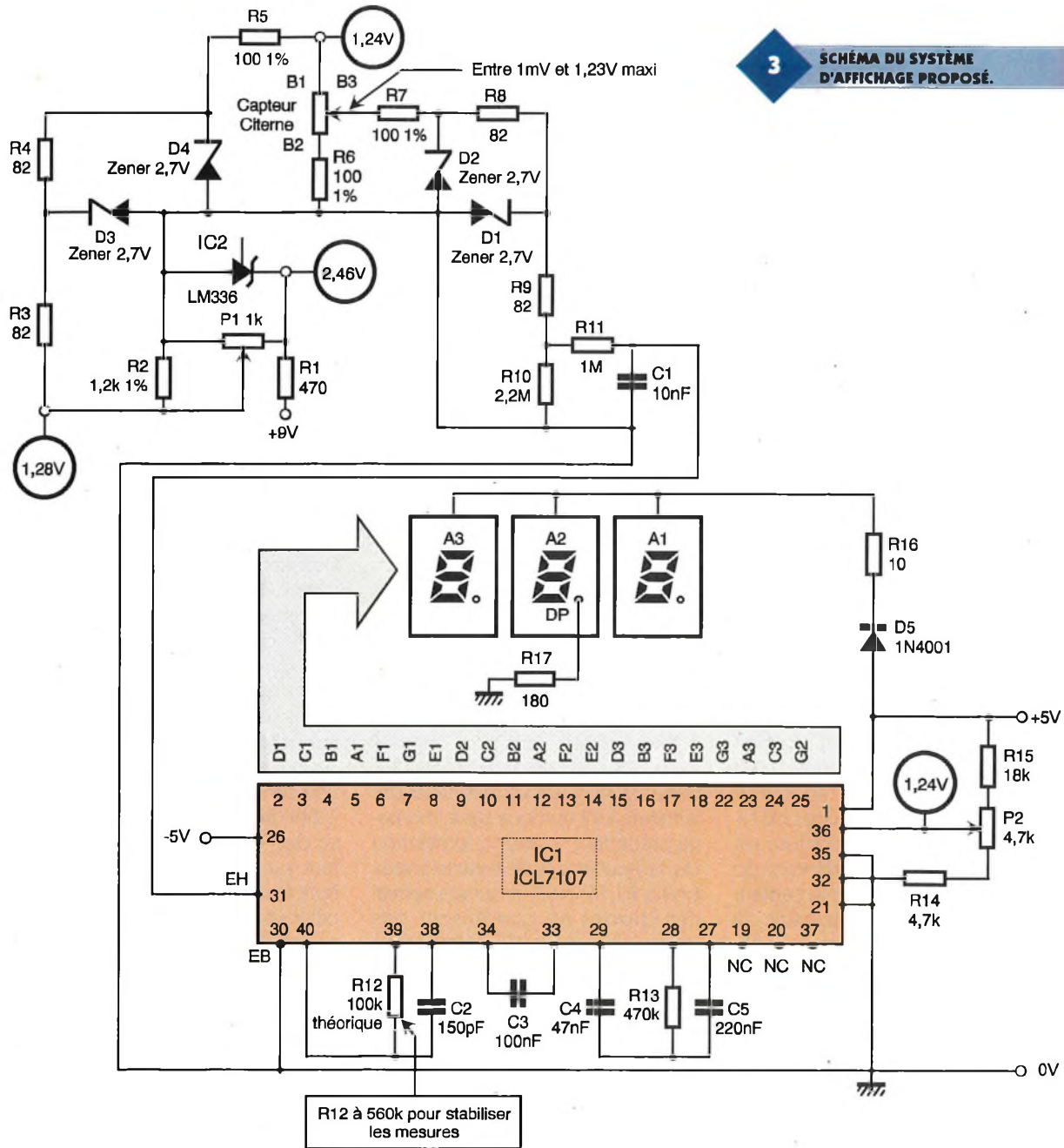


une correspondance unitaire millivolt/pourcentage. La diode D_5 permet quant à elle de chuter de 0,6V la tension appliquée sur la résistance R_{16} qui sera donc un modèle 1/4W, elle a pour rôle de modérer l'appétit vorace des afficheurs à LED.


L'ICL 7107 nécessite 2 tensions d'alimentation, +5V pour le circuit et l'affichage, (environ 120mA) et -5V sous quelques mA ce qui explique de choix d'un 79L05 sur la carte alimentation. Puisqu'une tension de 9V est également nécessaire pour le circuit du capteur, il est assez pratique de disposer d'une masse unique entre les différentes alimentations, IC₂ fonctionnera donc en mode commun avec les pins 30, 32 et 35 reliées à la masse.

Le schéma et le circuit imprimé de l'alimentation sont fournis en figures 4, 5 et 6 ; il est fait appel à un trans-

fo à deux enroulements dont la puissance de 5V/A peut paraître généreuse en regard des courants mis en œuvre mais elle permettra un échauffement réduit de cet élément qui sera constamment sous tension. Les tensions de sorties fournies par 3

 régulateurs, dont 2 sont présentés en boîtier TO92, sont disponibles sur un bornier standard permettant le



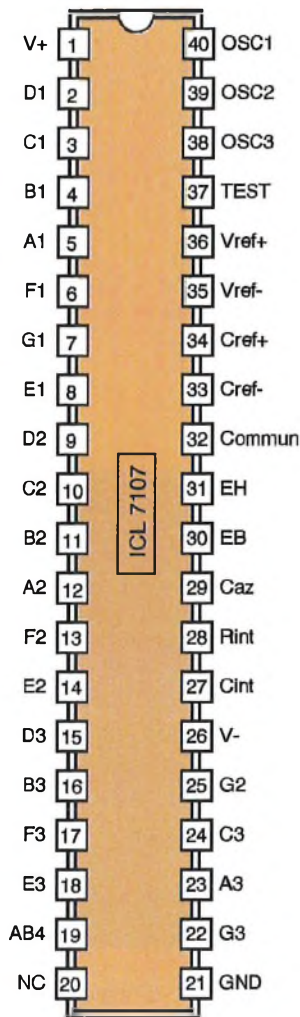


raccordement avec le circuit principal.

Le circuit du module de mesure est présenté en figures 7 et 8, son montage réclame un soin particulier car les tensions sont relativement faibles au niveau de l'entrée de mesure et sous haute impédance, de bonnes soudures sont donc indispensables. Le montage appelle peu de remarques si ce n'est le choix d'un support tulipe pour l'ICL. On

4

SCHÉMA DE L'ALIMENTATION TRI-TENSION.

 

3a/3b BROCHAGE DES PRINCIPAUX COMPOSANTS ACTIFS.

commencera par implanter l'unique strap sous le support de IC₂, la résistance R₁₇ étant quant à elle implantée coté cuivre.

Procédure de réglage




Vérifier tout d'abord la présence des tensions de sortie +9V, -5V et +5V sur la carte alimentation, si ces valeurs sont correctes, débrancher l'alimentation du secteur et raccorder le circuit principal aux points correspondants de la carte alimentation.

Réglage de la partie "capteur"

Afin de ne pas risquer de détériorer le capteur à cause d'une erreur de montage ou d'un composant défectueux il est conseillé de simuler sa présence pour contrôler le fonctionnement correct du montage. Relier la carte alimentation au module de mesure et raccorder un potentiomètre linéaire de 10kΩ entre les points B1, B2 et B3, cette dernière connexion étant le curseur du potentiomètre. Mettre l'ensemble sous tension, et attendre que le montage trouve son équilibre thermique, relier un multimètre numérique entre la masse et le point nodal R₂/R₃ et régler P₁ pour lire sur le multimètre une tension exacte de 1,28V. Contrôler que la tension au point B1 est de 1,24V.

Réglage de la partie voltmètre

  
 
La procédure d'étalonnage du voltmètre est un peu différente de celle rencontrée habituellement pour ce genre de circuit, car il est cette fois nécessaire de corriger la valeur tension d'entrée/affichage. Relier un multimètre entre la masse et la pin 36 de IC₂ puis ajuster P₂ pour lire sur le multimètre la même tension que celle relevée au point B₁ (1,24V).



Connecter le multimètre au point B3 et tourner le potentiomètre de 10kΩ jusqu'à obtenir sur le multimètre une tension égale à UB1/2, contrôler que l'affichage indique bien une valeur de 50%.

Si cette procédure s'est bien déroulée, vous pouvez maintenant remplacer le potentiomètre de 10kΩ par les conducteurs du capteur. Les afficheurs doivent maintenant indiquer une valeur cohérente proche de celle indiquée par la jauge mécanique. La résistance interne du capteur étant différente de celle d'un potentiomètre, il faut maintenant reprendre les réglages comme décrit précédemment en ayant soin d'ajuster à 1,28V la tension au point R₂/R₃ et contrôler la présence d'une tension de 1,24V sur la pin 36 de IC₂. A ce stade le réglage de la partie relative au transmetteur à cadran est absolument identique à celle du module à LM 3914.

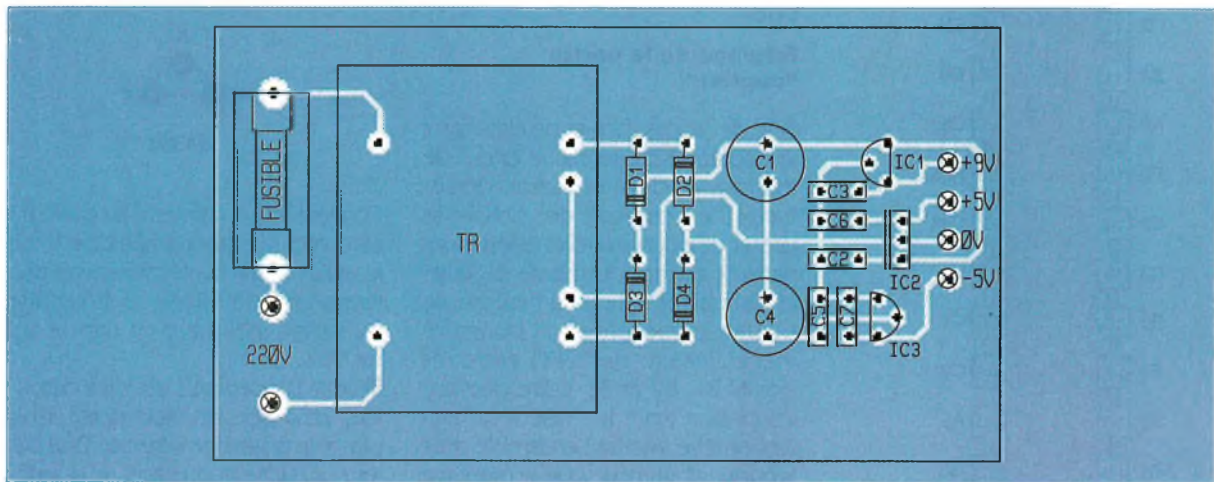 Si vous constatez une différence de lecture entre l'indication fournie par la jauge mécanique et celle affichée sur le module électronique, elle pro-



5/6

CI ET IMPLANTATION DE LA CARTE ALIMENTATION.

vient d'un mauvais calage de l'index du transmetteur à cadran sur l'aiguille



7/8

CI ET IMPLANTATION CARTE AFFICHAGE ; ATTENTION AU STRAP SOUS IC1.

de la jauge. Cette même erreur affectait également le module à LM 3914. Dans ce cas n'essayez pas d'intervenir en démontant le capteur, il vous suffira de modifier légèrement le réglage de P₂ pour que les 2 valeurs coïncident. La précision de ce montage est déjà nettement supérieure à

celle du module d'origine, les perfectionnistes pourront éventuellement affiner le réglage de P₂ lorsque la jauge analogique sera sur une graduation faible.

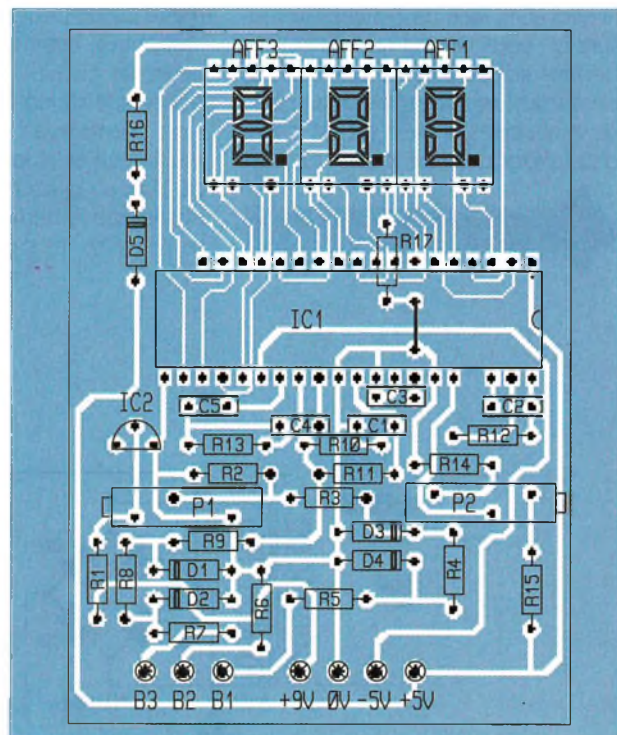 En ce qui concerne l'affichage, la décimale du pourcentage ne représente pas grand chose dans



ce type d'application car le système mécanique est sujet aux variations climatiques à cause des différents coefficients de température des métaux qui le composent; de plus le niveau du combustible est lié à la pression à laquelle il est soumis, elle-même très fortement dépendante de la température. Le troisième afficheur est cependant indispensable pour calibrer correctement le voltmètre. Une fois cette opération effectuée vous

pourrez le supprimer pour éviter de lire une valeur du type 72,3%, la résistance R₁₇ sera également inutile dans ce cas. Si des variations importantes de l'affichage sont constatées il suffira d'inverser l'ordre des connexions B₁, B₂ et B₃ jusqu'à l'obtention d'un affichage stable et cohérent par rapport à la valeur indiquée par la jauge mécanique.

A titre d'anecdote, nous avons passé pas mal de temps à chercher

l'anomalie au niveau de la maquette alors qu'une simple erreur de couleur de fil au moment du raccordement du câble du capteur était à l'origine de mesures fluctuantes et instables à long terme.

Un dernier mot pour préciser que le montage est extrêmement fiable et que l'affichage est d'une stabilité exemplaire, même sur la décimale.

A. DUREAU

Nomenclature

Carte principale

D₁ à D₄ : Zener 2,7V, 400 mW

D₅ : 1N4001

R₁ : 470 Ω

(jaune, violet, marron)

R₂ : 1,2 kΩ 1%

(noir, rouge, rouge)

R₃, R₄, R₈, R₉ : 82 Ω

(gris, rouge, noir)

R₅, R₆, R₇ : 100 Ω 1%

(marron, noir, marron)

R₁₀ : 2, 2 MΩ

(rouge, rouge, vert)

R₁₁ : 1 MΩ

(marron, noir, vert)

R₁₂ : 100 kΩ théorique,
passer à 560 kΩ pour

stabiliser les mesures
(marron, noir, jaune) ou
(vert, bleu, jaune)

R₁₃ : 470 kΩ

(jaune, violet, jaune)

R₁₄ : 4,7 kΩ

(jaune, violet, rouge)

R₁₅ : 18 kΩ

(marron, gris, orange)

R₁₆ : 10 Ω

(marron, noir, noir)

R₁₇ : 180 Ω

(marron, gris, marron)

P₁ : multitours 1 kΩ

P₂ : multitours 4,7 kΩ

C₁ : 10 nF

C₂ : 150 pF

C₃ : 100 nF

C₄ : 47 nF

C₅ : 220 nF

AFF_{1, 2, 3} : LTS 546 AR

IC₁ : LM 336 ou TDB 136

IC₂ : ICL 7107 INTERSIL

1 support tulipe DIL 40

1 barrette de 30 picots
tulipe

Potentiomètre 10 kΩ lin

Carte Alimentation

D₁ à D₄ : 1N4004

C₁, C₄ : 470 μF/25V

C₂, C₃ : 220 nF

C₅, C₆, C₇ : 100 nF

IC₁ : 78L09

IC₂ : 7805

IC₃ : 79L05

TR : Transfo 2 x 9V, 5VA

Porte-fusible pour C.I.

Fusible 25mA

information technique, autres logiciels et mises à jour :

Pour l'électronicien créatif.

3614 code LAYOFFRANCE

395 F
LAYO1E
Max. 1 000 vecteurs/pastilles
Pour les amateurs
Dessin (1/1280^{ème} pouce) + autorouteur multi-mais aussi simple face. 100% OPÉRATIONNEL (sorties & sauvegarde) et en français.
700 composants dont 100 CMS, 16 couches + manuel. Importation schémas ou NETs et placement des composants automatique.

750 F
DOUBLE
Extension 2 000 vecteurs/pastilles
Amateurs exigeants

1 550 F TTC
QUATRO
Extension 4 000 vecteurs/pastilles
Sociétés


LAYO FRANCE SARL
Château Garamache - Sauvebonne
83400 HYERES
Tél : 94.28.22.59 Fax : 94.48.22.16
Téléchargements - mises à jour : 3617 code LAYO

Joignez-vous aux 50 000 utilisateurs français, dont 10% de sociétés et non des moins réputées (*)
qui, comme vous, recherchent, en priorité des priorités, efficacité, rapidité et convivialité !
(*) EDF, TELECOM, IBM, COMPAQ, PHILIPS, TEXAS INSTRUMENTS, MOTOROLA, GRUNDIG, ROCKWELL, RATP, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NUCLETUDE,
INST. PASTEUR, THOMSON CSF, CNRS, CERN, CEA, SNCF, LA POSTE, ELF, RHONE POULENC, LES 3 ARMÉES, AÉROSPATIALE, ALCATEL, MATRA, COGEMA,
SATEL, ALCATEL, MATRA, 3M, AFPA, TDF, CANAL+, TF1, FR3, RMC, INSA, SEITA, LES AÉROPORTS, DES MINISTÈRES, LE PARLEMENT EUROPÉEN,
80% DES UNIVERSITÉS, LES ÉCOLES SUPÉRIEURES ET LES UITS, SANS OUBLIER 65% DES LYCÉES ET DES COLLÈGES PROFESSIONNELS





DOMOTIQUE

 

Il est des lieux où la panne inopinée d'une source d'éclairage peut avoir des conséquences fâcheuses ou pour le moins gênantes. Voici une solution simple à ce problème.

La solution la plus simple, nous direz-vous, est d'installer deux lampes là où une seule serait nécessaire; cette solution est peu satisfaisante: outre le gaspillage d'énergie qui en résulte, la durée de vie de chaque

L'ISOLEMENT DE COMMANDE EST ASSURÉ PAR UN TIL111.

LAMPE DE SECOURS AUTOMATIQUE

lampe se trouve ramenée à une valeur proche et lorsque l'une aura rendu l'âme, on sait que la deuxième ne va pas tarder à faire de même. Il est plus astucieux d'allumer la deuxième ampoule seulement si la première est hors service. C'est ce que réalise le petit montage que nous proposons. Son apparente rusticité (**figure 1**) ne doit pas cacher ses performances, notamment vis à vis d'un cahier des charges relativement rigoureux:

- Sécurité électrique: le montage est totalement isolé du secteur; l'alimentation en est confiée à un trans-


formateur plutôt qu'à des condensateurs, la commande de la lampe de secours est confiée à un relais électromagnétique et non à un triac, le détecteur de consommation est un optocoupleur.


- Fiabilité: le nombre de composants est minimal; aucun composant basse tension à l'exception de l'optocoupleur n'est inséré dans les portions de circuit à tension élevée. Le claquage d'un semi-conducteur dans celles-ci entraîne l'allumage des deux lampes.

- Souplesse: les lampes de tous les types peuvent être surveillées: à incandescence y compris les halogènes très basse tension, à décharge (tubes fluorescents...) et tous les types de lampes de secours peuvent être commandés.

L'utilisation d'un relais électromagnétique est le seul moyen de piloter de manière fiable certaines charges; en outre, la très grande dispersion des caractéristiques des triacs vendus dans le commerce grand public rend leur emploi délicat et souvent décevant.

 Notons par ailleurs que notre commande est exempt de ces parasites que génère le passage en conduction des triacs et que son absence de seuil de commutation garantit la longévité de la lampe de secours.



 


2/3

CIRCUIT IMPRIMÉ ET IMPLANTATION. ON RESPECTERA SI POSSIBLE LA TAILLE DES PISTES.

- Longévité: on pourrait craindre que l'emploi d'un relais électromagnétique ne réduise la durée de vie du montage. Il n'en est rien puisque celui-ci n'est actif que lors d'une panne de la lampe surveillée, c'est à dire, normalement exceptionnellement. Il en est de même pour le condensateur électrochimique.
- Compacité: l'ensemble devant éventuellement pouvoir s'insérer

1


LE SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

 

dans une applique ou un lampadaire, son encombrement doit être aussi faible que possible, tout en garantissant une isolation suffisante des parties au potentiel du secteur. L'emploi d'un transformateur d'alimentation est peu pénalisant de ce point de vue par rapport à la solution à condensateurs: vu sa puissance, le transformateur est un peu plus gros que les deux condensateurs de $1\ \mu\text{F}/400\text{V}$ et des quelques composants qui devraient le remplacer et apporte une sécurité incomparable.

Principe (figure 1)

Intéressons-nous d'abord à la partie du montage située en aval du transformateur TR₁. A son secondaire de $2 \times 9\text{V}$ est connectée la diode D₁ qui assure un redressement monoalternance. Ce point est important comme on le verra dans la suite et il ne faudra pas tenter d'"améliorer" le montage par la mise en place d'un pont de diodes. A la suite de D₁ est inséré le transistor T₁ polarisé par R₁. Il alimente le relais dont la tension aux bornes de la bobine est lissée par C₁ et dont D₂ absorbe la f.é.m. induite lors des ruptures de courant dans la bobine. Le phototransistor de l'optocoupleur commande T₁ par son espace b-e. Le fonctionnement de cet ensemble est donc le suivant: lorsque l'anode de D₁ est positive, T₁ polarisé par R₁ se sature et alimente le relais qui colle. Lors des alternances négatives, C₁ maintient un potentiel suffisant aux bornes du relais pour que celui-ci reste collé en attendant les alternances positives successives. Si pendant ces dernières, l'optocoupleur est activé, T₁ se bloque et le-

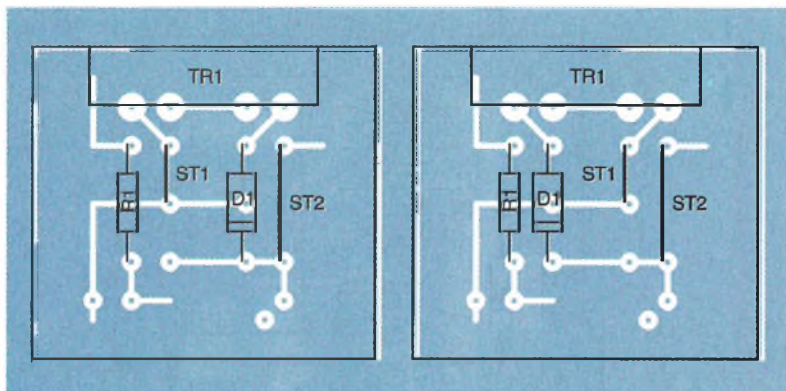

4

LES IMPLANTATIONS À RÉALISER SELON LE TRANSFO.

lais décolle. C'est ce qui se passe lorsque L1 est bonne. Dans le cas contraire, le relais colle et active la lampe de secours.

Noter que le secondaire du transformateur doit fournir 18V pour un relais de 12V compte tenu du redressement monoalternance et des pertes dans D1 et T1.

Côté amont de TR1, la lampe sous surveillance L1 est prise en série avec l'ensemble D3 à D6; lors des alternances positives, l'assemblage constitué des diodes D3 à D5 présente une chute de tension totale d'environ 2V à ses extrémités, potentiel mis à profit par l'optocoupleur pour illuminer sa LED interne alimentée via R2.

Pendant les alternances négatives, c'est D6 qui est en série avec L1; l'optocoupleur est alors ponté. D3 et D6 doivent tenir une tension inverse d'au moins 400V et un courant direct supérieur au courant consommé par L1.

Bien qu'une telle tension d'isolation ne semble pas nécessaire au vu du montage, il faut envisager la possibilité d'une coupure d'une des diodes qui peut entraîner l'apparition de tensions inverses importantes aux bornes de celles qui restent en circuit. Nous avons utilisé des diodes très courantes référencées 1N4007 qui supportent 900 V/1A. Des 1N4004 conviennent également mais ne tiennent que 400V/1A. Si l'on veut surveiller des lampes de puissance supérieure à 150W, l'emploi de diodes plus puissantes de type BY255 par exemple (1300V/3A) est impératif.

Le montage fonctionne si ses parties amont et aval sont en phase. Il faut en effet que l'activation de l'optocoupleur soit synchrone avec l'apparition d'une polarité positive à l'anode de D1, dans le cas contraire, le relais reste collé en permanence.

Nous avons prévu sur le circuit imprimé la possibilité d'inverser les connexions du secondaire du transformateur de façon à permettre l'emploi de modèles dont le sens d'enroulement peut être quelconque. Deux fusibles protègent l'ensemble: l'un en série avec la charge à surveiller limite le courant à une valeur inférieure à celui entraînant le claquage des diodes D2 à D6, l'autre dans le circuit du montage et de la lampe de secours.

Réalisation

La figure 2 montre le circuit imprimé et la figure 3 l'implantation des

composants. En figure 4 sont indiquées les deux possibilités de monter D1 et le strap ST1 pour inverser le secondaire de TR1. Bien penser à la polarité des diodes et de l'optocoupleur et à l'implantation des deux straps sur le circuit imprimé. Les lampes et le secteur sont raccordés côté cuivre sur des pistes larges.

M. BENAYA

Nomenclature

R₁ : 10 kΩ
R₂ : 47 Ω
C₁ : 470 µF/25V


CI₁ : TIL111
T₁ : 2N2219
D₁ : 1N4004
D₂ : 1N4148
D₃ à D₆ : 1N4007

TR₁ : Transformateur
2 x 9V/3VA
RL₁ : Relais 12V-1RT
F₁, F₂ : Fusibles 250V/1A
2 porte-fusibles
1 support de C.I. 6 broches



Des coffrets métalliques à la mesure de vos idées !

Nouvelle série «EP»

 

ESM réalise également selon vos plans et votre cahier des charges tous types de coffrets, racks ou pupitres en tôle d'acier ou aluminium sur mesure. Consultez-nous. Devis sans engagement.

(Professionnels uniquement et par quantité).


Catalogue sur notre gamme de coffrets, racks, pupitres et accessoires + liste de nos revendeurs sur simple demande



31, rue Lavoisier - ZAE de la Patte-d'Oie
95228 HERBLAY CEDEX
Tél. : (1) 34 50 44 00 - Fax (1) 34 50 44 01

ALIMENTATION POUR DIODE LASER

Par l'intermédiaire d'appareils familiers (caisse enregistreuse, lecteur de CD...), le laser s'est ancré dans notre quotidien. La diode laser entre à petits pas dans le domaine grand public, à cause de son prix encore élevé, mais qui devrait être de plus en plus abordable au fil des prochaines années. Compte tenu du coût et de la fragilité d'une diode laser, il est donc préférable de l'utiliser correctement.

 

L'utilisation d'une diode laser passe avant tout par son alimentation, qui détermine la puissance lumineuse du faisceau laser. Le montage a été prévu pour des diodes laser émettant dans le visible tel que le modèle CQL80D de chez Philips, que l'on rencontre généralement dans des applications de pointeur laser ou de code à barres.

Le montage proposé est en fait un circuit d'alimentation adapté au comportement d'une diode laser. En effet, pour maintenir la puissance lumineuse du faisceau émis par la diode laser, une photodiode a été placée sur le trajet du faisceau à l'intérieur de la diode laser. Cette dernière présente donc trois broches, dont l'une est commune à l'anode de la diode laser proprement dite et l'autre à la cathode de la photodiode. La **figure 1** donne le symbole de cette diode et son brochage.

Le schéma

La **figure 2** présente le schéma de cette alimentation pour diodes laser. Il est constitué d'une alimentation continue de 8V et d'un générateur de courant constant contrôlé.


L'alimentation continue

Le commun de la diode laser visible de type CQL80D, qui pour rappel relie l'anode de la diode laser et la cathode de la photodiode, est raccordé au boîtier de la diode. Pour polariser en direct la diode laser, le commun sera à un potentiel positif par rapport au reste du circuit de commande. Or, généralement la diode laser doit être refroidie: soit par un radiateur, soit par son bloc de collimatage (mécanisme comportant une lentille et permettant la concentration du faisceau laser, qui est légèrement divergent tout au moins sur les diodes). Puisque le boîtier d'un appareil est souvent à la masse électrique, il est apparu préférable d'utiliser une alimentation négative, afin que le boîtier de la diode soit également à la masse. Ainsi, il ne sera pas utile d'isoler le radiateur ou le bloc de collimatage du boîtier de l'appareil, ce qui simplifiera les fixations. C'est ainsi qu'une alimentation redressée et filtrée est appliquée au régulateur négatif Cl₂, pour obtenir une tension continue de 8V. Dès lors, on considérera le 0V comme étant le potentiel de sortie du régulateur, ce qui simplifiera l'in-

terprétation du reste du schéma. Les condensateurs C₃, C₄ et C₅ stabilisent l'entrée et la sortie du régulateur, en se comportant comme des réservoirs répondant à des appels de courant.

Le générateur de courant constant

Un générateur de courant constant fournit le courant de polarisation direct de la diode laser. Ce générateur est asservi au courant inverse de la diode de contrôle (photodiode), afin que la puissance souhaitée du faisceau soit maintenue. La régulation du courant est réalisée à partir de l'amplificateur opérationnel Cl₁ dont l'entrée inverseuse est polarisée à 2,5V par le pont de résistances R₁ / R₂. Un filtrage de cette tension est assuré par le condensateur C₁. L'entrée directe, broche 3 de Cl₁, voit son potentiel varier en fonction du courant inverse de la photodiode de la diode laser. En effet, le courant de la photodiode est converti en tension en traversant la résistance R₃ + Aj₁. La tension de sortie de Cl₁ dépend du courant inverse de la photodiode mais également du réglage de Aj₁ qui fixe la puissance lumineuse du faisceau. Plus la tension de sor-

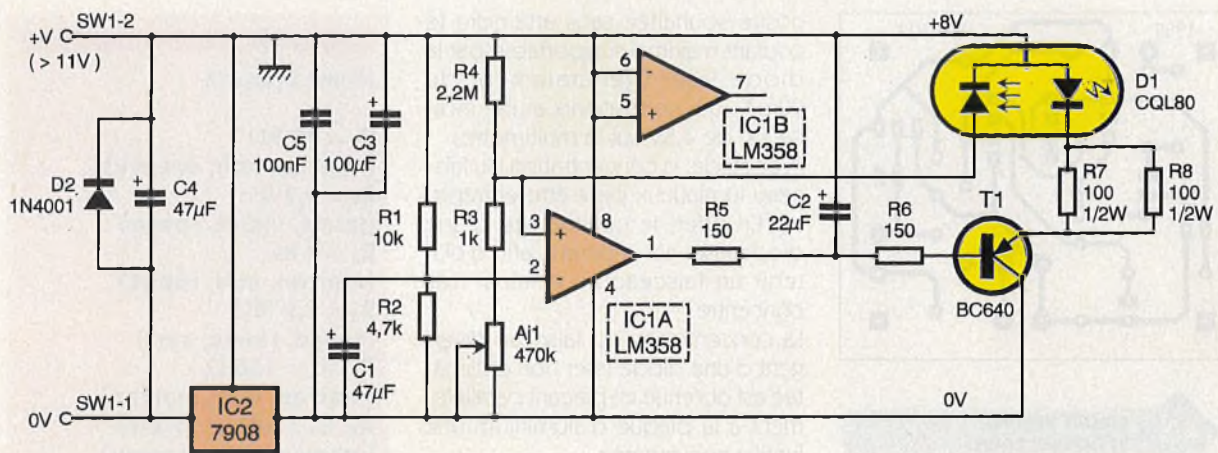

tie de C_1 est faible, plus le courant dans la diode laser est important et par conséquent, la brillance du faisceau est accrue. Le condensateur C_2 introduit une constante de temps qui ralentit les variations du courant dans la diode laser, en particulier à la mise sous tension. Pour un réglage donné de Aj_1 , si la puissance lumineuse vient à chuter, le potentiel de l'entrée directe diminue, entraînant une diminution de la tension de sortie de C_1 . Le courant de base du transistor T_1 s'en trouve augmenté, accroissant le courant de collecteur qui n'est autre que le courant de la diode laser dont le faisceau devient ainsi plus brillant. Inversement, si la puissance lumineuse augmente, la tension d'entrée directe de C_1 s'accroît. La tension de sortie de cet amplificateur opérationnel devient par conséquent plus importante, diminuant le courant de base du transistor T_1 et ainsi le courant dans la diode laser. Les résistances R_7 et R_8 ont été associées pour obtenir une résis-

tance équivalente de 1W et de 50W. Pour rappel, la résistance équivalente R_{eq} à deux résistances R_1 et R_2 en parallèle est donnée par la relation:

$$1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$$

et la puissance de la résistance équivalente est alors:

$$P_{eq} = P_1 + P_2.$$

Les résistances R_7 et R_8 ne sont pas obligatoires, elles servent uniquement à fixer la valeur maximale du courant direct de la diode laser. Leur rôle est de protéger la diode laser contre des erreurs de manipulation. Le deuxième amplificateur opérationnel de C_1 , n'étant pas utilisé, ses entrées sont reliées à la masse.


La réalisation

La **figure 4** représente le tracé des pistes du circuit imprimé dont l'implantation des composants est donnée par la **figure 5**. La réalisation de cette carte d'alimentation ne présente aucune difficulté, veillez toutefois à bien utiliser des résistances R_7 et R_8 de 1/2W. Reportez-vous à la figure 1 pour raccorder correctement la diode laser au montage. La cathode de la diode laser doit être reliée au point repéré par un "L" sur l'implantation des composants de la figure 5. Le commun sera raccordé au point "C" et l'anode de la photodiode au point "P". Avant de mettre le montage sous tension, positionnez le curseur de la résistance ajustable Aj_1 en butée à droite (curseur tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre), afin de disposer d'une résistance importante. Placez ensuite un voltmètre (calibre 20DC) sur l'une des résistances R_7 ou R_8 . Dès lors, si vous mesurez 1V, le courant dans la diode laser est d'environ 20mA, pour 2,5V il passe à 50mA ($2,5 \times 2/100$). Si vous disposez d'un ensemble de collimatage de la diode laser ou encore d'une


2 SCHÉMA DE L'ALIMENTATION.

diode collimatée, le bloc dont sera équipée la diode servira de dissipateur de chaleur. Sinon, afin de maintenir la diode laser à une température moyenne, celle-ci doit être fixée sur une chute de circuit imprimé pour être plaquée contre un morceau de tôle d'aluminium, comme le montre la **figure 3**. Il en est de même pour l'optique d'un ensemble de collimatage de diode laser. Ensuite seulement vous procéderez à la mise sous tension du montage. Dès cet instant, une tâche rouge doit apparaître sur la surface visée par la diode laser (feuille de papier blanc). La tension mesurée aux bornes de la résistance équivalente de 50Ω ne doit pas dépasser 4V. Si ce n'est pas le cas, débranchez aussitôt et vérifiez soigneusement les connexions concernant la diode laser. Observez la tâche lumineuse et tournez légèrement l'ajustable Aj_2 pour obtenir la lumi-

 
1 BROCHAGE ET STRUCTURE INTERNE D'UNE DIODE LASER.




BROCHAGE

 

 3 MONTAGE DISSIPATEUR À EFFECTUER POUR UNE DIODE NON COLLIMATÉE.



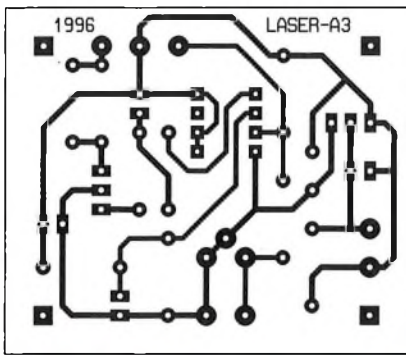

4/5

CIRCUIT IMPRIMÉ
ET IMPLANTATION.

nosité souhaitée sans atteindre le courant maximal supportable par la diode laser (généralement de 90mA, qui correspond à une indication de 4,5V sur le multimètre).

A ce stade, la concentration du faisceau lumineux peut être entreprise. En effet, le collimatage d'une diode laser est impératif, afin d'obtenir un faisceau fin et ainsi très concentré.

La concentration du faisceau divergent d'une diode laser non collimatée est obtenue en plaçant parallèlement à la plaque d'aluminium une lentille convergente.

La distance focale (espace entre le radiateur et le plan de la lentille) dépend de l'optique utilisée et doit être déterminée expérimentalement. Visez un mur à une distance de quelques mètres et déplacez la lentille pour réduire le diamètre du point lumineux.

Si vous disposez d'un ensemble de collimatage, vivement recommandé, la manipulation est assez simple. Il suffit de visser ou de dévisser la partie supportant la lentille interne, afin de régler la distance focale.

Nomenclature

R₁ = 10 kΩ

(marron, noir, orange)

R₂ = 4,7 kΩ

(jaune, violet, rouge)

R₃ = 1 kΩ

(marron, noir, rouge)

R₄ = 2,2 MΩ

(rouge, rouge, vert)

R₅, R₆ = 150 Ω

(marron, vert, marron)

R₇, R₈ = 100 Ω (1/2W)

(marron, noir, marron)

A_{J1} = 470 kΩ

C₁ = 47 μF/6,3V

C₂ = 22 μF/16V

C₃ = 100 μF/16V

C₄ = 47 μF/25V

C₅ = 100 nF

D₁ = diode laser type CQL80

D₂ = 1N4001

T₁ : BC 640


CI₁ = LM358

CI₂ = 7908

SW₁ = bornier 2 plots pour CI

1 bloc de collimatage ou une plaque aluminium + une lentille convergente.

H. CADINOT

 

PRIX EXCEPTIONNEL




Programmateur ALL 07 PC

3 790 F^{ht}

• A la base d'un SOCKET 40 broches universel, il programme les EPROMS - EEPROMS - PROM Bipolaires - MONOCHIP - PAL - EPLD - GAL - PROM Série ALL 07 sur Port parallèle : 4 490 Fht

ELECTRONIC WORKBENCH

 ECI, 10 rue de l'Isly
75008 PARIS
Tél. : (1) 48 41 44 25
Fax : (1) 40 08 03 94



2 490 F^{ht}

HB COMPOSANTS

De l'agréable à l'utile, ça existe encore.
Allez jeter un œil chez HB, vous verrez bien ...

Démo logiciels :

CIAO2 de CIF : dessin circuits imprimés
FINDER : data book électronique

Pour faire une alim de Pro :

10.000 μ/100V FELSIC - ø 50, H 87, leff à 100 Hz 8,7A - 250 F .225 F
22.000 μ/100V FELSIC - ø 65, H 110, leff à 100 Hz 13,9A - 350 F 315 F
Colliers10 F

Jusqu'à épuisement du stock

47.000 μ/16V PHILIPS - ø 40, H 105, cosses à souder50 F

Autres produits à votre disposition :

Composants actifs et passifs, outillage, mesure, accessoires, librairie, hauts-parleurs, coffrets, racks 19", câbles, transfos ...

Kits : TSM, Collège, Euro-kit, Velleman ...

Le coin des affaires, coin-coin !

STATIONNEMENT
FACILE

HB COMPOSANTS

7 bis rue du Dr Morère Tél. : 69 31 20 37
91120 PALAISEAU Fax : 60 14 44 65
Du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h



DOMOTIQUE

ENREGISTREUR DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES


Les paroles s'envoient, seuls les écrits restent. Cet adage est mis en défaut par ce montage dont le rôle consiste à enregistrer automatiquement les communications téléphoniques. De plus, si la communication est établie à partir de la ligne contrôlée, l'enregistrement restitue également le numéro appelé, par voie d'affichage. Une application pour agents secrets...

Le principe (figure 1)

Un dispositif détecte toute prise de ligne, soit pour établir une communication, soit pour répondre à un appel.

Aussitôt un relais se ferme et permet ainsi le démarrage du magnétophone d'enregistrement. Les signaux sont transmis sur l'entrée "enregistrement" du magnétophone par l'intermédiaire d'un couplage inductif.

 En position de restitution de l'enregistrement, par l'intermédiaire d'un jack sur la sortie "HP" du magnétophone, les signaux DTMF (Dual Tone Multi Frequency) qui ont permis de composer le numéro appelé, sont décodés. Il en résulte un affichage en clair des chiffres composant le numéro par le biais d'un afficheur 7 segments.



Le fonctionnement (figures 2, 3 et 4)

Alimentation

L'énergie est prélevée du secteur 220V par l'intermédiaire d'un transformateur dont l'enroulement secondaire délivre un potentiel alternatif de 9V. Un pont de diodes redresse les deux alternances. La capacité C_1 effectue un premier filtrage.

Sur l'armature positive de cette dernière, on relève un potentiel légèrement ondulé de l'ordre de 10 à 12V qui sera d'ailleurs directement mis à contribution pour l'alimentation du relais d'utilisation.

Sur la sortie d'un régulateur 7805, on observe un potentiel continu stabilisé à 5V, valeur imposée par la présence du circuit intégré SSI 202 que nous évoquerons ultérieurement. La capacité C_2 réalise un complément de filtrage tandis que C_3 découple

l'alimentation du montage proprement dit.

Contrôle de la ligne téléphonique

Quand une ligne téléphonique est libre, on relève à ses bornes un potentiel continu de l'ordre de 50 à 52V. Cette valeur tombe de 8 à 20V si on décroche le combiné téléphonique d'un poste dépendant de la ligne. Les résistances R_{11} et R_{12} constituent un pont diviseur. Sur son point de sortie on relève un potentiel de 4,6V si la ligne est libre et 0,7 à 1,8V si la ligne est prise. Ce potentiel est relié à l'entrée directe d'un "741" monté en comparateur de potentiel dont l'entrée inverseuse est soumise en permanence à un potentiel fixe de 3V, grâce au pont diviseur R_1/R_7 .


Ainsi, lorsque la ligne est libre, le potentiel de l'entrée directe étant supérieur à celui de l'entrée inverseuse, la sortie du "741" (IC_1) présente un état haut. Si la ligne est occupée, la situation s'inverse: la sortie de IC_1 passe à l'état bas. En définitive, sur la sortie de la porte inverseuse NOR III de IC_2 , on observe un état bas si la ligne est libre, un état haut si elle est occupée.

Enregistrement

Aussitôt la détection de prise de ligne matérialisée par le passage à l'état haut de la sortie de la porte NOR III de IC_2 , le transistor T se sature. Il comporte dans son circuit collecteur le bobinage d'un relais qui se ferme aussitôt. La LED rouge L s'allume aussitôt pour signaler la prise de ligne. Le relais comporte deux séries de contacts d'utilisation.

Un premier jeu de contacts assure le démarrage d'un magnétophone classique à cassettes, en provoquant son alimentation étant donné le montage des contacts C_1 et T_1 en série. Le second jeu de contacts C_2 et T_2 met en liaison l'enroulement d'un coupleur magnétique avec la ligne téléphonique, par l'intermédiaire de la capacité C_5 .

Aux bornes du second enroulement du coupleur on recueille alors les signaux relatifs à la modulation dont la ligne est le siège. Ce second enroulement est à relier à l'entrée "enregistrement" du magnétophone. Le coupleur magnétique utilisé dans la présente application est un simple transformateur 220V/2x6V/1VA. Les enroulements basse tension sont utilisés pour réaliser un couplage inductif de rapport 1/1. L'enroule-

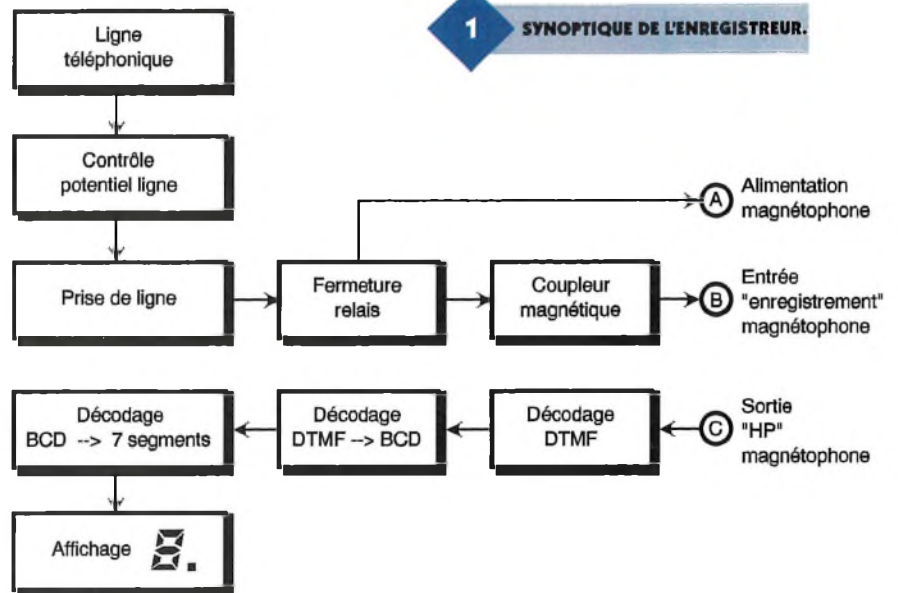

ment 220V est bien entendu inutilisé dans ce cas.

Restitution de l'enregistrement

Il suffit de rebobiner la cassette en shuntant les contacts C_1/T_1 du relais pour provoquer l'alimentation volontaire du magnétophone. Les communications préalablement enregistrées sont alors restituées normalement au niveau du haut-parleur.

Si les communications ont été établies à partir du poste contrôlé, on entendra bien sûr la succession des fréquences vocales DTMF, au début de la communication. Grâce à une liaison avec le haut-parleur du magnétophone, il est possible de décoder ces signaux afin de les afficher visuellement et être ainsi informé du numéro appelé.


Décodage DTMF


Les signaux DTMF (Dual Tone Multi Frequency) sont disponibles aux bornes d'un ajustable aux bornes duquel ils ont été acheminés par l'intermédiaire de C_6 et de R_{10} .

Grâce au curseur de cet ajustable, il est possible de prélever une fraction plus ou moins importante de l'amplitude de ces signaux avant de les acheminer sur l'entrée "IN" d'un circuit décodeur SSI 202 référencé IC_4 .

La figure 4 rappelle le brochage d'un tel circuit intégré en même temps que les valeurs des deux fréquences sinusoïdales composant un

AFFICHAGE DES NUMÉROS APPELÉS.

 

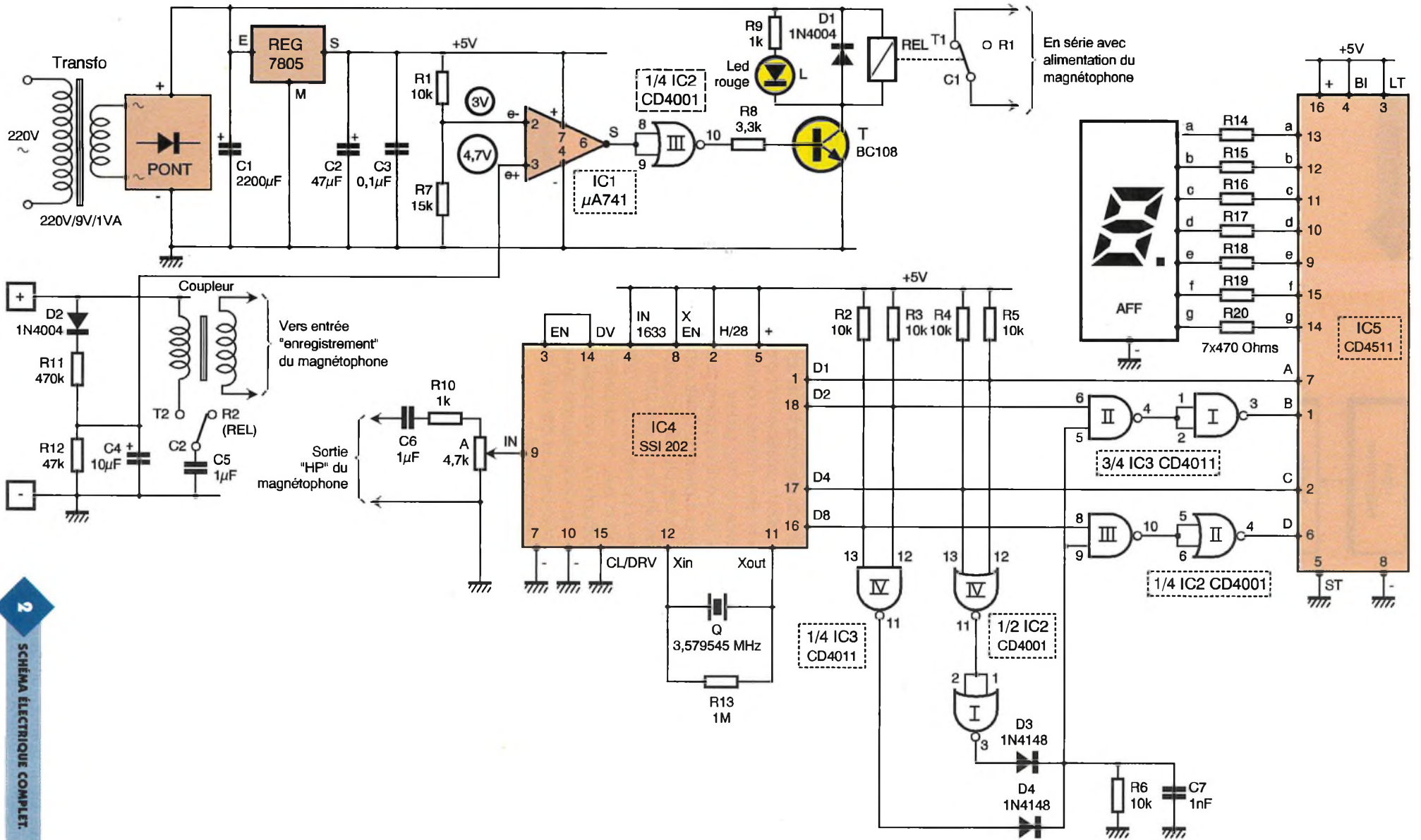


Touche clavier	Codage DTMF				11	3	Codage BCD				Affichage
	D8	D4	D2	D1	IC3	IC2	D	C	B	A	
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
*	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	Eteint
#	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	Eteint
Aucune touche	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	Eteint

3

**TABLEAU DE DÉCODAGE
DTMF → BCD.**

son par chiffre donné. Enfin, la même figure fait état du tableau de décodage. En particulier on remarquera que les sorties D1, D2, D4 et D8 présentent des valeurs binaires correspondant aux chiffres de 1 à 9. Par exemple, le chiffre 8 se présentera sous la configuration binaire 1000 (sens de lecture D8→D1). Malheureusement, il y a exception pour le chiffre 0 qui est décodé sous la forme 1010 qui correspond en fait à la valeur décimale 10. Il faut

 **L'ENREGISTREUR DANS
SON BOÎTIER.**

dra donc résoudre ce problème. Nous en reparlerons au paragraphe suivant.

Enfin, signalons qu'en situation de non réception de signaux ou de réception de signaux non reconnus conformes, les sorties Di sont déconnectées de la structure interne du circuit intégré: c'est le troisième état encore appelé état de haute impédance.

Dans la présente application ces sorties sont forcées dans ce cas à l'état haut grâce à la présence des 4 résistances R₂ à R₅.

Décodage DTMF vers BCD

Le lecteur vérifiera que pour les valeurs binaires de 1 à 9, les entrées A, B, C et D de IC₅ sont soumises aux mêmes états logiques que les sor-

ties D1, D2, D4 et D8 de IC₄.

En revanche, pour la valeur particulière 1010 (et pour cette valeur seulement) les entrées réunies des portes NAND II et III de IC₂ sont soumises à un état bas. Il en résulte sur les sorties des portes NAND I et II un état bas.

En définitive, les entrées A, B, C et D de IC₅ sont soumises dans ce cas à la configuration binaire 0000. Le tableau de la **figure 3** reprend le détail du fonctionnement de ce décodage.



Affichage 7 segments

Le circuit intégré référencé IC₅ est un CD 4511. Il s'agit d'un décodeur BCD → 7 segments dont le tableau de fonctionnement est rappelé en figure 4. Ses sorties a à g sont reliées aux 7 segments d'un afficheur à cathode commune par l'intermédiaire des résistances de limitation R₁₄ à R₂₀. On notera que toute valeur binaire supérieure à 9 se traduit par une extinction totale de l'afficheur. C'est le cas notamment pour les signaux DTMF correspondant aux touches * et #.

Réalisation**Circuit imprimé (figure 5)**

La réalisation du circuit imprimé ne pose pas de problème particulier. Les moyens habituels peuvent être mis en oeuvre: application de transferts, confection d'un "typon" ou méthode photographique.

  Après gravure dans un bain de perchlorure de fer, le module sera soigneusement et abondamment rincé. Par la suite, toutes les pastilles



	HEX/B28 = 1			
	D8	D4	D2	D1
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
0	1	0	1	0
*	1	0	1	1
#	1	1	0	0
A	1	1	0	1
B	1	1	1	0
C	1	1	1	1
D	0	0	0	0

4b

BROCHAGE ET TABLE DE VÉRITÉ DU SSI 202.

son à percer avec un foret de 0,8 mm de diamètre. certains trous seront à agrandir afin de les adapter aux diamètres des connexions de certains composants généralement plus volumineux.

Implantation des composants (figure 6)

Après la mise en place des straps de liaison, on implantera les diodes, les résistances et les supports des circuits intégrés.

On terminera par la mise en place des capacités et de tous les autres composants. Attention à l'orientation des composants polarisés.

Réglages


Le montage ne nécessite que peu de réglages. Généralement la position médiane du curseur de l'ajustable convient.

Des essais sont à effectuer pour parvenir à un fonctionnement sans faille.

Rappelons que normalement tout branchement d'un appareil sur une ligne téléphonique doit rester soumis à l'autorisation de France Telecom.

R. KNOERR

Afficheur MAN 74

 





5

LE CIRCUIT IMPRIMÉ COTÉ CUIVRE.

4a

BROCHAGE DE L'AFFICHEUR UTILISÉ.

 

   

6 IMPLANTATION ET RACCORDEMENTS À EFFECTUER. NE PAS OUBLIER LES 11 STRAPS.

4d LE 741 EN COMPAREUR.

Nomenclature

- 14 straps (7 horizontaux, 7 verticaux)
- R₁ à R₆ : 10 kΩ (marron, noir, orange)
- R₇ : 15 kΩ (marron, vert, orange)
- R₈ : 3,3 kΩ (orange, orange, rouge)
- R₉ à R₁₀ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)
- R₁₁ : 470 kΩ (jaune, violet, jaune)
- R₁₂ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)
- R₁₃ : 1 MΩ (marron, noir, vert)
- R₁₄ à R₂₀ : 470 Ω (jaune, violet, marron)
- A : Ajustable 4,7 kΩ

- D₁, D₂ : Diodes 1N 4004
- D₃, D₄ : Diodes signal 1N 4148
- Pont de diodes 1,5A
- L : LED rouge Ø3
- AFF : Afficheur 7 segments à cathode commune (MAN 74A)

- C₁ : 2200 μF/25V électrolytique
- C₂ : 47 μF/10V électrolytique
- C₃ : 0,1 μF milfeuill
- C₄ : 10 μF/10V électrolytique
- C₅, C₆ : 1 μF milfeuill
- C₇ : 1 nF milfeuill
- Q : Quartz 3,579545 MHz

- T : Transistor NPN BC 108, BC 109, 2N 2222
- IC₁ : μA 741 (Ampli-op)
- IC₂ : CD 4001 (4 portes NOR)


- IC₃ : CD 4011 (4 portes NAND)
- IC₄ : SSI 202 (décodeur DTMF)
- IC₅ : CD 4511 (décodeur BCD → 7 segments)

- 1 support 8 broches
- 2 supports 14 broches
- 1 support 16 broches
- 1 support 18 broches
- 1 support à wrapper 14 broches (réhaussement afficheur)
- Bornier soudable 10 plots (2 x 2 + 2 x 3)
- Transfo 1 : 220V/9V/3VA
- transfo 2 : 220V/2 x 6V/3VA
- REL : Relais 12V/2RT
- NATIONAL
- Boîtier TEKO Pupitre (160 x 95 x 60 x 30)

MANOSTAT POUR COMPRESSEUR

Vous n'êtes pas sans savoir que la pression des pneus, que ce soit ceux de votre véhicule quotidien ou ceux de votre VTT, doit être contrôlée régulièrement. De petits compresseurs bon marché sont de plus en plus fréquemment disponibles chez de nombreux revendeurs. Bien qu'attrayants par leur faible coût et leur encombrement réduit, ils présentent l'inconvénient majeur d'être dépourvus d'indicateur de pression.

Le montage proposé permet, après un étalonnage par comparaison, de couper l'alimentation du compresseur lorsque la pression de gonflage est atteinte. Le gonflage des pneus devient un jeu d'enfants, donc accessible à tous. Les pneus mal gonflés seront désormais sans excuse. Le contrôle de la pression est assuré par un capteur de pression de Motorola, un MPX201 (ou MPX200) dont la plage de mesure est comprise entre 0 et 200kPa ou si vous préférez de 0 à 2 bars. Néanmoins, des surpressions de 4 bars (400kPa) sont admises par ce capteur, pouvant supporter une pression maximale de 800kPa. D'autre part, le MPX200 bénéficie d'une linéarité à pleine échelle de $\pm 0,2\%$ (0,1% pour le modèle MPX200), bien que cette caractéristique de linéarité ne soit pas primordiale pour notre application. En effet, un manostat dans l'esprit du plus familier thermostat, effectue une comparaison de pression et non pas

 

une mesure. Dès lors, un dépassement de la plage d'utilisation (évolution linéaire de la tension de sortie) n'est donc pas préjudiciable et pourra être accepté. Toutefois, afin de couvrir une plage importante de pression, Motorola a prévu plusieurs capteurs de conception identique, qui peuvent sans modification être utilisés avec notre montage. Ces capteurs de pression, de tension de sortie différentielle, sont répertoriés dans le tableau de la **figure 1**.

A toutes fins utiles, le tableau de la **figure 2** rappelle la correspondance entre certaines unités de pression.

Le schéma

La **figure 3** présente le schéma de principe du montage, composé du capteur de pression MPX, d'un am-

plificateur, d'un comparateur et d'un étage de puissance pour la commande du compresseur. Ainsi, la pression développée par le compresseur dans le pneu est mesurée pour être comparée à une pression de référence. Quand la pression de référence est atteinte, l'alimentation du moteur est coupée. Par rapport au seuil de comparaison, le compresseur est alimenté en tout ou rien. L'alimentation basse tension est prise sur la batterie par l'intermédiaire de la prise allume-cigares ou pourra accessoirement être délivrée par une alimentation stabilisée, type CB par exemple (attention, un petit compresseur consomme 3 à 5A).

1 LA FAMILLE DES CAPTEURS MOTOROLA.

Type	Plage de pression en kPa	Pression maximale en kPa	Décalage de tension pour une pression nulle (en mV)		Sensibilité mV / kPa typ.
MPX10	0 - 10	100	0	35	3,5
MPX11					5
MPX12					5,5
MPX50	0 - 50	200	0	35	1,2
MPX51					0,9
MPX52					1,2
MPX100	0 - 100	200	0	35	0,6
MPX200	0 - 200	400	0	35	0,3
MPX201					0,3

	Pa	atm	bar	torr	PSI	kg/cm ²
1000 Pa (N/m ²)	1000	0,00987	0,01	7,5	0,145	0,0102
1 atm	1,013.10 ⁵	1	1,01325	760,000	14,6959	1,03323
1 Bar	10 000	0,9869	1	750,062	14,5	1,01972
1000 torr	133322	1,31579	1,33322	1000	19,337	1,3595
10 PSI	68 948	0,68046	0,68948	517,15	10	0,70307
1 kg/cm ²	98 066	0,96784	0,98066	735,56	14,223	1

1 mbar = 1 hPa
 1 torr = 1 mm de mercure
 1 kg/cm² = 10 m de colonne d'eau
 1 atm = 1 atmosphère physique



CORRESPONDANCE DES UNITÉS DE PRESSION, L'UNITÉ "LÉGALE" ÉTANT LE PASCAL.

Le capteur de pression

Le courant d'excitation du capteur traverse les résistances R_1 et R_2 . Ce pont de résistances introduit une auto-compensation en température du capteur. En effet, le capteur délivre une tension proportionnelle à la pression dont la dérive en température est relativement importante compte tenu de la faible échelle de tension de sortie (pour rappel, on a 0,3mV/kPa, soit 30mV/bar pour un MPX200).

Par ailleurs, ces résistances fixent la tension d'alimentation du capteur. Cette tension, présente entre les broches 1 et 3, est de 3V typique et doit rester inférieure ou égale à 6V, le courant typique d'alimentation étant de 6mA.

D'un point de vue général, les capteurs présentés dans le tableau de la figure 1 délivrent une tension de sortie différentielle entre leur broche 2 et 4, approximativement de 10 à 100mV pour une pression appliquée comprise dans la plage d'utilisation et si l'alimentation du capteur est bien de 3V (entre les broches 1 et 3). Le positionnement de l'échelle des tensions de sortie est en effet fonction de la tension d'alimentation du capteur.

En augmentant la valeur des résistances R_1 et R_2 , la tension de sortie

pourrait évoluer par exemple entre 150 et 100mV lors d'une augmentation de pression.

L'amplificateur

Si on se positionne au centre de l'échelle 10 - 100mV, la variation maximale de la tension différentielle du capteur sera de 5 à 50mV. Pour être exploitable, une aussi faible tension doit être amplifiée.

Une amplification par 100 donne une tension de sortie comprise entre 1V et 5V. Cette amplification est confiée à l'un des deux amplificateurs opérationnels d'un LM358.

C'est ainsi que CI1A est utilisé en amplificateur inverseur dont le gain en tension est approximativement de 100. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de résistance entre l'entrée de l'amplificateur et la sortie 2 du capteur. En effet, la résistance d'entrée de l'amplificateur, qui détermine son gain, est l'impédance de sortie du capteur.

En définitive, le gain de l'amplificateur est : $A_v = -R_3/Z_s$, où Z_s est l'impédance de sortie du capteur. Comme celle-ci est d'environ 1k Ω , on obtient un gain absolu de l'ordre de 100. Bien que cette méthode entraîne une dégradation de la linéarité et de la sensibilité du capteur, ce critère est relativement sans impor-

tance pour une application de commande en tout ou rien (contrairement à une mesure précise de pression). De même, le gain de l'amplificateur n'est pas critique et peut être modifié.

La résistance ajustable Aj_1 permet le réglage de la pression de consigne à partir de laquelle le compresseur n'est plus alimenté. En effet, cette résistance réalise avec l'impédance d'entrée de la broche 4 du capteur, un diviseur de tension qui détermine le potentiel continu de l'entrée non-inverseuse de l'amplificateur.

En fait, le réglage de Aj_1 fixe le niveau positif à partir duquel la sortie (1) de l'amplificateur va décroître avec l'augmentation de la pression appliquée au capteur. Le condensateur C_1 ralentit les variations de la tension de sortie de l'amplificateur, afin d'éliminer les effets des pics de pression, souvent engendrés par un compresseur.

Le comparateur


Le second amplificateur opérationnel contenu dans le LM358 est utilisé en comparateur de tension. L'entrée non-inverseuse est reliée à la broche 3 du capteur. La tension présente sur cette broche est ainsi le seuil de référence du comparateur.


Cette configuration amène une compensation en température du capteur, dont la sensibilité diminue avec l'augmentation de la température.

En fait, l'impédance de la broche 3 du capteur augmente avec la température, ce qui élève d'autant le seuil de comparaison du comparateur. Ainsi, la tension de consigne croît vers la tension de sortie de l'amplificateur (broche 1 de CI_1) dont le niveau a faibli sous l'action

3

SCHÉMA DU MANOSTAT.

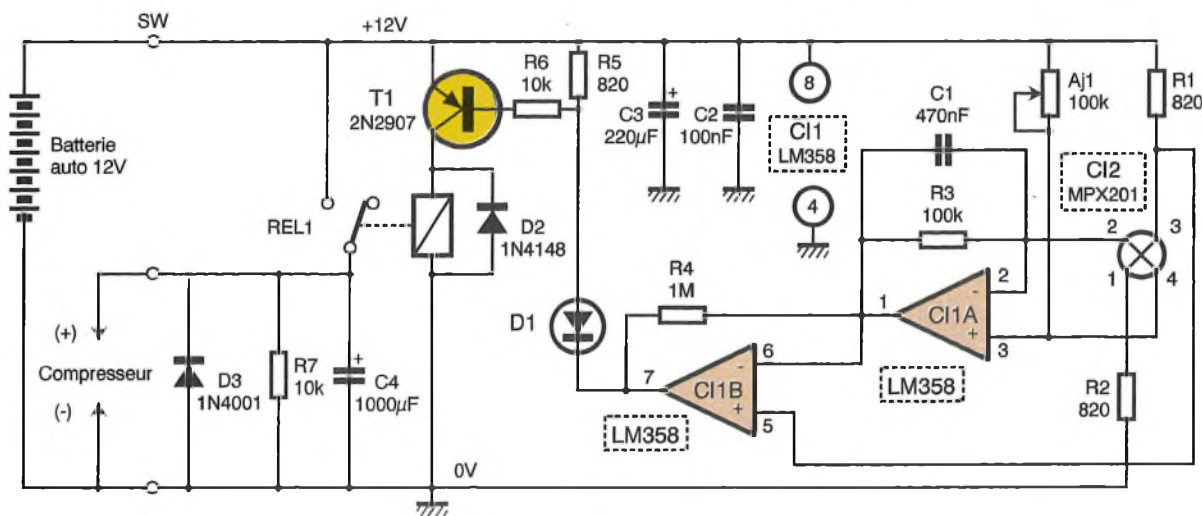

 

4

CIRCUIT IMPRIMÉ CÔTÉ CUIVRE...

de la température (du fait de la perte de sensibilité). Il y a bien compensation de l'effet de la température par maintien de la tension différentielle à l'entrée du comparateur.

Lorsque la pression augmente, la tension de sortie de l'amplificateur décroît jusqu'à ce que la tension de consigne de la broche 5 soit atteinte. A cet instant, le comparateur commute et sa sortie 7 passe à l'état haut (environ 10,5V). La résistance R_4 introduit alors une hystérésis en appliquant un très faible courant

GROS PLAN SUR LE CAPTEUR, ICI UN MPX 50 GP.



positif sur l'entrée non-inverseuse de l'amplificateur, d'où une légère diminution de la tension de sortie, broche 1 de $C11A$.

La valeur de cette résistance peut être diminuée pour augmenter l'hystérésis.

L'étage de puissance

La sortie du comparateur $C11B$ étant celle d'un amplificateur bipolaire, sa tension de sortie ne commute pas de 0V à 12V et vice versa, mais d'environ 0,5V à 10,5V pour un LM358 en raison des tensions de saturation des transistors de sortie.

Le rôle de la diode électroluminescente D_1 est donc double. Elle indique la mise en fonction du compresseur (pression de gonflage non atteinte) et évite par sa chute de tension directe, que le transistor T_1 soit

5


...ET IMPLANTATION DES COMPOSANTS. ATTENTION AU BROCHAGE DU CAPTEUR.

conducteur lorsque la sortie du comparateur est à l'état haut. Par contre, lorsque la sortie du comparateur est à l'état bas (commande d'alimentation du compresseur), la DEL D_1 est polarisée en direct et éclaire. La tension sur sa cathode est de 2 à 3V, de sorte que le transistor T_1 est conducteur puisqu'un courant de base traverse la résistance R_6 . Le courant de base et le gain en courant du transistor T_1 sont tels que ce dernier est saturé. Le relais est alors alimenté et son contact travail établit l'alimentation du compresseur. Cette sortie est filtrée par le condensateur C_4 et la diode D_3 évite que des surtensions soient générées par le moteur électrique en raison de sa f.cem. La résistance R_7 décharge le condensateur pour le cas où, le montage sera mis sous tension sans que le compresseur y soit raccordé.

La réalisation

La figure 4 reproduit le tracé des pistes du circuit imprimé que vous devriez pouvoir réaliser facilement par une quelconque méthode. Ensuite, vous procéderez à l'implantation des composants, conformément à la figure 5.

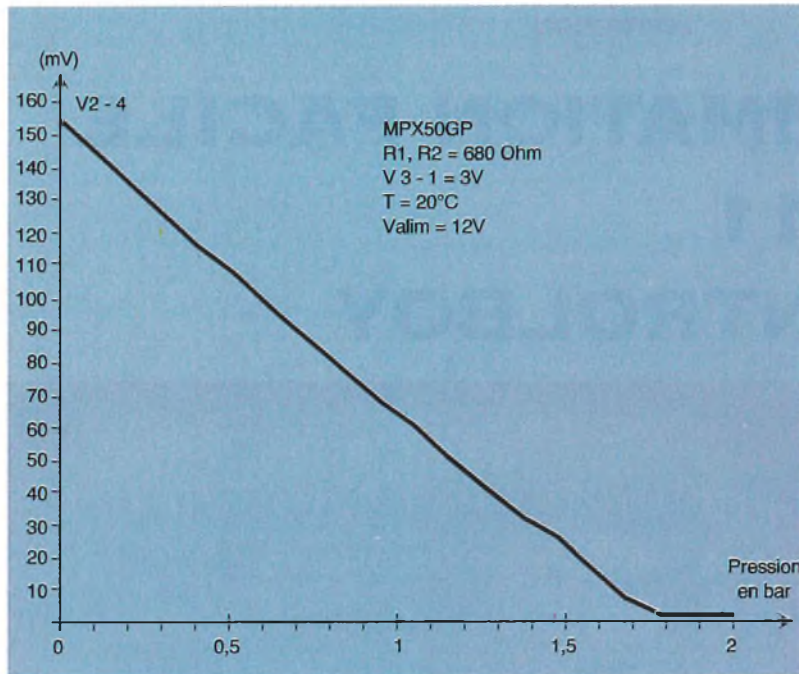Commencez par les résistances pour poursuivre par les composants d'épaisseur plus importante. Faites attention au sens d'implantation du capteur. Les boîtiers peuvent en effet varier en fonction du suffixe de la référence du composant. Une certitude pour éviter toute erreur est le



repérage de la broche N°1. En effet, elle est repérée par une petite entaille sur la patte à proximité du boîtier. Le réglage du manostat peut être entrepris à l'aide d'un manomètre de référence, directement à une station de gonflage par exemple. Dans ce cas, après avoir gonflé votre pneu à la bonne pression, raccordez votre manostat au pneu en utilisant le raccord d'une pompe de VTT, dont vous aurez coupé l'extrémité pour la raccorder au capteur.

Vous pourriez, pour une meilleure précision et une souplesse de l'étalonnage, concevoir un "T", afin de raccorder ensemble, le capteur, le pneu et le manomètre de référence.

Réglez alors la résistance ajustable A_{j1} à la limite de l'extinction de la diode électroluminescente D_1 . Si vous souhaitez disposer de différentes pressions de référence, vous pouvez remplacer la résistance ajustable par un potentiomètre, muni d'un vernier que vous étalonneriez en fonction des pressions souhaitées. Ou, si vous souhaitez seulement deux pressions de référence (avant / arrière), vous pouvez ajouter une autre résistance ajustable. Dans ce cas un simple inverseur permet un choix simple de pression de gonflage prédéterminée (par une commutation entre les deux ajustables).

D'un point de vue disponibilité ou économique, vous pourriez souhaiter réaliser un manostat à partir d'un capteur ne couvrant pas la plage de mesure. C'est par exemple le cas d'un modèle MPX50GP dis-

ponible à un prix attrayant. Il est possible d'utiliser un capteur en dehors de sa plage de mesure linéaire, mais dans ce cas vous devrez vous limiter à la pression maximale mentionnée dans le tableau de la figure 1. La linéarité d'un MPX50 est d'ailleurs encore très bonne à une pression de 1 bar. Elle est acceptable jusqu'à 1,5 bar et au-delà elle se dégrade considérablement, comme le témoigne le graphe de la figure 6.

Ce tracé correspond à un relevé de la tension différentielle de sortie d'un échantillon MPX50GP, monté sur notre carte manostat avec $R_1, R_2 = 680\Omega$ et $V_{3-1} = 3V$. Par ailleurs, il est préférable d'augmenter la valeur des résistances R_1 et R_2 pour la mesure de surpression. Prenez $R_1, R_2 = 1k\Omega$ si vous souhaitez un fonctionnement du MPX50 au moins jusqu'à 2 bars, avec une alimentation de 13,8V (batterie pleine charge).

Mais ne perdez pas de vue qu'un capteur MPX50 est prévu pour supporter au maximum une pression de 4 bars.

D'une manière plus générale, vous prendrez pour R_1 et R_2 , une valeur de 680Ω , pour des pressions plutôt faibles par rapport aux possibilités du capteur (alimenté en 12V) et de $1k\Omega$, si la pression

Nomenclature

Résistances

R_1, R_2 : (voir texte) entre 680Ω et $1k\Omega$

(bleu, gris, marron) ou (marron, noir, jaune)

R_5 : 820Ω

(gris, rouge, marron)

R_3 : $100k\Omega$

(marron, noir, jaune)

R_4 : $1M\Omega$

(marron, noir, vert)

R_6, R_7 : $10k\Omega$

(marron, noir, orange)

A_{j1} : $100k\Omega$

Condensateurs

C_1 : $470nF$

C_2 : $100nF$

C_3 : $220\mu F/25V$

C_4 : $1000\mu F/25V$

Semi-conducteurs

D_1 : diode électroluminescente quelconque

D_2 : 1N4148

D_3 : 1N4001

T_1 : 2N2907, BC327

CI_1 : LM358

CI_2 : MPX201, MPX200

Divers

REL_1 : relais 12V/1RT

SW_1, SW_2 : bornier 2 plots pour CI

de commutation s'approche des limites du capteur, surtout si la tension d'alimentation atteint 13,8V.

H. CADINOT

LA COMMANDE DU MOTEUR DE COMPRESSION.





INITIATION

PROGRAMMATION FACILE DU 68HC11 AVEC CONTROLBOY

Controlboy est une petite carte à base d'un microcontrôleur 68HC11 qui peut être programmée à l'aide d'un PC.

Déjà vu?

Certainement, mais ce qui est vraiment neuf, c'est le mode de programmation très originale sous Windows, ce qui fait de son emploi un vrai jeu d'enfants, même pour quelqu'un qui n'a jamais écrit un seul programme dans sa vie.

Cette programmation qui s'appelle prototypage rapide est strictement orientée objet et peut à peine être comparée avec des langages traditionnels comme l'assembleur, Basic ou C.

Débuter avec la programmation pour une nouvelle carte cible avec un microprocesseur inconnu est toujours difficile. On écrit son premier programme, on le charge sur la carte, on presse sur le RESET et rien ne marche comme prévu.

Est-ce que c'est la bonne entrée, la bonne sortie?


Est-ce que la DEL s'allume à 0 ou à 1?

Est-ce que mon moteur démarre, si je mets la sortie à 1?

Et après tout, est-ce que c'est bien mon programme qui tourne sur la cible?

Des questions, des questions.

 C'est ici que la programmation par prototypage rapide aide à franchir les premiers obstacles dans un monde inconnu.



Programmation objet

La **figure 1** montre un programme typique écrit en prototypage rapide. A première vue cela peut vous étonner, mais vous verrez vite que c'est un véritable programme. Tous les éléments d'un programme en prototypage rapide sont des objets, et chaque icône représente sur


cette surface graphique un objet. Vous y voyez des objets suivants:

Entrées : (le thermomètre, la touche).

Les objets d'entrée représentent des entrées de la cible. Ils se trouvent dans la partie gauche.

1

ORGANIGRAMME "OBJET".

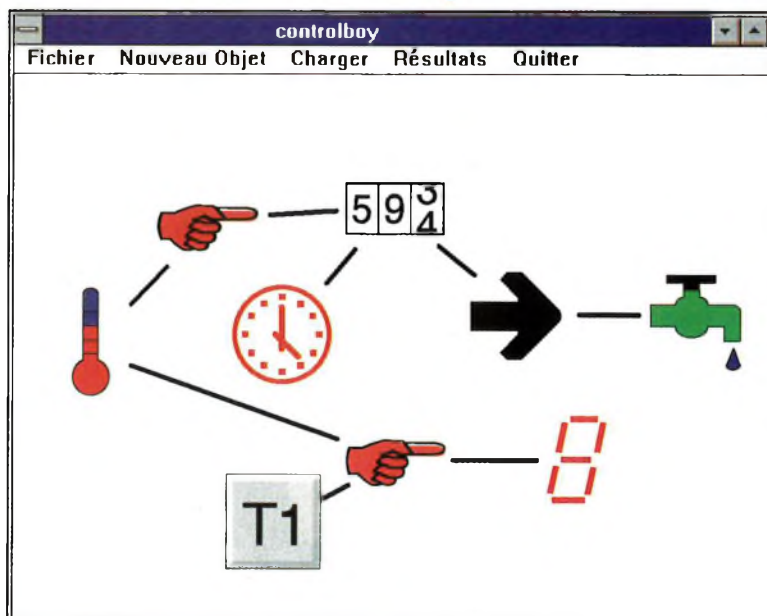

Sorties : (le robinet, afficheur 7 segments)

Les objets de sortie représentent des sorties de la cible. Ils se trouvent dans la partie droite.

Variables en mémoire vive: (le compteur)

Les variables représentent des octets dans la mémoire RAM de la cible. Elles sont utilisées pour gérer des informations intérimaires ou pour des tâches plus complexes.

Actions : (les mains, la flèche et l'horloge)

Les actions représentent des activités à exécuter par la cible. Des actions sont déclenchées par des événements, par exemple quand la température franchit 25°. Une action change une sortie ou une variable en mémoire vive. Les actions sont liées, par des lignes dans la fenêtre, à tous les objets qu'elles contrôlent ou dont elles dépendent.

Et il n'y a aucune autre relation entre les objets, comme on le verra plus loin, ce qui fait déjà une différence considérable avec les langages linéaires. On peut examiner ou changer un objet en cliquant deux fois sur son icône. Pour déplacer un objet, on clique sur l'icône et on fait glisser le pointeur. Lorsque le projet devient important, on peut changer la taille des icônes.

Objet d'Entrée

Un objet d'entrée précise une entrée de la cible. La programmation se fait par une boîte de dialogue (**figure 2**). On choisit une entrée libre de la cible et on lui donne un nom unique. Ce nom vous permet de re-

trouver votre objet plus tard. Les autres champs du dialogue précisent la transformation et l'enregistrement des données. Et surtout n'oubliez pas de lui affecter une icône de votre choix. On peut choisir entre un certain nombre d'icônes standards. Mais on peut également importer une icône d'un autre programme et avec un programme qui crée des icônes, on peut aussi intégrer ses propres icônes, ce qui donne un goût personnel à votre programme.

Regarder, représenter et calibrer l'entrée

Le bouton CALIBRER vous ouvre la fenêtre (**figure 3**) qui affiche constamment la valeur de l'entrée sur la cible. Prenons par exemple une entrée analogique à laquelle vous avez branché une thermistance. Vous pouvez maintenant, en toute tranquillité, bricoler dans votre circuit extérieur, régler l'entrée par un potentiomètre, ou chauffer et refroidir la thermistance. Vous voyez toujours comment l'entrée réagit sur vos manipulations. C'est très rassurant de savoir qu'on a bien pris la bonne entrée et que l'entrée réagit à peu près comme prévu. Et ainsi on a déjà exclu 80 % des erreurs les plus courantes. L'entrée analogique acquiert et transmet sur 8 bits (0 à 255) au convertisseur analogique numérique (CAN). Ces valeurs brutes nous intéressent normalement très peu. Par contre, on veut bien sûr avoir la température en degré Celsius. La fenêtre CALIBRER permet de convertir les valeurs brutes en valeurs réelles. Pour ce faire, on doit acquérir deux températures qui sont les plus éloignées possible (par exemple 5° et 25°). On stocke la première valeur brute en cliquant sur X1 et la deuxième en cliquant sur X2. Après on entre les valeurs réelles qui correspondent

aux valeurs brutes 5°C et 25°C.

Le programme calcule, à base de ces données, une équation linéaire ($y = ax + b$) qui sert désormais à calculer des valeurs réelles à partir des valeurs brutes. Il reste à préciser la virgule et l'unité °C. Ces données réelles, calculées à base des données brutes, sont affichées dans les résultats des données enregistrées.

Enregistrement des Données

Un point fort de Controlboy est l'enregistrement des données. Qui ne veut pas savoir ce que son sacré circuit a fait pendant les dernières minutes, heures ou journées? Les données sont enregistrées dans la mémoire vive (RAM) pendant la journée et les résultats sont écrits dans l'EEPROM une fois par jour, à minuit.

Ces données sont donc même protégées contre les coupures de courant et l'EEPROM supporte des écritures journalières sans problème pendant de nombreuses années. Il existe plusieurs options pour enregistrer les données (**figure 4**). Les données sont enregistrées chaque minute, et à chaque heure la valeur moyenne des 60 minutes écoulées est enregistrée dans la RAM. A minuit, la valeur moyenne des 24 heures écoulées est enregistrée dans l'EEPROM. A la fin du mois, la valeur moyenne des 30 jours écoulés est enregistrée dans l'EEPROM.

Vous pouvez visualiser comme résultats les dernières 24 heures, 30 derniers jours et 24 derniers mois. Si vous avez bien rempli le dialogue jusqu'à ici, vous avez déjà créé la majeure partie de votre propre programme. Il ne fait certainement pas grand chose mais il enregistre quand même des données. On

2

OBJET D'ENTRÉE.

Nom: Température OK
Port: E7 Annuler
Log: chaque heure Effacer
Valeur = port * -3 calibrer
+ 500
Virgule 0.0
Unité °C
min -32000 Fichier
max 32000
Température: Entrée analogique, port E7 à pin A4.
Log: chaque heure. Valeur = 50,0 °C à -26,5 °C

3

CALIBRATION DES DONNÉES.

Calibrer
Température: Entrée analogique, port E7 à pin A4.
Mesure Valeur brut Valeur
110 17,0
X1 150 5,0
X2 83 25,1
Virgule 0,0 OK

Log =	Base	Résultats	RAM octets	EEPROM octets
Aucun			0	0
Chaque seconde	Chaque seconde	60 sec, 60 min, 24 h, 30 jours, 24 mois	144	54
Chaque minute	Chaque minute	60 min, 24 heures, 30 jours, 24 mois	84	54
Chaque heure	Chaque minute	24 heures, 30 jours, 24 mois	26	54
Chaque jour	Toutes les 10 minutes	30 jours, 24 mois	2	54

4

ENREGISTREMENT DES DONNÉES.

peut donc saisir des données pendant un certain temps et les afficher plus tard. Les impatients peuvent alors passer au chapitre "Charger le Programme dans la Cible".

Encore des Objets

Le prototypage rapide reconnaît aussi les variables comme elles existent dans des langages traditionnels, mais on en a rarement besoin. Elles sont utilisées pour gérer des informations intermédiaires ou pour des tâches plus complexes. Une variable occupe un octet (0..255) ou deux octets (0..65535) dans la mémoire vive. Un objet de sortie précise une sortie de la cible. La programmation se fait comme pour les entrées par une boîte de dialogue (figure 5). On choisit une sortie libre de la cible et on lui donne un nom unique. Comme pour les entrées, on dispose aussi d'une fenêtre CALIBRER pour contrôler directement la sortie sur la cible.

Est-ce que c'est la bonne sortie?

Est-ce que mon moteur démarre, si je mets la sortie à 1?

Est-ce que la DEL s'allume à 0 ou à 1? C'est comme, pour les entrées, très

rassurant de savoir qu'on a bien pris la bonne sortie, et qu'elle réagit à peu près comme prévu. On évite donc de nouveau les erreurs les plus courantes. Une sortie joue un rôle particulier: c'est l'afficheur sept segments. Pour ne pas être restreint à l'affichage des valeurs d'un seul chiffre, le programme affiche par exemple la température en deux chiffres l'un après l'autre et pour des valeurs négatives avec un signe avant. C'est une solution bon marché et quand même bien lisible.

Un servo qui remplace un moteur pas à pas

On peut également déclarer une sortie comme servo. Un servo est un petit moteur qui bouge une bielle. On en trouve en modélisme, par exemple dans une voiture radio-commandée pour contrôler la direction. Une sortie déclarée comme servo accepte des valeurs entre 0 et 200, qui sont envoyées comme impulsions électriques au servo qui les transforme dans un déplacement mécanique. Un servo est beaucoup moins compliqué à gérer qu'un moteur pas à pas et n'occupe qu'une seule sortie digitale. Vous pouvez donc contrôler plusieurs servos avec un seul Control-boy. Ils sont assez exacts (contrôle par rétroaction) et surprenants.


Des Actions: des Conditions et des Opérations

Si votre programme ne doit pas seulement enregistrer des données, mais aussi contrôler une sortie, il vous faut une ou plusieurs actions (figure 6). Une action est composée de conditions et d'opérations. Les conditions précisent QUAND l'action sera déclenchée, par exemple quand une sortie franchit une certaine valeur ou quand une touche est pressée. La première condition peut être régulière, par exemple CHAQUE HEURE, sinon la condition est toujours testée. Pour les conditions qui sont liées par un ET, la première déclenche l'action. Les conditions suivantes sont des clauses complémentaires qui doivent être remplies pour exécuter les opérations.

Concernant les conditions qui sont liées par un OU, chacune peut déclencher les opérations. Toutes les entrées, les variables, et les informations du système comme l'heure, peuvent être testées et comparées. Vous retrouvez ici ces noms uniques que vous avez donnés auparavant à vos objets. Le champ "POUR" précise le temps pour que


5

LES OBJETS DE SORTIE.

Nom	<input type="text" value="Robinet"/>	<input type="button" value="OK"/>
Port	<input type="text" value="R1"/>	<input type="button" value="Annuler"/>
		<input type="button" value="Effacer"/>
Valeur au reset	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="calibrer"/>
	<input type="text" value="Sortie dig."/>	
		<input type="button" value="Fichier"/>
Robinet: Relais. Valeur au reset = 0		

6

ENTRÉE DES OPÉRATIONS CONDITIONNELLES.

Quand	<input type="text" value="Touche T1"/>	<input type="button" value="OK"/>
	= <input type="text" value=""/>	<input type="button" value="Annuler"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Effacer"/>
pour	<input type="text" value="200 ms"/>	<input type="button" value="et"/>
		<input type="button" value="ou"/>
puis	<input type="text" value="Afficheur"/>	<input type="button" value="Effacer"/>
	= valeur <input type="text" value=""/>	<input type="button" value="et"/>
	<input type="text" value="Température"/>	
après	<input type="text" value="0 ms"/>	<input type="button" value="Fichier"/>
Quand Touche T1 devient = 0 pour 200 ms puis Afficheur = Température [50. -26]		


la condition soit remplie avant de déclencher les opérations. Ce temps permet de filtrer les parasites. On peut choisir un temps entre 20 millisecondes à 30 jours! (Mais à partir du troisième jour, on n'appelle probablement plus cela un parasite!). Les opérations précisent CE QUI va se passer, et quand les conditions seront accomplies.

Toutes les sorties et les variables peuvent être changées. Le programme peut leur donner une valeur directe ou les augmenter ou les diminuer par une valeur. La valeur est, soit une constante, soit une entrée, soit une variable. Vous pouvez entrer plusieurs opérations qui seront exécutées indépendamment. Le champ APRES précise le cas échéant le temps après lequel le programme exécute l'opération (de 20 ms à 30 jours). Avec deux opérations on peut donc coller un relais et l'éteindre quelque temps plus tard (**figure 7**). Nous sommes maintenant capables d'écrire avec deux actions un régulateur de température:

Quand température devient < 20° pour 1 minute
 Puis chauffage = 1
 Et surtout ne pas oublier:
 Quand température devient > 22° pour 1 minute
 Puis chauffage = 0

L'action suivante fait clignoter une LED régulièrement. Cette action est très utile pour se rendre compte que le microprocesseur tourne bien et exécute bien votre programme. Il est fortement conseillé de l'ajouter à chaque programme :

7 ENTRÉE DES CONDITIONS TEMPORELLES.

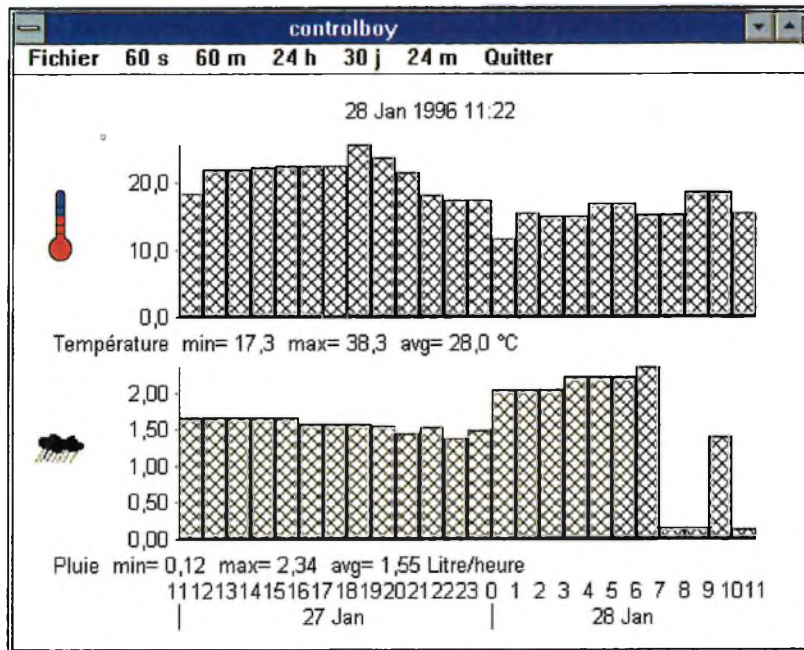

Chaque seconde LED = 0
 ensuite LED = 1 après 500 ms
 L'action suivante affiche la température à l'afficheur sept segments quand on presse la touche T1.
 Quand touche T1 devient = 0 puis Afficheur = température
 Pour afficher l'heure il nous faut préciser:
 Quand touche T2 devient = 0 puis Afficheur = heure
 puis Afficheur = minute après 1 seconde
 On voit bien que le prototypage rapide permet d'exprimer vite et efficacement des activités à exécuter par la cible. Cette programmation orientée objet a vraiment peu de choses en commun avec des langages traditionnels, cela se voit par le fait que toutes les actions travaillent indépendamment. Le programme peut par exemple éteindre un relais dans 30 minutes tout en même temps afficher la température sur demande et faire clignoter régulièrement la LED. Ce n'est pas si facile d'écrire le même programme en assembleur, en Basic ou en C.

Charger le programme dans la Cible

Afficher les données enregistrées


Une fois votre programme achevé, il faut le charger dans la cible. On clique sur un bouton du menu et on voit comment un programme assembleur est généré, traduit en langage machine, et finalement chargé par la liaison série dans la mémoire EEPROM de la cible (**figure 8**).

9 CONTROLE DES DONNÉES ACQUISES.

Après on charge l'heure du P.C. dans la cible, car l'heure exacte est nécessaire pour que le programme qui tourne maintenant sur la cible enregistre des données. C'est fait! Vous avez maintenant un automate qui tourne indépendamment du P.C. Vous pouvez déconnecter la cible de l'ordinateur.

Votre programme se trouve dans l'EEPROM et est donc protégé contre des coupures du courant. Il démarre automatiquement chaque fois que la carte se met en route. Lorsque vous connectez Controlboy à votre P.C. à nouveau, vous pouvez afficher et examiner les données enregistrées (**figure 9**). On affiche soit des valeurs brutes comme lues directement sur les ports d'entrées, soit des valeurs réelles (température) comme indi-

8 CHARGEMENT DU PROGRAMME.

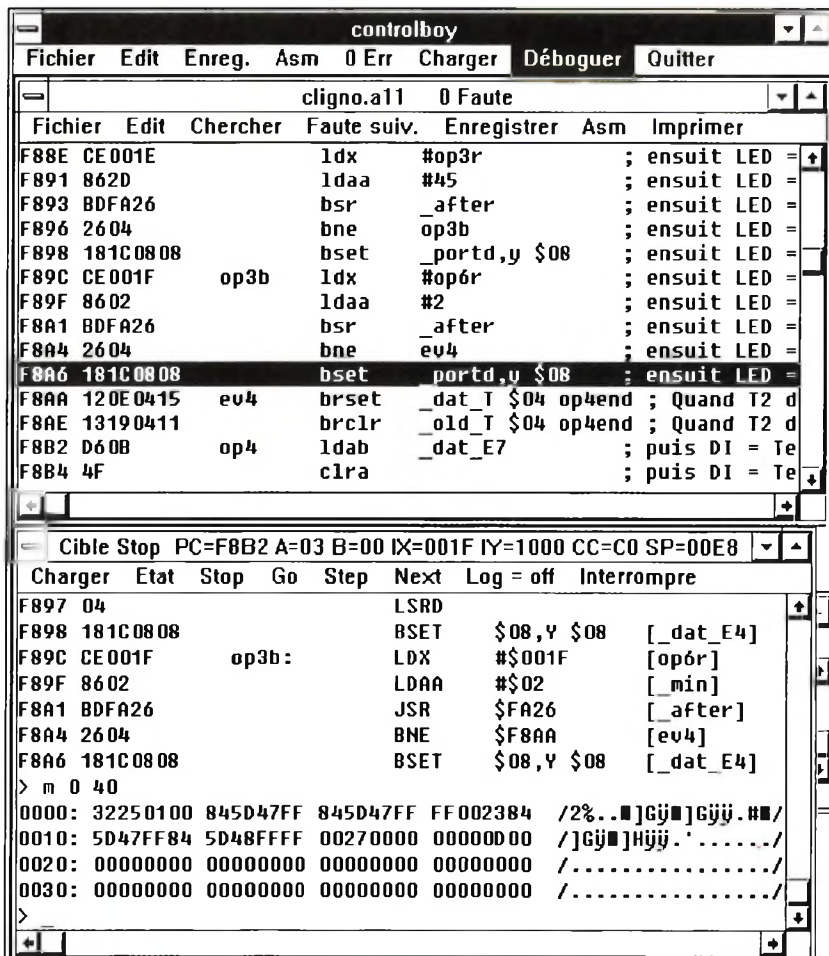

10


PASSAGE À L'ASSEMBLEUR AVEC DÉBOGUAGE.

qué plus haut. Le programme renouvelle régulièrement l'affichage, on a donc toujours les dernières données sur l'écran.

La programmation en Assembleur

Une fois habitué à la programmation d'une carte cible à l'aide d'un P.C., on veut peut-être aller plus loin et aussi programmer la cible dans un langage conventionnel. Controlboy donne un deuxième mode de programmation, la programmation en assembleur (figure 10).

UNE VERSION DIL DU 68HC11.

 

On peut bien sûr commencer avec un programme prototypage rapide, car le générateur de programme crée pendant la compilation un programme en assembleur même avec des commentaires. Cela donne déjà une base solide pour mieux démarrer. La fenêtre d'assembleur vous informe dans le menu tout en haut sur l'état du cycle de développement: EDITER la source, ensuite ENREGISTRER le fichier, ASSEMBLER le fichier. On recommence ces trois passes jusqu'à ce que le fichier soit assemblé avec 0 ERREUR. Ensuite on peut CHARGER le programme pour le DÉBOGUEUR.

Les mots en gris représentent des actions qui ne peuvent pas encore être appliquées. Par exemple vous ne pouvez pas charger un programme avant de l'avoir assemblé sans erreur.

Dans la fenêtre du haut, vous éditez le fichier source comme avec le Bloc-notes, l'éditeur de base de Windows. Dans la fenêtre du bas, vous communiquez avec le débogueur. Dans la petite fenêtre presque cachée derrière on communique directement avec la cible.

L'assembleur produit les fameux Motorola S-Records (S1-S9) qui représentent les données du programme comme elles doivent être inscrites dans l'EEPROM. Mais il donne aussi une table de symboles du programme, ce qui vous permet d'identifier vos variables et labels par nom au lieu de taper l'adresse en hexadécimal. Par exemple pour mettre un point d'arrêt (br pour breakpoint), au lieu de dire : > br FA78, vous pouvez également écrire : > br boucle qui est certainement plus agréable et évite en plus des erreurs. Le débogueur reconnaît certaines commandes comme lire la mémoire et écrire dans la mémoire, les points d'arrêts et l'exécution du programme en mode pas à pas.

Comme l'assembleur produit aussi des informations sur les relations entre les adresses du programme sur la cible et les lignes dans le programme source, le débogueur déplace la source et inverse la ligne source concernée quand il arrive à un point d'arrêt ou après un pas à pas. On peut même déboguer un programme qui tourne. On peut lire et écrire la mémoire, mettre des points d'arrêt et arrêter le programme.

Conclusion

Le Controlboy avec ces deux modes de programmation, une documentation complète et en français, est certainement un bon starter-kit pour découvrir le monde des cibles embarquées avec le microcontrôleur 68HC11. Mais les vétérans de la programmation seront aussi tentés d'écrire un programme en prototypage rapide en cinq minutes au lieu de se mettre à un programme traditionnel. Même si cette programmation est moins universelle qu'un langage traditionnel -la programmation est limitée aux projets de mesure et de réglage- Il est néanmoins étonnant de voir le nombre de possibilités autorisées avec déjà toutes les fonctions d'un automate programmable. Elle remplace donc souvent un programme classique.

Controlboy est distribué par **Controlord** : 484 av. des Guiols 83120 La Farlède.

Tél : (16) 94 48 71. 74.

Branch et Jump

Comme beaucoup de microprocesseurs, le 68HC11 dispose de deux modes d'adressage pour modifier le compteur de programme PC: les branchements et les sauts.

Il offre beaucoup de branchements (18) et peu de sauts (2). Une instruction de branchement prend peu de place dans le programme mais l'adressage est relatif et limité à une amplitude de 256 octets autour du PC. Une instruction de saut prend plus de place mais peut adresser la totalité de la mémoire. C'est normalement le programmeur qui choisit entre le branchement ou le saut.

En insérant quelques instructions dans un programme qui s'est traduit jusqu'ici sans fautes, il peut arriver qu'un branchement affiche maintenant une erreur: L'adresse n'entre plus dans le domaine de 256 octets autour de PC. Il faut remplacer le branchement par un saut ou même par plusieurs instructions, car les branchements n'ont pas forcément leur saut homologué. Par exemple :

```
bgt troploin ; branchement si plus grand
```

doit être remplacé par :

```
ble a ; branchement si plus petit ou égal
jmp troploin ; saut si plus grand
a:
```


Ce remplacement ajoute quelques octets dans le programme et peut donc bien faire sauter un autre branchement...

L'assembleur de Controlboy cherche automatiquement la meilleure solution pour les instructions de branchement et les remplace le cas échéant par une, deux, voire trois instructions. Plus besoin de réfléchir sur les adresses de déplacement du PC. On prend des branchements partout.

Heure exacte

Avez-vous déjà observé que l'horloge de votre ordinateur personnel perd ou gagne quelques secondes voire minutes pendant la semaine? C'est peu compréhensible, il y a bien un quartz dans l'ordinateur. Il y a pourtant une explication: Les quartz utilisés en électronique -et donc dans votre cher ordinateur- n'ont pas l'exactitude de ceux qui se trouvent dans les montres et dans les horloges vendues à 100 F. Ils sont typiquement précis à ± 50 ppm ce qui correspond à ± 30 secondes par semaine.

Cette inexactitude -bien ou mal tolérée par les utilisateurs de PC - est quelquefois inacceptable dans des applications industrielles. Le logiciel de Controlboy permet donc de corriger ce défaut. A minuit, l'horloge peut être légèrement décalée (de 0,1 à 10 secondes) selon le quartz utilisé. En fait, si l'heure sur la cible connaît bien le calendrier jusqu'au 29 février de l'année bissextile, elle ignore le temps d'été.

 

LE 68HC11 F2, PLCC, SUR LA CARTE CONTROLBOY.

Prise en main Assembleur

Ici vous trouvez ce qu'il faut faire pour faire tourner un premier programme assembleur sur la cible. Le programme fait clignoter la LED à la sortie pd3 régulièrement.

• Tapez dans la fenêtre source du haut du programme en assembleur :

```
portd equ 8
ddrd equ 9

start org $F800 ; Debut EEPROM
ldx #$1000 ; base de registres e/s
bset ddrd,x $08 ; pd3 = sortie
led ldaa portd,x
eora #$08 ; bascule pd3 = DEL
staa portd,x
ldd #$8000 ; delai
delai subd #1
bne delai ; continue delai
bra led ; a nouveau
```

• Cliquez sur ENREGISTRER, donnez un nom à votre programme.

• Cliquez sur ASM pour assembler le programme. Est-ce qu'il vous affiche 0 ERR en gras? Sinon corrigez les erreurs et cliquez de nouveau sur ASM.

Adressez-vous maintenant au débogueur dans la fenêtre du bas.

• Si un programme tourne sur la cible, il faut l'arrêter. Cliquez sur STOP.

• Cliquez sur CHARGER pour charger le programme dans l'EEPROM de la carte.

• Cliquez sur GO pour démarrer le programme. Votre programme tourne maintenant sur la carte cible et la LED doit clignoter.

LE CIRCUIT SEPARATEUR DE SYNCHRONISATION VIDEO LM1881

Le circuit intégré LM1881, de NATIONAL SEMI-CONDUCTOR, est un composant spécialisé conçu pour l'extraction des différents signaux de synchronisation d'un signal vidéo. Il permet ainsi de disposer du signal de synchronisation composite, de la synchronisation verticale, des impulsions de burst et de l'information de parité ou d'imparité d'une trame à partir d'un signal vidéo 525 ou 625 lignes ou plus, NTSC, PAL ou SECAM ayant une amplitude comprise entre 0,5V et 2V crête à crête.

Le LM1881 peut fonctionner sous une tension d'alimentation entre +5V et +12V. Les seuls composants externes nécessaires à son fonctionnement, mis à part les capacités de découplage de son alimentation, sont le condensateur de couplage d'entrée et une simple résistance réglant le niveau des courants internes, permettant ainsi au LM 1881 d'être configuré pour les différentes fréquences de balayage ligne.

Quatre signaux principaux sont disponibles sur les broches de sortie du circuit: 1°) la synchronisation composite incluant les impulsions

de synchronisation horizontale et verticale (broche 1), 2°) les impulsions de synchronisation verticale (broche 3), 3°) les impulsions de salve (burst couleur) et de clamp pour le réalignement au noir (broche 5), 4°) un signal indiquant (par un état haut ou bas), si la trame est paire ou impaire, dans le cas d'un signal vidéo de type entrelacé (broche 7). Tous les signaux sont visibles sur le chronogramme de la **figure 1**, chronogramme indiquant également la durée de ces derniers.

On y distingue :

- en (a) la vidéocomposite en 525 lignes 60 trames / seconde.
 - en (b) la synchronisation composite.
 - en (c) l'impulsion de synchro verticale.
 - en (d) le signal de parité.
- et en (e) l'impulsion encadrant la salve sur le palier arrière de synchro ligne.

La **figure 2** représente le schéma interne du LM 1881, ainsi que la dénomination de chacune de ses broches et le mode de connexion des rares composants externes.


On peut apercevoir, placé avant la capacité d'entrée, un réseau RC constituant un filtre passe-bas.


En effet, le circuit est conçu pour fonctionner avec des signaux d'entrée " propres " (broadcast) et relativement exempts de bruit. Mais certaines sources peuvent fournir un signal vidéo dont le niveau de bruit est excessif.

Contrairement à d'autres circuits " jungle ", le 1881 ne décale pas la fenêtre d'acquisition en déplaçant la référence du noir. Un signal de synchronisation plus propre peut alors être obtenu en intercalant un filtre dans la broche d'entrée.

Lorsque l'impédance de la source est basse (75 Ω), ce qui est le cas le plus fréquemment rencontré, une résistance de 620 Ω et un condensateur de 510 pF constitueront un filtre passe-bas dont la porteuse contenue dans ce signal d'entrée sera atténuée d'environ 18 dB, la maintenant à un niveau inférieur au seuil d'entrée du comparateur interne. Le LM 1881 existe maintenant dans d'autres versions améliorées qui acceptent des signaux empreints de bruit et dont la présence ne perturbe pas le fonctionnement. Ces versions sont compatibles broche à broche avec le LM 1881.

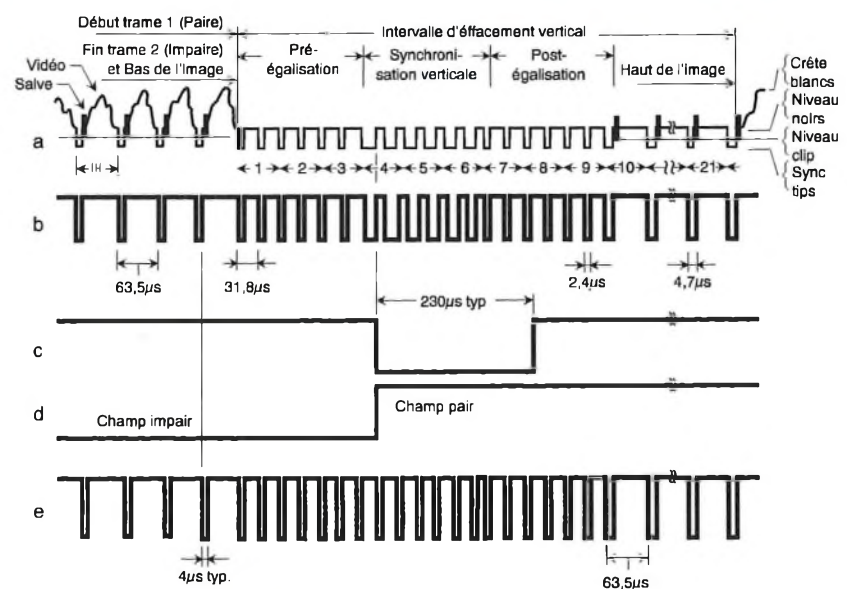1 CHRONOGRAMMES DE FONCTIONNEMENT EN 525 LIGNES 60 Hz.



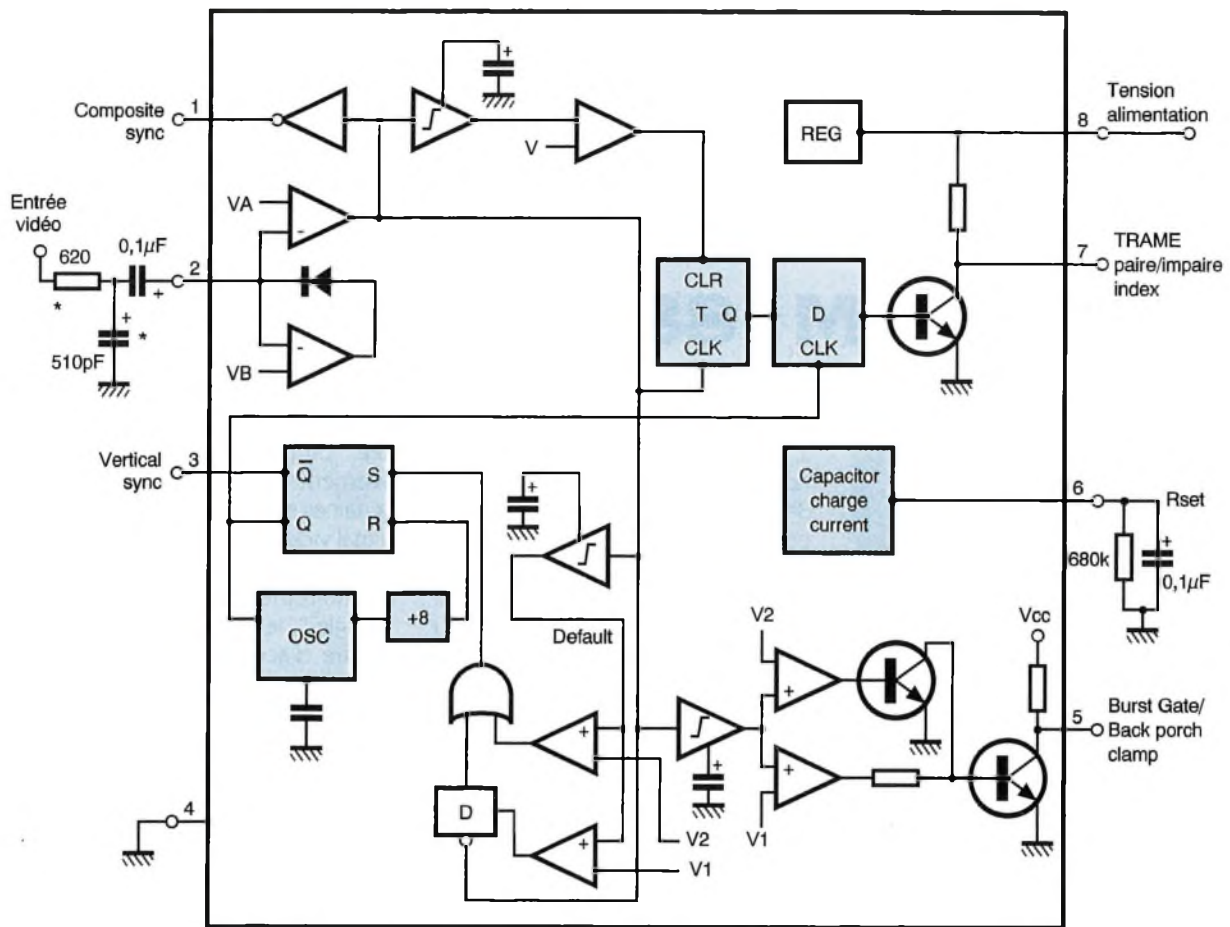

* Composants en option

Synchronisation composite

La broche de sortie de la synchronisation composite (broche 1) présente une reproduction du signal vidéo d'entrée en dessous du niveau du noir, la partie vidéo étant complètement enlevée.

Le seuil de séparation des tops de synchronisation clampés est de 70 mV. Le niveau minimum du signal d'entrée doit être de 0,5V crête à crête. Le seuil de séparation est indépendant de l'amplitude de signal d'entrée.

Synchronisation verticale

La broche de sortie de la synchronisation verticale (broche 3) produit un signal obtenu par l'intégration interne du signal de synchronisation composite. Le circuit interne chargé de générer ce signal peut être observé dans la partie droite inférieure du schéma interne du LM 1881 en figure 2.

On distingue deux comparateurs dont l'un reçoit une tension de référence V1 et l'autre une tension de référence V2 dans leurs entrées inverseuses. Leurs entrées non inverseuses sont communes et reliées à la

2


SCHEMA INTERNE ET COMPOSANTS EXTERNES NECESSAIRES.

sortie de l'intégrateur utilisé afin d'intégrer le signal de synchronisation composite.

Ce signal provient de l'entrée du buffer de sortie (broche 1). Il est à remarquer que la capacité d'intégration est interne au circuit. Le courant de charge de cette dernière est fixé par la résistance externe Rset et détermine ainsi le temps de charge de la capacité. Lorsque cette dernière est suffisamment chargée, la bascule RS de sortie peut être dé-


3

 PLAGE DE CHOIX DE R_{SET} SELON LA FREQUENCE LIGNE.




4

 LARGEUR DE L'IMPULSION DE CLAMP SELON R_{SET}.



5

 LARGEUR DE L'IMPULSION DE SYNCHRO TRAME SELON R_{SET}.



clenchée par la première impulsion de synchronisation verticale.

Simultanément, deux opérations sont effectuées:

1°) la sortie Q de la bascule RS déclenche un oscillateur interne.

Ce dernier est suivi par un diviseur (par huit) qui fixe la durée de l'impulsion à 230 µs en provoquant le RESET de la bascule après huit cycles de l'horloge;

2°) la bascule D commandant le signal paire/impair est validée.

Les figures 3, 4 et 5 indiquent les durées obtenues en fonction de la résistance Rset.

Signaux trame paire/impair

L'état de cette sortie indique si la trame est paire ou impaire: un niveau bas signale une trame paire alors qu'un niveau haut signale une trame impaire. En consultant le diagramme de la figure 1, on voit que le changement d'état de cette sortie coïncide avec l'impulsion de synchronisation verticale. Afin de détecter le statut de la trame, ce qui sert dans de nombreux cas, le LM 1881 intègre le signal de synchronisation composite. Un condensateur est chargé entre les impulsions de synchronisation et déchargé lorsque celles-ci sont présentes.

Caractéristiques électriques limites (max)

- Tension d'alimentation VCC :	13,2V
- Tension d'entrée :	3Vpp pour VCC = 5V 6Vpp pour VCC = 8V
- Courant de sortie des broches 1, 3 et 5 :	5mA
- Courant de sortie de la broche 7 :	2mA
- Dissipation de puissance :	1100mW
- Température de fonctionnement :	0°C à +70°C
- Température de stockage :	- 65°C à +150°C

Impulsions de burst/palier arrière

Le LM 1881 génère, en broche 5, une impulsion qui peut être utilisée afin d'identifier la salve chroma (couleur) à partir du signal vidéo composite ou pour l'alignement du signal vidéo et la restauration de sa composante continue.

Ce signal est très simplement obtenu par la charge d'une capacité, charge débutant sur le front montant des impulsions de synchronisation horizontale.

Caractéristiques à 5 V, 25°C

I supply :	10mA max
VDC en(2) :	1,5 V
sorties :	niveau et courant TTL

Applications

Les applications du LM 1881 sont nombreuses. Outre l'extraction du signal de synchronisation composite d'un signal vidéo, il permet la restitution de la composante continue du signal vidéo à l'aide des impulsions de salve ou l'identification de la trame (paire/impair) dans les procédés de mémorisation d'images. Il fournit également un signal très utilisé: l'impulsion verticale avec parité, particulièrement utilisée puisqu'elle débute précisément sur le front montant de la première impulsion du train de synchronisation verticale après la pré-égalisation.

Cela permet d'extraire une ligne donnée de l'image en comptant le nombre de transitions du signal de synchronisation composite.

DUT DEVENEZ INGENIEUR GENIE BTS INSA DE LYON ELECTRIQUE

Vous êtes titulaire d'un BTS, d'un DIT ou d'un diplôme équivalent.

Vous avez travaillé au moins trois ans dans l'industrie.

Nous vous offrons la possibilité de devenir

INGENIEUR INSA

Formation Continue progressivement intégrée à la formation initiale conduisant au même diplôme.

Cycle Préparatoire : 11 semaines
Cycle Terminal : 2 années scolaires

Renseignements : **INSA DE LYON**
Mission Formation Continue
Bâtiment 601
20, avenue Albert Einstein
69621 VILLEURBANNE

Tél. : 72 43 81 42

Fax : 72 43 85 08


Starter Kit 68HC11

La technologie de microprocesseur est assez complexe: Il faut un programmeur, un effaceur, un assembleur, un débogueur, un simulateur, des livres... Avec Controlboy il ne faut rien en plus, sauf un P.C.

Le kit comprend une carte à base de 68HC11, deux logiciels de programmation sous Windows 3.1, et une documentation complète et française.

La carte Controlboy inclut 2k EEPROM, 256 octets RAM, des entrées et sorties analogiques et numériques, enregistre des données et remplace le prototype rapide permet la prise souven en main immédiate de la cible: On voit directement des entrées et on peut régler directement des sorties. On crée un programme orienté objet en assembleur gère l'enregistrement du cycle de développement: éditer et assemblage. Ensuite on charge le fichier source. programme dans l'EEPROM sur la carte. Ensuite on charge le programme par une liaison série. Cette programmation comprend toutes les fonctions d'un automate programmé avec tout confort: points d'arrêt, pas à pas, table de symboles.

Controlboy

 

Le logiciel est aussi disponible pour des autres cibles à base de 68HC11. Demandez documentation Disquette démo 30 F. Controlboy Kit 999 F. Assembleur 349 F TTC.

Controlord
484, av. des Guiois
83210 La Farliède
Tél: 94 48 71 74
Fax: 94 48 71 74

LE COURRIER DES LECTEURS

Le service du Courrier des lecteurs d'Electronique Pratique est ouvert à tous et est entièrement gratuit. Les questions d'« intérêt commun » feront l'objet d'une réponse par l'intermédiaire de la revue. Il sera répondu aux autres questions par des réponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous est imparti.

M. ALEMPS FLORIMOND

Dans le numéro 201, vous proposez des solutions d'interfaçage avec le port série d'un ordinateur. Pour un projet d'automatisme, j'ai besoin de me servir du port parallèle (a priori) pour avoir 7 (ou 8) sorties et 5 entrées... Avez-vous publié des montages d'interfaçage pour le port parallèle dans vos numéros précédents?... Sinon, avez-vous une idée de l'endroit où je pourrais trouver de tels renseignements ?...

Le connecteur parallèle est effectivement le plus sûr et le plus simple moyen pour la commande d'automatismes. Bien que cela soit également possible à l'aide de l'interface série, la programmation de cette dernière est moins facile et le montage nécessite un plus grand nombre de composants onéreux. On dispose, avec un montage ne nécessitant que quelques composants, de 8 lignes de sorties (extensible à 56 lignes) et 5 lignes d'entrées (possibilité d'extension jusqu'à 15 lignes par multiplexage).

Un ouvrage édité par ETSF sous le nom *Interfaces PC* (auteur : Patrice

Oguic) propose toute une série d'interfaces, de la plus simple à la plus complexe, et nous pensons que vous y trouverez ce que vous cherchez.

M. JANY CACAULT

Désireux de fabriquer un petit banc de perçage travaillant en X, Y, Z, avec comme motorisation des moteurs pas à pas, je voudrais savoir si le système DCK Comstep est approprié à ce genre d'automatisme, d'autant plus que ce système n'est prévu que pour deux moteurs.

- 1) Est-il possible d'ajouter une autre carte commandant le troisième moteur indépendamment ?
- 2) Ce genre de logiciel Comstep est-il prévu pour travailler avec un logiciel de DAO ?
- 3) Est-il adaptable ou compatible au téléchargement ?
- 4) Avez-vous publié un tel montage dans votre revue ?

Il est effectivement possible, du point de vue électronique, d'ajouter de prévoir une autre carte afin de commander un troisième moteur pas à pas, mais à condition de disposer d'une deuxième interface parallèle sur votre ordinateur, une seule carte pouvant être connectée sur un port. Nous ne pensons pas que le logiciel fourni puisse fonctionner en DAO. Mais cela ne nous semble pas bien grave car la commande de la carte Comstep peut facilement s'accommoder d'un logiciel écrit à la demande, la commande de moteurs pas à pas n'étant pas une chose bien compliquée.

Un montage de commande de moteur pas à pas a été décrit dans le n° 198 du mois de décembre 1995.

M. FRANÇOIS TAGAYI

Je suis intéressé par l'article paru dans le numéro 201 sur la réalisation de l'ampli 2 x 70 W, mais je voudrais vous poser quelques questions en ce qui concerne le préamplificateur décrit, qui ne comporte pas les habituels réglages de correction.

1) Dans les amplificateurs de puissance de très bonne qualité (et celui décrit en fait partie), il n'est absolument pas nécessaire et même déconseillé d'intercaler un correcteur de tonalité. En effet, l'amplificateur restitue absolument tout le spectre sonore. Vous pourrez remarquer que les amplificateurs haut de gamme du marché possèdent un commutateur permettant de mettre hors circuit ce correcteur.

2) Vous pouvez faire suivre le préamplificateur d'un filtre électronique ; si vous y tenez absolument, le correcteur de tonalité devra être placé également à la suite du préamplificateur.

3) Le TDA7294 est disponible notamment auprès de la société Sélectronique dont l'adresse figure dans les pages annonceurs de notre revue.

M. MARTIN THOMAS

Est intéressé par la programmation des EPROM et microcontrôleurs, et demande divers renseignements.

Les programmeurs pour EPROM 2716 et microprocesseur 80C31 ont été décrits dans les numéros 184 et 188 de notre revue.

Les EPROM et microprocesseurs peuvent effectivement être programmés à l'aide d'outils ne nécessitant pas l'utilisation d'un ordinateur. Cependant, ces programmeurs, surtout ceux utilisés pour les microprocesseurs, sont fort chers.

M. ALAIN GOUDOU

Abonné à votre revue depuis pas mal d'années, je suis en train de réaliser l'ampli 100 W pour guitare électrique (Electronique Pratique n° 108, octobre 1987, page 108). Sur le dessin du circuit imprimé (carte préampli), il y a une liaison qui se trouve entre les résistances R₁₁ et R₁₇, et qui va à l'émetteur du transistor T₇, liaison qu'il n'y a pas sur le schéma théorique...

La liaison a effectivement été omise sur le schéma théorique. En

outre, il existe deux autres rectificatifs dont voici les précisions :

1) au niveau du câblage, les bornes 0 et + ont été inversées ;
2) le transistor T₅ est de type 2N1893.

Vous pouvez utiliser des haut-parleurs d'impédance 8Ω, mais comme vous le signalez, avec pour résultat une assez importante perte de puissance. Nous vous conseillons plutôt l'utilisation de deux haut-parleurs (impédance 8Ω) que vous placerez en parallèle à la sortie de l'amplificateur de puissance. Ces deux haut-parleurs devront évidemment posséder les mêmes caractéristiques.

M. HENRI MAQUARIE

Je viens de réaliser le duplicateur d'EPROM 2716 paru dans E.P. n° 150 de juillet-août 1991. Après montage final et essais en duplication, je constate que la copie de l'EPROM cible ne se fait pas dans son intégralité, seulement la moitié de l'EPROM cible est dupliquée. Par ailleurs, sur le schéma de principe, n'apparaît pas R₁₂ qui figure sur le schéma de montage.

Sur le schéma de principe, la résistance R₁₂ doit remplacer la liaison directe placée entre la broche 14

du circuit intégré IC₅ et la ligne d'alimentation positive.

Quant à la non-programmation de la moitié de l'EPROM cible, nous vous conseillons de vérifier la continuité de la liaison entre la broche 15 du circuit intégré IC₆ aux broches 19 des deux EPROM (EPROM source et EPROM cible).

M. FARID EL MOUSTAHI

1) Je désire fabriquer un modeste oscilloscope à partir d'un ancien poste TV.

2) Quel est simplement le rôle d'un modulateur UHF ?

3) Pouvez-vous me donner la relation avec laquelle on peut calculer la fourche de fréquence décodée par le NE567 ?

4) Je voudrais savoir combien je dois payer pour recevoir le schéma du « Signal tracer vidéo » (E.P. n° 196).

Nous vous déconseillons la fabrication d'un oscilloscope à l'aide d'un ancien poste de télévision. Vous n'obtiendrez qu'un résultat médiocre. De plus, étant donné le temps passé et l'argent dépensé pour cette réalisation, il serait plus sage d'acheter un oscilloscope (il en existe à moins de 1 000 F dans le commerce).

2) Le rôle d'un modulateur UHF est de pouvoir raccorder à l'entrée d'antenne d'un téléviseur un appareil dont la sortie n'est pas compatible avec cette entrée (ordinateur, sortie RVB, mini-caméra, etc).
3) La fréquence centrale du décodeur de tonalité est donnée par la formule :

$$f_0 = 1/R_1 C_1$$

R₁ étant la résistance connectée entre les broches 5 et 6 du NE567, et C₁ le condensateur reliant la broche 6 à la masse.

La largeur de bande décodée est donnée par la relation :

$$BW = 1070 \sqrt{V_{in}/f_0 C_2}$$

BW étant exprimée en pourcents, C₂ étant le condensateur connecté à la broche 2 du NE567.

4) Vous devrez simplement payer le prix du numéro. L'utilisation du signal tracer vidéo est détaillée dans l'article.

ETSF

recherche auteurs
dans l'électronique de loisirs

Ecrire ou téléphoner à :

B. FIGHIERA

2 à 12, rue de Bellevue
Paris 19^e

Tél. : (1) 44 84 84 84



Tarif quantitatif détaillé 1996 gratuit

50 pages
10 millions de composants en stock
nombreuses opportunités
nombreux kits

Médolor SA
42800 Tartaras
Tél : 77.75.80.56

MACTRONIC

8, avenue de Verdun
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

(1) 34.48.84.00



Composants Electroniques
Pièces Détachées - Outillage
Kits

Vos circuits imprimés, percés, étamés SF 40 Frs le dm²

Graveuse Insoleuse KF

1 sachet perchlorure 590 Frs
1 sachet révélateur T.T.C.
1 plaque présenbibilisée

1 Fer à souder 24 W

pompe à déssouder
support fer 199 Frs
troisième main T.T.C.
40 g soudure

Composants

Mach 130-15240 Frs
68 Hc 11F1..... 210 Frs
TDA 8708 A 120 Frs
TDA 870246 Frs
LM 188145 Frs
TL 7705 14 Frs
TEA 103917 Frs
TEA 201912 Frs
BU 208 15 Frs
BUT 11AF 12 Frs
S 2000 AF 13 Frs

OUVERT :

du Mardi au Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Petites Annonces

ECONOMISEZ, REPARER vos appareils électroménagers
Pièces détachées pour :
Arthur Martin, Brandt, De Dietrich, Faure, Lincoln, Miele, Philips, Radiola, Rosières, Sauter, Thermor, Thomson, Vedette, Zanussi.
Pour tous renseignements fournir la marque et le type de l'appareil joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.
 Paiement par chèque, mandat, carte bleue (N° et date de validité)
M.C. ELECTROMENAGER
6, av. André Rouy
94350 VILLIERS-sur-MARNE
Tél. : (1) 49.30.37.30
Fax : (1) 49.41.10.15

Dessinateur projeteur en électricité, 33 ans 8 ans d'expérience, AUTOCAD V12 cherche son bureau d'études.
Ecrire au journal réf. EP 666 qui transmettra.

Agent technique en électronique micro-informatique et réseaux LAN, MAN
cherche emploi de maintenance Nièvre et RP
Tél. : 86 68 90 85
Fourcherenne

Technicien + de 10 ans d'expérience électronique, informatique, temps réel, instrumentation.
Recherche emploi, disponibilité immédiate
Tél. : (1) 42 06 90 64

VIDEO-SURVEILLANCE, SECURITE
Concepteur recherche emploi dans ces domaines.
Expériences et connaissances des transmissions R.F., dispose du matériel hard et soft
Free lance et CDD acceptés
CV sur demande au
07 67 56 48

Vends oscillo 2800 F
Tél. : 64 30 06 98

Recherche étudiant basé Paris Nord pour réalisation petits montages audio BF. Appeler J.B. Roche ou E. Geeraert au
30 28 60 40 (HB)

J.H. bac MAVELEC dég. OM rech. emploi études ttes propos.
Tél. : 73 84 56 70

Vds banc mesure Tektronix 2 racks : oscillo, géné, etc. complet TBE + not. : 25 000 F
Wobu Philips 0,1 Hz-100 kHz, TBE 4000 F By-pass dorés sur téflon 10 F.P.U.
Tél. : 69 57 00 85
ou 07 67 56 48

TORA KIT ELECTRONIQUE
Donnez du souffle à votre activité. Présentez une gamme complète de kits électroniques et profitez du service technique téléphonique.
Plus de 160 kits représentant un éventail allant du kit d'initiation au kit acquisition de donnée. Jeux de lumière TORA gamme «Home Light». Vendre sans souci avec une marge confortable auriez-vous rêvé mieux !
Renseignements : 26 50 69 81

94 Cause restructuration à céder fond de commerce de composants électroniques et accessoires superficie 70 m² (baïl tous commerces) Idéal pour reconversion
Prix 150 000 F
+ possibilité stock avec facilités pour visiter et renseignements
43 44 91 20

Appareils de mesures électroniques d'occasion. Plus de mille appareils en stock.
HFC Audiovisuel
Tour de l'Europe 68100 MULHOUSE
Tél. : 16/ 89. 45. 52.11

Achète oscillo Tektro type 549 + tiroirs 1S1 - 1L20 - 1A4 power-supply 132 + docs tech.
Contacter J.-B. Langet A/C 17 h
26 48 24 41
1 rue Falempin 51140 Prouilly

Recherche plan transistors radio Euromatic 217 8 bandes FTZ 11 605
Pierre BROUSTAIL
4, rue du Pas d'Homme
17400 VERVANT

Vds amplificateur d'isolation PM8940 appareil de mesure pour circuits haute tension prix neuf 13 000 F vendu - 50% (à débattre)
Tél. : 94 48 08 76
à partir de 18 h

IMPRELEC
B.P. N°5 74550 PERRIGNIER
Tél. 50. 72. 46. 26
Fax. 50. 72. 49. 24
réalise vos C.I. étamés, percés sur V.E. : 33 F/Dm² en S.F., 43 F/Dm² en D.F., métallisation par œillets en suppl.
Qualité professionnelle. Tarif dégressif.
Chèque à la commande + 17 F de frals de port.

Banlieue sud de Paris, locaux de 500 m² avec parking (250 m² au sol + 150 m² en mezzanine + 100 m² de bureaux) à louer ou à vendre. Proximité du A5, A6, N 104.
Tél. : (1) 69 89 23 63

Vds Electronique Radio-Plans de 1981 à 1994 (156 n°) + générateur HF le tout 900 F - disque dur 40 Mo 200 F, carte modem fax 2400/9600 bauds = 250 F
Tél. : 20 32 88 69 (Nord)

A vendre carte son TEMPO sur port PCMCIA achetée déc. 95 prix 650 F Lecteur CDROM sur port parallèle
Acheté nov. 95 prix 1000 F
Tél. : 48 21 07 91

VENDS CIRCUITS IMPRIMÉS
percés, étamés à chaud.
Tirage de films sur banc de reproduction :
- SF : 34 Frs Dm²
- DF : 44 Frs Dm²
Métallisation par œillets
Ch. à la cde + 19 F frais de port
CIMELEC
29, rue du 11 Novembre
03200 VICHY
Tél/Fax : 16/70 96 01 71

Je désire fonder un club international d'électronique pour s'interchanger : «idées, montages, etc.»
Ecrire à **Mohamed ACHOUR**
4, rue de la Mosquée
4070 M'saken TUNISIE



MONDIAL RECEPTION

L'électronique aux meilleurs prix !

COMPOSANTS

CD 4060.....	3 F	32 k x 8 high speed.....	60 F
CD 4053.....	3 F	8 k x 8 6264-10.....	30 F
TL 7705.....	14 F	41464 64 Ko x 4.....	25 F
TDA 8702.....	50 F	41256 256 Ko x 1.....	15 F
TDA 8708.....	80 F	EPROMS 27C64.....	25 F
LM 1881N.....	45 F	EPROMS 27C128.....	25 F
MACH 130-15.....	240 F	EPROMS 27C256.....	25 F
MACH 110-15.....	85 F	EPROMS 27C512.....	30 F
68 HC11F1.....	210 F	EPROMS 27C020.....	85 F
SIMM 1 Mo.....	250 F	QUARTZ 12 MHz.....	9 F
SIMM 4 Mo.....	550 F	QUARTZ 26.625 MHz.....	6,50 F
SIMM 8 Mo.....	990 F	QUARTZ 3.2768 MHz.....	3,90 F

MEMOIRES

128 k x 8 62.1000.....	110 F	84 pattes.....	15 F
32 k x 8 62.256.....	35 F	SUPPORT PLCC	
		84 pattes.....	15 F
		SUPPORT PLCC	
		68 pattes.....	12 F

ETUDE - VENTE - INSTALLATION - REPARATION - TV - CB - ALARMES - ELECTRONIQUE - COMPOSANTS - HI-FI - VIDEO - RECEPTION SATELLITE

65, rue Emile-Zola Ouvert du lundi Tél. : (16) 86 64 21 64
89100 SENS au samedi Fax : (16) 86 64 21 83

Répertoire des Annonceurs

ABONNEMENT	23	ITC	12
ACDI	7	KN ELECTRONIC	106
ACER	94/95 - 114	LAYO FRANCE	79
ADS	15	LE HAUT-PARLEUR	12
ARQUIE COMPOSANTS	6	LEDA DIFFUSION	7
CEDIS	21	LES CYCLADES ELECTRONIQUE	14
CENTRAD/ELC	55	LEXTRONIC	8-9
CIBOTRONIC	11	MACTRONIC	111
C I F	5	MB ELECTRONIQUE	II ^e de couv. et IV ^e de couv.
COMPTOIR DU LANGUEDOC	22	MEDELOR	111
COMPTOIR DU LANGUEDOC PROFESSIONNEL	15	MEGAMOS	10
CONTROLORD	109	METRIX	III ^e couv.
E 44 ELECTRONIQUE	20	MONDIAL RECEPTION	112
ECI	86	MULTIPOWER	73
EDITIONS DUNOD	encart central abonnés	PERLOR RADIO	4
ELC/CENTRAD	55	PROGRAMMATION	5
ELECTROME	87	PY SYSTEM	15
ELECTRONIQUE PRATIQUE	114	RAM	19
ELECTRONIQUE RADIO-PLANS (anciens numéros)	64	ROCHE	18
E S M	82	SAINT QUENTIN RADIO	12-13
ESPACE COMPOSANTS ELECTRONIQUE	7	SELECTRONIC	49
ETSF	41	SIDENA	7
EURO-COMPOSANTS	11	TELE ST MARC	83
FRANCE TEASER	11	ULTIMATE TECHNOLOGY	33
HB COMPOSANTS	86	V-DATA	19
HBN	16	VELLEMAN ELECTRONIQUE	35
INSA	109	X I D	57
INTERTRONIC	65	1000 VOLTS	17

PETITES ANNONCES payantes (commerciales)

100 F la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, taxes comprises. Supplément de 50 F pour domiciliation à la Revue. 100 F pour encadrement de l'annonce.

gratuites (abonnés uniquement)

Abonnés, vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 33 lettres, signes ou espaces et doit être non commerciale (sociétés). (Joindre à votre annonce votre étiquette d'abonné).

Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à la Société AUXILIAIRE DE PUBLICITE (Sce EL Pratique), 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque CP. ou mandat poste.



La reproduction et l'utilisation même partielle de tout article (communications techniques ou documentation) extrait de la revue «Electronique pratique» sont rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique, photographique, cinématographique ou électronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc. Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le procédé, doit être adressée à la Société des Publications Georges Ventillard.

COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (fournir schéma de principe au crayon à main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.

Photocomposition : ALGAPRINT-75020 PARIS

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE

Directeur de la publication : M. J.P. VENTILLARD -

N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT

DEPOT LEGAL JUIN 1996 - N° D'EDITEUR 1547

Copyright © 1996

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD