

n° 115
janvier
1988

ELEKTOR


électronique

**table traçante
en kit**

**les varistances:
contre les interférences électriques**

**alimentation
à découpage
super-compacte**

pré-diviseur 1 250 MHz

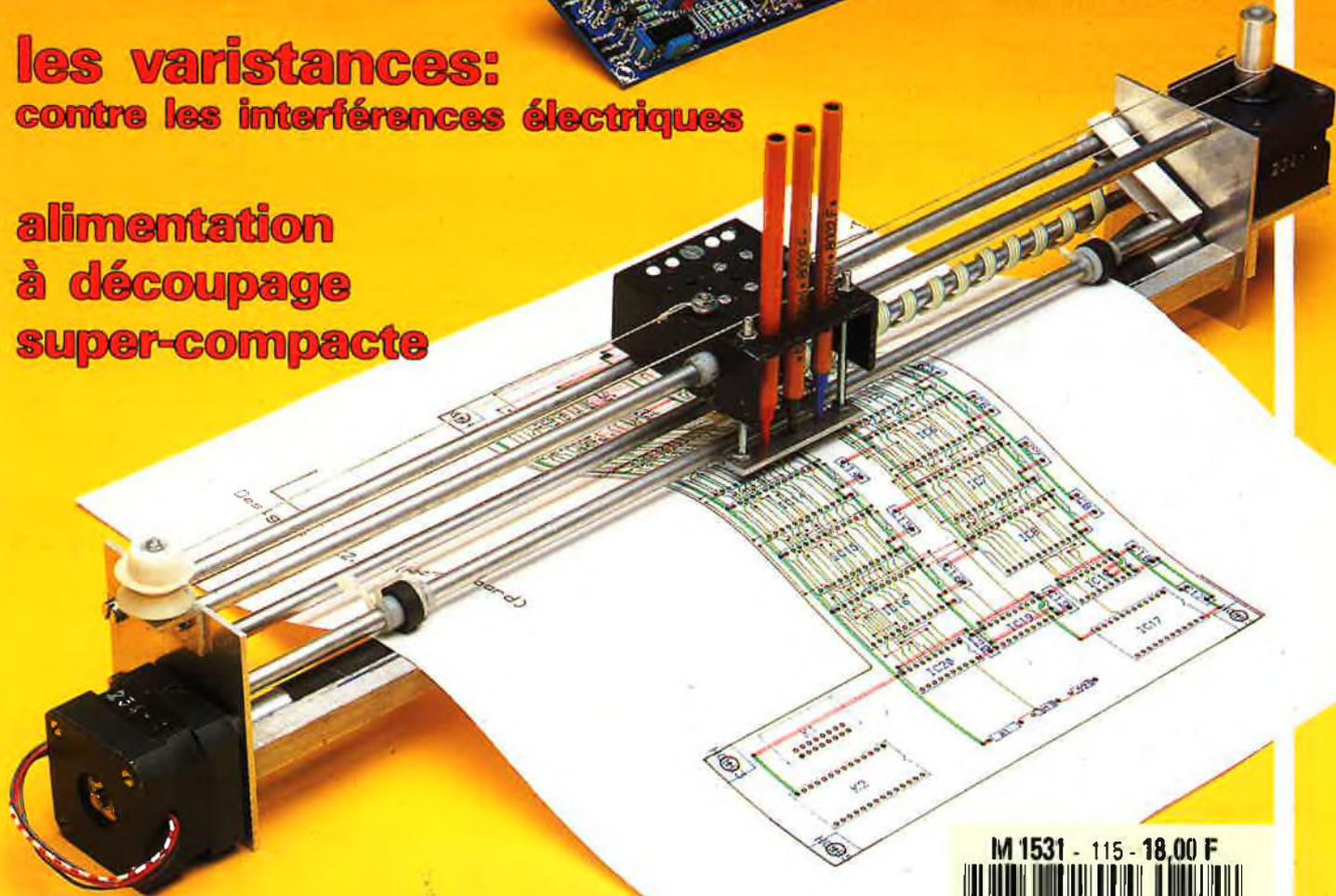

M 1531 - 115 - 18,00 F



3791531018004 01150

ELEKTOR, le magazine de l'électronicien créatif

La mesure en kit c'est SELECTRONIC

Nous vous proposons une gamme homogène d'appareils de mesure, de très belle présentation dans une ligne de boîtiers de même encombrement et superposables (excepté Alimentation de laboratoire et Analyseur logique). Tous ces kits sont fournis avec boîtier, face-avant alu anodisé, percée et sérigraphiée, boutons et accessoires. Caractéristiques détaillées sur simple demande en précisant la référence voulue.

1 - GENERATEUR D'IMPULSIONS

- (84037)
- Temps de montée : 10 ns environ.
- Largeur : 7 gammes de 1 μ s à 1 s, rapport cyclique réglable jusqu'à 100%.
- Période : 7 gammes de 1 μ s à 1 s + déclenchement externe en manuel.
- Tension de sortie : variable de 1 à 15 v, sortie TTL, impédance de sortie 50 Ω , signal normal ou inverse.
- Divers : sortie synchro, indication de fausse manœuvre, etc.

Le Kit Générateur d'Impulsions
011.1516 **840,00 F**

2 - EXTENSION MEMOIRE UNIVERSELLE POUR OSCILLOSCOPE

- (86135) (E 104)
- Pour tout oscilloscope équipé des calibres 0,2 V / div. et 0,5 ms/div.
- Vitesse de balayage de l'écran de 5 à 250 s. en 6 gammes (extensible).
- Alimentation 5 V régulée intégrée.

Le Kit Mémoire pour Oscilloscope
011.6710 **475,00 F**

3 - WOBULATEUR AUDIO

- (85103) (E 89)
- Permet de transformer tout générateur BF équipé d'une entrée VCO en générateur wobulé (à alimenter à partir du générateur de fonctions).

Le Kit Wobulateur Audio
011.6429 **545,00 F**

4 - GENERATEUR DE FONCTIONS

- (84111)
- Gamme de fréquences : de 1 Hz à 100 kHz en 5 gammes.
- Signaux délivrés : sinus, carré, triangle.

Le Kit Générateur de Fonctions
011.1530 **649,00 F**

5 - DOUBLE ALIMENTATION DE LABORATOIRE "SUPER COMPACTE"

- (86018) (E 93)
- 2 sections indépendantes réglables : de 0 à 20 V / de 0 à 1,25 A.
- Totalement protégée contre les court-circuits.
- Affichage digital LED sur chaque voie de la tension ou du courant de sortie.
- Le kit est fourni avec transformateur spécial.

Le Kit Alimentation "Super Compacte"
011.6455 **1.695,00 F**

Nouveauté
KIT DETECTEUR I.R. PASSIF
A MODULE - PID 11 (87067)
LE KIT COMPLET (avec boîtiers)
012.6984 **435,00 F**

6 - ALIMENTATION DE LABORATOIRE

- (82178) (E 54)
- Alimentation de laboratoire à affichage digital LCD (3 1/2 digits) - Tension ajustable de 0 à 30 V.
- Courant limitable de 0 à 3 A - Protection totale contre les court-circuits.
- Dimensions : 300 x 120 x 260 mm avec radiateurs - Poids : 7 kg.

Le Kit Alimentation de Laboratoire Numérique SERNAM
011.1474 **1.450,00 F**

9 - GENERATEUR DE SALVES "SPOT-SINUS"

- (87034) (E 106/107)
- Générateur SINUS à très faible taux de distorsion (< 0,008%) couplé à un générateur de salves - 5 fréquences fixes stabilisées par quartz.
- Paramètres des salves réglables séparément (fourni avec face autocollante gravée).

Le Kit Générateur de Salves "SPOT-SINUS"
011.6795 **1.130,00 F**

MODULE VOLTMETRE NUMERIQUE UNIVERSEL



(Décrit dans E.P. n° 99).
Alimentation à prévoir : 5 à 15 V / 3 mA
(symétrique ou asymétrique). Dim. : 96 x 44 mm

Le Kit Module LCD
011.6550 **199,00 F**



Alimentation à prévoir : 8 à 20 V / 220 mA.

Le Kit Module LED Dim. : 80 x 40 mm
011.6920 **185,00 F**
Prix de lancement : **165,00 F**

L'embaras du choix !

- Caractéristiques communes aux deux modèles :
- Remplace tout galvanomètre continu, analogique de table.
 - Affichage : 2000 points (3 1/2 digits).
 - Calibre de base : 200,0 mV (autres calibres par simple changement d'une résistance).
 - Calibres "Ampèremètre" obtenus par

- adjonction d'un shunt (en principe : 0,1 Ω).
- Zéro automatique.
 - Polarité automatique.
 - Régulation incorporée.
 - Précision : $\pm 1\%$.
 - Fourni avec fenêtre enjoliveur.
 - Découpe à prévoir dans la face-avant : 23 x 67,5 mm.

7 - CHRONOPROCESSEUR

- Horloge programmable automatique par réception de signaux codés "FRANCE-INTER" RECEPTEUR SANS MISE AU POINT. Accordé sur la nouvelle fréquence (162 KHz). Totalement compatible avec le nouveau système de codage.

- Mise à l'heure automatique toute l'année.
- Réception garantie sur tout le territoire métropolitain et les pays limitrophes.
- 4 sorties programmables avec sauvegarde (voir description détaillée dans notre catalogue général).

LE KIT : Il est fourni avec tout le matériel nécessaire à la réalisation complète : circuits imprimés (dont 1 à double face à trous métallisés), mémoires programmées, le jeu d'ACCUS DE SAUVEGARDE pour la programmation, accessoires, etc. ainsi que la tôle avec face avant percée et sérigraphiée.

Le Kit Chronoprocasseur Professionnel
011.6469 **1.995,00 F**

8 - CAPACIMETRE DIGITAL

- (EPS 84012)
- Gamme de mesures : de 0,5 pF à 20 000 μ F en 6 gammes.
- Précision : 1% de la valeur mesurée ± 1 digit ; 10% sur le calibre 20 000 μ F.
- Affichage : Cristaux liquides.
- Divers : Courant de fuite sans effet sur la mesure ; - Permet de mesurer les diodes varicap.

Le Kit Capacimètre Digital
011.5154 **750,00 F**

10 - FREQUENCEMETRE 1,2 GHz A MICROPROCESSEUR

- (85013 - 85014 - 85006) (E 78/79)
- Fréquence-mètre professionnel de 0,01 Hz à 1,2 GHz - Impulsimètre - Périodimètre
- Complexe - Changement automatique de gammes - Affichage fluo 16 digits alphanumériques - Base de temps de précision par oscillateur hybride haute stabilité.
- Face-avant avec clavier de commande intégré.

Le Kit complet 1,2 GHz
011.6349 **2.750,00 F**
EN OPTION Oscillateur ultra-stable
TXCO 10,000 MHz 013.5920 **699,00 F**

11 - HORLOGE ETALON "DCF 77"


- (86124) (E 105/106)
- Horloge à signaux horaires codés - Affichage simultané de toutes les informations - Carillon programmable - Interface compatible RS 232.
- Fréquence étalon de 10 MHz en sortie, etc. (cette horloge ne possède pas de sortie programmable et n'est utilisable que dans la moitié Nord de la FRANCE) - Le kit est fourni avec face-avant à clavier intégré et cadre ferme baigné.

Le Kit Horloge DCF 77
011.6714 **2.300,00 F**

12 - L'ANALYSEUR LOGIQUE

- (81094 - 81141 - 81577)
- Caractéristiques générales : - Permet l'échantillonnage de 8 lignes de données de 256 états logiques - Horloge interne 4 MHz - Un curseur permet de pointer sur l'écran un mot logique de 8 bits - L'extension mémoire permet de mémoriser des signaux analogiques - Compatible TTL, TTL-LS, C-MOS. LE KIT, il comprend : - l'analyseur logique - l'extension mémoire - les tampons d'entrée pour circuits C-MOS.

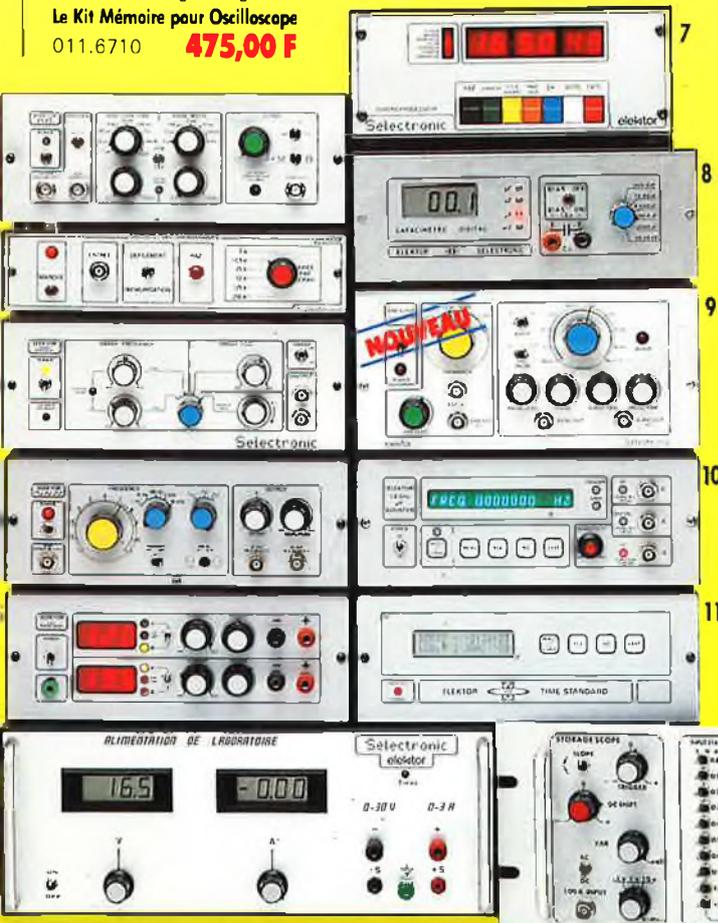Le Kit Analyseur Logique
011.0097 **2.900,00 F**



Selectronic

VENTE PAR CORRESPONDANCE :
B.P. 513 - 59022 LILLE CEDEX
Tél: 20.52.98.52

SONMAIRE



n°115
Janvier 1988

La plupart des amateurs d'électronique ne s'adonnent à la mécanique qu'à l'instant de la mise en coffret d'un montage. La réalisation de la table traçante proposée ici sera un bel exercice de ce noble art (en perte de vitesse?).

Services

- 24 liste des circuits imprimés
- 51 fort d'Elektor: amplificateur à modules hybrides - récepteur ondes courtes BLU - SERVITEL, mémoire pour MINITEL - 8052-AH-BASIC(V.1.1); SCALP - filtre soustracif actif - sinus numérique
- 52 circuits imprimés en libre service
- 75 répertoire des annonceurs
- 77 elektor software service
- 78 elektor copie service
- 84 petites annonces gratuites elektor

Informations

- 30 les alimentations à découpage
- 37 marché
- 62 protection anti-surtension
la varistance: panacée contre les interférences électriques
- 73 elekture: le TURBO-Pascal - les ANTENNES

REALISATIONS

Mesure

- 38 pré-diviseur 1 250 MHz
pour le fréquencemètre à 5 fonctions (et les autres)

Micro-informatique

- 46 table traçante
- 70 multiplexeur universel
G. Birk
pour la saisie de signaux analogiques et/ou logiques

Audio-Vidéo

- 44 compresseur BF
S. Dimitriou
- 74 multiplexeur vidéo


Expérimentation

- 27 Interrupteur secteur télécommandé par la charge
- 66 alimentation à découpage
5 . . . 25 V / 1 . . . 2 A

filtres pour HP
passe-haut du 4ème ordre

information
générale 38

elektor infocarte 134

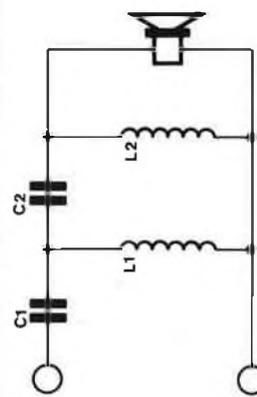

Butterworth

$$L1 = \frac{1,5307 \cdot Z}{2\pi f}$$

$$C1 = \frac{1,5772}{2\pi f \cdot Z}$$

$$L2 = \frac{1 \cdot 0,824 \cdot Z}{2\pi f}$$

$$C2 = \frac{0 \cdot 3827}{2\pi f \cdot Z}$$

Bessel

$$L1 = \frac{1,5012 \cdot Z}{2\pi f}$$

$$C1 = \frac{0,9781}{2\pi f \cdot Z}$$

$$L2 = \frac{0,6127 \cdot Z}{2\pi f}$$

$$C2 = \frac{0,2114}{2\pi f \cdot Z}$$

phase linéaire 0,05°

$$L1 = \frac{1,5211 \cdot Z}{2\pi f}$$

$$C1 = \frac{1,0444}{2\pi f \cdot Z}$$

$$L2 = \frac{0,7395 \cdot Z}{2\pi f}$$

$$C2 = \frac{0,2925}{2\pi f \cdot Z}$$

Linkwitz

$$L1 = \frac{1,886 \cdot Z}{2\pi f}$$

$$C1 = \frac{1,591}{2\pi f \cdot Z}$$

$$L2 = \frac{0,943 \cdot Z}{2\pi f}$$

$$C2 = \frac{0,3536}{2\pi f \cdot Z}$$

f = fréquence de coupure
Z = impédance compensée du haut-parleur
(doit être purement ohmique)

elektor - infocartes

les réseaux
théorème de Thévenin


information
générale 37

elektor infocarte 133

Tout bipôle linéaire comportant des éléments passifs et des sources indépendantes est équivalent à une source de tension unique E en série avec une impédance Z; la tension E est égale à la tension à vide aux bornes du bipôle et l'impédance Z est égale à l'impédance vue des bornes du bipôle dont les sources ont été annulées.

Pour effectuer les mesures il faut:

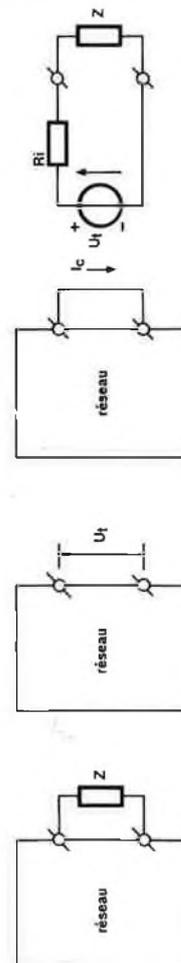Mesurer ou calculer la tension de Thévenin (U_t) bornes ouvertes (supprimer la partie entre les deux points nodaux). Calculer la résistance interne (R_i) vue des bornes. Pour cela, toutes les sources du réseau doivent être annulées. On peut également mesurer le courant de court-circuit (I_c); R_i est dans ce cas égale à U_t/I_c .



elektor infocarte 134

Butterworth

$$C1 = \frac{1}{1,5307 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$L1 = \frac{1}{1,5772 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$C2 = \frac{1}{1,0824 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$L2 = \frac{0,3827}{Z \cdot 2\pi f}$$

Bessel

$$C1 = \frac{1}{1,5012 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$L1 = \frac{1}{0,9781 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$C2 = \frac{1}{0,6127 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$L2 = \frac{0,2114}{Z \cdot 2\pi f}$$

phase linéaire 0,05°

$$C1 = \frac{1}{1,5211 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$L1 = \frac{1}{1,0444 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$C2 = \frac{1}{0,7395 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$L2 = \frac{0,2925}{Z \cdot 2\pi f}$$


Linkwitz

$$C1 = \frac{1}{1,886 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$L1 = \frac{1}{1,591 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$C2 = \frac{1}{0,943 \cdot 2\pi f \cdot Z}$$

$$L2 = \frac{0,3536}{Z \cdot 2\pi f}$$

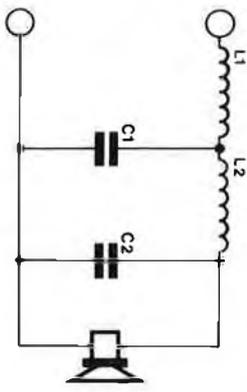


f = fréquence de coupure
Z = impédance compensée du haut-parleur
(doit être purement ohmique)

information générale 37

filtres pour HP

passes-bas du 4ème ordre

elektor - infocartes

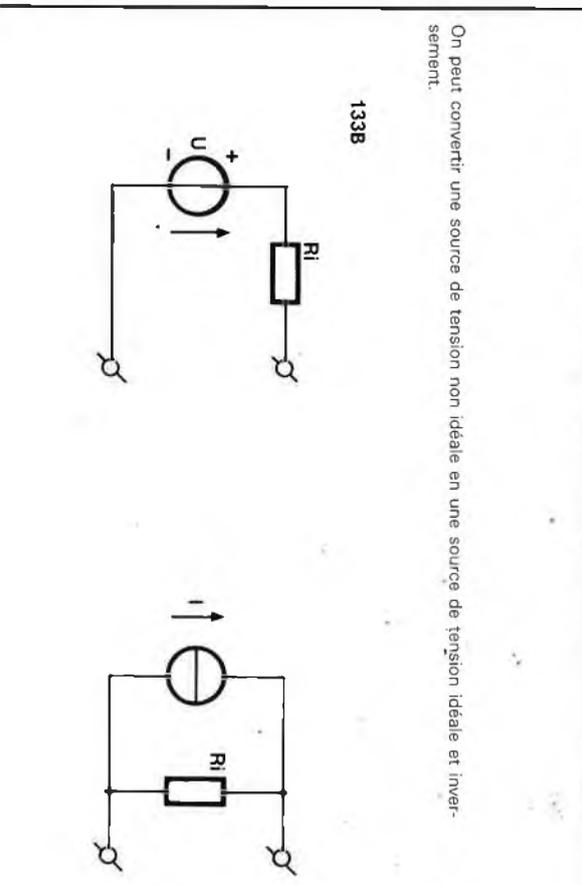

On peut convertir une source de tension non idéale en une source de tension idéale et inversement.

information générale 37

les réseaux

théorème de Thévenin

BERIC

Actualités

KIT DU MOIS

COMPOSANTS SUIVANT LISTE ELEKTOR

Composants*	C1**
880005 Prescaler	174 F
880001 Alimentation à découpage réglable	126 F
87259 Fondu enchaîné programmable	664 F
	80 F
	43,40 F
	136,60 F

Téléphonez à Jean-Luc qui vous informera de la disponibilité des autres KITS.
* Vendus aussi séparément ** Circuit imprimé en option.

K2649 THERMOSTAT AVEC AFFICHEUR LCD

- Large bande : - 50 à + 150° C (- 60 à + 300° F)
- Hysteresis ajustable : 0,2 à 10° C
- Calibration en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit
- Résolution 0,1° C ou 1° F
- Entrée pour commutateur (temporisateur) d'économisation (pendant la nuit, etc.)
- Sortie relais : max. 240 V/3 A
- L'alimentation (compris transfo) est sur la plaque
- Dimensions : 124 x 62 x 65 mm



428 F

EQUIPEMENTS

PLAQUETTES D'ESSAIS MODULABLES

A contacts doubles pince bronze-phosphore nickelé. Pas de 2,54 mm.

Référence	Désignation	Prix
PE DN	Module d'alim. 100 contacts	21 F
PE TN	Module 640 contacts	75 F
PE 104-1	Plaque équipée 1 580 contacts 3 x PE DN + 2 x PE TN et 3 bornes d'alimentation	251 F



COFFRETS

Boîtier polyéthylène épaisseur 3 mm bicolore (beige et bordeaux). Face avant métallisée.

Réf.	Dimensions intérieures	Prix
JKB 1	25 x 60 x 85	15 F
JKB 3	50 x 70 x 110	22 F
JKB 10	50 x 100 x 110	29 F
JKB 20	35 x 145 x 170	43 F
JKB 40	70 x 110 x 145	43 F
JKB 50	60 x 160 x 170	55 F
JKB 60	100 x 180 x 210	83 F
JKB 70	70 x 200 x 215	80 F



MESURE

MULTIMETRE DIGITAL AUTOMATIQUE DMT 900A

Affichage LCD 3 1/2 positions. Sélection automatique de la plage de mesures en tensions et résistances. Buzzer. Prise jack 10 A. Touche spéciale mémoire pour compensation de la résistance des câbles de mesure. Forme élégante et pratique avec prises de sécurité.

Tension continue	: 0 - 200 mV/2/20/200/1 000 V, ± 0,8 %
Tension alternative	: 0 - 2/20/200/500 V, 1,2 %
Courant continu	: 0 - 20 mA/200 mA/10 A
Courant alternatif	: 0 - 20 mA/200 mA/10 A, 1,2 % à 10 A, 2 %
Résistances	: HI 0 - 2/20/200/2 000 kΩ, 1 %



545 F 338 F

VIDEO

AVC 607

CONTROLEUR VIDEO. Cet appareil vous permet d'enregistrer d'un magnétoscope sur deux autres magnétoscopes simultanément. Un ampli ENHANCER incorporé permet d'améliorer la qualité des images enregistrées. Les déperditions de signaux vidéo, dues notamment à des longueurs de câbles excessives, sont amoindries ; l'appareil peut, dans certains cas, être utilisé pour rehausser les niveaux des signaux utiles : surveillance par caméras vidéo dont les longueurs de câbles excèdent 100 mètres (par exemple).
Utilisation : tous systèmes NTSC, PAL et SECAM.



598 F

SONO

MKS-50

ENCEINTES MINIATURES HI-FI à 3 voies, en métal. Idéales pour la voiture et comme enceintes auxiliaires de sonorisation pour la maison. Très bonne reproduction du son. Équipées d'étriers de montage, Puissance : 50 W max / 4 - 8 Ohms
Bande passante : 60 - 22 000 Hz
Impédance : 4 - 8 Ohms
Dimensions : L 185 x H 115 x P 110 mm
Largeur totale : 215 mm
Poids : 2,1 kg



la paire 415 F

Vente par correspondance
Commande minimum 100 F
+ port 30 F Forfaitaire
Expédition SNCF = port réel
Tous nos prix s'entendent TTC.
Téléphonez vos commandes avant 16 h, elles partiront le jour même. Selon disponibilité des stocks.
Service correspondance selon appelez Michelle.



BERIC

Tél. : 46 57 68 33
43, rue Victor-Hugo, 92240 MALAKOFF
Métro porte de Vanves

Magasin ouvert tous les jours sauf le dimanche
9 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h
samedi : 8 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30



les super coups



LA SUPER VALISE 280^F

- port 70 F comprenant
- 1 valise (51 x 36 x 12 cm)
 - 1 pochette de 60 condensateurs chimiques
 - 1 pochette de 85 condensateurs polyester mylar
 - 1 pochette de 260 résistances de 1/4 W, 1/2 W et 1 W
 - 1 pochette de 30 potentiomètres rectilignes
 - 1 pochette de 35 potentiomètres rotatifs
 - 1 pochette de 10 relais et ILS
 - 1 pochette de 50 bobinages et selfs
 - 1 pochette de 1 kg de visserie et colliers, etc.
 - 1 pochette de 20 inverseurs et interrupteurs
 - 1 pochette de 20 transistors, boîtier TO 66
 - 1 pochette de 400 résistances 1 %
 - 1 pochette de 300 condensateurs céramique
 - 1 pochette de 65 résistances ajustables
 - 1 bobine de 200 m de fil de câblage
 - 4 barrettes de C.I. TTL (100 pièces).

① Imprimante à jet d'encre. 80 colonnes à 10 CPI. 70 CPS interface CENTRONIC. Graphique 880 points lignes. Compatible AMSTRAD 464, 664, 6128 : **1200,00 F** (port 100 F) — ② Imprimante à jet d'encre. Marque Logabax Type LX102V. Alphanumérique. Graphique. Traction-Friction. Modèle spécial Minitel. Recopie d'écran. Livrée avec cordon Minitel et feuille de dessin : **1000 F** (Port 100 F) — ③ Alarme volumétrique à Ultra-sons. Sirène 2 tons. Capteurs. Livrée avec doc. et notice de montage. Poids : 1,5 Kg : **330 F** — ④ Récepteur FM-GO (sans coffret). Dimensions 90 x 60 mm avec H.P. et pile — **60,00 F** — ⑤ Condensateur électrochimique professionnel. 2200 MF. 400 / 450 volts. Poids 0,850 kg : **20,00 F** — ⑥ Ventilateur Etri 115 V / Ø 80 mm. Livré avec cond. 2 MF. 380 V pour fonctionner sur 220 V. Poids 0,5 kg. Carcasse alu moulé : **50,00 F** — ⑦ Electro-vanne. Tension fonctionnement 12 volts AC : **10,00 F** — ⑧ Super transformateur d'alimentation. Primaire 2 enroulements 110 V à monter en série pour 220 V. Secondaire 4 enroulements 13 V 1,5 A. 2 enroulements 18 V 0,8 A — Poids 1,5 kg : **40,00 F** — ⑨ Horloge de programmation mécanique. Réglage du début et de la durée du programme. Contacts 16 A 250 V AC. Sonnerie fin de programme. Livrée avec schéma de branchement. Poids 0,5 kg : **100,00 F** — ⑩ Lecteur disquette 5 1/4 Olivetti. FD502. Dble face. Dble dens. 40 pistes. 48 TPI. Temps d'accès piste à piste 12 milliseconde. Compat. Amstrad, Tandy, Mod. I, III... Mat. neuf. Livré avec feuille de tests : **750 F** — (Port : 50) F — ⑪ Ventilateur / Turbine 220 V. silencieux. Rotation constante. Efficacité garantie L : 250 mm. H : 70 mm. Prof. : 80 mm Poids 0,8 Kg : **45 F**

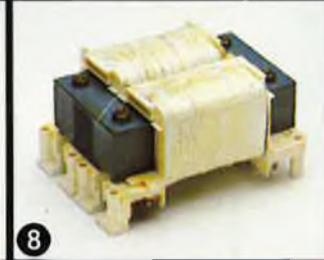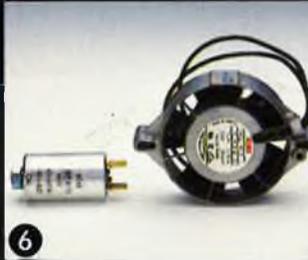

COMPTOIR DU LANGUEDOC

26 à 30 rue du Languedoc
31068 TOULOUSE CEDEX
Tél. : 61 52 06 21

Pour les marchandises dont le port n'est pas indiqué se conformer aux conditions ci-dessous : jusqu'à 5 Kg : 35,00 F - de 5 à 10 Kg : 70,00 F - au dessus de 10 Kg : tarif SNCF (nous consulter)

INDUSTRIE SERVICE ELECTRONIQUE COMMERCE

Table listing various electronic components like RAM, CPU, EPROM, and support items with their respective prices.

Table listing various electronic components like TTL, TTL LS, CMOS 4000, and CMOS 4500 with their respective prices.

Table listing various electronic components like LOGIQUE and ANALOGIQUE with their respective prices.



NOUVEAU: le CATALOGUE COMPLET de l'INFORMATIQUE Joindre 10 Fr. pour port

VISEZ JUSTE

INCROYABLE

- 30 TRANS BC POUR 12,00
30 TRANS BF POUR 13,50
60 TRANS BC BF 2N POUR 28,00
15 REGULATEURS DIVERS 45,00
20 LED ASSORTIES POUR 10,00
50 CAPA LCC 63 V POUR 40,00
30 CIRCUIT TTL POUR 45,00
30 SUPPORT DL POUR 40,00
20 CONDO CHIMIQUES 20,00
3 SOCLE SECTEUR US 9,50
10 QUARTZ POUR 30,00
LOT DE SUPPORT BAS PROFIL TULIPE
CONTACT OR LES 30 SUPPORTS 75,00
PRODUIT KF DEPANNAGE ET ENTRETIEN
STANDART F2 33,00
MINI F2 24,00
STANDART GIVRANT 50 32,00
MINI GIVRANT 50 26,00
STANDART SITOSEC 34,50
MINI SITOSEC 26,50
MAXI SOUFFL'RONT 59,00
MAXI NETT SOUDURE 65,00
GRAISSE SILICONE 500 SERINGUE 18,90
COMPOUND TRANSISTORS SERINGUE 22,60

PRODUIT KF: CIRCUIT IMPRIME

- NON PRESENSIBILISES:
BAKELITE 200 x 300 NP SF 6,00
EPOXY 200 x 300 NP SF 29,50
EPOXY 200 x 300 NP DF 34,50
PRESENSIBILISES:
BAKELITE 200 x 300 PR SF 42,70
EPOXY 200 x 300 PR SF 54,00
EPOXY 200 x 300 PR DF 59,00
REVELATEUR POSITIF
LE SACHET POUR 1 LITRE 6,00
DIAPHANE 27,00
PERCHLORURE DE FER EN SACHET 16,30
PERCHLORURE DE FER LE LITRE 22,00
PERCHLORURE DE FER
BIDON DE 5 LITRE 85,00
DETACHANT POUR PERCHLORURE 8,30
GOMME ABRASIVE 19,50
ETAIN CHIMIQUE A FROID 56,00
ARGENT CHIMIQUE A FROID 182,50

POUR LES AUTRES PRODUITS KF NOUS CONSULTEZ

- DISQUETTES 5 1/4 DF DD LES 10 33,00
BOITE DE RANGEMENT 130 DISQUETTES FERMETURE A CLEF TRES BELLE PRESENTATION 197,00
SOURIS COMPATIBLE MICROSOFT L'ENSEMBLE 490,00
CARTE VIDEO IBM PC COULEUR 290,00
CABLE IMPRIMANTE PARALLELE 75,00

- ALIMENTATION A DECOUPEGE 350,00
CANNON 25 POINTS MALE 9,50
CANNON 25 POINTS FEMELLE 9,50
CANNON 15 POINTS MALE 9,50
CANNON 15 POINTS FEMELLE 9,50
CANNON 9 POINTS MALE 8,50
CANNON 9 POINTS FEMELLE 8,50
CANNON 9 POINTS FEMELLE COUDE 8,50
CI 15,00
CAPOT CANNON 25 POINTS 8,50
CAPOT CANNON 15 POINTS 8,50
CAPOT CANNON 9 POINTS 7,50
CONNECTEUR HE10 FEMELLE 2 x 10 POINTS A SERTIR 15,50

- REGULATEUR EN PROMOTION
7805 TO 220 4,00
7812 TO 220 4,00
7912 TO 220 4,00

PROMO DU MOIS: RAM 4164-12 neuves 15,00

- TDA 4565 42,00
LIGNE A RETARD BOBINEE 470 NS 1150 Ω 35,00
TDA 2593 15,50
6802 29,00
CD 4052 4,50
CD 4053 4,50
CD 4066 1,90
PERITEL MALE 10,00
PERITEL FEMELLE 6,50

SUPER Clavier de très grande marque avec curseur sépare Renseignez-vous. PRIX: 1500F 450F Une affaire à faire

POUR UNE COMMANDE DE PLUS 400,00 F EN CADEAU: UNE SUPERBE BOITE DE RANGEMENT 10 CASES

VENTE DE LA LIBRAIRIE PUBLITRONIC ET DES EPS ELEKTOR

PRIX TTC POUVANT VARIER A LA HAUSSE OU A LA BAISSSE.

EXPEDITIONS SOUS 48 HEURES Industries, écoles, commerces; consultez-nous.

VENTE UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE

CONTRE REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT EN SUS

FRAIS DE PORT 35,00 F JUSQU'A 5 KG AU DELA PORT DU

Minimum de commandes 100,00 F

ALL 

**PENTA
DERNIERE**

Talonné par Le Mans NANTES rejoint MARSEILLE et LYON

score final : égalité , 1 PENTA partout.



Nantes fait maintenant partie du groupe de tête. A partir du lundi 4 janvier 88, le magasin nantais de PENTASONIC ouvrira ses portes, 9, allée de l'Île Gloriette, sous l'enseigne de PENTA 44. Comme dans tous les autres magasins PENTASONIC vous serez sûrs de trouver les dernières innovations au meilleur prix, en matière de composants électroniques actifs et passifs, en connectique, en appareils de mesure. Tout ce qui se fait en micro-informatique avec les vedettes «maison» WENDY, BABY-WENDY, le fameux ENERGY 386, les AMSTRAD, tous compatibles PC. Vous découvrirez toute la chaîne des périphériques : moniteurs monochromes et couleur, les imprimantes, tables traçantes, disques durs et autre file-
rds sans oublier l'outillage, les consommables,

C'est sans aucun doute l'événement de ce début d'année !



**LES FRANCHISES PENTA SONT EN MARCHÉ
REJOIGNEZ-NOUS
NOUS VOUS OFFRONS LES MOYENS D'ENTREPRENDRE**

TOUTE LA CONNECTIQUE EST CHEZ PENTA

SUPPORT DE COMPOSANTS

PLATE FORME

14 broches A 14P	3,10
16 broches A 16P	11,50
24 broches A 24P	16,30

CONNECTEURS A SERTIR

14 broches	12,00
16 broches	16,00
24 broches	23,70
40 broches	26,00

CLIPS TEST



14 broches	77,80
16 broches	60,00
24 broches	108,00
40 broches	176,40

SUPPORTS C.I.



A souder	1,50
8 broches	2,10
14 broches	2,90
18 broches	2,60
14 broches décalé	3,10
20 broches	2,90
24 broches	3,50
28 broches	4,20
40 broches	6,60

A wrapper	3,40
8 broches	4,50
14 broches	4,90
16 broches	5,90
20 broches	6,70
22 broches	7,20
24 broches	9,90
28 broches	10,00
40 broches	13,50
Broches à wrap vector	72,00


TULIPES

8 broches	2,50
14 broches	4,20
16 broches	4,60
18 broches	5,40
20 broches	6,50
22 broches	6,50
24 broches	7,20
28 broches	6,20
40 broches	11,50

INSERTION NULLE

16 broches	48,60
20 broches	122,00
24 broches	57,80
28 broches	76,30
40 broches	89,80

TEXTTOOL

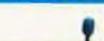

24 broches	149,00
28 broches	194,00
40 broches	240,00

CONNECTEURS B.F. CONNECTEURS HP

HP mâle/41 S	2,70
HP fem 52 S	2,45
Emb fem 52 HP	1,90
Emb HP mâle/SHP	3,30
Emb HP coupleur	2,50
Prise HP à pression	7,10

PRISES CALCULATRICES

Mâle	3,60
Femelle	2,60
Emb châssis	8,60

FICHES RCA OF CINCH



RCA mâle	3,50
Fiche RCA mâle or	5,80
RCA fem	2,50
Fiche RCA fem or	5,80
Embase RCA	2,50
Embase CI RCA	6,50

DANSON AUDIO



3 broches mâle	23,75
3 broches femelle	34,80
5 broches mâle	35,70
5 broches femelle	59,10

FICHES DIN



Mâle 5 broches	2,80
Fem 5 broches	4,20
Emb 5 broches CI	4,20
Mâle 6 broches	4,40
Fem 6 broches	4,80
Emb 6 broches	3,30
Mâle 7 broches	4,20
Fem 7 broches	4,80
7 br à verrou	48,00
Fem 7 br à verrou	70,30
Emb 7 broches à verrou	48,20
Mâle 8 broches	6,50
Fem 8 broches	7,80
Emb 8 broches	6,40

FICHES JACK



Mâle mono 2,5 mm	2,80
Fem mono 2,5 mm	2,40
Emb mono 2,5 mm	2,50
Mâle mono 3,5 mm	2,25
Mâle mono métal 3,5 mm	4,80
Fem mono 3,5 mm	2,70
Fem mono métal 3,5 mm	6,50
Emb stéréo 3,5 mm	7,20
Mâle stéréo 3,5 mm	7,50
Mâle mono 6,35 mm	4,10
Mâle mono métal 6,35 mm	8,80
Fem mono 6,35 mm	4,00
Fem mono métal 6,35 mm	9,80
Emb mono 6,35 mm	8,80
Mâle stéréo 6,35 mm	5,10
Mâle stéréo métal 6,35 mm	8,60
Fem stéréo 6,35 mm	5,10
Fem stéréo métal 6,35 mm	11,20
Emb stéréo	5,30

FICHES COAXIALES

Mâle	2,90
Embase	5,10
Mâle de PG 13 W	7,50

PRISES CANON



24 broches	149,00
28 broches	194,00
40 broches	240,00

DB 9 mâle à souder

DB 9 fem à souder	12,80
Capot pour DB 9	14,70
DB 9 coudeuse mâle	15,00
DB 9 coudeuse fem	14,40
DB 9 mâle à sertir	34,40
DB 9 fem à sertir	35,60
DB 15 mâle à souder	17,20
DB 15 fem à souder	17,50
DB 15 fem coudeuse	13,50
DB 15 coudeuse mâle	14,80
Capots DB 15	15,40
DB 15 mâle à sertir	46,30
DB 25 mâle à souder	48,90
DB 25 mâle à sertir	18,50
DB 25 fem à souder	23,00
DB 25 fem à sertir	17,90
Capot DB 25	3,00
Colonelles DB 25	3,00
DB 25 fem sertir	45,60
DB 25 coudeuse mâle	51,00
DB 25 coudeuse fem	51,00
DB 25 à wrapper	42,60
DB 37 mâle à souder	32,80
DB 37 fem à souder	39,60
Capot pour DB 37	21,00
DB 37 coudeuse fem	58,20
DB 37 fem à sertir	28,80
DB 50 mâle à souder	94,00
DB 50 fem à souder	88,00
Capots DB 50	21,40

TYPE BERG



2x5 broches mâle	55,40
2x10 broches mâle	58,60
2x13 broches mâle	64,20
2x17 broches mâle	72,10
2x20 broches mâle	85,60
2x5 broches emb	17,50
2x8 broches emb	18,50
2x10 broches emb	20,50
2x13 broches emb	23,20
2x17 broches emb	28,50
2x20 broches emb	33,70
2x5 broches emb	41,10
2x8 broches emb	48,00
2x5 broches fem	4,70
2x8 broches fem	17,90
2x10 broches fem	14,90
2x13 broches fem	17,50
2x17 broches fem	24,10
2x20 broches fem	26,80
2x25 broches fem	31,90
2x30 broches fem	59,50

CONNECTEURS D'ALIMENTATION

Floppy 4 broches	19,50
Floppy mâle prolong	17,80
Floppy 4 à emb.	17,80

AMP.

2 broches emb mâle	4,80
4 broches emb mâle	8,75
6 broches emb mâle	8,40
2 broches mâle	1,95
4 broches mâle	2,20
6 broches mâle	3,30
2 broches fem	1,55
4 broches fem	2,20
6 broches fem	3,00

IBM

12 broches fem.	11,20
12 broches mâle	14,80

BARRETTES ET BROCHES

Cons Shunt	1,90
Barette sécable	
fem 36 broches	13,30
Mâle coudeuse pileur 254	44,60
Mâle coudeuse pileur 508	49,80
Mâle scaquée 20 broches	11,50
Tulipe en bande	
sécable 32 broches	9,60

CONNECTIQUE DIVERSE

Pile LEMO	
A verrouillem	36,00
A verrouillem	36,00
Bananes	
Mâle rapide nacra	8,25
Mâle 4 mm	3,40
Prolongateur 4 mm fem	2,80
4 mm embase	2,25
Mâle 2 mm	3,50
Embase 2 mm	3,50

BONNETTE A VIS

3 plots pour CI	4,60
4 plots	5,20
5 plots	6,30
8 plots	8,25
Prise fem	38,50
Emb tel	25,20
Pente mâle	18,00
Pente fem	23,50
Pencil châssis	6,00
BNC mâle	16,20
BNC fem	18,50
BNC châssis	13,80
Fiche mâle PL 259	8,20

UN VERITABLE OSCILLOSCOPE

2 x 50 MHz à mémoire

DANS VOTRE PC XT ou AT

A UN PRIX PENTASTIQUE

Penta 8

30, rue de Toul, 75008 Paris (France) Tel.: 42-93-41-13
Métro: Clichy, St-Lazare, Place Clichy

Penta 13

15, Bd Arago, 75013 Paris, Tel.: 43-36-20-05. Métro: Gobelins
(service correspondance et export)

Penta 16

5, rue Maurice-Bourcier, 75016 Paris (France) Tel.: 45-24-23-16. Métro: Porte de Constance, Métro: Charles-Maquet

Penta 69007

7, av. Jean-Jaurès, 69007 Lyon, Tel.: 16 72 73 10 89
Métro: Saxe-Capucinière

Penta 13002

108, rue de la République, 13002 Marseille
Métro: Jaurès, sortie République

...Si vous trouvez moins cher, dans Paris, un matériel identique à celui que nous distribuons et que vous en apportez la preuve, PENTASONIC vous fera une remise supplémentaire de : **5%**

* Sur les articles en stock disponibles

BECKMAN INDUSTRIAL™ MULTIMETRES



DM10

348^F TTC
17 gammes, Aff. 3 1/2 digits. Test diodes. Tension CC 5 cal. de 0,2 à 1000 V, précision 0,8%. Tension CA, 2 cal., 200 et 500 V, précision 1,2%. Courant CC, 4 cal. de 200 μ A à 200 mA, précision 1,2%. Résis, 5 cal. de 200 Ω à 200 M Ω , précision 1%.



DM25L

690^F TTC
30 gammes. Affichage 3 1/2 digits. Test diodes et transistors. Gain transistors. Mesure logique (TTL). Mesure des capacités impédance 10 M Ω . Précision VCC 0,8%, VCA 1,2%, UCC 1,25%, UCA 1,8%. Calibre 2000 mV. Calibre 10A.



DM800

1356^F TTC
26 gammes. Aff. 4 1/2 digits. Compl. de test diodes et diodes nuité. Fréq. jusqu'à 200 kHz. Tension CC de 200 mV à 1000 V, précision 0,5%. Courant CC de 200 μ A à 10 A, précision 0,3%. Calibre CA de 200 μ A à 10 A, précision 0,75%.

METRIX série 40 à mémoire, LES TOUT-TERRAIN

La nouvelle série 40 des multimètres numériques METRIX se caractérise par sa conception particulièrement robuste, ce qui la destine aux applications professionnelles, dans les domaines de la production, les laboratoires et les services de maintenance itinérants. Ces appareils supportent les pires conditions des environnements hostiles, résistent à l'eau de ruissellement et à l'immersion (modèle 43, 45 et 47); au feu; leur boîtier est en matière auto-extinguible; aux chocs et aux vibrations. Ajoutez leur la commutation automatique des câbles et un affichage exceptionnel de 4000 points de mesure. Équipements de 2 fonctions mémoires, ils peuvent, soit stocker une valeur ponctuelle, soit le maximum de la valeur efficace d'un signal sinusoïdal ou RMS avec le MX 47.



MX 40 1054^F TTC

Précision tension CC: 0,7%, CA de 40 à 400 Hz: 2%, de 400 Hz à 1 kHz: 3%; intensité CC/CA: 1,5%.

MX 45 1648^F TTC

Précision tension CC: 0,1%, CA de 40 à 400 Hz: 0,75%, de 400 Hz à 1 kHz: 1,2%; intensité CC/CA: 0,7% — Etanche à l'eau.

MX 43 1292^F TTC

Précision tension CC: 0,3%, CA de 40 à 400 Hz: 1%, de 400 Hz à 1 kHz: 2%; intensité CC/CA: 0,7% — Etanche à l'eau.

MX 47 224^F TTC

Précision tension CC: 0,1%; CA de 40 à 400 Hz: 0,8%, de 1 à 8 kHz: 1,5%; jusqu'à 20 kHz: 3%; intensité CC/CA: 0,7%; Mesure directe des temps; étanche à l'eau.

ALIMENTATION AL 745 AX



Réglable de 0 à 15 V.
Contrôle par voltètre.
Régulation < 1%.
Intensité de 0 à 3 A.
réglable. Contrôlé par ampèremètre. 3 systèmes de protection.

CV 851. Convertisseur de 12 VCC en 220 VCA à partir d'une batterie. Pous 220 VA. Idéal pour caravaning, bateau, etc.

2266 FITTC
AL 823. Alim. 0 à 30 V/2 A et 0 à 60 V/5 A
AL 812. Alim. 0 à 30 V/2 A avec contrôle et réglage de l'intensité. 690 FITTC

METEX L'EXTERMINATEUR



M-3650 690^F TTC
Ce multimètre est un tour de table. Les amateurs les plus exigeants possèdent un transistomètre, un capacimètre, un voltimètre, un ohmètre et un ohmmètre pour tester certains types d'appareils. Le M-3650, lui, réunit toutes ces fonctions plus quelques autres et peut dans la main. Son affichage à cristaux liquides est une donnée exceptionnelle. Sa taille et ses dimensions sont communes.

INTERRUPTEUR SANS FIL

PROMOTION PENTA

386^F TTC

Cet interrupteur sans fil rend, désormais, possible la mise en route de tous vos appareils ménagers sans avoir à vous déplacer. Idéal pour la commande d'éclairage de jardin ou de porte de garage.
Caractéristiques: portée 36 m. fréquence de transmission: 250 MHz, puissance de coupure jusqu'à 500 W, autonomie de batterie: 1 an.

REPONDEUR BTA 2200

Avec interrogateur à distance

1510^F TTC

Grâce à lui, outre les fonctions normales d'un répondeur téléphonique classique vous pouvez l'interroger à distance, écouter sans effacer les messages reçus ou enregistrer une conversation. Il est en plus doté d'un détecteur de tonalité et de silence, d'une cascade annonce de 20" et d'une cascade messages de 60". Le temps maximum des messages est de 3'.

TELEPHONE SANS FIL

UN TELEPHONE SANS FIL QUI SE PREND ENFIN POUR VOTRE OMBRE

1190^F TTC

Idéal à la campagne ou dans votre jardin, ce téléphone trouve également sa place dans l'appartement où il vous assure une liberté totale de mouvements.
Car


COMPUTERSCOPE 2 x 50 MHz A MEMOIRE



ZENITH «HEATKIT» *

4990 F/TTC

Complet en ordre de marche. Garanti 1 an. Sondes et câbles en option. Enfin toutes les performances de votre «IBM PC», XT ou AT au service de la mesure. Le boîtier HEATKIT de ZENITH se raccorde directement par l'intermédiaire d'une prise «série». Tapez «SCOPE» (logiciel fourni) et vous disposez d'un outil aux performances inégalées. Les 10 touches de fonction sont les commandes de votre oscilloscope. Sur la droite de l'écran, apparaissent les lémoins et la graduation utilisés. A tout moment, vous mémorisez une trace, par exemple sous le filenome 14CI54, puis vous la rappelez pour la comparer, la déséquer, la torturer ou la couper en tranche. * Trade marquée déposée.

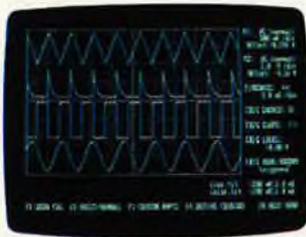

PENTASONIC

heures d'ouverture des magasins : du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30 sauf PENTA 8 qui ferme à 19 h et PENTA 69 qui ouvre du mardi au samedi de 10 h à 19 h 30.

Penta 44000

9, allée de l'île Morillon
92000 NANTERRE. Tél. 40 08 02 09

OUTILLAGE



TROUSSES DE SYNTONISATION ET TOURNEVIS

Trousse de syntonisation (tournevis en nylon chargé fibre de verre), Trousse de tournevis (corps en alliage nickelé moulé et lame acier)

- 485 trousse syntonisation 24 outils **240,00 TTC**
- 405 trousse syntonisation 30 outils **29,10 TTC**
- 430 trousse syntonisation 40 outils **71,80 TTC**
- 408 trousse 5 tournevis plats pour électronique **48,18 TTC**
- 45399 trousse 5 tournevis cruciforme électronique **83,93 TTC**
- 421 trousse 5 clés à tube/métrique **79,40 TTC**
- 469 jeu de 8 clés métriques **85,18 TTC**
- 450 jeu de 8 clés américaines **45,20 TTC**
- 451 jeu de 8 clés américaines **47,30 TTC**
- 40701 tournevis cantilever Ø x 90 **10,95 TTC**
- 40702 tournevis cantilever 4 x 90 **19,10 TTC**
- 40222 tournevis lame fraise isolée 2,5 x 50 **14,80 TTC**
- 40234 tournevis lame fraise isolée 3,5 x 100 **15,25 TTC**
- 42236 tournevis lame fraise isolée 3,5 x 150 **21,10 TTC**
- 40244 tournevis lame fraise isolée 4 x 100 **16,80 TTC**
- 40246 tournevis lame fraise isolée 4 x 150 **18,40 TTC**
- 40248 tournevis lame fraise isolée 4 x 200 **24,10 TTC**
- 40254 tournevis lame fraise isolée 5,5 x 100 **25,60 TTC**
- 40256 tournevis lame fraise isolée 5,5 x 150 **22,85 TTC**
- 40258 tournevis lame fraise isolée 5,5 x 200 **22,05 TTC**
- 40264 tournevis lame fraise isolée 6,5 x 100 **22,60 TTC**
- 411 tournevis pour empreintes Philips D0 **11,60 TTC**
- 4110 tournevis pour empreintes Philips D1 **16,90 TTC**
- 4111 tournevis pour empreintes Philips 1 **20,60 TTC**
- 42610 tournevis porte vis cruciforme **79,95 TTC**



PINCES COUPANTES SERIE MICRO ELECTRONIQUE

Acier très fin à haute teneur de carbone.

Trempe globale et 2^e trempe. Haute fréquence sur les taillants. Résort de rappel forme lame.

- CA 220 coupante diagonale **128,90 TTC**
- CA 201 coupante diagonale avec léger biseau **108,95 TTC**
- CA 20101 coupante diagonale avec garnitures plastiques **130,35 TTC**
- CA 202 coupante diagonale à ras **112,70 TTC**
- CA 202201 coupante diagonale à ras avec bec affiné **128,75 TTC**
- CA 268 coupante devant blais taillants à 45° **108,95 TTC**
- CA 20801 coupante pour électriciens **100,90 TTC**



PINCES DEMI-RONDE ET UNIVERSELLE

- CA 21001 pince universel acier chromé électricien **84,80 TTC**
- CA 218 pince demi ronde coudée 45° chromée **128,85 TTC**
- CA 219 pince demi ronde droite et chromée **122,85 TTC**
- CA 204 pince bec 1/2 ronds très fine électricien **122,45 TTC**
- CA 205 pince demi ronde bec coudée 45° électricien **123,30 TTC**
- CA 20401 pince demi ronde bec long **181,00 TTC**
- CA 224 pince bec 1/2 ronds courts très fins **103,60 TTC**
- CA 286 pince bec ronds et courts, très rigide **137,10 TTC**
- CA 271 pince bec plats, extra longs et fin acier chromé **128,65 TTC**
- CA 203 pince bec plats longs et résistant électricien **95,40 TTC**
- CA 225 pince plate à bec courts très rigides **90,15 TTC**
- CA 223 Pince multiprise **119,90 TTC**



PINCES A ANNEAUX ET BRUCELLES

Brucelle de préciation acier inoxydable (17 % de chrome)

- CA 206 pince à anneaux, droite autobloquante **84,50 TTC**
- CA 207 pince à anneaux, coudée à 30° **88,60 TTC**
- CA 133 brucelle pour fusibles et composants, prise dans l'axe **47,35 TTC**
- CA 134 brucelle pour fusibles et composants, prise horizontale **47,35 TTC**
- CA 135 brucelle à l'équerre pour circuits intégrés **47,35 TTC**
- CA 137 brucelle pour fusibles et composants. Prise à 45° **47,35 TTC**
- CA 12901 brucelle à dénuder câble en nappe **43,80 TTC**
- CA 128 brucelle à dénuder pour fils de 0,5 à 4 mm **33,10 TTC**
- CA 131 brucelle bec très effilés coudés 45° L = 130 mm **29,30 TTC**
- CA 112 brucelle bec très effilés coudés 45° L = 150 mm **39,30 TTC**
- CA 108 brucelle bec effilés droits striés **29,30 TTC**
- CA 110 brucelle bec fins auto serrants croisés **72,10 TTC**
- CA 301 ciseaux bec longs et pointus **87,40 TTC**
- CA 302 ciseaux bec courts droits **48,20 TTC**
- CA 306 ciseaux lames courtes pour électriciens **61,75 TTC**
- CA 305 ciseaux lames longues pour électriciens **83,35 TTC**

CLES A TUBE ET A PIPE

- 47832 clé à tube Ø 3,2 **26,50 TTC**
- 47840 clé à tube Ø 4 **26,05 TTC**
- 47850 clé à tube Ø 5 **30,60 TTC**
- 47855 clé à tube Ø 5,5 **33,10 TTC**
- 47860 clé à tube Ø 6 **36,00 TTC**
- 47870 clé à tube Ø 8 **39,40 TTC**
- 47880 clé à tube Ø 8 **40,18 TTC**
- 47890 clé à tube Ø 9 **42,20 TTC**
- 48010 clé à tube Ø 10 **43,35 TTC**
- 70804 clé à pipes doubles Ø 4 **9,95 TTC**
- 70805 clé à pipes doubles Ø 5 **10,90 TTC**
- 70806 clé à pipes doubles Ø 6 **12,20 TTC**
- 70706 clé 6 x 7 à fourche double **16,25 TTC**

PINCES A DENUDER ET COUTEAUX UNIVERSELS

- 22701 pince à dénuder latérale automatique **216,65 TTC**
- 235 pince à dénuder automatique à ajustable **479,20 TTC**
- 221 pince à dénuder manuelle à vis chromé **123,30 TTC**
- 267 pince à dénuder «électronique» manuelle **146,18 TTC**
- 272 pince à sertir et à dénuder électricien **62,10 TTC**
- 601 couteau 2 lames électricien **46,18 TTC**
- 605 couteau ou cutter universel **48,00 TTC**

CREDIT GRATUIT

6 MOIS SUR LES OSCILLOSCOPES

TEKTRONIX 2225



7495 F / HT

Leader depuis 40 ans, Tektronix tend vers la perfection. Une aura de prestige entoure la technologie qui préside à la réalisation de ses appareils. Le 2225 réunit les solutions d'avant garde qui assurent confort et possibilités étendues d'utilisation. Venez l'essayer chez Penta.

Bande passante 2 x 50 MHz. Sensibilité 500 µV/div. Balayage 5 nS/div. Impédance 1 MΩ, 25 pF. Entrée maxi 400 V. Expansion x 5. Déclenchement crête/crête, auto, normal, trame, ligne TV, monocoup. Couplage alternatif/continu. Réjection HF/BF. Poids 6 kg.

Garantie 3 ans. Livré avec 2 sondes.

1427^F comptant + (6x1243,70) = 8889^F

CREDIT GRATUIT

HAMEG : UN NOM QUI EN DIT LONG



HM 203/6, le plus vendu en Europe **3990 FTTC**

Bande passante 2 x 20 MHz. Sensibilité 2 mV/div. Balayage 20 nS/div. Trigger x 10. Testeur de composants. Poids 7 kg.



HM 605, un 2 x 60 MHz musclé **7390 FTTC**

Bande passante 2 x 60 MHz. Sensibilité 1 mV/div. Balayage 5 nS/div. Retard de balayage. Durée d'inhibition variable. Trigger à 80 MHz. Impédance 1 MΩ, 30 pF. Entrée max 400 V. Expansion x 10. Générateur de signaux carrés 1 MHz. Garantie 2 ans. Livrés avec 2 sondes.

HM 203/6 579^F comptant + (6x568,50) = 3990^F

CREDIT GRATUIT



HM 204, signe particulier : performance **5480 FTTC**

Bande passante 2 x 20 MHz. Sensibilité 1 mV/div. Balayage 10 nS/div. Retard de balayage. Durée d'inhibition variable. Trigger à 50 MHz. Impédance 1 MΩ, 30 pF. Entrée max 400 V. Expansion x 10. Testeur de composants. Poids 7 kg.

HM 204 790^F comptant + (6x781,70) = 5480^F

CREDIT GRATUIT

HM 605 1101^F comptant + (6x1048,20) = 7390^F

CREDIT GRATUIT

CROTECH 3031 **2389^F TTC**

Un simple tactile précis et robuste. Compact et léger, il affiche des performances de premier ordre. Equipé d'un coupleur interne ou externe, d'un trigger automatique ou manuel, d'un lesleur de composants (tel, zener, capacités, inductances), c'est l'auxiliaire idéal de tout électricien. Garantie 1 an. Livré avec sonde. Caractéristiques : Bande passante 20 MHz. Sensibilité 2 mV/div. Balayage 40 nS/div. Trigger à 25 MHz. Impédance 1 MΩ, 25 pF. Entrée max 400 V. Expansion x 5. Testeur de composants. Poids 5 kg.

364^F comptant + (6x337,60) = 2389^F

CREDIT GRATUIT



CROTECH 3133 **3990^F TTC**

Après le vil succès remporté par son cadet, CROTECH commercialise le 3133 aux performances plus pointues. Caractéristiques : BP 2x25 MHz - Sensibilité 2 mV/div - Balayage 40 nS/div - Trigger à 40 MHz - Temps de montée 14 nS - Impédance 1 MΩ et 25 pF - Entrée max 400 VCC - Expansion x5 - Testeur de composants - Poids 8,5 kg - Garantie 1 an.

579^F comptant + (6x568,50) = 3990^F

CREDIT GRATUIT



BECKMAN INDUSTRIAL CIRCUMATE 9020 **4684^F TTC**

Ligne à retard comprise. Equipé d'un grand nombre de fonctions comprenant le déclenchement du signal et son maintien, le déclenchement coup à coup, le retard de balayage et un lesleur de composants, le CIRCUMATE 9020 vous apporte l'efficacité d'un appareil très soigné et d'emploi très simple. Garantie 1 an.

Caractéristiques : 2x20 MHz - Sensibilité vert. 1 mV/div; horiz. 50 nS/div. Retard de balayage 10 S à 0,1 µS - Exp par x1 et x10 - Trigger à 30 MHz - Imp. d'entrée 1 MΩ et 25 pF - Entrée max 400 VCC - Temps de montée 17,5 nS.

740^F comptant + (6x657,40) = 4684^F

CREDIT GRATUIT



HUNG CHANG OS 620 **2990^F TTC**

Fabrique comme les automobiles. Longtemps ignoré du marché français, HUNG CHANG est pourtant le premier constructeur coréen. Son énorme avantage ? Il fabrique ses oscilloscopes en très grande série. Le résultat ? Un 2 x 20 MHz aux excellentes possibilités à un prix très bas. Caractéristiques : Bande passante 2 x 20 MHz. Sensibilité 5 mV/div. Balayage 40 nS/div. Trigger à plus de 30 MHz. Impédance 1 MΩ, 20 pF. Entrée max 600 Vpp ou 300 V. Expansion x5. Trigger int. ou ext. Coupleur AC, HF, RES et TV. Testeur de composants. Poids 7 kg. Garantie 1 an.

538^F comptant + (6 x 408,60) = 2990^F

CREDIT GRATUIT

64, BOULEVARD de Stalingrad — 94400 VITRY-SUR-SEINE



**le service
en plus!**

TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES
PROFESSIONNELS ET SERVICES

— INFORMATIONS DIVERSES —

— LES PRIX AFFICHES SONT HORS TAXES
(T.V.A. 18,6%) ET CONCERNENT NOS
CLIENTS DE COMPTE "A" POUR NOS
CLIENTS SANS COMPTE, IL Y A LIEU DE
LES MAJORER DE 7%.

— LES FRAIS DE PORT NE SONT PAS
INCLUS (A TITRE INDICATIF POUR LES
COUS DE POIDS INF A 1KG, ILS SONT A
33 \$05 TTC)

— CONDITIONS GENERALES DE VENTE
SUR DEMANDE

Kit Synthèse de parole pour IBM-PC.
(documentation contre 3^F en timbres postes)

V20-8MHZ 129.85	8K × 8-CMOS 25.72
V30-8MHZ 147.56	4164-200ns 9.36
41256-120ns 28.15	4164-150ns 11.70
41256-150ns 26.27	PIA-6821 11.38
32K × 8-CMOS-120ns 107.93	27C256-250ns 60.71

les prix sont donnés à titre indicatif.

**AED — LE PLUS GRAND CHOIX DE COM-
POSANTS PROFESSIONNELS . LE SERVICE EN
PLUS!**

Programmeur de PAL + EPROMS
Compatible IBM-PC → 3204.05

HORAIRE — TELEPHONE — TELEX

LUNDI-VENDREDI 10-12/13-18
SAMEDI 10-12/13-17
TELEPHONES 4671.29.29 — 4671.20.21
TELEX 261194F

ACCES

METRO PORTE DE CHOISY
BUS 183A-183B-183C
ROUTE N305 (A 2200M)
SITUAT A COTE DE LEROY MERLIN

— CONV A/D 8BITS-36US-4 ENTREES
ANAL
— UART FULL-DUPLEX + GENERAT DE
BAUDS
— PORT SERIE SYNCHROME
— INTERFACE PARALLELE CENTRONIC
— 4 TIMERS PROGRAMMABLES
— INTERFACE MOTEUR PAS A PAS
— SORTIE SERIE A MODULAT LARGEUR
— CHIEN DE GARDE + TECHNOLOGIE
CMOS
— 128K ESP MEMOIRE - ETC. - ETC.

— LE SUPER-MICRO — 175 39 FHT

HME514	37.10	2817	218.39
4116-200	14.76	TMS4416	27.82
4164	11.70	41256	25.27
41262	125.21	MK48202	130.69
M2716	37.10	2732	43.84
2756	40.47	27128	43.84
27266	50.69	27512	104.55
27C386	52.41	27C32	52.61
4384/6284	37.52	43256	138.70
TPB24510	26.98	TPB28122	66.61
SG3525	28.67	UPD5101	28.25

ET NATURELLEMENT
TOUS LES CIRCUITS INTEGRÉS
PROFESSIONNELS DE TOUTES LES GRAN-
DES MARQUES

LISTE DES POINTS DE VENTES

57 — CONCEPT INFORM — 8791 44 43
58 — CODIFOR — 7233 53 59
77 — SANTEL — 5408 44 20

FAITES CONFIANCE A NOS REVENEURS

VOUS TROUVEREZ AUPRES D'EUX LES
MEMES QUALITES DE SERVICE QUE CHEZ
NOUS

*** BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE. ***

SILICON CENTER

20, Bd Rocheplatte - 45000 Orléans

Tél. 38 62 27 05

Horaires d'ouverture : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 du mardi au samedi - Administration, Société acceptées : tél. pour renseignements

**VENTE PAR CORRESPONDANCE
CONTRE REMBOURSEMENT + 25 F**

Jointure acompte de 50 F
Forfait port 25 F - Port gratuit pour 1 000 F d'achat

**RADIO PLANS : KITS COMPLETS :
CIRCUITS IMPRIMÉS**

Le kit comprend le matériel indiqué dans la liste publiée en fin de
la revue avec les circuits imprimés.

MESURE


Metex 3650	990.00 F
Metex 4650	1100.00 F
Crotech 3133 (2 × 25 MHz)	3990.00 F

74 LS	74 LS	CMOS	CMOS	LINEAIRE	
00 2.80 F	156 4.70 F	4000 2.25 F	4055 4.15 F	CA 3130E 13.50 F	2007 9.00 F
01 2.80 F	157 4.70 F	4001 2.25 F	4056 4.15 F	3140E 13.50 F	2003 10.40 F
02 2.80 F	158 5.40 F	4002 2.25 F	4060 5.22 F	3161E 12.90 F	2004 21.00 F
03 2.80 F	160 5.40 F	4006 5.40 F	4063 6.10 F	3162E 80.00 F	2020 30.00 F
04 2.80 F	161 5.40 F	4007 2.25 F	4066 3.80 F	3180E TEL	2593 13.50 F
05 2.80 F	163 5.40 F	4008 2.25 F	4068 2.80 F	LF 353 6.00 F	2595 23.40 F
06 2.80 F	164 5.40 F	4009 2.25 F	4069 2.80 F	356 7.00 F	4565 49.00 F
07 2.80 F	165 4.15 F	4010 2.25 F	4070 2.80 F	357 7.00 F	7009 22.00 F
08 2.80 F	166 7.20 F	4011 2.25 F	4071 2.80 F	LM 311 4.15 F	8440 45.00 F
09 2.80 F	169 4.85 F	4012 2.25 F	4072 2.80 F	3117 7.00 F	TEA 1010 33.80 F
11 2.80 F	174 4.85 F	4013 3.15 F	4073 2.80 F	317 K 20.00 F	1011 30.50 F
14 2.80 F	181 18.20 F	4014 4.50 F	4075 2.80 F	318 H 14.50 F	1014 9.00 F
20 2.80 F	190 8.10 F	4015 4.50 F	4076 5.80 F	319 11.15 F	1074 13.00 F
21 2.80 F	191 8.10 F	4016 3.15 F	4077 2.30 F	324 3.80 F	7014 9.00 F
22 2.80 F	192 8.10 F	4017 2.30 F	4078 2.30 F	352 10.80 F	TL 071 4.70 F
27 2.80 F	193 8.10 F	4018 4.50 F	4079 2.30 F	339 4.30 F	TL 072 5.40 F
28 2.80 F	194 8.10 F	4019 4.50 F	4082 2.30 F	348 5.95 F	074 9.35 F
30 2.80 F	195 8.10 F	4020 4.50 F	4085 3.40 F	349 8.10 F	081 4.70 F
32 2.80 F	197 8.10 F	4021 4.50 F	4086 6.00 F	356 3.75 F	082 5.40 F
33 2.80 F	240 7.50 F	4022 4.50 F	4089 8.10 F	380 14.40 F	084 9.10 F
37 2.80 F	241 7.50 F	4023 4.50 F	4093 4.15 F	386 13.50 F	431 5.05 F
38 2.80 F	243 7.55 F	4024 4.50 F	4094 5.85 F	387 18.00 F	437 13.70 F
40 2.80 F	244 7.50 F	4025 2.25 F	4095 9.80 F	709 3.80 F	S 576 36.00 F
42 4.05 F	245 8.45 F	4026 3.80 F	4096 9.00 F	723 3.80 F	SAA 1043 87.50 F
47 6.10 F	247 8.80 F	4027 3.80 F	4097 16.20 F	733 17.80 F	SAB 0600 30.00 F
48 6.10 F	253 8.85 F	4028 4.50 F	4098 5.85 F	741 2.40 F	0601 30.00 F
49 8.80 F	257 4.85 F	4029 4.50 F		747 5.20 F	0602 42.00 F
51 2.80 F	258 4.65 F	4030 2.70 F	4503 4.30 F	748 4.00 F	SDA 2101 7101
52 3.05 F	260 4.15 F	4031 9.00 F	4504 12.60 F	13900 TEL	SAS 5603 26.00 F
54 3.05 F	263 4.15 F	4032 9.00 F	4505 13.05 F	MC 4500 13.05 F	5705 26.00 F
75 3.50 F	273 7.55 F	4033 9.00 F	4510 4.95 F	1496 9.50 F	UAA 170 17.30 F
76 3.60 F	279 4.65 F	4034 16.20 F	4511 5.40 F	145106 TEL	160 18.70 F
80 2.50 F	280 7.90 F	4036 4.40 F	4512 5.20 F	145151 TEL	XR 2206 65.00 F
84 4.05 F	283 5.05 F	4038 6.30 F	4514 12.15 F	NE 555 3.50 F	2207 43.00 F
85 4.05 F	293 8.00 F	4040 4.50 F	4515 12.80 F	556 5.40 F	2211 45.00 F
86 4.05 F	374 7.55 F	4041 5.40 F	4516 5.40 F	565 8.10 F	MOC 3020 9.80 F
87 3.15 F	353 4.15 F	4042 4.30 F	4517 5.40 F	567 11.20 F	8103 9.80 F
09 3.15 F	363 4.30 F	4043 4.50 F	4520 5.40 F	570 32.00 F	3021 13.00 F
12 3.50 F	365 4.50 F	4044 4.50 F	4528 5.85 F	602 23.00 F	3040 15.00 F
113 3.40 F	367 2.05 F	4045 4.50 F	4532 8.10 F	532 23.40 F	3941 17.00 F
123 2.60 F	368 4.50 F	4046 5.40 F	4538 8.75 F	534 17.80 F	CNY 17 4.20 F
124 5.40 F	373 7.70 F	4047 5.40 F	4539 8.75 F	TBA 120S 8.10 F	21 41.00 F
125 2.25 F	374 7.70 F	4048 3.80 F	4555 6.30 F	800 8.70 F	TL 37 17.00 F
126 2.25 F	378 4.85 F	4049 2.25 F	4556 3.05 F	810S 7.90 F	TL 111
32 2.25 F	390 5.95 F	4050 3.78 F	4589 4.50 F	820 7.00 F	4N 75 5.00 F
36 4.50 F	393 5.95 F	4051 5.22 F	4585 6.30 F	920 8.45 F	SP 8604 5.00 F
39 4.50 F	622 14.50 F	4052 5.22 F	40106 2.80 F	920S 8.80 F	8591
53 4.50 F	645 10.00 F	4053 5.22 F	40161 5.05 F	4500 TEL	8794
		4054 6.10 F	40174 5.75 F	4500 TEL	SL 490
				640 33.00 F	496
				660 32.00 F	MB 8464
				4500 TEL	ML 324
				TDA 1034 16.00 F	MM 53200
				1046 28.00 F	ICL 7107 84.40 F
				1047 28.00 F	7176 84.40 F
				1048 11.00 F	7139 TEL
				1576 TEL	7660 TEL

MICRO	DIVERS
ADC 0804 58.80 F	RESISTANCES
ADC 0809 70.50 F	CONDENSATEURS
DAC 0800 44.40 F	- céramique
AY3 1015 49.00 F	- chimique
AY3 8910 77.50 F	SELS
AY3 8912 80.00 F	CONNECTEURS
AY5 1013 TEL	DIODES
6502A 56.00 F	LEDs
6522A 57.00 F	INTERS
6802P 36.00 F	
68A02P 43.00 F	
68B02P 32.00 F	
6809P 61.00 F	2N1711 2.70 F
6821P 18.20 F	2N2219 2.50 F
68A21P 22.00 F	2N2222A 1.60 F
68B21P 15.00 F	2N2369 2.80 F
6845P 93.00 F	2N2646 7.20 F
80B7 1700.00 F	2N2905 2.35 F
280ACPU 30.00 F	2N2907 1.60 F
280APIO 33.00 F	2N3055 7.90 F
V20 99.00 F	2N3904 1.10 F
V30 135.00 F	2N3906 1.10 F
TMS 3874N TEL	2N4416 9.00 F
8052 AH BASIC	BC108 1.00 F
260.00 F	BC137 0.70 F
NBT26 TEL	BC207 0.70 F
2716 33.00 F	BC308 0.70 F
2732 43.00 F	BC327 0.70 F
2764 34.00 F	BC547 0.70 F
2764R 22.00 F	BC548 0.70 F
27128 40.00 F	BC1557 0.70 F
27256 52.00 F	
4164-15 15.00 F	80155 2.00 F
4164-12 24.00 F	80136 2.00 F
41256 15 29.00 F	80134 3.05 F
41256-12 39.00 F	80236 3.40 F
	80237 3.40 F
	80245 5.00 F
	80244 5.00 F
	80245 10.00 F
	80440 4.30 F
	80441 4.30 F
	80X33 5.30 F
	80X34 5.30 F
	81245 3.40 F
	8F860 7.70 F
	8F981 8.00 F
	8F981 8.40 F
	8I196 13.80 F
	8U208 16.80 F
	8U376 12.80 F
	8S170 7.60 F

Périel femelle pour CI 5.00 F
Périel mâle à souder 10.00 F
Triac IO4/400V
Par 10 7.00 F
Par 10 49.00 F

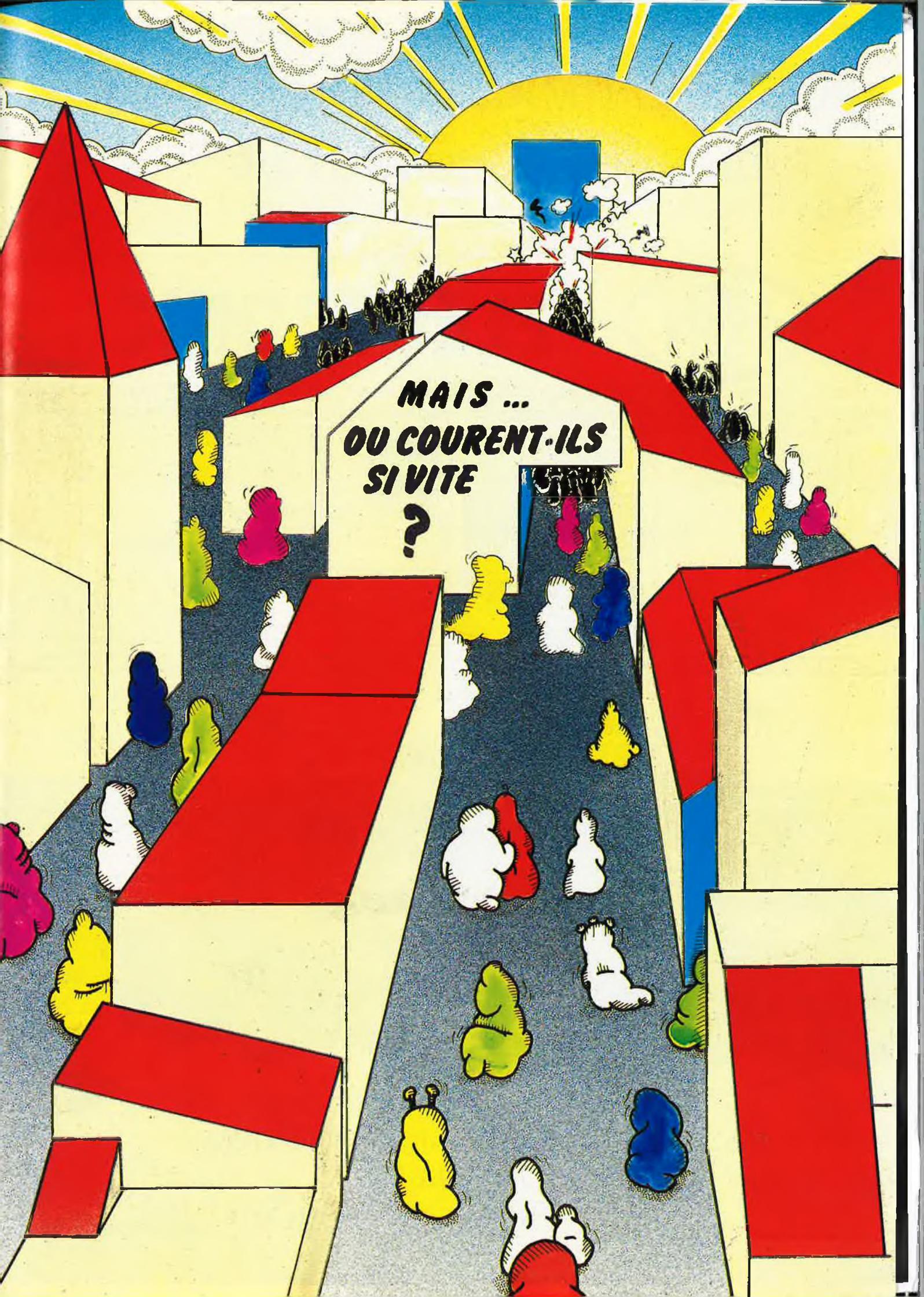Selvia Toko disponibles
Condensateurs
12000 μ - 100 volts, cartouches
prix promo 120.00 F



**BON SANG ! MAIS C 'EST BIEN SUR !
UN NOUVEL HBN EST NÉ**




ELECTRONIC

Vos Composants, ...
Votre Outillage, ...
Votre Mesure, ...
bref
toute l'Électronique

et l'ENCYCLO en PLUS



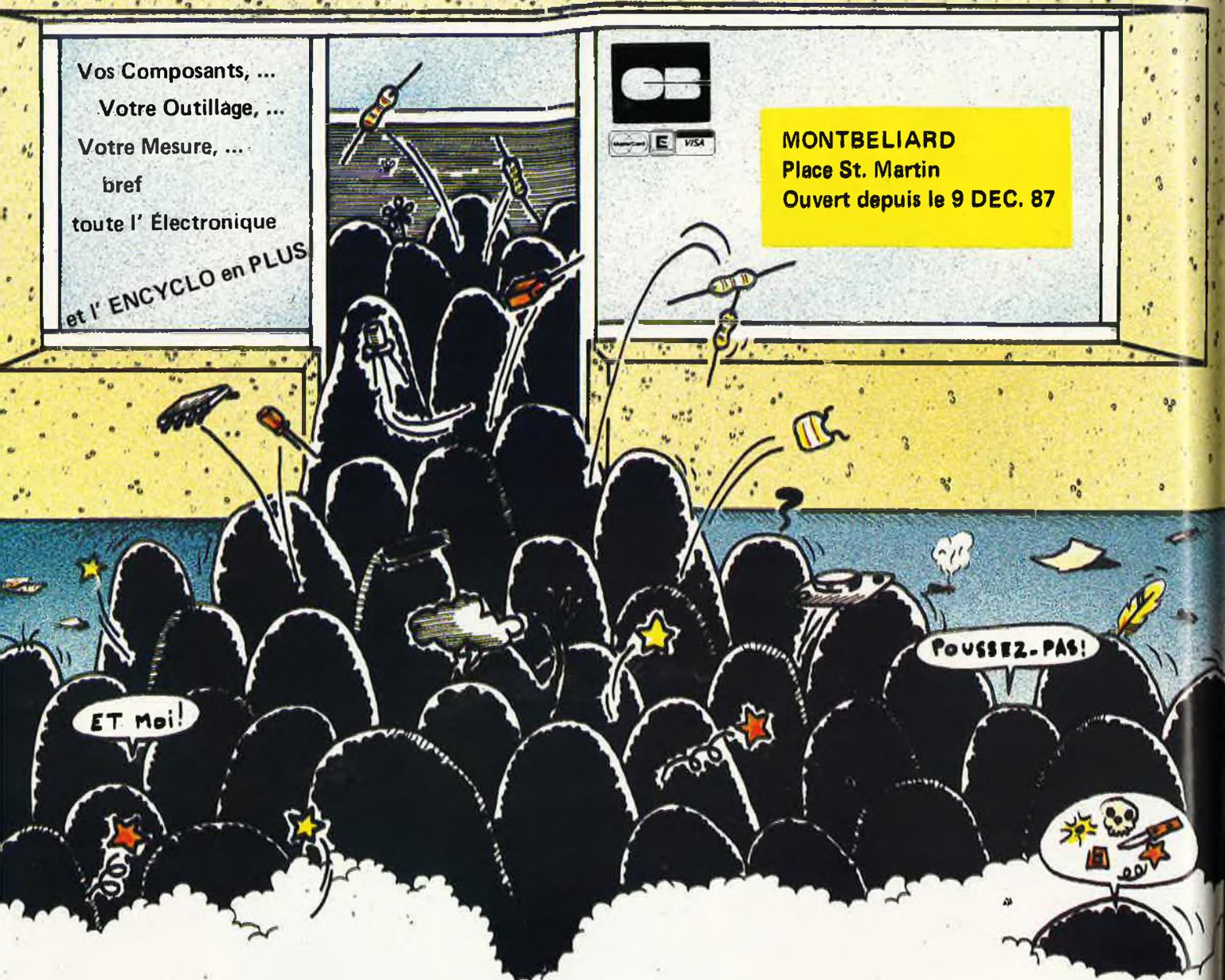MONTBELIARD
Place St. Martin
Ouvert depuis le 9 DEC. 87



**L N'Y A PAS DE MAGASIN HBN DANS VOTRE VILLE ?
IL Y A UNE PLACE A PRENDRE !**

PRENEZ VITE CONTACT

**SIEGE SOCIAL : rue du Val Clair
Z.I.S.E. St. LEONARD, B.P. 2739
51060 REIMS Cedex. Tél. 26.82.02.22.**




C'EST ÉGALEMENT TOUT POUR SONORISER
VOS FETES DE FIN D'ANNÉE
VOS BOUMS



- 1 Ampli	2 800 F
- 1 Table de mixage	2 795 F
- 2 Platines	1 512 F
- 2 Enceintes	3 152 F
- 2 Eclairages platines	312 F
- 1 Micro	430 F
- 1 Casque	145 F

	11 146 F
L'ensemble	10 000 F

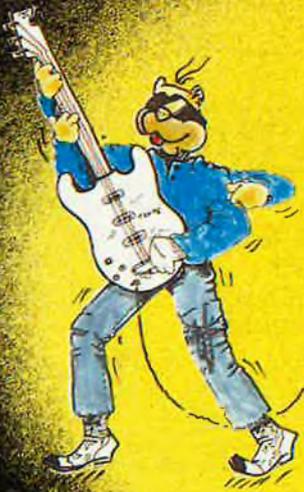UN CHOIX FANTASTIQUE
D'ANIMATIONS LUMINEUSES



AMPLI-GUITARE
20 W. 2 VOIES
790 F



ALPHA 32 P
2200 F

ET BIENTOT UN SUPER DISCO LASER
A UN PRIX SUPER DISCOUNT



ET LA MISE A JOUR DE



EST

DISPONIBLE (ENFIN !...) ET LE TARIF
MAIS 234 PAGES (AH QUAND MEME !) DEJA 486 PAGES (GÉNIAAALES !)
ET PLUS DE 200 PAGES A VENIR !...

NOUVEAU

Circuit Minuté®

COMPOKIT

174, bd du Montparnasse - 75014 PARIS - Tél. : 43 35 41 41
OUVERT DE 9 H 30 - 13 H - 14 H - 19 H - FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI MATIN

LE SPEEDY® DU CIRCUIT IMPRIMÉ

NOUS REALISONS SANS DÉLAI TOUS VOS CIRCUITS IMPRIMÉS
SIMPLE OU DOUBLE FACES
D'APRES REVUE, CALQUE, MYLAR, POSITIF
PERCAGE - ETAMAGE

TARIF TRES AVANTAGEUX

Possibilité d'abonnement par carnet de tickets
REALISATION FILM POUR CIRCUIT IMPRIME FACE AVANT
Renseignements : **M. MATHIAS 43.35.41.41** ou sur place

Circuit Minuté et Speedy sont des marques déposées

VERRE EPOXY PRESENSIBILIE QUALITE PRO 16/10 mm Cuivre 35 µ

Dimensions (mm)	1 FACE	2 FACES
75 x 100	8,60 F	11,30 F
100 x 150	14,50	19,80
100 x 160	15,30	21,00
150 x 200	26,30	36,90
200 x 300	49,00	71,00
1220 x 460	540,00	Nous consulter
1220 x 920	980,00	

VERRE EPOXY CUIVRE QUALITE PRO 16/10 mm 35 µ

1 FACE 200 x 300 **18 F** COUPE A LA DEMANDE **2,50 F** LA PLAQUE

TOUS LES PRODUITS POUR LES PROTOTYPES ET LA PETITE SERIE

CIF KF



Prix conseillés au 1-01-88

PRODUITS CIRCUIT IMPRIME
Perchio poudre 18,50F
Perchio 1 litre 25,00F
Perchio 5 litres 96,00F
Cuvette Perchio 200 x 300 32,00F
Délaçant 9,30F
Stylo marqueur normal 10,00F
Stylo marqueur fin 37,00F
Stylo marqueur tracing 21,00F
Gomme détartrable 15,00F
Grille machine 210 x 297 29,50F
Lampe Nitraphot 250W 10,50F
Douille pour lampe

PRODUITS CIRCUIT IMPRIME
Tubo acrylique 1571 400 55,00F
Cataest 65,50F
Portes tube et starter 20,00F
Révélateur positif 6,00F
Révélateur négatif 40,00F
Film autopro 240 x 300 37,50F
Alu préensensibilisé 500 x 200 136F
Solution gravure (eau, alcool) 20F
Eclair à froid 63,00F
Ombroxydant 11,00F
Résine dure 80,50F
Silo enrobage souple trans 63F

PRODUITS CIRCUIT IMPRIME
MASINE pas aéro 68F
Diaphane adhésif 35F
TRANSFERT MECANORMA
Symbole et ruban la feuille 13F
Normapaque la feuille 13F
Ruban adhésif le rouleau 18F
Cuir 18,50F
Colle conduct 56F
Verme protect 15F
RIVETS METALLISATION
circuits double faces, boîtes de 100 rivets 35F
outil de pose 240F


CHASSIS D'INSOLATION EN KIT
DES C.I. « minutes » CHEZ VOUS ! **CIF**

270 x 400 mm complètes avec notice en kit **KF 840F**

MACHINE A GRAVER
DES C.I. « minutes » CHEZ VOUS ! **CIF**

GRAVIT 2 avec 180 x 240 995F
CIF GRAVIT 3 avec 270 x 410 1810F

MACHINE A INSOLER MI 10-16
REALISEZ VOS CIRCUITS IMPRIMES EN 40 SECONDES REALISEZ VOS FILMS NEGATIFS EN 45 SECONDES
Cette machine à insoler est équipée de 4 tubes de 15 watts, d'une minuterie de 1 à 7 minutes, d'alimentation 220 V, 254 x 400 mm.
CIF 2520F

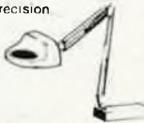
LAMPE LOUPE
AGANDIT et ECLAIRE pratique et économique pour tous travaux de précision

CK 4 410F

SOUDURE 60/40%
Qualité 40/60% étain plomb 5 cœurs 95,5% pureté.
PRIX SPECIAL
100 GR 10/10° 18F
500 GR 8/10° 90F
10/10° 1010F
15/10° 88F

COMPOKIT
KIT GRAVURE DIRECTE
Pour réaliser vos circuits imprimés
1 stylo marqueur
3 planches signes transfert 5 dm² d'époxy curvé
1 litre acétone prograde
1 bac de développement
1 gomme abrasive
1 perceuse avec accessoires
1 notice technique détaillée
280F Promo 220F

COMPOKIT
KIT GRAVURE PAR PHOTO
Pour réaliser vos circuits imprimés
1 film 210 x 300 mm
1 révélateur
1 fixateur film
1 révélateur pour plaque
4 époxy photosensibles 75 x 100
1 époxy photosensible 100 x 150
1 lampe UV 250 watts double
1 notice technique détaillée
220F Promo 190F

KIT A INSOLER
Fabriquer votre châssis à insoler.
2 tubes 43 cm
Alimentation comprenant :
2 balais, 4 douilles
2 supports starter +
1 schéma de montage
286F Promo 219F

PERCEUSE MINILOR
Réf. 10 100 TURBO 4 PLUS
Perceuse mécanique 20 à 130W
2200 TM. Avec roulement à billes, variable.
Pompeuse ordinaire 10130 128F

Sole perceuse 10120 6 90° 120F

NOUVEAU DANS LE 93 !

TENIP TRONIC

UN MAGASIN D'ÉLECTRONIQUE

Pour toute l'ÉLECTRONIQUE !

- COMPOSANTS ACTIFS
- MESURE
- TÉLÉMATIQUE
- OUTILLAGE
- SAFICO
- COMPOSANTS PASSIFS
- ALARME ET ACCESSOIRES
- MATÉRIELS ANTISTATIQUE
- MATÉRIELS CIRCUITS IMP.
- ACCESSOIRES DIVERS (Aérosols JELT, coffrets, fers à souder JBC, etc...) • Kits IMD...

VENTE PAR CORRESPONDANCE
CATALOGUE SUR DEMANDE CONTRE 3 TIMBRES A 2,20 F

COLLECTIVITÉS LOCALES - ÉCOLES - INDUSTRIES
ADMINISTRATIONS, etc. - CONSULTEZ-NOUS !

68, av. GALLIENI (RN 3 face à Conforama)
93140 BONDY TÉL. : (1) 48.48.16.57
PARKING À PROXIMITÉ

Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 15

CATALOGUE GRATUIT



ÉCOLES COLLEGES LYCEES TECHNIQUES
TECHNOLOGIE · PHYSIQUE

POUR TOUS VOS PROBLEMES
D'APPROVISIONNEMENTS,
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES,
MACHINES CIRCUIT IMPRIMÉ,
MESURE, PVC, VISSERIE, OUTILLAGE,
CONDITIONNEMENT EXAMENS, etc.

CONSULTEZ NOTRE
CATALOGUE GRATUIT

MONSIEUR
MADAME

ADRESSE

PROFESSEUR A :
(ETABLISSEMENT)

Désire recevoir CATALOGUE SPECIAL ECOLE

ELECTROME

ZI Alfred Daney
Le Bougainville 33300 Bordeaux

NOUS EXPEDIONS DANS TOUTE LA FRANCE

Les Réalisations CIRCUIT IMPRIME - FILM FACE AVANT m'intéressent
Pour recevoir gratuitement notre tarif, veuillez nous retourner ce coupon réponse.

Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____
174, bd du Montparnasse 75014 Paris

COMPOKIT

kaise

MULTIMETRES ET TESTEURS DE POCHE

avec montre digitale

356 F/TTC

SK 6511

249 F/TTC

Précision 0,7 %



SK 6595

499 F/TTC

Précision 0,7 %



SK6590

389 F/TTC

Précision 1,3 %

IMPORTATEUR EXCLUSIF



MANUDAX-FRANCE

Liste des revendeurs sur demande.

60, rue de Wattignies 75580 PARIS CEDEX 12 - ☎ (1) 43.42.20.50 + - Télex 213 005 - Telefax (1) 43.45.85.62

Génération V.P.C.

NOUVEAUX KITS ELEKTOR QUALITE PROFESSIONNELLE.



FREQUENCEMETRE 5 FONCTIONS

(Décrit dans ELEKTOR de Décembre)

- 0 à 10 MHz (extension 1.25 GHz en Février)
 - Périodes 0,5 µs à 10 s
 - Comptage d'impulsions jusqu'à 10 millions
 - Mesure du rapport de 2 fréquences
 - Mesure des intervalles de temps.
- Accepte des tensions alternatives et des signaux TTL/CMOS sur les 2 entrées.

LE KIT COMPLET comprenant : Le circuit imprimé percé sérigraphié. Les composants passifs et actifs. Commutateurs. Connecteurs, support tulipe et tulipe à wrapper pour les afficheurs. Coffret personnalisé avec face avant boutons et tous les accessoires de câblage.
KT 0286 **995,00 F**

NOUVEAU

THERMOMETRE A PHOTOPILE

(Décrit dans ELEKTOR de Décembre)

- 0,1° C de précision
 - Plage de température - 40° C à 110° C
- FONCTIONNE SANS PILE !**


LE KIT COMPLET comprenant : Le circuit imprimé percé sérigraphié. Les composants passifs et actifs. La photopile SOLEMS 96 × 48 mm supports tulipe et tulipe à wrapper pour l'afficheur et tous les accessoires de câblage. (BOITIER HEILAND HE 222 préconisé par ELEKTOR non fourni)

KT 0188 **345,00 F**

Ce kit tel qu'il est décrit fonctionne dans de très bonnes conditions en lumière naturelle, cependant en lumière artificielle, il est préférable de prévoir une pile d'appoint. (fournie dans le kit).

CONDITIONS DE VENTE

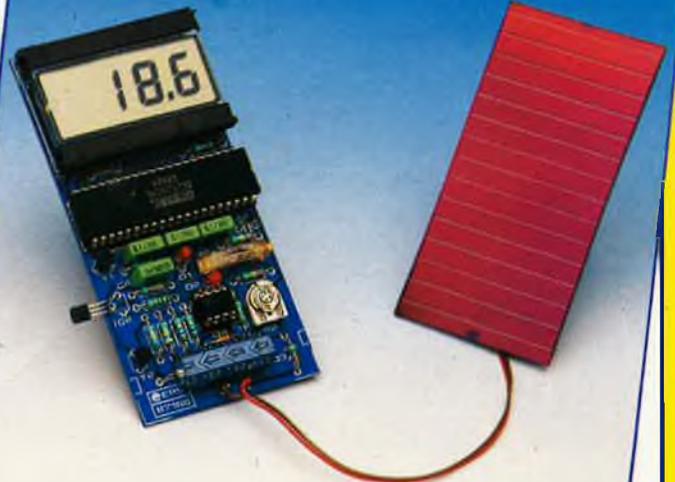PAIEMENT A LA COMMANDE : Par chèque, mandat ou virement. Ajouter 25,00 F pour frais de port et emballage (Franco de port à partir de 500,00 F TTC facturés).
CONTRE-REMBOURSEMENT : Frais de contre-remboursement en sus quel que soit le montant de la commande (Franco de port à partir de 500,00 F TTC facturés).
COLIS HORS NORMES PTT : Expédition en port dû par messageries.



VITAMINE

l'Electronique et la Péri-Informatique par Correspondance

GENERATION V.P.C. 3, allée Gabriel, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 20.89.09.63 - Télèx 131 249 F

DEPOSITAIRE DES MARQUES
INTERSIL, MOTOROLA, NEC
N.S. RCA, ROCKWELL, RTC
TEXAS, THOMSON

D.R.I.M

107, COURS TOLSTOI
69100 VILLEURBANNE

UNE CENTRALE D'ACHAT AU SERVICE
DE L'ADMINISTRATION ET L'AMATEUR


HORAIRE D'OUVERTURE: SEMAINE 9/12 H - 14/19,30 H LUNDI 14/19,30H SAMEDI 9/12.30 H TEL.: 78 85 95 89

VENTE PAR CORRESPONDANCE (FORFAIT PORT:
35,00 F) BON DE COMMANDE ADMINISTRATION
ACCEPTÉ: PAIEMENT DIFFÉRE CATALOGUE GRA-
TUIT ADMINISTRATION (25,00 F Pour les particu-
liers) UN TECHNICIEN AUDIO-VIDEO A VOTRE
DISPOSITION COPIE D'EPROM 2716 à 27256,
D'APRES MASTER: UNITE 20,00 F

C. MOS 4000 (RTC)		74 LS (RTC)		74 HC/HCT		ROCKWELL		MEMOIRE NEC		LINEAIRE		TRANSISTOR		PROMO. 12/87	
00 1.80 F	50 3.40 F	00 1.70 F	93 4.40 F	00 3.00 F	6502 P	52.00 F	2716/450ns	48.00 F	LM 311	4.50 F	BC 337	1.50 F	TDA 1034	12.00 F	
01 1.80 F	51 4.00 F	01 1.70 F	112 3.50 F	02 3.00 F	6522 P	50.00 F	2732/350ns	45.00 F	LM 324	4.50 F	BC 338	0.80 F	TDA 2578	25.00 F	
02 1.80 F	52 4.90 F	02 1.70 F	125 4.80 F	04 3.00 F	6532 P	85.00 F	27C64	55.00 F	LM 339	4.50 F	BC 547	0.70 F	TDA 2593	17.00 F	
06 2.20 F	53 4.90 F	04 1.70 F	126 4.80 F	08 3.00 F	6545 P	85.00 F	27C256	60.00 F	LM 348	7.50 F	BC 548	0.70 F	TDA 2595	35.00 F	
07 2.20 F	60 5.10 F	05 1.70 F	133 8.90 F	10 3.00 F	6551 P	65.00 F	6116 LP3	55.00 F	LM 393	4.80 F	BC 549	0.70 F	TDA 4565	55.00 F	
08 4.80 F	66 3.50 F	08 2.00 F	138 5.00 F	11 3.80 F	VERSION A + 15%		6264 LP3	79.00 F	MC 1458	5.50 F	BC 557	0.70 F	L.R 470ns	28.00 F	
11 1.80 F	69 2.30 F	09 2.00 F	139 5.00 F	14 4.50 F	65C02 P	80.00 F	9306	48.00 F	MC 1459	5.50 F	BC 558	0.70 F			
12 2.30 F	70 2.80 F	10 2.00 F	154 9.80 F	20 3.80 F	65C22 P	80.00 F			MC 1488	5.50 F	BC 559	0.70 F			
13 3.30 F	71 2.30 F	11 2.00 F	155 4.60 F	27 3.80 F	65C51 P	80.00 F			MC 1489	5.50 F	BD 137	2.80 F	2N3055	4.50 F	
14 5.20 F	72 2.30 F	12 3.00 F	156 4.60 F	32 3.00 F					MC 1496	6.50 F	BD 138	2.80 F	7805	4.80 F	
15 4.80 F	73 2.30 F	13 3.00 F	157 4.60 F	42 8.50 F					NE 555	4.00 F	BD 140	2.80 F	7812	4.80 F	
16 3.30 F	77 2.30 F	14 2.60 F	161 4.60 F	73 4.50 F					NE 563	11.00 F	BD 237	3.50 F	7905 K	12.00 F	
17 4.50 F	85 4.00 F	20 2.30 F	165 7.50 F	74 3.80 F					NE 567	15.00 F	BD 238	3.50 F	7912 K	12.00 F	
18 4.70 F	93 3.80 F	21 3.00 F	166 7.20 F	75 4.90 F					TL 061	11.00 F	BS 170	9.00 F	4 N 25	4.50 F	
19 4.80 F		22 2.30 F	174 4.60 F	85 6.50 F					TL 062	11.00 F	TIP 31	3.60 F	74221	1.00 F	
20 4.80 F		27 2.40 F	175 4.60 F	86 3.90 F					TL 071	7.50 F	TIP 32	3.60 F			
21 4.80 F		28 3.50 F	191 5.90 F	107 13.50 F					TL 072	7.50 F	TIP 41	5.80 F	MEMOIRES		
22 5.20 F		30 2.10 F	194 4.80 F	123 13.50 F					TL 074	9.80 F	TIP 42	5.80 F	4164/15	12.00 F	
24 4.30 F		32 2.10 F	221 5.70 F	132 13.50 F					TL 082	7.00 F	2N1711	2.60 F	41256/15	40.00 F	
28 4.00 F	03 5.10 F	37 2.70 F	240 5.10 F	138 5.50 F					TL 084	7.00 F	2N2222	1.70 F	PAR 10 -10%		
29 4.80 F	14 10.70 F	38 2.50 F	244 6.60 F	157 5.50 F					UA 710	8.00 F	2N2369	3.80 F			
30 3.20 F	15 10.70 F	42 3.90 F	245 7.00 F	174 5.20 F					UA 723	4.50 F	2N2907	1.70 F	AFFICHEUR SHARP		
31 9.50 F	18 4.90 F	48 9.00 F	257 4.50 F	190 9.50 F					UA 741	4.50 F	2N4416	17.00 F	INTELLIGENT		
35 5.60 F	20 5.10 F	51 2.50 F	273 6.60 F	240 8.20 F									A CRISTAUX		
40 5.40 F	28 5.90 F	73 3.00 F	280 7.80 F	241 8.20 F									LIQUIDES		
41 3.50 F	32 6.30 F	74 2.70 F	322 10.00 F	244 6.80 F									1 x 16 CARACTERES	195 F	
42 3.80 F	38 7.00 F	75 3.80 F	373 6.00 F	257 5.20 F									2 x 16 CARACTERES	225 F	
46 5.60 F	55 5.40 F	89 12.80 F	374 6.00 F	368 9.50 F									2 x 40 CARACTERES	295 F	
47 5.60 F	56 5.40 F	90 4.30 F	393 4.00 F	373 8.20 F									PAR 5 -25%		
49 3.30 F	84 9.00 F	92 2.50 F	645 11.00 F	393 8.20 F									DOC. TECHNIQUE FOURNIE		
	85 6.20 F												(DOCUMENTATION SUR DEMANDE, FOURNIR 2 TIMBRES		
													POUR FRAIS D'ENVOI)		



table traçante

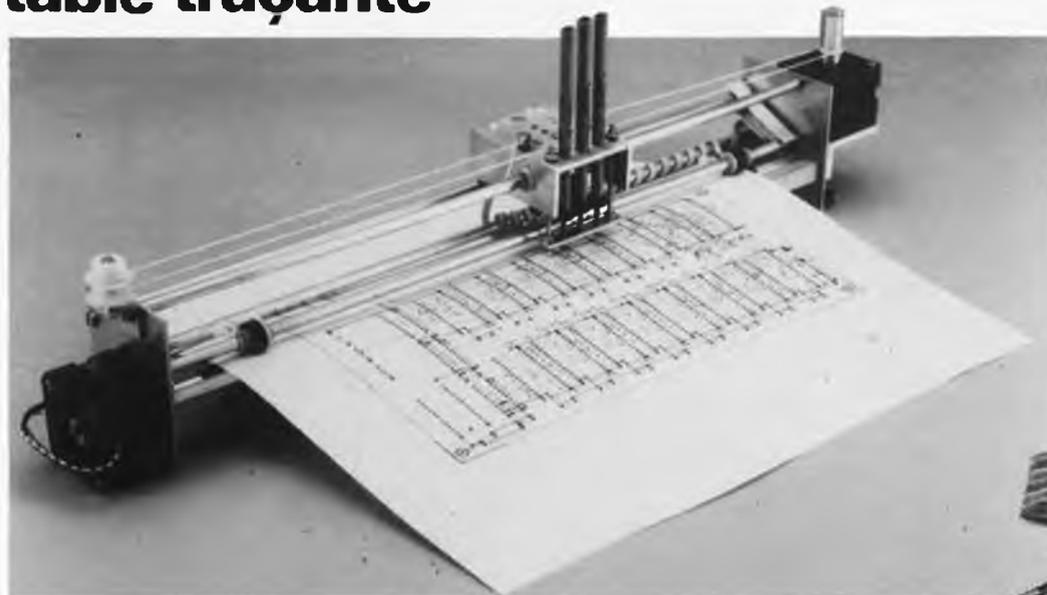

Kit de la table
traçante
890,00F

Kit de
l'électronique
selon Elektor
avec circuit
imprimé EPS
390,00F



MEEK-IT ELEKTRONIKA

Vente par correspondance
Paviljoensgracht 35A
2512 BL DEN HAAG
Pays-Bas

Paiement à la commande:
par chèque, mandat ou virement.
Ajouter 75,00F pour frais de port et d'emballage

Génération VPC

3, allée Gabriel
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 20.89.09.63
Télex 131 249



*Réservez
de suite
notre Nouveau
Catalogue!*

**128 PAGES
4 COULEURS
+ DE 5000 PRODUITS
UNE MAJORITE DE PRIX
EN BAISSSE**

**EDITION 1988
DU CATALOGUE
RESERVEZ-LE DES
MAINTENANT CONTRE 20.00 F
(PAR CHAQUE OU MANDAT)
PARUTION FEVRIER/MARS 1988
REMBOURSEMENT A LA PREMIERE COMMANDE**

NOM : **PRENOM :**

ADRESSE :

CODE POSTAL : **VILLE :**

TEL :

Veillez trouver ci-joint 20,00 F (par chèque bancaire, C.C.P., ou mandat)

EK

CIRCUITS INTÉGRÉS

4000	4.50	ICL 4027	4	IC086	4	4805 CV
4001	3.00	4028	10	4066	40	L 4885 CV
4002	4.50	4029	6.50	4067	40	L 4960
4005	16	4030	34	4069	4	LF 257
4007	4.50	4033	34	4070	4	LF 353 DP
4008	11	4034	46	4071	5	LF 355 N
4009	20	4035	74	4072	4	LF 356 H
4010	6	4037	42	4073	5	LF 358 H
4011	3	4040	8	4075	5	LF 359 N
4012	4	4042	1	4076	4	LF 396 N
4013	4	4043	1	4077	4	LF 411
4014	7	4044	10	4078	7	LH 0075
4015	10	4046	10	4081	3	LM 35CZ
4016	7	4047	10	4082	6	LM 137 K
4017	7	4048	7	4083	6	LM 193 H
4018	10	4050	5	4084	6	LM 301AN8
4019	32	4051	6	4089	9	LM 307 N
4020	32	4052	9	4099	9	LM 308 N
4021	9	4053	9	4102	38	LM 309 H
4022	9	4054	17	4108	18	LM 319 N
4023	4.50	4056	7	4147	28	LM 311 N
4024	10	4060	6	40160	12	LM 317 MP
4025	4.50	4063	7	40174	8	LM 317 T

Autres TTL série 74xx. Nous consulter

7406	9	7445	14	74121	11
7407	9	7448	19	74122	20
7411	6	7450	5	74141	35
7416	14	7453	6	74150	21
7417	18	7488	35	74184	18
7425	7	74120	16	74185	87

74 HC

00	4	85	2	163	10
04	5	136	5	241	10
06	4	138	10	243	11
11	14	139	6	371	9
14	9	152	14	374	9
30	30	153	7	4016	8
32	32	157	10	4080	10
74	4	161	10	4080	12

74 HCT

00	6	123	8	374	10
02	4	132	8	390	10
04	4	138	6	393	9
06	4	139	6	541	17
10	10	161	8	573	17
14	7	164	11	4024	5
30	30	165	10	4040	9
32	32	173	6	4050	10
74	4	175	6	4050	10
85	5	373	11	4066	4

74 LS

00	6	113	8	137	24
01	6	114	11	241	11
02	6	122	10	240	11
03	6	123	6	242	11
04	6	124	6	243	11
05	6	125	6	244	11
06	6	126	6	245	11
07	6	127	6	246	11
08	6	128	6	247	11
09	6	129	6	248	11
10	7	132	10	317	12
12	5	133	4	348	12
13	6	136	6	349	12
14	6	137	6	350	12
15	6	138	6	351	14
16	6	139	6	352	14
21	5	145	2	257	8
32	32	147	16	260	10
37	37	151	9	261	18
41	41	153	9	273	8
42	42	154	14	274	8
43	43	155	14	275	8
44	44	156	8	279	10
45	45	157	8	280	10
46	46	158	8	281	10
47	47	161	10	282	10
48	48	162	28	290	24
51	51	167	28	292	168
55	55	169	16	293	16
58	58	168	21	324	28
63	63	166	10	365	5
74	74	168	31	369	9
75	75	169	31	372	9
83	83	171	7	374	7
85	85	171	7	375	7
86	86	171	7	376	7
87	87	171	7	377	7
88	88	171	7	378	7
91	91	181	30	380	10
92	92	182	30	381	10
93	93	183	30	382	10
94	94	184	30	383	10
95	95	185	30	384	10
96	96	186	30	385	10
97	97	187	30	386	10
98	98	188	30	387	10
99	99	189	30	388	10
109	109	191	14	374	15
109	109	191	14	374	15

74 S

00	7	112	9	175	15
04	7	138	14	244	24
06	7	139	14	373	24
74	6	157	14	374	15

CI, intégrés divers

AD 538 AJP	338	ICI 71390CPL	242
AM 2853 PC	64	ICI 7680 CPA	270
AM 3046	66	ICL 8048	40
CA 3046	8	ICL 8063	93
CA 3089	8	ICL 8069	19
CA 3140	9	ICL 8211	40
CA 3140 E	15	ICM 7038	45
CA 3140 F	11	ICM 7170	185
CA 3140 G	11	ICM 7209	55
CA 3140 H	11	ICM 7217	210
CA 3140 I	11	ICM 7218	112
CA 3140 J	11	ICM 7219	152
CA 3140 K	11	ICM 7255 B	61E
CA 3140 L	11	ICM 7555 B	23
CA 3140 M	11	ICM 7556 B	23
CA 3140 N	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 O	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 P	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 Q	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 R	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 S	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 T	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 U	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 V	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 W	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 X	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 Y	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 Z	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AA	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AB	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AC	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AD	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AE	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AF	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AG	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AH	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AI	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AJ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AK	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AL	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AM	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AN	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AO	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AP	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AQ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AR	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AS	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AT	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AU	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AV	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AW	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AX	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AY	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 AZ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BA	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BB	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BC	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BD	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BE	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BF	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BG	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BH	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BI	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BJ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BK	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BL	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BM	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BN	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BO	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BP	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BQ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BR	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BS	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BT	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BU	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BV	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BW	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BX	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BY	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 BZ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CA	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CB	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CC	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CD	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CE	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CF	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CG	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CH	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CI	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CJ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CK	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CL	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CM	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CN	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CO	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CP	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CQ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CR	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CS	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CT	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CU	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CV	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CW	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CX	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CY	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 CZ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DA	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DB	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DC	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DD	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DE	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DF	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DG	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DH	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DI	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DJ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DK	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DL	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DM	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DN	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DO	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DP	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DQ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DR	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DS	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DT	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DU	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DV	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DW	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DX	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DY	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 DZ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EA	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EB	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EC	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 ED	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EE	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EF	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EG	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EH	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EI	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EJ	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EK	11	ICM 7556 B/PD	23
CA 3140 EL	11	ICM	

MAGNETIC FRANCE vous présente ses ensembles de composants élaborés d'après les schémas de ELEKTOR.

Ces ensembles sont complets avec circuits imprimés et contiennent tous les composants énumérés à la suite de la réalisation.

Possibilité de réalisation des anciens montages non mentionnés dans la liste ci-dessous — Nous consulter.

Tous les composants sont vendus séparément.

M.F. ne peut être tenu responsable du non fonctionnement des réalisations

LIBRAIRIE - Tous les ouvrages édités par Elektor sont disponibles en magasin.

ANCIENS Circuits imprimés Elektor disponibles

Nous consulter

Eprom programmée pour kits Elektor

- | | | | |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 2716 | 120 | 2764 | 200,- |
| 2732 | 180 | 27128 MSX | 250,- |
| 2764 | Horloge étalon 200,- | | |

Autres PROM, nous consulter

IC 10 ou IC 20 = 82S123 42,-

Circuits divers

- | | | | |
|----------------------------|-------|---------------|-------|
| BPW 34 | 21,- | MID 400 | 53,- |
| KV 1238 | 58,- | BAW 62 | 1,- |
| JES 1402 | 35,- | RPY 97 | 115,- |
| KTY 10 | 18,- | STK 077 | 115,- |
| TIL 78 | 8,50 | 2P 1320 | 578,- |
| FTP 100 | 12,- | KP 101A | 269,- |
| MOC 3020 | 16,- | BB 112 | 9,- |
| OPL 100 | 65,- | BB 009 | 13,- |
| BA 280 | 2,50 | OA 95 | 2,- |
| BAT 85 | 2,- | TIL 111 | 9,- |
| MV 1401 | 262,- | BB 405G,OF643 | 4,- |
| OA 91 | 2,- | BYV 27-150 | 4,- |
| BP 103 | 21,- | BYV 28-100 | 6,- |
| BB 405G,OF643 | 5,- | SIOV S07K250 | 7,- |
| Humidistances | 152,- | SIOV S10K25 | 7,- |
| STK 084 | 182,- | SS02 CHK11 | 233,- |
| BB 212 | 18,- | JO 887 JB01 | 91,- |
| PID 11 | 255,- | BYV 79-50 | 17,- |
| BR 10 D | 4,- | BYW 80-200 | 26,- |
| TY 6008 | 15,- | OFWJ 3201 | 99,- |
| Photodiodes SOLEMS (E 114) | 85,- | | |

Alfichers

- | | | | |
|--------------|-------|---------------------------|-------|
| D 100 PK | 13,- | MAN 6650 | 42,- |
| D 350 PK | 16,- | MAN 6680 | 35,- |
| FND 357 | 25,- | MAN 6780 | 15,- |
| FND 508 | 20,- | MAN 8440 | 48,- |
| FND 567 | 22,- | MAN 8940 | 39,- |
| HA 1141R | 18,- | TIL 321 | 18,- |
| HD 1107 | 14,- | TIL 327 | 19,- |
| HD 1131R | 19,- | TIL 362 | 15,- |
| HD 1181G | 21,- | TIL 701 | 18,- |
| HD 1181R | 21,- | TIL 704 | 19,- |
| HD 1181Y | 21,- | TLR 333 | 8,- |
| HP 5082 7611 | 38,- | Led \varnothing 8 rouge | 4,- |
| HP 5082 7414 | 115,- | Led \varnothing 8 vert | 4,- |
| HP 5082 7750 | 23,- | Led \varnothing 8 jaune | 4,- |
| HP 5082 7760 | 23,- | 35 P 5 x 5 Led | 66,- |
| HP 5082 7751 | 26,- | 16207 (2 x 16 car) | 329,- |
| HP 5082 7756 | 22,- | | |
| IND 4743 | 19,- | Cristaux liquides | |
| IND 71 A | 16,- | 3 Digits 1/2 | 86,- |
| LCD 3 | 86,- | 4 Digits 1/2 | 220,- |
| MAN 74 | 25,- | 7 Digits 1/2 | 577,- |
| MANBIA | 37,- | 38D8R02H | 88,- |
| MAN 4610 | 30,- | 16 SY 03 | 187,- |
| MAN 4640 | 38,- | LTD 321 C 01 | 159,- |
| MAN 4740 | 26,- | | |



TRANSFO TORIQUES METALIMPHY
Qualité professionnelle
Primaire : 2 x 110 V

- Tous ces modèles en 2 secondaires
- | | |
|---|--------|
| 15 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 15 - 18 | 195,- |
| 22 VA - Sec - 2 x 8 - 12 - 15 - 18 - 22 | 200,- |
| 33 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 15 - 18 - 22 | 215,- |
| 47 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 15 - 18 - 22 | 230,- |
| 68 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27 | 250,- |
| 100 VA - Sec - 2 x 9 - 12 - 18 - 22 - 27 - 33 | 290,- |
| 150 VA - Sec - 2 x 12 - 18 - 22 - 27 - 33 | 315,- |
| 220 VA - Sec - 2 x 12 - 24 - 30 - 36 | 380,- |
| 330 VA - Sec - 2 x 24 - 33 - 43 | 455,- |
| 470 VA - Sec - 2 x 36 - 43 | 552,- |
| 680 VA - Sec - 2 x 43 - 51 | 720,- |
| 840 VA - Sec - 2 x 28 V | 1050,- |

Matériel "Néocid" pour fabrication des Bobinages HF

Blindage - Mandrins Coupelles - Vis en ferrite

Selofs d'arrêt HF de 0,15 μH à 560 μH
28 valeurs 8,-

Selofs d'arrêt HF de 1mH à 400 mH de 8 à 18,-
17 valeurs svl forme

Bobines TOKO

- | | | | |
|-------------|------|--------------|------|
| KAC 6184A | 13,- | SFE 5,5 MHz | 10,- |
| KACS 4520 | 12,- | SFE 6,5 MHz | 12,- |
| KACS 586 | 10,- | SFE 10,7 MHz | 12,- |
| KACS 3893 A | 15,- | SFD 455 S4 | 37,- |

QUARTZ en MHz

- | | | | |
|------------|------|----------|-------|
| KACS 3334 | 12,- | 0,032768 | 19,- |
| KACS 3335 | 12,- | 01 | 275,- |
| KANAK 3337 | 10,- | 1 | 137,- |
| KENK 4028 | 10,- | 1,8432 | 52,- |
| KXNSK 4172 | 12,- | 2,4576PM | 40,- |
| L 4100 A | 10,- | 2,5 | 58,- |
| L 4101 A | 10,- | 2,580 | 125,- |
| L 4101 A | 13,- | 3 | 75,- |

85 ACS 3001 11,- 3,2768 35,-
113CN2K159 12,- 3,579545 35,-
113CN2K218 14,- 3,6864 35,-
113CN2K241 15,- 4 40,-
113CN2K509 14,- 4,096 62,-
113CN2K781 12,- 4,194304 35,-
7000-147 14,- 4,433619 35,-
A1 15,- 4,4 40,-
A2 12,- 5 40,-

D10N/84414 12,- 5,120 35,-
D10NA/83201 12,- 5,185 35,-
D11N/85303 12,- 6 32,-
E526-1NA100 114 15,- 6,144 35,-
LMCS 4102A 13,- 6,4 32,-

RAN 10A 6845 18,- 6,5538 32,-
RMC 2A 6282 10,- 7,2 155,-
RMC 2A 6283 9,- 8 32,-
RMC 2A 6284 9,- 8,8 108,-
TKACS 34343 15,- 8,85 50,-
TKANS 32896 12,- 8,887 79,-
TKXC 34503 10,- 9,218 54,-
SH 10683 (88 MHz) 36,- 10 32,-
S 18 VHF 9,- 10,240 38,-
719 VXA218YSU 18,- 10,738635 32,-
Tore lentille T25 6 8,- 11 67,-
11,0592 35,-
11,644 67,-

67,- 67,- 32,- 42,-
BFU 455 KS 13,- 13,875 34,-
BL 30 HA 28,- 14 35,-
CDA 450 A 24,- 15 32,-
CDA 5,5MHz 15,- 16 32,-
CFW 455 D 51,- 20,480 110,-
CFW 455 HT 90,- 26,670 32,-
CFW 455HK6 70,- 27,125 32,-
CFW 455HK6 70,- 36 34,-
CFW 455D3P 50,- 40,125 140,-
CFW 455D 5A 50,- 48 M 35,-
CFW 10M7 15,- 50 69,-
CSB 503 B 7,- 57 81,-
NTRK 55 19,- 147,8125 140,-

Filtres céramique MURATA

- | | | | |
|-------------|------|----------|-------|
| BFU 455 KS | 13,- | 13,875 | 34,- |
| BL 30 HA | 28,- | 14 | 35,- |
| CDA 450 A | 24,- | 15 | 32,- |
| CDA 5,5MHz | 15,- | 16 | 32,- |
| CFW 455 D | 51,- | 20,480 | 110,- |
| CFW 455 HT | 90,- | 26,670 | 32,- |
| CFW 455HK6 | 70,- | 27,125 | 32,- |
| CFW 455HK6 | 70,- | 36 | 34,- |
| CFW 455D3P | 50,- | 40,125 | 140,- |
| CFW 455D 5A | 50,- | 48 M | 35,- |
| CFW 10M7 | 15,- | 50 | 69,- |
| CSB 503 B | 7,- | 57 | 81,- |
| NTRK 55 | 19,- | 147,8125 | 140,- |

KITS

ELEKTOR N° 52 82144-1 et 2 Antenne active 240,-

ELEKTOR N° 54 82180 Amplificateur Audio 1 voie 890,-
Alimentation 2 voies 1100,-
En option Transfo : 680 VA 2 x 51

ELEKTOR N° 61/62 83551 Générat. mires N et B 535,-

ELEKTOR N° 66 83113 Ampli signaux vidéo 170,-

ELEKTOR N° 72
EPS 84083 Émetteur : Micro FM 356,-
EPS 84087 Récepteur : Micro FM 372,-

ELEKTOR N° 76
84078 Interface RS232/Centronic 775,-

ELEKTOR N° 77
84106 Mini imprimante 1664,-
Bloc d'imprimante seul MTP401.40B 950,-

ELEKTOR N° 78
EPS 84111 Générateur de fonctions 695,-
(Prix avec coffret et face avant)

ELEKTOR N° 78
EPS 85013-85015 Fréquence-
mètre à μP 2200,-
EPS 85001 Ampli puissance
hybride 430,-

ELEKTOR N° 80
EPS 85006 Etage d'entrée pour
fréquence-mètre 1018,-

Fréquence-mètre à μP complet avec
face avant et coffret métal 3424,-
μP 2732 en français seul 220,-

ELEKTOR N° 81
EPS 85024 PH-mètre 1540,-
Sonde PH-mètre 810,-

ELEKTOR N° 83
EPS 85047-1-2-F Horloge programmable
A 6809 1493,-
EPS 85058 Bus E/S universel 584,-
EPS 85063 Convertisseur A/N pour
bus E/S universel 280,-

ELEKTOR N° 84
EPS 85064 Détecteur de personne
I.R. 670,-

ELEKTOR N° 87
EPS 85073 Interface RS 232 420,-
EPS 85089-1 Centr Alarm Circ Princ 390,-
EPS 85089-2 Centr Alarm Circ. entrée 65,-

ELEKTOR N° 90
85079 Interface E/S 8 Bits 222,-
85067 Subwoofer (sans HP) 530,-

ELEKTOR N° 92
EPS 85130 Extension cartouche
MSX 318,-

ELEKTOR N° 97/98
EPS 86504 Ampli antenne 150,-

ELEKTOR N° 99
EPS 86019 Interface RTTY 535,-
EPS 86090-2 Entrée 2 voies 195,-
EPS 86090-1 Convert. A/N 449,-

PROGRAMMATEUR D'EPROM BÖHM

Kit de base 1780,-
Boîtier 470,-
Jeu de supports 310,-
En ordre de marche 3420,-

Caractéristiques techniques
• Duplicateur-Programmeur comp-
act, alimentation incorporée.
• Copie d'EPROM 2716 à 27256.
• Efface les E - EPROM type 2816
uniquement.
• Programmation sériel RS232 des
EPROM 2716 à 27256.
• Programmation et copie accélérée
"Algorithme de programmation"
ex. 2764 = 30 sec. au lieu de 7 mn.
Nouveau μROM 2000 (1 M Bits)
Monté 5200,-



ELEKTOR N° 100
EPS 86086 AMPLI CASQUE 308,-

RECEPTION TV PAR SATELLITE

EPS 86082 Module 1434,-
HPF 511 398,-
Convert. LNC SATSTAR 650 4280,-
Condo CMS 10 pF 4,-
Condo CMS 1 NF 3,-
Condo CMS 10 NF 52,-
Condo trapézoïdal 1 NF 3,-
Condo transfert 10 pF 4,-
Condo transfert 1 NF 5,-
Antenne parabol. \varnothing 1,50m 5 200,-

ELEKTOR N° 101
EPS 86082-2 Récept. TV satellite 1386,-
EPS 86110 Altimètre 967,-

ELEKTOR N° 102
Multimètre : Résistances 0,1% 19,-
9M Ω 0,1% 32,-

ELEKTOR N° 103
EPS 86082-3 Acc. modul. récep. TV sat 517,-
EPS 86125 Cartouche limer MSX 407,-

ELEKTOR N° 104
EPS 86124-1 Génér. fréq. étalon DCF77 644,-
EPS 86135 Mémoire oscillo 354,-
EPS 87012 Midi star 310,-
47 NF 1 % 32,-
15 NF 1 % 23,-

ELEKTOR N° 105
EPS 86124-2/F Génér. fréq. étalon 1613,-
EPS 87002 Eprogramm. MSX 689,-

ELEKTOR N° 106
EPS 87024 Intercom p/ motards 342,-
EPS 87038 Interface Télécopie 425,-

ELEKTOR N° 107
EPS 86816-1 Ampli 2 x 40W 1621,-

ELEKTOR N° 108
EPS 87099 Multim. num. 3 CH/4 979,-
EPS 87100 Testeur de comp 235,-
EPS 87067 Détecteur IRAPID 11 599,-

ELEKTOR N° 109/110
EPS 87405 Ampli correct 1 CI 185,-
EPS 87419 Wobulateur simple 242,-
EPS 87448 Mesure num. rapport cyclique 191,-
EPS 87468 Volt/Amp num 292,-

ELEKTOR N° 111
EPS 87136 Ramsam 1268,-
EPS 87109 Filtre subtraçif 521,-
EPS 87640 Casque d'écoute S.F.475,-

ELEKTOR N° 112
EPS 87160 Convert. N/A 14 bits 519,-
EPS 87181 Gradateur charges
inductives 297,-
EPS 87104-1 Satelllite affichage 711,-
EPS 87104-2 Affichage 446,-

ELEKTOR N° 113
EPS 87295 SERVITEL 1235,-
EPS 87192 8052 AH Basic scalp 1103,-
EPS 87051 Récepteur OC BLU 988,-
EPS 87142 GENE A SAA 1099 400,-

ELEKTOR N° 114
EPS 87286 Fréquence-mètre
avec face avant 1170,-

EPS 87188 Thermomètre
à photopile 521,-
EPS 87186 Chargeur Cd-Ni 222,-
EPS 87168 Audio LIMITER 216,-
EPS 87505/87520 VU-mètre LCD 524,-

ELEKTOR N° 115
EPS 880005 Prescaler
fréquence-mètre 304,-
EPS 88001 Alim. Découpage 187,-
EPS 86099 Interrupteur de ligne 380,-

11, Pl. de la Nation - 75011 Paris
ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Tél. : 43 79 39 88 TELEX MAGNET 216328 F

CREDIT
Nous consulter

FERME DIMANCHE ET LUNDI PRIX AU 1-12-87 DONNÉS SOUS RÉSERVE

EXPEDITIONS : 20 % à la commande, le solde contre remboursement





CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES

MAGASIN NOUVELLE ADRESSE
90, rue SAINT BONAVENTURE
(Face à la Mairie) Tel.: 41.62.36.70
Vente par Correspondance:
B.P. 435-49304 CHOLET Cedex

SPECIAL H.F Tores "AMIDON"

T37-0	4.00
T37-1	4.50
T37-2	4.50
T37-6	5.00
T50-1	6.90
T50-2	6.90
T50-6	7.50
T68-2	8.00
T80-2	11.00
T200-2	62.00
FT37-43	8.00
FT37-61	8.00
FT50-43	11.00

MAX 232 (Elekt. n° 102)	85.00
V20-8 MHz (Elek n° 108)	99.00
V30-8 MHz	150.00
INS 8250	102.00

Frais de port: 25 F Recommandé-
urgent jusqu'à 1 kg
50 F Contre-remboursement

Catalogue gratuit sur demande...

C.Intégrés PLESSEY	
ML924 DP	47.50
SL1451 DP	129.00
SL1452 DP	104.00
SL440 DP	25.00
SL441 DP	25.00
SL486 DP	37.00
SL565 C	55.00
SL1640 C	85.00
SL6270 DP	23.00
SL6310 DP	21.00
SL6601 CDP	29.00
SL6700 CDP	49.00
SP1648 DP	67.00
SP8505 = SP8630	
SP8629 DP	25.00
SP8630 DG	185.00
SP8658 DP	35.00
SP8660 D	35.00
SP8680 (11C90)	95.00
SP8792	67.00

Consultez nous pour tous renseignements PLESSEY

**Surplus informatique moniteur
Hercule 220 V (sans capot)
400.00 F.**

BOUTIQUE:
2, rue Emilio Castelar
75012 PARIS - Tel.: 43.42.14.34
M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

Nouveaux Kits CCE "Débutants Radio- Amateur"

CGE01-Générateur de signal morse	30.00
CGE02-VFO SEPARATEUR	70.00
CGE03-Mélangeur asymétrique Récepteur à conversion directe	95.00
CGE04-Module BF	59.00
CGE05-Alimentation pour série JR	110.00
CGE07A-Mélangeur symétrique pour Rx	225.00
CGE09-PA C.W. DECA... 2W HF	110.00
CGE096-PA C.W. DECA... 6W HF	235.00
CGE11-Filtre 3 étages pour RX	53.00

PROMO HF

2SC1946 (3-40W 144)	185.00
Hybride Linéaire 435Mhz-17W	680.00
MGF 1302	198.00
SDA 2101	28.00

PACKET RADIO

Composants pour TNC 2	700.00 F
(sauf ci et mémoires)	
MF 10 CCN	56.00 F

CASSETTES DE RANGEMENT.

Dépêchez-vous d'acheter les cassettes
de rangement pour vos numéros
d'Elektor! (à partir du n° 91)
Plus de revues égarées ou détério-
rées, elles sont vraiment très prati-
qu岸 et vous facilitent la consultation
de vos collections.



Heureusement, j'ai réussi à sauver ma cassette
Elektor!

Elles se trouvent en vente chez certains revendeurs de composants électroniques. Il est également possible de les recevoir par courrier directement chez vous et dans les plus brefs délais; pour cela, faites parvenir le bon de commande en joignant votre règlement. (+ 25 F frais de port) à:

**ELEKTOR -BP 53
59270 BAILLEUL prix: 43FF. (+ port)**

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE EN ENCART. MERCI.

74 TTL LS CI LINEAIRES MEM. MICROPR. PROMOTIONS JANVIER

Table listing various TTL LS components with columns for part number, price, and quantity.

Table listing CI LINEAIRES components with columns for part number, price, and quantity.

Table listing MEM. MICROPR. components with columns for part number, price, and quantity.

PROMOTIONS JANVIER table listing promotional offers for various electronic components.

Table listing CI LINEAIRES components (continued) with columns for part number, price, and quantity.

Table listing MEM. MICROPR. components (continued) with columns for part number, price, and quantity.

Table listing INT. DIL. SIEM. components with columns for part number, price, and quantity.

CONNECTEURS REGULATEURS table listing connectors and regulators with columns for part number, price, and quantity.

OFFRE SPECIALE SUPPORTS TULIPE

Table listing Tulipe supports with columns for part number, price, and quantity.

Table listing Divers components with columns for part number, price, and quantity.

SPECIALISTE DE LA VENTE AUX PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS

Text describing the company's specialization in selling to professionals and industry.

SUPPORTS DOUBLE LYRE

Table listing Double Lyre supports with columns for part number, price, and quantity.

QUARTZ

Table listing Quartz components with columns for part number, price, and quantity.

Text providing contact information and terms of sale for the company.

PUBLITRONIC

Un certain nombre de schémas parus dans le mensuel ELEKTOR sont reproduits en circuits imprimés, gravés et percés, de qualité supérieure. PUBLITRONIC diffuse ces circuits, ainsi que des faces-avant (film plastique) et des cassettes de logiciel.

Sont indiqués ci-après, les références et prix des disponibilités, classées par ordre de parution dans ELEKTOR. Les prix sont donnés en francs français TVA incluse, et sont valables au moment de cette parution.

Ajoutez le forfait de port de 25FF par commande. La fabrication de certains circuits imprimés a été définitivement suspendue mais il en reste une quantité limitée. Ces références sont signalées d'un * il est conseillé de nous contacter avant de passer commande.

PUBLITRONIC ne fournit pas de composants électroniques. Il appartient au client de s'assurer auparavant de la disponibilité de tous les composants nécessaires notamment quand il s'agit de références anciennes.

F33: MARS 1981		
voltmètre digital 2 1/2 chiffres		
circuit d'affichage	B1105-1	60,-
F34: AVRIL 1981		
vocodteur: détecteur de sons voisés/dévoisés:		
carte détecteur	81027-1	51,-
carte commutation	81027-2	60,40
F36: JUIN 1981		
carte d'interface pour le Junior Computer:		
carte d'alimentation	81033-2	21,60
carte de connexion	81033-3	19,40
F41: NOVEMBRE 1981		
FMN + VMN (fréquence + voltmètre)	81156	64,-
F42: DECEMBRE 1981		
high boost	82029	28,40
F43: JANVIER 1982		
arpeggio gong	82046	24,20
F44: FEVRIER 1982		
hétérophote	82038	24,20
F46: AVRIL 1982		
carte 16K RAM dynamique	82017	119,80
ampli 100 W	82089-1	38,80
F49/50: CIRCUITS DE VACANCES 1982		
5 V: fusine	82570	33,60
F51: SEPTEMBRE 1982		
photo-génie:		
processeur	81170-1	61,-
clavier	82141-1	56,20
logique/clavier	82141-2	29,40
affichage	82141-3	33,60
indicateur de rotation de phases	82577	40,40
* le circuit imprimé du clavier est recouvert d'un film de filtrage inactinique rouge		
F52: OCTOBRE 1982		
photo-génie:		
photomètre	82142-1	25,80
temporisateur	82142-3	29,40
convertisseur de bande pour le récepteur BLU:		
bandes < 14 MHz	82161-1	31,-
bandes > 14 MHz	82161-2	34,60
F53: NOVEMBRE 1982		
éclairage pour modèles réduits ferroviaires	82157	61,-
interface pour disquettes	82159	113,20
F54: DECEMBRE 1982		
alimentation de laboratoire	82178	85,80
lucipèze	82179	44,20
crescendo: amplificateur audio 2 x 140 W	82180	69,40
F55: JANVIER 1983		
3 A pour O.P.	83002	27,80
mili-ohmmètre	83006	29,-
crescendo:		
temporisation de mise en fonction et protection CC	83008	45,20
F56: FEVRIER 1983		
Prélude:		
amplificateur pour casque	83022-7	62,-
platine de connexion	83022-9	92,40
F57: MARS 1983		
carte mémoire universelle	83014	110,20
Prélude:		
visualisation tricolore	83022-10	32,-
récepteur BLU bande "châtaigner"	83024	64,50
lumière à cristaux liquides	83037	31,-
F58: AVRIL 1983		
Prélude:		
préamplificateur MC	83022-2	57,20
préamplificateur MD	83022-3	70,40
Interlude:		
module de commande	83022-4	53,-
F59: MAI 1983		
Maestro:		
télécommande:		
émetteur + affichage	83051-1	32,60
convertisseur pour le morse	83054	41,-
F60: JUIN 1983		
Audioscope spectral:		
commande	83071-2	48,80
affichage	83071-3	56,20
F61/62: CIRCUITS DE VACANCES 1983		
res-thermomètre	83410	42,60
chenillard à effet de flash micromat	83503	28,80
83515	34,60	
convertisseur N/A sans prétention	83558	29,40
radiothermomètre	83563	24,60
F63: SEPTEMBRE 1983		
carte VDU	83082	118,60 *
baladin 7000	83087	32,-
F64: OCTOBRE 1983		
thermostat extérieur pour chauffage central	83093	54,60
interface Basiccode 2 pour le Junior Computer	83101	23,20
anémomètre:		
carte de mesure	83103-2	23,20
remise en forme de signaux FSK	83106	43,-
F65: NOVEMBRE 1983		
métronomie à 2 sons:		
circuit principal	83107-1	43,60
alimentation + ampli	83107-2	24,60
carte CPU		
circuit superposable	83108-2	68,20

F66: DECEMBRE 1983		
omnibus	83102	127,-
alimentation symétrique réglable	83121	57,80
F67: JANVIER 1984		
simulateur de stéréo DNL	83133-3	44,20
84001	80,40	
rose des vents	84005-2	53,-
F68: FEVRIER 1984		
tachymètre pour véhicule diesel	84009	24,20
capacimètre:		
circuit principal	84012-1	63,-
circuit d'affichage	84012-2	36,80
F69: MARS 1984		
interface de puissance à triacs	84019	72,40
analyseur audio 1/3 octave:		
circuit des filtres	84024-1	63,50
circuit d'entrée + alimentation	84024-2	51,40
F70: AVRIL 1984		
analyseur audio 1/3 octave:		
circuit de base	84024-4	259,40
générateur d'impulsions:		
circuit des potentiomètres	84037-1	76,60
circuit des commutateurs	84037-2	91,80
F71: MAI 1984		
analyseur audio 1/3 octave:		
générateur de bruit rose super affichage vidéo	84024-5	54,50
84024-6	90,50	
mini-crescendo	84041	74,-
alimentation à découpage	84049	45,50
F72: JUIN 1984		
fanal de secours à éclats portatif	84048	39,40
interface pour imprimante à marguerite (Smith Corona)	84055	81,80
sonar		
circuit d'affichage	81105-1	60,-
micro FM:		
émetteur	84063	46,40
récepteur	83087	32,-
F73/74: CIRCUITS DE VACANCES 1984		
ange-gardien d'alimentation de μ-ordinateur	84408	29,60
convoyeur pour bande AIR	84438	44,80
sonnette de porte mélodieuse	84457	36,40
fréquences:		
circuit principal	84462	65,80
alimentation pour μ-ordinateur	84477	71,40
F75: SEPTEMBRE 1984		
filtre électronique harpagon, l'économiseur d'ampoules:		
version 1	84073	30,80
version 2	84083	28,60
tachymètre numérique:		
circuit de mesure	84079-1	40,60
circuit d'affichage	84079-2	55,-
flashmètre	84081	52,-
F76: OCTOBRE 1984		
peaufineur d'impulsions pour ZX81	84075	53,80
convoyeur	84078	79,20
parallèle à série	84084	48,40
inverseur vidéo		
F78: DECEMBRE 1984		
temporisateur pour chargeur d'accum NICad	84107	32,80
84111	97,60	
générateur de fonctions		
interface pour fondu-enchâiné programmable:		
circuit principal	84115-1	135,60
circuit de commande	84115-2	83,20
F79: JANVIER 1985		
modulateur TV UHF/VHF	85002	29,80
fréquences:		
circuit principal	85013	138,80
85014	62,80	
circuit de l'oscillateur	85015	29,80
F80: FEVRIER 1985		
RLC-mètre	84102	85,60
étage d'entrée pour le		
fréquences:		
85006	55,60	
85007	41,40	
EPRM gigogne		
préamplificateur pour microphone	85009	34,-
F81: MARS 1985		
interruption crépusculaire	85021	33,60
pH-mètre	85024	58,-
chenillard de science-fiction	85025	47,60
F82: AVRIL 1985		
horloge en temps réel pour μ-ordinateur	84094	80,20
coucou	85016	56,60
hélioradio	85042	35,80
compte-tours/couplemètre	85043	73,40
10 A à l'arraché	85044	81,20
F83: MAI 1985		
l'incroyable clypeus:		
circuit principal	85047-1	85,20
85047-2	85,60	
monteur automobile	85054	52,60
bus d'E/S universel	85058	121,40
interface de conversion A/N & N/A	85063	49,-

F84: JUIN 1985		
générateur de salves	85057	34,80
détecteur de personne à I.R.	85064	88,-
85065	33,60	
préamplificateur avec silencieux:		
alimentation symétrique	85450-1	36,40
alimentation asymétrique	85450-2	35,20
F85/86: CIRCUITS DE VACANCES 1985		
Afficheurs géants:		
7 segments (8)	85413-1	148,60
2 segments (11)	85413-2	58,60
2 points (1)	85413-3	44,20
testeur audio	85423	42,80
ampli pour casque Hi-Fi	85431	40,-
chargeur d'accum pour modèle réduit	85446	33,-
sonde pour μP	85447	30,-
table de mixage disco	85463	142,-
inhibez les NMI (dévoitmeur 6502)	85466	34,40
vu-mètre disco:		
circuit de commande	85470-1	48,60
85470-2	78,40	
gradateur double	85480	33,-
feux d'aiguillages	85493	44,-
F87: SEPTEMBRE 1985		
interface RS-232	85073	47,20
relais ST	85081	25,80
central d'alarme:		
circuit principal	85089-1	99,-
85089-2	29,40	
circuit des entrées		
générateur de fréquence étalon	85092	47,80
F88: OCTOBRE 1985		
platine d'expérimentation "spéciale HF"	85000	21,60
carte graphique:		
carte principale	85080-1	183,-
85083	116,60	
anémomètre de poing		
idéalisateur d'occu. CdNi:		
circuit principal	85096	45,-
circuit d'affichage (voir n° F33 mars 1981)		
illuminateur		
circuit de base	85097-1	73,60
85097-2	76,40	
module de commande		
F89: NOVEMBRE 1985		
flapper:		
circuit de visualisation	85090-1	77,80
85090-2	55,80	
circuit de commande		
F90: DECEMBRE 1985		
caisson de graves actif	85067	100,80
interface cybernétique	85079	49,60
carte graphique:		
carte d'extension mémoire jumbo, l'horloge géante:		
circuit principal	85080-2	142,-
85100	141,-	
afficheur 7 segments	85413-1	148,60
afficheur deux points (1)	85413-3	44,20
circuit universel de protection pour enceinte active	85120	121,60
F91: JANVIER 1986		
buffer multi-fonctions:		
circuit principal	85114-1	141,-
85114-2	80,40	
circuit d'affichage	85128	45,60
allumage transistorisé	86001	144,80
alarme DX		
filtrim:auto:		
circuit principal	86005-1	55,60
86005-2	32,-	
clavier		
F92: FEVRIER 1986		
mini-émetteur de mesure (voir octobre 1985)	85000	21,60
MSX (2):		
extension cartouche	85130	57,90
doublage de tension	86002	69,40
mégaphone	86004	39,80
télé-baby-sitter	86007	58,00
F93: MARS 1986		
MSX 3: carte		
multiconnecteur	86003	217,80
enceintes satellites	86016	37,70
double alimentation de laboratoire		
circuit principal	86018-1	81,60
86018-2	48,75	
sonde thermométrique pour MMN	86022	12,60
F94: AVRIL 1986		
console de mixage portable:		
module Mic/Line	86012-1	63,30
86012-2A	64,20	
86012-2B	43,-	
86012-4	71,90	
86026	26,30	
accélérateur d'Electron μ-chronographe pour C64, MSX et C6	86017	46,20
interface C64/C128	86035	42,30
F95: MAI 1986		
console de mixage portable:		
module de sortie n° 1	86012-3A	63,50
86012-3B	56,60	
balaise:		
circuit principal	86031	218,20
86033	59,30	
86039	69,60	
86041	80,-	
impédancemètre pour H.P.		

F96: JUIN 1986		
table de mixage portable:		
module de sortie n°2	86012-5	71,40
86042	44,10	
86051	63,50	
capacimètre de poche		
86051	63,50	
amplificateur pour guitare		
Argus, mini-détecteur de métaux	86069	36,30
F97/98: HORS-GABARIT 1986		
commande de moteur pas à pas	86451	59,10
86454	36,40	
86452	23,-	
dé version CMS (+ RAM gigogne)		
86461	58,50	
compte-tours haute résolution		
convertisseur true RMS → CC	86462	20,40
86490	24,20	
chasse-maillable		
amplificateur d'antenne	86504	35,-
Note: en raison de leurs très faibles dimensions, les platines double-faces à trous métallisés 86452 et 86454 ne constituent qu'un seul circuit imprimé qu'il faudra couper en deux avant utilisation.		
F99: SEPTEMBRE 1986		
interface RTTY	86019	90,90
86068	43,10	

PUBLITRONIC

Commandez aussi par Minitel
3615 + Elektor, mot-clé: TRON

LES DERNIERS 6 MOIS

F109/110: HORS-GABARIT 1987		
amplificateur-correcteur mono-puce	87405	39,30
wobulateur simple mais fonctionnel	87419	38,25
oscillateur à pont de Wien	87441	18,30
mesure numérique du rapport cyclique	87448	49,95
voltmètre/ampèremètre numérique	87468	55,20
"the headphone amp"	87512	76,20
récepteur DCF77 rustique	87513	76,60
machine à sous	87653	71,20

F111: SEPTEMBRE 1987		
baladeur FM stéréo à la carte	87023	27,15
filtre soustractif actif	87109	128,60
RAMSAS, le simulateur d'EPROM universel	87136	149,20
casque d'écoute S.F.	87640	52,35

F112: OCTOBRE 1987		
radio-commande numérique	87098	37,60
satellite d'affichage:		
circuit principal	87104-1	91, -
circuit d'affichage	87104-2	90,40
convertisseur N/A à 14 bits	87160	77,60
gradateur pour charges inductives	87181	52,20
pseudo-(P)ROM	87500	37,60

F113: NOVEMBRE 1987		
interrupteur de ligne électrique	86099	57,15
récepteur ondes courtes BLU	87051	125,80
générateur de sons à SAA1099	87142	61,80
détecteur de fluide	87149	60,60
8052AH-BASIC (V1.1): SCALP	87192	174,60
SERVITEL mémoire pour minitel*	87295	650, -
* ce paquet comprend le circuit imprimé, le processeur et la	27256	programmés

F114: DECEMBRE 1987		
limiteur stéréo	87168	61,40
chargeur Cd-Ni ultra-rapide	87186	62,20
thermomètre à photopile	87188	58, -
fréquence-mètre à 5 fonctions	87286	107,40
afficheur logarithmique		
circuit de l'afficheur	87505	57, -
circuit de l'amplificateur	87520	58, -

NOUVEAU

F115: JANVIER 1988		
interrupteur de ligne électronique	86099	57,15
table traçante	87167	98,40
alimentation à découpage réglable	880001	43,40
étage prédiviseur pour le fréquencemètre à 5 fonctions	880005	80, -

EPS FACES AVANT

en matériau préimprimé autocollant

alimentation de laboratoire	82178-F	28,40
Prélude	83022-F	• 54, -
Maestro	83051-1F	• 58,20
capacimètre	84012-F	61,40
analyseur audio 1/3 octave	84024-F	88,60
modem	84031-F	54, -
générateur d'impulsions	84037-F	• 52,50
fréquence-mètre à µP	84097-F	126, -
générateur de fonctions	84111-F	59,80
l'incroyable clepsyde	85047-F	• 178,60
wobulateur audio	85103-F	• 61,60
double alimentation de laboratoire	86018-F	55,50
console de mixage portative:		
module Mic/Line	86012-1F	33,90
canaux d'entrée stéréo	86012-2F	38,00
module de sortie n° 1	86012-3F	60,30
alimentation	86012-4F	61,40
module de sortie n° 2	86012-5F	57,60
module de finition	86012-6F	41,40
Polyphème	86033-F	19,80
impédancemètre pour H.P.	86041-F	• 42,30
module de réception TV par satellite	86082-F	41,50
millivoltmètre efficace vrai	86120-F	• 76,20
"the preamp":		
face avant	86111-F	67,20
face arrière	86111-F2	53,10
préamplificateur à tubes:		
face arrière	86111-F2	53,10
horloge-étalon: l'affichage	86124-F	188,10
compte-tours haute-résolution	86461-F	54,60
sinus numérique	87001-F	• 65,40
multimètre numérique à 3 chiffres 3/4	87099-F	23,85
fréquence-mètre à 5 fonctions	87286-F	91,40

UNE OREILLE PARTOUT!...

GARANTI 1 AN

PORTEE 5 KM!

MICRO-ESPION TX 2007

225F PRIX SPECIAL

BON A DECOUPER CI-DESSOUS



Un modèle de micro-émetteur étonnant par sa puissance. Performances améliorables (voir mode d'emploi en français).

NON HOMOLOGUE P.T.T

- **SIMPLE** : réception sur tout poste radio FM, auto-radio, chaîne Hi-Fi, etc. Il suffit de déplacer la fréquence pour trouver une zone libre sur votre radio actuelle en FM.
- **DISCRET** : sans fil, sans branchement, sans antenne extérieure, vous le mettez où vous voulez.
- **PRATIQUE** : petit et léger, fonctionne avec une pile courante de 9 volts jusqu'à 250 h en continu (livré sans pile).
- **UTILE ET EFFICACE** : pour surveiller enfants, commerces, garages, personnes malveillantes, ennemis, malhonnêtes, etc.

Pour les bricoleurs, une vraie radio libre très facilement

Essayez cet appareil (meilleur rapport qualité-prix de cette gamme !). Plus de 30.000 exemplaires vendus à ce jour ! Fourni aux professionnels, détectives, gardiennages, etc.

SCANNER'S®
MARSILION MARSEILLE

Bon à renvoyer à : SCANNER'S - B.P. 26 - 13351 MARSEILLE CEDEX 5
TEL. 91.92.39.39 + - TELEX : 402.440 F PRAGMA.

Veuillez m'adresser la commande ci-dessous (préciser quantité) :

Livraison rapide et discrète en recommandé sous 48 h

MICRO-EMETTEUR TX 2007 au prix unitaire de 225 F + 15 F de port en recommandé, soit 240 F.

Ci-joint mon règlement par

C.C.P. Chèque bancaire Mandat-lettre

Envoyez-moi contre remboursement (+ 25 F à régler au lecteur)

Nom

Adresse

Code postal [] [] [] [] Ville

BC ...	TIP 131	58.-	4075	11.-	74 LS 258	20.-	74 HC 163	20.-	4416-15	124.-	ZN 428-8	368.-	1.0000 M	259.-
BC 107	TIP 136	58.-	4078	11.-	74 LS 259	20.-	74 HC 164	20.-	4464-12	274.-	ZN 429-8	148.-	1.8432 M	129.-
BC 108	TIP 142	40.-	4081	10.-	74 LS 260	11.-	74 HC 165	30.-	6116LP15	88.-	SAB 0529	183.-	2.4576 M	168.-
BC 109	TIP 146	99.-	4093	17.-	74 LS 266	15.-	74 HC 166	30.-	6264LP15	149.-			3.2768 M	69.-
BC 140	BU		4511	28.-	74 LS 273	28.-	74 HC 174	18.-	2114	79.-	555	555	3.5795 M	69.-
BC 141	BU 108	110.-	4512	23.-	74 LS 279	19.-	74 HC 175	18.-	2K X 8 CMOS		555	555	3.6864 M	69.-
BC 160	BU 126	69.-			74 LS 283	23.-	74 HC 240	25.-	5517	99.-	555 CMOS		4.4336 M	59.-
BC 177	BU 208 A	115.-	4514	66.-	74 LS 322	90.-	74 HC 241	25.-	BK X 8 CMOS		TL 061	32.-	4.9152 M	59.-
BC 178	BU 211 A	139.-	4515	66.-	74 LS 323	82.-	74 HC 245	35.-	5565	168.-	TL 062	35.-	5.0688 M	59.-
BC 179	LED 5 MM.		4518	24.-	74 LS 325	28.-	74 HC 257	20.-	32K X 8 CMOS	494.-	TL 064	64.-	6.0000 M	59.-
BC 327	ROUGE	5.-	4520	28.-	74 LS 366	18.-	74 HC 259	20.-	N-CAD 3,6 V	228.-	TL 071	30.-	6.1440 M	59.-
BC 337	VERTE	6.-	4528	32.-	74 LS 367	18.-	74 HC 258	30.-	N-CAD 4 8 V	450.-	TL 072	30.-	8.0000 M	59.-
BC 516	JAUNE	6.-	4532	32.-	74 LS 368	18.-	74 HC 266	15.-	2716	229.-	TL 074	30.-	10.000 M	59.-
BC 517	LED 3 MM.		4538	32.-	74 LS 373	26.-	74 HC 273	25.-	2732	249.-	TL 081	28.-	12.000 M	59.-
BC 546	ROUGE	5.-	4543	32.-	74 LS 374	26.-	74 HC 373	25.-	2764	179.-	TL 082	30.-	14.318 M	59.-
BC 547	VERTE	6.-	4553	95.-	74 LS 377	29.-	74 HC 374	25.-	27C64	198.-	TL 084	30.-	15.000 M	59.-
BC 548	JAUNE	6.-	4584	19.-	74 LS 379	33.-	74 HC 393	20.-	2764 25	179.-	TLC 271	35.-	16.000 M	
BC 549	LED 2 COULEURS				74 LS 390	22.-	74 HC 541	30.-	27128	198.-	TLC 272	59.-	18.000 M	
BC 550		21.-			74 LS 393	22.-	74 HC 573	43.-	27256	259.-			CONNECTEURS	
BC 556	LED FLASH	24.-			74 LS 540	35.-	74 HC 574	43.-	27C512	549.-			SUB D	
BC 557	LED I.R.	20.-			74 LS 541	35.-	74 HC 688	69.-	27512	720.-	TL 494	83.-	9 P M & F	24.-
BC 558	BPW 34	60.-			74 LS 624	66.-			PALS ET PROMS		TL 497	75.-	15P M & F	29.-
BC 559	CNY 37	80.-			74 LS 629	62.-			10 H 8	149.-	78 S 40	139.-	25P M & F	27.-
BC 560	CNY 70	80.-							10 L 8	149.-			SUB-D POUR CABLE	
BC 635	CNY 70	80.-			74 LS 640	38.-			12 H 6	149.-	SL 440	38.-	PLAT	
BC 636	TIL 111	25.-			74 LS 645	38.-			12 L 10	259.-	SL 480	303.-	9 P M & F	104.-
BC 637	MOC 3041	75.-			74 LS 670	42.-			12 L 6	149.-	SL 486	209.-	25P M & F	134.-
BC 638	DIAC	11.-			74 LS 688	85.-			14 H 4	149.-	ML 920	599.-	CAPOTS SUB-D	
BC 639		11.-			74 LS 783	869.-			14 L 4	149.-			AVEC VER-	
BC 640		11.-			74 C 922	263.-			16 C 1	149.-	LF 353	30.-	ROUILLEGE	
					HCT				12 H 2	149.-	LF 356	38.-	9 P	48.-
BS	BMC1500R	14.-			74 HCT 00	13.-			16 L 8	159.-	LF 357	55.-	15P	54.-
BS 107	BBOC1500	20.-			74 HCT 02	11.-			16 R 4	159.-			25P	64.-
BS 170	BBOC3700	40.-			74 HCT 04	13.-			16 R 6	159.-	LM 311	24.-	PRODUITS	
BF 250	BBOC5000	53.-			74 HCT 08	11.-			16 R 8	159.-	LM 324	24.-	INFORMATIQUES	
BN 10 LP	BBO 10 AMP	89.-			74 HCT 10	13.-			20 L 2	259.-	LM 335 Z	49.-	4.77 / 10 MHz	
	BBO 25 AMP	109.-			74 HCT 14	21.-			20 L 10	299.-	LM 358	16.-	640 K TURBO	
	B25OC1500R	18.-			74 HCT 16	11.-			20 L 2	259.-	LM 386	54.-	AVEC CARTE	
					74 HCT 20	13.-			20 R 4	299.-	LM 393	28.-	MULTI I/O	
BD 135	REGULATEURS DE				74 HCT 27	13.-	CPU & I/O		20 X 10	299.-	LM 723	20.-	CARTE COULEURS	
BD 136	TENSION				74 HCT 32	15.-	6802	149.-	20 X 4	299.-	LM 741	11.-	CLAVIER AZERTY,	
BD 137	7805 - 7806				74 HCT 37	10.-	6803	329.-	20 X 8	299.-			2 DRIVES +	
BD 138	7808 - 7812				74 HCT 42	29.-	6809	299.-	24 SA 10	139.-	LM 1458	30.-	MONITEUR	
BD 139	7815 - 7818				74 HCT 47	33.-	6810	119.-	28 LS 22	245.-	LM 3900	48.-	39990.	
BD 140	7824	18.-			74 HCT 51	30.-	6821	69.-	DIVERS		LM 3911	113.-	CARTES	
BD 235	78 T 05	62.-			74 HCT 57	33.-	6840	149.-	WD 1771	550.-	LM 3914	164.-	TURBO MAIN	
BD 236	78 T 12	62.-			74 HCT 66	57.-	6845	244.-	WD 1772		LM 3915	198.-	BOARD 640K	
BD 237	78 T 15	62.-			74 HCT 74	15.-	6850	74.-	(= WD 1770)	829.-	TDA 1024	99.-	4.77/10MHz 7990.	
BD 238	LM309 X	99.-			74 HCT 174	25.-	6502	209.-	FD 1791	550.-	SAA 1027	199.-	M B 80286 27990.-	
BD 244	LM317 T	33.-			74 HCT 175	32.-	6502 CMOS	399.-	FD 1793	550.-	SAB 0660	171.-	HERCULES COMP.	
BD 245	LM317 K	119.-			74 HCT 195	37.-	6522 CMOS	409.-	FD 1795	550.-			CARD 2674.-	
BD 246	LM323 K	149.-			74 HCT 238	45.-	6532 CMOS	479.-	FD 1797	550.-	UAA 170	121.-	C.G.A. CARD 2349.-	
BD 249	LM337 T	32.-			74 HCT 241	39.-	6551 CMOS	278.-	WD 2791	866.-	UAA 170 L	121.-	GENOA CARD	
BD 250	LM338 K	32.-			74 HCT 242	51.-	Z80 CPU 4 M	119.-	WD 2793	866.-	ADC 0808	219.-	13950.	
BD 250	LM338 K	32.-			74 HCT 243	51.-	Z80 CPU 6 M	234.-	WD 2795	866.-	ADC 0809	169.-	576 K RAM CARD	
BD 434	LM338 K	32.-			74 HCT 244	35.-	Z80 CMOS		WD 2797	866.-	ADC 0804	258.-	2990.	
BD 435	LM350 T	99.-			74 HCT 245	51.-	CPU 4 M	199.-	MAX 232	355.-			MULTI I/O CARD	
BD 437	L 200	55.-			74 HCT 251	34.-	Z80 PIO 4 M	109.-	ICL 7660	155.-	LS 7220	345.-	SERIAL	
BD 437	L 296	425.-			74 HCT 252	32.-	Z80 CTC 4 M	134.-	7910	750.-	TTY 10	59.-	-PARALLEL	
BD 440	78 L 05	18.-			74 HCT 253	32.-	Z80 SIO 4 M	186.-	UPD 7220	1150.-			-GAME	
BD 441	78 L 12	18.-			74 HCT 257	43.-	68705 P 3	695.-	MM 58167	595.-	NE 565	66.-	-DISK	
BD 442	79 L 05	20.-			74 HCT 259	43.-	68705 U 3	1290.-	MC 146818	249.-	NE 567	54.-	-CLOCK	
BD 442	79 L 12	20.-			74 HCT 280	51.-	68705 R 3	1350.-	MC 146818	249.-	NE 5532	59.-	FLOPPY CARD	
BD 679	79 L 12	20.-			74 HCT 363	42.-	68701	1790.-	8250	394.-	NE 5534	99.-		
BD 680		23.-			74 HCT 377	49.-	8031	294.-	UPD 765	339.-			DISK DRIVES:	
	7905 - 7906				74 HCT 393	35.-	80 C 39	138.-	XR 2206	259.-	IC SUPPORTS		360 K	4250.-
	7908 - 7912				74 HCT 534	69.-	82 C 43	159.-	XR 2240	115.-	NORMAUX		1,2 M	5990.-
	7915 - 7918				74 HCT 688	73.-	8749H	629.-	XR 4136	58.-	AY 3 1015	295.-	3,5" IN 5,25"	
BF ...	7924	18.-			HC		8755	619.-	XR 4151		AY 3 8910	339.-	BACK REACK FOR	
BF 200	ULN 2003	15.-			74 HC 00	11.-	8087-2	8799.-			MC 3242	500.-	PC 360/720 K	
BF 256	ULN 2004	27.-			74 HC 02	11.-	8088	399.-			MC 3470	629.-	6450.	
BF 324	MC 1488	20.-			74 HC 04	11.-	8085-2	129.-			MC 3486	62.-	EPROM PGR 2716 A	
BF 469	MC 1489	20.-			74 CH 08	11.-	8155-2	169.-			MC 3487	62.-	27512 POUR 4	
BF 470		20.-			74 HC 10	11.-	8237-5	379.-			MC 4044	339.-	EPROMS 8990.	
BF 454	IC CMOS				74 HC 11	13.-	8251 A	119.-					SERIAL CARD	
BF 900	4000	10.-			74 HC 13	15.-	8253-2	119.-					1495.-	
BF 960	4001	10.-			74 HC 15	13.-	8259-2	119.-					1495.-	
	4002	10.-			74 HC 18	14.-	8284	199.-					1495.-	
BFR 90	4011	9.-			74 HC 20	11.-	8288	429.-					1495.-	
BFR 91	4012	10.-			74 HC 24	15.-	8088 CMOS						1495.-	
BFR 96 S	4013	12.-			74 HC 28	17.-	(V 20) 8 MHZ	399.-					1495.-	
BFR 90	4015	24.-			74 HC 30	13.-	V 20 - 10 MHZ						1495.-	
BFR 96 S	4016	14.-			74 HC 32	11.-	V 30 - 8 MHZ	650.-					1495.-	
BFR 90	4017	20.-			74 HC 34	15.-	68000	1100.-					1495.-	
BFR 96 S	4020	24.-			74 HC 37	17.-	68681	595.-					1495.-	
BFR 90	4023	11.-			74 HC 40	15.-	68230	445.-					1495.-	
BFR 96 S	4024													

interrupteur secteur télécommandé par la charge

supprimez les champs électriques dans votre environnement!

L'interrupteur secteur présenté ici a été conçu à l'origine pour les personnes désireuses d'améliorer leur environnement en supprimant le rayonnement des lignes électriques, mais on peut l'utiliser ailleurs que dans une chambre à coucher...

On ne sait pas au juste quelle est l'influence du réseau électrique alternatif sur l'organisme humain. La présence de champs électriques est incontestée, mais tout le monde n'est pas d'accord sur leur degré de nocivité? Le courant continu serait-il plus "biologique" que le courant alternatif? Au labo d'Elektor, comme partout ailleurs, les avis sont partagés, mais nous avons décidé de fournir à nos lecteurs sensibles à ce type de problèmes, un montage qui leur permette d'améliorer leurs conditions de vie. Au-delà du problème biologique, ce montage peut également résoudre d'autres types de problèmes provoqués par le rayonnement du réseau électrique alternatif.

L'appareil se présente sous la forme d'un interrupteur qui coupe une ligne électrique lorsqu'aucune charge n'est reliée à cette ligne, ou lorsque les charges qui y sont reliées ne sont pas en service. Le dispositif de remise en service est entièrement automatique: dès qu'une charge est connectée, la ligne est remise en service immédiatement.

Le circuit de la figure 1 n'est peut-être pas des plus simples, ce qui n'est pas étonnant lorsque l'on considère la diversité des tâches qui lui incombent. En temps normal, si l'on peut dire, lorsque la ligne électrique alimente une charge, il circule un courant sur cette ligne ($P = \text{phase}$). En l'absence de charge, ou lorsque le courant est inférieur à 15 à 20 mA, la ligne électrique doit être coupée au terme d'un bref délai de temporisation. Pour détecter la mise en service d'une charge, on envoie un courant continu sur la ligne de phase: si la valeur de ce courant

atteint 25 mA environ, la tension alternative est remise sur la ligne. Examinons le schéma de plus près, et imaginons que la ligne est coupée en ce moment, comme l'indique la position du relais Rel sur le schéma. A la sortie de l'interrupteur de ligne électrique on relève une tension continue de 5 V entre la phase et le neutre de la ligne électrique interrompue. Une charge connectée à cette ligne forme avec R16 un diviseur de tension. Lorsque la charge est mise en service, (lampe de chevet par exemple), un courant circule à travers R16, ce qui donne naissance à une chute de tension de 0,55 V pour 25 mA. Cette tension est comparée par A2 à la tension de référence obtenue à l'aide du diviseur R17/R18 (0,5 V). Le dépassement de seuil se traduit par le passage au

niveau haut de la sortie de A2: le relais Rel est excité à travers D9 et T3/T4. La ligne électrique est à nouveau reliée au reste du réseau et la charge connectée est mise en service pour de bon. Le courant de charge circule à travers le fusible F2, le relais Rel et à travers le palpeur de courant Tr1. L'enroulement secondaire de ce transformateur est chargé par une résistance de 100 Ω et deux diodes de protection en anti-parallèle. La tension au secondaire est amplifiée par IC1, puis redressée par D3. Le réglage du gain de P1 sera fait de telle sorte que l'interrupteur coupe la ligne électrique une fois que le courant alternatif est tombé sous 15 ou 20 mA. La tension redressée est lissée par C2 et comparée par A1 à la tension de référence fixée par R5 et R6 (environ

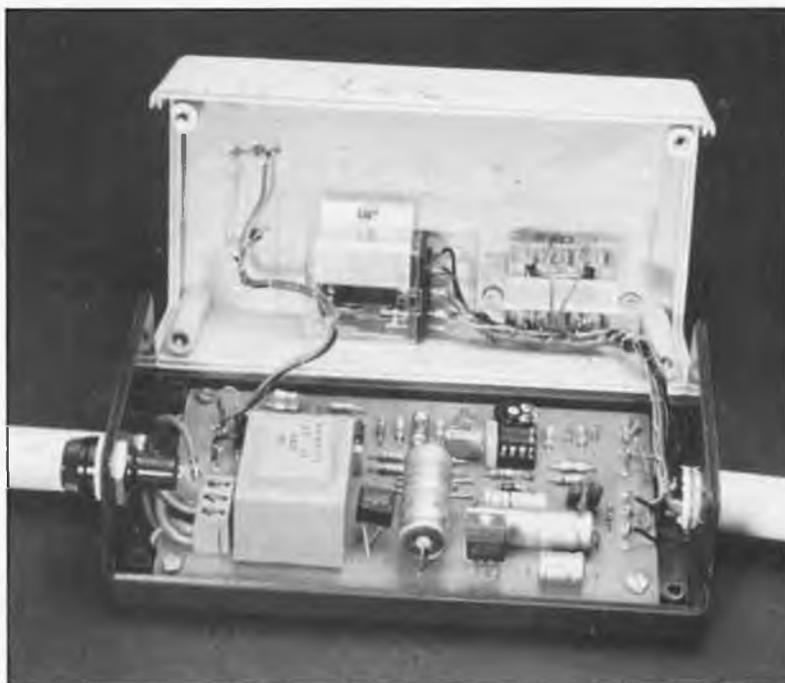


Photo. Notre prototype de l'interrupteur de ligne électrique a été monté dans un solide boîtier en matière plastique.

Figure 1. Le schéma de l'interrupteur de ligne.

Liste des composants

Résistances:

- R1 = 100 Ω
- R2, R7, R12, R14, R15 = 10 k
- R3 = 470 Ω
- R4, R13 = 1 M
- R5 = 100 k
- R6 = 22 k
- R8, R9 = 39 k
- R10 = 390 Ω
- R11 = 180 Ω
- R16 = 22Ω/1 W
- R17 = 18 k
- R18 = 2k2
- R19 = 56 k
- P1 = 250 k aj.*

Condensateurs:

- C1, C3, C6, C8 = 100 n
- C2 = 4μ7/6 V
- C4 = 470 μ/16 V
- C5 = 1 000 μ/16 V
- C7 = 220 μ/6 V



Semi-conducteurs:

- B1 = B80C1500
- D1...D4, D7...D9 = 1N4148
- D5 = LED rouge
- D6 = LED verte
- D10 = 1N4001
- T1, T3, T4 = BC547B
- T2 = BC557B
- IC1 = CA3140E
- IC2 = LM393
- IC3 = 4805 (National Semiconductor)

Divers:

- F1 = fusible 63 mA avec porte-fusible pour circuit imprimé
- F2 = fusible 6,3 A (F) rapide avec porte-fusible pour châssis
- S1 = inverseur (secteur) bipolaire 8 A
- Re1 = relais 12 V à doubles contacts inverseurs 8 A
- K1 = sextuple bornier à vis pour circuit imprimé
- Tr1 = petit transformateur d'alimentation
- Tr2 = transformateur d'alimentation moulé 2x6 V/100 mA pour implantation sur platine

Figure 2. Sérigraphie pour l'implantation des composants de l'interrupteur de ligne. Le dessin des pistes cuivrées apparaît dans les pages centrales de ce magazine.

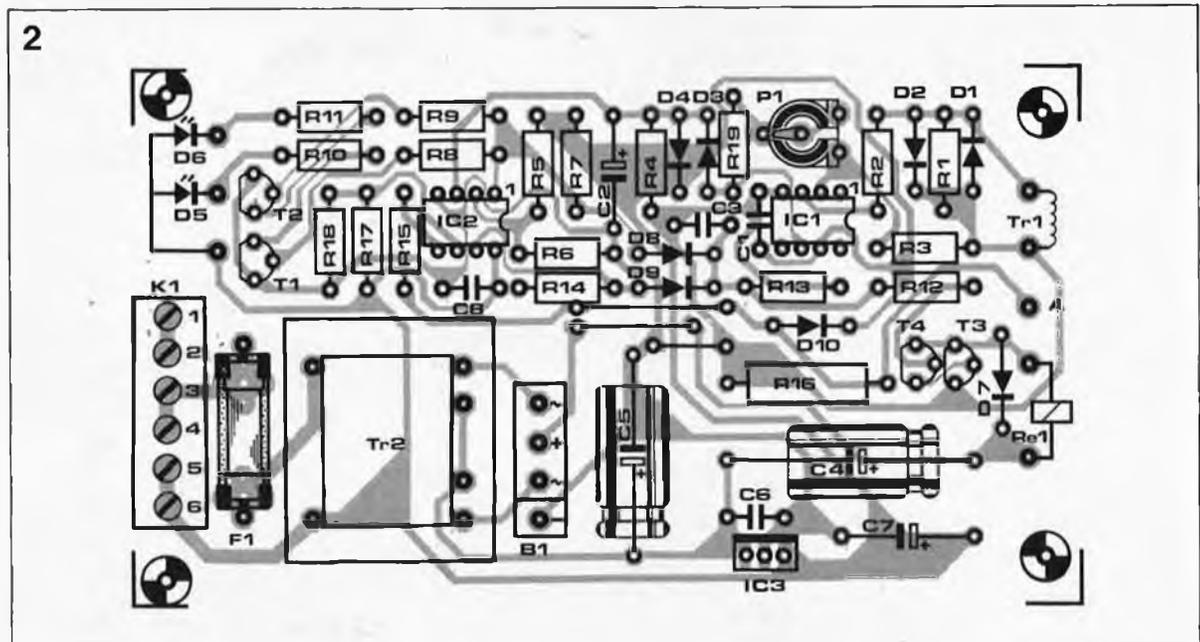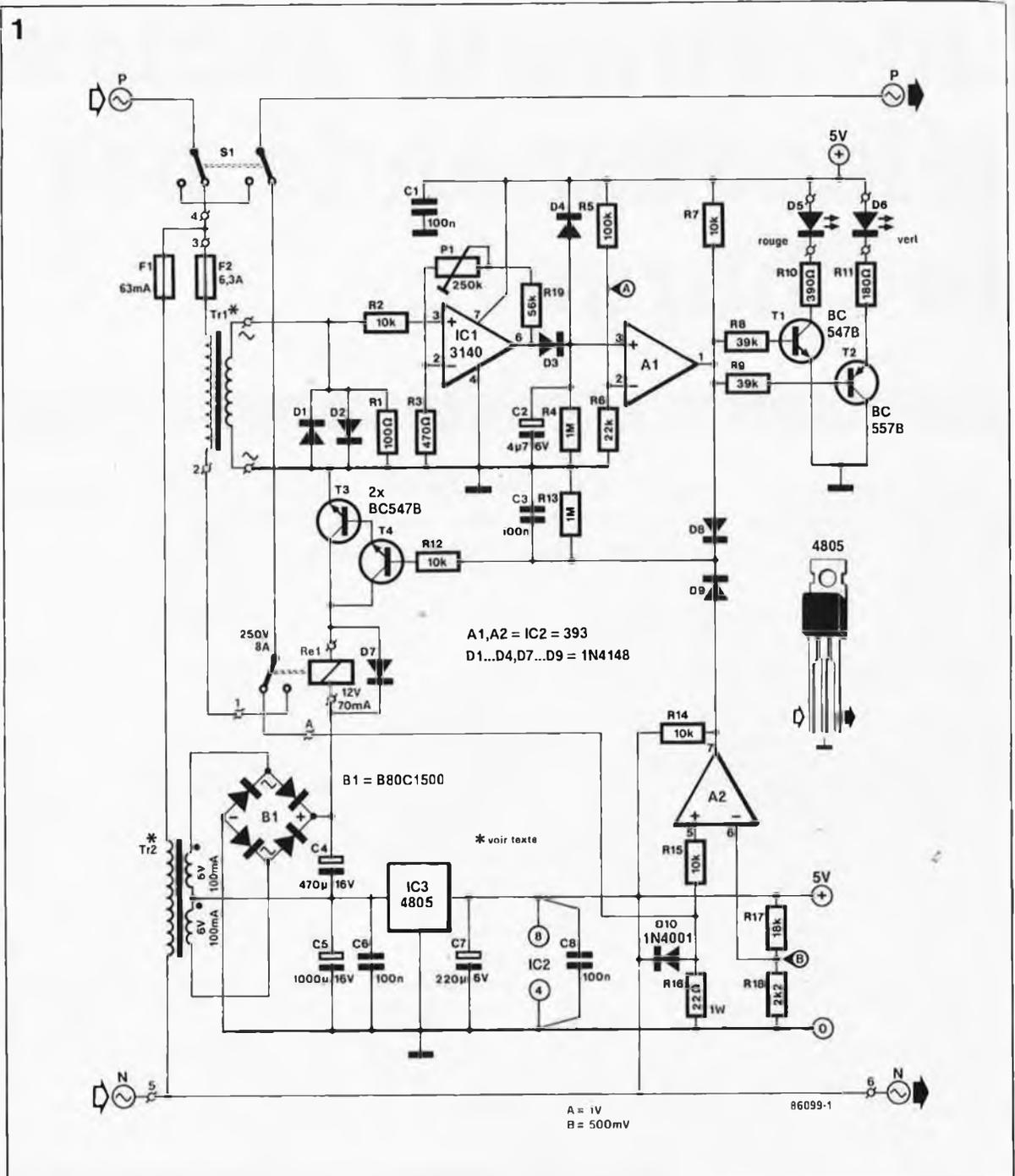

1 V). Tant que la tension aux bornes de C2 est supérieure à 1 V, la sortie du comparateur reste haute et le relais reste excité à travers D8. Lorsque le courant à travers la charge (et le transformateur) vient à passer en-dessous du seuil de consigne, la sortie de A1 bascule après un bref délai de temporisation (R4.C2) et le relais décolle; dès lors il ne circule à nouveau plus qu'une tension continue de 5 V sur la ligne interrompue. L'inverseur S1 permet de ponter l'interrupteur de ligne et le mettre hors service. Les LED D5 et D6 indiquent quand la ligne électrique est connectée au réseau (rouge) et quand elle ne l'est pas (vert).

Réalisation

Il n'y a aucun composant critique sur la platine de la **figure 2**; ça ne se complique qu'avec le transformateur de courant Tr1 dont on voit d'ailleurs le prototype sur la **figure 3**. Nous avons utilisé un petit transformateur d'alimentation (3 VA) non moulé dont nous avons déroulé l'enroulement secondaire pour le remplacer par 6 ou 7 tours de gros fil de cuivre (au moins 1 mm de section), capable de supporter des courants de 5 à 8 A. Ce nouvel enroulement devient le primaire de Tr1, tandis que l'ancien primaire devient secondaire dans notre application. Pour Tr2, il faut choisir un transformateur dont les deux enroulements secondaires peuvent être connectés en série et il faut que l'on puisse intervertir cette connexion, car lorsque les deux enroulements secondaires sont en anti-phase, l'induction de tension y est à peu près nulle. Il est indispensable d'utiliser un régulateur de type 4805, car la réserve de tension après redresse-

ment est insuffisante pour un régulateur 7805 ordinaire. Si le transformateur à bobinage maison manque de punch, on peut augmenter la valeur de P1 et la porter à 1 M. Le coffret dans lequel on montera l'interrupteur sera en matière plastique, avec une prise de terre.

Le point d'implantation idéal de ce montage dans le réseau électrique est à proximité immédiate du compteur et du coffret de distribution principal, en aval du disjoncteur de la ligne à équiper. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les tensions élevées (dangereuses) comme le 220 V, faites appel à un spécialiste. La ligne de phase est interrompue par notre interrupteur de ligne, alors que le neutre y passe, mais sans y être interrompu; la liaison de terre entre le réseau et la ligne en question ne doit pas être interrompue. C'est ce que montre la **figure 4**. Une fois que vous avez installé l'interrupteur de ligne et dûment vérifié toutes ses connexions, il faut débrancher toutes les charges reliées à la ligne électrique concernée, et l'on met S1 dans la position qui interrompt la ligne de phase. La LED verte doit s'allumer. Puis on branche une charge que l'on met en service: la LED rouge s'allume et l'appareil doit fonctionner. Après avoir connecté en sortie une charge de 15 k Ω , soit 10 W, tourner lentement (temporisation!) P1 jusqu'à ce que la LED verte s'allume: le point de décrochage est alors atteint. ATTENTION! Les tensions véhiculées par certaines parties de ce montage sont mortelles. Gardez-vous d'y mettre les doigts ou un tourne-vis sans avoir coupé le disjoncteur local ou principal! Lorsque vous intervenez sur la ligne commandée par

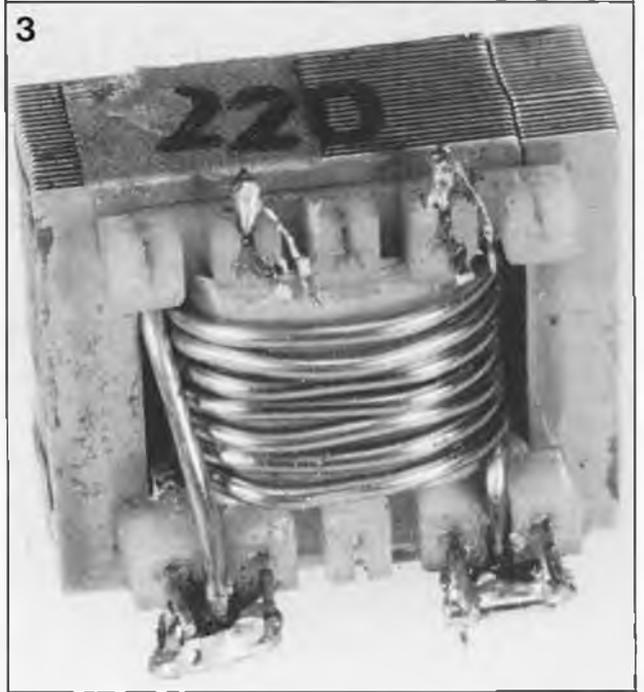


Figure 3. Photographie du transformateur rebobiné: le nouvel enroulement secondaire devient le primaire et doit supporter le courant consommé par les charges connectées à la ligne électrique interrompue.

l'interrupteur que nous venons de décrire, ne le faites également que si le disjoncteur de cette ligne est coupé. Ne vous croyez pas en sécurité lorsque l'interrupteur coupe la ligne... Pour finir, voici deux recommandations. Montez une résistance de 10 K/5 W entre la phase et le neutre sur les lampes TL reliées à la ligne à interrompre. Cela favorise leur amorçage. La deuxième remarque concerne les consommateurs "parasites" comme par exemple les amplificateurs d'antenne, les condensateurs de moteurs électriques et tous autres types de charges cachées dont il faut tenir compte. En présence de telles "charges cachées" connectées à la ligne à interrompre, il est évident que l'interrupteur ne fonctionnera pas, ou plus exactement, il fonctionnera si bien qu'il refusera d'interrompre la ligne. ■

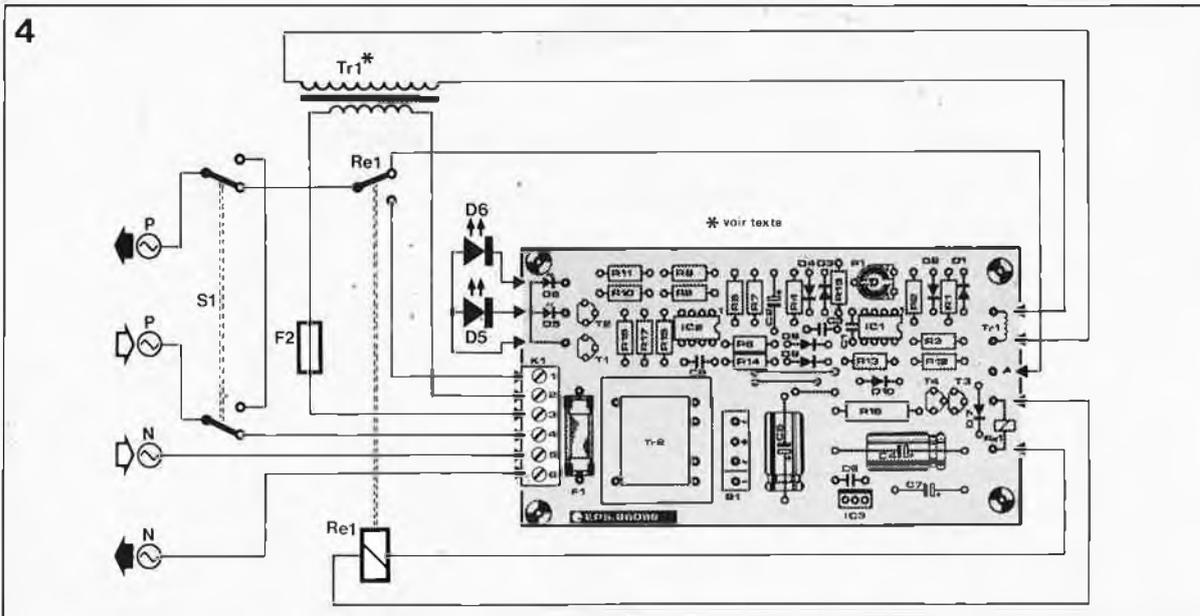


Figure 4. Plan de câblage de l'interrupteur de ligne dans un réseau électrique alternatif. La connexion de la phase marquée d'une flèche blanche se trouve en aval du disjoncteur ("différentiel").

les alimentations à découpage

principes et contexte

Il y a bien longtemps que l'on connaît le principe de l'alimentation à découpage. Il aura cependant fallu attendre ces toutes dernières années pour voir ce type d'alimentation effectuer une percée technologique remarquable dans un monde où on ne se laisse plus impressionner pour si peu. Et pourquoi cela?

Cet article se propose de faire un tour dans les coulisses des alimentations à découpage.

Les avantages de l'alimentation à découpage, à savoir son rendement élevé (même à tension de sortie faible) associé à un poids et un encombrement réduits (qui ne manquent pas de se faire sentir sur les prix) contrebalancent de plus en plus aisément l'inconvénient que constitue une électronique de régulation plus complexe. Les circuits intégrés de régulation et de protection spécialisés pour ce type d'applications arrivent de plus en plus nombreux sur le marché, réduisant notablement la complexité d'une alimentation à découpage.

Des progrès technologiques récents du côté des transistors de puissance (power-MOS) permettent des fréquences de découpage (hachage) de plus en plus élevées, atteignant jusqu'à 1 MHz. On a beau faire, pour l'instant la majorité des circuits électroniques ne peuvent se passer d'une alimentation (secteur). Dans sa version classique, une telle alimentation comporte un transformateur, un pont de redressement, un filtre (condensateur de lissage), éléments qui à eux trois fournissent une tension continue brute qu'un circuit de régulation linéaire se charge d'abaisser à une valeur déterminée.

Cette approche comporte cer-

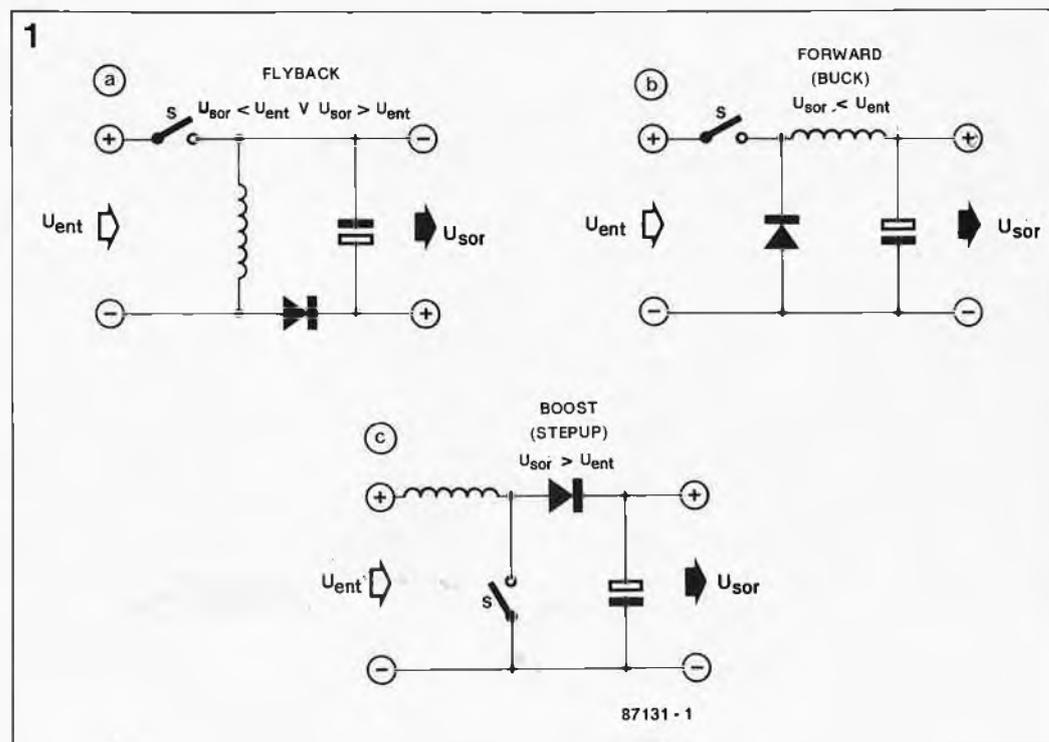


Figure 1. Une alimentation à découpage est un convertisseur CC/CC à faibles pertes. Voici les trois concepts de base les plus utilisés.

tains inconvénients. Aux puissances importantes, le transformateur secteur est imposant et partant, coûteux. Même remarque pour les condensateurs de lissage. Ajoutez à cela que le rendement n'a rien de particulièrement enviable. La différence entre la tension d'entrée appliquée au régulateur et sa tension de sortie, multipliée par le courant, représente autant

de puissance dissipée en pure perte. Ceci explique que c'est précisément aux tensions de sortie faibles que l'effondrement du rendement est le plus dramatique. Ce problème a atteint son paroxysme avec l'arrivée en masse des ordinateurs: il fallait trouver une solution de remplacement. Cette alternative prit la forme de l'alimentation à découpage, que nos voisins d'outre-

futur-tunnel-sous-la-manche (ou d'outre-Atlantique) ont baptisée SMPS (Switched Mode Power Supply). Le principe du découpage ou du hachage d'une telle alimentation est de ne pas procéder à une régulation permanente de la puissance de sortie, mais de le faire à l'aide d'une modulation par largeur d'impulsions à une fréquence «élevée». Ensuite, un filtre lis-

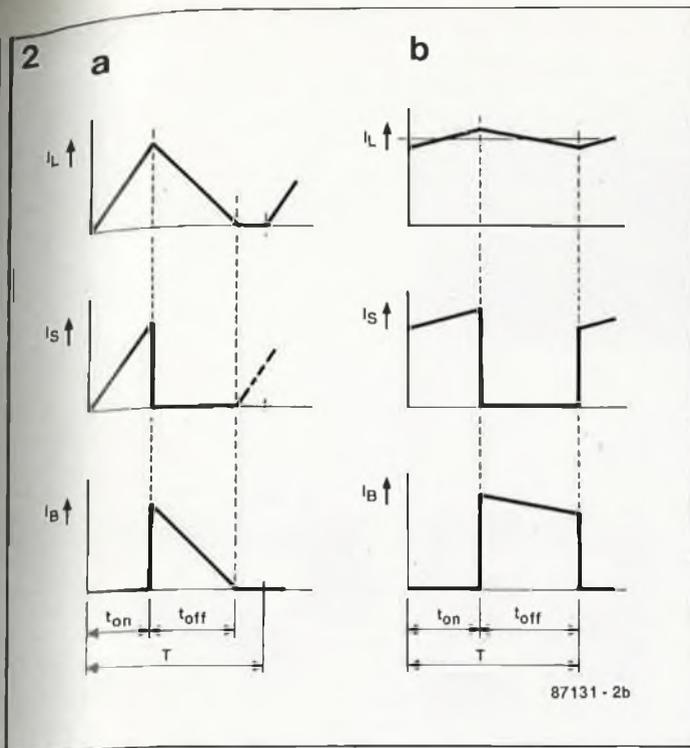


Figure 2. Selon le courant circulant par l'inductance, une alimentation à découpage fonctionne en mode continu (a) ou discontinu (b). Il ne faut pas passer d'un mode de fonctionnement à l'autre en raison de variations importantes du transfert en boucle ouverte qui se traduiraient par un risque élevé d'instabilité.

se la tension de sortie. Etant donné le niveau élevé des fréquences mises en jeu, les composants du filtre peuvent avoir des dimensions réduites. La même remarque s'applique au transformateur (à noyau de ferrite) si tant est que l'alimentation en soit dotée (isolation galvanique).

Configurations de base

Une alimentation à découpage est en fait un convertisseur CC/CC. La figure 1 présente les trois schémas de base les plus utilisés. Le premier a été baptisé convertisseur à accumulation ou en phase bloquée (ou «fly-back»). Pendant la durée de fermeture du commutateur, il se crée un champ magnétique dans l'inductance. Lors de l'ouverture du commutateur, l'inductance se transforme en source d'énergie. La tension à ses bornes s'inverse et, à travers la diode devenue conductrice, l'inductance libère son énergie magnétique dans le condensateur de lissage. Notez au passage que la tension de sortie présente une polarité inversée de 180° par rapport à celle de la tension d'entrée. La seconde configuration (figure 1b) est appelée conver-

tisseur série-direct à phase passante ou («forward» ou encore «buck» par les Américains). Lors de la fermeture du commutateur, le condensateur subit une recharge partielle à travers l'inductance. La différence entre les tensions d'entrée et de sortie se retrouve aux bornes de l'inductance. Contrairement à ce qui se passe dans le cas du convertisseur fly-back, le commutateur est fermé pendant la recharge du condensateur. A l'ouverture du commutateur, le champ magnétique sur l'inductance peut décroître par l'intermédiaire de la diode de protection (ou d'arrêt). En l'absence de cette diode, le commutateur, un transistor de puissance bien évidemment, claquerait en raison de la tension induite par l'inductance. Un convertisseur forward nécessite une tension d'entrée plus importante que la tension requise en sortie.

Le troisième schéma-type de notre énumération est le convertisseur symétrique «en pont» (push-pull, boost, step-up converter); cette configuration est utilisée en particulier lorsque l'on recherche des tensions de sortie plus élevées que la tension d'entrée. Le mode de fonctionnement

du convertisseur en pont se rapproche le plus de celui du convertisseur en phase bloquée. Lorsque le commutateur est fermé, l'énergie s'accumule dans l'inductance. Une fois le commutateur ouvert, cette énergie est «libérée» vers la sortie.

Mode de fonctionnement en courant continu ou discontinu

Selon le courant qui circule par l'inductance, on distingue deux modes de fonctionnement.

Après fermeture du commutateur, le courant traversant l'inductance augmente linéairement jusqu'à une valeur maximale déterminée ($U_e = \text{constante}$). L'ouverture du commutateur entraîne une diminution linéaire du courant. Si lors de chaque période le courant revient à zéro, on parle de fonctionnement en courant discontinu. Pendant le reste de la période, le courant de charge doit être fourni par le condensateur. L'avantage majeur du mode de fonctionnement discontinu est une réaction très rapide en cas de variations de la tension d'entrée (line regulation) et de la charge (load regulation) du système de régulation fermé. Comme chaque période débute par une absence d'énergie dans l'inductance, la régulation effective peut se faire période par période. En ce qui concerne la technique de régulation, le circuit réagit comme si l'inductance avait disparu. Le reste du réseau ne comporte plus qu'un unique composant déphaseur, le condensateur, responsable d'un déphasage inférieur à 90° garantissant la stabilité du système fermé. L'inconvénient du mode discontinu est le niveau relativement élevé du courant de crête circulant par le commutateur de puissance. Les convertisseurs en phase bloquée et en pont fonctionnent le plus souvent en mode discontinu.

En mode continu (continuous current mode) le courant circulant par l'inductance ne revient plus à zéro à la fin de la période. Le courant d'ondulation résiduelle traversant l'inductance est faible comparé

au courant de charge. Pour ceci, l'inductance doit posséder une self-induction relativement élevée; cet «inconvenient» est compensé par la possibilité d'utiliser un condensateur de capacité bien moindre, du fait de la faible valeur du courant d'ondulation résiduel. En raison du facteur de forme plus favorable du courant à travers le transistor de puissance et la diode, le mode continu convient plus particulièrement aux puissances de sortie importantes. Son inconvénient majeur est une inertie sensiblement plus importante par rapport aux variations de charge. Chaque variation du courant de charge s'accompagne d'une variation du courant CC dans la self-induction (relativement importante), phénomène qui s'étend sur plusieurs périodes.

Un système ne doit pas passer d'un mode de fonctionnement à l'autre (continu vers discontinu et inversement) sachant que dans ce cas la caractéristique de transfert en boucle ouverte varie à un point tel qu'il est extrêmement difficile de maintenir la stabilité du système en boucle fermée. Dans le cas d'un système en mode continu, ceci exige que le courant de charge soit au moins égal à la moitié de la valeur crête à crête du courant d'ondulation résiduelle à travers l'inductance. Le mode continu est très souvent utilisé avec les convertisseurs à phase passante.

Hors ligne

Bien souvent, la tension d'entrée est une tension redressée et lissée, directement extraite du secteur. En principe, une alimentation à découpage devrait être en mesure de convertir cette tension élevée (220 V redressés et lissés) en une tension continue de plus de 300 V) en une tension de sortie de niveau bien plus faible; ceci entraînerait cependant des rapports cycliques extrêmement petits et nécessiterait l'emploi de valeurs de self-inductions importantes. De plus, il faudrait bien souvent prévoir pour des raisons de sécurité, une isolation galvanique, ce qui impli-

que l'implantation d'un transformateur (ferrite).

La taille de ce transformateur peut être notablement inférieure à celle d'un transformateur utilisé dans une alimentation 50 Hz statique traditionnelle (figure 3). Pour limiter les pertes au minimum, le matériau du noyau doit bien évidemment posséder des caractéristiques particulières. La tôle de fer doux fait place à la ferrite, substitution qui n'apporte que des avantages: les noyaux de ferrite ont une forme extrêmement simple (finis les problèmes d'emboîtement de tôles); la ferrite est un isolant électrique (pas de risque de boucles de courant donc); de plus, sa densité est inférieure à celle de la tôle de fer doux.

Le rapport du nombre de spires des différents enroulements du transformateur à noyau ferrite permet d'abaisser une tension d'entrée élevée à une valeur plus proche de celle requise en sortie. Cette adaptation accroît le rapport cyclique, abaissant ainsi les courants de crête à travers les transistors de puissance.

Variétés de transformateurs de commutation

Le convertisseur en phase bloquée mono-transistor à transformateur représente la configuration la plus simple (4a), ce qui explique qu'elle soit adoptée très fréquemment pour réaliser des alimentations de faible puissance (moins de 250 W). Le transformateur sert aussi de réservoir d'énergie, car il prend à son compte la fonction de l'inductance de la figure 1a. Pour cette raison, il est plus juste de parler de self-induction couplée.

Pour les puissances plus importantes, on préférera le convertisseur *forward*, (en mode continu). La variante à un seul transistor dans le primaire est en pratique la plus utilisée. Elle exige cependant un enroulement de démagnétisation additionnel (auquel nous reviendrons dans le paragraphe «saturation du noyau»). Le transistor doit être en mesure de supporter au minimum le double de la tension d'entrée. L'implanta-

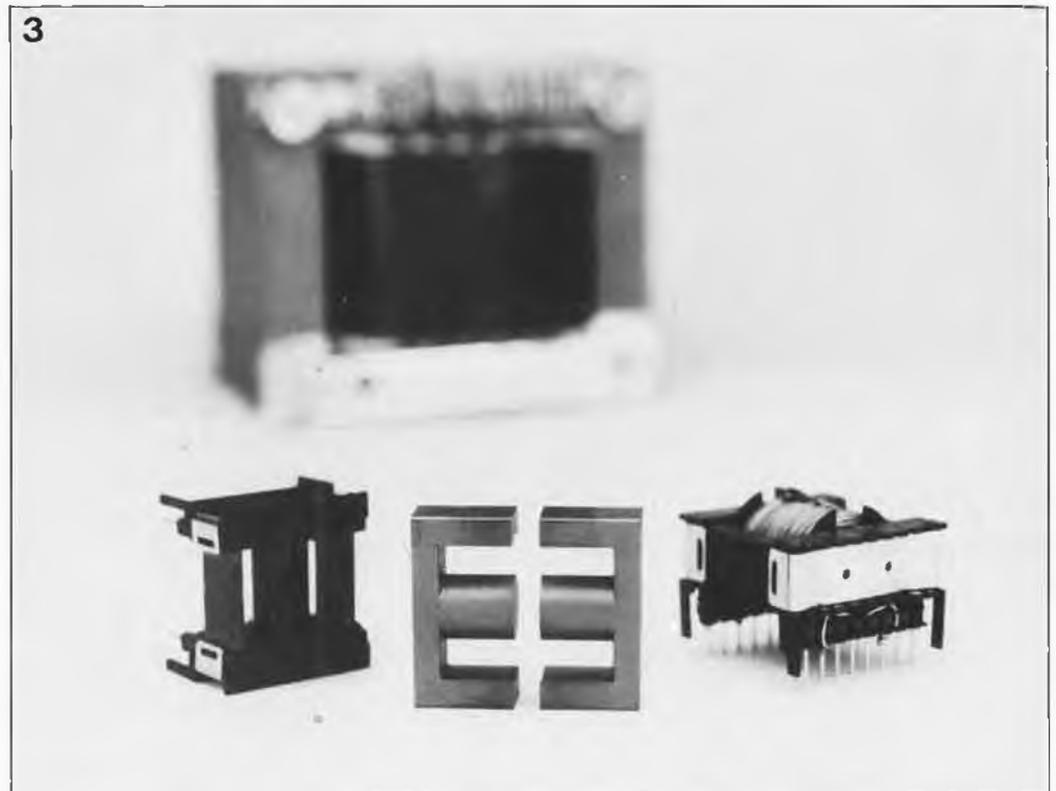


Figure 3. Comparaison entre un transformateur à tôles de fer doux traditionnel (arrière-plan) et un noyau de ferrite de même puissance (à une fréquence plus élevée il est vrai). Il s'agit d'un noyau ETD (*Economic Transformer Design*), un standard que l'on retrouve dans de nombreuses alimentations à découpage.

tion d'un transistor et d'une diode de protection supplémentaires (4c) permet de se passer d'enroulement de démagnétisation. Cette variante à deux transistors présente un autre avantage: chaque transistor n'a à «supporter» que la moitié de la tension. Avec ce type de circuit, de même qu'avec les circuits en pont dont nous parlerons un peu plus loin, les choses se compliquent puisque les transistors de puissance doivent être commandés par rapport à un potentiel variable.

Pour les puissances plus importantes encore, on utilise des convertisseurs symétriques (en pont ou *push-pull*). Deux approches possibles: en demi-pont ou en pont symétrique (ou entier). Dans ce dernier cas, la tension d'entrée efficace est doublée, il s'agit donc là des «poids lourds» des alimentations à découpage. La dernière variante (4g) est en fait elle aussi un montage en pont, mais en raison de la prise intermédiaire supplémentaire sur l'enroulement primaire, les deux transistors sont commandés par rapport au même potentiel.

Dans le circuit primaire, on peut implanter des transistors

bipolaires ou des FET de puissance (*Power FET*). La technique bipolaire convient aux fréquences jusqu'à 50 voire 100 kHz. Les FET de puissance plus rapides peuvent être utilisés à des fréquences plus élevées encore sans présenter en contrepartie des pertes de commutation sensiblement plus importantes. Pour l'instant, la limite pratique de la fréquence de commutation (de découpage) se situe à 1 MHz approximativement. Comme la tendance est aux fréquences de plus en plus élevées, il y a fort à parier que les FET de puissance ne tarderont pas à prendre la relève. L'inconvénient majeur des FET est, pour les variétés «haute-tension», un prix (bien trop) élevé. En raison de ses caractéristiques électriques (117 V alternatifs), le réseau électrique domestique américain est plus adapté que son homologue européen à l'utilisation de ce type de transistors.

Saturation du noyau

La moyenne de la tension aux bornes d'un enroulement d'un transformateur (comme

pour toute inductance d'ailleurs) doit être nulle sur l'ensemble d'une période. Si tel n'est pas le cas, la tension continue restante produira un courant continu en constante augmentation.

Progressivement, ce courant augmente linéairement (en marches d'escalier en fait) jusqu'à ce que le noyau soit saturé. A partir de cet instant, le champ magnétique (H) et avec lui le courant, augmente de manière exponentielle conformément à l'augmentation constante du flux magnétique par unité de temps énoncée par la loi de Faraday. Sachant que le résultat de ce phénomène est une destruction du circuit primaire, il faut bien évidemment éviter d'arriver à une telle extrémité.

L'effondrement du champ dans le noyau du transformateur est permis, dans les situations 4b et 4c, de manière «naturelle» par la (des) diode(s) de protection (ou d'arrêt). La condition sine qua non est que le rapport cyclique soit inférieur à 50%. En raison du couplage en courant alternatif, il ne doit pas circuler de courant continu à travers le primaire du circuit de la figure 4d, de sorte que l'on n'a pas à redouter de pro-

blèmes de magnétisation. Dans le cas de la figure 4e, les choses se compliquent. Bien que l'enroulement du primaire soit couplé en alternatif, une commande imparfaitement symétrique, provoquée aussi par d'éventuelles différences de temps de récupération des transistors, fera dévier la tension au point nodal des condensateurs vers le potentiel positif ou négatif de la tension d'alimentation. L'adjonction d'un enroulement de compensation supplémentaire avec diode de protection permet d'éliminer cet effet.

A l'image de la figure 4d, le circuit de la figure 4f mériterait lui aussi un condensateur de couplage pour éliminer tout courant continu aux effets magnétiques.

En pratique, cette implantation est rarement effectuée, car ce type de convertisseurs est utilisé principalement pour les très grandes puissances. On mesure les courants positif et négatif circulant dans le primaire et on compense les différences entre eux par une modification du rapport cyclique. Cette technique est également applicable dans le cas du schéma de la figure 4g.

Régulation de la tension

Le moins que l'on puisse exiger d'une alimentation est qu'elle fournisse une tension de sortie de niveau constant insensible aux variations éventuelles de la charge connectée. Dans le cas d'une alimentation à découpage cela sous-entend une mesure de la tension de sortie, et en fonction de la dérive constatée par rapport à la tension requise, une adaptation du rapport cyclique des transistors de puissance. Le taux de réaction de la régulation dépend des caractéristiques en boucle ouverte du système. C'est ici que la simplicité du convertisseur *fly-back* présente l'addition, car il apparaît que pour une tension de sortie constante, le rapport cyclique dépend beaucoup de la charge. Pour une bonne régulation de la tension, cela implique de donner un gain important au circuit de régulation. Un convertisseur *forward* fournit une

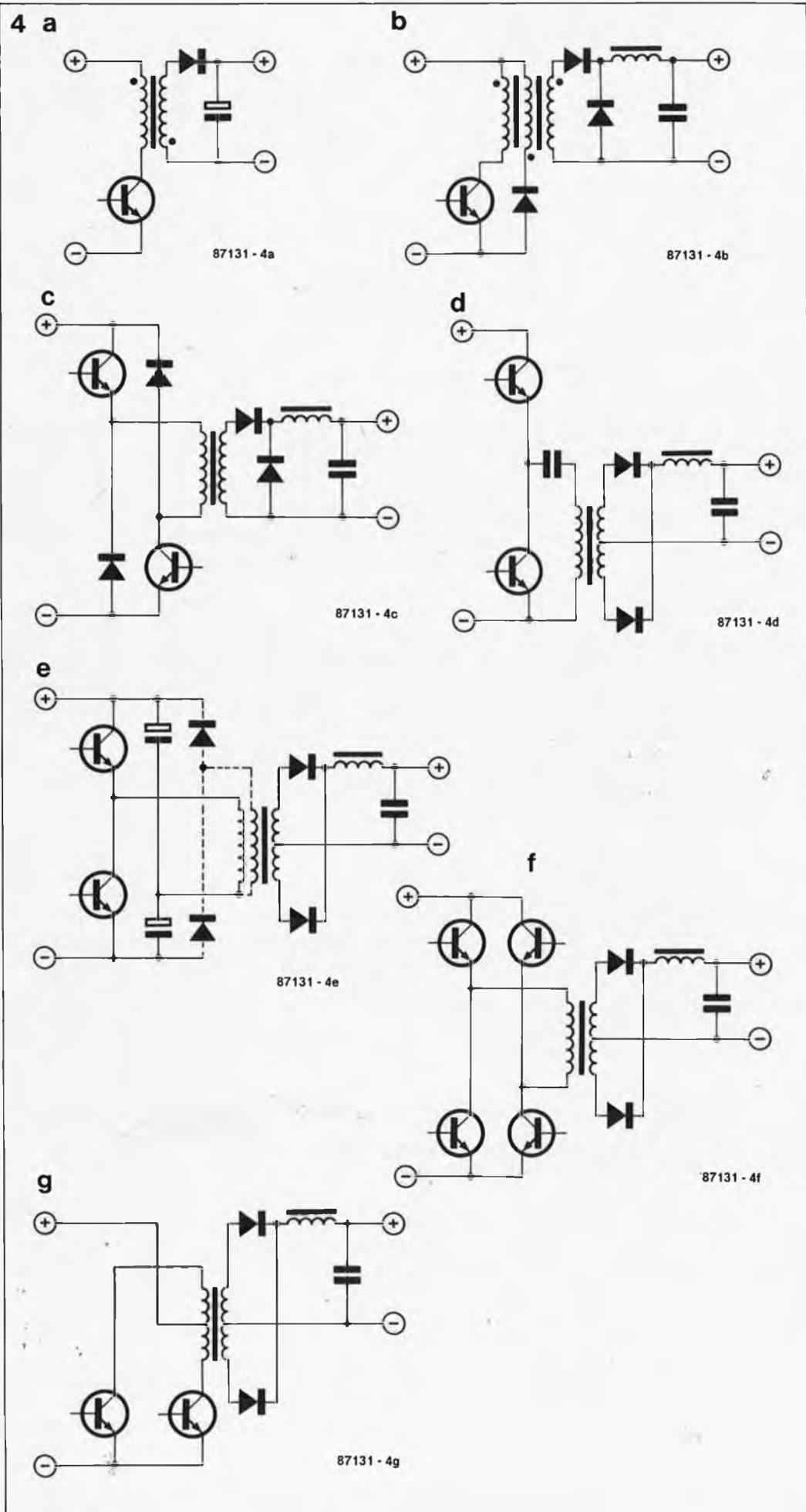


Figure 4. L'étage de puissance peut prendre de nombreux aspects. Seule la première alimentation est du type *fly-back*; le transformateur proprement dit est alors l'inductance de stockage d'énergie. Tous les autres schémas sont du type *forward*.

tension de sortie qui, en principe, dépend uniquement du rapport des enroulements du transformateur (à tension d'entrée constante, s'entend), de sorte que la régulation de tension peut opérer plus simplement.

On peut considérer trois types de régulations:

■ **Régulation directe du rapport cyclique.** Après amplification, les dérives de la tension de sortie attaquent un modulateur de largeur d'impulsions qui à son tour adapte en conséquence le rapport cyclique. Il faudra opter pour un gain important, ce qui, dans le cas des convertisseurs travaillant en mode continu, se paie par une perte de stabilité plus ou moins importante.

■ **Pré-régulation de la tension,** type de régulation le plus communément utilisé. On effectue une pré-régulation du rapport cyclique en fonction de la tension d'entrée. La tension de sortie (du système en boucle ouverte donc) peut ainsi, en principe, être rendue indépendante de la tension d'entrée. Le circuit de régulation proprement dit ne remplit plus alors qu'un rôle de régulation secondaire pour compenser les variations de charge. La pré-régulation améliore la régulation en ligne et permet ainsi une meilleure élimination du ronflement.

■ **Régulation en mode courant.** Un second circuit de régulation pris dans le circuit de régulation de la tension entraîne une mise hors-circuit du transistor de puissance lorsque le courant atteint une valeur de crête prédéfinie. Ce procédé entraîne, «aux yeux» du circuit de régulation (de la tension) externe, la disparition de l'inductance du filtre de sortie. L'ensemble du système se transforme ainsi en un réseau du premier ordre (le seul déphasage constaté est dû au condensateur du filtre de sortie). Cette approche permet de donner au système fermé une réponse extrêmement rapide aux variations de la tension d'entrée ou de la charge et ceci avec une excellente stabilité (inhérente à un système du premier ordre), avantages dont on ne manque pas de tirer profit dans les ali-

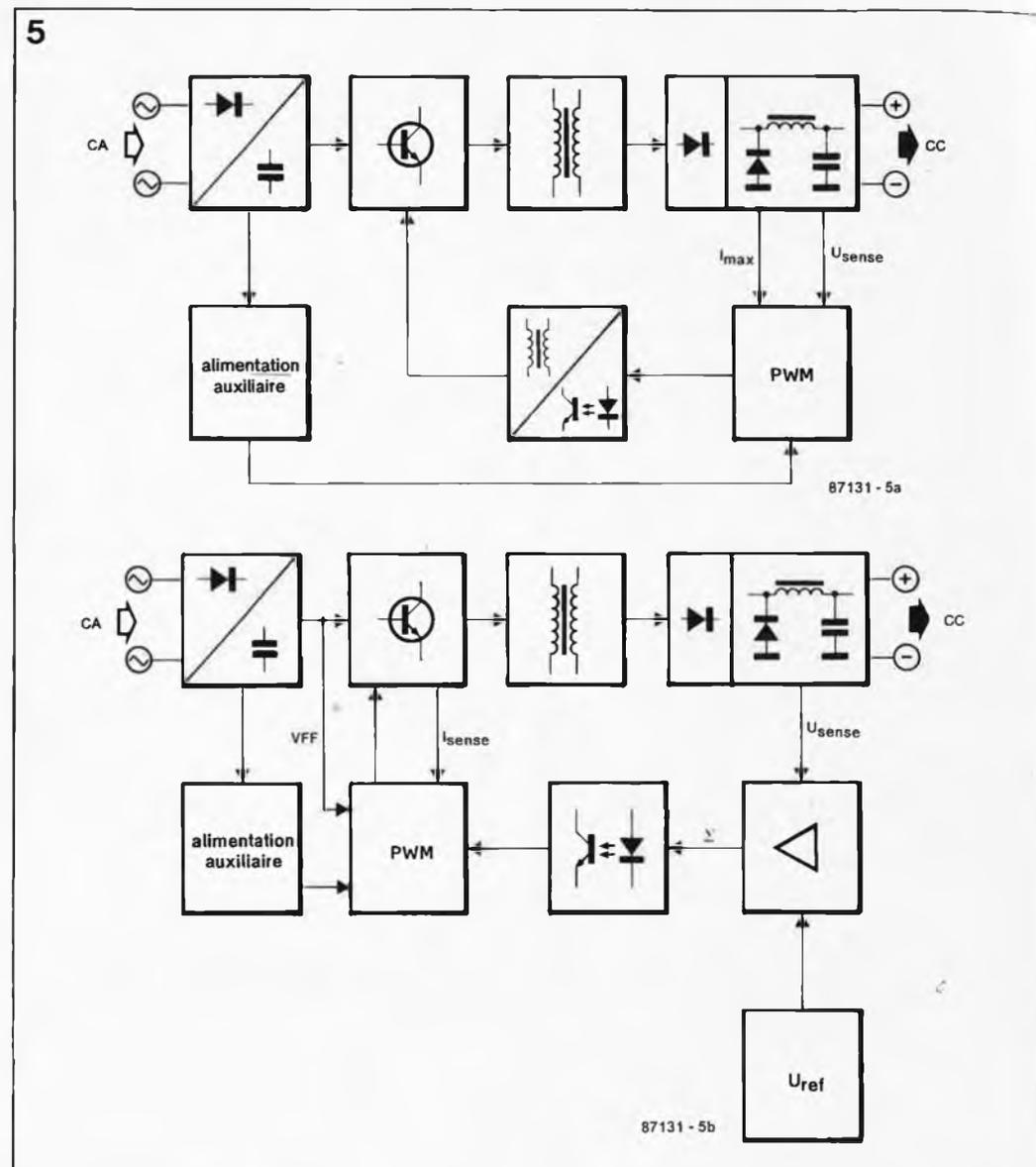


Figure 5. Synoptique d'une alimentation à découpage. L'électronique de régulation peut se trouver tant du côté du secondaire (a) que du côté du primaire (b).

mentations en mode courant continu (du type *forward* très souvent).

Position de l'électronique de régulation

Le circuit de régulation peut être implanté soit dans le primaire soit dans le secondaire de l'alimentation. L'implantation dans le primaire (figure 5b) a l'avantage de permettre dans la plupart des cas une commande directe de l'étage de puissance par le circuit intégré. Cette disposition permet en outre une surveillance aisée du courant du primaire, ou de la pré-régulation de la tension, et ceci à l'aide d'une électronique simple. Inconvénient: il faut, pour fermer la boucle de régulation, assurer le transfert d'un signal analo-

gique du secondaire vers le primaire en veillant à une isolation galvanique, réalisée le plus souvent par opto-coupleur. Cependant pour éviter toute dérive suite au vieillissement de ce composant, on effectue la transmission du signal d'erreur seul. En cas d'implantation du circuit de régulation dans le secondaire (5a), un couplage direct du régulateur de tension intégré est possible, processus qui utilise bien souvent la tension de référence dont sont dotés la plupart des circuits intégrés spécialisés. Le signal modulé par largeur d'impulsion (MLI) destiné à l'étage de puissance devant être transmis au primaire en respectant une isolation galvanique, on utilise souvent des transformateurs impulsionnels ou des opto-coupleurs très rapides. Il devient relativement facile de

compenser des différences de niveau dans la régulation entre les différents transistors du circuit primaire. Cette solution a cependant l'inconvénient de ne pas permettre une surveillance directe du courant du primaire. Quel que soit le circuit adopté, il faut que l'électronique de régulation possède sa propre alimentation (de démarrage). L'alimentation de l'ensemble à partir de la tension qu'il fournit (une alimentation en circuit fermé en quelque sorte) ne peut être effectué qu'une fois que le système a démarré.

Circuits intégrés sur mesure

Il existe de nombreux circuits de régulation pour alimentation à découpage sur le mar-

ché. Structuellement, ces circuits ont tant de nombreux points communs que cela nous permet de nous satisfaire d'un unique schéma synoptique (figure 6).

Associé à un comparateur de tension et une bascule *set/reset*, un générateur de dents de scie constitue un modulateur de largeur d'impulsions. Une seconde entrée du comparateur de tension est reliée à la sortie d'un amplificateur opérationnel qui sert à amplifier la différence entre la tension de sortie réelle et la tension de sortie de consigne. Pour pouvoir ajuster la tension de sortie à la valeur requise, le circuit est souvent doté d'une source de tension de référence précise compensée en température.

Le circuit intégré comporte en outre plusieurs circuits auxiliaires, servant pour la plupart à sa protection. La pré-régulation de la tension ou la commande en mode courant sont possibles par variation de la pente du signal en dents de scie. Une entrée de commande permet de faire passer le rapport cyclique à zéro. Une entrée analogique activée lorsque la tension dépasse un niveau donné, peut constituer une protection anti-court-circuit. Avec de nombreux circuits, cette protection connaît un double seuil. Au-delà du premier seuil, le rapport cyclique est maintenu à une valeur constante, de sorte que l'alimentation fournit un courant de sortie maximal pratiquement constant. Passé le second seuil, le rapport cyclique est amené à zéro. Une seconde entrée (numérique) permet la télécommande de l'alimentation par un système plus important.

On retrouve sur la quasi-totalité des circuits intégrés une entrée permettant d'ajuster le rapport cyclique maximal, et d'éviter ainsi une saturation du noyau du transformateur et avec elle une augmentation exponentielle du courant primaire. Ce dispositif est extrêmement précieux dans le cas des alimentations à commande en mode courant continu, dans lesquelles le rapport cyclique tend, lors de chaque augmentation du courant de charge, vers le maximum pour adapter le courant CC traversant l'inductance du filtre de

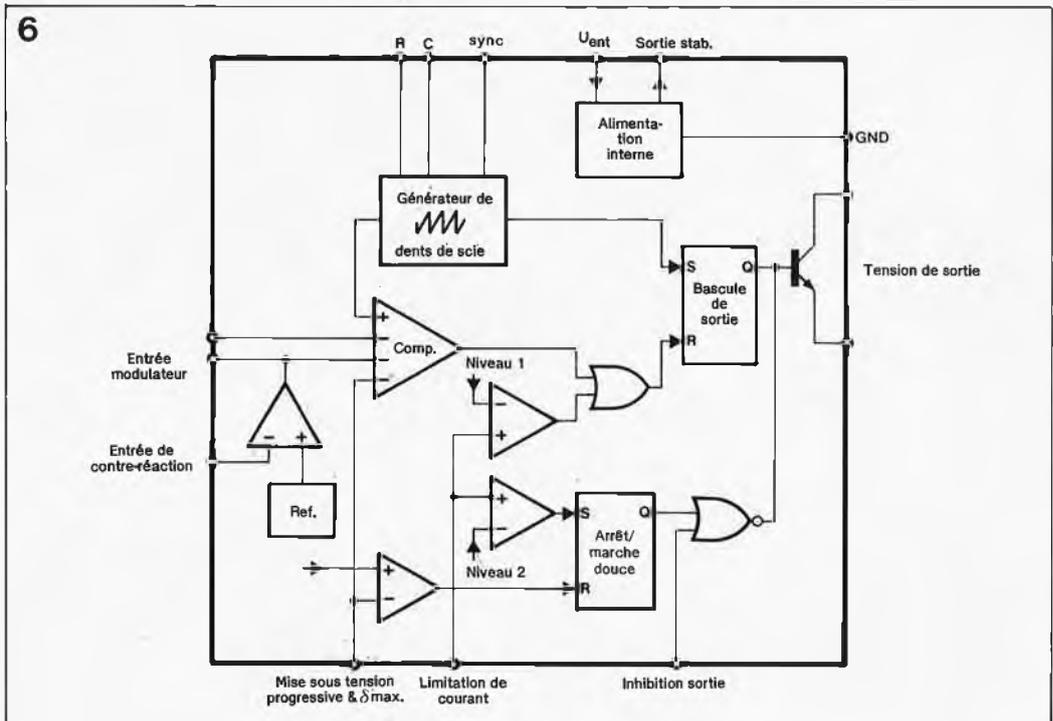


Figure 6. La structure présentée ici est celle de la quasi-totalité des circuits de régulation pour alimentation à découpage.

sortie à la nouvelle valeur de la charge.

Tensions de sortie multiples

Une option efficace consiste à ajouter, côté secondaire du transformateur, un enroulement supplémentaire pour pouvoir disposer de plusieurs tensions d'alimentation. Il est quasiment impossible de s'imaginer le monde de la micro-informatique (IBM PC et ses clones en particulier) sans ces fameuses alimentations fournissant du +5 V (à fort courant de sortie) et du + et -12 V. La régulation proprement dite ne se fait que sur la tension de sortie de 5 V. Si le couplage électromagnétique des enroulements secondaires est suffisant, ce qui est certainement le cas avec tout transformateur de construction convenable, les tensions de sortie fournies par les enroulements auxiliaires seront elles aussi régulées avec une précision acceptable (quelques pourcents).

Pertes

L'alimentation à découpage doit son existence à son rendement élevé. Cependant, comme rien n'est parfait en ce monde, elle présente elle aus-

si des pertes de dissipation.

■ *Les pertes de commutation des transistors de puissance.* Ces pertes peuvent être réduites par augmentation de la vitesse de transfert (à l'aide de condensateurs d'accélération par exemple). La perte dans le transistor commuté en sens passant, aux tensions d'entrée élevées en particulier, est relativement faible.

■ *Les pertes dues au transformateur.*

On distingue les pertes occasionnées dans le transformateur par le cuivre de celles qui le sont par le noyau. Aux fréquences de commutation relativement basses (<100 kHz) les pertes dues au cuivre constituent le critère de conception déterminant pour les caractéristiques du transformateur de l'alimentation à découpage. Il faut en outre tenir compte de l'influence non négligeable de l'effet pelliculaire par lequel la section effective d'un fil de cuivre diminue aux fréquences de commutation élevées. C'est la raison pour laquelle on utilise souvent un conducteur multibrin comportant un nombre important de fils isolés.

Les pertes dans le noyau sont dues à l'hystérésis de la ferrite et aux boucles de courant. Elles sont fonction de la fréquence et de l'excursion de la densité de flux.

Les fabricants de noyaux ferri-


te fournissent des courbes qui, en association avec la valeur de la résistance thermique du noyau, permettent de déterminer les pertes de noyau maximales admissibles. Aux fréquences de commutation élevées, les pertes de noyau constituent le principal obstacle à surmonter lors de la conception du transformateur.

■ *Les pertes du redresseur et du filtre.*

Aux tensions de sortie peu élevées en particulier (5 V par exemple) ces pertes dues au circuit secondaire sont loin d'être négligeables; elles sont principalement dues à la tension de seuil des diodes. En pratique, on utilise presque toujours des diodes Schottky en raison de leur faible tension de seuil (et de leurs excellentes caractéristiques de commutation) et ceci en dépit de leur prix élevé. L'inductance du filtre de sortie a elle aussi une part de responsabilité dans les pertes constatées.

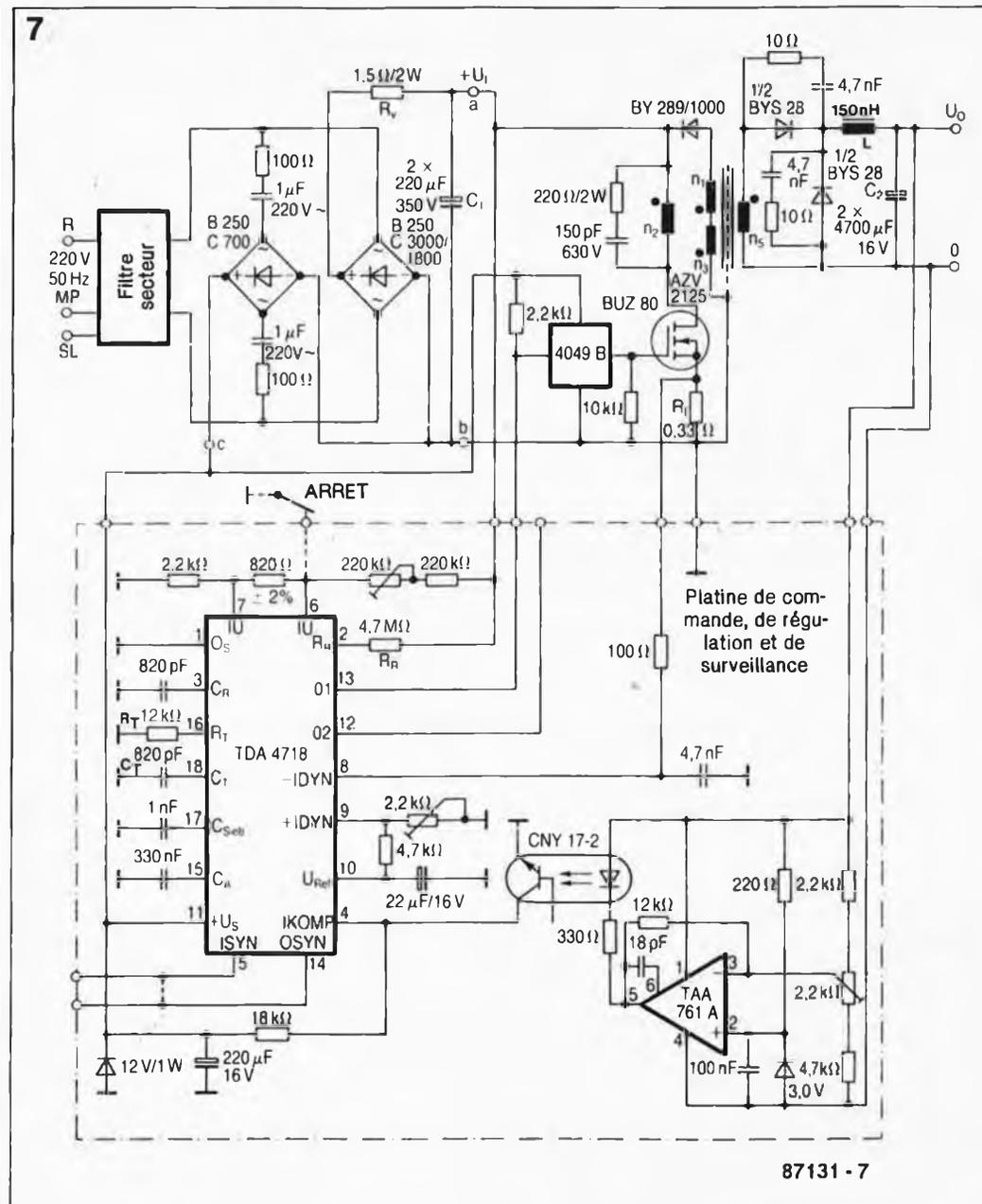Exemple pratique de régulation

La théorie, c'est bien joli, mais en pratique, une alimentation à découpage, cela ressemble à quoi? La figure 7 (application Siemens) montre le schéma d'une telle alimenta-



87131 - 7

Figure 7. Schéma d'une alimentation 5 V/20 A/50 Hz. (Application Siemens)

tion. Etudions-la sans trop entrer dans le détail. En aval du filtre secteur d'entrée, nous découvrons le condensateur de lissage du primaire (C1). La résistance R_v limite le courant à des valeurs admissibles lors de la mise sous tension du système. Un coup d'oeil au transformateur nous apprend qu'il s'agit d'une alimentation du type *forward*: les enroulements du primaire et du secondaire ont, la même polarité (matérialisée par le point). Deux enroulements primaires additionnels assurent la démagnétisation du noyau. On découvre en outre la présence d'un blindage électromagnétique (symbolisé par une ligne pointillée traversant le noyau). L'étude du filtre de sortie au

secondaire nous apprend que cette alimentation a été conçue pour fonctionner en mode courant discontinu: une self-induction relativement faible associée à une capacité tampon importante (dont la fonction est de «ponter» la durée pendant laquelle il ne circule pas de courant à travers l'inductance). Après division, la tension de sortie est comparée à une tension de référence de 3 V. Le signal d'erreur fourni par l'amplificateur opérationnel est transmis par un opto-coupleur (CNY 17-2) au circuit de régulation (un TDA 4718) pris ici dans le primaire. Le condensateur C_T et la résistance R_T connectés aux entrées de même dénomination fixent à quelque 50 kHz la fréquence de découpage. Ce circuit comporte

en outre un dispositif de limitation du courant maximal (connecté à la broche 9), un circuit de surveillance du courant maximal au primaire (broche 8). La présence du condensateur à la broche 15 entraîne l'augmentation progressive du rapport cyclique au démarrage (*slow start*). Les broches 6 et 7 sont chargées de suivre la tension d'entrée; si celle-ci augmentait au-delà ou tombait en-deçà de valeurs limites, le rapport cyclique passerait à zéro. La pré-régulation de la tension (voir Régulation de la tension) est prise en compte par R_R connectée à la broche 2. Le signal de commutation fourni par la sortie est transmis au transistor de puissance par l'intermédiaire de quelques tampons CMOS (4049) mon-

tés en parallèle. L'alimentation du circuit de régulation est fournie directement par le secteur par l'intermédiaire d'un diviseur de tension capacitif.

Perspectives d'avenir

Bien que nous nous soyons limités à une présentation générale des alimentations à découpage, cet article a pris de l'embonpoint. Un tel article informatif ne se prête guère à la discussion des nombreux points de détail qui coûteront des heures de réflexion et d'expérimentation lors de la conception d'une telle alimentation. Ailleurs dans ce magazine, nous vous proposons une alimentation à découpage extrêmement simple. Le nombre de composants spéciaux conçus pour ce type d'applications ne cessant de croître, il en viendra sans aucun doute d'autres. Si, voici quelques mois encore, les transistors de puissance se signalaient par un prix élevé et une lenteur certaine, et si l'électronique de régulation se caractérisait par un encombrement encore important et une complexité plutôt redoutable (l'intégration a fait de gros progrès depuis), les choses ont rapidement évolué; les transistors ont gagné en vitesse et de nouveaux types de ferrite permettent des vitesses de découpage de plus en plus élevées. A son tour, cette élévation de fréquence permet une réduction de la taille du transformateur et du filtre secondaire. L'inconvénient majeur présenté par cette augmentation de la fréquence de découpage est un risque majeur de pollution électromagnétique due au riche spectre harmonique des ondes (quasi-rectangulaires) générées par le découpage à fréquence très élevée. Ceci explique l'intérêt croissant pour les alimentations à oscillation libre avec leurs courants sinusoïdaux. Mais les fabricants d'alimentation à découpage ne s'endorment pas sur leurs lauriers. Il existe des processus de découpage permettant de donner électroniquement une forme sinusoïdale au courant drainé du secteur, ce qui permet une réduction sensible de

la pollution du réseau électrique proche et une augmentation de l'efficacité du redresseur (primaire) en raison de la forme plus favorable de la courbe du courant et de la réduction de la taille des crêtes de courant dans le condensateur de lissage.

La lecture de cet article vous l'aura sans doute fait supporter, les alimentations à découpage n'ont pas fini de faire parler d'elles. ■

Littérature:

High-ferrite power transformer and choke design, part 1...4.

Philips technical publication, sept. 1982

Unitrode: Switching Regulated Power Supply Design Seminar Manual (1986)

SGS: Power Supply Application Manual, jul. 1985

De nombreux ouvrages de caractéristiques de SGS/Thomson, Intersil, Philips, Siemens, Unitrode et autres

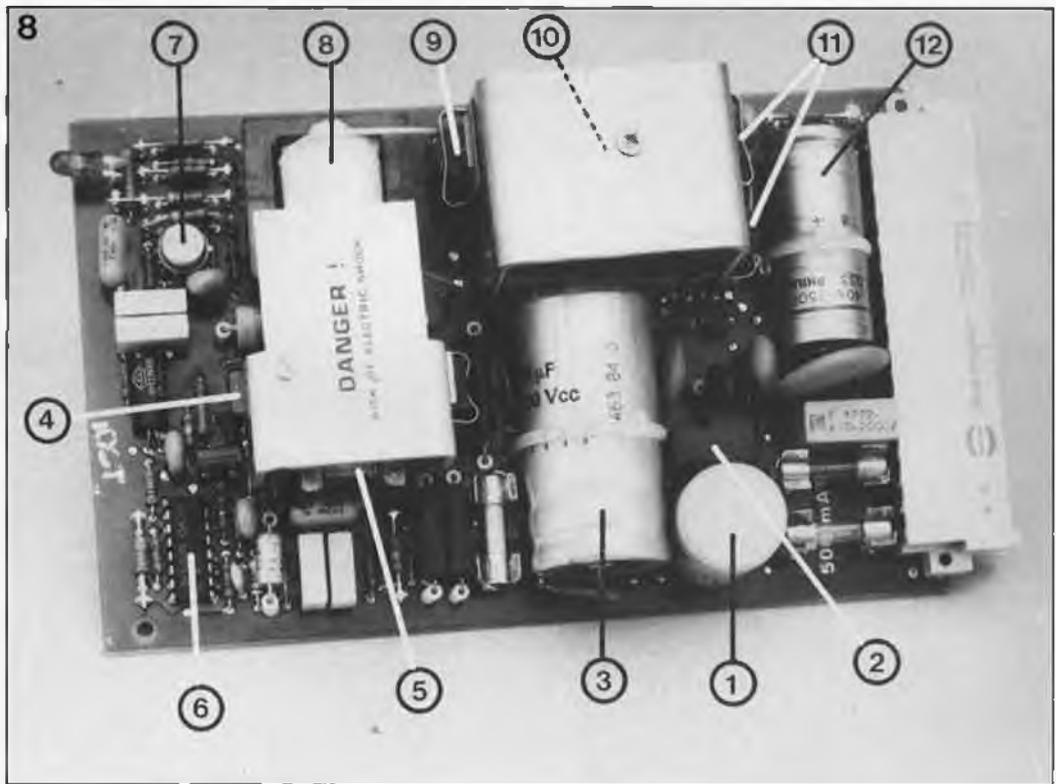


Figure 8. Vue plongeante sur une alimentation à découpage. On y reconnaît:

- 1 - le filtre secteur d'entrée
- 2 - le redresseur primaire
- 3 - le condensateur tampon de la tension primaire
- 4 - le transistor de commutation
- 5 - le transformateur impulsionnel pour commande de base
- 6 - le circuit intégré de régulation pour modulation par largeur d'impulsion
- 7 - la tension de référence (secondaire) et l'amplificateur d'erreur
- 8 - le transformateur à noyau ferrite
- 9 - la diode de protection primaire pour affaiblissement du champ magnétique du transformateur
- 10 - l'inductance du filtre de sortie
- 11 - la diode de redressement et de protection du secondaire
- 12 - le condensateur de sortie

MARCHÉ

MISTRAL

Mistral est un boîtier qui se connecte directement sur la prise péri-informatique du Minitel.

Il se met automatiquement en marche avec le Minitel.

Les informations obtenues sur le serveur sont affichées sous forme de plusieurs écrans. Mistral enregistre instantanément une dizaine de pages que vous consultez GRATUITEMENT une fois votre communication terminée.

Avec Mistral, vous évitez la coûteuse acquisition d'une imprimante spécifique au Minitel. En connectant directement n'importe quelle imprimante, vous obtenez une copie conforme des écrans choisis. Préparez tranquillement et GRATUITEMENT tous vos textes et messages grâce au traitement de texte intégré dans Mistral, puis expédiez-les automatiquement et autant de fois que vous le désirez sur les messageries et boîtes aux lettres. Mistral transmet votre texte bien plus

dactylographier.

Créez une animation originale: informations, messages publicitaires, promotions, offres de services, démonstrations de produits défilent à votre gré sur l'écran du Minitel. Ce "journal cyclique" pourra également être consulté sur simple appel téléphonique d'un de vos clients. Pour le coût d'une communication, un seul Mistral permet à deux interlocuteurs de dialoguer en direct par l'intermédiaire de Minitel. Il peut même s'échanger des textes rédigés avant l'appel téléphonique, mémoriser et les imprimer afin de garder une trace écrite de leur conversation. Cette application intéresse particulièrement les sourds et ma-

lentendants. Toutes les informations obtenues grâce à Mistral peuvent être stockées sur n'importe quel ordinateur domestique disposant d'un port série RS 232C. Mistral est conçu, fabriqué par C & D INFORMATIQUE et commercialisé par NEWTEL.

NEWTEL
11, rue Daru
75008 PARIS


(3655 M)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Interface série type RS 232C de 3000 à 9600 bauds
fiche femelle Din 8 broches au standard Apple II C
- Interface parallèle type centronics
connecteur femelle 25 broches au standard IBM PC
- Unité centrale micro processeur NMOS 6802
- Mémoire de stockage 8 K octets ou 32 K octets de RAM CMOS (pile au lithium)
- Mémoire programme EPROM 32 K octets
- Alimentation 9 Volts, 500 mA
par bloc alimentation extérieur livré d'origine



pré-diviseur 1 250 MHz

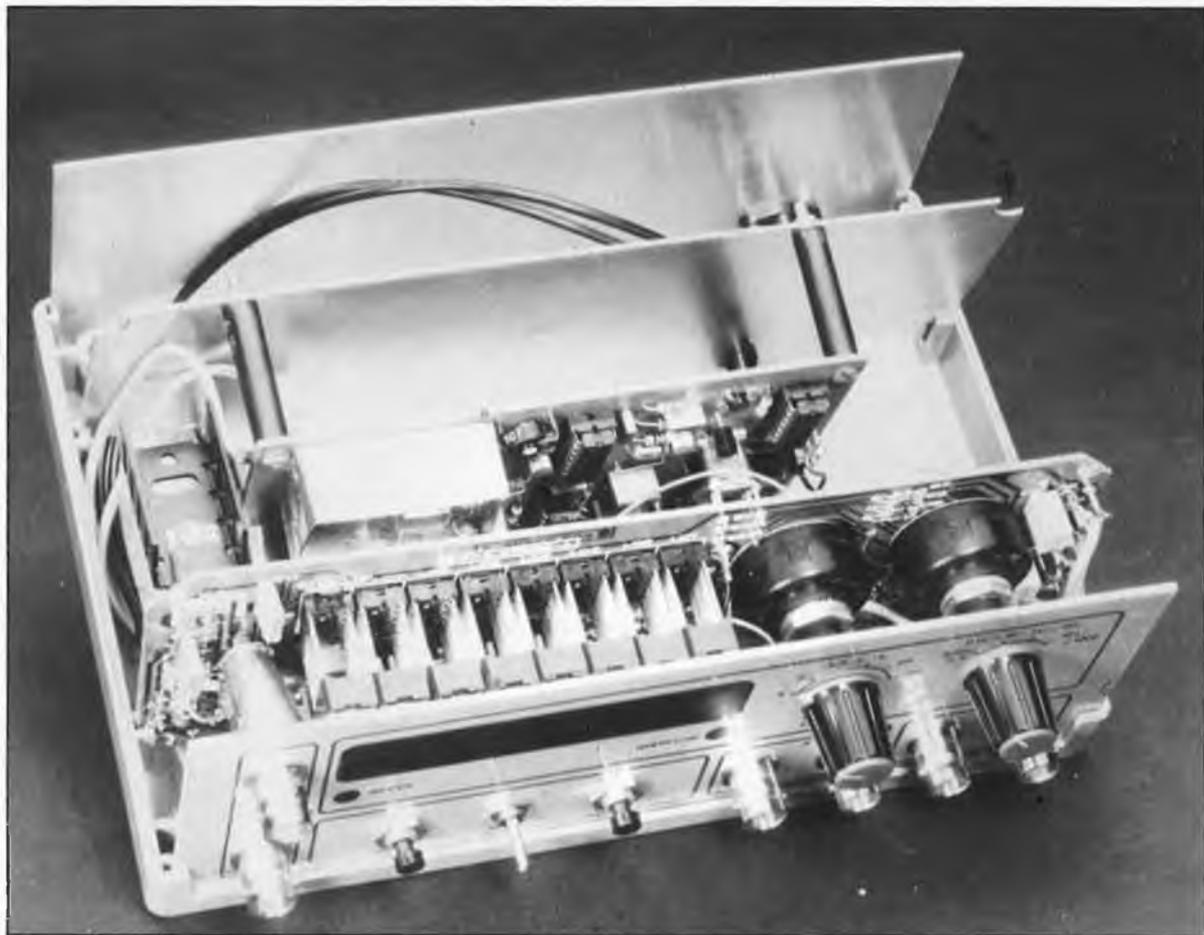

pour le fréquencemètre à 5 fonctions

Dans le numéro du mois dernier, nous avons décrit un fréquencemètre universel dont le domaine de fréquences allait jusqu'à 10 MHz. A ceux d'entre nos lecteurs désireux d'effectuer des mesures dans les bandes VHF et UHF, nous proposons, comme promis, un étage pré-diviseur d'entrée qui permettra au fréquencemètre de travailler jusqu'à 1 250 MHz.

Une fois prise la décision de doter un fréquencemètre d'un pré-diviseur, il reste à choisir la manière de s'y prendre. La moins périlleuse suppose que la destination première de cet instrument est la mesure de fréquences basses et moyennes et que, pour ce faire, il comporte un calibre étalonné en kilohertz. L'adjonction pure et simple à cet appareil d'un diviseur par mille convertit le calibre des kHz en un calibre étalonné en mégahertz (MHz). Le choix de cette méthode n'implique pas de dépla-

cement de la virgule (ou point décimal); elle a cependant l'inconvénient de diviser par 1 000 la résolution de l'instrument. Ceci explique que dans la plupart des cas, on préfère une technique différente, plus compliquée il est vrai, qui revient à multiplier par 1 000 la durée du temps (d'ouverture) de (la) porte; le compteur reçoit ainsi un nombre 1 000 fois plus important d'impulsions, mais l'instrument garde sa résolution originale (et affiche la même valeur que dans le cas précédent).

La durée de mesure d'un fréquencemètre est déterminée, entre autres facteurs, par la fréquence de l'oscillateur à quartz, qui après avoir subi une division, commande l'ouverture et la fermeture de la porte de mesure. Supposons que nous divisons par deux la fréquence de l'oscillateur; résultat: la durée de mesure est multipliée par deux. Il faut alors s'arranger pour que le signal à mesurer passe lui aussi par un diviseur par deux. Comme on le voit, il n'est pas indispensable d'utiliser des divi-

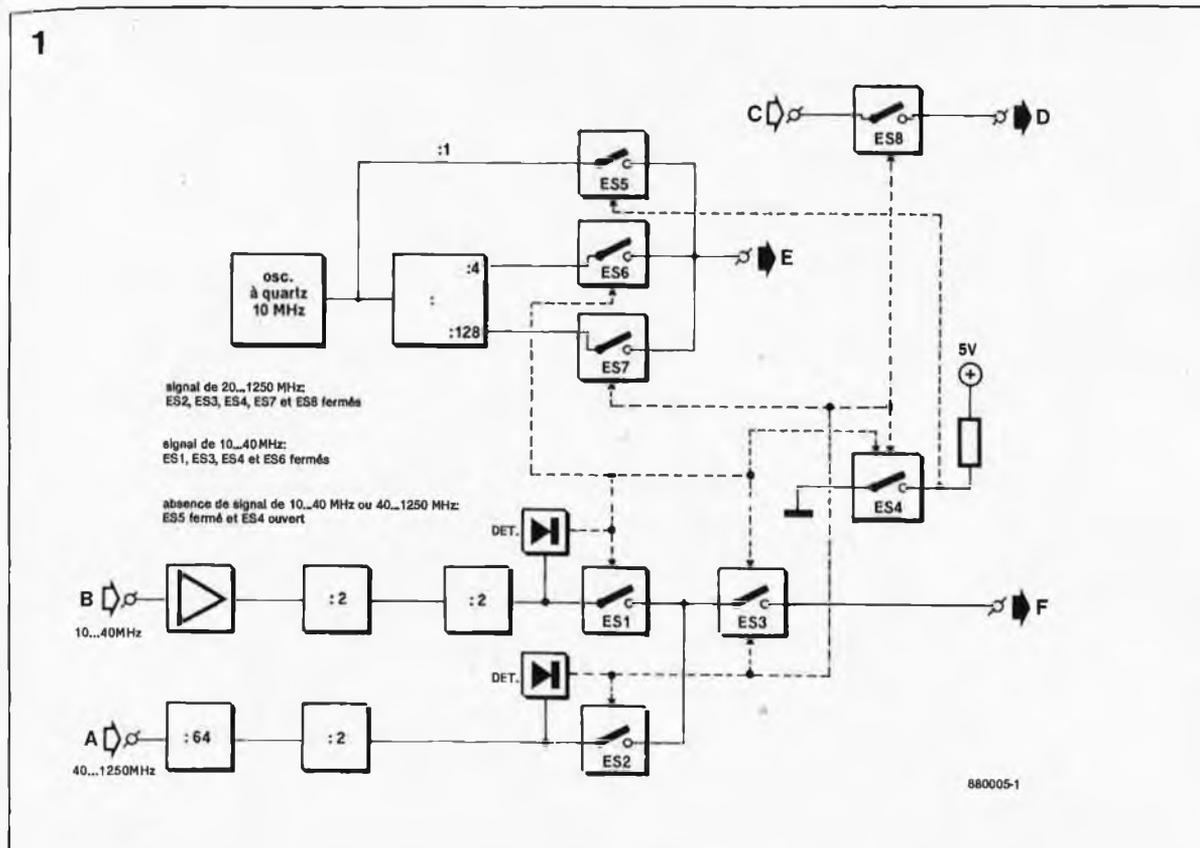


Figure 1. Synoptique du pré-diviseur. A gauche, on reconnaît de haut en bas, l'oscillateur à quartz et ses diviseurs, l'entrée pour les signaux compris entre 10 et 40 MHz avec son diviseur par 4, et l'entrée prévue pour les signaux supérieurs à 40 MHz et jusqu'à 1 250 MHz, avec son diviseur par 128.

seurs par dix. N'importe quel facteur de division convient, à condition qu'il reste le même pour la fréquence d'horloge et la fréquence à mesurer. Le pré-diviseur décrit ici divise la fréquence de l'oscillateur et le signal d'entrée par un même facteur.

Le synoptique

Lors de la conception de notre pré-diviseur, nous avons prévu qu'il s'adapte seulement au fréquencemètre à 5 fonctions décrit le mois dernier, mais aussi à n'importe quel fréquencemètre.

Ceci explique que nous l'ayons doté de son propre oscillateur à quartz (de 10 MHz). Implantée sur la platine du pré-diviseur, cette adjonction dotée l'ensemble ainsi réalisé d'une horloge dont la précision dépasse celle de l'horloge originale du fréquencemètre (sans pré-diviseur).

La figure 1 donne le synoptique du pré-diviseur. L'oscillateur (en haut à gauche) fournit un signal de 10 MHz disponible au point E à cette même fréquence ou, après division, à une fréquence 4 ou 128 fois moindre. Le facteur de division appliqué dépend sur l'une des entrées de mesure. Avec l'adjonction du pré-diviseur, on dispose de trois entrées: celle du fréquencemètre lui-même, pour les signaux de fréquence inférieure ou égale à 10 MHz et deux entrées additionnelles du pré-diviseur, la première destinée aux signaux de fré-

quence comprise entre 10 et 40 MHz, et la seconde pour les signaux entre 40 et 1 250 MHz. Les signaux appliqués à la seconde entrée (10...40 MHz) subissent une division par 4 (par 2 et encore par 2) et ceux appliqués à la troisième (40...1 250 MHz) une division par 128 (par 64 puis par 2). L'application d'un signal à l'une de ces deux entrées entraîne la mise en circuit automatique du diviseur correspondant en aval de l'oscillateur à quartz. La présence d'un calibre distinct avec entrée propre pour le domaine de fréquences compris entre 10 et 40 MHz s'explique par le fait que la sensibilité du préamplificateur du diviseur par 64 est maximale à 250 MHz environ, et devient insuffisante en-dessous de 40 MHz. Il fallait donc opter pour un autre diviseur pour cette plage de fréquences. Cette approche présente l'avantage supplémentaire de permettre des durées de portes plus brèves pour les fréquences comprises entre 10 et 40 MHz. Au facteur de division maximal, 128, le domaine des durées de mesure s'étend de 0,14 à 140 secondes. Les interrupteurs électroniques ES1...ES8 établissent le facteur de division convenable et relient l'entrée de mesure concernée au fréquencemètre. Ils sont commandés par l'intermédiaire des signaux présents (ou absents) sur les entrées du pré-diviseur. L'interrupteur S8 sert à déterminer les «modes» du fréquencemètre. La position de la virgule en particulier.

Dans la pratique

L'implantation du pré-diviseur dans le fréquencemètre se fait en deux étapes. La première consiste à rechercher sur le «patient» (le fréquencemètre) les différents points auxquels seront soudées les connexions du pré-diviseur; la seconde, dans le cas du fréquencemètre à 5 fonctions, consiste à procéder sur le circuit imprimé à quelques modifications simples mais indispensables, prévues dès la conception du fréquencemètre. Pour comprendre la raison de ces modifications, il nous faut revenir au schéma du fréquencemètre (figure 2). L'alimentation (en bas à gauche) comporte deux paires de points sur lesquels est disponible la tension d'alimentation: nous utiliserons les deux points excédentaires pour fournir la tension d'alimentation (+5 V) nécessaire au pré-diviseur. Au-dessus de l'alimentation nous découvrons l'entrée A du fréquencemètre; elle garde sa fonction d'entrée pour les signaux de fréquence inférieure ou égale à 10 MHz; sa soeur jumelle (mais alternative), AC, va nous servir de point de connexion (point F) pour le signal de sortie du pré-diviseur. Au centre de la figure 2 nous trouvons l'entrée EXT. OSC. de IC3 (point E). On connecte à ce point le signal de l'oscillateur du pré-diviseur. Il faut ensuite interconnecter les broches 20 et 21 de IC3 (par l'implantation du pont X-Y). En haut à droite, vous retrouvez les interrupteurs (ou ponts de câblage) S6 et S8 ainsi que les dio-

2

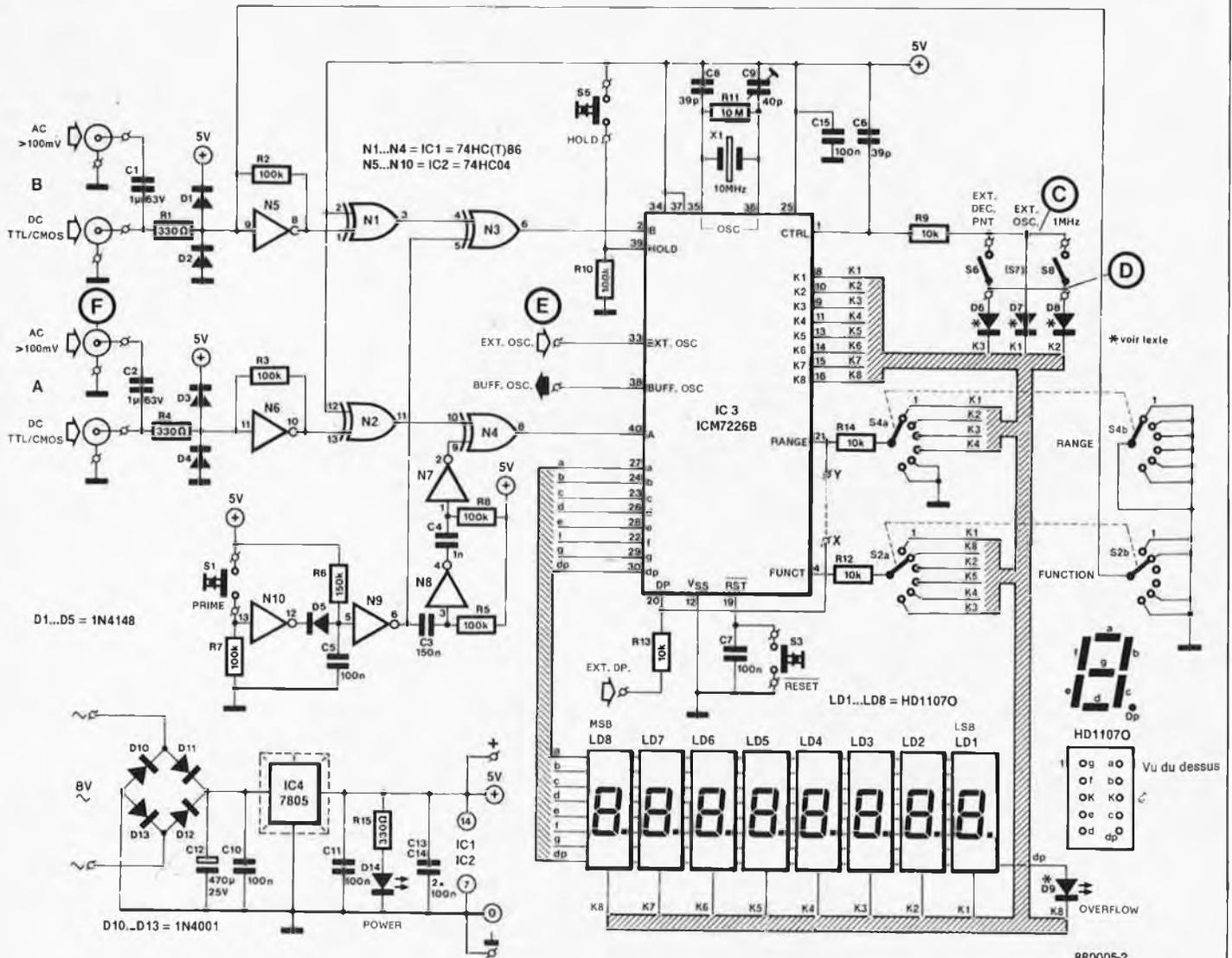


Figure 2. L'adjonction du pré-diviseur ayant été prévue dès le départ, le nombre de modifications à effectuer sur le fréquencemètre proprement dit est très limité.

des D6...D8. L'interrupteur S7 est remplacé par un pont de câblage implanté à demeure. Il faudra également supprimer les deux interrupteurs S6 et S8, sachant qu'en présence du pré-diviseur leur fonction est remplie par l'interrupteur électronique ES8. Les anodes (base du triangle) des diodes D6 et D8 sont interconnectées; leur point de liaison constitue un nouveau point de branchement (point D) auquel arrive la sortie de ES8. L'entrée de ES8 (point C) est reliée à la borne droite de R9 (commutateurs rotatifs en haut à droite). Ce sont là toutes les «modifications» à apporter au fréquencemètre.

On peut envisager d'extraire le quartz de 10 MHz du fréquencemètre où il est devenu parfaitement inutile puisque le pré-diviseur fournit son propre signal d'oscillateur que l'on applique (par le point E) à l'entrée EXT. OSC. (broche 33) de IC3 du fréquencemètre. Cette extraction vous permettra de faire l'économie

d'un quartz, puisque vous pouvez implanter l'ancien quartz du fréquencemètre directement sur le pré-diviseur. Pour lever tout doute éventuel, nous avons visualisé en **figure 3** les points intéressants ainsi que les 3 ponts à implanter sur le circuit imprimé.

La seconde étape de la réalisation consiste à monter le pré-diviseur dont le schéma est donné en **figure 4**. En haut à gauche, vous n'aurez sans doute pas de mal à identifier l'oscillateur à quartz avec X1 et T1 à la sortie duquel le signal de 10 MHz attaque le tampon T2. Le signal de sortie est appliqué à l'entrée d'horloge d'un compteur binaire. Selon la sortie utilisée, Q2 ou Q7, le signal disponible à cet endroit est divisé soit par 4 (broche 11) soit par 128 (broche 3).

On dispose également du signal de 10 MHz sans division (par ES5) au cas où l'on désire appliquer directement le signal de 10 MHz à la sortie de l'oscillateur du pré-diviseur (point E).

Les interrupteurs ES5...ES7 aiguillent le signal, divisé ou non selon le cas, vers le point E. Sur la gauche de la figure 4 nous retrouvons les deux entrées A et B (embases BNC) propres au pré-diviseur pour les signaux d'entrée compris entre 40 et 1250 MHz, et 10 et 40 MHz. IC2 amplifie les fréquences comprises entre 10 et 40 MHz avant qu'elles ne subissent une division par 4 par les bascules FF1 et FF2. Il en va différemment dans le cas des signaux 40...1250 MHz qui subissent eux une division par 64 (par IC4) puis par 2 (par la bascule FF3); le facteur de division atteint donc 128. Les ajustables P1 et P2 servent à régler très précisément entre 0 et 5 V le seuil de basculement de FF1 et FF3. Les diodes D3...D8 associées aux réseaux RC connexes constituent les détecteurs de signaux du synoptique. C'est d'après les informations fournies par ces détecteurs, présence ou non d'un signal, que sont commandés les interrupteurs ES1...ES8.

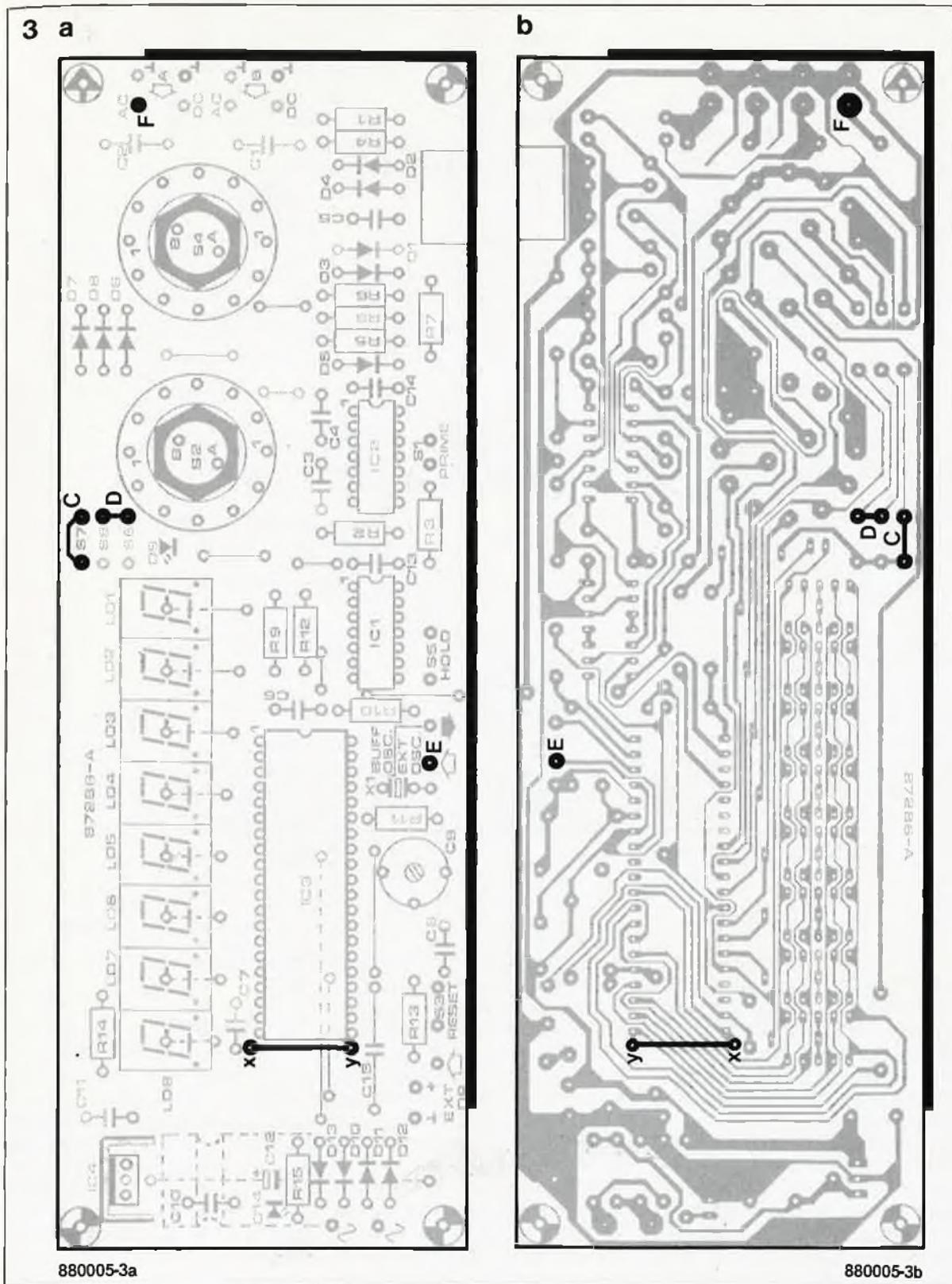


Figure 3. Les adaptations sur la platine du fréquences-mètre se limitent à l'implantation de trois ponts (X-Y, C et D) et à la mise en place aux points indiqués de picots sur lesquels seront soudés des morceaux de fil interconnectant les deux platines.

La réalisation


Avant de commencer l'implantation des composants (voir figures 5 et 6), il faut percer deux fentes de ± 5 mm de long et de 1 mm de large aux emplacements marqués C13 et C14. Ces fentes recevront des condensateurs de 1 nF trapézoïdaux (ou en pastille). En effet, il est impératif que ces deux condensateurs soient montés côté pistes, de telle manière que leur corps s'intègre dans l'épaisseur de la platine, et que la longueur des connexions soit pour ainsi dire nulle.

La même raison explique l'implantation de IC4 côté pistes. Avec d'innombrables précautions il faudra replier les broches de ce circuit de 180° de manière à pouvoir le souder selon la même orientation que s'il avait été implanté côté composants. Si l'on a quelques scrupules à tordre les broches du circuit, on peut envisager de percer dans la platine un orifice rectangulaire où viendra s'encastrier IC4. Cette approche permet également de couper à ras les broches du circuit intégré. Les autres circuits in-

tégrés seront mis sur support. L'implantation des composants restants se fera dans l'ordre rituel: ponts de câblage, résistances et ajustables, condensateurs et, pour finir, les composants «fragiles» tels que diodes et transistors.

N'oubliez pas de mettre en place les deux enceintes et le «couvercle» de blindage prévus autour de IC2, et au-dessus de IC4 côté pistes d'autre part. Pour les deux enceintes de blindage on utilisera de la tôle de fer blanc de

Figure 4. L'électronique du pré-diviseur proprement dit. A gauche on trouve les deux entrées, à droite la sortie signal, la sortie oscilateur et les deux connexions de commande du mode qui vont vers le fréquencemètre.

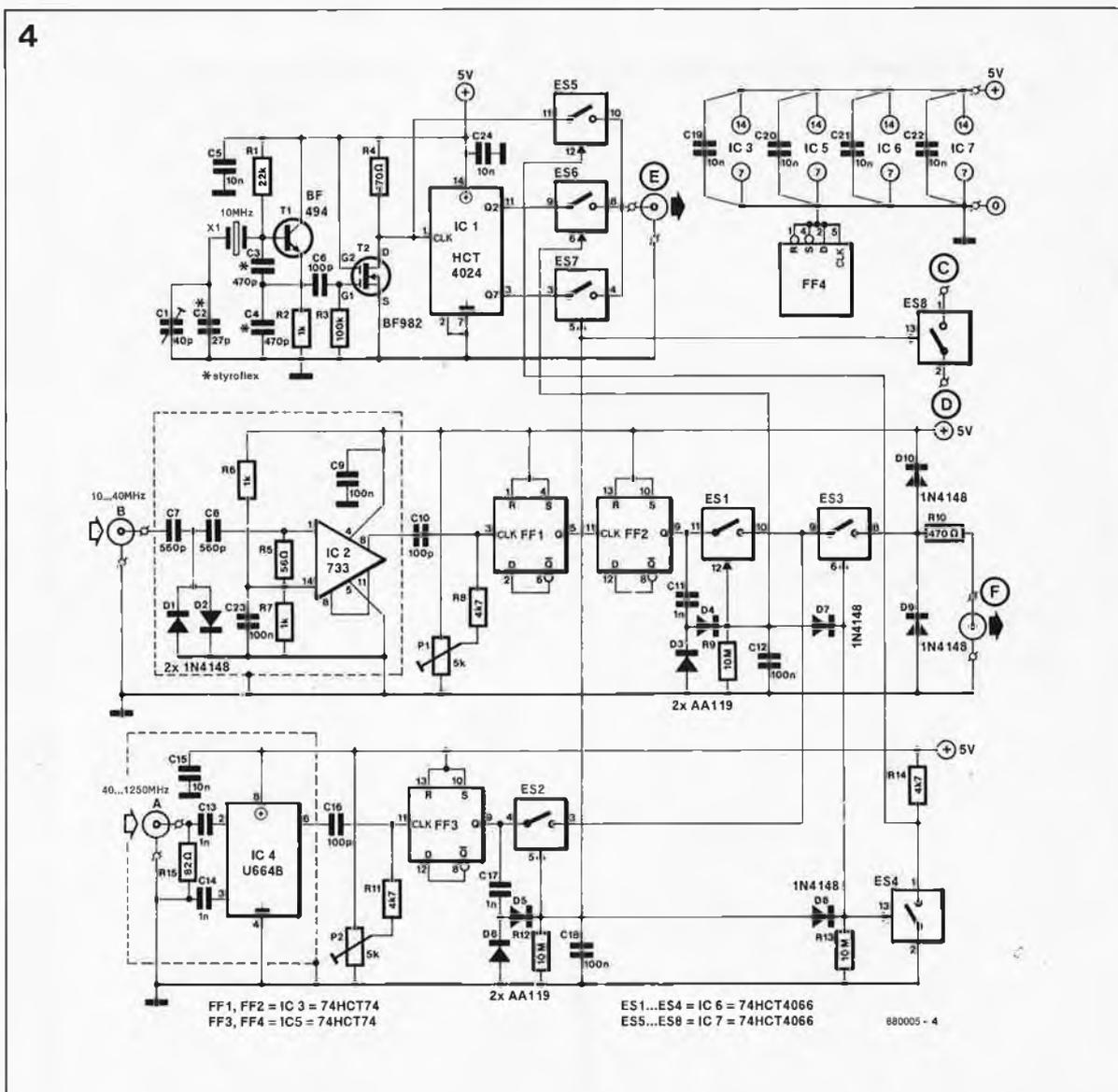

Liste des composants:

Résistances:

- R1 = 22 k
- R2, R6, R7 = 1 k
- R3 = 100 k
- R4, R10 = 470 Ω
- R5 = 56 Ω
- R8, R11, R14 = 4k7
- R9, R12, R13 = 10 M
- R15 = 82 Ω
- P1, P2 = 5 k ajustable

Condensateurs:

- C1 = 40 p ajustable
- C2 = 27 p Styroflex
- C3, C4 = 470 p Styroflex
- C5, C15, C19... C22, C24 = 10 n
- C6, C10, C16 = 100 p
- C7, C8 = 560 p
- C9, C12, C18, C23 = 100 n
- C11, C17 = 1 n
- C13, C14 = 1 n trapézoïdal ou pastille

Semi-conducteurs:

- D1, D2, D7... D10 = 1N4148
- D3... D6 = AA 119
- T1 = BF 494
- T2 = BF 982
- IC1 = 74HCT4024
- IC2 = 733
- IC3, IC5 = 74HCT74
- IC4 = U664B
- IC6, IC7 = 74HCT4066

Divers:

- X1 = quartz 10 MHz, (30 p parallèle)

1,5 cm de haut fixée sur les picots prévus à cet effet et implantés aux 4 (ou 5) coins de l'enceinte côté composants. La fabrication du blindage de IC4 côté pistes demande quelque expérience en tôlerie: il s'agit en effet d'une plaquette de tôle pliée en forme de parallépipède quasi-rectangle que l'on soude en place côté soudures de manière à ce qu'il constitue un ensemble avec la partie supérieure du blindage comme illustré en **figure 7**. La liaison entre les deux connecteurs BNC du pré-diviseur et les points correspondants du circuit imprimé sont à réaliser avec du câble coaxial UHF. Côté pistes, le câble est soudé directement à la masse et à l'entrée. Il faudra veiller à raccourcir au minimum indispensable la longueur de l'âme (ligne signal) du câble. En ce qui concerne l'entrée 40...1250 MHz, le blindage du câble est soudé à la tôle de blindage inférieure (côté pistes). Pour obtenir un fonctionnement correct du circuit, il est essentiel d'effectuer un blindage des deux connecteurs BNC d'entrée à l'aide de cônes réalisés en tôle de laiton. Les liaisons en-

tre les sorties oscilateur et signal du pré-diviseur et les points correspondants du fréquencemètre seront établies de préférence à l'aide de câble coaxial de bonne qualité; on se met ainsi à l'abri de problèmes éventuels. La seule interconnexion pouvant se faire à l'aide de fil de câblage ordinaire est celle des lignes d'alimentation (+5 V et masse). En ce qui concerne l'alimentation, il faudra vérifier que l'on n'a pas été trop chiche lors de la réalisation de l'alimentation du fréquencemètre et s'assurer que celle-ci est bien en état de fournir la puissance supplémentaire exigée par l'implantation du pré-diviseur. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'une alimentation secteur moulée fournissant approximativement 500 mA sous 8 V ~. Si la tension de sortie continue de votre module atteint au moins 12 V, vous pourrez en connecter les sorties en amont du pont de diodes du fréquencemètre qui remplit alors une fonction de système de protection contre une éventuelle inversion de polarité. Le régulateur intégré du fréquencem-

tre abaisse cette tension aux 5 V requis.

Le réglage

La procédure de réglage du fréquencemètre doté de son pré-diviseur est relativement simple, à condition de disposer d'une source de signaux capable de fournir des signaux de fréquence comprise entre 10 et 40 MHz et entre 40 et 1250 MHz. Si l'on dispose d'un signal de mesure de grande précision dont on pourra le cas échéant vérifier la valeur à l'aide d'un second fréquencemètre, il n'est pas sorcier d'ajuster, par action sur C1, la fréquence de l'oscillateur d'horloge à 10 MHz très exactement. Par action sur les ajustables P1 et P2, on positionne ensuite les entrées à leur sensibilité maximale. Le premier pas consiste à appliquer un signal sur l'entrée A du pré-diviseur. La fréquence exacte de ce signal de test n'a aucune importance dès l'instant où elle est supérieure à 40 MHz. Une fois que l'on aura obtenu une indication stable sur l'affichage, on diminue le niveau du signal

5

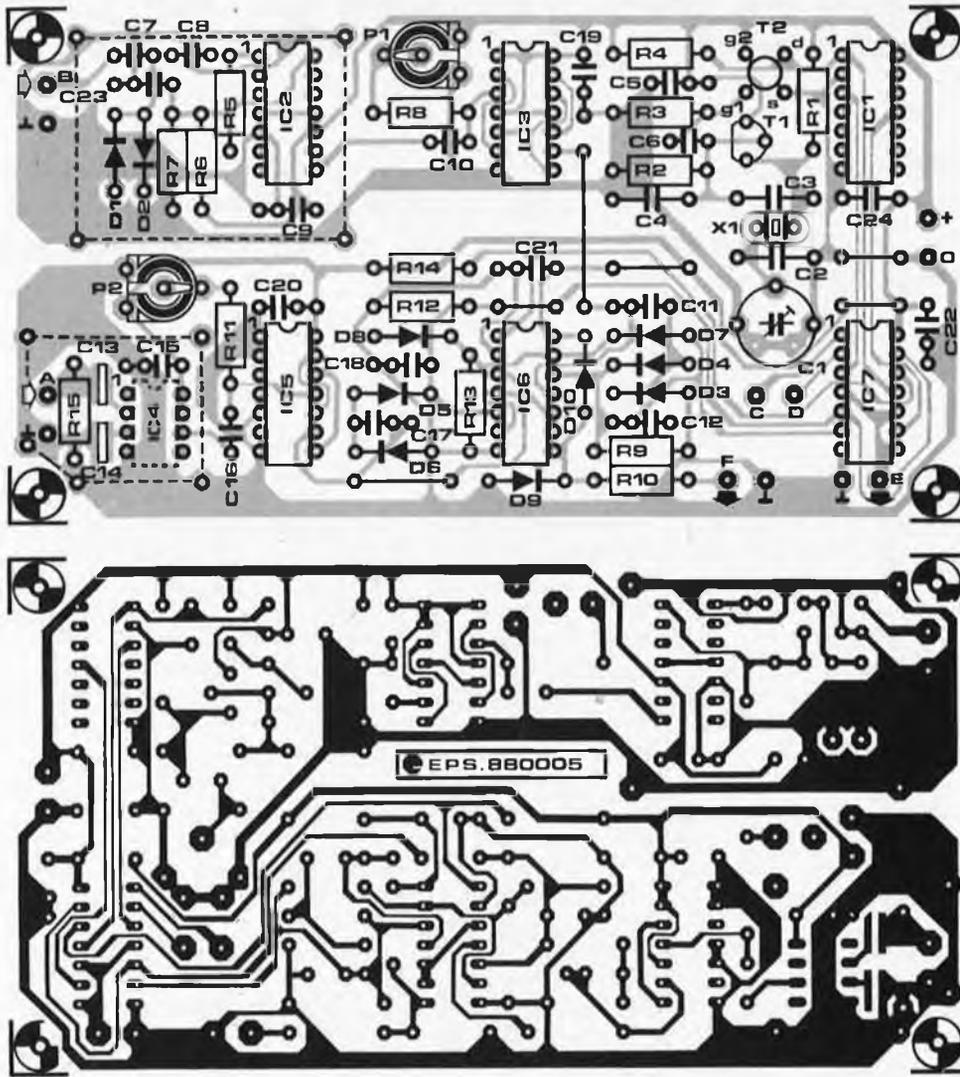


Figure 5. Représentation de la sérigraphie de l'implantation des composants du pré-diviseur. Tous les circuits intégrés, exception faite de IC4, seront montés sur support. Les lignes pointillées indiquent la position des tôles de blindage.

de test jusqu'à ce que le fréquence-mètre ne soit plus en état d'afficher de valeur correcte. Par action sur P2, on tente alors de retrouver un affichage stable et correct. On procède à une nouvelle atténuation du signal et lorsque l'affichage devient incohérent, on tente de retrouver une valeur correcte en jouant sur P2; cette procédure est reprise jusqu'à ce que l'on atteigne un point de «non-retour», à partir duquel, quoique l'on fasse, l'affichage reste aléatoire.

L'étalonnage de l'entrée B se fait de manière identique, mais par action sur l'ajustable P1 cette fois.

La manière d'implanter le pré-diviseur dans le boîtier dépend de l'espace disponible. La solution la plus simple et la plus pratique consiste à le fixer, à l'aide d'entretoises de longueur adéquate, sur le boîtier lui-même, sur le circuit imprimé du fréquence-mètre ou une cloison interne du boîtier. La photo d'illustration du début de cet article montre la solution retenue pour nos prototypes.



Figure 6. Photographie du pré-diviseur. On y voit nettement les picots servant à la fixation des enceintes de blindage. C13 et C14 (condensateurs trapézoïdaux ou en pastille) sont «encastrés» dans l'épaisseur du circuit imprimé. L'absence de IC4 s'explique par sa soudure côté pistes du circuit imprimé.

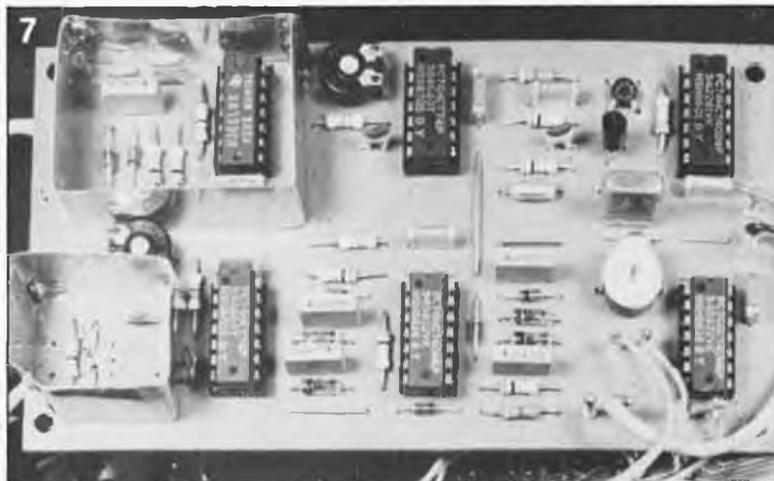


Figure 7. Cette photographie de détail montre comment effectuer le blindage des étages d'entrée VHF/UHF.

S. Dimitriou

Compresseur BF

La fonction de ce circuit est de relever le niveau de sortie moyen d'un amplificateur BF. Il est d'une relative simplicité, ce qui permettra de l'employer dans des applications aussi diverses que par exemple un interphone, une sono publique ou une sono de discothèque, mais aussi un émetteur/récepteur.

La compression dynamique de la musique et de la parole est une pratique normale, même et surtout en «haute-fidélité»; c'est un moyen d'adapter la très forte dynamique des phénomènes acoustiques naturels à la dynamique limitée des supports mécaniques (disque microsillon) et magnétiques (bande) courants, et de s'affranchir d'une partie du bruit intrinsèque de ces supports (en relevant l'amplitude des passages les plus faibles du signal à compresser).

En règle générale, la compression de la musique et de la parole affecte donc la dynamique du spectre basse fréquence d'entrée en vue de moduler l'amplificateur de puissance BF à un niveau aussi constant que possible, juste en-dessous du seuil d'écrêtage. Ce qui revient à relever la puissance moyenne de sortie du système. Il est inévitable que le processus d'amplification des signaux les plus faibles et d'atténuation des plus forts se traduise par un certain taux de distorsion; et c'est la commande du dispositif d'amplification et d'atténuation dans le compresseur qui détermine dans une large

mesure l'importance de ce taux.


Avant d'insérer un compresseur quel qu'il soit dans le trajet d'un signal BF, il faut en connaître le temps de montée, c'est-à-dire le temps que met le circuit à détecter puis à contrecarrer une brusque saute de l'amplitude du signal d'entrée. Dans les circuits courants, ce temps est réglable entre 0,5 et 5 ms, selon les goûts de l'utilisateur, les besoins précis du contexte et le type de signal à compresser. L'inertie du compresseur est caractérisée aussi par le temps qu'il met à retrouver l'état dans lequel il était avant la crête d'amplitude. Ce temps est relativement long, puisqu'il est exprimé le plus souvent en secondes. Si l'on adopte un temps de recouvrement trop court, l'atténuation peut provoquer des interférences avec les composantes les plus basses du spectre de fréquences du signal d'entrée. A l'autre extrême, les durées trop longues (10 s et plus) créent un effet de voile désagréable: le signal reste atténué alors qu'il n'y a plus aucune raison pour qu'il le soit. En pratique, le temps de recouvrement devra être déterminé en fonction des be-

soins particuliers du contexte dans lequel le compresseur de modulation est employé, et en fonction du type de signal; ainsi, la parole s'accommode bien d'un temps de recouvrement assez long, mais ce n'est pas le cas de la musique. Le compresseur que nous vous présentons ici ne possède pas d'organe de réglage de la durée de recouvrement, car ce réglage est automatique. En effet, le circuit adapte la durée de recouvrement à la valeur instantanée de l'amplitude du signal d'entrée.

Une résistance commandée en courant

Le schéma du compresseur apparaît sur la figure 1; malgré son apparente simplicité, il répond non sans pertinence à bon nombre d'exigences pourtant contradictoires. Sa réponse en dynamique lui permet de transformer un signal d'entrée dont l'amplitude varie de 25 mV_{cc} à 20 V_{cc} (≈ 58 dB) en un signal de sortie dont

Figure 1. Schéma du compresseur de modulation universel, à réaliser en double exemplaire pour obtenir un module stéréophonique; les points X et Y des deux voies seront reliés les uns aux autres.

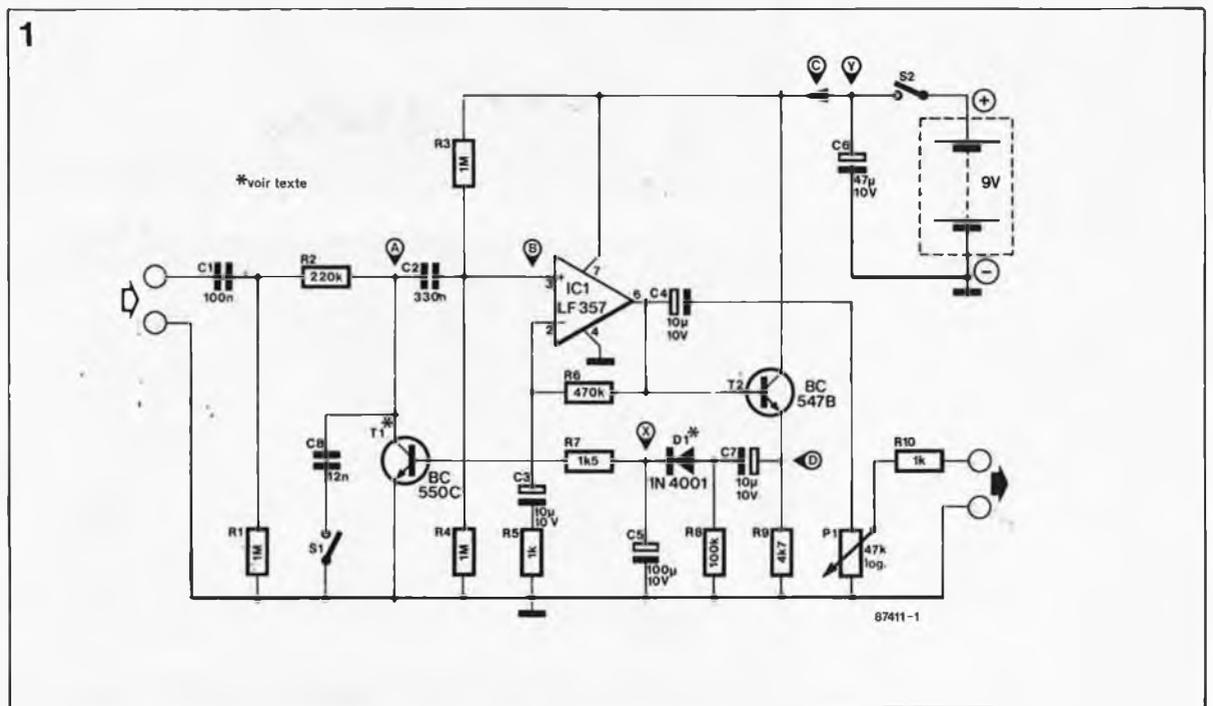

l'amplitude sera comprise entre $1,5 V_{cc}$ et $3,4 V_{cc}$ ($\approx 7,1$ dB). Avec une dynamique d'entrée plus modérée de $25 mV_{cc}$ à $2,5 V_{cc}$ (≈ 40 dB) par exemple, la dynamique du signal de sortie sera de $1,5 V_{cc}$ à $2,25 V_{cc}$ ($\approx 3,5$ dB). La bande passante du compresseur s'étend de 20 Hz à 40 kHz, grâce notamment à l'amplificateur opérationnel rapide IC1 (LF357) dont le gain est fixé à 471 environ $[(R6 + R5)/R5]$. Le condensateur C3 coupe la route aux tensions continues à l'entrée inverseuse de IC1, et, associé à R15, il fixe la fréquence de coupure de l'amplificateur opérationnel à 16 Hz.

Les résistances R3 et R4 polarisent l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel, et par conséquent sa sortie, à un potentiel équivalent à la moitié de la tension d'alimentation, de façon à obtenir une linéarité optimale. Le condensateur C2 transfère le signal d'entrée vers l'amplificateur opérationnel tout en bloquant la composante de polarisation continue sur la broche 3. Sa valeur n'est pas critique en soi, mais elle exerce une certaine influence sur la réponse du compresseur dans le bas du spectre BF. Le réseau atténuateur de ce circuit est composé de R2 et T1 pour l'essentiel. Le collecteur du transistor est maintenu à 0 V par R1 et R2, de sorte que T1 travaille en permanence à la limite du régime de saturation, et que sa jonction collecteur-émetteur fonctionne comme une résistance variable commandée par le courant de base. Plus celui-ci est élevé, plus la résistance de la jonction c-e sera faible; l'atténuation instantanée du signal appliqué à IC1 sera donc d'autant plus forte. C'est le redresseur composé par D1, C5 et R7 qui se charge de moduler le courant de base de T1. Le transistor T2 fournit le courant de charge de C7; on obtient ainsi que la sortie d'IC1 ne subisse pas les effets d'une charge trop forte importante, ce qui se traduirait par de la distorsion. La tension redressée aux bornes de C5 est une mesure directe de l'amplitude du signal de sortie, et elle polarise la base de T1 pour obtenir la régulation de l'atténuation déjà évoquée.

L'emploi d'une diode à faible résistance interne (D1) et d'un tampon (T2) permet d'obtenir une charge rapide, mais une décharge lente de C5, ce qui se traduit par un temps de réponse court et un temps de recouvrement long. Comme C5 se décharge à travers R7 et la résistance de base de T1, le temps de recouvrement du compresseur correspond donc au produit de la valeur de ces trois

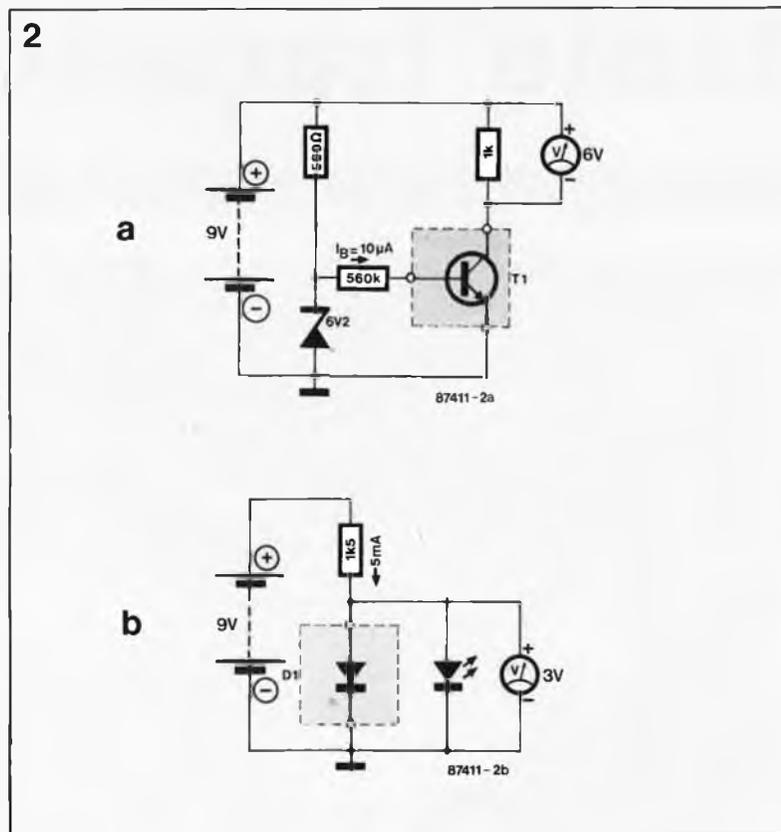


Figure 2. Pour obtenir un fonctionnement satisfaisant du compresseur, il importe que les composants déterminants pour la régulation de l'atténuation présentent les mêmes caractéristiques. Ces deux circuits auxiliaires permettront de tester divers exemplaires de transistors et de diodes pour D1 et T1, et les appairer.

composants. Si l'on réduit la polarisation de la base de T1, on obtient une augmentation de la résistance de base de T1, et de ce fait un allongement du temps de recouvrement. Ceci est profitable à la compression de signaux de parole. La sortie de l'amplificateur opérationnel attaque le réseau C4, P1 et R10, qui permet à la fois le blocage des tensions continues et le réglage de niveau.

Il est aisé de combiner deux compresseurs pour obtenir un dispositif stéréophonique. Dans ce cas on connectera le point X du circuit d'une voie au point X du circuit de l'autre voie, et l'on fera de même pour les deux points Y. Ne jamais établir de connexion croisée entre les points X et Y! La pile d'alimentation pourra être commune aux deux voies. Il importe que le transistor T1 et la diode D1 de chacun des circuits aient été appariés à l'aide, par exemple, des circuits de la figure 2. Il importe que les composants choisis présentent des caractéristiques aussi identiques que possible en courant continu. La méthode la plus simple consiste à relever la valeur de tension continue indiquée par le voltmètre pour un composant donné, puis de chercher ensuite un composant complémentaire sur lequel on relève la même tension dans le circuit de test. La LED du circuit de comparaison des diodes s'allume en l'absence de diode ou lorsque la diode est implantée à l'envers. Il est possible d'utiliser le circuit de

compression comme limiteur de bruit. Revenons pour cela au schéma de la figure 1: fermez S1 pour mettre C8 en parallèle sur le transistor de régulation, ce qui donne un filtre passe-bas avec R1 et R2. La fréquence de coupure de ce filtre varie en fonction du courant envoyé sur la base de T1, de sorte que l'effet général obtenu est une suppression efficace du bruit (souffle) durant les passages à faible niveau. On sait qu'il est inutile de supprimer le bruit dans les passages à haut niveau, puisqu'il est couvert de toutes façons par le signal utile.

Pour finir, vérifiez la ventilation de vos étages de puissance lorsque vous utilisez un compresseur comme celui-ci, car le régime de puissance est sensiblement plus poussé que d'ordinaire puisque le signal est entrete nu à un niveau moyen élevé. Assurez-vous également de la réserve de puissance au niveau des haut-parleurs, car eux aussi auront fort à faire...

Tableau:


- A = 0 V
- B = +4,5 V
- C = 6 mA
- D = 3,9 V

Valeurs typiques (tolérance: 10%)
Tensions mesurées par rapport à la masse avec un multimètre numérique (Z = 1 M)

table traçante

tient la route dans les épingles à cheveux les plus serrées

mécanique:
J. Arkema

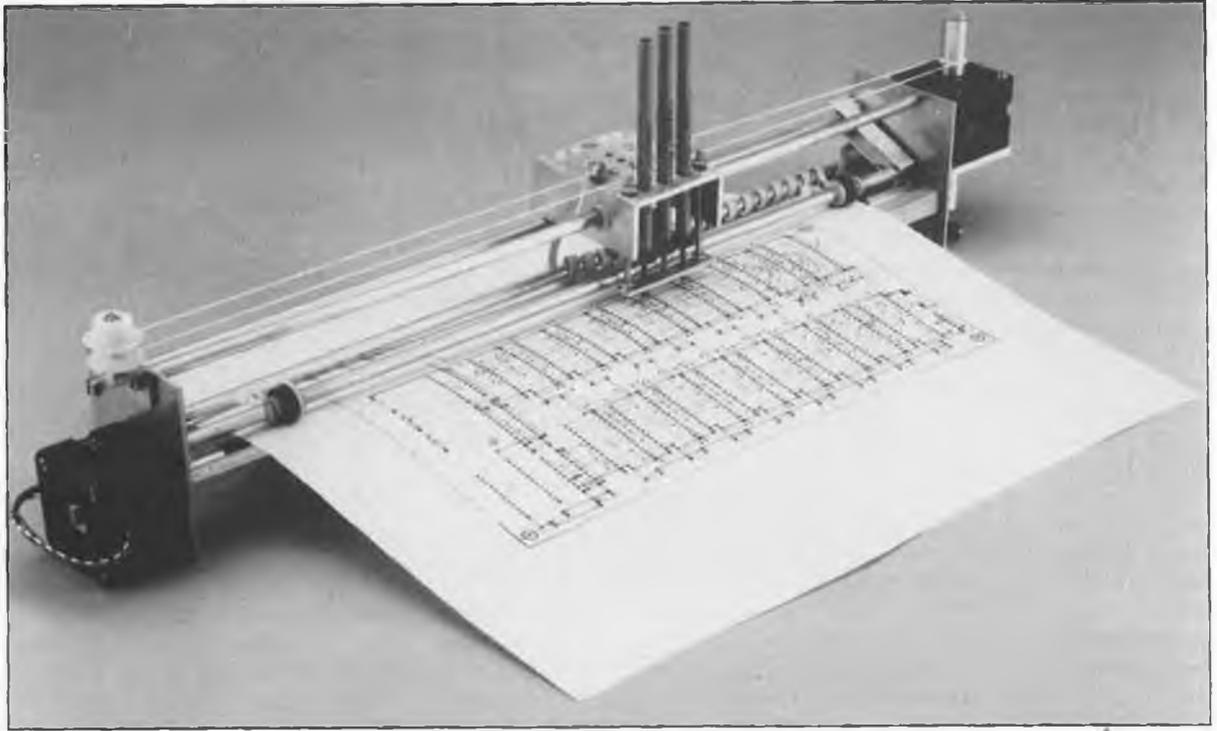

La table traçante est, après l'imprimante, le périphérique le plus convoité par tout amateur de micro-informatique; c'est en effet le seul en mesure de palier à la carence de résolution suffisante et de l'écran de l'ordinateur et de l'imprimante. Cependant, son prix est souvent celui de plusieurs ordinateurs. La table traçante que nous vous proposons se caractérise par un rapport prix/prestation imbattable; sa construction mécanique extrêmement simple la destine tout particulièrement à tous ceux qui rêvent de monter eux-même leur propre "plotter".

Aujourd'hui, les techniques d'interfaçage peuvent se targuer d'un regain d'intérêt. Une fois franchi le rubicon de l'acquisition d'un ordinateur, et après l'écriture de ses premiers programmes, le novice se trouve confronté à la nécessité économique de produire des résultats tangibles (justifiant la somme investie dans l'achat du matériel et du logiciel). S'il est impossible d'égalier le silence et la vitesse de visualisation à l'écran d'une information, il faut cependant reconnaître à cette reproduction le caractère éphémère certain qui est le sien. Que sont 25 lignes dans un programme qui en compte plusieurs centaines, si ce n'est un fragment qui fait rapidement perdre le fil conducteur. Côté applications graphiques de l'ordinateur c'est surtout la résolution de l'écran qui apparaît comme un facteur criti-

que. La dépense la plus logique après l'achat de l'ordinateur est donc en règle générale l'acquisition d'une imprimante, instrument idéal pour l'impression des textes. Pour le graphisme, les choses se corsent très sensiblement. Un certain nombre des imprimantes les moins chères ne disposent pas de possibilités graphiques, et celles qui en sont dotées travaillent, en général, avec une lenteur agaçante balayant le papier de ligne en ligne. Une véritable table traçante peut produire un bien meilleur dessin en un temps notablement plus court. Le revers de la médaille est que l'on trouve sur ces vraies tables traçantes professionnelles des étiquettes de prix que l'on s'attendrait plutôt à trouver sur les "objets" exposés dans la salle de vente d'un concessionnaire automobile. Notre alternative bon marché frappe

alors surtout par son prix relativement bas et sa facilité de construction.

Signalement

Notre table traçante n'est pas du type X-Y comme il en existe beaucoup (vendues parfois en kit); au contraire, à l'image d'une imprimante, elle possède un chariot (pouvant recevoir trois plumes) qui assure le mouvement sur l'axe des X, et un rouleau qui fait avancer le papier sur l'axe des Y. Grâce à ce principe, la construction mécanique reste très simple (argument pesant dans la décision de réalisation par un amateur). Il laisse également bien plus de liberté quant au format de la feuille de papier sur lequel se fait le dessin. Le rouleau d'entraînement du papier

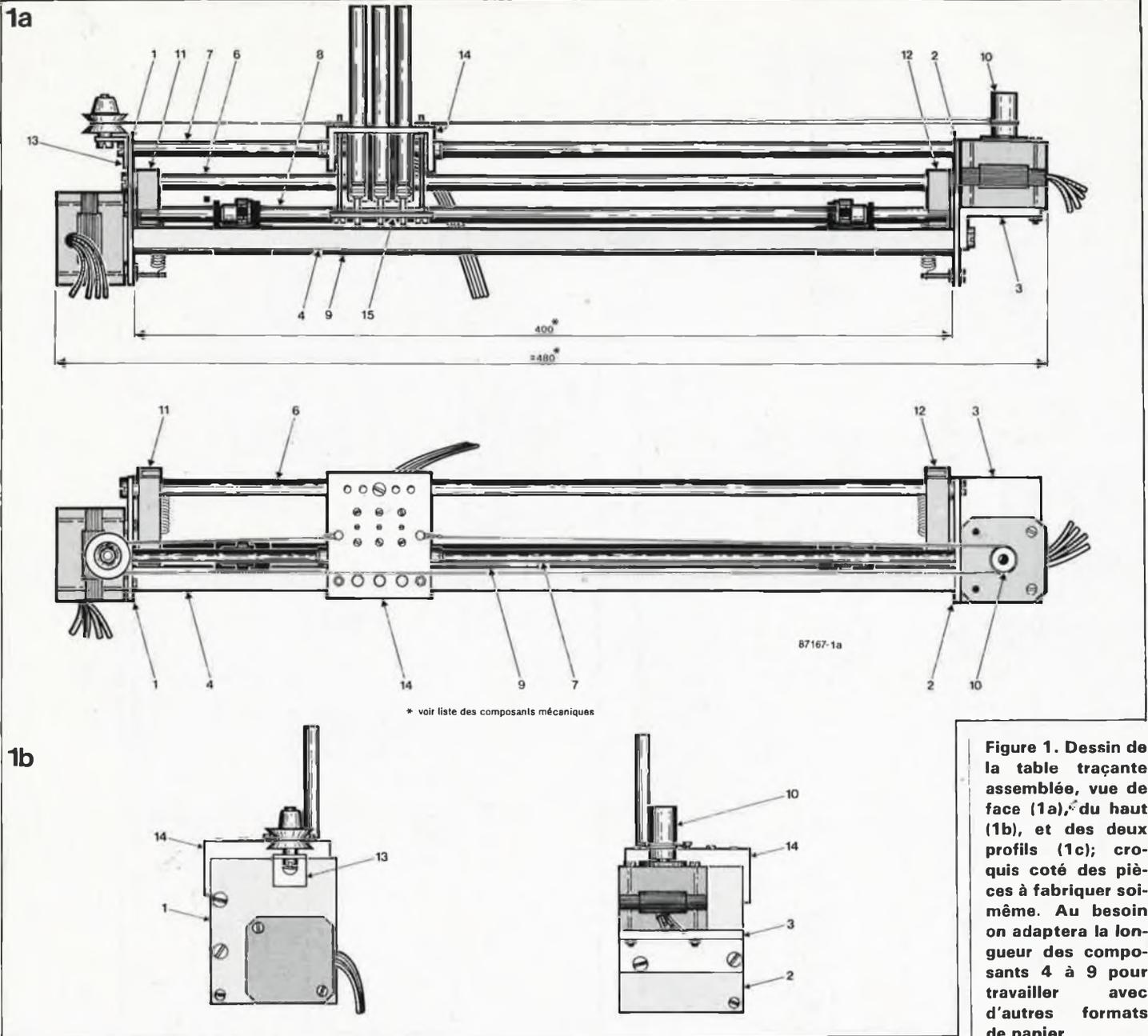


Figure 1. Dessin de la table traçante assemblée, vue de face (1a),² du haut (1b), et des deux profils (1c); croquis coté des pièces à fabriquer soi-même. Au besoin on adaptera la longueur des composants 4 à 9 pour travailler avec d'autres formats de papier.

Composants mécaniques

- 1) Montant latéral gauche, aluminium 60x70x2 mm
- 2) Montant latéral droit, aluminium 60x70x2 mm
- 3) Equerre du moteur des X, profilé d'aluminium en L 20x40x4 mm, longueur 60 mm
- 4) Barreau de renfort creux, en aluminium, de section carrée 10x10 mm, longueur 500 mm*
- 5) Tube, aluminium/acier, Ø 6 mm, longueur 500 mm*
- 6) Tube d'appui pour le chariot des plumes, voir 5.
- 7) Tube de guidage du chariot, voir 5.
- 8) Axe pour les galets-presseurs, aluminium/acier Ø 6 mm, longueur 394 mm
- 9) Galet-presseur, aluminium Ø 12 mm, longueur 500 mm*
- 10) Poulie d'aluminium, Ø 12 mm, longueur 25 mm
- 11) Glissière du rouleau presseur, profilé d'aluminium en U, 10x10x1 mm, longueur 48 mm
- 12) voir 11.
- 13) Equerre de la poulie, profilé d'aluminium 15x15x2 mm, longueur 15 mm
- 14) Chariot, profilé d'aluminium en U, 25x50x3 mm, longueur 60 mm
- 15) Plaque de positionnement des plumes, aluminium 8x50x2 mm
- 16) Appuis du chariot, Nylon Ø 8 mm, longueur 23 mm

Petit matériel:

- 6 glissières, Nylon, Skiffy 08-6.
- 1 palier pour le rouleau d'entraînement du papier, Nylon Skiffy 08-4 (éventuellement 08-6)


- 2 rondelles, Ø int. 3 mm x 2 mm (pour le moteur des Y)
- 2 galets presseurs de caoutchouc (passe-câble par exemple)
- 4 anneaux de fixation pour axe de 6 mm (par ex. Skiffy 11-1-6)
- 1 poulie
- 3 vis M4x5
- 2 vis M4x10 (fixation du moteur 3)
- 1 vis M4x20 avec 3 écrous
- 5 vis M4x5 à tête fraisée
- 4 vis M3x40 (fixation des moteurs pas à pas)
- 2 vis M3x50 (fixation de la plaque 15)
- 2 vis M3x10 (fixation de la corde)
- 2 vis M3x15 (guidage des plumes)
- 2 vis à incruster M3x4 sans tête (blocage du galet 9) et de la poulie 10)
- 6 écrous M2,6 x 5 (fixation des électro-aimants)
- 16 écrous M3
- 2 ressorts de traction pour le rouleau presseur
- cordelette, fil de pêche torsadé, longueur 1 100 mm*
- papier de verre (pour le rouleau d'entraînement du papier)

Matériel électro-mécanique


- 2 moteurs pas à pas, 200 pas par tour, 2 phases bipolaires, 200 mA/phase par ex. Berger (employé dans les lecteurs de disquettes)
- 3 électro-aimants 12 V

* fonction de la largeur de la table traçante.



1,2 :

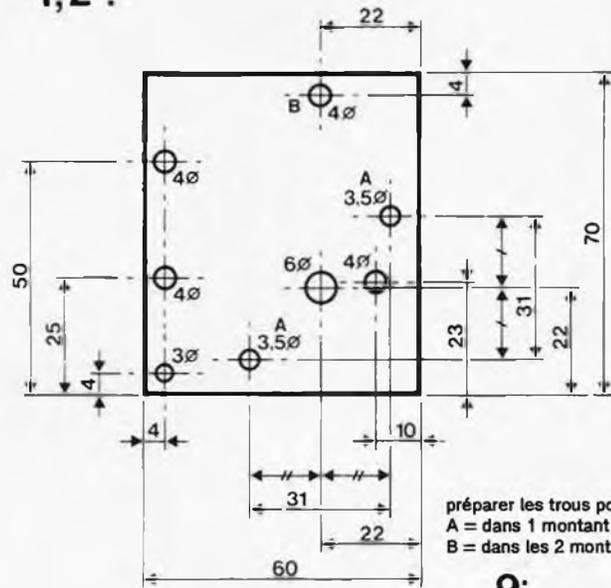

3:

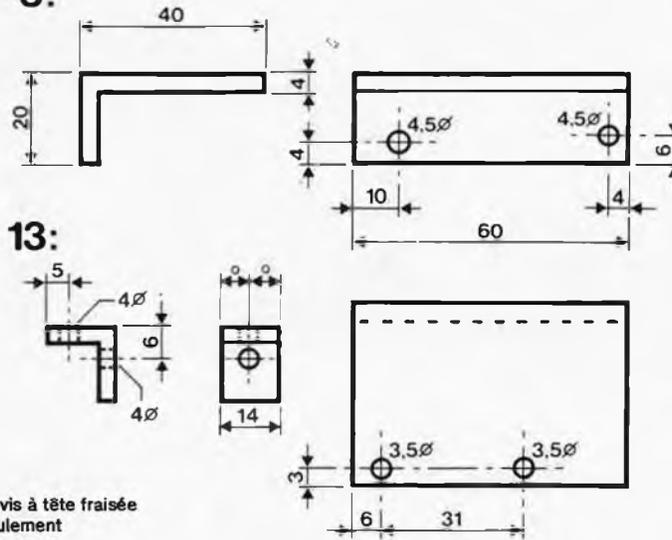




14:

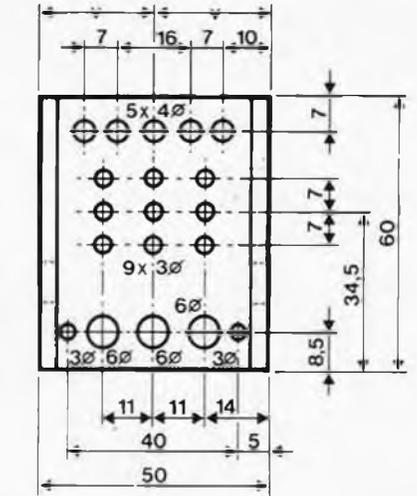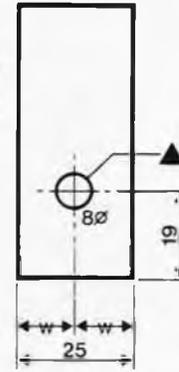


préparer les trous pour vis à tête fraisée
 A = dans 1 montant seulement
 B = dans les 2 montants

9:


4:

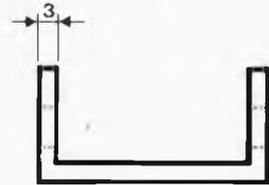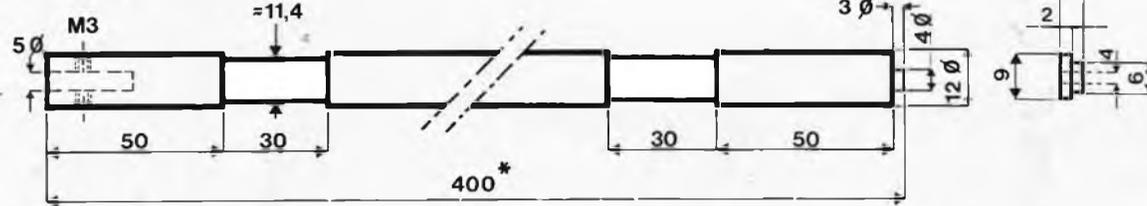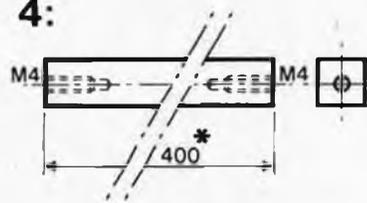



5,6,7:

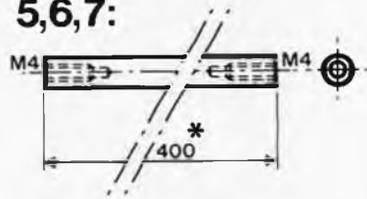


10:

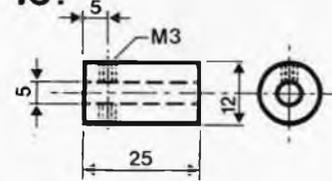


15:

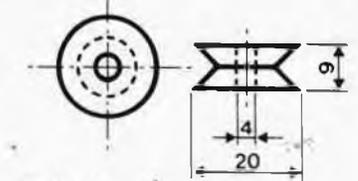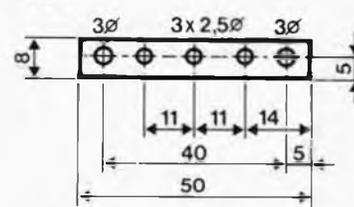

8:


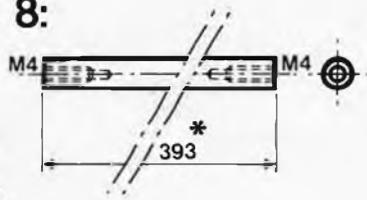


11,12:

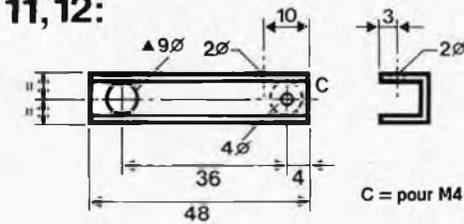


C = pour M4 à tête fraisée

16:

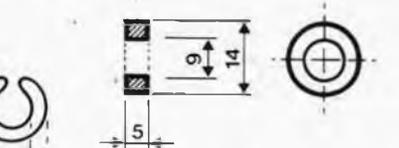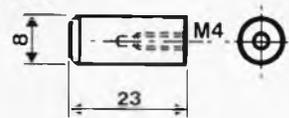

▲ (6x):

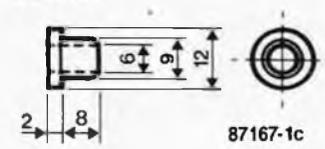

87167-1c

est directement attaqué par un moteur pas à pas; le chariot porte-plumes est quant à lui mis en mouvement par un second moteur pas à pas, une cordelette constituant l'organe de transmission. L'une des faiblesses inhérentes à cette approche est une cumulation des erreurs dues au glissement du papier entre les rouleaux d'entraînement et au dérapage de la cordelette sur la poulie d'entraînement. En pratique, il apparaît que les dérives réellement consécutives à ces erreurs restent très faibles tant que rien n'entrave le mouvement du chariot et du papier. Des électro-aimants lèvent et abaissent les plumes du papier. Les plumes elles-mêmes sont des mines de feutres que l'on trouve pour quelques francs dans n'importe quelle papeterie et dans tous les grands magasins.

Pour l'électronique de commande des deux moteurs pas à pas il nous faut trois entrées numériques pour chacun d'entre eux. Pour le contrôle des plumes nous avons utilisé un décodeur, ce qui permet de commander les trois plumes à l'aide de deux bits seulement. Ceci nous limite à huit bits pour toutes les commandes, valeur standard pour tout port d'Entrée/Sortie. Ces huit bits sont rassemblés et raccordés à un connecteur relié directement par un câble plat à une sortie pour imprimante parallèle (Centronics). Il nous faudra en outre (réaliser) une alimentation capable de fournir 1,5 A sous 12 V continus.

L'activation des moteurs pas à pas et des électro-aimants des plumes se fait ainsi de manière économique en courant. L'alimentation, exception faite du transformateur, est elle aussi implantée sur le circuit imprimé pour constituer un ensemble compact.

La construction mécanique

La table traçante est un montage en forme de parallélépipède. Deux plaquettes en aluminium (60 x 70 x 20 mm) constituent les côtés sur lesquels viennent se fixer les autres éléments (poutrelles, tubulures) assurant à l'ensemble du montage sa rigidité mécanique. Les moteurs pas à pas viennent se fixer sur ces deux montants (voir photographie en début d'article) ainsi que des tubes ronds (en aluminium ou en acier inoxydable, de 6 mm de section) et une poutrelle carrée (en aluminium 10 x 10 mm). La longueur de ces tiges, qui délimite la largeur maximale de la feuille de papier, est à déterminer en fonction de vos besoins.

Notre préférence va à une longueur de 500 mm qui permet une utilisation aisée de feuilles de papier de format A2. Le rouleau entraînant la feuille de papier, placé immédiatement derrière la barre carrée, est un axe d'aluminium de 12 mm de section (s'il est impossible de faire autrement on peut éventuellement se rabattre sur une section de 10 mm). Pour assurer un entraînement convenable du papier, on procèdera à une très faible réduction du diamètre de cette tige en deux endroits (sur une longueur de 30 mm environ et sur une profondeur de quelques dixièmes de mm). A ces endroits on enroulera de manière jointive une mince bande (4-5 mm) de papier de verre de très faible épaisseur et de grain fin. Il est important que l'axe ne prenne pas d'emboulement aux endroits où est placé le papier de verre. Deux galets presseurs glissés sur un axe mobile et positionnés à la verticale de ces deux points viennent (en l'absence de feuille de papier) reposer sur le papier de verre. La mobilité de cet axe nécessaire à la mise en place de la feuille de papier est obtenue par l'utilisation de deux glissières faites d'un profilé d'aluminium en U. Une fois relâché, cet axe appuie fortement les deux galets sur le rouleau d'entraînement du papier grâce à deux ressorts de rappel. Un moteur pas à pas à 200 pas par tour entraîne directement le rouleau d'entraînement du papier. Avec un tube de 12 mm de section cela nous donne une résolution de 0,19 mm par pas. Grâce à la possibilité de la commande demi-pas, il est possible d'atteindre une résolution inférieure à 0,10 mm. Le chariot de transport des trois plumes est un profilé d'aluminium en U (50 x 25 x 60 mm). Deux orifices percés dans les montants verticaux du profilé en U sont dotés d'une glissière de guidage en Nylon

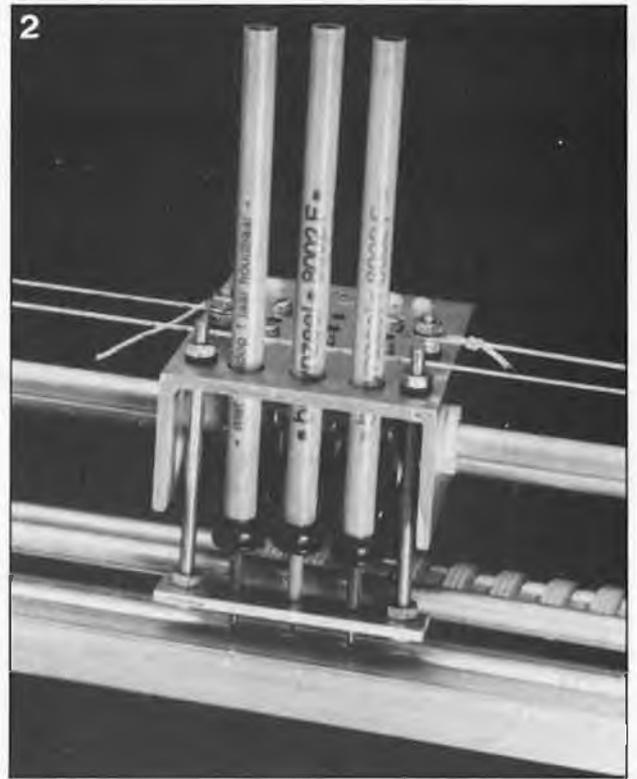


Figure 2. Le chariot des plumes. Pour lever et baisser les plumes d'une manière fiable, on peut les munir d'un passe-fil en caoutchouc.

(Skiffy), dans laquelle coulisse la barre de guidage du chariot à plumes. Une deuxième barre sur laquelle repose l'arrière du chariot l'empêche de basculer. L'entraînement du chariot est assuré par une cordelette faisant deux tours et demi autour d'une poulie plane emmanchée sur l'axe du second moteur pas à pas. Cette poulie est constituée du même matériau que le rouleau d'entraînement du papier. La poulie et le rouleau d'entraînement du papier ayant ainsi le même diamètre, nous sommes sûr d'avoir un déplacement égal pour un mouvement donné selon l'axe des X et un mouvement identique suivant l'axe des Y. Les plumes (ce sont en fait des feutres) sont guidées à travers un trou dans la partie supérieure du profilé en U, les pointes étant positionnées très précisément


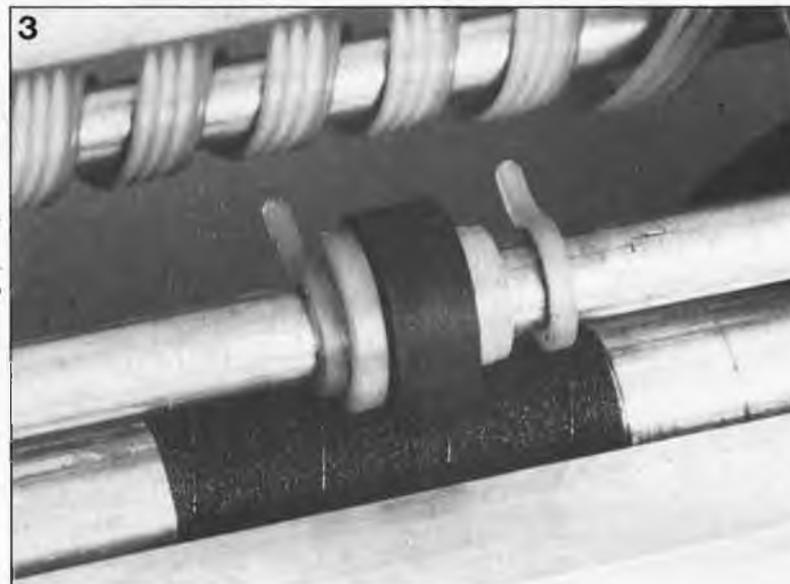


Figure 3. Le papier de verre, qui sert à la bonne prise du papier, est noyé dans le rouleau d'entraînement du papier. En le collant en spirale, on évite les épaisseurs locales.

4

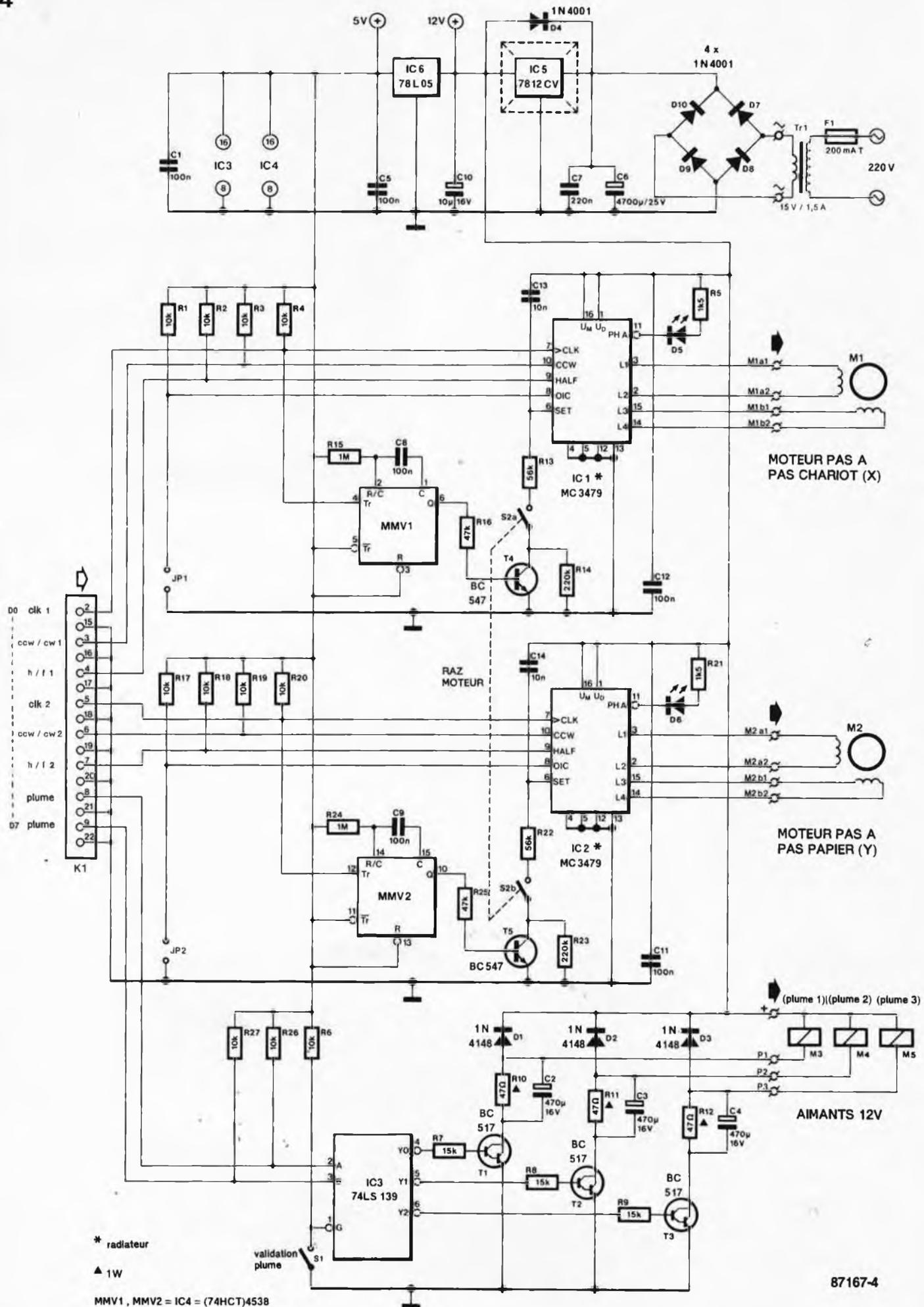

LE TORT


amplificateur à modules hybrides

Elektor n°107, mai 1987, page 54

Le dessin de la figure 6 du plan de câblage comporte une erreur: les lignes d'alimentation des platines des amplificateurs ont été interverties à la sortie des fusibles F2...F5.

En effet, les extrémités droites de F2 et F4 sont reliées aux pôles négatifs des condensateurs C16 et C17, de sorte que les extrémités gauches de F2 et F4 sont les sorties de la tension négative et doivent donc être reliées aux picots (-) des platines concernées; de même, les extrémités gauches de F3 et F5 sont reliées aux pôles positifs de ces mêmes condensateurs et ainsi les extrémités droites de ces deux fusibles sont les sorties de la tension positive et seront donc reliées aux picots (+) des platines des amplificateurs.

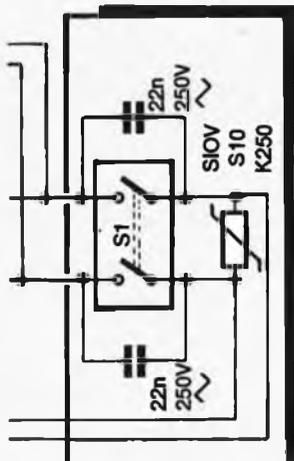Il y a une seconde erreur du côté de S1. Il n'y a aucune raison, bien au contraire, d'interconnecter les deux fils du secteur. Effectuer le câblage à cet endroit comme indiqué en figure 1.



récepteur ondes courtes BLU

Elektor n°113, novembre 1987, page 38

Le schéma de la figure 2, page 40 exige une explication. On ne retrouve pas sur la sérigraphie de l'implantation des composants la résistance R6 prise dans la ligne de grille 2 de T1. Il s'agit en effet d'une résistance facultative à implanter le cas échéant entre la grille 2 de T1 et la masse si l'on constate une instabilité importante. Certains lecteurs se sont

également posés des questions concernant les condensateurs CMS C67 et C68 dont on ne trouve trace sur le circuit imprimé. Ils sont à implanter selon les indications données dans le texte. Que les lecteurs qui ont acheté (ou réalisé) le circuit imprimé soient rassurés, ce dernier est parfaitement OK.

SERVITEL, mémoire pour MINITEL

Elektor n°113, novembre 1987, page 30

La sérigraphie pour l'implantation des composants de SERVITEL sur la figure 2 comporte 8 résistances fantômes. Celles-ci

datent d'une version du prototype antérieure à la publication et ne sont plus nécessaires.

8052-AH-BASIC (V1.1): SCALP

Elektor n°113, novembre 1987, page 56

Dans le tableau 1, il est indiqué que la broche 14 du connecteur K2 est N.C. (non connectée). Un observateur critique aura remarqué que ce n'est pas le cas, cette broche est en effet connectée à la broche 14 de K1. Ceci est sans importance. Ce n'est que dans le cas où l'on choisit d'utiliser cette broche de K2 qu'il faudra penser

à supprimer la piste reliant la broche 14 de K1 à la broche 14 de K2, liaison qui ne remplit pas la moindre fonction.

SERVICE

Minitel: 3615 + ELEKTOR


Bientôt sur le serveur d'Elektor...
testez vos connaissances en
électronique

Que le meilleur gagne!
Chaque semaine, un lot offert par:

Selectronic

Minitel: 3615 + ELEKTOR

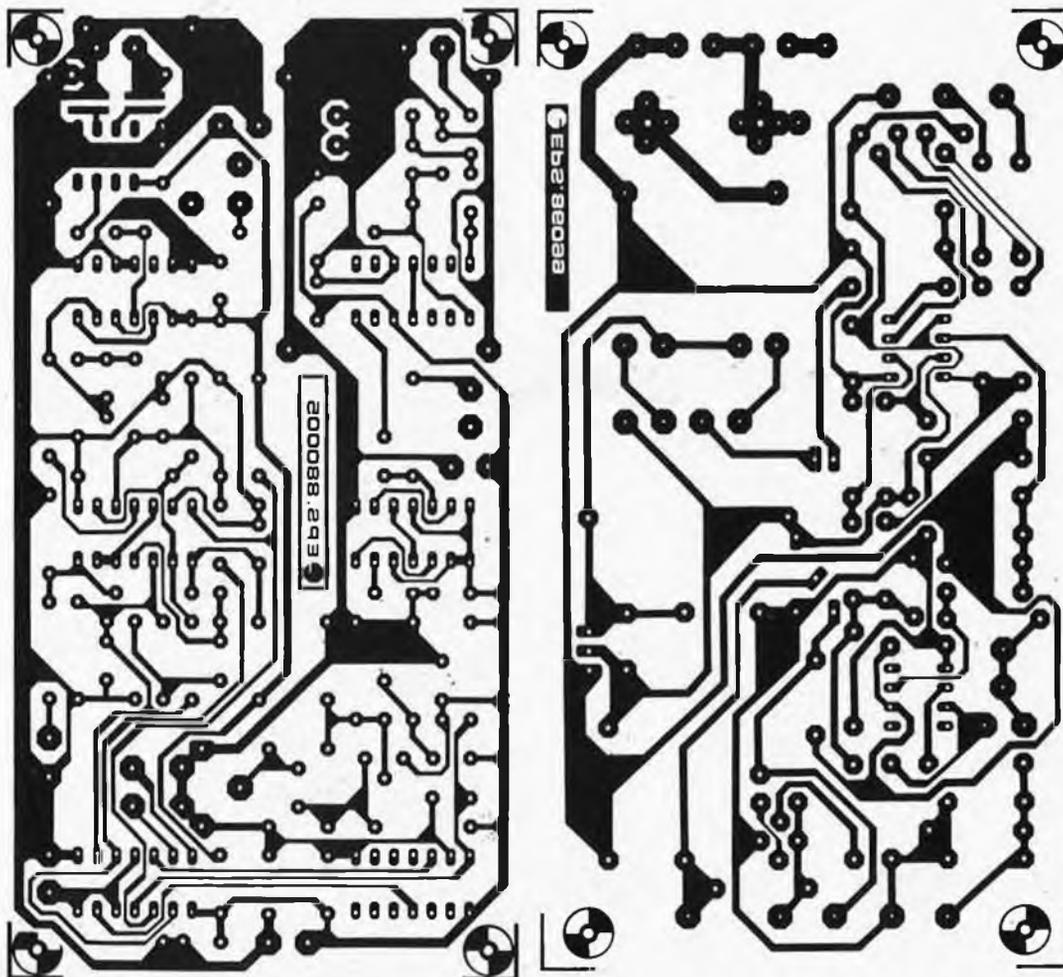étage pré-diviseur 1 250 MHz pour fréquencesmètre interrupteur de ligne électrique



filtre soustractif actif

Elektor n°111, septembre 1987, page 60

Le texte du paragraphe "Réalisation" comporte une petite erreur. Page 65, en ce qui concerne les deux réseaux passe-tout (1ère colonne, ligne 18) il aurait fallu lire:

$$R7 = R8 = R9 = R23 = R31 = R32 = R33.$$

Dans le paragraphe "Remarque d'ordre pratique", la description de la version à deux voies comporte elle aussi une erreur. La sortie de A7 ne doit pas être reliée à C32, mais, par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kΩ, à la broche 6 de A10 (entrée inverseuse). En outre, on peut aussi, dans la version à deux voies, supprimer la résistance R27.

sinus numérique

Elektor n°103, janvier 1987, page 36

Les deux torts précédents publiés pour ce montage ne sont pas complets. Récapitulons:

Le schéma (mais pas le circuit imprimé!!!) comporte une erreur: les broches 14 et 15 de IC1 sont inversées.

Le réglage du courant par R11 et R11 n'est pas parfait: on donnera à R10 une valeur de 3k9 et à R11 une valeur de 8k2.

Il existe quelques problèmes du côté du sélecteur de gamme:


a) sur la sérigraphie, les positions des condensateurs C9 et C10 ont été inversées.

b) selon le type de commutateur rotatif utilisé, il peut y avoir des problèmes d'implantation. Nos prototypes (de ce montage) sont basés sur des commutateurs de la marque Alan Bradley. Si le vôtre est de la marque Lorlin ou C&K, il suffit de percer deux trous sur la droite des broches A et B du connecteur (à califourchon sur la ligne reliant les deux broches 1 du commutateur) pour pouvoir planter correctement le sélecteur. Attention à la destruction de pistes. Il reste le cas échéant, à effectuer une interconnection câblée. Remarquons en outre qu'il n'y a aucune relation entre la numérotation des broches sur le commutateur proprement dit et la numérotation utilisée sur la sérigraphie.


Conclusion, avant d'implanter le commutateur rotatif, prendre un multimètre et vérifier ses connexions.

SERVICE


table traçante

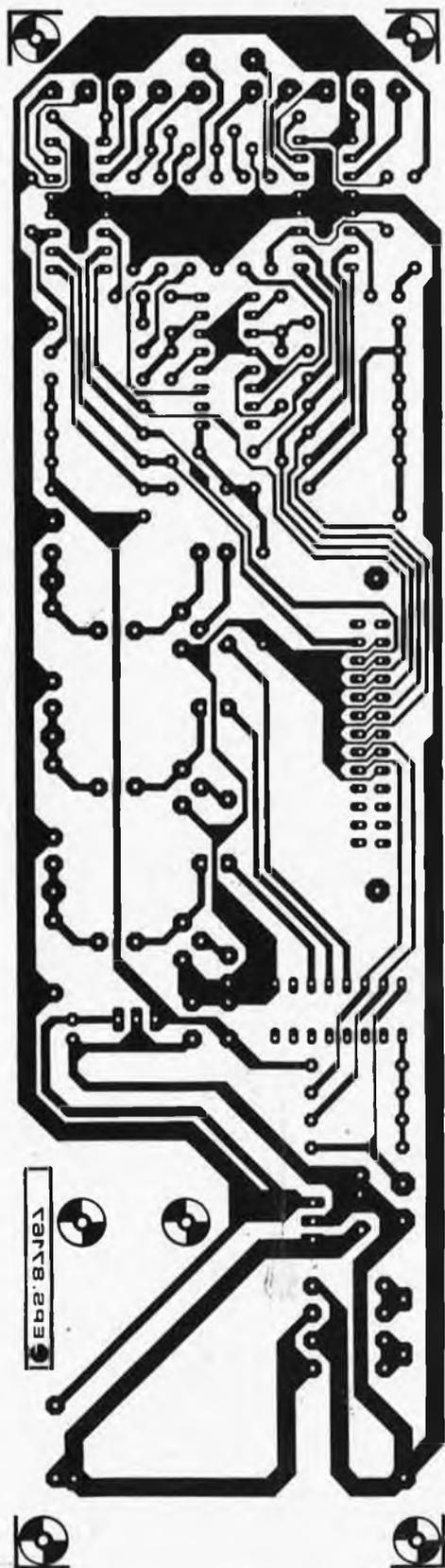


alimentation à découpage réglable

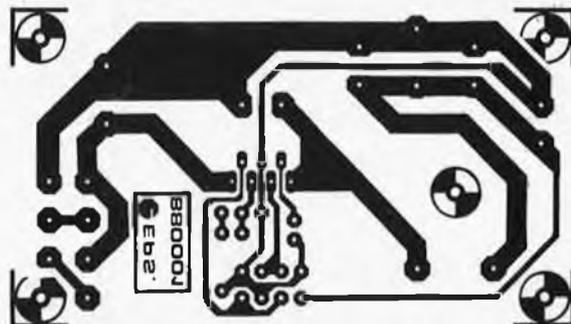

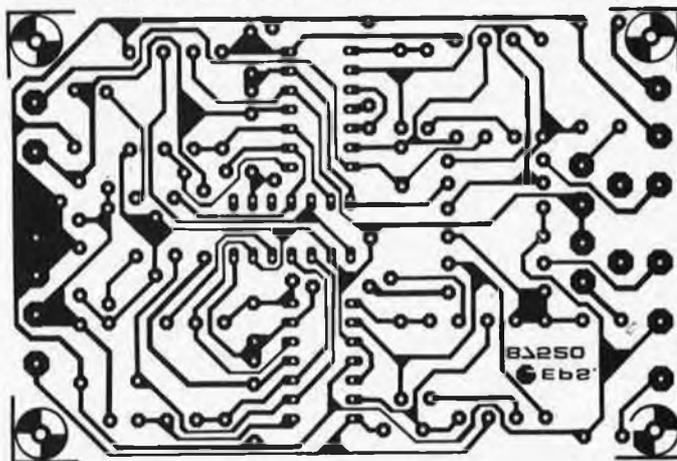afficheur logarithmique: l'amplificateur (décembre 1987)



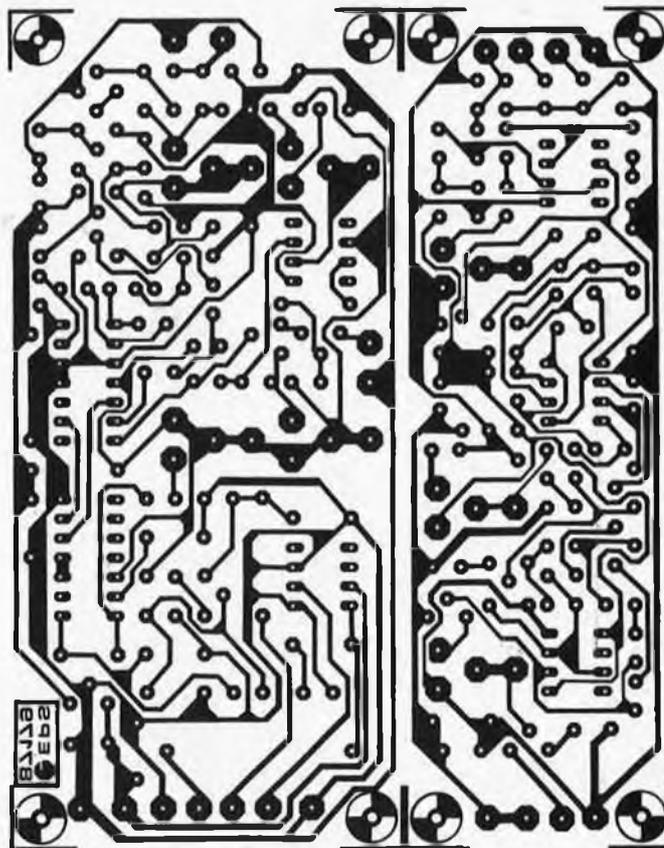DELIRE: émetteur-récepteur à longue portée (décembre 1987)



SERVICE

sur le papier grâce à une plaque de guidage. Le barreau d'aluminium de section carrée placé tout juste devant le rouleau d'entraînement du papier sert de support lors du tracé de la ligne. Les trois électro-aimants soulèvent les plumes non utilisées. Comme un petit croquis vaut mieux qu'un long discours, nous vous renvoyons pour les détails de la construction au croquis coté du montage (figure 1) ainsi qu'aux autres illustrations qui agrémentent cet article.

L'électronique de commande

Le montage présenté ici comprend l'alimentation, les deux circuits de commande des moteurs pas à pas, trois étages de puissance pour la commande des électro-aimants, ainsi qu'une entrée standardisée Centronics 8 bits. Comme le prouve le schéma, l'électronique de commande des moteurs pas à pas fait appel à des circuits intégrés spécialisés (MC 3479 de Motorola ou SGS) que nous avons déjà examinés sous toutes les coutures dans notre numéro double Hors-Gabarit '87. Trois broches des circuits de commande des moteurs pas à pas (horloge, pas/demi pas et direction) sont reliées au connecteur d'entrée. Une quatrième entrée (OIC) détermine, en mode demi-pas, si les enroulements non alimentés à cet instant précis présentent une impédance faible ou élevée, ce qui permet une réduction du courant du stator concerné (60 à 70 mA par phase) et une limitation de la dissipation dans les moteurs, les circuits intégrés de commande et l'alimentation. Dès que le moteur reçoit une impulsion d'horloge (un flanc montant actif), le monostable concerné est déclenché, le transistor devient passant et le courant du stator grimpe à près de 200 mA/phase. La valeur finale du courant du stator dépend de la fréquence des pas et restera inférieure à 200 mA en raison du caractère inductif du stator. Toutefois le circuit de commande tentera, dans les limites de la tension d'alimentation, de porter le courant à ce niveau. L'ouverture de S2 coupe l'alimentation du moteur pas à pas. On peut ainsi mettre manuellement le chariot et le rouleau d'entraînement du papier dans les positions requises. L'ouverture de S2 entraîne une présélection de la logique interne du circuit intégré de commande en position de sortie, position visualisée par l'allumage des diodes électro-luminescentes. Tous les quatre pas (ou les huit demi-pas) on revient à cette position et la LED s'allume.

L'électronique de commande des électro-aimants de levage des plumes est très simple. A l'aide de IC3, un décodeur de 2 vers 4, on sélectionne l'une des trois plumes. Quand les deux entrées sont au niveau haut ('1' ou ouvertes), toutes les plumes sont levées. Les électro-aimants sont activés par des transistors Darling-ton associés à un réseau RC. Le condensateur assure une valeur du courant de démarrage assez élevée; pour sa part la résistance limite la valeur du courant de maintien à un niveau raisonnable (qui peut être bien plus faible). Des diodes d'arrêt complètent l'ensemble.

Le circuit imprimé représenté en figure 7 reçoit l'électronique de la figure 4. Il n'est pas plus large que la table traçante proprement dite, de sorte que l'on peut ainsi constituer un bel ensemble en forme de parallélépipède assez mince.

Scier, percer, visser . . .

Le travail mécanique exigé par ce montage est raisonnable. Rien ne vous interdit de redéfinir les dimensions de votre table traçante. Le croquis coté de la figure 1 vous servira de fil d'Ariane dans l'exécution des travaux. On commencera par fabriquer les 16 pièces illustrées en figure 1c. Effectuer ensuite la découpe des deux plaques latérales à la scie à métaux. Pour garantir une précision de symétrie convenable, on procédera au perçage simultané des deux plaques latérales serrées l'une contre l'autre. Marquer au poinçon le point central des orifices à percer. L'utilisation d'alcool comme lubrifiant facilite le détachement des copeaux. A l'aide d'un foret à fraiser on prépare le trou supérieur du montant droit, pour recevoir une vis M4 à tête fraisée. Cette tête ne doit pas dépasser en raison de la proximité directe du moteur pas à pas d'entraînement du chariot. Dans le montant gauche on perce deux trous supplémentaires de 3 mm qui serviront à la fixation du moteur de déplacement sur l'axe des Y. Les axes 4, 5, 6 et 7 seront sciés à la même longueur (longueur à définir en fonction de ses besoins propres) et pourvus de filetage interne M4 (pré-filetés à 3,3 mm). On veillera au parfait centrage de ce filetage dans l'axe. Comme ces axes sont immobiles, cette opération n'est pas très critique et ne nécessite pas l'utilisation d'un tour. Le point délicat se situe plutôt au niveau du rouleau d'entraînement du papier dont la diamètre doit être réduit très légèrement (à la lime fine et au papier émeri) au niveau des emplacements destinés à recevoir le


papier de verre. Un perçage excentré de l'un des trous pour l'axe du moteur pas à pas se traduira par une avance saccadée du papier. A l'aide d'un tour on réduira les 4 mm de l'extrémité libre à une section de 4,2 mm de sorte qu'elle puisse reposer dans un palier en nylon. Cette pièce est la seule qu'il vous faille (faire) tourner sur un tour. On fabriquera la poulie à emmancher sur l'axe du deuxième moteur pas à pas à partir du même matériau que celui utilisé pour faire le rouleau d'entraînement du papier. Les pièces restantes (11 à 16) se laissent réaliser par un travail simple à la scie et à la perceuse. Référez-vous aux figures 1 à 5 pour le montage mécanique de la table traçante.

Et souder

Nous voici de retour en terrain connu, pour un électronicien du moins. Comme la sérigraphie de l'implantation des composants sur la platine (figure 7) et les photos parlent d'elles-mêmes, nous pourrions passer rapidement sur tout ce qui concerne la mise en place des composants et la soudure. Montez les résistances R10, R11 et R12 (puissance 1 W) quelques millimètres au-dessus du circuit imprimé pour permettre une bonne dissipation de la chaleur. Les circuits intégrés IC1 et IC2 seront dotés d'un radiateur. Pour faciliter ce refroidissement, on évitera

Figure 4. L'électronique de commande: deux contrôleurs pour les moteurs pas à pas, commande triple des plumes avec décodeur, l'entrée huit bits (TTL) avec résistances de polarisation et l'alimentation.

Figure 5. Refroidissement des circuits de commande des moteurs pas à pas.

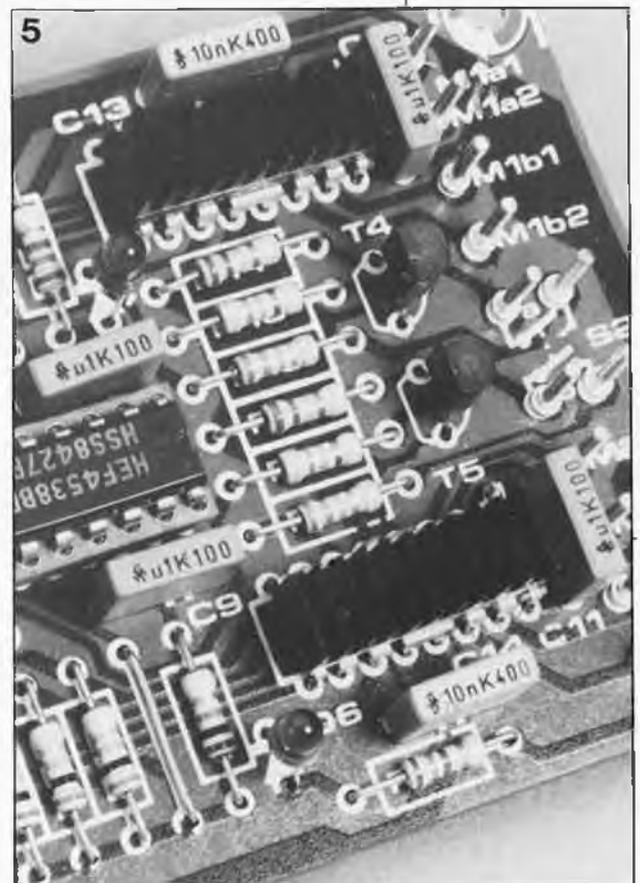


d'utiliser un support et on les implantera directement sur le circuit imprimé pour que par l'intermédiaire des broches le plan de masse pris sous ces circuits intégrés fasse office de radiateur. IC4, un circuit de la série 4000, présente l'inconvénient d'avoir une entrée qui ne soit pas parfaitement compatible TTL. Cependant en pratique il n'y a pas de raison de s'attendre à des problèmes (et cela grâce aux résistances de polarisation R4 et R20). En cas de

problèmes (signalés par le non-fonctionnement d'un moteur pas à pas) il restera la solution de prendre pour IC4 la version HCT (malheureusement plus chère) de ce circuit. Il n'est pas nécessaire d'implanter les deux ponts de câblage (JP1 et JP2). Le connecteur d'entrée est fixé directement sur la carte de manière à autoriser un raccordement direct à une sortie Centronics à l'aide d'un câble multiconducteur. Les lignes des signaux d'acquiescement ne sont

pas utilisées. Une fois terminée l'implantation des composants sur le circuit imprimé, on pourra l'assembler à l'alimentation et à la partie mécanique de la table traçante. Les deux interrupteurs et l'interrupteur secteur sont amenés vers l'extérieur. Lors de l'implantation de l'interrupteur secteur gardez en mémoire les précautions d'usage dans ce cas. On peut éventuellement employer une embase pour cordon d'alimentation qui intègre l'interrupteur secteur et le porte-fusible. Le respect des spécifications légales en ce qui concerne le transformateur est impératif. Il n'est pas indispensable que les deux LED soient visibles de l'extérieur, mais leur utilité comme contrôle lors de la programmation est indiscutable.

Figure 6. La caractéristique de cette belle table traçante compacte est sa simplicité de construction mécanique.

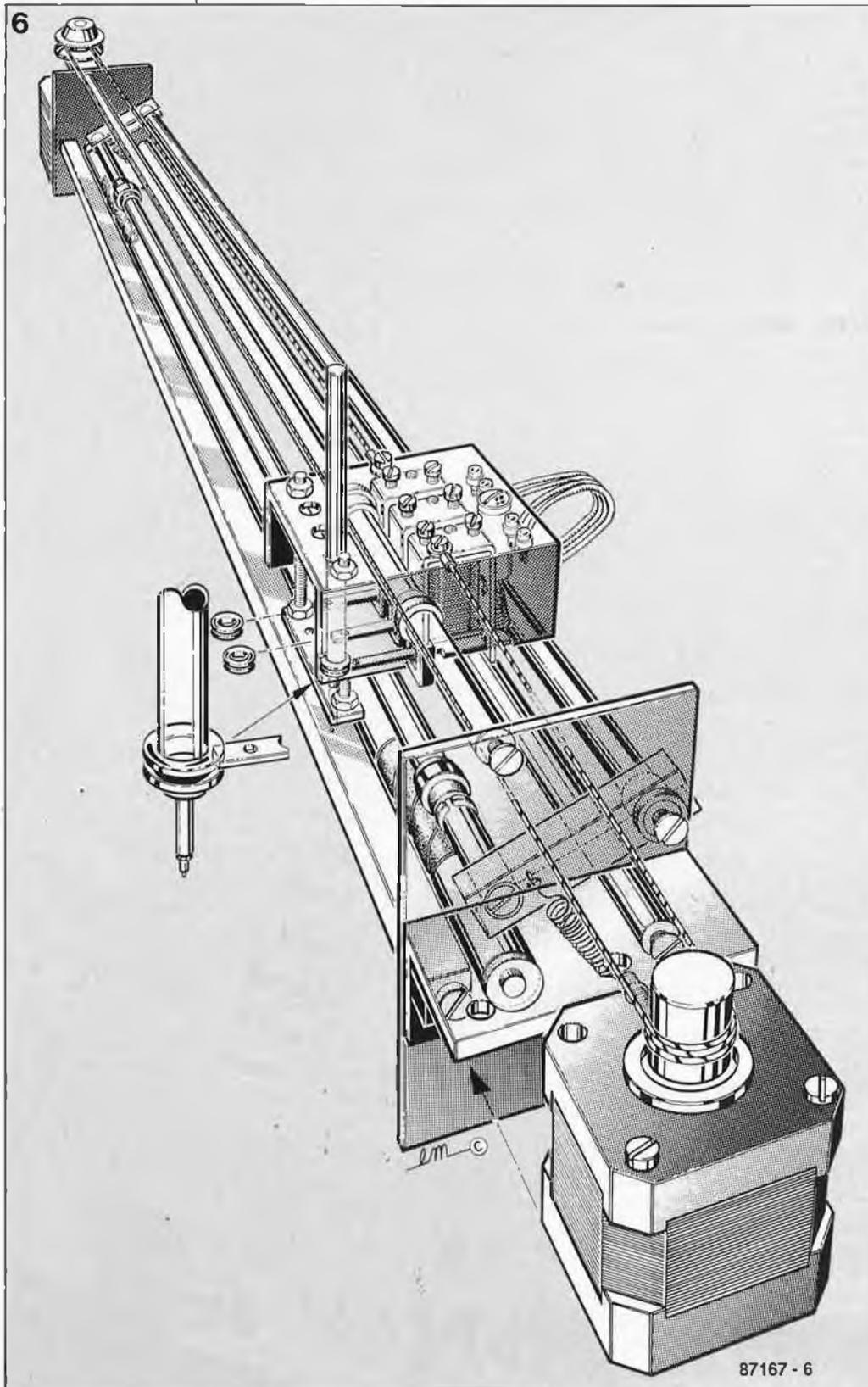

Programme de commande

Avant que les premiers dessins n'apparaissent sur la table traçante il faudra se creuser quelque peu les méninges. Nous ne pouvons pas vous proposer de recette toute faite pour le programme de commande de la table traçante. Puisqu'elle ne possède pas d'intelligence propre. Si l'on veut atteindre une vitesse de dessin acceptable, il faudra écrire une partie du programme en langage machine si l'on travaille avec un langage interprété (traduit ligne par ligne), comme c'est le cas avec la plupart des micro-ordinateurs.

La **figure 10** donne la structure du mot de commande de la table traçante. Le moteur pas à pas avancera d'un pas ou d'un demi-pas (en fonction du niveau présent à l'entrée concernée) à chaque flanc montant du signal appliqué à l'entrée horloge. Les impulsions d'horloge doivent rester au moins $10 \mu s$ au niveau logique haut ('1'). La rotation de l'un des moteurs seulement (X ou Y) produit le dessin d'une ligne droite. La rotation simultanée des deux moteurs trace des lignes à 45 degrés. Si un des moteurs tourne pas à pas alors que l'autre tourne de demi-pas en demi-pas, on obtient des lignes à $26^{\circ}34'$ ou $63^{\circ}27'$ (angles dont les tangentes valent respectivement 0,5 et 2). Pour donner le coup d'envoi du programme de commande, nous vous proposons quelques routines et quelques algorithmes qui serviront de base au programme général de la table traçante. Nous n'allons pas jusqu'à dire que c'est la seule manière de commander la table traçante; il s'agit plutôt d'un coup de main aux personnes qui n'ont pas l'habitude de ces techniques ou qu'elles effraient.

Sous-programmes de base

La routine proposée fait ce que l'on peut faire de plus fondamental avec une table traçante. En fonction du mot de commande de huit bits, on obtiendra une avance d'un pas ou d'un demi-pas, sur l'axe des X et/ou des Y et/ou sélection de l'une des plumes. Les bits 0 et 3 déterminent quel(s) moteur(s) doit(vent) effectuer un pas. Si le bit concerné est à zéro, le moteur correspondant avance d'un pas. Le sens de rotation, la taille du mouvement (pas ou demi-pas) dépendent des quatre bits de commande (2 pour chaque moteur) restants. L'étude de l'ordinogramme de la figure 12 montre que le mot de commande commence par être envoyé au port d'entrée auquel est connectée la table traçante. On détermine ainsi le mode d'avance (pas ou demi-pas) et le sens de rotation, l'entrée d'horloge est maintenue à zéro. On porte ensuite son attention sur les bits 0 et 3 pour déterminer quels moteurs doivent faire un pas. Chaque moteur s'est vu allouer un compteur de 16 bits (qui mémorise les coordonnées instantanées) dont le contenu est actualisé en fonction du sens de rotation et de la taille de pas requis. Ensuite les bits 0 et 3 sont mis à "1" et le mot de commande est une nouvelle fois envoyé à la sortie. Les moteurs sélectionnés effectuent alors un pas.

Les deux bits les plus significatifs, permettent une sélection de la plume (qui peut également se traduire par la position haute des trois plumes). Comme dans la plupart des cas, on ne veut pas faire de pas à cet instant, les bits 0 et 3 seront mis à "1". Le test d'un bit se reproduit très souvent dans la routine de base. Le Z80 connaît des instructions particulières pour ce type de test. Sur les autres microprocesseurs, on arrive au même résultat par utilisation de la fonction logique ET (AND). On effectue cette opération logique (masquage) entre l'octet que l'on veut tester et un octet dont un bit (le bit à tester) est mis à "1". Le résultat de cette opération est lisible dans l'indicateur zéro (Z/F = zéro flag).

Dessin de lignes simples et sélection d'une plume

En effectuant quelque peu la routine de base, il est facile de tracer des lignes dans les directions fixes plus haut. On commande par réactualiser le mot de

7

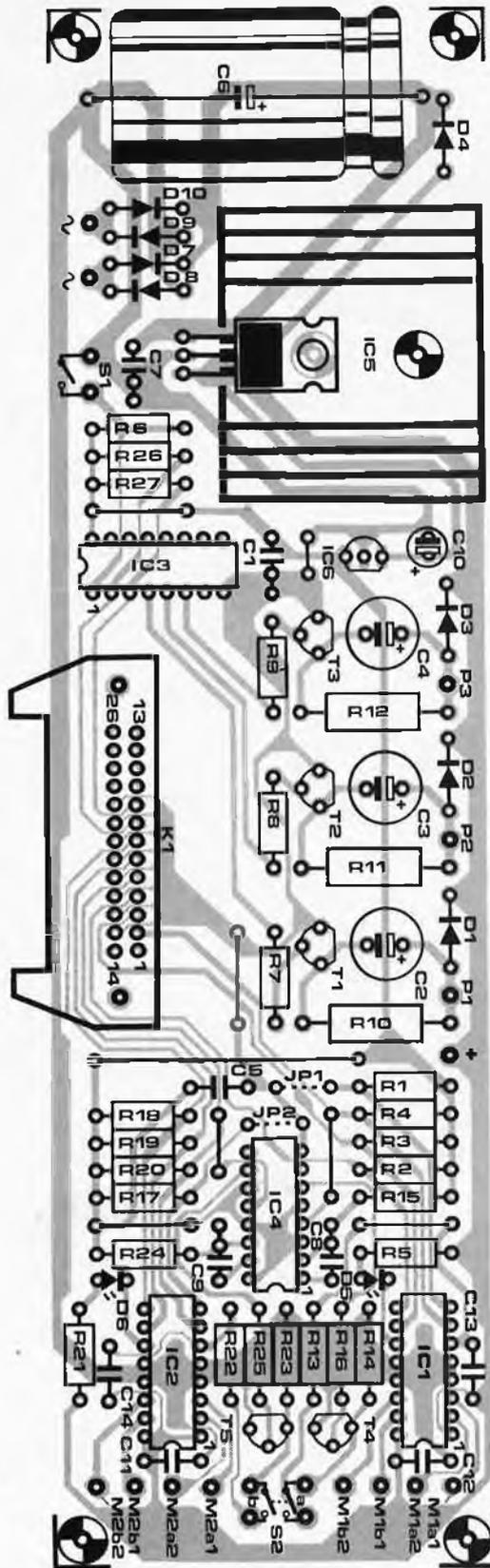


Figure 7. Représentation de la sérigraphie de l'implantation des composants du circuit imprimé conçu à l'intention de la table traçante. Outre celui du régulateur de tension (IC5), il faudra également veiller au refroidissement de IC1 et de IC2.

Liste des composants

Résistances:
R1...R4, R6, R17...
R20, R26, R27 = 10 k
R5, R21 = 1k5
R7...R9 = 15 k
R10...R12 =
47 Ω/1 W
R13, R22 = 56 k
R14, R23 = 220 k
R15, R24 = 1 M
R16, R25 = 47 k

Condensateurs:
C1, C5, C8, C9,
C11, C12 = 100 n
C2...C4 =
470 μ/16 V rad.
C6 = 4 700 μ/25 V
C7 = 220 n
C10 = 10 μ/16 V
C13, C14 = 10 n

Semi-conducteurs:
D1...D3 = 1N4148
D4, D7...D10 =
1N4001
D5, D6 = LED, rouge
T1...T3 = BC 517
T4, T5 = BC 547
IC1, IC2 = MC3479
(Motorola, SGS)
IC3 = 74LS139
IC4 = (74HTC)4538
IC5 = 7812
IC6 = 78L05

Divers:
S1 = interrupteur unipolaire
S2 = interrupteur bipolaire
K1 = connecteur encartable 2 x 13 contacts au pas de 2,54 mm (0,1")
Tr = transformateur 12...15 V/1,5 A
F = fusible 200 mA avec porte fusible éventuellement combiné avec un interrupteur et une fiche de cordon secteur européenne.
Radiateurs pour IC1, IC2 (DIL) et IC5 (TO220)

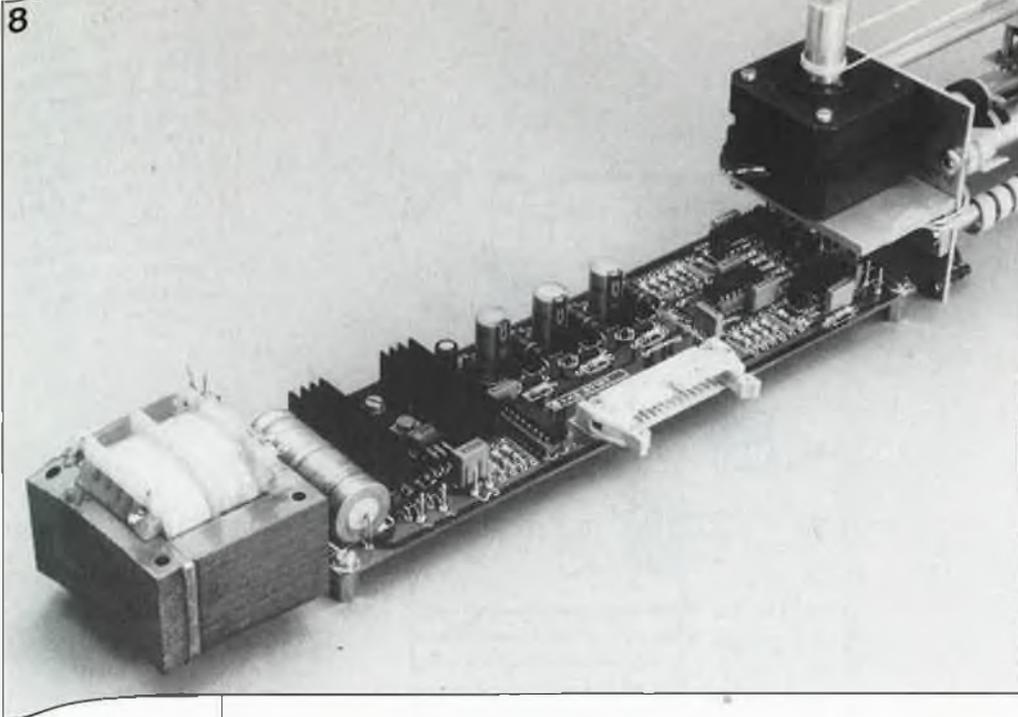


Figure 8. Nous avons donné au circuit imprimé la même largeur que la table traçante, ce qui permet un montage élégant de l'ensemble.




Figure 9. "The proof is the best of the pudding". L'un des premiers dessins.

Figure 10. Constitution du mot de commande utilisé pour donner des ordres à la table traçante: trois bits par moteur pas à pas et deux bits pour la commande des plumes.

Figure 11. Les lignes droites sont relativement faciles à tracer suivant certains angles particuliers (cardinaux et intercardinaux). Le nombre placé à l'extrémité de chaque vecteur renvoie au mot de commande correspondant repris dans le tableau 1. Les vecteurs en gras sont ceux du mode par demi-pas (taille deux fois moindre, mais résolution double).

cette fois le choix de plume. On peut indiquer la longueur de ligne requise sous la forme d'une relation par rapport à une coordonnée X ou Y donnée. Après chaque pas a lieu une vérification pour voir si le point de destination est atteint. Si tel n'est pas le cas, on effectue le pas suivant après une brève temporisation que l'on peut réaliser soit par une boucle dans le programme, soit avec un

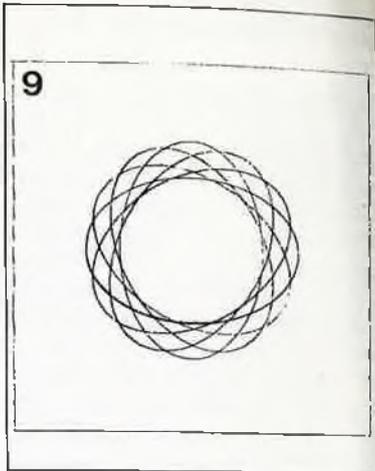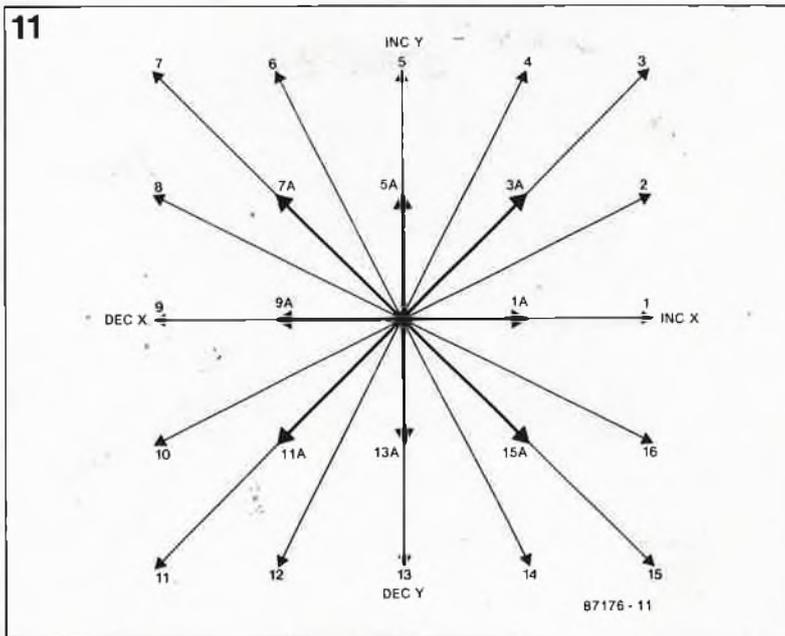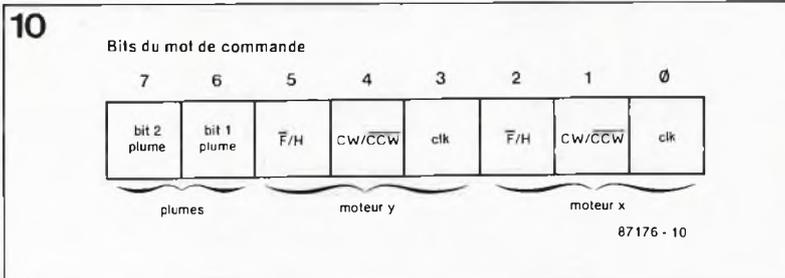temporisateur comme il en existe dans le VIA 6522 ou le Z80-CTC. Un temporisateur a l'avantage de rendre la fréquence des pas indépendante (dans certaines limites) du sous-programme à exécuter entre deux pas successifs. On adoptera une temporisation entre deux pas telle que les moteurs passent sagement d'un pas à l'autre tant en mode demi pas qu'en mode pas entier. On pour-



ra affiner la commande des moteurs en les faisant ralentir ou accélérer régulièrement en début et en fin de mouvement, diminuant ainsi et le risque de voir le moteur sauter un pas et le niveau des vibrations longitudinales du chariot (causées par son inertie et l'élasticité de la cordelette de traction).

En faisant tourner dans un sens ou dans l'autre l'un et/ou l'autre moteur pas à pas, en mode pas ou demi-pas, on peut dessiner la rose des vents de la figure 11 (le nombre de pas ou de demi-pas reste constant). S'il apparaît qu'un moteur tourne à l'envers, il suffit d'inverser l'une des phases. Chaque vecteur est obtenu avec le mot de commande correspondant. Le tableau 1 montre comment déterminer le mot (il serait plus juste de parler de nombre) de commande adéquat.

Le choix de l'une ou l'autre des plumes se fait à l'aide des bits 6 et 7. Leur mise simultanée à "1" entraîne la montée de toutes les plumes. Dans les autres cas, il y a toujours une plume posée sur le papier. Lors d'un changement de plume, on procède à un déplacement fixe (58 ou 116 pas) sur l'axe des X pour compenser la distance (offset) entre les plumes.

Des lignes en tout genre


Les routines décrites ci-dessus sont destinées au tracé de lignes droites dans certaines directions bien déterminées. Si l'on veut dessiner des lignes hors de ces "sentiers battus", les choses se compliquent.

Le plus souvent dans les applications graphiques, on travaille en système de coordonnées XY. La table traçante doit être en mesure de tirer une ligne entre deux points aux coordonnées quelconques connues. La ligne réelle va s'écarter légèrement de la ligne idéale car la plume ne peut prendre qu'un certain nombre de positions discrètes. On peut appro-

cher la ligne désirée le plus précisément possible, en employant l'algorithme de tracé des lignes droites de Bresenham. La **figure 13** schématise une des situations possibles. La ligne va du point $X1, Y1$ (par souci de simplification nous avons adopté $(0,0)$ au point $X2, Y2$ ($(5,3)$ par exemple). Tant que l'angle de la droite avec l'axe des X est inférieur à 45° ($Y2 \leq X2$), on peut tracer la ligne en faisant faire un pas soit au moteur X seul, soit en faisant faire un pas aux moteurs X et Y. Le choix entre ces deux possibilités dépend de la différence entre **a** et **b**. Si **a** est plus grand que **b**, seul le moteur X doit faire un pas, sinon les deux moteurs doivent faire un pas. En fait on procède à l'évaluation de l'angle entre la position instantanée de la plume et le point de destination. Si cet angle dépasse $22^\circ 30'$ ($2dY - dX > 0$), on fait un pas à 45° vers le point suivant ($X+1, Y+1$). Dans le cas contraire seul le moteur X fera le pas. L'avantage de cet algorithme est que le processus de décision résulte d'un calcul simple: dX et dY sont déterminés par une soustraction, la multiplication par 2 se faisant elle au niveau langage machine par décalage du nombre d'une position vers la gauche. Pour une ligne entre 45° et 90° , on emploie le même algorithme en inversant les rôles de X et de Y. Dans les autres quadrants on peut facilement tirer une ligne quelconque suivant la méthode décrite ci-dessus en déterminant d'abord dans quel octant (demi-quadrant) le point de destination se situe par rapport au point d'origine. L'organigramme de la **figure 14** montre comment on peut tirer une ligne d'un point à un autre en utilisant la méthode précédente. On cherche d'abord dans quel octant (demi-quadrant) les coordonnées de destination se trouvent par rapport aux coordonnées d'origine. En fonction de cela, on fixe un pointeur qui désignera une des huit procédures de décision (**tableau 2**). Dans les procédures de décision, on prépare le mot de commande qui détermine quel moteur, à ce moment précis, va faire un pas et dans quelle direction il doit le faire. Finalement pour l'exécution du pas on appelle la routine principale. Après quelques pas les coordonnées instantanées sont comparées avec les coordonnées finales ($X2, Y2$) et l'algorithme s'arrête quand elles sont égales.


Cercles et ellipses.

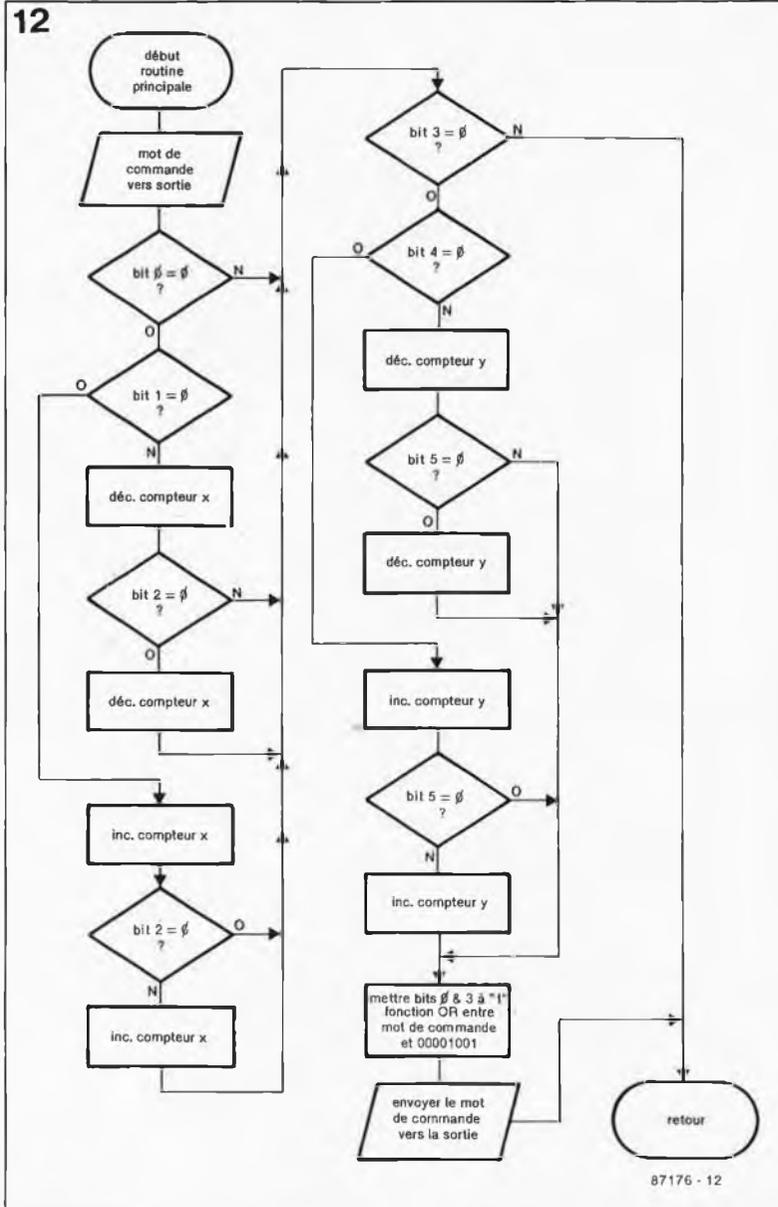En graphisme, l'un des tracés le plus souvent utilisés est le cercle. On peut calculer les coordonnées des points d'un cercle en employant une table des valeurs d'une fonction si-



87176 - 12

Figure 12. Ordino-gramme de la routine de base. Les compteurs dans lesquels on mémorise les coordonnées X,Y doivent être des compteurs à 16 bits.

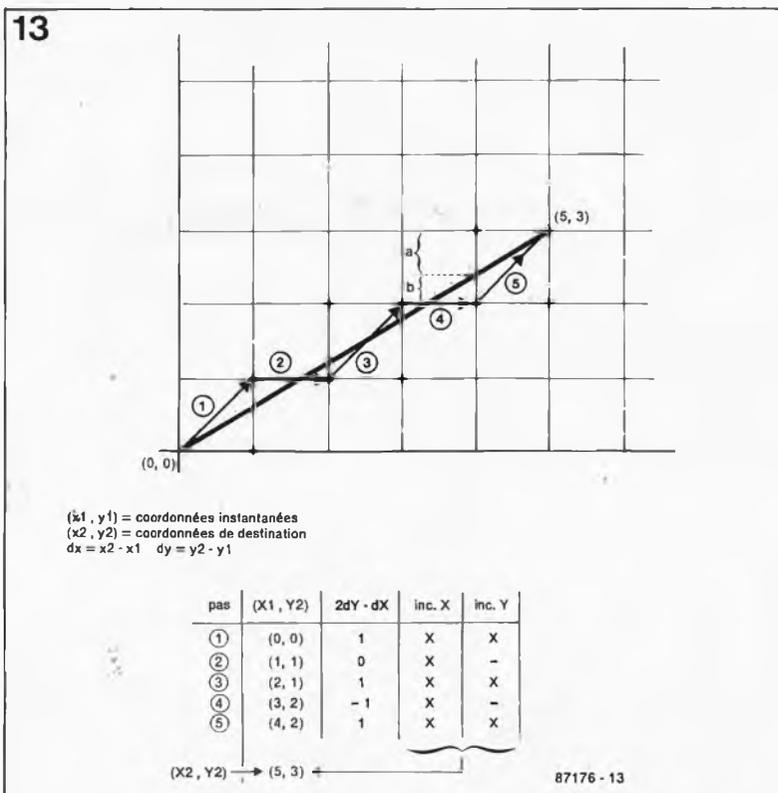

87176 - 13

Figure 13. L'algorithme de Bresenham pour tracer les lignes droites. La ligne souhaitée est tracée en gras. Les points du réseau forment les positions discrètes que peuvent prendre les plumes. C'est la différence entre **a** et **b** qui va déterminer si le pas suivant sera un pas sur l'axe des X ou sur celui des Y.

Tableau 1. Constitution du mot de commande.

Tableau 1.

vecteur (figure 11)	MOT DE COMMANDE		
	BIN. 7 6 5 4 3 2 1 0	HEX.	DEC.
1	x x x x 1 0 0 0	0 8	0 8
1A	x x x x 1 1 0 0	0 C	1 2
2	x x 1 0 0 0 0 0	2 0	3 2
3	x x 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0
3A	x x 1 0 0 1 0 0	2 4	3 6
4	x x 0 0 0 1 0 0	0 4	0 4
5	x x 0 0 0 x x 1	0 1	0 1
5A	x x 1 0 0 x x 1	2 1	3 3
6	x x 0 0 0 1 1 0	0 6	0 6
7	x x 0 0 0 0 1 0	0 2	0 2
7	x x 1 0 0 1 1 0	2 6	3 8
8	x x 1 0 0 0 1 0	2 2	3 4
9	x x x x 1 0 1 0	0 A	1 0
9A	x x x x 1 1 1 0	0 E	1 4
10	x x 1 1 0 0 1 0	3 2	5 0
11	x x 0 1 0 0 1 0	1 2	1 8
11A	x x 1 1 0 1 1 0	3 6	5 4
12	x x 0 1 0 1 1 0	1 6	2 2
13	x x 0 1 0 x x 1	1 1	1 7
13A	x x 1 1 0 x x 1	3 1	4 9
14	x x 0 1 0 1 0 0	1 4	2 0
15	x x 0 1 0 0 0 0	1 0	1 6
15A	x x 1 1 0 1 0 0	3 4	5 2
16	x x 1 1 0 0 0 0	3 0	4 8
SELECTION DE PLUME			
PLUME 1	0 0 x x 1 x x 1	0 9	0 9
PLUME 2	0 1 x x 1 x x 1	4 9	7 3
PLUME 3	1 0 x x 1 x x 1	8 9	1 3 7
TOUTES PLUMES LEVEES	1 1 x x 1 x x 1	C 9	2 0 1

x = indifférent;
supposés à "0" dans le cas présent

Tableau 2. La procédure de décision à employer dépend de l'octant dans lequel se situe le point de destination par rapport au point représenté par les coordonnées instantanées.

Tableau 2a

octant	procédure de décision	pas à effectuer pour résultat	
		≤ 0	> 0
0 ... 45°	2 * (y2-y1) - (x2-x1)	inc. x	inc. (x, y)
45° ... 90°	2 * (x2-x1) - (y2-y1)	inc. y	inc. (x, y)
90° ... 135°	2 * (x1-x2) - (y2-y1)	inc. y	dec. x, inc. y
135° ... 180°	2 * (y2-y1) - (x1-x2)	dec. x	dec. x, inc. y
180° ... 225°	2 * (y1-y2) - (x1-x2)	dec. x	dec. (x, y)
225° ... 270°	2 * (x1-x2) - (y1-y2)	dec. y	dec. (x, y)
270° ... 315°	2 * (x2-x1) - (y1-y2)	dec. y	inc. x, dec. y
315° ... 360°	2 * (y1-y2) - (x2-x1)	inc. x	inc. dec. y

Tableau 2b

	mot de commande
inc. x	x x x x x x 0 0
dec. x	x x x x x x 1 0
inc. y	x x x 0 0 x x x
dec. y	x x x 1 0 x x x

nusoïdale sur une période et une table des valeurs de la fonction cosinussoïdale correspondante (arrondies aux nombres entiers). Dans la première table on trouve les informations pour la coordonnée X, et dans la seconde celles pour la coordonnée Y. Si les valeurs ont la même amplitude, on a affaire à un cercle. On obtient sinon une ellipse dont les axes sont parallèles aux axes X et Y. Si l'on effectue un décalage de l'une des tables par rapport à l'autre, on obtient aussi une ellipse, mais avec les axes inclinés par rapport aux axes X et Y (en fait on change la relation de phases entre les deux fonctions sinusoidales). C'est parce que le calcul des coordonnées prend beaucoup de temps que l'on utilise des tables pour ce travail. On peut finalement tracer les cercles, en faisant voyager la table traçante de point en point en utilisant l'algorithme de Bresenham.

Amélioration du programme de commande

Avec la routine de base, décrite ici, et des algorithmes généraux, on écrira un programme de commande universel. On peut le faire en langage de haut niveau en appelant, pour les parties où le temps presse, les routines (en langage machine) décrites ci-dessus. Avec un tel programme, on tracera des lignes entre des points de coordonnées (absolues) quelconques, des lignes entre la position actuelle de la plume et un point défini à partir de cette position (coordonnées relatives), des figures standards comme des cercles, des carrés etc. Il est aussi pratique de pouvoir incorporer des textes aux figures. Chaque caractère est alors considéré comme un ensemble de coordonnées relatives. En multipliant ces coordonnées par un facteur constant, on agrandit (ou réduit par multiplication par un facteur inférieur à 1) les caractères.

Le lecteur attentif et intéressé par cette réalisation aura compris à la lecture des paragraphes précédents qu'une fois terminée la réalisation mécanique et électronique de cette table traçante il lui faudra écrire son propre programme de pilotage du chariot (en s'aidant des ordinogrammes donnés dans cet article) avant de voir la plume tracer une ellipse ou une couronne comme celle de la figure 9. L'écriture de routines de base en langage machine pour 6502 et Z80, que nous nous proposons de publier dans un prochain numéro, est en cours.

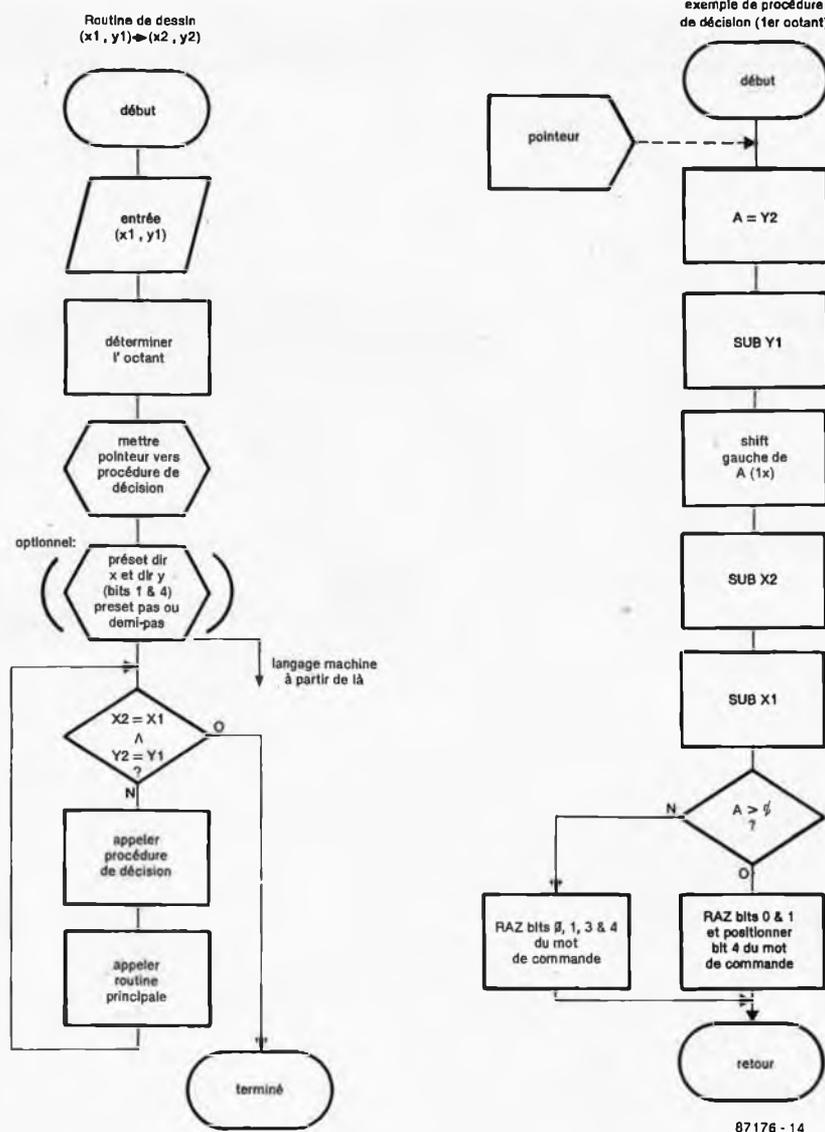


Figure 14. Exemple d'ordinogramme pour tracer des lignes suivant l'algorithme de Bresenham (14a). A côté, une des huit procédures de décision (14b, voir en outre le tableau 2).

87176 - 14

L'interface de commande de la table traçante pilote d'une part les trois électro-aimants de levage des plumes et d'autre part une paire de moteurs pas à pas bipolaires à deux phases (l'un pour l'axe des X, l'autre pour celui des Y). Comme indiqué dans le texte, nous avons adopté des moteurs pas à pas disponibles en grand nombre sur le marché des surplus, des moteurs et lecteurs de disquettes, type de moteurs qui possède en règle générale les caractéristiques suivantes:

- 100 ou 200 pas par tour (1,8° ou 3,6°/pas),
- courant de stator: 200 mA/phase,
- deux phases bipolaires,
- résistance par phase: 30...40 ohms.

La plupart des moteurs de lecteurs de disquettes répondent à ces spécifications. Il existe cependant aussi des moteurs présentant une résistance de stator sensiblement moindre (1,33 Ω par exemple) qui exigent de ce fait d'être attaqués par une commande en courant véritable. (D'après les fiches caractéristiques), les circuits «driver» de notre table traçante devraient posséder des sources de courant en sortie, mais en pratique, il est apparu que cette faible résistance avait des effets destructeurs sur les circuits intégrés en question. Pour éviter de telles mésaventures «fumeuses» on mesurera la résistance de stator: le cas échéant, on implantera une résistance en série avec chaque stator de manière à obtenir une résistance de stator totale comprise entre 30 à 40 Ω par stator. Avec un stator de 1,33 Ω on pourra utiliser une résistance de 33 Ω/4 W.

En outre, lors d'une éventuelle mesure du courant du stator, à régler ce dernier à une valeur de repos plus faible (30...60 mA/stator). Moteur tournant, la valeur du courant de stator (dont le sens change en permanence) dépendra de la fréquence de pas et de la self-induction du stator.


Il va sans dire que le remplacement d'un moteur de 200 pas par un moteur de 100 pas divise par deux la résolution de la table traçante (jusqu'à 0,2 mm en mode par demi-pas); cette diminution de résolution est cependant dans ce cas compensée par une augmentation de la vitesse.

protection anti-surtension

la varistance: panacée contre les interférences électriques

Votre ordinateur fait TILT quand la machine à laver se met en route à l'étage du dessous? Vos enregistrements stéréo sont émaillés de bruits de commutation divers n'ayant aucun rapport avec la musique enregistrée?

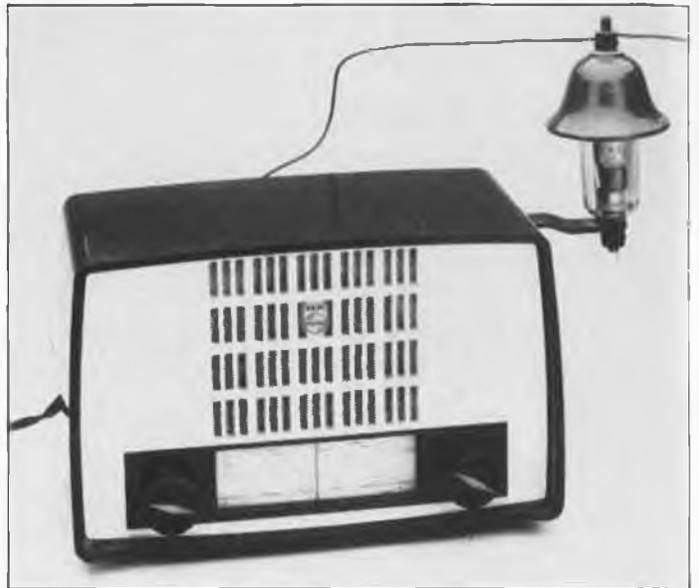L'adjonction systématique d'un unique composant sur tous vos appareils électriques peut vous mettre à l'abri de bien des craquements, déclenchements intempestifs, remises à zéro et autres parasites en tous genres.



Qu'entend-on par surtension? Et bien tout simplement toute tension dont la valeur est supérieure à la valeur maximale tolérée par un circuit. En règle générale, les surtensions sont d'ailleurs très nettement supérieures à cette valeur maximale. Les causes possibles sont nombreuses et variées. On pense notamment aux orages, qui à des kilomètres de distance peuvent provoquer de fortes crêtes de tension dans les conduites électriques. Celles-ci sont longues et fonctionnent comme antennes. Leur self-induction est elle-même responsable de pics de tension lorsque des courants importants sont commutés. En plus, lorsque l'on s'occupe de phénomènes de surtensions, il ne suffit pas de se pencher sur le seul réseau d'alimentation électrique, mais aussi sur le réseau téléphonique, sur les réseaux informatiques câblés, et à plus petite échelle, sur les réseaux ferroviaires en modèle réduit.

Pour la protection des circuits contre les surtensions, beaucoup de composants différents peuvent entrer en ligne de compte. Dans les circuits électroniques, il est fait appel fréquemment à des diodes d'arrêt ordinaires ou à des diodes zener. Il existe également des diodes zener spécialement conçues pour l'éli-

mination des tensions excessives. Les composants vraiment spécialisés dans la fonction de protection contre les surtensions sont les varistors ou varistance et les tubes dérivateurs à gaz. Sur la **figure 1** on trouvera une comparaison entre les quatre types de dérivateurs les plus courants, d'après leur tension de claquage et le courant disruptif maximal. Cet article vous propose de faire la connaissance de ces composants.

Céramique conductrice

Dans les schémas anglais et dans les fiches de caractéristiques, le varistor est souvent appelé VDR (*voltage dependent resistor*); il peut, dans une certaine mesure, être comparé à une diode zener; sur le varistor, l'effet zener est "alternatif", puisqu'il apparaît aussi bien dans le sens positif que dans le sens négatif (**figure 2**). Cette caractéristique tient dans une formule fort simple... en théorie, mais écrite de 2 façons différentes en pratique, ce qui n'arrange pas les choses:

$$I = K \cdot U^\alpha$$

ou

$$U = C \cdot I^\beta$$

où U est la tension aux bornes

du varistor et I le courant à travers le varistor.

K et C sont une constante variant selon le matériau du varistor, $K = 1/C$

α et β sont une constante du matériau, $\alpha = 1/\beta$.

Les deux constantes (α et K ou β et C) sont données par le fabricant. Selon le champ d'application prévu, d'autres caractéristiques sont mentionnées. L'une d'entre elles est le courant de crête. Sur la **figure 3** apparaît la courbe du choc de courant de $8/20 \mu s$ utilisé pour évaluer la tension de crête des composants. Il n'est pas exceptionnel du tout que la valeur de I_{max} soit exprimée en kilo-ampères, même sur des varistors de petit calibre.

Dans le varistor se trouve un oxyde métallique sous forme de poudre, le plus souvent de l'oxyde de zinc, de l'oxyde de titane ou du carbure de silicium. Le matériau céramique fabriqué à partir de cette poudre a le plus souvent la forme soit d'un disque (voir photographie), soit d'un parallélépipède. Sur la **figure 4** apparaît une représentation simplifiée de l'intérieur d'un tel composant. Là où les grains se touchent, naît un "micro-varistor". La couche intermédiaire présente une résistance élevée, c'est pourquoi le courant passera par les grains de poudre d'oxyde de métal et

les "micro-varistors". Partant de ce que nous venons de voir, il est aisé de tirer quelques conclusions. Ainsi le doublement de l'épaisseur de la plaquette en céramique représentera-t-il un doublement de la tension disruptive, puisque cela signifie qu'il y aura deux fois plus de "micro-varistors" en série. Un doublement de la surface signifie un doublement des courants mis en parallèle, et par conséquent un doublement du courant maximal admissible. Et enfin un doublement du volume représente un doublement de la quantité d'énergie absorbée par le composant.

Un schéma de substitution au varistor est donné par la **figure 5**. La résistance R_V est un varistor idéal. R_Z donne naissance à un courant de fuite ($< 10^{-4}$ A) lorsque le varistor est bloqué. Dans la partie inférieure de la courbe caractéristique, la résistance interne est déterminée essentiellement par R_V qui est beaucoup plus faible maintenant que R_Z , et toujours supérieure à R_B . En présence de courants élevés, la résistance du varistor idéal est quasiment nulle. La résistance ohmique de l'oxyde de métal (R_B) détermine alors la résistance interne. Le condensateur C a une valeur relativement élevée (100...4000 pF), ce qui

rend les varistors impropres à la consommation en HF, à moins de prendre des mesures d'adaptation spéciales (par exemple connecter des diodes capacitives en série). Dans le cadre de la protection contre les surtensions, cette capacité tombe à pic, c'est le cas de le dire, puisqu'elle contribue à raboter les crêtes de tension parasites. L'inductance L représente essentiellement la self-induction des pattes du composant et des fils de liaison. On imagine aisément que pour obtenir la vitesse optimale du varistor, il faudra que ces liaisons soient aussi courtes que possible.

Lorsque la tension nominale sort du cadre des valeurs ordinaires, il est possible de composer un varistor sur mesures en connectant plusieurs varistors en série. Il importe de n'utiliser, dans ce cas, que des varistors du même type et de la même série, pour que leurs caractéristiques soient aussi proches que possible (surface identique). La mise en parallèle de varistors n'est pas admise en pratique. Du fait de procédés de fabrication utilisés, le facteur de divergence d'un composant à l'autre entre les valeurs du courant peut être de 1 000 ou plus encore! Quant à s'amuser à appairer les composants, comment s'y prendrait-on pour les tester avec des courants de crête élevés si l'on ne dispose pas d'appareils spécialement conçus pour cela? Lorsque le courant de crête est trop important, le varistor explose et la liaison est interrompue. Une surcharge légère mais durable provoque la fusion des grains de la poudre d'oxyde de métal, ce qui transforme petit à petit notre varistor en une résistance de faible valeur.

Il se trouve que les crêtes de tension ou de courant parasites n'ont pas, par définition, de valeur maximale. Il n'est donc jamais exclu qu'un varistor bien choisi finisse néanmoins par être surchargé. C'est pourquoi il est recommandé de monter ces composants dans des coins abrités (sic!) notamment lorsqu'ils sont utilisés contre les parasites sur des réseaux à faible résistance (comme le réseau électrique).

Quel varistor choisir?

Le choix d'un varistor se fait, comme pour tout autre composant, sur la foi des spécifications techniques des fabricants, et, par après, sur la base de l'expérience acquise. Ce qu'il faut connaître d'abord, c'est la tension de service, et sa nature alternative ou continue. Rajoutez-y le seuil de tolérance connu et adoptez la valeur normalisée la plus proche (arrondissez vers le haut): de 220 V vous passerez par exemple à 250 V. Ensuite il vous faut établir le courant de crête maximal, l'absorption d'énergie et la puissance admissibles. Partant de ces critères, vous pourrez choisir efficacement votre varistor. Puis, considérant la caractéristique U/I de ce varistor, vous pourrez déterminer la valeur maximale de la tension disruptive admissible. Si cette valeur est supérieure à la tension maximale tolérée par le

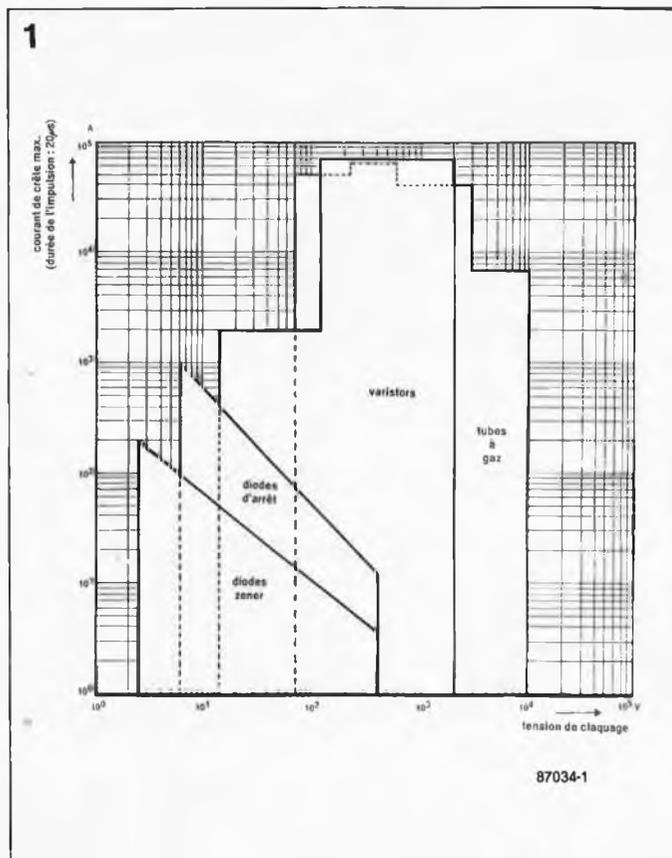


Figure 1. Mise en présence des performances de divers composants utilisés pour la protection contre les surtensions.

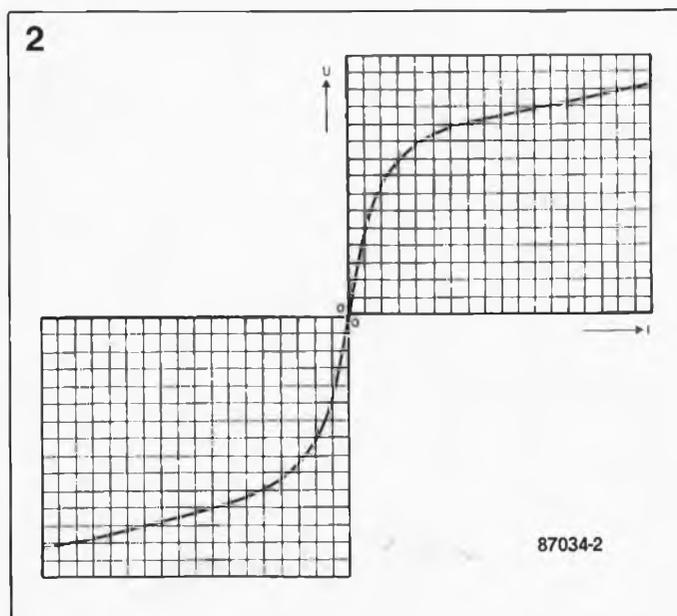


Figure 2. La caractéristique U/I d'un varistor ou varistance ressemble à celle d'une diode. C'est bien sûr la symétrie qui caractérise le varistor par rapport à la diode.

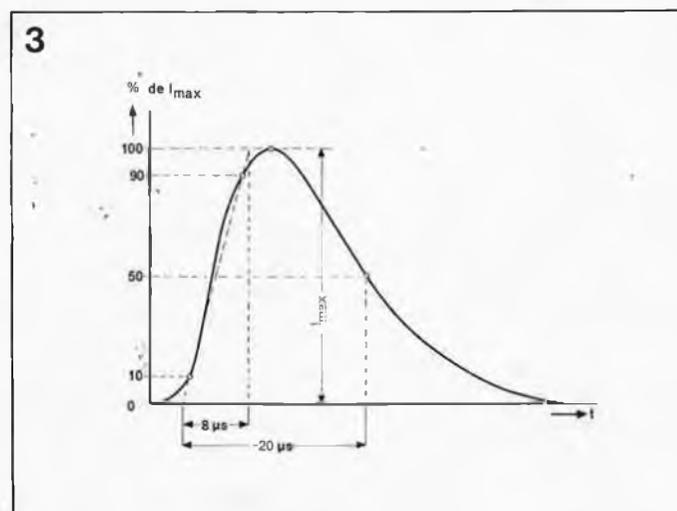


Figure 3. Pour déterminer la valeur maximale des pics de courant admissibles dans un composant de protection, on fait appel à un courant dont la courbe est représentée ici. Le cycle de reproduction de ce choc de courant est de 30 secondes ou 3 minutes, selon la norme en vigueur.


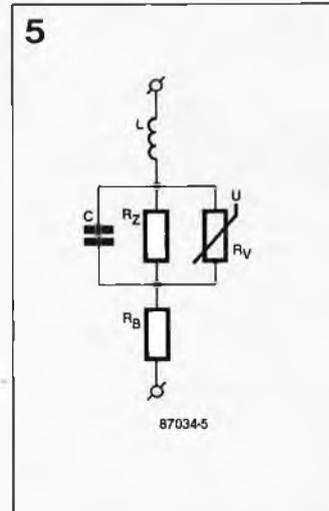
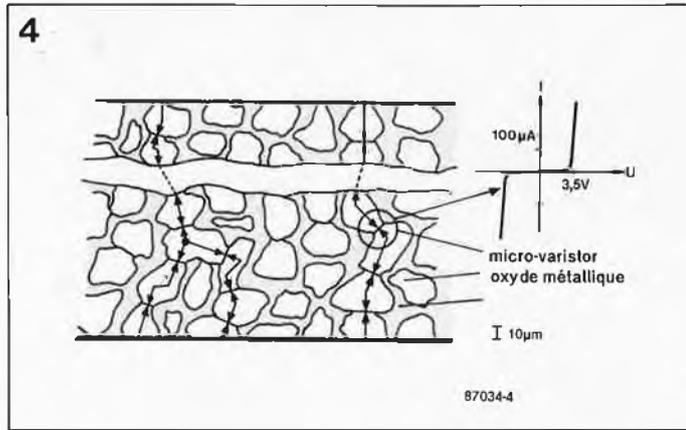
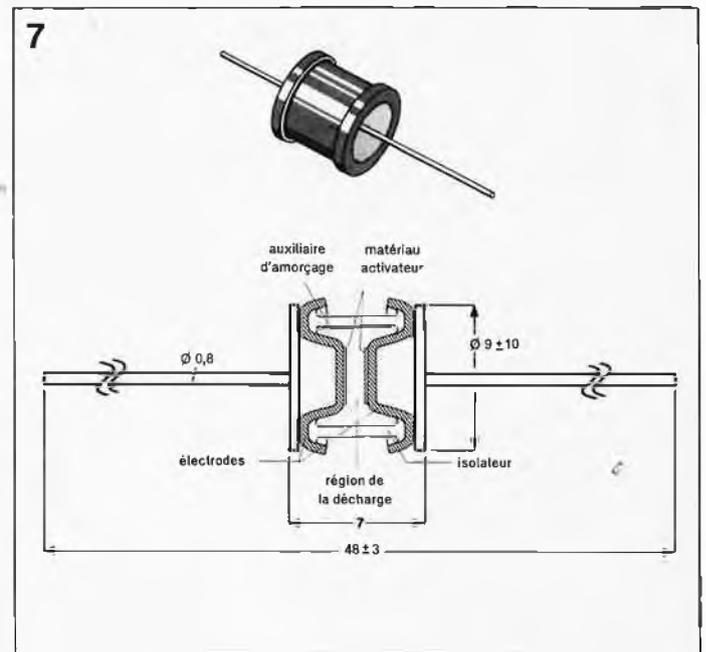


Figure 4. Schématisation de la structure interne d'une varistance.

Figure 5. Schéma de substitution d'une varistance.

Figure 6. Réponse en courant et en tension d'un tube de protection à gaz noble en présence d'une tension sinusoïdale.

Figure 7. Structure interne d'un tube de protection à gaz.

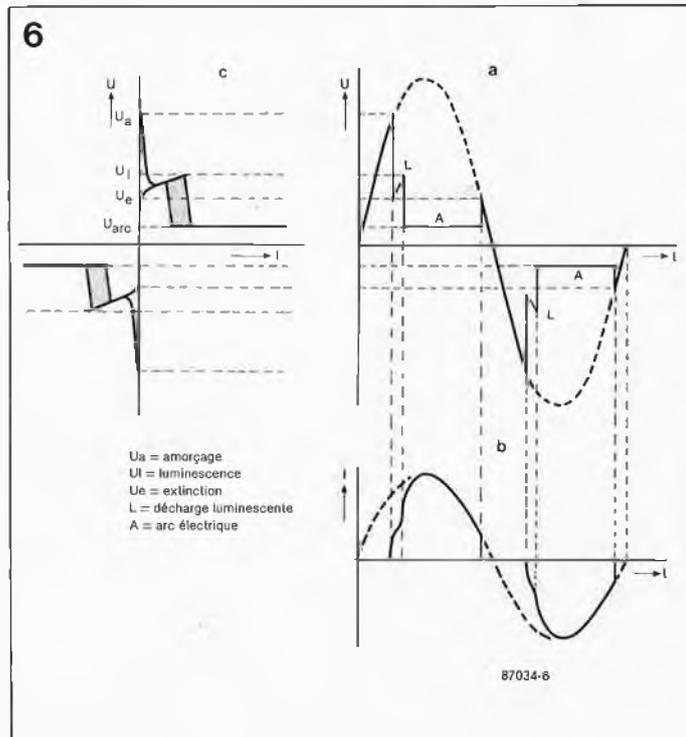

circuit ou l'appareil à protéger, il faudra trouver un type de varistor dont la caractéristique U/I sera mieux adaptée.


Les tubes à gaz nobles

Le varistor n'est pas le seul composant spécialement étudié comme limiteur de tension. Il existe aussi les dérivateurs à gaz nobles, dont le fonctionnement est basé sur le principe de la décharge dans un gaz. Sur la figure 6 on voit comment se comporte ce composant en présence d'une tension sinusoïdale. Une fois que la tension a atteint le seuil d'amorçage U_a , une décharge lumineuse s'opère et la tension est ramenée à quelque 70 à 150 V. Le courant est de l'ordre de 0,1 à 1,5 A. Si le courant continue d'augmenter, un arc électrique apparaît et la tension chute jusqu'à une dizaine

ou une vingtaine de volts. Lorsque le courant est inférieur à une centaine de milliampères, l'arc électrique s'éteint. Après une brève phase lumineuse, le tube retourne à l'état de veille. Si nous superposons les courbes de tension et de courant, nous obtenons la caractéristique U/I de la figure 6c. On y voit que la tension aux bornes du tube décroît fortement lors de l'amorçage, contrairement à ce qui se passe sur le varistor aux bornes duquel la tension reste à peu près stable. Sur la figure 7 on peut voir comment est fait un tube de protection à gaz. Comme on s'y attend, le tube est hermétique. Les deux électrodes sont recouvertes d'une substance qui facilite l'émission d'électrons. Pour augmenter la sensibilité du tube et réduire son temps de réaction, on trouve parfois un accessoire d'amorçage à l'intérieur de

l'isolateur. Les caractéristiques électriques d'un tube de protection contre les surtensions rempli de gaz dépendent précisément du type de gaz, de sa pression et de la substance activatrice. On peut voir sur la figure 8 que la tension d'amorçage augmente lorsque la pente de la tension parasite dépasse une certaine valeur. Ceci est dû, en toute logique, au temps nécessaire à l'ionisation du gaz. Comme nous l'avons déjà vu sur la figure 6, le tube de protection à gaz ne s'éteint que lorsque la tension est retombée sous le seuil d'extinction. Pour les tensions alternatives, ceci n'est pas critique; mais qu'en est-il avec les tensions continues supérieures à ce seuil d'extinction. Lorsque la résistance interne de la source de tension est suffisamment élevée pour que la tension chute sous ce seuil en

présence des courants mentionnés, il n'y a pas de problème. Si en revanche la source de tension présente une résistance si faible que le tube ne peut pas s'éteindre, il faut prévoir des mesures de précaution, comme par exemple la connexion en série d'un tel tube avec... un varistor (figure 9). Dans ce cas la tension aux bornes du varistor reste constante, et la tension aux bornes du tube finit par passer sous le seuil d'extinction, une fois que la crête de tension est passée. Un autre champ d'application de cette connexion en série est le cas de figure dans lequel il faut une faible capacité (quelques pF) associée à une résistance élevée ($>10^{10} \Omega$), mais où l'effondrement de la tension jusqu'à la valeur de la tension d'arc est considéré comme tout aussi dangereux que la surtension elle-même. Le varistor se charge alors de

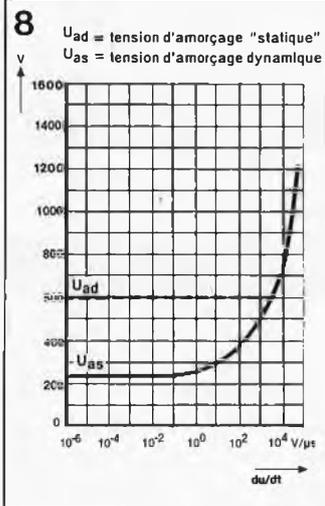


maintenir la tension dans la limite des tolérances, même après l'amorçage du tube de protection à gaz (figure 9c).

Une protection pratique

Les composants dont nous venons de décrire le fonctionnement sont utilisés presque exclusivement par les professionnels. Pourtant l'amateur peut en tirer les plus grands bénéfices. Pour commencer, on voit sur la **figure 10** comment un appareil électronique, un ordinateur par exemple, peut être protégé efficacement contre les parasites du réseau électrique. En implantant de cette manière un «petit» varistor sur chacun de vos appareils (audio, mesure, informatique, électroménager) vous obtiendrez d'ailleurs un effet meilleur qu'avec un «gros» varistor central. La référence mentionnée est celle d'un composant largement dimensionné (il se trouve que la valeur de crête des tensions parasites est imprévisible). L'appréciation du courant de crête et de l'absorption d'énergie est affaire d'expérience. Là où les puissances sont relativement moindres, il est plus aisé de choisir le dispositif de protection adéquat; c'est la tension nominale qui est alors le critère essentiel.

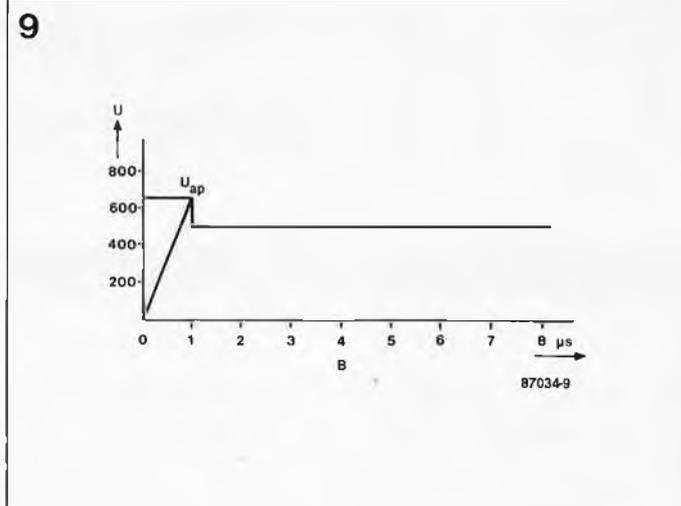Pour supprimer les risques d'étincelle sur le collecteur de petits moteurs à courant continu, il est tout-à-fait indiqué de faire appel à des varistors (**figure 11**) du moins tant que l'espace disponible dans le corps du moteur permet d'y placer des varistors. A défaut,



on placera un varistor entre les bornes du moteur, ce qui n'est déjà pas si mal. Sur un modèle réduit ferroviaire, il ne faut pas se contenter d'un varistor sur le moteur, mais il faut aussi en placer un entre les voies, qu'il s'agisse d'une alimentation en continu ou en alternatif.

Les varistors ne trouveront pas beaucoup de crédit auprès des radio-amateurs pour la bonne et simple raison que les transistors de leurs bécanes modernes rendent l'âme, en cas de surtension, avant que le circuit de protection ait eu le temps d'entrer en lice... Il n'en va pas de même sur les récepteurs à lampes qui sont capables de supporter des surtensions assez importantes. Voir la photographie d'illustration en tête de cet article. Précision finale: les tubes à gaz dont il est question ici ne sont pas des tubes para-foudre, lesquels forment un chapitre à part, réservé aux spécialistes. **M**


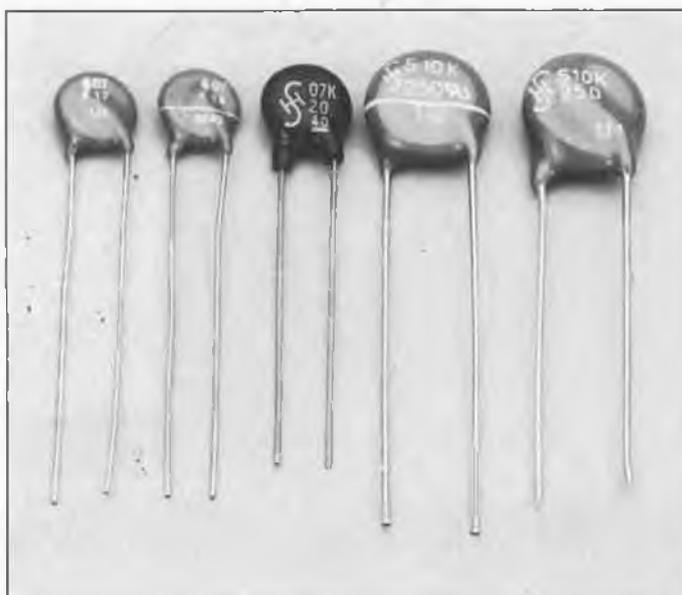
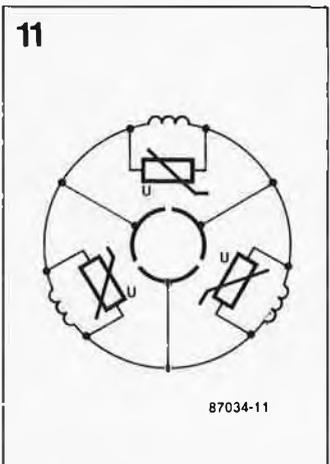


Figure 8. A partir d'une certaine pente du pic de tension, la valeur de la tension disruptive augmente.

Figure 9. Le montage d'une varistance en série avec un tube de protection à gaz peut présenter certains avantages. La courbe est celle de la tension aux bornes du dispositif.

Figure 10. Circuit de protection universel pour les appareils électroniques; l'efficacité de l'adjonction de cette unique varistance est sensible dans la pratique quotidienne et devrait être adoptée systématiquement par toutes les personnes ayant à pâtir d'interférences entre leurs appareils électriques.

Figure 11. Trois varistances montées sur le rotor d'un moteur à courant continu permettent d'éliminer les risques d'étincelle sur le collecteur.

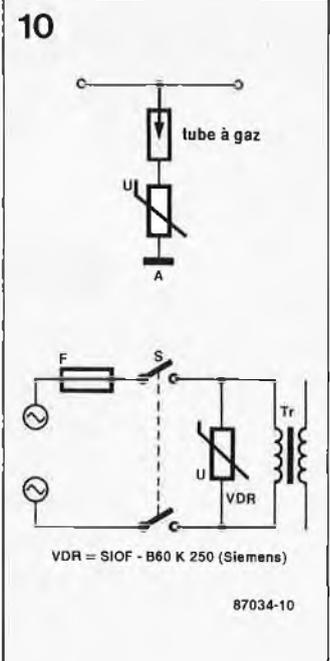

ELEKTOR cherche du renfort

Vous êtes mordu d'électronique. Bravo! Vous comprenez bien l'anglais, l'allemand et/ou le néerlandais. Excellent!

Nous vous proposons une place de **REDACTEUR** au sein de l'équipe d'ELEKTOR.

Conditions de travail attrayantes — Rétribution motivante

Adressez sans tarder votre candidature à Mr Safie — Elektor BP53 59 270 BAILLEUL

alimentation à découpage 5...25 V/1...2 A super-compacte

jusqu'à 100 W sur 30 cm²!!!

Plus de trois ans ont passé depuis que nous vous avons proposé notre dernière alimentation à découpage. Pendant ce temps, la technologie n'a pas fait de surplace, témoins les grands progrès accomplis, de sorte qu'aujourd'hui nous pouvons vous présenter une alimentation à découpage à la surface environ trois fois plus faible que celle du montage précédent. Et dans cinq ans d'ici, nous serons rendus au modèle de la taille d'un timbre-poste!!!

Une alimentation à découpage, pourquoi?

Contrairement aux us et coutumes, nous allons, pour plaider notre cause, prendre les choses à l'envers. Si ce type d'alimentation n'avait pas des avantages certains, il ne tiendrait pas aujourd'hui plus de 80% du marché des alimentations professionnelles et "grand-public"; de plus, ce marché ne connaîtrait pas l'expansion explosive qui est la sienne. A quoi est due cette situation? Tout simplement au fait que ce genre d'alimentation présente plus d'avantages que d'inconvénients. Avant de faire la balance entre ceux-ci, essayons de voir quelles sont les différences techniques entre une alimentation classique et une alimentation à découpage.

Des soeurs ennemies...

... Ou si elles ne le sont pas encore, elles ne tarderont pas à le devenir. Le monde des affaires est régi par la loi du plus fort. Le succès de l'un se fait au détriment de l'autre. De plus en plus souvent, si on a besoin d'une alimentation performante, on opte pour une alimentation à découpage. En effet, comparée à une alimentation classique, une alimentation à découpage présente de nombreux avantages.

- rendement croissant, (jusqu'à 90%) se traduisant par une dissipation de puissance moindre, au fur et à mesure que la valeur de la tension d'entrée se rapproche de la valeur de la tension de sortie,
- tension d'entrée variable (con-

vient parfaitement à l'amateur d'expériences: recette: prendre un transformateur et veiller à ce que la tension d'entrée ait une valeur supérieure d'au moins 3 V à la tension requise en sortie et l'affaire est dans le sac),


- gains en volume et en masse très importants (qui ne feront que croître à l'avenir par l'adoption de fréquences de hachage plus élevées),
- possibilité d'obtenir plusieurs tensions de sortie.

Une telle somme de qualités est bien évidemment contrebalancée par l'un ou l'autre inconvénient!!!

- le gros problème de ces alimentations est leur rayonnement électromagnétique important sur un spectre très étendu. Ceci implique la présence de filtres et d'un blindage conséquent.
- le schéma d'une alimentation à découpage est plus compliqué, utilise des composants moins courants, ce qui se traduit, bien évidemment, par un prix de revient plus élevé.

Pour mieux comprendre ce qui fait la force de l'une par rapport à l'autre, examinons-en les particularités. Le dessin de la figure 1 donne res-

Le dessin de la figure 1 donne res-

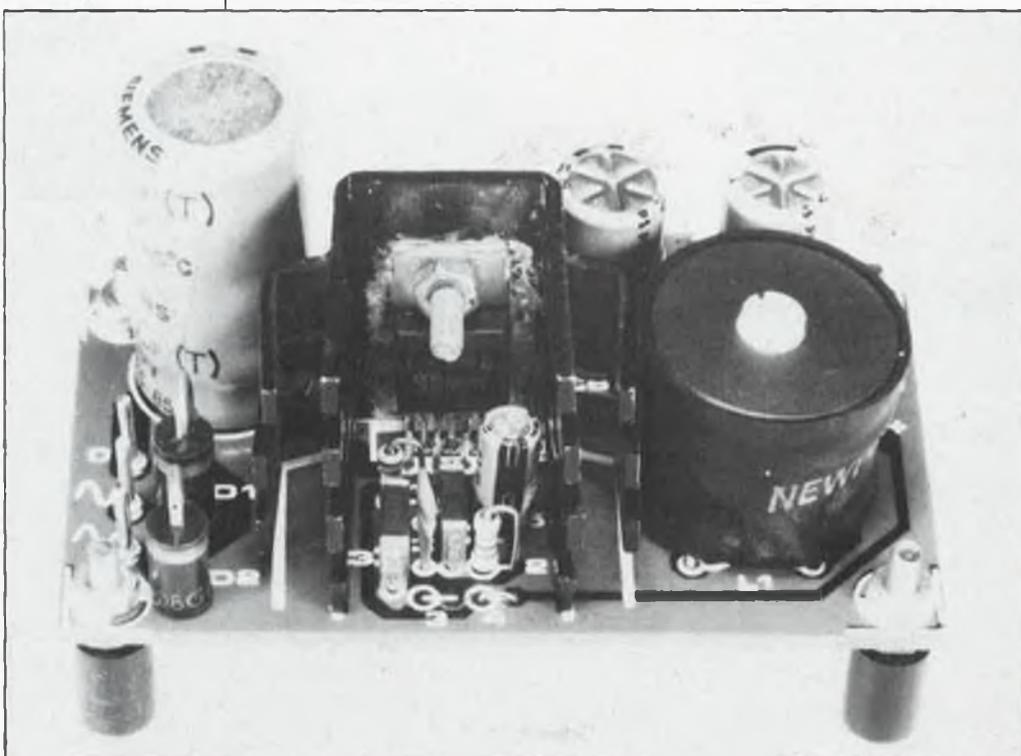

Caractéristiques techniques du L4960:

- Tension d'entrée maximale: 50 V
- Tension d'entrée minimale: 9 V
- Tension de sortie: réglable entre 5 et 40 V
- Courant de sortie maximal: 2,5 A
- Puissance de sortie: 100 W max.
- Montée en tension progressive
- Tension de référence interne précise ($\pm 4\%$)
- Ne nécessite que très peu de composants externes
- Rapport cyclique: de 0 à 100%
- Rendement élevé: jusqu'à 90%
- Protection thermique interne
- Dispositif de limitation de courant (protection anti-court-circuit)

pectivement le synoptique d'une alimentation classique (figure 1a) et celui d'une alimentation à découpage (figure 1b).

Il est bon de savoir que l'on distingue les alimentations à découpage primaire et à découpage secondaire. Ce montage-ci est du second type. Une alimentation classique utilise un transformateur en tôles au silicium chargé d'assurer la séparation du secteur (isolation galvanique, le transfert d'énergie est magnétique) et d'abaisser les 220 V à une valeur de tension utilisable. La tension alternative disponible à sa sortie est ensuite redressée à l'aide d'un pont de diodes (intégrées ou non) et lissée par un (ou plusieurs) condensateurs de forte capacité. Reste à procéder à une régulation plus ou moins soignée pour stabiliser la tension continue de sortie. Selon le niveau de stabilité désiré, le rendement peut tomber à 50%, voire à moins.

Dans le cas d'une alimentation à découpage les choses se passent quelque peu différemment.

La tension secteur (abaissée ou non à une valeur plus faible (20...50 V) selon qu'il s'agit d'une alimentation à découpage secondaire ou primaire) subit un redressement et un filtrage. La tension continue est ensuite hachée à l'aide d'un (ou de plusieurs) transistors à une fréquence ultra-sonore (entre 20 et 200 kHz) et prend ainsi la forme d'une tension alternative quasi-rectangulaire; le transformateur à noyau de ferrite (de dimensions très compactes) assure l'isolation galvanique et fournit la tension de sortie requise; celle-ci est ensuite redressée et filtrée. Un circuit de régulation attaque le (ou les) transistors de puissance soit en maintenant constante la durée des impulsions et en jouant sur la fréquence de découpage, soit en gardant une fréquence constante et en jouant sur le rapport cyclique des impulsions, c'est-à-dire sur le temps de conduction.

Après ces quelques considérations générales, il est temps de nous intéresser au côté pratique des choses en nous penchant sur notre alimentation à découpage.

Le synoptique

Le coeur de notre alimentation à découpage est un circuit spécialisé de SGS-Ates, le L4960. Comme l'indique le tableau des caractéristiques techniques, ce circuit est en mesure de fournir un courant $\leq 2,5$ A sous n'importe quelle tension comprise entre 5 et 40 V.

Le L4960 possède un grand-frère, le L4964 capable de fournir jusqu'à 4 A et un petit frère le L4962 ne pouvant

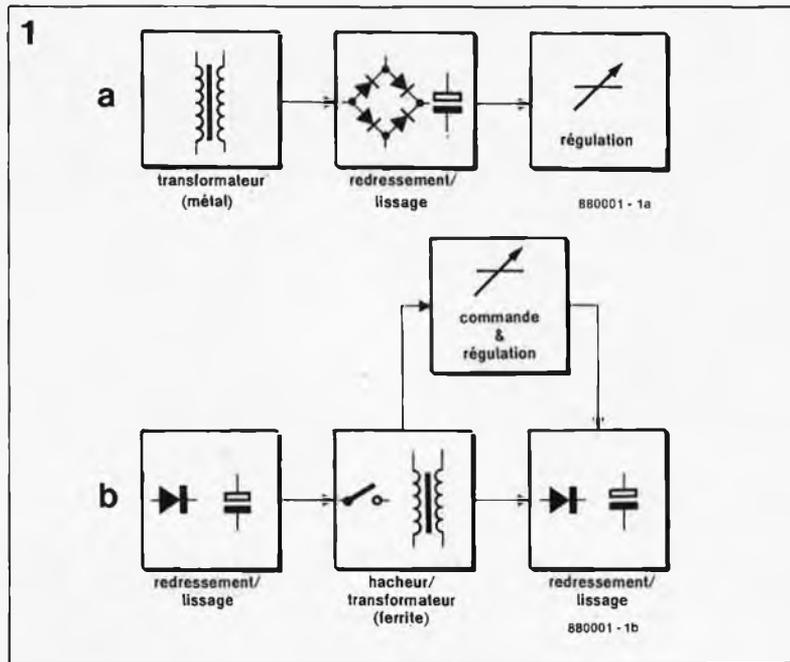


Figure 1. Ces deux synoptiques parallèles montrent clairement les différences de structure entre une alimentation classique (1a) et une alimentation à découpage (1b).


fournir lui que 1,5 A.

Comme le montre la figure 2, les brochages et boîtiers de ces trois circuits intégrés ne sont pas compatibles broche à broche, loin de là. Le L4960 possède un boîtier dit "heptawatt", le L4962 prend la forme d'un DIL 16 broches et le 4964 se trouve dans ce que l'on pourrait appeler un boîtier "pentecaidecawatt" à 15 broches.

Le L4960 a l'avantage décisif de ne nécessiter que très peu de composants connexes: 4 condensateurs, 2 résistances, 1 self, 1 diode. Un coup d'oeil à la structure interne du L4960 illustrée par la figure 3 montre qu'il s'agit d'un circuit relativement complexe dans lequel on retrouve les différents sous-ensembles évoqués précédemment: la partie supérieure qui comprend l'oscillateur en dents de scie (*sawtooth oscillator*), l'amplificateur d'erreur (*error amp.*), un comparateur (*comp.*) et l'étage de sortie (*output stage*) constituent la boucle de régulation. Une comparaison du niveau de la tension de sortie avec une tension de référence interne de 5 V (précise à $\pm 4\%$) génère, le cas échéant, un signal d'erreur; celui-ci est comparé au signal en dents de scie pour produire les impulsions modulées en largeur mais de fréquence fixe attaquant l'étage de sortie.

Le gain et la stabilité en fréquence de la boucle peuvent être ajustés par adjonction d'un réseau RC externe connecté à la broche 3. Un court-circuit pur et simple de la boucle de régulation (broche 2 reliée à la sortie de la self présente à la broche 7), verrouille à 5 V la valeur de la tension de sortie. Il est possible d'obtenir des tensions plus élevées par la mise en place à cet endroit d'un diviseur de tension.

Figure 2. Brochages des L4960, L4962 et L4964, trois circuits intégrés spécialement conçus pour la réalisation d'alimentation à découpage. Notre montage utilise le L4960. (Source SGS-Ates)

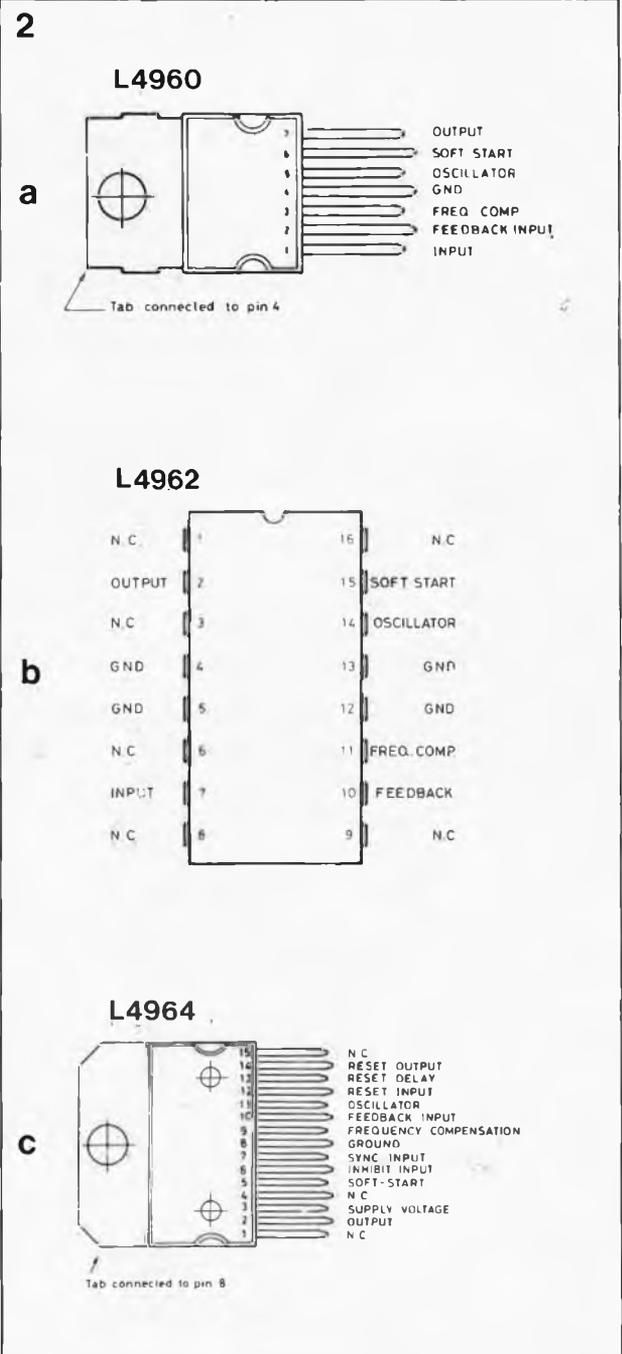

Un dispositif de mise sous tension progressive (*soft start*) évite l'apparition en sortie de pics de tension (ou de courant). A la mise sous tension, la sortie de l'amplificateur d'erreur est connectée au condensateur C_{SS} dont la tension augmente progressivement au fur et à mesure de sa charge par une source de courant constant (symbolisée par les deux cercles sécants).

Pour assurer une protection en cas de surcharge de la sortie, le circuit possède un système de limitation du courant. Une résistance à couche métallique interne reliée à un comparateur interne détecte le courant drainé par la charge. Lorsque celui-ci dépasse un niveau prédéterminé, notre comparateur commande une bascule d'inhibition (*inhibit flip flop*) qui bloque l'étage de sortie et procède à la décharge du condensateur de mise sous tension progressive. Un second comparateur repositionne la bascule dès que la tension aux bornes de ce condensateur est tombée à 0,4 V.

L'étage de sortie est alors libéré et la tension de sortie augmente à nouveau progressivement sous le contrôle du réseau "soft start". Tant que la situation de surcharge se maintient, le limiteur entre répétitivement en fonction. En raison de l'inertie du réseau "soft start" le courant de court-circuit moyen est limité à une valeur de sécurité.

Les figures 4a et 4b donnent respectivement les formes d'ondes des dispositifs de "soft start" (figure 4a) et de limitation de courant (figure 4b). Le L4960 comporte en outre un dispositif de protection thermique (*thermal shutdown*) qui entre en fonction lorsque la température de la jonction atteint 150°C; son hystérésis supprime tout risque d'instabilité.

Le schéma électronique

Après cette étude détaillée du montage théorique, il ne reste que fort peu de choses à ajouter sur le côté

Figure 3. Structure interne du L4960. (Source SGS-Ates)


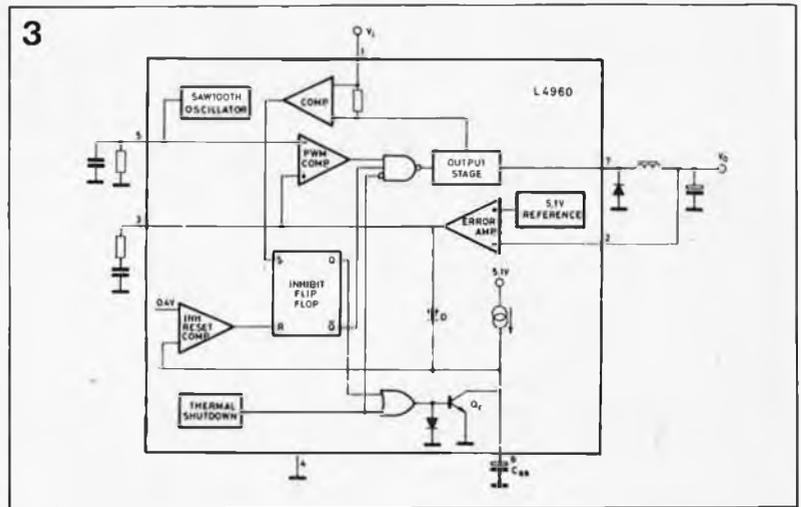


Photo. Vue détaillée. Attention aux court-circuits!

Figure 4. Chronogrammes du signal de commande "soft start" (4a) et de celui du dispositif de limitation de courant (4b). (Source SGS-Ates)

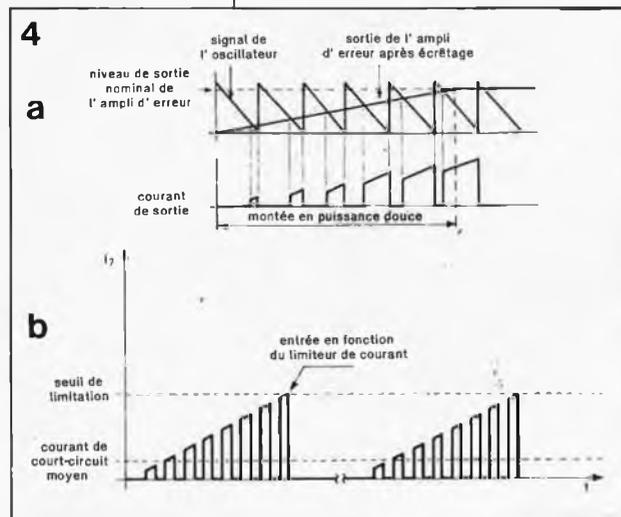

pratique de cette alimentation à découpage. Le schéma (figure 5) est subdivisé en deux: la partie transformateur (figure 5a) et l'alimentation à découpage proprement dite (figure 5b); on retrouve dans celle-ci la plupart des composants du synoptique. La tension alternative présente aux bornes d'un transformateur à secondaire double est appliquée à la double entrée, le point milieu du secondaire est connecté à la masse du circuit. Deux diodes de forte carrure capables de supporter des intensités continues de 3 A, des 1N5404, assurent le redressement. La tension redressée est appliquée à la broche 1 du L4960, son entrée. Le condensateur C1 assure un lissage grossier. Le L4960 sera doté d'un radiateur de manière à en assurer le fonctionnement dans la plage de températures la plus basse possible (garantie d'une fiabilité élevée et d'une durée de vie importante). Le réseau RC R1/C3/C4 définit les caractéristiques de gain de la boucle de régulation. Un second réseau RC, C2/R2, détermine la fréquence d'oscillation de l'oscillateur. Elle est ici de 100 kHz environ. C5 remplit deux fonctions: il définit d'une part la constante de temps du "soft start" et d'autre part il détermine la valeur

moyenne du courant de court-circuit. Les résistances R3 et R4 constituent le diviseur de tension pour la réinjection en tension de sortie (*feedback input*). Comme indiqué plus haut, la suppression de l'une de ces deux résistances et le remplacement de la seconde par un pont de câblage verrouillé à 5,1 V ($\pm 4\%$) la valeur de la tension de sortie. Grâce au pont diviseur de tension R3/R4, il est possible d'obtenir en sortie la tension de son choix, déterminée à l'aide de la formule suivante:

$$U_{\text{SOR}} = 5,1 \text{ V} \cdot ((R3 + R4)/R3)$$

Comme c'est la valeur de R4 que l'on cherche, cette formule peut également se traduire ainsi: $R4 = R3 \cdot ((U_{\text{SOR}}/5,1) - 1)$.

Ainsi, si l'on recherche une tension de sortie de 5 V, R3 est supprimée et R4 remplacée par un pont de câblage. Si l'on adopte pour R3 une valeur fixe de 5k6 pour toutes les tensions de sortie, pour une tension de sortie de 9 V, R4 vaudra 4k28, pour 12 V, 7k58, pour 15 V, 10k87, pour 18 V, 14k16 et pour 24 V R4 sera une résistance de 20k75. Il s'agit là de valeurs purement théoriques que l'on respectera dans la mesure des moyens et des résultats pratiques. Pour disposer d'une tension de sortie ajusta-



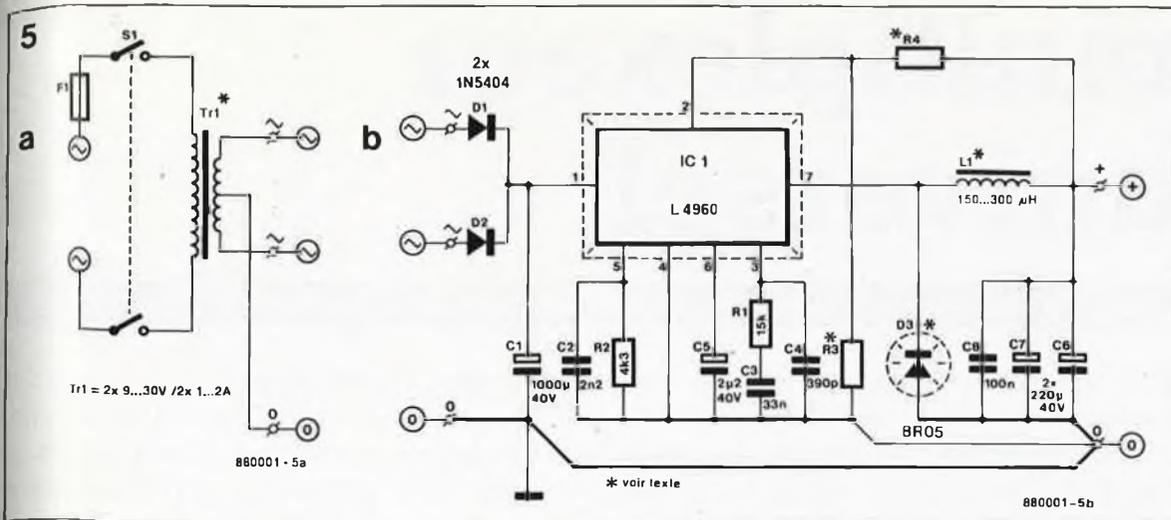


Figure 5. L'électronique n'a vraiment pas de quoi impressionner.

Liste des composants

Résistances:

- R1 = 15 k
- R2 = 4k3
- R3,R4 = *
- * = voir texte

Condensateurs:

- C1 = 1 000 µ/40 V (radial)
- C2 = 2n2
- C3 = 33 n
- C4 = 390 p
- C5 = 2µ2/40 V
- C6,C7 = 220 µ/40 V
- C8 = 100 n

Semi-conducteurs:

- D1,D2 = 1N5404
- D3 = 8R05 (SGS-Ates) (ou BYW80 ou BYW28 (Philips-RTC))
- IC1 = L4960 (SGS-Ates)

Self:

- L1 = 150... 300 µH telle 1400/11/3 300 µH (SGS-Ates) sur pot ferrite (ou autre self sur tore ferrite)

Divers:

- radiateur commun pour IC1 et D3 (pour TO-220, double griffe, K25, 28 x 19 (32) x 24 mm)
- Tr1 = transformateur 2 x 9... 30 V / 1... 2 A au secondaire (selon les niveaux de tension et de courant requis en sortie (voir texte))

ble entre 5 et 24 V, on donnera à R3 une valeur de 6k8 et on remplacera R4 par un potentiomètre de 25 k. La tension d'entrée de IC1 doit répondre aux deux exigences suivantes: être supérieure ou égale à 9 V et dépasser la tension de sortie de 3 V au minimum.

Il nous reste à voir les fonctions de deux composants. La diode de protection 8R05 (BYW28 ou BYW80) est une diode de redressement rapide chargée de faire en sorte que lorsque le transistor de sortie bloque, la tension à l'entrée de L1 ne soit que très légèrement inférieure au potentiel de la masse (-0,6... -1 V). En son absence, ce potentiel tomberait à un niveau très sensiblement plus négatif (plusieurs volts). La self L1 (dont les caractéristiques sont données dans la liste des composants), fait partie du second ensemble de filtrage évoqué en figure 1. Avec un zeste d'imagination, on peut dire que la self est à la tension ce qu'un condensateur est au courant, elle évite les crêtes de tension brutales (et dévastatrices).

Nous en arrivons maintenant à...

... La réalisation

Le petit circuit imprimé dont la sériographie de l'implantation des composants est donnée en figure 6 simplifie énormément la réalisation de cette alimentation. Il faudra commencer par définir la tension de sortie désirée. C'est en effet d'elle que dépendent les valeurs de R3 et de R4. Si $U_{\text{sort}} = 5 \text{ V}$, on supprime R3 et on substitue un pont de câblage à R4. Pour une tension de sortie différente, on donnera à R3 et R4 les valeurs préconisées dans le paragraphe précédent; rien ne vous interdit de calculer vos propres valeurs de R3 et de R4 à l'aide des formules indiquées. Une fois déterminées ces valeurs, on pourra procéder à l'implantation des composants, en commençant par les composants cen-

traux, R1... R4 (ou le pont de câblage pour remplacer R4, la résistance R3 étant supprimée dans ce cas) et C2... C5. On positionne ensuite le circuit intégré L4960 et la diode 8R05 (celle-ci parfaitement isolée de la surface métallique du radiateur à l'aide d'une plaquette de céramique ou de mica, isolation à vérifier à l'aide d'un multimètre!) sur le radiateur. On procède ensuite à l'implantation, sans les souder encore, de l'ensemble gigogne formé par le radiateur doté recto-verso du L4960 et de la 8R05 puis à celle de la self. Attention, comme le montre la photographie d'illustration, l'implantation est plutôt dense!! Une fois trouvées les positions respectives de ces composants (veiller à ce que le radiateur ne touche pas la résistance R2, dotée si nécessaire d'une gaine isolante) on pourra les souder en place. Il reste ensuite à planter le reste des composants: C1, C6... C8, D1 et D2 (attention de ne pas faire d'erreur de polarité lors de l'implantation de ces derniers).

On choisira bien évidemment un type de transformateur à double enroulement secondaire aux caractéristiques de courant et de tension répondant aux niveaux de tension et courant désirés en sortie (pour une tension et/ou un courant élevé(s) on préférera, pour des raisons de poids et d'encombrement, un transforma-

teur torique). Le point commun aux deux enroulements secondaires est connecté au point marqué (O), les deux fils restants le sont aux points (≈).

Après avoir effectué une dernière vérification on pourra procéder au test de bon fonctionnement; il est possible de vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation à vide. Pour en mesurer les performances réelles, il est indispensable de connecter une charge à sa sortie. Au cours des essais, à une tension d'entrée de 30 V, ce montage fournit 2 A sous 5 V sans que pour autant la température du radiateur ne dépasse 60°C. Le rendement se situait alors à 68%. Le rendement passe à 80% pour un courant de 2 A sous 10 V, à 85% pour un courant de 2 A sous 15 V, à 85% pour 2 A sous 20 V et à 87% pour 2 A sous 25 V. Un montage à utiliser à toutes les sauces en somme. Cependant, on évitera de dépasser 2 A aux tensions de sortie faibles, vu que l'une des caractéristiques des alimentations à découpage est de voir leur rendement augmenter lorsque la tension de sortie augmente (comme le prouvent les valeurs ci-dessus).

Sources et littérature:

SGS-Ates: Fiches caractéristiques des L4960, L4962 et L4964

Les alimentations à découpage: *Elektor* dans ce même numéro page XX)

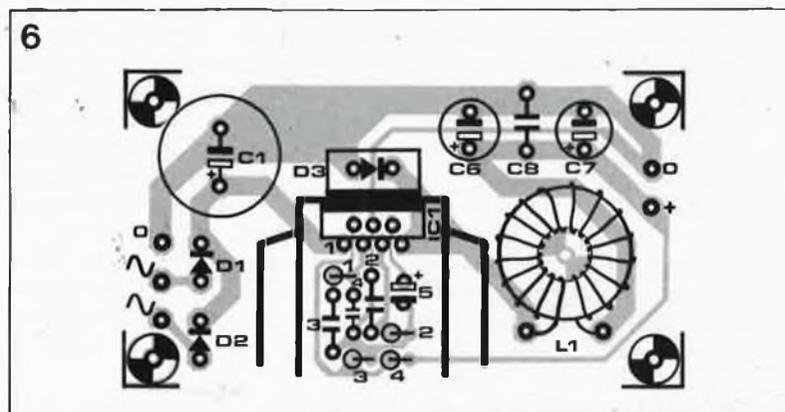


Figure 6. Représentation de la sérigraphie de l'implantation des composants d'un circuit imprimé conçu pour cette alimentation à découpage.

multiplexeur universel

G. Birkel

commutation manuelle ou automatique de 16 canaux (ou moins)


Une des caractéristiques les plus puissantes de l'électronique est sa capacité d'exécuter certaines tâches avec une rapidité et une précision qui laissent rêver plus d'un électronicien. Au nombre de ces tâches on compte notamment la commutation rapide de sources de signaux pour laquelle nous vous proposons cette réalisation expérimentale et néanmoins universelle.

Le circuit comporte deux parties: l'une s'occupe de la commutation des canaux proprement dite, l'autre s'occupe de générer des signaux de commande. Réunies elles forment un multiplexeur universel, très utile notamment pour la saisie aussi bien de signaux analogiques que de signaux logiques. L'accès à la partie du circuit qui génère les signaux de commande connaît deux modes: **il est possible d'attaquer le multiplexeur d'une part à l'aide d'un micro-ordinateur ou d'un micro-contrôleur, mais il est possible d'autre part de le commander directement à la main.** Ce double accès ouvre au multiplexeur un vaste champ d'applications au nombre desquelles on peut citer pêle-mêle la mesure simultanée de plusieurs températures, la gestion d'une batterie de capteurs de pression, ou encore l'acheminement de multiples tensions de commande.

Commande manuelle ou automatique

En fait, **le multiplexeur connaît un troisième mode de fonctionnement** qui est le mode «automatique»: en mode manuel, le choix du canal de multiplexage peut se faire par incréments successives d'un compteur à l'aide d'impulsions obtenues par des pressions répétées sur un bouton poussoir. Les impulsions d'incrémentaion peuvent aussi être générées par un oscillateur (à une vitesse réglable par l'utilisateur).

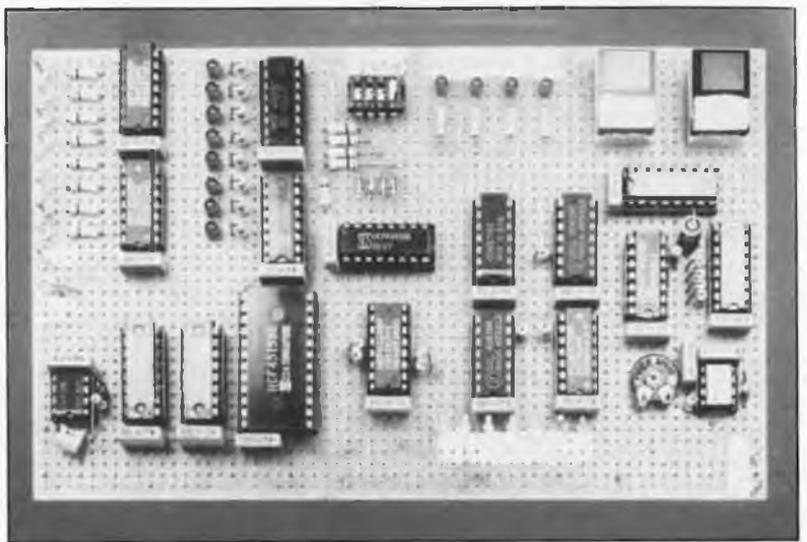Sur le schéma de la **figure 1** c'est l'inverseur S1 qui permet à l'utilisateur de choisir entre les impulsions manuelles et les impulsions automatiques. Il attaque l'entrée «horloge» d'une bascule D (FF1) par l'intermédiaire d'une bascule RS (IC11b). Avec chaque flanc ascendant sur cette en-



trée CLK, le niveau logique des sorties Q et \bar{Q} est inversé. A chaque nouvelle pression sur S1, on passe donc du mode d'incrémentaion manuelle au mode d'incrémentaion automatique, ou vice versa. Le mode en vigueur est indiqué par l'une des deux LED D17 et D18. Le réseau RC R1/CI relié à l'entrée S de FF1 met le multiplexeur en mode d'incrémentaion manuelle lors de la mise sous tension.


Lorsque le multiplexeur est en mode manuel, c'est l'inverseur S2 qui permet d'incrémenter à la main le numéro du canal actif. Une bascule RS (IC11a) donne des flancs en principe francs et sans rebonds. L'opérateur ET N36 interdit le fonctionnement de cette incrémentaion manuelle lorsque le multiplexeur est en mode automatique. De la même façon, la porte ET N34 interdit le passage des impulsions d'incrémentaion issues de l'oscillateur IC4 pendant que le multiplexeur est en mode d'incrémentaion manuelle: ces impulsions ne sont utilisées qu'en mode automatique, c'est-à-dire lorsque la sortie \bar{Q} de FF1 est haute.

La fréquence de l'oscillateur cons-

truit autour du 555 est réglable en fonction des besoins particuliers de l'application envisagée. A chaque nouvelle impulsion d'incrémentaion, le canal suivant est activé.

Les impulsions d'incrémentaion (manuelle ou automatique) ne sont pas acheminées directement à l'étage de commutation; l'opérateur N35 en interdit le passage lorsque l'ordinateur place un niveau logique haut sur la sortie $\mu P/MAN$, ce qui signifie que les impulsions d'incrémentaion viennent du micro-processeur (et transitent par N31 et N40). Dans ce cas, la LED D19 s'allume pour indiquer que les impulsions d'incrémentaion viennent de l'ordinateur. Il est évident que **si l'on n'envisage pas d'utiliser le multiplexeur avec un ordinateur, cette partie du circuit pourra être supprimée.**

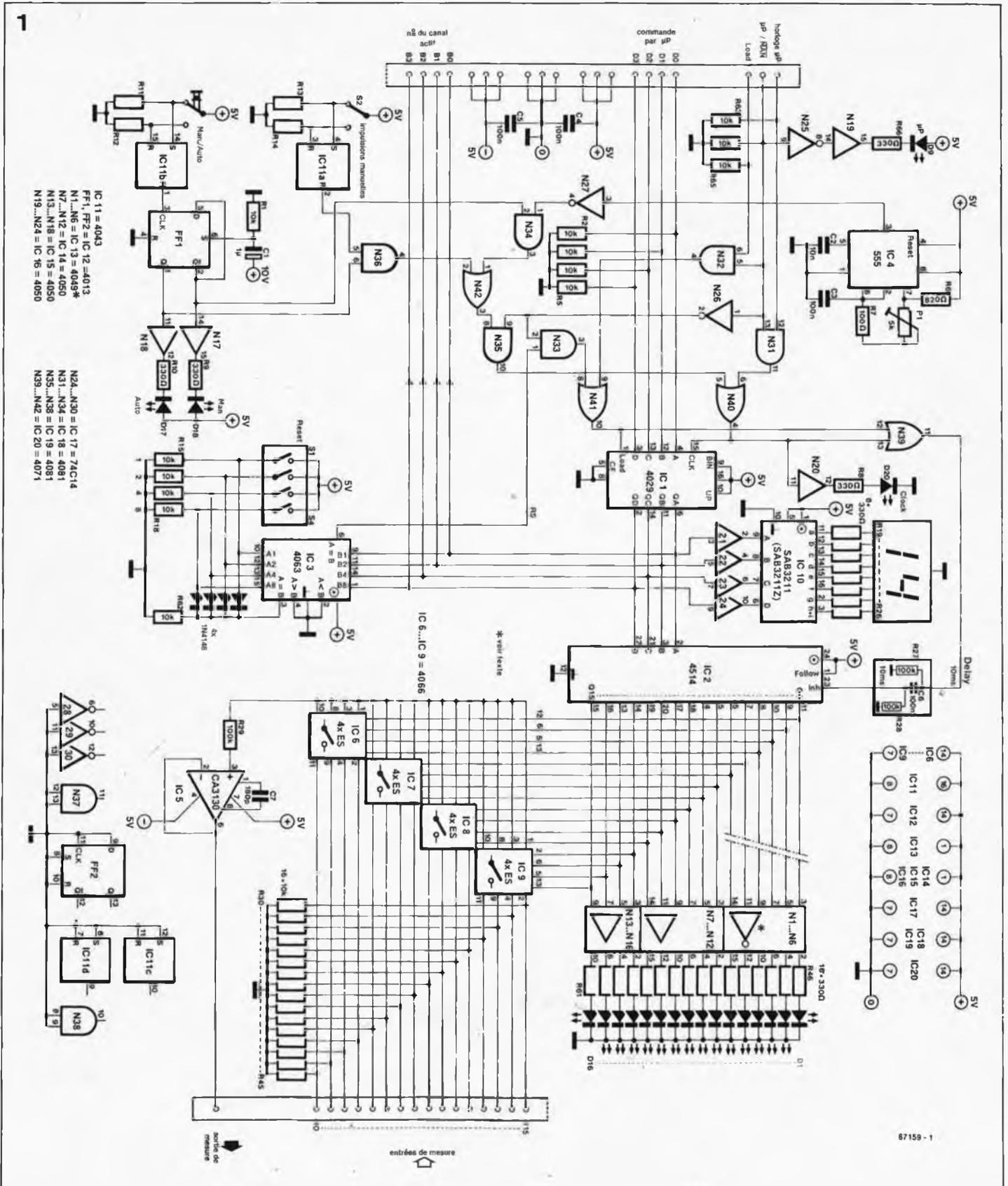IC1 est un compteur binaire (sa broche 9 est au niveau logique haut): la valeur numérique codée sur 4 bits par ses sorties $Q_A \dots Q_D$ est incrémentée par les impulsions d'horloge reçues sur l'entrée CLK (broche 15). La LED D20 permet de vérifier la présence des impulsions d'horloge et leur cadence.



Commande par processeur

De ce que nous connaissons à présent du multiplexeur, il découle que l'incrémentement des canaux est séquentielle et unidirectionnelle: en d'autres termes, cela signifie que du canal 3 on ne peut jamais passer directement qu'au canal 4, à l'exclusion par exemple du canal 2 ou du canal 5. Dans bien des applications

ceci est une restriction inacceptable; c'est pourquoi nous avons prévu la possibilité de choisir directement un canal quelconque à l'aide des lignes de données D0...D3 qui attaquent les entrées A...D du compteur binaire IC1. Il suffit que le processeur s'occupe de mettre au niveau haut les lignes $\overline{\mu P/MAN}$ et LOAD pour que la broche 1 d'IC1 passe au niveau haut et que la valeur binaire des lignes D0...D3 soit

adoptée sur les sorties QA...QC du compteur. La commande des lignes D0...D3, $\overline{\mu P/MAN}$ et LOAD pourra être assurée à l'aide d'un programme, en BASIC par exemple, qui placera les niveaux logiques convenables sur les lignes d'un circuit de périphérie du micro-ordinateur. Un port de sortie pour imprimante parallèle fera parfaitement l'affaire. Quand la commande du multi-

Figure 1. Circuit détaillé complet du multiplexeur avec affichage du numéro du canal actif et commutation électronique des canaux.

plexeur est assurée par un processeur, celui-ci peut choisir directement certains canaux et les activer en fonction de ses besoins, tandis qu'il en ignorera d'autres. En mode manuel, les 16 (2⁴) canaux sont activés l'un après l'autre, au fil de l'incréméntation, qu'elle soit manuelle ou automatique.

Un circuit de remise à zéro permet de limiter le nombre des canaux pris en compte dans la boucle d'incréméntation. Les 4 interrupteurs D11...S4 fixent le numéro du dernier canal à activer. Le numéro du canal activé et le numéro de consigne sont comparés par IC3 dont la sortie «A=B» passe au niveau haut lorsque ces deux numéros sont identiques. L'impulsion RS ainsi obtenue est envoyée sur l'entrée LOAD d'IC1 dont les entrées A...D sont forcées au niveau bas les résistances R2...R5. Ce qui revient à remettre à zéro le compteur.

L'affichage du canal actif est double: il est assuré d'une part par l'une des LED D1...D16 reliées aux sorties du décodeur 4-vers-16 IC2 (lequel se charge aussi de commander les 16 interrupteurs analogiques) et par un SAB3211 d'autre part... Ce dernier n'est pas ce que l'on peut appeler un composant standard, mais il n'est pas introuvable non plus. Et puis ce n'est pas bien compliqué de réaliser un circuit de substitution pour IC10 si l'on tient vraiment à disposer d'un affichage numérique en clair du numéro du canal actif.

Commutation de canaux

Selon les applications, l'utilisation d'interrupteurs électroniques comme ceux de la figure 1 (IC6...IC9) n'est pas toujours possible; il est des cas où la mise en oeuvre de relais est incontournable. Le circuit schématisé sur la figure 2 montre comment procéder dans ce cas: le 4514 de la figure 1 cède sa place à un 74HC154: le niveau de sortie actif de ce dernier est bas, alors qu'il est haut sur le 4514; le tampon de puissance 4050 est remplacé par un inverseur de type 4049. Et n'oubliez pas les diodes de protection (diodes d'arrêt) en parallèle sur la bobine des relais! L'adjonction de filtres d'entrée en série sur les 16 canaux n'est pas indispensable, mais recommandée dans les applications «sensibles».

Les interrupteurs électroniques sont rapides, silencieux, peu encombrants et économiques; mais leur caractéristique de transfert est limitée, et ils ne procurent pas de séparation de potentiels entre le circuit commu-

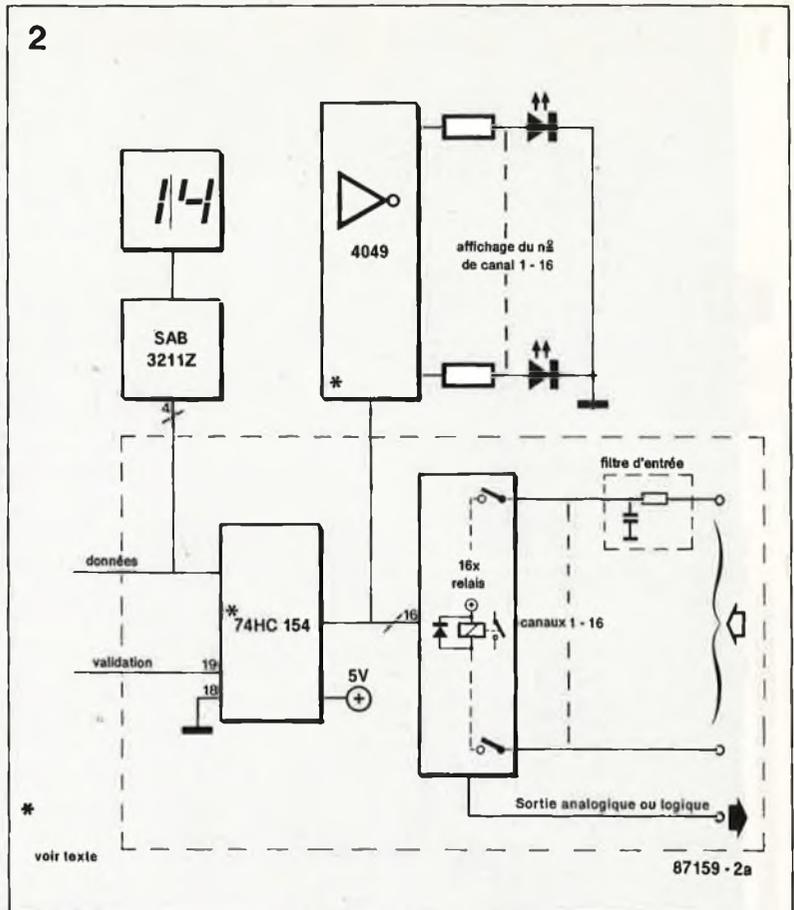


Figure 2. Synoptique du schéma de la figure 1 transformé de telle sorte qu'il puisse commander des relais. Dans un cas comme dans l'autre, l'affichage numérique du numéro de canal est une option facile à supprimer.

tateur et les circuits commutés. Les relais offrent cette séparation, de même qu'ils procurent une coupure totale à l'ouverture des contacts et tolèrent des tensions et des courants importants; malheureusement, ils sont encombrants, bruyants, lents et assez chers.

La commutation «tout-électronique» schématisée sur la figure 1 fait appel à des interrupteurs 4016 ou 4066. Rappelons que le 4016 a une résistance résiduelle de 300 Ω (contact fermé) contre 90 Ω seulement pour le 4066; il est caractérisé en revanche par un courant I_{entrée-sortie} sensiblement plus faible, ce qui en fait un composant assez universel.

Le signal multiplexé est tamponné par IC5, un amplificateur opérationnel 3130, ce qui met les circuits en amont hors d'atteinte de toute interférence et permet d'attaquer n'importe quel convertisseur ou circuit de mesure en aval.

Il n'est pas inutile de prévoir des diodes de protection sur les entrées des interrupteurs analogiques, ce qui les mettra à l'abri des décharges d'électricité statique (relier chaque sortie à la cathode d'une diode dont l'anode est à la masse, et à l'anode d'une autre diode dont la cathode est reliée au potentiel positif de l'alimentation).

Sachant que l'inertie des relais (plus ou moins forte selon le type de relais utilisé) pouvait jouer un rôle forte-

ment perturbateur dans la mesure où elle donne naissance à des courts-circuits entre sources de signaux, nous avons prévu un réseau de temporisation (R27, R28 et C6) qui verrouille le décodeur IC2 pendant 10 ms entre deux impulsions d'horloge. De cette façon, le relais de l'ancien canal actif a le temps de retomber avant que celui du nouveau canal actif ne soit excité.


La valeur de la tension d'alimentation du multiplexeur universel sera comprise entre 5 V et 16 V. La valeur des résistances de limitation de courant montées en série avec les LED devra éventuellement être adaptée aux circonstances. Si l'on réalise un circuit de commutation à relais, la tension d'alimentation du 74HC154 et celle des relais sera impérativement de 5 V.

Comme nous l'avons indiqué dès l'introduction à cet article, le multiplexeur est conçu comme un ensemble expérimental et universel. L'affichage pourra être simplifié; pour commencer, on réduira le nombre des canaux en fonction des besoins; l'interface pour microprocesseur ne sera réalisée que si l'on envisage de s'en servir; le circuit autour de S1...S4 pourra être remplacé par un câblage fixe des entrées A1...A8 d'IC3. Il n'est pas exclu que dans certains cas, les poussoirs S1 et S2 et les deux bascules associées produisent des rebonds.

ELEKTURE

Le standard IBM étant l'un des derniers standard encore respectés au monde, le nombre d'ouvrages consacrés au PC (et à ses compatibles) devient tellement important qu'il est extrêmement difficile de les survoler même sommairement; c'est pourtant ce que nous essayons de faire ici pour quelques-uns d'entre eux.

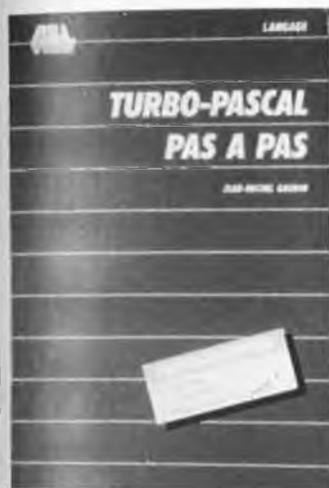Les langages sont un domaine qui évolue très rapidement. La série des TURBO de Borland ne cesse de s'agrandir. L'un de ses premiers rejets fut le TURBO Pascal. Il est donc assez peu surprenant qu'un nombre impressionnant d'ouvrages lui soient consacrés. En voici quatre:



TURBO Pascal pas à pas

Jean Michel Gaudin

La rapidité de TURBO Pascal, alliée à sa simplicité d'emploi et aux possibilités qu'il offre, en ont fait un des langages les plus prisés des programmeurs à l'heure actuelle. Après avoir détaillé l'installation de TURBO Pascal et les commandes de l'éditeur, TURBO Pascal pas à pas invite le lecteur à découvrir ce puissant langage par une présentation d'exemples de plus en plus élaborés. Très pédagogique, cet ouvrage permet de bâtir progressivement des programmes, d'apprendre à utiliser des procédures et à gérer des fichiers.

Editions P.S.I.
BP 86
77402 Lagny-s/Marne Cedex

70 programmes TURBO Pascal

M. Caceu — J.C. Guillemot

Ce livre est un recueil de 70 programmes écrits en TURBO Pascal, programmes qui accomplissent des traitements d'utilité courante (finances, mathématiques, statistiques, sciences, etc.). Il n'est pas nécessaire d'être un expert de TURBO

Pascal pour pouvoir utiliser cet ouvrage. Chaque programme est soigneusement décrit sous différents angles: sa fonction, son écriture, le résultat qu'il produit. Pour vérifier que le programme que l'on vient d'entrer au clavier est correct, rien de plus simple: il suffit de taper les valeurs de l'exemple pour s'assurer que le résultat obtenu est le même que celui donné dans l'exemple. Ces 70 programmes constituent une bonne base de départ pour celui qui veut entrer de plein pied dans le TURBO Pascal.



Editeur Radio
3, rue de l'Eperon
75006 Paris

Editions P.S.I.
BP 86
77402 Lagny-s/Marne Cedex



Clefs pour TURBO Pascal sur PC et compatibles

Frédéric Blanc
Pierre Brandeis

Le programmeur en TURBO Pascal trouvera dans cet ouvrage la présentation synthétique et pratique de l'ensemble des procédures et fonctions de TURBO Pascal, classées par type et ceci avec de nombreuses astuces d'utilisation. Cet ouvrage permet à celui qui se lance dans la programmation en

TURBO Pascal de disposer facilement de toutes les informations utiles concernant ce langage.

Après un rappel sur les principes de programmation en Pascal, ce livre poursuit par la présentation des différentes procédures et fonctions caractérisant ce langage. Ainsi, le lecteur apprendra à effectuer des test de l'imprimante, à faire appel aux interruptions du BIOS et du DOS, gérer les pointeurs, effectuer des défilements dans une fenêtre, maîtriser les techniques de l'overlay et de l'inclusion, etc.

En fin d'ouvrage on retrouve un certain nombre d'astuces de programmation, d'exemples pratiques de construction d'un programme qui ne manqueront pas d'intéresser tout amateur assidu de TURBO Pascal.

Editions P.S.I.
BP 86
77402 Lagny-s/Marne Cedex



Pratique du TURBO Pascal

J.-J. Meyer

Cet ouvrage apprend à son lecteur, de façon progressive et pédagogique comment:

- se fabriquer des outils professionnels en TURBO Pascal,
- analyser puis décomposer les applications même les plus complexes,
- réaliser, pour ses traitements, des modules efficaces tels qu'écrans de présentation ou de saisie, menus déroulants, fenêtrage, etc.,
- automatiser, simplifier et accélérer ses traitements,
- adapter l'imprimante de son choix à son micro-ordinateur,
- récupérer les données d'un progiciel.

Le lecteur devient ainsi capable de trouver une solution aux limites de ses progiciels, d'effectuer des traitements non prévus, d'améliorer les présentations de ses documents, de personnaliser ses traitements, etc. . .

Les concepts donnés sont entière-

ment transposables sur tout autre langage de programmation.

Cet ouvrage démontre, en guise de conclusion, à l'aide d'une application de gestion de compte entièrement développée, que créer des logiciels de niveau professionnel, efficaces et rapides, est à la portée de chacun.

Editions Radio
3, rue de l'Eperon
75006 Paris



LES ANTENNES

R. Brault — R. Piat

Cet ouvrage de près de 450 pages en est à sa 12ème édition. Il constitue en quelque sorte une encyclopédie des connaissances actuelles sur les antennes.

Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici quelques-uns des mots-clés de cet ouvrage: principes de fonctionnement des antennes, antennes d'émission et de réception, antennes directives, antennes pour les stations mobiles, antennes en ferrite, mesures concernant les antennes, appareils de mesures pour le réglage des antennes.

De nombreux diagrammes illustrent les quelque 12 chapitres de ce livre qui combine élégamment théorie et pratique.

Editions Radio
3, rue de l'Eperon
75006 Paris

Détecteur de fluide

Novembre 1987
Elektor n°113, page 63

La société Schrack France nous prie de communiquer à nos lecteurs que la société Arnould Electro Industrie n'est pas le représentant des produits Schrack en France. Pour trouver le relais RX 310 012 mentionné dans l'article, il suffit de s'adresser à:
SCHRACK FRANCE
7, rue de Long Rayage
91090 LISSES
tél: (1) 64 97 72 13
ou à l'un des 13 distributeurs nationaux et régionaux des produits de cette société.

multiplexeur vidéo

commutation instantanée entre 8 canaux vidéo

MAXIM Integrated Products est représenté en France par: VALDIX
Z.A. des Godets
91374 Verrières-le-Buisson
tél.: 69.20.26.06

Dans les grands magasins et les immeubles équipés de systèmes de surveillance vidéo, il y a plusieurs caméras, mais le plus souvent un seul moniteur vidéo sur lequel on multiplexe les signaux venant des différentes caméras. Un dispositif électronique se charge de faire passer tour à tour et à intervalles réguliers l'image de chacune des caméras sur l'unique écran de contrôle. Une sélection manuelle permet éventuellement d'obtenir directement l'image d'une des sources multiplexées, et de bloquer l'automatisme de multiplexage.

Ceux d'entre nos lecteurs qui s'intéressent de près à la vidéo savent que des circuits de ce genre peuvent servir également dans d'autres configurations.

Le schéma proposé ici est capable de traiter huit entrées, ce qui devrait couvrir largement les besoins des bricoleurs vidéo les plus "avertis" (comme dirait un Jean-Cristophe).

Les applications d'un tel multiplexeur sont nombreuses, puisque l'appareil est utilisable aussi pour combiner les signaux de sortie de plusieurs ordinateurs à l'entrée d'un

même moniteur, ou encore pour passer tout bêtement d'une caméra vidéo à un magnétoscope et vice versa, à l'entrée du poste TV.

Le circuit utilisé pour traiter les signaux vidéo est spécialisé dans cette fonction; il s'agit du MAX455 (IC4) (Maxim Integrated Products) qui est doté non seulement de huit canaux d'entrée, mais aussi d'un amplificateur vidéo CMOS stable en fréquence, dont la bande passante est de 50 MHz. L'amplificateur en question attaque directement le câble 75 Ω. Au nombre des avantages que présente ce circuit on relèvera notamment le faible courant d'entrée (10 pA) et la faible dissipation de puissance. Son inconvénient pratique essentiel est la nécessité d'une alimentation symétrique de ±5 V.

Le circuit

L'alimentation ne mérite pas que l'on s'y attarde: le courant consommé par le multiplexeur est si faible que les régulateurs pourront être du type L (100 mA). Le transformateur de 8 V n'a même pas à fournir une centaine de milli-ampères.

IC1 est un encodeur de priorité BCD 10 vers 4. En bon français cela signifie tout simplement que l'état de 10 entrées est codé en binaire sur 4 lignes, compte tenu d'un ordre de priorité des lignes par ordre décroissant: si deux lignes sont actives en même temps, c'est la ligne au numéro le plus élevé qui sera prioritaire: ainsi la ligne 7 aura priorité sur la ligne 4, par exemple.

Dans notre application, cela implique que si l'on appuie par erreur sur deux touches à la fois, seule la pression sur la touche au numéro le plus élevé sera prise en compte. Des dix lignes disponibles, nous n'en n'utiliserons que 8 puisque c'est le nombre des canaux vidéo disponibles. La sortie D de l'encodeur BCD est utilisée pour envoyer un signal d'horloge au verrou intermédiaire IC2. En effet, à chaque pression sur un des boutons de sélection, l'impulsion qui apparaît sur la broche 14 du 40147 est mise en forme par R28 et C11 avant d'être appliquée à la broche 5 d'IC2.

IC3 est un décodeur BCD/décimal qui fait en quelque sorte le travail inverse d'IC1. Il commande l'une des huit LED D1...D8 en fonction de la configuration des bits sur ses entrées A, B et C, indiquant ainsi lequel des 8 canaux est actif. L'entrée D est forcée au niveau bas puisque nous n'utilisons que huit des dix possibilités.


IC4 traite les 8 signaux vidéo en fonction du code BCD issu du verrou IC2, et appliqué à ses broches 1, 2 et 3. Un seul des huit signaux vidéo est acheminé vers l'amplificateur.

Le gain est déterminé par les résistances R1 et R2. La résistance R3 forme avec l'entrée de l'appareil branché en aval (75 Ω) un diviseur de tension, réduisant ainsi l'amplitude du signal de sortie de la moitié de sa valeur; c'est pourquoi le gain de l'amplificateur est fixé à 2.

La formule de calcul du gain (A) est: $A = (R1 + R2) / R2$.

Lorsque vous monterez le circuit, veillez à ménager une piste de masse entre deux entrées voisines. Cette précaution permettra de maintenir la diaphonie à une valeur respectable de 70 dB à 4 MHz. Les condensateurs C1 et C2 doivent être montés le plus près possible du circuit intégré. Le courant relevé sur le prototype n'était que de 72 mA.

Figure 1. Schéma d'un multiplexeur vidéo à 8 canaux et sélection manuelle. Il est aisé de remplacer IC1 par un dispositif de sélection automatique.

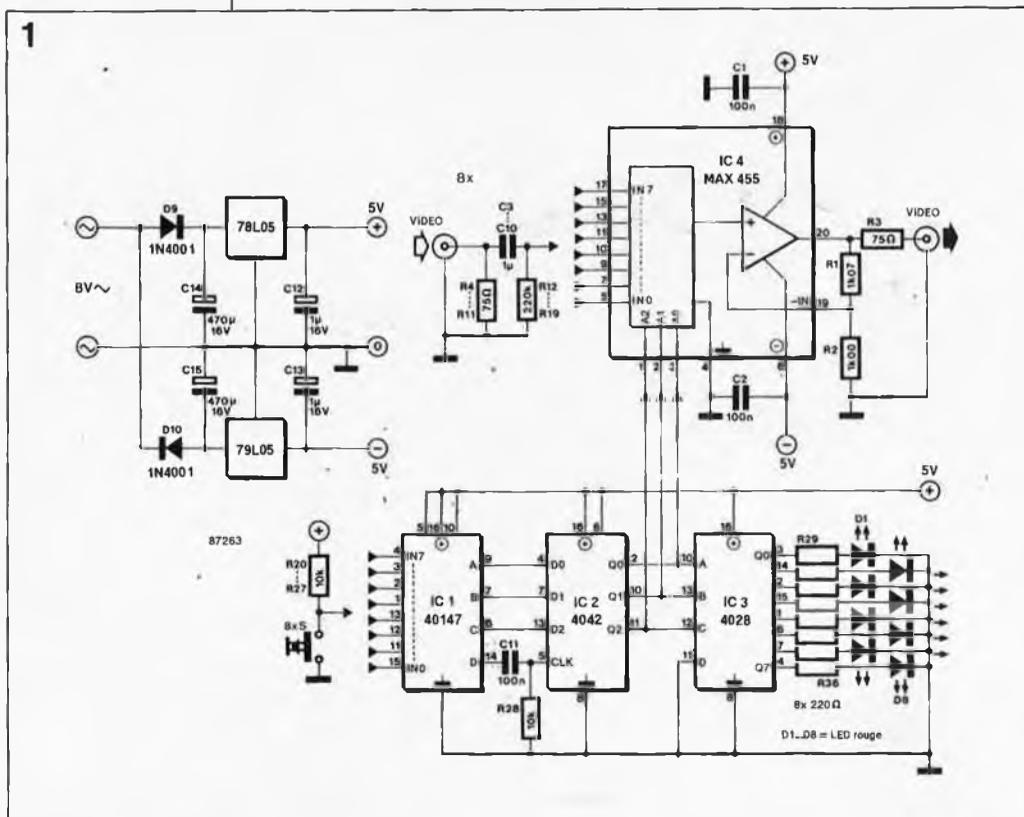

REPertoire DES ANNONCEURS

ACER	98 à 100, 103 et 104
ADS	15
AED	10
BERIC	4
CCI	85
CHOLET COMPOSANTS	22
CIBOT	88 et 89
COMPOKIT	14
COMPTOIR DU LANGUEDOC	5, 94 et 95
DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE	79
DRIM	18
ELAK	80 et 81
ELECTROME	14
ELEKTOR	2, 4, 22, 77, 78, 84, 101 et 102
GENERATION V.PC	17, 19, 96 et 97
HBN	11 à 13
HD MICROSYSTEMES	90 et 91
ICAR	6
KITTRONIC	23
MAGNETIC-FRANCE	20 et 21
MANUDAX	16
MB TRONICS	26
MEEK-IT	18
NK-TEL	75
PENTASONIC	7 à 9
PRAGMA	25
PUBLITRONIC	24, 25, 75, 76, 101 et 102
REUILLY COMPOSANTS	98 à 100, 103 et 104
SELECTRONIC	2, 87, 101 et 102
SILICON CENTER	10
SOCIETE NOUVELLE DIFFUSION ELECTRONIQUE	78
SOLISELEC	82 et 83
TCICOM	86
TENIP-TRONIC	14
TRIAC	92 et 93
PETITES ANNONCES GRATUITES	84

Le Minitel des Futés de l'électronique et de la Micro-Informatique



Composez 3615 — Tapez NKTEL

Consultez nos: Petites annonces, messageries,
bases de données, cours d'électronique,
annuaires professionnels.

guide des microprocesseurs

du V20 au Z80000
en passant par les
Z80, 1802, 65XX(X),
68XX(X), 80XX(X),
32XXX et autres
Transputers

Caractéristiques en
anglais - lexique
anglais-français et
plus de 260 adresses

PUBLITRONIC

PARUTION DEBUT JANVIER

La "Somme" des microprocesseurs d'aujourd'hui.

Le troisième volume de la série consacrée aux fiches de caractéristiques, les fameux "guides", est destiné à tous ceux qui ont à faire, de près ou de loin, aux microprocesseurs.

Près de 300 pages consacrées aux microprocesseurs actuels, du V20 au Z80000 en passant par les Z80, 1082, 65XX(X), 68XX(X), 80XX(X), 32XXX et autres Transputers et RISC.

Plus de 250 adresses de distributeurs officiels (en France, Belgique et Suisse) des types de microprocesseurs décrits dans cet ouvrage y sont répertoriées. Finies les recherches interminables et vaines.

Pour vous permettre de vous y retrouver, cet ouvrage comporte en outre un lexique anglais-français de près de 300 termes et abréviations.

Disponible très bientôt chez PUBLITRONIC au prix de 195 FF (+25 FF de port) et en librairie.

Commandez-le dès maintenant à l'aide du bon de commande en encart.

195FF

"BIBLIO" PUBLITRONIC

Ordinateurs

Z-80 programmation:

Le microprocesseur Z-80 est l'un des microprocesseurs 8 bits les plus performants du marché actuel. Présentant des qualités didactiques exceptionnelles, la programmation du Z-80 est mise à la portée de tous. Chaque groupe d'instructions fait l'objet d'un chapitre séparé qui se termine par une série de manipulations sur le Nanocomputer², un microordinateur de SGS-ATES. prix: 85 FF

Z-80 interfaçage:

Ce livre traite en détail les méthodes d'entrée/sortie avec la mémoire et les périphériques, le traitement des interruptions, et le circuit d'entrée/sortie en parallèle (PIO) Z-80. prix: 110 FF

microprocesseurs MATERIEL

Comme l'indique le titre, il ne s'agit pas de logiciel dans cet ouvrage qui décrit un certain nombre de montages allant de la carte de bus quasi-universelle à la carte pour Z80 en passant par la carte de mémoire 16 K et l'éprogrammeur. Les possesseurs de systèmes à Z80, 2650, 6502, 6809, 8080 ou 8050 y trouveront de quoi satisfaire leur créativité et tester leurs facultés d'adaptation. prix: 82 FF

Le Junior Computer

est un micro-ordinateur monocarte basé sur le microprocesseur 650 de Rockwell. Tome 1: la construction et les premières bases de programmation en assembleur. Tome 2: programmes résidents et logiciel moniteur. Tome 3: les périphériques: écran, lecteur de cassettes, imprimante. Tome 4: logiciel de la carte d'interface. prix: 67 FF/Tome.

68000

Dans le premier volume, L. Nachtmann détaille l'anatomie du supermicroprocesseur, suivant à la trace tous les signaux émis ou reçus par l'unité centrale pour la communication avec la mémoire et les circuits périphériques. Pour préparer l'étude des instructions, environ un quart de ce livre est déjà consacré aux modes d'adressage.

Le deuxième volume est le vade mecum du programmeur, véritable bréviaire des instructions du 68000. On y trouve les instructions réunies et décrites par familles, à l'aide de tableaux récapitulatifs, mais également toutes leurs variantes, celles des instructions de branchement conditionnel par exemple, étudiées et décrites séparément.

Tome 1: 115 FF

Tome 2: 125 FF

Perfectionnement

Le cours technique

Amateur plus ou moins averti ou débutant, ce livre vous concerne; dès les premiers chapitres, vous participerez réellement à l'étude des montages fondamentaux, puis vous concevrez et calculerez vous-même des étages amplificateurs, ou des oscillateurs. En somme, un véritable mode d'emploi des semi-conducteurs discrets qui vous aidera par après à résoudre tous les problèmes et les difficultés de montages plus compliqués. prix: 55 FF

Pour s'initier à l'électronique:

Rési et Transi n° 2 "Touche pas à ma bécane" Construction d'une alarme et d'une sirène à monter sur son vélo, dans sa voiture ou sa maison etc. Apprendre l'électronique en associant l'utile à l'agréable. Prix de l'album: 52 FF

DIGIT I

Ce livre donne une introduction par petits pas à la théorie de base et l'application de l'électronique numérique. Ecrit dans un style sobre, il n'impose pas l'apprentissage de formules sèches et abstraites, mais propose une explication claire des fondements de systèmes logiques, appuyée par des expériences destinées à renforcer cette connaissance fraîchement acquise. C'est pourquoi DIGIT 1 est accompagné d'une plaquette expérimentale qui facilite la réalisation pratique des schémas. (avec circuit imprimé) prix: 135 FF

L'électronique, pas de panique!

Vous êtes claustrophobe, hydrophobe, vous faites un complexe d'infériorité parce que vous avez l'impression de "rien y comprendre à l'électronique", pas de panique! Voici votre bouée de sauvetage. L'électronique? pas de panique! premier tome d'une série d'ouvrages consacrés à l'électronique et conçus tout spécialement à l'intention de ceux qui débutent dans ce domaine. prix: 143 FF

Jeux

Automatisation d'un Réseau Ferroviaire

avec et sans microprocesseur: des alternatives électroniques aux dispositifs de commandes électromécaniques, la sécurisation des cantons, le contrôle et la gestion du réseau par ordinateur et la possibilité d'adapter ces dispositifs à la quasi totalité des réseaux miniatures. prix: 82 FF

Schémas

300 circuits

Ce livre regroupe 300 articles dans lesquels sont présentés des schémas d'électronique complets et facilement réalisables ainsi que des idées originales de conception de circuits. Les quelques 250 pages de "300 CIRCUITS" vous proposent une multitude de projets originaux allant du plus simple au plus sophistiqué. prix: 80 FF

301 circuits

Second ouvrage de la série "30X". Il regroupe 301 schémas et montages qui constituent une mine d'idées en raison des conceptions originales mises en œuvre. Tous les domaines de l'électronique y sont abordés, des alimentations aux appareils de mesure et de test en passant par l'audio, les circuits HF, les aides au concepteur. Il constitue en fait un véritable livre de chevet de l'électronicien amateur (et professionnel!!!) prix: 90 FF

302 circuits

302 exemples d'applications pratiques couvrant l'ensemble du spectre de l'électronique, ce qui n'est pas peu dire. Voici, pour vous mettre l'eau à la bouche, une énumération non-exhaustive de quelques-uns des domaines couverts par cet ouvrage: L'audio, la vidéo et la musique, l'automobile, le cycle et la moto, les violons d'Ingres et les jeux, les composants intéressants, les essais et mesures, le domaine si vaste des micro-ordinateurs, la musique électronique, les oscillateurs et générateurs, les alimentations, et bien d'autres thèmes réunis sous les vocables d'"expérimentation" et de "divers". Parmi ces circuits de tout acabit, se trouve sans aucun doute celui que vous recherchez depuis si longtemps. prix: 104 FF

Book '75

Si vous possédez déjà quelques notions en anglais technique, vous apprécierez beaucoup le "Book '75", où sont décrits de nombreux montages. prix: 48 FF Une nouvelle série de livres édités par Publitronec, chacun décrivant des montages simples et pratiques dans un domaine spécifique:

Electronique pour Maison et Jardin prix 63 FF.
9 montages

Electronique pour l'Auto, la Moto et le Cycle
prix: 63 FF

9 montages
Construisez vos appareils de mesure
prix: 63 FF

Créations électroniques

Recueil de 42 montages électroniques sélectionnés parmi les meilleurs publiés dans la revue Elektor. prix: 115 FF.

Indispensable!

Guide des circuits intégrés Brochages & Caractéristiques 1

Sur près de 250 pages sont récapitulées les caractéristiques les plus importantes de 269 circuits intégrés: CMOS (62), TTL (31) Linéaires, Spéciaux et Audio (76 en tout).

Il constitue également un véritable lexique, explicitant les termes anglais les plus couramment utilisés. Son format pratique et son rapport qualité/prix imbattable le rendent indispensable à tout amateur d'électronique. prix: 120 FF

Guide des circuits intégrés 2

- nouveaux symboles logiques
 - famille HCMOS
 - environ 200 fiches techniques (avec aussi des semi-conducteurs discrets courants)
 - en anglais, avec lexique anglais-français de plus de 250 mots
- price: 148 FF

Disponible: - chez les revendeurs Publitronec
- chez les libraires
- chez Publitronec, B.P. 55, 59930 La Chapelle d'Armentières (+ 25 F frais de port)

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE A L'INTERIEUR DE LA REVUE

COMMANDEZ AUSSI PAR MINITEL 3615 + Elektor mot-clé: TRON



INFOCARTES

AVEZ-VOUS PENSE A VOUS PROCURER VOTRE COLLECTION D'INFO-CARTES PRESENTEE DANS UN BOITIER PRATIQUE?

UN AUXILIAIRE DE TRAVAIL PRECIEUX QUE VOUS CONSULTEREZ SOUVENT: IL EST SI FACILE A MANIPULER.



INFOCARTES

(publiées dans les n°30 à 60 d'Elektor)

PRIX : 45 FF (+ 25 FF de frais de port)
UTILISEZ LE BON DE COMMANDE EN EN CART

elektor

Electronique

Fondateur: B. van der Horst

11e année ELEKTOR

Janvier 1988

Route Nationale: Le Seau;
B.P. 53; 59270 Bailleul
Tél.: 20 48-68 04, Téléx:
132 167 F
Télécopieur: 20.48.69.64
MINITEL: 36 15 ELEKTOR

Horaire: 8h30 à 12h30 et 13h15 à 16h15
du lundi au vendredi.

Banque: Crédit Lyonnais à Armentières,
n° 6631-61840Z; à Lille 7-163-54R
Libellé à "ELEKTOR".

Pour toute correspondance, veuillez indi-
quer sur votre enveloppe le service
concerné.

ABONNEMENTS:

Voir encart. Avant dernière page.

Changement d'adresse: Veuillez nous le
communiquer au moins six semaines à
l'avance. Mentionnez la nouvelle et
l'ancienne adresse en joignant l'étiquette
d'envoi du dernier numéro.

RÉDACTION:

Denis Meyer, Guy Raedersdorf.

Rédaction internationale:

H. Baggen, J. Buiting, A. Dahmen,
E. Krempelsauer, D. Lubben,
J. van Rooij, G. Scheil,
L. Seymour, J. Steeman.

Laboratoire: J. Barendrecht, G. Dam,
J.M. Feron, A. Rietjens, R. Salden,
P. Theunissen, M. Wijffels.

Coordinateur: K. Walraven

Documentation: P. Hogenboom.

Secrétariat: W. v. Linden, M. Pardo.

PUBLICITÉ: Nathalie Defrance.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:

Robert Safie.

ADMINISTRATION:

Marie-Noëlle Grare, Jeannine Debuysse

MAGASIN: Emmanuel Guffroy

ENTRETIEN (Café): Jeanne Cassez

DROITS D'AUTEUR:

Dessins, photographies, projets de toute
nature et spécialement de circuits impré-
més, ainsi que les articles publiés dans
Elektor bénéficient du droit d'auteur et ne
peuvent être en tout ou en partie ni repro-
duits ni imités sans la permission écrite
préalable de la Société éditrice ni à fortiori
contrefaits.

Certains circuits, dispositifs, composants,
etc. décrits dans cette revue peuvent béné-
ficier des droits propres aux brevets; la
Société éditrice n'accepte aucune respon-
sabilité du fait de l'absence de mention à
ce sujet.

Conformément à l'art. 30 de la Loi sur les
Brevets, les circuits et schémas publiés
dans Elektor ne peuvent être réalisés que
dans des buts privés ou scientifiques et
non-commerciaux.

L'utilisation des schémas n'implique
aucune responsabilité de la part de la
Société éditrice.

La Société éditrice n'est pas tenue de ren-
voyer des articles qui lui parviennent sans
demande de sa part et qu'elle n'accepte
pas pour publication.

Si la Société éditrice accepte pour publica-
tion un article qui lui est envoyé, elle est
en droit de l'amender et/ou de le faire
amender à ses frais; la Société éditrice est
de même en droit de traduire et/ou de faire
traduire un article et de l'utiliser pour ses
autres éditions et activités contre la rému-
nération en usage chez elle.

DROIT DE REPRODUCTION

ELEKTOR-CASTEILLA

S.A. au capital de 50 000 000 F
Siège Social: 25, rue Monge 75005 Paris
RC PARIS B: 562.115.493 SIRET:
00057-APE: 5112-ISSN: 0181-7450-CPPAP.
64739

© Elektor 1988 — imprimé aux Pays Bas
par NDB 2382 LEIDEN
Distribué en France par NMPP et en
Belgique par AMP.

elektor

Electronique

PUBLICITE

Elektor Software Service

- Cochez dans la liste ci-dessous la (les) case(s) correspondant aux références ESS choisies.
- Complétez soigneusement ce bon en indiquant vos coordonnées et le mode de paiement, et joignez à votre commande le nombre exact de composants à programmer.
- Nous n'acceptons que les composants neufs, vierges et parfaitement emballés, et déclinons toute responsabilité quant à l'acheminement des composants, leur état de fonctionnement et la pérennité de leur contenu.
- Les composants programmés sont renvoyés le plus vite possible, dans leur emballage d'origine, dûment vérifiés et numérotés.

- ESS 509 75. 1 x 2716 CHRONOPROCESSEUR avec récepteur France-Inter
- ESS 512 75. 1 x 2716 CHRONOPROCESSEUR autonome (sans signal horaire)
- ESS 524 75. 1 x 2716 QUANTIFICATEUR
- ESS 526 75. 1 x 2716 ANEMOMETRE de poing
- ESS 527 75. 1 x 2716 ELABYRINTHE
- ESS 528 75. 1 x 2716 DUPLICATEUR D'EPROM
- ESS 531 75. 1 x 2732 FREQUENCEMETRE à MICROPROCESSEUR
- ESS 535 75. 1 x 2732 L'INCROYABLE CLEPSYDRE
- ESS 536 75. 1 x 2732 FREQUENCEMETRE à MICROPROCESSEUR avec U665B
- ESS 539 75. 2 x 2716 JUMBO: L'HORLOGE GEANTE
- ESS 545 75. 1 x 2716 BUFFER MULTIFONCTION POUR IMPRIMANTE
- ESS 550 75. 1 x 2764 GENERATEUR DE SINUS NUMERIQUE
- ESS 551 75. 1 x 27128 PROGRAMMATEUR D'EPROM MSX
- ESS 552 75. 1 x 2764 HORLOGE-ETALON

- ESS 700 95. 1 x 8748H SATELLITE D'AFFICHAGE pour HORLOGE-ETALON
- ESS 701 95. 1 x 8748H RAMSAS (simulateur d'EPROM)

EN LETTRES CAPITALES S.V.P.

Nom: _____

Adresse: _____

Code Postal: _____

(Pays): _____

Ci-joint, un paiement de FF _____



par chèque bancaire CCP mandat à "PUBLITRONIC"
ou justification de virement au CCP de Lille n° 747229A ou
au Crédit Lyonnais d'Armentières n° 6631-70347B

Etranger: par virement ou mandat Uniquement

Envoyer sous enveloppe affranchie à:

PUBLITRONIC -

B.P. 55 - 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

..... BON A DECOUPER OU A PHOTOCOPIER

COPIE SERVICE

SEULEMENT ET UNIQUEMENT

pour les numéros d'ELEKTOR épuisés

Vous pouvez obtenir pour un forfait de **18FF** (port inclus) les photocopies de l'article que vous désirez.

- Précisez bien sur votre commande:
- le nom de l'article dans le n° épuisé
 - votre nom et adresse complète (lettres capitales S.V.P)
 - joindre un chèque à l'ordre d'Elektor

Les numéros épuisés sont:
du 1 au 32 inclus
du 34 au 40 inclus
et 42.43.45.54.57.68 et 71

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE EN ENCART

32 bd de la Liberation
13001 Marseille

NOUVEAU

9L47.48.63

S.N.D.E.

67.58.66.92

9 rue du grand ST Jean
34000 Montpellier

DISSIPATEURS

120x80x15 perce 1T03
10 00
93x40x25 4.00
pour 18220



PINCE COUPANTE 35.00

INVERSEUR



Inverseur subminiature
unipolaire 2 positions
perçage 5.2mm 1.5x 2.50
marque C&K..... 3.50
Poussoir miniature C&K
bipolaire à impulsion
3x 2.50v. perçage 6.35mm
5.00

METEX M3650: 690.00

**FILTRE SECTEUR
6A 250V: 60.00**



TMS1000-3318: 32.00

heures d'ouverture

Les magasins sont ouverts:
lundi au vendredi
8h30-12h00 14h00-18h30
le samedi:
9h00-12h00 14h00-18h00

Catalogus:10.00frs

**REVENDEURS CONSULTEZ
NOUS**

PROMOTIONS SPECIALES POUR L'OUVERTURE DE NOTRE MAGASIN DE MARSEILLE

CONDENSATEUR MYLAR		CONDENSATEUR MYLAR	
forte capacité		forte capacité	
0.47mf 160v	1.60	100MF 10VR	0.50
les 10	12.00	100MF 16VR	0.60
0.15mf 230v	2.20	100MF 16VA	0.70
les 10	19.00	100MF 25VR	0.80
0.82mf 250v	2.40	100MF 40VR	0.85
les 10	20.00	100MF 63VR	1.00
0.9mf 250v	2.40	220MF 16VR	0.75
les 10	20.00	220MF 16VA	0.75
0.1mf 100v	1.20	220MF 35VR	1.05
les 10	12.00	220MF 40VA	1.20
0.1mf 250v	1.60	220MF 63VR	1.80
les 10	16.00	220MF 63VA	2.25
0.1mf 1000v	2.40	470MF 10VR	0.75
les 10	24.00	470MF 16VA	1.20
0.1mf 1500v	3.00	470MF 25VR	1.50
les 10	30.00	470MF 40VR	1.95
0.47mf 630v	2.40	470MF 63VA	2.20
les 10	24.00	470MF 40VA	1.95
10mf 400v	1.00	1000MF 10VR	1.20
les 10	10.00	1000MF 25VR	2.25
10mf 1500v	2.00	1000MF 63VA	5.25
les 10	20.00	2200MF 16VR	3.75
15mf 630v	1.20	2200MF 16VA	4.50
les 10	12.00	2200MF 40VR	5.25
2.2mf 1000v	1.40	2200MF 40VA	6.00
les 10	14.00	4700MF 12VA	2.25
22nf 400v	1.00	4700MF 16VA	4.50
les 10	10.00	4700MF 16VR	4.00
27nf 400v	1.00	3300MF 25VR	3.50
les 10	10.00	4700MF 40VA	10.50
47nf 400v	1.00	1000MF 16VA	8.00
les 10	10.00	3300MF 16VR	12.00
33nf 630v	1.20	4700MF 16VR	30.00
les 10	12.00		
4.7nf 1000v	1.60		
les 10	16.00		
42nf 1500v	2.20		
les 10	22.00		
47nf 400v	1.00		
les 10	10.00		
47nf 630v	1.20		
les 10	12.00		
5.6nf 630v	1.20		
les 10	12.00		
6.8nf 400v	1.00		
les 10	10.00		
68nf 400v	1.00		
les 10	10.00		
8.2nf 630v	1.20		
les 10	12.00		
88mf 16VR	0.60		
les 10	6.00		
88mf 25VA	0.70		
les 10	7.00		

cd4006	3.00	es10	125.00
cd4009	1.60	es10	112.00
cd4011	1.60	es10	112.00
cd4009B	1.60	es10	112.00
cd4011B	1.60	es10	112.00
cd4019	3.00	es10	125.00
cd4019B	3.00	es10	125.00
cd4023	1.60	es10	112.00
cd4051	4.00	es10	150.00
cd4072	1.60	es10	112.00
cd4099	4.00	es10	150.00
cd4314	6.00	es10	50.00
cd4315	6.00	es10	50.00
cd4585	4.00	es10	130.00
cd4774	3.00	es10	120.00
74hc24	2.00	es10	118.00
74hc24B	16.00	es10	120.00
im310	4.00	es10	100.00
im319	3.60	es10	130.00
im324	4.80	es10	130.00
im339	4.00	es10	130.00
im393	3.00	es10	125.00
im395	2.00	es10	112.00
im396	4.40	es10	130.00
im725	1.40	es10	132.00
im741	2.00	es10	116.00
im75	4.00	es10	130.00
im772a	3.60	es10	130.00
cmv17	2.40	es10	140.00
cmv8a	4.00	es10	130.00
2764	36.00	es10	320.00
ed rouge 3 ou 5mm		es10	0.80
es10		es10	7.80
es100		es10	50.00
erie 3 ou 5mm		es10	8.00
es100		es10	6.00
es150		es10	0.30
es160		es10	120.00
es200		es10	0.40
es250		es10	125.00
es300		es10	130.00
es350		es10	130.00
es400		es10	130.00
es450		es10	130.00
es500		es10	130.00
es550		es10	130.00
es600		es10	130.00
es650		es10	130.00
es700		es10	130.00
es750		es10	130.00
es800		es10	130.00
es850		es10	130.00
es900		es10	130.00
es950		es10	130.00
es1000		es10	130.00
es1000a		es10	130.00
es1000b		es10	130.00
es1000c		es10	130.00
es1000d		es10	130.00
es1000e		es10	130.00
es1000f		es10	130.00
es1000g		es10	130.00
es1000h		es10	130.00
es1000i		es10	130.00
es1000j		es10	130.00
es1000k		es10	130.00
es1000l		es10	130.00
es1000m		es10	130.00
es1000n		es10	130.00
es1000o		es10	130.00
es1000p		es10	130.00
es1000q		es10	130.00
es1000r		es10	130.00
es1000s		es10	130.00
es1000t		es10	130.00
es1000u		es10	130.00
es1000v		es10	130.00
es1000w		es10	130.00
es1000x		es10	130.00
es1000y		es10	130.00
es1000z		es10	130.00

**TRIAC 12A 800V
TAG T0812DH: 8.00
les 10: 60.00
les100: 450.00**

conditions de vente:

- *contre remboursement: CATALOGUE: 10.00 frs
 - 20% à la commande
 - *paiement à la commande
 - ajouter 25.00frs pour
 - frais de port.
 - *FRANCO: 1000,00frs
- Nous acceptons les
bons de commandes des
administrations et
écoles

CONDENSATEUR MINIATURE		CONDENSATEUR MINIATURE	
au pas de 5.08mm		au pas de 5.08mm	
1mf	0.50	es10	10.00
2.2nf	0.60	es10	11.00
4.7nf	0.60	es10	11.00
10nf	0.60	es10	11.00
22nf	0.60	es10	11.00
47nf	0.60	es10	11.00
100nf	0.60	es10	11.00
220nf	0.60	es10	11.00
330nf	0.70	es10	11.00
470nf	1.20	es10	12.00
680nf	1.50	es10	12.00
1MF	2.00	es10	17.00

Tous les prix sont T.T.C.

AUTO-ROUTER III

CAD

NOUVELLE VERSION 3.12 SUPPORTE EGA 640 * 480 !

CIRCUITS DOUBLE FACE JUSQU'A UNE SURFACE D'UNE CARTE EURO DOUBLE
(232X160 MM - LA CARTE PEUT PRENDRE N'IMPORTE QUELLE FORME
DANS LA LIMITE DE CETTE SURFACE)
RESOLUTION 1/20 DE POUCE
PLACEMENT MANUEL DES COMPOSANTS
AUTOROUTAGE EN 4 PHASES TRES RAPIDE
UTILISATION FACILE PAR FENETRES "MENUS"
BIBLIOTHEQUE DE COMPOSANTS (MACROS) EXTENSION ILLIMITEE
PREDEFINITION DES PISTES CRITIQUES (EX.:ALIMENTATION)
DEFINITION DE "ZONES INTERDITES"
GENERATION DES DESSINS SUR IMPRIMANTE, TRACEUR, ECRAN:
DESSIN DES DEUX FACES DU CIRCUIT NORMAL OU INVERSE,
SERIGRAPHIE, GABARIT DE PERCAGE, MASQUE SOUDURE,
ZONES INTERDITES, CHEVELU...
LIBRE CHOIX DES ECHELLES, LARGEUR DES PISTES ET PASTILLES
SUPPORTE CGA, EGA TOUTES LES RESOLUTIONS -> 640 * 480 PIXELS
ET HERCULES'...', EPSON FX ET HP-GL'...'
LOGICIEL D'INSTALLATION POUR AUTRES PERIPHERIQUES
TOUS LES FICHIERS CREEES EN FORMAT ASCII
GENERATION AUTOMATIQUE DES LISTINGS COMMENTES:
NOMENCLATURE, SIGNAUX, SIGNAUX PREDEFINIS, ZONES INTERDITES,
STATISTIQUE (COMPOSANTS, LIAISONS, RESOLUTION, TEMPS DE CALCUL)
LOGICIEL ECRIT EN Turbo Pascal, DOC ET ECRANS ENTIEREMENT
FRANCAISES, EXCELLENT RAPPORT QUALITE/PERFORMANCES/PRIX
CONFIGURATION NECESSAIRE: IBM PC/XT/AT '...' OU COMPATIBLES
256ko MIN., CARTE GRAPHIQUE CGA, HERCULES'...' MONOCHROME,
OU EGA 16 COULEURS

PRIX : 3800 F H.T.

DISQUETTE DE DEMONSTRATION: 150 F TTC FRANCO
(LA DEMO EST UNE VERSION LIMITEE DU LOGICIEL)

LOGICIEL DE SAISIE DE SCHEMA

RESOLUTION DE 0.01 à 0.2 MM
CORRESPOND à UNE PLANCHE DE DESSIN DE
32 * 32 CM à 6.4 à 6.4 M
BIBLIOTHEQUE AVEC PLUS DE 700 COMPOSANTS PREDEFINIS
(TOUS LES TTL ET AUTRES, EXTENSION ILLIMITEE)
NOMBREUX UTILITAIRES POUR L'EDITION DES DESSINS
CREATION DE LISTE DE LIAISONS POUR AUTO-ROUTER III

SUPPORTE: CGA/EGA/HERCULES (EN MONOCHROME)
SOURIS COMPATIBLE MICROSOFT'...''
EPSON FX ET TRACEURS SOUS HP-GL'...'

CONFIGURATION NECESSAIRE: ORDINATEUR IBM PC/XT/AT'...' OU
COMPATIBLES, 512KO, DEUX LECTEURS, CARTE CGA OU HERCULES
OU EGA (TOUTES EN MONOCHROME)

VERSION CGA/HERCULES : 2 900 F H.T.
VERSION EGA : 2 900 F H.T.
VERSION OLIVETTI POUR ORDINATEURS M 19/21/24 : 2 900 F H.T.

DISQUETTE DE DEMONSTRATION : 100 F TTC
(SPECIFIEZ LA CARTE GRAPHIQUE !)
(LA DEMO EST UNE VERSION LIMITEE DU LOGICIEL)

EVA

LOGICIEL DE CONCEPTION ET SIMULATION INTERACTIVE DES CIRCUITS ANALOGIQUES ASSISTEES PAR ORDINATEUR

DEFINITION DES PARAMETRES FORME DE SIGNAL,
AMPLITUDE, TEMPS, COMPOSANTS ETC. AVEC UN EDATEUR GRAPHIQUE
A L'AIDE DE SOURIS
SIMULATION ET ANALYSE DANS LE TEMPS
CALCUL DE FREQUENCE ET PHASE EN PRESENTATION LOGARITHMIQUE
INTEGRATION ET DIFFERENTIATION DES COURBES
ANALYSES "WORST-CASE"

LA CONCEPTION "SANS-FER-A-SOUDER"

CONFIGURATION: ORDINATEURS IBM PC/XT/AT'...' ET COMPATIBLES
348KO MIN., CARTE GRAPHIQUE HERCULES OU EGA
SUPPORTE LES CO-PROCESSEURS 8087/287

PRIX: 4 200 F H.T.

LOGICIEL DISPONIBLE EN MARS '87

DISQUETTE DE DEMONSTRATION : 150 F TTC FRANCO
(DISPONIBLE FIN JANVIER-SPECIFIEZ LA CARTE GRAPHIQUE)
(LA DEMO EST UNE VERSION LIMITEE DU LOGICIEL)

AllProg

LE Programmeur EPROM/PROM/PAL/GAL

PROGRAMMEUR INTELLIGENT A BASE DE SAB 80535
PROGRAMME (E)EPROMs 2516 -> 27512, 27513, 27010, 27011 !

PROMs 825xxx
PALs de MMI/TI/NS/AMD
GALs de Lattice

INTERFACE RS232C 2400 - 19200 BAUD
SOFTWARE POUR ORDINATEURS IBM-PC/XT/AT'...':

EDITEUR (E)EPROM PLEINE PAGE
EDITEUR DE TEXTE POUR LA CONCEPTION PAL
PAL -ASSEMBLEUR, PAL -SIMULATEUR, PAL -DESASSEMBLEUR
ECRANS ET MANUEL EN FRANCAIS
CODE SOURCE (TurboPascal) DISPONIBLE

AllProg

EXISTE EN DEUX VERSIONS

- 1) KIT: MANUEL, SOFT, PLATINE, TOUS LES COMPOSANTS
SANS BOITIER NI ALIMENTATION : 3900 F HT
- 2) AllProg COMPLET EN BOITIER AVEC SOFT/MANUEL : 5400 F HT




DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE
VIELLA
F-32400 RISCLE
TEL. 62 69 82 01

ELAK presents T1100 plus Portable Personal Computer

- Processor 80C86, switchable 7.16 or 4.77 MHz
 - Memory 640 KB RAM
 - Diskette drives two built in 3.5" 720 KB
 - Display LCD 80 x 25 characters
9.1 x 4.7 inch
 - Keyboard 81 keys
 - Operating system MS-DOS 3.2
 - Measurements 6.6 x 30.7 x 30.5 cm
(H x W x D)
 - Weight 4.5 kg
 - Power supply Built-in rechargeable NiCad batteries, AC adapter/charger
- Interfaces RS-232 C serial
Centronics parallel
Color display RGB
Composite video
External diskette drive
External expansion unit

98.990,-

TOSHIBA

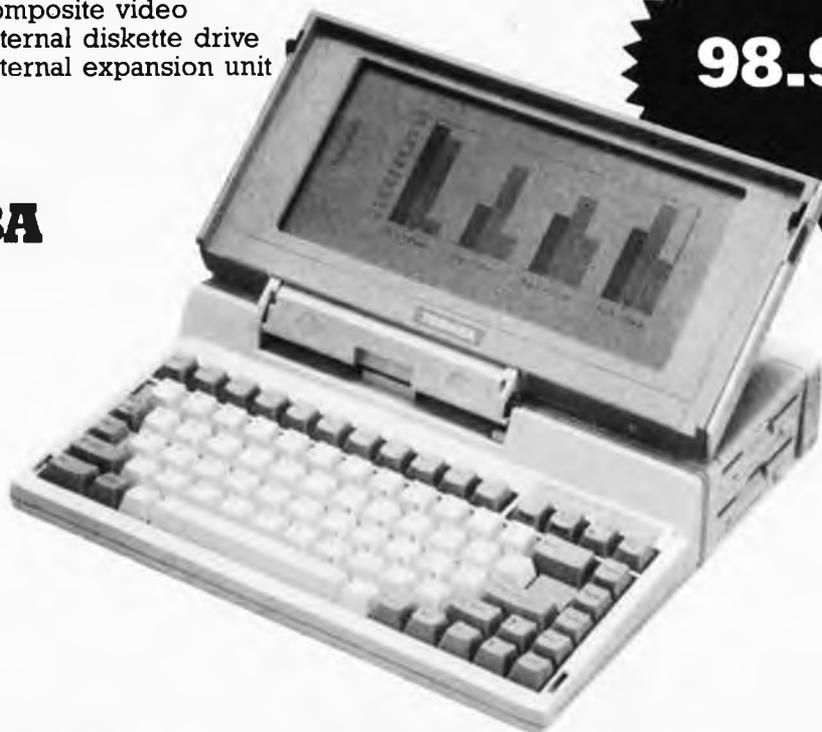

ELAK presents SOFTWARE

BASIC LANGUAGE

BetterBasic	11.490
8087 Math support	6.490
Btrieve interface	6.490
C interface	6.490
Run-time module	14.990
Flash-up windows	5.490
MS basic interpr. XENIX	20.990
MS QuickBASIC	5.990
Professional BASIC	5.990
8087 Math support	3.990
TRUE BASIC	8.990
TRUE BASIC w/Run-time	15.990
Advanced string library	3.990
Asynch communication	3.990
BASICA converter	3.990
Btrieve interface	3.990
Developer's Toolkit	3.990
Hercules graphic support	3.990
Run-time module	8.990
Sorting & Searching	3.990
Turbo BASIC	5.990

C COMPILERS

Datalight C Compiler	3.990
Datalight Developer Kit	5.990
Datalight Optimum-C	8.990
DeSmet C w/debugger	11.990
DeSmet C w/Large case	15.990
Eco C	7.490
LATTICE C	23.990
LATTICE C with source	46.990
Mark Williams MWC-86	24.990
MS C with codeview	22.990
Wizard C Combo	45.990
Wizard C compiler	25.990

C INTERPRETERS

C-terp, specify compiler	17.990
C Trainer	7.990
Instant C	30.990
Run/C	7.990
Run/C Professional	14.990

C UTILITIES

Asynch Manager	10.490
Basic C library	10.490
Btrieve isam file mgr	12.990
C Essentials	5.990
C TOOLS PLUS	10.490
C Utility Library	10.490
C Windows	7.990
Greenleaf Comm library	10.990
Greenleaf DATA WINDOWS	13.990
with source	25.990
Greenleaf Functions	10.990
HALO combination pack	24.990
HALO	17.990
Dr. HALO II	8.990
HALO devel. pack for MS	33.990
LATTICE C cross ref.gen	3.490
with source code	12.990
LATTICE C-food Smorgasb	8.490
with source code	15.990
LATTICE dBC (dBC2 or dBC3)	15.990
with source code	30.990
LATTICE C-Sprite debug	11.490
MetaWINDOWS	9.990
MetaFONTS	4.990
MetaWINDOWS/PLUS	16.990
MetaFONTS/PLUS	16.990
MS windows devel.kit	26.490
PforCe	19.990

WENDIN PRODUCTS

Operating system toolbox	6.990
PCUNIX operating system	6.990
PCVMS Similar to VAX/VMS	6.990
XTC Text editor w/source	6.990

BORLAND PRODUCTS

EUREKA equation solver	5.990
REFLEX & REFLEX workshop	11.490
Turbo Basic	5.990
Turbo Database Toolbox	4.490
Turbo Editor Toolbox	4.490
Turbo Gameworks Toolbox	4.490
Turbo Graphics Toolbox	4.490
Turbo Lightning	5.990
Turbo Numerical Library	5.990
Turbo Pascal with BCD/8087	5.990
Turbo Tutor	2.490
Turbo PROLOG compiler	5.990
Word Wizard	4.490

ASSEMBLY LANGUAGE

Microsoft Macro Assembler	8.490
Pasm86 by Phoenix	9.990
Turbo editasm	7.990
8088 Assembler w/Z80 trans	7.990

COMPUTER IC's

4164 150ns Ram	75
41286 150ns Ram	159
41256 120ns Ram	199
8087 - 5 MHZ	6.990
8087 - 8 MHZ	9.990
80287 - 5 MHZ	13.950
NEC V-20 8 MHZ	394
NEC V-20 10 MHZ	1.190

1st TELEFAX CENTER IN BELGIUM

The biggest selection, from minifax to maxifax, 6 different brands and 13 models.

TOSHIBA COPIX 6300/6500

- second hand (max. 2 years) with six months full warranty
- very high reproduction quality + 8 grey blanco levels
- G3-G2 compatible, transmission speed up to 9600 bauds
- manual and auto receive
- automatic document feeder with up to 30 pages
- can accept A3 sheets
- reduction from A3 to A4 and B4 to A4
- transmission report of incoming and outgoing messages
- copy function with automatic sheet cutting

49.950,-



All second hand and demonstration models are sold with **full 6 months warranty** and external transformer.

SHARP 2715

- Brandnew models
- G3-G2 compatible up to 9600 bauds
- automatic document feeder up to 30 pages
- can accept B4 sheets
- reduction from B4 to A4
- manual and auto receive
- copy function with automatic sheet cutting
- voice communication after facsimile functions
- fine/contrast settings
- polling
- date and time settings

69.950,-



VERY SPECIAL PRICES FOR TECHNICIANS (W/O WARRANTY)

SHARP M2-1vol

- Fax/scanner/copier.
- G3-G2 compatible up to 4800 bauds
- Magnification/reduction A6 - A4/A4 - A5/A4 - B5
- Thermal document printer
- Computer interfaces - RS232 c serial port
- Centronics parallel port
- Can be used as scanner on IBM pc with optional interface card.

CALL



Special prices for dealers and quantity orders.

We also supply the following brands at super low prices: **OKI NEC SANYO**
IBM compatible fax-card

Ask our special prices for TOSHIBA "SPOT" and SANYO "SANFAX" facsimilies

27-31 rue des Fabriques
1000 BRUSSELS
tel. 02/512.23.32
02/512.25.55

All our prices are TVA/BTW
19% included except Facsimilies.

Telex: 22876
Fax: 513.96.68

ALL PRICES ARE SUBJECT TO CHANGES w/o FURTHER NOTICE

Elak ELECTRONICS
(un département de la S.A. Dobby Yamada Serra)

COMPOSEZ VOTRE ORDINATEUR GRANDE MARQUE

MULTIPROCESSEURS (matériel à revoir)

Coffret	400F
Alimentation à découpage 50 W	350F
Alimentation à découpage 100 W	450F
1 clavier	450F
1 visu	600F
3 cartes (préciser le modèle)	600F
Si vous achetez l'ensemble : VALEUR : 2 200 F	
Avec alimentation 50 W	975F
Avec alimentation 100 W	1075F
Carte supplémentaire 200F et 300F	

Suivant détail ci-dessous (Port du SNCF)

DESCRIPTION

COFFRET CONSOLE

Equipé de connecteurs pour les cartes 230 x 100 :	
- Avec alimentation 50 W	200F
- Avec alimentation 100 W	200F

CARTES 230 x 100

- 6809, 2 MHz, version 1	200F	- Carte mémoire 128 K	200F
- 8088-8	200F	- Carte BIP parallèle	200F
- 8088-16	300F	- Carte RAM PROM	200F
- Z 80	200F	- Carte DMA, contrôleur de disque dur, disquettes 5" et 8"	300F
- Carte couleur graphique	200F	- Carte extension mémoire 256 K	300F
- Carte synchrone	200F		
- Carte vidéo 25 x 80	200F		
- Carte 6 entrées, 6 sorties série	200F		
- Carte DMA disquettes 5"	200F		
- Carte contrôleur de disques 5"	200F		
- Textes graphiques	200F		
- Carte RL-LAN	200F		
- Carte LEANORD nanoréseau	200F		

MONITEUR VIDEO

Alimentation extérieure 12 volts, tube 31 cm, vert, définition 25 x 80, entrée signal TTL compatible PC	500F
Entrée signal vidéo composite	500F
Disquettes 5" pleine hauteur, simple face	360F
Disquettes 5" 1/2 hauteur, double face	360F
Disques durs 5" pleine hauteur BASF	450F
Disques durs 5" 1/2 hauteur SHUGART	500F

NOUVEAUTÉS

RADIO RÉVEIL
ELECTRONIQUE
secteur, pile de sauvegarde
GO-FM.

Dim. : 17 x 11 x 5cm

110F

PLATINES LASER

A piles, pour usage balladeur, sans casque, sur secteur pour chaîne Hifi

BALLADEUR STÉRÉO

Avec écouteur (dimensions d'une K7), alimentation 2 piles 1,5 V

RECEPTEUR FM

Dimensions d'une carte de crédit, noir ou rouge, avec écouteurs, livré avec piles, les 2 appareils

MINI TV-RADIO-REVEIL

Noir et blanc, tube 12 cm PO-GO-FM, Pal/Sécam. Alm. secteur ou 12 V (prévue), coffret gris, antenne télescopique ou extérieure. Dim. : 265 x 180 x 120. Poids 2,6 kg

AMENAGEZ VOTRE AQUARIUM

Lot comprenant : Pompe, résistance, thermostat

ENCEINTES

- Mini enceintes 2 voies 35 W couleur gris, grille noire.
La paire 400 F
- Enceintes 2 voies 35 W placage PVC bois. Façade tissu noir. Dim. : 84 x 27 x 18 cm.
La paire 475 F (Port du SNCF)
- Enceintes 2 voies 45 W, bass reflex, placage PVC bois, façade tissu amovible. Dim. : 55 x 26 x 24.
La paire 550 F (Port du SNCF)

MOTEURS THERMIQUES

2 TEMPS NEUFS

- 49,9 cm³ sortie pignon 17 dents, poids 7,5 kg 825 F
- 250 cm³ sortie par axe 30 m/m démarreur par lanceur manuel. Poids 18 kg 1950 F (Port du SNCF)

Réalisation Karting, ULM etc...

TELEPHONE BASE A TOUCHES

Couleur crème 200 F

TELEPHONE MURAL

Arrêt de sonnerie. Coloris noir, marron, crème 120 F

REPONDEURS (2^{ème} main)

Utilisation simplifiée, dépannage facile. Dim. : 30 x 17 185 F

EXTENSIONS

SINCLAIR	
EXTENSIONS 2X 81	
Alimentation 2X 81	70 F
Synthétiseur vocal	160 F
Crayon optique	310 F
Adaptateur manette de jeux programmable	68 F
Adaptateur manette de jeux	60 F
Contrôleur de disquettes	90 F
ACCESSOIRES 2X 81	
Coffret avec claviers d'origine	90 F
Auto repeat claviers	45 F
Clavier	45 F
Synthétiseur vocal	65 F
Auto-réglage gravure de claviers	12 F

APPLE 2	
EXTENSIONS	
Synthétiseur vocal	280 F
Synthétiseur vocal	280 F

IMPRIMANTE	
Grande marque, neuve à revoir	800 F
132 colonnes matricielles	(Port du SNCF)

ALIMENTATION A DECOUPEGE	
185 W - 5 - 12 - 12 - 12 - 12 220 V	750 F
120 W - 8 - 12	450 F

SPECTRUM (SINCLAIR)	
EXTENSIONS SINCLAIR	
Adaptateur joystick programmable	90 F
Synthétiseur vocal	180 F
Clavier mécanique sur circuit imprimé	210 F

ORIC	
EXTENSIONS	
Carte buffer	180 F
Adaptateur joystick	45 F
Module imprimante	80 F

MOS	
EXTENSIONS	
Interface joystick	115 F

AMSTRAD	
EXTENSIONS	
Crayon optique avec logiciel (87)	135 F
Interface joystick	90 F
Synthétiseur vocal	220 F
Adaptateur panneau avec câble pente	80 F

ALIMENTATION ININTERRUPTIBLE	
Neuve, accus à changer	
500 watts - 3/4 H	4800 F
250 watts - 3/4 H	1800 F
(Expédition SNCF uniquement)	

MONITEUR	
(Port du SNCF)	
Non ou blanc, tube 22 cm. Alimentation 220 volts, en coffret type Minitel.	
Nécessite interface pour vidéo composite	500 F
Châssis en tôle vert, alimentation 12 volts entrées synchrone horizontales et verticales	500 F

MICRO ORDINATEUR	
Base 2X 81. Clavier à touches	
En coffret Minitel	
Capacité mémoire 64 K (Port du SNCF)	900 F

LECTEURS A DISQUETTES	
Lecteurs de disquettes 5" neuves. (Remises par 10 pièces - 10 %)	
à revoir, sans garantie, simple face	280 F
Lecteurs de disquettes 5" neuves, à revoir, sans garantie, 80 pistes	635 F
Carte prolongateur de connecteur standard PC 2 x 31 sur epoxy 24 cin	
2 jeux de connecteurs sur la même carte	100 F

LE COIN DES LOTS

LOTS PEDAGOGIQUES

- 1 000 résistances 1/4 et 1/2 watt variées de 1 à 100 kΩ 200 F
- 2 200 résistances 1/4 et 1 watt variées de 1 à 100 kΩ 200 F
- 250 condensateurs mylar 1 et 2,5 μF à 0,1 μF 200 F
- 1 500 condensateurs céramiques et silicatés variés de 1 pF à 3 300 pF 200 F
- 800 condensateurs mylar de 5 000 pF à 0,1 μF 200 F
- 250 potentiomètres bobines 10 Ω - 100 kΩ circuits imprimés 200 F
- 250 potentiomètres linéaires toutes dimensions et valeurs 200 F
- 250 potentiomètres avec et sans mixer, toutes valeurs 200 F
- 50 potentiomètres bobines de 10 Ω à 100 kΩ 200 F
- 350 résistances bobines de 5 watts à 15 watts de 1 Ω à 2 000 Ω 200 F
- 200 transistors série BC et BF. 100 diodes (N91 et équivalentes) + 75 diodes, séries 4001 à 4004 200 F
- 300 diodes ZENER, 20 de chaque valeur, 400 mW 200 F
- 150 condensateurs ajustables de 2 pF à 40 pF 200 F
- 250 selfs et bobinages moyenne fréquence, divers 200 F
- 225 supports divers pour circuits intégrés 2 x 4 x 7 x 7,2 x 9 200 F
- 20 connecteurs lemlelle. Branches dorées de 20 à 45 contacts au pas de 2,54 et de 5,08 200 F
- 200 boulons axes de 4 et 6 mm pour potentiomètres 200 F
- 15 moteurs basse tension 6 et 12 volts 200 F
- 40 réseaux de résistances 200 F
- 60 quartz fréquences diverses 200 F
- 60 tubes divers radio et télévision de démodulation 200 F
- 100 condensateurs chimiques haute tension de 100 à 450 volts, de 10 à 250 MF 200 F
- 150 condensateurs chimiques basse tension 6,3 V à 63 V de 1 mF à 150 μF 200 F
- 125 circuits intégrés divers dans la Série 7400 200 F
- 800 mètres de fil câblage, couleurs diverses 200 F
- 20 connecteurs à poussoir pour circuits imprimés - de 4 à 7 touches 200 F
- 40 interrupteurs ou inverseurs simples ou doubles 200 F
- 35 relais divers : 2 RT, 4 RT ou 6 RT de 6 à 48 volts 200 F
- 15 haut parleurs divers de 5 à 15 cm, de 4 à 13 Ω 200 F
- 110 circuits intégrés dans la série 4000 200 F
- 250 transistors germanium toutes puissances 200 F

- 200 voyants couleurs diverses 200 F
- 220 volts 200 F
- 15 antennes télescopiques de 4 à 7 brins 200 F
- 15 relais de puissance 200 F
- 100 VR-CTV 200 F
- 300 résistances ajustables bakélite 200 F
- 100 résistances ajustables silicite 200 F
- 100 condensateurs mylar de 1,5 à 8,2 microfarad 200 F
- 120 condensateurs tamble CTS 13 professionnels de 0,22 à 25 microfarad, de 5 à 25 volts 200 F
- 400 ressorts électroniques divers 200 F
- 33 transistors TO3 germanium ou silicium 200 F
- 50 touches pour réaliser votre clavier 200 F
- 30 micro switch 200 F
- 30 régulateurs bobine TO3 Tension et polarité panache 200 F
- 1 fer à souder 220 volts, 30 watts
- 1 pompe à dessouder + 1 embout
- 1 pince coupante
- 2 tournevis pour vis de 3 et 4
- 1 pince plate
- 3 mètres de soudure
- 1 sachet perchloreur ou équival.
- 1 plaque de circuit en bakélite et epoxy
- 1 lace au double lare 200 F

- 3 kg de radiateurs au tous types 200 F
- 20 points de redressement de puissance 200 F
- 300 condensateurs tamble petite valeurs divers 200 F

Conçu spécialement pour les écoles et les centres de formation

LOTS PEDAGOGIQUES PANACHES

- 500 résistances 1 et 2 %
- 125 condensateurs mylar 1 et 2,5 μF
- 1 100 condensateurs mylar 1 et 2,5 μF
- 300 condensateurs mylar de 5 000 à 0,1 μF
- 125 potentiomètres linéaires
- 125 potentiomètres avec ou sans mixer
- 125 potentiomètres bobinés
- 175 condensateurs bobinés
- 100 transistors à base
- 50 diodes ZENER
- 125 selfs et bobinages 30 quartz
- 110 supports de circuits intégrés
- 65 circuits intégrés série 7400
- 30 tubes radio TV, 50 chimiques haute tension 200 F

PAR LOTS DE 10, NOUS VOUS ENVERRONS 11 LOTS (port France gratuit)

- 8 moteurs basse tension (K7) 200 F
- 400 m de fil de câblage 200 F
- 20 réseaux de résistance, 75 condensateurs ajustables 200 F
- 10 connecteurs à poussoir 200 F
- 20 interrupteurs ou inverseurs 200 F
- 18 relais basse tension de 2 à 6 RT, 8 relais de puissance 200 F
- 750 condensateurs céramique, 50 condensateurs mylar de 1,5 à 8,2 μF 200 F
- 150 résistances ajustables bakélite 50 résistances ajustables silicite 200 F
- 75 condensateurs chimiques basse tension, 60 condensateurs lentils CTS 13 200 F
- 100 voyants sonnet, 50 VR-CTV 200 F
- 8 antennes télescopiques 200 F
- 100 hauts parleur 200 F
- 10 connecteurs de cartes, 17 transistors de puissance 200 F

GROUPEZ-VOUS ! CHAQUE LOT CONVIENT POUR 10 PERSONNES

Tarif d'expédition : en colis postal non recommandé. 20 F PAR LOT.

Pour les lots précités d'une astérisque*, prévoir + 35 F pour l'expédition.

Particuliers et commerçants - expédition 12 F. Par commande de 10 lots : expédition gratuite en France. Notre société accepte LES COMMANDES ADMINISTRATIVES

En cadeau pour toute commande de 3 lots identiques ou différents, au choix :
• Un programmateur 220 volts, 10 fonctions minimum,
• ou un mouvement d'horloge commande par transistor alimenté en 1,5 volt,
• ou 1 lot de plaquettes avec composants divers

2 kg extraordinaires !
Cette pochette comprend du matériel électronique de maintenance en provenance d'importants producteurs. Il est conditionné individuellement et comprend : diodes de redressement et de détection, circuits intégrés TTL et MOS, fusibles, relais, interrupteurs, condensateurs, résistances à couches et bobinées, voyants, LED's, cordons, etc... 200 F
Port PTT : 35 F

SIGNALISATION, ALARMES

SIRÈNE ELECTRONIQUE

Alimentation 12 volts continu, 100 dB.
Equerre de fixation.
Idéale pour alarmes auto **95 F**

REFERENCE 1500

1 centrale alarme à boucle magnétique - 5 contacts magnétiques d'ouverture - 4 contacts chocs - 1 bouton d'appel d'urgence - 1 sirène intérieure supplétive avec câble de 15 m - Entrées : 1 boucle instantanée - 1 boucle temporisatrice. Sorties : alarme sonore incorporée, alarme sonore supplétive, alarme lumineuse - Temporisation : entrée/sortie, alarme sonore réglable de 0 à 3 minutes environ. Alimentation batterie non fournie et secteur **986 F**

REFERENCE 22

Tête hyper-fréquence. Portée 10 m
12 volts extérieure. Champ réglable - Poids : 0,8 kg **699 F**

REFERENCE 1700

1 centrale d'alarme avec détecteur infrarouge passif incorporé, sirène modulée, enrouleur automatique de câble secteur, câble secteur et poignée de transport. Entrée : 1 boucle temporisée - Sorties : alarme sonore incorporée, alarme sonore supplétive, alarme lumineuse - Temporisation : entrée/sortie, alarme sonore réglable de 0 à 3 minutes environ - Commande et visualisation : sur centrale par clé de sécurité. Alimentation batterie non fournie et secteur **986 F**

REFERENCE 737

(tête complémentaire de la réf. 1700)
Tête infrarouge. Passif. Détecte la température du corps d'un intrus à 15 mètres maximum. Alimentation 12 volts. Sortie par relais - Réglage de faisceau tous azimuts - Poids : 0,8 kg **580 F**

MATERIEL NEUF A REVOIR

JEUX VIDÉO

6 jeux, tir, tennis, foot, pelote avec poignée de jeu, alimentation par pile **100 F**

JEUX VIDEO A CASSETTE

Alimentation secteur et poignée de jeux **150 F**

RADIO RÉVEIL

Electronique, affichage lumineux : PO-GO, secteur **60 F**

LOT DE 10 CALCOULETTES

ELECTROPHONES STEREO, 3,5 W. Coffret plastique **100 F**

LOT DE 5 RÉCEPTEURS « POCKET »

PO-GO ou GO. L'ensemble **100 F**

JEUX DE LUMIÈRE

Chenillard, 4 voies **80 F**

INTERPHONES

Secteur, modulation de fréquence, touches à effleurement, 3 canaux, possibilité de blocage pour surveillance chambre d'enfant. La paire **246 F**

RADIO

Récepteur PO-GO à encastrer, tête de lit, boiserie, cuisine. Alimentation secteur, dimensions 385 x 100 x 100 **95 F**

ANALYSEUR COULEUR

Pour tirage photos couleur. Assure un calcul rapide du temps de pose et d'équilibrage couleur (petite panne) **450 F**

BLOC DE COMMANDE

Pour fondu/enchaîné synchronisé par magnétophone aux normes carrousel (sans documentation) (port PTT : 75^e) **296 F**

DÉMODULATEUR VIDÉO

VHF et UHF, programmation 6 chaînes, neuf avec choc, horloge **350 F**

AUTORADIO PO-GO, 12 V. Les 3 appareils

Format 110 - 126 - disque, les 3 **125 F**

MATERIEL NEUF

PLATINE FRONTALE MECANIQUE

Tête stéréo, arrêt fin de bande, compteur, moteur à régulation incorporées, ouverture à vitesse lente par piston. Poids 0,8 kg **119 F**

ALIMENTATION 12 V-2 A RÉGULÉ

En coffret - Idéal pour autoradio CB - Petit ampli-dépannage **155 F**

TENSIONMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Contrôle le rythme cardiaque. Indication sonore et lumineuse, cadran gradué à lecture directe. Livré en luxueux écran avec manuel explicatif **250 F**

FLASH ELECTRONIQUE

Nombre guide 36, calculateur à thyristors, distance maxi 13 mètres **360 F**

Remplacez vos flash cube par un flash électronique.

Les 3 appareils **100 F**

Lot de 3 flash électroniques pour Polaroid

..... **100 F**

CHAÎNE 2 x 10 WATTS

Présentation socle ton bois, capot plexi, 2 enceintes en bois, façade tissu noir **340 F** (Port du SNCF)

LECTEUR DE CASSETTE ET CARTOUCHE AUTO

Mécaniques en un seul lecteur, 2 x 6 watts tonalité balance, alimentation 12 volts. Dimensions : 165 x 65 x 190 **250 F**

COMPOSEUR DE NUMÉRO TÉLÉPHONIQUE

à touches, mémoire du dernier numéro, couleur verte, touches blanches, pour cadran rotatif **125 F**

CALCULATRICE IMPRIMANTE

Papier standard, 10 chiffres. Accus incorporé, mémoire, dimensions : 210 x 110 x 40 **250 F**

Livrée sans chargeur. Le chargeur

..... **30 F**

CHARGEUR DÉMARREUR

Professionnel neuf sur roulettes 6-12-24 Volts. Réglage de 0 à 60 A. Temporisation 12 H. Cadran de contrôle. Poids 58 Kg **1650 F** (Port du SNCF)

CHARGEUR

12-24 Volts. Réglage de 0 à 20 A. Cadran de contrôle. Poids 21 Kg **800 F** (Port du SNCF)

auto
radio

PRIX EXTRAORDINAIRES

* PO-GO-FM. K7 stéréo avec 2 haut-parleurs 20 watts .. **380 F**

* PO-GO-FM mono avec un haut-parleur 6 watts préréglé GO **290 F**

* PO-GO 4 préréglés avec un haut-parleur 4 watts **195 F**

* PO-GO mono avec un haut-parleur 4 watts **135 F**

* Auto radio K7 VOXSON GO-FM stéréo, 8 stations préréglables GO et FM, 2 x 7 watts, boîtier extractible, index de recherche des stations par diode LED, 2 HP 20 watts **1400 F**

* DIGITAL GO-FM K7 stéréo, 2 x 7 W avec 2 HP 20 watts **850 F**

* AUTOREVERSE 2 stations préréglées GO-FM et 1 station PO, 2 x 7 watts avec 2 HP 20 watts **1050 F**

Le port de 37^e ou de 56^e est prévu par unité.

Pour quantités : port du SNCF.

BANDES MAGNETIQUES bobines 18 cm, le lot de 10 **120 F**

RADIATEUR ALU 200 x 170, épaisseur 40, perçage pour un TO 3 pour ampli classe A. Poids 1,7 Kg **130 F**

CAMERA 16 mm type KB 9A objectif 35 mm, F 3.5, capacité film 35 ft, vitesse 32 images/seconde. Alim. 24 à 29 V. Matériel militaire aviation neuf années, 1950. Poids 0,960 Kg **1000 F**

TERMINAL INFORMATIQUE ASC II

(2^e main, panne éventuelle)

Modem intégré programmable 75 / 150 / 300 / 1200. HALF/FULL DUPLEX. Sortie imprimante série.

Répertoire 36 numéros programmables et composition automatique. Ecran 21 cm. Définition 25 lignes, 40 ou 80 colonnes **310 F** (Port du SNCF)

CARTE POUR RÉCUPÉRATION

En moyenne, 50 supports de C.I., tulipe dorée par carte 14 et 16 points **105 F**

CORDON LIAISON

Fiche mâle/femelle DB 25, 11 conducteurs longueur 2 m. Les 3 câbles **120 F**

LES CIRCUITS INTÉGRÉS

2716 - les 5 pièces **100 F**

2764 - les 4 pièces **110 F**

2732 - les 5 pièces **125 F**

27128 - les 5 pièces **175 F**

2114 - les 8 pièces **120 F**

2102 - les 8 pièces **120 F**

6402 - les 3 pièces **100 F**

6803 - les 3 pièces **100 F**

4116 - les 10 pièces **120 F**

4164 - les 10 pièces **100 F**

1488-1489, les 8 jeux **100 F**

6800 - les 5 pièces **100 F**

6821 - les 7 pièces **100 F**

6840 - les 4 pièces **100 F**

TOUT A 30 FRANCS

5000 platines télé neuves

5000 modules télé neufs.

Vendus uniquement sur place

CARTE VEROBOARD

350 grammes environ. En plusieurs cartes, soit une surface de 30 x 40 cm environ.

Simple face : **100 F** Double face : **120 F**

LES CLIPS DES ANNÉES 60 et 70

Films couleur SCOPITONE 16 mm,

son magnétique, durée 2 à 3 minutes,

300 titres - Liste sur demande.

La pièce **45 F**

POUR TOUTE COMMANDE D'UN MONTANT DE 250^e, VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT UN DÉPOUSSIÈREUR POUR VOTRE PLATINE DISQUES HIFI

POUR TOUTE COMMANDE D'UN MONTANT DE 1000^e, VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT UNE K7 VIDEO VHF ENREGISTRÉE (FILM)

Tous les prix annoncés sont valables jusqu'à épuisement du stock.

SOLISELEC

137, avenue Paul-Vaillant-Couturier - 94250 GENTILLY

Tél. : 47.35.19.30

Le long du périphérique entre la porte d'Orléans et la porte de Gentilly - Parking à votre disposition

Ouvert de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h - Fermé dimanche et lundi

SOLISELEC pratique les prix grand public, 1/2 gros, gros

Expéditions par poste recommandé jusqu'à 5 kg : 56 F

Non recommandé : 37 F - Au-dessus de 5 kg, en port du SNCF

AUCUN ENVOI CONTRE-REMBOURSEMENT

Petites Annonces Gratuites (*) Elektor

VDS BELG TX HF YAESU FT707S + ampli FL110 + transverter 28-144(10W) FTV707: 42000FB le tout en parfait état Tél: 071/84.62.88

RECHERCHE carte AIM 65 et KIM 1 faire offre J.CUDRAZ La Grange Huguet Pomiers 69480 Tél. 74.68.38.19 après 20H

VDS drive ext-scripsit assembleur jeux TRS MOD1 Corrége J.M Hêches 65250

Belg **VDS** Apple IIe 128K 80 col écran 2 DRV softs occu techn complète David Coupez 1 Rue Hautbois 7000 Mons

VDS terminal imprimante TEM 8 SAGEM en état de marche 500F Tél. le soir au 34.14.91.89

VDS Thomson T07 70 + LEP + 8 car-touches programme dont basic 580F Gelineau P. La Hubaudière 49120 La Chapelle Rousselin

ACHETE générateur HF style Centrad 923 ou autre faire offre Dobersecq J bloc 6 Cité les Jésuites 81100 Castres

VDS table des matières d'ELEKTOR 1 à 114 sur disquette PC IBM + prog de recherche 100 FF. Jarnoux B. 16 av. Beau-gency 44800 St Herbain

VDS micro ordinateur BBC 64K + moni-teur + drive + logiciels contactez-moi je vous ressonne Tél. (belg) 32/2 42.63.952 le soir

VDS Metrix MX111, peu servi 250F con-tacter Laurent Fargeton 20Rue Chauvriat Mozac 63200 Riom

VDS TRXR FT250 YEASU + PA Ren-forcé + ventil + speech proc datung + bte cb + doc + schéma 2500F Tél. pro 1/47 85 54 79 qra 1/60 05 06 47

VDS imprimante minitel type EPSON Edith neuve 1400F Tél. 78 3942 68 après 19H

CHERCHE pour Tavernier 6809 logiciel trait. de texte Besnard 19 Rue du Gl Bat-testi 51100 Reims Tél. 26 87 64 99

VDS PLATINE cassette Beocord 2000-type 2921 - 1700F. Tél. 20 32 77 79

CHERCHE BAS PRIX SPECTRUM 48K en état de marche écrire Mothu 115 Av de La République 92120 Montrouge

CHERCHE pour infos personnes ayant mis en oeuvre synthé de phonèmes (Elektor n° 81) téléphoner le soir au 40 43 35 77 Brennelière

CHERCHE drives 1541/1570/1571 ou autres, imprimantes diverses, même hors service faire offre au 1/48 99 98 56 J.J Helmie

VDS pour C64/C128 interfaces diverses Eproms programmées pour applications diverses J.J Helmie 1/ 48 99 98 56

CHERCHE Schéma ordinateur Hewlett Packard 9835 A faire offre Clanet 61 51 31 02 Urgent

VDS TRXFT7900R 3500F + ampli REIS 1/50W 2000F TRXFT7B 80 à 10 m 3500F + ampli HFOM 50/300W 1200F Tél 50 73 64 07 après 19H

CHERCHE Schémas d'origine fabricant USA de l'ampli ESS 501 contre récom-pense Alain Genève Tél 19/41 22 34 82 53 après 20H

ECHANGE Disque dur 20Mo compatible IBM + contrôleur contre oscillo ou moni-teur couleur Tél 48 31 40 48 le soir Eric

VDS Amstrad 484 mono chromé + Joy-stick + jeux (100) + livres prix 2000F (urgent) Tél 29 80 92 44 le week-end

Etudiant **BTS** **CHERCHE** généreux dona-teur logiciel CAO pour comp. IBM port remboursé Tél 44 45 25 89

VDS QL Sinclair QWERTY + assembleur moniteur 68000 950F Tél au 50 23 62 26

VDS électronique applications numéros 1 à 5 et 7 à 38 bon état offre à Dupas 44 Rue de Liabonne 59400 Cambrai Tél 27 83 79 28

VDS QUICK BASIC V2.0 cause double emploi; non utilisé licence intacte vendu 650F + port Tél 42 82 23 44 heures repas

VDS DX7 + 320 sons en ROM + pied + acc. + ampli roland 60W super état 11000F Tél 1/48 66 63 43 après 19H

VDS carte graphique Elektor 500F carte ext mémoire 512K PC XT400F carte RS232 PCXT 200F Tél (oise) M. Dobaene 44 76 62 65

RECHERCHE tube TV n/b 31 cm état de marche frais remboursé Bendriess Ali Place C. Michalak bat D 42150 La Ricamarie

RECHERCHE tout matériel électronique ou circuit imprimé avec composants Tél 87 90 92 57 après 18H

VDS JEUX TV (10 jeux: basket, tennis, pelote, hockey, foot, tir, etc) + alim sec-teur prix 200F Tél 49 10 90 65

CHERCHE circuit imprimé carte CPU 6502 Elektor n° 65 Tél 66 3717 44

Etudiant **BTS** **CHERCHE** oscillo autour de 1500F étudie toutes propositions Tél 76 55 42 16 le week-end

VDS souris série IBM PC, 3 boutons 500F moniteur vert Zénith 12 pouces TBE 550F Grau L. BP 17 83190 Ollioules Tél 94 63 38 79

STAGE REMUNERE ATEAI micro inform. Industr niveau TS du 25/1 au 13/7/88 recrut: bac + 2 écrire AFPA DE 77427 Marne la Vallée CDX2

VDS carte prof 80 clavier ASCII visu monochrome drive 80 TPI Tél 28 41 71 18

VDS imprimante GP500A + papier 1500F + theoric n°1 à 9 150F + BAT CA-NI 12V 7A 200F **CHERCHE** CI carte CPU Elektor 65 Tél 90 5807 60 après 19H

VDS enceintes Siare 100W 4 voies excel-lente sonorité prix 4400F Tél 60 07 35 23

VDS exc état 2 synthétiseurs Yamaha modèle CS 15 prix 2500F et modèle OB 1A Prix 2500F après 19H Tél au 1/43 06 21 22

VDS Spectrum PAL 48K 800F et Spec-trum Péritel 48K + interface Joyстик + K7 jeux + livres 1500F Tél 1/ 60 17 25 92

VDS carte mémoire basic 200F clavier ASCII 500F Elektor 57, 59 monocarte 6809 800F alim pro 5V +12V 60W 300F Tél 1/45 47 52 00

VDS alim 5812V 10A 300F généré BF 10.2MHz SIN/TRI/CAR TB + WOB TTL + var 500F Pelle B Kerambeloc Lenidud 29236 Pornpoder

CHERCHE personne pouvant effectuer réparation sur photocopieur Canon NP5000 Tél 20 22 21 36

VDS SHARP PC 1500 + tablette graphi-que 4 clrs + interface K7 + magnéto + K7 + RAM 8K + chargeur + docs 3000F Tél 43 95 24 27

VDS CB 40CX AMFM + 1 ANT INT 5/8 neuve + 1 ant mobile + 2 TOS mobile + 1 tresswatt fixe + 1 ampli 40/80W; 1500F Barski Tél 44 5401 06

VDS KIT synthétiseur Formant Elektor nombreux modules + faces avant stock de composants Tél 1/40 59 01 47 (soir)

VDS télétype électronique Sagem avec lecteur/parlo bande TB état 350F Lamy Tél 45 83 13 31

CHERCHE Schémas et doc technique sur imprimante paral. modèle facit 5144 Ber-nard Desmeuros Tél 78 48 25 01

VDS MICRO PROF DE SONO MARQUE LEM 350F Siemens trabant RT 12 + ampli voiture pour pièces 350F Tél 1/69 28 25 86

CHERCHE adresse ou trouver filtre BL30HA ou HR pour Highcom Elektor Corroge W 4 Rue Bourhis Lannec 29110 Concarneau

VDS lecteur de disk 3 1/2 ATARI simple lucc 500F prise pour drive ext ATARI 5 1/4 ou 3 1/2 200F poss échange Tél 1/48 83 73 62

CHERCHE CI MK50240 ou S50240 pour réparation diapason pour guitare Elektor Tél après 19H30 au 56 59 60 69

VDS ampli DECA FL 22770 sans les lam-pes 2000F + port Tél après 20H au 90 42 24 08 demander M.Nouguier

VDS oscillo CRC BICANON 2 X 15 MHz type OC T465 : 1400F oscillo Schumber-ger 2 X 1 MHz (20µV A 20V/Cm) tube rémanent Tél 56 92 54 12

VDS kit étude micro 6802, utilise minitel comme moniteur, permet aussi étude du code télételex prix 900F Tél 32 41 06 66 le soir

VDS moniteur couleur prol Barco hte déf écr 14 Pces; clav prof CDA; ord TRS80 coul + jeux ech ECS CYRUS Tél 60 14 55 63 après 18H

VDS mires couleur Saldeta MC32L TBE A. Brellier 11 Rue de la Tour Carrée St Laurent en Gatines 37380 Tél 47 29 68 72 après 18H

Petites Annonces: aussi sur MINITEL
36.15-Tapez Elektor/Mot clé: PAG
Petites Annonces Gratuites Elektor

reglement:

- Les petites annonces sont gratuites pour les particuliers. Les annonces considérées à caractère commercial sont payantes d'avance au prix de 39,14 FF par ligne. (33 FF/HT).
- Les textes, lisiblement rédigés, ne seront acceptés que dans l'espace limité prévu sur la grille ci-dessous (ou sa photocopie). N'oubliez pas d'inclure dans votre texte vos coordonnées ou n° de téléphone complète (avec préfix (1) pour Zone Paris).
- L'offre est limitée à une annonce par mois et par lecteur: joindre obligatoirement le coin justificatif valable jusqu'à la fin du mois indiqué
- Indiquer aussi en dehors du texte votre nom et votre adresse complète: les envois anonymes seront refusés.
- Elektor se réserve le droit de refuser à sa discrétion les textes reçus, notamment en raison des limites de l'espace disponible ou d'un texte ne concernant pas l'électronique. En principe, les textes reçus avant le 15 du mois paraîtront le mois suivant.
- Elektor n'acceptera aucune responsabilité les offres publiées ou les transactions qui en resul-teraient.
- L'envoi d'une demande d'insertion implique l'acceptation de ce règlement.

Texte de l'annonce (inclure vos coordonnées):

Compléter obligatoirement:

nom _____

adresse _____


Joindre ce coin à toute demande d'insertion et envoyer avant la fin du mois indiqué.

Elektor
p.a.g.e.
BP 53
59270 Bailleul

elektor - p.a.g.e.
Janvier 1988

NOTRE PRECISION A DES PRIX MESURES

GoldStar

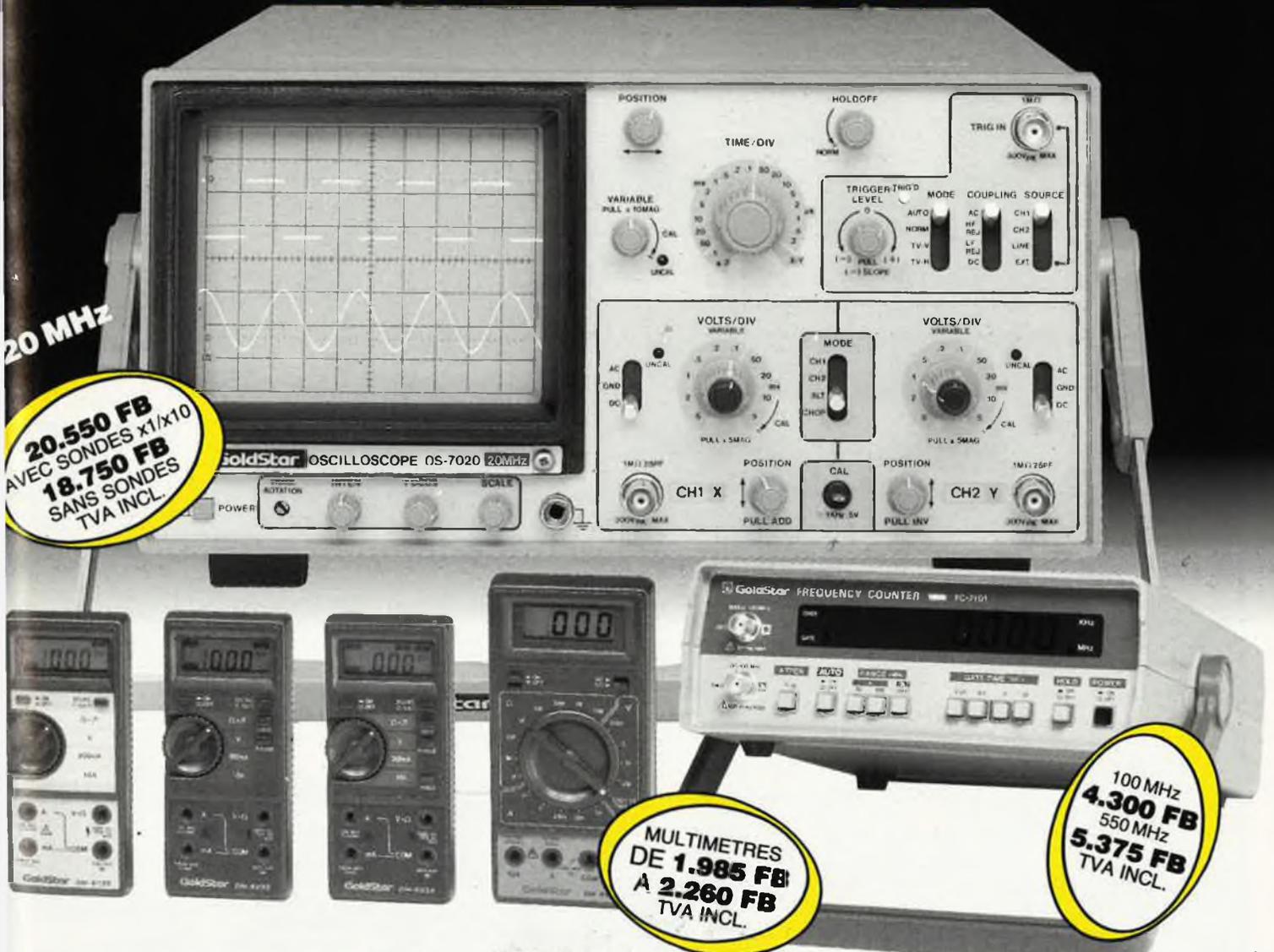

20 MHz
20.550 FB
 AVEC SONDES x1/x10
18.750 FB
 SANS SONDES
 TVA INCL.

MULTIMETRES
 DE **1.985 FB**
 A **2.260 FB**
 TVA INCL.

100 MHz
4.300 FB
 550 MHz
5.375 FB
 TVA INCL.

Goldstar Precision Company est l'un des plus importants fabricants dans le domaine de l'appareillage de précision et de mesure. Chaque année cette entreprise investit plus de 6% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Grâce à ses efforts permanents Goldstar donne le ton en matière d'innovation technologique et de développement du

produit. Un contrôle rigoureux garantit que les appareils Goldstar sont conformes aux normes de qualité et de précision les plus strictes. Une documentation gratuite est à votre disposition chez les distributeurs suivants qui vous donneront volontiers tous les renseignements nécessaires.

- AALST:** GOTRON BVBA, Leo de Bethunelaan 101, 053/783083. **ANTWERPEN:** ARTON PVBA, St. Katelijnevest 31-39, 03/2321011. **BRUSSEL/BRUXELLES:** CAPITANI S.A., Rue du Corbeau 78-84, 02/2169090. COTUBEX SPRL, Rue de Cureghem 43, 02/5137640. KIT HOUSE SPRL, Ch. d'Alsemberg 265A, 02/3442799. RTC ELECTRONIC, Ed. Tinelstraat 8, 02/5233250. TRIAC S.A., Bld M. Lemonnier 118, 02/5131961. **CHARLEROI:** LABORA SPRL, Rue Turenne 12-14, 071/329655. LAFAYETTE RADIO SPRL, Bld Paul Janson 19-21, 071/321520. **DENDERMONDE:** NIMMEGEERS ELEKTRO SHOP, Stationsstraat 32, 052/212812. **DE PANNE:** ASSEMAN D., Marktplein 10, 058/411363. **DILSEN:** E.C.B.S. HABETS, Rijksweg 406, 011/755254. **DOUR:** MULTITRONIQUE, Rue Grande 34, 065/659379, pour la France 19-32659379. **GEEL:** E.C.S. PVBA, Antwerpsesteenweg 15, 014/581467. ELECTROMIC N.V., Molseweg 58, 014/580030. **GENT:** COLIN ELEKTRONIK, Rooigemlaan 469, 091/277337. GENTRONICS PVBA, Kortrijksesteenweg 249, 091/218169. **KORTRIJK:** STAELENS ELECTRONICA BVBA, Magdalenestraat 9-11, 056/215932. **LEUVEN:** LSW ELECTRONICS BVBA, Tiensestraat 251, 016/229552. **LIEDEKERKE:** VAN DEN BRANDE, Stationstraat 103, 053/664251. **LIEGE:** FISSETTE SPRL, En Féronstrée 100, 041/221596. **LIER:** VAN BERGHEN STEREOGRAMA, Spokkestraat 4, 03/4808880. **LOMMEL:** LUDTRON, Schansstraat 18, 011/541501. **MECHELEN:** VEREL PVBA, G. De Stassartstraat 52, 015/218745. **MONS:** BEST SPRL, Rue de Nimy 109, 065/313035. **MOUSCRON:** AMEYE-BOSSAERT, Rue du Nouveau Monde 104, 056/330229. **NIVELLES:** JUMP ELECTRONICS, Avenue du Centenaire 61, 067/216112. **SINT-NIKLAAS:** VAEL PVBA, Nieuwstraat 147, 03/7774461. **SINT-TRUIDEN:** HI-FI DE CAUSMAEKER, Stationstraat 51, 011/672724. **TONGEREN:** HI-FI DE CAUSMAEKER RENE, Henisstraat 1, 012/234586. **TORNOUT:** TELEHOME HEMERIJCK, Burg 26, 050/212172. **TOURNAI:** VAN THOURNOUT TV-ANTENNE, Rue des Maux 12, 069/225619. **GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG:** SOGEL S.A., Dorniel Sol 1, Luxembourg, 352/400505370. **FRANCE:** DE COCK ELECTRONIQUE, Rue Colbert 4, 59800 Lille, 00/3320577634.

PRIX VALABLES AU 31.12.87
 DU BOSCH & DIJKSTRA

PRIX PAR QUANTITE, PRIX POUR CLUB ET CE. NOUS CONSULTER

**87, rue de Flandre - 75019 Paris
Tél. : 42.39.23.61
Métro Riquet et Crimée - Parking très facile**

AMIC

COMPOSANTS

MATÉRIELS DISPONIBLES SUR STOCK

74LS					
00	1,80 F	242	9,50 F	373	27,00 F
01	1,80 F	243	6,20 F	374	26,00 F
02	1,80 F	244	6,80 F	901	8,00 F
03	1,80 F	245	7,40 F	902	15,00 F
04	1,80 F	246	15,00 F	906	22,70 F
05	1,80 F	247	11,50 F	907	9,00 F
06	7,80 F	248	15,00 F	909	35,00 F
07	1,80 F	249	15,00 F	911	105,00 F
08	2,50 F	250	15,00 F	922	130,00 F
09	2,95 F	251	21,00 F	923	130,00 F
10	2,95 F	252	5,00 F	926	99,00 F
11	2,95 F	253	9,00 F	928	99,00 F
12	2,95 F	254	6,50 F		
13	2,95 F	255	4,80 F		
14	2,95 F	256	4,80 F		
15	2,95 F	257	2,80 F		
16	2,95 F	258	4,80 F		
17	2,95 F	259	2,80 F		
18	2,95 F	260	4,80 F		
19	2,95 F	261	2,80 F		
206	2,95 F	448	4,80 F		
207	2,95 F	449	2,80 F		
208	2,95 F	450	4,80 F		

CONNEXIQUE

CANON à souder	
DES mâle	10,50 F
DB9 femelle	12,50 F
Capot	11,50 F
DB15 mâle	35,00 F
DB15 femelle	15,50 F
Capot	29,00 F
DB25 mâle	17,00 F
DB25 femelle	21,00 F
Capot	13,70 F
DB37 mâle	36,50 F
DB37 femelle	35,00 F
Capot	29,00 F
DB50 mâle	45,00 F
DB50 femelle	47,00 F
Capot	22,50 F
CANON à SERRIN	
DB15 mâle	43,00 F
DB15 femelle	43,00 F
DB25 mâle	44,00 F
DB25 femelle	48,00 F

MONOCHROME GOLDSTAR

Écran vert 850F

OCEANIC

MONITEUR COULEUR

Compatible PC 16 couleurs R,V,B TTL CGA **2750F**

IMPRIMANTE SEIKO S8A

G.P. 50 300F 850F
G.P. 80 120F 1200F
G.P. 100 190F 1750F

DRIVE 5" 1/4

48 TPI- 1190F

JOYSTICK IDEAL 249F

Disque dur + contrôleur (WD) 20 M pour 3450F TTC


ATTENTION !!! Floppy Disk 3" DF/DD

Compatible PC 800F
Floppy Disk 3" 1/2 SF/DD 700F
Disquettes 3", 3 1/2", 5 1/4"

PERIPHERIQUES

Clavier Azerty 83 I. KBS150	490 F
Clavier Owerly 83 I. KBS000	550 F
Clavier Azerty 98 I. KB6161	770 F
Clavier Owerly 98 I. KB6000	550 F
Drive 500 Ko	1250 F
Drive 1 Mo	1850 F
Boîtier type Apple + clavier	1600 F
Boîtier type PC	650 F
Covernet détachable pour II +	
et le IIxerty ou Azerty	
Joystick pour Apple II + et II	185 F
Joystick UNIVERSAL	165 F
Joystick FANTASTIQUE	325 F
Souris pour Apple	550 F
Souris pour PC	650 F
Moniteur monochrome composite	890 F
Moniteur couleur RGB et Péritel	2980 F
Alimentation pour Apple	610 F
Alimentation 150 W pour PC	890 F

COMPATIBLE APPLE

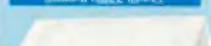

Selectronic

CONDITIONS DE VENTE: FRAIS D'ENVOI 28,00 F/ FRANCO A PARTIR DE 600 F.
CONTRE-REMBOURSEMENT: FRAIS D'ENVOI EN SUS

"THE HEADPHONE AMP" (87512 / E 109 - 110)




• Ampli pour casque haut de gamme, le complément indispensable de votre PREAMP I

Le kit complet avec transfo torique, pot. cermet, cinch dorées, boîtier, accessoires, etc...

011.7880

940^F

"SCALP" (87192 / E 113)

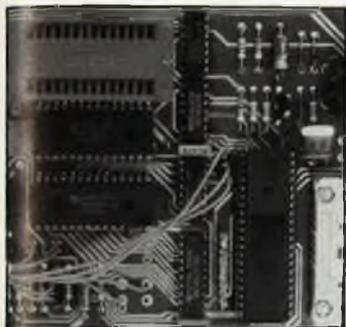

UN REMARQUABLE OUTIL DE DÉVELOPPEMENT !

Utilisant le microcontrôleur INTEL - 8052 AH BASIC -

Utilisations :

- test d'instrumentation,
- commande de processus,
- saisies de données, etc...

Le kit complet avec alimentation, coffret pupitre, supports spéciaux, etc...

011.7875

1 070^F

Pour connecter votre SCALP sur Minitel: CONVERTISSEUR DE FORMAT SERIEL (Voir E 106/Page 50) le kit avec circuit imprimé (sans boîtier) 011.7878 **99F**

"SERVITEL" (87295 / E 113)



UNE MÉMOIRE POUR VOTRE MINITEL !

Il permet :

- d'automatiser l'accès aux services télématiques,
- de mémoriser instantanément des dizaines de pages téléchargées depuis n'importe quel serveur,
- de consulter ces pages à loisir, hors ligne,
- de composer des journaux cycliques à l'aide du contenu de la mémoire, etc...

Le kit complet avec bloc d'alimentation, boîtier, etc...

011.7872

950^F

Version montée en ordre de marche ! 011.7874

1 450^F

"SATELLITE POUR HORLOGE ETALON" (87104 / E 112)



• Affichage autonome pour pendule signaux horaires codés.

Le kit complet avec boîtier, connecteurs, alimentation, face avant autocollante gravée, etc...

011.7862

950^F

FREQUENCEMETRE 10 MHz COMPACT (87286 / E 114)

Le fréquencesmètre économique est d'une grande simplicité de montage mais possède toutes les fonctions que l'on peut attendre d'un bon appareil.



Gammes de Mesure :

- Fréquences : 0 à 10 MHz (Extension prévue : 1,25 GHz)
- Périodes : 0,5 us à 10 s
- Compteur d'impulsions : jusqu'à 10 millions
- Rapport de fréquences
- Intervalle de temps entre deux événements.

Le kit complet avec alimentation, coffret ESM, face avant percée et sérigraphiée, boutons et accessoires, etc:


011.7890

PRE-DIVISEUR 1,2 GHz (880005/E 115) le kit complet 011.7895

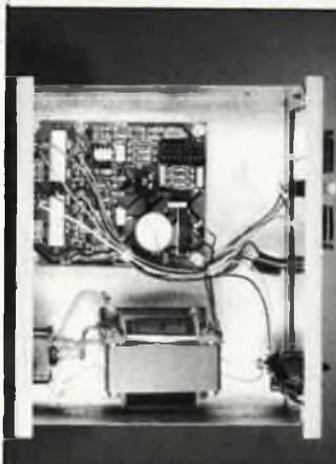1.150^F

275 F

CHARGEUR Cd-Ni ULTRA-RAPIDE (87186 / E 114)



En réduisant considérablement le temps de charge des accumulateurs courants, cet appareil vous convaincra sans peine d'abandonner l'usage des piles.

Le kit complet (sans boîtier)

011.7910

175^F

Le kit complet avec transfo, caupleur, accessoires (sans boîtier) 011.7912 **275F**
Boîtier conseillé: EB 16/08 FA ESM 011.2211 **60,80F**

THERMOMETRE A PHOTOPILE (87188/E 114)



A partir d'un prototype original issu du laboratoire SELECTRONIC et repensé par ELEKTOR, nous vous proposons ce thermomètre de précision qui fera date, puisqu'il fonctionne... sans pile ! La précision est de 0,1° C.

Le kit complet avec boîtier HEILAND, cellule SOLEMS, accessoires, etc:

011.7900

300F
Seulement

LES NOUVEAUTES



1 et 3, rue de Reully
75012 PARIS
Tél. : 43.46.63.76
Télex : 214 477

CIBOT VOUS PRESENTE
SES MEILLEURS VŒUX

25, rue Bayard
31000 TOULOUSE
Tél. : 61.62.02.21
Fermé le lundi

Ponts BR

1,5 A.
W02 3,10 F
W06 3,40 F
W08 3,80 F

3,7 A.
B40 C 10,50 F
B80 C 11,50 F
B250 C 13,50 F
B360 C 16,50 F

5 A.
B80 C 8,50 F
B250 C 10,00 F

10 A.
FB 10 02 16,50 F
FB 10 04 17,00 F
FB 10 06 18,00 F

25 A.
FB 25 00 17,00 F
FB 25 02 17,50 F
FB 25 04 18,00 F
FB 25 06 20,00 F

35 A.
FB 35 02 26,00 F
FB 35 04 27,50 F
FB 35 06 29,00 F

Transistors

Série AC
127 5,50 F
181 K 6,50 F
187 K 6,50 F
188 5,50 F
188 K 6,50 F

Série AF
121 10,00 F
124 5,30 F
126 5,30 F
127 5,30 F
139 6,80 F
239 6,50 F

Série BC
107 B 2,00 F
107 C 2,10 F
108 B 2,10 F
108 C 2,10 F
109 B 2,10 F
109 C 2,10 F
171 B 4,00 F
171 C 9,35 F
179 B 2,50 F
206 B 1,90 F
237 B 2,50 F
237 C 2,50 F
238 B 1,50 F
238 C 1,50 F
239 B 1,50 F
239 C 1,50 F
251 A 1,50 F
307 A 1,50 F
307 B 1,88 F
308 A 1,60 F
308 B 1,50 F
309 B 1,50 F
327/25 2,00 F
328/25 2,00 F
337/25 2,00 F
346/25 2,00 F
547 B 1,50 F
547 C 1,50 F
548 B 1,50 F
548 C 1,50 F
549 B 1,50 F
550 B 1,50 F
556 B 1,00 F
557 B 1,00 F
558 B 1,50 F
558 C 1,50 F
560 B 1,50 F
560 C 1,50 F
639 4,00 F
640 3,00 F

Série BD
135 4,50 F
136 4,00 F
137 4,50 F
138 4,50 F
139 5,00 F
140 5,00 F
175 3,50 F
176 3,50 F
177 3,50 F
178 3,50 F
179 3,50 F
201 3,50 F
202 5,30 F
203 7,50 F
204 7,50 F
226 4,00 F
227 4,00 F
230 5,00 F
231 5,00 F
232 8,00 F

234 3,50 F
235 5,50 F
236 5,50 F
237 5,50 F
238 5,50 F
239 4,20 F
240 8,00 F
242 B 8,00 F
242 C 4,60 F
243 C 5,30 F
244 C 5,50 F
245 C 12,00 F
246 C 12,00 F
249 C 17,00 F
250 C 21,00 F
375 3,00 F
433 3,60 F
434 3,60 F
435 6,00 F
436 6,00 F
437 7,00 F
438 7,00 F
439 7,00 F
440 7,00 F
441 5,50 F
442 5,50 F
512 9,60 F
522 9,60 F
533 4,40 F
534 4,40 F
535 4,40 F
536 4,80 F
537 7,00 F
645 7,50 F
646 6,60 F
647 6,60 F
648 7,00 F
649 7,10 F
650 8,50 F
651 7,70 F
652 7,70 F
675 3,70 F
676 3,80 F
677 4,20 F
678 4,50 F
679 4,50 F
680 4,30 F
681 4,40 F
682 4,40 F
683 8,40 F
694 9,20 F
708 6,70 F
709 6,70 F
710 6,70 F
711 6,90 F
712 6,90 F
906 7,00 F
907 7,00 F
912 7,00 F
935 7,90 F
943 7,90 F

Série BU
104 17,00 F
109 18,70 F
126 18,00 F
208 A 17,00 F
208 B 22,00 F
208/02 41,00 F
326 A 15,00 F
406 D 11,30 F
407 D 12,20 F
426 A 14,40 F
500 23,00 F
526 23,00 F
536 18,40 F
546 24,00 F
608 D 24,00 F
800 18,80 F
806 10,40 F
810 15,20 F

Série BUX
37 40,00 F
85 11,70 F
87 10,40 F

Série BUY
47 17,70 F
48 18,40 F
58 C 28,70 F

Série 2 N
706 2,90 F
708 5,80 F
708 5,80 F
1613 2,60 F
1711 2,60 F
1889 4,00 F
1893 2,70 F
2102 5,00 F
2218 2,80 F
2219 A 2,40 F
2222 A 1,80 F
2368 3,60 F
2369 A 2,20 F
7484 2,80 F
2646 9,00 F
2904 A 2,00 F
2905 A 2,40 F
2906 A 2,20 F
2907 A 2,20 F
3053 3,70 F
3055 7,80 F
3442 18,80 F
3904 1,20 F
3906 1,20 F

Série TIP
29 A 3,70 F
29 C 4,00 F
30 3,70 F
30 C 4,20 F
31 B 4,00 F
31 C 5,10 F
32 C 5,40 F
33 A 10,00 F
33 B 10,00 F
33 C 10,20 F
34 A 10,50 F
34 B 10,50 F
35 C 11,30 F
36 C 15,80 F
36 C 22,80 F
41 C 5,90 F
42 C 5,10 F
48 5,00 F
50 7,00 F
107 6,80 F
110 5,10 F
120 5,10 F
122 4,00 F
126 4,80 F
127 5,10 F
130 5,10 F
131 5,40 F
132 5,50 F
137 7,00 F
141 11,60 F
142 12,40 F
147 13,60 F
2855 5,00 F
3055 8,80 F

Série BDX
18 19,00 F
33 B 5,60 F
53 B 4,80 F
53 C 5,00 F
54 C 5,00 F
71 7,90 F
77 5,80 F
84 7,50 F
85 C 14,00 F
87 C 30,00 F
88 C 30,00 F

Série 4000
00 1,80 F
01 1,80 F
02 1,80 F
03 1,80 F
04 1,80 F
05 2,40 F
08 2,40 F
09 2,40 F
10 2,40 F
11 2,40 F
13 3,00 F
14 3,00 F
15 2,40 F
17 2,40 F
20 2,40 F
21 2,40 F
26 3,20 F

Série TAA
550 B 3,00 F
621 A 12 23,00 F
621 A 12 24,00 F
621 AX 1 16,00 F
621 B 17,00 F
120 A 18,00 F
120 AS 11,50 F
120 S 8,50 F
121 A 13,00 F
121 S 21,00 F
400 D 18,00 F

Série TBA
120 A 18,00 F
120 AS 11,50 F
120 S 8,50 F
400 D 18,00 F

Série TCA
250 17,50 F
280 A 24,00 F
315 A 14,00 F
345 A 22,00 F
420 A 38,00 F
440 28,00 F
540 27,00 F
550 Q 27,00 F
800 B 13,00 F
840 43,00 F
850 43,00 F
860 B 43,00 F
720 28,00 F
830 S 14,00 F
900 11,00 F
910 11,00 F
940 21,00 F

Série TDA
440 24,50 F
1005 A 32,00 F
1005 B 23,00 F
1010 A 18,00 F
1010 B 18,00 F
1012 20,00 F
1013 A 18,00 F
1015 14,00 F
1020 25,00 F
1023 26,00 F
1026 A 35,00 F
1037 23,50 F
1038 30,00 F
1042 32,00 F
1044 24,50 F
1047 31,00 F
1048 15,00 F
1054 M 21,00 F
1057 5,50 F
1059 11,00 F
1080 P 34,50 F
1083 14,50 F
1151 8,00 F
1195 16,00 F
1220 B 12,00 F
1405 12,00 F
1415 12,00 F
1506 31,50 F
1510 38,00 F
1515 42,00 F
1520 47,00 F
1522 21,50 F
1559 19,50 F
1770 A 29,00 F
2002 H 14,00 F
2002 V 10,00 F
2003 H 10,50 F
2004 31,00 F
2005 M 37,00 F
2006 V 27,00 F
2010 27,00 F
2020 38,50 F
2030 V 18,00 F
2040 V 29,00 F
2140 25,00 F
2170 30,00 F
2220 12,00 F
2270 25,50 F
2310 11,00 F
2505 113,00 F
2541 13,50 F
2542 27,00 F
2581 32,00 F
2593 24,00 F
2595 38,00 F
2611 A 19,00 F
2870 28,00 F
3000 27,00 F
3300 B 60,00 F
3420 24,00 F
3500 58,00 F
3501 88,50 F
3506 57,50 F
3510 51,00 F
4050 23,00 F
4200 27,00 F
4290 32,00 F
4920 29,00 F
4950 20,00 F
5700 16,00 F
7000 37,00 F
7050 22,00 F
8180 58,00 F
9500 54,00 F

Série TBA
120 A 18,00 F
120 AS 11,50 F
120 S 8,50 F
400 D 18,00 F

Série TCA
250 17,50 F
280 A 24,00 F
315 A 14,00 F
345 A 22,00 F
420 A 38,00 F
440 28,00 F
540 27,00 F
550 Q 27,00 F
800 B 13,00 F
840 43,00 F
850 43,00 F
860 B 43,00 F
720 28,00 F
830 S 14,00 F
900 11,00 F
910 11,00 F
940 21,00 F

Série TDA
440 24,50 F
1005 A 32,00 F
1005 B 23,00 F
1010 A 18,00 F
1010 B 18,00 F
1012 20,00 F
1013 A 18,00 F
1015 14,00 F
1020 25,00 F
1023 26,00 F
1026 A 35,00 F
1037 23,50 F
1038 30,00 F
1042 32,00 F
1044 24,50 F
1047 31,00 F
1048 15,00 F
1054 M 21,00 F
1057 5,50 F
1059 11,00 F
1080 P 34,50 F
1083 14,50 F
1151 8,00 F
1195 16,00 F
1220 B 12,00 F
1405 12,00 F
1415 12,00 F
1506 31,50 F
1510 38,00 F
1515 42,00 F
1520 47,00 F
1522 21,50 F
1559 19,50 F
1770 A 29,00 F
2002 H 14,00 F
2002 V 10,00 F
2003 H 10,50 F
2004 31,00 F
2005 M 37,00 F
2006 V 27,00 F
2010 27,00 F
2020 38,50 F
2030 V 18,00 F
2040 V 29,00 F
2140 25,00 F
2170 30,00 F
2220 12,00 F
2270 25,50 F
2310 11,00 F
2505 113,00 F
2541 13,50 F
2542 27,00 F
2581 32,00 F
2593 24,00 F
2595 38,00 F
2611 A 19,00 F
2870 28,00 F
3000 27,00 F
3300 B 60,00 F
3420 24,00 F
3500 58,00 F
3501 88,50 F
3506 57,50 F
3510 51,00 F
4050 23,00 F
4200 27,00 F
4290 32,00 F
4920 29,00 F
4950 20,00 F
5700 16,00 F
7000 37,00 F
7050 22,00 F
8180 58,00 F
9500 54,00 F

Série TBA
120 A 18,00 F
120 AS 11,50 F
120 S 8,50 F
400 D 18,00 F

Série TCA
250 17,50 F
280 A 24,00 F
315 A 14,00 F
345 A 22,00 F
420 A 38,00 F
440 28,00 F
540 27,00 F
550 Q 27,00 F
800 B 13,00 F
840 43,00 F
850 43,00 F
860 B 43,00 F
720 28,00 F
830 S 14,00 F
900 11,00 F
910 11,00 F
940 21,00 F

Série TDA
440 24,50 F
1005 A 32,00 F
1005 B 23,00 F
1010 A 18,00 F
1010 B 18,00 F
1012 20,00 F
1013 A 18,00 F
1015 14,00 F
1020 25,00 F
1023 26,00 F
1026 A 35,00 F
1037 23,50 F
1038 30,00 F
1042 32,00 F
1044 24,50 F
1047 31,00 F
1048 15,00 F
1054 M 21,00 F
1057 5,50 F
1059 11,00 F
1080 P 34,50 F
1083 14,50 F
1151 8,00 F
1195 16,00 F
1220 B 12,00 F
1405 12,00 F
1415 12,00 F
1506 31,50 F
1510 38,00 F
1515 42,00 F
1520 47,00 F
1522 21,50 F
1559 19,50 F
1770 A 29,00 F
2002 H 14,00 F
2002 V 10,00 F
2003 H 10,50 F
2004 31,00 F
2005 M 37,00 F
2006 V 27,00 F
2010 27,00 F
2020 38,50 F
2030 V 18,00 F
2040 V 29,00 F
2140 25,00 F
2170 30,00 F
2220 12,00 F
2270 25,50 F
2310 11,00 F
2505 113,00 F
2541 13,50 F
2542 27,00 F
2581 32,00 F
2593 24,00 F
2595 38,00 F
2611 A 19,00 F
2870 28,00 F
3000 27,00 F
3300 B 60,00 F
3420 24,00 F
3500 58,00 F
3501 88,50 F
3506 57,50 F
3510 51,00 F
4050 23,00 F
4200 27,00 F
4290 32,00 F
4920 29,00 F
4950 20,00 F
5700 16,00 F
7000 37,00 F
7050 22,00 F
8180 58,00 F
9500 54,00 F

Série TBA
120 A 18,00 F
120 AS 11,50 F
120 S 8,50 F
400 D 18,00 F

Série TCA
250 17,50 F
280 A 24,00 F
315 A 14,00 F
345 A 22,00 F
420 A 38,00 F
440 28,00 F
540 27,00 F
550 Q 27,00 F
800 B 13,00 F
840 43,00 F
850 43,00 F
860 B 43,00 F
720 28,00 F
830 S 14,00 F
900 11,00 F
910 11,00 F
940 21,00 F

Série TDA
440 24,50 F
1005 A 32,00 F
1005 B 23,00 F
1010 A 18,00 F
1010 B 18,00 F
1012 20,00 F
1013 A 18,00 F
1015 14,00 F
1020 25,00 F
1023 26,00 F
1026 A 35,00 F
1037 23,50 F
1038 30,00 F
1042 32,00 F
1044 24,50 F
1047 31,00 F
1048 15,00 F
1054 M 21,00 F
1057 5,50 F
1059 11,00 F
1080 P 34,50 F
1083 14,50 F
1151 8,00 F
1195 16,00 F
1220 B 12,00 F
1405 12,00 F
1415 12,00 F
1506 31,50 F
1510 38,00 F
1515 42,00 F
1520 47,00 F
1522 21,50 F
1559 19,50 F
1770 A 29,00 F
2002 H 14,00 F
2002 V 10,00 F
2003 H 10,50 F
2004 31,00 F
2005 M 37,00 F
2006 V 27,00 F
2010 27,00 F
2020 38,50 F
2030 V 18,00 F
2040 V 29,00 F
2140 25,00 F
2170 30,00 F
2220 12,00 F
2270 25,50 F
2310 11,00 F
2505 113,00 F
2541 13,50 F
2542 27,00 F
2581 32,00 F
2593 24,00 F
2595 38,00 F
2611 A 19,00 F
2870 28,00 F
3000 27,00 F
3300 B 60,00 F
3420 24,00 F
3500 58,00 F
3501 88,50 F
3506 57,50 F
3510 51,00 F
4050 23,00 F
4200 27,00 F
4290 32,00 F
4920 29,00 F
4950 20,00 F
5700 16,00 F
7000 37,00 F
7050 22,00 F
8180 58,00 F
9500 54,00 F

Série TBA
120 A 18,00 F
120 AS 11,50 F
120 S 8,50 F
400 D 18,00 F

Série TCA
250 17,50 F
280 A 24,00 F
315 A 14,00 F
345 A 22,00 F
420 A 38,00 F
440 28,00 F
540 27,00 F
550 Q 27,00 F
800 B 13,00 F
840 43,00 F
850 43,00 F
860 B 43,00 F
720 28,00 F
830 S 14,00 F
900 11,00 F
910 11,00 F
940 21,00 F

Série TDA
440 24,50 F
1005 A 32,00 F
1005 B 23,00 F
1010 A 18,00 F
1010 B 18,00 F
1012 20,00 F
1013 A 18,00 F
1015 14,00 F
1020 25,00 F
1023 26,00 F
1026 A 35,00 F
1037 23,50 F
1038 30,00 F
1042 32,00 F
1044 24,50 F
1047 31,00 F
1048 15,00 F
1054 M 21,00 F
1057 5,50 F
1059 11,00 F
1080 P 34,50 F
1083 14,50 F
1151 8,00 F
1195 16,00 F
1220 B 12,00 F
1405 12,00 F
1415 12,00 F
1506 31,50 F
1510 38,00 F
1515 42,00 F
1520 47,00 F
1522 21,50 F
1559 19,50 F
1770 A 29,00 F
2002 H 14,00 F
2002 V 10,00 F
2003 H 10,50 F
2004 31,00 F
2005 M 37,00 F
2006 V 27,00 F
2010 27,00 F
2020 38,50 F
2030 V 18,00 F
2040 V 29,00 F
2140 25,00 F
2170 30,00 F
2220 12,00 F
2270 25,50 F
2310 11,00 F
2505 113,00 F
2541 13,50 F
2542 27,00 F
2581 32,00 F
2593 24,00 F
2595 38,00 F
2611 A 19,00 F
2870 28,00 F
3000 27,00 F
3300 B 60,00 F
3420 24,00 F
3500 58,00 F
3501 88,50 F
3506 57,50 F
3510 51,00 F
4050 23,00 F
4200 27,00 F
4290 32,00 F
4920 29,00 F
4950 20,00 F
5700 16,00 F
7000 37,00 F
7050 22,00 F
8180 58,00 F
9500 54,00 F

27 2,40 F
28 2,90 F
30 2,40 F
32 2,40 F
37 2,90 F
38 2,90 F
40 2,70 F
42 4,25 F
51 2,80 F
54 2,40 F
55 3,00 F
74 2,90 F
75 4,20 F
76 3,50 F
83 3,50 F
85 5,05 F
86 3,20 F
87 4,40 F
95 5,10 F
96 6,40 F
107 3,50 F
109 3,50 F
110 3,30 F
112 3,50 F
114 3,70 F
116 3,60 F
122 3,60 F
123 8,50 F
133 8,50 F
138 4,50 F
139 4,50 F
140 4,50 F
145 4,85 F
153 13,00 F
154 5,50 F
155 5,50 F
156 5,50 F
157 2,70 F
158 4,90 F
160 4,90 F
180 4,80 F
181 4,90 F
182 4,90 F
183 4,90 F
184 4,90 F
185 9,50 F
174 4,70 F
175 5,40 F
176 4,70 F
177 18,25 F
180 5,95 F
191 6,10 F
192 6,10 F
193 5,50 F
194 5,50 F
195 5,10 F
196 5,10 F
197 12,10 F
240 6,90 F
241 6,90 F
242 6,70 F
243 6,70 F
244 6,70 F
251 3,70 F
252 5,00 F
253 5,00 F
258 21,00 F
259 3,90 F
259 4,85 F
259 6,10 F
259 4,80 F
268 2,65 F
273 6,50 F
278 5,10 F
280 7,00 F
283 4,85 F
284 4,85 F
293 6,50 F
298 9,00 F
352 9,00 F
353 7,90 F
385 3,20 F
386 6,50 F
387 3,20 F
388 3,50 F
370 6,50 F
373 6,30 F
374 6,30 F
375 8,00 F
376 8,80 F
378 6,30 F
379 6,30 F
383 5,50 F
393 5,20 F
395 7,80 F
399 17,00 F
445 21,00 F
540 19,00 F
568 49,00 F
621 19,00 F
622 15,50 F
623 17,00 F
640 15,00 F
641 15,00 F
642 17,00 F
670 8,00 F

Série BU
104 17,00 F
109 18,70 F
126 18,00 F
208 A 17,00 F
208 B 22,00 F
208/02 41,00 F
326 A 15,00 F
406 D 1

**OUVERT TOUTS LES JOURS
SAUF LE DIMANCHE**
De 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h

LE SPECIALISTE DE LA MESURE CREDITS IMMEDIATS

ALIMENTATIONS STABILISEES

ELC

AL 745 AX. Réglable De 0 à 15 V
De 0 à 3 A. 560 F
AL 781 N. Réglable De 0 à 30 V
De 0 A 5 A digital. 1890 F
AL 792 + 5 V (5 A) - 5 V (1 A)
± 12 à 15 V (1 A). 890 F
AL 784. 13,8 V, 3 A. 350 F
AL 785. 13,8 V, 5 A. 450 F
AL 786. 5 V, 3 A. 350 F
AL 841. 3-4, 5-6-7,5 V, 9-12 V,
1 A. 190 F
AL 812. Réglable de 0 à 30 V,
De 0 à 2 A. 690 F
AL 813. Alimentation régulée 10 A,
13,8 V. 750 F
AL 821. 24 V, 5 A. 750 F
AL 823. Alimentation double
2 x 0-30 V-5 A ou 0-60 V-5 A ou
0-30 V-10 A. 3180 F
ALPHA + ELECTRONIQUE
AL 626. 12,6 V-20 A. 1290 F
AL 624. 12,6 V-12 A. 990 F

BANC DE MESURE MODULAIRE



HAMEG

Garantie 2 ans
HM 8001. Appareil de base avec ali-
mentation permanent l'emploi de 2 mo-
dules. 1570 F
HM 8018. Pont LC. 2150 F
HM 8011-3. Gamme 10A Bipsonore.
Multimètre numérique 4 1/2 digits
(±19999). Tension et courant alterna-
tifs - valeurs efficaces vraies 2390 F
HM 8021-2. Fréquence 10 Hz à
1 GHz digital. 2470 F
HM 8027. Distorsion. 1700 F
HM 8030-2. Générateur de fonction
0,1 Hz à 1 MHz avec affichage digital de
la fréquence. 1940 F
HM 8032. Générateur sinusoidal
20 Hz à 20 MHz. Affichage de la
fréquence. 1940 F
HM 8035. Générateur d'impulsions
2 Hz à 30 MHz. 3050 F
HM 8037. Générateur sinusoidal à
très faible distorsion.
5 Hz à 50 kHz. 1740 F
HM 8050. Module d'étude vide avec
connecteur. 210 F
Autres modèles sur commande

MODULE COMPATIBLE HAMEG

SFI

ALIM FI 6160. 2 x 0-25 V-0,4 A. Réglable. 1690 F
Capacimètre FI 6180 de 0,1 pF à 2000 µF. 1890 F

OSCILLOSCOPES

BECKMAN

BK 8020. 2 x 20 MHz. Ligne à retard.
Testeur de composants.
5 mV/Div. 4650 F
Autres modèles sur commande NC

HAMEG

Garantie 2 ans
HM 203/6. Double trace 20 MHz,
2 mV à 20 V. BF. Testeur compos. in-
corp. avec 2 sondes combinées
HZ 36 NC
HM 204/2. Double trace 20 MHz,
2 mV à 20 V/cm. Montée 17,5 ns. Re-
lard balayage de 100 ns à 1 s. Avec
2 sondes combinées NC
Tube rect. 8 x 10 NC
HM 205-2. 2 x 20 MHz. Appareil à
mémoire NC
HM 605. 2 x 60 MHz. 1 nV/cm avec
expansion Y x 5. Ligne de retard. Post-
accél. 14 kV. Avec sondes comb. NC
HM 208. A mémoire numérique. 2 x
20 MHz. sens max. 1 mV. Fonction XY.
Avec 2 sondes combinées NC

PROMO

METRIX

OX 710. 2 x 15 MHz. Fonction XY. Test-
teur de composants YA ± YB. Avec
2 sondes combinées. 2990 F
OX 712 D. 2 x 20 MHz. Post-accél.
3 kV. Sensibilité 1 mV. Fonction XY. Addi-
tion et soustraction des voies. Écran
B x 10. Avec 2 sondes
combinées. 5100 F
OX 709. 2 x 30 MHz. Portable. Ali-
mentation batterie 12 V. Ligne retard.
Sensibilité 1 mV. 16400 F

GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS

BECKMAN

FG 2. Sinus, carré, triangle. Fréquence
0,2 Hz à 2 MHz. 1970 F

BECKMAN

BK 3010. Signaux sinus, carrés, trian-
gulaires. Fréq. 0,1 à 1 MHz. 3050 F
BK 3011. Affichage digital. 0,2 Hz à
2 MHz. Sonie TTL et CMOS PULSE. En-
trée VCF. 3250 F
BK 3025. 0,005 Hz à 5 MHz. Wobl.
VCF. 7740 F
BK 3020. 0,02 Hz à 2 MHz. [sin,
triangle, carré, TTL, pulse]. Génér. d'im-
pulsion. Wobulation. Génér. tone Burst
(ralates). 5740 F
JUPITER 500. Sinus, carré, triangle,
TTL. Sonie ± 30 V-0,1 Hz à 500 kHz.
Entrée modulation AR et
Wobulation. 2250 F

CENTRAD

368. 1 Hz à 200 kHz. Entrée Wob. Sonie
TTL Sinus, carré, triangle.
DC offset. 1420 F

C.S.C

2001. 1 Hz à 100 kHz. Sinus, carré,
triangle. Sonie réglable.
Wobulation. 2030 F
2005. 0,05 Hz à 5 MHz. 6800 F

GÉNÉRATEURS BF

ELC

BF 791 S. 1 Hz à 1 MHz. Sinus ou rec-
tangle. Sonie 600 Ω. 940 F

LEADER

LAG 27 (BF). Sinus, rectangle de 10 Hz
à 1 MHz. sonie 5 V RMS. 2050 F
LAG 120 (BF). Sinus, rectangle de
10 Hz à 1 MHz. Sonie 3 V RMS. Aneu-
teur 20 dB. 3290 F

PÉRIFILEC

2431. 5 Hz à 500 kHz. tension sortie
maxi 2 V eff. en sinus, 10 V eff. en rec-
tangle. 1990 F

GÉNÉRATEURS HF

LEADER

LSG-17/HF. Fréquences 100 kHz à
150 MHz. 196-450 MHz sur harmo-
niques. 1750 F

GÉNÉRATEURS FM

LEADER

LSG-231. (FM stéréo). Porteuse 100
MHz ± 1 MHz. Signal 19 kHz ± 2 Hz.
Sépar. D/G. 50 dB Mod. 4200 F

CENTRAD

524 (FM stéréo). Fréq. 83 à 87 MHz et
90 à 100 MHz. Sorties séparées. FM
stéréo et signal composite.
multiplex. 2990 F

GÉNÉRATEURS D'IMPULSIONS

BK

BK 3300. Largeur 100 ns à 10 s. Fréq.
5 MHz à 1 Hz. 4050 F

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

PROMO

BECKMAN

DM 10. 340 F
DM 15 B. 445 F
DM 20 L. 495 F
DM 25 L. 680 F
DM 45 L. 900 F
DM 73. 590 F
DM 77. 610 F
TECH 300 A. 2000 points, 7 fonc-
tions. 29 calibres. 1400 F
DM 850. 28 gammes, 4 digits 1/2.
Fréquence 20 Hz. Imp. sonore. mémoire.
valeur efficace vraie. 1640 F
AC 20. Pince ampèremétrique
digitale. 840 F
AC 30. Pince ampèremétrique
digitale. 940 F

FLUKE

FLUKE 73 : 0,7 % 840 F
FLUKE 75 : 0,5 % 1070 F
FULKE 77 : 0,3 % 1530 F
8020 B. 2250 F
8024 B. 2810 F
8060 A. 3490 F
8062 A. 3040 F
Autres modèles sur commande

PANTEC

PAN 2002. 1390 F
PAN 2201. 890 F
PAN 35. Format calculatrice de poche,
3 digits 1/2. A gamme automatique.
VDC. AC de 1 mV à 400 V. R de 0,1 Ω à 2
M Ω. Vendo avec eux. 290 F
PAN 35 C. Idem PAN 35 + fonction hor-
loge. teste diode. Précision 0,3 % 350 F
NEW ZIP 3. Testeur forme stylo. 450 F
Autres modèles sur commande.

ISKRA

6010. 640 F
5010 EC. 950 F

METRIX

MX 512. 920 F
MX 514. Précision 0,1 % 1170 F
MX 522 B (2000 points),
21 calibres. 840 F
MX 563. (2000 points), 26 calibres,
test de continuité visuel et sonore. 4 ca-
lbres en dB, 1 ga. -20° à +1100° par
sonde type K (en sus), et mémorisation
des maxima positifs, en V et 1 2350 F
MX 562. (2000 points), 24 calibres. Test
de continuité visuel et sonore. 1150 F
MX 575. (20.000 points), 21 calibres,
2 gammes, générateur de fréquences
jusqu'à 50 kHz. 2900 F
MX 502. (2000 points) Affich. cristaux
liquides. 1100 F
MX 727. Affich. Led de 16 mm. 2290 F
Version AI (secteur, batteries recharge-
ables). 2550 F
MX 579. (20.000 points), 4 digits
1/2. Led 20 mm, précision base
0,03 %. Valeurs alt. efficaces vraies.
Oh-mètre. 3400 F
MX 573. Analogique + digital. 2840 F

CDA

MAN X 500. (2000 points), IMP 10
M Ω 20 A = -1000 V = -
20 M Ω. 820 F
NEW MAN X 520. Changement à
gamme automatique. Boîtier cabou-
chouc. 2000, 3000 points. IMP 10 M Ω
- 20 A = -1000 V =
protection HPC. 880 F
Mini pinces ampèremétriques
CDA 1000. 350 F
CDA 4000. 390 F

MULTIMÈTRES ANALOGIQUES

TESTEUR DE POCHE

CDA 8. Testeur de tension. ± de 6 à
380 V indication de polarité.
par diode. 160 F
CDA 16. Testeur sonore et visuel, 8
fonctions. 290 F

CdA

MAN X01. 830 F

MAN X02. 20 kΩ/V. 710 F
MAN X04 40. kΩ/V. 980 F
770. 40 kΩ/V. Disjoncteur. 1020 F
771. 20 kΩ/V. 790 F
772. 1690 F

ISKRA

UNIMER 33.
20 000 Ω/V continu. 330 F
UNIMER 31.
20 000 Ω/V continu. 510 F
UNIMER 42.
50 kΩ/V. 390 F
UNIMER 35. 440 F

METRIX

MX III. 20 kΩ/V. 490 F
MX 130. V. jusqu'à 1000 V. jusqu'à
30 A ohmmètre. 810 F
MX 202. 40 000 Ω/V conti. 1050 F
MX 230. 20 kΩ/V.
V. jusqu'à 1000 V. 750 F
MX 400 Pince. Altern. 0 à 300 A. V
altern. 600 V. 720 F
MX 402. Pince AMP. 2290 F
MX 405. Megohmmètre. 500 Ω à
300 kΩ, 10 kΩ à 300 MΩ. 100 kΩ à
100 MΩ. 1750 F
MX 412. V. Altern. 600V. Pince. Altern.
300 A. Résistance 5 kΩ. 800 F
MX 430. 40 kΩ/V. 930 F
MX 435. Mesureur de terre. continuité
digital et isolement. 3130 F
MX 462. 790 F

PANTEC

BANANA. 20 kΩ/V. 330 F
MAJOR 50 K. 50 kΩ/V. 590 F
MAJOR 20 K. 390 F
PAN 3000. 690 F
PAN 3003. 890 F
EXPLORER. 660 F
CHALLENGER. 590 F

CAPACIMÈTRES

BECKMAN

CM 20. 0,1 pF à 20 000 µF. 750 F

LUTRON

DM 6013. 390 F

BK

BK 820. Affich. Leds capacité de 0,1 pF
à 1 F. 2190 F
BK 830. Gamme autom. de 0,1 pF à
200 mF. Cristaux liquides. 3190 F

EISA

CA 401. de 1 pF à 9999 µF. 1990 F

FRÉQUENCIMÈTRES

BECKMAN

UC 10. 5 Hz à 100 MHz. 8 digits. Fré-
quencemètre. Périodmètre. Intervalle.
Unité comptage, etc. 3050 F
346. 1 Hz à 600 MHz. 8 digits. Leds
rouges. 1880 F

ELC

Type FR 853. 1 Hz à 100 MHz. 8 digits
leds. 1420 F

MÉTÉOR

100. 5 Hz à 100 MHz. Piles et secteur
(piles non fournies). 1990 F
600. 5 Hz à 600 MHz. Piles et secteur
(piles non fournies). 2580 F
1080. 5 Hz à 1000 MHz. Piles et secteur
(piles non fournies). 3350 F
1500. 5 Hz à 1500 MHz. 4100 F

MESUREURS DE CHAMPS

SADELTA

TC 40. Léger. Autonome. Bande 1 FM
3-4 et 5. Détection son AM/FM. Echelle
de tension RMS et dB/µV. Echelle Ω.
pour contrôle continue. 3500 F
TC 402. Affich. digital de
la fréquence. 4690 F

METRIX

VX 439. Avec moniteur TV. Analyseur
de spectre. Mesureur de champ. Visa-

lisation de spectre des portées reçues
dans la bande sélectionnée. 18 100 F

MIRES

CENTRAD

886 Secam. Couleurs 8 paliers. Pureté.
Convergence. Sonie UHF. Son
600 Hz. 4200 F
CENTRAD 689. Pal/Secam. 9800 F

METRIX

GX 952. Pal/Secam. 17500 F
GX 956. Secam. 12800 F

SADELTA

MC 11 SECAM

Couleur. UHF-VHF. Pureté. Convergen-
ces. Points. Ligne vert.
MC 11 L. Secam L. 3100 F
MC 11 D. Secam D. K et K'. 3500 F
MC 11 BB. Secam B. G et H. 3500 F
MC 11 B. Pal B-G et H. 2800 F
MC 32 L. Secam L. 4800 F
MC 32 K. Secam. D-K et K'. 5100 F
MC 32 B. Pal B-G et H. 4500 F

SIDER ONDINE

Modèle 820

Versio Pal-Secam, avec test
Périel. 8440 F
Versio Secam avec test Périel. 7150 F

RÉGÉNÉRATEURS DE TUBE

LCT 910. 4400 F
BK 467. Essai en multiplex des 3 lan-
ceaux, émissions, fuite,
équilibre. 7100 F
BK 470. Essai émission, fuite, équi-
brage, durée. Enlèvement de court-cir-
cuits. 5200 F

GALVANOMÈTRES

ELC

Fabrication DÉMESTRÉS
Classe 1,5
Modèle
52 52 42
70 70 56
50 µA
100-200-500 µA
1,5-10-50-100-500 mA
1-2-3 A
5-10 A
1-5-10-15-20-25-30-50 V
100-300 V
VU-mètre
S-mètre
189 F
189 F
189 F
189 F
189 F
189 F
189 F

PERIFILEC

Modèle 55 : 60 x 70. 180 F
Modèle 70 : 80 x 90. 210 F

TESTEURS DE TRANSISTORS

ISKRA

Mesure B et ICEO. 390 F

BK

BK 510. Contrôle des semi-conduct.
en/et hors circuit. Indication du collec-
teur émetteur, base des transistors in-
connus. 1720 F
BK 520. Idem aux 510 avec en plus
mesure des courants de fuite et mise en
evidence pannes des transistors par in-
terminence. 3260 F
BK 530. Mesure le produit gain lar-
geur de bande des trans. bipol. Tensions
de claquage. Béta, gam
des FET. 5860 F

WOLUBATEURS + MARQUEURS

LEADER LSW-251. Fréquence 2 à
260 MHz. Large balayage 20 MHz. Os-
cill. quartz. Mod. int. 1 kHz. 8600 F
METRIX WX (656). (Sur
commande). 17500 F

MILLIVOLTMÈTRES

LEADER

LMV 181. Fréq. 2 à 300. 100 µV à
300 V. Réponse en fréquence de 5 Hz à
1 MHz. 3200 F

PLAQUES D'ESSAI

LAB DEC

Porte circuits connexions.
330 contacts. 70 F
500 contacts. 90 F
630 contacts. 110 F
1000 contacts. Pas 2,54. Sans
soudure. 170 F
LAB 1000 plus avec support et
borne d'alimentation. 270 F

KING

Testeur de THT. TH 81. 250 F
Signal tracer, TS 35. 630 F
Sonde THT. Leader
LHM 80 B. 920 F

CONVERTISSEUR

Entrée 12 V continu, sortie 220 V alter-
nant, intensité 1 A, puissance nominale
220 VA. 2164 F

PINCES LOGIQUES

LM 1. Pince logique. 990 F
LPK 1. Sonde logique en kit. 290 F
LP 1. DT-TTL. 510 F
LP 3. HTL-CMOS. 1100 F

Testeur CI

BK 550 pour TTL. 5500 F

Émetteur récepteur

A usage professionnel. MATRA.
Ref. P.3006. Modulation AM à quartz.
Homologue PTT. NC
Ref. P.3106. Modulation FM à quartz.
Homologue PTT. NC

PROMO

METEX 3650



2000 points. Précision 0,3 %. Fonc-
tion : multimètre 20 A. Capacimètre.
Transmissiormètre. Fréquence. Test
diode. Bip sonore. Boîtier antichoc.
Hauteur digit. 30 mm. 685 F

METEX 4650

2000 points. Précision 0,05 %.
fonction idem 3650.
Plus touche hold. 1200 F

METRIX MX III

20000 Ω/volt. 33 calibres.
Ohmmètre. 490 F

PONT DE MESURE

MIC 4060 D



7 calibres 200 pF à 200 nF.
5 calibres 200 µH à 2 H.
6 calibres 200 Ω à 20 MΩ. 1290 F

TESTEUR DIGITAL STYLO PANTEC

ZIP 3 ... 450 F



Ces prix sont valables dans la limite des stocks disponibles. Ils sont donnés à titre indicatif TTC et peuvent être modifiés en fonction des fluctuations du marché et sous réserve d'erreurs typographiques.

LA QUALITÉ.



HD Microsystems[®]
42 42 55 09

A 2 minutes de la Défense
le spécialiste du compatible APPLE et IBM.
Ouvert du lundi au vendredi 9 h 30 à 13 h & 14 h à 19 h 30
Samedi fermeture à 18 h

HDM AX6 compatible AT3
HDM AX7 386 16/20 MHz



- **HDM AX7 386** : 16/20 MHz, 2 Mb RAM, ext à 8 Mb sur la carte autres caractéristiques identiques à AX6-2
- **HDM AX6-1 : SUPER PROMO**
 Carte mère Turbo 6, 8 ou 10 MHz
 8 slots d'extensions, 512 K RAM ext. à 640 K/1 Mb
 Contrôleur floppy/disque dur
 Lecteur de disquette 1,2 Mb MITSUBISHI
 Disque dur 20 Mb, Carte graphique CGA ou MGP
 Port joystick, light pen
 Carte RS232 (2 ports) et parallèle
 Clavier Azerty 102 touches comp. AT3
 Alimentation Seasonic 180 W. Manuels
- **HDM AX6-2** avec disque dur 40 Mb
- **HDM AX6-3** avec disque dur 80 Mb

Livré avec MS DOS 3.21
et GW BASIC en français.
Garantie 1 an.

HDM X5-1 compatible XT



- **HDM X5-1 : SUPER PROMO**
 Carte mère Turbo 8/4, 77 MHz
 8 slots d'extensions, 256 K RAM ext. à 640 K/1 Mb
 Lecteur de disquette 360 K MITSUBISHI
 Carte contrôleur, Carte graphique CGA ou MGP
 Port parallèle, light pen, port joystick
 Clavier Azerty 102 touches comp. XT/AT
 Alimentation Seasonic 150 W. Manuels
- **HDM X5-2** avec carte multi I/O
- **HDM X5-3** avec carte multi I/O et disque dur 20 Mb

PROMO

Kit contrôleur et disques durs 20 Mb, 30 Mb, 40 Mb, 80 Mb
Hard card 20 Mb, 30 Mb, 40 Mb

CARTES MÈRES

PROMO AT 386 16 MHz, format XT, 2 Mb RAM, ext à 8 Mb sur la carte.
4 900 F TURBO AT 6/8/10 MHz, 1 Mb RAM avec 512 K
1 890 F TURBO XT 4, 77/8 MHz, 1 Mb RAM avec 256 K
1 590 F TURBO XT 4, 77/8 MHz, 640 K RAM avec 256 K

CARTES D'AFFICHAGE

690 F Multi MGP Turbo 720 x 348, port // port joystick, light pen
590 F Multi CGA Turbo 640 x 200, port // port joystick, light pen
1 590 F Graphique couleur EGA courte 600 x 350 64 couleurs comp EGA/CGA/MDA, 256 K RAM
2 890 F Super PGA 800 x 600, PGA/EGA/CGA Hercules autoswitch, 132 col x 44 lignes, 256 K RAM programmable par soft
1 590 F Multi affichage (CGA/MGP) et multi I/O

CARTES D'EXTENSION MÉMOIRE

990 F 128 K courte pour AT sans RAM
690 F 576 K courte sans RAM
990 F Multifonctions 640 K (1 //, 1 RS 232, horloge, port joystick) avec câbles, sans RAM
6 490 F 512 K RAM/EPROM; CMOS; sauvegardée ext. 1,5 Mb avec prog EPROM, sans RAM
1 290 F 2 Mb pour XT/AT sans RAM
1 590 F 2,5 Mb pour AT sans RAM
1 690 F 3 Mb pour AT sans RAM

CARTES D'ENTRÉES/SORTIES

990 F Multi I/O (1 //, 2 RS 232, horloge, joystick, contrôleur de drives) avec câbles
890 F I/O plus II courte (1 //, 2 RS 232, horloge, joystick)
450 F Horloge calendrier sauvegardée par batterie
490 F Extension joystick 2 ports
250 F Parallèle type Centronics
950 F Entrées/Sorties (8255), 48 E/S 3 timers

CARTES CONTRÔLEURS

490 F de drives 360 K pour XT, avec câble
890 F de drives 360 K/1,2 Mb pour XT/AT avec câble
1 590 F WESTERN DIGITAL floppy (1,2 Mb/360 K) disque dur 10 à 70 Mb pour AT, avec câble
990 F WESTERN DIGITAL, disque dur 20, 40 Mb avec câble
1 290 F disque dur RLL, 20, 40 Mb, avec câble (Taiwan)

CARTES INDUSTRIELLES HQ POUR XT, AT, 386

☛ AT industrielle, boîtier IP
 ☛ Carte mère AT périphérique
 ☛ Back plane AT, 8 slots
2 950 F 3 sorties D/A 12 bits, 8 entrées A/D 12 bits 1mS/voie
3 370 F idem version 4/20 mA
4 700 F 8 entrées A/D, 12 bits, 35 uS/voie, 12 bits
4 870 F idem version 4/20 mA
2 140 F 16 sorties sur contacts relais Reed
3 990 F 32 sorties sur contacts relais Reed
3 320 F Thermo couple JTK BRS
1 725 F 16 entrées isolées par opto-coupleur
1 660 F 16 sorties isolées par opto-coupleur
1 990 F 64 entrées/sorties TTL
1 970 F 8 modules E/S (SSR) pour carte 64 E/S TTL
2 290 F Lecteur de code barre (UPC, EAN, JAN)
3 190 F Carte GPIB IEEE 488
670 F Option PASCAL ou C pour carte GPIB

BON DE COMMANDE

à retourner à HD Microsystems 67 rue Sartoris 92250 La Garenne Colombes

Nom Prénom
 Société Fonction
 Adresse

Désignation	Nombre	Prix total
Forfait port jusqu'à 5 kg (au dessus nous consulter)		40 F
Ci-joint mon règlement de	Total	

Contre remboursement : frais de CR et port en sus
 Je désire recevoir une documentation complète, je joins 10 F en timbres

POUR PLUS D'INFORMATIONS
& PROMOTION DU MOIS
consultez notre serveur
24 h sur 24
47 81 62 65

CARTES DE COMMUNICATION

- 790 F RS 232, 2 ports et parallèle pour AT
- 995 F Série boucle de courant
- 790 F Série RS 422
- 350 F série RS 232, 2 ports (1 optionnel)
- 1 590 F série RS 232, 4 ports avec câble
- 1 800 F série RS 232, 8 ports avec câble
- Carte midi
- 1 795 F Modem KX TEL minitel et transfert de fichiers
- 3 290 F Modem MISSOURI minitel, serveur, mailing, compatibilité Hayes
- Modem NIAGARA V21, V22, V23
- 4 690 F Réseau local 64 postes, liaison RS 422, 1 Mb/S, accès CSMA/CD, topologie en bus
- 2 250 F comprenant carte HD NET et câble
- 1 950 F Logiciel et manuel, 1 seul nécessaire/installation

CARTES DE PROGRAMMATION

- 1 590 F d'EPROM (2716 à 27256)
- 1 700 F 4 EPROMS simultanément (2716 à 27256)
- 3 290 F 10 EPROMS simultanément (2716 à 27512)
- 3 800 F de PAL (MMI, NS, TI...)
- 3 800 F de PROM (MMI, NS, TI, S...)
- 2 800 F de 87xx (41A, 42, 48H, 49H)

AUTRES CARTES

- 190 F Carte prototype avec trous métallisés pour XT
- 250 F Carte prototype avec trous métallisés pour AT
- 690 F Carte 3 slots d'extension et prolong. pour XT/AT

CIRCUITS IMPRIMÉS NUS

- 150 F Carte mère TURBO 1 Mb
- 80 F Carte contrôleur de drives ou carte monochrome ou carte MGP ou CGA ou parallèle ou RS 232 ou multifonctions 384 K ou multi I/O
- 200 F Carte programmeur d'EPROM

MONITEURS

- 890 F 12" PHILIPS ambre ou vert, vidéo composite
- 1 290 F 12" AOC MM211 ambre, socle orientable entrée TTL, haute résolution 1000 lignes au centre
- 1 390 F 12" MM211R paper white
- 2 600 F 14" PHILIPS coul. 600 x 285, pitch 0,42, inclin.
- 4 590 F 14" AOC CM 312 coul. EGA/CGA, haute résol. 720 x 350, pitch 0,31, anti-reflet, socle orientable
- 6 200 F 14" PHILIPS PGA/EGA/CGA coul. haute résol. 850 x 480, pitch 0,31, 15,75 KHz à 35 KHz, inclin.

CLAVIERS, SOURIS

- 790 F Clavier AZERTY 5060, look AT comp. XT/AT
- 990 F Clavier AZERTY 5161 102 touches, curseurs séparés, 12 touches de fonctions, comp. XT/AT
- 190 F Kit de cabochons QWERTY pour 5060 ou 5161
- 990 F Souris comp. Microsoft RS 232, sans alim.

LECTEURS DE DISQUETTES, DISQUES DURS

SAUVEGARDES, DUPLICATEURS

- 990 F Lecteur de disquettes 360 K MITSUBISHI
- 1 490 F Lecteur de disquettes 1,2 Mb MITSUBISHI
- Lecteur externe 5" 1/4 ou 3" 1/2
- 1 190 F Kit complet lecteur 720 K, 3" 1/2
- 1 490 F Kit complet lecteur 1,4 Mb, 3" 1/2
- 2 190 F Disque dur 20 Mb SEAGATE
- 4 990 F Disque dur 40 Mb SEAGATE ST251
- 9 900 F Disque dur 80 Mb 28 mS SEAGATE
- 5 900 F Kit sauvegarde interne 40 Mb pour XT/AT avec contrôleur
- 6 500 F Kit sauvegarde externe 40 Mb pour XT/AT avec contrôleur
- 5 990 F Duplicateur de disquettes 5" 1/4
- 8 900 F Duplicateur 5" 1/4 en 3" 1/2
- 260 F Cartouches pour sauvegarde 20 Mb
- 290 F Cartouches pour sauvegarde 60 Mb

IMPRIMANTES

- WANNESMANN TALLY
- 2 490 F MT 80 PC, 80 col. 130 cps
- 3 800 F MT 85, 80 col. 180/45 cps, avec int //
- 4 990 F MT 88, 132 col. 180/45 cps, avec int //
- 5 500 F MT 87, 80 col. 200/50 cps, introducteur frontal
- 7 200 F MT 88, 132 col. 200/50 cps, introducteur frontal
- 5 580 F MT 90, 80 col. 220/110 cps, à jet d'encre
- 5 900 F MT 280, 132 col. 200/50 cps
- 29 000 F MT 910, à laser 10 pages minute
- EPSON
- 2 990 F LX 800, 80 col. 180/30 cps, T/F
- EX 800, EX 1000, FX 800, FX 1000, LQ 850
- LQ 1050, LQ 1000, LQ 2500, SO 2500
- 22 900 F GQ 3500 laser, 6 ppm
- Rubans et options

CONSOMMABLES & ACCESSOIRES POUR IMPRIMANTES

- 235 F Listing 80 col. 2500 feuilles 11"
- 295 F Listing 132 col. 2000 feuilles 11"
- 390 F Data switches parallèle ou série 1/2, réversible
- 590 F Data switches parallèle ou série 1/4, réversible

CONNECTIQUE

- 10 F Cinch-Cinch pour moniteur vidéo composite
- 80 F pour 2 lecteurs de disquettes HE9 ou HE10
- 150 F pour disque dur (la paire)
- 225 F Kit pour AT (3 câbles)
- 75 F Prolongateur pour clavier
- 150 F pour imprimante parallèle (1,80 m)
- 275 F pour imprimante parallèle (3,60 m)
- 150 F pour imprimante RS 232
- 50 F 2e port série de la carte Multi I/O ou RS 232
- 90 F Adaptateur DB9/DB25 pour carte RS 232/parallèle AT
- 60 F 2e port série de la carte RS 232/parallèle AT
- 195 F Centronics/Centronics pour Data switches
- 90 F Gender Changer RS 232 M/M, M/F, F/F
- 90 F Gender Changer Centronics M/M, F/F
- 150 F RS 232 mini testeur

PIECES DETACHEES & ACCESSOIRES

- 5 300 F Onduleur 300 VA avec sauvegarde de 15 mn
- 7 500 F Onduleur 500 VA avec sauvegarde de 15 mn
- Onduleur 1 KVA avec sauvegarde de 10 mn
- 990 F Alim. 150 W side switch SEASONIC pour XT
- 1 250 F Alim. 180 W side switch SEASONIC p. BABY AT
- 1 980 F Alim. 220 W side switch SEASONIC pour AT
- 550 F Boîtier métallique -lift-up- pour XT
- 790 F Boîtier métallique -lift-up- pour BABY AT
- 890 F Boîtier métallique -lift-up- pour MINI AT
- 1 290 F Boîtier métallique -lift-up- format AT
- 8 F Cache plastique 1/2 hauteur pour face avant
- 8 F Cache métallique p. carte périphérique (les 10)
- 250 F Joystick, auto-center, micro adjus comp IBM, Apple II+, Ile
- 160 F Joystick pour XT
- Filter d'écran 12" ou 14" au carbone
- 250 F Pied vertical pour boîtier XT, AT

DISQUETTES & BOITES DE RANGEMENT

- 15 F Boîte de rgmt 10 disq 5" 1/4
- 145 F Boîte de rgmt 100 disq 5" 1/4 à charn, avec clé
- 125 F Boîte de rgmt 40 disq 3" 1/2 à charn, avec clé 5" 1/4 Rhône Poulenc FIRE BALL (bte de 10) :
- 70 F DFDD, 48 tpi
- 210 F Haute densité pour AT
- 3" 1/2 Rhône Poulenc FIRE BALL (bte de 10) :
- 179 F DFDD 135 tpi
- 35 F 5" 1/4 neutre DFDD avec pochettes stickers (10)
- 65 F 5" 1/4 couleur DFDD 48 tpi (bte plastique de 10)

PORTABLE
HDM X5P - AX6P - AX7P



- HDM X5P version portable du X5-2 : ☞
 - HDM AX6P version portable du AX6-1 : ☞
 - HDM AX7P version portable du AX7-1 : ☞
- Poids 8,5 kg
Ecran à cristaux liquides 640 x 200 points

COPROCESSEURS ARITHMÉTIQUES

- 1 690 F 8087-2 (8 MHz)
- 2 900 F 80287-8 (8 MHz)
- 3 450 F 80287-10 (10 MHz)
- 6 390 F 80387-16 (16 MHz)

MÉMOIRES, EXTENSIONS

- 150 F 4164 120 nS (par 9)
- 290 F 41256 120 nS (par 9)
- 159 F 8250 (pour second port série XT)
- 250 F 16450 (pour second port série AT)
- 7 F 1488, 1489
- 190 F NEC V20

LOGICIELS

- 690 F DOS 3.21 MICROSOFT HDM et GWBASIC en fr.
- 2 990 F Multiplan 3
- 3 290 F Chart 2
- 4 950 F Word 3
- 1 090 F Quick Basic
- Comptabilité SAARI MAJOR, module 1, 2, 3
- Paie GIPSI major multisociétés
- Gestion comm. Major (stock, fact., BL, relance)
- 4 390 F TEXTOR traitement de texte
- 2 290 F BASOR gestion de base de données
- 990 F SUPER CALC3 tableur, graphiques et fichiers int.
- 190 F Serveur Videotext, se connecte direct sur minitel
- 1 150 F Turbo Pascal, Turbo Basic
- 1 490 F Turbo C
- 4 790 F Lotus 1-2-3
- 8 900 F D Base III +
- 2 890 F Rapide File
- 690 F Norton Commander
- MEMSOFT


LIBRAIRIE MICRO

- 250 F Clefs pour PC et comp. avec version DOS 3.3
- 165 F Lotus 1-2-3 par l'exemple
- 185 F Programmer en D Base III +
- 50 F MS DOS facile

COMPATIBLES APPLE

- 3 500 F HDM 2e : 64 K, clavier multi-langage pavé numérique, fonctions Basic
- 550 F Alimentation 63 W
- 1 250 F Lecteur de disquettes pour Ile
- 1 350 F Lecteur de disquettes pour Iic
- 160 F Joystick autocenter
- 990 F Carte buffer grappier +
- 990 F Carte 128 K
- Autres cartes nous consulter.

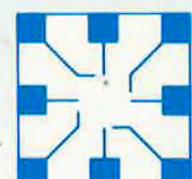Tous les autres périphériques, cartes, circuits imprimés nus sont disponibles sur stock, consultez nous.



HD MicroSystèmes®
42 42 55 09

67 Rue Sartoris 92250 La Garenne Colombes. Télex 614 260

LA QUALITÉ.

Tarif revendeur micros et composants sur demande.
Commandes administratives acceptées.
Prix TTC modifiables sans préavis.
* Apple est une marque déposée par Apple Computer Inc.
IBM est une marque déposée par IBM Corp.

TRAC ELECTRONICS



DC VOLTAGES

Range	Resolution	MX 40	MX 41	MX 43	MX 45	MX 47
		Accuracy ± (R = Reading; C = Counts)				
400 mV	100 µV	0.7% R + 2C	0.5% R + 2C	0.3% R + 2C	0.1% R + 2C	
4 V	1 mV					
40 V	10 mV	0.7% R + 1C	0.5% R + 1C	0.3% R + 1C	0.1% R + 1C	
400 V	100 mV					
1000 V	1 V					

Protection: up to 1100V on all ranges.
Input resistance: 10 MΩ on all ranges, except 4V: 11 MΩ and 400 mV: > 10⁷ MΩ.
MX 47: Temperature measurement: K type probe range up to 400°C; Resolution 0.1°C; Accuracy = 2.5% ± 1°C excluding thermocouple.

AC VOLTAGES

Range	Resolution	Frequency Range	Accuracy ± (R = Reading; C = Count)			
400 mV	100 µV	40-100 Hz	2% R + 4C	1.5% R + 3C	1.5% R + 4C	
4 V	1 mV	40-400 Hz	2% R + 3C	1.5% R + 3C	1% R + 3C	0.75% R + 3C
40 V	10 mV	400 Hz-1 kHz	3% R + 3C	2.5% R + 3C	2% R + 3C	1.7% R + 3C
400 V	100 mV	1.5 kHz				1.5% R + 3C
750 V	1 V	5-20 kHz				3% R + 3C

Protection: Up to 1100Vp on all ranges.
Input Impedance: 10 MΩ on all ranges, except 4 V: 11 MΩ and 400 mV: > 10⁷ MΩ.
100 pF for all models, except MX47: 50pF.
MX 47: RMS measurement AC or AC + DC coupled; Crest factor: 4

DC AND AC CURRENTS

Range	Resolution	DC or AC	Accuracy ± (R = Reading; C = Count)		
400 µA	100 nA	DC	1.5% R + 1C	1% R + 1C	0.7% R + 1C
4 mA	1 µA				except 10 A range: 0.8% R + 1C
40 mA	10 µA	40-400 Hz	2% R + 3C		1.5% R + 3C
400 mA	100 µA				except 10 A range: 1.5% R + 3C
4 A	1 mA	400 Hz-1 kHz			2% R + 3C
10 A	10 mA				except 10 A range: 2.5% R + 3C

Voltage drop: < 500 mV on all ranges, except 400mA: 600 mV and 4 A: 750 mV.
Protection: - 3.15 A/250 V fuse and diodes for 400 µA to 4 A ranges;
- 10 A high breaking capacity fuse (380 V/20 kA) on 10 A range.
MX47: DC coupled RMS measurements (AC + DC)

RESISTANCES

Range	Resolution	Input characteristics	Accuracy ± (R = Reading; C = Count)			
400 Ω	0.1 Ω	< 420 mV; 1 mA				
4 kΩ	1 Ω	< 420 mV; 100 µA				
40 kΩ	10 Ω	< 420 mV; 10 µA	1% R + 2C	0.7% R + 2C	0.5% R + 2C	0.2% R + 2C
400 kΩ	100 Ω	< 420 mV; 1 µA				
4 MΩ	1 kΩ	< 420 mV; 100 nA				
20 MΩ	10 kΩ	< 2.1 V; 100 nA	2% R + 2C	1.5% R + 2C	1% R + 2C	0.8% R + 2C

Protection: 380V AC on all ranges.
Continuity: 400 Ω range; Resolution 0.1 Ω; LCD-display indication and audible tone for 50 Ω approx.; Response time approx. 1ms

- MX40: 6616
- MX41: 7438
- MX43: 8509
- MX: 9853
- MX47: 13626

Toroidal Transformers

15 VA	2 × 6 V	80 VA	2 × 6 V	160 VA	2 × 10 V
prijs:	2 × 10 V	prijs:	2 × 10 V	prijs:	2 × 12 V
695,-	2 × 12 V	875,-	2 × 15 V	995,-	2 × 15 V
	2 × 15 V		2 × 15 V		2 × 18 V
	2 × 18 V		2 × 18 V		2 × 20 V
			2 × 20 V		2 × 22 V
30 VA	2 × 6 V		2 × 22 V		2 × 30 V
prijs:	2 × 10 V		2 × 30 V		2 × 35 V
749,-	2 × 12 V	120 VA	2 × 10 V	225 VA	2 × 12 V
	2 × 15 V	prijs:	2 × 12 V	prijs:	2 × 15 V
	2 × 18 V	925,-	2 × 15 V	1125,-	2 × 18 V
	2 × 30 V		2 × 18 V		2 × 20 V
	2 × 35 V		2 × 20 V		2 × 22 V
50 VA	2 × 6 V		2 × 22 V		2 × 30 V
prijs:	2 × 10 V		2 × 30 V		2 × 35 V
795,-	2 × 12 V		2 × 35 V	300 VA	2 × 12 V
	2 × 15 V			prijs:	2 × 15 V
	2 × 18 V	500 VA	2 × 18 V	1295,-	2 × 18 V
	2 × 20 V	prijs:	2 × 22 V		2 × 20 V
	2 × 22 V	1995,-	2 × 30 V		2 × 22 V
	2 × 30 V		2 × 35 V		2 × 30 V
	2 × 35 V		2 × 50 V		2 × 35 V

Bridge Rectifiers

5A 100V: 65,- 5A 800V: 70,-



Wirewound Totmeters

3W 4,7 Ω → 22K 135,-
25W 4,7 Ω → 22K 545,-



Power Supply

3V, 4V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V 300 Ma
140,- per 10: 125,-

12 V 2,5A
975,- per 3: 825,-



IMPORTER METRIX INSTRUMENTS: TRIAC ELECTRO

TRAC n.v.

TRAC S.A.
BRUXELLES ☎ 513.19.61 ☎ 513.19.62 TELEX 61.694 FAX (02) 512.94.02
HEURES D'OUVERTURE: Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Le samedi de 8h30 à 16h sans interruption

Commande: 500,- minimum, envoi contre remboursement Port jusqu'à 3 kg: 150 Fb.
S.A. TRIAC N.V., 118, Bld Maurice Lemonnier, 1000 Bruxelles

TRIAC COMPUTERS



RS8088 16-BIT TURBO XT IBM COMPATIBLE STANDARD FEATURES:

- * 8088-2 MICROPROCESSOR, 8MHZ (1.7 TIMES SPEED OF IBM PC/XT)
- * OPTIONAL 8087 COPROCESSOR
- * 640K RAM ON BOARD
- * 8 EXPANSION SLOTS
- * 8K ROM FOR BIOS, EXPANDABLE TO 48K
- * TWO 5 1/4" FLOPPY DISK DRIVES 360KB (3 1/2" FDD 1MB IS OPTIONAL)
- * PARALLEL PRINTER PORT
- * RS232 SERIAL PORT
- * GAME PORT + CLOCK
- * MONOCHROME/GRAPHIC BOARD OR COLOR/GRAPHIC CARD
- * 102-KEY AT LOOK-A-LIKE KEYBOARD
- * 135W POWER SUPPLY WITH BUILD-IN DC FAN (150W IS OPTIONAL), AC 110/220V SWITCHABLE
- * OPTIONAL 20MB/30MB HARD DISK DRIVE
- * OPTIONAL 60MB BACK-UP TAPE STREAMER
- * TURBO MODE ALSO CAN BE CONTROLLED BY KEYBOARD
- * DIMENSIONS: H 155MM x W 485MM x D 415MM

PRIJS: 39.995,—



PARALLEL SWITCH SERIAL SWITCH

2 WAY	PRIJS: 995,—	2 WAY	PRIJS: 995,—
4 WAY	PRIJS: 1.395,—	4 WAY	PRIJS: 1.395,—

VIDEO CARDS

CGA	2.295,—
MONO CHR/GR	2.495,—
PRISMA PGA	10.995,—
EGA WONDER	17.895,—
VEGA	15.995,—

HARDCARDS

20MB	19.650,—
30MB	24.395,—

GENDER CHANGERS

DB25 MALE/FEMALE	295,—
DB25 FEMALE/FEMALE	295,—
DB25 MALE/MALE	295,—
RS232 TESTER	595,—
DB25 JUMPER BOX	295,—

DISPLAYS

MD3 TVM COLOR 640 x 320	18.995,—
MD7 TVM COLOR 720 x 348	24.995,—
NEC MULTISYNC 800 x 560	34.995,—
REDSTONE TTL AMBRE/ GREEN	5.195,—

KEYBOARDS

AT/XT 102KEYS EXT	3.995,—
-------------------	---------

EPROM PROGRAMMERS

2716-512	9.950,—
2716-1000	17.995,—
PAL PROGRAMMER	17.995,—



DISKDRIVES

360K 5 1/4	4.599,—
1,2MB 5 1/4	5.495,—
360/720K 3 1/2 IN 5 1/4	6.495,—

VARIOUS CARDS

AD/DA 12 BIT	7.995,—
RS 232	1.995,—
PARALLEL	1.995,—
MULTI-F 384K OK	5.995,—
MULTI I/O + DR	3.495,—

CONVERTERS

SERIAL/PARALLEL	3.995,—
PARALLEL/SERIAL	3.995,—
SERIAL CABLE	395,—
PARALLEL CABLE	295,—
MOUSE GM7	2.995,—
JOYSTICK	995,—

HARDDISK

ST 225 20MB MFM 65MS	15.995,—
ST 238 30MB RLL 65MS	16.395,—
ST 251 40MB MFM 28MS	27.820,—
5126 NEC 20MB MFM 80MS	17.595,—
5127 NEC 30MB RLL 80MS	19.595,—
5146 NEC 40MB MFM 39MS	36.995,—

MAINBOARDS

AT OK	29.300,—
BABY AT OK	20.695,—
AT386 OK	165.500,—
XT 256K 8MHZ	6.995,—
XT 10MHZ OK	8.200,—

FLOPPY DISKS

REDSTONE DSDD(10)	395,—
SENTINEL HD96(10)	1.295,—
3 1/2 SENTINEL(10)	1.295,—
3" MAXELL(PCE)	225,—

HARDDISK COMPLETE SET

WITH CABLES AND CONTROLLER	
30MB SEAGATE	17.350,—
30MB NEC	21.995,—
40MB NEC	38.210,—
60MB NEC	39.995,—

PRINTERS

M1109 BROTHER	11.995,—
M1409	19.995,—
M1509	24.995,—
P2200 NEC	24.995,—

DISKETTE BOX

WITH LOCK!!!!	
5 1/4 100PCS	495,—
3 1/2 40PCS	495,—
3 1/2 80PCS	695,—

6MONTH GARANTIE ON ALL COMPUTER ITEMS!!!!

REDSTONE "Beyond all Qualities"

COMPTOIR DU LANGUEDOC

TRANSISTORS

AC 347	1,00	439	3,00	BU			
125	3,00	348	1,00	440	3,00	108	10,00
126	3,00	349	1,00	675	2,50	126	10,00
127	3,00	346	0,80	676	2,00	208	16,00
128	3,00	547	0,80	677	2,50	326	9,00
180 K	4,00	548	0,80	678	2,00	466	6,00
181 K	4,00	549	0,80	808	8,50		
107 K	3,00	556	0,80	808 X 3	3,50	500	15,00
186 K	3,00	557	0,80	808 X 4	3,50	800	1,50
AF		558	0,80	808 X 5	3,00	800	8,50
125	3,00	559	0,80	808 X 6	3,00	BUX17	15,00
126	3,00	639	1,00	808 X 7	3,00	BUX18	35,00
127	3,00	640	1,00	808 X 8	3,00	TIP	
BC		BD		808 X 9	3,00	31	2,00
107 AB	1,80	135	2,00	808 X 10	3,00	32	1,50
108 AB	1,80	136	2,00	808 X 11	3,00	41	1,50
109 AB	1,80	137	2,50	808 X 12	3,00	21N	2,00
170	1,00	138	2,50	808 X 13	3,00	17N1	2,00
171	1,00	139	3,00	808 X 14	3,00	2218A	1,50
172	1,00	140	3,00	808 X 15	3,00	2219A	2,00
173	1,00	231	4,00	808 X 16	3,00	2222A	1,80
174	1,00	232	4,00	808 X 17	3,00	2646	6,00
176	0,50	233	4,00	808 X 18	3,00	2805A	2,00
179	2,00	234	4,00	808 X 19	3,00	2807A	1,80
237	1,50	235	4,00	808 X 20	3,00	3053	2,50
238	1,00	237	3,00	808 X 21	3,00	3054	1,50
239	1,00	238	3,00	808 X 22	3,00	3055	1,50
307	1,00	239	4,00	808 X 23	3,00	3056	1,50
308	1,00	240	4,00	808 X 24	3,00	3819	3,00
309	1,00	241	2,50	808 X 25	3,00	4416	8,00
310	1,00	242	3,00	808 X 26	3,00		
311	1,00	243	4,00	808 X 27	3,00		
312	0,80	437	3,00	808 X 28	3,00		
313	1,00	438	3,00	808 X 29	3,00		
314	1,00	439	3,00	808 X 30	3,00		

PROMOTION

BC 237	les 30	12,00	BF 247	les 30	12,00
BC 256	les 30	10,00	BF 253	les 30	12,00
BC 257	les 30	10,00	BF 254	les 30	12,00
BC 272	les 30	10,00	BF 493	les 30	12,00
BC 328	les 25	10,00	2N 1311	les 10	14,00
BC 337	les 30	10,00	2N 2222	les 10	12,00
BC 338	les 30	10,00	2N 2222 1093	les 30	10,00
BC 413	les 30	10,00	2N 2905	les 10	15,00
BC 419	les 30	10,00	2N 2907	les 10	12,00
BC 548	les 30	10,00	2N 2907 1022	les 20	16,00
BC 567	les 30	10,00	2N 3055 00 V	les 4	15,00
BC 558	les 30	10,00	2N 4403	les 30	8,00
BF 159	les 20	10,00			
BF 233	les 20	10,00			
TH 124 TEXAS	PNP 300 V 10 A TOP 3	les 2	10,00		
BA 101	élément bistable de commutation	les 10	10,00		
SPRAGUE TO 32	oscillateur à BC 107	les 50	10,00		
BD 823	TO 220 NPN 100 V 1 A	les 10	5,00		
BDY 58	NPN 150 V 1 A TO 3	la pièce	3,00		
BUK 46	TO 3 NPN 800 V 1 A	la pièce	1,00		
10 BD 518	PNP 2 A 60 V TO 126	les 20	10,00		
10 BD 525	NPN 4 A 60 V TO 128	les 20	10,00		
10 MJ 700	NPN 4 A 60 V TO 220	les 20	19,00		
10 MJ 800	NPN 4 A 60 V TO 220	les 20	19,00		
MJE 2925	HAJE 3053	la pièce	8,00		
2N 6488	TO 220 NPN 60 V 1 A	les 10	10,00		
2N 2905	1/4 courts 1 cm. diamètre	les 10	10,00		

DARLINGTON PLANAR TO 92

BSR 51 NPN 80 V 2 A les 10 15,00

POCHETTES DE TRANSISTORS UHF

BF X 89 NPN TO 72 1,1 Giga les 10 15,00
BFR 91 3 Giga la pièce 6,00

DIODES

BYM 38 - BY 227	1,50	1N 4001 à 1N 4007	0,40
BY 127	1,70	1N 4148	0,20
Diode germanium gen 0405	0,80	200 V 3 A	1,50
LDR 023 équivalent	15,00	200 V 6 A	2,00
1N 914 = BAV 10	0,30	100 V 30 A	5,00
Diode métal à visser 100 V 8 A			1,50
Diode 50 V 20 A pour chargeur			2,00
Diodes 100 V 50 A max.			2,50

DIODES EN POCHETTES

BB 121 ITT	les 50	10,00
3 A 400 V	les 10	5,00
2 A 100 V	les 10	4,00
1N 4001 ou équivalent	les 25	6,00

DIODES ZENER 1,3 W

2,7 à 3,9 V	2,00	75 à 150 V	2,00
4,7 à 68 V	1,00		

PROMOTION

Pochettes de 30 diodes Zener tension de 2,4 à 75 V 15 valeurs
La pochette de 30 12,00 Les 2 pochettes 20,00

LEDS ET AFFICHEURS

Rouge 3 ou 5 mm	0,60	Rouge 5 mm plate	1,50
Verte 3 ou 5 mm	0,70	Verte 5 mm plate	1,50
Jaune 3 ou 5 mm	0,70	Jaune 5 mm plate	1,50
Rouge 3 ou 5 mm		en pochette de 10	5,00
Verte 3 ou 5 mm		en pochette de 10	5,00
Jaune 3 ou 5 mm		en pochette de 10	6,00
Pochettes spéciales de diodes leds panachées en couleur, en forme en diamètre les 30 15,00			
Super pochette Led, rouge, 3 mm les 30 15,00			
Diode émettrice infrarouge OF 132 les 20 2,00			
Diode réceptrice infrarouge BPW 60 les 10 1,00			

Afficheurs 7,62 mm Afficheurs 12,7 mm

TIL 312 AC	11,00	TIL 701 AC	10,00
TIL 313 CC	11,00	TIL 702 CC	10,00

PROMOTION

Maxwell Packard 5801 CC 7,62 mm la pièce 8,00
Siemens MD 11339 CC 12,7 mm la pièce 7,00
Maxwell Packard CC 20 mm la pièce 8,00
Double AC 12,7 mm la pièce 10,00

PONTS DE DIODES

1 A 200 V (carré)	2,00	5 A 200 V	8,00
1,5 A 200 V (en ligne)	2,00	25 A 200 V	15,00
3 A 200 V (en ligne)	6,00		

Ponts en pochettes

D, I, A 100 V les 20 15,00 1 A 100 V les 10 12,00

THYRISTORS

TO 92 BRY 54	les 10	10,00
TO 320 3 A 400 V	les 10	10,00
Base plastique I & II 400 V (non marquée)	les 20	10,00

TRIACS

8 A 400 V isolés	4,00	par 10	35,00
8 A 400 V non isolés	2,50	par 10	20,00

DIAC

DA 3 32 V la pièce 1,50 par 5 6,00

T.T.L.S.

74 LS							
00	1,50	73	3,00	156	4,50	253	4,50
01	2,00	74	3,00	157	4,50	257	4,50
02	2,00	75	4,00	160	5,00	258	4,50
03	2,00	76	3,00	161	5,00	260	4,00
04	2,20	77	8,00	162	5,00	266	4,00
05	2,50	78	4,50	163	5,00	273	7,00
06	3,00	83	7,00	164	5,00	279	4,50
07	5,00	85	4,00	165	6,50	280	9,00
08	3,00	86	3,00	166	6,50	283	5,00
09	3,00	89	4,50	168	6,50	290	5,00
10	2,50	91	5,00	169	6,50	293	5,00
11	3,00	92	4,50	170	6,50	295	7,00
12	3,00	93	4,50	173	7,00	298	9,00
13	5,00	95	6,00	174	5,00	299	14,00
14	4,00	107	6,00	175	5,00	322	18,00
15	2,00	109	3,00	181	15,00	337	18,00
16	3,50	112	3,00	182	15,00	348	13,00
17	3,50	113	3,00	183	15,00	352	7,00
20	2,50	114	3,00	190	6,00	353	7,00
21	2,50	121	6,00	191	6,00	355	4,00
22	2,50	122	5,00	192	6,00	358	4,50
25	3,00	123	5,00	193	6,00	367	4,50
26	2,50	125	5,00	194	6,00	368	4,50
27	2,50	126	5,00	195	6,00	373	7,00
28	3,00	132	4,00	196	6,00	374	7,00
30	3,00	133	4,00	197	6,00	375	7,00
32	3,00	136	5,00	221	6,00	377	8,00
37	3,00	137	8,00	240	7,00	379	9,00
38	3,00	138	4,50	241	7,00	386	5,00
40	3,50	139	4,50	242	7,00	390	6,00
42	4,00	141	8,00	243	7,00	393	6,00
47	7,00	145	8,00	244	7,00	395	7,00
48	8,00	147	9,00	245	8,00	398	14,00
49	8,00	148	7,00	247	6,00	399	9,00
51	2,50	151	4,50	248	8,00	409	10,00
54	2,50	153	4,50	249	8,00	540	8,00
55	2,50	155	4,50	251	9,00		

C. Mos

4000	2,00	4023	2,50	4053	4,00	4054	7,00
4001	1,50	4024	6,00	4060	4,00	4501	3,00
4002	2,00	4027	3,00	4066	3,50	4503	3,00
4003	2,00	4028	5,50	4068	2,50	4508	14,00
4008	6,00	4029	4,00	4069	2,00	4511	6,50
4011	1,50	4035	4,00	4070	2,50	4512	5,50
4012	2,00	4040	6,00	4071	2,00	4518	5,50
4013	3,00	4042	5,00	4072	2,50	4520	6,00
4015	5,50	4043	6,00	4073	3,50	4528	6,50
4016	3,50	4044	5,50	4075	2,50	4538	7,00
4017	5,00	4046	6,00	4077	2,50	4539	6,00
4018	6,00	4048	3,00	4078	2,00	4584	4,50
4019	4,00	4050	5,00	4079	2,00	4585	6,50
4021	8,00	4051	6,00	4082	2,50		
4022	5,50	4052	6,00	4093	3,50		

Photocoupleur

TIL 111 6,00 TIL 112 2,00
CNX 35 ou 4N 35 les 30 3,00

HC

74 HC							
00	2,50	32	2,50	153	4,00	374	6,00
02	2,50	73	3,50	157	4,00	4017	5,00
04	2,50	74	3,50	161	4,50	4048	5,00
08	2,50	85	5,00	163	4,50	4050	5,00
10	2,50	86	3,00	175	4,00	4060	5,00
14	2,50	132	4,00	240	6,00	4511	8,00
20	2,50	139	4,00	244	6,00	4538	8,00
30	2,50	139	4,00	245	6,50		

FICHES ET PRISES

Normes DIN			
Socle HP	1,00	Mâle 6 contacts	3,00
Socle 2 contacts	1,50	Mâle 7 contacts	3,00
Socle 4 contacts	1,60	Mâle 8 contacts	3,60
Socle 5 contacts	1,60	Femelle HP	1,70
Socle 6 contacts	1,70	Femelle 3 contacts	2,30
Socle 7 contacts	1,80	Femelle 4 contacts	2,40
Socle 8 contacts	2,20	Femelle 5 contacts	2,50
Mâle HP	1,70	Femelle 6 contacts	3,00
Mâle 3 contacts	2,20	Femelle 7 contacts	3,30
Mâle 4 contacts	2,30	Femelle 8 contacts	3,50
Mâle 5 contacts	2,40	Mâle AM ou FM	2,50
Normes US			
Socle Jack 2,5 mm	1,50	Jack 6,35 mm mono métal	6,00
Socle Jack 3,2 mm	1,50	Jack 6,35 mm stéréo	3,00
Socle Jack 3,2 mm stéréo	2,80	Jack 6,35 mm stér. métal	8,00
Socle Jack 6,35 mm mono	2,30	Femelle prof. 2,5 mm	1,50
Socle Jack 6,35 mm stéréo	2,80	Femelle prof. 3,2 mm	1,50
Jack mâle 2,5 mm	1,50	Fem. prof. 6,35 mm mono	2,50
Jack mâle 3,2 mm	1,50	Fem. prof. 6,35 stér.	3,00
Jack mâle 3,2 mm stéréo	3,00	Mâle CINCH R ou N	1,60
Jack mâle 6,35 mm	2,50	Fem. CINCH R ou N	1,60

FICHES ALIMENTATION

Fiche secteur mâle	3,00	Socle séc. mâle 2 sur 4 mm	1,50
Fiche sect. femelle	3,00	Socle séc. normes Europe	3,00
2 contacts 4 mm	10,00	Femelle cordon	15,00
Socle mâle 7 sur 15, 2 sur 15	2,80	Doigt. séc. 2 mm col.	1,50
Socle mâle 4 sur 10 mm	3,00	Pouss. touche R ou N	5,00
Serrage vis 6 contacts	2,00	Grp fil rouge ou noir	15,00
Socle Jack 2,5 mm	1,50	Socle fil rouge ou noir	15,00
1 socle et 1 contact	1,00	Prise croc à vis	1,50
1 socle et 1 contact	1,00	Prise croc isolé	1,50
1 socle et 1 contact	1,00	Prise croc isolé	1,50
1 socle et 1 contact	1,00	Prise croc isolé	1,50
1 socle et 1 contact	1,00	Prise croc isolé	1,50

CIRCUITS IMPRIMÉS & PRODUITS

Bévalite 15/10 face 35 microns	la plaque	6,00
Plaque papier époxy 16/10 microns	la plaque	10,00
1 face 70 x 150	les 10	10,00
Plaque verre époxy 16/10, 35 microns, qualité FR4	la plaque	20,00
2 faces 200 x 300	la plaque	17,00
1 face 200 x 300	la plaque	17,00
Boîtes plastiques en carte de 112 Ø 1,91 mm, 2,36 mm, 2,54 mm, 3,18 mm, 3,96 mm	la carte	15,00
Rubans en rouleau de 16 mètres	la bobine	15,00
largeurs disponibles 0,79 - 1,27 - 1,57 mm	le rouleau	25,00
2,03 mm, 2,54 mm	le rouleau	25,00
Feutres pour tracer les circuits (noir)	la plaque	3,00
Modèles pro avec résist et valve	la plaque	25,00
Hévéateur en poudre pour 1 litre	le bidon 1/4 l	32,00
Étamage à froid	la bombe	13,00
Vernis pour protéger les circuits	la bombe	24,00
Compatible positif	la bombe	13,00
Résine photosensible positive 150	la bombe	12,00
Composé abrasif pour nettoyer le circuit	le sachet	6,50
Perchlorure en poudre pour 1 litre	le sachet	12,00
Détachant de perchlorure	le sachet	6,50
Plaques pré-sensibilisées positives	la plaque	25,00
2 modèles pastilles ou bande	la plaque	25,00

MESURE

EXCEPTIONNEL		
Contrôleur 2000 V, tension, 4 gammes	la pièce	100,00
Ohmmètre 1 gamme, 1 continu 0,1 A, 1 dynamique	la pièce	100,00
APPAREILS DE TABLEAU SERIE DYNAMIC - classe 2.5		
Fixation par clips - Dimensions 45 x 45	la pièce	48,00
Voltmètre 15, 30, 60 V - Ampérèmetre 1, 3, 6 A	la pièce	48,00
Vu-mètre en promo		
Superbe vu-mètre sensibilité 200 uA, grande lisibilité	la pièce	10,00
Petit modèle	la pièce	6,00

RELAIS

6 V picots 2 RT	la pièce	10,00
6 V 2 contacts travail	la pièce	3,00
12 V 2 RT miniature plat	la pièce	8,00
12 V 6 RT à souder	la pièce	5,00
12 V submini. 2RT cont. 1,5 A, picots 20 x 10 mm, H 11 mm	la pièce	12,00
montable sur support circuit intégré 16 pattes	la pièce	8,00
12 V contact 5 A, 1 RT	la pièce	8,00
12 V contact 5 A, 2 RT	la pièce	12,00
12 V, 24 V, 48 V, 4 RT	la pièce	12,00
Relais 24 V, contact 10 A	la pièce	7,00
1 RT	la pièce	10,00
24 V, 2 RT + support	la pièce	15,00
230 V industriel 10 A, 3 RT	la pièce	15,00

RESISTANCES

1.4 W 5 % 10 à 10 Ω	0,20	Bobinées	2,50
10 Ω à 22 MΩ	0,10	3 W 0,1 Ω à 3,3 KΩ	4,00
1,2 W 5 % 10 à 10 Ω	0,25	5 W 1 Ω à 4,7 KΩ	5,00
10 Ω à 10 MΩ	0,15	10 W 1 Ω à 10 KΩ	5,00
1 W 10 Ω à 10 MΩ	0,40		
2 W 10 Ω à 10 MΩ	0,70		
PROMOTION			
Résistance 1/4, 5/8 % de 1 Ω à 1 MΩ 150 valeurs	la poche de 25 pièces	18,00	
la poche de 25 pièces	18,00		
1/2 W, valeur de 4,7 Ω à 4,7 MΩ 150 valeurs	la poche de 25 pièces	18,00	
la poche de 25 pièces	18,00		
1 W et 2 W, valeur 4,7 Ω à 1 MΩ (40 valeurs)	la poche de 100 panachées	10,00	
la poche de 100 panachées	10,00		
1 W, 1/2 W, 1 W, 2 W (100 valeurs)	la poche de 40 pièces	25,00	
la poche de 40 pièces	25,00		
2 W & 3 W vitrées et cimentées, valeur de 2,2 Ω à 10 KΩ (25 valeurs)	la poche de 50	20,00	
la poche de 50	20,00		
Mécanisme de résistance valeur 100 Ω à 47 KΩ	les 40	10,00	

RESISTANCES AJUSTABLES EN PROMO

Miniature casé 2,54 mm, 10 Ω à 1 MΩ	la poche de 40	12,00
Petit à grand modèle de 10 Ω à 22 MΩ	la poche de 65	15,00

POTENTIOMETRES

Ajustables par 254 mm pour circ. imprimés verticaux & horiz.	1,00
Valeur de 100 Ω à 2,2 MΩ	4,20
Type simple rotatif axe 6 mm	5,00
Modèle linéaire de 100 Ω à 1 MΩ	4,20
Modèle log. de 4,7 KΩ à 1 MΩ	5,00
Type à glissière pour CI déplacement du curseur 60 mm	8,00
Mono log. de 4,7 KΩ à 1 MΩ	9,00
Mono log. de 4,7 KΩ à 1 MΩ	9,00
Stereo linéaire de 4,7 KΩ à 1 MΩ	10,50
Stereo log. de 4,7 KΩ à 1 MΩ	12,50
Potentiomètre multioctaves, réglage par tournevis	15,00
Type carré, valeur de 100 Ω à 100 KΩ	7,00
Type rectangulaire, de 100 Ω à 1 MΩ	7,00

POTENTIOMETRES EN POCHETTES

Bobines de 22 Ω à 3,3 KΩ	la poche de 20 panachées	10,00
20 ours 2,2 KΩ	la poche de 10	10,00
Rotatifs avec et sans interrupteur de 220 Ω à 2,2 MΩ	la poche de 35, 15 val.	12,00
la poche de 35, 15 val.	12,00	20,00
Rectilignes de 220 Ω à 1 MΩ	la poche de 30, 10 valeurs	15,00
Pochette de potentiomètres valeur 100 Ω à 100 KΩ	les 10	10,00
6 de 10 ours/4 de 1 our prot.	les 10	10,00

VISSERIE - CONNECTEURS

100 vis 2 x 6 mm + 100 écrous 2 mm	la sachet	12,00
Vis 3 x 8	le cent	4,00
Vis 3 x 8	le cent	8,00
Vis 3 x 10	le cent	10,00
Écrous 3 mm	le cent	8,00
Vis 4 x 10	le cent	9,00
Écrous 4 mm	le cent	10,00
Picot pour CI	les 200	10,00
Raccord pour picot	les 50	5,00

ANTENNES TELESCOPIQUES

Modele droit 1 m	8,00
Modele orientable 1 m	12,00
Modele orientable double avec socle	18,00

TRANSFORMATEURS

SUPER PROMO			
Circuit 40 x 48	20,00	Circuit 50 x 60	35,00
6 V, 1 A	20,00	8 V, 2 A	35,00
15 V, 3 A	20,00	12 V, 1,5 A	35,00
24 V, 0,5 A	20,00	18 V, 1 A	35,00
24 V, 1,2 A (1,2 kg)	30,00	30 V, 2 A (1,5 kg)	30,00
24 V, 0,5 A (1,5 kg)	30,00		
Mini picots 10 V, 5 A	10,00	Vin étalé 24 V, 3,1 A	5,00

TORIQUE

22 V 50 VA - 12 V 10 VA (2 kg)	60,00
115 V 50 MD - 19 V 0,5 A (2 kg)	35,00

TRANSFOS POUR MODULATEURS

Mini picots rapport 1/5	5,00
Submini rapport 1/6	4,00

MODULES

Ampli monté avec un TBA 800, puissance 4 W sous 12 V	15,00
Livré avec schéma sans potentiomètre	
Pocket FM-GO, neuf en état, livr. complet avec schéma et HP mais sans cuff. Din. 95 x 65 x 35	55,00
Tête HF FM rel. PL 570, qualité PRO, livrée, réglée avec notice de branchement	25,00
- POUR RECUPERATION DES COMPOSANTS -	
Module n° 1 : claviers 6 touches rondes, doni 5 lumineuses par led 5 mm (3 rouges & 2 vertes) 3 points 1 A, 1 relais 48 V résistance + chimique	9,00
Module n° 2 : 1 boîtier noir 60 x 30, pattes de fixation, 2 relais 12 V, contact 5 A, matériel neuf	9,00
Module n° 3 : circuit imprimé 100 x 120 avec des chimiques + des myres + diodes et transistors + circuits intégrés + résist. + 3 micro-captures + transfos + transistors + commutateurs. En tout, une centaine de composants neuvs	8,00
Module n° 4 : sonde thermique avec boîtier 100 x 45 x 45 cond. de cuivre. Dans boîtier 1 - 741 relais 12 V 10 A, 1 pot. AI avec diode et transistor	10,00
Module n° 5 : circuit 90 x 110 mm, 4 MC 4011, 1 quartz, 3,5735 Mc, 7 transistors TO 92, 2 trans. TO 126 + diodes + résistances + condensateur ceramique	4,00

HAUT-PARLEURS

Haut-parleur, emballage individuel.	
2 cm 8 ohms	5,00
5 cm 50 ohms	6,00
5 cm 50 ohms	5,00
7 cm 50 ohms-Audax	7,00
Buzzer 12 V	10,00
Mini-alésiné	5,00
Écouteur d'oreille jack 2,5 mm	1,50
Pastille micro 45 mm	1,50

INFORMATIQUE

1 000 Hz	50,00	EP 8064 P	70,00
1 008	53,00	RO3 2513	100,00
1 6432 2 000	35,00	AY3 1015 - COMBI17P	48,50
32 768 Kcs, 3 276B 3 579			
4 000, 4 433, 4 915, 5 000		8726	6,00
6 144 6 400, 10 000 12 000		Quat 16 Megs	4,00
18 000, 18 432	19,00	MC 6853	34,00
Effaceur d'Eprom complet		P 8255	5,00
Coffret effaceur	80,00	MM 2114	70,00
En kit	179,00	MM 4116 N	8,00
Mémoire 2716	40,00	AYS 3600 PRO	60,00
Mémoire 2732	65,00	MC 8027 P	34,00
Disquettes 5		MC 8821 P	22,00
SFD DD	50,00	MC 8809 P	30,00
DFD DD	10,00	MC 68A 09P	40,00
Sup. Force Nulla		MM-3 6116	25,00
24 broches	60,00	HM-3 2064	60,00
28 broches	65,00	4164 30	9,00
40 broches	72,00	MC 1428	6,00
		MC 1469	6,00
Divers			
CA 3161	la paire	85,00	80,00
CA 3162		65,00	140,00

CONNECTEURS SERIE HE 10 (genre BERG)

Femelle		Mâle coude 90°	
FAS 10	8,00	FAP 10	8,00
FAS 16	11,00	FAP 16	11,00
FAS 20	13,00	FAP 20	13,00
FAS 26	14,00	FAP 26	14,00
FAS 34	18,00	FAP 34	18,00
FAS 40	20,50	FAP 40	20,50
FAS 50	25,00	FAP 50	25,00

CONDENSATEURS

CERAMIQUES	
Types disques ou plaquettes	
de 1 pF à 10 nF	0,30
22 nF ou 47 nF	0,45
0,22 MF ou 0,47 MF	0,70
CERAMIQUES EN POCHETTES	
Axiaux, plaquettes associées (50 valeurs) de 4,7 pF à 10 nF	25,00
La poche de 200	15,00
La poche de 100	15,00
MICAS EN PROMOTION	
De 10 pF à 4 000 pF (14 valeurs)	12,00
La poche de 50	12,00
MOULES MYLARS	
Sorties radiales	
1 NF	0,45
2,2 NF	0,45
3,3 NF	0,45
4,7 NF	0,45
10 NF	0,45
22 NF	0,45
47 NF	0,50
0,1 MF	0,50
0,22 MF	0,50
0,33 MF	0,50
0,47 MF	0,50
0,68 MF	0,50
1 MF	0,50
2,2 MF	0,50
4,7 MF	0,50

SERIE 1000 V SERVICE AXIAUX

4,7 NF	1,00	0,1 MF	2,50
10 NF	2,00	0,22 MF	3,50
22 NF	2,50	0,47 MF	4,00
MYLAR EN PROMOTION			
NF	V	MF	V
1 200	les 50	0,15	250 les 30
4 700	les 50	0,22	250 les 30
10 100	les 35	0,33	400 les 10
22 400	les 35	0,47	160 les 20
47 100	les 30	0,68	160 les 20
58 100	les 50	1	160 les 10
		2,2	250 les 10

MYLAR EN PROMOTION

De 1 NF à 1 MF, 160 V, 250 V (25 valeurs)	15,00
Poche 100 condens.</	

Génération VPC

Présente



DM10: MODELE DE POCHE, 3 1/2 Digits

17 calibres commutation manuelle
VCC : 200 mV à 1000 V 0.8% rés : 100 μ V
VCA : 200 V à 500 V 1.2% rés : 100 mV
ACC : 200 μ A à 200 mA 1.2% rés : 100 nA
OHM : 200 à 2 M 1.2%
 TEST DIODES
 dim : 121 x 70 x 24 mm / 198 gr

DM 10 349,70 F



DM 15 B: MODELE DE POCHE 3 1/2 Digits

27 calibres commutation manuelle
VCC : 200 mV à 1000 V 0.8% rés : 100 μ V
VCA : 200 mV à 750 V 1.2% rés : 100 μ V
ACC : 200 μ A à 2 A 1.2% rés : 100 nA
ACA : 200 μ A à 2 A 1.5% rés : 100 nA
OHM : 200 à 20 M 1.2%

TEST DIODES - TEST CONTINUITÉ SONORE
 dim : 121 x 70 x 24 mm / 198 gr
 DM 15 B 447,00 F



DM20 L: MODELE DE POCHE, 3 1/2 Digits

30 calibres commutation manuelle
VCC : 200 mV à 1000 V 0.8% rés : 100 μ V
VCA : 200 mV à 750 V 1.2% rés : 100 μ V
ACC : 200 μ A à 2 A 1.2% rés : 100 nA
ACA : 200 μ A à 2 A 1.5% rés : 100 nA
OHM : 200 à 2000 M 1.2%

TEST DIODES - TEST CONTINUITÉ SONORE - TEST HFE TRANSISTORS - TEST LOGIQUE
 dim : 121 x 70 x 24 mm / 198 gr
 DM 20 L 497,00 F



DM 23: 3 1/2 Digits

23 calibres commutation manuelle
VCC : 200 mV à 1000 V 0.8% rés : 100 μ V
VCA : 200 mV à 750 V 1.2% rés : 100 μ V
ACC : 200 μ A à 10 A 1.25% rés : 100 nA
ACA : 200 μ A à 10 A 1.8% rés : 100 nA
OHM : 200 à 2000 M 1.2%

TEST DIODES - TEST CONTINUITÉ SONORE - TEST HFE
 dim : 160 x 76 x 36 mm / 311 gr

DM 23 587,00 F

OFFRE SPECIAL

Beckman Industrial



NOUVEAU

9020 E OSCILLOSCOPE 2 x 20 MHz

Double trace. Ligne à retard. Testeur de composant. Seuil de déclenchement variable.
 Chercheur de trace.
 Fourni avec sonde X1 & X10
 Tps de montée 17.5 ns
 3% (10° C à 35° C)

9020 E 3795,00 F



9 calibres
 200 pF à 90 nF
 dim : 110 x 60 x 20 mm
 CM 20A

l'Electronique et la Péri-Informatique par Correspondance

GENERATION V.P.C. 3, allée Gabriel, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
 Tél. 20.89.09.63 - Télex 131 249 F



DM 25 L : 3 1/2 Digits

29 calibres commutation manuelle
VCC : 200 mV à 1000 V 0.8% rés : 100 uV
VCA : 200 mV à 750 V 1.2% rés : 100 uV
ACC : 200 uA à 10 A 1.25% rés : 100 nA
ACA : 200 uA à 10 A 1.8% rés : 100 nA
OHM : 200 à 2000 M 1.2%
CAP : 2000 pF à 20 uF 3%
 TEST DIODES - TEST CONTINUITE SONORE
 TEST HFE TRANSISTORS - TEST LOGIQUE
 dim : 160 x 76 x 36 mm / 314 gr
 DM 25 L **489,00 F**
 (fourni avec housse valeur 50.00 F)



DM 800 : 4 1/2 Digits

30 calibres commutation manuelle
VCC : 200 mV à 1000 V 0.05%
VCA : 200 mV à 750 V 0.75%
ACC : 200 uA à 10 A 0.3%
ACA : 200 uA à 10 A 1.2%
OHM : 200 à 20 M 0.1%
FREQ : 20 kHz à 200 kHz 0.5%
 TEST DIODES - TEST CONTINUITE SONORE
 dim : 174 x 90 x 36 mm / 380 gr
 DM 800 **1.356,80 F**




DM 77 : MODELE DE POCHE

18 calibres commutation automatique
VCC : 200 mV à 1000 V 0.5% rés : 100 uV
VAC : 2 V à 600 V 1% rés : 1 mV
ACC : 200 mA et 10 A 1.5% rés : 100 uA
AAC : 200 mA et 10 A 2% rés : 100 uA
OHM : 2 K à 2 M 0.8% rés : 1Ω
 TEST CONTINUITE SONORE
 DM 77 **617,90 F**

DM 850 : 4 1/2 Digits

Mêmes caractéristiques que le DM 800
 mais mesure en VALEUR EFFICACE VRAIE
 DM 850 **1.658,00 F**

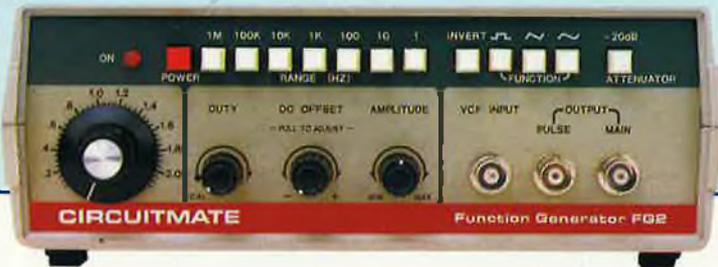

FG 2 : GENERATEUR DE FONCTIONS

Signaux Sinus, Carré, Triangle, Pulses
 0.2 Hz à 2 Mhz en 7 gammes
 0.5% de précision
 Entrée VCF (modulation de fréquence)
 Distorsion Int. à 30 db
 dim : 235 x 85 x 280 mm / 1.5 kg
 FG 2



UC 10 : FREQUENCIMETRE, COMPTEUR 8 Digits

5 Hz à 100 MHz. 2 canaux d'entrée
 Mesure rapports de fréquences
 4 temps de porte
 Sensibilité d'entrée 20 mV
 Stabilité 20 ppm (0 à 50° C)
 dim : 235 x 85 x 284 mm / 2.5 kg
 UC 10

3070,50 F

DM 78 : MODELE DE POCHE TYPE CALCULATRICE 3 1/2 Digits

15 calibres commutation automatique
VDC : 200 mV à 500 V 1.3% rés : 1 mV
VAC : 2 V à 500 V 2.3% rés : 1 mV
OHM : 200 à 20 M 2%
 TEST CONTINUITE SONORE
 dim : 108 x 54 x 11 mm
 DM 78

799,00 F

285,00 F



CONDITIONS DE VENTE

PAIEMENT A LA COMMANDE : Par chèque, mandat ou virement. Ajouter 25,00 F pour frais de port et emballage (Franco de port à partir de 500,00 F TTC facturés).
CONTRE-REMBOURSEMENT : Frais de contre-remboursement en sus quel que soit le montant de la commande (Franco de port à partir de 500,00 F TTC facturés).
COLIS HORS NORMES PTT : Expédition en port dû par messageries.

LA NOTORIETE DE FLUKE NE SE MESURE PLUS...

MAIS MESUREZ LA DIFFERENCE

Fluke 73

- Affichage analogique/numérique.
- Volts, ohms, 10 A, essai de diode.
- Sélection automatique de gamme.
- Précision nominale des tensions continue : 0,7%.
- Durée de vie de la pile : plus de 2 000 heures.
- Garantie 3 ans.

799^FTTC

Fluke 75

- Affichage analogique/numérique.
- Volts, ohms, 10 A, mA, essai de diode.
- Continuité indiquée par signal sonore.
- Sélection automatique de gamme.
- Précision nominale des tensions continue : 0,5%.
- Durée de vie de la pile : plus de 2 000 heures.
- Garantie 3 ans.

1078^FTTC

Fluke 77

- 3 200 points de mesure.
- Changement de gamme automatique.
- Affichage analogique (bargraph).
- Gamme 10 A.
- Mode maintien de la mesure «Touch Hold».
- Mode veille mettant en sommeil l'appareil après une heure de non-utilisation.
- Une bonnette pour mesure de continuité.
- 3 ans de garantie.

1429^FTTC



EN PROMOTION

SÉRIE MM de chez



MM 970

- Affichage digital 2 000 points, 3 1/2 digits.
- Commutation automatique des calibres.
- Mise en mémoire des valeurs mesurées.
- Indication des polarités.
- Test diode.
- Test batterie.
- Test sonore par buzzer.
- Mesure de gain des transistors (PNP/NPN).
- 3 indicateurs digitaux de dépassements.
- Courant CC/CA 10 A.
- VCC de 200 mV à 1 000 V (5 échelles).
- VCA de 2 V à 750 V (4 échelles).
- Résistances de 200 FT55 U à 20 MΩ (6 échelles).
- Dimensions 150 x 75 x 34 mm.
- Poids 230 g.
- Garantie 1 an.

353^FTTC



MM 350

- Affichage digital 2 000 points 3 1/2 digits.
- Indications des polarités.
- Test batterie.
- 5 indicateurs digitaux de dépassement.
- Courant CC/CA 10 A.
- VCC de 2 V à 1 000 V (4 échelles).
- VCA de 200 à 750 V (2 échelles).
- Résistances de 2 kΩ à 2 MΩ (4 échelles).
- Dimensions 150 x 74 x 35 mm.
- Poids 240 g.
- Garantie 1 an.

249^FTTC

**MULTIMETRES
VENTE PAR CORRESPONDANCE :
Forfait de port : 30 F par envoi.**


*ACER composants

42, rue de Chabrol,
75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31
Telex 643 608



REUILLY composants

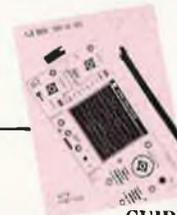79, boulevard Diderot,
75012 PARIS. ☎ 43.72.70.17
Telex 643 608



**VIENT DE
PARAITRE :
GUIDE DE MESURE**

Tous sur les appareils de mesure. 20 F
(remboursé dès la 1^{re} commande de 250 F).

VISEZ PLUS HAUT PAYEZ MOINS CHER.



Pour TEKTRONIX dominer sa technologie c'est être capable, à la fois, d'améliorer ses performances et de baisser ses prix.

• Oscilloscope Tek 2225

Bande passante de 50 MHz ; sensibilité de 500 μ V pour la mesure des signaux faibles ; balayage alterné pour une analyse détaillée ; système de déclenchement complet et automatique ; plus la simplicité d'utilisation et la fiabilité Tektronix, le tout pour 7 500 Francs.*

• Oscilloscope numérique Tek 2225 ST

Le 2225 + la mémoire numérique : 14 500 Francs.*

• Analyseur logique Tek 1205

24 voies d'analyse jusqu'à 100 MHz (2 voies) : 22 150 Francs.*

* (prix hors taxes au 01.08.87 comprenant 2 sondes et 3 ans de garantie pour les oscilloscopes, 1 an de garantie pour l'analyseur logique).

Pour tous renseignements ou recevoir une documentation, écrivez-nous :

Teck 2225 :

7500^{F/HT}
8895^{F TTC}

A CREDIT :
comptant 895'
+ 18 mensualités
de 585,50'

DISTRIBUÉ PAR :

ACER

ACER COMPOSANTS

42, rue de Chabrol 75010 PARIS
Tél. : (1) 47.70.28.31

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
du lundi au samedi

REUILLY COMPOSANTS

79, bd Diderot 75012 PARIS
Tél. : (1) 43.72.70.17

De 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h du
lundi au samedi. Fermé lundi matin

Beckman Industrial™

La Bonne Mesure



DM10
DM15B
DM20L



DM23



DM25L



DM800
DM850

La nouvelle gamme de multimètres économiques

- **DM10** : 17 gammes protégées par fusibles. Impédance d'entrée A MΩ. Précision 0,8 % VCC. **Prix TTC : 349 F.**
- **DM15B** : 27 gammes. Bip sonore. Protection 2A DC/AC. Impédance 10 MΩ. 1000 VDC/750VAC. **Prix TTC : 447 F.**
- **DM20L** : identique au DM15B avec 30 gammes. Mesure du gain des transistors. Test logique. Calibre 2A. Lecture directe 200 MΩ et 2000 MΩ. **Prix TTC : 497 F.**
- **DM23** : 23 gammes. Calibre 10A AC/DC. Bip sonore. Mesure du gain des transistors. **Prix TTC : 587 F.**
- **DM25L** : identique au DM23 avec 29 gammes. Mesure de capacités en 5 gammes. Test logique. Lecture directe sur calibre 2000 MΩ. **Prix TTC : 689 F.**
- **DM800** : 28 gammes. 4 digits-1/2. Fréquence-mètre. Bip sonore. Fonction mémoire. **Prix TTC : 1356 F.**
- **DM850** : identique au DM800. Le DM850 mesure la valeur efficace vraie. **Prix TTC : 1650 F.**



Oscilloscopes

9020 : 20 MHz

- Double trace
- Ligne à retard

PROMOTION

3750 F/TTC



Générateur de Fonctions FG2

- Signaux sinus, carrés, triangle, pulses
- de 0,2Hz à 2MHz en 7 gammes
- 0,5% de précision
- Distorsion inférieure à 30dB
- Entrée VCF (modulation de fréquence)

Prix TTC : 1.978 F.



Compteur UC10

- 5Hz à 100MHz
- 2 canaux d'entrée
- Mesure de fréquences & rapports de fréquences
- 4 temps de porte
- Affichage LED à 8 digits

Prix TTC : 3.070 F.



Capacimètre CM20A

- 8 gammes de mesure
- de 200pF à 20000µF
- Résolution de 1pF
- Précision 0,5%

Prix TTC : 799 F.

CIRCUITMATE™ de Beckman Industrial™

DISTRIBUÉ PAR :

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements.



***ACER composants**
42, rue de Chabrol,
75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31
Telex 643 608



REUILLY composants
79, boulevard Diderot,
75012 PARIS. ☎ 43.72.70.17
Telex 643 608



ABONNEMENT: l'année comporte 11 parutions dont un numéro double en juillet/août. La réception du règlement avant le 10, vous permettra d'être servi le mois suivant.
En cas de réabonnement, joignez votre étiquette d'envoi s.v.p.

France 180 FF	Etranger 250 FF	Suisse* 79 FS	Par Avion 350 FF
------------------	--------------------	------------------	---------------------

*pour la Suisse adressez-vous à: Urs-Meyer, CH-2052 Fontainemelon.

COPIE SERVICE: Seulement pour les numéros épuisés. Compter 18 FF par article, frais d'envoi (en surface) inclus.
nom. des articles n°s/mois/année Total FF

Listing logiciel carte graphique 30,00

ANCIENS NUMÉROS: CERCLER les numéros désirés.

année	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1981	43	44	46	47	48	49	50	51	52	53
1982	55	56	58	59	60	61	62	63	64	65
1983	67	69	70	72	73	74	75	76	77	78
1984	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
1985	89	90	91	92	93	94	95	96	99	100
1986	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
1987	111	112	113	114						
1988										

Les envois d'anciens numéros sont groupés une fois par mois (en début de mois).
Années 1978, 1979 et 1980: les articles des numéros supprimés sont disponibles en Copie Service.
Les numéros barrés des années suivantes sont épuisés: consulter Copie Service ci-dessus.

Passez aussi votre commande par MINITEL!
Faites 36.15 ELEKTOR
Mot-clé: ABO

■ prix par exemplaire: 30 F (40 F*) le premier ou seul n° commandé et 18 F (36 F*) les n°s suivants.
(port et emballage inclus) (*): les numéros doubles (juillet/août)

■ Si vous souhaitez plus d'un exemplaire par numéro indiquez-le ici:

■ nombre total de revues = FF

INFOCARTES + FICHER x 45 FF = FF

CASSETTE DE RANGEMENT

Format pour vos magazines à/c du n° 91 x 43 FF = FF

Forfait emballage/Port (surface) = FF

total = 25,00

IL EST PARU
ET NE COUTE QUE 12F!



256 pages de composants de matériels électroniques et d'informations techniques.

PUBLICITE

Bon de commande - Publitronic

- Digit 1 (avec circuit imprimé): 135FF ■
- 300 Circuits: 80FF ■ 301 Circuits: 90FF ■ Book 75: 48FF
- Z-80 programmation: 85FF ■ Z-80 interfaçage: 110FF ■
- Junior Computer, tome 1: 67 FF - tome 2: 67 FF - tome 3: 67 FF - tome 4: 67 FF ■
- Le Cours Technique: 55FF ■ Rasi & Transi 2: Touche pas ma bécaune: 52 FF ■ Microprocesseur matériel: 82 FF ■ Guide des circuits Intégrés 1: 120 FF ■ Guide des circuits Intégrés 2: 148 FF ■ Paperware: 1. Monteur J.C.: 27 FF - Automatisation d'un réseau ferroviaire: 82 FF
- Electronique pour l'auto, la moto et le cycle: 63 FF
- Construisez vos appareils de mesure: 63 FF
- 302 Circuits: 104 FF
- 68000 volume 1: 115 FF 68000 volume 2: 125 FF
- Créations électroniques: 115 FF
- L'électronique? pas de panique!: 143 FF
- Guide des microprocesseurs: 195 FF


ESS/EPs			
Circuits imprimés/logiciel: voir tarif et disponibilités dans nos pages de publicité intérieures.	réf	prix	quantité
Total livres			Ffs
Total ESS/EPs			Ffs
Forfait Port/emballage		+ 25,00	Ffs
MONTANT DE VOTRE COMMANDE			Ffs

COMPLETEZ AU VERSO, S.V.P. (elektor n° 115)

Selectronic

BP 513 59022 LILLE Tél. : 20.52.98.52

LE NOUVEAU « MUST »
de MONACOR

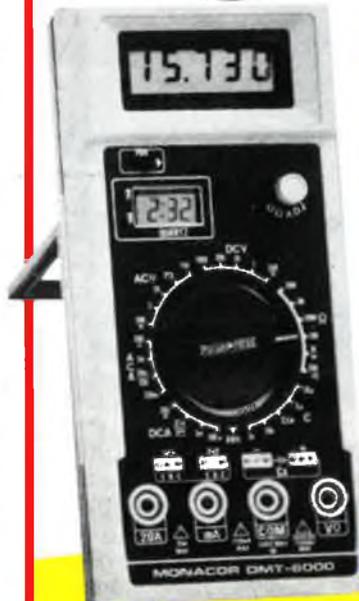

DMT 6000

- Multimètre 4 1/2 digits - 20000 points
- Capacimètre - Transistormètre
- Calibre 20 A
- VDC = 0,1 mV à 1000 V ± 0,1 %
- VAC = 0,1 mV à 750 V ± 0,5 %
- I ACDC = 0,2 mA à 20 A ± 0,5 %
- Ω : 0,01 Ω à 20 MΩ ± 0,3 %
- C = 0,1 pF à 20 μF ± 3 %
- h FE = 0 à 1000
- Alim = pile 9 V
- Dim. = 87 x 180 x 42 mm
- Horloge digitale Intégrée
- Livré avec cordons et housse.

OFFRE SPECIALE !

1150F


011-7885

(Voir nos conditions de vente en page intérieure).

Seletronic

BP 513 59022 LILLE Tél. : 20.52.98.52

HE 222

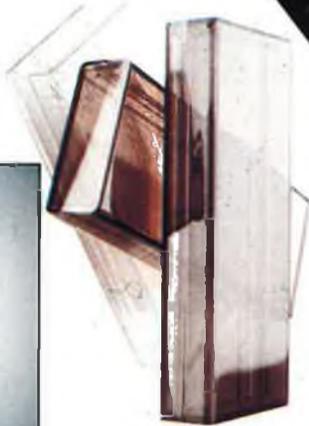

coffrets
HEILAND

IMPORTATEUR

Distributeur

6 modèles disponibles : 4 en MAKROLON (transparent, fumé spécial infrarouge...), 2 en ABS (opaque).

Documentation couleur sur simple demande
Revendeurs nous consulter.

BON DE COMMANDE

EN LETTRES CAPITALES, S.V.P.

Nom: _____

Adresse: _____

Code Postal: | | | | | _____

(Pays): _____

Ci-joint, un paiement de FF _____

par chèque bancaire CCP mandat à "PUBLITRONIC"
ou justification de virement au CCP de Lille n° 747229A ou
au Crédit Lyonnais d'Armentières n° 6631-70347B

Etranger: par virement ou mandat **Uniquement**

Envoyer sous enveloppe affranchie à:

PUBLITRONIC — B.P. 55 — 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

ou s'adresser aux revendeurs agréés.

notre métier la MESURE...

mesure de base



FREQUENCEMETRE
FD 1000 1 GHZ
MEGA



ALIMENTATION STABILISEE
LPS 306 D PERIFELEC



GENERATEUR DE FONCTION
2432 FELEC



CONTROLEUR
680 R UNIVERSSEL
I.C.E.

 **PERIFELEC**

DISTRIBUÉ PAR :



ACER COMPOSANTS
42, rue de Chabrol 75010 PARIS
Tél. : (1) 47.70.28.31
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
du lundi au samedi

REUILLY COMPOSANTS
79, bd Diderot 75012 PARIS
Tél. : (1) 43.72.70.17
De 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h du
lundi au samedi. Fermé lundi matin

- TOUTE LA GAMME DES APPAREILS DE MESURE POUR LE SERVICE RADIO ET TELEVISION.
- MULTIMETRES ANALOGIQUES.
- MULTIMETRES NUMERIQUES.
- ALIMENTATIONS STABILISEES.
- GENERATEURS BASSE FREQUENCE ET HAUTE FREQUENCE.
- MIRES COULEUR TOUS STANDARDS : L, BG, K', EN PAL ET SECAM.
- MIRES COULEUR VIDEO COMPOSITE PAL, SECAM ET RVB.
- FREQUENCEMETRES.
- OSCILLOSCOPES.
- MESUREURS DE CHAMP TOUS MODELES.
- GALVANOMETRES ANALOGIQUES ET NUMERIQUES.
- INSTRUMENTS DE MESURES POUR L'ELECTRICIEN.
- PROGRAMMATEURS DE MEMOIRES.
- RESEAU DE DISTRIBUTION SUR TOUTE LA FRANCE.
- NOUS CONSULTER POUR TOUT PROBLEME DE MESURE.

LA NOTORIETE DE FLUKE NE SE MESURE PLUS...

MAIS MESUREZ LA DIFFERENCE

Fluke 73

- Affichage analogique/numérique.
- Volts, ohms, 10 A, essai de diode.
- Sélection automatique de gamme.
- Précision nominale des tensions continue : 0,7%.
- Durée de vie de la pile : plus de 2 000 heures.
- Garantie 3 ans.

799^FTTC

Fluke 75

- Affichage analogique/numérique.
- Volts, ohms, 10 A, mA, essai de diode.
- Continuité indiquée par signal sonore.
- Sélection automatique de gamme.
- Précision nominale des tensions continue : 0,5%.
- Durée de vie de la pile : plus de 2 000 heures.
- Garantie 3 ans.

1078^FTTC

Fluke 77

- 3 200 points de mesure.
- Changement de gamme automatique.
- Affichage analogique (bargraph).
- Gamme 10 A.
- Mode maintien de la mesure «Touch Hold».
- Mode veille mettant en sommeil l'appareil après une heure de non-utilisation.
- Une bonnette pour mesure de continuité.
- 3 ans de garantie.

1429^FTTC



EN PROMOTION

SÉRIE MM de chez



MM 970

- Affichage digital 2 000 points, 3 1/2 digits.
- Commutation automatique des calibres.
- Mise en mémoire des valeurs mesurées.
- Indication des polarités.
- Test diode.
- Test batterie.
- Test sonore par buzzer.
- Mesure de gain des transistors (PNP/NPN).
- 3 indicateurs digitaux de dépassements d'échelle.
- Courant CC/CA 10 A.
- V/CC de 200 mV à 1 000 V (5 échelles).
- V/CA de 2 V à 750 V (4 échelles).
- Résistances de 200 Ω à 20 MΩ (6 échelles).
- Dimensions 150 x 75 x 34 mm.
- Poids 230 g.
- Garantie 1 an.

353^FTTC



MM 350

- Affichage digital 2 000 points 3 1/2 digits.
- Indications des polarités.
- Test batterie.
- 5 indicateurs digitaux de dépassement.
- Courant CC/CA 10 A.
- V/CC de 2 V à 1 000 V (4 échelles).
- V/CA de 200 à 750 V (2 échelles).
- Résistances de 2 kΩ à 2 MΩ (4 échelles).
- Dimensions 150 x 74 x 35 mm.
- Poids 240 g.
- Garantie 1 an.

249^FTTC

**MULTIMETRES
VENTE PAR CORRESPONDANCE :
Forfait de port : 30 F par envoi.**



***ACER composants**
42, rue de Chabrol,
75010 PARIS. ☎ 47.70.28.31
Telex 643 608

ACER

REUILLY composants
79, boulevard Diderot,
75012 PARIS. ☎ 43.72.70.17
Telex 643 608

**VIENT DE
PARAITRE :
GUIDE DE MESURE**
Tous sur les appareils de mesure. 20 F
(remboursé dès la 1^{re} commande de 250 F).