

funkamateureur


amateurfunk · fernsprechen
radio · fernschreiben · fernsehen

▶ empfänger für das 2-m-band

▶ mehrkanal-fernsteueranlagen

▶ meßgeräte mit transistoren

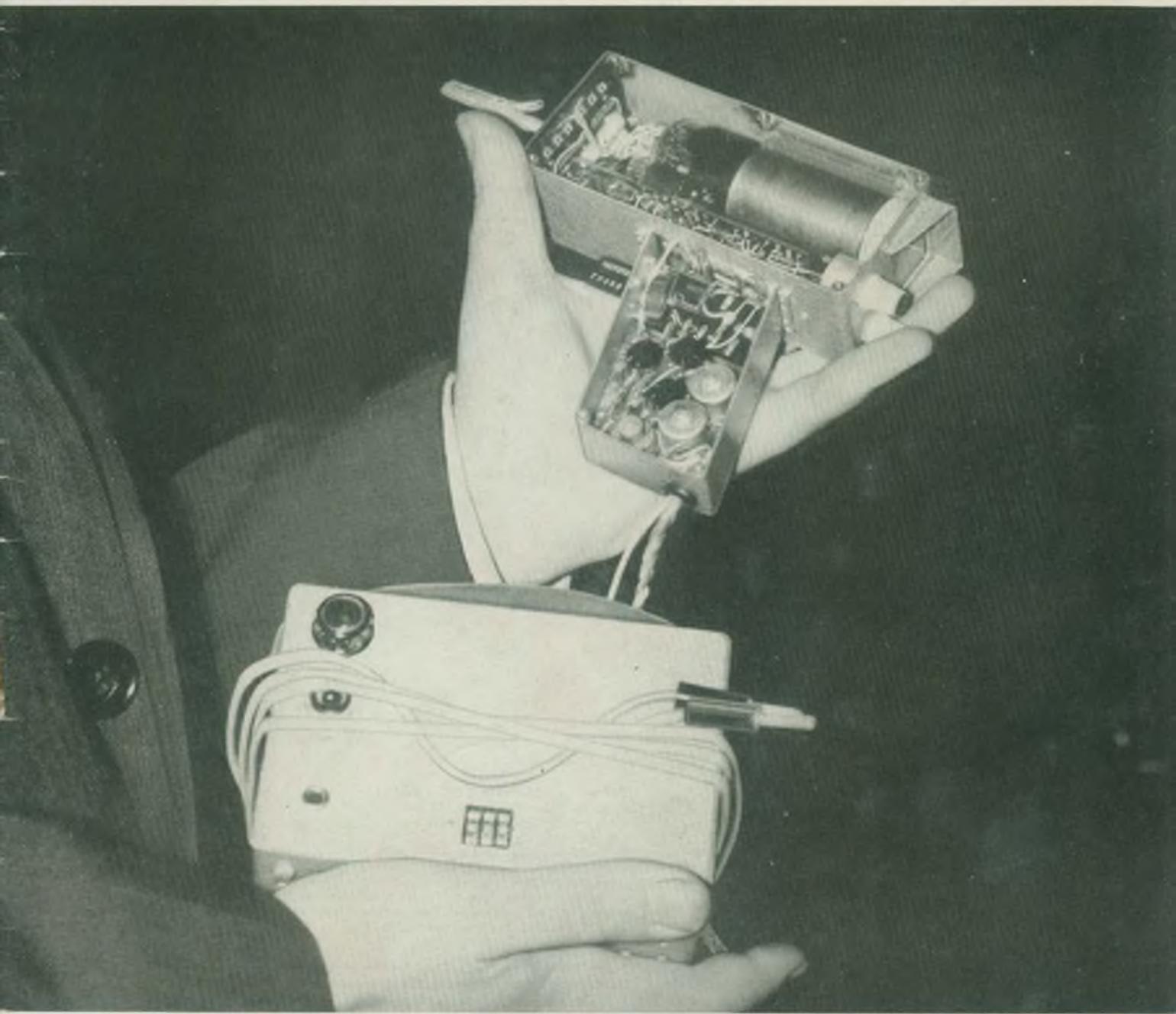▶ verbesserungshinweise für das transistor-lichtsprechgerät




bauanleitung: rechteckwellengenerator selbstgebaut

1

1964

Preis 1,- DM

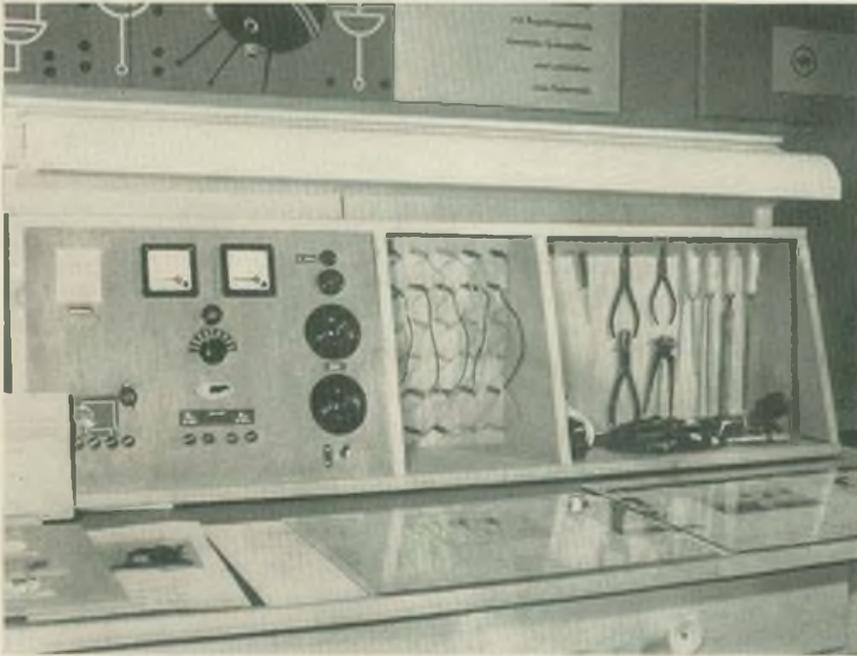



Die Arbeitsgemeinschaft Elektrotechnik der August-Bebel-Schule in Frankfurt (Oder) stellte einen Arbeitsplatz mit Stromversorgung aus. Der Platz ist als Tischaufsatz gefertigt und für den Physikunterricht gedacht. Er bietet Platz für zwei Schüler und enthält einen Meß- und einen Prüflplatz (Stromversorgung V- und A-Meter, hochohmigen Lautsprecher, eine Röhre, eine Triode sowie einen Satz Werkzeug). Zur Einrichtung von Mehrzweckklassenräumen ist er besonders gut geeignet.

Einen Transistor-Kurzschlußmesser konstruierten Lehrlinge der Betriebsberufsschule NHKG in Ostrava/CSSR. Das Gerät ist im Prinzip ein Transistor-Oszillator. Falls die geprüfte Spule einen Windungskurzschluß aufweist, ändert sich die Induktivität, und der Oszillator setzt aus, was an dem Absinken des Kollektorstromes zu erkennen ist.



Entdeckt, geknipst und aufgeschrieben auf der

VI. Messe der Meister von Morgen

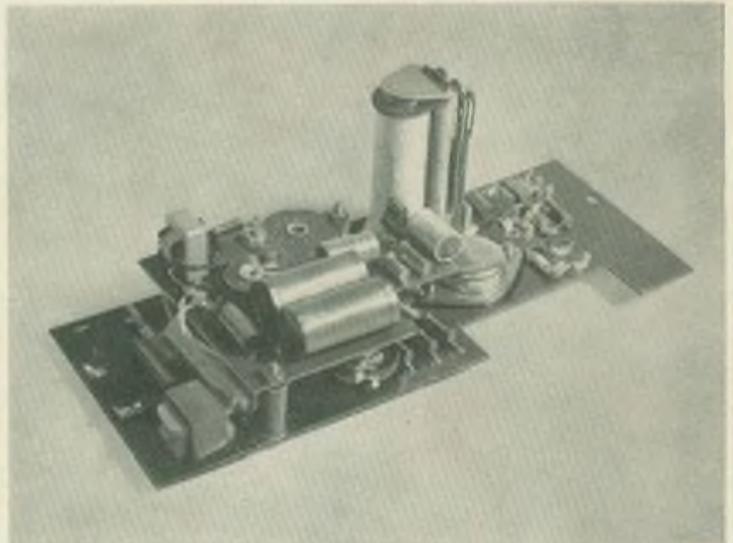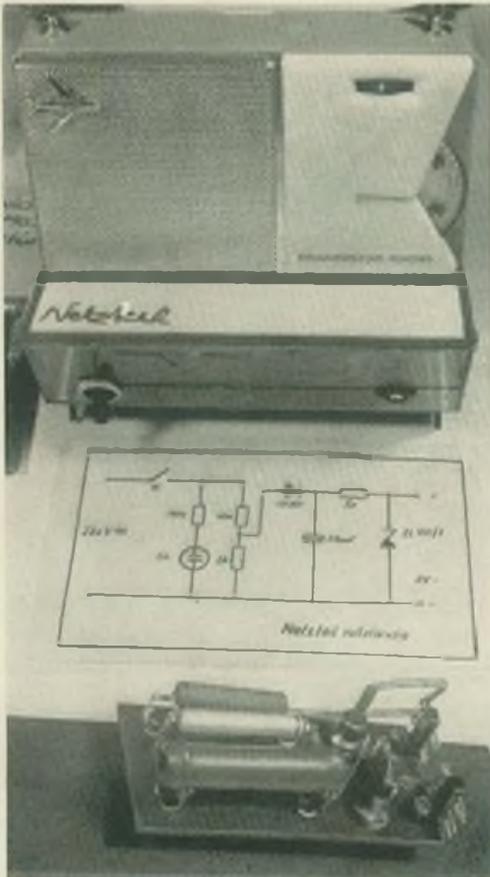

Zusammen mit einem Telefon und einer „Diktina“ stellt dieses Zusatzgerät eine Telefon-Diktieranlage dar. Es arbeitet mit vier Transistoren und drei Dioden. Der Preis beträgt etwa 100,- DM. Im VEB Atomkraftwerk Rheinsberg wurde es bereits mit gutem Erfolg erprobt.

Es kann an jede Telefonanlage angeschlossen werden. Wird die Telefonnummer gewählt, so schaltet sich das Gerät automatisch ein. Das Band der „Diktina“ bewegt sich nur, wenn gesprochen wird. Diktierpausen werden unterdrückt, also nicht aufgenommen. Der Sprecher kann beliebig lange überlegen. Während der Sprechpausen ist im Hörer des Diktierenden ein Kontrollton zu hören. Mit dem Auflegen des Hörers wird das Gerät ausgeschaltet.

Bauanleitung ohne Worte. Es bleibt nur noch zu erwähnen, daß dieses „Sternchen“-Netzteil von Jugendlichen des Halbleiterwerkes Frankfurt angefertigt wurde.

Fotos: MBD/Demme

ZEITSCHRIFT DES ZENTRALVORSTANDES DER GESELLSCHAFT FÜR SPORT UND TECHNIK, ABTEILUNG NACHRICHTENSORT

AUS DEM INHALT

- 4 2-m-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit
- 7 Wettersichere Koaxialkabelverbindung
- 8 V. UKW-Treffen des PZK in Chorzow-Katowice
- 10 Noch einmal: Einfaches Lichtsprechgerät
- 11 Hinweise für den Fernsteuer-Mehrkanalbetrieb
- 16 Nachtübung deckt Schwächen auf
- 17 Bauanleitung für einen Rechteckwellengenerator
- 19 „fa“-Rechentip: Parallelschaltung von Wirk- und Blindwiderständen
- 20 Tonfrequenzvoltmeter und Gleichstromvoltmeter
- 21 Ein durchstimmbarer NF-Generator hoher Konstanz (Schluß)
- 23 Ein Konverter für 432 MHz
- 27 Die Grundschaltungen der Fernschreib-Übertragungsmittel (Schluß)
- 28 Mehrfachausnutzung von Übertragungskäufen in der Fernschreibtechnik
- 29 DM-Award-Informationen

Zu beziehen:

Albanien: Dardmorija Shtetnora
Botimeve, Tirana

Bulgarien: Patschatni proizvedenia,
Sofia, Legué 6

CSRR: Orbis Zeltungsvertrieb,
Praha XII

Orbis Zeltungsvertrieb, Bratislava
Postovy urad 2

China: Guozl Shudlan, Peking,
P.O.B. 50

Polen: P.P.K. Ruch, Warszawa,
Wilcza 46

Rumänien: C. I. D. Baza Carte,
Bukarest, Cal Mosilor 62-68

UdSSR: Bei städtischen Abteilungen
„Sojuspechatl“, Postämtern und
Bezirkspoststellen

Ungarn: „Kultura“, Budapest 62,
P.O.B. 149

Westdeutschland und übriges Ausland:
Deutscher Buch-Export und -Import

TITELBILD

Auf der XIX. Allunionsausstellung der Funkamateure in Moskau war auch dieser handliche Kleinstoszillograf zu sehen, der mit Transistoren bestückt ist

Foto: Schubert

Meiner Meinung nach . . .

... muß man dem Zusammenhang von Ökonomie und Landesverteidigung auch in unserer Organisation mehr Beachtung schenken. Dabei darf selbstverständlich das eine das andere nicht ausschließen. Aber beachten wir in unserer Arbeit immer diesen Zusammenhang? Unser Staat, dessen Vertrauen wir besitzen, stellt uns für die Ausübung unserer Sportarten in der GST große finanzielle und materielle Mittel zur Verfügung. Und was wird mitunter daraus gemacht? Einige Beispiele sollen das zeigen.

Bei den letzten Deutschen Meisterschaften im Nachrichtensport wurden auch Geräteappelle durchgeführt. Was man da teilweise sah, brachte das Herz eines Technikers zum Weinen. Ist es denn so schwierig, etwas mehr Sorgfalt der Pflege und Instandsetzung unserer Ausbildungsgeräte zu widmen? In diesen Geräten steckt der Fleiß und die Mühe unserer Werkstätten, die uns diese Geräte geschaffen und uns zur Nutzung übergeben haben. Daran sollten wir in den Ausbildungsgruppen, Klubstationen und Radioklubs denken. Unsere Ausbildungsgeräte sind doch keine Verschleißware. Jeder Handgriff, den wir für ihre Werterhaltung tun, macht sich für uns alle doppelt bezahlt. Wir erhalten nicht nur unseren Gerätepark, sondern können ihn noch zusätzlich erweitern.

Großes Kopfzerbrechen bereitet unseren verantwortlichen Funktionären im Nachrichtensport wahrscheinlich die Planungsarbeit, d. h. die Planung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Wie anders soll man es sonst verstehen, wenn immer wieder am Jahresende finanzielle Mittel ungenutzt bleiben. Unser Staat gibt uns doch dieses Geld nicht, weil er es übrig hat, sondern vielmehr will er es doch sinnvoll verwendet sehen. Auch auf diesem Gebiet hat der VI. Parteitag der SED für uns neue Maßstäbe gesetzt. Wir müssen auch in unserer Arbeit langsam damit beginnen, uns wissenschaftliche Methoden anzueignen. Um den technischen Fortschritt können wir als Nachrichtensportler keinen Bogen machen. Schon zum Europatreffen 1960 in Leipzig wurden Maßnahmen zur Standardisierung von Geräten und Schaltungen gefordert. Es gab danach einige kleine Ansätze, aber seitdem herrscht wieder Stille.

Standardschaltungen und Standard-Ausbildungsgeräte vereinfachen aber nicht nur die Planungsarbeit. Das wäre nur ein wertvoller Abfall für die dafür verantwortlichen GST-Funktionäre. Einen weitaus größeren Nutzen aus der Standardisierung hätten doch unsere Mit-

glieder im Nachrichtensport. Bildet sich irgendwo eine neue Gruppe, so bestellt man die Baupläne für die wichtigsten Ausbildungsgeräte und kann mit dem Aufbau der Geräte beginnen. Wie gut würde eine solche Gelegenheit mancher Ausbildungsgruppe über die ersten Anfangsschwierigkeiten hinweghelfen.

Ich denke da z. B. an die Nachrichtensportler im RAW Berlin, Revaler Straße. Dort besuchte ich die Wahlversammlung der GST-Grundorganisation. Unter der Leitung des Kameraden Zeh arbeiten über 50 Nachrichtensportler. Aber sie haben kein Mitglied, das genügend Kenntnisse im Morsens besitzt, um eine Ausbildung durchführen zu können. Kein Mitglied beherrscht ausreichend funktechnisches Wissen, um eine interessante Ausbildung zu organisieren, nicht einmal eine Funksprecherlaubnis für die Funkstationen kleiner Leistung ist vorhanden. Bisher wurde lediglich auf dem Fernspreckgebiet gearbeitet. Daß man damit auf die Dauer nicht 50 Nachrichtensportler begeistern kann, wird mir jeder glauben. Standard-Bauanleitungen würden hier eine willkommene Hilfe darstellen. Denn solche sind ja dann auch in anderen Grundorganisationen bekannt, wo man sich Rat und Hilfe holen kann.

Im Radioklub der DDR wurde bei der Gründung ein gut ausgerüstetes Labor eingerichtet. Dort ist alles vorhanden, um Standardschaltungen zu entwickeln. Neben Meßgeräten, Material und Literatur ist eine Werkstatt mit allen erforderlichen Maschinen vorhanden und dazu zwei Mechaniker. Aber das Wichtigste ist nicht vorhanden, ein Mitarbeiter, der in diesem Labor als Techniker oder Ingenieur arbeitet, um das tote Inventar zum Leben zu erwecken und für unsere Nachrichtensportler das zu entwickeln, was dringend gebraucht wird, nämlich Standardschaltungen. Auch das ist eine Frage der Ökonomie. Ich hoffe, daß meine Ausführungen über den Zusammenhang von Ökonomie und Landesverteidigung Sie interessiert hat und vielleicht zum eigenen Nachdenken in Ihrer Grundorganisation verhilft. Wenn Sie Gedanken oder Vorschläge haben, so lassen Sie mich das bitte wissen.

Bis zum nächsten Monat

Ihr

K.-H. Reibert

Verantwortlicher Redakteur

2-m-Empfänger mit großer Empfindlichkeit

G. WAGNER — DM 2 BEL

Auf Grund der Tatsache, daß uns der „funkamateuer“ in letzter Zeit — bis auf einige Ausnahmen — nur wenige UKW-Bauanleitungen anbot, entschloß ich mich, meinen 2-m-Rx vorzustellen und zu beschreiben. Gleichzeitig soll mein Bericht eine Aufforderung an alle OM sein, in Zukunft mehr und vor allem interessante Beiträge und Bauanleitungen zu veröffentlichen. Unsere Zeitschrift sollte aktuell und vor allem vielseitig sein, für den OM eine wahre Fundgrube!

Und nun zum Empfänger selbst. Das Gerät ist ein kompletter Baustein mit Konverter und Nachsetzer. Daß er verhältnismäßig klein und leicht ist, ist für Portable-Einsätze bei Contesten ein großer Vorteil. Die Frequenzen im Empfänger sind folgende:

Konverter:

$$\begin{aligned} f_o &= 144-146 \text{ MHz} \\ f_{01} &= 115 \text{ MHz} \\ f_{02} &= 23 \text{ MHz (x5)} \end{aligned}$$

Die daraus resultierende ZF ist 29 bis 31 MHz (durchstimmbar)

Nachsetzer:

$$\begin{aligned} f_o &= 28-32 \text{ MHz} \\ f_{01} &= 31-35 \text{ MHz} \\ 1. \text{ ZF} &= 3 \text{ MHz} \\ f_{02} &= 2,532 \text{ MHz} \\ 2. \text{ ZF} &= 468 \text{ kHz} \\ \text{BFO} &= 468 \text{ kHz (fest)} \end{aligned}$$

Wie man aus den Angaben entnehmen kann, ist der Eingangsabstimmbereich des Nachsetzers größer als notwendig. Um auch einen 70-cm-Konverter vor diesen Nachsetzer betreiben zu können, wählte ich einen Abstimmbereich von 4 MHz. Zwar ist dieser im gegenwärtigen Stadium der 70-cm-Arbeit nicht erforderlich, da das 70-cm-Band entsprechend eines IARU-Beschlusses bekanntlich seine Bandgrenzen bei 432 bzw. 434 MHz hat, doch um ein wenig



zukunftsicher zu sein, wurde dieser Abstimmbereich gewählt. Das Prinzipschaltbild zeigt die Stufenzahl sowie die verwendeten Röhren, Bild 1.

Der Nachsetzer

Jeder OM, der sich seinen Stationsempfänger selbst gebaut hat, wird keine allzu großen Schwierigkeiten beim Bau eines solchen Nachsetzers haben. Großen Wert sollte man bei der Konstruktion auf mechanische und natürlich auch elektrische Stabilität legen. Aus dem Schaltbild (Bild 2) ist das Wesentlichste zu entnehmen. Schaltungstechnische Besonderheiten gibt es nicht. Natürlich kann man jeden anderen Empfänger mit der entsprechenden Eingangsfrequenz als Nachsetzer verwenden

Bild 1: Prinzipschaltbild des beschriebenen 2-m-Empfängers

Bild 2: Schaltbild des kompletten Nachsetz-Empfängerteiles

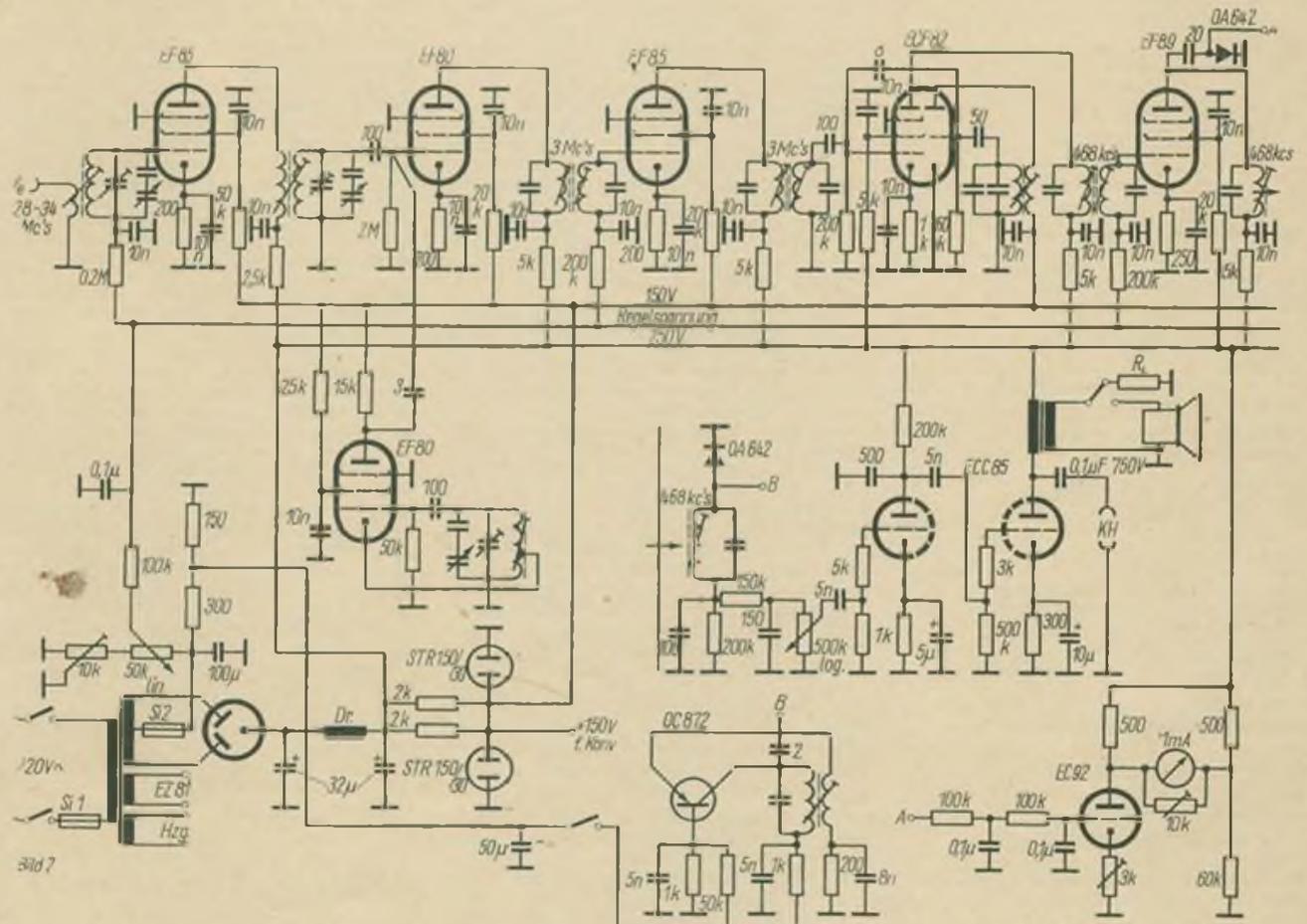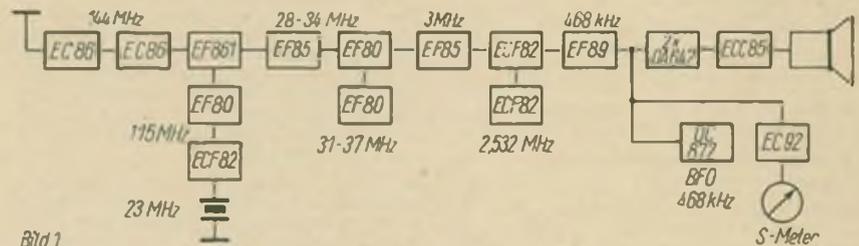

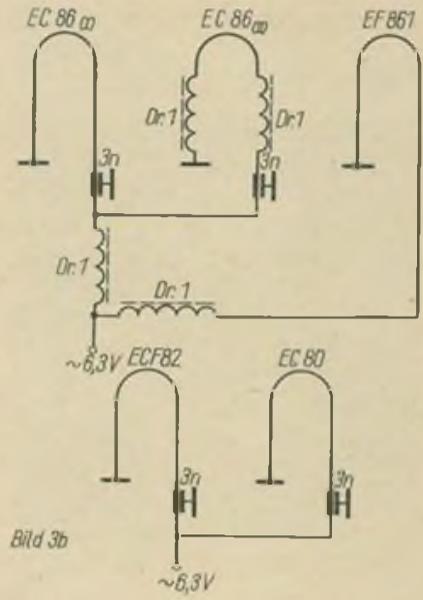
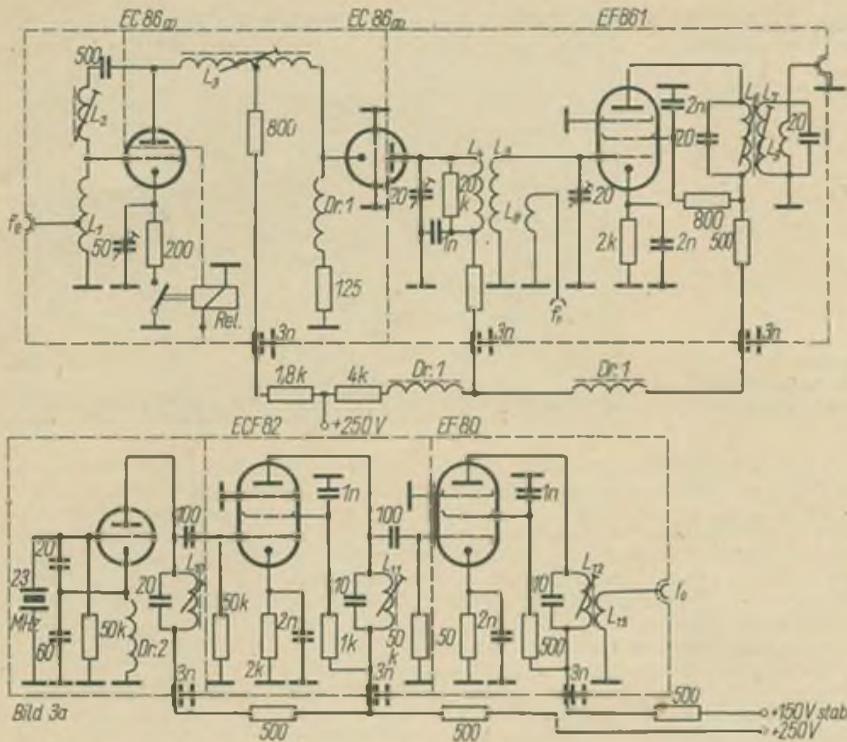


Bild 3a: Schaltbild des 2-m-Eingangsstelles mit Quarzgenerator

Bild 3b: Schaltung des Heizkreises des 2-m-Empfangsstelles

Wickeldaten für Konverterspulen:

- L 1 4 Wdg., 9 mm \varnothing , 1 mm CuAg, 20 mm lang, (Luftspule)
- L 2 9 Wdg., 7 mm Körper mit Kern M 220, 0,7 CuL, Wdg. an Wdg.
- L 3 9 Wdg., 7 mm Körper mit Kern M 220, 1 mm CuAg, Wdg.-Abstand = Draht- \varnothing .
- L 4 3 Wdg., 10 mm \varnothing , 1 mm CuAg, 10 mm lang (Luftspule)
- L 5 2 Wdg., 10 mm \varnothing , 1 mm CuAg, 10 mm lang (Luftspule)
- L 6 12 Wdg., 7 mm Körper mit Kern M 153, Wdg. an Wdg.
- L 7 12 Wdg., 7 mm Körper mit Kern M 153, Wdg. an Wdg.
- L 8 1 Wdg., isol. Schalt draht, 10 mm \varnothing , im kalten Ende von L 5
- L 9 4 Wdg., 0,7 CuL, Wdg. an Wdg., über kaltes Ende von L 7
- L 10 12 Wdg., 7 mm Körper mit Kern M 153, Wdg. an Wdg.
- L 11 3 Wdg., 7 mm Körper mit Kern M 220, 15 mm lang
- L 12 3 Wdg., 7 mm Körper mit Kern M 220, 15 mm lang
- L 13 2 Wdg., isol. Schalt draht über kaltes Ende von L 12
- Dr. 1 Breitbanddrossel (s. Text)
- Dr. 2 60 Wdg., 0,5 mm CuL, auf $1/2$ -W-Widerstand 1 MOhm

den (z. B. UKW „Emil“, Stationsempfänger usw.). Das bleibt jedem selbst überlassen. Mir kam es darauf an, den Nachsetzer so empfindlich als möglich zu machen. Die Eingangsempfindlichkeit betrug bei 50 mW NF-Ausgangsleistung fast gleichmäßig über den Bereich 28–32 MHz $< 0,5 \mu V$, gemessen mit UKW-Meßgenerator Typ 2006 vom Funkwerk Erfurt. Von vornherein war mir klar, daß zwei Pfeifstellen (durch die Wahl der Frequenz des zweiten Oszillators 2,532 MHz) vorhanden sind, doch hoffte ich, diese durch gute Schirmung zu unterdrücken. Leider mißlang mein Vorhaben, doch diese Pfeifstellen machen sich nicht allzu unangenehm bemerkbar. Doch sollte beim Nachbau dieser Nachteil nicht in Kauf genommen werden, eventuell andere Frequenz wählen. Ich möchte nicht auf Einzelheiten im Nachsetzerteil eingehen, da es diesbezüglich Literatur in ausreichender Menge gibt. Der wesentlichste Teil meiner Beschreibung soll der Konverter sein.

Der Konverter

Die Schaltung des Konverters ist aus Bild 3a ersichtlich. Das Eingangssignal

gelangt von der Antennenbuchse direkt an den Gitterkreis der in Katodenbasisschaltung arbeitenden EC 86. Der Gitterkreis besteht lediglich aus L 1, dessen Resonanz in der Schaltung mit Hilfe der Gitter-Katodenkapazität bei Bandmitte, also 145 MHz, liegt. Die Anodenspannung der ersten EC 86 beträgt etwa 160 V bei einem Anodenstrom von etwa 25 mA. Es ist nicht ratsam, die Anodenspannung zu erhöhen, da dadurch kein Gewinn zu erwarten ist und außerdem die teuren Röhren größter Schonung bedürfen. Die Katode liegt HF-mäßig über etwa 50 pF an Masse. Der günstigste Wert dieser Kapazität sollte beim Abgleich, auf den noch näher eingegangen wird, ermittelt werden, da durch diesen Kondensator die Empfindlichkeit sehr beeinflusst wird. Allerdings sollte man den Wert nicht kleiner als etwa 30 pF wählen, da sonst unter Umständen die Stufe ins Schwingen geraten kann, was auch durch eine Neutralisation nicht behoben werden kann.

Da die EC 86 eine sehr empfindliche Röhre ist, wurde die Katodenleitung durch Relaiskontakte beim Senden unterbrochen, um ein „Überfahren“ der

Röhre zu vermeiden. Dadurch wird der Gitterstromkreis unterbrochen, an dem selbst beim Arbeiten mit Koax-Relais, also bei abgeschalteter Antenne, noch Spannungen auftreten, die gegebenenfalls die Röhre zerstören können! Bekanntlich ist die EC 86 eine Spannunglittertriode, deren Gitter nur wenige μ von der Katode entfernt montiert ist. Schon Sender mit geringer Ausgangsleistung gefährden die Röhre, selbst dann, wenn der Sender restlos geschirmt ist! Gleichzeitig sollte man die Anodenspannung des Konverters mit diesem Relais beim Senden abschalten.

Neutralisiert wird diese Stufe durch eine Induktivität (L 2), die parallel zur Gitter-Anodenkapazität liegt und mit dieser einen Resonanzkreis (145 MHz) bildet. Der Kondensator 500 pF zwischen Anode und Neutralisationsspule dient lediglich zur galvanischen Trennung. Die nachfolgende Gitterbasisstufe ist über ein Pi-Filter mit der Katodenbasisstufe verbunden. In der Mitte wird die Anodenspannung über einen Entkopplungswiderstand zugeführt. Das Pi-Filter mit all seinen Kapazitäten (C_{ak} und C_{rk}) wird ebenfalls auf Bandmitte abgeglichen. Der Grobgleich kann mit einem Grid-Dip-Meter vorgenommen werden. Das Pi-Filter in der Kaskodestufe erhöht ihre Verstärkung und erniedrigt gleichzeitig die Rauszahl des Konverters.

Die Katode der Gitterbasisstufe liegt über eine Drossel HF-mäßig hoch. Die Gittervorspannung wird durch den Katodenwiderstand festgelegt. Der Heizkreis der GB-Stufe wurde ebenfalls verdrosselt, um zu verhindern, daß ein Teil der Eingangsspannung über die Kapazität C_{kf} (Katode-Faden) verloren geht. Bei den Drosseln (Dr 1), die auch noch an anderen Stellen Verwendung finden, handelt es sich um Breitbanddrosseln, die im Handel als Entstör-

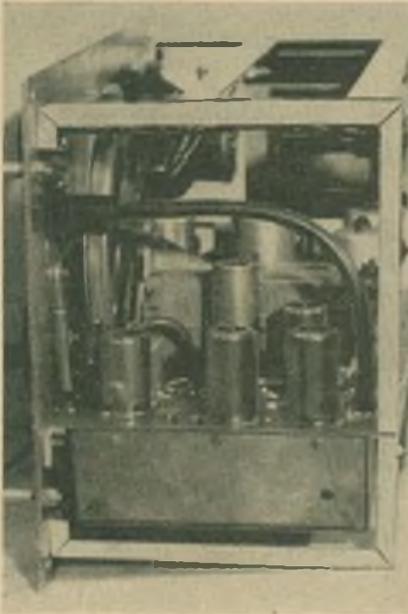


Bild 4
Ansicht des abgeschirmten 2-m-Empfangsteiles

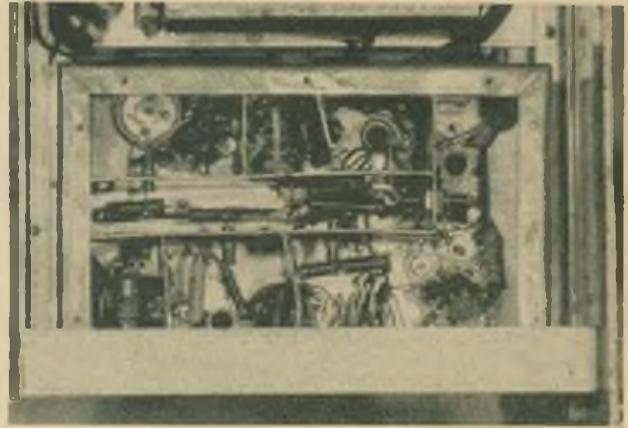


Bild 5
Verdrahtungsansicht des 2-m-Empfangsteiles

drosseln für elektrische Eisenbahnen erhältlich sind.

Die GB-Stufe wird über ein primärseitig bedampftes Bandfilter an die Mischstufe gekoppelt, mit dem man ohne Schwierigkeiten eine Bandbreite von 2 MHz erzielen kann. Gleichzeitig wird durch das Bandfilter die Kreuzmodulationsfestigkeit erhöht. Die Mischstufe wurde in der Originalschaltung mit einer E180 F bestückt. Die Mischsteilheit der E180 F beträgt etwa 5 mA/V und der äquivalente Rauschwiderstand annähernd 500 Ohm, so daß diese Röhre als Mischröhre sehr gut geeignet ist. Die Äquivalenttype, die bei uns erhältlich ist, ist die EF 861. Schaltungstechnisch zeigt die Mischstufe keine Besonderheiten. Die Oszillatorspannung wird über L8 induktiv dem Gitter zugeführt. Der Anodenkreis des Mixers wird auf die ZF abgestimmt. Um die nötige Bandbreite zu erreichen, wurde ein Bandfilterausgang gewählt und die ZF über die Koppelwindungen L9 dem Nachsetzer über Koaxkabel zugeführt.

Der Oszillator ist dreistufig und wird durch einen Quarz von 23 MHz frequenzstabilisiert. Durch Verflüchtung wird die erforderliche Frequenz von 115 MHz erreicht und nochmals verstärkt. Vom Anodenkreis der EF 80

über die Koppelwindungen L13 und L8 gelangt die Oszillatorfrequenz an den Mischer. Um ein Selbstschwingen der beiden Geradeausstufen zu verhindern, ist es unbedingt erforderlich, zwischen beide Stufen ein Trennblech einzufügen. Die Oszillatorfrequenz sollte nur über L8 und L13 ans Gitter des Mixers gelangen. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, den Oszillatorrestlos abzuschirmen.

Es empfiehlt sich, für alle Stufen des Konverters nur beste, verlustarme Bauteile wie Keramikcondensatoren, -fassungen, versilberte Drähte zum Wickeln der Spulen, Trolitul- oder Keramikspulenkörper usw. zu verwenden. Auf kürzeste Leitungsführung ist großer Wert zu legen. Die Anschlußdrähte der Bauelemente sind so kurz als möglich zu halten. Sämtliche Speisespannungen sind über Durchführungskondensatoren in die einzelnen Fächer des Konverters geführt worden. Aus Bild 4 und 5 ist der mechanische Aufbau des Chassis

für den Konverter zu erkennen. Als Chassis wurde 1,5 mm starkes Messingblech und als Trennwände und Abdeckhaube 1 mm starkes Cu-Blech verwendet. Die Bleche werden an den Verbindungsstellen „wasserdicht“ verlötet. Natürlich nicht ohne vorher gebohrt worden zu sein!




Der Abgleich

Der Abgleich des Oszillators wird wie folgt vorgenommen. Mit dem Grid-Dip-Meter werden alle Resonanzkreise auf ihre Sollfrequenz gebracht. Der Quarz wird in die Fassung gesteckt, Anoden- und Heizspannung werden angelegt. In die Anodenleitung gehört ein Milliampere-Meter. Der Anodenkreis des Triodensystems arbeitet auf der Quarzfrequenz. Soweit vorhanden, schaltet man ein zweites Instrument zwischen Gitterableitwiderstand des Pentodensystems der ECF 82 und Masse, siehe Bild 6. Der 23 MHz-Anodenkreis wird dann auf Maximum abgeglichen. Das ist

Bild 6
Schaltung zum Abgleich des Quarzoszillators

Bild 7
Rückansicht des kompletten 2-m-Empfängers (unten links)

Bild 8
Verdrahtungsansicht des kompletten 2-m-Empfängers (unten rechts)

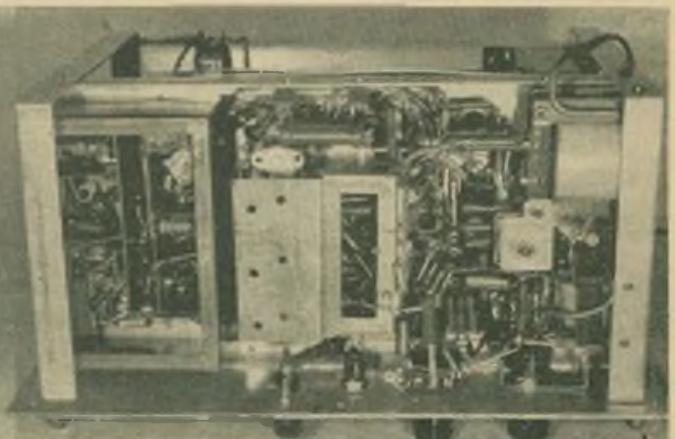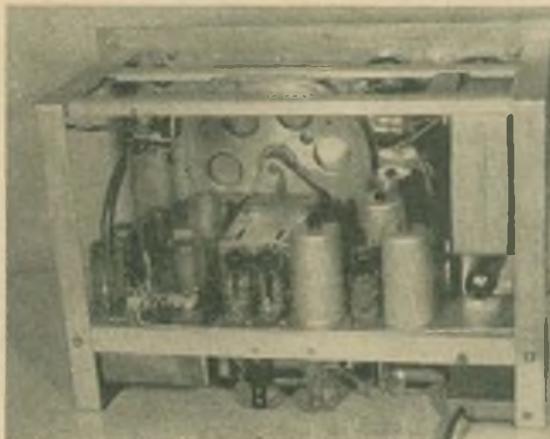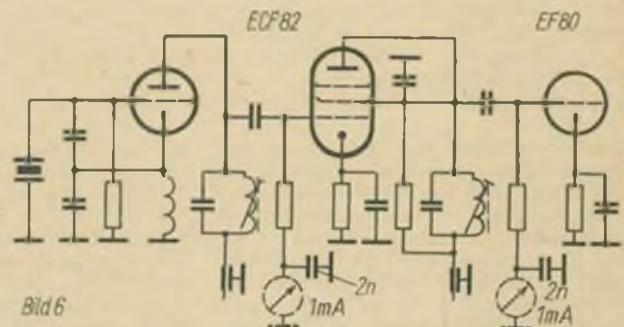

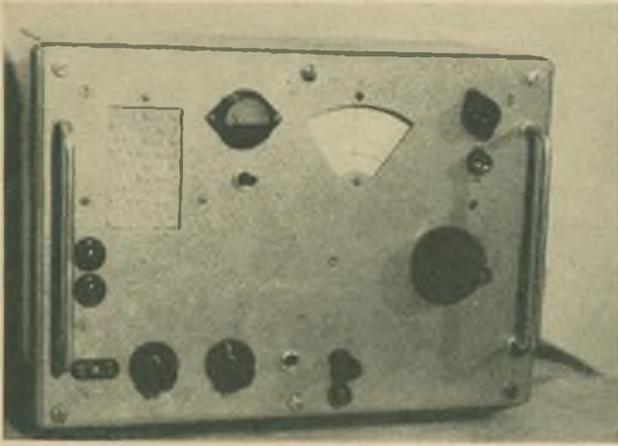


Bild 9
Vorderansicht des kompletten 2-m-Empfängers

erreicht, wenn der größte Gitterstrom fließt. Analog verfährt man mit der 115 MHz-Verstärkerstufe, der EF 80. Der letzte Kreis, der Anodenkreis der EF 80, wird folgendermaßen abgeglichen. In die Anodenleitung des Mischers wird ein Milliampereometer gelegt. Die Vorstufen des Konverters sind abgeschaltet. Wenn nun der letzte Oszillatorkreis in Resonanz kommt, steigt der Anodenstrom des Mischers an. Ohne Ansteuerung durch I_0 beträgt er etwa 2 mA und sollte bei Ansteuerung auf 5 bis 6 mA ansteigen. Somit wäre der Abgleich des Oszillators erledigt.

Nun schaltet man den Konverter an den Nachsetzer. Das Rauschen im Empfängerlautsprecher wird dann sofort ansteigen. Das ZF-Bandfilter wird nun so abgeglichen, wenn möglich mit Meßsender und Röhrenvoltmeter oder gar Wobbeleinrichtung, daß ein nahezu gleichmäßiges Signal über den gesamten Bereich von 29 bis 31 MHz zu hören ist. Sollte der Abfall an den Flanken der Durchlaßkurve zu groß sein, so ist der Sekundärkreis des Filters mit einem Widerstand von 3 bis 5 kOhm zu bedämpfen.

Im kalten Zustand werden die Vorstufen mit Hilfe des Grid-Dip-Meters abgeglichen. L 2 wird vom Gitter abgetrennt und dann L 1 durch Spreizen oder Zusammendrücken auf Bandmitte, also 145 MHz, abgeglichen. Wenn das geschehen ist, wird L 1 vorsichtig abgelötet und L 2 wird wieder ans Gitter gelegt. L 2 wird dann mittels HF-Eisenkern ebenfalls auf 145 MHz gezogen. Dann lötet man L 1 wieder ans Gitter und L 2 von der Anode ab und bringt L 3 auf die gleiche Frequenz durch Kernabgleich. Ist das erreicht worden, wird L 2 wieder an die Anode gelegt. L 4 und L 5 können ebenfalls mit dem Griddipper auf Bandmitte gebracht werden, indem man die Spule, die man nicht messen will, mit einem Widerstand 100 Ohm bedämpft.

Der Feinabgleich wird dann mit den Trimmern vorgenommen. Mit einem Stück 1 mm starken, versilberten Draht wird nun die Antennenbuchse bzw. das Koaxkabel an die Mitte von L 1 angelötet. Mit einem Rauschgenerator, soweit vorhanden, wird, nachdem die Vorstufen des Konverters in Betrieb genommen worden sind, durch Verändern des Abgriffs an L 1 Rauschanpassung eingestellt. Der beschriebene Konverter wurde nach vorstehender Methode, ohne Rauschanpassung, da kein Rausch-

generator zur Verfügung stand, abgeglichen und anschließend exakt mit dem Meßsender abgestimmt. Es konnte durch Nachstimmen der einzelnen Kreise eine Empfindlichkeitsverbesserung erzielt werden.

Die Eingangsempfindlichkeit des Gerätes betrug bei 50 mW NF-Ausgangsleistung $< 0,1 \mu\text{V}$. Als Meßsender wurde der UKW-Meßgenerator Typ 2006 vom Funkwerk Erfurt verwendet. Die Rauschzahl kann aus oben genanntem

Grunde nicht genannt werden. Laut Angaben in der von mir verwendeten Originalschaltung soll sie $< 2 \text{ kTo}$ sein. Der Empfänger hat sich bei den Contesten im vorigen Jahr und auch in diesem Jahr als sehr empfindlich erwiesen. Ich hörte mit ihm vom Bärenstein/Erzgeb. (GK 36 F) folgende Länder mit großer Lautstärke: G mit 58-9, ON 4 mit 59+, OZ-59+, HB 58-9, HG 1 KPB mit 56-7, YU mit 4/56, SP mit 58/9 sowie jede Menge DJ, DM und OK, meistens mit 59+. Meines Erachtens eine Gewähr für gute Empfindlichkeit. Die Frequenzkonstanz des Gerätes ist sehr gut. Nach dem Abgleich wurde die Skala geeicht (100 kHz-Eichung). Bis heute kann ich keine wesentlichen Veränderungen der Frequenz feststellen! Der Wunsch der Dresdner UKW-Amateure, die leider immer noch durch den TV Dresden benachteiligt werden, ist es, Montag abend nach Sendeschluß des großen Bruders recht viel Verbindungen herzustellen. Wir drehen unseren Beam auch nach Westen! Hallo – DM 2 ADJ – 3 HJ – 2 ABK – 2 ANG – 3 UFI usw.! Wie steht's?

Literaturnachweis:

„DL-QTC“, Heft 9 und 10/1959
Handbuch „Amateurfunk“, Fischer, H.-J.: „Transistorietechnik für den Funkamateureur“, beide Verlag Sport und Technik

Wettersichere Koaxialkabelverbindung


Beim Anschluß eines Koaxialkabels an die Antenne tritt immer wieder das Problem auf, die Verbindung und das Kabel gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz dauerhaft zu schützen. Besonders bei UKW- und Dezi-Antennen ist oft durch eine Halbwellen-Umwegleitung ein Übergang von 240 Ohm auf 60 Ohm notwendig. Dabei treten neben den Dichtungsproblemen noch mechanische Probleme auf, so die der Befestigung der oft dünnen Drähte des unterbrochenen Elements des Faltdipols mit dem Koaxialkabel und die der Zugentlastung, der Umwegleitung und des Kabels.

Diese Aufgabe wurde von DM 2 CFL wie folgt gelöst: Nachdem die zukünftigen Drähte für das unterbrochene Element des Faltdipols, sowie das Koaxialkabel und die Halbwellen-Umwegleitung wie üblich erhöht wurden, wird eine Agfa-Kleinbildfilmbüchse aus Polystyrol auf zwei Seiten so geschlitzt, daß die Büchse gerade straff über die Drähte für den Faltdipol paßt. In den Boden der Büchse wurden vorher zwei M 4-Schrauben aus Polyamid oder Messing eingelassen, die später der Befestigung dienen. Die Kabelenden werden nun in die Büchse so eingeführt, daß die Dipoldrähte durch

die vorbereiteten Schlitze ragen. Nun werden die Schlitze mit Klebestreifen (z. B. selbstklebendes glasklares Klebeband der Imbalwerke) verschlossen und die noch vorhandenen feinen Luftlöcher zwischen Büchse und Dipoldröhren mit Duosan abgedichtet.

Jetzt werden etwa 15 p Epoxydharz Epilox EGK 19 angesetzt und in den verbliebenen Hohlraum der Büchse gegossen. Nach 24 Stunden Härtung in senkrechter Lage, Schrauben nach unten, ist das Harz so weit ausgehärtet, daß wir die Klebestreifen und die Duosanreste entfernen können. Die so erhaltene Verbindung ist dicht und von ausgezeichneter mechanischer Festigkeit. Durch die Schrauben ist die Verbindung leicht am Querträger der Antenne zu befestigen. Aus dem Foto geht die Anordnung der fertigen Verbindung hervor.

DM 2 CFL

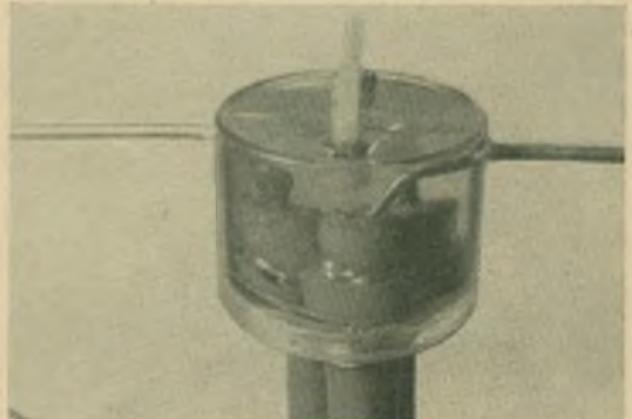

V. UKW-Treffen des PZK in Chorzow-Katowice

„Auf Wiedersehen 1963“. Mit diesen Worten hatten wir uns im Herbst 1962 in Wisla-Malinka, dem Tagungsort des IV. UKW-Treffens des PZK, verabschiedet. Und wir sahen uns wieder. Ein Jahr später tagte der V. Kongreß der UKW-Amateure des Polnischen Amateurfunkverbandes. Diesmal war Chorzow bei Katowice der Tagungsort. Wir, Kamerad Oettel vom ZV, die Kameraden Böhme und Senf vom Radioklub Dresden und ich, wurden auf dem Bahnhof Katowice von SP 9 MM und SP 9 EU sowie einigen anderen begrüßt. Es war eine schnelle aber herzliche Begrüßung. Ab ging die Post per PKW nach Chorzow. Die Straße führte an einen drei Kilometer langen Erholungs- und Vergnügungspark entlang, an dessen Ende die Tagungsstätte, ein Touristenhotel, lag. Wir wurden „registriert“ und bekamen unser Zimmer zugewiesen. Wer kann es uns verdenken, daß wir sie sogleich erstürmten, um uns zu erfrischen und etwas auszuruhen. Der größte Teil der Teilnehmer war noch nicht anwesend, und so hatten wir noch etwas Zeit. Wiederhergestellt mischten wir uns dann unter die Menge. Da waren viele Bekannte: SP 3 GZ, 3 PJ, 5 SM, 5 FM, 5 AH, 5 WW, 9 DR, 9 AFI, 9 ANI, 9 ANH, 6 ZG, 6 CT, OK 1 VR, 1 VCW, 1 SO, 1 VEX, HG 5 KP. Leider fehlten die vielen Freunde aus OK. Sie, die damals im kleinen Grenzverkehr nach Wisla gekommen waren, konnten diesmal nicht erscheinen, da der kleine Grenzverkehr wegen der zu dieser Zeit herrschenden Pocken in Polen nicht möglich war. Schade, wir hätten gerne wieder mit ihnen geplauscht. Neu war diesmal außer HG noch LZ 1 AB (Manager) und LZ 2 FA.

Der Vizepräsident des PZK, Jerzy Weglewski, SP 5 WW, eröffnete dann den Kongreß. Es wurde die Freude des PZK über das Erscheinen der ausländischen Delegationen im Interesse der guten Zusammenarbeit zwischen den befreundeten Ländern zum Ausdruck gebracht. Nach dem gemeinsamen Abendessen kam es noch zu einigen zwanglosen Treffs.



Wir tranken auch Bier – aber in Maßen. V. l. n. r.: DM 2 BJL, SP 3 GZ, SP 9 AFI, DM 2 AWD, SP 9 ANI, DM 2 ATE

Der Sonnabend begann mit dem Bericht des UKW-Managers SP 9 DR. OM Wojcikowski begann seine Ausführungen mit der Feststellung, daß im letzten Jahr zwar keine bedeutende Zunahme an UKW-Stationen zu verzeichnen war, dafür aber eine allgemeine Verbesserung der 2-Meter-Stationen festzustellen ist. Diese technische Weiterentwicklung machte sich natürlich bemerkbar. Das ODX/MDX konnte erhöht werden, die Zahl der Auslandverbindungen stieg an und zu den Contesten ist die Durchschnittspunktzahl ebenfalls gestiegen. SP-Stationen beteiligten sich 1963 an 10 UKW-Contesten und am Marathon. Als beliebtester Contest wird der Polniden angesehen. Kritisiert wurde die A 3-Arbeit beim PD, da durch die enorm hohe Zahl von Stationen, besonders in OK, das QRM überhand nimmt. Zum Polniden 1964 soll die Zahl der Portablestationen bedeutend erhöht werden. Es sollen besondere Stationen mit ausgesuchten Op's an den Contesten teilnehmen, um die Gesamtpunktzahl zu vergrößern. Es wurde allgemein festgestellt, daß portable Stationen nicht unbedingt bessere Ergebnisse nachweisen müssen als ortsfeste. Als Beispiel mag SP 3 GZ dienen, der meist an der Spitze liegt. Besonders hervorgehoben wurden nochmals die ufb Conds zum SP9-Contest 1962, zu dem halb Europa SP gerufen und gearbeitet hat.

Das Marathon ist in SP noch nicht so populär wie in OK. Gegebenenfalls sollen die Bedingungen geändert werden. Mit Belfall wurde die Ankündigung aufgenommen, daß man den besten OM als Preis die Teilnahme an einem internationalen Meeting ermöglichen sollte. SP 9 DR ging dann zur MS-Arbeit in SP über. Dabei stellte sich heraus, daß SP 5 SM der MS-King ist. Die Zahl der Stationen, die sich mit MS beschäftigen, nimmt zu, und es gibt immer mehr gute Erfolge.

Einige Tonbandaufnahmen von MS-QSO's bzw. MS-Test aus SP. HG, G gaben einen kurzen Überblick in diesen Teil der 2-m-Arbeit. Berichte einiger



Hier zwar der Kleinste, aber zu Hause hat er den größten Mast, SP 3 GZ

OM über ihre MS-Arbeit (SP 5 SM brauchte für einen Versuch 120! Nachtstunden) rundeten das Bild ab.

Kritik wurde an der Arbeit und technischen Ausrüstung von SP 8 /VHF geübt. Für die Zukunft soll ein neues QTH gewählt und eine neue Station gebaut werden.

SP 9 DR zeigte an Hand einer Karte die Verbindungen der SP-Stationen mit dem Ausland. Dabei fiel auf, daß in Richtung Ost sehr wenige Verbindungen getätigt wurden. Richtung Nord-Ost ergab schon einige Erfolge. Es soll versucht werden, Moskau zu erreichen. Besonders hervorgehoben wurde die großzügige Hilfe der OKs, die den UKW-Amateuren Polens u. a. 900 UKW-Röhren zur Verfügung stellten. Die Schwierigkeiten in der Quarzbeschaffung sind überwunden.

Bedauert wurde, daß keine Amateur-KW-Empfänger aufzutreiben sind. Die weiteren Ausführungen waren der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern gewidmet. Einen interessanten Einblick in die Arbeit in der IARU gewährte der Bericht vom IARU-Kongreß in Malmö.

Nach kurzer Pause folgten zwei Fachvorträge. Als erster sprach Dipl.-Ing. Mirosław, SP 9 MM, über Transistorprobleme bei der UKW-Arbeit und SP 9 WD, Ing. Wichura, brachte interessante Ausführungen über 70-cm-Sender und -Empfänger. Leider mangelte es bei uns an polnischen Sprachkenntnissen und da einige Bekannte, die als Dolmetscher fungierten, nicht alles übersetzen konnten – schließlich wollten sie ja selbst etwas mitbekommen – war das Verständnis für die Vorträge schwach und man mußte sich mehr oder weniger an den Skizzen und Formeln erfreuen.

Nach dem Mittagessen sahen wir eine kleine, aber sehr interessante Ausstellung von Amateurgeräten. Das war natürlich einer der größten Anziehungspunkte. Die lieben OM kamen fast nicht zum Aufbau ihrer Geräte. Ständig wur-

Konverter PO 86 PC 80 und TX von SP 9 ANI

Transistor-Fuchsjagd-RX, SP 9 XZ; Transistordipper, SP 9 XZ; 2-m-Transistor-RX, OK 2 VEX

2-m-RX, SP 3 PJ; Koaxrelais, SP 5 FM; EC 86 gg-Konverter, SP 9 DW

Fotos: DM 2 AWD




den sie umlagert, und die Geräte gingen erst von Hand zu Hand, bevor sie ihren Platz fanden. Nun, was gab es alles zu sehen. Gehen wir im Geiste nochmals die kleine Ausstellung durch. Da war zuerst die sauber und präzise aufgebaute Station von SP 9 ANI. Konverter mit PC 86, EC 80, xtal-Oszi, Trennstufe sowie sein TX mit der GU 29. SP 3 PJ zeigte seinen kompletten 2-m-RX, der in einigen Teilen einen kommerziellen Eindruck hinterließ. Ufb war das von SP 5 FM gezeigte Koaxrelais. SP 9 DW zeigte seinen 2 X gg-Konverter mit EC 86 vorsichtshalber gleich ohne Röhren. Auf Transistorbasis waren ein Fuchsjagdempfänger, ein Kleinstempfänger für 145 und ein Griddipper aufgebaut. Neu war die Lösung von SP 9 XZ, der seinen Transistorempfänger im langen Haltegriff der Antenne unterbrachte. Warum der Transistordipper ausgerechnet bei 135 MHz Schluß machte, stand nicht dabei, läßt sich aber sicher noch ändern. Rauschgeneratoren, Endstufen, weitere Sender und Empfänger, Meßgeräte, u. a. auch ein Strahlungsmeßgerät, rundeten das Bild ab. Die höheren Bänder waren nur durch einen 70-cm-Konverter nach DL & SZ von OK 1 SO vertreten.

Hoch her ging es auch in der allgemeinen Aussprache. Alle Probleme wurden lebhaft diskutiert, wobei die Amateurzeitschrift eine tüchtige Portion abbekam. Auch TV Dresden wurde erwähnt, haben die SPs doch einen Bandplan und bei ufb Conds kommt es dann zu unschönen Erscheinungen.

Am Abend tagte die Kommission für internationale Zusammenarbeit. Die 1962 ausgetauschten Gedanken zum weiteren Anschluß der Nachbarländer zum Polni-den wurden wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Zugewogen waren die Delegationen aus OK, LZ, HG, DM und natürlich die Gastgeber. Von den offiziellen Vertretern der GST wurde die Bereitschaft zur gemeinsamen Organisation des Polni-den vorgebracht. Inzwischen gehen die Arbeiten für den Zusammenschluß zum PD-64 weiter. 1964 wird es dann lauten: XVI. Ceskoslovenky Polni-den; VI. Polski Polny dzien UKF und I. UKW-Feldtag der DDR. Es wird angestrebt, zum PD nur noch portable Stationen (wie in OK) zuzulassen. Näheres dazu wird noch bekanntgegeben.

In der Zukunft soll der Polni-den der QRP-Arbeit dienen. Man wird also in den nächsten Jahren bestrebt sein, die Sendeleistungen weiter einzuschränken. Die Entwicklung von QRP-Geräten soll angekurbelt werden. Kurz, man will also zu Arbeitsbedingungen ähnlich des BBT kommen.

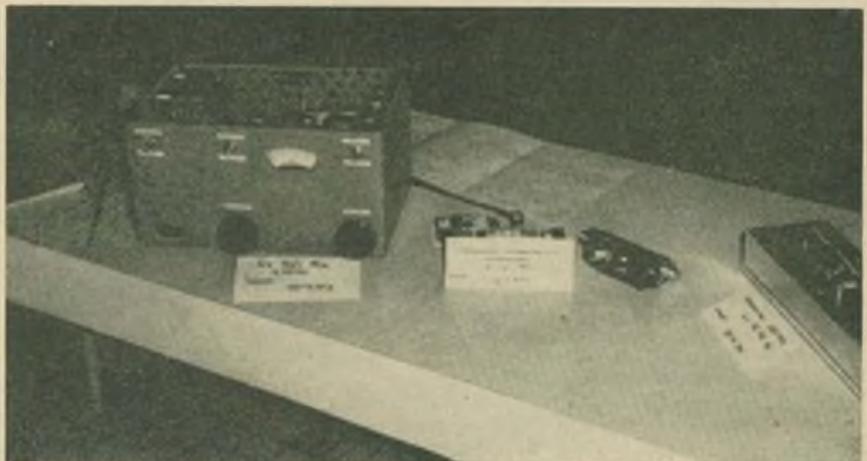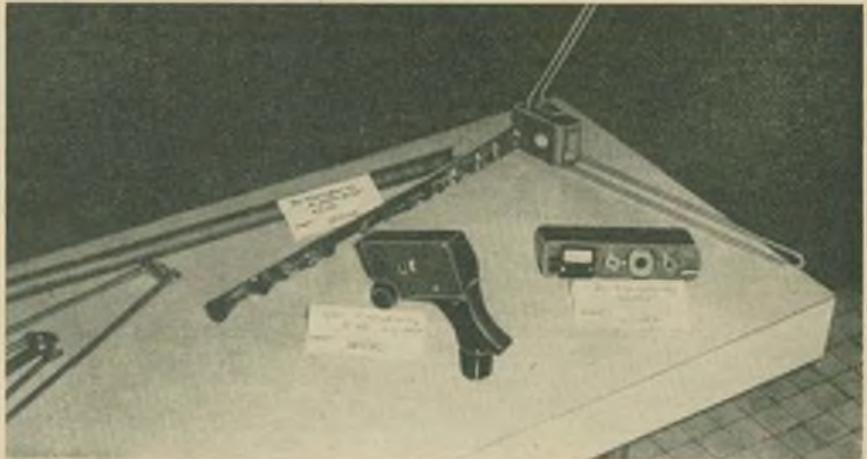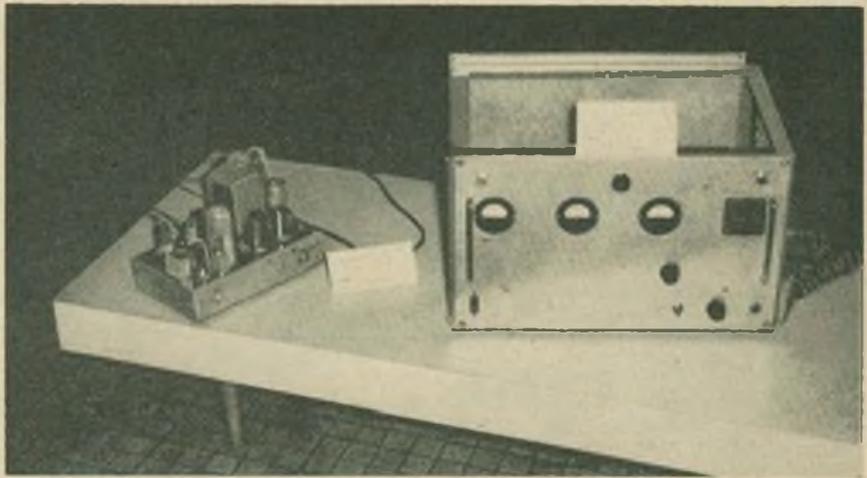Die anwesenden Vertreter der Organisationen bekräftigten ihren Willen, ihre Amateure zur Teilnahme an den wieder im August stattfindenden DM-UKW-Contest aufzurufen.



Weitere Probleme waren das Marathon in OK und SP sowie eine eventuelle Beteiligung DMs. Die Verbindung zwischen den UKW-Managern wurde diskutiert und einige Wege aufgezeichnet. Ein weiterer Punkt waren die jährlich stattfindenden UKW-Treffen in den einzelnen Ländern. Man äußerte den Wunsch, möglichst viele OM aus den Nachbarländern an den Treffen teilnehmen zu lassen und erörterte Möglichkeiten, die Treffen mehr zu den Grenzen der Länder OK, SP, DM zu verlegen, um im Rahmen der touristischen Konventionen dieser Länder möglichst vielen Freunden eine Teilnahme

zu ermöglichen. Eine mögliche internationale Organisation solcher UKW-Treffen zeichnet sich zumindest zwischen OK-SP-DM ab.

Bis 01.00 Uhr dauerte diese anstrengende Sitzung.

Der Sonntag stand als letzter offizieller Tag des Treffens für die Gastdelegationen im Zeichen eines Ausfluges durch Schlesien. Die Busfahrt führte über mehrere Stunden durch die Industriegebiete.

Leider wurde das für den Nachmittag angesetzte Hamfest abgesagt und dafür ein gemeinsames Abschiedessen ange-

Schluß auf Seite 12

Noch einmal:

Einfaches Lichtsprechgerät

Die bestechende Einfachheit der im „funkamateure“, Heft 4/1963, S. 130, beschriebenen Übertragungsanlage für Sprache und Musik mit helligkeitsmoduliertem Lichtstrahl dürfte manchen Funkamateure zur Erprobung dieses Gerätes angeregt haben. Obgleich die prinzipiellen Erläuterungen in dieser Arbeit für einen erfolgreichen Selbstbau ausreichen, glauben wir (Station Junger Naturforscher und Techniker, Meinungen) die Erfolgsaussichten durch weitere nützliche und praktische Hinweise zu sichern.

Entscheidend für die anzustrebende, größtmögliche Reichweite ist die Ausführung und Einstellung der Optik. Größere Parabolspiegel als die einer Stabtaschenlampe mit etwa 6 cm Öffnungsdurchmesser ergeben zwar theoretisch einen besseren Wirkungsgrad. Dennoch ist eine Fahrradlampe als Lichtstrahler völlig ungeeignet, da bei ihr die Einrichtung zur optimalen Fokussierung fehlt. Aber gerade die gute Bündelung des Lichtstrahls ist sehr wichtig. Auch bei Lampenwechsel und Änderung der Lichtstrecke muß die Fokuseinstellung justierbar sein. Diese Voraussetzungen sind bei der handelsüblichen Stablampe gegeben.

Für die Versuche ist ein Taschenlampen-Glühlämpchen von 2,5 V – 0,2 A am geeignetsten. Es besitzt eine relativ kurze Leuchtwendel (bündelungsförderlich) und ermöglicht ein überraschend gutes Klangbild, ohne wahrnehmbaren Verlust der höheren Tonfrequenzen. (Test: UKW-Empfänger als Modulator-Speisequelle). Zu einem Lämpchen mit größerer Stromaufnahme kann nicht geraten werden, weil die Wärmeträgheit der Leuchtwendel den Frequenzgang spürbar nach oben schmälert.

Auch die Größe und die sorgfältige Justierung der Sammellinse vor dem Fototransistor ist zur Erzielung großer

Reichweiten von wesentlichem Einfluß. Eine Leselupe mit einfacher Konvexlinse genügt allen Anforderungen. Entscheidend aber ist ihr Durchmesser. Wenn man bedenkt, daß das von der Linse erfaßte Licht dem Quadrat ihres Durchmessers direkt proportional ist, die Verdopplung des Durchmessers die Lichtleistung sonach um das Vierfache steigert, so ist diese Lichtgewinnung sehr „billig“. Ein Durchmesser von etwa 7 cm kann als ausreichend angesehen werden. Unkritisch ist dagegen die Brennweite der Sammellinse.

Zur genauen Einstellung der Optik dient ein zwischen Batterie und Übertrager-Primärwicklung des Lichtempfängers eingeschaltetes mA-Meter, das den maximalen Kollektorstrom anzeigt, sobald die optimale Justierung der Sammellinse erreicht ist. Der Zeigerausschlag läßt erkennen, wie sehr hier die sorgfältige Justierarbeit lohnt. Die Helligkeit der Strahlerlampe muß allmählich vermindert werden, sobald der maximale Kollektorstrom den Wert von 3 mA übersteigen will. Beim Betrieb kann die Grundhelligkeit soweit herabgesetzt werden, daß der Kollektorstrom weniger als 1 mA beträgt. Zur Überbrückung kurzer Entfernungen unter 5 m kann die Lampe bis zum schwachen Glimmen zurückgedreht werden. Selbst in diesem Falle hat helles Tageslicht keine Einwirkung auf die Übertragung. Eine Rotlichtblende vor den Lichtstrahler bei Tageslicht zu setzen,

erübrigt sich, da sie lediglich die Aufgabe hat, den Strahler bei Dunkelheit unsichtbar zu machen. Hierzu kann aber nur ein spezielles Infrarotfilter benutzt werden.



Als Fototransistor empfiehlt es sich, einen rauscharmen Typ (z. B. OC 812) heranzuziehen, der einen möglichst geringen Kollektorstrom (kleiner als 100 μ A) hat. Die Lichteintrittsöffnung erhält der Transistor an der nichtetikettierten Flachseite, wobei der Kollektor links neben dem Basisanschluß liegt. Solche „Selbstbau“-Fototransistoren, auch für Lichtschranken bestens geeignet, haben, wenn sie nicht extremen klimatischen Einflüssen ausgesetzt sind, eine beachtliche Lebensdauer und nach unseren zweijährigen Erfahrungen ihre Wirtschaftlichkeit im polytechnischen Unterricht bewiesen. Eine Beschädigung kann allerdings dann eintreten, wenn der Kollektorstrom durch zu helles Licht den zulässigen Wert übersteigt. Die durch die Modulation gesteuerte Helligkeitsschwankung der Lampe ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Mitbestimmend für den Wirkungsgrad ist die Modulationsspannung. Sie ist jedoch nur so weit zu steigern, daß ein Flackern der Lampe nicht eintritt. Die Regelung der Lautstärke geschieht lediglich am NF-Verstärker.

Ebenfalls mit geringem Aufwand läßt sich eine transportable, transistorisierte Sprechanlage aufbauen, die von uns erarbeitet wurde. Wie Bild 1 zeigt, erfolgt die Modulation des Lampenstromes lediglich durch ein Kohlemikrofon. Der Sprechübertrager trennt galvanisch Mikrofon- und Lampenstromkreis und übernimmt die optimale Anpassung. Um den Ohmschen Spannungsabfall in den Wicklungen klein zu halten, ist für

Bild 1: Schaltung des Lichtsprechgerätes

Bild 2: Ansicht des Lichtsenders (unten links)

Bild 3: Ansicht des Lichtempfängers (unten rechts)

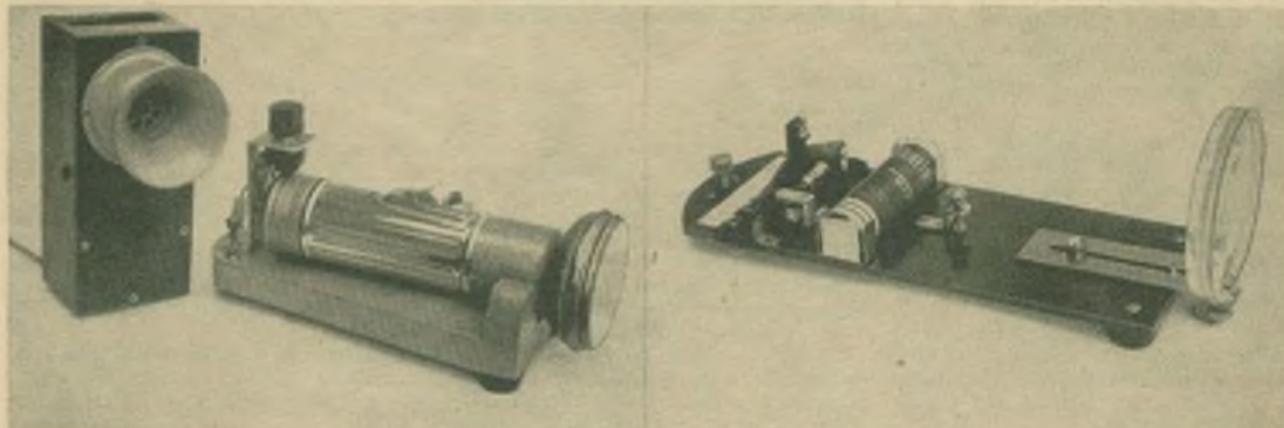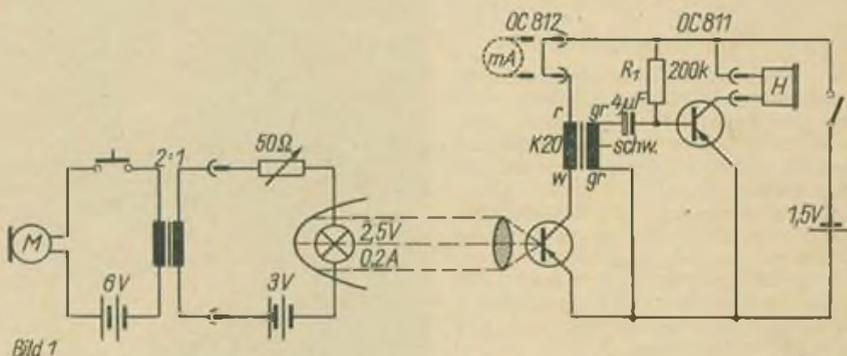

diese eine relativ große Drahtstärke erforderlich. Da Übertrager dieser Art nicht handelsüblich sind, verbleibt die Selbstanfertigung. Die Daten: Kern M 42/15 (Dyn. Bl. IV, gleichsinnig geschichtet), Primärwicklung (Mikrofonkreis) 200 Wdg., 0,6 CuL, Sekundärwicklung (Lampenkreis) 100 bis 120 Wdg., 0,6 CuL.

Der Lichtempfänger erhält eine Transistor-Verstärkerstufe in üblicher Emitterschaltung mit dem Ankopplungsübertrager K 20 (Treibertrafo des „Sternchen“). Je nach dem Stromverstärkungsfaktor des verwendeten Verstärkertransistors ist R1 so zu bemessen, daß am Kopfhörer etwa die halbe Speisespannung abfällt. Will man die Anlage für Kommando zwecke (Sportplätze, Zeltlager usw.) benutzen, kann ein Transistor-NF-Verstärker entsprechender Leistung parallel zum Kopfhörer nachgeschaltet werden. Der Kopfhörer als Arbeitswiderstand bleibt also angeschaltet. In geschlossenen Räumen kann die Funktion der Anlage durch das Auftreten der akustischen Rückkopplung beeinträchtigt werden, deren Abhilfe aber durch geschickte Aufstellung des Lautsprechers bzw. Mikrofons möglich ist.

Den technischen Aufbau der Sprech-

anlage wird der erfahrene Funkamateurliehaber ganz nach seinem Geschmack und seinen Bedürfnissen gestalten, so daß eine Baubeschreibung sich erübrigen dürfte. Bild 2 und 3 zeigen die von uns ausgeführte Anlage, die vornehmlich Unterrichtszwecken dient und einen gewissen Anhalt geben soll. Kohlemikrofon, Sprechübertrager und Batterie (zwei kleine 3-V-Stabbatterien) sind in einem kleinen Holzkästchen untergebracht, an dessen linker Seite der Druckknopf zum Einschalten der Mikrofonbatterie ersichtlich ist. Die Lichtsender-Stablampe ruht unverrückbar auf einem mit zwei Gummifüßen versehenen Lagerbock, auf dem auch der Winkel mit dem Helligkeitsregler befestigt ist. Die hinter dem Winkel sichtbare Stellschraube ermöglicht die Höhenschwenkung des Lichtstrahls. Auch bei dem Lichtempfänger ist die gleiche Schwenkvorrichtung vorgesehen und erleichtert gerade hier erheblich die Justierarbeit. Im Brennpunkt der Sammellinse befindet sich auf einem senkrecht zur Grundplatte befestigten Isolierstreifen der Fototransistor und darunter der einstufige NF-Verstärker. Der Ausschalter hat seinen Platz vor der Batterie.

A. Steiner

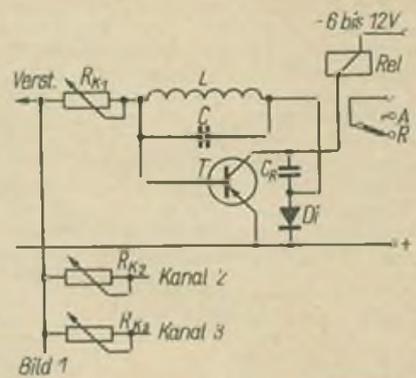


Bild 1

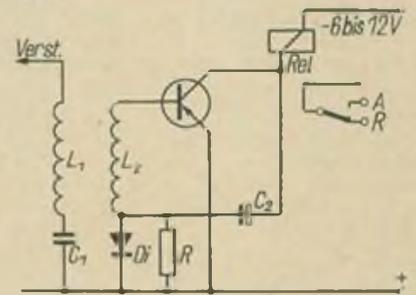


Bild 1: Relaisstufe mit Parallelschwingkreis

Bild 4: Relaisstufe mit Reihenschwingkreis (Bild unten)

Hinweise für den Fernsteuer-Mehrkanalbetrieb

Dipl.-Ing. B. LINDEMANN

Bei der Fernsteuerung von Modellen besteht oft der Wunsch, mehrere Kommandos gleichzeitig oder nacheinander zu übertragen. Um dies zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Fernsteuer-Amateur.

Eine der ältesten Methoden, die vor allem beim A1-Betrieb – also bei Einzelkanalanlagen – in Frage kam, bestand im Welterschalten von Schrittschaltwerken nach einem bestimmten Programm. Der hohe Stromverbrauch sowie das dabei bedingte hohe Gewicht setzten der Anwendung gewisse Schranken. Daneben erwarb sich das Zungenresonanzrelais – in Verbindung mit dem A2-Betrieb – viele Anhänger. Seine Verwendung setzt also einen entsprechend modulierten Träger voraus. Die Schwierigkeit der Konstanthaltung der einzelnen Signalfrequenzen, ganz abgesehen von der Beschaffung bzw. Selbstherstellung des Relais geben elektronischen Schaltungen zum Trennen der einzelnen Signale den Vorrang. Dabei ist leicht einzusehen, daß für jedes einzelne Kommando mit einer festgelegten Signalfrequenz eine entsprechende Selektivstufe vorhanden sein muß. Diese baut sich im allgemeinen aus einem Schwingkreis und einer Verstärkerstufe für das jeweilige Relais auf. In der Praxis haben beide Formen des Schwingkreises – der Reihenschwingkreis und der Parallelschwingkreis – ihre Existenzberechtigung gefunden.

Schaltstufe mit Parallelschwingkreis

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Parallelschwingkreise in Verstärker-

stufen anzuordnen. Eine der bekanntesten Schaltungen ist die Tonkreisschaltstufe nach Schuhmacher [1]. Sie zeichnet sich durch ihre große Empfindlichkeit bei guter Trennschärfe aus; Bild 1 zeigt die Schaltung.

Das Typische an dieser Schaltstufe ist die „Gleichstrom-Rückkopplung“. Die verstärkte Niederfrequenz gelangt vom Verstärker über einen Entkoppelwiderstand R auf den Parallelresonanzkreis L-C. Entspricht die Signalfrequenz der Resonanzfrequenz des Schwingkreises, so tritt wegen des hohen Resonanzwiderstandes des Kreises eine Ansteuerung der Basis des Transistors T ein. Das Signal wird verstärkt. Wegen des induktiven Widerstandes des Relais läßt sich leicht ein Teil der verstärkten Spannung über den Kondensator CR auf die Diode D zurückführen. Durch die Gleichrichtung an der Diode entsteht eine negative Gleichspannung, deren Strom über die Induktivität den Arbeitspunkt des Transistors derart verschiebt, daß der Kollektorstrom ansteigt. Dies hat wieder eine verstärkte Rückführung der Signalspannung am Kollektor auf die Basis zur Folge, so daß die Stufe sehr empfindlich arbeitet. Über die Entkoppelwiderstände Rk können mehrere Tonkreisstufen parallel an den Verstärker Ausgang angekoppelt werden.

Eine Formel für die Schwingkreisgüte lautet bekanntlich:

$$(1) \quad Q = \frac{f_0}{b} \quad \begin{array}{l} Q = \text{Schwingkreisgüte} \\ f_0 = \text{Resonanzfrequenz} \\ b = \text{Bandbreite} \end{array}$$

Bild 2 und 3 zeigen Resonanzkurven einer Tonkreisstufe bei verschiedener Ansteuerung. Dabei ist deutlich zu erkennen, daß der Kreis mit größerer Ansteuerung an Güte verliert, da die Bandbreite breiter wird. Da dies für den Betrieb nachteilig ist, soll der Parallelschwingkreis prinzipiell eine hohe Güte besitzen. Die Güte für den Parallelschwingkreis läßt sich auch noch anders darstellen:

$$(2) \quad Q = \frac{R_p}{2 \pi \cdot f_0 \cdot L} = R_p \cdot 2 \pi \cdot f_0 \cdot C$$

Beim Parallelschwingkreis steigt also die Güte mit größer werdender Kapazität. Dies sollte beim Aufbau von Parallelschwingkreisen unbedingt berücksichtigt werden. Wegen der relativ niedrigen Ein- und Ausgangswiderstände des Transistors tritt aber für den Parallelschwingkreis eine mehr oder weniger große Bedämpfung auf, die die Güte entsprechend verringert. Durch die spezielle Rückkopplung der Tonkreisstufe wird dies zum Teil wieder ausgeglichen. Voraussetzung für ein gutes Arbeiten der Schaltstufe ist ein hoher Stromverstärkungsfaktor des Transistors. Er sollte im allgemeinen über 100 liegen (Bild 2 und 3). Ein hoher Widerstand R wirkt sich auf die Güte des Kreises günstig aus, da der Ausgangswiderstand des Verstärkertransistors nicht so stark bedämpfend wirken kann. Gleichzeitig setzt aber ein hoher Widerstand die Empfindlichkeit der Stufe herab. In der Praxis sollte man einen Kompromiß schließen, wobei beachtet werden muß, daß der Widerstand noch die entsprechenden negativen Steuerungsspannungen der einzelnen Stufen bei gleichzeitigem Schalten mehrerer Relais entkoppeln soll. Bewährt haben sich hier Einstellregler mit R = 50 kOhm, die ein Trimmen der einzelnen Kanäle auf eine optimale Empfindlichkeit zulassen.

Für die Ansteuerung der Schaltstufen wird keine sinusförmige Spannung vorausgesetzt. Verzerrte Sinusspannungen sowie Rechteckspannungen, deren Grundwelle der Resonanzfrequenz des Kreises entspricht, bringen die Tonkreisstufe zum Schalten. Dabei muß aber auf den Oberwellengehalt geachtet werden. Die Tabelle 1 gibt neben einer oberwellensicheren Kanalverteilung ein entsprechendes Dimensionierungsbeispiel für die Schwingkreise an (1).

Kanal	f/kHz	L/mH	Wdg. CuL/mm	C/nF	
1	1080	225	570	0,1	110
2	1320	225	570	0,1	85
3	1610	140	440	0,12	70
4	1970	140	440	0,12	50
5	2400	140	440	0,12	40
6	2940	78	325	0,14	40
7	3580	78	325	0,14	30
8	4370	43	245	0,15	30
9	5310	43	245	0,15	25
10	6500	43	245	0,15	15

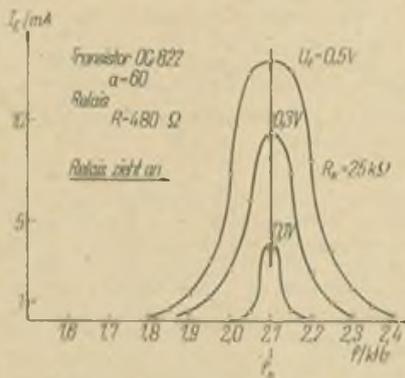


Bild 2: Kollektorstrom in Abhängigkeit von der Frequenz

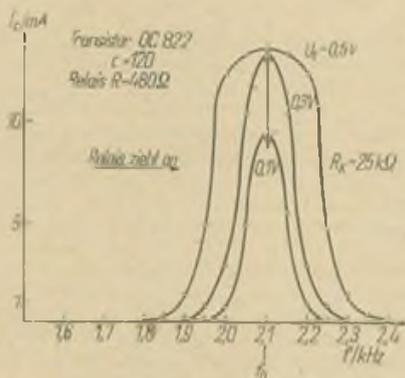


Bild 3: Kollektorstrom in Abhängigkeit von der Frequenz

Diese Angaben gelten für einen Schalenkern 8 x 14 ohne Luftspalt.

Schaltstufe mit einem Reihenrelais

Die Nachteile der Güteminderung der Parallelkreise durch die Transistorwiderstände lassen sich mit einer Schaltstufe vermeiden, wie sie in der Telecont-Anlage (2) eingesetzt wird. Diese Stufe arbeitet mit einem Reihen-schwingkreis (Bild 4).

Die Güteverhältnisse beim Reihenkreis sind dual zu denen des Parallelkreises.

Da die Güte des Reihenkreises durch das Verhältnis

$$(3) \quad Q_R = \frac{1}{2\pi \cdot f_0 \cdot C \cdot R_R}$$

R_R = Resonanzwiderstand gekennzeichnet wird, kommen die relativ niedrigen Transistorwiderstände diesem Schaltprinzip entgegen. Der Kondensator C1 und die Induktivität L1 bilden den Reihenkreis. Durch den Kondensator C2 wird – im Gegensatz zur vorher beschriebenen Schaltstufe mit Parallelkreis – keine Rückkopplung hervorgerufen. Dadurch wird die Empfindlichkeit etwas geringer, aber es kann auch nicht zu Schwingeinsätzen (Relaisklappern) durch zu große Aussteuerung kommen, wie es mitunter bei der Parallelkreisschaltstufe vorkommt. Allerdings sollte diese Frage eine sekundäre Bedeutung haben. Allgemein ist der Empfänger ein Pendelaudio, und diese zeigen ja bei Übersteuerung durch ein zu großes Eingangssignal einen gewissen Begrenzer-effekt. Die sich weiterhin immer stärker durchsetzende Rechteckmodulation ergibt am Verstärkerausgang ein ausreichendes Signal, um auch die weniger empfindliche Serienkreisschaltung auszusteuern.

Die Schaltstufe arbeitet prinzipiell wie folgt: Führt eine Signalfrequenz zur Resonanz des Serienkreises C1 – L1, wird in der Sekundärspule L2 des Übertragers eine entsprechend hohe Spannung induziert, die auf die Basis des Schalttransistors gelangt und ihn durchsteuert. Da das Relais wegen des niederfrequenten Kollektorstromes klappern könnte, wird zur Beruhigung der Kondensator C2 eingesetzt. Wegen des Fehlens der Rückkopplung zeigt sich die Serienkreis-Schaltstufe breitbandiger. Die Bandbreite ist durchschnittlich 3- bis 5mal so groß wie die der Parallelkreis-Schaltstufen. Die Kanalaufteilung muß deshalb in größeren Frequenzabständen geschehen.

Bei praktischen Versuchen mit Reihenkreisen in der Selektivstufe hat sich für die Auskoppelwicklung L2 eine Windungszahl von 10 Prozent bis 15 Prozent der Windungszahl der Primärspule L1 als vorteilhaft erwiesen. Weiterhin soll der Schwingkreiskondensator C1 den Wert von 5 nF keinesfalls überschreiten, da sonst die Kreisgüte zu ungünstig beeinflusst werden würde. Für den Aufbau der Induktivitäten sind nur Schalenkerne ohne Luftspalt zu empfehlen, um auch hier eine hohe Güte anzustreben. Eventuell kann bei Schalenkernen mit Luftspalt der Kern mit feinstem Schleifpapier auf einer ebenen Metallunterlage kürzer geschliffen werden. Anschließend muß eine neue Al-Wert-Bestimmung mit einer Probepule von 100 Wdg. erfolgen. Diese ist aber auch bei Verwendung von Schalenkernen ohne Luftspalt nötig, da hier die aufgedruckten Al-Werte zu starken Streuungen unterliegen, um bestimmte Induktivitätswerte zu errechnen.

Literaturangaben:

- [1] „Ein neues Funkfernlenksystem“, Funkschau, 5/1960
- [2] „Telecont-Fernsteueranlage“, Modell, 3/1961
- [3] „Fernsteuer - Mehrkanalbetrieb“, Modellbau und basteln, 8/1962
- [4] „Resonanzschaltstufen-Praxis“, Modellbau und basteln, 1/1963

Bauteile für Bild 1 und 4:

- T OC 822 Di OA 625 o. ä.
- R_k Einstellregler 50 kOhm
- C_R 0,1 µF R 500 Ohm/0,1 W
- C2 2 bis 4 µF – 0/8 V
- Rel 6 bzw. 12 V (200–500 Ohm)

Schwingkreisdaten siehe Text

Schluß von Seite 9

setzt. Der Abend stand dann im Zeichen von persönlichen Begegnungen. Zwar war ein großer Teil schon am späten Nachmittag wieder abgereist, aber der Rest machte es sich gemütlich. Zuvor unternahmen wir noch einen ausgedehnten Spaziergang durch den riesigen Vergnügungs- und Erholungspark. Aber wie sollte es anders sein, wir fachsammelten auch dabei mehr als genug. Am Montag besichtigten wir dann noch ausgiebig Katowice.

Unser Begleiter war SP 9 DL, Leon Brezinski. Wir konnten das Leben und Treiben dieser Stadt kennenlernen, das dem Leipzig zu den Messtagen gleicht. Am Abend nahmen wir dann unseren Zug in Richtung Heimat. In Gliwice verabschiedete uns der UKW-Manager SP 9 DR und dann begann wieder die zwölfstündige Reise. Aber wir kamen fast nicht zum Schlafen, denn wir hatten ja die Erlebnisse während des Treffens in Gedanken und im Gespräch nochmals durchzugehen.

Unser Dank gilt den OM SP 3 GZ, SP 9 ANI, SP 9 AFI und SP 9 DL, die uns in jeder Hinsicht zur Seite standen und helfend eingriffen, wenn alle Beteiligten mit ihren Sprachkenntnissen am Ende waren. Bleibt abschließend noch die Hoffnung, daß zum Pfingsttreffen in DM und zu den Treffens in SP und OK möglichst viele Amateure anwesend sein können.

Gerhard, DM 2 AWD

Bezirks-QSL-Vermittler

- A: DM 2 A1A, Fritz Kirchner, Rostock, An der Hasenbük 6
- B: DM 2 ACB, Heinz Stiehm, Schwerin (Meckl.), PSF 185
- C: Margarita Mach, Prenzlau, Franz-Wienhold-Str. 2
- D: DM 3 SMD, Heinz Komm, Beelitz (Mark), PSF 8
- E: DM 3 YPE, Eckehard Kitzrow, Eberswalde, Freienwalder Str. 64
- F: DM 2 AMF, Werner Karow, Cottbus-Sachsendorf, Grenzstr. 14
- G: DM 2 AMG, Siegfried Spengler, Hohendodeleben, Kleine Str. 125
- H: DM 4 XNH, Erich Voigt, Halle a. d. S. Landrain 52
- I: DM 2 AYI, Lutz Lindner, Erfurt, PSF 481
- J: DM 3 EJ, Eckhart Bernau, Greiz, Naumannstr. 4
- K: DM 2 AVK, J. Sittig, Ilmenau, PSF 200
- L: DM A ATL, Klaus Voigt, Dresden-A. 17, Tzschimmerstr. 18
- M: DM 2 AHM, Martin Schurig, Fuchshain (Leipzig)
- N: DM 2 ASN, Heinz Seifert, Karl-Marx-Stadt, Scharfensteiner Str. 35
- O: DM 2 AUO, Max Perner, Berlin-Hohenschönhausen, Oberseestr. 30

Bringt Leben in die Bude

In einem Diskussionsbeitrag auf der Aktivtagung des Bezirks-Radlokclubs Cottbus zur Vorbereitung der Wahlen in den Grundorganisationen und Vorbereitung des Ausbildungsjahres 1964 gab Kamerad Walter Sprecher, DM 2 ABF, einige wertvolle Hinweise, die auch über den Rahmen des Bezirkes Cottbus hinaus gültig sind. Wir bringen deshalb einige Auszüge daraus:

... Ich habe selbst als Reservist unserer NVA in diesem Jahr die noch nicht ersetzbare Drahtnachrichtentechnik, ich meine Fernsprech-, Fernschreib- und Funk-Fernschreibtechnik, besonders die komplizierte Aufschalttechnik auf modernste Funk- und Richtfunkmittel schätzen gelernt. Das heißt, ich habe mich von der überheblichen Voreingenommenheit, einer alleinigen Bedeutung der Funk-Nachrichtentechnik heilen lassen. Ich erhielt Gelegenheit, mich mit der kompliziertesten Nachrichtentechnik unserer Armee, dem Mehrkanal-Dezimeter-Richtfunk, gründlich vertraut zu machen, ja, Kameraden, da wurde plötzlich jede Geräteeinstellung oszillografiert, da hatte ich plötzlich mit Impulstechnik zu tun, das war doch was für einen Funkamateure. Auf Grund meiner Vorkenntnisse war es mir bald möglich, mehrere Wochen als technischer und militärischer Ausbilder arbeiten zu können. Zwei Jahre vorher wurde ich als Reservist in der militärischen Funkmeßtechnik (Radar) ausgebildet. So ging mein Wunschtraum in Erfüllung, diese beiden, wie als Amateur am interessantesten erscheinenden Nachrichtenzweige unserer NVA, gründlich kennenzulernen.

Aber, liebe Kameraden, das schnelle Verstehen dieser komplizierten Technik wäre nicht möglich gewesen ohne die langjährige Arbeit als aktiver Funkamateure unserer Organisation und deshalb bin ich stolz darauf... Seht einmal, welche ideale technische Basis und Ausbildungsmöglichkeit uns

Nachrichtensportlern, aber ganz besonders uns Cottbuser Kameraden mit dem neuerbauten Bezirks-Radlokclub in die Hand gegeben wurde, ein neues und wertvolles Geschenk unserer Partei und Organisation. Aber unter den gegenwärtigen Bedingungen in der Kreisorganisation Cottbus muß man wirklich darum ringen, diesen Klub mit Leben zu erfüllen. Mit diesem Geschenk wurde das Vertrauen in uns gesetzt, ein reges Organisationsleben zu entfachen und seine materielle Kapazität zu nutzen. Sicher müssen wir auch unser Programm erweitern, müssen das bringen, was den Jugendlichen interessiert. Vielleicht Hi-Fi-Übertragungstechnik, angewandte Transistortechnik, experimentelle industrielle Elektronik sozusagen und Radiobastelzirkel. Befaßt man sich mit dem sehr beachtlichen Umsatz unserer GST-Fachzeitschrift „funkamateure“ oder der beliebten kleinen Heftreihe „Der praktische Funkamateure“ so weiß man, wie groß das Interesse besonders bei den nichtorganisierten Jugendlichen ist. Ich werde als ersten Schritt im Wohngebiet Nord in der im Haus der Nationalen Volksarmee stattfindenden Ausstellung „Sport und Technik“ meine Amateurfunkstation DM 2 ABF ausstellen und von dort aus „portabel“ Funkbetrieb aufnehmen. Erfahrungsgemäß sind die nur gelegentlich in der Öffentlichkeit auftretenden Amateurfunkstationen ein äußerst beliebter Anziehungspunkt für funktechnisch Interessierte, und ich will natürlich die Gelegenheit wahrnehmen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.

Zur aktiven Unterstützung hat sich bereits der überwiegende Teil der Cottbuser Funkamateure bereit erklärt.

Dies sei also unser erster Beitrag zur Verbesserung der Arbeit im Wohngebiet und Auswertung unseres Jugendkommunikés in der Praxis.

Ingenieur Walter Sprecher, DM 2 ABF

Aktuelle INFORMATIONEN

„Sokol“ mit 7 Transistoren

Ein neuer Transistor-Kleinstempfänger ist in der UdSSR im Handel erschienen. Das leistungsfähige Gerät hat etwa die Größe des „Sternchen“. Es ist mit 7 Transistoren und einer Diode ausgestattet und verfügt über einen Mittel- und Langwellenbereich. Der Empfänger wird in einem eleganten Kunststoffgehäuse angeboten.

Neuer Transistorempfänger

Ein Transistorgerät mit 8 Transistoren und Empfangsmöglichkeiten im Mittel- und Kurzwellenbereich wurde in China entwickelt.

Farbig aus Prag

Die ersten Versuche mit Farbfernsehen stellte vor einiger Zeit der Fernsehsender Prag an.

TV aufs Land

Auch in den ländlichen Gebieten der UdSSR breitet sich das Fernsehen in schnellem Tempo aus. In den Dörfern des Bezirkes Schujsk (Gebiet Iwanowo, RFSSR) hat bereits jeder dritte Haushalt ein Fernsehgerät.

Der zweiten Million entgegen

1,7 Millionen Fernsehgeräte werden in Polen 1964 in Betrieb sein. Ebenfalls in diesem Jahr werden 80 Prozent des Landes im Fernsehsenderbereich liegen.

Bahnsteige im Bildschirm

Fünf Stationen der Moskauer Metro sind mit einer Fernsehüberwachungsanlage zur Kontrolle des Ein- und Aussteigens der Fahrgäste und des Einlaufs und Abfahrens der Züge versehen worden.

4000 km Kabel

Eine Fernmeldeverbindung von Moskau über Kiew-Krakau-Katowice-Brünn-Prag nach Berlin mit einer Gesamtlänge von über 4000 km wird in Kürze

in Betrieb genommen. Auf vier „Gleisen“ des konzentrischen Kabels kann man bis zu 2000 Gespräche gleichzeitig führen. Ein Teil des Kabels ist für die Intervention vorgesehen.

Neues Fernamt

Das neue internationale Fernamt in der Berliner Dottistraße wird im Mai in Betrieb genommen. In dem Haus sind etwa 4000 Meter Kabel verlegt. Das Amt wird zu einer bedeutenden Zentrale im internationalen Fernsprechverkehr. Das nationale Amt in einer der sechs Etagen nimmt den vorgesehene automatische Selbstwählverkehr mit den Bezirkshauptstädten der DDR auf. Ein neues Rundfunkverstärkeramt und ein Trägerfrequenzamt werden ebenfalls in dem Gebäude untergebracht.

Symposium in Budapest

Die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet des mechanischen Entwurfes von nachrichtentechnischen und elektronischen Anlagen, Geräten und Bauteilen wurden auf einem Symposium mechanischer Konstruktionen in Budapest behandelt.

Bald Taschenformat

Eine tragbare Elektronenrechenmaschine namens „Vega“ entwickelte das Rechenzentrum Leningrad.

Aus der Plattenbox

Twist in der Nacht – Twist –
(Kerber-Kerber)

Vor einem Jahr – langsamer Foxtrott –
(Kerber-Kerber)
Manfred Krug
Rundfunk-Tanzorchester Leipzig
Leitung: Walter Eichenberg
45 = 4 50 392

Manina, denkst du an mich
– Calypso –
(Mai-Bormann)
Rec Demont
Orchester Siegfried Mai

Vor dem Moulin Rouge – Foxtrott –
(Mai-Fischer)
Rec Demont
und die Vier Collins
Orchester Siegfried Mai
45 = 4 50 392

Allez Gaston – Orion –
(Honig-Upmeier)

Heut' brauch' ich Musik – Orion –
(Bath-Schüller)
Vanna Olivieri
Rundfunk-Tanzorchester Berlin
Leitung: Günter Gollasch
45 = 4 50 394

Wini – Wini – Foxtrott –
(Hellmar-Petersen)
Jane Swärd
und das Columbia-Quartett
Rundfunk-Tanzorchester Berlin
Leitung: Günter Gollasch

Abends kommen die Sterne
– Modorato-Walzer –
(Seeger-Schüller)
Jane Swärd
Rundfunk-Tanzorchester Berlin
Leitung: Günter Gollasch
45 = 4 50 395

„funkamateure“ - Korrespondenten berichten

Die besten Geräte zur Leistungsschau

Im Bezirk Frankfurt (Oder) ist es schon selbstverständlich, daß die Nachrichtensportler bei der Messe der Meister von Morgen vertreten sind. Dabei merkten wir immer wieder, daß für die Nachrichtentechnik großes Interesse da ist und wir viel zu wenig mit unserer Technik an die Öffentlichkeit kommen. Das mußte auch der Kreis Eberswalde feststellen. Durch die Ausstellung, bei der auch die Station DM 3 HE portable arbeitet, konnten 35 neue Mitglieder gewonnen werden. Auch in Beeskow war die Ausstellung ein Erfolg. Dort konnten die Nachrichtensportler dem Minister Reichelt, der die Ausstellung besuchte, über die Entwicklung des Nachrichtensports in den letzten fünf Jahren berichten.

Nehmen wir aber die Ausstellung unserer Geräte kritisch unter die Lupe, so müßten wir sagen, daß besonders bei der Bezirksmesse nicht die besten im Bezirk vorhandenen Eigenbaugeräte ausgestellt wurden, sondern das, was eben leicht zu erreichen war.

Dagegen sah man an den Ständen der Arbeitsgemeinschaften Junger Techniker wirklich gute Geräte, bei denen von der Lichtschranke bis zum Kleinoszillator alles vertreten war. Es gibt doch bei uns auch gute Geräte und wertvolle Entwicklungsarbeiten, aber leider haben wir es noch nicht geschafft, zur MMM eine Leistungsschau unserer Amateure durchzuführen. Das kostet natürlich Vorbereitungsarbeiten. Es muß eine Ausschreibung da sein, und gelenkte Entwicklungsaufträge müssen materiell gesichert sein. Man sollte sich auch über einen Anreiz zum Bauen

Gedanken machen. Zum Beispiel könnten die als Standards geeigneten Geräte prämiert werden. Es gibt leider Amateure und Bastler, die meinen, ihr Gerät wäre für eine Ausstellung zu schade. Von solchen Gedanken müssen sie sich freimachen, denn wie wollen wir denn unseren Fortschritt sonst der Öffentlichkeit dokumentieren? Diese Erfahrungen und Gedanken werden wir bei der Vorbereitung der DDR-Leistungsschau, die anlässlich des III. Kongresses im April in Görlitz stattfindet, berücksichtigen. Unser Bezirksklubrat hat den Termin der Bezirksausstellung zur Auswahl der besten Geräte für die DDR-Leistungsschau auf den 1. März festgelegt. Bereits vor längerer Zeit empfahlen wir den Sektionen besonders Fuchsjagdempfänger, Fuchsjagdsender und einfache 2-m-Stationen zu entwickeln, die den Anforderungen eines Wettkampfes genügen. Der Kreisradioklub Eberswalde hat bereits mit dem Bau von Transistorempfängern für die Fuchsjagdwettkampfmansschaft des Bezirks begonnen.

Von DM 3 CE im Halbleiterwerk Frankfurt wird die Arbeit im 2-m-Band entwickelt und macht erfreuliche Fortschritte. Diese Initiative strahlte auf andere Kreise aus und so gibt es bereits gute Ansätze in Strausberg, Beeskow, Frankfurt und Fürstenwalde. Wir sind jedenfalls bestrebt, unseren Teil zum Gelingen der DDR-Leistungsschau beizutragen. Je mehr wir die Zeit bis dahin nutzen, desto besser werden wir unseren Bezirk in Görlitz vertreten.

Paul Loose

Der Bezirksradioklub Gera

Der Bezirksradioklub Gera ist in drei Räumen des „Klubs der Jugend und Sportler“ in Gera untergebracht. Das Klubhaus befand sich zu jener Zeit gerade im Umbau. In den uns zugewiesenen Räumen begannen nun die Geraer Funkamateure zu wirken. Viele Stunden waren nötig, um die Räume herzurichten. Nach Monaten konnten wir mit der Einrichtung des Radioklubs beginnen. Im größten Raum wurde das Funkpolygon installiert. Kamerad Werner Wilhelm, DM 6 AJ, brauchte Dutzende von Stunden, um dieses zu reparieren. In einem zweiten kleineren Raum bauten wir die Kollektivstation des Bezirksradioklubs, DM 6 AJ, auf. Der TX ist eine kommerzielle 200-W-Seefunkstation für 80 und 40 m. Als Modulator steht ein 75-W-Verstärker vom Funkwerk Kölleda zur Verfügung. Der RX ist ein Allwellenempfänger vom Funkwerk Dabendorf mit gespreizten Amateurbänden.

Für ein Funkübungsnetz wird als Leitstation eine 100-W-Seefunkstation installiert. FK 1, FK 1a, FK 5 sind ebenfalls vorhanden.

Der letzte zur Verfügung stehende Raum ist als Werkstatt ausgebaut.

Als Klubstation des BRK auf dem 2-m-Band arbeitet die Station DM 3 IJ auf dem GST-Flugplatz in Gera-Leumnitz. Zum Klub gehört auch ein Funkwagen vom Typ H 3 A.

Nach Überwindung vieler Schwierigkeiten läuft nun auch die Ausbildung an. Mit Artikeln in der sozialistischen Presse warben wir Mitglieder für den Radioklub. Vorträge in Schulen und die Verteilung Tausender von Handzetteln helfen ebenfalls neue Mitglieder zu gewinnen. Ein speziell für den Klub ausgearbeiteter Maßnahmenplan sorgt für die Kontrolle und Durchführung aller Beschlüsse.

In dem Plan ist auch ein Treffen der UKW-Amateure des Bezirkes Gera vorgesehen.

Volker Scheffer, DM 3 XIJ

Unser Ausbilder ist prima

Unser Ausbilder ist ein alter „Hase“. Schon als kleiner Junge zeigte er reges Interesse für die Radiotechnik. Vor drei Jahren erweckte er in uns die Liebe zum Amateurfunk. Wir begannen mit der Morseausbildung. Als wir angingen, sah die Sache recht vielversprechend aus. Aber das dicke Ende kam nach. Nach und nach stiegen immer mehr aus, so daß unsere Nachrichtengruppe schließlich nur noch aus fünf Mann bestand. Wir bildeten uns auch im Betriebsdienst an der FK 1a und unserer Station weiter. Mit der Zeit fanden wir ein geeignetes qth an der Fliegerschule Neuhausen/Cottbus. Hier wurde so nach und nach unsere Station aufgebaut. Wir waren nach kurzer Zeit grv mit einem Neun-Röhren-Doppelsuperhet und einem 2-m-Empfänger. Der Sender ist zweistufig mit einer LV 3 in der PA. Die Leistung beträgt zur Zeit 25 Watt Input. Der Modulationsverstärker ist vierstufig mit EL 12 N im Gegentakt. Er bewährt sich ausgezeichnet. Die 41-m-Langdrahtantenne ist aus Feldkabel hergestellt. Unser Netzgerät liefert



1000 Volt Gleichstrom. So arbeiteten wir eine ganze Zeit und fuhren ungefähr 300 QSOs. Damals waren wir unter DM 3 YSF im Äther. Das war das Call unseres Ausbilders, der an einer Klubstation arbeitete. Nachdem wir mit der Ausbildung fertig waren, zogen wir wieder in unser altes Kahren/Cottbus, obwohl die HF-Bedingungen in Neuhausen besser waren. Unsere Ausbildung an der FK Ia hatte sich auch bewährt. Als im Juni 1963 das Kreispioniertreffen in Kahren stattfand, wurde unsere Nachrichtengruppe eingesetzt. Wir veranstalteten schon einige Geländespiele. Beim Marsch der Waffenbrüderschaft und Freundschaft innerhalb unseres Bezirkes wurden unsere Geräte auch eingesetzt. Sie bewährten sich ausgezeichnet. Unsere Freude war natürlich darüber sehr groß. Ich hoffe, daß wir mit unserem Ausbilder, Kamerad Schädel, an unserer Station DM 4 BF und mit der FK Ia noch viele schöne Erfolge haben.

Volker Werner, 14 Jahre,
Oberschule Kahren

Jetzt lerne ich morsen

Mit Interesse verfolgte ich die von DM 4 CD ausgelöste Diskussion um SWL's und QSL's. Diejenigen, die eine QSL nur Hörern mit DM-Diplom zugehen, sollten sich mal die Fälle vorstellen, wo nach einem Jahr regelmäßiger Teilnahme bei der Klubstation kein cw-Zeichen gehört oder gegeben werden kann. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Der Chef-op. und die Mitbenutzer fahren QSO's. Der Newcomer wird gefragt: „Kannst du morsen? – Nein? Schädel!“ Damit ist der Fall erledigt. Soll er sehen, wie er weiterkommt. (Gibt es wirklich solche barbarischen Klubstationen? Die Red.) Und gerade Morsen im Selbststudium zu erlernen, ist nicht einfach und schon mancher Interessierte hat resigniert aufgegeben. Er wird, wenn er noch nicht ganz aufgesteckt hat, zu Hause an der „Kiste“ hocken und mit dem „unlizenziierten Ohr“ das Funkgeschehen auf 80 oder 40 m verfolgen.

Vielleicht interessiert es, wie ich arbeite: Mein RX ist der „Ilmenau 210“, allerdings nicht umgebaut, wie es im „funkamateure“ 7/1962 und 8/1962 vorgeschlagen war, denn soweit reichen meine technischen Fähigkeiten nicht, hi! Ich habe das 80-m-Band nur gespreizt. Jetzt will ich allerdings auf dem K1-Bereich des „Ilmenau 210“ das 40-m-Band heranholen, weiß aber noch nicht wie. Vielleicht findet sich auf diesem Wege ein mitleidiger QM. Meine Antenne ist eine 40-m-Langerah. Meine SWL-Berichte versende ich per Rückantwort-Postkarte entweder direkt (leider hinkt der Nachtrag zur Rufzeichenliste ewig hinterher) oder über das DM-QSL-Büro.

Meine SWL-Karten bedruckte ich mit einem Gummistempel, sie haben so ein sauberes Aussehen, und man braucht nur noch einige Zeilen auszufüllen. Von 263 versandten Karten habe ich schon 172 bestätigt zurück, darunter auch eine ganze Menge QSL-Karten.

Das HADM habe ich seit vorigem Jahr. Für das RADM IV habe ich schon alle Bedingungen, aber zuvor fehlt mir das



Sonntagvormittag zu sprechen

Mein Name ist Hartmut ex DM 3 RXL. Ich bin seit Anfang August aus HL 74 g unter DM 2 CFL mit 25 Watt Input auf 2 m und 70 cm qrv.

Der Sender (oberer Einschub) ist ein 4- bzw. 6stufiger Bandfiltersender mit jeweils einer Y 32 in der PA. Sämtliche Ströme lassen sich durch Umschaltung der Meßgeräte laufend überwachen. Ein 5stufiger Modulator mit $2 \times EL 12 N$ gestattet eine Anoden-Schirmgitter-Modulation. Als Empfänger (zweiter Einschub von unten) dient ein 3fach-Super. Im Eingang auf 2 m arbeitet eine EC 86-Kaskode, während auf 70 cm eine EC 88 die erste Verstärkung des Signals übernimmt.

Sender und Empfänger lassen sich durch jeweils einen Schalter schnell von 2 m auf 70 cm umschalten. Trotz ungünstiger Tallage ist fast immer eine gute fone-Verbindung mit Berlin (etwa 160 km) und Prag (etwa 100 km) auf 2 m möglich. Der untere Einschub der Station ist das Netzteil. Die Antennenumschaltung übernimmt der auf der Station sichtbare magnetisch betätigte Koaxialumschalter. Als Antenne dient eine 10-Elemente-Yagi, die mittels einer Nachlaufregelung in jede Richtung ferndrehbar ist. Bis auf den Modulator, der sich im Musikschrank befindet, ist die Station somit ein komplettes Gerät, das sich

Radioklub rief zum Volksfest

Angeregt durch das Jugendkommuniké führte der Klubrat des Bezirksradioklubs Frankfurt in Hoppegarten bei Müncheberg ein Volksfest durch, um den Jugendlichen einen Einblick in die Arbeit der GST zu geben und allen Bewohnern der Gemeinde einige frohe Stunden zu bereiten.

Für die Kleinsten wurde eine Märchenstunde durchgeführt, wofür wir von der DSF nette sowjetische Filmstreifen bekamen. Anschließend zeigten wir einen DIA-Streifen der GST „Unsere Zeit braucht Helden“.

Den Schülern und Jugendlichen stand eine Bastelstraße zur Verfügung, die auch regen Zuspruch hatte. Kameraden des Halbleiterwerkes Frankfurt standen mit Rat und Tat zur Seite. Hier hatten die Jugendlichen auch Gelegenheit, die Ausbildungsgeräte der GST kennenzulernen und sich an der Morse-

DM-Diplom. Ich will mich der Klubstation in der Nachbarstadt anschließen, um endlich morsen zu lernen.

Zur Veranschaulichung meiner Stationsbeschreibung lege ich noch ein Foto bei: In der Mitte der „Ilmenau 210“, links daneben meine Kartei, ähnlich der von SWL Tränkner im „fa“ 10/63 beschriebenen, vorn neben den Kopfhörern das improvisierte Logbuch, dahinter an der Wand das HADM Nr. 679, daneben als „Trophäen“ QSL aus Belgien, Frankreich, der Schweiz, Schottland, Italien, Polen sowie DL, DJ und DM. Die QSL von DM Ø LMM erhielt ich übrigens für mein erstes abgehörtes QSO.

Siegfried G. Tauer,
Bitterfeld, R.-Wagner-Str. 7

auch verhältnismäßig gut zu einem Portable-qtz transportieren läßt.

Die sicherste Arbeitszeit außerhalb von Ferien oder Feiertagen liegt bei DM 2 CFL aus qrl-Gründen (Student in Dresden) am Sonntagvormittag.



übungsanlage zu versuchen. Den größten Andrang gab es am Luftgewehrstand, wo neben dem Blumenschießen jeder Gelegenheit hatte, das Schießabzeichen der GST zu erwerben. Darüber hinaus standen wertvolle Preise für ein Preisschießen zur Verfügung. An diesem Tage konnten der Jugend der Gemeinde 70 Schießabzeichen überreicht werden.

Bei Einbruch der Dunkelheit fand ein Fackelzug statt. Die Kinder marschierten nach der Marschmusik des Nachrichtenwagens durch das ganze Dorf. Am Abend traf sich jung und alt zum Funkerball, wobei Genossen einer Nachrichteneinheit zum Tanz spielten. Es war ein gelungener Tag, der ein gutes Verhältnis zur GST herstellte und damit die Voraussetzung schuf, in Hoppegarten eine Grundorganisation zu bilden.

P. L.



Die Hauptfunkstelle ist vom Funktrupp des Kombinats „Schwarze Pumpe“ besetzt

Trupps erreichten rechtzeitig ihren Raum und konnten mit dem Ausbau der Nachrichtenverbindungen beginnen.

Die Fernsprechrupps bauten vier Fernsprechnetze mit je drei Endstellen aus, und die Funker errichteten ein Funknetz, das als Überlagerung der Drahtverbindungen diente, so daß bei Ausfall einer Drahtverbindung die Führung über Funk gewährleistet war.

Man darf aber nicht annehmen, daß alles auf Anhieb klappte. So kam es vor, daß die Vermittlung vom Trupp Jessen auf einmal zu keiner Endstelle mehr Verbindung hatte. Nach längerem Probieren merkte der Kamerad an der Vermittlung, daß lediglich der Abfrage-

Nachtübung deckt Schwächen auf

Im November überprüfte der Bezirksradioklub Cottbus den Ausbildungsstand der Funk- und Fernsprechrupps in einer Nachrichtenkomplexübung, um daraus Schlußfolgerungen für die Schwerpunkte im neuen Ausbildungsjahr zu ziehen.

Zur Übung waren alle Funk- und Fernsprechrupps des Bezirks eingeladen. Leider konnten nicht alle erscheinen. Der Hauptgrund war, daß viele Trupps von den Betrieben für Sonnabend keine Freistellung erhielten, da sie schon während der Zeit der Volkswahlen Freistellungen erhielten und der Pro-

Die Vermittlung des Fernsprechrupps aus Jessen hat keine Verbindung mehr. Wo liegt der Fehler?



duktionsplan nicht gefährdet werden kann. In Zukunft wird also der Anreisetermin auf Sonnabend, 18 Uhr, festgelegt und der Übungsstoff mehr konzentriert. Ein Unterricht am Sonnabendnachmittag diente der Vorbereitung auf die Nachtübung. Die Kameraden frischten vor allem noch einmal die Kenntnisse in der Topografie auf, da nachts die Orientierung besonders schwer ist. Kartenlesen, Marschieren nach Marschrichtungszahl und Standortbestimmung nach der Karte waren die wesentlichsten Themen. Außerdem erhielten die Kameraden noch verschiedene Hinweise für die Tarnung der Nachrichtentechnik. Auch die günstigste Ausnutzung des Geländes für gute Nachrichtenverbindungen wurde nochmals erläutert.

Anschließend lernten die Kameraden an Hand der Karte und des Draht- und Funkschemas, die mit einem Episkop an die Wand projiziert wurden, den gesamten Verlauf der Übung im Groben kennen. Jeder Kamerad wußte, was er nach Auslösung des Alarms zu tun hatte. Zu kurz gekommen war allerdings die Erläuterung der taktischen Lage. Dadurch konnte es passieren, daß während der Übung einige Kameraden nicht wußten, was zu tun ist, wenn vor ihnen ein Knallkörper explodiert. Bei der nächsten Übung wird man also als erstes bei der Einweisung auf die taktische Lage genau hinweisen müssen.

Um 01.55 Uhr erscholl der Ruf „Alarm“. Gleichzeitig entstand vor der Unterkunft durch Nebelkörper eine dichte Nebelwand. Trotz des Nebels besetzten die Trupps binnen kurzer Zeit die Fahrzeuge. Jeder Trupp erhielt die Aufgabe, nach Marschrichtungszahl in einen Bereitstellungsräum zu fahren. Alle



Der Kamerad Walter Schneider überwacht den Funkverkehr und notiert sorgfältig jeden Fehler

apparat defekt war. Auch im Funknetz gab es Schwierigkeiten, besonders bei der Einhaltung der Funkdisziplin. Das lag zum Teil an dem nicht richtigen Verhalten der Hauptfunkstelle, die vom Kombinat Schwarze Pumpe gestellt wurde. Trotzdem kann man sagen, daß die Forderungen der Übung im allgemeinen erfüllt wurden. Schwierigkeiten gab es noch bei der Nachtorientierung. Die verantwortlichen Kameraden wollen daher in Zukunft mehr Wert auf die topografische Ausbildung legen.

Die Kameraden des Klubrates haben an Hand dieser Übung festgestellt, wo noch Schwächen in der Ausbildung liegen. So gilt es, neben den schon erwähnten Lehren vor allem die Verantwortlichkeit der Truppführer zu heben. Sie müssen mehr Eigeninitiative zeigen und ihre Trupps besser in der Hand haben.

Text und Fotos: Möcker

Bauanleitung für einen Rechteckwellengenerator

G. HEUCHERT

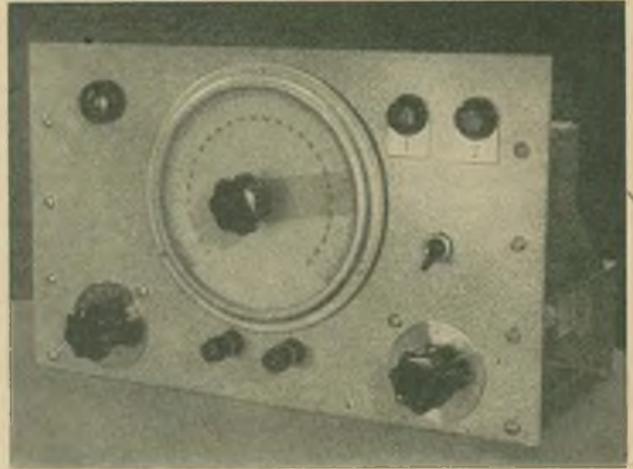


Bild 4
Frontansicht des beschriebenen Rechteckwellengenerators

In diesem Beitrag bezieht sich der größte Teil der Hinweise auf den konstruktiven Aufbau. Die angegebene Literatur enthält Angaben zur Anwendung des Gerätes bei der Prüfung von Verstärkern in der Rundfunk-, Fernseh- und Tonbandtechnik, die hier wegen ihres Umfangs nicht wiedergegeben werden.

Arbeitsweise des Gerätes

Der hier benutzte katodengekoppelte Multivibrator arbeitet mit der ECC 91. Der gesamte Frequenzumfang von 50 Hz bis 95 kHz wird grob in 5 Bereichen durch C 1 bis C 5 mittels eines Stufenschalters (S 2) und fein mit dem Potentiometer (250 kOhm-lin) eingestellt. Die vom Generator abgegebenen Rechteckschwingungen haben noch eine starke Dachschräge, welche in der folgenden Begrenzerstufe (EF 80) fast völlig beseitigt wird. Um einwandfreie Ecken am Rechteck zu erhalten, ist es notwendig, den Elko von 8 μ F an das Gitter 2 der EF 80 zu legen. Die folgende EC 92, als Anodenbasisstufe geschaltet, bewirkt eine weitere Begrenzung, somit die Herstellung einer fast idealen Rechteckschwingung.

An dem Schleifer des Katodenwiderstandes (Potentiometer 1 kOhm-lin) werden die Impulse abgenommen und

dem G 1 der EC 92 zugeführt. Die Anodenbasisstufe wurde nachgeschaltet, um stets den gleichen Innenwiderstand des Generators zu erhalten. Die Gleichspannung an der Katode, etwa 2 V, wird vom Ausgang durch einen Kondensator 4 μ F-MP ferngehalten.

Netzteil

Das Gerät ist für den Anschluß an ein Wechselstromnetz von 220 V oder 127 V ausgelegt. Als Trafo wurde der Typ M 85 des VEB Elektro-Feinmechanik Mittweida verwendet, der reichlich bemessen ist. Die eingeschaltete Netzspannung wird durch die Glühlampe angezeigt. Die Gleichrichterröhre (EZ 80) erhält ihre Heizspannung aus einer gesonderten Wicklung, was jedoch nicht notwendig ist, da hier eine indirekte Heizung vorliegt. Die indirekt geheizte Röhre wurde verwendet, um einen Stabi mit geringem Strom verwenden zu können. Die Gleichrichtung mit Selengleichrichter ist nicht angebracht, da dann vom Moment des Einschaltens bis zum Erwärmen der Röhren 1 bis 4 die volle Gleichspannung am Stabi liegen würde und dieser den gesamten Anodenstrom des Gerätes zusätzlich aufnehmen müßte. Bei der hier verwendeten Type kann das zur Zerstörung führen. Der Lade- und der

Siebcondensator wurden vom Chassis isoliert gesetzt und sehr groß gewählt, da sich bei kleineren Elkos eine Rückwirkung der steilen Impulse bis zur Gleichrichterröhre bei der Kontrolle am Oszillografen zeigte. Die Anordnung eines speziellen Vorwiderstandes für den Stabi zwischen dem Siebelko und dem Stabi ist nicht zweckmäßig, weil durch den Stabi die Impulse nicht geglättet werden und das Rechtecksignal sonst an der gesamten Gleichspannungs-Zuführung entnommen werden konnte.

Als Siebwiderstand dient ein Drahtwiderstand 10 kOhm/10 W mit Schelle, wodurch sich sehr einfach der mittlere Querstrom von 8 mA für den Stabi einstellen läßt. An Stelle des verwendeten Stabis können noch folgende Typen bei entsprechender Änderung des Siebwiderstandes benutzt werden. GR 145/DP, GR 150/DK, GR 150/DM, GR 150/DP, GR 150/M, StR 150/20, StR 150/40 z. Das gleichzeitige Entfernen der R 01 bis 4 im Betrieb ist nicht zulässig, da der gesamte Anodenstrom den maximalen Querstrom des Stabis übersteigt.

Hinweise zum Aufbau

Als Material für das Chassis und die Seitendreiecke wurde 1,5 mm, für die Frontplatte und beide unteren Seitenstreben 2 mm starkes Alublech mittlerer Härte verwendet. Das Chassis hat eine Höhe von 75 mm. Die Maße sowie die wichtigsten Bohrungen des Chassis gehen aus Bild 1, die der Frontplatte aus Bild 2 hervor. Die Form des Chassis ist aus den Fotos zu ersehen. Alle größeren Öffnungen in den Metall-



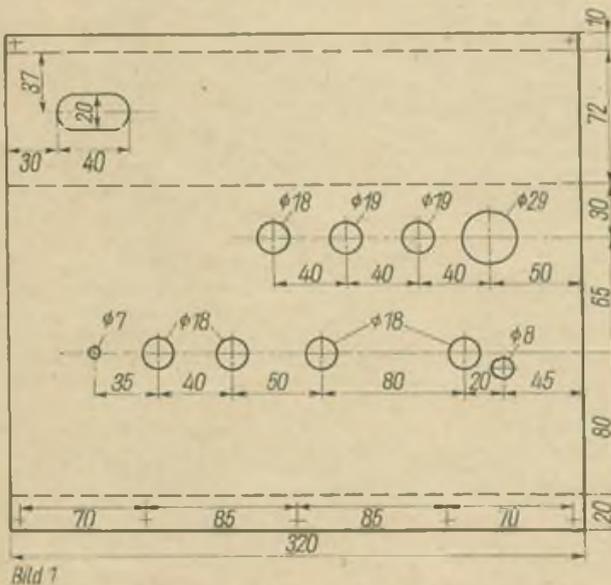
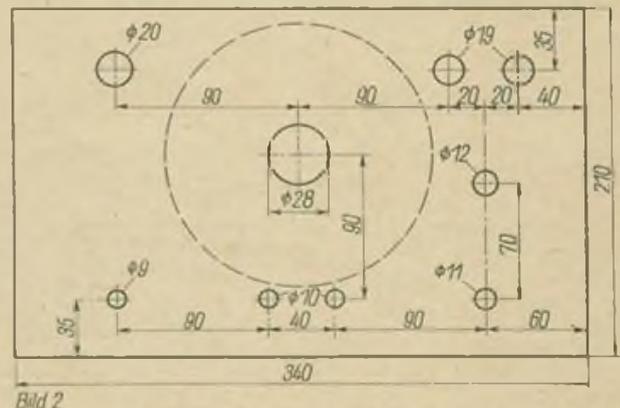


Bild 1 und 2
Maßskizzen für Chassis (nach oben biegen) und Frontplatte

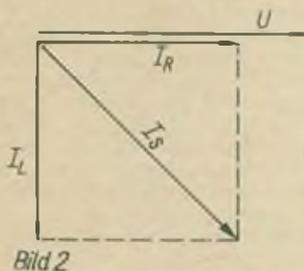

Parallelschaltung von Wirk- und Blindwiderständen

Bild 1 zeigt a) die Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes und eines induktiven Blindwiderstandes und b) die Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes und eines kapazitiven Widerstandes. Während die an den Widerständen liegende Spannung in allen Fällen gleich groß ist, teilt sich der Strom durch die Stromverzweigung in zwei Teilströme auf. Bei der Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes und eines induktiven Widerstandes (Bild 1a) teilt sich der Gesamtstrom I in den durch den Wirkwiderstand fließenden Strom I_R , der mit der Spannung U in Phase liegt und den Teilstrom I_L , der gegenüber der Spannung U um 90° phasenverschoben ist. I_L eilt der Spannung U nach. Bild 2 veranschaulicht diese Verhältnisse geometrisch.

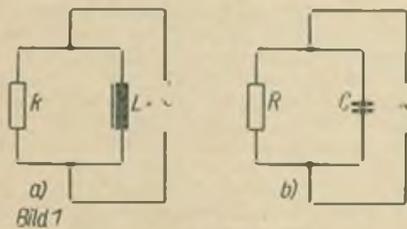

Man nennt diese Darstellung ein „Zeigerdiagramm“. Die Pfeile darin stellen die physikalische Größe nach Richtung und Größe in der Maßeinheit dar. Unverkennbar ist die Ähnlichkeit mit dem aus der Physik bekannten „Parallelogramm der Kräfte“. Nach den dafür geltenden Regeln wird auch mit dem Zeigerdiagramm gearbeitet. In Bild 2 wird so aus dem Zeiger I_R und dem Zeiger I_L durch zeichnerische Ergänzung zum Parallelogramm, das hier in ein Rechteck übergegangen ist, und durch Einzeichnen der Diagonalen der Zeiger I_S (Scheinstrom) erhalten. Die Größen I_R und I_L werden also nicht arithmetisch addiert (dann müßte man sie in einer Richtung aneinander antragen), sondern geometrisch, wobei also neben ihrer Größe auch ihre Richtung berücksichtigt wird.

Mit der Konstruktion nach Bild 2 erhält man zwei rechtwinklige Dreiecke mit den Seiten I_R , I_L und I_S , für die nach dem Satz des Pythagoras gilt:

$$I_S^2 = I_R^2 + I_L^2 \quad (1)$$

$$I_S = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \quad (2)$$

In Gleichung (2) läßt sich nach dem Ohmschen Gesetz für

$$I_R = \frac{U}{R} \text{ und für } I_L = \frac{U}{X_L}$$

einsetzen. Man erhält

$$I_S = \sqrt{\frac{U^2}{R^2} + \frac{U^2}{X_L^2}} \quad (3)$$

nach Ausklammern und Radizieren von U

$$I_S = U \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}} \quad (4)$$

und nach Division durch U :

$$\frac{I_S}{U} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}} \quad (5)$$

Für die linke Seite der Gleichung (5) kann man schreiben:

$$\frac{I_S}{U} = \frac{1}{Z}$$

und erhält damit die endgültige Formel für die Berechnung der Parallelschaltung eines Ohmschen und eines induktiven Widerstandes:

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}} \quad (6)$$

oder nach Umformung:

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{R^2 + X_L^2}{R^2 \cdot X_L^2}} \quad (7)$$

$$Z = \sqrt{\frac{R^2 \cdot X_L^2}{R^2 + X_L^2}} \quad (8)$$

Beispiel: Von der Parallelschaltung eines Ohmschen und eines induktiven Widerstandes sind bekannt: $R = 1400 \Omega$, $L = 5 \text{ H}$ und $f = 50 \text{ Hz}$. Gesucht wird der Scheinwiderstand Z .

Lösung: Es wird Formel (8) benutzt. Da $X_L = \omega L = 2 \pi f L$, erhält man mit den gegebenen Werten folgende Gleichung:

$$Z = \sqrt{\frac{1400^2 (0,28 \cdot 50 \cdot 5)^2}{1400^2 + (0,28 \cdot 50 \cdot 5)^2}}$$

und als weiteren Rechengang:

$$Z = \sqrt{\frac{1400^2 \cdot 1570^2}{1400^2 + 1570^2}}$$

$$Z = \sqrt{\frac{14^2 \cdot 10^4 \cdot 15,7^2 \cdot 10^4}{10^4 (14^2 + 15,7^2)}}$$

$$= 10^2 \sqrt{\frac{100 \cdot 10^4 \cdot 240,5}{442,5}}$$

$$Z = 10^2 \sqrt{100,2}$$

$$Z = 1046 \Omega$$

In der Praxis wird statt des Widerstandes oft sein reziproker Wert, der Leitwert, benutzt. Für den Wirkleitwert setzt man das Formelzeichen G , für den Blindleitwert eines induktiven Widerstandes das Formelzeichen B_L und für den Scheinleitwert das Formelzeichen Y . Damit wird aus Formel (6):

$$Y = \sqrt{G^2 + B_L^2} \quad (9)$$

da

$$G = \frac{1}{R} \text{ und } B_L = \frac{1}{X_L}$$

Für die Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes und eines kapazitiven Blindwiderstandes lautet die Formel analog:

$$Y = \sqrt{G^2 + B_C^2} \quad (10)$$

Bei der Benutzung der Formeln (9) und (10) sind die Rechenoperationen im allgemeinen einfacher. Zum Vergleich wird im folgenden die Lösung des angegebenen Beispiels unter Benutzung der Formel (9) gezeigt.

$$Y = \frac{1}{Z} = \sqrt{G^2 + B_L^2}$$

Nebenrechnung:

$$G = \frac{1}{1400} = 7,13 \cdot 10^{-4} \text{ S (Siemens),}$$

$$B_L = \frac{1}{6,28 \cdot 50 \cdot 5} = 6,37 \cdot 10^{-4} \text{ S}$$

Die erhaltenen Zahlen der Nebenrechnung werden in Formel (9) eingesetzt:

$$Y = \sqrt{(7,13 \cdot 10^{-4})^2 + (6,37 \cdot 10^{-4})^2}$$

Die Ausrechnung ergibt:



$$Y = \sqrt{10^{-8} (7,13^2 + 0,37^2)}$$

$$= 10^{-4} \sqrt{51 + 40,5}$$

$$Y = 10^{-4} \sqrt{91,5} = 0,95 \cdot 10^{-4}$$

$$Z = \frac{1}{Y} = 1046 \Omega$$

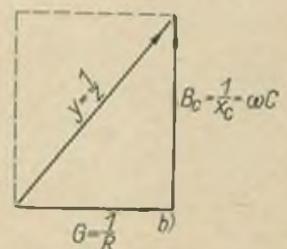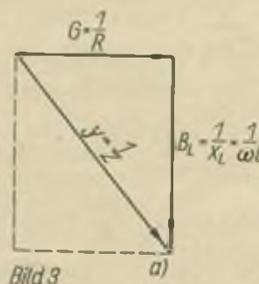Auch die Formeln (9) und (10) lassen sich mit Hilfe des Satzes des Pythagoras geometrisch veranschaulichen (Bild 3). Die Aufgabe der Berechnung der Parallelschaltung eines Wirk- und eines Blindwiderstandes läßt sich somit unter Benutzung der Leitwerte auch grafisch lösen.



Nun ist aber die grafische Lösung nicht von vornherein günstiger als die rechnerische. Man wird sie nur dann benutzen, wenn sich für Wirk- und Blindleitwert ein gemeinsamer Maßstab finden läßt, der eine bequeme zeichnerische Darstellung erlaubt, die auch hinreichend genaue Ergebnisse liefert.

Im gewählten Beispiel lassen die in der Nebenrechnung erhaltenen Zahlen für G und B_L eine grafische Lösung zu. Als Maßstab für die Zeichnung wählt man $1 \cdot 10^{-4} S = 1 \text{ cm}$.

Bei der Berechnung der Parallelschaltung eines Wirk- und eines Blindwiderstandes wird man also folgenden Weg wählen:

1. Durchführung der Nebenrechnung für die Benutzung der Formeln (9) bzw. (10), also Errechnung der Leitwerte,
2. Überprüfen der Ergebnisse der Nebenrechnung auf Eignung für eine grafische Lösung der Aufgabe,
3. je nach dem Ergebnis der Überprüfung die grafische Lösung oder die rechnerische unter Benutzung der Formeln (9) bzw. (10) durchführen.

Wenn jedoch die Blindwiderstände X_L bzw. X_C gegeben sind, wird man vorteilhaft die Formeln (10) bzw. (11) oder (12) benutzen.

Aufgabe 1: Leite die Formeln für die Parallelschaltung eines Wirkwiderstandes und eines kapazitiven Blindwiderstandes ab! Sie lauten:

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + (\omega C)^2} \quad (11)$$

bzw.

$$Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \omega^2 C^2}} \quad (12)$$

Aufgabe 2: Berechne den Scheinwiderstand der Parallelschaltung einer Spule mit einer Induktivität von $2,5 \text{ mH}$ und eines Widerstandes von 250Ω bei einer Frequenz von 10 kHz !

Lösung der Aufgaben aus dem vorigen Heft

1) Zunächst sind die Blindwiderstände für die Spule und den Kondensator zu errechnen. Es ist $X_L = 5000 \Omega$ und $X_C = 2480 \Omega$ (für die Übertragung in eine Zeichnung abgerundete Werte). Durch Zeichnung findet man: $U_L = 14 \text{ V}$, $U_C = 7 \text{ V}$, $U = 11,7 \text{ V}$ und $\cos \varphi = 0,8$.

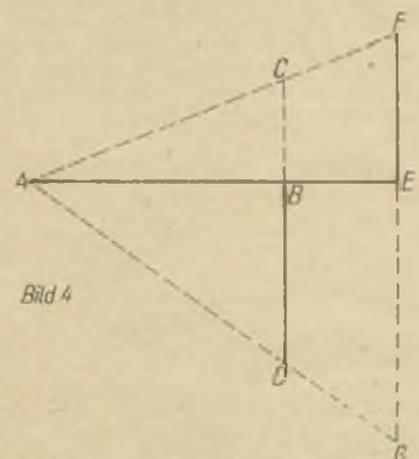


Bild 4

2) Die anzufertigende Dreieckskonstruktion zeigt Bild 4. Die gegebenen Stücke sind stark ausgezogen. Man zeichnet zunächst $AB \triangle R$ und $AE \triangle U_L$. In E wird auf AE die Senkrechte $EF \triangle U_L$ errichtet. Die gegebene Gleichung $R_C - R_L = 500 \Omega$ wird mit -1 multipliziert, und man erhält nach Umstellung $R_L - R_C = -500 \Omega$. Das Minuszeichen vor dem Zahlenwert bedeutet, daß man die Senkrechte auf AB in B nach unten errichten muß.

Nun verbindet man A mit F und A mit D. Durch Verlängerung von DB über B hinaus erhält man den Punkt C, von FF über E hinaus und AD über D hinaus den Punkt G. Man wertet wie bekannt aus und erhält: $X_L = 280 \Omega$, $X_C = 780 \Omega$, $Z = 860 \Omega$, $U_C = 11,1 \text{ mV}$, $U = 12,3 \text{ mV}$, $\cos \varphi = 0,814$ kapazitiv. Durch Rechnung findet man aus X_L und f für $L = 12,7 \mu\text{H}$ und aus X_C und f für $C = 204 \text{ pF}$.

W. Wunderlich

Meßgeräte mit Transistoren (5)

Tonfrequenzvoltmeter und Gleichstromvoltmeter

R. ANDERS

Besonders für den NF-Amateur ist der Nachbau eines Tonfrequenzvoltmeters lohnend. Vorliegende Schaltung nach Bild 1 wurde aus einer Schaltung der Firma Burchard entwickelt und den in der DDR erhältlichen Bauteilen angepaßt. Die Empfindlichkeit des Gerätes beträgt bei Vollauschlag des Instrumentes 10 mV und umfaßt einen Frequenzbereich von 10 Hz bis 30 kHz , was den NF-Anforderungen genügen dürfte. Durch einen entsprechend dimensionierten Spannungsteiler im Eingang lassen sich selbstverständlich noch andere, höher liegende Spannungsbereiche herstellen. Für die Transistoren T1 bis T3 werden Transistoren vom Typ OC 811 bzw. OC 824 eingesetzt. Für T4 und T5 je ein OC 818. Besser noch ist jedoch für T1 die Verwendung eines OC 812 oder OC 826. T1 soll ein β von etwa 20, T3 und T4 ein β von mindestens 40 besitzen. Der Eingangswiderstand beträgt bei $U_0 = 10 \text{ mV}$ etwa $100 \text{ k}\Omega$.

Die Temperaturabhängigkeit des Voltmeters ist äußerst gering. Zur Linearisierung des Frequenzganges wurde eine starke Gegenkopplung vorgesehen. Trotz dieser Gegenkopplung liegt die Gesamtverstärkung immer noch bei etwa 80 dB . Die in Graetzschaltung liegenden vier Germaniumdioden werden durch den vorgeschalteten Widerstand $1 \text{ k}\Omega$ weitgehend temperaturkompensiert. Ausgangsseitig liegt die Gleichrichterbrücke am Emitter von T3 und bewirkt einen konstanten Ausgangsstrom und eine Linearisierung der Instrumentenskala. Der Gegenkopplungsgrad läßt sich mit dem Potentiometer P1 einstellen. Mit diesem Potentiometer wird die Eichung des Gerätes durchgeführt.

Eine einfache Tasterspitze mit einer Germaniumdiode kann ebenfalls am Eingang angeschlossen werden. Es können dann modulierte HF-Spannungen mit dem Kopfhörer abgehört werden. Der Hörer wird an den Buchsen H angeschlossen. Das Instrument ist an die Buchsen J anzuschließen.

Im Gegensatz zu den Transistoren T1 bis T4 wird der Transistor T5 nicht stabilisiert. Eine Veränderung des Arbeitspunktes des Transistors T5 spielt beim Abhören mittels Kopfhörer keine Rolle. Bei vorliegender Schaltung wird die temperaturabhängige Arbeitspunktverschiebung von T5 dahingehend ausgenutzt, daß man die Basiselektroden der Transistoren T1 und T2 mit der Kollektorspannung von T5 versorgt. Verringert sich z. B. bei Temperaturerhöhung die Kollektorspannung von T5, so verringert sich entsprechend auch der Kollektorstrom von T1 und T2. Die Verstärkung ändert sich damit im richtigen Sinne. Mit dem Potentiometer P2 kann somit der gewünschte Kompensierungsgrad eingestellt werden. Stellt man z. B. eine Überkompensierung ein, das heißt, der Schleifer von P2 steht am linken Anschlag (A), so wird die temperaturabhängige Kollektorspannung an der Basis von T1 und T2 wirksam. Die Gesamtverstärkung verringert sich somit bei steigender Temperatur. Steht dagegen der Schleifer von P2 am rechten Anschlag (B), wird die Verstärkung bei steigender Temperatur größer. In

Bild 2: Schaltung eines Gleichstromvoltmeters mit Transistoren

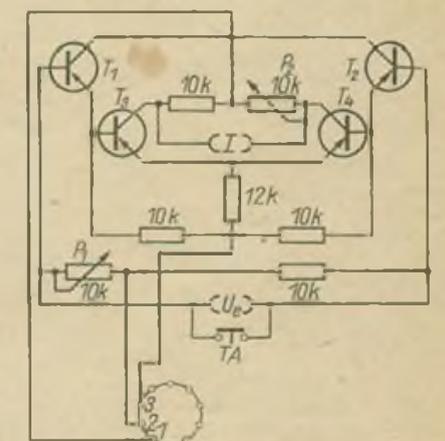


Bild 2

daß der Punkt für den gewünschten Bereichsanfang bei etwa 10 Prozent des Skalen-Drehwinkels liegt und das Bereichsende sich kurz vor Skalenende einstellt. Die Bereiche überlappen dann ausreichend. P1 wird hiernach nicht mehr verstellt und kann bei späteren Reparaturen o. ä. Eingriffen zur Nach-eichung dienen, die dann nur noch für eine Frequenz (im einfachsten Fall für 50 Hz) vorgenommen zu werden braucht. Bei der Ersteinrichtung zeigt sich, ob die Kondensatoren an S1 ausreichend übereinstimmen, um mit einer einzigen Skala auszukommen. Abweichungen am höherfrequenten Ende des Bereiches III in Richtung zu tieferen Frequenzen haben fast immer ihre Ursache in zu großen Verdrahtungskapazitäten. Falls sie nicht zu groß sind und keine gleichzeitigen nennenswerten Amplitudenfehler auftreten (auch Ansteigen der Amplitude nach höheren Frequenzen im Bereich III kann zu hohe Verdrahtungskapazität zur Ursache haben!), genügt es dann, für Bereich III eine getrennte Skala aufzubringen. Die Skala von P2 soll zwecks ausreichend genauer Ablesung bei Rundskalen wenigstens 10 mm Radius, bei Linearskalen wenigstens 30 mm Zeigerweglänge haben.

Bevor diese Frequenzeichung durchgeführt wird, muß die Amplitudenregelung wenigstens annähernd richtig abgeglichen sein. Hierzu ist ein Ausgangsspannungsmesser erforderlich, für den sich wegen des niederohmigen Ausgangs bereits ein guter Vielfachmesser mit wenigstens 4000 Ω/V eignet, falls kein Röhrenvoltmeter verfügbar ist. Die Einstellung erfolgt im Bereich II und wird später in Bereich I und III lediglich kontrolliert. Sehr nützlich ist ein Oszillograph, um die Kurvenform beobachten zu können. Er ist im übrigen auch für die Frequenzeichung nützlich (Frequenzvergleich), die sonst behelfsmäßig nach Gehör (Vergleichsgenerator auf Schwebungsnul bringen) erfolgen muß, ein bei hohen Frequenzen nicht sehr genaues Verfahren, wegen des dann unzureichenden Gehörsinnes. Der Abgleich der Amplitudenregelung erfolgt mit P3 und P5. Dies sind ebenso wie P1 kleine Einstellregler für Schraubenzieherbedienung, die im Geräteinnern eingelötet werden. An der Frontplatte sind als Bedienungsorgane nur P2, P4, S1 und S2 vorhanden. Aus der Beschreibung der Regelung ergibt sich bereits, daß der Abgleich mit P3 und P5 wechselseitig erfolgen muß. Zunächst bringt man P5 in Mittelstellung und versucht mit P3 im Bereich II den Schwingungseinsatz zu erreichen. Falls dieser wesentlich von Mittelstellung P3 abweicht, empfiehlt es sich, R5 und R6 gegensinnig etwas im Wert zu ändern, bis ungefähre Mittelstellung von P3 erreicht ist (Summe $R5 + R6 + P3$ muß annähernd konstant bleiben und bei 10 bis 15 k Ω als Grenzwerte liegen!). Der Schwingungseinsatzpunkt bei P3 ist relativ sehr scharf ausgeprägt. P3 wird nun so eingestellt, daß die Schwingungen auf allen drei Bereichen an beiden Skalenenden eben noch nicht abreißen. Der Schleifer von P3 soll nicht näher zur Anode hin stehen, als hierfür notwendig. Ergibt sich dabei eine unterschiedliche Stellung für die Bereiche I bis III (bzw. ist die Amplitude an Bereichs-

anfang und Bereichsende bzw. der Bereiche untereinander verschieden), so ist P5 ungünstig eingestellt. Man verstellt dann P5 schrittweise um geringe Beträge nach oben oder unten und versucht danach mit P3 Neueinstellung nach den genannten Gesichtspunkten.

Da sich bei Änderung von P5 der Schwingungseinsatzpunkt bei P3 verschiebt, kann sich u. U. auch in diesem Fall eine Änderung von R5 und R6 notwendig machen, um bei P3 genügend Regelbereich zu behalten. Durch diesen wechselseitigen Abgleich wird eine Einstellung gefunden, bei der die Amplitude über alle Bereiche völlig konstant ist. Die Ausgangsamplitude wird dann (P4 voll aufgedreht) bei etwa 5 V liegen. Sie hängt weitgehend von der Stellung von P5 ab, maßgebend ist jedoch dessen Einstellung auf geraden Amplitudengang! Diese wechselseitige Einstellung muß mit etwas Sorgfalt durchgeführt werden, ist jedoch wegen des relativ großen Regelumfanges der Regelschaltung nicht schwierig.

Ist die Einstellung für konstante Amplitude gefunden, so kann versucht werden, durch Verstellung von P3 und P5 erforderlichenfalls noch höhere Ausgangsspannungswerte zu erreichen, ohne daß die Amplitudenkonstanz über den Durchstimmbereich sich verschlechtert. Dabei sollte aber besonders an den Bereichsenden die Kurvenform oszillographisch kontrolliert werden, da es bei falscher Einstellung von P3 und P5 zu Begrenzungseffekten kommen kann, die eine scheinbare Amplitudenkonstanz am Voltmeter vortäuschen können und den Klirrfaktor beträchtlich erhöhen. Sie sind an einer verformten Sinusschwingung (eingeknickte Flanke, bei stärkerer Begrenzung verflachtes Dach) sofort sichtbar.

Nach beendeter Regelungseinstellung (sie wird mit P3 beendet!) erfolgt die endgültige Frequenzeichung. Da die Einstellung von P3 und P5 relativ geringen Einfluß auf die Frequenz hat, kann auch so vorgegangen werden, daß die Regelung zunächst überschlägig abgeglichen, dann P2 geeicht wird. Nachdem später die Regelung endgültig abgeglichen ist, kann die dadurch verursachte geringe Skalenverschiebung mit P1 bei einer einzigen Frequenz (Bereich I, 50 Hz) ausgeglichen werden. Bei späterem Röhrenwechsel von R6 oder R5 macht sich ebenfalls ein geringer Nachgleich bei P3 und danach bei P1 erforderlich. Röhrenalterungen

haben auf die Funktion des Generators relativ geringen Einfluß. Bei dem über reichlich 1 Jahr fast täglich mehrere Stunden betriebenen Mustergerät war keinerlei Nachgleich erforderlich. Netzspannungsschwankungen von ± 20 Prozent ergaben keinen merklichen Einfluß auf Frequenz und Amplitude.

Der Aufbau

Zum mechanischen Aufbau wurde bei der Schaltungsbeschreibung bereits einiges gesagt. Gehäusegestaltung und Chassisaufbau können ganz nach den persönlichen Wünschen erfolgen. Es ist jedoch zur Verwendung eines Ganzmetallchassis (3 mm Alu) zu raten. Die Frontplatte wird im wesentlichen von der Skalenfläche für P2 ausgefüllt werden. Neben oder unter ihr finden S1a, b und P4 sowie S2 und La Platz. Dabei soll S1 in unmittelbarer Nähe von R6 so angeordnet sein, daß an ihm die Kondensatoren unmittelbar angelötet werden können und sich kürzestmögliche Verbindungen zu R6 ergeben. R6 mit P3 und P5 wird dicht neben R6 angeordnet, R6 und P4 dicht beieinander und beim Ausgangsanschluß A. Für A genügen bereits normale Steckbuchsen, besser ist jedoch eine Koaxialbuchse mit zugehörigem abgeschirmtem Meßkabel. Auf die unbedingte Notwendigkeit kurzer, kapazitätsarmer Verdrahtung wurde bereits hingewiesen, ebenso in diesem Zusammenhang auf die Montage von C1, C2 und C7, erforderlichenfalls (wenn räumlich große Kondensatoren oder solche mit Metallgehäuse benutzt werden), auch C4 und C5.


Abgeschirmte Leitungen dürfen nirgends benutzt werden. P4 soll, falls man sich nicht entschließt, diesen Regler mit 100 k Ω und C5 mit 1 μF zu bemessen, eine kleine Ausführung ohne Metallboden sein. Sein Knopf kann eine kleine, in Volt geeichte Skala bekommen. Diese Skala wird nach Abschluß aller anderen Arbeiten zuletzt im Bereich II mit dem Vielfachmesser oder einem Röhrenvoltmeter geeicht.

Im übrigen gelten die üblichen Gesichtspunkte für NF-Geräte, insbesondere ist darauf zu achten, daß alle Stromversorgungsleitungen in ausreichendem Abstand von der Verdrahtung um R6 1 und 2 verlegt werden und keine Erdschleifen entstehen (Massepunkt für jede Stufe, Chassis nur an einer Stelle mit Masse verbinden usw.), um keinen Netzbrumm einzuschleppen.

Transistor-Quarzoszillator

Für einen speziellen Zweck wurde ein Quarzoszillator benötigt. Da er wenig Platz einnehmen sollte, wurde eine Transistorschaltung ausgewählt und erprobt. Die Einstellung ist etwas kritisch. Einmal eingestellt, schwingt der Oszillator aber stabil. Mit dem Potentiometer wird ein Kollektorstrom von etwa 0,5 mA eingestellt. Der Schwingkreis wird auf die Quarzfrequenz oder ein Vielfaches von ihr eingestellt. Im Resonanzfall ergibt sich ein kleiner Dip am Instrument. Mit dieser Schaltung konnte mit einem 7-MHz-Quarz die

vierte Oberwelle ausgenützt werden, während die sechste Oberwelle noch nachgewiesen werden konnte. Strietzel

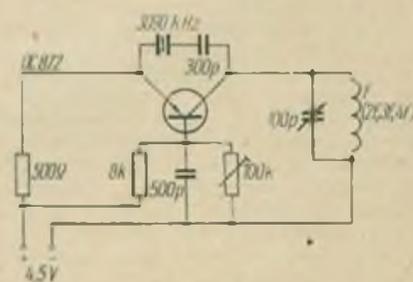

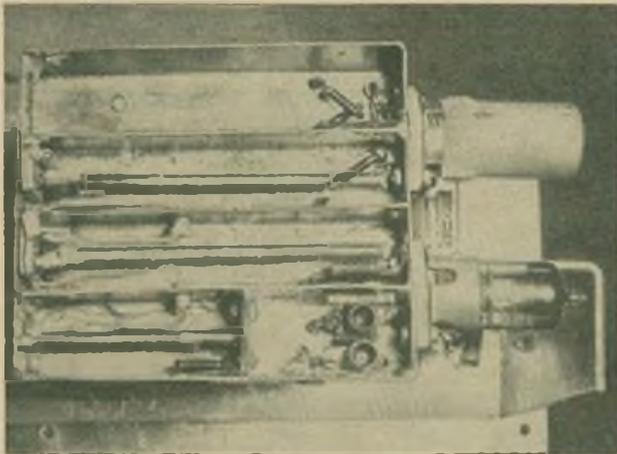


Bild 6
Blick in das geöffnete
Konvertergehäuse

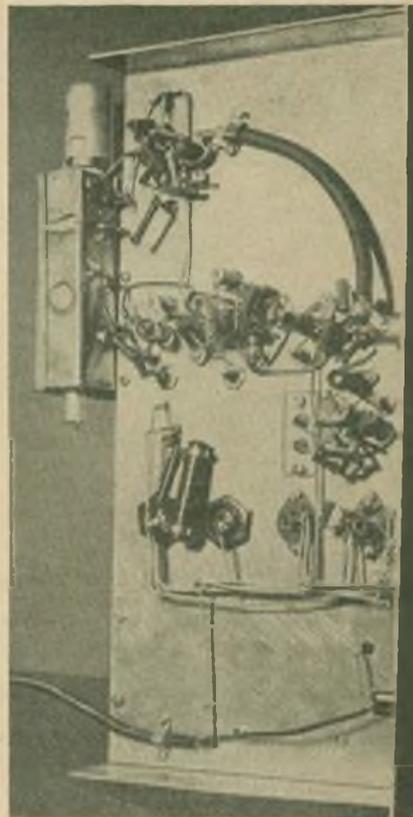


Bild 7
Ansicht der Verdrahtung
der Oszillatorstufen

mit Hilfe eines Meßsenders und des nachgeschalteten Empfängers abgeglichen. Nach Inbetriebnahme des Eingangsteiles lassen sich dann die ersten Aussagen über ein Funktionieren des Gerätes machen.

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein:
1. Zieht man den Oszillatorquarz, muß das Rauschen deutlich abnehmen. Tritt dieser Effekt nicht auf, ist die Mischamplitude zu gering.

2. Zieht man die Mischröhre heraus, muß das Rauschen stark abnehmen.

3. Ebenfalls muß beim Ziehen der Vor- röhre das Rauschen abnehmen.

Ein Schwingen der Vorstufe ist gleichfalls ein Kriterium für deren Verstärkungswirkung. Abhilfe kann hier durch Neutralisation, Veränderung der Erdpunkte und Herabsetzen der Anodenspannung geschaffen werden.

Der Abgleich des Tuners ist das Schwierigste, weil hier im Normalfall ein Prüfgenerator fehlt. OMs in Dresden haben es da einfach, sie nehmen das S 9-Signal von DM 8 UHF. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausnutzung der Oberwellenausstrahlung der handelsüblichen Prüfgeneratoren, z. B. des PG 1. Man stellt den PG 1 auf die halbe Empfangsfrequenz ein, der vorhandene Oberwellenanteil (Klirrfaktor bei 10 Prozent) reicht sicher aus. Allerdings erhält man kein T 9-Signal, sondern ein raues Zischen, das ziemlich instabil ist, doch es ermöglicht einen Abgleich. Anstelle des PG 1 kann man auch den eigenen 2-m-Sender nehmen, dessen dritte Harmonische man dem Empfängereingang zuführt. Die oben berechneten Topfkreise lassen sich über einen sehr weiten Bereich durchstimmen, so daß man keine Befürchtungen wegen eines „Danebenlegens“ haben braucht. Ein in [4] durchgerechnetes Beispiel verwendet einen Trimmer von 3 bis 7 pF, was einen Durchstimmbereich von 390 bis 500 MHz ergibt!

Durch Verbiegen der Koppelschleifen versucht man zum Schluß den Konverter auf maximale Leistung zu bringen. Der Einbau eines Eingangskreises erhöht die Selektion und transformiert den Antennenwiderstand geringfügig. Allerdings erhöht er die Fehlermöglichkeiten und bringt bei nicht korrekter Anpassung der Antenne (Wahl des Anzapfungspunktes) eher Verluste, des-

wegen wurde er auch weggelassen. Der Verfasser hofft, mit diesem Artikel der 70-cm-Arbeit etwas Auftrieb zu geben.

Literaturangaben:

- [1] UKW- und Dezlarbeit bei DM 3 ML, Funkamateure, Heft 9/1961
- [2] Schwellzer, Dezimeterwellentechnik
- [3] Rothammel, DM 2 ABK, Antennenbuch
- [4] Dohlius, DJ 3 QC, Elektronikingenieurzeits, Funktechnik, Heft 7 u. 8/1961
- [5] Rint, Handbuch der Hochfrequenztechnik
- [6] DM 2 BQL, UKW- und Dezlarbeit bei DM 3 ML, Funkamateure, 3-5/1963

Schaltungshinweise und Werkstatt-Tips (8)

Monitore, kleine Geräte zum Abhören der eigenen Sendungen, sind für den Funkamateure äußerst wichtig. Nur so kann er die Qualität seiner Sendungen ständig (durch Mithören) überwachen. W 6 CQK machte hierzu einen originellen Schaltungsvorschlag (Bild 1):

Bei A 1-Betrieb werden die getasteten HF-Impulse von einer Hilfsantenne aufgenommen und in der Diode 1 der EAA 91 (oder 6 H 6) gleichgerichtet. Die so entstandene Gleichspannung (ihr Wert ist auf Grund der großen Feldstärke ebenfalls groß) dient zum Speisen eines kleinen NF-Oszillators mit einer Triode und einem NF-Trafo. Da manche Oszillatoren bereits mit der Dioden-Anlaufspannung als Anodenbetriebsspannung anschwingen, wurde in die Anodenspannungsleitung des Oszillators eine „verkehrt gepolte“ Monozelle eingefügt (zu beachten ist die Polarität der Monozelle). Ihre Spannung von 1,5 V muß erst „überwunden“ werden, bevor die Anode gegenüber der Katode positiv wird, d. h., ein Elek-


tronenfluß in der Röhre überhaupt möglich ist.

Es entsteht ein getastetes NF-Signal vom gleichen Rhythmus wie die ausgestrahlte Sendung. Ein verbrummter Träger ist mit dieser Anordnung gut zu hören. In einem weiteren Triodensystem wird die NF-Spannung verstärkt und gleichspannungsfrei den Kopfhörern zugeführt. Zu beachten ist, daß die zusätzliche NF-Stufe eine Anodenbetriebsspannung von etwa 250 V aus dem Tx erhält!

Bei A 3 richtet Diode 2 die HF-Spannung gleich. Das demodulierte Signal wird ebenfalls dem Steuergitter des erwähnten NF-Nachverstärkers zugeleitet und in den Kopfhörern hörbar gemacht.

Ein anderes Problem ist die sogenannte Stummabstimmung des Empfängers. Gewiß gehört diese nicht zu den unbedingt notwendigen Einrichtungen, doch erweist es sich als nervenschonend. Schaltungen folgen im Teil 9.

Ing. Streng

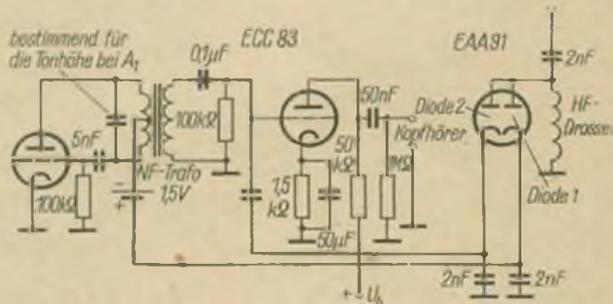

Kristians kühner Gedanke

Endlich hatten wir es geschafft. Stefan Kristián, Vorsitzender der Grundorganisation des SVAZARM im Betrieb „Zornica“, Bánovce bei Bebravou, rief sich zufrieden die Hände. Was geschafft wurde, war die Gründung eines Zirkels für Funkamateure. Außer Stefan, der die Ausbildung im Zirkel übernommen hatte, gehörten zum Zirkel noch die Kollegen Bohuš Milovský, Jozef Cagan, Villam Valach und noch einige weitere



Stefan Kristián, Vorsitzender der GO des SVAZARM im Betrieb „Zornica“, Bánovce/CSSR

Kollegen. Das war zu Beginn vorigen Jahres.

„Es ist nur schade, daß Simo nicht bei uns mitmachen will!“, meint der Vorsitzende mit Kopfschütteln. „Der hat Erfahrungen! Der könnte uns so manchen guten Rat geben“.

Man mußte eben ohne ihn ans Werk gehen. Material war ausreichend vorhanden. Über Kenntnisse verfügte Kollege Kristián auch und die übrigen hatten anfangs ebenfalls Interesse an der Sache. Sie begannen ihren ersten Empfänger zu bauen, hier und da mußten sie etwas verändern, dort wieder etwas überarbeiten – aber über den Bau des Empfängers kamen sie nicht hinaus. Die Freunde begannen die Lust zu verlieren. Ständig an derselben Sache herumbohren, gar nichts Neues anfangen, ach ... und nach einem halben Jahr war es aus mit der Begeisterung – der Zirkel zerfiel.

„Das ist eine Schande“ mußte der Vorsitzende bekennen. Im Grunde aber ging es ihm nicht so sehr um die Blamage. Er zerbrach sich den Kopf mit einer anderen Frage: Warum haben die Leute denn eigentlich die Lust verloren? Woran kann das liegen?

Wie wäre es denn, wenn wir uns einmal mit einer anderen Sache beschäftigen würden, überlegte er. Und dieser

Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Als Leiter der Instandhaltung hatte er einen Überblick über sämtliche Maschinen im Betrieb. Er wußte, daß aus Westdeutschland die teuren Kannengießerpressen nur deshalb eingeführt werden müssen, weil die einheimischen keine automatische Schaltung haben.

Wenn wir so einen Schalter... – er ertappte sich bei einem kühnen Gedanken. Zuerst erschrak er über seine eigene Kühnheit. Dann begann er näher zu überlegen, und schließlich ließ es ihn nicht mehr los. Wieviel Schaltbilder zeichnete er wieder. Wieviel Einzelteile gingen dabei kaputt! Aber es ließ ihm keine Ruhe. Die automatische Schaltung wurde geradezu der Sinn seines Lebens. Auch in der Nacht verfolgte sie ihn. Je komplizierter, je unmöglicher ihm die Sache erschien, desto verbissener arbeitete er daran. Dutzende von Fachbüchern – neue Versuche. Dutzende von Stunden, die er dem Funktionsmodell opferte, bis eines Tages... „Jungens! Jungens! Kommt her“ rief er die, die ihn im Zirkel allein gelassen hatten.

„Zeig her!“ Alle interessierten sich dafür.

„Das funktioniert tatsächlich, Stefan!“ Sie montierten den Schalter auf eine

tschechoslowakische Presse, stellten die Zeit ein, und Stefan drückte mit zitternden Fingern den Knopf. Fünf, zehn, zwanzig, fünfzig Sekunden und im Schalter knackte es; die Presse hob sich. Es funktionierte wirklich!

Im Verzeichnis der Verbesserungsvorschläge des Betriebes lesen wir unter der Nummer 50/63:

Stefan Kristián – automatischer Zeitschalter, Ergebnis: Erhöhung der Arbeitsproduktivität – Erhöhung der Qualität – Verbesserung des Arbeitsschutzes – Prämie zwanzigtausend Kronen.

Ihr hättet sehen sollen, wie der Funkamateurzirkel zu arbeiten begann. Nämlich...

Zuerst muß man aber sagen, daß die Betriebsleitung die Erfindung des SVAZARM-Mitglieds hoch einschätzte und der Betrieb „Zornice“ in Bánovce keine Pressen aus Westdeutschland mehr bezicht.

„Euer Zirkel, Kollege Kristián, soll bis Ende des Jahres noch vierzig solcher Schalter anfertigen; wir werden alle unsere Pressen damit ausstatten“. So lautete die Anordnung des technischen Direktors, Kollegen Emil Budský.

So begann also der Zirkel für Funkamateure wieder zu arbeiten. Alle, die ihn verlassen hatten, kamen wieder in den Zirkel, sogar Kollege Simo machte mit! Erl

Wie sieht es mit der Ausbildung aus

fragten wir Horst Neckmann, DM3 LIH, Ausbilder im VEB Zementanlagenbau Dessau.

Das Programm für dieses Jahr ist ihm bekannt. Er weiß auch, daß er 40 Mitglieder ausbilden soll, aber momentan ist es ihm noch schleierhaft, wie er das schaffen soll. Der Kreisvorstand Dessau geht in die vollen. Massenausbildung steht auf seinem Panier. Das scheint aber wirklich leichter gesagt als getan, weil es im Kreisradloklub weder genügend Ausbilder noch Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Auch Horst Neckmann hat seine Sorgen mit den Ausbildern. Ihr Wissen ist sehr unterschiedlich. Sie müssen jetzt Gelegenheit bekommen, sich auf die Mitbenutzer-Prüfung vorzubereiten, das wird ihnen und den jungen Kameraden, die im Durchschnitt 14 Jahre alt sind, viel helfen.

Ob denn nun die vormilitärische Ausbildung sinnvoll mit der Fachausbildung verbunden wird, interessierte uns noch. Wir waren überrascht, vom Kameraden Neckmann zu hören, auf welcher praktische Art das Problem in Dessau gelöst wird, nämlich so: an der Station gibt es nur fachliche Ausbildung, die vormilitärische ist Sache der Schulen. Wirklich praktisch, aber leider grundfalsch. Macht es doch wie viele andere, hinaus ins Gelände mit der FK 1! Dort kann man Ausbildung gewissermaßen Hand in Hand mit der Funkausbildung erfüllen. Und den Jungen macht es nebenbei bestimmt noch großen Spaß. Eines verstehen wir nicht ganz. Dessau

war einmal die Hochburg der Fuchsjäger. Heute gibt es hier keine Fuchsjagd mehr. Von ein paar Einzelgängern abgesehen. Diese Einzelgänger haben aber schon unsere Republik im Ausland vertreten. Auch Kamerad Neckmann gehört zu ihnen. Wäre es für sie nicht eine dankbare Aufgabe, ihre Heimatstadt wieder zu einem Begriff für die Fuchsjagd zu machen? Junge Menschen, die von ihnen lernen wollen, würden sich bestimmt finden.





Jeden Montag sind die Jungen in der Station. Sie kommen gern, denn bei Meister Nitsch können sie viel lernen (Bild oben links)

Ob es schon funktioniert? Wolfgang probiert sein selbstgebautes Gerät (Bild oben rechts)

So mußt Du es machen, Jörg. Meister Nitsch berät und hilft geduldig, wenn es noch nicht gleich klappt (Bild unten)

Jeden Montag wird gebaut

Die Arbeitsgemeinschaft Elektro-Nachrichtentechnik der Station Junger Naturforscher und Techniker in Genthin umfaßt drei Arbeitsgemeinschaften aus den Klassen der Oberstufe. Ihr gemeinsamer Lehrmeister ist der Uhrmachermeister Walter Nitsch, der trotz seiner 65 Jahre mit der Jugend verbunden ist.

Den Jungen Pionieren steht reichlich Handwerkzeug zur Verfügung; Schraubstöcke, Sägen, Hämmer, Zangen, LötKolben und alles was man braucht. Sie lernen fachgerecht damit umzugehen. Zur ersten Arbeit gehört das Anfertigen eines Schlüsselbrettes aus Eisen. Dabei lernen sie, wie man anreißen, nieten, bohren und feilen muß. Die Pioniere einer anderen Gruppe sind dabei, nach Zeichnung Kombinationsgeräte für Morsen, Blinken und Sprechverkehr selbst zu bauen. Reinhardt, Peter, Ingolf, Wolfgang, Jörg, Jürgen und Karl Heinz richten eine Chassisplatte aus Pertinax her, worauf das Gerät montiert wird. Auch Schalter mit Umstecker für Licht und Anschlüsse für Zeltlampen können sie anfertigen. So ein Nachmittag ist sehr interessant, und die Pioniere kommen gern zur Arbeitsgemeinschaft. Als nächstes werden sie mit Transistoren bekanntgemacht. 1961 war die Station Republiksieger. Meister Nitsch konnte mir auch nachweisen, daß aus der Station schon mancher gute Monteur für Rundfunkgeräte hervorgegangen ist. Auf der nächsten Spartakiade wollen sie wieder Sieger sein.

Text und Fotos: Herbert Rösener



Die Grundschaltung der Fernschreib-Übertragungsmittel (Schluß)

HAUPTMANN ING. H. KÖSLING

2.4 Die 2-Drahtimpulstelegrafische Schaltung (Bild 4)

Diese Schaltungsform überwindet den Nachteil, daß zum Betreiben der bisherigen Schaltungen zwei Doppelleitungen benötigt wurden. Sie arbeitet nach dem Prinzip der Wheatstonschen Brücke und kann ebenfalls zwischen zwei Fernschreibvermittlungen eingesetzt werden. Zum Aufschalten der Teilnehmermaschinen wird eine Umsetzerschaltung benötigt. Bei dieser Schaltung muß man nach „Ruhestrom A“ und „Ruhestrom B“ unterscheiden, was sich, wie unsere Schaltung zeigt, auf das jeweilige Potential an der Trennseite des a-Ankers bezieht. Durch die Regelwiderstände W1 und W2 werden für die Leitung 40 mA und für die Ortsseite 20 mA eingestellt. Wird nun von der Stelle A ein Zeichenstromschritt ausgesandt, so werden beide Batterien gegeneinandergeschaltet und die Leitung wird stromlos. Auf der empfangenden Stelle wirkt nur der Ortsstromkreis von 20 mA. auf Grund des Spannungsabfalls

am Widerstand W4 wird ein Impuls durch das B-Relais geschickt und der b-Anker geht auf Zeichenseite. Auf der sendenden Stelle verhindert der Ortsstromkreis ein Umschlagen des b-Ankers auf Zeichenseite, so daß kein unerwünschtes Rückschreiben auftreten kann.

Bei der Übermittlung eines Trennstromschrittes liegen beide Batterien in Reihe. Der durch den 40 mA-Stromkreis erzeugte Spannungsabfall am Widerstand W2 erzeugt einen Impuls für das B-Relais in der Form, daß der b-Anker auf Trennseite umschlägt. Mittels entsprechender Umsetzerschaltung werden die Teilnehmermaschinen angeschaltet.

2.5 Umsetzerschaltungen

Die Teilnehmermaschinen werden in der Regel in der Betriebsart 2-Draht-einfachstrom betrieben. Um nun die vorangegangenen Schaltungen (4 DD, 2 DIT) auf der Ortsseite von Vermittlungen mit den Maschinen zusammen-

schalten zu können- benutzt man sogenannte Umsetzerschaltungen zwischen den verschiedenen Schaltungen.

2.51 Umsetzerschaltung von 2-Draht-einfachstrom auf 4-Drahtdoppelstrom (Bild 5)

An dieser Schaltung wollen wir uns mit dem Prinzip der Umsetzerschaltungen vertraut machen; sinngemäß sind diese Erkenntnisse für weitere Umsetzerschaltungen, wie z. B. 2 DE auf 2 DIT, anzuwenden.

Durch die Regelwiderstände W1 und W2 wird für die Wicklungen 1...4 des A-Relais eine Stromstärke von 40 mA und für die Wicklungen 9...12 des A-Relais ein 20 mA-Strom eingestellt. Wird nun durch Öffnen des Sendekontaktes ein „Kein-Stromschritt“ gesendet, so wird der 40 mA-Stromkreis unterbrochen und der a-Anker mittels des 20 mA-Stromkreises auf Zeichenseite gelegt. Bei der Übermittlung eines „Stromschrittes“ bleibt der Sendekon-

Im Ausbildungsjahr 1964 ist sicherzustellen, daß in jedem Fernsprechttrupp mindestens zwei Kameraden die Funksprecherlaubnis der GST für die Funkgeräte kleiner Leistung erwerben. Durch die Fernsprechausbilder sind in Zusammenarbeit mit den Klubräten und den örtlichen Arbeitsgemeinschaften Nachrichtentechnik der Pionierorganisation Patenschaften abzuschließen. Ziel dabei ist, die gegenseitige Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Fernsprechausbildung mit den Jungen Pionieren.

Aus der Anweisung für die sozialistische Wehrerziehung 1964


takt geschlossen und der 40 mA-Stromkreis legt den a-Anker auf die Trennseite. Diese Zeichen- bzw. Trennstromschritte werden zum B-Relais der Gegenstelle gesandt und legen den b-Anker auf Zeichenseite, was für die Gegenstelle auf Grund der Unterberührung des Empfangsmagnetenstromkreises den Empfang eines „Keinstromschrittes“ bedeutet. Geht der b-Anker auf Trennseite, so wird der Empfangsmagnet vom Strom durchflossen, was gleich dem Empfang eines Stromschrittes ist. Der Widerstand WN ist so dimensioniert, daß beim Umlegen des b-Ankers auf Zeichenseite über diesen ein 40 mA-Strom für die Wicklungen 1...4 des A-Relais sichergestellt und damit ein unerwünschtes Rückschreiben verhindert wird.

In den vorangegangenen Betrachtungen konnten aus der Vielzahl der möglichen Schaltungsvarianten nur einige typische Schaltungsanordnungen betrachtet werden. Der interessierte Leser findet in der entsprechenden Fachliteratur weiteres Material über dieses Problem.

Literaturhinweise:

Heinrich Füllung, „Fernschreibübertragungstechnik“. R. Oldenbourg, München 1957

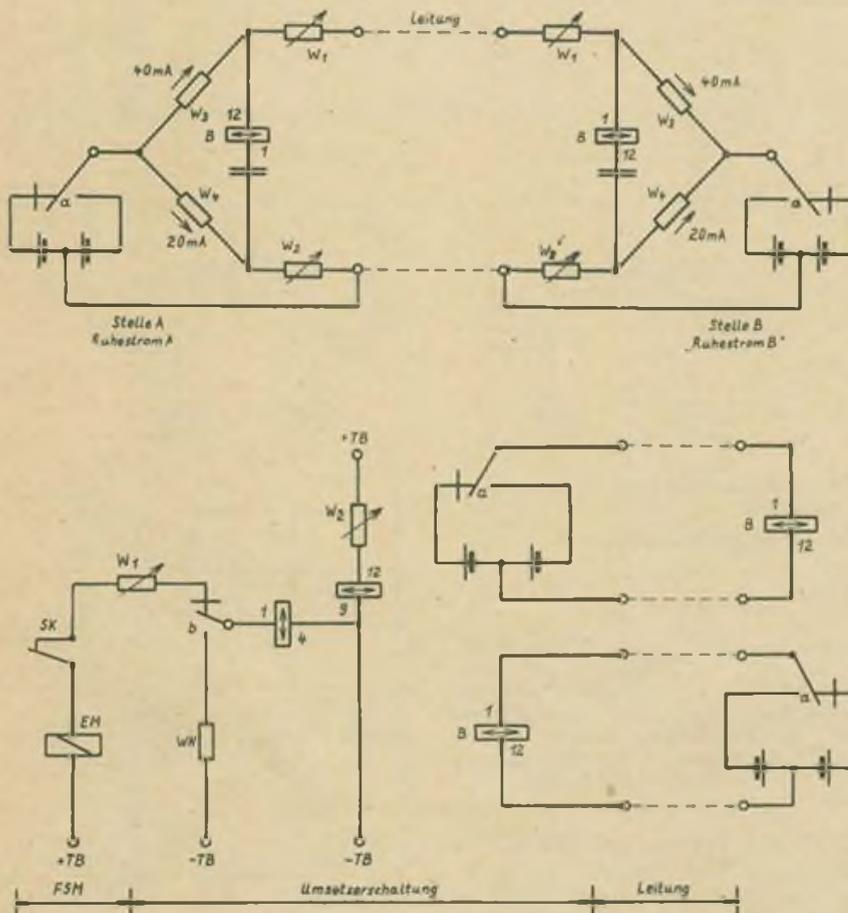Otto Beyer, „Grundlagen der Fernsprech- und Fernschreibtechnik“, Fachbuchverlag Leipzig, 1964



Mehrfachausnutzung von Übertragungs-kanälen in der Fernschreibtechnik

Hptm. Ing. Kösling

1. Einleitung

Die enorm hohen Investitionskosten für neue Übertragungskanäle, z. B. die Neuverlegung von Kabellinien, führten bereits bei Entwicklungsbeginn der Fernschreibtechnik zu Versuchen, bestehende Übertragungskanäle mehrfach auszunutzen. Heute reicht die Skala praktischer Anwendungsmöglichkeiten von der einfachen Vierer-Telegrafie bis zur technisch ausgereiften Wechselstromtelegrafie.

Aus der Menge der Möglichkeiten wollen wir einige typische Verfahren betrachten.

2. Verfahren zur Mehrfachausnutzung von Übertragungskanälen

2.1 Die Vierer-Telegrafie

Die bereits bestehenden Fernsprechnetze gaben Anlaß zu Versuchen der Mehrfachausnutzung in Form des zu-

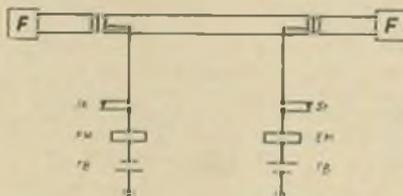


Bild 1: Phantomtelegrafie

Bild 2: Vierer-Telegrafie

sätzlichen Fernschreibverkehrs. Dabei ist die Bildung von Phantomkreisen die älteste Art der Mehrfachausnutzung; sie wird heute noch beispielsweise bei den bewaffneten Kräften unserer Republik angewandt. Bild 1 zeigt eine solche Schaltung. Hierbei wurde die Erde als Rückleitung benutzt, was selbstverständlich nur geringe Reichweiten zuläßt. Wegen dieses Nachteils benutzt man in der Regel für die Rückleitung ebenfalls die Mitte des Vierer-Übertragers (Bild 2). Die Fernschreibmaschine wird an die Mitte der Ringübertrager angeschlossen.

Die Wirkungsweise dieser Schaltung ist auf das Prinzip einer abgeglichenen Brückenschaltung zurückzuführen. Um eine Störung des Fernsprechkreises durch den Fernschreibverkehr zu verhindern, muß Symmetrie der Stamm-

leitungen vorliegen. Eine weitere Ausnutzung dieser Richtung, wie zum Beispiel Achter-Telegrafie usw., scheitert in der Praxis meist an der Unsymmetrie der Übertragungskanäle.

2.2 Unterlagerungstelegrafie (UT)

In den zwanziger Jahren wurde die sogenannte Unterlagerungstelegrafie (UT) entwickelt, die heute zum Teil noch im Einsatz ist. Von der Erkenntnis ausgehend, daß man zur Sprachübertragung nur das Frequenzband über 300 Hz benötigt (Bild 3) und die Telegrafierfrequenz mit 25 Hz darunterliegt, suchte man nach Möglichkeiten, diesen Umstand für die Mehrfachausnutzung zu verwenden. Mittels Hoch- und Tiefpässen werden auf der sendenden und empfangenden Seite die Sprachfrequenzen von denen der Schreibfrequenz getrennt.

Der Übertragungskanal überträgt das gesamte Frequenzband. Die Ruf-

Bild 3: Frequenzbandaufteilung bei der UT

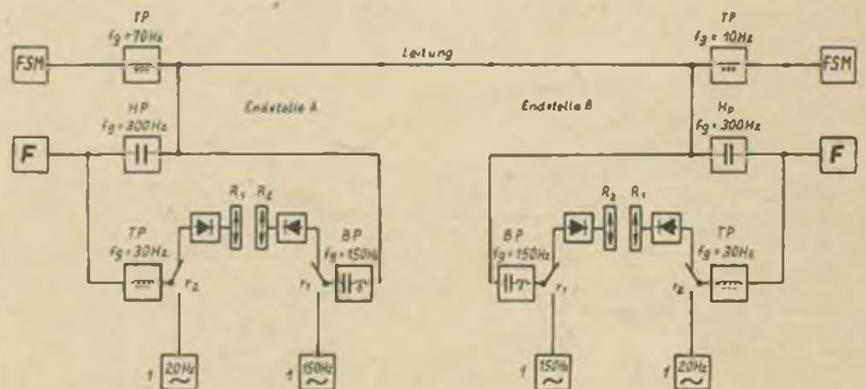
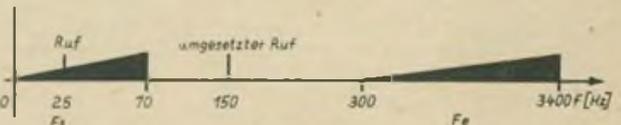


Bild 4: Blockschaltbild einer UT-Verbindung (1 Polwechsler)

Bild 5: Amplitudenmodulation

frequenz der Fernsprechverbindung von 25 Hz wird, um Störungen der Fernschreibzeichen zu verhindern, auf der sendenden Stelle auf 105 Hz umgesetzt bzw. am Empfangsort wieder in die Ausgangsfrequenz zurückgewandelt (Bild 3). Das Blockschaltbild einer UT-Linie zeigt uns Bild 4.

2.3 Wechselstromtelegrafie (WT)


Die Wechselstromtelegrafie gehört zu den modernsten Formen der Mehrfachausnutzung bestehender Übertragungs-

kanäle. Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Verfahren handelt es sich hier um eine reine Fernschreibmehrfachausnutzung. Im Prinzip geht es dabei um eine Mehrfachausnutzung der Übertragungskanäle in der Form, daß die Fernschreibzeichen in Wechselstromzeichen verschiedener Frequenzlage umgewandelt werden, wobei die Fernschreibmaschine selbst weiterhin mit Gleichstrom arbeitet.

Man unterscheidet in der Wechselstromtelegrafie nach der Art der Modulation der Trägerfrequenz:

a) Amplitudenmodulation (Bild 5) mit einem Modulationsgrad von 100 Prozent, d. h., die Signale der Nachricht bestehen aus einer Folge von Abschnitten mit Trägerschwingung voller Amplitude und Abschnitten ohne Trägerschwingung. Diese Betriebsart entspricht dem Einfachstromverfahren der üblichen Telegrafiermodellierung. Wie uns Bild 5 zeigt, kann man dabei noch den Arbeitsstrom und Ruhestrom unterscheiden. Nachteilig macht sich bei dieser Betriebsart jedoch bemerkbar, daß man eine Leitungsunterbrechung nicht von der Übermittlung eines Trennstrom- bzw. Zeichenstromschrittes unterscheiden kann.

Schluß im nächsten Heft

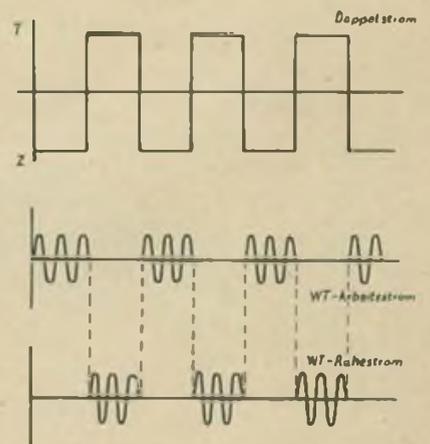

DM-Award-Informationen

Heute veröffentlichen wir wieder die frei übersetzte Kurzfassung einiger Diplom-Ausschreibungen, die uns erreichten:

Hungarian Rummy Diploma (HRD):

Der Zentrale Radio Club der ungarischen Amateure (Central Radio Club, P.O. Box 185, Budapest 4) gab 1960 ein neues Diplom heraus, das „Rommé-Spiel im Äther“ oder „Hungarian Rummy Diploma“ genannt wird. Für dieses Diplom gelten ab 1. 5. 1963 nachstehende neue Bedingungen: Die mitspielenden ungarischen Amateure (vgl. Tabelle) bestätigen auf besondere Anforderung mit ihnen getätigte QSOs mit einer QSL-Karte, die zugleich eine Rommé-Spielkarte ist. Dabei vergeben jeweils 2 bestimmte Stationen wahlweise zwei verschiedene Rommé-QSL, die während des QSO angefordert werden müssen, z. B. „HA 5 BG de DM 2 ACB ... pse QSL R/a (oder R/b oder Y)“. Die Antwort der HA-Station lautet dann „DM 2 ACB de HA 5 BG ... ok QSL R/a (oder R/b oder Y)“.

Mit „Y“ wird ein Joker angefordert, mit dem jede beliebige andere Rommé-Karte ersetzt werden kann. Wie im normalen Rommé-Spiel ist es auch beim Rommé-Spiel im Äther daher ein besonderes Glück, einen Joker zu bekommen. Es sind 2 Joker im Spiel, es ist jedoch dem Diplom-Bewerber nicht bekannt, wer die Joker vergibt, denn je 2 von 23 HA-Stationen wechseln sich hierin vierteljährlich am 1. Januar, 1. April,

Tabelle der Mitspieler:

Rufzeichen	R/a	R/b	Rufzeichen	R/a	R/b
HA 1 SP HA 5 KIZ	Pik 2	Herz D	HA 5 KDQ HA 8 UD	Karo 2	Kreuz D
HA 1 KSA HA 9 OS	Pik 3	Herz B	HA 5 KIR HA 6 KNB	Karo 3	Kreuz B
HA 3 MA HA 3 KMF	Pik 4	Herz 10	HA 5 DU HA 8 CF	Karo 4	Kreuz 10
HA 0 KDR HA 0 HII	Pik 5	Herz 9	HA 5 DU HA 8 KCU	Karo 5	Kreuz 9
HA 5 FB HA 8 KWG	Pik 6	Herz 8	HA 7 PZ HA 1 KVM	Karo 6	Kreuz 8
HA 5 BG HA 0 HC	Pik 7	Herz 7	HA 5 FO HA 1 VB	Karo 7	Kreuz 7
HA 5 BT HA 4 KKB	Pik 8	Herz 6	HA 8 CZ HA 5 AW	Karo 8	Kreuz 6
HA 5 BI HA 1 VA	Pik 9	Herz 5	HA 5 DB HA 0 NI	Karo 9	Kreuz 5
HA 5 BJ HA 5 KDF	Pik 10	Herz 4	HA 9 OZ HA 5 AT	Karo 10	Kreuz 4
HA 8 KUC HA 6 KVC	Pik B	Herz 8	HA 8 KOB HA 7 PF	Karo B	Kreuz 3
HA 5 FX HA 3 KGC	Pik D	Herz 2	HA 5 AQ HA 7 KPF	Karo D	Kreuz 2
HA 5 DQ HA 2 MJ	Pik K	Herz A	HA 5 AM HA 0 KDA	Karo K	Kreuz A
HA 5 KBP HA 8 CI	Pik A	Herz K	HA 5 BE HA 8 KWD	Karo A	Kreuz K

Die zwei Joker sind im vierteljährlichen Wechsel bei folgenden Stationen zu suchen: HA 1 SB, 1 ZA, 1 ZD, 1 ZH, 5 AF, 5 AH, 5 AI, 5 AK, 5 DR, 5 FO, 5 FR, 6 VC, 7 LA, 7 LC, 7 PM, 8 UA, 8 UE, 8 WD, 8 WT, 8 WU, 9 PB, 0 HB, 0 HR, 0 HN. (Mitgeteilt von HA 5 BB, Stand 1. Mai 1963.)

1. Juli und 1. Oktober eines jeden Jahres ab. Jedes Vierteljahr werden also 21 der betreffenden Stationen die Anfrage nach einem Joker ablehnen müssen. Da nur 2 Joker im Spiel sind, dürfen für den Diplom-Antrag auch nur 2 Joker verwendet werden. Diese müssen von 2 verschiedenen HA-Stationen sein. Es sind für das Rommé-Spiel alle Bänder und alle Betriebsarten (CW, AM, SSB) zugelassen, jedoch darf innerhalb einer Stunde von der gleichen HA-Station auf dem gleichen Band und in gleicher Betriebsart nur eine Rommé-QSL (R/a oder R/b) angefordert werden.

Das HRD wird in 3 Klassen verliehen:

Klasse I: Der Bewerber muß Karten mit einem Gesamtwert von mindestens 50 Punkten nachweisen (Joker, Bube, König, Dame, As, zählen je 10 Punkte, die übrigen Karten ihren aufgedruckten Wert, also 2, 3, 4 usw.).

Klasse II: Der Bewerber muß 14 Rommé-QSL nachweisen, die nach den Rommé-Spielregeln Serien von mindestens je 3 Karten bilden (in der Zählweise aufeinanderfolgende Karten jeweils einer Farbe, z. B. Herz-As, Herz 2, Herz 3 oder Kreuz-Bube, Kreuz-Dame, Kreuz-König, Kreuz-As). Dabei ist in jeder Serie des „gemischten Handrommé“ nur jeweils ein Joker erlaubt, insgesamt aber maximal 2 Joker.

Klasse III: Der Bewerber muß ein komplettes Rommé-Spiel mit 52 Karten und 2 Jokern nachweisen (alle Karten Kreuz, Pik, Herz, Karo). In der Klasse I wird das dekorative „Rommé-Diplom“ verliehen, bei Erfüllung der Bedingungen der Klassen II und III erhalten die Bewerber hierzu die betreffenden Sticker. Erforderlich ist eine vom Award-Manager bestätigte Liste

der im Besitz befindlichen Karten. Die Kosten betragen im allgemeinen für die Klasse I 5 IRC, für die Klassen II und III je 3 IRC. DM-Stationen erhalten das Diplom kostenfrei. Die mitspielenden HA-Stationen achten auf Rommé-Anrufe insbesondere jeden ersten und letzten Freitag im Monat in der Zeit von 20 bis 23 Uhr MEZ.

Worked Belo Horizonte Award (WBH):

Der Vorstand der LABRE von Minas Gerais, Brasilien (Award-Manager PY 4 AA, P. O. Box 314, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil) verleiht das Diplom „Worked Belo Horizonte“ an alle lizenzierten Amateure, die seit 1. 1. 1959 10 (für brasilianische Stationen) bzw. 5 (für amerikanische, europäische und afrikanische Stationen) „SOS mit der Stadt Belo Horizonte hatten. Zugelassen sind alle Bänder, cw oder fone. Der Mindestrapport muß RST 338 bzw. RS 33 sein.

Erforderlich ist ein Logauszug mit den gearbeiteten brasilianischen Rufzeichen, dem Band, dem Datum und dem Rapport. Das Diplom wird erst verliehen, nachdem die Amateur-Stationen in Belo Horizonte die QSL-Karten des Antragstellers für die betreffenden QSOs erhalten haben (zweckmäßig dem Antrag beifügen).

Die Kosten betragen 5 IRC. (Mitgeteilt mit PY 4 ZG, Oktober 1963.)

Worked 10 Hagener Sendamateure-Diplom (WXHS):

Der „OV Hagener Sendamateure“ gibt das WXHS-Diplom heraus. Diplom-Manager ist DL 1 MS, Hermann Zimmerhücker, (58) Hagen, Lützowstr. 58. Bewerber aus DL und DM benötigen 10 Punkte, andere europäischen Bewerber 5, außereuropäische Bewerber 3 Punkte. QSOs mit Mitgliedern des OV Hagener Sendamateure zählen jeweils 1 Punkt. Für Dreiband-QSOs mit der gleichen Station kann ein Sonderpunkt angerechnet werden. QSL-Karten sind nicht erforderlich. Es genügt ein entsprechender Logbuchauszug. Die Kosten betragen 2 IRC. Es werden alle Verbindungen gewertet mit DL/DJ-Stationen des DOK 0 8, z. B. DL 1 MK, 1 ML, 1 MN, 1 MP, 1 MQ, 1 MR, 1 MS, 1 NS, 1 RS, 3 LF, 3 IM, 6 BI, 9 JR, 9 NU, DJ 2 FV, 3 NS, 3 NW, 3 XV, 4 ZJ, 5 NS, 5 UH, 5 UR, 5 UV (Stand Juli 1963, mitgeteilt von DL 1 MS).

Diplom Worked Japan DX Radio Club (WJDXRC):

Der „Japan DX Radio Club“ (Award-Manager JA 8 AQ, Sas Mitsumata, 350 Motonopporo, Ebetsu, Hokkaido, Japan) verleiht das Diplom WJDXRC auf Antrag für QSOs mit 5 Mitgliedern (für JA-Stationen 10 Mitgliedern). Erforderlich ist eine Aufstellung der gearbeiteten Stationen und Vorlage der QSLs. Das Diplom ist kostenfrei. Für Rückporto werden 5 IRC gefordert. (Der DM-Award-Manager wird noch klären, ob die QSLs beim DM-Award-Manager vorbeibringen können und auf das geforderte Rückporto verzichtet werden kann). Mitglieder des JDXRC sind: JA 1 AA, AAW, AB, AS, BF, BK, CC, CJ, CO, CR, DM, NF, JM, KAB, KF, LL, NP, TD, TJ, VP, JA 2 AV, BL, DN, JM, LC, UU, WB, JA 3 AA, BG, IW, SJ, JA 5 AB, JA 6 AD, AO, HK, TA, ZD, JA 7 AB, JA 8 AA, AQ, JA 9 AA, AC, BE, JA 0 AA, BR, CA (Stand Februar 63, mitgeteilt von JA 8 AQ).

Heard Japan DX Radio Club (HJDXRC):

Unter den gleichen Bedingungen wie vorstehend wird für SWLs das Diplom „Heard Japan DX Radio Club“ verliehen. Die Bestätigungen der Hörberichte sind nachzuweisen (nach JA 8 AQ).

SHIZUOKA-Award

Der „Shizuoka Amateur Radio Club, SARC“ (Award-Manager JA 2 JW c/o SARC, P.O. Box 153 Shizuoka, Japan) verleiht das SHIZUOKA-Award in 2 Klassen für QSOs mit 2 SARC-Mitgliedern (Klasse I) und für QSOs mit 5 Stationen in der Präfektur Shizuoka, davon mit mindestens 2 SARC-Mitgliedern (Klasse II). Außer einer Aufstellung der QSOs werden die QSL verlangt (wird noch geklärt!).

Die Kosten für die Diplome betragen 6 IRC je Klasse. SARC-Mitglieder sind JA 2 ACW, AEH, AOF, APV, AQH, AWB, BFD, BGN, BGY, BDB, BP, BUO, BVX, BWV, BY, CCA, CCG, CU, HF, JW, JZ, KB, MZ, RW, SG, SK, TH, UJ, WB, YAB, YK, ZJ, ZV.

Günstige Bedingungen zum Erwerb des Diploms schafft der SARC Marathon Contest, der jährlich in der Zeit vom 10. bis 20. August durchgeführt wird (Stand Mai 62, mitgeteilt von JA 2 BY).

IRC für Diplome, die bisher nicht in die Diplom-Liste des Radioklubs der DDR aufgenommen sind, also nicht im CQ-DM veröffentlicht sind, müssen grundsätzlich vom Antragsteller selbst beigebracht werden (vgl. hierzu auch die Ausföhrungen in den DM-Award-Informationen „funkamateure“ 11/63!). Eine Veröffentlichung von Diplom-Bedingungen im „funkamateure“, auch wenn dies unter der Rubrik „DM-Award-Informationen“ geschieht, ist nicht gleichbedeutend mit der Aufnahme einzelner Diplome in das Diplom-Verzeichnis.

Das war's für heute. Vy 73 und viel Erfolg auch im Jahre 1964!
DM 2 ACB

Contestkalender

Februar:

DM-Aktivitätscontest
8.—9. ARRL Contest Teil I fone
22.—23. ARRL Contest Teil I cw
REF Cotest cw-Tell

März:

7.—8. ARRL Contest Teil II fone
21.—22. ARRL Contest Teil II cw

April:

4.—5. H 22 Contest cw
SP Contest
HA Contest
REF Contest fone-Tell

UKW-Bericht

Der UKW-Bericht soll diesmal einem Thema gewidmet sein, mit dem sich auch die OM beschäftigen sollten, die ansonsten ihre Ohren verschließen, wenn es um etwas Neues geht. Mit QSO fahren ist nämlich noch nicht alles getan. Dieses heutige Thema behandelt das Rapportsystem. Daß das eine recht wackelige Angelegenheit ist, ist wohl allen klar. Ich möchte den DM sehen, der da sagt, es gibt keinen „Kavalliersrapport“. Natürlich wird es auch in Zukunft immer Leute geben, die beim Erhalt von S5 aus Rache S4 geben und welche, die das mithören und dann S9 geben und meinen, die anderen glauben an ihren usf RX. In diesem Sinne Ring frei für DM2 BMLs und 3 SMLs Vorschlag. 73 DM2 AWD

Ein neues Rapportsystem für UKW: OPQ

Dipl.-Ing. Günter Kühme, DM3 SML
Dipl.-Ing. Henning Peuker, DM2 BML

Das RST-System, das aus den Anfängen des Kurzwellenamateurfunks stammt, hat, durch die Entwicklung bedingt, viele Mängel. Sie sind bewußt oder unbewußt, jedem OM bekannt. Da ist z. B. der T-Rapport: Wer gibt heute der Gegenstation schon T4 oder T5, selbst bei äußerst schlechtem Ton? Ein T7 ist auf den Bändern eine Seltenheit. Die Qualität der Geräte ist zwar bedeutend besser geworden, aber in vielen Fällen wird aus falsch verstandener Höflichkeit nicht der wahre Rapport gegeben. Der M-Rapport ist in den deutschsprachigen Ländern leider nicht mehr üblich. In Ungarn z. B. gehört aber die Beurteilung der Modulation zur Verbindung. Die Zahl sagt oft mehr aus, als eine minutenlange Beschreibung mit Wenn und Aber: „Ich glaube, Sie sind ein klein wenig übermoduliert. Drehen Sie doch Ihren entsprechenden Regler etwas zurück, aber nur ein bißchen!“ Der nächste OM spricht von leichter bis mittlerer Untermodulation, und so dreht man den Regler von qso zu qso 1/2 dB vor und zurück.

Der S-Rapport ist durch das normale QRM auf Kurzwelle überholt. Ein S3-QSO ist selbst mit den besten Empfängern auf Kurzwelle nicht mehr möglich, da das QRM normalerweise bei S5 bis S6 liegt. Auf UKW sprechen andere Gesichtspunkte gegen den S-Rapport, die unten erläutert werden sollen. Der R-Rapport ist das einzig Sinnvolle am RST-System, wenn er exakt gehandhabt wird.

Ein gutes Rapport-System muß korrekt aussagen, wie man den Partner des QSOs empfängt. Der Partner will sich in seiner Verkehrsabwicklung nach dem Rapport richten. Dazu ist die Angabe der absoluten Feldstärke in erster Linie von untergeordneter Bedeutung. Außerdem muß gefordert werden, daß der Signalstärkecode des Rapports eichbar ist. Eine wichtige Frage ist auch die Länge des Rapports. Drei Ziffern sind ein guter Kompromiß für den Amateurfunk. Kommerzielle Dienste verwenden zum Teil 10 Stellen: RAFISQEMBO! Die drei Stellen RST genügen im allgemeinen. Zusätzliche Angaben wie QRM, QRN, QSB usw. lassen sich prinzipiell verschlüsseln. Das System würde aber zu lang und nicht anschaulich.

Wird das RST-System auf UKW benutzt, so treten zusätzliche Probleme auf? Die Verstärkung der empfangenen Signale ist bei UKW rauschbegrenzt. Die atmosphärischen Störungen sind im allgemeinen sehr gering. Wir setzen heute bei jedem UKW-Empfänger voraus, daß die VHF-, ZF- und NF-Verstärkung ausreichend ist. Das Eingangsrauschen soll in jedem Falle in Lautsprecherlautstärke (S9) wiedergegeben werden können. Andererseits ist auf UKW, abgesehen von Contesten, wenig QRM, sofern man einen genügend selektiven Empfänger hat. Ein OM, der von der Kurzwelle kommt, „stellt zunächst eine für die Gehörnerwen wohlthuende Stille fest“ (DM2 ABK, UKW-Amateurfunk). Dies kommt daher, weil er auf der Kurzwelle die Signalstärke einer Station nach dem QRM der anderen Stationen beurteilt. Die Stärke des QRM kann aber beträchtlich schwanken! Auf UKW bekommt daher jede Station, die er hört, den S-Rapport S8 oder S9. Das Aussagevermögen des S-Rapports wird damit nicht ausgenutzt und dem OM auf der Gegenseite wird nicht geholfen. Da die S-Rapporte nicht mehr objektiv sind, ist es der R-Rapport auch nicht mehr. Gerade hier wird sehr viel beschönigt. Zum Beispiel wird trotz mehrmals notwendiger Rückfragen der Rapport R3 gegeben. Das kann man heute bei jedem dritten QSO beobachten.

Da man auf UKW jede Station hören kann, die aus dem Rauschen „hervorragt“, muß man als Signallärkestufe Null auch das Eigenrauschen angeben. Eine S-Meter-Eichung darf sich nicht wie bei Kurzwelle auf 100 µV beziehen, sondern auf die Rauschspannung am Empfänger-Eingang (etwa 0,1 µV an 60 Ohm). (Auch bei Kurzwelle gibt es verschiedene Verfahren: 100 µV oder 50 µV für S9; 5 dB- oder 6 dB-Stufen; so daß schon dort die Angabe nicht mehr eindeutig wird.)

Die Angabe einer Empfangsfeldstärke (bzw. Empfangsleistung) im Verhältnis zum Rauschen ist allgemein unter der Bezeichnung „Signal-Rauschverhältnis“ bekannt. Die Beobachtungen von OSCAR I und OSCAR II wurden z. B. durch Signal-Rauschverhältnis-Messungen beurteilt. Die DUR hat sich mehrere Monate lang dazu Gedanken gemacht und unterbreitet an dieser Stelle den Vorschlag eines neuen Systems mit der Bezeichnung OPQ.

Die Abkürzungen OPQ sind so gewählt, daß sie sich gut vom RST unterscheiden. Sie sind bei Telegrafie gut zu unterscheiden und lassen sich gut geben und hören. Sie bedeuten im einzelnen:

Verständlichkeit O

Hier wird der Gesamteindruck der Verständlichkeit beurteilt. Es wird damit objektiv angegeben, wie das QSO von der Gegenstation abgewickelt werden kann. Der Einfluß von QRM, QRN, QSB, Modulationsqualität, Frequenzschwankungen und der Signalstärke im Vergleich zum Rauschpegel wird im O-Code beurteilt. Damit ist die Verständlichkeit die wichtigste Angabe im Rapportsystem OPQ. Es ist daher sinnlos, die Rapporte zu beschönigen. O gleicht der ersten Ziffer im RST-System: O1: nicht aufnehmbar, O2: zeitweise aufnehmbar, O3: schwer aufnehmbar, O4: aufnehmbar, O5: gut aufnehmbar.

Signal-Rauschabstand P

Bei einem Signal-Rauschabstand von 30 dB ist ein Signal rauschfrei. (Für „UKW-Qualität“ werden bei bc-Empfängern 26 dB angegeben!) Ein rauschfreies Signal muß aber mit der höchsten Stufe des P-Code benannt werden. Man kann subjektiv kein „rauschfreieres“ Signal definieren. Da die sinnvolle Abstufung in 6 dB-Stufen beibehalten werden soll, muß man für ein rauschfreies Signal P5 angeben. Die anderen Stufen ergeben sich damit zu:

	Signal-Rauschverhältnis Sollwert	Bereich
P0 Grundrauschen, kein Signal	0 dB	0 ... 3 dB
P1 gerade im Rauschen wahrnehmbares Signal	6 dB	3 dB ... 9 dB
P2 stark verrauschtes Signal	12 dB	9 dB ... 15 dB
P3 verrauschtes Signal	18 dB	15 dB ... 21 dB
P4 leicht verrauschtes Signal	24 dB	21 dB ... 27 dB
P5 rauschfreies Signal	30 dB	größer als 27 dB

Wer ein geeichtes P-Meter hat, kann selbstverständlich angeben: „P5 + 20 dB“ oder „50 dB“ über dem Rauschen“ (zusätzlich zum Rapport). Eine dB-Angabe ohne geeichten Empfänger ist sinnlos und sollte in Zukunft unterbleiben! Mit P1 ohne QRM ist ein einwandfreies CW-QSO mit Tempo 40 BpM möglich. Damit können alle fünf Ziffern ausgenutzt werden.

Signalqualität Q

Die Signalqualität wird sowohl bei Telegrafie als auch bei Telefonie angegeben. Im Logbuch muß dann die entsprechende Modulationsart eingetragen werden. Das kann nichts prinzipiell Neues bedeuten, da man A3 und SSB ebenfalls nicht im Rapport unterscheiden kann. Das Q gleicht bei Telefonie dem M-Rapport des RSM-Systems. Es wurde jedoch etwas abgeändert. Bei Telegrafie wird ein Teil der bisherigen Skala benutzt, und zwar sind die unteren Stufen weggefallen. Bei unserem derzeitigen technischen Stand dürfte keine Station mehr Tonrapporte unter Q4 (entspricht T9) bekommen, so daß eine Einteilung in 9 Stufen nicht mehr sinnvoll ist. (Von Aurora-Signalen wird dabei abgesehen!) Es soll nicht helfen, daß wir schmeichelehafte Rapporte geben sollen. Ein Rapport nützt nur dann, wenn er echt ist. Die Bedeutung der Q-Stufen sind: Teilgrafie: Q1 rauher, 30 Hz-modulierter Ton; Q2 stark verbrummer Ton; Q3 leicht verbrummer Ton; Q4 reiner Ton mit geringer Brummspur; Q5 reiner Ton.

Telefonie: Q1 unverständliche Modulation; Q2 stark verzerrte und kaum verständliche Modulation; Q3 verzerrte bzw. schwerverständliche Modulation; Q4 leicht verzerrte bzw. verständliche Modulation; Q5 einwandfreie Modulation. Die Bezeichnungen OPQ sind so gewählt, daß sie (in englischer Sprache) folgenden Sinn ergeben:

O operation-possibility (Verkehrsmöglichkeit, Verständlichkeit)
P power over noise (Leistungs-Rausch-Verhältnis)
Q quality of signal (Signalqualität)

Anwendung des OPQ-Systems

Über die Einführung dieses Systems soll auf dem nächsten UKW-Treffen 1964 beraten werden. Sofern es sich als brauchbar erweist, werden es SP und OK voraussichtlich ebenfalls einführen. Bis dahin sollten alle UKW-DMS dieses System testen und in allen DM-QSOs bis zum UKW-Treffen (außer Contest-OSO und QSOs außerhalb DM) dieses OPQ-System benutzen. Jeder OM ist aufgerufen, uns die mit diesem System gemachten Erfahrungen mitzuteilen.

DX-Bericht

für den Zeitraum vom 1. November bis 30. November 1963, zusammengestellt auf Grund der Beiträge folgender Stationen:

DM3 ZNB, DM3 DG, DM3 ZYH, Eike DM3 ML/2 BKL für 3 FML, GML, JML, VML, WML, NBB; D3 JBM, PBM, RBM, SBM, DM3 JZN für 3 ZN, BZN, CZN, OZN, YZN.

DM-2025/G, DM-1842/H, DM-1882/K, DM-1825/L, DM-1949/M, Zschenker/H, Zoher/L

DX-Neuigkeiten, entnommen den Zeitschriften „Radioamateur“, SP-DX-Bulletin, „Amaterske Radio“, „Radio“, „DX-Press“, DL-QTC 11/63, Tnx OK I GM!

28 MHz: Wieder Totenstille.

21 MHz: Das Band öffnet sich vormittags nach Asien, nachmittags USA. Bedingt durch die Nähe der oberen Grenzfrequenz sind die condx sehr wechselhaft. Erreicht:

NA: KP 4 (1730) SA: nil OC: VK 2, 4, 5 (1200), ZL 3 IS (1100), KC 6 BO (0930).

AF: ET 3 GC, ET 3 USA, ET 3 RR (1030), FR 7 ZD (1500), 9 Q 5 AB (1200) 9 Q 5 TJ (1530), 5 A 3 (1100), CN 8 FN, FW (1100, 1400).

VQ 2 W, WM (1500), ZE 4 (1500), CR 6 CA (:600) 6 VMDD (1800), ZS 1, 6 (1530).
 AS: JT 1 CA (1645), VS 9 HAA (1200), VS 9 HRK (1250, 0730), 4 S 7 (1140), KR 6 (0830).
 EU: ZB 1 RM (1545).
 Gehört: 6 YAXG (1515), VS 1 LV (1130), MP 4 DAH (1100) YV 0 AA (1500), CN 8 FF (1650), SV 0 WAA (1430), TT 8 AJ (1200), 9 G 1 EC (1600 Ω), LX 1 DE (1430 Ω), 9 Q 5 BB (1500), 14 MHz: Nach wie vor sind die Vormittagsstunden die günstigsten. In kurzer Zeit ist das WAC möglich. Das Band schließt gegen 1800 MEZ.

NA: KL 7 (1245, 1050 ssb), VE 6, 7 (0930, 1700), OX 3 KM (1730 ssb), KP 4 (1230 ssb), OX 3 KW (1320).
 SA: PZ 1 BW (1100), PZ 1 CE (1140 ssb), PJ 2 CY (1200), PY (0900), YV 1 (1140 ssb).
 AS: XW 8 AL (1530 ssb), HZ 2 AMS (12, 1430), EP 2 AO (1430), MP 4 DAH (1445), EP 2 AV (13), OD 5 LX (1630), KR 6 MI (1200 ssb), KR 6 ML (0845), UA 0 YE (Zone 23,0700), JT 1 AG (0820), VS 9 HAA (0820), VS 9 HRK (1030).
 AF: ET 3 RR (1800), EL 2 P (1730), 5 A (1900), 5 T 5 AD (1015), 5 R 8 AI (1830), ZE 1 BA (1815), TT 8 AL (2020 ssb), 9 X 5 MV (Kigali-Rwanda, 1800).
 OC: VK 2,3,4 (1000-1300), KG 6 AAY (1300).
 EQ: GC 3 FKW (1145), GD 3 FXN (1245), OY 1 AA (1300) TF 3 KB (1915), F 9 UC/FC (1240 ssb), SV 0 WR (1100 ssb), SL 8 AY/MM (1415).

Gehört: MP 4 BEE (1000), VR 2 DK (1100), VS 1 LV (1130); VP 2 AV (1630), ZD 7 BW (1830), ZS 2 MI (1830), HP 1 IE (2000), K 4 EMW/KG 6 (1230), 4 S 7 NE (1815), VK 0 VK (1700), TI 2 LA (1845), CR 6 (1900), ZS 3 HX (2000), 9 L 1 TL (1830), 9 L 1 LH (1730), ZS 8 (1700), FR 7 ZF (1700), 9 Q 5 EI (1745), SV 0 WFF (1800), ET 3 USA (1830), TN 8 AF (1730), UA 1 KAE (1700), K 1 KSH/KG 6 (1500), AP 2 NM (1600 Ω), EA 8 CG (1700), VK 9 MD (1830), ZA 1 KF (1900??), TT 8 AJ (0900), TL 8 SF (1500), 4 S 7 EC (1315), AP 5 HQ (1700), 6 W 8 AC, DD (2000), CR 4 DU (2230), 4 U 1 IX (1600), FM 7 WP (2230), OX 3 AB (1830), VS 4 RS (1100), M 1 XS (1630), TC 3 ZA (0800), OY 2 H (1545), SV 0 WO (1745), CN 8 FE,MT (2100), CE,PY,HK,CP (2100), CX 1 FB (1100), EP 2 AN (1630 Ω), 9 Q 5 BE (1000).

7 MHz: Der WW-DX-Contest hat gezeigt, daß auf diesem Band allerhand los ist und sämtliche Kontinente erreicht werden können. In den Nachtstunden sind die condx ausgezeichnet wie in den besten Zeiten des 14-MHz-Bandes.

Erreicht: CP 5 JA (1900), HZ 1 AB (2000), KP 4 (2300), CM 2 QN (0130), YV 5 (0150), 5 A 1 TW (0030), YV 5 BLW/8 (0600), YS 10 (0430), CN 8 FW (2100) VQ 4 TV (2215), 5 A 3 CJ 21) VK 5 NO (2015), SV 0 WAA (2100), JA 3,6 (2230), VS 9 HAA (0040), SV 1 YY (0530), ZB 1 BX (0230), JA 6 AK (2230).

gehört: PY 1,5,7,8 (21-0030), MP 4 QBF (2145), MP 4 BEE (2200), 9 Q 5 AB (2045), OX 3 DL (2130), VS 9 OC (2300), KC 6 BO (2200), FB 8 ZZ (2020), HL 9 KH, HK 3 RQ (0600), VP 8 GQ (0630), 1 S 1 ME (1920), JA 1,3,6 (2200).

3,5 MHz: Erreicht: M 1 M (2200), 4 X 4 DI (2115), CT 1 DJ (2100).
 Gehört: JA 6 AK (2150), 4 X 4 (2150), KC 6 BO (2100, RST 339).

... und was sonst noch interessiert

DL 1 FF erreichte das WAC auf 160 m. Auf 80 m glückte ihm ein QSO mit Gus unter AC 5 A/4. Die noch nicht besttigten Ergebnisse des 9. WAEDC ergeben folgendes Bild:
 DJ 3 KR 122 000 Punkte, DM 2 AND 31 000, DM 2 ATD 24 000, UA 9 DN 80 000, 80 1 ND 79 000, W 2 JAE 64 355, IIC 1 DC 32 040.
 SV 0 WF und SV 0 HQ sitzen auf der Insel Rhodos, ebenfalls SV 0 WR. Auf Kreta sind SV 0 WH, WO, WT, WZ.

Für den „DX-Jäger“ einige Tips von seltenen DX-Stationen:

VK 9 LA 1 400 MEZ, 14 056 kHz
 FU 8 AG 14 001 kHz, 14 100 kHz
 SV 1 AC 14 040 kHz

KG 6 SE 14 315 kHz
 AC 5 PN 14 113 kHz
 VK 9 LA 14 066 kHz
 EA 0 AB 2 100 MEZ, 14 032 kHz
 VK 0 DM 1 100 MEZ, 14 080 kHz
 CE 0 AB 2 000 MEZ, 14 040 kHz
 VR 6 TC 14 085 kHz, 14 090 kHz
 VP 8 HD 2 100 MEZ, 14 003 kHz
 HS 1 L 1 330 MEZ, 14 025 kHz
 KG 6 SA 0 800 MEZ, 14 050 kHz
 FK 8 AU 1 200 MEZ, 14 112 kHz

Nach einer Mitteilung von XZ 2 TH ist die Station XZ 2 KN ein Pirat. XZ 2 TH ist die einzige lizenzierte Station in Burma.

Wer noch auf eine QSL von 4X 5 DS (Expedition zum Roten Meer) wartet, wende sich bitte an K 7 ADD. Auf Jan Mayen sind QRV: LA 2 NG/P in CW, LA 4 WH/P in SSB und LA 8 SE/P. Auf Kermadec Isl. arbeitet in SSB ZL 1 ABZ auf 14 125 und 14 285 kHz. W 2 QHH arbeitet mit 10-35 Watt 315 DXCC-Länder und erwarb 200 Diplome. PM 1 XX ist ein Pirat. ET 3 AZ versprach QSL 100% via Box 31142 Addis Abeba.

DXCC-Anerkennung: Ab 18. September werden die Prefixe 9M2-VS1-VS4 u. ZC5, also 4 separate Länder, zusammengefaßt zu 2 DXCC-Ländern.

Malaysia (9M2 u. VS1) und VS4/ZC5.

VE 8 RN ex VE 7 ARN/VE8 ist auf der Ellef Ringnes Insel, 78°50', 103°32' Zone 2 stationiert.

DX-Expeditionen:

VK 0 VK arbeitete einige Tage von Heard Isl. Gus. W 4 BPD wendet jetzt eine neue Taktik an. Wenn er sich vor zu vielen Anrufen auf seiner Hörfrequenz 5 kHz unterhalb nicht mehr retten kann, gibt er kurz „nw listen on 003 bk“ und hört dann auf den Frequenzen 14 001-14 005 kHz. Sein letztes Call war AP 5 BG in Ost-Pakistan.

Die RAF Amateur Radio Society und die World Radio Propagation Study Association waren die Organisatoren der Kuria Muria Isl.-Expedition unter den Calls VS 9 HAA, VS 9 HRK und VQ 4 IN/VS 9 H. QSL via W 4 ECI.

Die Perim Insel in der Straße von Aden ist z. Z. vertreten durch VS 9 PHH. QSL via W 2 CTN. Einen neuen Kenner für die Türkei vertritt TC 3 ZA. QSL via G 8 KS. Der Radio Club Venezuela unternahm mit Unterstützung der venezolanischen Marine eine Expedition nach der Aves Insel unter YV 0 AA. Die Station arbeitete im CQ-WW-Contest. Leider liegen keine Meldungen von DM-Stationen über ein QSO vor. Ab 1. 1. 1964 wird FB 8 WW auf der Crozet-Insel QRV sein. IT 1 TAI hat bereits die Lizenz für JY 1 TAI (Ende 63 - Anfang 64) in der Tasche. ZD 7 BW wrk auf 14 068 kHz. QSL C 3 PEU. QSL-Mannager von ZS 2 MI ist ZS 1 OU. SEC und 1 IRC erforderlich. Momentan ist VP 8 HK von Falkland QRV. QSL wird er 1964 aus England senden. Die Ablösung der belgischen Antarktis-Expedition hat das Call OR 4 AG. Eine neue Station auf Fernando Noronha Isl ist PY 7 AKW.

Der op von VP 2 AV ist G 3 CYC. QSL W 2 CTN. Die Prince Edward Insel für das WA-VE ist vertreten durch W 1 ZJJ/VE 1 und W 9 NLJ/VE 1.


KC 6 BO sitzt auf West-Caroline Isl. QTH Palau. QSL W 4 YHD. VP 1 TA in British Honduras ist auf 21 MHz in AM zu erreichen. FK 8 AU ist an Wochenenden sehr aktiv in SSB ab 14.00 MEZ. Eine neue Station in Sarawak ist VS 4 IH op Barry. Ungefähr 4 Monate wird Barry Crampton in Togo unter VE 3 BSB/5V4, leider nur in SSB. VE 8 RG setzt seine Reise fort und wird in Kürze QRV sein unter VP 4 und FS 7. Bis jetzt QRV unter 2 VS, PJ 5 MF und VP 2 KT.

Ludwig, DM 3 RBM

KW-Ausbreitungsvorhersage für Februar 1964 nach Angaben von OK 1GM

Unsere neuen Angaben zeigen in dem Raum zwischen der ausgezogenen und der gestrichelten Kurve das Gebiet der benutzbaren Frequenzen.

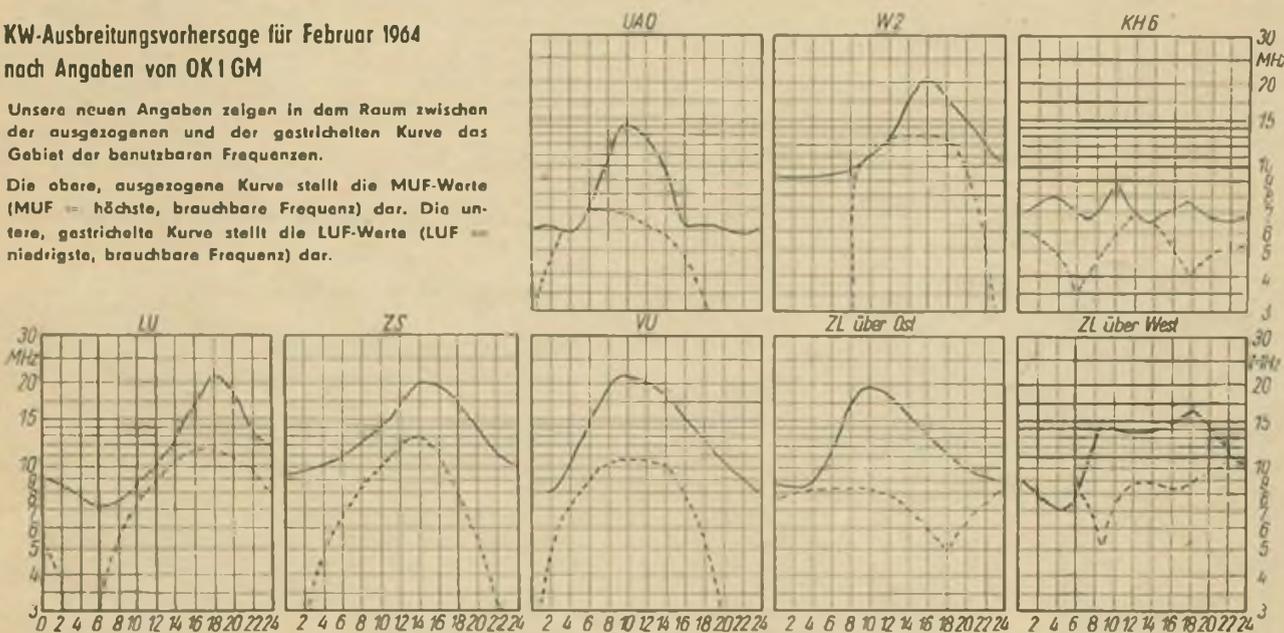Die obere, ausgezogene Kurve stellt die MUF-Werte (MUF = höchste, brauchbare Frequenz) dar. Die untere, gestrichelte Kurve stellt die LUF-Werte (LUF = niedrigste, brauchbare Frequenz) dar.





VEB MESSELEKTRONIK BERLIN

Für den **Elektronik-Amateur** sind unsere elektronischen, steckbaren Baugruppen in gedruckter Schaltung sehr gefragt.

Die Baugruppen bestehen aus Bauelementen, welche jeweils im Selbstbau montiert werden. Folgende Baugruppen sind erhältlich:

- KUV 1 Kleinsignal-Universal-Verstärker
- 2 NV 1 Zweistufiger Niederfrequenz-Verstärker
- KRS 1 Kombiniertes Regel- und Siebglied
- GES 4-1 Gegentakt-Endstufe mit Treiber
- EBS 1 HF-Eingangsbaustein
- RG 1-1 Rufgenerator
- 2 GV 1-1 Zweistufiger Gleichstrom-Verstärker
- EBS 2-1 HF-Eingangsbaustein

Ferner das Prüfgerät „Tobitesi 2“ (Ton- und Bildtester)

Mit diesen Baugruppen lassen sich interessante, elektronische Geräte zusammenstecken, z. B.

Taschenempfänger für Lautsprecher, Taschenempfänger für Kopfhörer, Wechselsprechanlage, Dämmungsautomatik, Plattenspielerverstärker, Telefon-Mithör-Verstärker.

Weitere Beispiele enthält die im Januar 1964 erscheinende Broschüre „Bausteintechnik für den Amateur“ (Reihe: Der praktische Funkamateurl)

RFT-Industrieladen, Bauteile und Ersatzteile
Berlin O 34, Warschauerstraße 71, Ecke Grünbergerstraße
Telefon: 58 23 90



DX-Adressen:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| HK4JC | Box 4427, Medellin-Colombia |
| KR6BQ | Box 37, Kaduna-Okinawa |
| CN8MZ | Box 20, Rabat-Morocco |
| ET3AZ | Box 3042, Addis Abeba |
| 3A2CL | via 3A2CN, Piorro Auditorhalt, Rue Grimaldi 49, Princep. de Monaco |
| GW8DH | Box 970, Dakar |
| CN8DM | Box 2000, Rabat |
| CN8LA | Box 2000, Rabat |
| 6W8AB | Box 3028, Dakar |
| 6W8DF | Box 3003, Dakar |
| CM2PP | Box 6990, Habana |
| GD5SF | Box 26, Douglas-Elro |
| HM5BF | Box 4, North Pusan-Korea |
| 5H3JI | Box 20597, E.A.P.T., Dar es Salaam |
| YK2MN | Box 251, Damascus, Syria |
| JT1CA | Box 639, Ulan Bator, Mongolia |
| EL7A | Box 675, Monrovia, Liberia |
| VK9BH, VR1N | Box 7388, General Post Office, New York 1, NY, USA |
| ET3RR, ET3GC, ET3USA | AP0 843, New York City, USA |
| 5R8AI | Box 159, Tananarive |
| PZ1BW | Costerstraat 60, Paramaribo-Suriname |
| PJ2CR | Box 383, Willemstad-Cuencao |
| LA0RG/P | Toro S. Paulsen-Cape Linn, Svalbard via Anders M. Thorrud, Rosenkrantzgatan 370, Drammen-Norway |
| YX0AA, HZ2AMS, MP4MAP, MP4TAX, VK9DR, | via Hammerlund, Box 7388, G.P.O.: N.Y. USA |
| CE0ZI | via W4QJV Ed Cushing, Box 8043, Jacksonville, Florida |
| VR4CU, FU8AF, | via Q8UOU, Henry Radio, 11210 West Olympic Blvd, Los Angeles 64 |
| 9K2AG | N.S. ri Naser, Box 433, Kuwait |
| 9G1AW | Box 194, US-Embassy-ACCRA-Ghana |
| TH5BR | AP0 110, New York, N.Y.-USA |
| FY7RJ | 28 Goinet, Cayonno, French Guiana |
| FK8AU | Box 097, Noumea-New Caledonia |
| 5X0JE | Box 59, Entebbe-Uganda |
| TI3EH | Box 3913, San Jose-Costa-Rica |
| GC4LI | H. E. Lo Dain, Villa, Samares Street, Clement-Isle of Jersey-Channel Isl. |

QSL-Manager

- | | | | |
|---------|-----------|------------|-------------|
| OH2EW/ø | via W2CTN | MP4QAR/4WB | via W4ECI |
| 5N2ACB | via W2CTN | 9N1MM | via W3KVQ/2 |
| 5H3HV | via W2CTN | VR30 | via WA0MAZ |
| FP8AS | via W2EQS | TG6PB | via WA4AYX |
| FP8CK | via W2JAE | PX1IK | via HB9KU |
| KC8BO | via W4YHD | PJ2AF | via K4OGT |
| HL9TF | via W5MML | HL9KW | via W9VZP |
| DUøDM | via DUICE | CR7IZ | via K3HQJ |
| OX3BT | via OZ7UU | W8WES | via VR2EO |

KLEINANZEIGEN

Verkaufe O - V - 1, 80, 40, 20, m. Steckspulen ohne Gehäuse, 100,- DM.
Ang. BZ 4628 DEWAG Berlin N 54

Kaufe dringend KW-Empfänger AQSt, Feinabstimmung, Borta, auch Drucktastensuper nach Heft 5, sowie Eigenbau-Super.
Angebote mit Preis an Egon Schulze, Salzwedel (Allm.), W.-Diekmann-Straße 20

Suche Quarze 100 kHz, 1 MHz, 27, 12 MHz zu kaufen od. tauschen, plate 1-, 2-, 3-, 4-fach kW-Drekos, Spulenavalvor, Röhren.

Siegfried Kranke, Bählen bei Leipzig, Str. der Einheit 15

Verkaufe: Ringk.-Regeltr. 0-250 V, 6 A, für 150,-; EAW IV Vielfachmessg., 20 kV, für 180,-; MP-Kond. 10/1,9 kV, für 20,-.

D. Heilmeyer, Fraital II, Brückenastraße 3

Kurzwellenempfänger für Amateurbänder oder Allwellenempfänger gesucht.

Zuschr. u. Nr. 3539 an DEWAG-Werbung Pina

Verkaufe BG 23, neuw., m. Tasche, 650,-; 1 Kristallmikrofon 25,-; 1 FS-Chassis „Patriot“, mit versch. Teilen 45,-.

M. Ralme, Oedran (Sa.), Frankfurter Str. 8

Die Anzeigenverwaltung

für diese Zeitschrift liegt ab 1. Januar 1964 in den Händen der

DEWAG WERBUNG BERLIN


Berlin C 2, Rosenthaler Straße 28-31

Aufträge und Anfragen bitten wir künftig an den zuständigen DEWAG-Betrieb oder an die nächstgelegene Zweigstelle der DEWAG WERBUNG in den Bezirken der DDR zu richten.

Für das uns bisher entgegengebrachte Vertrauen danken wir allen Inserenten und bitten, es in gleicher Weise der DEWAG WERBUNG entgegenzubringen.

DEUTSCHER MILITÄRVERLAG, BERLIN-TREPTOW

RAFENA
REFET

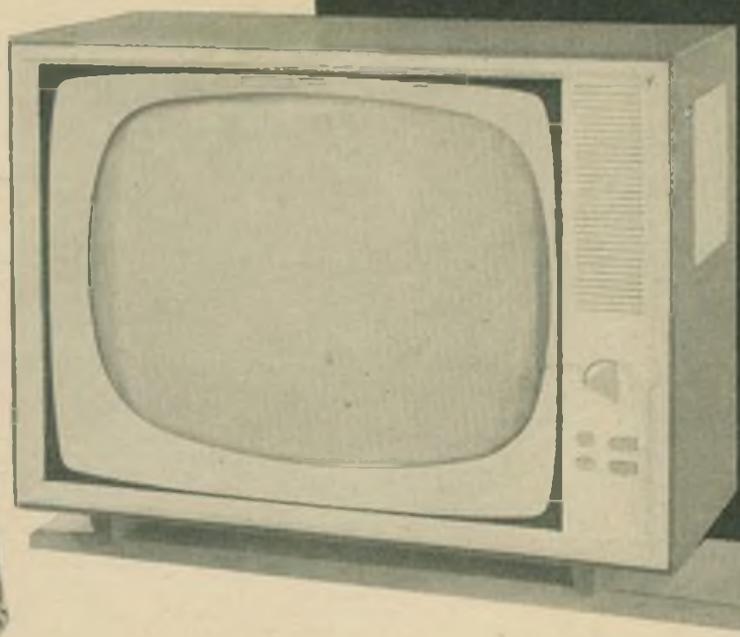

„TURNIER 6“ - ein neuer Spitzen-Fernsehempfänger

Eine hervorragende Eingangsleistung, verbunden mit minimalster Störanfälligkeit und die vollendet elegante Ausführung des Gehäuses unter Verwendung der 53-cm-Bildröhre mit 110° Ablenkung sichern „Turnier 6“ einen ersten Platz unter den modernen Fernsehgeräten.

V E B R A F E N A W E R K E R A D E B E R G

Exporteur:

Heim-Electric Deutsche Export- und Importgesellschaft mbH.,
Berlin C 2, Liebknechtstraße 14, Deutsche Demokratische Republik

Aus der sowjetischen Zeitschrift „Radio“ 10/1963

Außer dem Leitartikel befaßt sich ein Beitrag N. Kasanskis (S. 8–9) mit der Vorbereitung der Allunions-Spartakiade 1964/65. Kasanski gibt vor allem Hinweise für die Durchführung von Wettkämpfen auf den Gebieten der Schnelltelegrafie und der Fuchsjagd. Auf S. 11 folgt ein Bericht von den Meisterschaften der RSFSR im Funkmehrwettkampf. Besondere Aufmerksamkeit wird der Arbeit an den Schulen gewidmet. So finden wir auf S. 4–6 Tagebuchaufzeichnungen eines Physiklehrers aus Armarw über die Arbeit mit seinem Funkzirkel. Auf S. 7 berichtet ein Schulinspektor aus Gornel über die UKW-Arbeit an den dortigen Schulen. Unter den KW- und UKW-Nachrichten sind vor allem die Berichte vom Feldtag und von der „Woche der Rekorde“ zu nennen (S. 12 u. 13). Die Auswertung ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Auf S. 14 sind die Weltrekorde auf den UKW-Bändern abgedruckt sowie ODX, MDX und Anzahl der Länder der sowjetischen 2-m-Stationen, anschließend folgt der DX-Bericht. Der SSB-Bericht folgt auf S. 24. Auf technischem Gebiet wird die Artikelserie für den Anfänger fortgesetzt. Auf S. 36–38 folgt die Fortsetzung der in Heft 9 begonnenen Baubeschreibung des Supers, anschließend folgt ein Artikel über die Anwendung von linearen Potentiometern. Die stabilisierende Wirkung von Kristalldioden in Relaischaltungen usw. wird auf S. 43 u. 44 erläutert. Danach (S. 45–47) folgt ein Beitrag über NF-Verstärker mit Transistoren. Weitere Artikel befassen sich mit der Vergrößerung der TV-Reichweite (S. 35) und mit dem Aufbringen des Tons auf Filme (S. 51–53), ferner mit Transistorempfängern mit „Erd-Batterie“ (d. h. zwei verschiedene Metalle in die Erde gesteckt). Die Baubeschreibungen beginnen auf S. 19 u. 20 mit einfachen Morsübungs-Summern (Glimmlampensummer — Schaltungen mit einem Transistor — zwei Transistoren und Lautsprecher — Schaltungen und Röhren).

Veteranenparade



Ein Urhahn des Plattenspielers. Phonograph nannte Edison dieses von ihm 1878 erfundene Gerät.

Die gegen eine Metallmembran geleiteten Schallwellen bewegen diese und damit den daran befindlichen Schreibstichel. Dieser gräbt entsprechende wellenförmige Verbindungen in eine umlaufende Wechselwalze. Foto: Demme

Auf S. 21–24 folgt die Beschreibung einer Station für 430–140 MHz (5 Röhren). Der Sender (Gegentaktoszillator) wird auf eine feste Frequenz abgestimmt, der Empfänger (O-V-2) ist abstimmbar. — Ein Fotorelais, bei dem als lichtempfindliche Zelle ein Thyatron mit kalter Kathode benutzt wird, finden wir auf S. 29. Weiter werden noch zwei Transistorengeräte beschrieben: ein Transverter mit 8 Transistoren (S. 54) und ein Gerät zum Aussortieren von Widerständen, die mehr als 10 % vom gegebenen Wert abweichen (S. 28). Eine Antenne für TV-Troposphärenempfang (S. 31–33) soll auf große Entfernungen noch gute Ergebnisse bringen. Aus der jugoslawischen Fachzeitschrift wurde ein einfacher Fuchsjagdempfänger übernommen (S. 61).

F. Krause — DM 2 AXM

Aus der tschechoslowakischen Zeitschrift „Amaterské Radio“ 10/1963

Der Leitartikel des Heftes 10 bringt unter der Überschrift „Wir und die Schule“ eine Betrachtung über das Ausmaß des Physikunterrichtes in den allgemeinbildenden Schulen. Der Autor kommt zur Feststellung, daß der Physik-Unterricht und besonders das Teilgebiet „Elektrizität“ nach dem derzeitigen Lehrprogramm unzureichend ist und durch außerschulische Zirkel ergänzt werden soll.

Auf Seite 283 wird ein leistungsfähiger Niederfrequenzteil für den, in Heft 7 der gleichen Zeitschrift, angegebenen Empfangsuper mit Transistoren beschrieben. Nach einem sehr ausführlichen Artikel über Impuls-Code-Modulation folgt eine theoretische Abhandlung über Transistorparameter. In mehreren kurzgefaßten Artikeln wird auf das Anbringen einer Außenantenne bei Transistor-Tascheneempfänger eingegangen. Es folgen detaillierte Angaben über einen transistorisierten genau gehenden Quarz-Oszillator unter Verwendung eines Transistorpüchchens. Ein weiterer Artikel befaßt sich mit den Möglichkeiten der Prüfung von Elektrolyt-Kondensatoren, der Feststellung des inneren Widerstandes von Meßinstrumenten und der Beschreibung eines transistorisierten Kleinsträgeres für die Registrierung von radioaktiven Strahlungen. Auf Seite 294 wird ein transistorisiertes Niederfrequenzfilter für Telegrafie-Empfang beschrieben. Es ist mit 3 Transistoren bestückt und hat die größte Durchlässigkeit beim 725 H. Auf dieser Frequenz beträgt das Q 45. Es folgen zwei weitere Kurzartikel über einen Dynamitz-Expander sowie zwei Frequenz-Teiler-Schaltungen. Beide Schaltungen sind mit Transistoren aufgebaut.

Der Hauptbeitrag in diesem Heft ist die Beschreibung eines universellen Fuchsjagdsenders, der sowohl auf 3,5 als auch durch einfache Umschaltung eines einzigen Knopfes auf 145 MHz betrieben werden kann. Das Gerät ist auf der Titelseite des Heftes sowie auf Seite 297 abgebildet. Im Eingang wird die Röhre ECF 82 verwendet. Der Triodenteil der Röhre bildet einen Quarzoszillator mit einer Frequenz von 3,6 bis 3,65 MHz. Im Anodenteil der Röhre befindet sich zuerst ein Schwingkreis, der auf 18 MHz eingestellt ist, darunter ein zweiter Schwingkreis mit 3,6 MHz. Durch einfaches Zuschalten eines

Kondensators schwingt der Oszillator je nach Wunsch auf der genannten Frequenz.

Es folgt dann im Pentodenteil der 1. Röhre die Vervielfachung auf 72 MHz, diese gelangt an das Gitter des Triodenteiles der 2. Röhre (ECL 84), wird dort auf 145 MHz gebracht und kommt an das Gitter des Pentodenteiles der gleichen Röhre, die als PA-Stufe arbeitet. Die Frequenz von 3,6 MHz gelangt direkt über eine Drossel an das Gitter der Endröhre. Im Modulator wird eine Röhre 6 L 31 verwendet. (Besser ist die bei uns erhältliche EL 95), da sie mit einem weit geringerem Heizstrom arbeitet. Es wird ein Kohlemikrofon verwendet. Anschließend wird zum Gerät ein Transverter, der mit den Transistoren 2 X OC 16 bestückt ist, beschrieben. Zusammen mit diesem Transverter kann ein Akkumulator kleiner Kapazität verwendet werden. Das Gerät läßt sich jedoch auch direkt an eine Netzstromquelle anschließen.

Med.-Rat Dr. Krogner — DM 2 BNL

Aus der polnischen Zeitschrift „Radioamator“ 9/1963

Auf der Seite 229 finden wir einen Bericht über die 17. Sitzung der Plenarkommission Technik der OIRT vom 9. bis 13. 7. 1963 in Moskau und über den Satelliten Telesat II.

Die Beschreibung der theoretischen Grundlagen sowie des mechanischen und elektrischen Aufbaus eines Transistor-Superhet-Empfängers mit Gegenakt-Endstufe finden wir auf den Seiten 232–236. An Hand von 2 Prinzipschaltbildern werden die Parameter des Transistorempfängers mit einem entsprechenden Röhrenempfänger verglichen. Auf der Seite 230 folgt eine Mitteilung des polnischen Ministeriums für Fernmeldewesen über die Sperrung der Bänder 2300–2450 K und 5670–5800 für den Amateurfunkgebrauch. Es schließt sich eine Abhandlung über die Vergrößerung des Eingangswiderstandes von Voltmetern mittels verschiedener Transistorverstärker an. Auf den Seiten 241–244 finden wir den ersten Teil der Baubeschreibung eines Phasensadapters für SSB-Sender. Dann folgen Erläuterungen für den Bau und die Anwendung eines Transistormonitors zur Kontrolle des abgestrahlten A 1-Signals.

Der Newcomer findet auf den Seiten 246 bis 248 die Baubeschreibung eines einfachen Kurzwellen-Super-Konverters mit der ECF 82.

Neben verschiedenen anderen Mitteilungen aus dem polnischen Amateurleben können wir auf den Seiten 249–251 die „Regeln des DX-Marathons“, Anschriften seltener Stationen aus aller Welt und Erläuterungen zu verschiedenen Diplomen lesen. Außerdem finden wir auf den Seiten einen Bericht über die schwedische Kurzwellenamateurarbeit sowie eine ausführliche Beschreibung der 2-m-Station OK 1 VCW, Raxmond aus Prag QRA JIK 73 g. 295 m über N. N.

Ein kurzer Artikel auf Seite 252 befaßt sich mit der Vergrößerung der Empfindlichkeit von Transistorempfängern.

Günter Werzlau — DM-1517/M/

„funkamateure“ Zeitschrift des Zentralvorstandes der Gesellschaft für Sport und Technik, Abteilung Nachrichtensport

Veröffentlicht unter der Lizenznummer 1504 beim Presseamt des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR

Erscheint im Deutschen Militärverlag, Berlin-Treptow, Am Treptower Park 6

Chefredakteur: Günther Stahmann

Redaktion: Ing. Karl-Heinz Schubert, DM 2 AXE, Verantwortlicher Redakteur: Rudolf Bunzel, Redakteur

Sitz der Redaktion: Berlin-Treptow, Am Treptower Park 6, Telefon: 63 20 16, App. 3 98
 Druck: I/18/01 Druckerlei Märkische Volksstimme, Potsdam

Anzeigenannahme: Werbekollektiv Josef Weber, Erfurt, Clara-Zetkin-Str. 48, und alle Betriebe der DEWAG-Werbung. Zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste Nr. 5, Anzeigen laufen außerhalb des redaktionellen Teils. Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet. Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Haftung. Postverlagsort Berlin



Bild 1: In zwei großen Sälen des Polytechnischen Museums waren, nach Fachgebieten geordnet, die Exponate ausgestellt



Bild 2: Vielseitig angewandt wird in verschiedenen Radioklubs der DOSAAF bereits die Fernsehtechnik mit selbstgebauten Geräten

XIX. Allunionsausstellung der Funkamateure in Moskau

Ein ausführlicher Bericht erscheint in unserer Februar-Ausgabe



Bild 3: Ein vielseitiges elektronisches Musikinstrument konstruierte der Funkamateur Bogoslawski aus Simferopol, daneben links eine kleinere Ausführung

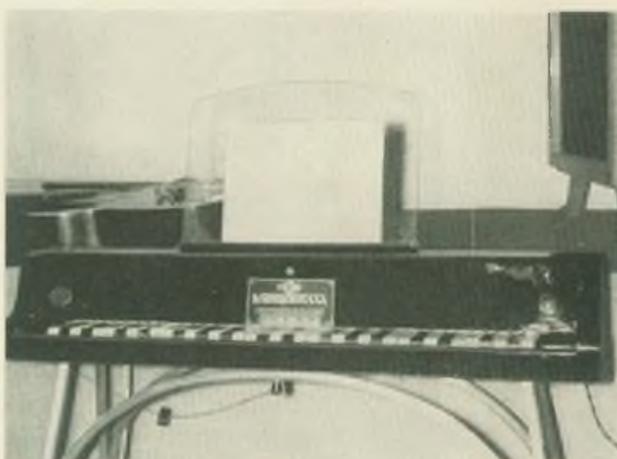


Bild 4: „Canzonetta“ nannte L. N. Nikolskij aus Kailin sein elektronisches Musikinstrument, mit dem sich viele Klangeffekte erzielen lassen

Bild 5: Das Verhalten von Katzenaugen bei Helligkeit und bei Dunkelheit kann mit diesem kybernetischen Gerät dargestellt werden

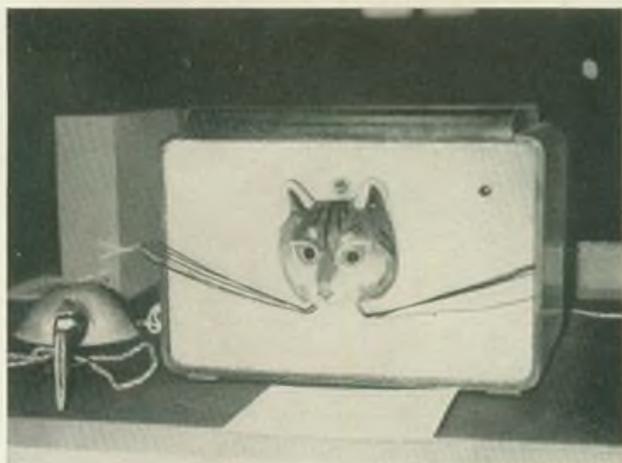


Bild 6: Mit Röhren- und Transistorschaltungen versehen sind diese kybernetischen Modelle einer Katze und einer Schildkröte

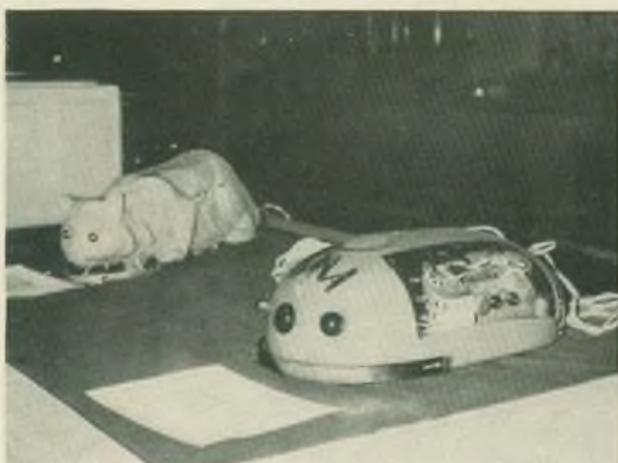




Bild 1: Verschiedene Modelle von Transistor-Radios und eines Transistor-Bandtongerätes. Auch der kleinste Empfänger (unten Mitte) enthielt einen selbstgebaute Lautsprecher

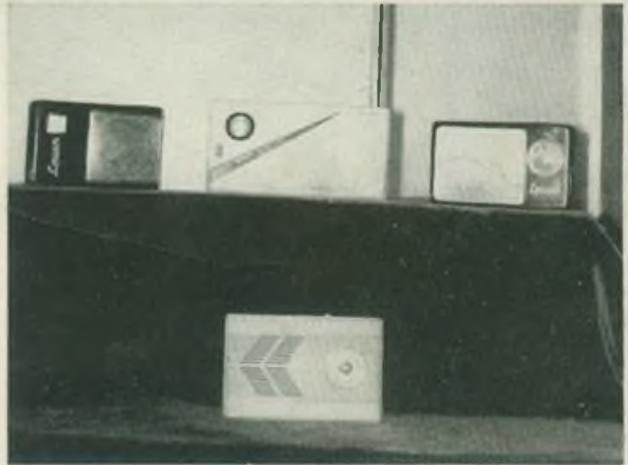


Bild 2: Modelle von verschiedenen Transistor-empfängern. In der Ausstellung konnte man die Fotokopien der Bauanleitungen käuflich erwerben

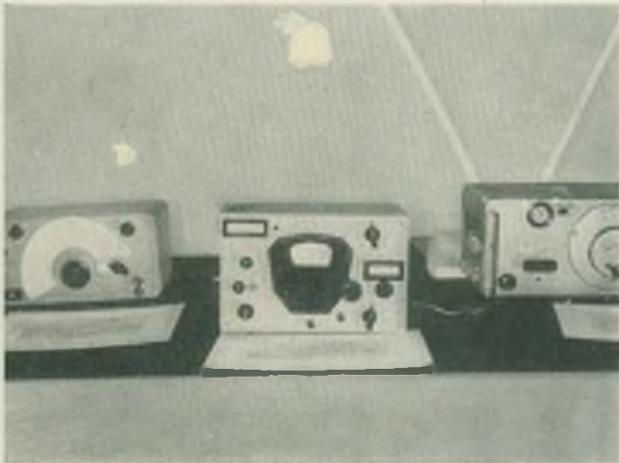


Bild 3: Verschiedene KW-Empfänger-Konstruktionen. Das Gerät in der Mitte ist ein Transistorempfänger 10 bis 80 m mit 17 Transistoren. Es ist ein Doppelsuper mit Quarzfilter

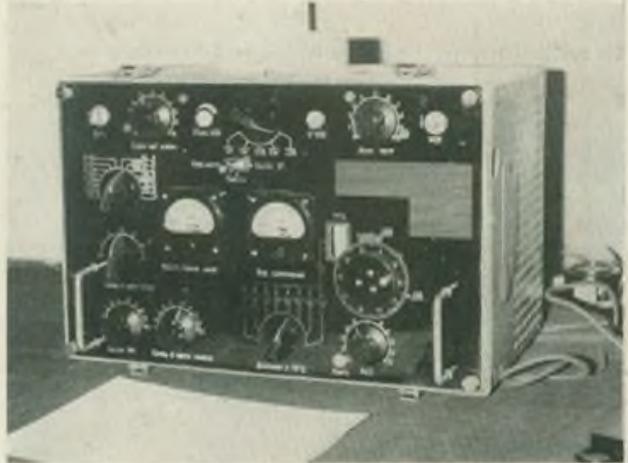


Bild 4: Einen vorbildlich aufgebauten SSB-Exciter für alle KW-Amateurbänder zeigte UB 5 WF aus Lwow. Das Gerät erlaubt den Betrieb in AM, CW und SSB

Bild 5: Vollautomatisch kann man mit diesem Gerät Fotofilme entwickeln. Die Zu- und Abfuhr der Flüssigkeiten wird mit Relais über einen Zeitschalter ermöglicht

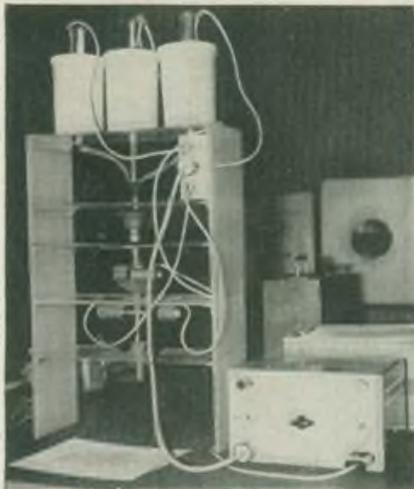


Bild 6: Zwei Amateurkonstruktoren aus Swerdlowsk bauten dieses elektronische Zählgerät für einen Meßbereich bis zu 5000 Impulsen/sec. Bestückt ist das Gerät mit 19 Röhren



Bild 7: Der Sender von UW 3 NF arbeitet auf allen KW-Amateurbändern. Betrieben werden kann er in AM und CW

Fotos: Schubert

