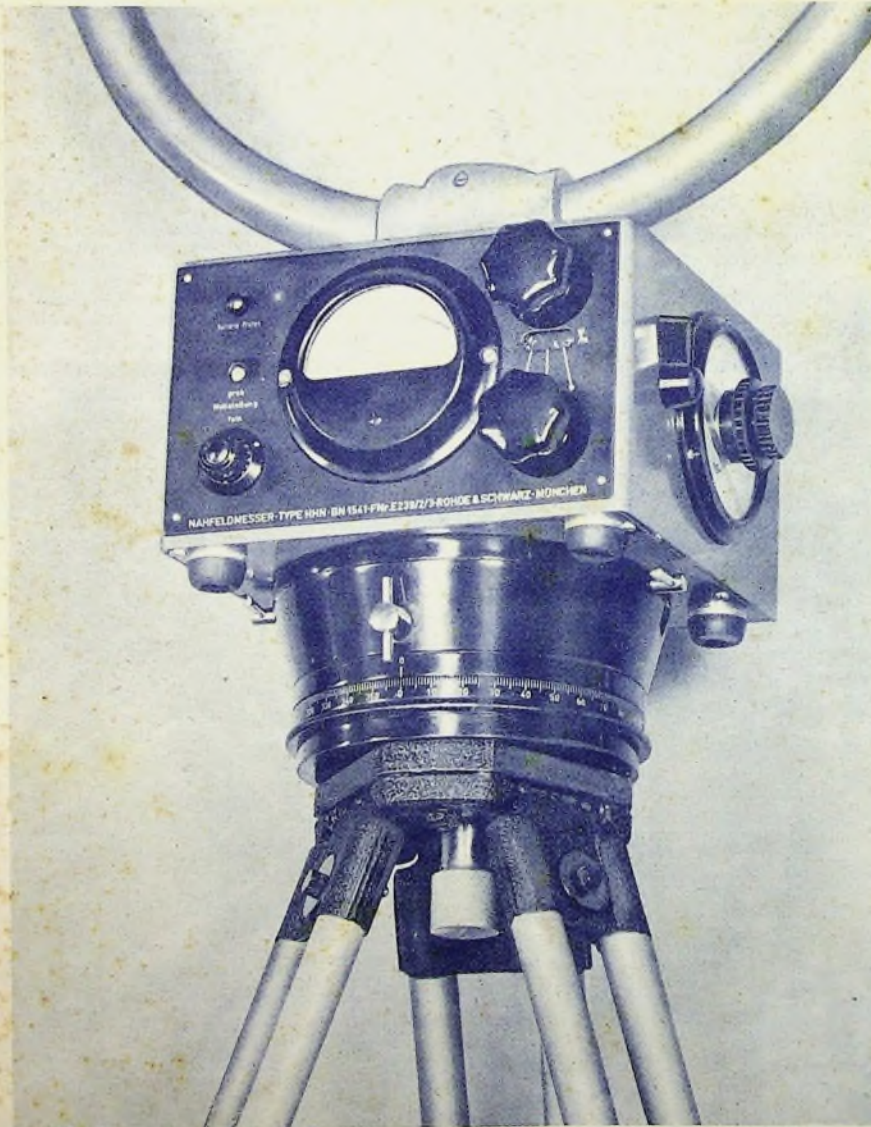


Funkschau

22. JAHRGANG

1. Dez.-Heft 23
1950 Nr. 23ZEITSCHRIFT FÜR DEN FUNKTECHNIKER
MAGAZIN FÜR DEN PRAKTIKERFUNKSCHAU-VERLAG OSCAR ANGERER
MÜNCHEN STUTTGART BERLIN

Um Anschluß über den günstigsten Aufstellungsort eines Senders zu erhalten, werden für die durchzuführenden Messungen Nahfeldmesser verwendet, die heute in drei verschiedenen Typen für die wichtigsten Frequenzbereiche (0,1... 3 MHz, 2,5... 25 MHz und 20... 100 MHz) hergestellt werden. Der Betrieb des Nahfeldmessers geschieht aus mitgelieferten Batterien.
(Werkbild: Rohde & Schwarz)

Aus dem Inhalt

- Fernsehen
als Gemeinschaftsaufgabe
Zukunftstagen der deutschen
Fernsehtwicklung
- Radiotechnik im Rundfunk
Aktuelle FUNKSCHAU
Funktechnische Fachliteratur
- Verfahren zum unmittelbaren
Messen von Schallwellenlängen
- Dezimeterwellenanlage
»Transponton«
- Für den Selbstbau:
Reflex-Allstrom-Zweikreisler
SGW 1050 mit Kristalldiode
- Radio-Patentschau
- Lehrbaustatz
»Radioempfänger« (V)
Einheiten D und E Übungsaufgaben
FUNKSCHAU-Auslandsberichte
- Signalverfolger
Gerätypen - Gesichtspunkte
für Entwurf und Aufbau
- Entwicklung und Fortschritt
Einbau-Chassis für Musiktruhen
Fernseh-Meßsender
- Radio-Meßtechnik (XVI)
Eine Aufsatzfolge
für den Funkpraktiker
- FUNKSCHAU-Prüfbericht
und Servicedaten:
Nordmende Großsuper 415 WU
AM/FM-Super
mit 7 Wellenbereichen
- FUNKSCHAU-Rowanleitung
Fernbedienungsgerät »Selecton«
Praktisches Zusatzgerät
für Empfänger, Musiktruhen
und Verstärkerzentralen
- Neue Philips-Valvo-Röhren
EBC 41 / UBC 41
- Neue Einzelteile für den Praktiker
Kristallantaster
Potentiometer kleiner Abmessungen
Standardgehäuse für Meßgerätebau
Breitband-Kristalldioden

ELKONDA

statische und elektrolytische
KONDENSATOREN

Verlangen Sie bitte
unverbindlich unsere Liste A

ELKONDA GmbH München 13 Infanteriestr. 7b

Wegen Aufgabe der Fabrikation

1 Posten Rundfunk-Ersatzteile zu verkaufen:

Widerstände verschiedener Werte ca. 10 000 St.
Kondensatoren keramisch u. Böhrlchen ca. 9 000 St.
Trafos verschiedener Ausführung ... ca. 240 St.
Röhrenleistungen A und E, Türschalter, Winkelmuttern
und vieles andere

Gustav Holy, Frankfurt a. M. Rödelheim, Westerbachstr. 28

METALLGEHÄUSE

für FUNKSCHAU-Bauanleitungen
und nach eigenen
Entwürfen in starker, stabiler Ausführung
Bitte fordern Sie Preisliste!
Alleinstelller für FUNKSCHAU-Bauanleitungen
PAUL LEISTNER, Hamburg, Altona 1, Clausstraße 4-6

Originalfarben - Baupläne

zum **ULTRAKORD** Konzert-Spitzenorgan SR 50 A (8 Kreise,
6/9 Röhren, 10 Wellenbereiche u. UKW, Boß- und Höhen-
hebung, Bandbreitenschalter, elektronische Störsperr-, Kurz-
wellenbandpreisung) mit ausführl. Beschreibung u. Erklärungen
gegen Einsendung von DM. 2,-. - Freispakt gratis. Alle Bau-
teile auch einzeln und auf Reten. Beratungsdienst!
SUPER-RADIO PAUL MARTENS, Hamburg 20/17

Lautsprecher Reparaturen

Preiswürdigste handwerkliche Qualitätsarbeit
Ing. Hans Könnemann, Rundfunkmechanikermeister
Hannover, Ubbenstraße 2

Miniatur-Supersatz (MW)

sichert erfolgreichen Selbstbau hochwertiger
Batterie-Koffer-Super, eine wahre Freude für
jeden Techniker und Bastler! Abgeglichene Rahmen-
antenne mit Verläng. Spule und Oszillator DM. 10,-
1 Paar Mikro Bandfilter (Ferroxcube) Zf = 468 kHz,
10x25x36 mm DM. 9.50. Prompt. Nachnahme. Versand
RADIO Sensburg
MÜNCHEN 2, Karlsplatz 10 (am Karlstar)

SELEN - GLEICHRICHTER


für Rundfunkzwecke:
für 250 V 20 mA zu 1.45 brutto
für 250 V 30 mA zu 1.90 brutto
(Elko-Form) für 250 V 40 mA zu 2.40 brutto
für 250 V 60 mA zu 2.80 brutto
sowie andere Typen liefert:
H. KUNZ, Abt. Gleichrichter
Berlin - Charlottenburg 4, Giesebrechtstr. 10

NEUBERGER

MÜNCHEN 25 - STEINERSTRASSE 7

Vielfachmeßgeräte für:
Gleich- und Wechselstrom
u. Widerstandsmessungen
mit 30 einleg. Meßbereich

UNAVO

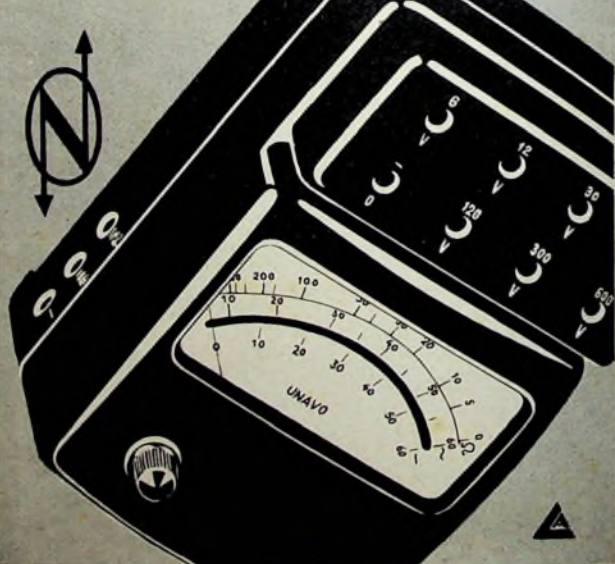

25 JAHRE SCHAU-RADIO



25 Jahre Tradition



NEOS *der preiswerte*
Allwellen-Universalsuper mit UKW
Dm. 236.-

Körting Radio Werke, Oswald Ritter GmbH, Niederrfels Post Marquartstein, Obb

Sonderangebot!

H. F. Magnetophon
B 2 A. E. G. mit 10 stf. Regl., 2 stf. Entz., Vor- u. Endverst. 8 W., Mikroph.-Verst., Lautspr. und Instr.-kontr. Rundfunkteil, z. Aufnahme und Wiedergabe vom Rundfunk u. Mikroph. leicht transp. in einem Stück mit kompletter 10 Röhre f. n. DM. 1980.-

20 000
Widerstände, fabrikneu, Rosenthal f. sämtl. Werte, sortiert. Stück nur ... DM. ... 05

2000 Einbau-Schalter-Sicherung (th) Siemens/ Stolz 240 V / 6 A Stück DM. ... 50

Konzerttruhe m. verchromt. 10-Plattensp.
Hausbar, elektr. Rauchservice, kauk. Nußb., 110 cm br., 80 cm hoch, 40 cm tief. Selt. schönes Stück nur DM. 985.-

Ing. W. KRAUSE
Konradreuth 5, Tel. 58

Perma-Lautsprecher



4 W m. Traf. DM. 8.75
2,5 W m. Traf. DM. 7.75
Rundf. - u. Elektrohändler
Berlin W 9, Schließeloch 34

KAUFE

UCH. ECH. URF. EBF-11, P 2000, RES 164, UL 41, EL 41, AZ 41, UY 41, EF 12, VCL 11, AK 2, CL 4 und alle anderen deutschen und Amitypen bei günstig. Preis. stellig auch Restposten. Angeb. unter Nr. 3351 H

Lautsprecher-Reparaturen

erstklass. Original-Ausführg., prompt u. billig.
20jährige Erfahrung
Spezialwerkstätte
HANGARTER, Wengen / Badens.

Zwei Spitzenleistungen:
15 WATT
MISCHVERSTÄRKER VK 151
Volle Nennleistung bei max. nur 40% Klirrfaktor. Kleinstes Volumen. 3 beliebig mischbare Eingänge. Hervorragende Wiedergabe durch neuartigen Klangkorrektor. Optische Aussteuerungskontrolle. Anschluß für Saalregler. 3 Ausgänge. Der VK 151 ist das Herz unserer

KOFFER-UBERTRAGUNGSANLAGE VA 15 K
deren Klangqualität selbst Anspruchsvolle begeistert. Ihr Äußeres ist ebenfalls derart ansprechend, daß sie als Leihanlage eingesetzt, auch für Sie zu einer Empfehlung wird. Näheres über die VA 15 K wird auf den Seiten 317 u. 320 des 1. Oktober-Heftes dieser Zeitschrift berichtet. - und selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit mit Auskünften zur Verfügung.

Preis des VK 151 ... DM. 620.-
Preis der VA 15 K ... DM. 1360.-

Hiermit verabschieden wir uns für dieses Jahr von den FUNKSCHAU-Lesern Ihnen und allen unseren Geschäftsfreunden wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 1951!

LABOR-W-FEINGERÄTEBAU
Dr.-Ing. Sennheiser
Post Bissendorf (Hannover)

BASF

M A G N E T O P H O N B A N D

TYP LEXTRA
Das Band mit außerordentlich glatter Oberfläche, welches die Magnetköpfe schon. Von hervorragender Dynamik.

TYP LGH
Das Band mit stark erhöhter Empfindlichkeit bei gutem Frequenzgang, für das Heimtongerät mit verminderter Laufgeschwindigkeit.

Normalspulen zu 1.000 m
Kunststoffspulen zu 360 m

Verlangen Sie bitte unverbindlich unsere technischen Druckschriften.

 **BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK**
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN

Auftrag um ein Jahr verlängert ...

Einer unserer Inserenten schreibt uns unaufgefordert am 1. 11. 50:

„Die in Ihrer Zeitschrift aufgegebenen Anzeigen brachten die höchsten Erfolge, verlängere daher meinen Anzeigen-Auftrag um ein weiteres Jahr.“

Die hohe Auflage der **FUNKSCHAU** (über 30000), welche **fast 100% ig in den Westzonen** verbreitet ist, gibt die Garantie für eine erfolgreiche Werbung.



**ZU TELEFUNKEN STEHEN,
HEISST SICHER GEHEN**

*Wir wünschen unseren
treuen Geschäftsfreunden eine frohe Weihnacht
und ein erfolgreiches Jahr 1951*

T E L E F U N K E N

GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE M.B.H.

Fernsehen als Gemeinschaftsaufgabe

Zukunftsfragen der deutschen Fernsehentwicklung

Als vor wenigen Wochen die deutsche Öffentlichkeit zum ersten Male von der Existenz eines Fernseh-Versuchsbetriebes des NWDR in Hamburg erfuhr, wurde in Kreisen außerhalb der Fachwelt der Eindruck erweckt, als ob Fernsehen für Deutschland eine grundsätzlich neue Technik sei. Wir dagegen wissen, daß deutsche Industrie und Wissenschaft in der Zeit vor 1939 einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung der Fernsehtechnik im europäischen Rahmen geleistet haben und der damalige Berliner Fernseh-Rundfunk bereits ein regelmäßiges Programm veranstaltet hat, das sich „sehen“ lassen könnte. Die Vorkriegsentwicklung des deutschen Fernsehens erreichte 1939 mit der Vorführung des Fernseh-Einheitsempfängers auf der Funkschau der Berliner Funkausstellung ihren Höhepunkt, zugleich aber auch mit Kriegsausbruch ihren vorübergehenden Abschluß. Die für 1939 vorgesehene Einführung eines allgemeinen deutschen Fernseh-Rundfunks mit 441-Zeilenbetrieb ließ sich nicht mehr verwirklichen. Von den 17 auf dem Fernsehgebiet tätigen Firmen wurde die Entwicklung, soweit sie für das zivile Fernsehen geeignet erschien, nur von der Fernseh GmbH. weitergeführt.

Die im damaligen Zeitabschnitt gesammelten Erfahrungen ließen schon vor einem Jahrzehnt erkennen, daß die technischen und künstlerischen Fernsehprobleme eine Zusammenfassung aller tätigen Kräfte notwendig machen werden, wenn man eines Tages einen erfolversprechenden Fernsehbetrieb abwickeln will. Die in der Zwischenzeit in England und USA durchgeführten Fernsehsendungen bestätigen die Richtigkeit dieser Auffassung. Es ist daher als eine logische Entwicklung zu betrachten, wenn jetzt im richtigen Zeitpunkt auf der letzten Tagung der Rundfunkanstalten Mitte November die Gründung einer Fernsehkommission beschlossen wurde, der neben Spezialisten der Programmgestaltung und der Verwaltung auch der technische Direktor einer Sendegesellschaft angehört. Die der Fernsehkommission zu übertragende Arbeit wird keine leichte sein können, denn es gilt eine Reihe wichtiger Probleme in einer für die deutsche Öffentlichkeit tragbaren Form zu klären. Je intensiver alle am kommenden Fernseh-Rundfunk beteiligten Kreise an der Verwirklichung jenes großen Zieles mitwirken werden, desto früher wird sich ein deutscher Fernseh-Rundfunk abwickeln lassen, der den Anspruch erheben kann, ernst genommen zu werden.


In technischer Hinsicht wird eine enge Zusammenarbeit der im Aufbau befindlichen deutschen Fernsehindustrie mit den Sendegesellschaften und später mit dem Handel unbedingt erforderlich sein, um die technischen Fragen des Fernsehempfanges auf wirtschaftlich tragbare Weise zu lösen. Die gegenwärtige Entwicklung des UKW-Rundfunks bietet reiches Anschauungsmaterial über die Bedeutung einer planmäßigen Aufklärungsarbeit der Teilnehmerkreise. Wenn eines Tages leistungsstarke Fernsehsender vorhanden sein werden, ist die Industrie in der Lage, größere Serien von Empfangsgeräten abzusetzen und in diesem Zeitpunkt preiswerte und billige Fernsehempfänger zu produzieren. Dieses Ziel läßt sich bei intensiver Entwicklungstätigkeit ähnlich wie beim UKW-Rundfunk höchstwahrscheinlich früher erreichen, als vielfach angenommen wird. Vorerst sollten im Zusammenwirken von Rundfunk, Industrie und Behörden in den kommenden Fernsehempfangszonen Fernsehstuben geplant werden, die das Fernsehen weiten Kreisen zugänglich machen können.

Freilich muß mit dem technischen Ausbau des zukünftigen Fernsehens die geistige Entwicklung des Programmes Hand in Hand gehen. Es kann nicht Aufgabe des Fernsehens sein, ein billiges und flaches Programm anzustreben, das an den vielfältigen deutschen Kulturgütern vorbeigeht und einen Mißbrauch der neuen technischen Möglichkeiten darstellt. Die Rundfunksender sehen als Träger des zukünftigen Fernsehens ihre Aufgabe in einer noch größeren Verantwortung, die sie der gesamtdeutschen Öffentlichkeit gegenüber schuldig sind. Ein gutes Fernsehprogramm wird wesentlich kostspieliger sein als die beste Rundfunksendung. Die hohen Kosten eines technisch und künstlerisch befriedigenden Fernsehens zwingen auf der Sendeseite zu einer Gemeinschaftsarbeit aller Rundfunkgesellschaften. Die finanzielle Situation führt also zu einer Verbindung der besten Leistungen aller deutschen Sender. Aus der Notwendigkeit eines hohen Programmnieaus dürfte ferner eine internationale Fernsehzusammenarbeit entstehen, wie sie der Rundfunk in diesem Umfang nicht nötig hat.

Das Verhältnis des Fernsehens zum Film wird noch einfacher zu klären sein als vor Jahrzehnten die Frage einer Zusammenarbeit zwischen Rundfunk und Presse. Ebenso wie der Rundfunk durch seine Eigengesetzlichkeit die publizistischen Aufgaben der Presse ergänzt, hat der Film die Möglichkeit, hochwertige Fernsehdarbietungen im Atelier aufzunehmen und allen Fernsehstationen später zur Verfügung zu stellen. Es gibt heute schon verschiedene Filmgesellschaften, die sich mit der Produktion von Fernsehspielen befassen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Film und Fernsehen kommt andererseits später auch dem Film indirekt zugute, wenn es einmal möglich sein wird, in Kinos aktuelle Ereignisse des Fernsehprogrammes vom Fernseh-Rundfunk zu übernehmen.

Die bisherige Versuchsarbeit hat in allen Ländern bewiesen, daß die Entfaltung des Fernsehens auf einer dem Rundfunk ähnlichen, jedoch nicht wesensgleichen Basis nur gelingen kann, wenn künstlerische, wirtschaftliche und technische Probleme auf der Grundlage einer intensiven Gemeinschaftsarbeit aller beteiligten Gruppen gelöst werden.

Dieser Blick in ein Fernseh-Atelier des britischen Fernsehdienstes zeigt die technische Schwierigkeit der Fernseh-sendung. Bild und Ton müssen unverzerrt übertragen werden, die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen dürfen weder Unterbrechungen noch Störungen aufweisen und nicht zuletzt sollen alle technischen Vorgänge im Atelier geräuschlos vor sich gehen. Aus diesem Grunde bewegt sich auch die Fernsehkamera auf Gummirädern. Wie im Rundfunkstudio ist direkte Sicht zwischen Fernsehstudio und Tonregieraum notwendig, um eine Übereinstimmung von Bild und Ton zu gewährleisten.

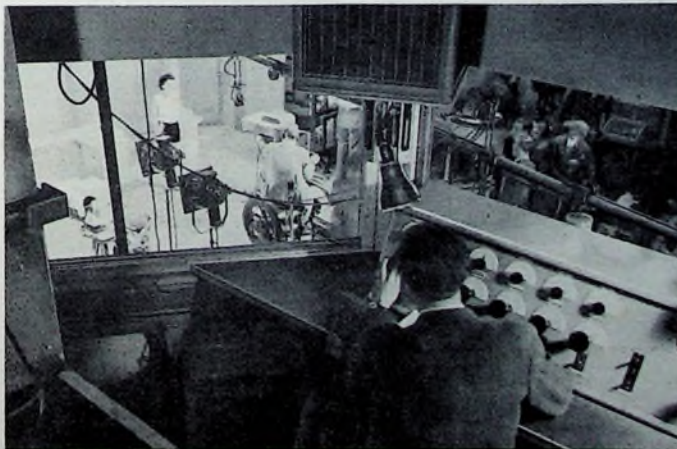

Radiotechnik im Rundfunk

Wer sich einmal die Mühe macht, die Programme der deutschen Rundfunksender auf gelegentliche Vorträge oder Reportagen aus dem Gebiet der Radiotechnik hin zu überprüfen, wird leider feststellen müssen, daß von seltenen Ausnahmen abgesehen, für den Radiotechniker kaum etwas geboten wird. Und dabei gäbe es so viele günstige Gelegenheiten für den Radiopraktiker und Techniker etwas zu tun, Gelegenheiten, die sich für den Rundfunk selbst nur vorteilhaft auswirken könnten. Wir denken z. B. an den UKW-Wettbewerb der Rundfunkgesellschaften oder im gegenwärtigen Zeitpunkt an die bestehenden Wellenplan-Schwierigkeiten. Die Bekanntgabe von technischen Einzelheiten im Rahmen von interessant gestalteten Vorträgen oder Reportagen hätte höchstwahrscheinlich das Resultat des UKW-Preisausschreibens fördern und im anderen Falle die technischen Schwierigkeiten beim Empfang der deutschen Sender mildern können. Wir erinnern uns zahlreicher Sendereihen über Radiotechnik, die in früheren Jahren von verschiedenen deutschen Sendern übertragen wurden und von den FUNKSCHAU-Lesern eifrig gehört worden sind. Es wäre an der Zeit im Rundfunk der Nachkriegszeit der Radiotechnik wieder jenen bescheidenen Platz im Sendeplan zuzuweisen, den sie früher innehatte. Der auf technischem Gebiet rührige NWDR gibt allen deutschen Sendern ein gutes Beispiel, wie man radiotechnische Fragen im Rundfunk behandeln kann. Sonntags, zwischen 08.30 und 08.45 Uhr, werden etwa alle 14 Tage radiotechnische Fragen von allgemeiner Wichtigkeit besprochen. In kluger Weise nützt man dabei die aktuellen Möglichkeiten des Rundfunks aus und bringt auch lebendige Reportagen aus führenden Fabrikationsstätten, wie z. B. am 29. Oktober ein Funkbericht aus der Telefunken-Apparatefabrik in Hannover bewies. Der Auslandsrundfunk bringt übrigens auf radiotechnischem Gebiet weit mehr als vielfach angenommen wird. So bietet der Britische Rundfunk, vor allem über die KW-Sender, regelmäßig Vorträge, die sich mit Empfangs- und Ausbreitungsproblemen, aber auch mit dem allgemeinen technischen Fortschritt befassen. Es wäre zu wünschen, daß die künftige Programmgestaltung der deutschen Sender noch mehr als bisher radiotechnische Themen berücksichtigt. Die FUNKSCHAU wird von Zeit zu Zeit über „Radiotechnik im Rundfunk“ berichten.

Die Ingenieur-Ausgabe

der FUNKSCHAU wurde von den Abonnenten mit großem Beifall aufgenommen. Die laufend eingehenden Anmeldungen sind von unserer Vertriebsabteilung kaum zu bewältigen. Viele Leser geben drüßlich ihrer Freude über diese Erweiterung Ausdruck. Haben Sie dem Benachrichtigungszettel aus dem vorigen Heft schon abgesehen? Es ist höchste Zeit, wenn Sie die Ingenieur-Ausgabe ab 1. Januar erhalten wollen.

BITTE, schicken Sie uns den Zettel sofort!
FRANZIS-VERLAG, MUNCHEN 2

AKTUELLE FUNKSCHAU

Deutsche Fernsehkommission

Am 10. und 11. November 1950 fand in Frankfurt/Main eine Tagung der Rundfunkanstalten statt, an der neben den Intendanten die Vorsitzenden der Aufsichtsstellen teilnahmen. Die Tagung befaßte sich insbesondere mit zukünftigen Gemeinschaftsaufgaben der deutschen Rundfunks und erörterte in diesem Rahmen den Stand der Fernsehentwicklung und die Möglichkeiten seiner Einführung in der Bundesrepublik. Es wurde die Gründung einer Fernsehkommission beschlossen, der Intendant Beckmann (Hessischer Rundfunk), technischer Direktor Dr. Nestel (Nordwestdeutscher Rundfunk) und Justiziar Dr. Haensel (Südwestfunk) angehören.

Weltere NWDR-MW-Sender

Durch den Bau neuer Mittelwellensender in Lingen, Siegen und Aachen sollen für den Westen der deutschen Bundesrepublik bessere Empfangsmöglichkeiten geschaffen werden. Der NWDR hofft, die drei Sender im Frühjahr des kommenden Jahres in Betrieb nehmen zu können. Mit diesem Ausbau des Mittelwellennetzes werden damit für den Westen verbesserte Empfangsmöglichkeiten geschaffen. Die drei Sender sollen auf der „Internationalen Gemeinschaftswelle“ 1484 kHz ausstrahlen, die von allen europäischen Ländern mit kleiner Leistung besetzt werden darf.

NWDR-Sender Bonn jetzt 2 kW

Im Rahmen des Ausbaus seines Mittelwellen-Sendernetzes hat der NWDR in Bonn an Stelle des bisherigen 0,4-kW-Senders einen 2-kW Mittelwellen-Rundfunksender errichtet, der eine wesentliche Verbesserung der Empfangsverhältnisse im Gebiet von Bonn bis in die Außenbezirke von Köln ergibt.

UKW- und Mittelwellensender Oldenburg vor der Fertigstellung

In Oldenburg-Etzhorn machen die Bauarbeiten am neuen 10-kW-UKW-Sender gute Fortschritte. Die Montage der UKW-Antenne auf dem Mittelwellenmast ist abgeschlossen, die Sendeanlage eingetroffen. Auch der neue erstbeste 20-kW-Mittelwellensender steht kurz vor der Fertigstellung. — Es wird damit gerechnet, daß die beiden Sender noch vor Weihnachten ihren Betrieb aufnehmen können.

Grundsteinlegung beim Kieler Sendergebäude

In Kiel fand kürzlich die Grundsteinlegung zum neuen Sendergebäude des NWDR statt. Damit sind die ersten Arbeiten zur Verstärkung des Kieler Senders auf 2 kW eingeleitet.

MW-Sender für Braunschweig

Die Rundfunkversorgung im Gebiet Braunschweig/Salzgitter hat sich nach der Wellenumstellung im März 1950 erheblich verschlechtert. Der früher gut hörbare Sender Hannover kann jetzt durch die Verkürzung seiner Wellenlänge im Bereich von Braunschweig kaum noch empfangen werden. Der NWDR hatte deshalb sofort den Bau eines Senders Braunschweig/Salzgitter eingeleitet. Trotz aller Bemühungen wird die Inbetriebnahme des neuen 2-kW-Senders voraussichtlich erst im Monat Dezember 1950 möglich sein.

Um die ungünstigen Empfangsverhältnisse wenigstens im Stadtgebiet von Braunschweig schon jetzt zu verbessern, hat der NWDR am 1. Oktober einen kleinen 0,05-kW-Sender auf der Welle 1484 kHz = 202 m in Betrieb genommen. Dies wurde durch das Engagements der Polizei in Braunschweig ermöglicht, die ihre Polizeifunkantenne vorübergehend dem NWDR überließ.

Neue Antennenmasten für NWDR-Berlin

Der Verwaltungsrat des NWDR hat auf Vorschlag der technischen Direktion wesentliche Mittel bereitgestellt um den Empfangsbereich des NWDR-Senders Berlin zu erweitern.

Infolge des Kopenhagener Wellenplanes benutzt der NWDR Berlin jetzt die Welle 566 kHz. Die bisherige Antennenanlage mit ihren beiden 50-m-Masten die für die alte Welle 1330 kHz gebaut worden war, ist für die neue Welle ungeeignet. Daher sollen zwei neue Masten von 120 m Höhe gebaut werden, wodurch erreicht wird, daß der Sender Berlin des NWDR in wesentlich weiterer Entfernung gut gehört werden kann.

Aushilssender Kaiserslautern

Im Hinblick auf die Störungen des Rheinsenders die sich auch im Bereich von Kaiserslautern bemerkbar gemacht haben, ist beabsichtigt, diesen Sender — mindestens in den Abendstunden — auf der internationalen Gemeinschaftswelle 1484 kHz = 202 m möglichst bald wieder in Betrieb zu nehmen. Es ist dies die gleiche Welle, auf der der Sender Kaiserslautern nach der Umstellung auf den Kopenhagener Wellenplan bereits eine Zeitlang gesendet hat.

25 Jahre Electrola- und Columbia-Musikplatten

In diesen Tagen kann die Electrola Gesellschaft mBH Berlin und Nürnberg auf ihr 25jähriges Bestehen zurückblicken. In der ersten Zeit des Bestehens als es galt durch Um- und Ausbau des Gebäudekomplexes der ehemaligen Michelschen Seidenfabrik in Nowawes bei Potsdam eine eigene Produktionsstätte und Verwaltungsgebäude zu schaffen, befaßte sich die Firma zunächst nur mit dem Import von Musikapparaten und Platten aus England. Am 29. Febr. 1926 wurde in Berlin W 8 Leipzig Str. 22 die erste eigene Verkaufsstelle der Gesellschaft eröffnet, der in den nächsten Jahren die Errichtung weiterer vier derartiger Verkaufsstellen in Berlin W 15, Kurlustendamm 35, in Frankfurt a. Main, Köln und Leipzig folgten.

Die Electrola Gesellschaft ging 1925/26 als erste deutsche Herstellerfirma von der akustischen Aufnahmelehre zum elektrischen Aufnahmeverfahren über. Auch in den folgenden Jahren hat sich Electrola ständig der Vervollkommnung ihrer Musikplatten in künstlerischer und technischer Hinsicht gewidmet und auch den Aufbau eines Repertoires mit Spitzenleistungen internationaler Künstler und Orchester große Kulturwerte geschaffen, wie der soeben erschienene Hauptkatalog 1950 beweist. Als eine der Electric & Musical Industries Limited, Hayes (England) angeschlossene Gesellschaft ist es der Electrola auch heute auf dem Wege des Matriculaustausches wieder möglich, interessante und wertvolle Neuaufnahmen international bedeutender Solisten, Dirigenten und Orchester in Deutschland zu veröffentlichen.

Spanischer Spitzensuper „Berlin“

Im Geschehen Europas ist Berlin einer der großen Brennpunkte des Kontinents. Auch in Spanien verfolgt man deshalb die Entwicklung in Berlin mit besonderer Aufmerksamkeit. So hat z. B. die spanische Radiofabrik „Telefunken Iberica, Madrid“ ihren neuen Spitzensuper „Berlin“ gelaufen. Das spanische Unternehmen hat damit gleichzeitig den Wunsch ausgedrückt, die Erinnerung und die alten Verbindungen mit der deutschen Funkindustrie und ihrem früheren Telefunken-Stammhaus in Berlin zu erhalten und zu festigen.

Erhöhter Ela-Export

Eine weitere Steigerung weisen die im August/September bei Telefunken eingegangenen Ela-Exportaufträge auf. Die Schweiz bestellte verschiedene Ela-Geräte, dann folgte Portugal mit Material für elektronische Übertragungsanlagen und Dänemark mit einer Ela-Anlage für das große Forum in Kopenhagen. Aus Südamerika liegen Lieferaufträge von Nicaragua und Guatemala, aus Osteuropa von Polen — alles über verschiedenes elektroakustisches Material — vor. Insgesamt erhielt Telefunken in den beiden Monaten 13 größere Aufträge von 12 verschiedenen Staaten.

Neubau der AEG-Hauptverwaltung

Seit Zerstörung des alten Gebäudes der AEG-Hauptverwaltung in Berlin durch Kriegseinwirkungen hatte die Spitze des Unternehmens zunächst mietsweise in dem Gebäudekomplex Berlin-Grünwald, Hohenzollern-Damm 150, ein Unterkommen gefunden. Nachdem inzwischen das 31.000 qm umfassende Grundstück in das Eigentum der Firma übergegangen war und die erheblichen Kriegsschäden beseitigt werden konnten, wurde das neue Gebäude der AEG-Hauptverwaltung dieser Tage seiner Bestimmung übergeben.

Neben der eigentlichen Hauptverwaltung sind in dem Gebäudekomplex auch die projektierenden Abteilungen untergebracht, darunter die Abteilungen für Kraftwerksbau, für Industrieanlagen, für elektrische Bahnen, für Schiffsausrüstungen und Sonderaufgaben sowie für den Export. Ein besonderes Gebäude steht dem AEG-Büro Berlin zur Verfügung, das für den unmittelbaren Verkehr mit der Kundenschaft und für die Abwicklung der Aufträge in Berlin und in den Ostgebieten zuständig ist. Hauptverwaltung und Büro Berlin zusammen beschäftigen heute wieder rund 1700 Angestellte und Arbeiter.



Der Sitz der AEG-Hauptverwaltung, Berlin

Reparaturanleitungen

Die Grundig-Radio-Werke GmbH., Fürth/Bay., haben soeben neue Reparaturanleitungen für folgende Rundfunkgeräte herausgegeben:

Grundig 246 W, Grundig 266 W, Grundig 326 W, Grundig 346 GW, Grundig 356 W, Reisesuper-Boy 186 B.G.W., Grundig 165 W, Grundig 196 W.G.W., Grundig 238 W.G.E. Diese Reparaturanleitungen können vom Rundfunkhändler durch die Grundig-Werkverteilungen bezogen werden. Die Reparaturanleitungen für die noch fehlenden Geräte der neuen Grundig-Klebbatterieserie befinden sich in Vorbereitung. Mit der Auslieferung kann bis Ende dieses Jahres gerechnet werden.

Neue Skalen für ältere Grundig-Geräte

Für die älteren Gerätetypen der Grundig-Radio-Werke sind nunmehr neue Skalen erschienen. Die Bruttopreise für diese Skalen betragen:

Skala 598 W	2.20	Skala 168 GW	2.50
Skala 288 GW	2.90	Skala 358 W	2.50
Skala 126 W	1.80	Skala 406 W	2.50
Skala 268 GW (Dau)	2.50	Standard-Super 48 W	
Skala 268 GW (NSF)	2.50	(Weltklang)	2.40

Bei der Bestellung der Skalen für das Gerät 268 GW ist zu beachten, daß diese in zwei Ausführungen je nach dem verwendeten Drehkondensator erscheinen. Der Dau-Drehkondensator ist an seiner geschlossenen Ausführung erkenntlich und darf nicht mit dem NSF-Drehkondensator verwechselt werden. Diese neuen Skalen können über den Rundfunkhändler bezogen werden. Die Rundfunkhändler werden gebeten, ihre Bestellung entweder an den Großhändler, von dem sie die Grundig-Geräte bezogen, oder an die Werkverteilungen zu richten.

Hinweis

Das in FUNKSCHAU Heft 18 Seite 302 Bild 1 veröffentlichte Foto „Gesamtsicht des DARC-Standes“ ist nicht von C. Stumpf aufgenommen worden, sondern stellt ein Archivbild der Fa. S. Gunter Faber, Düsseldorf, dar.

Der Grundig 196 W - UKW ein 6/8-Kreis-AM/FM Super, über den wir in der vorigen Nummer der FUNKSCHAU auf Seite 387 ausführlich berichteten, kostet mit eingebautem UKW-Empfangsteil 226 DM. Das gleiche Gerät wird auch ohne UKW geliefert, und zwar gilt dann der vorigen Heft angegebene Preis von 196 DM.

Funktechnische Fachliteratur

Einführung in die Funktechnik

Verstärkung, Emplang, Sendung. Von Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Friedrich Benz. Vierte, stark vermehrte Auflage. Mit 705 Textabbildungen, 736 Seiten. 1950. Springer-Verlag, Wien 1, Motzkerhof 5, DM 42.—, geb. DM 45.60.

Die vierte Auflage dieses vorzüglichen Einführungswerkes ist um die im Laufe des letzten Jahrzehntes gelungenen Neuentwicklungen erweitert worden. So werden die allgemeinen Grundlagen und die Technik der extrem kurzen Wellen noch ausführlicher behandelt. Die übersichtliche Aufteilung des Stoffes, der Verzicht auf umfangreiche mathematische Ableitungen und klare Ausdrucksweise machen dieses umfangreiche Werk für den Studierenden sehr wertvoll, aber auch der in der Praxis stehende Ingenieur wird dieses Buch als Nachschlagewerk nicht missen wollen.

FUNKSCHAU

Zeitschrift für den Funktechniker

Chefredakteur: Werner W. Diefenbach.

Redaktion: (13b) Kempten (Allgäu), Postfach 229. Fernsprecher: 2025. Telegramme: FUNKSCHAU, Kempten/Allgäu. Für unverlangt eingesandte Beiträge wird keine Haftung übernommen. Nachdruck sämtlicher Aufsätze und Bilder nicht gestattet.

Verlag: FUNKSCHAU-Verlag Oscar Angerer, (14a) Stuttgart-S., Märkischestraße 15. Fernsprecher: 9 63 29. Postcheck-Konto Stuttgart Nr. 5788. Geschäftsstelle: (13b) München 22, Zweibrückenstraße 8. Fernsprecher: 2 41 81. Postcheck-Konto München Nr. 38 168. Geschäftsstelle Berlin: (1) Berlin-Friedenau Grazer Damm 155. Postcheck-Konto Berlin/Ost Nr. 6277. Postcheckkonto Berlin/West Nr. 46 637.

Anzeigenliste: Paul Walde Geschäftsstelle München München 22, Zweibrückenstraße 8. Fernsprecher: 2 41 81. Anzeigenpreis nach Preisliste 6.

Ercheinungsweise: Zweimal monatlich. Bezug: Einzelpreis 70 Pfg. Monatsbezugspreis bei Strohbandversand DM 1.40 zuzüglich 12 Pfg. Porto. Bei Postbezug monatlich DM 1.40 (einschließl. Postzeitungsgebühr) zuzüglich 6 Pfg. Zustellgebühr. Lieferbar durch den Buch- und Zeitschriftenhandel oder unmittelbar durch den Verlag.

Auslandsvertretungen: Schweiz: Verlag H. Thall & Cie., Hitzkirch (Luz.). — Österreich: Arlberg-Zeitungsverlag Robert Barth, Brezeng a. B., Postfach 47. — Saar: Ludwig Schubert, Buchhandlung Neunkirchen (Saar), Stammstraße 15.

Druck: G. Franzische Buchdruckerei G. Emil Mayer, (13b) München 2, Luisenstr. 17. Fernsprecher 36 01 33.

Verfahren zum unmittelbaren Messen von Schallwellenlängen

Der Akustik fehlte bis jetzt ein einfacheres Verfahren, bei dem die Schallwellenlänge direkt, d. h. mit einem Längenmaß, wie z. B. die Länge der ultrakurzen elektromagnetischen Wellen nach der Lecher-Methode, gemessen werden kann.

Als Tonfrequenznormalien benutzt man meistens die Stimmgabeln, die oft elektromagnetisch erregt werden (Stimmgabelgenerator). Mit ihrer Hilfe könnte man einen Tongenerator eichen. Üblicherweise wird jedoch ein Tongenerator durch den Vergleich mit einem Normaltongenerator geeicht, indem man durch

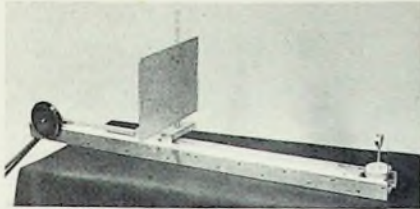


Bild 1. Praktische Ausführung des Schallwellenmessers

genauigkeit ist es günstig, beim Verschieben des Schirmes mehrere Maxima zu merken, was besonders bei den kürzeren Wellenlängen ohne Schwierigkeiten geschehen kann, und den Mittelwert als gemessenen Wert zu betrachten.

Im Interesse einwandfreier Einstellung muß der Schirm reibungslos verschoben werden können. Außerdem darf das Bewegen des Schirmes keine Geräusche verursachen, die irreführende Ausschläge am Meßinstrument hervorrufen könnten. Deshalb geschieht die Einstellung des Schirmes mit Hilfe einer

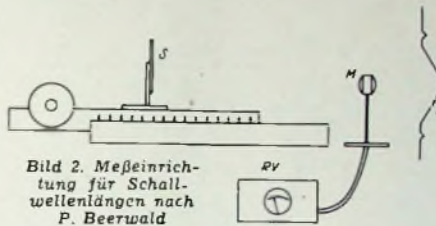


Bild 2. Meßeinrichtung für Schallwellenlängen nach P. Beerwald

Überlagern der beiden Frequenzen, die zu untersuchen sind, Schwebungen hervorruft, deren Frequenzen für das Abweichen der beiden Frequenzen voneinander maßgebend ist. Bei einem Nichtauftreten von Schwebungen stimmen die zu untersuchenden Frequenzen überein. Die Schwebungen werden entweder mit einem akustischen (z. B. Kopfhörer) oder mit einem optischen Indikator (z. B. einem Zeigerinstrument) ermittelt.

Das zu beschreibende Verfahren arbeitet folgendermaßen: Die von einem Schallerzeuger ausgestrahlten Schallwellen treffen einen vor ihm aufgestellten flachen Schirm und werden von ihm reflektiert. Auf dem Wege dieser Wellen befindet sich ein Mikrofon, das die direkten und die reflektierten Schallwellen aufnimmt. Es kommt eine Interferenz der Wellen zustande, die durch die Veränderung der Entfernung des Schirmes entweder eine Vergrößerung oder eine Verkleinerung der Mikrofonspannung hervorruft. Diese Spannungen werden über einen Verstärker einem Meßinstrument zugeführt.

Zu Beginn der Messung stellt man den Schirm so ein, daß das Meßinstrument ein deutliches Maximum anzeigt. Die Stellung wird gekennzeichnet. Darauf wird der Schirm vom Mikrofon weiter fort geschoben. Zuerst fällt dabei der Zeigerausschlag und dann steigt er wieder bis zu einem bestimmten Maximum. Diese Stellung ist ebenfalls zu fixieren. Die Entfernung zwischen beiden Maxima ist gleich der halben Wellenlänge ($\lambda/2$). Die praktische Ausführung des Schallwellenmessers geht aus Bild 1 hervor. Die Meßeinrichtung zeigt schematisch Bild 2.

Zum bequemen Feststellen der beiden Stellungen des Schirmes bewegt sich letzterer auf einer Vorrichtung, die einem normalen Rechenschieber ähnlich ist und aus drei ineinandergleitenden Teilen besteht. Der äußere Teil gibt dem ganzen Gerät die Führung, der mittlere gleitet in dem äußeren und dient zur Feststellung des ersten Maximums. Der innere Teil, der im mittleren verschoben werden kann und den Schirm trägt, dient zum Einstellen des zweiten Maximums. Um die Entfernung zwischen den Maxima direkt ablesen zu können, ist auf dem mittleren Teil eine Skala angebracht, auf der sich der Zeiger des inneren Teiles (mit dem Schirm) bewegt.

Am Anfang der Messung d. h. beim Suchen des ersten Maximums wird der innere Teil auf dem mittleren so einstellt, daß der Zeiger auf 0 der Skala steht. Die anfängliche Verschiebung des Schirmes zum Suchen des ersten Maximums geschieht durch das Verschieben des mittleren Teiles (zusammen mit dem inneren). Zum Einstellen des zweiten Maximums verschiebt man den inneren Teil (an dem der Schirm und der Zeiger befestigt sind) auf dem mittleren. Die Entfernung vom ersten Maximum wird unmittelbar an der Skala abgelesen. Zur Vergrößerung der Meß-

Drehrolle und mit einem dünnen Seil, ähnlich wie bei der Skaleneinstellung am Rundfunkempfänger.

Zur Berechnung der Frequenz aus der gemessenen Wellenlänge, die ja gleich der Schallgeschwindigkeit dividiert durch die

Wellenlänge ist, muß die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles bei den gegebenen Verhältnissen möglichst genau berücksichtigt werden. Die Schallgeschwindigkeit in der Luft ist von der Temperatur und von dem Luftdruck abhängig und beträgt bei 0° C und 760 Torr 333 m/s. Sie steigt mit der Erhöhung der Temperatur auf 0,6 m pro 1° C. Bei Vernachlässigung des Luftdruckes können wir bei normaler Zimmertemperatur von 15° C 342 m/s annehmen.

Das Gerät ist für den normalen Laborgebrauch auch für Vorführungszwecke gut geeignet, da mit seiner Hilfe verschiedene Erscheinungen der Fortpflanzung der Schallwellen, stehende Wellen und Untersuchungen der Kurvenform vorgeführt werden können. Für den letzten Fall nimmt man die Mikrofonspannungen als Funktion der Entfernung auf.

Für möglichst genaues Arbeiten des Gerätes muß auf folgendes geachtet werden: Die obere Grenze der noch zu messenden Wellenlänge ist durch die Abmessung des Schirmes gegeben; er muß $> \lambda$ sein. Die untere Grenze ist durch die Ausmaße des Mikrofons bestimmt; je kleiner sie sind, desto geringer sind die Schallfeldverzerrungen und desto genauer ist die Stellung des Mikrofons im Raume definiert.

Bei dem abgebildeten Muster hat der Schirm die Abmessungen 30x21 cm, was noch deutliche Maxima bei 500 Hz gibt. Als Mikrofon wurde ein kleines Kristallzellen-Mikrofon benutzt. Paul Beerwald

Dezimeterwellenanlage »Transponent«

Vielseitiges Übertragungssystem ohne Kabelnetz

In allen Fällen, in denen eine Rundfunkübertragung durch Kopfhörer erwünscht ist, wie z. B. in Krankenhäusern usw., ist man an ein mehr oder weniger umfangreiches Leitungsnetz und an Verstärker entsprechender Leistung gebunden. Diesen Nachteil vermeidet das neue, im In- und Ausland zum Patent angemeldete „Transponent“-Verfahren.

Bei diesem Übertragungssystem dient das mittels Rundfunkgerät empfangene Programm zur Modulation eines kleinen Dezimeterwellen-Senders von etwa 5 Watt Leistung. Er ist als Rohrkreissender für eine Wellenlänge von 64 cm ausgeführt und verwendet die Röhren LD 15.

Die Anlage arbeitet mit Heising-Modulation. Das eigentliche Empfangsgerät besteht aus einem oder zwei Miniaturhörern, die durch Formgebung und Aufbau fest auf die Wellenlänge des Dezimeterwellensenders abgestimmt sind und ein Gewicht von nur 25 g haben. Die Verbindungsleitungen zwischen den beiden Hörern wirken gleichzeitig als Schwingungskreis, Dipolempfangsantenne u. Verbindung. An geeigneter Stelle ist ein Spezial-Gerätnum-Gleichrichter zur HF-Gleichrichtung eingebaut.


Als Reichweite wurde bei einer Ausgangsleistung von 5 Watt innerhalb von Gebäuden eine Entfernung von 150, 200 m ermittelt. Bei freier Ausstrahlung ist die Reichweite wesentlich größer. Von besonderer Bedeutung sind die geringen Abmessungen des Dezimeterwellen-Kopfhörers. Um ohne Antennen- und Erdanschlüsse auszukommen, mußte die Wellenlänge auf eine hohe Frequenz gelegt werden. Bei einer Frequenz von 470 MHz ergaben sich Dipollängen, die etwa dem halben Umfang des Kopfes entsprechen. Als Schwingungskreis dient UKW-Kabel. Besonders gut haben sich Mikrohörer bewährt, wie sie von modernen elektronischen Hörgeräten her bekannt sind.

Der praktischen Auswertung des „Transponent“-Verfahrens bietet sich ein weites Feld. Nicht nur in Krankenhäusern, Altersheimen, Sanatorien, sondern auch für den Suchdienst, zur Verständigung bei Aktionen im öffentlichen Interesse, bei der Übermittlung von Meldungen usw. weist das neue System große Vorzüge auf. Auch für Schwerhörigen-Anlagen in Theatern und Kinos kann die Anlage mit Erfolg verwendet werden, wenn man sie direkt mit dem Ton des Filmes oder durch das Bühnenmikrofon moduliert.



Links: Im Bügel des Miniaturkopfhörers ist die Dezimeterwellen-Detektor-Empfangsanlage untergebracht, die ohne Antennen- und Erdanschlüsse auskommt

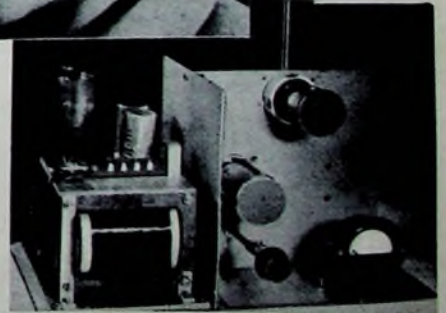Unten: Gesamtansicht der einfachen, von Carl-Wilhelm Voigt entwickelten Dezimeterwellen-Sendeanlage



Reflex-Allstrom-Zweikreiser SGW 1050 mit Kristalldiode

Nachdem seit einiger Zeit auch in Deutschland Kristalldioden hergestellt werden, erinnerte sich der Verfasser an die alte Schaltung eines Reflex-Zweikreislers mit einer Röhre und Kristalldetektor, die früher recht zufriedenstellend arbeitete. An Stelle des damals im niederfrequenten Reflexzweiges verwendeten Übertragers wurde Widerstands-kopplung vorgesehen und an Stelle des Kristalldetektors eine Kristalldiode GW 50 (Dr. Rost, Hannover) angeordnet. Da die Versuche mit einer EF 14 als Reflexröhre für Wechselstromnetzbetrieb sehr befriedigend verliefen, wurde die Schaltung für Allstrombetrieb entwickelt, um zu einem billigen Netzempfänger zu kommen.

Bild 1. Beim Aufbau des Reflex-Zweikreislers ist auf gute Entlüftung der im Heizkreis angeordneten Vorwiderstände zu achten.



Die Schaltung

des kleinen Empfängers zeigt Bild 2. In der Antennenleitung befindet sich zunächst ein Mittelwellensperrrückkreis mit veränderlichem Hartpapierdrehkondensator, der — wie wir später sehen werden — für den Empfang sehr wichtig ist. Über den 500-pF-Kondensator zur galvanischen Trennung der Antenne vom Netz ist die niederinduktive Antennenankopplungsspule angeschlossen. Der sich daran anschließende Abstimmkreis wird durch einen kleinen keramischen Rohrkondensator zu 50 bis 100 pF gegen Niederfrequenz abgeriegelt. Um UKW-Schwingungen mit Sicherheit auszu-schließen, wurde der 1-k Ω -Widerstand unmittelbar vor dem Gitter der Reflexröhre UL 2 eingebaut. Der Kalodenwiderstand von 230 Ω ist durch einen Elektrolytkondensator von 100 μ F (8 10 V Arbeitsspannung) überbrückt. Die in der Röhre verstärkte Hochfrequenz gelangt über eine Transformator-kopplung zum zweiten Abstimmkreis und wird in der Kristalldiode GW 50 gleichgerichtet. Parallel zum Ableitwiderstand zu 0,5 M Ω liegt eine kleine Kapazität von 100 pF als Ladekondensator. Die Niederfrequenz wird über die Siebglieder 50 k Ω /100 pF + 200 k Ω von restlicher Hochfrequenz befreit und zurück an das Gitter der UL 2 geführt, in der Röhre verstärkt und über die Anodenankopplungsspule L... 2 von Tr₂ zum Lautsprecher geleitet. Der Entkopplungskondensator (10 nF) muß parallel zum Lautsprecher liegen. Um einen hohen Einschaltstromstoß für die Röhrenheizfäden zu vermeiden, befindet sich im Heizstromkreis ein kleiner Widerstand mit negativem Temperaturkoeffizienten (Philips NTC Typ SW), der in kaltem Zustand etwa 1000 Ω aufweist, bei Erwärmung jedoch stark seinen Widerstandswert ändert, so daß an ihm im Betrieb nur ein Spannungsabfall von 22, 28 V entsteht. Der zwischen Anode und Katode der UY 4 liegende Kondensator zu 10 nF vermeidet Brummodulation. Er muß 220 V~ dauernd aushalten können. Wegen der hohen Ladekapazität von 50 μ F wurde der vorgeschriebene Schutzwiderstand mit 20 Ω bemessen. Der im Netzgang hinter der Sicherung liegende Kondensator (10 nF) bildet den üblichen Hochfrequenzkurzschluß und unterdrückt die Antennenwirkung des Lichtnetzes.

Der Aufbau

des kleinen Empfängers bietet keine Schwierigkeiten. Verwendet man ein kleines Metallchassis, auf dessen Ober- und Unterseite man je einen Spulensatz anordnet, so kommt man ohne Abschirmung aus, die so-wieso nicht ratsam ist, denn beide Kreise werden von sich aus gedämpft (der Eingangskreis durch die Antenne, der Zwischenkreis durch die Kristalldiode). Es wurde in dem Gerät lediglich ein Mittelwellenbereich vor-gesehen, denn auf Kurzwellen wird der Emp-

fänger nur ungenügend arbeiten und die Langwellen interessieren heute nur noch wenig, so daß sich weitere Dämpfungen bringende Umschaltung nicht lohnt. Für die Spulensätze sind hochwertige Eisenkernspulen erforderlich. Die Wahl fiel auf den bekannten Dralowid-Würfelfern, der billig ist, großen Wickelraum aufweist, so daß Hochfrequenz-litze 30 X 0,05 für die Abstimmspulen benutzt werden kann, und der sich schließlich durch die auf 7 Kammern zu verteilenden Wicklungen sehr kapazitätsarm von Hand hewickeln läßt.

Die Spulen werden auf kleine viereckige Pertinax- oder Trolituplättchen geklebt, die

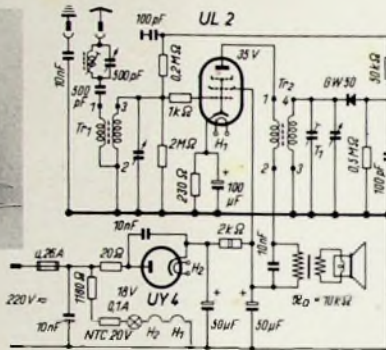


Bild 2. Schaltung des Reflex-Allstrom-Zweikreislers

man mit je 4 Lotösen-Nieten ausrüstet, um die Spulendosen bequem anschließen zu können. Will man die Metalldämpfung klein halten, so befestigt man die Spulensätze zweckmäßig auf Abstandsrollchen etwa 1 cm über dem Chassis. Zur Abstimmung wurde ein kleiner, hochwertiger Zweifach-Luftdrehkondensator benutzt (Philips Typ 5188). Im übrigen werden alle Teile so angeordnet, daß sich kürzeste Schwingkreisleitungen ergeben. Leitungsabstimmungen sind nicht notwendig. Für Lade- und Siebkondensator wurde ein raumsparender Doppel-Elektrolytkondensator 2 X 50 μ F (Philips 250/285 V) verwendet, der — wie alle Elektrolytkondensatoren — zweckmäßig vorsorglich dort aufzustellen ist, wo keine große Wärme entsteht, damit er nicht

Wickeldaten der Spulensätze für Dralowid-Würfelferne (Frequenzbereich: 1600, 508 kHz)

	Anf.-Ende	Windung	Kammer	Drahtart
Tr ₁	1—2	12	7	3 X 0,08
	3—4	6 X 12	1—6	30 X 0,05
Tr ₂	1—2	40	7	0,2 CuLS
	2—3	6 X 12	1—6	30 X 0,05

vorzeitig an Kapazität verliert. Er ist also entfernt vom Vorwiderstand 1180 Ω und dem ebenfalls große Hitze abstrahlenden kleinen NTC-Widerstand zu befestigen, der deshalb freitragend über dem Chassis aufgehängt wird. Das Foto läßt die Anordnung der Einzelteile auf dem Chassis erkennen.

Es ist notwendig, den Sperrkreis von vorn zu bedienen und symmetrisch dazu den Abstimmknopf anzuordnen. Für den Antrieb wurde eine Seilscheibe mit Skalenseil benutzt. Als Skala dient ein kleines Kreisskalenblatt mit Uhrenzeiger.

Inbetriebnahme und Leistung

Der Abgleich von Tr₂ bringt die gewünschte Übereinstimmung mit dem Skalenvordruck. Der Eingangskreis (Tr₁) wird ihm angeglich (C-Abgleich am Anfang; L-Abgleich am Ende der Skala!). Der Trimmer des Eingangskreises ist meist entbehrlich. Beim Abgleich ist zu beachten, daß der Sperrkreis-kondensator ähnlich wie ein Rückkopplungskondensator wirkt. Durch die Reflexschaltung kommt anscheinend eine Phasendrehung zustande, die durch den Sperrkreis wieder kompensiert wird. Weiter wirkt er auf die Antennenkreis-abstimmung. Nur an einer Stelle des Sperrkreis-drehkondensators kommt der eingestellte Sender klar und lautstark.

Der Empfänger besitzt eine mittlere Empfindlichkeit von 150 200 μ V. Er bringt am Tage an Behelfsantenne 6 bis 8 Sender lautstark und ungestört. Abends sind weit mehr Sender zu empfangen, die Trennschärfe läßt dann aber an manchen Stellen zu wünschen übrig. Immerhin steht aber eine Auswahl störungs-freier Sender auch für den Abendempfang zur Verfügung.

Hans Sulaner

1 Siehe auch Otto Limann „So gleicht der Praktiker ab“, 1950, Franzis-Verlag, München 2, Luisenstraße 17.

RADIO-Patentschau


Alle hier besprochenen Patentschriften liegen im Deutschen Patentamt, München 26, vor. Kopien können von unseren Lesern bei der angegebenen Anschrift bestellt werden (Preis je Seite DIN A 6 DM. 0,45, DIN A 5 DM. 0,55, DIN A 4 DM. 0,70).

Empfängergehäuse

Schweizer Patentschrift 262 450
3 Seiten Text, 1 Seite mit Abb. in 2 Rissen
Standard Telephone und Radio AG, Zürich.
Das Gehäuse besteht aus ganz gleichartigen Hälften, die von vorn und hinten über das Chassis geschoben und miteinander und mit Ansätzen am Chassis verbunden werden. Der Öffnung für die Skala in der vorderen entspricht eine Öffnung für eine alle An-schlußbüchsen tragende Platte in der hinteren Hälfte. Alle Einstellgriffe schieben sich beim Zusammenbau durch Öffnungen der Gehäusehälften.

Schaltung zur Dynamikexpansion

Schweizer Patentschrift 261 286
2 Seiten Text, 1 Seite mit 2 Schaltbildern
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven.
Die Expansion erfolgt in einer Stufe mit Mehrgitter-röhre. Dem 1. Steuergitter wird die Nutzspannung, dem 2. Steuergitter eine Dynamikregelspannung zugeführt, die aus der Ausgangsspannung gewonnen wird. Die Schirmgitter sind über einen so großen Widerstand 17 an die Spannungsquelle angeschlossen, daß die Steilheit mit zunehmender negativer Regelspannung größer wird.
Gemäß der Erfindung wird die Dynamikexpansion vergrößert durch Anwendung einer positiven Rückkopplung auf das 1. Steuergitter. Wegen der sich bildenden

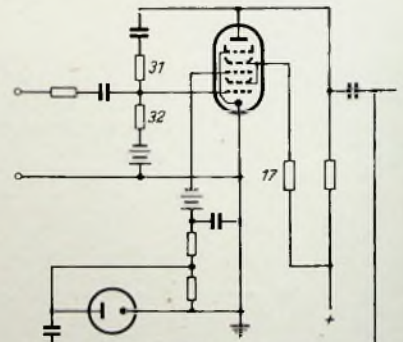

Dynamikexpansion durch positive Rückkopplung

virtuellen Katode kann das durch den Spannungsteiler 31, 32 erreicht werden.

Kopplungsvorrichtung mit umschaltbarer Selektivität

Schweizer Patentschrift 262 127 (Französisch)
2 Seiten Text, 1 Seite mit 2 Schaltbildern
Paillard S. A., Sainte-Croix (Schweiz)
Zur Einstellung von verschiedener Selektivität in zwei Werten wird vorgeschlagen, im Zi-Verstärker zwei etwa gleich abgestimmte, gleichartige Schwin-gungskreise sowohl kapazitiv als auch induktiv zu koppeln und mit Hilfe eines Schalters, ohne Änderung der Lage der Spulen zueinander, den Wicksinn der einen zu ändern.

LEHRBAUSATZ »Radioempfänger«

Ein wichtiges Schulungsgerät für den Radiopraktiker (V.)

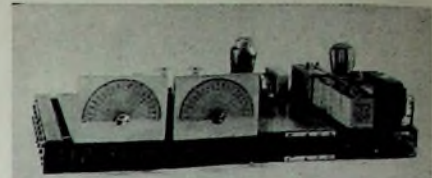


Bild 34 Zweikreis-Geradeaus-Empfänger aus den Einheiten D - C - B

10 Vollständiges Empfängerschaltbild aus den vier Einheiten zeichnen.

Schlußbemerkung

Die heute nicht mehr übliche Hexode EH 2 wird nur zur Vereinfachung verwendet, damit die Einheit D gleichzeitig als Mischstufe im Super dienen kann. Normalerweise wird für einen Zweikreis an dieser Stelle eine Pentode benutzt. Bei Erdung des Gitters 3 arbeitet jedoch die Hexode genau wie eine Pentode.

Stückliste		
Stückzahl	Bezeichnung	Typ
1	Schichtwiderstand	500 Ω + 10%, 0,5 W
2	Schichtwiderstände	100 kΩ + 10%, 0,5 W
1	Schichtwiderstand	200 kΩ + 10%, 0,5 W
1	Schichtwiderstand	500 kΩ + 10%, 0,5 W
1	Potentiometer	20 kΩ lin., 0,4 W
2	Röhrenkondensator	150 pF + 2%, keram.
4	Luftdrehkondensator	20 000 pF Sicator wie Einheit C
1	Trimmerkondensator	5 bis 25 pF
1	Röhre	EH 2 Ausweitertypen AH I, AH 100, EF 8 für die verw. Röhre
1	Röhrenfassung	(G-Sockel), Fa Heintz
div	Stahlröhrensockel für Spulensätze	Wiedersprecher, Erdtebrück 1 W
div	Spulenkörper mit HKern	
div	Abschirmhauben für Spulen	Mayr, K 46
1	Kippumschalter mit Silberkontakten	
1	Anschlußleiste	Mozer, Nr 5075
1	16teil Steckerleiste	wie Einheit A
1	16teil Buchsenleiste	

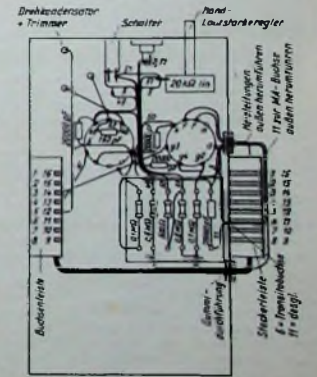
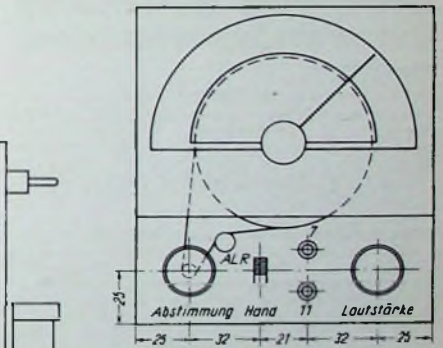


Bild 33 Verdrahtungsplan

Übungsaufgaben

- Spulensätze für Mittelwellenbereich und Kurzwellenbänder wie für Einheit C, jedoch ohne Rückkopplungswindungen wickeln und abschirmen. Spulensätze für Einheit C ebenfalls abschirmen.
- Schirmgittervorwiderstand für Auswählröhrentypen und 100 V Schirmgitterspannung berechnen. (Siehe „Funktechnik ohne Ballast“, Bild 161; Schirmgitterströme aus Röhrentabelle entnehmen) — Querwiderstand vom Lautstärkeregler zur Leitung 7 berechnen damit bei heruntergeregelter Röhre (kein Katodenstrom) die vorgeschriebene Gittervorspannung vorhanden ist.
- Zweikreis Geradeausempfänger Einheiten D — C — B — A nach Bild 34 und 35 zusammenstecken. Handregulierung bei Einheit D einschalten, 7—11 und 5—14 durch Kurzschlußstecker verbinden.
- Kreise einzeln bei 5^a und 175^a mit Eisenkern und Trimmer auf die gewünschten Endfrequenzen des Bereiches abgleichen. Zwischenstellungen kontrollieren. Es müssen sich gleiche Kurvengrade für beide Kreise ergeben.
- Bei angezogener Rückkopplung Resonanzkurven aufnehmen.
 - a) Prüfendfrequenz fest stehenlassen. Audionkreis von Grad zu Grad verändern. Ausgangsspannung für jede Einstellung ablesen und als Kurve auftragen.
 - b) Audionkreis stehenlassen. Vorkreis verändern. Lösung: Kurven ähnlich Bild 36. Der Audionkreis gibt eine schmalere Resonanzkurve und ist maßgebend für die Skaleneichung (hierzu siehe „So gleicht der Praktiker ab“, Franzis-Verlag).
- Einen Einzeltrieb lösen und die beiden Seilscheiben durch Auflegen eines Seiles auf die vorderen Seilnuten kuppeln. Der Empfänger erhält dadurch Einknopfabstimmung.
- Empfindlichkeitszuwachs gegenüber dem Einkreisempfänger mit den Einheiten C — B — A feststellen (IH-Eingangsspannungen für 50 mW Ausgangsleistung messen).
- Trennschärfe gegenüber dem Einkreis C — B — A feststellen (Prüfsender um ± 10% kHz verstimmen, Eingangsspannungen erhöhen bis wieder 50 mW Ausgangsleistung vorhanden sind, Verhältnis der Spannungen bei Resonanz und bei Verstimmung ergibt ein Maß für die Trennschärfe. Es ist der Mittelwert aus den beiden Verstimmungswerten nach rechts und links zu bilden. Meßfrequenz = 1000 kHz).
- Kondensator von 5 bis 10 pF zwischen Leitung 6 und 48 einschalten. Ergebnis: Die Vorstufe schwingt und ergibt selbst bei ausgedrehter Rückkopplung bei allen Sendern das bekannte Rückkopplungspleiten. Die gleiche Erscheinung tritt bei Wegnahme der Spulenabschirmungen auf — Eine Röhre mit abgestimmtem Gitter- und Anodenkreis neigt bei ungenügender Abschirmung zum Selbstschwingen. (Siehe „Funktechnik ohne Ballast“, Bild 164 und 177.)

Im Rahmen dieser Artikelserie wurden bisher veröffentlicht:

1. Teil: Einheit A — Netzteil (Heft 9, 1950, Seite 139)
2. Teil: Einheit B — NI-Teil (Heft 15, 1950, Seite 212)
3. Teil: Einheit B — Übungsaufgaben (Heft 17, 1950, Seite 289)
4. Teil: Einheit C — Abstimmteil und vollständiger Einkreisempfänger (Heft 20, 1950, Seite 337).

Einheit D: HI-Verstärker und Zweikreis-Geradeausempfänger

Einheit D dient wahlweise als HI-Verstärkerstufe in Geradeausempfängern oder als Mischstufe mit getrenntem Oszillator in Überlagerungsempfängern. Die Schaltung besteht nach Bild 30 aus einem Eingangskreis mit induktiver Antennenkopplung und einer Mischhexode EH 2. Letztere arbeitet entweder als normale HI-Verstärkeröhre, dann wird Gitter 2 über eine Kurzschlußverbindung von 14 nach 5 mit der Minusleitung verbunden oder als Mischröhre, dann wird dem Gitter 3 die Oszillatorspannung aus einer getrennten Oszillatortriode über Buchse 14 zugeführt. Die Röhre hat einen handbedienten Lautstärkeregler in der Katodenleitung. Durch ihn fließt ein fester Quersstrom über 200 kΩ zur Plusleitung, damit eine genügend große Gittervorspannung zum vollständigen Herabregeln erzeugt wird. Bei Handregelung ist der Fußpunkt des Gitterkreises geerdet. Für größere Gerätetypen wird auf automatische Lautstärkeregelung umgeschaltet, der Katodenregler kurzgeschlossen und die Regelspannung dem Gitterkreis zugeführt. Die Anodenanschlüsse der Röhre liegen an den Katodensteckern 6 bis 11. Anodenspule oder Anodenschwingkreis befinden sich jeweils in der nächstfolgenden Einheit. Die Meßbuchsen 7—11 dienen zur Messung des Anodenstromes und werden bei Nichtgebrauch durch einen Kurzschlußstecker oder einen automatischen Schaltkontakt verbunden.

Mechanischer Aufbau

Die Teile werden nach Bild 31 auf dem Normalchassis 240 X 135 X 50 mm angeordnet. Drehkondensator Seilscheibe und Skala sind genau wie bei Einheit C auszubilden, damit durch Kupplung der Seilscheiben Gleichlauf hergestellt werden kann. Abstandslücke Führungsstifte und Verbindungsflächen (Bild 32) sorgen für starke Befestigung der Chassis bei Kupplung der Drehkondensatoren. Die Spulensätze sind wegen der Schwingneigung bei Geradeausempfängern abzuschirmen. Kritische Leitungen werden nach Bild 33 so kurz wie möglich geführt. Hierzu gehören auch sämtliche Ueberbrückungskondensatoren. Reine Gleichspannungsleitungen werden dagegen in einem stabilen Kabelbaum verlegt. Um die mandchmal auftretende Pleinfelzung von Regelleitungen sicher zu vermeiden, sind sie abzuschirmen.

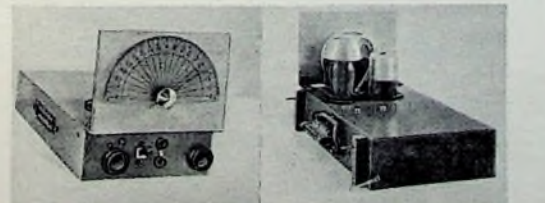
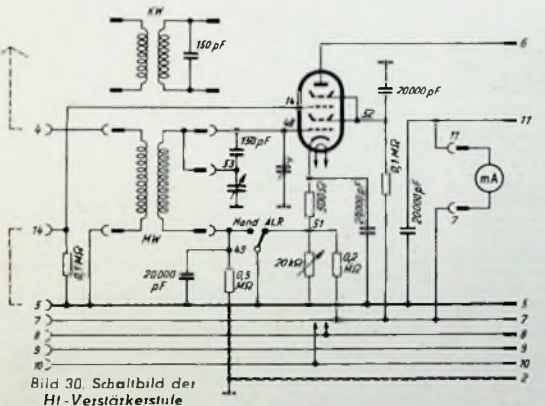


Bild 31 Vorder- und Rückansicht der Einheit D

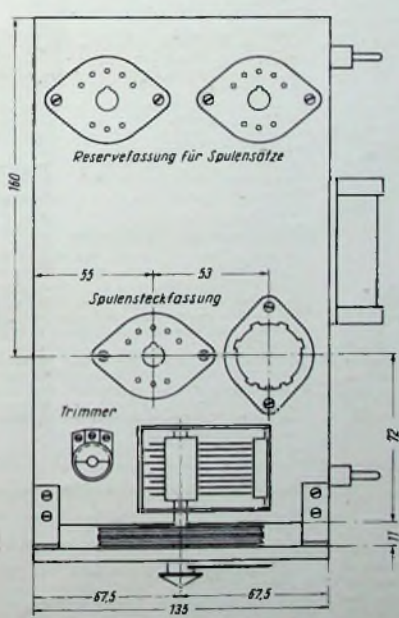


Bild 32 Anordnung der Teile auf dem Chassis (rechts oben: Anordnung an der Frontplatte)

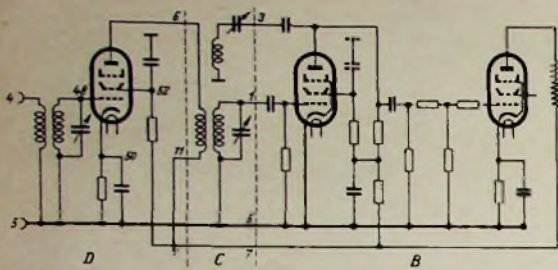


Bild 35. Prinzipialbild des Zweikreis-

Bild 36 Resonanzkurven eines Zweikreis-Resonanzkreises: a) nur Audionkreis verstimm, b) nur Vorkreis verstimm

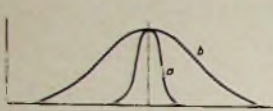


Bild 38 Resonanzkurven eines guten Zi-Bandfilters bei verschiedenen Kopplungsgraden


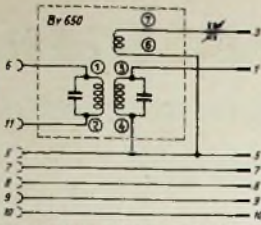
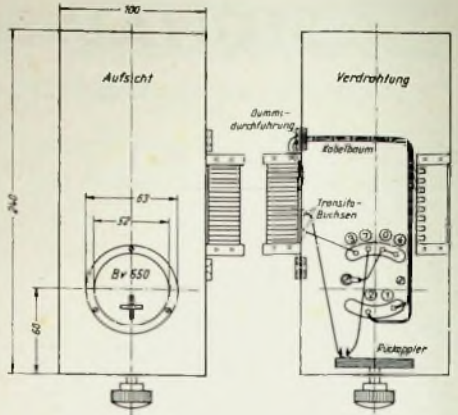


Bild 37. Zi-Bandfilter mit Rückkopplung

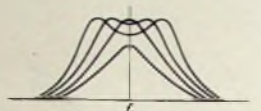Rechts: Bild 39 Chassisaufbau der Einheit E



Einheit E: Zi-Bandfilter mit Rückkopplung

Die Einheit E enthält ein Zi-Bandfilter mit Rückkopplung für 468,473 kHz zum Bau eines Vierkreis- oder Audionsuper. Verwendet wird ein zentrales Zi-Bandfilter Bv 650 der Firma Strasser Traunstein. Es enthält zwei hochwertige Vogt-Spulen CF 21/15 mit einem Gütefaktor von rund 350. Der Spulenabstand ist veränderlich, so daß verschiedene Kopplungsgrade eingestellt werden können. Der große Durchmesser der Abschirmhaube dämpft die Spulen wenig, so daß hohe Verstärkung und Trennschärfe erhalten bleiben. Werden andere Zi-Filter verwendet, so sind gleichfalls hochwertige Ausführungen mit verstellbarer Kopplung zu wählen, damit sich eine regelrechte Bandfilterkurve mit Einsattelung ergibt. Viele billige kleine Zi-Filter haben so geringe Güte, daß sich diese überkritische Kopplung gar nicht einstellen läßt. Das Bandfilter wird auf ein schmales Chassis mit den Abmessungen 240x100x50 montiert. Die Anschlüsse sind nach Bild 37 so zu legen, daß die Primärseite des Filters als Audionspule für Einheit D dient. Der Sekundärkreis führt zum Gitter der Einheit B, deren Eingang auf Audion geschaltet wird. Die Rückkopplungswicklung ist über einen kleinen Hartpapier-Drehkondensator an den Stecker 3 angeschlossen, der zur Anode des Audions führt. Aufbau und Leitungsführung

nach Bild 39 sind verhältnismäßig einfach Gitter- und Anodenleitungen werden kurz und leitend geschaltet, die Stromversorgungsleitungen gehen als Kabelbaum durch das Gerät hindurch. Mit Einheit E ergibt sich zunächst noch kein vollständiger Empfänger, doch lassen sich damit recht wertvolle Messungen über die grundsätzlichen Eigenschaften von Bandfiltern durchführen.

Übungsaufgaben

1. Hi-Verstärker D, Zi-Filter E, Ni-Teil B und Netzteil A in der Reihenfolge D — E — B — A zusammenstecken. Mittelwellenspule auf Einheit D austauschen. Handregelung einschalten und voll aufdrehen. Drehkondensator eindrehen (D dient nur als Trennstelle, die Abstimmung des Gitterkreises ist unwesentlich.) Einheit B auf Audion schalten, 470 kHz vom Meßsender auf Leitung 4 geben, bei losster Rückkopplung beide Kreise des Bandfilters auf Resonanz abgleichen.
2. Resonanzkurve aufnehmen.
3. Bandfilter fester Kopplung durch Versetzen der oberen Spule um einen Lochabstand Filter neu abgleichen und Resonanzkurve aufnehmen.
4. Vorgang bei noch engerer Kopplung wiederholen. Läßt sich nicht mehr eindeutig abgleichen, dann liegt überkritische Kopplung vor, und es muß mit gegen-

seitiger Bedämpfung abgeklippt werden (Siehe Limann „So gleicht der Praktiker ab“, Ziffer 21.)
 5. Resonanzkurven zeichnen. Form und Bandbreite vergleichen (Bild 38).
 6. Bei loser Bandfilterkopplung die Rückkopplung anziehen und Bandfilter abgleichen. Bei genauer Resonanz entzieht der Vorkreis Energie aus dem Audionkreis und dämpft ihn dadurch. Der Vorkreisabgleich ist dann unsicher, weil im Resonanzmaximum die Lautstärke absinkt und daneben Schwingneigung auftritt. Dieser Energieentzug im Resonanzpunkt kann gerade beim rückgekoppelten Bandfilter zum Abgleichen ausgenutzt werden.

Arbeitsweise:

- a) Zweiten Kreis genau abgleichen.
- b) Rückkopplung scharf anziehen und nochmals genau nachgleichen.
- c) Ersten Kreis langsam durchdrehen. Es ergibt sich eine schwingfreie Zone oder Pfeilflücke (Energieentzug in Resonanznähe). Beim Weiterdrehen nach rechts oder links schwingt das Gerät. Abgleichen auf die Mitte der Pfeilflücke.
- d) Pfeilflücke durch Anziehen der Rückkopplung so schmal wie möglich machen, und den ersten Kreis stets auf diese Pfeilflücke nachgleichen. Die Kreise sind dann bei angezogener Rückkopplung in bestem Gleichlauf. (Forts. folgt) O Limann

FUNKSCHAU-Auslandsberichte

Eichungen beim Bureau of Standards

Das amerikanische Bureau of Standards führt zur Zeit Eichungen bei allen Frequenzen zwischen 10 kHz und 300 MHz durch. Binnen Jahresfrist hofft man auf 10 GHz entsprechend 3 cm Wellenlänge zu kommen. Dieser Bereich wird auf 7,5 mm Wellenlänge erweitert, sobald die nötigen Röhren und Einzelteile vorhanden sind. Quelle: Electronics, Dezember 1949.

Neue Fernsehaufnahmerröhre

Während die fotografische Platte auf heute noch nicht so empfindlich wie das menschliche Auge ist, hat nunmehr der amerikanische Forscher Zworykin eine neue Fernsehaufnahmerröhre, das Photicon angekündigt, das ebenso empfindlich wie das Auge ist. Bekanntgegeben worden ist einstellbar, nur daß es ohne Elektronenvervielfacher arbeitet, weniger als 25 mm Ø hat und etwa 150 mm lang ist. Quelle: Electronics, Dezember 1949.

Messungen mit Spiegelbildlichen Leitungen

Für die Schnellverstandsmessung bei höheren Frequenzen sind Meßleitungen, bei denen die durch den zu messenden Widerstand als Abschlußwiderstand hervorgerufene Welligkeit beobachtet wird, unentbehrlich. Vorwiegend werden konzentrische Leitungen verwendet, wenn auch in manchen Fällen andere Anordnungen erwünscht wären. Nur sind Zweidrahtleitungen kaum zu symmetrisieren, und so muß man immer mit dem gleichzeitigen Vorhandensein einer Gleichtakt- und einer Gegenaktwelle auf der Leitung rechnen. Hier zeigt Patrick Couley insoweit einen Ausweg, indem er zu spiegelbildlichen Leitungen übergeht und damit ausgeführte Messungen beschreibt. Bei dieser Art Leitungen wird nur ein Leiter und die Mittelebene physikalisch ausgeführt, während der andere Leiter als nicht vorhandenes elektrisches Spiegelbild auf der anderen Seite der leitenden Mittelebene anzunehmen ist. Wenn man überdies den einen Leiter von beiden Seiten her speist, bekommt man sehr definierte Verhältnisse. Eine ausgeführte Leitung dieser Art benutze eine metallische Bildebene 360 x 300 cm mit einem Leiter, dessen Abstand von der Ebene zwischen 3 mm und 50 mm geändert werden konnte. Diese Meßeinrichtung

steht senkrecht und wird mit Frequenzen von etwa 750 MHz betrieben. Nur der mittlere Teil der Bildebene ist aus massivem 3 mm starkem Aluminiumblech gefertigt, während sich nach oben und unten Drahtnetz mit etwa 7,5 mm Maschenweite anschließt. Quelle: Journ. Appl. Phys., Nov. 1949, S. 1022—1026.

Zentimeterwellen mit Kristallsteuerung

Die Firma Sperry hat mittels zweier Klystrone eine Quarzsteuerung von Wellen von nur 3 cm Länge bei 1 Watt Dauerleistung durchgeführt. Der Quarz schwingt auf 5 MHz und diese Schwingung wird in mehr oder weniger üblicher Weise auf 830 MHz vervielfacht und einem Klystron SMC-11 aufgegeben, an dessen Ausgang rund 5 GHz = 5000 MHz abgenommen werden, entsprechend etwa 6 cm Wellenlänge. Nach nochmaliger Verdopplung in einem Klystron SMX-32 werden dann 10 000 MHz entsprechend 3 cm Wellenlänge mit einer angegebenen Genauigkeit von 5 · 10⁻⁴ erreicht. Quelle: Proc. I. R. E., Dezember 1949, S. 19—A.

Neuartiges Mikrofon

Ein neuartiges Mikrofon der Firma Shure Brothers arbeitet nach dem Prinzip des veränderlichen magnetischen Widerstandes. Es ist besonders robust, kann unter ungunstigen klimatischen Bedingungen arbeiten, hält raue Behandlung aus und ist durch normale Zwischenfälle, wie zu Boden fallen und dgl., kaum zu beschädigen. Eine empfindliche Membran aus Dural betätigt einen Anker, der sich einerseits zwischen den Polen eines Dauermagneten aus Alnico V, andererseits im Inneren einer Spule befindet, so daß sich unter dem Einfluß der Schallwellen das magnetische Feld ändert und Spannungen in der Spule induziert werden. Hersteller: Shure Brothers, Inc., 225 West Huron Street, Chicago.

Neue Kristallschleifmethoden

Mit neueren Methoden ist es dem amerikanischen Bureau of Standards gelungen, die Schwierigkeiten zu überwinden, die der Herstellung von Schwingquarzen für sehr hohe Frequenzen von der Größenordnung 100 MHz bisher entgegenstanden. Es können nunmehr papierdünne Quarzschleifen bis herunter zu 0,025 mm Dicke mit ausgezeichneter Parallelität und Ebenheit geschliffen werden. Diese Methoden lassen sich auch für das Schleifen anderer Materialien verwenden, wie beispielsweise zur Herstellung extrem

dünner Plättchen für Zwergkondensatoren. Schwieriger als die Herstellung ist aber einstellbar die weitere Verarbeitung und Behandlung bis zum Einbau, denn das Material ist bekanntlich sehr spröde. Quelle: Proc. I. R. E., Dezember, S. 1448.

Radar im Fährdienst

Seit etwa zwei Jahren sind die über die etwa anderthalb Kilometer breite Mündung des Mersey verkehrenden Fährdampfer der „Wallasey Corporation Ferries“ in England mit Radargeräten ausgerüstet und seit dieser Zeit konnte auch bei stärkstem Nebel der Achtminuten-Fahrplan pünktlich durchgeführt werden. Auf Grund der so gewonnenen Erfahrungen hat nun die Cassin Radar Ltd. London, ein verbessertes Gerät herausgebracht, das den Bedürfnissen der Navigation in Flußmündungen und Häfen besonders entgegenkommt und nach und nach die ursprünglich in den Fährbooten eingesetzten Geräte ersetzen soll. Das neue Gerät enthält zwei Leuchtschirme von 37 cm Ø mit genauer Entfernungsanzeige, so daß genaue funktelephonische Positionsmeldungen möglich sind. Der Mittellinien der Küstenstation darstellt, ist um etwa ein Drittel des Durchmessers verschoben, so daß ein größerer Teil der Oberfläche ausgenutzt werden kann und die Flußmündung in einer Breite von 15 bis 17 cm erscheint, gegenüber 5 bis 7 cm bei der bisherigen Ausführung mit 22-cm-Schirmen. Quelle: Revista Telegráfica — Electrónica, Dezember 1949.

Amateurwesen in Argentinien

Im Einklang mit den Beschlüssen der zweiten Jahrestagung der Argentinischen Radio Amateure wurde ein Gesetzentwurf ausgearbeitet, der während der nächsten Gesetzgebungsperiode dem Landesparlament vorgelegt werden soll und dessen Unterstützung der Minister für Nachrichtenwesen zugesagt hat. Der Entwurf sieht vor, daß die Tätigkeit der Argentinischen Föderation der Radioamateure als im Landesinteresse liegend anerkannt wird, daß Gerät und Materialien für Radioverbindungen der angeschlossenen Vereine unter gewissen Voraussetzungen zollfrei eingeführt werden kann und jährlich ein bestimmter Betrag an Devisen für deren Beschaffung zur Verfügung gestellt wird; weiter soll die Föderation jährlich 300 000 Peso als Beihilfe zur Förderung der Radiotechnik erhalten, sowie eine einmalige Beihilfe von 1 Million Pesos zum Erwerb eines Grundstücks und zum Bau eines Gebäudes für die zentrale Sendestation der Föderation. Quelle: Revista Telegráfica — Electrónica, Dezember 1949.

SIGNALVERFOLGER

In den USA gehören Geräte der Gattung der Signalverfolger zu den Standardgeräten eines Meßplatzes, wie bei uns der Meßsender, das Röhrenvoltmeter oder der Kathodenstrahl-Oszillografen. Schon vor dem letzten Krieg begann in Amerika der Signalfollower sich durchzusetzen. Die Auswertung eines amerikanischen Radiokataloges ergab folgendes Bild:

Röhrenprüfgeräte	10 Stück
Meß- und Prüfender	10 Stück
Signalverfolger	9 Stück
Kathodenstrahl-Oszillografen	8 Stück
Tongeneratoren	4 Stück
Rechteckgeneratoren	2 Stück

Diese Aufstellung zeigt deutlich die Wichtigkeit des Signalverfolgers in den USA.

Der absolute Signalverfolger, also ein Gerät, das lediglich die Verfolgung eines Signales ohne anderweitige Meß- und Prüfaufgaben erfüllen soll, reht sich auf dem Arbeitsplatz des Reparaturtechnikers in der Reihe der üblichen Meß- und Prüfgere. Ein dieser Signalverfolger beansprucht nicht, daß er die Stelle eines bisher üblichen Meßgerätes einnimmt. Seine Aufgabe ist es, den Reparaturtechniker schnell an den eigentlichen Fehlerherd heranzuführen. An der als fehlerhaft festgestellten Stufe beginnt die Fehlerbeseitigung in der gewohnten Art. Die Überlegenheit des Signalverfolgers bei der Fehlerbeseitigung liegt in der Tatsache begründet, daß ein Minimum an Zeitaufwand zur Fehlerortbestimmung notwendig ist. Diese immer wieder hervorzuhebende Zeiterparnis basiert auf folgenden Grundlagen:

1. Zur Fehlerortbestimmung wird nur ein Prüflerzt benötigt

Der absolute Signalverfolger ist in der Lage, fast jeden in Rundfunkgeräten auftretenden Fehler auf sehr engen Raum einzugrenzen. Da dazu noch einfache Handhabung besonders des aperiodischen Fehlerstudgerätes, das ohne Abstimmen und Eichvorgänge auskommt, führte deswegen in Amerika zu seiner besonderen Beliebtheit.

2. Kein Auftrennen von Leitungen

Da Signalverfolger Testgeräte sind, erübrigt sich in der Regel das Auftrennen von Leitungen zur Fehlerortbestimmung, z. B. für sonst notwendige Strommessungen. Die Wichtigkeit dieser Tatsache soll durch eine Erläuterung hervorgehoben werden:

a) Emissionsmessungen (bzw. Röhrenprüfung) als prophylaktische Maßnahme für den gesamten Röhrenschicht sind nicht notwendig, da der Lautstärkeunterschied der Testung Steuertüter und der Testung Anode an der gleichen Röhre in den häufigsten Fällen Auskunft über den Zustand der gesamten Baustufe und wenn diese in Ordnung, auch über die Brauchbarkeit der Röhre gibt.

b) Isolationsstrommessungen an Kondensatoren werden durch folgende Testungen übergangen:

Der Signalverfolger wird über seine Testkabelabschirmung) an dem Massepunkt des zu untersuchenden Kondensators (im Bild 1 Punkt b) „geerdet“. Die Testspitze des Testkabels liegt an der Massefläche (Masseleitung) des Kondensators dicht am Kondensatorgehäuse (Punkt a). Weist der Kondensator einen Isolationsfehler auf, so entsteht an dem Leitungsstück zwischen den Punkten a und b durch die Schirmgitterspannung ein Gleichspannungsabfall. Da es sich bei diesen Fehlerströmen um pulsierende Gleichströme handelt, erzeugen diese in dem Leiterstück Wechselspannungskomponenten, die je nach der Empfindlichkeit des Signalverfolgers mehr oder weniger laut hörbar gemacht werden.

3. Leichte Beurteilung der Testergebnisse

Die akustische Anzeige ist eine leicht beurteilbare und eine ausgezeichnete Ergänzung einer evtl. vorhandenen optischen. Ein optisches Meßergebnis ist nicht immer leicht auszuwerten.

4. Kein Einzellenteilausbau

Viele Einzellenteile lassen sich ohne Ausbau durch einige Testungen beurteilen. Auch dieser Fall soll durch ein Beispiel untermauert werden:

Der Verstärkungsfaktor einer Röhrenstufe (Bild 2) liegt für die unteren Frequenzen erheblich tiefer als für Frequenzen des mittleren Bereiches. Der Fehler wird bei den Kondensatoren gesucht, da diese die einzigen frequenzabhängigen Bauelemente sind. Fehlererkennung:

Testspitze wird auf C_k gelegt. Der am Stufen- oder

Geräteeingang angelegte Tongenerator wird von den hohen zu den niedrigen Frequenzen durchgedreht. Die dabei im Lautsprecher des Fehlerstudgerätes sich steigende Lautstärke ist ein Maß für die Gegenkopplung, die durch einen zu kleinen Kathodenkondensator die Verstärkung der niedrigen Frequenzen herabsetzt. Analog zu dieser Prüfmethode wird der Schirmgitterkondensator C_g durchgemessen.

Der Ankopplungskondensator C_a wird auf ausreichende Kapazität wie folgt überprüft. Die beiden Belege des Kondensators werden abwechselnd getestet. Dabei wird wiederum der Tongenerator durchgedreht. Der Lautstärkeunterschied zweier Testungen bei gleicher Frequenz ist ein Maß für den Spannungsabfall an diesem Kondensator.

5. Sicherheit bei „Fehltestungen“

Die Signalverfolger sollen eingangseitig gegen hohe Gleich- und Wechselspannungen geschützt sein, so daß der Reparaturmann ohne Überlegung und ohne Sicherheitsmaßnahmen jede Leitung in einem ausgefallenen Gerät lasten kann, ohne befürchten zu müssen, daß durch zu hohe Spannungen auf dieser Leitung, evtl. durch einen Defekt, verursacht sein Prüflerzt darunter leidet. Diese Möglichkeit, verbunden mit einer akustischen Anzeige neben der bisher üblichen optischen, erhöht die Spannkraft des Reparaturmanns für längere Zeiträume, da weitaus geringere Anforderungen an seine Aufmerksamkeit bei Messungen gestellt werden.

Gerätetypen

Man unterscheidet zwischen den absoluten und den erweiterten Signalverfolgern.

Die absoluten Signalverfolger dienen lediglich der Bestimmung des Fehlerortes. Zur letzten Einkreisung des Fehlers sollen die herkömmlichen Meßmittel verwendet werden.

Neben den absoluten Signalverfolgern gibt es Geräte, die durch zusätzlichen Einbau von Meßgeräten so erweitert wurden, daß sie jederzeit andere Prüf- und Meßgeräte ersetzen. Diese Gerätetypen sind in der Regel mit ein oder mehreren Röhrenvoltmetern und einem Meßsender verbunden. Eine scharfe Grenze zwischen erweiterten Signalverfolgern und einer Kombination vieler Meßgeräte in einem Gehäuse ist in manchen Fällen nicht mehr zu ziehen.

Der Aufbau der Signalverfolger

1. Der Demodulator

Grundbaustein aller Signalverfolger ist die Demodulatorstufe, es sei denn, es handle sich lediglich um einen Gerätetyp für Tonfrequenz. Der Demodulator sorgt für die Gleichrichtung der getasteten Wechselspannung zum Zwecke der akustischen und optischen Anzeige. Zur Anwendung gelangen Gittergleichrichter, Anodengleichrichter, Diodenstrecken und Kristalle.

a) Der Gittergleichrichter findet hier nur selten Anwendung, da er trotz seines Vorteils der hohen Empfindlichkeit bei den oft mehrtastigen Prüfungen zu schnell übersteuert wird. Eine Ausnahme bilden die Fehlerstudgeräte, die am Eingang geregelt werden können.

b) Der Anodengleichrichter bietet den Vorteil einer geringeren Dämpfung als der Gittergleichrichter. Sein Nachteil liegt in der nichtlinearen Gleichrichtung. Wird durch die beim signaltracing oft auftretenden hohen Wechselspannungen die negative Vorspannung des Anodengleichrichters überschritten, so tritt Gitterstrom auf. Damit entfällt der Vorteil der geringeren Dämpfung. Durch den angeführten Effekt ist auch die obere Grenze der zu verarbeitenden Eingangssignale gegeben. Der Anodengleichrichter findet im Signalverfolger noch weniger Anwendung als der Gittergleichrichter.

c) Der Diodengleichrichter ist als Demodulator sehr häufig anzutreffen. Die mechanischen Ausmaße der Röhre sind günstig für den Einbau in einen Testkopf. Auf Dimensionierung und Wahl der Schaltung braucht hier nicht eingegangen werden. Darüber ist in Abhandlungen über „Röhrenvoltmeter“ genügend Material greifbar.

d) Der Kristallgleichrichter findet man auf Grund seiner idealen Ausmaße nur in Testköpfen eingebaut. Durch die dabei auftretende geringe Eingangskapazität kommt seine geringe Eigenkapazität von nur wenigen pF voll zur Geltung. Diese Kristalle stehen in Amerika aus der Radartechnik

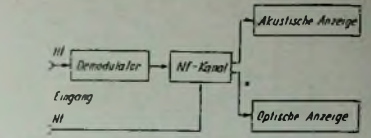


Bild 4. Grundsätzlicher Aufbau des Signalverfolgers

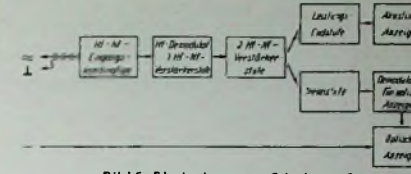


Bild 5. Blockschema zur Schaltung 3

schon seit Jahren in großer Menge in hochwertiger Qualität auch für höchste Frequenzen zur Verfügung. Kristallidioden werden nun auch in Deutschland angeboten.

Während bei den beschriebenen Röhrengleichrichtern eine Beschädigung durch zu hohe Wechselspannungen auf den getasteten Leitungen nicht oder kaum zu erwarten ist, ist dies bei den Kristallidioden nicht der Fall. Allerdings gibt es in Amerika schon Dioden hoher Belastbarkeit. Es ist in jedem Fall abzuwägen, ob der genannte Nachteil durch den Vorteil der hohen oberen Grenzfrequenz ≥ 50 MHz für das zu bauende Gerät auch aufgewogen wird.

2. Der Niederfrequenzverstärker

Auf den Demodulator folgt in der Regel ein Hochwertiger, oft mehrtastiger Verstärker. An den Verstärkerkanal werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Ist der Verstärker ausgebaut außer mit optischen Anzeigegeräten auch noch mit einer akustischen Anzeige (Lautsprecher) versehen, so soll der Reparaturmann aus dem Gehörten sofort auf den Zustand seines Prüflings schließen können, d. h. der Verstärkeranteil des Signalverfolgers muß in der Lage sein, auch die geringsten noch hörbaren Verzerrungen, Brummscheinungen und ähnliches anzuzeigen. Ferner muß er mindestens den Frequenzbereich linear übertragen, den der Prüfling zu übertragen hat.

3. Die Anzeigeeinrichtungen

a) Die akustische Anzeige

Die Erfahrung hat gezeigt, daß ein hochwertiger Lautsprecher in einem guten Signalverfolger notwendig ist. Der Lautsprecher in Verbindung mit seinem Anpassungsübertrager muß in der Lage sein, 50 Hertz noch einwandfrei abzustrahlen. Mit dem Signalverfolger „Elotast“ konnten bei Vorführungen des Gerätes bei namhaften deutschen Firmen, Behörden und Instituten, z. T. auch im Ausland, magnetische Verkettungen und Brummscheinungen geringsten Ausmaßes auf Grund der Hochwertigkeit von Verstärker und Lautsprecher in so verblüffend kurzer Zeit nachgewiesen werden, daß allein schon durch diese Tatsache die Geräte abgesetzt werden konnten. Die akustische Anzeige des Signalverfolgers soll möglichst abschaltbar sein.

b) Die optische Anzeige

Außer der akustischen Anzeige kann dem Verstärker noch eine optische nachgeschaltet werden. Die Anzeige mittels Abstimmezeitgerätes (bis zu 5 in einem Gerät) hat den Vorteil der hohen Überlastbarkeit. Sie erfüllt damit die eingangs gestellte Forderung, jede im Prüfling vorkommende Spannung ohne Beschädigung des Signalverfolgers und ohne besondere Bedienungsmaßnahmen tasten zu können. Die Abstimmezeitgeräts ist in ihrer Genauigkeit für die Anzeige ausreichend, da der Signalverfolger ein Prüflerzt und kein Meßgerät sein soll. Stellt man höhere Anforderungen an die Anzeige, so werden im Niederfrequenz- und HF-Kanal ein oder mehrere Voltmeter, Röhrenvoltmeter und Oszillografen, letztere mit zusätzlicher dB-Skala, nachgeschaltet.

Um die Grundbausteine Demodulatorstufe, Niederfrequenzverstärker und Anzeigeteile (Bild 4) bauen sich in zahlreichen Ausführungen die Signalverfolger auf. Außer den gängigsten Signalfollower-Typen mit aperiodischem Eingang gibt es solche mit einem oder mehreren abgestimmten Hochfrequenzkanälen vor dem Demodulator. Diese Typen erlauben während der signaltracing die Überprüfung aller in ausgefallenen Geräten


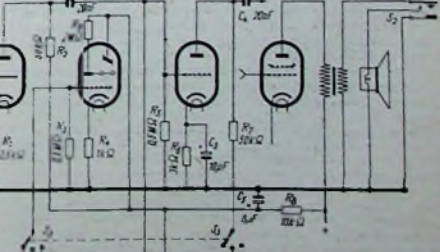
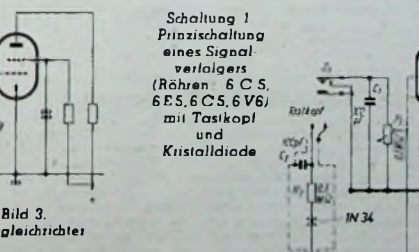
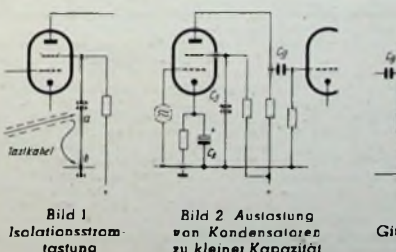


Bild 1 Isolationsstromtestung, Bild 2 Auslastung von Kondensatoren zu kleiner Kapazität, Bild 3 Gittergleichrichter

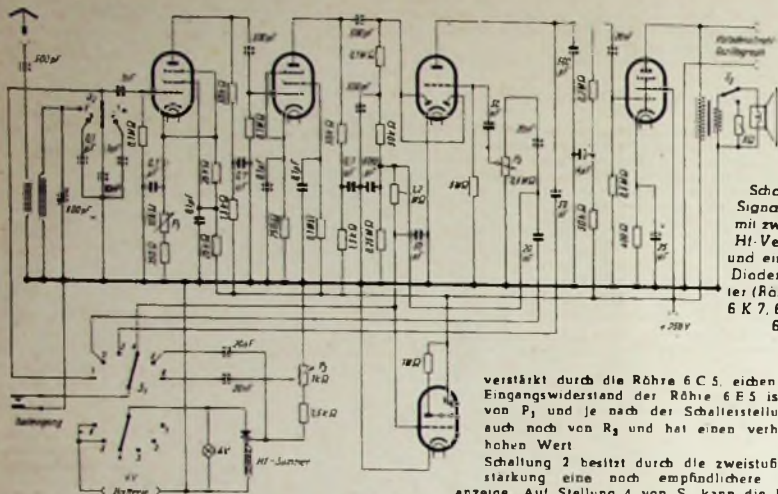

Schaltung 2.
Signalverfolger mit zweistufiger HI-Verstärkung und eingebautem Diodegleichrichter (Röhren: 6K7, 6K7, 6Q7, 6F6, 6E5)

verstärkt durch die Röhre 6C5, eichen kann Der Eingangswiderstand der Röhre 6E5 ist abhängig von P_1 und je nach der Schalterstellung von S_3 auch noch von R_2 und hat einen verhältnismäßig hohen Wert

Schaltung 2 besitzt durch die zweistufige Vorverstärkung eine noch empfindlichere Spannungsanzeige. Auf Stellung 4 von S_1 kann die Röhre 6E5 als Abstimmanzeige Z_B für Abstimm- und Eichvorgänge benutzt werden

Die Eichung der Skala von P_1 in Schaltung 3 geht von 1 mV bis zu 300 Volt. Ein zweiter Eingang ist für Gleichspannungsprüfungen in zwei Bereichen bei einem Eingangswiderstand von 10 bzw 40 M Ω und damit auch als geeichte Abstimmanzeige vorgesehen

V. Die akustische Anzeige

Die Abschaltung der oft unerwünschten akustischen Anzeige zeigt Schaltung 1. Das Sperren der Anoden-spannung für eine Röhre ist nur dann möglich wenn der Anodenstrombedarf des Gerätes dadurch nicht zu stark abgesenkt wird, da sonst die Anodenspannung auf ein unzulässiges Maß hochläuft. Für die Erprobung von Lautsprechern ist der eingebaute Lautsprecher über eine Schallbuchse abschaltbar, so daß die Endpentode immer belastet bleibt. In Schaltung 2 wird der eingebaute Lautsprecher durch einen Ersatzwiderstand ersetzt

Eine dritte Ausführungsform der Abschaltung des Lautsprechers zeigt Schaltung 3. Mit der Abschaltung wird eine Gegenkopplung eingeschaltet, so daß die herausgeführten Lautsprecherbuchsen nicht unbedingt belastet werden müssen.


Mit diesen Gegenüberstellungen dürfte das Wesentliche über die Bauplanung von Signalverfolgern gesagt sein.

In Ergänzung der obigen Ausführungen sollen die drei angeführten Schaltungen nun eingehender besprochen werden

Signalverfolgerschaltungen

Schaltung 1

Das Gerät besitzt für HI und NI einen gemeinsamen Eingang mit zwei Tastkabeln. Die Demodulation findet in der Kristalldiode 1N34 statt, die sich in einem Tastkopf befindet. Für die NI-Verstärkung werden alle Röhren ausgenutzt. Das Eingangspotentiometer ist für HI und NI geeicht. Die optische Anzeige geschieht mittels Abstimmanzeigeröhre, die akustische mit Hilfe des eingebauten Lautsprechers der sich abschalten läßt. Anschluß für einen zweiten Lautsprecher ist vorgesehen.

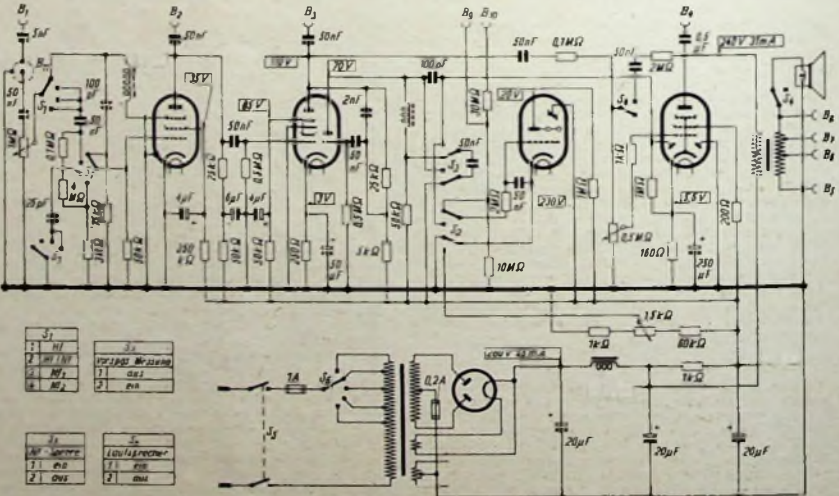

Schaltung 3. Signalverfolger mit Gittergleichrichter und umschaltbarem HI- und NI-Eingang (Röhren: EF 6, ECH 4, 6 E 5, EBL 1, AZ 1)

auftretenden Frequenzen bzw aller Schwingungskreise Naturgemäß liegen die abstimmbaren Signalverfolger im Preis erheblich höher. Kann man mit diesen Typen auch das schnelle aperiodische Tasten durchführen, so ist ihr Vorteil gegenüber den rein aperiodischen Signalverfolgern beachtlich. In ihrer Kategorie liegen sie schon zwischen den absoluten und den universellen Signalverfolgern.

Die Universalgeräte der Signaltraccer Typen, unter dem Namen „Chanalyst“ und „Analyst“ bekannt, vereinigen in hoher Vollkommenheit einen Prüf- und Meßplatz in sich. Sie gehen in dem Umfang ihrer Meß- und Prüf-möglichkeiten über in Deutschland bekannte Kombinationsgeräte oft weit hinaus und bieten dazu ein vollwertiges akustisches und optisches „Signaltracing“

Entwurf und Bau von Signalverfolgern

In den folgenden Ausführungen sollen interessante Bauvarianten, die sich leicht zu vollständigen Geräten ergänzen lassen, und auch komplette Geräte beschrieben werden.

I. Speisung der Geräte

Geräte mit geringem Strombedarf können als Batteriegeräte gebaut werden. Diese Typen sind vor allen Dingen für den Kundendienst außerhalb der Werkstatt gedacht. Werkstattdgeräte werden wenn möglich als Wechselstromgeräte aufgebaut, da man diese vom Netz galvanisch trennen kann. Die Prüfung von Allstromgeräten mit Allstrom-Signalverfolgern birgt immer die Gefahr von Kurzschlüssen in sich.

II. Eingangsschaltung

Der Signalverfolger soll in der Lage sein, ein sehr breites Frequenzband zu überbrücken, das von der unteren Tonfrequenz möglichst weit hinaus in das Kurzwellengebiet reicht. Hier treten Schwierigkeiten auf, die bei der Planung zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, diesen Schwierigkeiten zu begegnen.

1. Der NI-Eingang ist vom HI-Eingang zu trennen. Dadurch fallen für die NI-Verstärkung fast immer ein oder mehrere Röhren aus. Das Gerät kann zwei Eingänge oder einen umschaltbaren Eingang besitzen (siehe Schaltung 2).
2. Das Gerät besitzt einen Eingang, hat aber zwei Tastkabel. Davon hat das für die HI bestimmte einen Demodulator im Tastkopf. Bei dieser Anordnung werden alle Verstärkerrohren für die NI ausgenutzt (siehe Schaltung 1).
3. Das Gerät besitzt einen umschaltbaren Eingang mit einem gemeinsamen Tastkabel für HI und NI unter Ausnutzung aller Verstärkerrohren für NI (Schaltung 3).

III. Die Demodulatoren

Die Verwendung einer Kristalldiode (1N34) zeigt Schaltung 1. In Schaltung 2 findet die Demodulation nach doppelter aperiodischer HI-Verstärkung an den parallelgeschalteten Dioden der Röhre 6Q7 statt. Die Gittergleichrichtung mit geregelterm Eingang ist aus Schaltung 3 zu ersehen. Dieser Geräteeingang wird in der Gerätebeschreibung noch ausführlicher behandelt.

IV. Die optische Anzeige

Schaltung 1 ist ein Musterbeispiel für die Verwendung der Abstimmanzeigeröhre. Schalter S_3 auf Stellung 1 schaltet die Röhre 6E5 auf den Eingang des Signalverfolgers. Hierbei wird die akustische Anzeige ausgeschaltet. Die wahlweise Abschaltung des Lautsprechers ist immer anzustreben. Während Schalterstellung 2 mit akustischer Anzeige arbeitet, schaltet man in Stellung 3 nur die Abstimmanzeige ein, wobei allerdings das Eingangssignal in der Röhre 6C5 verstärkt wird. Die stromgegekoppelten Röhren gewährleisten eine große Stabilität des Signalverfolgers auch über längere Zeiträume, so daß man die Skala des Eingangspotentiometers P_1 für HI, NI, unverstärkt und

Testpatronen haben eine Länge von 28 mm und einen Durchmesser von 10 mm, so daß die gebräuchlichsten Kristalldioden leicht angepaßt werden können...

Auch an den Wählschalter S1 sind hohe Anforderungen zu stellen. Durch geschickte Anordnung der Einzelteile und die Leitungslösung läßt sich ein kapazitives Übersprechen gut verhindern.

b) In HI-Stellung des Signalverfolgers leitet eine HF-Drossel am Eingang des Wählschalters alle NI-Antenne, die nicht auf den Träger moduliert sind...

Die HI geht an das Gitter des Gittergleichrichter. (3 M Ω ist überbrückt durch 0,1 M Ω). Beim HI werden alle Frequenzen unterhalb 30 kHz dem Gitter ferngehalten.

Stellung 2: HI/NI-Eingang Dieser Breitbandeingang läßt alle getasteten HI- und NI-Anteile in den Verstärkerkanal gelangen.

Stellung 3: 1. NI-Eingang Dieser Eingang eignet sich für tonfrequente Testspannungen bis zu 20 V. Die Skala des Potentiometers ist ab 1 mV bis zu 20 V mit Eichpunkten versehen.

Stellung 4: 2. NI-Eingang Dieser Eingang ist für höhere, getastete Spannungen gedacht und mit Eichpunkten bis zu 300 V versehen.

Als Eingangsröhre im NI-Kanal eignet sich die Röhre EF 6 (bis). Aus Grund der hohen Empfindlichkeit des Verstärkers ist dieser sehr brummempfindlich.

Die obere Grenzfrequenz der akustischen Anzeige liegt bei 10 kHz, die der optischen bei 100 kHz.

Ein Teil der Anodenwechselspannung der Hexode der ECH 4 wird der Triode der ECH 4 zugeführt.

Die Triode der ECH 4 erfüllt die Aufgabe einer Treiberstufe.

Die Triode der ECH 4 erfüllt die Aufgabe einer Treiberstufe. Durch dieses Röhrensystem zwischen dem Verstärker zur akustischen Anzeige und der Diode wird verhindert, daß die durch die Gleichrichtung verursachten Verzerrungen sich in der akustischen Anzeige bemerkbar machen.

3. Der Hochfrequenzkanal Die Gitter der Röhre EF 4 zugeführte Hochfrequenz wird in der als Audion geschalteten Röhre demoduliert.

Der HI-Träger gelangt aber zur ECH 4-Triode. Von dort geht er an eine EBL 1-Diode zur Gleichrichtung für die Schallmaßnahme gelangen an das Gitter der Abstimmanzeigeröhre.

a) Die Modulation eines HI-Trägers nach einer dreistufigen linearen Verstärkung.

b) Der HI-Träger einer modulierten oder unmodulierten HF-Schwingung nach einer dreistufigen aperiodischen Verstärkung.

DM im Bedarfsfalle die niederfrequenten Anteile einer Spannung von der Abstimmanzeigeröhre fernzuführen, ist eine NI-Sperre (Drossel und Kondensator 50 nF), die nur für die optische Anzeige wirksam ist.

a) ob im Super der Hfzilliziator schwingt oder b) eine im Lautsprecher des Signalverfolgers hörbare Tonfrequenz einem HI-Träger entnommen wird oder nicht.

Die „Erdung“ des Signalverfolgers geschieht über die Tastkabelabschirmung. Durch die konzentrische Führung von Kabelzeile und Abschirmung wird erreicht, daß keine oder nur wenig magnetische Kräfte durch die Fläche zwischen diesen beiden Leitungen hindurchgehen und ein Brummen induzieren.

Bei weniger kritischen Tastungen kann der Signalverfolger über B1 abgekoppelt oder B2 direkt geerdet werden.

Die EM 4 ist als Einzelröhrenzeigeröhre geschaltet. Die Umschaltung als Doppelbereichenzeigeröhre ist jedoch leicht möglich.

Über P4 erhält die EM 4 bei Schalterstellung von S4 auf „Spannungsmessung“ eine für das Gitter negative Kathodenspannung.

Weg zum Gitter der Röhre EBL 1 durch eine HI-Sperre

verbaut. Der HI-Träger gelangt aber zur ECH 4-Triode. Von dort geht er an eine EBL 1-Diode zur Gleichrichtung für die Schallmaßnahme gelangen an das Gitter der Abstimmanzeigeröhre.

- a) Die Modulation eines HI-Trägers nach einer dreistufigen linearen Verstärkung. b) Der HI-Träger einer modulierten oder unmodulierten HF-Schwingung nach einer dreistufigen aperiodischen Verstärkung.

DM im Bedarfsfalle die niederfrequenten Anteile einer Spannung von der Abstimmanzeigeröhre fernzuführen, ist eine NI-Sperre (Drossel und Kondensator 50 nF), die nur für die optische Anzeige wirksam ist.

- a) ob im Super der Hfzilliziator schwingt oder b) eine im Lautsprecher des Signalverfolgers hörbare Tonfrequenz einem HI-Träger entnommen wird oder nicht.

Die „Erdung“ des Signalverfolgers geschieht über die Tastkabelabschirmung. Durch die konzentrische Führung von Kabelzeile und Abschirmung wird erreicht, daß keine oder nur wenig magnetische Kräfte durch die Fläche zwischen diesen beiden Leitungen hindurchgehen und ein Brummen induzieren.

4 Die akustische Anzeige Mit der Abschaltung des eingebauten Lautsprechers wird durch Schalter S4 gleichzeitig die Gegenkopplung, bestehend aus einem RC-Glied, eingeschaltet.

5 Die optische Anzeige Außer der schon beschriebenen Anzeige für HI- und NI-Spannungen dient die Abstimmanzeigeröhre noch als Nullindikator für die Messung von niederfrequenten Wechselspannungen.

Schleifer an rechten Anschluß stellen (größte Empfindlichkeit des Signalverfolgers).

4 Die akustische Anzeige Mit der Abschaltung des eingebauten Lautsprechers wird durch Schalter S4 gleichzeitig die Gegenkopplung, bestehend aus einem RC-Glied, eingeschaltet.

5 Die optische Anzeige Außer der schon beschriebenen Anzeige für HI- und NI-Spannungen dient die Abstimmanzeigeröhre noch als Nullindikator für die Messung von niederfrequenten Wechselspannungen.

Schleifer an rechten Anschluß stellen (größte Empfindlichkeit des Signalverfolgers).


Dann wird 1 mV 800 Hz an das Tastkabel gelegt und das Potentiometer 0,5 M Ω so eingestellt.

Dann wird 1 mV 800 Hz an das Tastkabel gelegt und das Potentiometer 0,5 M Ω so eingestellt.

Formulare für Werkstatt und Handel

Der Verkauf von Rundfunkgeräten aller Art spielt eine große Rolle in dem täglichen Geschäftsablauf des Radiohandels. Vor allem der Verkauf auf Teilzahlung hat sich unter der heute herrschenden Einkommensverhältnissen bei der Kundschaft und angesichts des Wertes und der Lebensdauer dieser Geräte auf der ganzen Linie durchgesetzt.

Mit dem Gerätehandel geht die Gerätereperatur Hand in Hand. Es ist ebenso natürlich, daß der Verkäufer eines Gerätes, solange Teilzahlungen lauten, sich alle Reparaturen an dem verkauften Gerät, sei es solche unter Garantie oder nachher, ausschließlich der eigenen Werkstatt vorbeihält.

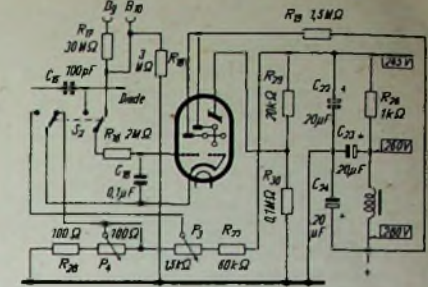

Schaltung 4. EM 4 mit einstellbarem Schattenwinkel

Magisches Auge gerade wieder erscheint. Die betretende Spannung ist dann an der Skala von P1 zu stellen des 0,5 M Ω Potentiometers immer wieder möglich.

Die Abstimmanzeigeröhre kann durch Schalter S4 auch auf die Buchsen B0 und B10 geschaltet werden. Damit ist diese Röhre für Abstimmanzeigewecke benutzbar.

An Stelle der amerikanischen Röhre 6 E 5 kann auch die deutsche Abstimmanzeigeröhre EM 4 mit zwei verschiedenen Leuchtempfindlichkeiten benutzt werden.

Schaltung 4

Die EM 4 ist als Einzelröhrenzeigeröhre geschaltet. Die Umschaltung als Doppelbereichenzeigeröhre ist jedoch leicht möglich. Entweder durch die Einengung des Schattenwinkels auf null Grad ist, daß die Leuchtschirmspannung so weit herabgesetzt wird, wie es die Leuchtschirmhelligkeit noch zuläßt.

Auch auf diese Seite des Radiohandwerks heißt „DRUVELA“ sehr zweckmäßige Formulare bereit. In Gestalt von Reparaturkarten. Sie werden als Anhänger — zum Anhängen an das eingelierte Gerät — oder als Karteikarten zum Abstellen im Kasten ausgebildet.

Advertisement for 'Jede Werkstatt braucht' containing forms for workshop and trade, including contact information for Franzis-Verlag.

Der Fachmann

ist sicher in seinem Urteil und unbestechlich

Trotzdem wird er sich für die Urteile auch seiner Kollegen interessieren, wenn ihm Fachbücher offeriert werden, denn sie kosten sein Geld, und er kann deshalb bei der Auswahl gar nicht vorsichtig genug sein. Jetzt gibt es auf Weihnachten manchem Fachkollegen Mitarbeiter oder Lehrling will man mit einem Fachbuch eine Freude machen, man darf will auch sich selbst beglücken. Da ist das Urteil anderer Fachleute sehr wertvoll...

Die Franzis-Fachbücher sind als hochwertig bekannt. Dies wird, wie die nachstehenden Urteile zeigen, von der Fachwelt anerkannt. Sie sind deshalb auch für Geschenke besonders gut geeignet.

Ein Fachurteil über Hilfsbuch für Katodenstrahl-Oszillografie

von Heinz Richter:

Die Zeitschrift QRV, Amateur-Radio, schreibt:

Nach einer einleitenden Erläuterung der Wirkungsweise des Oszillografen und seiner Einzelteile gibt der Verfasser eine gut gelungene Darstellung aller Möglichkeiten, die ein solches Universalgerät bietet. Aus der Fülle des Inhalts seien hier einige Beispiele herausgegriffen. Den Abschluß bilden eine Sammlung der wichtigsten Oszillogramme mit Erläuterungen und ein vielseitiges Literaturverzeichnis.

200 Seiten mit 176 Bildern, 79 Oszillogramm-Aufnahmen in einem „Atlas der Nogramme“ und 12 Tabellen Format 148 X 210 mm, kart. 12 DM, Halbleinen 13,80 DM

Dieses Buch wird einem dankbaren Leserkreis finden, weil es das praktisch-technische Wissen aus jahrelanger Arbeit mit dem Katodenstrahl-Oszillografen vermittelt und damit genau das bietet, was der Techniker im Labor und Prüffeld erfahren will.

Ein Urteil über Röhrenmeßtechnik

von Helmut Schweitzer:

Die Allgemeine Rundfunktechnik schreibt:

Die Sorgfalt und Exaktheit, mit der das Werk geschrieben wurde und die geschickte Wahl des Bildmaterials machen das Buch zu einem trotz seiner Leichtverständlichkeit äußerst zuverlässigen Ratgeber für jeden Praktiker, der in Industrie, Handel oder Handwerk mit Röhren und ihrer Beurteilung zu tun hat. Besonders wertvoll erscheint uns in diesem Zusammenhang die ausführliche Behandlung dynamischer Messungen.

192 Seiten mit 118 Bildern und vielen Tabellen Format 148 X 210 mm, kart. 12 DM, Halbleinen 13,80 DM.

Es ist dies das umfangreichste und gründlichste Buch, das in der deutschen Fachliteratur über die Röhrenmeßtechnik erschienen ist, eine wertvolle und willkommene Ergänzung der bekannten röhrentechnischen Standard-Werke.

Ein Urteil über Funktechn. Nomogramme

von Hans Joachim Schultze

Die Technischen Hausmittellungen des NWDR schreiben:

Ähnlich anderen Erzeugnissen des Verlages sollen die „Funktechnischen Nomogramme“ die durch Nachschlagen oder Berechnungen entstehenden Verlustzeiten klein halten. Oftmals wird es erforderlich sein, eine bestimmte Formel mit verschiedenen Werten durchzurechnen. Hier wird dem Funktechniker und Ingenieur ein Hilfsmittel in die Hand gegeben, mit welchem gesuchte Werte ohne großen Rechenaufwand zu finden sind. Die Auslegung vorliegender Nomogramme in Format und Maßstab gewährleistet eine für die Praxis ausreichende Genauigkeit.

71 Nomogramme und 4 Zeichentafeln mit Ableselinie in Mappe Format 210 X 300 mm, Preis 9 DM zuzüglich 60 Pf. Versandkosten

Alle Werke beziehen Sie durch den Buch- und Fachhandel oder vom

FRANZIS-VERLAG, MÜNCHEN 2, LUISENSTR. 17
Verlangen Sie auch unseren Verlags-Katalog!

Entwicklung und Fortschritt

Einbau-Chassis für Musiktruhen

Musikschränke, Truhen und Fonokombinationen gibt es in vielen Ausführungen auf dem Gerätemarkt. Sie unterscheiden sich voneinander hauptsächlich durch das jeweils eingebaute Chassis sowie hinsichtlich Form und Ausföhrung der Truhe. Aber nicht in allen Fällen gelingt es, eine Musiktruhe zu finden, die in technischer Beziehung Sonderwünsche erfüllt oder sich im Möbelstil dem jeweiligen Raum anpaßt. Um hier im Angebot der Radioindustrie eine Lücke zu füllen, ist der Lorenz-„Musikblock“ geschaffen worden, der eine mit Sondereinrichtungen ausgestattete Chassis-Einheit darstellt und eine vielseitige Verwendung des Musikschrankes zuläßt.

Schaltungsmäßig handelt es sich um einen 8-Röhren-8-Kreis-Superhet (4 X ECH 4, 2 X EBL 1, EM 4, AZ 12) für Wechselstrom mit 8 Watt Gegentaktstufe und Magischem Auge. Die 8 Kreise zergliedern sich in einen abstimmbaren Eingangs- und Oszillatorkreis und 6 ZF-Bandfilterkreise. Der vierstufige Klangfarbenregler gestattet eine beliebige Wahl des Toncharakters. An das Gerät kann eine Lautsprecher-Kombination angeschlossen werden, die aus je einem 4- und 10-Watt-System besteht. Außerdem ist der zusätzliche Anschluß eines 4-Watt-Lautsprechers möglich. Für Tonfilmvorführungen lassen sich die eingebauten Lautsprecher automatisch abschalten, wenn man den für Tonübertragung vorgesehenen Lautsprecheranschluß einsteckt. Über eine andere Buchse hat man die Wahl für Außenübertragungen entweder einen 10-Watt-Lautsprecher oder zwei 4-Watt-Lautsprecher in Serie anzuschalten, wobei die Einbaulautsprecher außer Betrieb sind.


Der Lorenz-Musikblock ist außer für Rundfunkübertragungen in drei Wellenbereichen für Schallplatten-, Mikrofon-, Tonfilm- und Magnettonwiedergabe eingerichtet. Bei Schallplattenübertragung genügen 40 mV Eingangsspannung für volle Aussteuerung. Die Eingangsimpedanz wurde mit 400 kΩ absichtlich hoch gewählt, um sowohl hochohmige als auch niederohmige Tonabnehmer verwenden zu können. An die Buchse „Tonfilm“ läßt sich ein Mikrofon mit Spezialstecker anschalten. Die Eingangsempfindlichkeit beträgt bei diesem Eingang 1 mV für volle Aussteuerung. Bei einer Eingangsimpedanz von 200 kΩ können Tauchspulen- und Kristallmikrofone ohne Vorverstärker direkt angeschlossen werden, während zum Betrieb von Kondensatormikrofonen ein geeigneter Vorverstärker notwendig wird. Will man ein Kohlemikrofon mit Übertrager und Batterie benutzen, so kommt hierfür ein anderer Eingang mit 100 kΩ Impedanz in Frage (Empfindlichkeit 10 mV). Für Tonfilmübertragung im Heim wird die Fotozelle mit einem normalen Tonfilmstecker an die Buchse „Ton-

film“ angeschlossen. Die Fotozellenspannung ist im Gerät auf 120 V für handelsübliche Fotozellen eingestellt. Bei Verwendung von Fotozellen mit niedrigerer Betriebsspannung muß das Gerät entsprechend umgeschaltet werden. Schließt man ein Magnettongerät an den NF-Eingang an, so kann das Einbauchassis nicht nur für Wiedergabe, sondern unter Verwendung eines an die Ausgangsklinken angeschalteten Übertragers auch für Aufnahmen verwendet werden.

Der Lorenz-Musikblock wurde konstruktiv so ausgebildet, daß er auf seitliche Drehknöpfe verzichtet und senkrecht oder waagrecht eingebaut werden kann. Die Abmessungen betragen 605 X 300 X 230 mm.

Fernseh-Meßsender

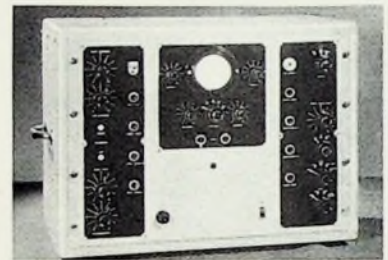Für die kommende Fernsehentwicklung sind jene Meßeinrichtungen von Bedeutung, bei denen Fernsehempfänger jederzeit unabhängig von den Ausstrahlungen eines Fernsehsenders abgestimmt und geprüft werden können. So benötigen jene Gerätefabriken, die in absehbarer Zeit mit der Entwicklung und dem Serienbau von Fernsehempfängern beginnen werden, vor allem einen Fernseh-Meßsender.



Ein Fernseh-Meßsender mit 49 Röhren


Ein derartiges von Philips, Eindhoven, hergestelltes Meßgerät wird nunmehr auch für die beiden in Deutschland für Versuchsendungen vorgesehenen Fernsehbänder um 100 MHz mit NWDR-Synchronisierung gefertigt. Die Weiterentwicklung für den Fernsehkanal zwischen 174 und 216 MHz und Synchronisierung nach den neuen Empfehlungen des CCIR, wird in Kürze beendet sein.

Mit Hilfe des neuen Fernseh-Meßsenders läßt sich, unabhängig von einem Fernsehsender, beurteilen, ob das Empfängerbild in der horizontalen oder vertikalen Richtung Verzerrungen aufweist und ob der im Empfänger eingebaute Bildverstärker für die beim Fernsehen erforderliche große Bandbreite richtig bemessen ist. Es läßt sich ferner u. a. feststellen, ob die Bewegung des Lichtpunktes auf dem Schirm einwandfrei arbeitet. Das neue Meßgerät verwendet insgesamt 49 Röhren, worunter sich 20 Röhren ECC 40 und 9 Röhren ECH 42 befinden. Es enthält einen Generator für die Erzeugung der Bildmuster, einen Generator für die verschiedenen Synchronisierimpulse und einen Generator, der die trapezförmigen Spannungen für die Überprüfung der richtigen Lichtverteilung liefert. Ferner sind ein bildmodulierter HF-Oszillator ein tonmodulierter HF-Oszillator und ein Oszillograf eingebaut, mit dem sich die genannten Signale überprüfen lassen. Der Fernseh-Meßsender liefert eine Ausgangsspannung von etwa 50 mV bei 80 Ω Ausgangsimpedanz über ein Koaxial-Kabel.

Nach den Empfehlungen des CCIR sollen in Zukunft für Fernsehen folgende Kanäle benutzt werden, für die auch der Philips-Meßsender in absehbarer Zeit hergestellt werden wird.

Bild- und Tonträger im Fernseh-Band 174... 216 MHz

Kanal 174	181 MHz	Bild 175,25 MHz	Ton 180,75 MHz
Kanal 181	188 MHz	Bild 182,25 MHz	Ton 187,75 MHz
Kanal 188	195 MHz	Bild 189,25 MHz	Ton 194,75 MHz
Kanal 195	202 MHz	Bild 196,25 MHz	Ton 201,75 MHz
Kanal 202	209 MHz	Bild 203,25 MHz	Ton 208,75 MHz
Kanal 209	216 MHz	Bild 210,25 MHz	Ton 215,75 MHz

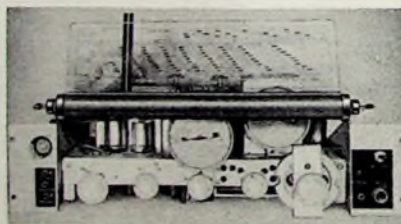

Vorderansicht des Lorenz-Musikblocks



Einbau-Chassis im Musikschrank

Radio-Meßtechnik

Eine Aufsatzfolge für den Funkpraktiker (XVI)

Anschließend an die 15 Folge in Heft 22, 1950, S. 392, beginnt der Verfasser mit dem Abschnitt über Aperiodische NI-Meßverstärker. Daran schließt sich der erste Teil des Kapitels über Spannungsanzeige.

4.19. Aperiodische NI-Meßverstärker

a) Anwendung

Aperiodische NI-Meßverstärker sind ein wichtiges Hilfsmittel bei der Entwicklung und Instandsetzung von Tonfrequenz-Übertragungsanlagen wie z. B. Tonfilm- und Mikrofonverstärkereinrichtungen. Ein derartiges Meßgerät soll sich in Verbindung mit einem Tonfrequenzgenerator z. B. zur folgende Meßaufgaben eignen:

1. Zur Messung der Gesamtverstärkung und der einzelnen Stufenverstärkungen eines beliebig geschalteten und zusammengesetzten Verstärkers.
2. Zur Messung des Frequenzganges der einzelnen Stufenverstärkungen und der Gesamtverstärkung (von der Fotozelle bis zu den Lautsprechern) in einer Tonfilmverstärkeranlage.
3. Als hochohmiger Hörverstärker zur stufenweisen Ermittlung von Verzerrungsursachen in einem beliebigen NI-Verstärker.
4. Als Mikrofon- oder Fotozellen-Vorverstärker mit definiertem und etwa von 10.000 beliebig einstellbarem Verstärkungsfaktor.
5. Als wahlweise einschaltbarer Zwischenverstärker mit definiertem und etwa von 1.000 lückenlos regelbaren Verstärkungsfaktor zur Überbrückung ausgefallener Verstärkerstufen.
6. Als Versuchsverstärker mit höherem und regelbarem Verstärkungsgrad und mit einer mittleren Ausgangsleistung von 3-4 Watt und geringem Klirrfaktor zur Prüfung von Mikrofonen und Tonabnehmern.
7. Zur Aufsuchung und Messung kleiner (Brumm-) Störspannungen in einer NF-Übertragungsanlage.
8. Zur Dämpfungsmessung von 0 bis etwa 10 Neper (100 Decibel) an NF-Siebsschaltungen unter normalen Betriebsbedingungen.

b) Schaltung

Bild 86 zeigt die vollständige Schaltung eines universell verwendbaren Meßverstärkers, womit außer den unter a) genannten Meßaufgaben noch zahlreiche andere Messungen ausführbar sind. So ist das Gerät z. B. als Oszilloskopverstärker verwendbar oder wegen seiner hohen Spannungsempfindlichkeit (100 μ V) als vorzüglich Nullanzeiger für Tonfrequenzmeßbrücken.

langen selbst im 300-V-Bereich nie mehr als 30 mV an das Gitter der ersten Röhre, wodurch verzerrungsfreie Verstärkung gewährleistet ist. Die EF 12 ist als Triode geschaltet, ihr Verstärkungsgrad beträgt rund 40. Vor der zweiten Röhre EF 12, die ebenfalls als Triode geschaltet ist, liegt ein vierteileriger Spannungsteiler mit den umschaltbaren Teilverhältnissen 1:1, 3:1, 10:1 und 30:1. Die beiden Stufenschalter S_1' und S_1'' sind zugunsten einfacher Bedienung mechanisch gekuppelt. Durch diese Schaltkombination sind für alle zwölf Spannungsmessbereiche insgesamt nur sieben genau abzugeichende Teilerwiderstände erforderlich! Außerdem gelangt damit auch an das Gitter der zweiten Röhre in keinem Bereich eine höhere NF-Spannung als 40 mV, wodurch auch diese Stufe verzerrungsfrei verstärkt. Vor dem Eingang der Endstufe EBL 1 befinden sich zwei regelbare Spannungsteiler P_1 und P_2 sowie der Schalter S_2' des dreiteiligen Meßartumschalters. Im Röhrenvollmeterbetrieb steht der Schalter auf RV, im Verstärkerbetrieb auf Verst. P_1 dient zur Nacheichung des Verstärkungsgrades bei stärkeren Netzspannungsänderungen, P_2 zur stetigen Regelung des jeweils eingeschalteten Verstärkungsgrades im Verhältnis 1:10. Der Eichregler gestattet eine Verstärkungsänderung um etwa $\pm 25\%$. Die Eichung der Verstärkung mit Hilfe eines Vergleichsvoltmeters ist nur einmalig notwendig. Hiernach kann das Gerät in sich nachgeieicht werden. Die Eichspannung hierfür liefert eine 9-V-Wicklung des Netztransformators. Steht der Eichschalter S_3 auf 1, so wird die volle Eichspannung direkt auf das Diodevoltmeter gegeben. In Schalterstellung 2 wird diese Eichspannung über die Widerstände R_1 und R_2 auf 10 mV heruntergeteilt und, wenn S_2 auf Eich eingestellt, auf das Gitter der ersten Verstärkeröhre gegeben. Der Teilerwiderstand R_2 ist nach erstmaliger Spannungseichung so abzugleichen, daß das Diodevoltmeter in den beiden Schalterstellungen 1 und 2 gleichen Ausschlag zeigt. Weiterhin ist dann die Nacheichgenauigkeit nur von der Konstanz des Teilerwiderstandes R_1, R_2 abhängig.

Im reinen Verstärkerbetrieb arbeitet die Endröhre auf den Ausgangsübertrager, dessen Primärimpedanz etwa siebenmal größer ist als der ohmsche Anodenwiderstand (1 k Ω) bei Röhrenvollmeterbetrieb. Um jedoch zwischen Verstärkereingang und 7-k Ω -Ausgang ebenfalls dieselbe Höchstverstärkung von 10.000 zu erzielen, wird die überschüssige Verstärkung am Vorwiderstand (800 k Ω) des Reglers P_2 vernichtet. Durch die Verstärkungsregelung mittels P_2 erhält man in vier

Hierfür wird die Skala des Reglers P_2 von 0,1 bis 1 geeicht. Natürlich ist zur Einhaltung dieser Verstärkungen der Verstärker ausgang mit dem entsprechenden Außenwiderstand zu belasten. Arbeitet z. B. das Gerät als Zwischenverstärker, wobei sein 7-k Ω Ausgang mit einem anderen hochohmigen Verstärkereingang verbunden wird, so ist entweder etwa der 7-k Ω -Ausgang mit einem ohmschen Widerstand zu 7 k Ω oder der 10 Ω Ausgang mit einem zu 10 Ω zu belasten.

c) Spannungs- und Leistungspegel

In der Verstärkertechnik werden Verstärkungsgrade und Dämpfungen vielfach in Neper oder Decibel angegeben. Das ist der Logarithmus des Spannungsverhältnisses zwischen dem Eingang und Ausgang eines Verstärkers oder einer Siebschaltung. In Deutschland rechnet man allgemein mit dem natürlichen Logarithmus (ln). Die Maßeinheit ist hierbei das Neper. Im Ausland dagegen rechnet man meist mit dem dekadischen Logarithmus (lg) und nennt die Maßeinheit das Bel, oder was gebräuchlicher ist, den zehnten Teil davon, das Decibel. Diese Maße wurden eingeführt, weil das Gehörempfinden nicht linear, sondern logarithmisch ist. Außerdem ergibt sich bei Verwendung dieses logarithmischen Maßes der Vorteil, bei großen Verstärkungsziffern oder großen Dämpfungsverhältnissen mit viel kleineren Zahlen rechnen zu können. Ein weiterer Vorteil ist, daß die Dämpfung längs einer gleichmäßigen Leitung dann linear zunimmt. Die jeweilige Ein- oder Ausgangsspannung eines Verstärkers, eines Siebgliedes oder einer Leitung nennt man die relative Spannungseigenschaft. Wenn es gleichzeitig ist, welche Sprechleistung hierbei von der Übertragungseinrichtung ein- und ausgeht, genommen oder aus- und einseitig abgelesen wird. Die linearen und logarithmischen Maße stehen in folgendem Zusammenhang:

$$\ln \frac{\text{Ausgangsspannung}}{\text{Eingangsspannung}} = \text{Neper}$$

$$20 \lg \frac{\text{Ausgangsspannung}}{\text{Eingangsspannung}} = \text{Decibel}$$

$$1 \text{ Neper} = 8,686 \text{ Decibel}$$

$$1 \text{ Decibel} = 0,115 \text{ Neper}$$

Aus Bild 87 können die logarithmischen Maße des relativen Spannungspegels in Neper und Decibel für Spannungsverhältnisse von 1:1 bis 100.000 direkt abgelesen werden. Die genauere Ausrechnung von Zwischenwerten ist bei gegebenem Spannungsverhältnis mit Hilfe eines Rechenschiebers mit lg Teilung rasch möglich. Zu bedenken ist hierbei, daß der dekadische Logarithmus (lg) für Zehnerpotenzen von 1, 9,999 = 0, von 10, 99,99 = 1, von 100, 999,9 = 2, von 1000, 9999 = 3, von 10.000, 99.999 = 4 usw. Auf dem Rechenschieber liest man z. B. für lg 4 die Zahl 0,602 ab. Dann ist lg 4 = 0,602, lg 40 = 1,602, lg 400 = 2,602, lg 4000 = 3,602 usw. Der natürliche Logarithmus (ln) ergibt sich dann zu:

$$\ln = \lg \times 2,30258$$

Beispiel: Wie groß ist die Spannungsverstärkung V in Neper und Decibel, wenn die Eingangsspannung eines

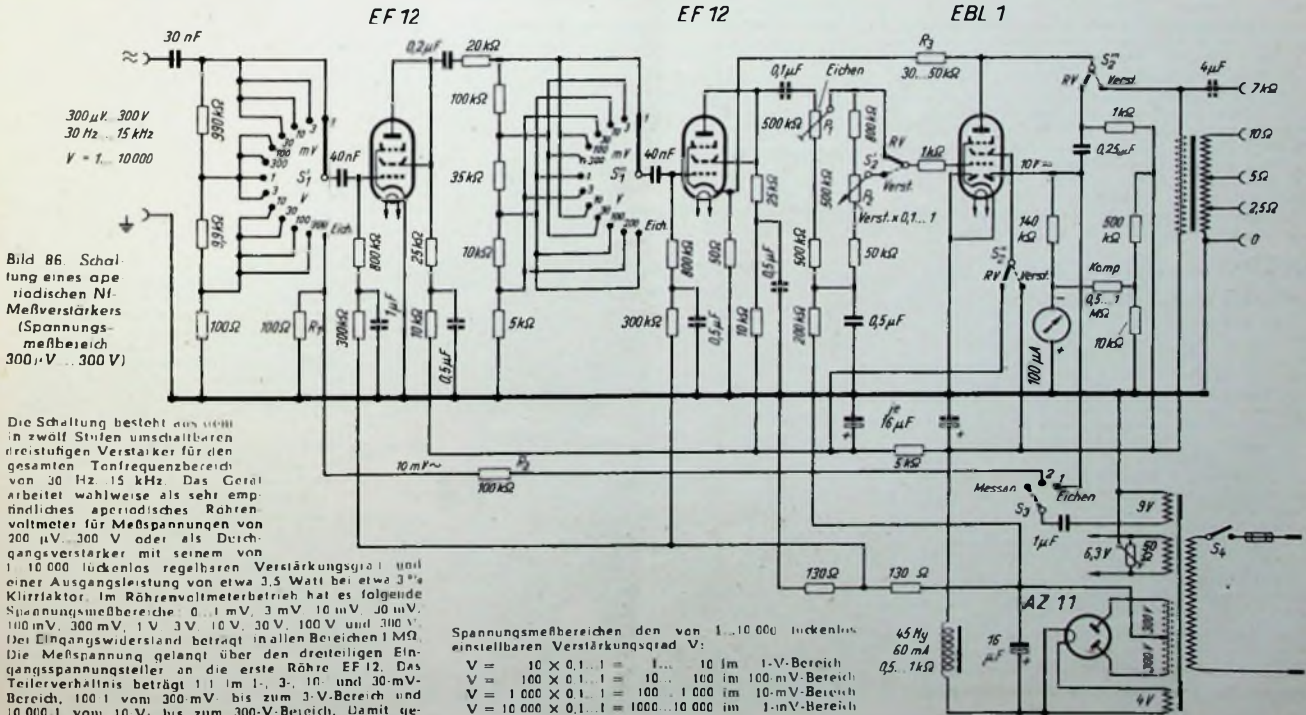


Bild 86. Schaltung eines aperiodischen NI-Meßverstärkers (Spannungsmessbereich 300 μ V ... 300 V)

Die Schaltung besteht aus einem in zwölf Stufen umschaltbaren dreistufigen Verstärker für den gesamten Tonfrequenzbereich von 30 Hz bis 15 kHz. Das Gerät arbeitet wahlweise als sehr empfindliches aperiodisches Röhrenvoltmeter für Meßspannungen von 200 μ V, 300 V oder als Durchgangsverstärker mit seinem von 1 bis 10.000 lückenlos regelbarem Verstärkungsgrad und einer Ausgangsleistung von etwa 3,5 Watt bei etwa 3% Klirrfaktor. Im Röhrenvollmeterbetrieb hat es folgende Spannungsmessbereiche: 0,1 mV, 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V und 300 V. Der Eingangswiderstand beträgt in allen Bereichen 1 M Ω . Die Meßspannung gelangt über den dreiteiligen Eingangsspannungsteiler an die erste Röhre EF 12. Das Teilverhältnis beträgt 1:1 im 1-, 3-, 10- und 30-mV-Bereich, 100:1 vom 300 mV bis zum 3-V-Bereich und 10.000:1 vom 10 V bis zum 300-V-Bereich. Damit ge-

Spannungsmessbereiche den von 1 bis 10.000 lückenlos einstellbaren Verstärkungsgrad V:

V = 10 \times 0,1...1 = 1... 10 im 1-V-Bereich
 V = 100 \times 0,1...1 = 10... 100 im 100-mV-Bereich
 V = 1.000 \times 0,1...1 = 100... 1.000 im 10-mV-Bereich
 V = 10.000 \times 0,1...1 = 1.000... 10.000 im 1-mV-Bereich

Verstärker $U_1 = 5 \text{ mV}$, die Ausgangsspannung $U_2 = 25 \text{ V}$.

$$V_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{25}{0.005} = 5000$$

$$V_{Np} = \ln \frac{U_2}{U_1} = \ln 5000 = 3.699 \cdot 2.30258 \approx 8,5 \text{ Neper}$$

$$V_{Db} = 20 \lg 5000 = 20 \cdot 3.699 \approx 74 \text{ Decibel}$$

Ebenso wird auch der zulässige Frequenzgang eines Verstärkers (wobei dessen Eingangsspannung konstant gehalten und die Schwankung der Ausgangsspannung gemessen wird) in Prozenten in Neper oder Decibel angegeben. Eine Verstärkungsänderung von 20 % (entsprechend einer Ausgangsspannungsänderung im Verhältnis 1:1,2) entspricht dann einer Verstärkungsänderung von rund 0,18 Neper oder (und 1,58 Decibel. Aus Bild 88 können Verstärkungsschwankungen bis zu 100 % (also für Spannungsverhältnisse von 1:1...1:2) direkt in Neper oder Decibel abgelesen werden.

In der Verstärkertechnik des Fernmeldewesens der Post und zum Teil auch in der der Radiotechnik hat man neben dem relativen Pegel den absoluten Spannungs- und Leistungspegel eingeführt, wobei in der Fernsprechtechnik 1 mW = 0 Neper (= 0 Decibel) der Bezugspunkt des absoluten Leistungspegels ist, wenn diese Leistung an einem Ein- bzw. Ausgangswiderstand $R = 600 \Omega$ verbraucht wird. Das ist der standardisierte Abschlusswiderstand von Verstärkern, Filtern und Kabeln der Post. Der Spannungspegel des Bezugspunktes hat folglich den Betrag

$$U = \sqrt{NR} = \sqrt{0.001 \cdot 600} = 0.775 \text{ V} = 0 \text{ Neper}$$

Sinkt dieser Spannungspegel, so wird der absolute Spannungspegel negativ steigt er über 0,775 V, so wird der Pegel positiv. Mißt man z. B. in einer Telefonübertragungseinrichtung der Post an einem beliebigen Punkt die Spannung von 3,1 V, so beträgt der absolute Spannungspegel

$$\ln \frac{3.1}{0.775} = +1.38 \text{ Neper}$$

oder

$$20 \lg \frac{3.1}{0.775} = +12 \text{ Decibel}$$

Der vom Bezugspunkt (0 Np) abweichende absolute Leistungspegel ergibt sich aus:

$$N_{\text{Neper}} = \frac{1}{2} \ln \frac{N_2}{N_1}$$

$$N_{\text{Decibel}} = 10 \lg \frac{N_2}{N_1}$$

Hierin ist N_1 die Leistung in Watt des Bezugspunktes, also 1 mW, entsprechend dem Pegel von 0 Neper bzw. 0 Decibel. N_2 ist die von 1 mW abweichende Leistung, die sich mittels Spannungsmessung ergibt, d. h.

$$N_2 = \frac{U^2}{R} = \frac{U^2}{600}$$

Für Tonfrequenzverstärkereinrichtungen der Radiotechnik hat man wegen den verschiedensten Ausgangswiderständen der Verstärker einen Spannungspegelbezugspunkt noch nicht festgelegt. In nachstehender Tabelle sind daher neben dem absoluten Leistungspegel die absoluten Spannungspegel für zwei häufig vorkommende Ausgangswiderstände $R_1 = 4000 \Omega$ und 7000Ω eingetragen und zwar bezogen auf die für Empfindlichkeitsmessungen festgelegte Standardleistung von 50 mW = 0 Neper = 0 Decibel. Für in

Neper oder Decibel zu reichende Spannungsmesser läßt sich eine feinere Gliederung oder Erweiterung der Tabelle für andere Widerstandswerte mit Hilfe eines Rechenschiebers oder einer lg-Tabelle nach den vorher angegebenen Beziehungen leicht durchführen.

Leistungspegel in Watt, Neper und Decibel Spannungspegel in Volt an $R=4000 \Omega$ und $R=7000 \Omega$				
Watt	Neper	Decibel	Volt an 4000 Ω	Volt an 7000 Ω
0,01	-0,805	-6,988	6,33	8,36
0,02	-0,457	-3,979	8,95	11,85
0,03	-0,265	-2,230	10,97	14,50
0,04	-0,111	-0,969	12,67	16,75
0,05	0	0	14,15	18,71
0,06	+0,091	+0,797	15,50	20,50
0,07	+0,168	+1,641	16,75	22,15
0,08	+0,235	+2,041	17,90	23,70
0,09	+0,293	+2,557	19,00	25,10
0,1	+0,346	+3,010	20,00	26,50
0,2	+0,682	+6,020	28,30	37,40
0,4	+1,038	+9,030	40,00	42,40
0,6	+1,241	+10,792	49,00	64,80
0,8	+1,385	+12,04	56,6	74,8
1,0	+1,496	+13,01	63,2	83,6
1,2	+1,587	+13,80	69,3	91,6
1,4	+1,664	+14,47	74,8	99,0
1,6	+1,730	+15,05	80,0	106,0
1,8	+1,789	+15,56	84,8	112,5
2,0	+1,841	+16,02	89,5	118,5
2,2	+1,889	+16,43	93,7	124,2
2,4	+1,933	+16,81	98,0	129,8
2,6	+1,975	+17,16	102,0	135,0
2,8	+2,010	+17,48	105,0	140,0
3,0	+2,047	+17,78	109,7	145,0
3,2	+2,079	+18,06	113,2	150,0
3,4	+2,105	+18,32	116,8	154,6
3,6	+2,138	+18,57	120,0	158,8
3,8	+2,165	+18,80	123,4	163,6
4,0	+2,191	+19,03	126,7	167,5
4,2	+2,215	+19,24	130,0	171,6
4,4	+2,238	+19,44	133,0	176,0
4,6	+2,261	+19,64	136,0	179,5
4,8	+2,282	+19,82	138,7	183,5
5,0	+2,303	+20,00	141,7	187,2

4. Kapitel. Spannungsanzeiger

Spannungsanzeiger dienen zur Anzeige von Kleinst- oder Höchstspannungen, so z. B. als Nullanzeiger in Meßbrücken oder als Resonanzspannungsanzeiger in Induktivitäts- und Kapazitätsmeßgeräten nach dem Hi-Resonanzverfahren oder in Resonanzfrequenzmessern. Hierbei spielt die Spannungsmessgenauigkeit in den meisten Fällen überhaupt keine Rolle. Dafür wird je nach Verwendungszweck gefordert:

1. Möglichst große Veränderung des Zeigerausschlages oder des Leuchtwinkels oder der Lautstärke bei nur kleinen Veränderungen der anzuzeigenden Spannung.
2. Hohe Überlastbarkeit auch bei sprunghaft auftretenden Überspannungen.
3. Hohe Spannungsempfindlichkeit als Nullanzeiger.
4. Hoher Eingangswiderstand und kleine Eingangskapazität.
5. Einfache und möglichst umfangreiche Regelung der Spannungsempfindlichkeit und des Anzeigebereiches.
6. Geringster Aufwand an Bauteilen bei höchstem Wirkungsgrad für den jeweiligen Verwendungszweck.

4.20 Nullspannungsanzeiger

Der einfachste und zugleich billigste Spannungsanzeiger für Meßbrücken läßt sich mit einer Abstimmanzeigeröhre aufbauen. Gut geeignet sind hierfür z. B. die Röhren AM 2, C/EM 2, EM 1, EM 11, 6 C 5, 6 E 5 und

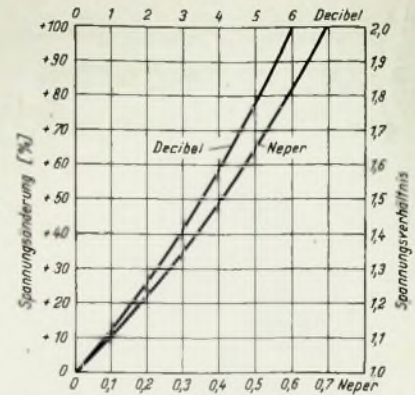


Bild 88. Neper und Decibel für Spannungsänderungen von 0...100% oder für kleine Spannungsverhältnisse von 1:1...1:2

andere. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Empfindlichkeit für kleine Spannungen und in ihrem Aussteuerbereich. Innerhalb dessen eine deutlich sichtbare Leuchtwinkeländerung noch wahrnehmbar ist. In allen Fällen erreicht man jedoch hohe Eingangswiderstände von 0,5...2 M Ω und kleine Eingangskapazitäten von 3...8 pF. Eine einfache und vielfach angewandte Schaltung mit der Röhre AM 2 zeigt Bild 89. Diese Röhre ist als Nullanzeiger in Wechselstrommeßbrücken besonders gut geeignet, weil ihr Triodenteil zur NI-Verstärkung ausgenutzt werden kann. Dadurch ist die Spannungsempfindlichkeit im Vergleich zu vielen anderen Röhren außergewöhnlich groß. Die anzuzeigende Wechselspannung U_e wird im Triodenteil etwa 40...60fach verstärkt und bewirkt eine erste Steuerung des Leuchtwinkels über die Steuerstege. Gleichzeitig gelangt die verstärkte Wechselspannung über den Gitterkondensator an das Anzeigegitter und bewirkt eine abermächtige und besonders kräftige Steuerung des Leuchtwinkels im Sinne der ersten Steuerung. Bild 89 zeigt ebenfalls den Verlauf der Leuchtwinkeländerung in Abhängigkeit von der Anzeigespannung U_e . Im Bereich kleiner Anzeigespannungen von 0...0,1 V ist die Leuchtwinkeländerung am größten. Sie beträgt hier durchschnittlich 1° je 2 mV Spannungsänderung. Bei weiter ansteigender Anzeigespannung nimmt der Leuchtwinkel annähernd proportional mit der Spannung zu, bis sich die Kurve etwa oberhalb 3 V immer mehr verflacht, da hier die verstärkte Wechselspannung das Anzeigegitter bis in das Gitterstromgebiet aussteuert, so daß die hierbei auftretende Richtspannung die Gittervorspannung vergrößert und damit eine weitere Zunahme des Leuchtwinkels verhindert. Der Verlauf der Leuchtwinkeländerung in Abhängigkeit von der Anzeigespannung entspricht also weitgehend den Anforderungen, die an einen Nullspannungsanzeiger gestellt werden. Große Empfindlichkeit bei kleinen und geringe Empfindlichkeit bei höheren Spannungen. Zudem ist die Röhre nach voller Leuchtwinkelaussteuerung für die Praxis beliebig überlastbar. Zur Einregelung der höchsten Anzeigempfindlichkeit bei kleinen Spannungen wird der im Kalodenzenweig liegende Regelwiderstand eingestellt. In der Schaltung liegt eine Eingangsklemme an Masse (Erd). Folglich muß dieser Punkt in der Brücke ebenfalls an Masse liegen. Ist dies nicht der Fall, so muß der Spannungsanzeiger über einen NI-Übertrager betrieben werden. Normalerweise bildet der Gitterwiderstand (1 M Ω) einen Zweigwiderstand der Brücke.

(Fortsetzung des 4. Kapitels in Heft 24.)

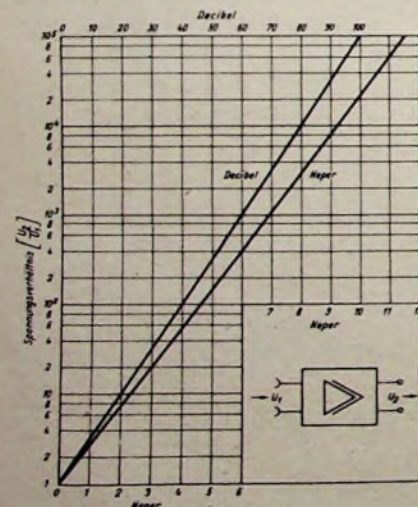


Bild 87. Neper und Decibel für Spannungsverhältnisse von 1:1...1:100.000

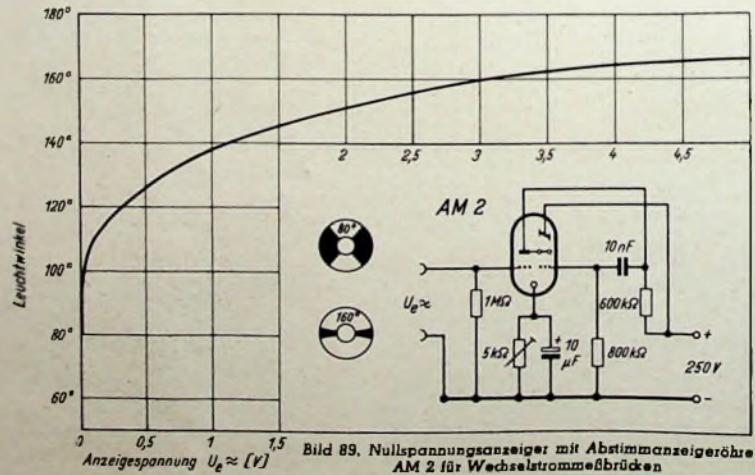


Bild 89. Nullspannungsanzeiger mit Abstimmanzeigeröhre AM 2 für Wechselstrommeßbrücken

FUNKSCHAU-Prüfbericht:

Nordmende - Großsuper 415 WU

AM/FM-Super mit 7 Wellenbereichen

In klanglicher Hinsicht konnte sich der UKW-Rundfunk auf den deutschen Gerätebau zweifellos befruchtend auswirken. So gelingt es neuerdings in der Groß- und Spitzensuperklasse den tatsächlich abgestrahlten Frequenzbereich bis zu 15 000 Hz zu erweitern und damit für den UKW-Bereich eine ungewöhnlich gute Wiedergabe zu erzielen. Allerdings muß das Empfangsgerät in elektrischer und akustischer Beziehung harmonisch durchbildet sein. Da es auf den anderen Wellenbereichen darauf ankommt, den Frequenzbereich aus bekannten Gründen zu beschneiden, begnügt man sich hier mit einem Frequenzband bis 6500 Hz. Legt man die tiefste zu übertragende Frequenz auf ca. 40 Hz fest, so erhält man ausgesprochene Breitbandwiedergabe, die z. B. für den neuen Nord-Mende Großsuper 415 WU charakteristisch ist.

Trennschärfe und Empfindlichkeit

Die gegenwärtige Wellensituation zwingt den Konstrukteur, bei hochwertigen Geräten das Trennschärfeproblem besonders zu beachten. Mende hat mit der 8-Kreis-Schaltung, wobei 6 Kreise auf den ZF-Teil entfallen, dank Anwendung eines Vierkreisfilters eine maximale Trennschärfe von 1:1000 erreicht. Selbst wenn der Senderabstand die Norm von 9 kHz unterschreitet und z. B. auf 8 oder 7 kHz absinkt, lassen sich im allgemeinen die Stationen noch gut trennen, sofern der Nachbar-sender nicht allzu stark einfällt.

Bei der hohen Kreiszahl kam es darauf an, einen unerwünschten Rückgang der Empfindlichkeit zu vermeiden. Man hat sich bemüht, durch ausgesuchte Drahtsorten und geeignete Hf-Eisenkerne Zf-Kreise mit 350 kΩ Resonanzwiderstand zu schaffen und trotz Anwendung von 6 Zf-Kreisen eine Empfindlichkeit von 30 µV zu erzielen. Im UKW-Bereich kommt als zweiter Zf-Verstärker die Breitbandpentode EF 42 hinzu. Für 50 mW Ausgangsleistung wird so bei einem Frequenzhub

Anforderungen Eine Oszillatorschaltung guter Frequenzstabilität (kapazitive Dreipunktschaltung) und keramische Kondensatoren mit geeigneten Temperaturkoeffizienten verhindern das Weglaufen des gerade eingestellten Senders. Ferner ist der Einfluß des eigentlichen Abstimm-drehkondensators mit Hilfe kleiner Reihen-kondensatoren und großer Parallelkapazitäten weitgehend ausgeschaltet worden. So besteht in den UKW-Bereichen keinerlei akustische Rückkopplung mehr. Im UKW-Teil finden wir die vorteilhafte Ratio-Detektorschaltung, die im Zusammenwirken mit der vorgeschalteten Begrenzerstufe AM-Störungen wirksam beschneidet.


Sorgfältige Konstruktion

Betrachtet man den Aufbau unterhalb des Chassis, so ist man von der klaren und wohlüberlegten Verdrahtung begeistert. Alle Lötstellen liegen ebenso wie die meisten Schaltelemente frei und leicht zugänglich, so daß man sich mühelos in der Leitungsführung zu recht findet. An keiner Stelle wurden mehr als zwei Drähte in einer Lötöse verlötet. Zweifachdrehkondensator und Mischröhre befinden sich auf einer besonderen Montageplatte oberhalb des Chassis. Die UKW-Vorkreis-pule ist auf einer kleinen Pertinaxplatte befestigt, die man aus Gründen kürzester Leitungsführung direkt am Drehkondensator festgeschraubt hat. Der UKW-Bereichschalter und die UKW-Oszillators-pule sitzen unmittelbar unter dem Mischröhren-aggregat an elektrisch günstigster Stelle. Das Schallersegment für die UKW-Bereichschaltung ist über ein Hebelglied mit der Wellenschalterachse gekuppelt.

Technischer Luxus und Preiswürdigkeit

Am Beispiel des Nord-Mende Superhels 415 WU erkennt man deutlich, daß die neue Form des Großsuperhels durchaus ihre Daseinsberechtigung hat. In der Vorkriegszeit gehörten Hf-Vorstufe, Gegentaktendverstärker und verschiedene Einrichtungen zur üblichen Ausstattung des Großsuperhels. Heute bevorzugt man mehr hohe Betriebssicherheit und Preiswürdigkeit, verzichtet aber auf unnötigen Komfort, der den Preis sprunghaft in die Höhe treibt. Dabei erfüllt die Klangqualität des

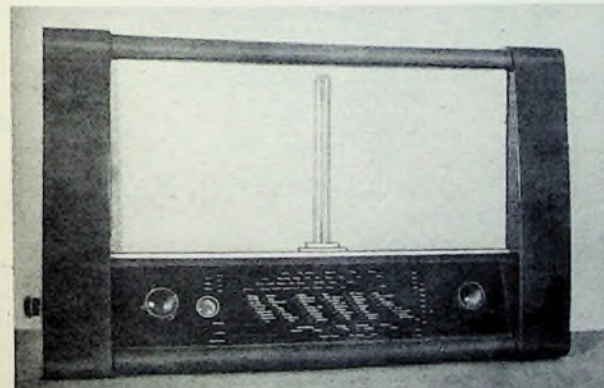
Links: Großsuper 415 WU, ein lauschönes Gerät



von etwa ± 30 kHz eine Eingangsspannung von nur ca. 60 µV erforderlich.

KW- und UKW-Eigenschaften

Elektrische und konstruktive Maßnahmen verleihen dem KW-Teil eine Konstanz und Stabilität, wie man sie im MW- und LW-Bereich gewöhnt ist. Da Vorkreis und Oszillatorkreis absoluten Gleichlauf haben, ergibt sich eine 2 bis 3fache Aufschaukelung der Antennenspannung. Die Spiegelselektion ist im 49-m-Band bei nur einem Vorkreis etwa 30fach. Die vier KW-Bereiche (49 m, 41 m, 31 m und 25 m) sind jeweils auf den Gesamttraum der Skala verteilt und verwenden eine 20fache Banddehnung. Auch die auf KW so wichtige Konstanz der Abstimmung entspricht hohen

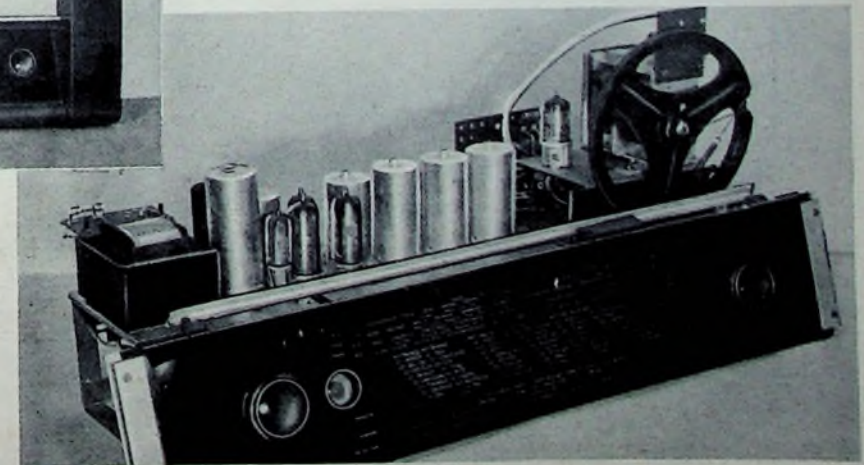


Rechts erkennt man die UKW-Antennenzuleitung und die UKW-Montagepläne

Technische Daten

Empfindlichkeit: AM ca. 30 µV, FM ca. 60 µV bezogen auf 50 mW Ausgangsleistung und 30 kHz Frequenzhub	nehmeranschluß, zweiter Lautsprecheranschluß, hochohmig (7 kΩ); Magisches Auge; Edelholzgehäuse
Trennschärfe: bei 600 kHz: schmal 1:1000, breit 1:30	Röhrenbestückung: ECH 42, EF 41, EP 42, EB 41, EBF 80, EL 41, EM 34, Selengleichrichter 250 B 100
Spiegelselektion: bei 200 kHz = 1:2000, bei 600 kHz = 1:300, bei 6 MHz = 1:28	Zwischenfrequenzen: 473 kHz, 10,7 MHz
Bandbreite: Schmal = 4 kHz, breit = 9 kHz	Skalenimpcten: 2 X 6,3 V, 0,3 A
Abgleichpunkte: 200, 600, 1480 kHz, 6,1, 7,2, 11,9, 93 MHz	Sicherung: 220/240 V = 0,4 A 1r88, 110/125 V = 1,0 A träge
Eigenschaften: Bei AM und FM 8 Kreise; 7 Röhren + Selengleichrichter; Zweifach Drehkondensator; Vorkreis, Oszillatorkreis; bei AM: 1 vierkreisiges ZF-Bandfilter mit umschaltbarer Bandbreite, 1 zweikreisiges ZF-Bandfilter; bei FM: 2 je zweikreisige ZF-Bandfilter, 1 Ratio-Detektorfilter; Dioden- bzw. Ratio-Detektorgleichrichtung; dreistufiger Schwundausgleich; zweistufiger NF-Verstärker mit Gegenkopplung und gehörrichtiger Lautstärkeregelung; stetig veränderlicher Klangfarbenregler; Tonab-	Leistungsaufnahme: ca. 52 Watt
	Wellenbereiche: 150, 360 kHz, 508 bis 1650 kHz, 4,94, 6,38 MHz (49-m-Band), 7,01 bis 7,52 MHz (41-m-Band), 9,45, 10,1 MHz (31-m-Band), 11,57 bis 12,38 MHz (25-m-Band), 85-102 MHz
	Abmessungen: 650 X 450 X 290 mm
	Gewicht: 16,5 kg
	Preis: DM 415,-
	Hersteller: Norddeutsche Mende-Rundfunk G.m.B.H. Bremen-Hemelingen

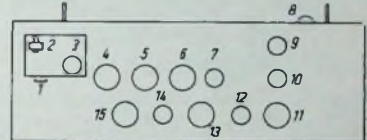Mende 415 WU hohe Ansprüche, so daß man oft ein Gerät mit Gegentaktendstufe vor sich zu haben glaubt.



Anordnung der Spulenbecher und Röhren. Es bedeuten: 1 = UKW-Oszillatorkreis, 2 = UKW-Vorkreis, 3 = ECH 42, 4 = 1. Bandfilter 473 kHz (unten); 3. Zf-Kreis, oben; 2. Zf-Kreis), 5 = 2. Bandfilter 473 kHz (unten); 3. Zf-Kreis, oben; 4. Zf-Kreis), 6 = 3. Bandfilter 473 kHz (unten); 6. Zf-Kreis, oben; 7 = EBF 80, 8 = EM 34, 9 = EL 41, 10 = EB 41, 11 = 3. UKW-Bandfilter (unten); 5. Zf-Kreis, oben; 6. Zf-Kreis), 12 = EF 42, 13 = 2. UKW-Bandfilter (unten); 3. Zf-Kreis, oben; 4. Zf-Kreis), 14 = EF 41, 15 = 1. UKW-Bandfilter (unten); 1. Zf-Kreis, oben; 2. Zf-Kreis)


FUNKSCHAU- Servicedaten: Nordmende 415 WU AM/FM-Großsuper

Abgleichanweisung

- Zf-Bandbreitenregler auf Schmalband regeln. Bei Breitstellung haben Zf-Kreise 2 und 3 Saugwirkung, also Minimum!
- Sperkreis 473 kHz auf Minimum abgleichen
- Zf-Abgleichung (10,7 MHz)
 - Voltmeter 50 V, 1000 Ω/V an Meßbuchsen AB. Zf-Kreise 1-6 auf Minimum abgleichen;
 - Mikroamperemeter 2 X 25 µA von Meßbuchse C gegen Masse; Zf-Kreis 6 fein abgleichen, bis Instrument auf Diskriminatorkurve durch ± 0 läuft;
- Sperkreise 10,7 MHz auf Minimum abgleichen;
- MW 600 kHz und 1480 kHz abgleichen;
- Übrige Bereiche in beliebiger Reihenfolge eintrimmen UKW-Abgleichpunkt 93 MHz

Bei der Abgleichung muß beachtet werden daß die Stellung des MW-Trimmers in alle anderen Bereiche

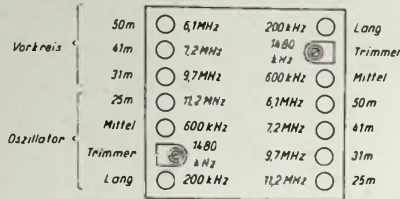außer UKW miteingeht. Innerhalb der KW-Bänder ist Abgleichung auch mit anderen Frequenzen als in der Abgleichsskizze angegeben möglich.



Lage der Abgleichpunkte auf der Spulenplatte


	Scheibe 1 u 3	Scheibe 2	Scheibe 4	AM-FM-Schalter
TA	b-h	—	l-r	W, X, Y, Z auf AM
25 m	a-c-b	v-AM v	l-s	W, X, Y, Z auf AM
31 m	a-d-h	v-AM v	l-s	W, X, Y, Z auf AM
41 m	a-e-h	v-AM v	l-s	W, X, Y, Z auf AM
50 m	a-l-h	v-AM v	l-s	W, X, Y, Z auf AM
Mittel	b-g-b	v-AM v	l-s	W, X, Y, Z auf AM
Long	—	v-AM v	l-s	W, X, Y, Z auf AM
UKW	b-h-i	—	l-r	W, X, Y, Z auf FM





Links: Schaltscheibe 1 und 3 (Vorkreis und Oszillator);
Mitte: Schaltscheibe 2 (Höhenanhebung bei AM);
Rechts: Schaltscheibe 4 (NI-Umschaltung)

AM/FM-Schalter im UKW-Hilfteil. Gezeichnete Stellung: UKW; Schaltscheiben 1 bis 4 am linken Anschlag. AM, FM-Schalter am rechten Anschlag

Position	Spule	Servicewerte		Draht
		Seitwärtsinduktions [µH]	Windungen	
Sperkreis 473 kHz		115	92	20 X 0,05 CuL
Sperkreis 10,7 MHz		4,5	22	0,3 CuLK
Antennendrossel	KW	20	53	0,15 CuKCK
Antennenspule	UKW	—	23½	0,3 Cu
Ableiterspule	1000	300	0,15	CuKCK
Vorkreis	LW	2000	450	0,15 CuKCK
Vorkreis	50 m	7,1	24	0,3 CuLK
Vorkreis	41 m	5,3	26	0,5 CuLK
Vorkreis	31 m	2,8	15	0,5 CuLK
Vorkreis	25 m	1,7	16	1,0 CuL
Vorkreis	UKW	2½	1,0	CuL
Oszillator	LW	370	180	0,15 CuKCK
Oszillator	MW	107	80	0,15 CuKCK
Oszillator	50 m	6,2	24	0,3 CuLK
Oszillator	41 m	4,5	26	0,5 CuLK
Oszillator	31 m	2,6	15	0,5 CuLK
Oszillator	25 m	1,7	16	1,0 CuL
Oszillator	UKW	3½	1,0	CuL
Zf-Bandfilter-spule	473 kHz	1100	365	10 X 0,05 CuL
Zf-Bandfilter-spule	Knopplung	0,2	8	0,3 CuLK
Zf-Bandfilter-spule	10,7 MHz	9	30	0,15 CuKCK
Zf-Bandfilter-spule	10,7 MHz	4	20	0,25 CuL
Zf-Kopplungs-spule		0,3	5	0,25 CuL

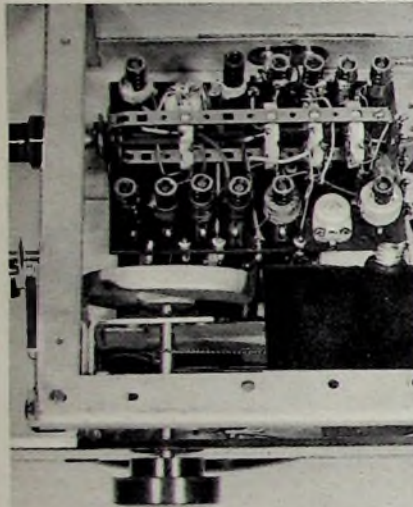

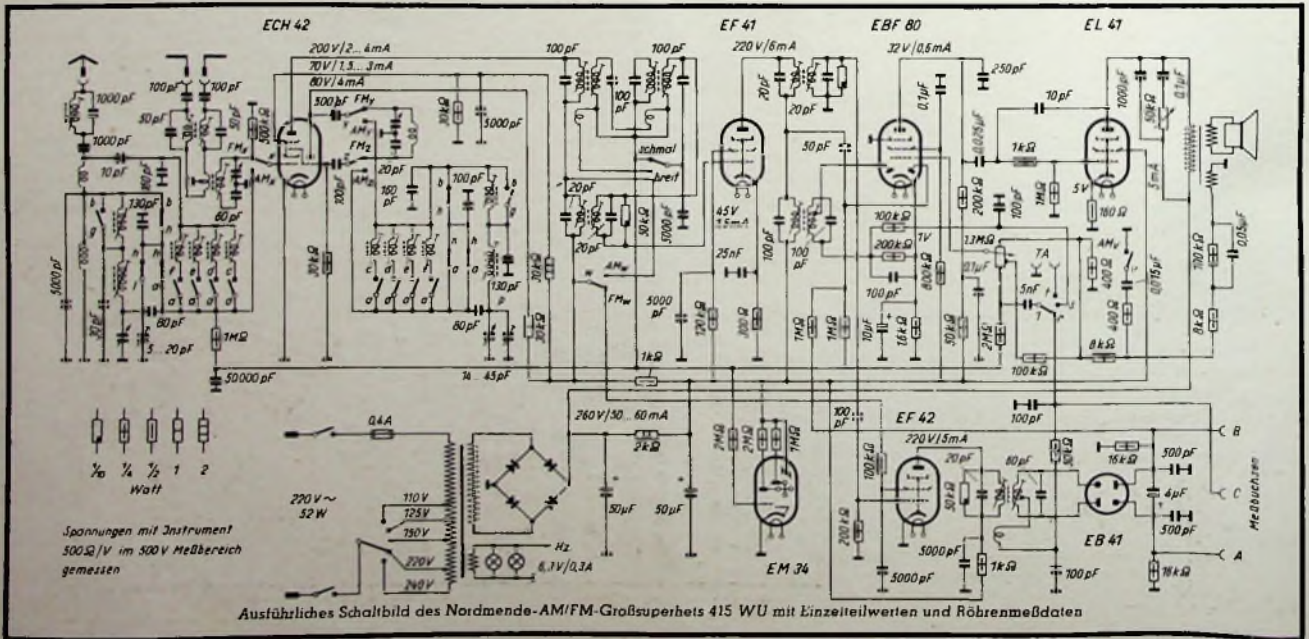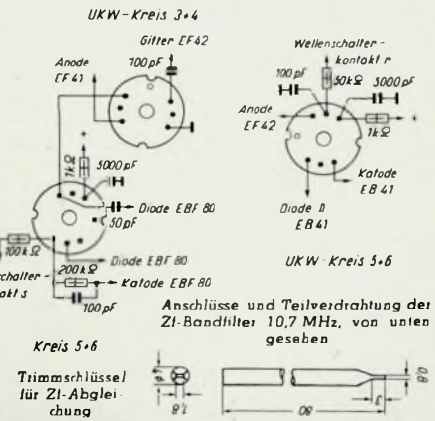Ein Blick in die Verdringung zeigt das Spulenaggregat. Es enthält Spulen und Abgleichtrimmer für 7 Wellenbereiche und verwendet einen keramischen Wellenschalter.



Ausführliches Schaltbild des Nordmende-AM/FM-Großsuperhetz 415 WU mit Einzelteilwerten und Röhrenmeßdaten

FUNKSCHAU-Bauanleitung:

Fernbedienungsgerät

»Selecton«

Praktisches Zusatzgerät für Empfänger, Musiktruhen und Verstärkerzentralen

Ein 6-Kreis-3-Röhren-Super für 3 Wellenbereiche ohne Ni-Teil-Umschaltbare Zf-Bandbrille - Zweistufige Schwundregelung - Diodengleichrichtung - Magisches Auge - Stromversorgung aus dem Hauptgerät oder aus Kleinnetzteil - Handelsübliche Spezialbauteile - Elegante Gehäuselorm im Kleinformat für den Schreibtisch

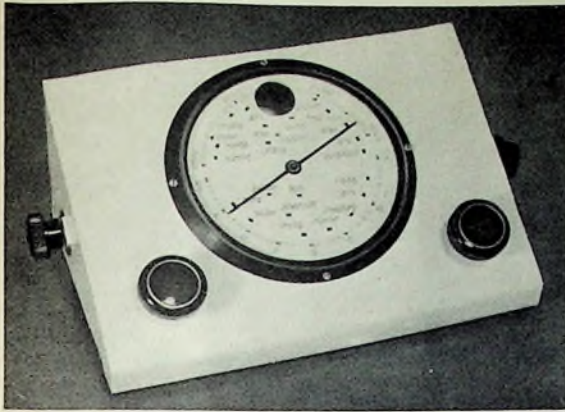


Bild 1. Ein hübsches Fernbedienungsgerät für den Schreibtisch

Im Laufe der Geräteentwicklung wurden verschiedene Lösungen der Fernbedienung gefunden und in Radiogeräten angewandt. Einfache Verfahren beschränken sich auf die Ein- und Ausschaltung des Empfängers oder auf die Lautstärkeregelung vom Sitz des Bedienenden aus. Höhere Ansprüche erfüllen Motorabstimmung oder Schrittschalter, die in Spitzensuperhets, z. B. des Baujahres 1939/40, angewandt wurden. Auch diese kostspieligen Ausführungen der Fernbedienung haben, abgesehen von der hohen Störanfälligkeit, den Nachteil, daß sich eine Fernbedienung nur für bestimmte Sender durchführen läßt.

Vollständiger Super ohne Ni-Teil

Eine für den Hörer wirklich brauchbare Lösung eines Fernbedienungsgerätes ist nur dann möglich, wenn sämtliche Bedienungsfunktionen, wie Stationsabstimmung, Wellenschalter, Bandbreitenschalter, Lautstärkeregler sowie Ein- und Ausschalter vereint sind und auf zusätzliche Einstellungen am Wiedergabegerät selbst verzichtet werden kann. Ein nach diesem Prinzip entwickeltes Gerät¹⁾ enthält in Kleinbauweise einen vollständigen Superhet mit Mischstufe, Zf-Verstärker, Demodulator und Magischem Auge, der ausgangsseitig die Signalspannung zur Aussteuerung des Nf-Verstärkers liefert. Von einem bereits vorhandenen Rundfunkempfänger wird bei Verwendung des Bedienungsgerätes also nur der Nf-Teil ausgenutzt. Dieses Gerät ist in erster Linie für den in Heft 22 der FUNKSCHAU, 1950, veröffentlichten Zweikanalverstärker bestimmt, aber auch für jedes Rundfunkgerät, insbesondere aber für Musikzentralen aller Art geeignet, wie sie z. B. Musiktruhen, Musikschränke, Kraftverstärkeranlagen usw. darstellen.

¹⁾ Gewerblicher Nachbau nur mit Genehmigung des Autors.

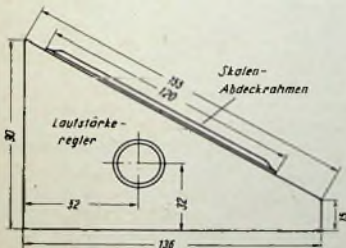


Bild 2. Abmessungen d. pultförmigen Gehäuses

Wiedererschaltung Bild 5 erkennen läßt, verwendet die Mischstufe mit der Rimlockröhre ECH 42 eine übliche Standardschaltung. Es wurde ein handelsübliches Superaggregat eingebaut, das auch über einen KW-Bereich verfügt und einen angebauten Wellenschalter enthält. Als Zweifach-Drehkondensator eignet sich die bekannte Miniaturausführung von Philips. Die beiden Zf-Bandfilter sind selbstgewickelt. Das erste Zf-Bandfilter besitzt eine umschaltbare Kopplungswicklung. Mit Hilfe des Stufenschalters S₁ kann die Bandbreite gewählt werden. Da in der Originalanlage ein Zweikanal-

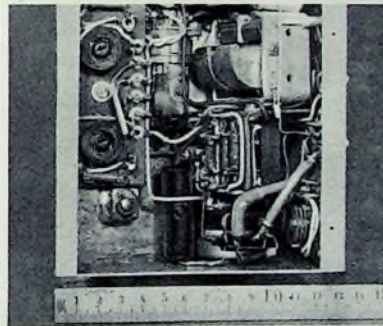


Bild 4. Teilansicht der Verdrahtung und Einzelteilanordnung mit Mischröhre ECH 42 und Philips-Kleindrehkondensator

verstärker benutzt wird, ist auf die Kombination des Schalters S₁ mit einem niederfrequenten Klangfarbenschalter verzichtet worden. Das Diodensystem der Röhre EAF 42 liefert Signal- und Schwundregelspannung. Beide Röhren werden geregelt. Zur Abstimmanzeige dient das Magische Auge EM 34.

Spezialbauteile

Der Aufbau des Fernbedienungsgerätes geht aus den Fotos und Zeichnungen hervor. Als Gehäuse dient ein kleines Pult mit einer Pultfläche von 155x210 mm. Es ist vorne

1,5 cm und rückwärts 9 cm hoch und elfenbeinfarbig gespritzt. An der linken Seite befindet sich der Lautstärkeregler, der mit dem Netz- oder Betriebsspannungsschalter kombiniert werden kann. An der rechten Seite hat der Wellenschalter Platz gefunden.

Kleine Abmessungen lassen sich nur erzielen, wenn die Skala selbst angefertigt wird. Die auf der Drehkondensatorachse befestigte Antriebsscheibe betätigt der auf der Pultplatte links eingebaute Drehknopf über ein Skalenseil. Der Skalenzeiger kann direkt auf der Drehkondensatorachse aufgeschraubt werden. Der Skalenabdeckrahmen liegt unmittelbar auf der Pultplatte auf Skaleneichnung und Skalenzeiger befinden sich unterhalb einer Glasplatte und sind vor Verschmutzen geschützt. Die Skala enthält im oberen Teil einen Ausschnitt für das Magische Auge.

Zur Erleichterung der Verdrahtung und aus Raumgründen empfiehlt es sich, von vorverdrahteten Baugruppen Gebrauch zu machen. So bildet das Magische Auge mit den zugehörigen Widerständen und dem 10-nF-Kondensator eine Einbaueinheit. Bild 9 zeigt deutlich den Anbau der Pertinaxleiste an der Röhrenfassung des Magischen Auges. Das Magische Auge selbst ist liegend angeordnet und hat zwischen Spulenaggregat und Drehkondensator Platz gefunden. Um eine Betrachtung der Leuchtkatoden von der Skalen- seite aus zu ermöglichen, ist ein entsprechend geschliffener Spiegel über eine Haltevorrichtung direkt vor den Röhrenkolben des Magischen Auges gesetzt worden. Die Montageeinheit besteht aus dem Träger für den Spiegel und aus einer Schelle, deren Durchmesser etwas größer als der des Röhrenkolbens ist. Die Schelle läßt sich leicht auf dem Röhrenkolben verschieben. Auf diese Weise kann man den Spiegel in die richtige Betrachtungslage bringen.

Eine weitere Montageeinheit bildet die Röhre EAF 42. An der Fassung dieser Röhre, die auf einem Montagewinkel sitzt, ist eine Pertinaxleiste angebau. Sie enthält verschiedene Widerstände und ermöglicht kürzeste Leitungsführung.

Den Aufbau der einbaufertigen Montageeinheiten und das ungespritzte Gehäuse zeigt Bild 9.

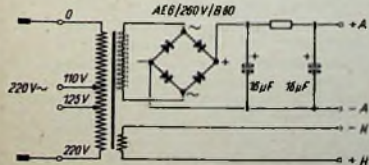


Bild 3. Prinzipschaltung des Kleinnetztes

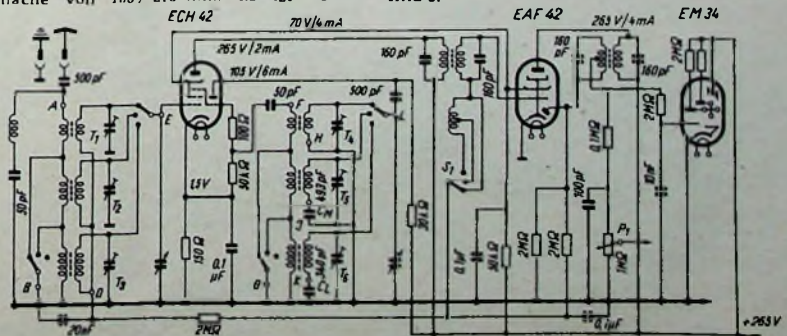


Bild 5. Schaltung des Fernbedienungsgerätes „Selecton“ mit Magischem Auge

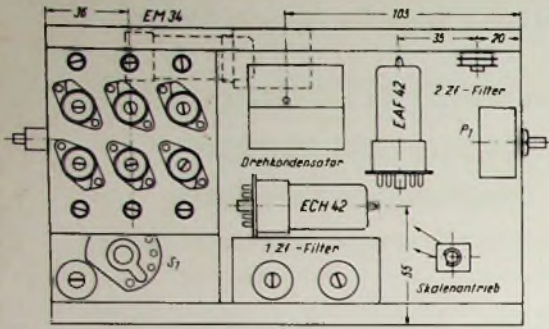


Bild 6. Maßskizze und Einzelteilanordnung für die wichtigsten Bauelemente. Links befindet sich das Spulenaggregat

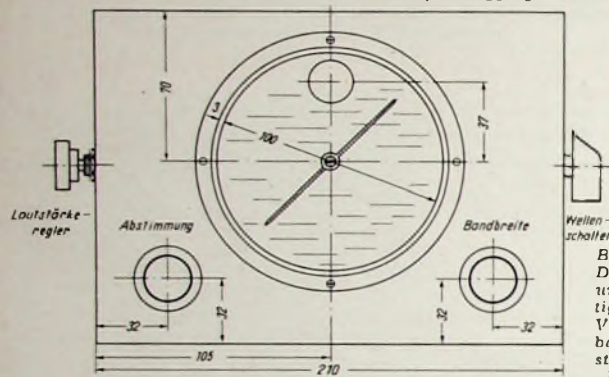


Bild 8. Die Skala ist mit 10 cm Durchmesser ausreichend groß, um die Eichung für die wichtigsten Sender unterzubringen. Verzichtet man auf den Einbau des Magischen Auges, so steht der obere Teil für die Eichung ganz zur Verfügung

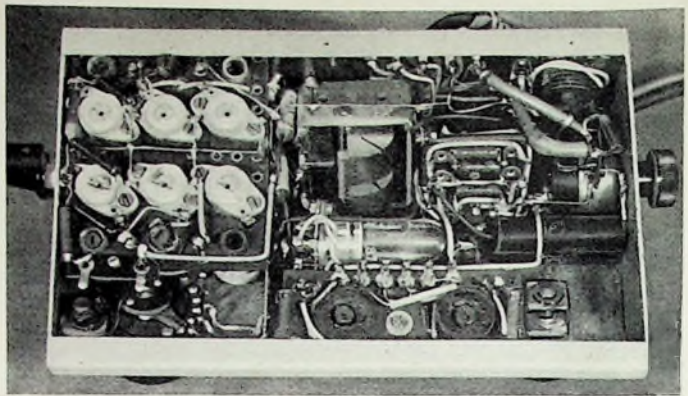


Bild 7. Wie diese Gesamtansicht der Verdrahtung erkennen läßt, ist jeder vorhandene Raum sinnvoll ausgenutzt. Für die Abgleichung sind alle Positionen von unten aus zugänglich mit Ausnahme der Abgleichkerne des 2. Zf-Bandfilters, die man von rückwärts eintrimmen kann

Anordnung der Einzelteile

Betrachtet man die Verdrahtung und die Montage der Einzelteile unterhalb der Frontplatte, so befindet sich links das Spulenaggregat mit Zf-Saugkreis und Bandbreitenschalter. In der Mitte sind Zweifach-Drehkondensator, Mischröhre und das erste Zf-Bandfilter untergebracht. Daran schließen sich oben die Zf-Röhre EAF 42, das zweite Zf-Filter und der Lautstärkeregler P₁ an. Im unteren Teil sind Antriebsachse und Lagerung angeordnet. Beim Einbau der Teile muß man auf einwandfreie Abgleichmöglichkeit achten. Mit Ausnahme der von der Rückseite durch Öffnungen im Gehäuse zugänglichen Abgleichkerne des zweiten Zf-Filters können wir sämtliche Abgleichpunkte nach Abnahme der Abdeckplatte erreichen.

Anschlußleitungen und Buchsen

Das beschriebene Mustergerät entnimmt Heiz- und Anodenspannungen dem jeweiligen, fernzubedienenden Empfangsgerät über ein ausreichend langes Anschlußkabel. Ein weiteres, abgeschirmtes Kabel führt dem nachgeschalteten Gerät die Tonfrequenzspannung zu. Für diesen Zweck erwies sich abgeschirmtes Antennenkabel geringer Kapazität, wie es z. B. für Gemeinschaftsanlagen verwendet wird, als besonders geeignet. Zum Anschluß von Antenne und Erde befinden sich auf der Rückseite des Fernbedienungsgerätes zwei Buchsen. In der Regel ist es jedoch möglich, auf den Anschluß einer Erdleitung zu verzichten. Letzt man auf außen

ren Anschluß einer Antenne keinen Wert, so kann man in den Kabelstrang eine Netzantenne einschleusen oder in den nicht abgeschirmten Kabelzweig eine Behelfsantenne von z. B. 5 m Länge einflechten, die nicht über einen Kondensator mit dem Lichtnetz Verbindung hat. Allerdings wird dadurch das Verhältnis von Nutzspannung zu Störspannung ungünstiger.

Stromversorgung

In zahlreichen Fällen wird man dem nachgeschalteten Verstärker die zum Betrieb des Fernbedienungsgerätes erforderlichen Spannungen entnehmen können. Sollte der betreffende Netzteil der zusätzlichen Belastung von ca. 20 mA nicht gewachsen sein, empfiehlt es sich, einen getrennten Netzteil zu benutzen, dessen Schaltung Bild 3 zeigt. Bei Verwendung eines Selengleichrichters ergeben sich recht kleine Abmessungen. Der in der Siebkette eingebaute Siebwiderstand ist so zu bemessen, daß man am Siebkondensator eine Anodenspannung von 265 V erhält. Bei Auswahl geeigneter Kleinbauteile läßt sich der Netzteil raumsparend aufbauen. Die Sicherung kann dabei u. U. in den Netzstecker eingebaut werden.

Abgleichung

Da das Fernbedienungsgerät vielfach hochwertige Verstärker mit Nf versorgen wird, kommt es darauf an, die Abgleichung mit großer Sorgfalt auszuführen. Vom richtigen Abgleichern hängen bekanntlich nicht nur

Leistung und Trennschärfe, sondern auch Klangschönheit ab. Bei allen Abgleichvorgängen muß der Lautstärkeregler voll aufgedreht werden. Steht ein Verstärker nicht zur Verfügung, so kann an P₁ ein Kopfhörer angeschlossen werden. Die Ausgangsspannung des Prüfenders ist zunächst auf einen mittleren Wert einzustellen und bei besser werdender Leistung schrittweise zu verringern. Die Regelspannung wird unwirksam gemacht, indem man die Regelspannungsleitung unterbricht. Der Oszillator läßt sich abschalten, wenn man die Verbindung an Punkt F auftrennt. Man nimmt zuerst die Abgleichung des Zf-Teiles vor. Der Prüfender wird auf 468 kHz eingestellt und das Hi-Kabel über einen 50-pF-Kondensator an das Steuergitter der Mischröhre ECH 42 angekoppelt. Die Gitterverbindung zu Kontakt E ist unterbrochen. Um dem Steuergitter der Mischröhre eine Gittervorspannung zu erteilen, muß man einen 50-kΩ-Widerstand zwischen Gitter und Masse schalten. Die Abgleichung der einzelnen Zf-Kreise geschieht nun in bekannter Weise. Der Bandbreitenschalter hat auf Schmalband zu stehen.

Bevor man den Oszillator abgleicht, überprüft man die Bereichsgrenzen. Sodann beginnt man mit dem L-Abgleich im LW-Bereich auf 150 kHz, wobei der Drehkondensator ganz eingedreht ist. Bei herausgedrehtem Abstimmkondensator ist der kapazitive Abgleich mittels T₂ vorzunehmen. In diesem Falle wird der Prüfender auf 400 kHz abgestimmt. Bei etwaigen Schwierigkeiten empfiehlt es sich, T₂ einen keramischen Kondensator von 30...50 pF parallel zu schalten. Man gleicht nun an beiden Bereichsenden mehrere Male nach. Für den späteren Vorkreisabgleich notiert man sich die Frequenzen 165 und 385 kHz auf der Skala. Die MW-Abgleichung geschieht bei 500 und 1500 kHz. Für den späteren Vorkreisabgleich sind die Frequenzen 565 und 1435 kHz an der Skala zu markieren. Bei der Abgleichung des KW-Bereiches mit den Grenzfrequenzen 5,9 und 19 MHz müssen wir auf Spiegelfrequenzkontrolle achten. Beim Vorkreisabgleich, der analog vorgenommen wird, schließt man den Prüfender an die Antennenbuchse an und gleicht auf den angegebenen Frequenzen genau ab.

Einzelteilliste

Widerstände (Dralowid)	
1/2 Watt: 100 Ω, 50 kΩ, 100 kΩ	6 Stück je 2 MΩ
1/2 Watt: 150 Ω, 30 kΩ, 50 kΩ	
Rollkondensatoren (NSF)	
500/1500 V: 50 pF, 100 pF	2 Stück 500 pF, 10.000 pF
50.000 pF, 3 Stück	0.1 µF
Potentiometer (Dralowid)	
1/2 Watt: 1 MΩ log. mit oder ohne Schalter	
Zweifach-Drehkondensator (Phillips)	
2x500 pF: Nr. 5127	
Spulenaggregat mit Wellenschalter	
Typ Bv 804 (Fa. Strasser, Ettendorf/Traunstein)	
Gehäuse	
Fa. Paul Leistner, Hamburg-Altona 1, Clausstr. 4-6	
Kleinbauteile (Mentor, Dr.-Ing. P. Moras)	
1 Abdeckrahmen für Kreisskala,	3 Drehknöpfe
Nr. 5051, 1 Pfeilknopf Nr. 5040,	1 Doppelbuchse
Nr. 5075, 1 Antriebsachse Nr. 5084,	2 Röhrenfassungen
Rimlock Nr. 5028,	1 Röhrenfassung Oktal Nr. 5027
Röhren (Phillips-Valvo)	
ECH 42, EAF 42, EM 34	

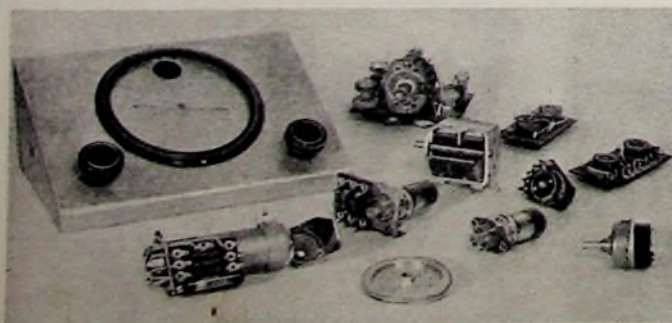





Bild 9. Sorgfältig ausgewählte Einzelteile und gruppenweise Zusammenfassung einzelner Bauelemente ermöglichen es, mit so geringen Abmessungen auszukommen, wie sie das Fernbedienungsgerät besitzt. Links vorne sieht man das Magische Auge mit Montageleiste und Betrachtungsspiegel, daneben das Antriebsrad für die Drehkondensatorabstimmung

Neue Philips-Valvo-Röhren


EBC 41 - UBC 41

Im Rahmen des Rimlockröhren-Programmes, das die Philips Valvo Werke seinerzeit mit dem Röhrensatz UCH 42, UAF 42, UL 41 und UY 41 eröffnet hatten und dem bald der entsprechende E-Röhrensatz folgen konnte, sind außer den schon beschriebenen Ergänzungsröhren EF 41/UF 41 die Röhren EBC 41 und UBC 41 herausgebracht worden. Die Röhre EBC 41 (UBC 41) ist eine Duodiode-Triode, die mit einem Außenwiderstand von 220 kΩ eine ca. 50fache Verstärkung erreicht. Wie die im neuen Baujahr erscheinenden Gerätetypen zeigen, kann man unter Verwendung dieser neuen Rimlockröhre billige Superhets mit dem Röhrensatz ECH 42, EF 41, EBC 41, EL 41, AZ 41 bzw. UCH 42, UF 41, UBC 41, UL 41, UY 41 herstellen. Die Röhre EBC 41 (UBC 41) ermöglicht schaltungstechnische und konstruktive Vereinfachungen des Geräteaufbaues, da auf besondere Maßnahmen gegen Mikrofonie und Brummen verzichtet werden kann, sofern es sich um Schaltungen handelt, bei denen eine Eingangsspannung von 10 mV eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergibt. Die Diodensysteme lassen sich in bekannter Weise zur Gleichrichtung und zur verzögerten automatischen Lautstärkeregelung verwenden, während der Triodenteil hauptsächlich als Nf-Verstärker dient.

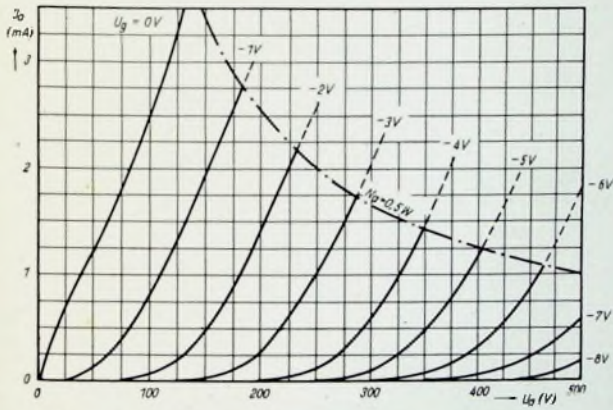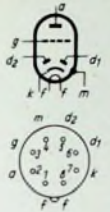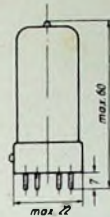
Rechts: Abmessungen (oben), Systemaufbau und Sockelschaltung (unten) der Röhre EBC 41 (UBC 41)



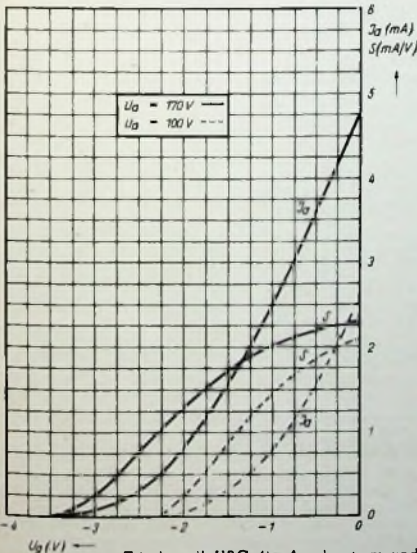
Triodenteil EBC 41: Anodenstrom als Funktion der Anodenspannung bei verschiedenen negativen Gittervorspannungen



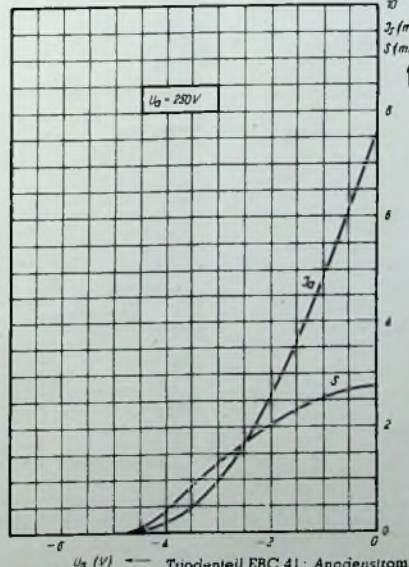Triodenteil UBC 41: Anodenstrom und Steilheit in Abhängigkeit von der negativen Gittervorspannung für verschiedene Anodenspannungen



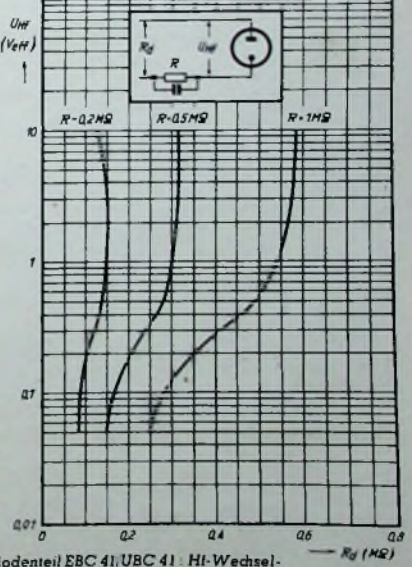Triodenteil EBC 41: Anodenstrom und Steilheit als Funktion der negativen Gittervorspannung bei $U_g = 250$ V



Diodeenteil EBC 41, UBC 41: Hf-Wechselspannung in Abhängigkeit vom Dämpfungswiderstand für verschiedene Belastungswerte

Daten der Duodiode-Triode EBC 41/UBC 41

Heizung	EBC 41		UBC 41		Volt
	indirekt, Parallelspeisung	14	indirekt, Serienspeisung	0,1	
Heizspannung U_f	6,3				
Heizstrom I_f	0,23				Amp.

Innere Röhrenkapazitäten

Triodenteil			
Kapazität zwischen Gitter und Katode	$c_{g/k}$	2,75	pF
Kapazität zwischen Anode und Katode	$c_{a/k}$	1,5	pF
Kapazität zwischen Anode und Gitter	$c_{a/g}$	1,3	pF
Kapazität zwischen Gitter und Faden	$c_{g/f}$	< 0,05	pF

Diodenteil

Kapazität zwischen Diode 1 und Katode	$c_{d1/k}$	0,8	pF
Kapazität zwischen Diode 2 und Katode	$c_{d2/k}$	0,7	pF
Kapazität zwischen Diode 1 und Diode 2	$c_{d1/d2}$	< 0,3	pF
Kapazität zwischen Diode 1 und Faden	$c_{d1/f}$	< 0,1	pF
Kapazität zwischen Diode 2 und Faden	$c_{d2/f}$	< 0,05	pF

Zwischen Trioden- und Diodenteilen

Kapazität zwischen Diode 1 und Gitter	$c_{d1/g}$	< 0,007	pF
Kapazität zwischen Diode 2 und Gitter	$c_{d2/g}$	< 0,03	pF
Kapazität zwischen Diode 1 und Anode	$c_{d1/a}$	< 0,10	pF
Kapazität zwischen Diode 2 und Anode	$c_{d2/a}$	< 0,01	pF

Kenndaten des Triodenteiles

	EBC 41	UBC 41		
Anodenspannung U_a	250	170	100	Volt
Gittervorspannung U_{g1}	-3	-1,55	-1,0	Volt
Anodenstrom I_a	1,0	1,5	0,8	mA
Steilheit S	1,2	1,65	1,4	mA/V
Verstärkungsfaktor μ	70	70	70	
Innenwiderstand R_i	58	42	50	kΩ

Betriebsdaten als Nf-Verstärker

Anodenspannung U_a	250	250	170	100	Volt	
Außenwiderstand R_a	220	100	220	220	kΩ	
Katodenwiderstand R_k	1,8	1,2	5,6	5,8	kΩ	
Gitterwiderstand R_g	1	1	1	1	MΩ	
Gitterwiderstand der nächsten Röhre $R_{g'}$	0,68	0,63	0,68	0,68	MΩ	
Anodenstrom I_a	0,70	1,15	0,28	0,18	mA	
Verstärkung V	51	43	44	41		
Klirrfaktor bei $U_{a\text{eff}} = 3$ V	K		1,1	1,4	%	
$U_{a\text{eff}} = 5$ V	K	0,55	0,6	1,3	1,9	%
$U_{a\text{eff}} = 10$ V	K	0,9	1,1			%

Grenzdaten des Triodenteiles

Anodenkaltspannung $U_{an\text{max}}$	550	550	Volt
Anodenspannung $U_a\text{max}$	300	250	Volt
Anodendauerbelastung $W_a\text{max}$	0,5	0,5	Watt

Katodenstrom	I_k max	5	5	mA
Gitterspannung	U_g max	-1,3	-1,3	Volt
Gitterableitwiderstand	R_g max	3	3	MΩ
Widerstand Faden/Schicht	$R_{f/k}$ max	20	20	kΩ
Spannung Faden/Schicht	$U_{f/k}$ max	100	150	Volt
Grenzwerte des Diodenteiles				
Diodenspannung	U_{d1} max	200	200	Volt
Diodenstrom	I_{d1} max	0,8	0,8	mA
Grenzwert des Diodenstromein-satzpunktes ($I_{d1} = +0,3 \mu A$)				
Diodenspannung	U_{d1} max	-1,3	-1,3	Volt
Diodenstrom	I_{d1} max	200	200	Volt
Diodenstrom	I_{d2} max	0,8	0,8	mA
Grenzwert des Diodenstromein-satzpunktes ($I_{d2} = +0,3 \mu A$)				
Widerstand Faden/Schicht	$R_{f/k}$ max	20	20	kΩ
Spannung Faden/Schicht	$U_{f/k}$ max	100	100	Volt

Neue Einzelteile für den Praktiker

Telefunken-Kristalltonaster Ela CS 2

Mit dem Kristalltonaster Ela CS 2 bringt Telefunken einen Tonabnehmer auf den Markt, bei dem durch eine neuartige Konstruktion der Tonabnehmerkapsel die Nachteile vermieden worden sind, die die bisher bekannten Kristalltonabnehmer aufwiesen: große Zerbrechlichkeit und Empfindlichkeit gegen unvorsichtige Behandlung.

Beim CS 2 gleitet die Saphir-Dauernadel bei größerem Druck oder Stoßen in die Tonabnehmerkapsel zurück, ohne dabei Schaden zu nehmen. Der Druck wird vom Gehäuse und von der Kapsel aufgefangen. Selbst wenn man den Tonarm auf eine Schallplatte fallen läßt, sind keinerlei Beschädigungen zu befürchten. Versuchsweise wurden im Labor mehrere Tonarme aus 4 cm Höhe auf eine Schallplatte fallen gelassen. Nach 60 000 Stößen, denen Kristall und Saphirnadel ausgesetzt wurden, konnten die Versuche mit dem Ergebnis abgebrochen werden, daß die Tonabnehmer noch genau so einwandfrei spielten wie vor der Erprobung.

Zur Festigung der Tonarme wurde ein neuartiges Material verwendet: Plexigum-Spritzguß. Dieses Material wurde neben seiner edlen Farb Wirkung und hohen Oberflächen-Qualität vor allem wegen seiner großen inneren Dämpfung gewählt, einer mechanischen Eigenschaft, die für die Funktionen eines Tonabnehmers außerordentlich günstig ist. Austauschbare Abschalthebels geben die Möglichkeit, den Tonarm CS 2 mit den verschiedensten auf dem Markt befindlichen Lautwerken zu verwenden.

Der Frequenzgang hat eine leichte Anhebung in den Bassen. Der Abfall in den hohen Frequenzen wurde so gewählt, daß das Nadelgeräusch auf ein Minimum beschränkt und dabei trotzdem der Frequenzgang der handelsüblichen Schallplatten voll erlaubt wird.

Technische Daten des CS 2

Frequenzbereich: 30...6000 Hz
 Kapazität: 3000 pF
 Abschluß-Widerstand: = 500 kΩ
 Spannung bei 1000 Hz und 12 mm Lichtbandbreite: 0,8...1,5 V
 Auflagegedruck: 23...28 g
 Rückstelldruck: 12 g bei 100 μ Auslenkung
 Gewicht mit Karton: ca. 0,2 kg
 Bestellzeichnung der Ersatzkapsel: Ela BN 3014
 Abmessung: 24 mm X 25 mm X 7,5 mm



Tonabnehmer CS 2 mit Ersatzkapsel in ellenbeinfeinlagigem Gehäuse mit auswechselbarem Hebel für die Abstimmung automatisch

Dralowid-Potentiometer kleiner Abmessungen

Dem Bedürfnis nach einem Potentiometer mit geringeren räumlichen Abmessungen, als es etwa der bekannte Dralowid-Regler 41 E aufweist, das jedoch keine ausgesprochene Kleinstausführung darstellt, entspricht das neue Raumuster 50 S mit einem Gehäusedurchmesser von 32 mm. In ihm sind die Vorzüge anderer Größen gesammelt vereinigt worden, so daß es voraussichtlich als Normalausführung weiteste Verbreitung finden wird. Die Belastbarkeit ist 0,4 Watt bei linearer bzw. 0,2 Watt bei nichtlinearer Regelkurve. Prüfspannung der Lötflächen gegen Erde 750 V Wechselstrom.

Außer als Einstellregler wird der 50 S auch als Tandemregler (beide Systeme gemeinsam regelbar) gebaut, sowie als einstufiger Doppelregler, kombiniert mit Dreh- und Schieberegler. Der Doppelregler erscheint allerdings nur mit Drehschalter. Bei dieser Ausführung wird die verschiebbare Achse durch Federdruck in einer Lage gehalten, bei der man beispielsweise Lautstärke- und Netzschalter bedienen kann. Durch leichtes Herausziehen kommt die Achse mit dem zweiten System zum Eingriff, das etwa die Klangfarbenblende darstellt. Diese Bauart hat den Vorteil, daß keine Doppelknöpfe notwendig sind und sich somit aufbauen läßt.




Ansicht der Dralowid-Potentiometer 50 S der Empfänger symmetrisch

Standardgehäuse für Meßgerätebau

Beim Aufbau von Meß- und Prüfgeräten stößt der Werkstattpraktiker oft auf Schwierigkeiten, da sich ein passendes, allseitig geschlossenes Metallgehäuse mit Frontplatte, Chassis, Stützwinkeln und Bohrungen für die Entlüftung im Handel nicht bezogen läßt. Die Selbstanfertigung nimmt jedoch viel Zeit in Anspruch und kommt dementsprechend teuer. Abgesehen davon werden selbstgebaute Gehäuse leicht unansehnlich, da man sie in den seltensten Fällen spritzen kann. Das nachträgliche Spritzen in einer Autolackiererei kostet verhältnismäßig viel Geld.

Um eine für den Praktiker tragbare Lösung der Gehäusefrage zu finden, ist im FUNKSCHAU-Labor ein in Abmessungen und Ausstattung zweckmäßiges Standardgehäuse geschaffen worden, das von der Firma Paul Leisner,

Hamburg-Altona 1, Clausstr. 4-6, geliefert wird. Es hat eine Frontplatte von 300 X 215 mm aus Aluminium und ist ca. 110 mm tief. Es verwendet ferner einen Montagewinkelrahmen, der sich beim Aufbau von Geräten und insbesondere bei der Verdrahtung als günstig erweist. Das Gerät läßt sich kantwärts verhältnismäßig wenig Anschlüsse vorzunehmen sind, erscheint das Standardgehäuse mit fester Rückwand, in die der Praktiker leicht Ausschnitte einarbeiten kann.

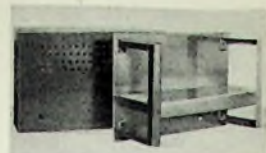

Standard-Gehäuse für Meßgeräte

Chassis, Montagerahmen und Frontplatte sind verschraubt. Dadurch erleichtert sich die Bearbeitung wesentlich. Man kann zur Bearbeitung die einzelnen Gehäuseteile leicht auseinandernehmen. Da Meßgeräte öfters auseinandergeschraubt werden, hat man die Befestigungs-Gewindelöcher durch elektrisches Aufpunkten eines Metallstückes extra verstärkt. Das Gehäuse wird mit einem erstklassigen Spritzlacküberzug in graublauer Farbe geliefert.

Proton-Breitband-Kristalldioden

Die von der Firma Proton, Ing. W. Büll, Planegg bei München, hergestellten Germanium-Kristalldioden werden aus hervorragenden Materialien gefertigt. Die Isolierung besteht aus reinem Quarzglas, das durch kleinen Verlustfaktor und im Zusammenwirken mit einem sorgfältig entwickelten Aufbau die Anwendung dieser Dioden als Breitbandtypen über einen Frequenzbereich von etwa 50 Hz...10 000 MHz (3 cm Wellenlänge) gestattet. Eine Spezialausführung ermöglicht sogar die Verwendung bis zu ca. 50 000 MHz, also bis in das Millimetergebiet hinein. Die sehr geringe Kapazität von 0,2 pF läßt eine Verwendung für viele Zwecke zu, für die solche Dioden bis jetzt noch nicht benutzt werden konnten.

Um eine gute Kontaktgabe sicherzustellen, sind die Halterungen in präziser Ausführung aus Neusilber hergestellt. Die Kontaktfeder besteht aus hochwertiger Edelmetall-Legierung in temperaturkompensierender und rüttelsicherer Form. Sie trägt am Kontaktpunkt selbst eine Mikrospitze. Das verwendete Germaniumkristall wird in Mineralforn gewonnen und erfährt eine Sonderbehandlung, um hohe Empfindlichkeit und Konstanz zu erhalten. Sämtliche Dioden sind ausreichend gealtert.

Eine andere Neuentwicklung bilden die Mehr-Elektroden-Kristallverstärker der gleichen Firma. Die Kontaktpunkte sind als Schneiden ausgebildet und in neuartiger Weise angeordnet. Die Proton-Kristalldioden sind so konstruiert, daß sie sich vielseitig anschließen lassen. Für Rundfunk, KW und UKW können die beigegebenen Lötflächen direkt in die jeweilige Schaltung eingelötet und dann auf die Zapfen der Diode aufgesteckt werden. Man vermeidet dadurch jede schädliche Erwärmung. Die Diode läßt sich aber auch in Form einer Apparate-Schmelzsicherung auf Haltefedern aufstecken. Für das Dezimeter- und Zentimeterwellengebiet kann man auf die Zapfen Röhren passender Länge aufstecken, die dann als Dipolantennen arbeiten. Ferner besteht die Möglichkeit, die Diode direkt in Abtastleitungen einzubauen.

Wie die Tabelle zeigt, unterscheiden sich die einzelnen Kristalldioden je nach Sperrspannung, Frequenzgebiet und Abmessungen.

Technische Daten

Typ	Sperrspannung bei 1 mA Rückstr.	Vorwärtsstrom bei +1 V	Bemerkungen	Maße mm	Gew. g	Preis DM.
BN	3...6 V	> 3 mA	Breitband-Diode 50 Hz...10 000 MHz	13x4	1	3,90
BH	20...35 V	> 2 mA	Breitband-Diode 50 Hz...10 000 MHz	12x4	1	5,20
BMn	3...6 V	> 3 mA	Ohne metall. Halterungen 50 Hz...50 000 MHz	9x4	0,4	5,90
BHh	20...35 V	> 2 mA	Ohne metall. Halterungen 50 Hz...50 000 MHz	9x4	0,4	7,20

Kapazität max. 0,2 pF. Max. Vorwärtsstrom 30 mA.
 Induktivität 6×10^{-11} pH. Temperaturbereich $-20 \dots +50^\circ C$.
 Kathode (Germaniumkristall) durch blauen Punkt gekennzeichnet.

Kurzrichter-Lautsprecher und Kreuzstrahler

Ambulante und fahrbare Verstärkeranlagen verlangen Lautsprecher, die nicht nur robust sind, sondern auch besonderen technischen Anforderungen genügen. Bei Autoverstärkeranlagen hat man es oft als störend empfunden, daß ein Lautsprechersystem nur in einer Hauptrichtung auszustrahlen vermag. Der jetzt von der Firma Diederichs u. Kühnlein, Düsseldorf, Kirchfeldstraße 149, herausgebrachte Kurzrichter-Lautsprecher besitzt einen rückwärtigen Schallreflektor, so daß neben der Frontwirkung auch der unmittelbare Kreis um den Lautsprecher ausreichend beschallt wird. Der Kurzrichter-Lautsprecher hat ein 15-Watt-System und verwendet ein schaltes Aluminiumgehäuse. Durch zweckmäßige Befestigungsart auf dem Wagendach zeichnet sich der in zwei Hauptrichtungen strahlende Kreuzstrahler aus. Der Auto-Dachständer ist mit Gummisaugern ausgerüstet und verwendet eine seitliche Befestigungseinrichtung. Diese Befestigungsart verzieht auf irgendwelche Bohrungen im Wagendach, die u. U. zu einer Beschädigung der Karosserie führen können. Der Kreuzstrahler hat vier Systeme und ist mit 60 Watt Belastbarkeit eine Großlautsprecherkombination für zentrale Verwendung.



Kreuzstrahler für 60 W mit praktischer Wagendachbefestigung


Wir bereiten Einbanddecken für die FUNKSCHAU vor

und bitten alle Leser, die am Bezug einer stabilen, haltbaren, mit Prägung versehenen Einbanddecke für die Jahrgänge 1950 und 1951 interessiert sind, uns sofort eine Vorbestellung zu senden. Der Preis je Decke wird etwa 3 DM. betragen. Die Einbanddecke für 1951 ist gleichzeitig als Sammelmappe ausgebildet, so daß die Hefta das ganze Jahr über darin aufbewahrt werden können.


FRANZIS-VERLAG, MÜNCHEN 2, LUISENSTR. 17

BEQUEMER GEHT'S NICHT

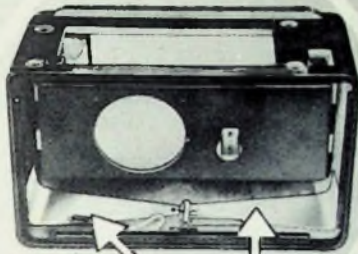
Äußere Formschönheit und vorbildliche Präzisionsarbeit im inneren Aufbau – das sind die Merkmale für die Druckastensuper-Grundig-Kleeblattserie. Darüber hinaus wurde ein zusätzlicher Bedienungskomfort geschaffen, der bei der außerordentlichen Leistungsfähigkeit dieser Geräte den Rundfunkempfang zu einem Vergnügen macht.



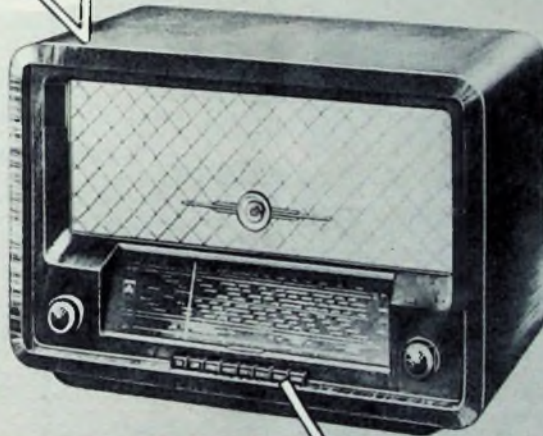Die Druckastensuper besitzen eine eingebaute UKW-Antenne. Diese gewährleistet bei normalen Verhältnissen einen einwandfreien Empfang.




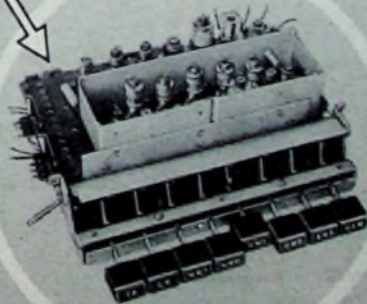Ein leichter Druck genügt, um bei der GRUNDIG-Druckastenschialtung den jeweils gewünschten Sendebereich mühelos einzustellen. Die lästigen Zwischenschaltungen fallen fort.



GRUNDIG

R A D I O - W E R K E G. M. B. H.

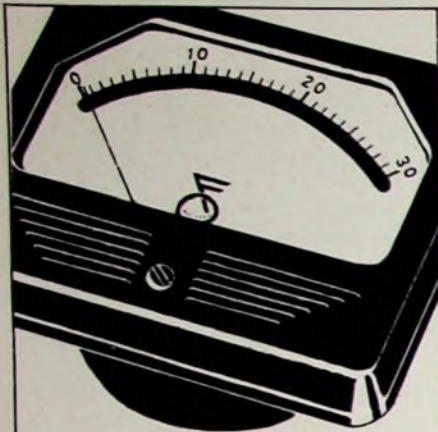

Einbauminstrumente
ab 10 μ A

Vielfachinstrumente
10 000 Ω /V ... 45 Bereiche

Strom Spannung — und \sim , Output, Widerstand,
Dämpfzug (Naper), Isolatoren usw.
Reparatur sämtlicher Meßinstrumente
Dipl.-Ing. **O. FORST**, München 22, Zweibrückenstr. 8

S JAHRE LAUTSPRECHER-REPARATUREN, JETZT KURZFRISTIG MIT 1 JAHR GARANTIE

FLACHLAUTSPRECHER
neue Einbaulypen mit hohem Wirkungsgrad, unterteilte UKW-Membran, DPa: 200 mm \varnothing , 47 mm tief ... 30 · DM, sowie Kleinst- bis Großlautsprecher.

THOMSON-STUDIO
MÜNCHEN 13, GEORGENSTR. 144

Gleichrichter für alle Zwecke, in bekannter Qualität

2-4 δ Volt, 1,2 Amp 2 bis 24 Volt, 1 bis 6 Amp
6 Volt, 5 Amp 6 u. 12 Volt, 12 Amp
6 u. 12 Volt, 6 Amp 2 bis 24 Volt, 8 bis 12 Amp

Sonder-Anfertigung · Reparaturen
Einzelne Gleichrichtersätze und Trafos lieferbar
H. KUNZ · Abteilung Gleichrichter
Berlin, Charlottenburg 4, Glasbehrstr. 10, Tel. 321 69

UNZERBRECHLICHER HEIZKÖRPER · SCHNELLES ANSCHLIESSEN

ElektroLötKolben
KLEINKÖRPER nur 40 Watt nur 4,50
BAUSTERKÖRPER nur 75 Watt nur 6,40

Verlangen Sie Muster und ger. Nachn. od. spez. zur Zusendung auf mein Postcheckkonto: Min. 54428

HEINR. DICKERSBACH RÖSRATH
Fabr. elektr. beh. Spez. Apparate · MÜNCHEN · BURGSTR.

GROSSHANDEL: H. HANDEL VERL. SONDERANGEBOT

RADIO-RÖHREN
Fabrikfrisch und originalverpackt mit Garantie:

200 Stück AF3 .. δ 6 20	200 Stück EBL1 .. δ 8.—
200 .. AK2 .. δ 9 50	200 .. ECH3 .. δ 8.—
200 .. AL1 .. δ 7 20	300 .. EF9 .. δ 6 20
200 .. AL4 .. δ 7 20	200 .. EL11 .. δ 6 20
500 .. CBL1 .. δ 8.—	100 .. UBL21 .. δ 8 40
200 .. CY1 .. δ 3 40	200 .. UCH21 .. δ 8 40
100 .. ERC3 .. δ 6 40	100 .. UCH4 .. δ 8 40
100 .. EM4 .. δ 5.—	100 .. UY1 .. δ 2 50

ab 50 Stück (auch sortiert!) 5% ab 200 Stück 10% Mengenrabatt. Tauschangebote erwünscht!

AMERIK. RÖHREN

DM 1.50: 1 A3; 6 H6; 12 H6; 1619; VR 65; VT 164
DM 1.90: 6 L7; 6 N7; 6 SH7; 1 LN5; 6 AJ5; 6 AG5
DM 2.90: 6 SC7; 6 SN7; 6 SL7; 6 SG7; 6 K7; 12 J5; 12 AH7; 12 C8; 76; 77; 80; 9003; 1 G6; 1 L4; 3 S4; 3 B7

DM 3.90: 6 F6; 6 K6; 6 SK7; 12 SG7; 12 SK7; 6 X5; 6 SA7; 6 B8; 1 H4; 1 S5; 1 T4
DM 4.90: 1 IC6; 6 V6 — DM 6.90: 6 K8; 12 K8
DM 5.90: 1 R5; 6 A8; 6 E5; 6 L6; 12 A6; 12 SQ7

Rückgaberecht binnen 8 Tagen!

Viele andere Röhren preiswert bei

ECHOTON
München 15 · Goethestraße 12

Reparaturkarten
T. Z.-Verträge
Reparaturbücher
Außendienstblocks
Bitte fordern Sie kostenlos

Nachweisblocks
Gerätekarten
Karteikarten
Kassenblocks
unsere Mitteilungsblätter an

„Drüwela“ DRWZ Gelsenkirchen

HONRAK 101

Der unerreichte 6-Frets-Spulenatz, neuester Westfabrikation.

Hochinduktive Antennen-Ankoppung auf allen Bereichen

Kreisrichter mit 3 Schaltebenen und versilberten Kontakten

Bereiche	Kurz	6 · 20 MHz
	Mittel	510 · 1600 kHz
	Lang	150 · 375 kHz

u. Schaltung für Tonabnehmer und URW

Preis komplett brutto DM. 19.50

Lieferung nur an Industrie, Handel und Werkstätten
Für etw. Plätze nach bestellgel. Vertretern gesucht.

Hersteller **K. H. HORN**
Fabrikation hochfrequenztechnischer Erzeugnisse
Hannover, Kochstraße 2

Neue Skalen
für Telefunkengeräte

D 750 WK
D 760 WK
D 770 WKK
D 860 WK
T 898 WK
965 WK u. GWK
975 WK
1 S 65
2 B 54

E. BERGMANN
Berl.-Schöneberg, Berchtesgadenstr. 14

Siemens Vielfach-Meßgerät
für Volt und Amp. Gleich- und Wechselstrom

Ein herrliches Weihnachtsgeschenk

26 Meßbereiche von 0,24 V bis 600 V und 0,6 mA bis 6 Amp. Meßgenauigkeit 1,5%. Handl. Größe 16x9x5 cm. Fabrikpreis ca. DM 120.—. Fabrikneu u. geprüft (keine Stegware) einmalig günstig nur DM 43.—. Zusatzkästchen zur Messung von Widerständen von 0-10000 Ohm DM. 7 80. Versand per Nachnahme. Bei Nichtgefallen Rücknahme innerhalb 8 Tagen.

RADIO-FREYTAG, Karlsruhe, Karlstr. 32, Telefon 67 54 · Größtes Fachgeschäft Mittelbadens

Konzert-**LAUTSPRECHER**
und Transformatoren
fertigt und repariert in
besten Qualitätsarbeit

Bespannstoffe

RADIO FRITSCH
(13b) Uttenhofen Nr. 37
Kreis Pfaffenhausen/Jlm

Die **ATTRAKTION** ihrer
Weihnachtswerbung

ELOMAG, der zuverlässige Schaltautomat. Schaltet bei Anodierung an Ihre Schaulenete Reklameapparaturen oder Beleuchtung ein.

HUGO SCHAFFT, Funkleuchte, Werkstätten
Westerland auf Sylt

Wir kaufen:

1 Allwellenfrequenzmesser
(Meßgenauigkeit mindestens 5 · 10⁻⁵)

1 Oszillographenrohr HR 1,60/0,5 cm-Wellen-Röhren.

Zweites Physikalisches Institut Göttingen

UMFORMER
Für Lautsprecherwagen
Transformator
Kleinmotore

ING-ERICH-FRED ENGEL
ELEKTROTECHNISCHE FABRIK
WIESBADEN 95
Verlangen Sie Liste F 67

LAUTSPRECHER

in größter Auswahl
Perm.-dyn.-elektro.-dyn.
Typen am Lager;
führend in Preis u. Qualität.

1,5 Watt \varnothing 104 mm	Magnet NT 1	DM 8.—
1,5 Watt \varnothing 130 mm	.. NT 1	.. 8 25
2,5 Watt \varnothing 180 mm	.. NT 2	.. 10 50
4,0 Watt \varnothing 200 mm	.. NT 3	.. 13 50
6,0 Watt \varnothing 220 mm	.. NT 4	.. 14 90
8,0 Watt \varnothing 255 mm	.. NT 5	.. 24.—
12,5 Watt \varnothing 295 mm	.. NT 6	.. 58.—

a./Hf.

nach wie vor:
Lautsprecherreparaturen
innerhalb 3 Tagen billigst
Fordern Sie unverbindlich die Richtpreisliste an

WFS **HOF** i. / Bay.
AUGUSTSTR. NR. 1

ZUM PROBLEM

Der Langspielnadel:

Freilich ist es nach wie vor am besten, für jede Plattenseite eine neue Nadel guter Qualität (also eine Fürsten- und Burchardnadel!) zu verwenden. Die Tonwiedergabe ist dann am klangreinsten und die Platten werden am meisten geschont. Der automatische Plattenwechsler verlangt jedoch Langspielnadeln, die seinen Erfordernissen weitgehend entsprechen. Die Saphirnadel bringt keine einwandfreie Lösung. Sie paßt sich weder den verschiedenen profilierten Rillen der einzelnen Plattenmarken an, noch berücksichtigt sie die Veränderung des Auflegewinkels durch den wachsenden Plattenstapel. Die Saphirspitze ist zu hart; sie nutzt die Platte ab, anstatt auf deren Eigenarten und Lage zu reagieren.

Wir haben das Problem so gelöst: unsere Langspielnadeln werden aus besonders hochwertigem Material gefertigt, das sich aber doch abnutzt, um die Nadelspitze in jeder Weise anpassungsfähig zu machen. Dazu kommt noch eine Besonderheit der Dura-Spezial-Nadel: ihre Spitze ist so ausgebildet, daß ihr Durchmesser dem der Plattenrillen entspricht und ihn bei einer Spieldauer von 50 Plattenseiten nicht übersteigt. So erreichen wir auf sinnvolle Weise klangreine Wiedergabe und weitgehende Plattenschonung mit unseren Langspielnadel-Sorten:



DURA-SPEZIAL	CONA
für bis zu 50 Plattenseiten.	für etwa 20 Plattenseiten.
Jede Nadel mikroskopisch geprüft, das bürgt für Qualität.	Durch konifchen Nadelfalt besonders kontaktfelt anliegend.


DREI-S-WERK
 NADELFABRIK
 SCHWABACH BEI NÜRNBERG

2000 Stück Netzdräseln EI 48/16 45 mA 250 Ohm
 300 .. Netztransformatoren 2 x 280, 60 mA
 (für Mittelklassensuper geeignet)
 3000 .. Drahtwiderstände 220 Ohm / 4 Watt
 2000 .. Drahtwiderstände 1,2 kOhm / 15 Watt
 mit Mittelabgriff und Befestigungskappe
 preisgünstig gegen Barkasse zu verkaufen
GRAUPNER & DOERKS
 Spezialfabr. f. Widerstände, Spulen u. Transformat.
 WIESTHAL (Ufk.) Kreis Lehr am Main

Radioröhren
 zu kaufen gesucht
 gegen Kassazahlung

INTRACO
 Müschen-Feldmochlag
 Franz Speerweg 29

**Lautsprecher und
 Transformatoren**


repariert in 3 Tagen
 gut und billig

RADIO ZIMMER
 K. G.
 SENDEN/Jllar

Wie fertigen an

und übernehmen Lohnaufträge von:
 Transformatoren bis 1000 VA, Übertrager, Dräseln, Spulen und dergl., sowie Anker und Feldspulen zu den billigsten Tagespreisen.

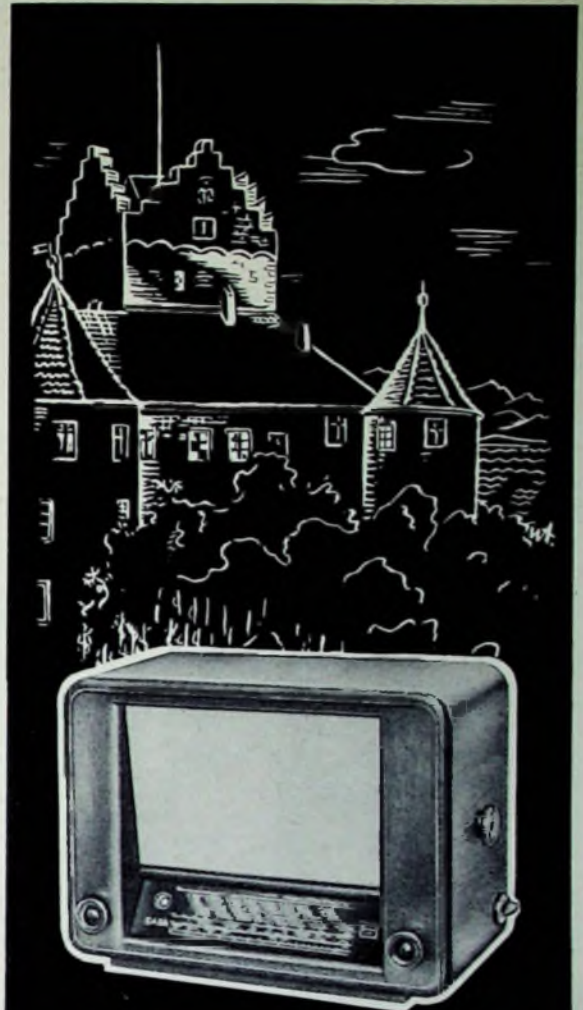ELPHA, München 19, Landsbater Allee 61, Telefon 4 41 75



SABA

Meersburg W

mit MHG-Schaltung

7-Kreis-6-Röhren-Wechselstromsuper, mag.
 Auge, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse,
 2 gespreizte KW-Bereiche, 5stufiges Klangregister, Sprache-Musik-Schalter

SABA-Meersburg WUA

(mit eingebautem SABA UKW A)



**FH
88**

DIE NEUZEITLICHE FEINDRAHT- WICKEL- MASCHINE FH88

Stufenloser, sehr präzise regelbarer Drahtvorschub. Automatische elektrische Drehzahlverminderung bei Lagenwechsel. Selbsttätige Lagenabschaltung nach jeder 1., 2., 3. oder 4. Lage. Elektrische Abschaltung bei Drahtriß. Gleichzeitig können bis zu 6 Spulen gewickelt werden. Zusatzeinrichtungen zum Wickeln von Kreuzspulen.

Technische Daten: Drahtstärke von 0,03 - 0,6 oder 0,05 - 1,05 mm. Wickelbreite: 5-200 mm. Wickeldurchmesser: bis 200 mm. Drehzahlen: 500 bis 5000 U/min.

Preis mit Motor und Grundausstattung DM 2075.—

Bitte Druckschriften, auch über das neue Windungsschluß-Prüfgerät FH 80, anfordern.



FRIESEKE & HOEPFNER
G · M · B · H
ERLANGEN-BRUCK

Elektrolytkondensatoren

sollen nicht nur billig, sondern hauptsächlich, von bester Qualität sein. Der Fachhandel u. die Radiowerkstatt, ergötzen ihren Bedarf in immer größerem Umfang bei uns, weil:

Unsere Elko sind
1. von vorzüglicher Qualität, 2. von kleinem Format, 3. preisgünstig

Typ	Kapazität (µF)	Volt	Preis
Isolierrohr:			
501	4	160/175	1,05
502	16	160/175	1,35
504	4	350/385	1,17
506	8	350/385	1,35
517	4	450/550	1,26
518	8	450/550	1,62
Al-Behälter:			
503	50	160/175	2,28
505	4	350/385	1,20
507	8	"	1,44
508	16	"	1,83
509	25	"	2,28
510	32	"	2,57
511	40	"	2,90
512	50	"	3,18
513	2 x 8	"	2,28
514	2 x 16	"	3,15
515	2 x 32	"	4,10
516	2 x 50	"	4,95
519	8	450/550	1,71
520	16	"	2,37
521	25	"	3,10
522	32	"	3,60
523	40	"	4,—
524	50	"	4,55
525	2 x 8	"	2,85
526	2 x 16	"	4,30

Verpack.-Spas. werd. nicht bereh. Vest. p. Nachn. m. 30/a Skonto
INTRACO G.m.b.H. München-Feldmaching, Franz Spairweg 29
Gute Qualität Traue Kunden

LAUTSPRECHER

aus Konkursmasse

- ⊙ 130 NT 1 DM. 4.—, 1,5 Watt
- ⊙ 180 NT 2 DM. 5.—, 2,5 "
- ⊙ 180 NTA DM. 6.—, 3 "

Großhandel Rabatte, Prospekte anfordern, Versand per Nachnahme, Garantie für jedes Stück
RADIO-KLINIK INGELHEIM (22b)

KW-Amateure, Bastler und Händler

verlangen unsere 15 Seiten Gratispreisliste über Einzelteile, deutsche und amerikanische Röhren sowie Sonderangebote

RADIO-HAUS GEBRÜDER BADERLE
Hamburg 1, Spillhoferstraße 7

MPA · DM. 360.—

Der bewährte Universal-Meßsender

INGENIEUR WALTER HERTERICH
HF-MESSGERÄTEBAU · DACHAU/OBB.



Das neue RIM-Basteljahrbuch

Das Jahrbuch 1951 ist noch umfangreicher (120 S.), reichhaltiger und enthält mehr Abbildungen als im Vorjahr. Für den Radiobastler ist es ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Es enthält alles Wissenswerte über Rundfunkeinzelteile, Röhren, Meßinstrumente, Werkzeuge, Literatur sowie über die bekannten RIM-Entwicklungen nebst vielen Schaltungen.

Gegen Vorauszahlung von DM. 1.— (Postcheckkonto München Nr. 13753) kostenlose Zustellung.

RADIO-RIM

Versandabteilung, München 15, Bayarstraße 25 a

Anzeigen für die FUNKSCHAU sind ausschließlich an die Geschäftsstelle des FUNKSCHAU-Verlages, (13b) München 22, Zweibrückenstr. 8, einzusenden. Die Kosten der Anzeige werden nach Erhalt der Vorlage durch Postkarte angefordert. Den Text einer Anzeige erbitten wir in Maschinenschrift oder Druckschrift. Der Preis einer Druckzeile, die etwa 28 Buchstaben bzw. Zeichen einschließt, Zwischenräumen enthält, beträgt DM 2.—. Für Zifferanzeigen ist eine zusätzliche Gebühr von DM 1.— zu bezahlen.

Zifferanzeigen: Wenn nichts anderes angegeben lautet die Anschrift für Zifferbriefe: Geschäftsstelle des FUNKSCHAU-Verlages, (13b) München 22, Zweibrückenstraße 8

STELLENGESUCHE UND -ANGEBOTE

Radiomechan. 20 J., erf. in Rep. Abgleich sowie Neu- und Umhau sucht Stelle i. Labor, Industrie od. Handwerk. G. Speck. Wessellburen-Holstein, Schulerstraße 2.

Tucht. Radiomech. selbständig, mit allen Arbeit vertraut, womögl. ledig. bei guter Bezahlung ges. Radio-Hesper. Cham/Opf. Waldschmidtstraße 22

Rundf.-Mech.-Meist. 28 J. all. mit guten und vielfältigen Kenntnissen, in Industrie und Handwerk bisher tätig als Lehrlingsmeister und Rep.-Techn. sucht passend Wirkungskreis. Zuschriften unter Nr. 3348 St.

Rundf.-Instandsetz. 36 J., 15 Jahre im Fach, Zivildienst, perfl. in allen Rundfunkreparatur, sucht dringend Stellung. Zuschr. unter Nr. 3350 M.

VERSCHIEDENES

Rundfunkfachgeschäft, ev. m. 2-Zimmer-Wohnung weq. Umzuges z. verk. Mit od. ohne Inv. Radio-Freierichs, Schalldorf Post Emmering bei Aßling/Obb.

VERKAUFE

35 L 6 neu, verp., keine Steg-Ware, 6 Mon. Gar. à DM 10 Ehrhardt, Wiesbaden, Wielandstraße 16.

Schwabensummer Phil-GM 2301 kompl. um DM 220.— z. verk. W. Feuerlein, Schwabach, (13 a) Hochgericht 25.

Kreuzwickelmaschine, Kandulla Typ HC 5 mit Mot. u. Ablauf, Punktschweißmaschine, Knopp 12 kW, preisgünstig, verkauft. Anfrag. a. Dipl.-Ing. Gerken, Deggendorf/Donau, Hindenburgstraße 471.

Verk.: Hochleist.-Wechselrichter 2., 2,4 V/120 V, 120 V, 15 mA, Ger. Gewicht, kl. Ausmaße, vollst. entstört, DM 16 50. Zuschrift. unt. Nr. 3343 F.

Verk. Senderröhre RS 337 u. RS 391 pro St. DM 100. Zuschr. unt. Nr. 3344 M.

Verk. bill. 16-mm-Projektor, Zeiß-Kinox, Autovorspannkraft-Anlage, Stahlbau, 240 Ah, 20-W-Netzbest., div. Masch., Geräte, El.-Radiomaterial, Meßinstrumente, Schweißger., Bananenstromschw. Ausl., Hartgummiplatt., Heizspir. u. a. Liste anfordern! Rhodng., (21a) Langenberg

Radio-Bespannstoffe und Rückwände J. Trompeter, Overath, Bez. Köln

Kako-Wrichter 110 bis 220 V, DM 50.— Billige Radioröhren ERL 1 DM. 6 80, EF 13 DM 5 80, CF 3 DM 5 50, AZ 11 DM 1 70, EZ 12 DM 2 50 u. weitere Röhren ebenso billig zu verkaufen Josef Gengebach, Dissen-Ammersee, Prinz Ludwig-Str. 5

Sonderangebot: LB 8 DM. 16.—, 14 Tage Übernahme-garantie gegeben. Zuschr. unter Nr. 3349 G

SUCHE

20 St. ACH 1 (auch klein Mengen) dring. zu kauf. ges. Anq. u. Nr. 3347 B

Empfängermeßsender für AM u. FM (Type SMAF), mögl. Röhde u. Schwarzpreisgünstig zu kauf. ges. Angeb. unter Nr. 3346 F

Suche Allstr. Schneidm. Zuschr. unt. Nr. 3342 N

Rundfunktechnik, die nach Brasilien auswand. sucht zu kauf. Tropen-Bauvorschrift f. Funkger. Bauvorschrift f. Deutsch. Wehrm. Ang. unt. Nr. 3345

Schleifen-Oszill. u. Farvimeter ges. Elektrotech. Labor Stuttgart/ Monchhalde

Diplom-Ingenieur

Fachrichtung Hochfrequenztechnik, für Entwicklungslabor von Rundfunkgerätelefabrik in Süd-deutschl. gesucht. Angeb. u. St. R 18836 beförd. ANN.-EXP. CARL GÄBLER, STUTTGART-N, Colver-Straße 20

Zur sofort. Einstellg. ges. eine größere Zahl von erfahrenen **Rundfunk-Mechanikern u. Technikern für die Geräte-Prüfstände** einige tüchtige **Hochfrequenz-Ingenieure für die Geräte-Entwicklungslabors.**

Schriftliche Bewerbungen mit Angaben über Ausbildung u. bisherige Tätigkeit an

KÜRTING RADIO WERKE, Oswald Ritter G.m.b.H.
Niederneufels Post Marquartstein/Obb.



PHILIPS

Elektronische Messgeräte

ELEKTROENSTRAHL-OSZILLOGRAPHEN mit Verstärkern für Frequenzen von 0,1 Hz bis 7 MHz und Zubehör: MESSKÖPFE, ELEKTROENISCHE SCHALTER, PHOTOVORSATZE, PROJEKTIONS-VORSATZE

+
M.I.C.-MESSGERÄTE, ELEKTROENISCHE STROM- UND SPANNUNGSMESSE, HF- UND NF-GENERATOREN, NF-SCHWINGUNGSSZILLATOREN, HF-FREQUENZMODULATOREN, SIGNALVERFOLGER, FELDSTÄRKMESSE und STANDARD-DREHKONDENSATOREN, pH-MESSGERÄTE, LEITFAHIGKEITSMESSGERÄTE

+
FERNSEHMESSGERÄTE, SIGNALGENERATOREN, ELEKTROENSTRAHL-OSZILLOGRAPHEN GM 5653, HF-MILLIVOLTMETER GM 6006

+
DEHNUNGSMESSGERÄTE, WIDERSTANDSMESSSTREIFEN und SPEZIALMESSBRÜCKEN für statische und dynamische Dehnungen bis 25 kHz

+
SCHWINGUNGSMESSGERÄTE: SCHWINGUNGSERREGER, KATHODENSTRAHL-DRUCKKATHODEN

+
HOCHLEISTUNGSSTROBOSKOPE, ELEKTROENISCHE SCHALTGERÄTE, HUGHES-SCHREIBER, GLEICHSTROMVERSTÄRKER, VAKUUMMETER, DRAHTPRÜFGERÄTE, QUECKSILBERDAMPFDETEKTOREN, REGELTRANSFORMATOREN

PHILIPS VALVO WERKE GMBH
ABTEILUNG FÜR ELEKTROENISCHE MESSGERÄTE
HAMBURG I • MONCKEBERGSTRASSE 7

*Klingende
Festtagsfreude*

durch den Graetz-Groß-Super 154W GW
mit UKW-Bereich - 9 Röhren - 9 Kreise -
4 Wellenbereiche - Schwungradantrieb -
Graetz-Stromsparschaltung - Lichtband -
anzeiger - Magisches Auge - Stufen -
loser Band- und Tonregler - UKW -
Super - hohe Fernempfangsleistung

**Graetz
RADIO**



KATHREIN



EINZEL-ANTENNEN
GEMEINSCHAFTS-ANTENNEN
AUTO-ANTENNEN
UKW-DIPOL-ANTENNEN
ALLER ZUBEHÖR

ANTON KATHREIN • ROSENHEIM (OBB.)
Älteste Spezialfabrik für Antennen und Blitzschutzapparate

SIEMENS
RUND
FUNK
RÖHREN

Die ersten in Deutschland hergestellten Verstärker-Röhren entstanden bereits vor 35 Jahren in den Werkstätten der Siemens Werke.

Im neuerrichteten Röhrenwerk der Siemens & Halske AG in Erlangen werden heute mit modernsten Einrichtungen auch hochqualifizierte Rundfunkröhren gefertigt. Das Fabrikationsprogramm umfaßt alle neuen Typen der U- und E-Serie in Rimlockausführung. Verlangen Sie bitte unsere Röhren-Druckschrift.




SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

Weihnachtsgeschenke

die gern gekauft werden!



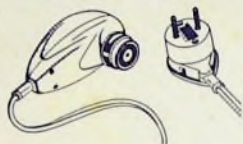Die Christbaumbeleuchtung der elektrischen PHILIPS Kerzen gibt dem Baum den festlichen Schmuck. Ein einfaches Schalten bringt alle Lichter zum Brennen. Keine Wachstropfen, keine Brandgefahr!
— ein Geschenk, das die Stimmung hebt Preis: DM 30.—



Der Trockenrasierer von PHILIPS erspart dem Herrn viel Mühe und Zeit. Ohne weitere Vorbereitung sorgt er stets für eine glatte Haut
— ein Geschenk für jeden Herrn Preis: DM 48.—



Das Modell für die Dame entfernt unästhetische Haare ohne Reizung der Haut und gibt ihr eine sichere Bewegungsfreiheit
— ein Geschenk für die gepflegte Dame Preis: DM 138.—

Der „INFRAPHIL“ heilt durch seine infraroten Wärmestrahlen und gehört in jede moderne Hausapotheke. Gerade in den Wintermonaten ist er ein treuer Helfer zur Vorbeugung und Bekämpfung von vielen Krankheiten
— ein Geschenk für die Familie Preis: DM 63.—

Die PHILIPS Schallplatten erfreuen mit ihrem ausgewählten Repertoire von Tanz-, Unterhaltungs- und Opernmusik und zeichnen sich insbesondere durch ihre Klanggüte aus Preis: DM 3,75 bis 7.—



Die PHILIPS Saphirnadel spielt ohne auszuwechseln ca. 1500mal, schont die Schallplatten und mildert die Nebengeräusche
— ein Geschenk für den Musikliebhaber Preis: DM 5.—

Der Zusatzlautsprecher überträgt die Rundfunksendung in weitere Räume wie Küche, Schlafzimmer und Wartezimmer. Er vergrößert den Hörbereich des Empfängers
— ein Geschenk für's Haus Preis: DM 78.—



Die PHILIPS Rundfunkempfänger der Sternserie — CAPELLA, JUPITER, SIRIUS, PHILETTA — sind elegant und formschön. Sie überraschen durch eine hohe Fernempfangsleistung, eine hervorragende Trennschärfe und eine ausgezeichnete Tonwiedergabe
— ein Geschenk für den anspruchsvollen Hörer



PHILIPS

PHILIPS VALVO WERKE G.M.B.H.