

A 3109 D

BERLIN

FUNK- TECHNIK

21 1974

1. NOVEMBERHEFT

Hirschmann

Zimmer-Fernsehantennen

haben beim FÜR SIE-Test



hervorragend abgeschnitten


(davon können Sie sich die Tabelle hier abschneiden!)

Sie wissen: Was die Millionen-Zeitschrift FÜR SIE testet und für gut befindet, das kaufen Hausfrauen (und deren Männer natürlich). FÜR SIE hat unlängst Zimmer-Fernsehantennen getestet: Einen Markt-Querschnitt aus 10 verschiedenen Antennen, davon allein 4 von Hirschmann. Das Ergebnis bestätigt die hohe Qualität der Hirschmann

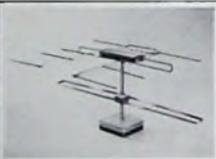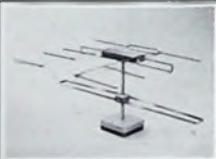Zimmer-Fernsehantennen: Dreimal »sehr gut« und fünfmal »gut«. Weil Sie mit solchen Testergebnissen auch anspruchsvolle Kunden überzeugen können, ist hier die Tabelle auszugsweise wiedergegeben. Sie sollten sich diesen kleinen Beratungs-Spickzettel am besten gleich ausschneiden.



				
Modell	Hirschmann Zifa Spectral 721 ohne Verstärker	Hirschmann Zifa Spectral 721 V mit Verstärker	Hirschmann Zifa 781 ohne Verstärker	Hirschmann Zifa 781 V mit Verstärker
Ortsempfang	sehr gut	sehr gut	gut	gut
Regionalempfang	gut	sehr gut	gut	gut
Antennenkabel	1,80 m	1,63 m	1,65 m	1,67 m
Netzkabel	—	1,90 m	—	2,00 m

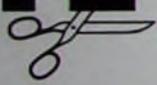

Antennen und Steckverbinder



Hirschmann

Richard Hirschmann
Radiotechnisches Werk
73 Esslingen/Neckar

FT meldet	736
gelesen · gehört · gesehen	738
Zentralisierte Forschung	741
FT-Informationen	742
Fernsehen	
VHF-Tuner mit Feldeffekttransistoren	743
Elektronisches Steuergerät für Lichtsignale im Straßenverkehr	745
Sendezentrum Hornisgrinde in Betrieb	746
Antennen	
Das Verhalten von Antennen unter praktischen Empfangsbedingungen	747
Meßtechnik	
Frequenzzähler mit Zeitmultiplexanzeige	749
Elektronisch erzeugte Musik ohne Tastendruck	753
Für den KW-Amateur	
Vielkanaloszillator für das 2-m-Band in CMOS-Technik	757
Moderner 80-m-KW-Super für AM CW und SSB	759
Namen, die zu Benennungen werden	763
Lautsprecher	
Kalotten-Hochton-Lautsprecher „KO 10 DT“	764
UKW-Verkehrsrundfunksender der ARD mit Durchsage- und Bereichskennungen	765
Technik von morgen	
Elektrostatisches Druckverfahren mit Grautönen	766
Persönliches	766
Lehrgänge	766

Unser Titelbild: Der Sendeturm des neuen Sendezentrums des Südwestfunks auf der Hornisgrinde hat eine Gesamthöhe von 206 m. In dem 56 m hohen Antennenaufsatz sind die durch einen Fiberglasmantel gegen Vereisung geschützten Antennen untergebracht (s. a. S. 746). Aufnahme: Südwestfunk

Aufnahmen: Verfasser, Werkaufnahmen, Zeichnungen vom FT-Atelier nach Angaben der Verfasser

VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH, 1. Berlin 52 (Borsigwäldchen), Eichborndamm 141-167, Tel. (0 30) 4 11 60 31, Telex 01 81 632 vrfkt, Telegramme: Funktechnik Berlin, Chefredakteur: Wilhelm Roth, Stellvertretender Chefredakteur: Dipl.-Ing. Ulrich Radtke, sämtlich Berlin, Chefkorrespondent: Werner W. Dieffenbach, 896 Kempten 1, Postfach 14 47, Tel. (08 31) 6 34 02, Anzeigenleitung: Dietrich Gebhardt, Chefgraphiker: B. W. Beerwirth, sämtlich Berlin. Zahlungen an VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH, Postscheckkonto Berlin West 76 64-103, Bank für Handel und Industrie AG, 1. Berlin 65, Konto-Nummer 2 191 854 (BLZ 100 800 00). Die FUNK-TECHNIK erscheint monatlich zweimal, Preis je Heft 3,- DM, Auslandspreise lt. Preisliste (auf Anforderung). Die FUNK-TECHNIK darf nicht in Lesezirkel aufgenommen werden. Nachdruck - auch in fremden Sprachen - und Vervielfältigungen (Fotokopie, Mikrokopie, Mikrofilm usw.) von Beiträgen oder einzelnen Teilen daraus sind nicht gestattet. - Satz und Druck: Druckhaus Tempelhof, 1. Berlin 42.

Manche machen alles. Wir machen nur manches.

Aber das perfekt.

Seit Jahrzehnten haben wir uns ganz konsequent spezialisiert: auf Zündkerzen, auf Glühkerzen und auf Funkentstörmittel. Weil Spezialisierung immer Perfektionierung bedeutet. Auf diesen Gebieten macht uns keiner etwas vor. Wir haben die Erfahrung: mehr als sechs Jahrzehnte. Wir haben die Spezialisten: Techniker und Fachkräfte, - mehr als tausend.

Sie und Ihre Kunden haben die Garantie: für technische Perfektion, für lange Lebensdauer, für absolute Funktionssicherheit. Zündkerzen-, Glühkerzen-, Funkentstörmittel von BERU. Aller guten Dinge sind drei. Bessere drei gibt es nicht.



BERU

ZÜNDKERZEN GLÜHKERZEN FUNKENTSTÖRMITTEL

BERU  7140 Ludwigsburg

Im Interesse der Expansion: Nordmende-Umgruppierung

Am 1. Oktober 1974 ist die *AG für Unterhaltungselektrotechnik* in Zürich (Aktienkapital: 250.000 sFr.) als persönlich haftende Gesellschafterin in die *Norddeutsche Mende Rundfunk KG* eingetreten. Mitglieder des Verwaltungsrats dieser Gesellschaft sind neben Hermann L. Mende und Karl Mende unter anderen zwei Direktoren der *Schweizerischen Bankgesellschaft*. Die Aktionäre der Gesellschaft stehen den Mitgliedern des Verwaltungsrats nahe.

Im Rahmen dieser Umgruppierung ist die bisherige persönlich haftende Gesellschafterin, die *Nordmende Rundfunk und Fernseh-Geräte GmbH* (Stammkapital: 100.000 DM), mit dem gleichen Tage ausgetreten. Sie wird im nationalen Beteiligungsbereich, insbesondere auf dem Vertriebssektor, neue Aufgaben übernehmen. Hermann L. Mende und Karl Mende bleiben weiterhin Geschäftsführer der Gesellschaft.

Mit diesen wichtigen Schritten schafft sich das finanziell starke, expansive Familienunternehmen, das sich zu den größten Firmen der Unterhaltungselektronik in Deutschland zählt, die notwendige Basis für das Wachstum über die nationalen Grenzen hinaus.

Zentralbüro-Netz von Kolbe & Co.

Mit der Eröffnung eines Zentralbüros in Hamburg hat die Firma *Kolbe & Co* („fuba“) den Aufbau eines Netzes von sechs derartigen Zentren in Deutschland abgeschlossen; die anderen befinden sich in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt-Sprendlingen, Hannover und München. Dieses Netz koordiniert die Arbeit der insgesamt 16 Vertriebsbüros und Handelsvertretungen und unterhält Lager. Die anfallenden Gemeinschafts-Antennenanlagen- und Groß-Gemeinschafts-Antennenanlagen-Aufträge werden wie bisher in den 16 Büros in der gewohnten Weise bearbeitet. Das Fachpersonal und die Kfz-Ausstattung der Zentralbüros ermöglichen es diesen, bei Bedarf direkt oder unterstützend einzugreifen.

FPE-Cornell-Dubilier Electric GmbH

Die Firma *Cornell-Dubilier Electronics* ist einer der ältesten amerikanischen Hersteller von Kondensatoren, elektrischen Filtern, Relais und Antennen-Rotoren. Mit ihrer Muttergesellschaft, *Federal Pacific Electric (FPE)*, gründete sie für die Bearbeitung des europäischen Marktes die *FPE-Cornell-Dubilier Electric GmbH*; Anschrift: 8 München 80, Rosenheimer Straße 30, Telefon (0 89) 45 41 22 und 45 41 23, Telex 05-22 383. Geschäftsführer ist *Claus B. Fritz*.

Der 16seitige „Kurz-/Short-Form Catalog“ informiert in Deutsch und Englisch über das Fertigungs- und Lagerprogramm.

Hot Electronic übernimmt Vertretung für elektronische Tastaturen

Für die Firma *Data Electronics Corp.*, Burlington/USA, die sich bei elektronischen Tastaturen innerhalb eines Jahres in den USA einen Marktanteil von etwa 10% eroberte, hat die Firma *Hot Electronic*, Ottobrunn bei München, die deutsche Vertretung übernommen.

Neuer Italien-Vertrieb für Braun-Hi-Fi-Geräte

In Mailand nahm die neugegründete Firma *Braun HiFi Distribuzione* ihre Tätigkeit als inländische Vertriebsfirma für *Braun-Hi-Fi-Geräte* auf. Geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter ist *Ingo Mojen*.

Eltropa mit 41 Gesellschaftern

Nach einer Bereinigung im Mitgliederbereich werden seitens der *Eltropa-Marktgemeinschaft* auf der Stufe des funktionsechten Großhandels nunmehr von 41 Gesellschaftern 71 Niederlassungen betrieben. Die schwerpunktmäßigen Sortimente umfassen mit jeweils etwa 20.000 Artikeln die Bereiche Elektrogeräte, Rundfunk/Fernsehen/Phono, Elektro-Material und Leuchten. Die *Eltropa-Firmen* beschäftigen auf einer Betriebsfläche von 240.000 m² insgesamt 3900 Mitarbeiter und unterhalten 400 Auslieferungsfahrzeuge. Mit insgesamt 24.000 Partnern aus Fachhandel und Handwerk dürfte 1974 ein Gesamtumsatzvolumen von über 1,1 Mrd. DM erreicht werden.

„Hewlett-Packard Europhysics“-Preis

Die Europäische Physikalische Gesellschaft (European Physical Society, EPS) hat die Schaffung eines „Hewlett-Packard Europhysics“-Preises für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Festkörperphysik bekanntgegeben. Der mit 20.000 sFr. dotierte Preis – ein entsprechender jährlicher Beitrag der *Hewlett-Packard S.A.*, der europäischen Zentrale der *Hewlett-Packard Company*, Palo Alto, Kalifornien (USA) – soll von der EPS jährlich einem oder mehreren Physikern zugesprochen werden. Erstmals soll der Preis während der Dritten EPS-Generalkonferenz im September 1975 verliehen werden.

„HiFi-Tage“ 1975

Für „HiFi-Tage“ des Deutschen High-Fidelity Instituts e.V. liegen vier Termine im Jahr 1975 bereits fest: Wiesbaden 8./9. März – Gießen 3./4. Mai – Böblingen 7./8. Juni – Flensburg 1./2. November.

Ein High-Fidelity Institut auch in Italien

Italienische Firmen der High-Fidelity-Branche haben die Gründung des „Istituto Italiano dell'Alta Fedelta“ in Rom beschlossen. Es soll ähnlich dem Deutschen High-Fidelity Institut alle Aspekte der naturgetreuen Musikwiedergabe in kultureller, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht fördern. Um eine technisch klare und praktikable Definition der High-Fidelity zu erhalten, haben sich die Gründungsfirmen auf die Übernahme der deutschen Hi-Fi-Norm DIN 45 500 geeinigt.

Miet-Meßgeräte-Katalog

Die *Labhire GmbH*, Vermietung elektronischer Meßgeräte, Düsseldorf und München, brachte einen neuen dreisprachigen „Europakatalog“ heraus. Der Katalog gibt einen Überblick über die Meßgeräte, die Mietkunden – auch für kurze Zeit (1 Woche) – zur Verfügung stehen.

„Sicherheit kostet nur Überlegung“

Das Plakat und das Flugblatt „Sicherheit kostet nur Überlegung“ werben in heiterer Form für das VDE-Sicherheits- und das VDE-Funkschutzzeichen. Sie können wie folgt bezogen werden: das Flugblatt von der VDE-Verlag GmbH, 1 Berlin 12, Bismarckstraße 33, zum Preis von 30 DM je 1000 Stück (zuzüglich Mehrwertsteuer und Porto) und das Plakat (im Format A1) gegen einen Versandkosten-Beitrag von 3 DM von der VDE-Prüfstelle, 605 Offenbach, Merianstraße 28 (der Versandkosten-Beitrag wird bei einer Bestellung von bis zu 10 Plakaten nur einmal fällig). Der VDE erbitet Vorauszahlung und Angabe der gewünschten Stückzahl auf das Postscheckkonto Frankfurt 388 68-601.

Neue Dale-Druckschriften

Unter dem Titel „Effective Use of Fuse Resistors“ hat die Firma *Dale Electronics GmbH* eine englischsprachige Broschüre über ihre Sicherungs-Widerstände herausgebracht. Sie ist als Arbeitsunterlage für den Schaltungsentwickler gedacht.


Eine weitere *Dale*-Broschüre heißt „Pulse Handling Capabilities of Wirewound Resistors“. Sie gibt dem Schaltungsentwickler ausführliche Hinweise für die richtige Bemessung von Drahtwiderständen, wenn diese mit Impulsen hoher Energie und unterschiedlicher Dauer belastet werden.

Interessenten können diese Broschüren von der *Dale Electronics GmbH*, 8 München 60, Falkweg 51, kostenlos erhalten.

Internationale Elektronikausstellungen in Paris

Unter der Schirmherrschaft der „Fédération Nationale des Industries Electroniques“ (F.N.I.E.) veranstaltet die „Société pour la Diffusion des Sciences et des Arts“ (S.D.S.A.) im Jahre 1975 drei große internationale Ausstellungen der Elektronikbranche in Paris: XVII Festival International du Son (Internationales Musik-Festival mit Vorstellung von Hi-Fi-Geräten und -Anlagen sowie Musikinstrumenten) vom 10. bis 16. März 1975 – XVIII Salon International des Composants Electroniques (Internationale Ausstellung elektronischer Bauelemente) vom 2. bis 8. April 1975 – IV Salon International Audiovisuel et Communication (Internationale Fachausstellung von Geräten, Systemen, Fachliteratur und Programmen der Audiovision und Kommunikation) vom 2. bis 8. April 1975.

electronica '74

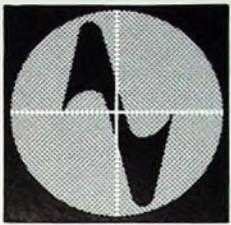

München

vom 21.11. bis 27.11.1974



**Ein umfangreiches
Bauelemente-Programm
für Elektronik
und Nachrichtentechnik
erwartet Sie
zur electronica '74
auf unserem Stand
in Halle 14**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

AEG-TELEFUNKEN

G E S C H Ä F T S B E R E I C H B A U E L E M E N T E



Direkt ablesbare Frequenzmesser in Hohlleitertechnik

Die Firma *Flann Microwave Instruments Ltd* (Vertrieb: *Neumüller*) hat eine Serie von direkt ablesbaren Absorptionsfrequenzmessern in Hohlleitertechnik entwickelt. Von den 18 Modellen dieser Serie wird das größte in WG 6 (WR 650) und das kleinste in WG 28 (WR 8) hergestellt. Die Frequenzmesser arbeiten im H_{11} -Mode; dabei wird ein Resonator durch einen Präzisionskolben verstimmt. Der spiralförmige Meßmechanismus ist direkt in GHz geeicht; die Länge der Frequenzskala beträgt dabei mehr als 2,5 m.

100-MHz-Frequenzzähler „103“

Neu im Sortiment des *MV Messgeräte Vertriebs* ist der 7stellige 100-MHz-Frequenzzähler „103“ von *Dietechnik* (vom Anbieter genannter Preis: 980 DM). Der „103“ gestattet Frequenzmessungen von 1 kHz bis 100 MHz bei Eingangsspannungen < 10 mV bei 100 MHz. Das Meßergebnis wird 7stellig angezeigt, und die Auflösung kann zwischen 100 Hz und 0,1 Hz gewählt werden.

Multibandwobbler „6600/9514/9515“ für den Frequenzbereich 10 MHz ... 18 GHz

Neu im Vertriebsprogramm von *Wandel u. Goltermann* ist der Multibandwobbler „6600/9514/9515“ der *Singer-Instrumentation* für den Frequenzbereich 10 MHz ... 18 GHz. Dieses Modell ist in Halbleitertechnik aufgebaut und erfüllt alle an einen modernen Wobbelgenerator gestellten Anforderungen. Folgende Betriebsarten lassen sich mit Drucktasten einschalten: Vollbereichwobbelung, Teilbereichwobbelung, Δf -Wobbelung (symmetrisch um eine Mittenfrequenz) und CW-Betrieb. Außerdem können bis zu drei Marken in das Frequenzspektrum eingeblendet werden.

Fernseh-Synchronisierungs-Impulsgenerator ZNA 103 E in LSI-Technik

Die *Ferranti GmbH* vertreibt neuerdings den digitalen Impulsgenerator ZNA 103 E in LSI-Technik für die Fernseh-synchronisierung, der in Kollektor-Diffusions-Isolationstechnologie (CDI) ausgeführt ist. Bei diesem monolithischen Bauelement dient eine Schwingung mit der Frequenz 656,25 kHz und der Amplitude 5 V aus einem Quarzschwingkreis zur Erzeugung aller Horizontal-, Vertikal-, Video-, Austast- und Synchronimpulse für das 625-Zeilen-Raster. Bei einem Betriebs-Temperaturbereich von -55°C bis +125°C eignet sich der Impulserzeuger für Anwendungen industrieller und militärischer Art sowie für kommerzielle Fernsehsysteme.

Gekapselte Miniatur-Potentiometer „PB 8“ und „PK 8“

Zum Einsatz in der industriellen Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik wurden die neuen gekapselten Miniatur-Einstellpotentiometer „PB 8“ (Draht) und „PK 8“ (Cermet) im *TWK-Elektronik*-Sortiment entwickelt. Edelmetallkontakte, zwei O-Ringe in der Achsdurchführung und vergossene Anschlüsse sorgen für Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe. Einige technische Daten: Widerstandswerte von 47 Ohm bis 220 kOhm, Belastbarkeit 0,5 W bis +70°C, Linearität besser als 2%, Gehäusedurchmesser 8 mm, Achsdurchmesser 3 mm, elektrische Anschlüsse im Rasterabstand 2,54 mm.

BNC-Dämpfungsglieder für Anwendungen bis 1000 MHz

Für Anwendungen bis 1000 MHz bietet *Suhner* koaxiale BNC-Dämpfungsglieder an. Sie sind in 50- und 75-Ohm-Ausführungen für zulässige Leistungen von 1 W mit den Dämpfungswerten 3 dB, 6 dB und 10 dB lieferbar.

Spritzwasserdichte Relais für Leiterplatten

Bei der Herstellung gedruckter Schaltungen nach dem Schmelzlötverfahren ist es unvermeidbar, daß das Lötmedium durch die Leiterplattenbohrungen auf die Bauelementeseite gelangt. Außerdem können bei der Reinigung der Leiterplatten nach dem Löten Lötmedium und Reinigungsflüssigkeit zum Beispiel in staubgeschützte Relais eindringen und sie beschädigen. Einen Ausweg bieten die neuen Flachformrelais Typen „AZ 1530“ (1 Wechsler) und „AZ 1531“ (2 Wechsler) von *Zettler*. Bodenplatte und Kappe dieser Relais werden im Ultraschallweißverfahren luftdicht miteinander verbunden. Auch die Lötanschlüsse erhalten eine Abdichtung. Die Kunststoffe wurden so gewählt, daß sie reinigungs-

mittelbeständig sind und keine Dämpfe entwickeln. Die Edelmetallkontakte durch Polymerisation verschmutzen. Die Dichtigkeit der neuen Relais Typen liegt zwischen der von staubgeschützten und hermetisch gekapselten Relais.

Neuer Halbleiterverstärker „PWA 1617-12“ für die Telekommunikation

Die Firma *Microwave Power Devices, Inc* (Vertrieb: *Neumüller*) hat für die Serie ihrer Klasse-C-Verstärker das neue Modell „PWA 1617-12“ entwickelt. Dieses Gerät liefert eine Ausgangsleistung von 100 W im Frequenzbereich 1600 ... 1700 MHz. Weitere Merkmale dieses Verstärkers sind die Verstärkung von 50 dB, der Zirkularschutz gegen Fehlanpassungen, die Streifenleitertechnik und die MIC-Konstruktion. Die Anwendungsbereiche liegen bei der Satellitenkommunikation (Marisat, Aerosat usw.), in anderen zivilen Kommunikationssystemen, in Radarsystemen sowie in zwischengeschalteten Leistungstreiberstufen.

50-Ohm-Triaxialkabel-Verbinder für den Bereich bis 3000 MHz

Zum Verbinden von Triaxialkabeln, die aus einem Innenleiter und zwei Abschirmungen bestehen, entwickelte *Suhner* verschiedene 50-Ohm-Verbinder der Serie BNT mit drei konzentrischen, voneinander isolierten Kontakten. Die Kopplung erfolgt wie bei den BNC-Verbindern mit einem Bajonettverschluß. Während der Innenleiter gelötet wird, verwendet man für die beiden Abschirmungen das Pressure-Sleeve-Verfahren. Alle Anschlußmaße entsprechen der britischen Norm DEF-5322-A-9/Pattern 22 sowie dem IEC-Vorschlag 46 D (UK) 19/7/73. Das Programm umfaßt Kabelstecker und Kabelbuchsen sowie Chassisbuchsen für Einlochmontage oder mit Vierkant-Flansch und Chassiskabelbuchsen für Einlochmontage.

Transformator-Spannungskonstanthalter-Kombination

TWK-Elektronik bietet einen Transformator an, der mit einem magnetischen Spannungskonstanthalter kombiniert ist. Auf der Primärseite werden 220 V oder 110 V, 50 Hz angelegt. Zulässig sind Schwankungen bis zu $\pm 15\%$ der Nennspannung. Auf der Sekundärseite erhält man 6 V Gleichspannung, stabilisiert auf $\pm 3\%$ bei einer Leistung von 180 VA (andere Spannungswerte sind möglich). Diese Kombination, die zur Vorstabilisierung im Eingangskreis von Gleichspannungskonstanthaltern dient, bietet gleichzeitig eine galvanische Trennung vom Netz, die Überbrückung von kurzen Netzunterbrechungen und die Unterdrückung von Störspitzen.

Leistungsverstärkerkarte „BN 2030/I“ zur Erhöhung der Ausgangsleistung von Stromversorgungen

Mit dem Typ „BN 2030/I“ stellte *Bentron* (Vertrieb: *Neumüller*) eine neue Leistungsverstärkerkarte vor. Mit Hilfe dieser Steckkarte kann die Ausgangsleistung fast aller vorhandenen Stromversorgungen erhöht werden, indem man die erforderliche Anzahl von Leistungsverstärkerkarten auswählt, die dann durch das vorhandene Netzgerät angesteuert werden. Jede Leistungsverstärkerkarte enthält einen eigenen Gleichrichter- und Siebteil sowie eine Strombegrenzung mit Foldback-Charakteristik. Technische Daten: maximale Verlustleistung 100 W, maximale Ausgangsspannung 60 V, maximaler Ausgangsstrom 10 A, erforderlicher Ansteuerstrom etwa 5 mA.

Magnetdatenträger im Kraftfahrt-Bundesamt

Ganze Batterien von Magnetbändern sorgen für das „Gedächtnis“ des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. In großen Stahlschränken lagern dort die Stammdaten der über 21 Millionen deutschen Autos, Krafträder und Kfz-Anhänger. Nach und nach kommen jetzt zu diesem Superarchiv auch Magnetplatten hinzu, auf die die „Verkehrssünderkartei“ übernommen wird (bereits vier Millionen eingetragene Personen). In diesem Register herrscht ein ständiges „Kommen und Gehen“, denn je Jahr werden etwa eine Million Personen aufgenommen und rund 900 000 wieder gelöscht. Zum Bewältigen dieser Arbeit laufen auf den zwei *Siemens*-Rechnern „4004/150“ im Flensburger Rechenzentrum täglich 300 ... 400 Programme ab, davon manche bis zu zehn Stunden.



Modulares Mikroprozessor-System

Die amerikanische Firma *Control Logic Inc* (deutsche Vertretung: *Hot Electronic Vertriebs-GmbH*, Ottobrunn) brachte mit ihrer „L“-Serie ein modulares Mikroprozessor-System heraus. Dieses System hat die Funktion eines Mikrocomputers und besteht unter anderem aus einem Prozessor (Zentraleinheit) und einem Schreib/Lesespeicher (RAM) sowie einem programmierbaren Festwertspeicher (PROM), die sich jeweils auf Steckkarten befinden. Damit lassen sich Funktionen ausführen, für die früher festverdrahtete größere Systeme erforderlich waren oder die mit nicht voll genutzten Minicomputern ausgeführt wurden.

Feuerwehreinsatz-Computer für Hamburg

Vom Computer gesteuerte Feuerwehreinsätze soll es ab 1977 in Hamburg geben. Die Hansestadt hat für ihre Feuerwehr, die im letzten Jahr bei über 160 000 Notrufen ausrücken mußte, eine von *Siemens* entwickelte computergesteuerte Einsatzzentrale, das erste derartige System auf der Erde, bestellt. Von jeder eingehenden Alarmmeldung übermittelt der Einsatzleiter dem Computer die wichtigsten Angaben über ein Datensichtgerät. Der Rechner erarbeitet dann einen konkreten Alarmvorschlag (ausführende Feuerwache, Fahrzeuge, Besatzung und Ausrüstung). Wird dieser Vorschlag vom Einsatzleiter akzeptiert, so gibt der Rechner automatisch die Alarmmeldung mit dem Einsatzplan an die zuständige Wache weiter.

EWS-Vermittlungsstelle Stuttgart-Feuerbach in Betrieb

SEL hat die im Auftrag der Deutschen Bundespost in Stuttgart-Feuerbach errichtete Fernsprech-Vermittlungsstelle des elektronischen Wahlsystems „EWS“ dem Auftraggeber übergeben. Sie ist zunächst für 1000 Anschlußeinheiten ausgelegt und erlaubt das Anschalten von Einzel-, Zweier- und Sammelschlüssen sowie von Münzfernsprechern und Nebenstellenanlagen. Das System eignet sich sowohl für Orts- als auch für Fernvermittlungsstellen und hat eine zentrale Steuerung mit elektronisch gespeichertem Programm, die Vermittlungsstellen direkt oder über Datenkanäle fernsteuern kann. Ausführliche Angaben über das System enthält die 16seitige *SEL*-Broschüre „Elektronisches Wahlsystem EWS“.

Größt-Gegensprechanlage „PX 8000“

Die im Erst-Ausbau mit 896 angeschlossenen Teilnehmern wohl größte Gegensprechanlage in der Bundesrepublik installierte *SEL* im Universitäts-Klinikum Großhadern bei München. Hauptzweck der Gegensprechanlage „PX 8000“ ist

es, im Klinikum eine zweite, vom Fernsprechsysteem unabhängige Gesprächsebene zu bilden. Die „PX 8000“ rundet das *SEL*-Gegensprechanlagenprogramm, zu dem Typen für maximal 30, 64, 192 und 500 Teilnehmer gehören, nach oben ab. Sie läßt sich in Schritten von 16 Teilnehmern bis auf 8000 Anschlüsse ausbauen. Alle „PX“-Systeme haben weitgehend einheitliche, mit Miniatur-Bauelementen bestückte Baugruppen und sprachgeregelt Duplexverstärker, gewährleisten gute Sprachverständlichkeit und sind unempfindlich gegen Umgebungsgeräusche bis mindestens 70 dB (A).

Dokumentation für die Planung von Audio-Video-Anlagen im Schulbau

Philips hat eine Dokumentation „Audio-Video-Technik in der Schulbau-Planung“ zusammengestellt. Sie stellt eine Arbeitshilfe für Architekten und Ingenieure dar. Die Mappe umfaßt die Sachgebiete Lautsprecher-Anlagen, Fernseh-Systeme, Sprachlehr-Systeme, Kommunikations-Systeme, Personensuch-Anlagen. Sie wird durch den Gesamtkatalog „Audio-Video-Technik“ ergänzt. Die Planungsmappe wird nur an behördliche und private Planungsbüros abgegeben. Sie kann gegen Voreinsendung einer Schutzgebühr von 10 DM bei der *Philips Elektronik Industrie GmbH*, 2 Hamburg 70, Ahrensburger Straße 130, Postscheckkonto Hamburg Nr. 2210 10-204 (unter Angabe von „Kd-Nr. 05/349755 Planungsmappe Schulbau“), bestellt werden.

10. Tonmeistertagung 1975 in Köln

Die 10. Tonmeistertagung findet vom 19. bis 22. November 1975 wiederum in Köln beim Westdeutschen Rundfunk statt. Als internationale Fachtagung informiert sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Elektroakustik und Studioteknik. Der Tagung angeschlossen ist auch dieses Mal eine Technische Fachausstellung, auf der namhafte in- und ausländische Hersteller ihre Erzeugnisse vorstellen und vorführen. Die Organisation der 10. Tonmeistertagung liegt in den Händen des Verbandes Deutscher Tonmeister e.V., D - 5000 Köln 1, Postfach 10 19 85; Telefon (02 21) 2 20 29 46.

Mesucora und Internationale Ausstellung der Elektro-Ausrüstung mit dreijährigem Turnus

Die *Mesucora* (Internationale Fachmesse für Messen, Steuerung, Automatisierung) und die Internationale Ausstellung der Elektro-Ausrüstung (Exposition Internationale de l'Equipement Electrique) werden vom 10. bis 17. Juni 1976 im Pariser Ausstellungsgelände Porte de Versailles stattfinden. Der Turnus der beiden Veranstaltungen wird in Zukunft dreijährig sein.

Romen: Membranen für die Ohren der Welt.


Romen: Das Know How für Lautsprecher-Membranen und -Zentrierungen.
Fast 1000 verschiedene Typen.
Und Sonderanfertigungen.
Nach dem Motto:
Der Kunde ist König.



Romen: Die Erfahrung des Spezialisten.
Modern aber flexibel.
Mit neuen Kapazitätsreserven.
Für Kunden in Deutschland,
in Europa, in aller Welt.
Nennen Sie uns Ihr Problem.
Wir werden es gemeinsam lösen.



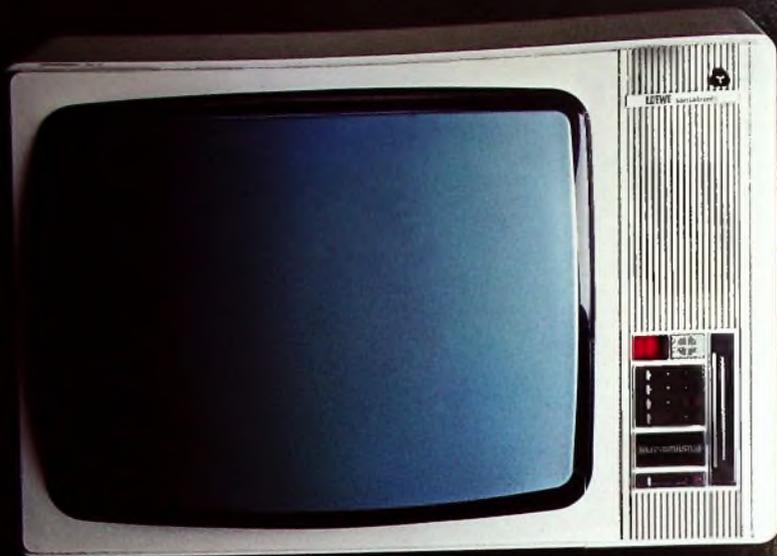Romen KG · Faser- und Kunststoff-Preßwerk
8540 Amberg/Opl. · Tel. 09621/12041-2 · Telex 0631214 D



**Die Loewe-Qualität wächst,
Ihr Umsatz wächst mit.**

LOEWE
RADIO · TV · HiFi

Loewe Opta GmbH · 864 Kronach · Industriestraße 11
1 Berlin-Steglitz · Teltowkanalstraße 1-4

Zentralisierte Forschung

Die Konzentration verschiedener Dienste und Einrichtungen ist für die Großindustrie eine Forderung der Zeit, denn dadurch ergeben sich als wesentliche Vorteile eine einfachere Koordinierung der Aktivitäten, weniger Verwaltungsarbeit und ein größerer Nutzeffekt. Diesen Trend berücksichtigt jetzt auch SEL, ein Großunternehmen, das mit seiner Produktpalette fast das gesamte Spektrum der Nachrichtentechnik umfaßt. Man erkannte rechtzeitig, daß – auf lange Sicht gesehen – der Verkauf von Einzelgeräten keine ausreichende Existenzbasis sein kann. Vielmehr ist es notwendig, Systeme und Problemlösungen anzubieten, die in konzentrierter Forschungs- und Entwicklungstätigkeit erarbeitet werden müssen.

Es war von jeher die Geschäftspolitik der ITT, zu der seit vielen Jahren auch die SEL gehört, möglichst in jedem europäischen Land ein zentrales Forschungszentrum der jeweiligen nationalen Gesellschaft einzurichten. So bestehen drei große Laboratorien in Großbritannien, Frankreich und Spanien. Das älteste Laborzentrum, das Laboratoire Central de Télécommunication (LCT), wurde 1927 in Paris eingerichtet und beschäftigt heute rund 800 Mitarbeiter. Aus diesem Labor stammen die erste Mikrowellen-Nachrichtenverbindung (1931), die Pulsmodulation (1937) und das Doppler-Kohärent-Impulsradar (1940). Das britische Zentrallabor, die Standard Telephone Laboratories (STL) bei London, geht auf das Jahr 1945 zurück. Heute sind dort 850 Personen tätig. Dieses Unternehmen kann große Erfolge aufweisen bei der Entwicklung von Seekabelsystemen und Unterwasser-Verstärkern mit einer Lebensdauer von zwei Jahrzehnten. Die Londoner Laborarbeiten bilden die Grundlage für den Geschäftserfolg des englischen Schwesterunternehmens Standard Telephones and Cables, von dem die meisten der heute betriebenen Seekabel gefertigt wurden. Seit 1963 beschäftigt sich STL mit optischen Übertragungsverfahren und stellte 1966 die Glasfaser als neues Übertragungsmedium vor. Diese Entdeckung ist zukunftsweisend, denn man kann mit Lichtwellen mehrere hunderttausend Telefongespräche gleichzeitig übermitteln. Im Zusammenhang damit steht auch die Beschäftigung mit der Lasertechnik. Als jüngstes nationales Zentrallabor entstand 1971 ein Laboratorium in Madrid mit 280 Mitarbeitern in einem eigenen modernen Gebäude.

Auch die deutsche Tochtergesellschaft SEL mit ihren bisher dezentralisierten Labors kann auf hervorragende technische Leistungen zurückblicken. Dazu gehören zum Beispiel die Pionierarbeiten von Professor Dr.-Ing. Ernst Kraemer auf dem Gebiet der Funknavigation. Aufsehen erregte 1933 der Einsatz von Ultrakurzwellen beim Lorenz-Landeverfahren. Das heute auf fast allen Verkehrsflughäfen eingesetzte Instrumentenlandesystem (ILS) geht auf diese Entwicklung zurück. International gebräuchlich sind auch die VOR-Drehfunkfeuer, die genaue Kursanzeigen gestatten.

In den Kreis europäischer ITT-Forschungszentren tritt nun in der Bundesrepublik Deutschland auch die SEL ein. Hauptaufgaben des neuen Forschungszentrums sind Planung und Erarbeitung

von technischen Studien, von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen sowie sonstige Aktivitäten, die das künftige Geschäft des Gesamtunternehmens sichern helfen.

Das neue Forschungszentrum umfaßt insgesamt vier Fachbereiche. Aufgabe des Fachbereichs „Nachrichtentechnik“ ist es, die Grundlagen und Konzeptionen für neue Geräte und Systeme zu schaffen sowie das Anwendungs-Know-How für die Erzeugnisgruppen und Erzeugnisgebiete der SEL zu liefern. Aus diesem Fachbereich stammt beispielsweise die Entwicklung eines Ferritkernspeichers, der als erster seiner Art in der Sonnensonde Helios A eingesetzt wird.

Im Fachbereich „Nachrichtensysteme“ sollen neue nachrichtentechnische Systemkonzeptionen und Studien erarbeitet werden. Man hofft, daß sie einmal die Basis für ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm sein können und es ermöglichen, den Großkunden (Post, Bahn usw.) praktikable und wirtschaftlich sinnvolle Problemlösungen vorzuschlagen. Unter den bisherigen Arbeiten dieses Bereichs ist in Anlehnung an die SEL-Erzeugnisbereiche die Studie „Kommunikationsdienste – Analyse, Bewertung, Vorschläge“ bemerkenswert, die die Ansicht der SEL über zukünftige Nachrichtennetze formuliert.

Im dritten Fachbereich „Werkstoffe und Bauelemente“ beschäftigt man sich mit der Entwicklung von Werkstoffen und Bauelementen. Sie sollen es ermöglichen, angestrebte, bisher aber noch nicht verwirklichte Funktionen in nachrichtentechnischen Geräten zu realisieren. Ferner kommt es darauf an, neuartige technologische Verfahren zu finden. Hier wurden zum Beispiel Sensoren für die Meßtechnik im Umweltschutz entwickelt, die zur kontinuierlichen und automatischen Emissionsanalyse von Gasen eingesetzt werden können.

Der Fachbereich „Industrie- und Konsumelektronik“ untersucht neue Verfahren und Schaltungskonzeptionen, die auf dem Gebiet der industriellen Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie im Konsumgüterbereich zu Fortschritten führen. Erwähnt sei hier das Picor-Verfahren (Pilot controlled overtone reproduction), das eine fast Hi-Fi-Qualität erreichende Übertragung von Sprache und Musik in den AM-Rundfunkbereichen erlaubt.

Etwa 1975 sollen drei der heute noch getrennten Fachbereiche auf dem Gelände der SEL-Hauptverwaltung in Stuttgart-Zuffenhausen vereinigt werden, und zu einem späteren Zeitpunkt ist geplant, für diese Institution einen eigenen Neubau zu errichten. Die Zahl der bisher tätigen 110 Mitarbeiter des Forschungszentrums soll auf 160 Personen im Jahre 1977 erhöht werden. Mit Forschung und Entwicklung beschäftigen sich innerhalb der gesamten SEL-Gruppe zur Zeit rund 2600 Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Hilfskräfte in Stuttgart, Berlin, Nürnberg, Pforzheim und Esslingen. In den letzten zehn Jahren erreichten bei SEL die Kosten für Forschung und Entwicklung rund 1,1 Mrd. DM. Der jährliche Aufwand dafür von 6 bis 7 % des Umsatzvolumens entspricht dem betreffenden Ausgabenetats vergleichbarer Unternehmen.

Werner W. Diefenbach

Deutsche Grammophon. Die Verkaufszentrale Nord in Hamburg hat das neue Postfach 10 14 09. Die neue Telefon-Sammelnummer ist (0 40) 2 80 13 41. Aufträge erbittet die Firma unter der Telefonnummer (0 40) 24 10 51. Der telefonische Anrufbeantworter behält die Nummer (0 40) 24 24 43.

Grundig. Neu im Mono-Rundfunkempfänger-Sortiment sind „RF 451“ (UML, 3 W Ausgangsleistung, Kunststoffgehäuse) und „RF 611“ (UKML, 4 W Ausgangsleistung, Holzgehäuse, nußbaumfarben oder weiß).

„RTV 720“ ist ein neues Stereo-Steuergerät (UKML, 5 Stationstasten für UKW-Sender, 2x10 W Sinusleistung, 2x15 W Musikleistung, Gehäuse nußbaumfarben oder weiß, vom Hersteller vermuteter Marktpreis: weniger als 500 DM).

Heft 6/74 der Kundenzeitschrift „Verkaufs-Informationen für den Fachhandel“ ist ganz Informationen über das Euro-Rental-Mietgeschäft der Firma gewidmet. – Heft 4/74 der technischen Kundenzeitschrift „Technische Informationen“ behandelt unter anderem den Diagnose-Adapter für Super-Color-Geräte, den Rundfunk-Tuner-Verstärker „RTV 1040 HiFi-Quadro“ und die Verkehrrundfunk-Decoder „VD 2“ und „VD 3“.

Linn. Die Köln-Dellbrücker Firma offeriert als Generalvertretung die aus der Fertigung der amerikanischen Firma *Chamberlain MFG. Co* stammende netzunabhängige Lautsprecheranlage „Amplivox“. Das Gerät hat die Ausmaße einer Kofferschreibmaschine und stellt aufgebaut ein Tischpult mit Manuskriptpult dar. Das Zubehör erlaubt unter anderem den Anschluß von mehreren Mikrofonen. 10 Monozellen (je 1,5 V) geben dem Gerät (Spitzenleistung 45 W) 200 Betriebsstunden.

Loewe Opta. Als „Farbfernsehgerät für das zukünftige Programmangebot,

das gegenwärtig bereits in Grenzgebieten empfangen werden kann“, wurde „F 1245 Color sensortronic“ vorgestellt (66-cm-Bildröhre, 12 Stations-Berührungssensoren, Sensor 12 VCR-vorbereitet, Gehäuse nußbaum- oder perlfarben).

„ST 208 electronic“ (UKML, 5 UKW-Festsendertasten, 2x7 W Sinusleistung, 2x10 W Musikleistung, Gehäuse nußbaum- oder perlfarben) ist eine Hi-Fi-Stereo-Anlage, zu deren Lieferumfang zwei Stereo-Konzertboxen „LO 18“ gehören. Der Hersteller bietet sie als Kompaktanlage für Hi-Fi-Freunde an, die nicht über genügend Raum für eine große Anlage verfügen. Neu bei den Mono-Rundfunkempfängern ist „R 144 sensortronic“ (UKML, drei fest vorprogrammierte UKW-Sender über Sensoren abrufbar, 5 W Sinusleistung, 7 W Musikleistung, Gehäuse nußbaum- oder perlfarben).

Neumüller. Das Münchener Vertriebsunternehmen bietet neu die beiden folgenden Druckschriften an: von der Firma *Abbott* den „Power Supply Catalog 1974“ (2600 Netzmodule, in englischer Sprache) und von *Hybrid Systems* das „Data Conversion Handbook“ (in englischer Sprache, Schutzgebühr: 4,50 DM).

Ins Vertriebsprogramm wurde *Raytheon*-Ware aufgenommen. Der Katalog „Total Linears“ (190 Textseiten, überwiegend in englischer Sprache, 24-seitige Preisliste als Beilage; Schutzgebühr: 5 DM) informiert über die linearen IS von *Raytheon*.

Nordmende. Als Nachfolger des „SO 3312“ wird der Zweikanal-Oszillograf „SO 3313“ angeboten, der mit einer Verzögerungsleitung (200 ns) ausgerüstet ist und eine Oszillogrammdehnung (x1, x2, x5) erlaubt. Für den Einsatz im Fernsehservice ist eine Zeitbasisumschaltung Bild – Zeile vorhanden. Weitere Daten: Bandbreite 12,5 MHz (-3 dB) beziehungsweise 18 MHz (-6 dB), Meßfläche 10 cm x 8 cm, Ablenkoeffizient 10 mV/Rasterenteil bis 50 V/Rasterenteil, Summen- und Differenzdarstellung, Triggerautomatik.

Rohde & Schwarz. Mit 284 Seiten Umfang liegt der Katalog „elektronische messgeräte 1974/75“ vor. Das Angebot ist wie folgt unterteilt: Meßgeneratoren – Zwei- und Vierpolmeßgeräte – Spannungs-, Leistungs-, Frequenz- und Schallmeßgeräte – TV-, Funk-, Normalzeit-, IC-Meßgeräte und -Anlagen – Zusatzeinrichtungen, Hilfsgeräte, Bauteile.

Die Firma sandte als einer der „international distributors and representatives“ der *Tektronix, Inc., Oregon/USA* den Katalog „Tektronix 1975 Products“ heraus. Er führt auf 336 Seiten in englischer Sprache das *Tektronix*-Angebot für das Jahr 1975 auf. Oszillografen stehen im Vordergrund dieses Sortiments.

Saba. Neu im Farbfernsehgerätesortiment ist „Schauinsland T 6722 color telecomputer“ (67-cm-Bildröhre, Au-

diovisionstaste, Ton und Bild sofort, 8 Programm-Berührungstasten, Gehäuse mitteldunkel, nußbaumfarben oder mattweiß; Zubehör: Fernsehörer „3 K“, Anschlußkabel für Tonband- und Hi-Fi-Geräte. Fernbedienung „FS 35“; ungefähre Preis: 2248 DM).

„HiFi-Studio 8200 quadro“ ist ein Quadrophonie-Gerät (SQ- und nach Vorschalten eines Decoders auch CD-4-Verfahren, ebenso quadrosonic-Wiedergabe möglich, 8 UKW-Programm-Berührungstasten, 4x50 W Musikleistung, auch für Zwei-Raum-Stereo-phonie geeignet, Gehäuse nußbaumfarben und schwarz; ungefähre Preis: 1548 DM); der Hersteller rechnet es zu den Geräten der einschlagigen europäischen Spitzenklasse.

Das Tonbandgerät „454 automatic“ wurde neu aufgelegt (ungefähre Preis: 398 DM). – „838“ ist ein neuer Stereo-Verstärker-Recorder mit zwei Allfrequenz-Lautsprecherboxen; das Gerät ist nicht nur Musikanlage, sondern auch als Mikrofonverstärker sowie für das Protokollieren von Gesprächen geeignet und kann auch mit einem Rundfunkempfänger kombiniert werden. Der Hersteller nennt einen ungefähren Preis von 598 DM.

Für einen ungefähren Preis von 198 DM bietet die Firma auch eine Quarzuhr an (Laufzeit laut Hersteller mindestens ein Jahr mit einer 1,5-V-Batterie). Sie heißt „QZ 15“, hat ein Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und wird exklusiv über den Rundfunkfachhandel vertrieben.

Teldec. Angekündigt wurde eine Schallplatteneinspielung von *Robert Schumanns* „Szenen aus Goethes Faust“, die im November 1974 auf den deutschen Markt kommen soll (vom Hersteller genannter Preis: 50 DM). Im Rahmen der 29 Musikfestspiele Montreux-Vevey 1974 erhielt die Aufnahme den „Prix mondial du disque“.

Wega. Die Kataloge „Das Farbfernsehprogramm '74“ und „Das HiFi-Programm '74“ sowie ein Leporello „HiFi und Farbfernsehen '74“ liegen vor. Das Lieferprogramm umfaßt: 4 Farbfernsehgeräte – 4 Hi-Fi-Stereo-Receiver – 1 Quadro-Receiver – 5 Kompaktgeräte – 3 Phonoeinheiten – 11 Lautsprecher-einheiten.

PRODUKTIONSZAHLEN

Geräteart	Monat	Stück	Prod.-Wert 1000 DM
Farbgeräte			
	August 1973	117 030*	161 802*
	August 1974	132 578	188 812
Schwarz-Weiß-Geräte			
	August 1973	96 816*	36 807*
	August 1974	88 906	34 311
	August 1973	232 581*	37 988*
	August 1974	300 096	64 156
	August 1973	67 896*	22 680*
	August 1974	99 116	34 721
	August 1973	15 569*	9 455*
	August 1974	25 813	14 778

„Amtliche Zahlen („Produktions-Eilbericht“ des Statistischen Bundesamtes) mit Zahlen vom Berichtsvorjahr zum Vergleich; *frühere amtliche Angaben amtlich korrigiert

TEILNEHMERZAHLEN

Gebührenpflichtige Hörfunk- und Fernsehleinnehmer; Stand per 1. Oktober 1974 (in Klammern: Änderungen gegenüber Vormonat)		
	19 366 661	(+ 10 565)
	17 501 062	(+ 16 100)
Per 1. Juli waren 1 413 767 Hörfunk- und 1 267 934 Fernsehleinnehmer gebührenfrei		

VHF-Tuner mit Feldeffekttransistoren

Ein mit zwei Feldeffekttransistoren BFR 84 (Dual-Gate-MOSFET) ausgerüsteter VHF-Tuner wurde von Graetz entwickelt. Er zeigt vor allem eine wesentliche Verbesserung des Großsignalverhaltens und der Kreuzmodulationsfestigkeit im Vergleich zu einem VHF-Tuner, der mit bipolaren Transistoren ausgerüstet ist. Der neue VHF-Tuner hat an vielkanaligen und hochpegeligen Gemeinschafts-Antennenanlagen ein unproblematisches Verhalten. Das ist besonders deshalb wichtig, weil die Zahl der Sender und

entsprechende Fassungen steckbar als auch direkt in das Chassis einlötbar ausgeführt (Bild 1). Das ermöglichte einen kostengünstigen Service.

Die Vorstufe des Tuners ist durch Zwischenwände sorgfältig abgeschirmt, so daß eine relativ weite räumliche Trennung zwischen Vorstufe und Oszillator erfolgte. Für die Widerstandsnetzwerke können wahlweise Dickfilmschaltungen oder integrierte WiderstandsbaufORMen verwendet werden. Durch eine entsprechende Auslegung ist es ferner gelungen, eine vollautomatische Lötung ohne jegliche Handlötstellen zu erreichen, was zu einer erheblichen Qualitätsverbesserung der Tuner führte. Durch den konsequent auf geringe Störstrahlung ausgerichteten Aufbau wurde es möglich, auf Durchführungskondensatoren zugunsten von steckbaren Scheibenkondensatoren zu verzichten. Außerdem wurden erstmals im VHF-Tuner als Zusammenfassung für 12 Widerstände zwei Widerstandsnetzwerke (sowohl in integrierter Bauform als auch in Dickfilmtechnik) verwendet. Diese Maßnahme führte zu einer größeren Packungsdichte.

Alle Anschlüsse wurden auf der Unterseite des VHF-Tuners angebracht. Deshalb konnten die Antennenkabel wegfallen. Lediglich eine Entkopplungsspule wurde nötig, um die beiden Antenneneingänge der Tuner zusammenschalten zu können.

Diese verbesserten Werte sind auf die Eigenschaften der MOSFET mit ihren günstigeren Kennlinien zurückzuführen. Durch die Einführung geeigneter Arbeitspunkte wird in der Vorstufe ein linearer Kennlinienteil und in der Mischstufe ein quadratischer Kennlinienteil ausgenutzt. Dadurch ergeben sich gute Eigenschaften für beide Stufen.

In der Vorstufe wurde im Hinblick auf das Großsignalverhalten und die Kreuzmodulationsfestigkeit ein gutes Verhältnis gefunden. In der Mischstufe wurde nun der Arbeitspunkt so gewählt, daß die guten Eigenschaften der Vorstufe voll erhalten bleiben und sich gleichzeitig eine ausreichende Mischverstärkung ergibt. Die technischen Daten des neuen VHF-Tuners sind in Tab. I zusammengestellt.



Bild 1 VHF Tuner von Graetz mit Feldeffekttransistoren

auch ihre Sendeleistung stark gestiegen sind. Auch die Rausch- und Verstärkungsprobleme konnten mit dem neuen VHF-Tuner optimal gelöst werden.

1. Aufbau

Der separate Aufbau ermöglichte zunächst einmal die optimale Auslegung

2. Schaltung

Die Verwendung eines Feldeffekttransistors in der Vorstufe des VHF-Tuners allein kann lediglich die

Tab. I. Technische Daten des VHF-Tuners

VHF-Bereich	Bereich I, III
Abstimmspannung	25 - 28 V
Leistungsverstärkung	
Bereich I	27 dB ± 3 dB
Bereich III	24 dB ± 3 dB
Rauschzahl	≤ 8 dB
Spiegelfrequenzsicherheit	
Bereich I	80 dB
Bereich III	80 dB
maximale Eingangsspannung an 75 Ohm	
ungeregelt	25 mV
geregelt	500 mV

2.1 Vorstufe

Aus Gründen der optimalen Anpassung des Antennenwiderstandes von 75 Ohm an den unterschiedlichen Eingangswiderstand des Gate 1 von T 101 im Bereich I und im Bereich III bietet sich ein abstimmbare Eingangskreis an (Bild 4). Die Antenne wird durch die Spulen L 102 und L 103 in den beiden VHF-Bereichen an den Hoch-


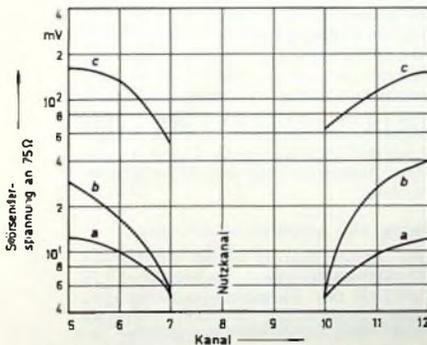


Bild 2 Kreuzmodulationsverhalten (Störspannung an 75 Ohm für 1% Kreuzmodulation) des VHF-Tuners bei verschiedenen Transistorbestückungen. a) Tuner mit AF 239 in der Vorstufe und AF 106 in der Mischstufe. b) Tuner mit BFR 84 (MOSFET) in der Vorstufe und AF 106 in der Mischstufe. c) Tuner mit zwei BFR 84 (Nutzkanal: Kanal 8, 1 mV an 75 Ohm)

Bild 3 Kreuzmodulationsverhalten (Störspannungskurven für die Nutzkanäle 5 und 12) des VHF-Tuners mit BFR 84 (MOSFET) in der Vorstufe und der Mischstufe (Nutzkanal 5: 1 mV an 75 Ohm, Nutzkanal 12: 1 mV an 75 Ohm)

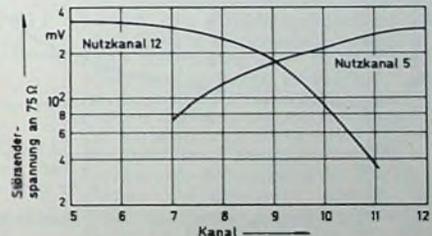

von VHF- und UHF-Tuner für ihren jeweiligen Bereich. Außerdem ergab sich daraus für die Fertigung eine flexible und schnelle Umstellung für die Export-Serien auf die verschiedenen Normen bei einer rationellen Fertigungstechnik. Die VHF- und UHF-Tuner – beide haben das gleiche mechanische Gehäuse – sind sowohl in

Kreuzmodulationsfestigkeit von Sendern verschiedener Bereiche oder zwischen Sendern mit mehreren Kanälen Frequenzabstand im selben Bereich verbessern. Durch die gleichzeitige Einführung auch eines Feldeffekttransistors in der Mischstufe werden nicht nur die genannten Eigenschaften noch weiter verbessert, sondern besonders die Signalverträglichkeit und Kreuzmodulationsfestigkeit benachbarter Sender um ein beträchtliches Maß heraufgesetzt (Bilder 2 und 3).

punkt des entsprechenden Abstimmkreises angepaßt, während das Gate 1 von T 101 mit dem Kondensator C 105 ebenfalls am Hochpunkt des eingeschalteten Kreises angeschlossen ist. Durch die Kombination der induktiven und kapazitiven Ankopplung von Antenne und Transistor ergeben sich eine fast gleichbleibende Bandbreite des Vorkreises über den gesamten Abstimmbereich und eine sehr wirksame Weitabselektion (Bilder 5 und 6) bei gleichzeitiger günstiger Antennenan-

Ing. K. Schurig ist Entwicklungsingenieur im HF-Zentrallabor der Graetz Vertriebsgesellschaft mbH, Pforzheim.

hungsweise ungefähr den dreifachen Wert am Gate 2. Um eine ZF-Gegenkopplung zu vermeiden, muß Gate 2 ZF-mäßig an Masse liegen. Deshalb und auch wegen des relativ geringeren Frequenzabstandes zwischen der Oszillatorfrequenz bei Kanal-2-Betrieb und der Zwischenfrequenz wird die Oszillatorspannung vorteilhafterweise an Gate 1 gelegt.

Die benötigte Oszillatorspannung ist zwar etwa fünfmal größer als in einer Mischerschaltung mit bipolarem Transistor, aber daraus resultieren dann auch die guten Eigenschaften hinsichtlich Kreuzmodulation und Intermodulation. Denn diese können sich deshalb auch erst bei fünfmal höheren Amplituden störend bemerkbar machen.

Wenn der UHF-Bereich eingeschaltet wird, arbeitet der Transistor T 102 als ZF-Verstärker. Die UHF-ZF wird über R 127 und D 110 an Gate 1 angeschlossen. Die Diode D 110 wird über eine Gleichspannung aus dem UHF-Tuner in Durchlaßrichtung geschaltet, während in der Stellung VHF diese Diode über R 125 mit etwa +2,7 V (Source T 102) gesperrt wird. Die Sperrspannung ist notwendig, damit die Diode sich nicht durch die an Gate 1 liegende Oszillatorspannung öffnet und damit eine Bedämpfung des HF-Bandfilters verursacht. Außerdem könnte sonst die zulässige Oszillatorabstrahlung über den UHF-ZF-Anschluß überschritten werden. Das ZF-Signal wird niederohmig an C 124 ausgekoppelt. Der Widerstand R 126 sorgt für die nötige Bandbreite des ZF-Kreises L 113.

2.4. Regelung

Die Regelung der Vorstufe wird durch Änderung der Spannung zwischen Gate 2 und Source durchgeführt. Der Transistor BFR 84 benötigt zur vollen Aussteuerung ungefähr eine Spannung von 2,5 bis 4 V zwischen diesen Punkten. Für vollwirksame Regelung ist eine Spannung von -2,5 V zwischen Gate 2 und Source notwendig. Da eine negative Regelspannung an der Regelspannungsquelle im ZF-Verstärker

nicht vorhanden ist und außerdem die Regelleitungen des VHF- und UHF-Tuners verbunden sind, müssen möglichst gleiche Regelkennlinien des VHF- und UHF-Tuners vorhanden sein. Deshalb wurde der Source-Anschluß durch die Querstromspannungsteiler-Widerstände R 106, R 105

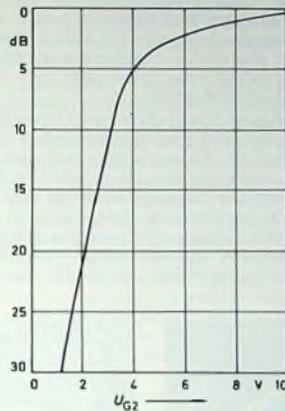


Bild 7. Regelkennlinie des VHF Tuners mit Feldeffekttransistoren

und R 107 auf +7,5 V gelegt. Bei voller Regelung beträgt die Sourcespannung dadurch immer noch +3,5 V, so daß (abzüglich der 2,5 V zwischen Gate 2 und Source) noch eine Regelspannung von +1 V gegenüber Masse vorhanden ist. Durch diese gleitende Sourcespannung von +7,5 V auf +3,5 V wird eine Annäherung der Regelkennlinien zwischen VHF- und UHF-Tuner gewährleistet. Die Regelspannung beträgt bei voller Verstärkung 10 V und kann bis auf +0,5 V bei vollwirksamer Regelung sinken (Bild 7). In diesem Falle kann der VHF-Tuner Eingangsspannungen von 0,5 V an 75 Ohm ohne Übersteuerung verarbeiten. Die Kurvenverformungen während des Regelvorganges halten sich - bezogen auf Bild- und Tonträger - innerhalb der 3-dB-Grenzen.

Elektronisches Steuergerät für Lichtsignale im Straßenverkehr

Ausgehend von langjährigen Erfahrungen mit Verkehrssignalanlagen und von Anregungen aus dem Anwenderkreis, entwickelte SEL das Kreuzungs-Steuergerät „VSA 408“. Es ist vielseitig verwendbar und läßt sich sehr flexibel programmieren, so daß man damit praktisch alle verkehrstechnischen Vorstellungen verwirklichen kann. In Betracht kommt der Einsatz als selbständiges Einzelgerät an abgesetzten Kreuzungen, als koordiniertes oder führendes Gerät im Verband mehrerer Kreuzungen sowie als Baustein für zentralgesteuerte Systeme. Selbst bei koordinierter Steuerung sind verkehrsabhängige Anpassungen an das örtliche Geschehen möglich. Durch volle Kompatibilität ist der Anschluß an vorhandene Systeme gewährleistet. Die Leistungsaufnahme des „VSA 408“ beträgt bei mittlerem Ausbau etwa 250 W.

Mit dem „VSA 408“ können 40 unabhängige Gruppen von Lichtsignalen nach acht Programmen geschaltet werden. Da die Programme als steckbare Leiterkarten ausgeführt sind, bedingen notwendig gewordene Programmänderungen keine Unterbrechung des Betriebs. Für Signalanforderungen durch Fußgänger, Straßenbahnen oder Fahrzeuge (ausgelöst von Drucktasten, Fahrradkontakten und Induktionsschleifen) sind 40 Unterprogramme vorhanden. Sie fügen in normale Signalfolgen fest eingespeicherte Programmteile ein und erlauben sogar verkehrsabhängige Steuerungen mit Zustandswechseln über mehrere Phasen. In allen Fällen sorgen eingebaute Signalanzeige-Überwachungen dafür, daß kein verkehrsgefährdendes Signalbild auftritt. Außerdem arbeitet das Gerät mit Clock-Impulsen, die alle vom Zeittakt vorbereiteten Schaltmaßnahmen zu definierten Zeitpunkten veranlassen.

Das Kreuzungs-Steuergerät „VSA 408“ ist in einem doppelwandigen Schrank untergebracht, dessen innere Wand aus Metall und dessen äußere Wand aus glasfaserverstärktem Polyester besteht. Alle Funktionseinheiten sind als steckbare Baugruppen ausgeführt und - soweit möglich - mit elektronischen Bauelementen bestückt, für deren Auswahl die rauen Klimabedingungen der meisten Aufstellungsorte am Straßenrand maßgebend waren. Ein besonderer Diagnoseeinschub erleichtert die Störungssuche. Die Baugruppe Taktgenerator erzeugt mit Netzfrequenz-Genauigkeit 1-Hz-Impulse als Schaltfolge für den Programmablauf sowie zusätzlich die auslösenden Clock-Impulse. Um Programmteile überspringen zu können, die zum Beispiel beim Einschalten von Unterprogrammen entfallen, liefert ein weiterer Generator Schnellauf-Impulse mit einer Frequenz von 25 Hz. Auch während des Schnellaufs sind die Sicherheitsforderungen stets erfüllt. Von weiteren Baugruppen seien noch die Signalschalter erwähnt, die je nach der verwendeten Lampenspannung als elektronische oder elektromechanische Schalter ausgeführt sind.

INTERNATIONALE ELEKTRONISCHE RUNDSCHAU

brachte im Septemberheft 1974 unter anderem folgende Beiträge:

Dotierungsmechanismen bei keramischen Halbleitern

Abstimmbare Farbstofflaser und ihre Einsatzmöglichkeiten

Darstellung unstetiger Kurvenverläufe

Neues Video-Kommunikations-System erleichtert Informationsfluß

AEG-Telefunken entwickelt Stromversorgungssystem für Spacelab

Weichmagnetische Eisen-Nickel-Legierungen mit mittleren Nickelgehalten und ihre praktische Bedeutung

Ein RAM für 4096 bit

Elektronik in aller Welt · Lehrgänge und Seminare · Ausstellungen und Tagungen · Angewandte Elektronik · Aus Industrie und Wirtschaft · Persönliches · ELRU-Informationen · ELRU-Kurznachrichten

Format DIN A 4 · Monatlich ein Heft · Preis im Abonnement 20,- DM vierteljährlich einschließlich Postgebühren; Einzelheft 7,- DM zuzüglich Porto

Zu beziehen durch jede Buchhandlung im In- und Ausland, durch die Post oder direkt vom Verlag

VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH · 1 BERLIN 52

Sendezentrum Hornisgrinde in Betrieb

Am 26. September 1974 wurde das neue Sendezentrum des Südwestfunks auf der Hornisgrinde, der mit 1164 m höchsten Erhebung im nördlichen Schwarzwald, seiner Bestimmung übergeben.

Das im Jahre 1950 nur zur Unterbringung eines 10-kW-UKW-Tonrundfunksenders errichtete Holzgebäude mußte 1953 und 1964 noch die UKW-Sender für das 2. und 3. Rundfunkprogramm sowie 1954 den 10-kW-Fernsehsender aufnehmen. In den Senderäumen herrschte daher eine bedrückende Enge, die die Überholungsarbeiten an den Anlagen sehr erschwerte. Außerdem waren die Sende-

lungen, das Notstrom-Diesellager, die Polizeifunkstation sowie die Betriebs- und Personalräume für die Bundeswehr-Richtfunkstation. Der Personenaufzug geht bis zum 5. Stockwerk; von dort aus gelangen die Monteure mit einem Arbeitslift zum Fuß der Sendeantennen.

Zur Abstrahlung der drei UKW-Programme wird eine Rundstrahlantenne mit einem Leistungsgewinn von 10 verwendet, die eine Höhe von 31 m hat. Über dieser Antenne befindet sich die 21 m hohe Fernseh-Richtantenne mit ebenfalls 10fachem Leistungsgewinn. Sie strahlt in die Richtungen 330° (Pfalz/Saargebiet) und 220° (Freiburg);

sind, werden ebenfalls in passiver Reservereschaltung betrieben. Sie sind über eine Weiche zusammenschaltet, so daß die drei UKW-Rundfunkprogramme (93,5 MHz, 96,2 MHz und 98,4 MHz) gemeinsam über die Rundstrahlantenne mit einer Leistung von jeweils 80 kW ERP abgestrahlt werden.

Das neue Sendezentrum Hornisgrinde kostete insgesamt 15,2 Mill. DM. Davon entfielen 9 Mill. DM auf die Baukosten (Turm 4,3 Mill. DM, Betriebsgebäude 2,7 Mill. DM, Nebenkosten 2 Mill. DM) und 6,2 Mill. DM auf die sendetechnischen Anlagen (Versorgung 1,5 Mill. DM, Sender 2,5 Mill. DM, Antennen 2,1



Sendersaal des Senders Hornisgrinde



Blick in den Überwachungsraum

einrichtungen der „ersten Generation“ inzwischen völlig veraltet, und auch der „Antennenwald“ mit vier unterschiedlich hohen Masten ließ keine optimale Abstrahlung der Sendeenergie in das zu versorgende Gebiet zu.

Der Südwestfunk entschloß sich daher 1966, ein neues Sendezentrum auf der Hornisgrinde zu errichten. Nach dem Ausbau der Zuführungsstraße und der Verlegung der Versorgungsleitungen konnten 1970 die Fundamentierungsarbeiten und 1971 der Rohbau in Angriff genommen werden. Nach Vervollendung des Turmschaftes (1972) und des Betriebsgebäudes begann man mit der Montage der Antennen und 1973 mit der Installation der Sendeinrichtungen; im Frühsommer 1974 waren alle Arbeiten beendet.

Der etwas vom Betriebsgebäude abgesetzte Sendeturm (s. Titelbild) mit einem Fußdurchmesser von 19,60 m hat eine Gesamthöhe von 206 m. Davon entfallen 150 m auf den Betonschaft und 56 m auf den Antennenaufsatz. In einer Höhe zwischen 58 und 75 m sind vier Stahlbetonplattformen angeordnet, die die Richtfunk-Empfangsantennen für die Fernsehprogramme sowie Antennen für das Funknetz von Polizei und Bundeswehr tragen. Eine fünfte Plattform dient als Eisschutzdach.

Im Turmschaft befinden sich die Hoch- und Niederspannungsverteil-

nach Osten erfolgt keine Abstrahlung, um Störungen des Empfangs des im gleichen Kanal arbeitenden Senders Waldenburg (Südfunk) zu vermeiden. Um die Sender bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Antennen nicht abschalten zu müssen, wurden diese jeweils geteilt. Die Speisung erfolgt über zwei Kabel, so daß man das zu wartende Antennenteil abschalten kann, dann aber nur die halbe Leistung abstrahlt. Alle Sendeantennen (die von Rohde & Schwarz geliefert wurden) sind vor Vereisung durch einen Fiberglaszylinder geschützt. An der Mastspitze befindet sich noch eine 4 m hohe Polizeifunkantenne.

Das Betriebsgebäude enthält im Untergeschoß die Werkstätten, die Klimaanlage und die Lüftungsaggregate für die Sender. Im Erdgeschoß sind der Sendersaal und der Überwachungsraum untergebracht, während im Obergeschoß für das Personal 12 Zimmer für Übernachtungen sowie eine Küche und ein Aufenthaltsraum zur Verfügung stehen.

Der von Siemens gelieferte 10-kW-Fernsehdoppelsender mit Tetroden-Endstufe arbeitet mit passiver Reservereschaltung und strahlt unter Berücksichtigung des Antennengewinns eine Leistung von 80 kW ERP im Kanal 9 ab. Die drei 10-kW-UKW-Doppelsender von Rohde & Schwarz, die bis auf die Tetroden-Endstufe transistorbestückt

Mill. DM, Nebenkosten 0,1 Mill. DM). Die Personalbesetzung besteht aus zwei Ingenieuren (Sendeleiter und stellvertretender Sendeleiter) und zehn Technikern, die auch noch 43 unbesetzte Außenstationen betreuen müssen.

Dem Sendezentrum Hornisgrinde kommt als „Muttersender“ eine besondere Bedeutung zu. Es erhält die drei Tonrundfunkprogramme über Kabelleitungen aus dem Studio in Baden-Baden, während die ARD-Fernsehprogramme vom Richtfunkturn Frennersberg (bei Baden-Baden) übernommen werden. Von den Sendern auf der Hornisgrinde erhalten die fünf Hörfunksendestationen Blauen, Brandenkopf, Raichberg, Waldburg und Wittloh sowie die vier Fernsehsender Baden-Baden (Merkur), Brandenkopf, Freiburg-Schönberg, Freiburg-Lorettoberg und 31 Fernsehfüllsender die Programme über Ballempfang zur Wiederausstrahlung.

Mit drei UKW-Programmen versorgen die UKW-Sender auf der Hornisgrinde direkt 1,1 Mill. und über die nachgeschalteten Ballsender 2,2 Mill. Hörer, also insgesamt 3,3 Mill. Tonrundfunkteilnehmer. Der Fernsehsender erreicht 945 000 Teilnehmer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, und zwar 405 000 direkt und 540 000 über die nachgeschalteten Sender.
Egon Koch

Das Verhalten von Antennen unter praktischen Empfangsbedingungen

Der Idealfall einer völlig homogenen Feldstärkeverteilung am Empfangsort liegt in der Praxis kaum vor. Vielmehr sind die Unterschiede der Feldstärkeverteilung sehr vielfältig, und sie wiederholen sich auch nicht identisch. Daraus ergibt sich unter praktischen Bedingungen eine besondere Problematik bei der Auswahl der geeigneten Empfangsantenne und ihres Standortes am Empfangsort. In den meisten Fällen stützt man sich dabei natürlich auf Erfahrungswerte beim Antennenbau, die sich jeder Antennenbauer im Laufe der Zeit erwirbt, oder man stellt Vergleiche mit bereits vorhandenen Antennenanlagen an.

In vielen Fällen führen solche vereinfachten Methoden und Kriterien aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Die Ursache dafür liegt – besonders bei geringen Feldstärken – in der Inhomogenität des Feldes mit seinen Auswirkungen auf die Antenneneigenschaften und das Empfangsergebnis. Besonders schwierig zu übersehen ist dieser Sachverhalt auch deshalb, weil sowohl die Amplituden als auch die Phasenfronten der Feldstärke starken Änderungen unterliegen können (komplexe Feldstärke), deren Ursachen aber nicht ohne weiteres erkennbar sind. Hier liegt die besondere Problematik bei Empfangsantennenanlagen, denn ein solches komplexes Feld ist nur sehr schwierig oder überhaupt nicht erfassbar.

Man kann bei der Empfangsantennentechnik daher nur versuchen, das jeweilige Feld richtig zu beurteilen beziehungsweise zu erfassen, indem man von den in Frage kommenden Ursachen mit ihren Auswirkungen ausgeht und darauf aufbauend die Antennenanlage projektiert, das heißt Auswahl und Standortbestimmung vornimmt. Dazu sind natürlich neben ausreichender Kenntnis von Ursache und Wirkung eine zuverlässige Meßtechnik und ihr richtiger Einsatz erforderlich.

Eine praxisbezogene Darstellung der Ursachen und Wirkungen, die in der Empfangsantennentechnik von Bedeutung sind, wird daher im folgenden für die Errichtung von Antennen und Antennenanlagen gegeben. Die Unterschiede in den verschiedenen Empfangsbereichen erstrecken sich dabei im allgemeinen nur auf absolute Entfernungsunterschiede; die relativen Entfernungsunterschiede (auf die Wellenlänge bezogene Entfernung) sind konstant und übertragbar. In der Praxis bedeutet das, daß bei hohen Frequenzen, verhältnismäßig großen Antennenabmessungen und großen Räumen, die in die Feldverteilungsbeurteilungen einbezogen werden müssen, die Schwierigkeiten größer werden.

Ganz besonders bei Antennen, die viele Teilnehmer versorgen sollen, ist ein erhöhter Aufwand bei der Projektierung der Anlage notwendig und vertretbar.

Aber auch bei Einzelanlagen ist oft nur dadurch ein optimales Empfangsergebnis in schwierigen Situationen erreichbar.

Die folgenden Überlegungen gelten allgemein für Empfangssituationen in den VHF- und UHF-Bereichen (Hör- und Fernsehempfängerempfang sowie gegebenenfalls Amateurempfang in diesen Frequenzbereichen). Im SHF-Bereich für Fernsehempfänger (Bereich VI, 12-GHz-Bereich) sind dagegen Einschränkungen auf Grund der dort vorhandenen Antenneneigenschaften gegeben. Alle Angaben sind grundsätzlich immer auf die jeweilige Wellenlänge bezogen; daraus folgen unmittelbar die räumlichen Unterschiede des Empfangsfeldes bei den jeweiligen Frequenzen, das heißt, bei höheren Frequenzen werden die Unterschiede immer kleiner (zum Beispiel Abstände von Maxima und Minima mit ihren Auswirkungen).

1. Auswahl der Antenne nach ihren Haupteigenschaften

Die Auswahl einer Antenne nach den Herstellerdaten ist im speziellen Fall nur als Vorauswahl möglich. Dabei sind zunächst als wichtigste Eigenschaften der Arbeitsbereich, die Richtwirkung und der Gewinn sowie die Antennenart zu berücksichtigen.

1.1. Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich beziehungsweise die Bandbreite einer Antenne ist der Frequenzbereich, in dem die Antennendaten die zum Betrieb notwendigen Werte aufweisen. Daraus ergibt sich, daß die Bestimmung des Arbeitsbereiches nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen kann, zum Beispiel nach den Werten des Gewinns, der Anpassung, des Vor-Rück-Verhältnisses, der Richtwirkung oder der Nebenkeulen des Diagramms oder auch gleichzeitig nach mehreren dieser Werte.

Allgemein werden der Festlegung des Arbeitsbereiches die Anpassung, der Gewinn und gegebenenfalls das Vor-Rück-Verhältnis zugrunde gelegt. Da aber ausreichend gute Anpassung bei Industrieanlagen vorausgesetzt werden kann, genügt die Auswahl einer Antenne nach dem Gewinnverlauf unter Beachtung des Vor-Rück-Verhältnisses.

Im Zusammenhang mit dem Arbeitsbereich ist zunächst nur die Frequenzabhängigkeit des Gewinns und weniger seine absolute Größe wichtig. Danach unterscheidet man Einkanal-, Kanalgruppen-, Einbereich- und Mehrbereichantennen. Sogenannte Kombinationsantennen, die aus mehr oder weniger gleichzeitig wirksamen Antennenteilen – meistens für verschiedene Bereiche – kombiniert sind, können zunächst außer Betracht bleiben, da für die jeweiligen Teilarbeitsbereiche die Erläuterungen sinngemäß

gelten. Die besondere Beachtung der physikalisch gegebenen (zwangsläufigen) Frequenzabhängigkeit des Gewinns ist vor allem bei Antennen für mehr als einen Kanal erforderlich.

Bild 1 zeigt den grundsätzlich immer vorhandenen Gewinnverlauf einer Antenne (ausgenommen sind soge-

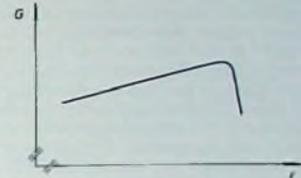


Bild 1 Typischer Gewinnfrequenzgang von Antennen

nannte logarithmisch-periodische Antennen). Der Gewinn steigt von niedrigen zu höheren Frequenzen verhältnismäßig stetig an und fällt nach Erreichen des Maximums sehr plötzlich ab. Dieser Kurvenverlauf ist für die Praxis günstig und notwendig, weil damit die ansteigende Ausbreitungsdämpfung, die ansteigenden Verluste und die Rauschzahl der Eingangsstufen ausgeglichen werden können. Beim Empfang mehrerer vergleichbarer Sender (Standort, Leistung) kann daher dem Rundfunk- beziehungsweise Fernsehteilnehmer ein gleich guter Empfang geboten werden (gleiches Signal-Stör-Verhältnis). Der Gewinnverlauf auf einer Antenne nach Bild 1 entspricht also nicht dem Frequenzgang eines Schwingkreises oder Verstärkers. Deshalb ist es auch grundsätzlich nicht möglich, mit einer Antenne bei geringen Frequenzabständen eine bemerkenswerte Selektivität der Anlage zu erreichen. Die mögliche Selektion mit Hilfe der Antenne ergibt sich ausschließlich aus ihrer Richtwirkung.

Der charakteristische Frequenzgang des Antennengewinns kommt dadurch zustande, daß sich der Summenvektor der Strahlung einer Antenne in der Hauptstrahlrichtung aus den Einzelvektoren der verschiedenen wirksamen Antennenteile beziehungsweise – elemente mit ihren gegebenen Phasenbeziehungen zusammensetzt. Die von den Antennenteilen ausgehenden Teilstrahlungen sind auf Grund der jeweils vorliegenden und notwendigen Phasengeschwindigkeit um einen bestimmten Winkel gegeneinander phasenverschoben. Legt man zum Beispiel die Anzahl der wirkenden Antennenteile nach Bild 2 zugrunde, so erhält man ein Maximum des Gesamtvektors bei ganz bestimmten Bedingungen. Dieses Maximum wird – wie ersichtlich – wegen der verhältnismäßig vielen Elemente relativ stetig erreicht. Da nach Überschreiten des Maximums weitere zusätzliche Komponenten mit entgegengesetzt wirkender Phasenlage auftreten, verringert sich die

Frequenzzähler mit Zeitmultiplexanzeige

Schluß von FUNK-TECHNIK Bd. 29 (1974) Nr. 20, S. 724

1.7. Eingangsverstärker

Den Eingangsverstärker zeigt Bild 6. Der FET T 10 arbeitet als Source-Folger ohne Verstärkung. Der Eingangswiderstand wird im wesentlichen durch R_C bestimmt. Da praktisch kein Gate-Strom fließt, ist die Variation von R_C zu Anpassungszwecken in

21,7 mm/12VA; Wirkungsgrad 76 %) in Frage.

Bild 7 zeigt die Schaltung des Netzteils. Durch die zusätzliche Gleichrichterdiode D 12 wird eine etwas höhere Ausgangsspannung nach der Gleichrichtung erreicht. Der Laststrom des Eingangsverstärkers beträgt etwa

5 mA. Häufig läßt sich feststellen, daß die Ausgangsspannung der LM 309 K nur etwa 4,5 V beträgt. Sie kann in diesem Fall durch die Diode D 13 etwas heraufgesetzt werden (bei einer Germaniumdiode um etwa 0,3 V und bei einer Siliziumdiode um etwa 0,6 V), um unter anderem die volle

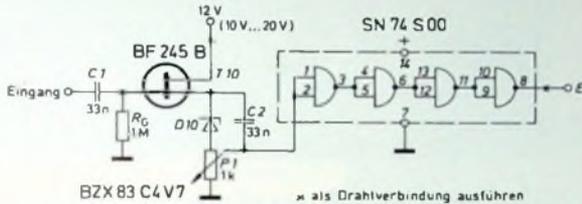


Bild 6 Eingangsverstärker

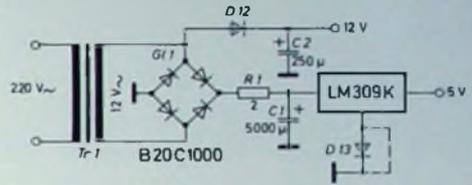


Bild 7 Schaltung des Netzgerätes

weiten Grenzen möglich. Ein großer Wert für R_C erhöht jedoch die Beeinflußbarkeit durch äußere Felder. Am Potentiometer P 1 wird die Spannung für den nachgeschalteten Impulsformer SN 74 S 00 abgenommen. Der Wert der Z-Diode D 10 hängt von der Betriebsspannung ab. In der vorliegenden Form wurde mit dieser Schaltung eine obere Frequenzgrenze von 65 MHz sicher erreicht

1.8. Spannungsversorgung

Die Auslegung der Spannungsversorgung ist wesentlich von dem vorgesehenen Anwendungszweck abhängig. Nach Möglichkeit sollte auf eine Regelung jedoch nicht verzichtet werden. Der Strombedarf beträgt etwa 0,8 bis 0,9 A bei 5 V. Daher kann zur Stabilisierung noch eine IS LM 309 K Verwendung finden. Allerdings ist die Kühlung des Gehäuses empfehlenswert.

Als handelsüblicher Transformator-kern für den Leistungsbedarf des Zählers bei den geringsten Abmessungen kommt der „M 55“ (55 mm × 55 mm ×

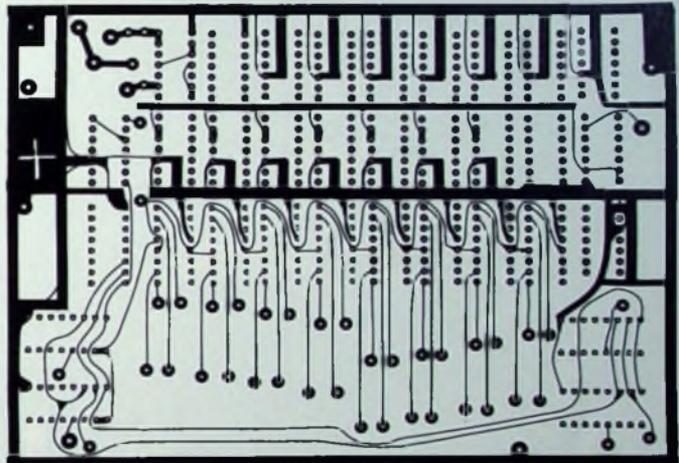


Bild 8. Printplatte I des Frequenzzählers (Bestückungsseite) im Maßstab 1 : 1,5

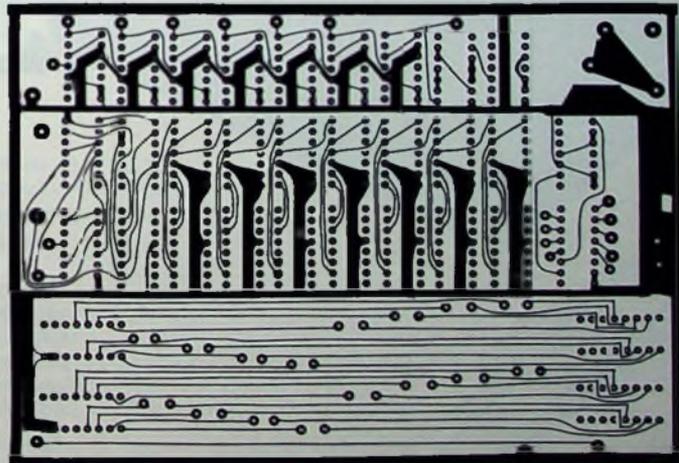


Bild 9. Printplatte I des Frequenzzählers (Unterseite) im Maßstab 1 : 1,5

Liste der speziellen Bauteile

integrierte Schaltungen SN 74 S 00	(Texas Instruments)
beziehungsweise MC 3000 P	(Motorola)
integrierte Schaltung SN 74196	(Texas Instruments)
integrierte Schaltungen SN 74151	(Texas Instruments)
integrierte Schaltung SN 7445	(Texas Instruments)
integrierte Schaltung SN 7448	(Texas Instruments)
integrierte Schaltung CD 4011 AE	(RCA)
integrierte Schaltung LM 309 K	(National Semiconductor)
Display Data Lit 33	(Litronix)
Transistor BF 245 B	(Texas Instruments)
Quarz, 1 MHz	(Kristall-Verarbeitung Neckarbischofsheim)

Bezug der angegebenen Bauelemente nur über den einschlägigen Fachhandel




**Die
meisten Lautsprecher
verzerren
Musik beträchtlich**




**Ortofon-Lautsprecher
reproduzieren Musik so
genau und präzise, wie
sie aufgenommen ist**

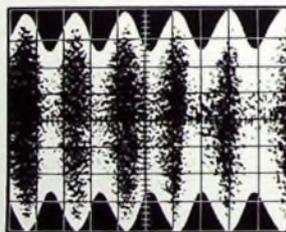Ortofon-Tonabnehmersysteme waren schon immer für ihre hohe Qualität und Genauigkeit bei der Reproduktion bekannt. Ortofon hat nun Lautsprecher von akustisch hoher Qualität und technischer Perfektion entwickelt und bringt zu einem populären Preis Ortofon-Qualität auf den Lautsprechermarkt.



A

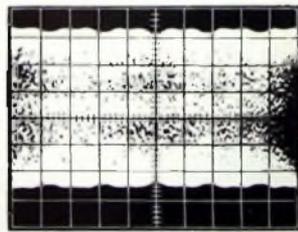

B

- A: Intermodulations-Verzerrungen bei normalen Lautsprechern ohne DML
B: Intermodulations-Verzerrungen bei denselben Lautsprechern mit DML-System

Konventionelle Lautsprecher haben unterschiedliche, individuelle Wiedergabecharakteristiken. Ihre technischen Spezifikationen sind nicht identisch. Abmessungen und Ausführungen sind unterschiedlich. Zusätzlich gibt es große Variationen in Qualität und Preisklasse.

Eines haben jedoch die meisten Lautsprecher gemeinsam. Anstatt die elektrische Eingangsleistung analog in ein akustisches Signal umzuformen, modifizieren und verändern sie den Klang und verfärben mehr oder weniger das Klangbild. Außerdem fügen die meisten Lautsprecher noch Verzerrungen hinzu.

Verzerrungen, die bei den meisten Lautsprechern stören, enthalten sowohl nichtlineare, als auch Laufzeitverzerrungen. Nichtlineare Verzerrungen, wie harmonische Verzerrungen und Intermodulationsverzerrungen entstehen durch gegenseitige Beeinflussung der Ansteuersignale. Beide Arten werden durch Unsymmetrie sowohl magnetischer, als auch mechanischer Art verursacht. Laufzeitenverzerrungen bringen mit sich, daß die Lautsprechermembran (Ein- und Ausschwingvorgang) langsamer wird. Das Resultat ist, daß die verschiedenen Frequenzgemische das Ohr nicht zur selben Zeit erreichen. Das Klangbild verliert an Durchsichtigkeit, Klarheit und Deutlichkeit, obwohl die technischen Daten für Frequenzgang, harmonische und Intermodulations-Verzerrungen diesen Effekt nicht aufzeigen.

Es gibt viele Ursachen für Verzerrungen. Eine der wichtigsten ist die magnetische Unlinearität unter dynamischen Bedingungen.

Jahrelang hat man bei der Konstruktion von Lautsprechern versucht, die magnetische Struktur in Bezug auf Symmetrie und Linearität zu verbessern, um wenigstens diese Art von Verzerrungen zu vermindern. Jedoch konnte durch konventionelle Techniken bisher keine wesentliche Verbesserung erzielt werden.

Ortofon gelang auf diesem Sektor der Durchbruch. Das Resultat ist das patentierte DML-System (DML = dynamisch, magnetische Linearität), bei welchem die Magnet- und Schwingspulenstruktur so konzipiert ist, daß die Induktivität der Schwingspule gleichbleibend ist und zwar völlig unabhängig von ihrer Position. Hierdurch werden Unlinearitäten stark vermindert. Das DML-System erlaubt der Lautsprechermembran, mit gleicher Geschwindigkeit in beiden Richtungen zu schwingen. Dadurch werden Ein- und Ausschwingzeiten stark verbessert. Das Resultat ist die exakte Tonreproduktion der Ortofon-Lautsprecher.

Ortofons neue Lautsprecher 225/335/445 sind alle mit Systemen, die nach dem DML-System konstruiert sind, bestückt.

Sie haben wahrscheinlich noch nicht festgestellt, daß die meisten Lautsprecher Musik verzerren.

Wenn Sie einen Hörtest mit Ortofon-Lautsprechern machen, kennen Sie den Unterschied.

Ortofon bedeutet „ACCURACY IN SOUND“

ortofon
accuracy in sound



Technische Daten	225	335	445
Abmessungen (mm)	530 x 290 x 234	600 x 330 x 234	680 x 380 x 234
Boxen Volumen (nl. Ltr.)	25	35	45
Frequenzbereich (Hz)	35 ... 20.000	35 ... 40.000	25 ... 40.000
Belastbarkeit (W)	45	50	90
Musikbelastbarkeit (W)	80	100	200
Betriebsleistung (W)	2,5	3,5	3,5
Impedanz (Ohm)	8	8	8
Empfindlichkeit (1 W / 1 m / dB)	92	90	90
Übergangsfrequenz (Hz)	1800	600/5000	500/5000

Wenn Sie mehr über Ortofon-Lautsprecher und Ortofon-Systeme wissen möchten,
schreiben Sie an den
Vertrieb für Deutschland: Syma electronic gmbh, 4 Düsseldorf 1,
Grafenburger Allee 39, Tel. (02 11) 68 27 88/89

Name: _____
Anschrift: _____

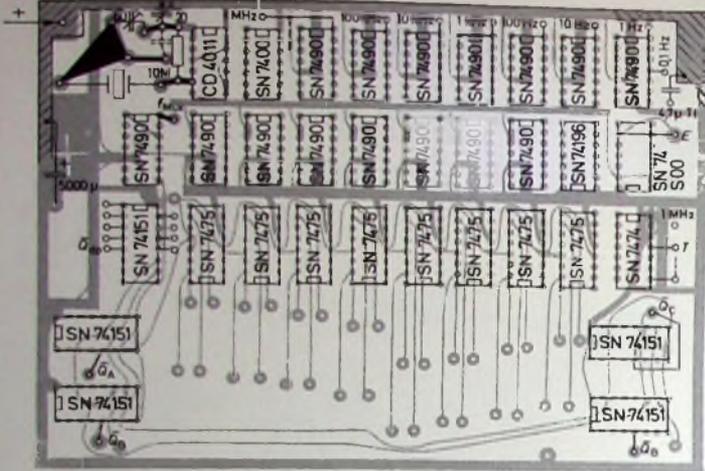


Bild 10 Bestückungsplan der Printplatte 1

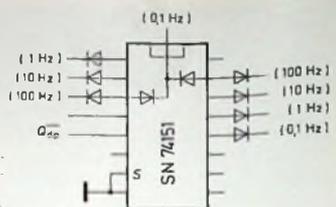


Bild 11 Beschaltung des Dezimalpunktmultiplexers

plexers. Die an den Dioden in Klammern stehenden Frequenzen kennzeichnen die zugehörigen Stellungen der b-Ebene des Schalters S1b. Gegebenenfalls können einige Dioden entfallen und durch Drahtbrücken ersetzt werden. Dieser Teil wurde nicht auf die Platine übertragen, um ihre Verwendbarkeit nicht wegen einer möglichen Änderung der Dezimalpunktansteuerung einzuzengen.

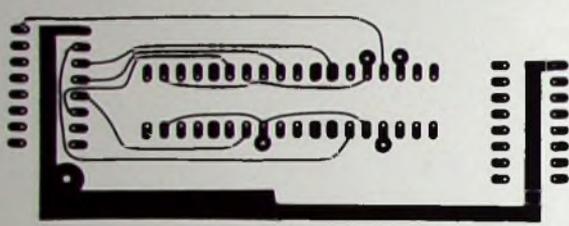


Bild 12 Printplatte 2 des Frequenzzählers (Bestückungsseite) im Maßstab 1:1

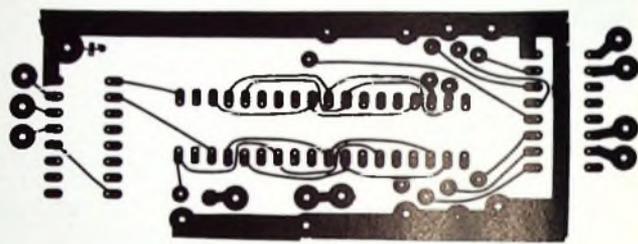


Bild 13 Printplatte 2 (Rückseite) im Maßstab 1:1

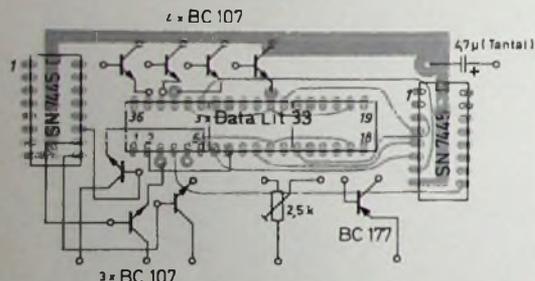


Bild 14 Bestückungsplan der Printplatte 2

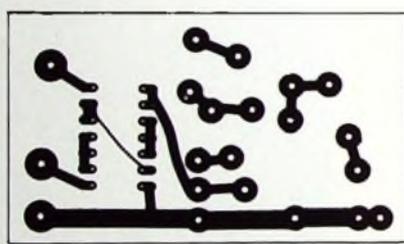


Bild 15 Printplatte 3 (Eingangverstärker) im Maßstab 1:1

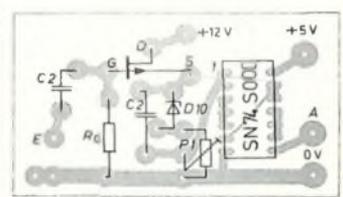


Bild 16 Bestückungsplan der Printplatte 3

Leuchtstärke der Displays zu erhalten. In jedem Fall sollte die Ausgangsspannung jedoch vor Anschluß des Zählers gemessen werden.

Aufbauhinweise

Bild 8 zeigt die Printplatte 1 im Maßstab 1:1,5¹⁾ - Bestückungsseite -, Bild 9

die Rückseite der Printplatte 1 im Maßstab 1,5, Bild 10 den Bestückungsplan der Printplatte 1 und Bild 11 die Beschaltung des Dezimalpunktmulti-

¹⁾ Fotokopien der Vorlage für die Printplatte im Maßstab 1:1 können vom Verlag bezogen werden.

Die Bilder 12 und 13 zeigen die Vorderbeziehungsweise die Rückseite der Anzeigepprintplatte 2 im Maßstab 1:1. Für den Eingangverstärker wird eine einfach kaschierte Printplatte 3 benötigt.

Bild 14 zeigt den Bestückungsplan der Printplatte 2, Bild 15 die Printplatte 3 im Maßstab 1:1, Bild 16 den zugehörigen Bestückungsplan und Bild 17 die Draufsicht des Frequenzzählers im losen Zusammenbau.

Die mit einem Kreuz versehenen Leitungen müssen als Drahtverbindungen ausgeführt werden.

Schrifttum

- Rauer, H.: 50-MHz-Universalzähler. FUNK-TECHNIK Bd. 27 (1972) Nr. 7, S. 238-242, u. Nr. 10, S. 386
- Birchel, R.: Integrierte Schaltungen für den Funkamateure RPR 176/177
- Integrierte Schaltungen 1972/73 Datenbuch der Siemens AG
- The TTL data book; Supplement to CC 401 Datenbuch der Texas Instruments Inc
- COS-MOS Integrated circuits manual. Datenbuch der RCA
- Integrierte Linearschaltungen. Datenbuch der RCA
- Monolithisch Integrierte Digitaluhr MD 5 mit IC MM 5313. Datenblatt der edua electronic
- Applikationsbericht Band 1 der Texas Instruments Deutschland GmbH

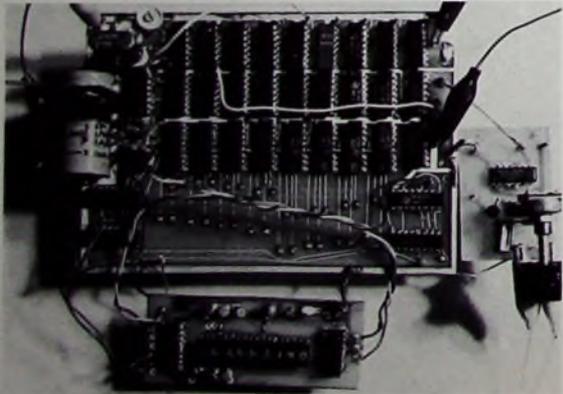


Bild 17 Lose zusammengebaute Zählerprintplatten

Elektronisch erzeugte Musik ohne Tastendruck

Fortsetzung von FUNK-TECHNIK Bd 29 (1974) Nr. 20, S. 730

Durch geeignete Wahl der Widerstandswerte können mit T1, T2 und T3 acht aufeinanderfolgende Halbtöne annähernd genau durch die Basisspannung von T4 gesteuert werden. Um die folgenden acht Halbtöne mit denselben Werten der Basisspannung zu erhalten, genügt es, den Ausgangswert des Kollektorstroms mit einem konstanten Faktor zu multiplizieren. Da bei der temperierten Stimmung zwei aufeinanderfolgende Halbtöne einem Frequenzverhältnis von $\sqrt[12]{2}$ entsprechen, beträgt dieser Faktor $2^{1/12} = 1,588$, wenn die Steuerfunktion linear verläuft. Die Steuerung erfolgt über T5, der R10 + R11 parallel zu R8 +

quemes Aneinanderschalten der einzelnen Baugruppen durch Steckverbindungen zu ermöglichen, wurden zwei an sich nicht auf der Printplatte benötigte Leitungen (+20 V und Amplitudensteuerung) durchgeschaltet. Wenn das Gerät für zweistimmiges Spiel ausgelegt werden soll, dann kann man die beiden Wandler auf einer Printplatte unterbringen, indem man die beiden Bestückungspläne spiegelbildlich aneinanderlegt (ähnlich Bild 14).

3.3 Programmieren

Um das Programmieren mit der Notenschrift auch Amateuren zu ermög-

lichen, wurden im Bild 38 zu den auf den Programmspuren zu schwärzenden Flächen die Notenzeichen sowie die Werte der Frequenz und der Periodendauer angegeben. Durch einen zusätzlichen, zwischen Kollektor T4 (Bild 35) und Masse geschalteten Kondensator von 100 nF kann wie bei der Kontaktflächenorgel der gesamte Tonbereich um eine Oktave herabgesetzt werden. Beim Programmieren der Amplitudenbefehle ist zu beachten, daß die Amplitudensteuerung bei Schwärzung der Programmspur geöffnet ist. Das Gerät bleibt stumm, solange kein Programm eingelegt wird. Wie bei der Analog-Drehorgel erhält man bequemes Programmieren, wenn man dem kürzesten in der Melodie vorkommenden Ton eine Spurlänge von etwa 5 mm zuordnet. Wenn

Tab. II. Soll- und Meßwerte der Tonfrequenzen

Note	Soll-Frequenz Hz	gemessene Frequenz Hz	Abweichung %
a	440,0	440,2	+0,05
ais, hes	466,2	465,2	-0,2
h	493,9	491,9	-0,4
c	523,3	523,1	-0,03
cis, des	554,4	556,0	+0,29
d	587,3	587,1	-0,03
dis, es	622,3	620,6	-0,27
e	659,3	659,6	+0,05
f	698,5	698,5	0
fis, ges	740,0	738,0	-0,27
g	784,0	780,7	-0,42
gis, as	830,6	830,6	0
a	880	883,4	+0,39
ais, hes	932,3	933,1	+0,09
h	987,8	986,2	-0,16
c	1046,5	1047,5	+0,1

R9 legt und so den Emitterwiderstand von T4 verringert. Bei dieser Steuerung durch Basisspannung und Emitterstrom ist die Bezeichnung „Spannungs-Frequenz-Wandler“ nicht mehr zutreffend, denn „Spannung“ müßte durch „elektrische Größe“ ersetzt werden.

Da bei Inbetriebnahme des Gerätes ein genauer Abgleich auf den ersten Halbton (R9) sowie auf den 9. Halbton (R11) der Tonfolge möglich ist, führt die Verwendung von Widerständen mit 5% Toleranz nur zu geringen Abweichungen in den Absolutwerten der Tonfrequenzen. Die am Mustergert gemessenen Frequenzen sind mit den Sollwerten verglichen worden (s. Tab. II). Die Abweichung übersteigt in keinem Falle 0,5% und dürfte damit die Erwartungen, die man in die musikalischen Qualitäten des Gerätes setzen kann, nicht enttäuschen.

Der in Tab. II angegebene Frequenzbereich kann verschoben werden, wenn man R8 und R10 (Bild 35) entsprechend ändert oder wenn man einen anderen Wert für den frequenzbestimmenden Kondensator im Tonoszillator (C6 im Bild 15, C1 im Bild 21) wählt.

Bild 36 zeigt die Printplatte des Digital-Analog-Wandlers nach Bild 35, Bild 37 den Bestückungsplan. Um be-

Bild 36. Printplatte des Digital-Analog-Wandlers nach Bild 35 (Maßstab 1:1)

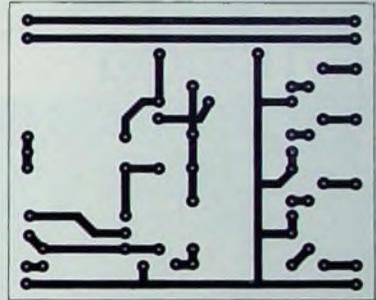


Bild 37 (unten) Bestückungsplan des Digital-Analog-Wandlers nach Bild 35

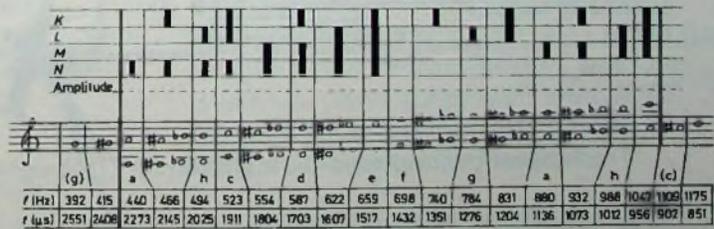
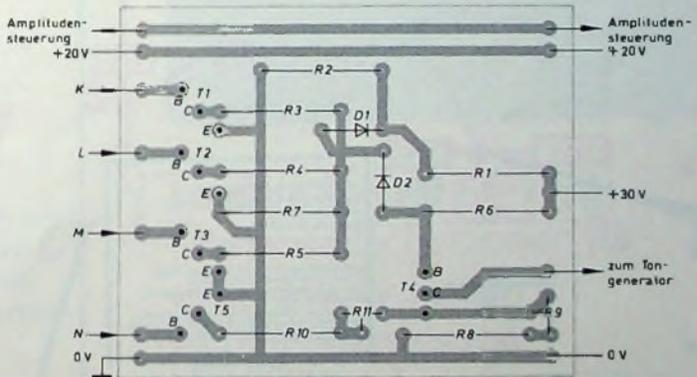


Bild 38. Programmschlüssel für eine Spielstimme (mit Frequenzwerten und Periodendauer)

Der Fachhandel bestätigt: Das Philips K9-Electronic-Chassis ist ein überzeugender Erfolg:

Jetzt bringt Philips für alle K9-Farbfernsehgeräte das Sofort-Diagnose-System

Das Philips Sofort-Diagnose-System überzeugt den Fachmann: Suchzeit verkürzt – Defekt gefunden – Service verbessert.

Das Philips Sofort-Diagnose-System ist verblüffend einfach:

Mit zwei Diagnose-Schablonen – ab Herbst 1974 in allen K9-Electronic-Chassis – wird das Aufspüren der Ursachen von Betriebsstörungen zu einer Angelegenheit von wenigen Minuten.

Testen Sie selbst, was Ihnen das Philips Sofort-Diagnose-System bieten kann!


Die beiden Diagnose-Schablonen sind „Pfadfinder“ für schnellste Analyse für mehr als 90% der im K9 möglichen Fehler, aufgespürt durch nur 6 Fehlerbilder:

1. Keine Helligkeit, kein Ton.
2. Keine Helligkeit, Ton vorhanden.
3. Kein Bild, kein Ton – oder verrauschtes Bild (VHF + UHF).
4. Fehlerhafte Vertikal-Ablenkung.
5. Fehlerhafte Farbwiedergabe.
6. Keine Farbe.

Sie überprüfen alle elektronischen Systeme im K9-Chassis – also auch die Module – wie ein Pilot im Cockpit.

Das Sofort-Diagnose-System – eine neue Philips-Idee – reduziert Ihre

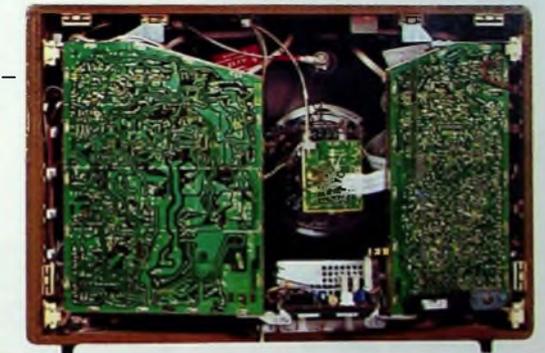
Reparaturzeiten auf ein Minimum. Es ist die Basis für die Erhöhung Ihrer Service-Effektivität.



Fordern Sie vorab Diagnose-Schablonen für einen Test bei noch nicht ausgerüsteten K9-Chassis!

Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit des Philips Sofort-Diagnose-Systems, denn schon seit Herbst 73 waren K9-Geräte für das Sofort-Diagnose-System vorbereitet.

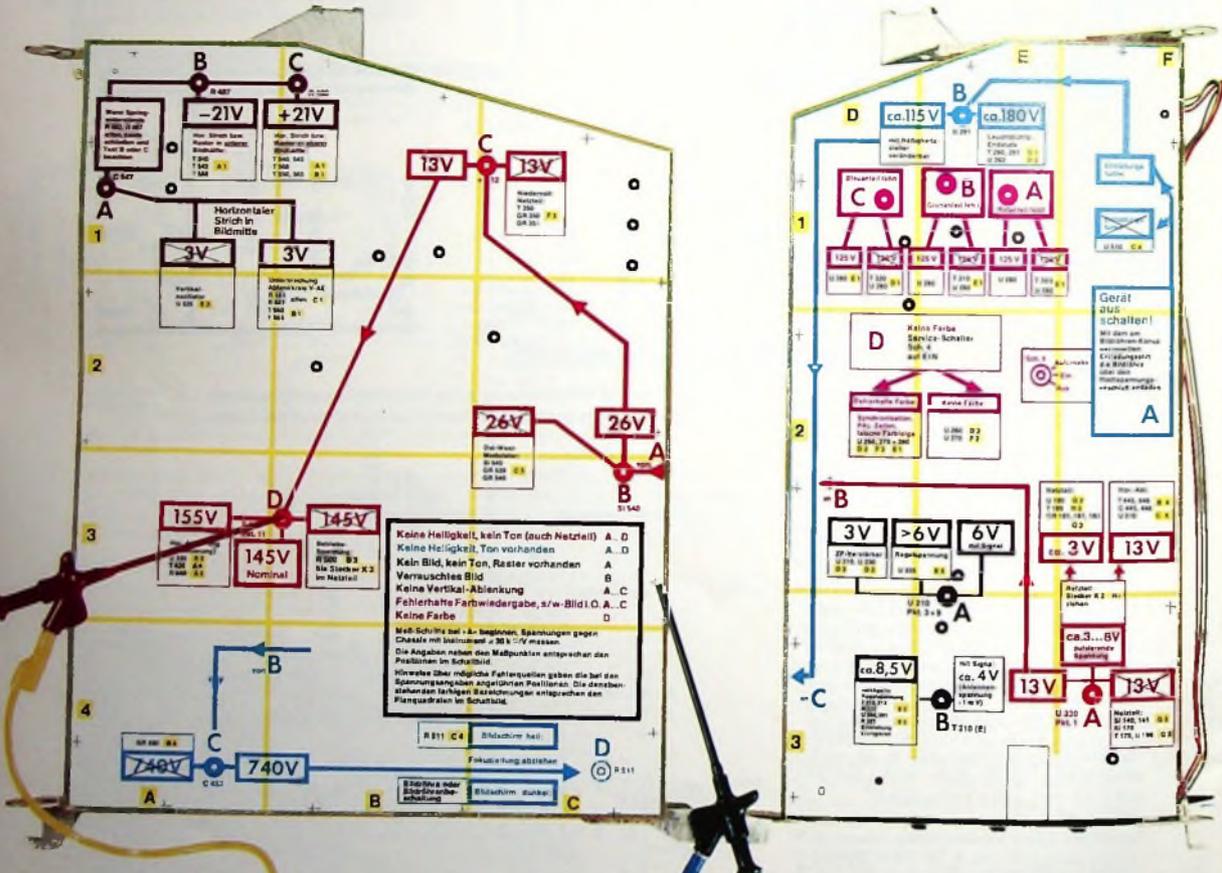Diagnose-Schablonen erhalten Sie:
 ★ bei Ihrem Fach-Großhändler
 ★ bei Ihrem zuständigen Philips Filialbüro



Transparente Diagnose-Schablonen für Großsignal- und Kleinsignalplatine.

PHILIPS



man die Amplitudenbefehle etwas kürzer zeichnet als die entsprechenden Flächen auf den Tonspuren, ist es nicht nötig, die Schaltübergänge auf den Tonspuren sehr genau zu zeichnen. Das rasche Schalten der Photodioden gestattet auch unterbrechungsfreie Übergänge zwischen zwei Tönen. Deren Programmierung ist einfach, wenn der Tonsprung nur eine Änderung auf einer der vier Tonspuren benötigt. Gleichzeitige Änderungen auf mehreren Tonspuren erfordern hohe Zeichengenauigkeit, damit die entsprechenden Photodioden gleichzeitig schalten.

Die zur Verfügung stehenden 16 Halbtöne reichen meist aus, um einfache Melodien auch zweistimmig zu programmieren. Wenn der Tonumfang der Melodie die 16 Halbtöne nicht überschreitet, aber sich durch seine Lage vom Programmbereich unterscheidet, ist Transponieren möglich. Die im Bild 39 als Programmbeispiel zitierte Melodie „Alle Vögel sind schon da“ wurde um zwei Halbtöne nach unten transponiert. Im Programmschlüssel (Bild 38) ist daher bei jeder Note die zwei Felder links angegebene Schwärzungsaufteilung anzuwenden.

Zum Zeichnen der Programmfelder eignet sich am besten Tusche. Die dadurch bedingte Welligkeit des Papiers stört wenig. Sauberes Zeichnen ist kaum nötig, wenn man darauf achtet, daß die schwarzen Felder auf den Tonspuren immer die Schaltbefehle überlappen. Radierungen sind ebenso möglich wie Aneinanderkleben verschiedener Streifenstücke. Die Schwärzungsdichte ist wenig kritisch, wenn man die Widerstände R (Bild 34) entsprechend abgeglichen hat.

Die bei der Digital-Drehorgel optoelektronisch erhaltenen Schaltbefehle können auch von einem Informationsspeicher geliefert werden, der von einer Zählschaltung abgefragt wird. Diese Methode wird in der im letzten Teil der Beitragsreihe beschriebenen elektronischen Spieldose angewandt.

4. Elektronische Spieldose

Bei Verwendung der für die Digital-Drehorgel entwickelten Baugruppen wird bei der elektronischen Spieldose das in einer Diodenmatrix gespeicherte Programm durch einen Taktgeber abgefragt. Das einsteckbare Programm steuert außer der Tonfrequenz auch die Ton- und Pausendauer. Der Aufwand je Spielton wird um so geringer, je mehr Töne nacheinander programmiert werden können. Da dennoch der Gesamtaufwand mit der maximal programmierbaren Melodienlänge steigt, wurde nur ein Spielsatz für 16 zweistimmige Töne hergestellt. Die Zahl der möglichen Tonfrequenzen beträgt ebenfalls 16. Es sind Halbtöne in temperierter Stimmung. Anschließend werden Erweiterungsmöglichkeiten dargestellt.

4.1 Arbeitsweise der Programmsteuerung

Die Prinzipschaltung im Bild 40 unterscheidet sich von der im Bild 32 nur durch das Programmteil. Hier steuert ein Multivibrator (Taktgeber) einen

Bild 39 Beispiel eines zweistimmigen Programms für die Drehorgel mit Digitalsteuerung


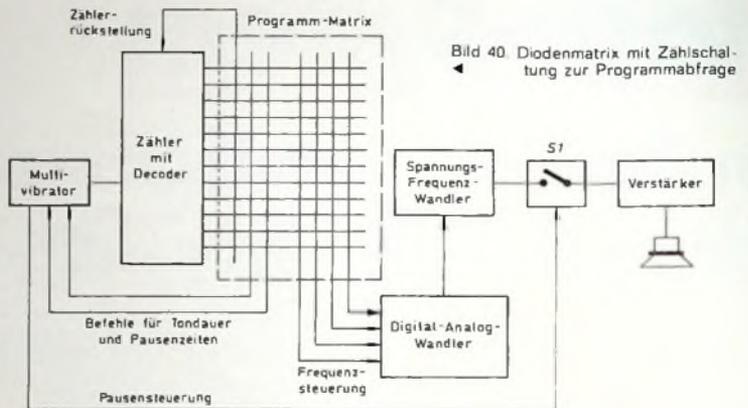


Bild 40. Diodenmatrix mit Zählschaltung zur Programmabfrage

Bild 41. Ton- und Pausenlängensteuerung über die Zeitkonstanten des Taktgeber-Multivibrators

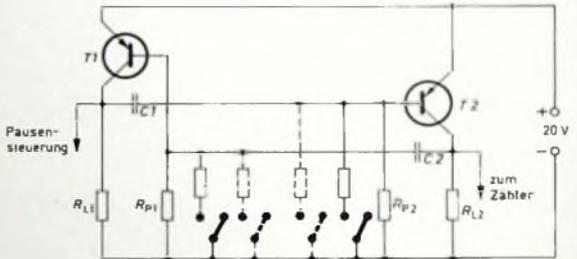

Zähler, dessen Decoder ebenso viele Ausgänge hat, wie Töne nacheinander gespielt werden können. Diese Ausgänge werden nacheinander gesteuert, und zwar jedesmal, wenn eine Note hörbar gemacht werden soll. Die Frequenz des Einzeltons wird festgelegt, indem der betreffende Decoderausgang durch Schaltdioden mit den entsprechenden Eingängen des Digital-Analog-Wandlers verbunden wird. Die von letzterem gelieferte Analoggröße steuert dann – wie bei der Digital-Drehorgel – die Frequenz eines Tonoszillators.

Ferner kann man die Programm-Matrix mit Schaltdioden bestücken, die die Schwingungsdauer des Multivibrators bestimmen. Dieser steuert die Signalamplitude, indem er den Schalter S_1 durch seine negativen Halbwellen schließt. Durch programmbedingte Steuerung der Dauer dieser Halbwelle wird die Notendauer beeinflusst. Ebenso können die Pausenzeiten durch das Einwirken auf die Dauer der positiven Halbwelle gesteuert werden. Am Ende der Melodie, deren Notenzahl auch unter der Zählkapazität liegen kann, muß eine Rückstellung des Zählers programmiert werden. Dadurch wird auch der Multivibrator gesperrt, so daß die Melodie erst nach Eintreffen eines neuen

Auslöseimpulses (Druckknopf) wieder abgespielt wird.

4.2 Taktgeber

Bild 41 zeigt die Prinzipschaltung des im Taktgeber verwendeten Multivibrators. Da Planartransistoren eine für die Anwendung zu geringe Basis-Emitter-Sperrspannung haben und daher nur mit Dioden in den Basisleitungen verwendbar sind, wurden PNP-Germaniumtransistoren eingesetzt. Die Dauer jeder Halbwelle des von der Schaltung erzeugten Rechtecksignals hängt von den Kapazitäten C_1 , C_2 und den Widerständen R_{P1} sowie R_{P2} ab. Die am Kollektor von T_1 abgenommene positive Halbwelle kann verkürzt werden, wenn man durch die eingezeichneten Schalter weitere Widerstände parallel zu R_{P2} legt. Ebenso geht die Dauer der negativen Halbwelle bei Parallelschaltungen zu R_{P1} zurück. Die Ruhstellung dieser Schalter wird man so wählen, daß man sie möglichst selten zu bedienen hat, denn das erfordert jedesmal eine Schaltdiode in der Programm-Matrix. Da kurze und durch geringe Pausen getrennte Töne in den in Frage kommenden Melodien meist die größte Häufigkeit haben, wurde für diese Schalter eine geschlossene Ruhstellung gewählt. (Fortsetzung folgt)

Vielkanaloszillator für das 2-m-Band in CMOS-Technik

Technische Daten
 Ausgangsfrequenzbereich: $f_0 = 135$ bis 137 MHz
 Kanalabstand $\Delta f = 25$ kHz
 Kanalanzahl: $p = 80$
 Nebenwellendämpfung im Abstand von 25 kHz von der eingestellten Frequenz f_0 : $a_n > 60$ dB
 Oberwellendämpfung: $a_o > 40$ dB
 Rastzeit $t_r < 25$ ms
 Versorgungsspannung: $U_{B1} = 10$ V,
 $U_{B2} = 5$ V
 Leistungsaufnahme $P_{\text{aus}} = 0,74$ W

Die praktische Ausführung eines Vielkanaloszillators [1, 2] im Frequenzbereich $135 \dots 137$ MHz wird nachstehend beschrieben. Durch Programmierung mittels eines Ziffernschalters können maximal 80 Kanäle mit einem jeweiligen Frequenzabstand von 25 kHz eingestellt werden.

Das Gerät ist überwiegend mit integrierten CMOS-Schaltungen bestückt, die sich besonders durch geringe Leistungsaufnahme bei niedrigen Arbeitsfrequenzen ($P_{\text{act}} = C_0 \cdot U_{DD} \cdot f$, mit $C_0 =$ wirksame Gesamtkapazität am Ausgang eines Inverters) und einen hohen statischen Störabstand auszeichnen. Die Oszillatoren sind mit rauscharmen Feldeffekttransistoren

ausgerüstet. Nur ein Quarz liefert die Referenzfrequenz und die benötigte Mischfrequenz.

1. Blockschaltung

Bild 1 zeigt die Blockschaltung des Vielkanaloszillators für das 2-m-Band in CMOS-Technik. Der Referenzoszillator erzeugt eine quarzstabile Frequenz von $6,4$ MHz. Diese wird sowohl einem digitalen Frequenzteiler, als auch einer digitalen Mischstufe zugeführt. Der Frequenzteiler liefert eine Referenzfrequenz von 25 kHz ($6,4$ MHz : 256), die den Kanalabstand der einstellbaren Frequenzen bestimmt, und speist einen Eingang des Phasendetektors.

In der digitalen Mischstufe wird die Differenz der VCO-Frequenz und der 21. Oberwelle des $6,4$ -MHz-Oszillators gebildet und einem programmierbaren Frequenzteiler – dessen Teilungsfaktor zwischen 24 und 104 wählbar ist – zugeführt. Dieses Signal wird dem zweiten Eingang des Phasendetektors angeboten.

In Verbindung mit dem sich anschließenden Tiefpaßfilter wird hier eine Regelspannung abgeleitet, die der Phasendifferenz der beiden Eingangssignale proportional ist. Diese Regelspannung steuert den VCO, der direkt

im gewünschten Frequenzbereich arbeitet.

2. Schaltungstechnische Ausführung

2.1. Quarzoszillator und Referenzteiler

Die Referenzfrequenz wird mit einem quarzstabilisierten Oszillator erzeugt, der mit dem Feldeffekttransistor 2N4416 bestückt ist (Bild 2). Über einen Entkopplungswiderstand wird sein Ausgangssignal einem 8stufigen Binärzähler zugeführt, der das Eingangssignal von $6,4$ MHz auf 25 kHz teilt. Für den Zähler wird eine integrierte Schaltung CD 4020 (IS 1) verwendet.

2.2. Phasendetektor, Filter

Der Phasendetektor IS 2 (CD 4046) – ebenfalls eine integrierte CMOS-Schaltung – besteht aus vier Flipflops und logischen Verknüpfungsschaltungen. Er reagiert auf die positiven Flanken der ihm angebotenen Eingangssignale, so daß deren Tastverhältnis keinen Einfluß auf die Arbeitsweise hat. Die Übertragungskonstante des Phasendetektors ist $K_a = U_{DD}/2 \cdot 2\pi = 0,795$ V/rad/s ($U_{DD} = 10$ V). Ohne Eingangsspannung liefert der Komparator eine Regelspannung von 0 V; das heißt, der VCO stellt sich auf die minimal mögliche Frequenz ein.

Das sich dem Phasendetektor anschließende Tiefpaßfilter ist ein passives Lag-Filter [3]. Es ist so dimensioniert, daß ein ausreichender Nebenwellenabstand sichergestellt ist und die Einschwingzeit beim Frequenzwechsel nicht zu groß wird. Mit $R_1 = 6,8$ kOhm, $R_2 = 120$ Ohm, $C = 10$ μ F ergibt sich ein Nebenstellenabstand von $a_n = 65$ dB sowie eine Einstellzeit von $t_r \approx 25$ ms für die Umschaltung von Ka-


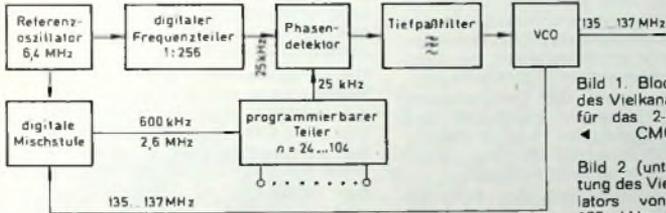


Bild 1. Blockschaltung des Vielkanaloszillators für das 2-m-Band in CMOS-Technik

Bild 2 (unten). Schaltung des Vielkanaloszillators von 135 bis 137 kHz in CMOS-Technik

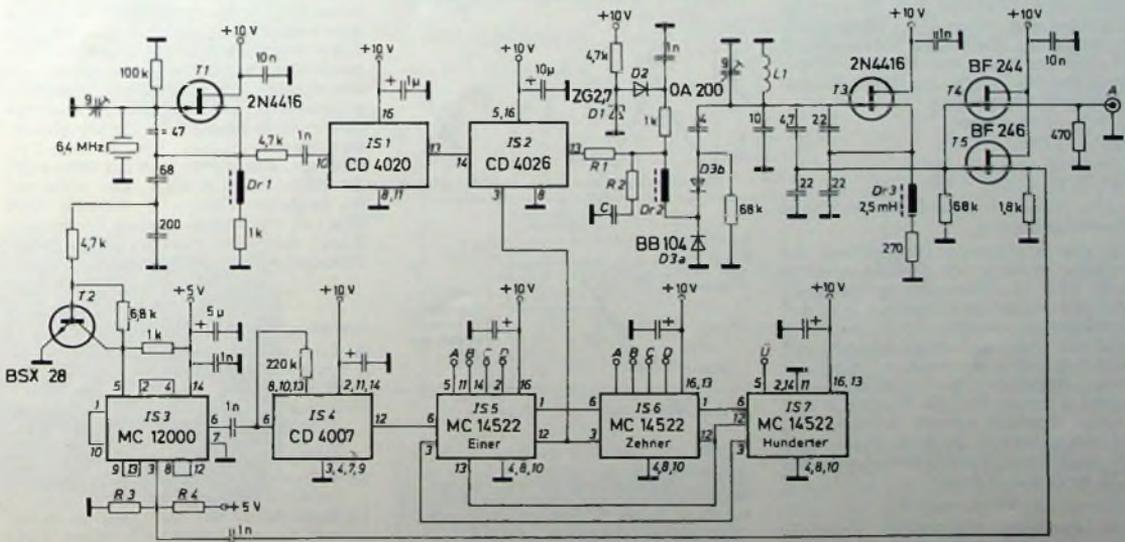


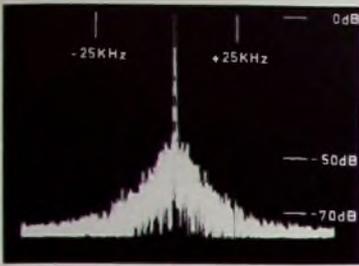


Bild 3 Spektrale Analyse des Ausgangssignals des Vielkanaloszillators

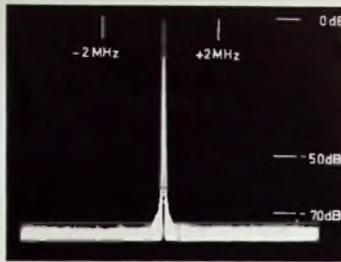

nal 40 auf Kanal 41. Bild 3 zeigt die spektrale Analyse des Ausgangssignals des Vielkanaloszillators.

Die Steuerspannung für den digitalen Mischer wird dem Oszillator über einen Transistor entnommen, der die Aufgabe hat die Ausgangsspannung des Oszillators auf einen geeigneten Pegel (hier TTL) zur Ansteuerung des digitalen Mixers zu bringen.

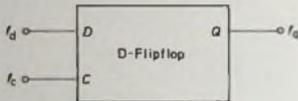


Bild 4 Digitaler Mischer

2.3 Digitale Mischstufe

Als Mischer arbeitet in der Schaltung ein D-Flipflop (Bild 4), das ohne Verlust an Schleifenverstärkung in den Regelkreis eingefügt werden kann. Dieses bistabile Element, das von den Flanken seiner Eingangssignale gesteuert werden kann und bei dem die Eingangsfrequenz f_d größer als die Taktfrequenz f_c ist, arbeitet wie folgt: Hat der D-Eingang zum Beispiel eine logische „1“, während das Signal am C-Eingang gerade seine Richtung wechselt, so wird am Ausgang Q eine „1“ erscheinen. Dieser Zustand bleibt für eine volle Taktperiode ($1/f_c$) am Eingang C erhalten. Hatte Q schon „1“-Signal, so bleibt dieser Zustand weiterhin gespeichert.

Am Ausgang Q treten somit bei geradzahligem Vielfachen der Taktfrequenz Nullen auf. Bezeichnend für diese Schaltung ist es, daß die Ausgangsfrequenz des Flipflops die Hälfte der Taktfrequenz – also $f_c/2$ – nicht übersteigen kann. Die Ausgangsfrequenz f_d ist eine Funktion der D- und C-Eingangsfrequenzen (f_d und f_c) mit folgenden Einschränkungen:

$$f_d = f_c - f_c m, \text{ wenn}$$

$$m f_c < f_d < (m f_c + f_c/2),$$

$$f_d = (m + 1) f_c - f_d, \text{ wenn}$$

$$(m f_c + f_c/2) < f_d < (m + 1) f_c$$

mit $m =$ Ordnungszahl der gewählten Oberschwingung

Aus der grafischen Darstellung der Zusammenhänge im Bild 5a erkennt man, daß Mischfrequenzen möglich sind, die durch die Punkte A, B und C repräsentiert werden. Wird zum Beispiel die Rast der Regelschleife auf dem Punkt B gewünscht, so muß der Variationsbereich des VCO derart eingegrenzt werden, daß die Punkte A und C nicht erreicht werden können. Um auf der sicheren Seite zu sein, wird der maximale Variationsbereich des VCO so gewählt, daß

$$0 > f_d > f_c/2$$

gewährleistet ist (Bild 5b).

Als digitaler Mischer wird hier die integrierte Schaltung MC 12000 (IS 3) von Motorola eingesetzt [4], die mit logischen Pegeln an den Ein- und Ausgängen arbeitet. Der Arbeitsweise nach ist diese Schaltung ein ECL-D-Flipflop mit Pegelübersetzern zum Anschluß von ECL- und TTL-Schaltungen, die universelle Einsatzmöglichkeiten sicherstellen.

In der vorliegenden Anordnung wird $f_c = 6,4$ MHz mit TTL-Pegel angeboten, während der VCO die Frequenz $f_d = 135 \dots 137$ MHz liefert und einen ECL-Eingang des digitalen Mixers MC 12000 (IS 3) steuert. Das Ausgangssignal, das zwischen 600 kHz und 2,6 MHz variieren kann, wird wiederum im TTL-Pegel abgenommen und dem sich anschließenden Verstärker CD 4007 (IS 4) zugeführt, der die im TTL-Pegel gelieferten Signale in einen CMOS-Pegel umsetzt (hier 0/10 V).

2.4 VCO

Der spannungsgesteuerte Oszillator (VCO) ist mit dem rauscharmen Feldeffekttransistor 2N4416 (T 1) bestückt. Die Schwingkreiskondensatoren sind so ausgesucht, daß sich eine möglichst geringe Temperaturabhängigkeit der Freilauffrequenz dieses Oszillators ergibt. Über je einen weiteren, der Entkopplung dienenden Feldeffekttransistor wird einmal die Oszillatorfrequenz dem Mischer zugeführt und steht am Ausgang des zweiten Transistors mit 0,6 V_{cc} an 500 Ohm zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Der Variationsbereich des VCO ist 2,46 MHz für eine maximal mögliche Änderung der Regelspannung an der

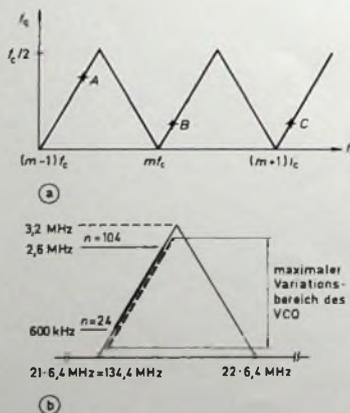


Bild 5 Signalaufbereitung im Mischer. a) Mischfrequenzen sind möglich, die durch die Punkte A, B und C repräsentiert werden. b) maximaler Variationsbereich des VCO

Liste der speziellen Bauteile

integrierte Digitalschaltung CD 4020 (IS 1)	(RCA)
integrierte Digitalschaltung CD 4046 (IS 2)	(RCA)
integrierte Digitalschaltung CD 4007 (IS 4)	(RCA)
integrierte Digitalschaltung MC 12000 (IS 3)	(Motorola)
integrierte Digitalschaltungen MC 14522 (IS 5, IS 6, IS 7)	(Motorola)
integrierte Digitalschaltung MC 14526 (IS 5)	(Motorola)
integrierte Digitalschaltung CD 4030 (IS 8)	(RCA)
integrierte Digitalschaltung CD 4011 (IS 9)	(RCA)
integrierte Digitalschaltungen MC 14008 (IS 10, IS 11)	(Motorola)
Transistoren 2N4416 (T 1, T 3)	(NSC)
Transistor BF 244 (T 4)	(Texas Instruments)
Transistor BF 246 (T 5)	(Texas Instruments)
Kapazitätsdiode BB 104 (D 3a, D 3b)	(Siemens)
Diode OA 200 (D 2)	(Valvo)
Z-Diode ZG 2,7 (D 1)	(Intermetall)
Drossel 2,5 mH (Dr 3)	(Jahre)
Bezug der angegebenen Bauelemente nur über den einschlägigen Fachhandel	

Kapazitätsdiode BB 104 von 8,2 V (D 3a, D 3b). Die Hubsteilheit des Oszillators beträgt somit $K_0 = 1,89 \cdot 10^6$ V/rad.

Die Z-Diode ZG 2,7 (D 1) verhindert in Verbindung mit der Diode D 2 ein Absinken der Regelspannung unter 1,9 V. Diese Maßnahme gilt der Beschränkung des VCO-Variationsbereichs (s. 2.3 und Bild 5b).

2.5 Programmierbarer Frequenzteiler

Dem Mischer schließt sich der digital programmierbare (BCD-Code) Frequenzteiler an, dessen Teilungsfaktor zwischen 24 und 104 wählbar ist.

Die Programmierung erfolgt zweckmäßigerweise mit Zifferenschaltern, gegebenenfalls unter Zwischenschaltung von zwei 4-Bit-Volladdierern. Letzteres ist empfehlenswert, um eine direkte Kanalanzeige 0...80 zu erhalten. Der Teiler ist dreistufig ausgeführt und mit Modulo-n-Zählern MC 14522 (IS 5, IS 6, IS 7) von Motorola bestückt. Prinzipiell sind diese Frequenzteiler Abwärtszähler, bestehend aus vier flankengesteuerten Flipflops mit zusätzlichen zugeordneten Gattern zur Steuerung des Abwärts-Zählvorganges und der Möglichkeit, mehrere Zähler ohne zusätzliche Gatter hintereinanderschalten. Die maximal zu teilende Frequenz beträgt 2,6 MHz (2,6 MHz : 104 = 25 kHz), die minimal zu teilende Frequenz 600 kHz (600 kHz : 24 = 25 kHz). Dieses Ausgangssignal wird dem zweiten Eingang des Phasendetektors zugeführt.

(Schluß folgt)

Schrifttum

- [1] Klingner, R. Vielkanaloszillatoren hoher Frequenzkonstanz. Frequenz Bd. 25 (1971) Nr. 2, S. 30-36
- [2] Briggmann, D. Vielkanaloszillator mit integrierten Schaltungen. FUNK-TECHNIK Bd. 29 (1974) Nr. 3, S. 103-104. u. Nr. 4, S. 135-138
- [3] Kroupa, V. F. Frequency synthesis. London 1973, Griffin
- [4] Digital Mixer MC 12000. Motorola-Datenblatt

Moderner 80-m-KW-Super für AM, CW und SSB

Technische Daten

Frequenzbereich: 3,4 ... 4,2 MHz
 Abstimmung durch Drehkondensator
 Oszillatorfrequenz: 2,94 ... 3,74 MHz
 Zwischenfrequenz: 460 kHz
 NF-Ausgangsleistung: 1 W an 16 Ohm
 BFO Abstimmung durch Kapazitätsdiode
 Betriebsspannung: 9 V.

Der im folgenden beschriebene Amateurfunkempfänger ist speziell für das 80-m-Band konzipiert. Er hat nur geringe Abmessungen und eignet sich besonders für den experimentierfreudigen Newcomer. Der Materialaufwand konnte relativ gering gehalten

werden. Die verwendeten gedruckten Schaltungen kann man selbst herstellen, und für die Spulen werden alle Wickelraten angegeben. Für den ZF-Filter-Baustein wird eine handelsübliche Ausführung verwendet.

Das komplette Gerät wird auf drei Printplatten aufgebaut. Eine Platine (Bild 1) enthält den kompletten Empfängerteil und die zweite den in einer integrierten Schaltung zusammengefaßten NF-Vor- und Endverstärker mit 1 W Ausgangsleistung bei 9 V Betriebsspannung (Bild 2). Durch Erhöhen der Betriebsspannung läßt sich eine Ausgangsleistung bis zu 3 W ohne zusätzliche Kühlung erreichen. Auf der dritten Printplatte sind der BFO und der Produktdetektor für Telegrafie- und SSB-Empfang untergebracht (Bild 3).

Schaltung

Von der Antenne gelangt das HF-Signal über die Koppelspule L_1 zum Vorkreis C_1, L_2, C_3 (Bild 4). C_3 ist der Verkürzungskondensator für C_1 . An der Anzapfung von L_2 , die aus Anpassungsgründen nahe am kalten Ende der Spule liegt, wird das Signal abgenommen und der Basis des Transistors T_1 zugeführt. T_1 erhält seine Basisvorspannung vom Einstellregler R_1 über die Anzapfung der Spule L_2 .

transistors T_2 . Der Einstellregler R_5 dient zur Erzeugung der Basisvorspannung. Der Transistor T_2 der Mischstufe arbeitet im Kennlinienknick. Deshalb liegt der Kollektor über L_3 gleichspannungsmäßig an Masse. Der Schwingkreis C_6, L_3 siebt die ZF-Spannung aus dem im Mischer entstehenden Frequenzgemisch aus. Im Emittierzweig liegt das Aggregat R_6, C_5 . Außerdem gelangt an den Emittor das vom Oszillator kommende Signal, das über C_{17} eingekoppelt wird.

Die Oszillatorfrequenz ist um den Betrag der Zwischenfrequenz (460 kHz) niedriger als die jeweilige Empfangsfrequenz. Der freischwingende Oszillator mit dem HF-Transistor BF 254 (T_4) wird in Emitterschaltung betrieben. Der kapazitive Spannungsteiler C_{11}, C_{15}, C_{16} erlaubt eine niederohmige Ankopplung des Oszillatorkreises an die Basis des Transistors T_4 , so daß sich kleine Änderungen der Transistordaten kaum auf die Oszillatorfrequenz auswirken. Der Frequenzbereich des Oszillators ist 2,94 bis 3,74 MHz. Der Schwingkreis besteht aus der Spule L_5 und den Kondensatoren C_{12}, C_{13} und C_{14} . C_{12} ist der Verkürzungskondensator, C_{13} der Paralleltrimmer zum genauen Einstellen des Frequenzbereichs und C_{14}

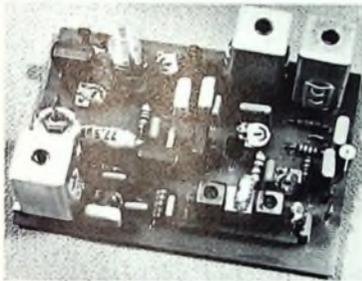


Bild 1. Ansicht der fertigen Empfängerplatine

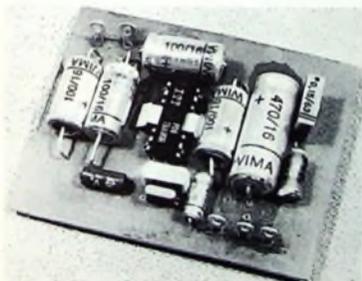


Bild 2. Ansicht des fertigen NF-Teils

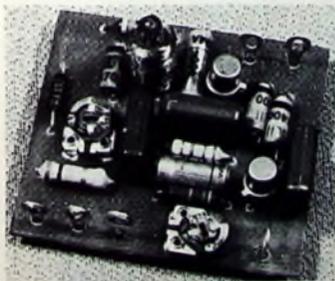


Bild 3. Ansicht des fertigen BFO und Produktdetektors

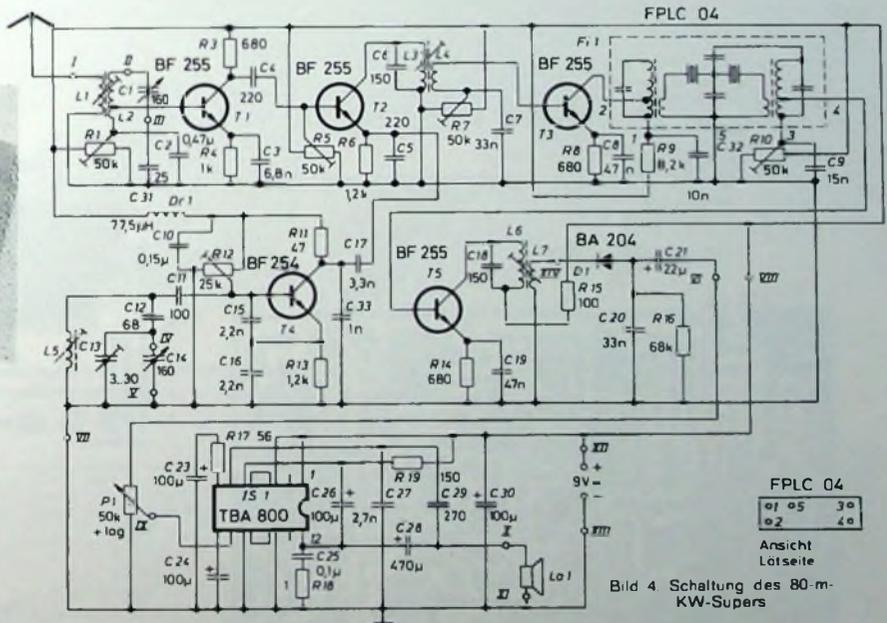


Bild 4. Schaltung des 80-m-KW-Supers

Der Kondensator C_2 legt das kalte Ende von L_1 wechsellspannungsmäßig an Masse. R_3 ist der Arbeitswiderstand von T_1 . Vom Kollektor von T_1 gelangt das Signal über C_4 zur Basis des Misch-

der Abstimm-drehkondensator. Der Arbeitspunkt des Transistors wird durch den Einstellregler R_{12} festgelegt. Die Auskopplung am niederohmigen Kollektorwiderstand R_{11} verhindert eine Beeinflussung der

Oszillatorfrequenz durch die Mischstufe. Der Kondensator C 10 blockt die hochfrequente Spannung vor der Drossel Dr 1 ab.

Über die Koppelspule L 4 des ersten ZF-Kreises gelangt das ZF-Signal zur Basis des ersten ZF-Transistors T 3, dessen Arbeitspunkt durch den Regler R 7 festgelegt wird. Das kalte Ende der Koppelspule L 4 liegt über C 7 wechselspannungsmäßigen Masse. Der Kollektor von T 3 ist an den Eingang des Keramikfilters Fi 1 angeschlossen. Am kalten Ende der ersten Schwingkreisspule des Filters befindet sich der Kollektorwiderstand R 9. Das hier verwendete Keramikfilter „FPLC 04“ gewährleistet eine gute Selektion des Empfängers.

An den Ausgang des Filters Fi 1 ist die Basis des zweiten ZF-Transistors T 5 angeschlossen. Seine Basisvorspannung erhält T 5 durch den Regler

R 10 über die Anzapfung am Ausgangsschwingkreis von Fi 1. Als Emitteraggregat arbeiten R 14 und C 19. Zur Erhöhung der Selektion liegt im Kollektorkreis von T 5 der auf die Zwischenfrequenz abgestimmte Schwingkreis L 6, C 18. Dem Kollektor von T 5 wird die Spannung über R 15 und die Spule L 6 zugeführt. Durch induktive Kopplung gelangt das ZF-Signal über L 7 zur Demodulatore diode D 1, die das ZF-Signal demoduliert. Die verbleibende HF-Spannung wird durch C 20 kurzgeschlossen. Der Widerstand R 16 ist der Arbeitswiderstand der Diode. Die Wickelraten der Spulen sind in Tab. 1 zusammengestellt.

Über C 21 und den Lautstärkereglern P 1 gelangt das niederfrequente Signal zur integrierten Schaltung IS 1 (TBA 800), die einen Vorverstärker und einen Serien-Gegentakt-B-Leistungsverstärker enthält. Bei einer

Versorgungsspannung von 9 V, kann man eine Ausgangsleistung von 1 W erreichen. Die maximal mögliche Ausgangsleistung von 5 W ergibt sich bei einer Betriebsspannung von 24 V, und zusätzlicher Kühlung. Die verwendete IS zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von über 70% und einen kleinen Klirrfaktor aus. Ein weiterer Vorteil ist das Fehlen von Übernahmeverzerrungen. Das NF-Signal wird am Anschluß 8 der IS eingekoppelt. Der Kondensator C 24 vom Anschluß 7 nach Masse sibt Brummen und andere der Versorgungsspannung überlagerte Störspannungen aus. C 30 verringert bei Alterung der Batterie deren Innenwiderstand und wirkt außerdem als Siebkondensator für die Versorgungsspannung. Das verstärkte Signal wird am Anschluß 12 von IS 1 abgenommen und über den Kondensator C 28 dem Lautsprecher La 1 (Impedanz 16 Ohm) zugeführt.

Mit dem Zusatzbaustein BFO und Produkt-detektor (Bild 5) lassen sich unmodulierte Telegrafiesignale und SSB-Signale hörbar machen. Der BFO wird bei CW-Signalen auf eine höhere oder niedrigere Frequenz als die Zwischenfrequenz abgestimmt und die BFO-Frequenz mit der ZF gemischt. Bei CW-Signalen ist dann die Differenzfrequenz hörbar. Bei SSB-Sendungen liefert der BFO dagegen den zur Demodulation erforderlichen Träger. Die hier verwendeten Transistoren BC 107 B sind zwar NF-Typen, aber wegen ihrer Transitfrequenz von 30 MHz durchaus geeignet. Der BFO-Transistor T 1 arbeitet in Basisschaltung. Seine Basisvorspannung erhält er über den Einstellregler R 1. Die Stufe mit dem Schwingkreis C 3, C 4, L 1 ist kapazitiv zum Emitter rückgekoppelt. Der BFO wird

Tab. 1. Wickelraten der Spulen

Spule	Induktivität μH	Wdg.	Draht	Spulenkörper
Empfängerteil				
L 1	44	60	0,2 mm CuL	Spulenkörper „Sp 4/235-896“ mit Grundplatte „P 14/14-2159“ und Gewindekern „Gw 4,13 x 0,5-560“ (Vogt)
L 2	24	40	0,2 mm CuL	
		(Anzapfung bei 10 Wdg.)		
L 3	550	250	0,1 mm CuL	Filterbausatz „D 21-2376“ (Vogt)
L 4	120	80	0,1 mm CuL	
L 5	23,5	40	0,2 mm CuL	Filterbausatz „D 21-2376“ (Vogt)
L 6	550	250	0,1 mm CuL	Filterbausatz „D 21-2376“ (Vogt)
L 7	120	80	0,1 mm CuL	
BFO und Produkt-detektor				
L 1	300	200	0,2 mm CuL	Spulenkörper „B 4/24-829“ mit Gewindekern „Gw 4/13 x 0,5 FC 1“ (Vogt)

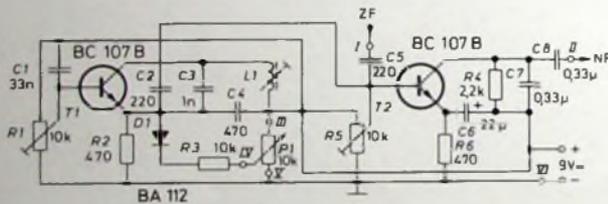


Bild 5. Schaltung des BFO und Produkt-detektors

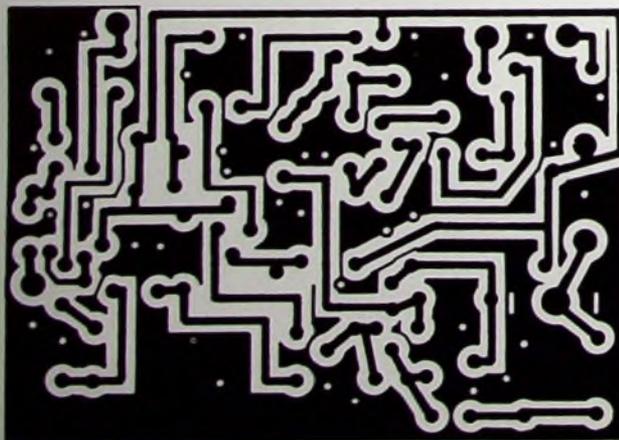


Bild 6. Printzeichnung der Empfängerplatine (Maßstab 1:1)

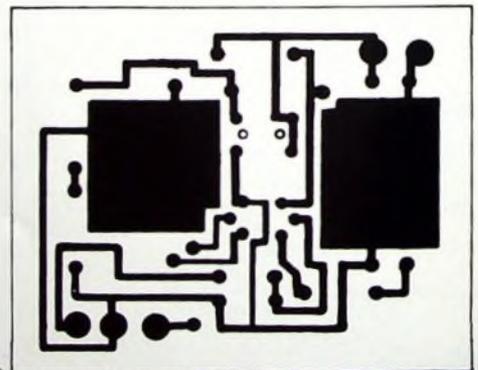


Bild 7. Printzeichnung des NF-Teils (Maßstab 1:1)

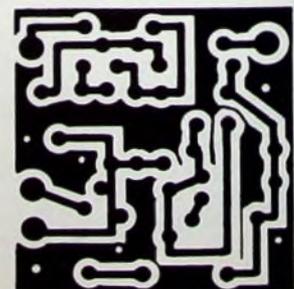


Bild 8. Printzeichnung des BFO und Produkt-detektors (Maßstab 1:1)

mit diesem Umsatzrenner liegen Sie vorn.

WIFONA
Candida

Kaum auf dem Markt, hat sich unsere neue Phono-Stereo-Anlage „Candida“ schon zum beliebten „Umsatzrenner“ entwickelt. Die Gründe sind einleuchtend: Ein robustes Phonogerät, das auch mal einen Knuff verträgt. Mit einem zeitlos schönen Design, das auf Antrieb gefällt. Technisch problemlos, daher servicefreundlich. Ein idealer Geschenkartikel zu allen Gelegenheiten.

Diese Vorteile für Ihre Kunden bedeuten spürbaren Umsatzzuwachs für Sie als Händler. Außerdem: Die Handelsspanne „stimmt“ und beliefert wird nur der Fachhandel.

Wenn Sie also im Umsatzspurt mit vorn liegen wollen, gehen Sie mit „Candida“ an den Start. Es lohnt sich.



WIFONA
Candida

Phono-Stereo-Anlage mit auflegbarer Plexi-Abdeckhaube und 2 Lautsprecherboxen · Anschluß für Tonbandaufnahme nach DIN · Holzgehäuse in Schieferlack weiß oder orange · Neuer Stereo-IC-Vollverstärker SMV-2 · Leistung 2 x 5 Watt m.p. · Stereo-Keramik oder Kristall-System mit Doppelsaphirnadel · 3 Geschwindigkeiten 33, 45 und 78 U/min.

Lieferbar in 2 Varianten:

WIFONA Candida 126 a mit automatischem Plattenwechsler · Laufwerk BSR C-124 „micro-mini“ · Tonarm mit Gegengewicht · eingebauter Tonarmlift

WIFONA Candida 194 s mit Plattenspieler · Laufwerk BSR GU-8/2r

Ich wünsche ausführliche Information

Heften Sie diesen
Coupon an Ihren
Briefbogen und
senden ihn heute
noch ab.

WIFONA
8591 Wiesau/Opl.
Postfach 1214



WIFONA

durch die Kapazitätsdiode D1 abgestimmt, die dem Kondensator C4 parallel geschaltet ist. Die Abstimmspannung liefert das Potentiometer P1 über den Schutzwiderstand R3. Über C2 gelangt das BFO-Signal zur Basis des Produktdetektors T2. Das ZF-Signal wird über C5 eingekoppelt. Die Basisvorspannung von T2 läßt sich mit R5 einstellen. Das NF-Signal wird über C8 ausgekoppelt. Die Wickeldaten der Spule L1 enthält Tab. I.

Aufbau

Alle Platinen sind in gedruckter Schaltung ausgeführt. Die Abmessungen sind: 92 mm × 68 mm (Empfängerplatine), 69 mm × 57 mm (NF-Teil) und 41 mm × 45 mm (BFO und Produktdetektor). Die gedruckten Schaltungen können nach den üblichen Verfahren hergestellt werden. Um den Nachbau zu erleichtern, sind die Prinzzeichnungen im Maßstab 1:1 dargestellt (Bilder 6, 7 und 8). Nach dem Ätzen kann man die Platinen bohren. Dazu verwendet man einen 1-mm-Bohrer. Für die Löcher der Lötösen eignet sich ein Bohrer mit 1,8 mm Durchmesser. Die Lötösen werden

zuerst eingelötet. Die Bestückung der Platinen geht aus den Bildern 9 bis 11 hervor. Dabei muß man besonders auf das richtige Einsetzen der Transistoren sowie auf die Polung der Elektrolytkondensatoren achten.

Inbetriebnahme und Abgleich

Vor dem ersten Einschalten ist es zweckmäßig, die Bausteine auf eventuelle Bestückungsfehler zu kontrollieren. BFO und Produktdetektor werden an die Lötöse XIV der Empfängerplatine über ein kurzes abgeschirmtes Kabel angeschlossen. Zum Empfänger-Abgleich sollte man einen HF-Generator und einen Oszillografen verwenden. Der Abgleich beginnt bei der letzten ZF-Stufe (T5). Der Generator wird lose an die Basis von T5 angekoppelt, während der Oszillograf an die Lötöse VI angeschlossen wird. Dann stellt man den Arbeitspunkt des Transistors ein und gleicht die Spule L6 auf 460 kHz ab. Darauf folgt die Arbeitspunkteinstellung der ersten ZF-Stufe (T3). Dann justiert man den Arbeitspunkt des Oszillators. Der Oszillograf liegt dabei hinter dem Koppelkondensator C17. Der Abgleich des Frequenzbereichs erfolgt

durch Vergleich von Oszillator- und Generatorfrequenz mit dem Oszillografen (Lissajoussche Figuren).

Anschließend folgt der Abgleich der HF-Vorstufe (T1). Der Generator wird dabei lose an den Antennen-eingang gekoppelt und der Oszillograf an die Basis des Mischtransistors T2 angeschlossen. Der Arbeitspunkt läßt sich mit R1 einstellen und der Frequenzbereich mit dem Kern der Spule

Bild 9. Bestückungsplan der Empfängerplatine

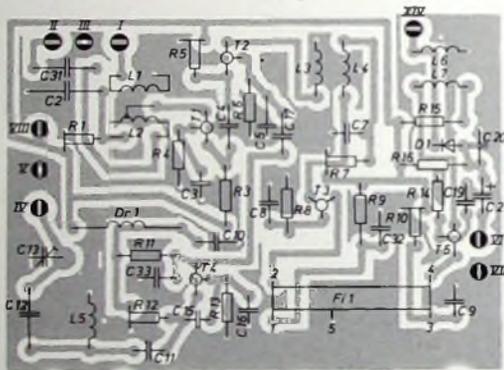


Bild 10 (unten) Bestückungsplan des NF-Teils

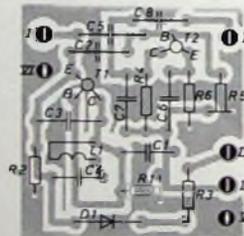
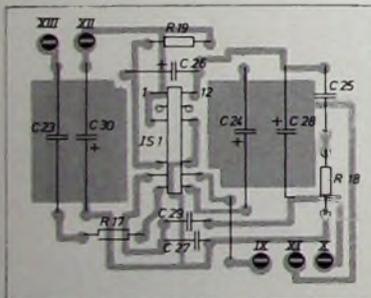


Bild 11. Bestückungsplan des BFO und Produktdetektors

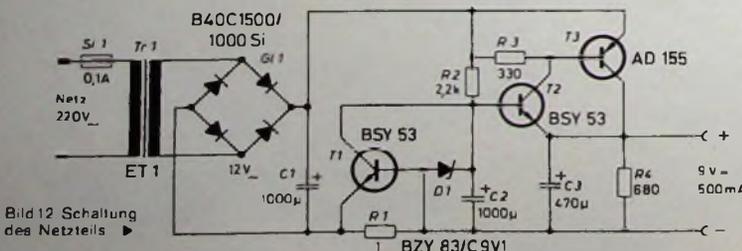


Bild 12. Schaltung des Netzteils

Einzelteilliste

Empfänger- und NF-Teil	
Widerstände 1/2 W	(CRL-Dralowid)
Einstellregler „64 WTD“	(CRL-Dralowid)
Potentiometer „55 U“	(CRL-Dralowid)
50 Ohm pos. log. (P1)	
Kondensatoren „FKC“	(Wima)
160 V. (C4, C5, C11, C29)	
Kondensatoren „MKS“	(Wima)
100 V. (C2, C8, C10, C25)	
Kondensatoren	(Wima)
„FKS 2 min“, 100 V.	
Keramikkondensatoren	(CRL-Dralowid)
„CRD-N 150“	
(C12, C31)	
Elektrolytkondensatoren „Printilyt 2“	(Wima)
16 V	
Drehkondensator „2“	(Schwaiger)
2 × 160 pF (C1, C14)	
Trimmer 3 „30 pF (C13)	(Philips)
Filterbausätze	(Vogt)
„D 21-2376“	
Spulenkörper	(Vogt)
„Sp 4/23,5-898“ mit Grundplatte	
„P 14/14-2159“ und Gewindekern	
„GW 4/13 × 0,5-560“	
HF-Drossel 77,5 µH	(Rim)
Best.-Nr. 30-32-063	
Keramikfilter „FPLC04“	(CRL-Dralowid)
Diode BA 204	(AEG-Telefunken)
Transistoren	(Siemens)
4 × BF 255, BF 254	
integrierte Schaltung TBA 800	(Intermetall)
BFO und Produktdetektor	
Widerstände 1/2 W	(CRL-Dralowid)
Einstellregler „64 WTD“	(CRL-Dralowid)
Kondensatoren „MKS“	(Wima)
100 V. (C7, C8)	
Kondensatoren	(Roederstein)
„Erofol II“, 400 V. (C2, C4, C5)	
Kondensator	(Wima)
„Tropylol F“, 400 V. (C3)	
Elektrolytkondensator	(Wima)
„Printilyt 1“, 16 V.	
Spulenkörper	(Vogt)
„B 4/24-829“ mit Gewindekern	
„GW 14/13 × 0,5 FC 1“	
Kapazitätsdiode BA 112	(Intermetall)
Transistoren	(Siemens)
2 × BC 107 B	
Gehäuseeinbau	
Metall-Kleingehäuse	(Leistner)
„1739 1025“	
Netztransformator	(Engel)
„ET 1“	
Gleichrichter	(Siemens)
B 40 C 1500, 1000 Si	
Widerstände 0,5 W	(CRL-Dralowid)
Widerstand 0,7 W (R1)	(Rim)
Elektrolytkondensatoren „Printilyt 1“	(Wima)
35 V.	
Batterie „29“, 9 V.	(Varta)
Z-Diode BZY 83/C9V1	(Siemens)
Transistor AD 155	(AEG-Telefunken)
Transistoren 2 × BSY 53	(Intermetall)
Bezug der angegebenen Bauelemente nur über den einschlägigen Fachhandel	

L1, L2. Danach erfolgt der Abgleich der Mischstufe T2 mit der Arbeitspunkteinstellung durch R5 und dem Abgleich des ZF-Kreises L3, C6 auf die ZF von 460 kHz.

Nachdem der Empfänger stufenweise grob abgeglichen ist, beginnt man mit dem Feinabgleich. Dazu koppelt man den HF-Generator mit einer Ausgangsfrequenz zwischen 3,6 und 3,7 MHz lose an den Antenneneingang. Der Generator muß dabei amplitudenmoduliert sein. Der Oszillograf ist an den Punkt VI anzuschließen. Die Kreise des ZF-Teils und der HF-Vorkreis werden jetzt auf maximale Amplitude der NF-Spannung am Punkt VI abgeglichen. Man beginnt dabei mit dem letzten ZF-Kreis L6, C18. Gegebenenfalls ist der Abgleich mehrfach zu wiederholen. Zum Schluß überprüft man nochmals den Empfangsbereich, der gegebenenfalls mit der Oszillatordspule L5 und dem Trimmer C13 geringfügig korrigiert werden kann. Die Spule L1 des BFO-Bausteins ist bei Mittelstellung des Abstimmpotentiometers P1 auf Schwebungsnull abzugleichen.

Einbau in ein Gehäuse

Der 80-m-Empfänger eignet sich zum Einbau in ein Leister-Metall-Kleingehäuse „1739 1025“ mit den Abmessungen 254 mm × 103 mm × 130 mm. An der Frontplatte werden der Drehkondensator mit der in Frequenzen geeichten Skala sowie sämtliche Regler und Schalter untergebracht. Das Gehäuse bietet ausreichend Platz für den Einbau einer 9-V-Batterie und eines kleinen Netzteils. Das Gerät kann dann sowohl aus dem Netz als auch aus der Batterie versorgt werden. Bild 12 zeigt das Schaltbild eines zweckmäßigen Netzteils. Es liefert eine Ausgangsspannung von 9 V und erlaubt eine Stromentnahme von 0,5 A.

Namen, die zu Benennungen werden

In Technik und Naturwissenschaft sind Personennamen zu einem wesentlichen Element geworden, mit dessen Hilfe sich der Sprachschatz je nach Bedarf erweitern läßt. Newton, Volt und Kelvin, Einsteinium und Hausmannit, Bessemerverfahren und Dieselmotor sind Beispiele für zu Benennungen gewordene Namen bedeutender Forscher und Erfinder. Was es mit den Namen großer Gestalten aus Naturwissenschaft und Technik in philologischer Sicht auf sich hat und was sich mit ihrer Hilfe alles benennen läßt, das wird in der neuesten Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zur Fachsprache der Technik erläutert, die vor kurzem als Entwurf unter dem Titel „Benennungen durch Personennamen“ (VDI 2278) erschienen ist.

Wie die genannten Beispiele zeigen, eignen sich Personennamen gleichermaßen zur Benennung von physikalischen Einheiten, biologischen und mineralischen Sachverhalten sowie von technischen Verfahren und Erzeugnissen. Dabei werden Personennamen sowohl in unveränderter Form, zum Beispiel Browning, Röntgen, Hertz, als auch in gekürzter Form, beispielsweise Farad (aus Faraday), Volt (aus Volta) und auch in verschiedenartigen Zusammensetzungen wie Moniereisen, Wankelmotor und Röntgenoskopie zur Benennung von Fachbegriffen benutzt. Darüber hinaus kann man nach den Wortbildungsregeln der deutschen Sprache von Personennamen aber auch fachbezogene Adjektive und Verben ableiten. Dieseln, röntgen, pasteurisieren und einwecken sind Beispiele dafür. Rechtschreib-Schwierigkeiten, die gerade in diesen Fällen auftauchen, werden in der Richtlinie nicht ausgeklammert.

Sinn der neuen Richtlinie des VDI ist es, mit einem sprachlich sinnvollen und Mißverständnisse vermeidenden Umgang von Personennamen zur Benennung von Fachbegriffen vertraut zu machen. Daß es an mißglückten – weil mißverständlichen – Wortbildungen nicht mangelt, wird an Beispielen ebenfalls aufgezeigt: Blaugas ist durchaus farblos, der Hellschreiber schreibt nicht hell, sondern wie Fernschreibenlagen üblicherweise schwarz auf weiß, und der Halleffekt (ein magnetoelektrischer Effekt) hat nichts mit „hallen“ zu tun.

Der Richtlinien-Entwurf VDI 2278 „Benennungen durch Personennamen“, zu dem Stellungnahmen bis zum 31. 12. 74 an den Verein Deutscher Ingenieure, VDI-Hauptgruppe „Der Ingenieur in Beruf und Gesellschaft“ erbeten werden, kann zum Preis von 6,80 DM bezogen werden bei der Beuth Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30, Burggrafenstr. 4-7, oder 5 Köln 1, Kamekestr. 2-8.




Lautsprecher und Kombinationen für Beschallungen im Ela-Bereich.

100-Volt-Einheiten · Eckenlautsprecher · Wandlautsprecher · Standardmodelle · Schallwände · Deckenkombinationen · Aufputz · Unterputz · wetterfest · nußbaum · buche · weiß

Fragen Sie uns nach Variationen mit Drahtpoti, L-Glied, Pflichtrelais, Kanalschalter, Zwischenübertrager, Staubschutz, Zierblende.

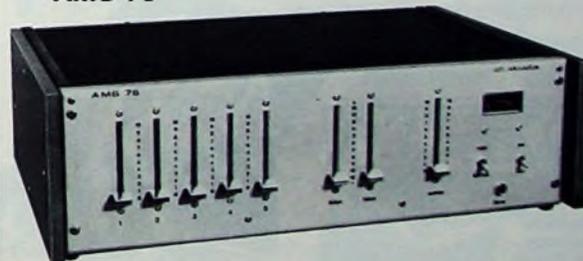Hi-Fi-Monoverstärker für den Ela-Einsatz. AMS 75



AMS 75 (75/90 Watt) mit 5 mischbaren Eingängen, individuell bestückbar mit zusätzlichem TB-Aufnahme-Ausgang; Klangregelung, Summenregler, eingebauter Trafo 50/70/100 Volt und Ausgänge 4/8/16 Ohm. Endstufe mit elektronischem Überlastungsschutz.

AMS 120 (120/160 Watt), AMS 50 (50/70 Watt),
AMS 25 T (25/30 Watt), AMS 7 (10/15 Watt).

Ein umfangreiches Lieferprogramm steht Ihnen zur Verfügung:

all-Lautsprecherchassis

LUXMAN-Stereo-Verstärker

MICRO-Plattenspieler

Bitte senden Sie uns Unterlagen
akustik
 Vertrieb GmbH & Co. KG
 3 Hannover Herrenhäusern
 Eichendorfer Straße 2
 Telefon 0511/7450172
 Telex 9-231974 all d
 Ein Mitglied der
 akustik Gruppe

**UKW-Verkehrsrundfunksender der ARD
mit Durchsage- und Bereichskennungen**

Rundfunkanstalt	Sender	Frequenz-MHz	Strahlungsleistung (ERP) kW	Bereichskennung
BR III	Brotjacklriegel	94.4	100	D
	Dillberg	97.9	25	C
	Gruenten/Allgäu	95.8	100	D
	Hochberg Traunstein	95.9	2	D
	Hohe Linie	99.6	25	D
	Hühnerberg	99.5	3	D
	Kreuzberg/Rhön	96.3	100	C
	Lindau/Hoyerberg	94.0	0.5	D
	München-Ismaning	97.3	15	D
	Ochsenkopf	99.4	100	C
	Pfaffenberg	93.4	25	C
	Wendestein	98.5	100	D
	HR III	Biedenkopf	87.6	95
Feldberg/Taunus		89.3	80	F
Hardberg		92.65	20	F
MeiBner		89.5	90	F
Rimberg		97.7	30	F
NDR II	Aurich	98.15	25	E
	Bungsberg	91.9	4.5	B
	Dannenberg	96.4	15	D
	Flensburg	93.2	15	B
	Hamburg	87.6	80	C
	Harz-West	92.1	100	D
	Heide	96.3	15	B
	Kiel	98.3	3	B
	Lingen	97.8	15	E
	Osnabrück-Stadt	89.2	2	E
	Steinkimmen	99.8	70	E
	Cuxhaven	91.65	0.3	E
	Göttingen	96.1	2	D
Hannover	95.9	3	D	
Lubeck	90.9	0.06	B	
SDR I	Aalen	95.1	50	A
	Heidelberg	97.8	100	A
	Stuttgart-Degerloch	94.7	100	A
	Ulm	94.5	1	A
	Waldenburg	98.8	100	A
	Bad Mergentheim	87.8	0.5	A
	Geislingen	93.0	0.5	A
	Mühlacker	97.0	5	A
Wertheim	94.6	0.05	A	
SFB II	West Berlin	92.4	10	A
Rias II	West Berlin	94.3	50	B
SR I	Gottelborner Höhe	88.0	100	B
	Bliestal	92.3	5	B
	Moseltal	91.9	5	B
SWF III	Blauen	97.0	8.4	E
	Donnersberg	89.9	30	D
	Feldberg/Schwarzw	93.8	5	D
	Haardt Kopf	90.0	25	D
	Hornisgrunde	98.4	80	D
	Koblenz	91.6	10	D
	Linz (Rhein)	94.8	50	D
	Raichberg	94.3	25	E
	Waldburg	98.7	18	E
	Bad Marienberg	93.1	25	D
	Baden-Baden	94.1	0.5	E
	Eifel	98.5	8	E
	Grenzach-Wyhlen	92.3	0.05	E
	Hohe Möhr	96.8	0.5	E
	Mainz	93.7	0.1	D
Potzberg	97.5	20	D	
Saarburg	90.6	5	D	
Trier	98.2	0.1	D	
Wannenberg	98.5	1.0	E	
Laufenburg	90.1	0.05	E	
Witthoh	97.1	37.5	E	
Freiburg	99.2	0.5	E	
WDR II	Aachen-Stolberg	93.9	5	C
	Bonn	90.7	0.5	C
	Kleve	93.3	0.25	C
	Langenberg	99.2	100	C
	Münster	94.1	6	C
	Nordhelle	93.5	15	C
	Teutoburger Waid	93.2	100	C
	Eifel	93.6	5	C
	Köln	95.7	0.5	C
	Monschau	94.2	0.05	C
	Siegen	92.6	0.4	C
	Wittgenstein	92.3	15	C
	RB I	Bremen ¹⁾	93.8	100
Bremerhaven ¹⁾		89.5	10	A


¹⁾ Wird zur Zeit noch nicht ausgenutzt, da RB keine Verkehrsdurchsagen aussendet.



Steckenpferde reiten sich mit HEATHKIT® besser...

Informieren Sie sich doch mal über die ein-geplanten Steckenpferde – ganz leicht und übersichtlich finden Sie alles aus dem HEATHKIT®-Bausatzprogramm (übrigens dem größten der Welt) in unserem neuen Katalog. Wir haben fast 200 Modelle aus allen Gebieten der Elektronik für Sie bereit – als Bausatz (das macht Spaß und ist viel billiger) oder betriebsfertig – ob es sich um HiFi-Stereo-Quadro handelt oder um KFZ-Elektronik, um Funkfernsteuerungen oder Bord-elektronik, um elektro-nische Spezialgeräte, Me-tallsucher, Alarm-anlagen oder Digi-tal-Uhren und -Thermo-meter. Wir liefern Ama-teurfunkgeräte und elektro-nische Meß- und Prüfgeräte und Wechselsprechanlagen und Kurz-wellen-Empfänger und alles was dazu gehört und, und, und...

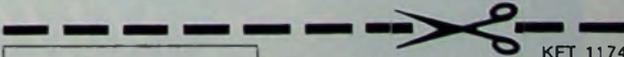... am besten Sie schreiben gleich heute und haben in den nächsten Tagen unseren Katalog im Haus – kostenlos, versteht sich. Also bis dann!



HEATHKIT
Schlumberger

Heathkit Geräte GmbH
6079 Sprendlingen
Robert-Bosch-Str. 32-38
Telefon 061 03 / 1077

Elektrostatisches Druckverfahren mit Grautönen

Im Hamburger Philips-Forschungslaboratorium ist ein elektrostatisches Druckverfahren ausgearbeitet worden, mit dem sich alle Grautöne zwischen Weiß und Schwarz wiedergeben lassen. Sehr kleine Einzelheiten bis zur Größe von ungefähr 0,1 mm werden noch scharf abgedruckt. F. Fiege, G. Krekow und J. Schramm, Mitarbeiter dieses Laboratoriums, entwarfen für ihr neues Druckverfahren einen kleinen elektrostatischen Drucker, dessen Prinzip im Bild 1 schematisch dargestellt ist. In diesem Gerät wird zwischen den Elektroden 1 eine Funkenentladung in Luft

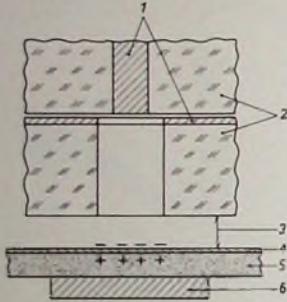


Bild 1. Prinzip des elektrostatischen Druckes. 1 Funkenelektrode, 2 Isolierung, 3 Luftspalt ($\approx 100 \mu\text{m}$), 4 dielektrische Schicht (Ladungsträger), 5 schwach leitender (Papier-)Träger, 6 Steuerelektrode

erzeugt. Die dabei entstehenden negativen Ionen werden durch die positive Spannung an der Steuerelektrode 6 zur gut isolierten Oberfläche eines Bildträgers gesaugt. Sie durchlaufen dabei ein zylindrisches Loch in der Isolierplatte 2, das sich unterhalb der Funkenelektrode befindet. Dadurch erreicht man, daß die Ladung sich auf dem Ladungsträger 4 auf einen kleinen, gut definierten Fleck konzentriert, obwohl er sich in einiger Entfernung vom Drucker befindet. Weil der Druck kontaktlos erfolgt, kann man den Ladungsträger leicht an die Stelle des (Papier-)Trägers 5 bringen, wo das Ladungsbild mit Hilfe eines Farbstoffs (des Toners) in eine abdruckfähige Kopie umgewandelt wird. Das kontaktlose Drucken hat den Vorteil, Verschleiß und Verschmutzung des Ladungsträgers zu vermeiden.

Die je Stromimpuls von den Funkenelektroden auf den Ladungsträger übertragene Ladungsmenge und damit die Schwärzung des schließlich entstehenden Abdrucks ist in



Bild 2. Mit dem neuen Drucker hergestelltes Bild, oben: Originalgröße, rechts: vergrößerter Abdruck

weiten Grenzen durch Regelung der Spannung an der Steuerelektrode veränderbar. Bild 2 zeigt, daß eine sehr gute Wiedergabe von Grautönen möglich ist; die Schwärzung ist zwischen $D = 0,05$ und $1,6$ einstellbar. Auf dem vergrößerten Abdruck im Bild 2 ist das bei diesem Experiment benutzte Bildpunktraster gut zu sehen. Das Auflösungsvermögen lag hier bei 7..8 Punkten/mm. Mit nur einem Satz Funkenelektroden kann man durch - wenn auch langsame - Verschiebung des Ladungsträgers derartige Drucke herstellen. Zum schnellen Drucken benutzt man eine Reihe von vielen Hunderten parallel wirkenden Funkenelektroden.

Die hier beschriebenen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf Laboruntersuchungen, die nicht zwangsläufig eine industrielle Auswertung bedingen.

Persönliches

J. Hünigler 75 Jahre

Jack Hünigler vollendete am 28. Oktober 1974 sein 75. Lebensjahr. Seit 1921 ist er in der Branche tätig. Im Jahre 1937 machte er sich selbständig, und nach dem Krieg, durch den er alles verloren hatte, baute er mit wechselhaftem Glück wieder neu auf. In Radolfzell am Bodensee entstand sein Unternehmen zur Herstellung von Bauelementen für die Fernsehgeräteindustrie. Nahezu alle Fernsehgerätehersteller in Deutschland sowie Firmen im westeuropäischen Ausland, in den USA und im Vorderen Orient gehören heute zur Kundschaft der J. Hünigler KG. Trotz seines hohen Alters ist Jack Hünigler noch aktiv in seinem Betrieb tätig.

W. Berger 50 Jahre

Dr.-Ing. Wolfgang Berger, Geschäftsführer und Leiter des Bereiches Technik der Firmengruppe Diehl, Nürnberg, wurde am 21. September 1974 50 Jahre. Nach leitenden Tätigkeiten bei SEL und AEG-Telefunken war er 1972 zu Diehl gekommen.

H. Lohr Leiter der SEL-Unternehmensgruppe Nachrichtentechnik

Dipl.-Ing. Helmut Lohr, seit 1973 stellvertretendes SEL-Vorstandsmitglied, wurde Leiter der Unternehmensgruppe Nachrichtentechnik (Erzeugnisbereiche Fernsprech- und Bahnsteuerungstechnik, Funk und Navigation sowie Übertragungstechnik und Kabel).

J.-P. Meyer regionaler RCA-Vertriebsdirektor

Bei der RCA International wurde Jean-Paul Meyer (39) Vertriebsdirektor für Europa, den Nahen Osten und Afrika mit Sitz in Genf.

Wechsel bei CEAG Dominit

Dr. Günter Petersen, seit 1965 bei der CEAG Dominit AG, trat nun in den Ruhestand und schied aus dem Vorstand aus. Sein Nachfolger ist Rainer M. Utecht (früher Vorstandsmitglied der Braun AG).

Lehrgänge

Kurse in Esslingen

Die Technische Akademie, 73 Esslingen, Rotenackerstraße 71, Postfach 748, Telefon (07 11) 3 79 36, führt im Januar 1975 folgende Lehrgänge durch:

- 15. - 17.: Hochfrequenzmeßtechnik, Teil I (mit praktischen Vorführungen)
- 22. - 24.: Elektronische Digitaltechnik, Teil I (mit Übungen und Demonstrationen)

29. - 31.: Radar

Nähere Auskünfte und Anmeldung: bei der Akademie.

Ein Sekt
der
begeistert

SCHLOSS WACHENHEIM

Lekt

SIEMENS


Wir sind die Vertriebsniederlassung für Südbayern mit Sitz in einem modernen Bürohaus am Mittleren Ring in München Nähe Arabellapark.

Unsere Wartung von Datenverarbeitungsanlagen bietet zuverlässigen und wendigen Technikern mit Führerschein Kl. III eine interessante Aufgabe.

Wartungstechniker für die Datenverarbeitung

ein Beruf für alle die frei sind, selbständig und mit viel eigener Verantwortung arbeiten wollen.

Ein Beruf für Sie?

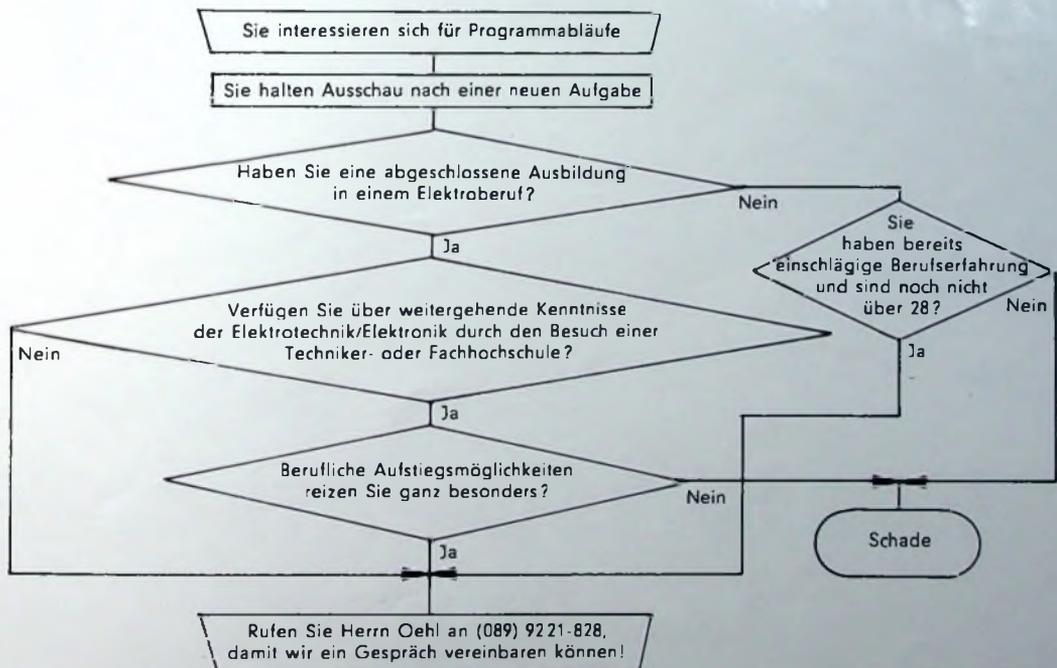

Oder schreiben Sie uns.

Zweigniederlassung München, Wartungsabteilung
8000 München 80, Richard-Strauß-Straße 76


SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Valvo


E.-Thälmann-Str.56

Antennenverstärker in Dünnschichttechnik.


OM 185

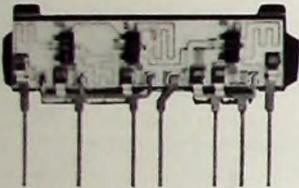

OM 180

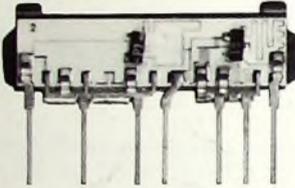

OM 175

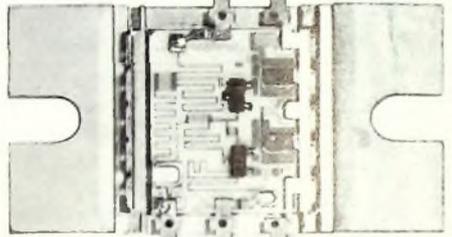

Für den Frequenzbereich 40...860 MHz stellt VALVO vier Breitband-Antennenverstärker in Dünnschichttechnik vor. Sie bieten neben kompaktem Aufbau und rationeller Montage eine hohe Zuverlässigkeit.

Die Verstärker OM 175, OM 180, OM 185 und OM 190 zeichnen sich durch hervorragende Linearität und Stabilität, niedriges Rauschen und hohe Verstärkung bei einem Intermodulationsabstand von 60 dB aus. Sie benötigen eine Speisespannung von $24\text{ V} \pm 10\%$ und haben eine Eingangs- und Ausgangsimpedanz von 75Ω .

	OM 175	OM 180	OM 185	OM 190	
Stufenzahl	2	2	3	2	
Verstärkung	15 ± 1	$16(>14)$	$25(>23)$	$17(>15)$	dB
Welligkeit	$\pm 0,2(\pm 0,5)$	VHF $\pm 0,2$	VHF $\pm 0,3$	VHF $\pm 0,2$	dB
		UHF $\pm 1,4$	UHF $\pm 1,6$	UHF $\pm 1,4$	dB
Rauschzahl	7	5,5	5,5	7	dB
Ausgangsspannung bei einem Intermodulationsabstand von 60 dB	$105(>103)$	$94(>92)$	$100(>98)$	$100(>98)$	dB μ V
Stromaufnahme	60	20	35	30	mA
Umgebungstemperatur			$-25 \dots +70$		$^{\circ}\text{C}$
Abmessungen max.	$21 \times 40 \times 5,8$	$30 \times 12 \times 6$	$30 \times 12 \times 6$	$30 \times 12 \times 6$	mm

Für fortschrittliche Lösungen.

A 0973/1169 b

Weitere Informationen erhalten Sie unter Bezug auf Nr.1169 von

VALVO GmbH
Artikelgruppe Integrierte Techniken
2 Hamburg 1 Burchardstraße 19
Telefon (040) 3296-516/517



VALVO

Bauelemente
für die gesamte
Elektronik



Wir stellen aus:
electronica 74
Halle 3 Stand 3200