

LOISIRS ELECTRONIQUES D'AUJOURD'HUI

N° 148

Lead

EN SAVOIR PLUS SUR: LE TUBE (LA LAMPE)

KIT DE DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTIF POUR


MICROCONTRÔLEUR 68HC11 (4^{ème} partie)

PRÉAMPLI MU-FOLLOWER AVEC L'ECL86

RADIOMODÉLISME : ALIM. DE BOUGIES


AMPLI/PRÉAMPLI HYBRIDE ECC83 / TDA 7294

LA MICRO

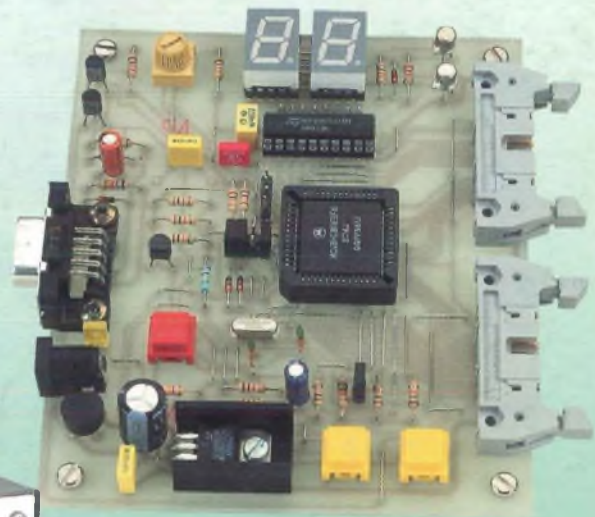

LE 68HC11

**ET
L'AUDIO**

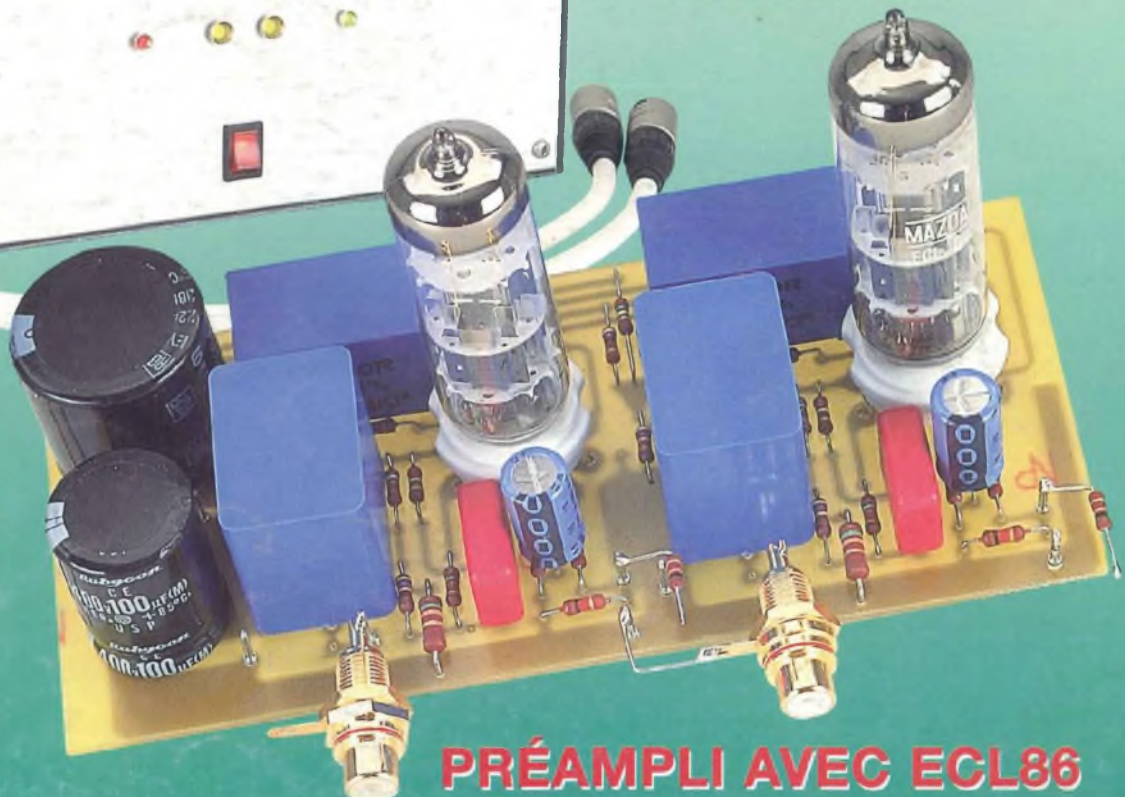

**PRÉAMPLI AVEC ECL86
EN ÉTAGE MU-FOLLOWER**

M 1226 - 148 - 28,00 F



la revue mensuelle du haut de gamme en Haute Fidélité et Home Cinéma



La revue mensuelle d'initiation et de bancs d'essais en Hi-Fi, Vidéo et Home Cinéma



AUDIOMOBILE : NOUVEAU CHEZ ALPINE
ENCEINTES : JM Lab Opal 49 TT - Tannoy Mercury M2 - Ref Q15
AUDIOMOBILE : PIONEER - PHILIPS

AUDIOMOBILE : NOUVEAU CHEZ ALPINE

AUDIOMOBILE : IASCA - LA FINALE

ST QUENTIN RADIO

Prix Toutes Taxes Comprises 20,6%

6 rue de St Quentin 75010 PARIS / Tél 01 40 37 70 74 - Fax 01 40 37 70 91

Prix donnés à titre indicatif

TRANSISTORS ET CIRCUITS INTÉGRÉS

- IRF 150 69F
- IRFP 150 44F
- IRF 530 12F
- IRF 540 15F
- IRF 840 18F
- IRF 8530 15F
- IRFP 240 32F
- IRFP 350 38F
- LF 356N 6F
- LM 317T 5F
- LM 317K 20F
- LM 317HVK 63F
- LM 337T 8F
- LM 344H -
- HA2.2645 5 20F
- LM 395T 6F
- LM 675T 46F
- LT 102B 60F
- LM 3886 61F
- MAT 02FH 89F
- MAT 03FH 89F
- MAX 03B 148F
- MJ 15001 21F
- MJ 15002 23F
- MJ 15003 22F
- MJ 15004 23F
- MJ 15024 33F
- MJ 15025 33F
- MJE 340 5F
- MJE 350 5F
- MPSA 06 2F
- MPSA 56 2F
- MPSA 42 2F
- MPSA 92 20F
- NE 5532AN 12F
- NE 5534AN 7F
- OP 22HP 45F
- OP 77GP 19F
- OPA 604 22F
- OPA 627 139F
- OPA 2604 30F
- SSM 2017 30F
- SSM 2018 44F
- SSM 2110 67F
- SSM 2120 73F
- SSM 2131 30F
- SSM 2139 45F
- SSM 2141 30F
- SSM 2142 33F
- SSM 2210 35F
- SSM 2220 40F
- SSM 2402 57F
- SSM 2404 49F
- TOA 1514A 39F
- TDA 1557 42F
- TDA 2050 30F
- TDA 7250 44F
- TDA 7294 65F
- 2N 3055 11F
- 2N 3440 7F
- 2N 3904 2F
- 2N 3906 2F
- 2N 5401 3F
- 2N 5416 6,50F
- 2N 5551 3F

Potent. PRO ALPS

AUDIO PROFESSIONNEL,
doubles log 2x10K, 2x20K, 2x50K, 2x100K.
39F pièce, par 5 (*) 89F,
par 10 et + (*) : 85F
(*) : même panachés



Potent. SFERNICE PE 30

Piste CERMET, dissipation max 3W/70°C, axe métal 40mm, cosses à souder. MONO LINÉAIRE
470 ohms, 1K, 2K2, 4K7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K 75F



Potent. SFERNICE P11

Piste CERMET 1 Watt/70°C, axe long métal 50mm. pour Circuit Impr. MONO LINÉAIRE : 470 ohms, 1K, 2K2, 4K7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 470K, 1M 29F
MONO LOG : 470 ohms, 1K, 2K2, 4K7, 10K, 22K, 47K, 100K, 220K, 470K, 1M 34F
STÉRÉO LINÉAIRE : 2x2K2, 2x4K7, 2x10K, 2x22K, 2x47K, 2x100K, 2x220K, 2x470K, 2x1M 50F
STÉRÉO LOG : 2x2K2, 2x4K7, 2x10K, 2x22K, 2x47K, 2x100K, 2x220K, 2x470K 62F



CONDENSATEUR POUR AMPLI TUBE REVUE LED

- 10µF/400V Polypropylene 135F
- 1500 µF/400V CO 39 (51x105mm) 188F
- 2200µF/385V RIFA 365F
- 47000µF/16V AEROVOX (15 picots) 150F

CONDENSATEUR CLASSE X2

Condens. MKT classe X2 (pour filtre antiparasites secteur) 250 AC. Radial.
0,22µF - 7F / 0,33µF - 8F / 0,47µF - 9F / 0,1µF - 6F / 47nF - 5F / 22nF - 4F



Radiateur peigne
K150: L-150, H-26, p-70mm 69F
K250: L-250, H-40, p-70mm 112F
K300: L-300, H-40, p-70mm 125F

TRANSFORMATEURS POUR TUBES

Transformateurs fabriqués par M Chrétien, un grand Monsieur des transos!
Série 8020 / LED N°130
ALIMENTATION : 220V/230V (2,8 Kg) 375F
SORTIE HP : 8000 ohms (2 Kg) 455F
Série 4004 / LED n° 136/137
ALIMENTATION : 220V/230V (4 Kg) 505F
SORTIE HP : 4000 ohms (3 Kg) 555F
Série 2005 / LED N° 139
ALIMENTATION : 220/230V (2,8 Kg) 365F
SORTIE HP : 5000 ohms (1,1 Kg) 265F
Série 1250 / LED N° 140
ALIMENTATION : 220/230V (4,6Kg) 555F
SORTIE HP : 1250 ohms (2,4 Kg) 465F
Série 5008 "OCTUOR" / LED N° 143
ALIMENTATION : 220/230V (5Kg env.) 595F
SORTIE HP : 2000 ohms 725F
Série 5008A "OCTUOR" classe A / LED N°145
ALIMENTATION : 220/230V 595F
SORTIE HP : 625 ohms 750F
Série "LE CLASSIQUE" pour LED N°146
ALIMENTATION : 220/230V 675F
SORTIE HP : 6400 ohms 725F
Self 10H/400mA 380F

Alimentation préampli à tube PRODI
220/230V - 2X300V + 2x6,3V (1,5Kg) 375F

Alimentation préampli à tube LED n°147
220V/230V - 2x220V - 2x6,3V, 0,74Kg 520F
Double C. Fabricant ACEA.

CÂBLE AUDIO PROFESSIONNEL

- GOTHAM (Suisse) (Le mètre)
GAC 1 : 1 cond. blindé ø 5,3mm, R. ou noir 12F
GAC 2 : 2 cond. blindés ø 5,4mm 12F
GAC 2 mini : 2 cond. blindés ø 2,2mm 5F
GAC 2 AESIEBU (pour son digital) 36F
GAC 3 : 3 cond. blindés ø 4,8mm 16F
GAC 4 : 4 cond. blindés ø 5,4mm 18F
MOGAMI (Japon) (Le mètre)
2534 : 4 cond. (sym.) blindés ø 6mm 20F
2792 : 2 cond. blindés ø 6mm (+gaine carb.) 12F
25B2 : 2 cond. blindés ø 6mm 12F
CÂBLE Néglex pour Haut-parleur MOGAMI (Le mètre)
2972 : 4 cond. de 2mm², ø 10cm 46F
2921 : 4 cond. de 2,5mm², ø 11,5mm 46F
30B2 : 2 cond. de 2mm², ø 6,5mm (pour XLR) 20F

- CÂBLE HP CULLMANN (Le mètre)
2x0,75mm², transparent, 1^{ère} âme: fils de cuivre clairs, 2^e âme: fils de cuivre étamés, construction d'âme: 2x24x0,20Cu clair. Diam: 5,0x2,5mm. Isolation PVC 8F
2x1,5mm², transparent, construction d'âme: 2x38x0,07 OF Cu clair. Diam: 8,0x2,5mm. Isolation PVC 16F
2x4,0mm², transparent, construction d'âme: 2x1041x0,07 OF Cu clair. Diam: 4,0x12,5mm. Isolation PVC 48F
2x2,5mm², transparent, construction d'âme: 2x1281x0,05 OF Cu argenté. Diam: 10,50x3,6mm. Isolation PVC 25F
CÂBLE BF HAUT DE GAMME CULLMANN
2x0,57mm², avec marquage aubergine, construction d'âme: 2x73x0,10LC-DFC, isolation: PE - PC-OCC, LC-DFC, diam ext: 2x5,0mm 26F
0,62mm, violet, construction d'âme: 80x0,10LC-DFC, isolation: PE+feuille d'aluminium +LC-DFC+PVC, diam ext: 0,6mm 28F
Audio SPEED Signal, blindé double isolation, 1X0,38" 30F

FICHES PRO. XLR NEUTRIK

	Prolongateur droit		Prolongateur coudé		Chassis	
	Male	Female	Male	Female	Male Fem.	
3 br	30F	49F	35F	55F	30F	35F
4 br	35F	55F	45F	68F	45F	48F
5 br	51F	..	61F	..	45F	65F
6 br	65F	..	70F	95F
7 br	75F	..	80F

CONDENSATEUR POLYPROPYLENE

- 4,7nF/630V axial 4F50
- 10nF/630V axial 5F
- 22nF/630V axial 6F
- 33nF/630V axial 7F
- 47nF/630V axial 9F50
- 100nF/630V axial 8F
- 220nF/630V axial 13F
- 470nF/630V axial 23F60

CONDENSATEURS WIMA
0,1µF/250V radial polypro. 4F50
0,22µF/250V radial polypro. 6F00
1µF/100V radial polycarbonate 10F

FICHES PROF. NEUTRIK

- Fiches JACK PRO.
Mono mâle 6,35mm 25F
Mono mâle coudé 6,35mm 25F
Stéréo mâle 6,35mm 32F
Stéréo mâle coudé 6,35mm 55F
Stéréo femelle prolongateur 55F

Fiches RCA PRO.
Doré, téflon, grâce à un système de ressort, la masse est connectée en premier 117F la paire


TUBES

- ECC 81 70F
- ECC 82 60F
- ECC 83 60F
- ECL 86 75F
- EL 34 135F
- EL 84 SOVTEK 65F
- L'unité par 10 45F pièce
- E2 81 89F
- Support NOVAL Circuit imprimé
Ø 22mm 22F pièce
Ø 25mm 22F pièce
- Support OCTAL avec cosses
Ø 30mm 30F pièce

COFFRETS ALUMINIUM

- 55275 175F
- 55360 188F
- 80275 155F
- 80360 205F

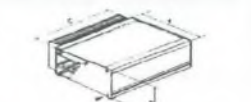PR MIFI avec rad. PR MIFI sans rad.
PR MINI 420F PR MINI 255F
PR MUDI 465F PR MUDI 280F
PR stand 590F PR stand 390F



St QUENTIN
6, RUE DE ST QUENTIN
75010 PARIS



Oui, veuillez me faire parvenir votre catalogue 98, au prix de 20F TTC remboursable au premier achat dépassant 100F. Gratuit avec commande >100F

Le catalogue est gratuit pour les entreprises et les administrations
Le catalogue 98 St QUENTIN RADIO est DISPONIBLE

Prix d'été ! Le montant de votre commande (hors port) est compris entre 500 et 1000F : déduisez 50F. Une commande supérieure à 1000F : déduisez 100F. Et pour une commande supérieure à 2500F, en plus de la déduction de 100F, vous recevrez un pointeur laser !. Offre valable jusqu'au 31 août 1998.
Offre cumulable avec les prix par quantité dans le catalogue, mais non cumulable avec les 10% de l'article préféré sur le bon de commande du catalogue.

FICHES RCA PRO

- Fiches RCA Professionnelles dorées.
Mâle, à blocage sur femelle, pour câble de 8mm, rouge ou noir 48F la pièce
Mâle, téflon, doré, rouge ou noir, pour câble de 5,6mm max 25F la pièce
Idem ci-dessus, pour câble de 8mm max 28F la pièce
Femelle, téflon, doré, rouge ou noir, pour câble de 5,6mm max 28F la pièce
Chassis doré, avec bague d'isolement, rouge ou noir 23F la pièce
Chassis doré, téflon, avec bague d'isolement, le couple rouge et noir 32F la pièce

FICHES HAUT-PARLEURS DORÉES

- Cosses à fourche
Pour fiche banane ou pour câble, rouge ou noir 26F la pièce
- Fiches bananes ø 4mm
Pour fiche banane ou pour câble, rouge ou noir 15F la pièce
- Fiches Haut-parleur chassis dorées isolées
Pour fiche banane ou pour câble diam 5mm A vis courte, en rouge ou noir 28F la pièce
Idem ci-dessus mais vis longue 36F la pièce

FICHES HAUT DE GAMME WBT

WBT

Le très haut de gamme en stock !

- Connecteurs et prises RCA/Din/ch
- WBT-0101 165F
 - WBT-0108 195F
 - WBT-0125 145F
 - WBT-0144 90F
 - WBT-0145 105F
 - WBT-0147 90F
 - WBT-0201 150F
- Connexions haut-parleurs
- WBT-0600 185F
 - WBT-0644 90F
 - WBT-0645 120F
 - WBT-0730 210F
- Doc sur demande, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse



EXPÉDITION COLISSIMO ENTREPRISE (*) UNIQUEMENT, mise 100F de matériel.
Tarifs postaux Ile de France (75,77,78,91,92,93,94,95) 0-250g = 20F; 250g-2Kg = 28F; 2Kg-5Kg = 48F; 5Kg-10Kg = 58F; 10Kg-15Kg = 88F; 15Kg-20Kg = 108F. Autre dép. France Métropole: 0-250g = 28F; 250g-2Kg = 38F; 2Kg-5Kg = 58F; 5Kg-10Kg = 72F; 10Kg-15Kg = 98F; 15Kg-20Kg = 128F.
DOM-TOM et étranger nous consulter. Paiement : chèque, mandat, carte bleue. (*) comme un recommandé, réception à signer.

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermé le samedi en juillet et août.

BON DE COMMANDE

à adresser aux EDITIONS PÉRIODES,
Service abonnements, 5, boulevard Ney 75018 Paris

N° 131

- L'électronique de l'infrarouge (cours N°5)
- Les tubes électroniques (cours N°4 : la tétrode, la pentode, les tubes complexes)
- Carillon de porte de 10 notes
- Boîte à rythme programmée
- Amplificateur guitare 25 Weff (2e partie)

N° 132

- Le capteur de température LM335
- Serrure à carte codée
- Préampli différentiel pour micro symétrique
- Filtre anti-larsen pour microphone
- Doubleur de canaux pour oscilloscope
- Compteur universel
- Interrupteur sonore (clap inter)
- Générateur BF économique à très faible distorsion

N° 133

- La correction acoustique des locaux
- Minuterie programmable
- Automatisation d'éclairage
- Digitaliseur vidéo pour Atari et compatible IBM-PC (1ère partie)
- Convertisseur inverseur de puissance + 12 V / 0,5 A
- Alarme auto/moto à capteur inductif

N° 134

- La classe d'amplification A ou B
- Table de mixage
- Digitaliseur vidéo pour Atari et compatible IBM-PC (2e partie)
- Générateur de fonctions 20 Hz à 100 kHz en 4 gammes
- Automatisation de charge pour batteries au plomb 12 V

N° 135

- Le filtrage actif
- Digitaliseur vidéo pour Atari et compatible IBM-PC (3e partie)
- Commandes de moteurs
- Variateur de puissance et sécurité pour fer à souder
- Emetteur automatique FOXTROT
- Télécommande infrarouge 16 voies programmables

N° 136

- Photocopies de l'article :**
- Amplificateur stéréo à tubes. Double push-pull d'EL84 - 2 x 28 Weff (1ère partie)
- Prix de l'article : 30 F

N° 137

- Le calcul des paramètres d'un haut-parleur
- Mini-Labo Audio (2e partie)
- Amplificateur pour instruments et sonorisation de 40 Weff
- Amplificateur stéréo à tubes. Double push-pull d'EL84 - 2 x 28 Weff (2ème partie)
- En savoir plus sur le HA2645 de HARRIS

N° 138

- Le redressement avec tubes électroniques diodes (cours N°5)
- Amplificateur à tubes EL84, 2x5 Weff en classe A
- Amplificateur à transistors, 2x100 Weff en classe A-B
- Amplificateur à circuits intégrés TDA 1510 / TDA 1515
- Analyseur de spectre audio

N° 139

- Les cathoscopes ou tubes cathodiques (cours N°6)
- Le TDA 7294 de SGS-THOMSON, amplificateur stéréo de 2x70 Weff / 8 Ω ou 1 x 200 Weff / 8 Ω
- Amplificateur hybride tube/transistor : le TRANSITUBE, 2x35 Weff / 8 Ω en pure classe A
- Filtre actif pour caisson extrême-grave

N° 140

- Photocopies de l'article :**
- Le Quatuor, amplificateur classe A de 2x20 Weff à tubes EL84
- Prix de l'article : 30 F

N° 141

- Les amplificateurs audio à tubes électroniques (cours N°8 : correction de fréquence des signaux)
- Amplificateur professionnel de 2x350 Weff / 8 Ω (1000 Weff / 8 Ω en version pontée) : le MONSTRE - 2ème partie
- Minuteur cyclique
- Booster à tubes pour autoradio (double push-pull d'EL84) 1ère partie

N° 142

- Les amplificateurs audio à tubes électroniques (cours N°9 : La Rétroaction)
- Amplificateur professionnel de 2x350 Weff / 8 Ω (1000 Weff / 8 Ω en version pontée) : le MONSTRE - 3ème partie
- Préamplificateur tous tubes 5 entrées avec correcteur de tonalité débrayable
- Laboratoire miniature comprenant : Générateur de fonctions + alimentation stabilisée + chargeur de batteries CdNi

N° 143

- Les principes des haut-parleurs
- Décodeur PAL/RVB
- Traceur de courbes pour transistors NPN/PNP
- L'Octuor, bloc ampli mono de 54 Weff / 4-8-16 Ω, quadruple push-pull d'EL84

N° 144

- La vision artificielle
- Caméra CCD linéaire
- Filtre actif 24 dB/Octave
- Générateur BF - Fréquencemètre - Périodmètre 0,1 Hz à 2 MHz (distorsion < 0,1 %)

N° 145

- Amplificateur à tubes, pour écoute au casque 8 Ω / 100 Ω / 300 Ω / 600 Ω
- Réalisez un kit de développement évolutif pour microcontrôleur 68HC11 (1^{ère} partie)
- L'OCTUOR en classe A pour 40 Weff / 4-8-16 Ω
- Filtrage actif 2 voies, pour enceinte acoustique

N° 146

- Kit de développement pour 68HC11, jeu d'instructions et modes d'adressages (2ème partie)
- Régulateur de vitesse pour modèles réduits
- Le QUATUOR d'EL84 : classe A de 2 x 20 Weff (de l'anode à la cathode)
- Enceinte centrale pour cinéma à la maison
- Le CLASSIQUE : amplificateur de 2 x 20 Weff avec pentodes EL34

N° 147

- Kit de développement pour 68HC11, les interruptions, le Timer et la programmation de l'EEPROM (3^{ème} partie)
- Étude et réalisation d'une alarme temporisée avec sirène électronique et coupure d'allumage sur automobile
- Kit ALCION, enceinte 3 voies de Triangle
- Préamplificateur stéréo à tubes ECF82 pour entrées « haut niveau », lecteur de CD-Tuner, Magnétophone...

Je vous fais parvenir ci-joint le montant de F par CCP par chèque bancaire par mandat

30 F le numéro (frais de port compris)

Quelques numéros encore disponibles (prix 30 F) :
121, 122, 123, 124, 125

Je désire :

- ...n° 131 ...n° 132 ...n° 133 ...n° 134
...n° 135 ...n° 137 ...n° 138 ...n° 139
...n° 141 ...n° 142 ...n° 143 ...n° 144
...n° 145 ...n° 146 ...n° 147

Photocopies d'article :

- ...n° 136 ...n° 140

NOM : PRÉNOM :
N° : RUE
CODE POSTAL : VILLE :

Led

Société éditrice :
Editions Périodes
 Siège social :
 5 bd Ney, 75018 Paris

SARL au capital de 51 000 F
 Directeur de la publication
 Bernard Duval

LED
 Mensuel : 28 F
 Commission paritaire : 64949
 Locataire-gérant des Editions
 Fréquences
 Tous droits de reproduction réservés
 textes et photos pour tous pays.
 LED est une marque déposée
 ISSN 0753-7409

Services :
Rédaction - Abonnements :
 01 44 65 80 88 poste 7314
 5 bd Ney, 75018 Paris
 (Ouvert de 9 h à 12h30 et de
 13h30 à 18 h
 Vendredi : 17 h)

Ont collaboré à ce numéro :
 Maurice-Jean Lobreau
 Bernard Dalstein
 Bernard Duval
 Guillaume Tchekhov
 Laurent Martoglio

Abonnements
 6 numéros par an :
 France : 125 F
 Etranger : 175 F
 (Ajouter 50 F pour les
 expéditions par avion)

Publicité :
 Henri Mézerette, poste 7060

Réalisation
 - PV Editions
 Frédéric Vainqueur

Secrétaire de rédaction :
 Fernanda Goncalves

Photos :
 Antonio Delfin

Impression
 Berger Levrault - Toul

6

EN SAVOIR PLUS SUR : LE TUBE ÉLEC- TRONIQUE (LA LAMPE) CAUSERIE N°1

Pour cette première causerie nous allons faire le tour des composants passifs qui seront utilisés en association avec les tubes électroniques, puis nous ferons un rappel sur les produits existants avec leurs symboles électriques, de la diode à l'octode.

12

KIT DE DÉVELOPPEMENT POUR 68HC11 4^{ÈME} PARTIE.

GESTION DE CLAVIER MATRICIEL

Depuis les numéros 145 à 147 de LED, vous êtes en possession du minimum vital pour créer une application autonome. Cependant, dans la majorité des applications, l'utilisateur aura besoin d'une interface plus conviviale que les deux touches et les deux afficheurs installés sur le kit de développement. Pour contourner cette limitation, vous trouverez dans ces lignes quelques techniques utilisées couramment pour interfacer un clavier matriciel, alors que notre prochain rendez-vous sera consacré à la gestion des afficheurs alphanumériques à cristaux liquides, dont le prix ne cesse de décroître.

22

PRÉAMPLIFICATEUR AVEC TRIODE/PEN- TODE ECL86 EN «MU FOLLOWER».

Dans notre précédent numéro nous avons fait une approche de l'étage préamplificateur T.T.S.A. (Two Tubes Series Amplifier : Amplificateur à 2 tubes en Série) ou encore S.R.P.P. (Shunt Regulated Push-Pull). Des schémas vous ont été proposés, de la double triode à la triode/pentode avec pour clore cet article, une étude com-

26

Service Petites Annonces Gratuites

49

Service circuits imprimés + bulletin d'Abonnement

plète basée sur l'ECF82. Nous avons depuis approfondi nos essais sur cet étage particulier, en travaillant le schéma de la figure 4 et en utilisant le tube de puissance ECL86.

Vu l'intérêt qu'à suscité la première étude auprès de nos lecteurs, nous vous livrons le fruit du travail obtenu depuis le n°147. Un pas en avant a encore été franchi comme vous pourrez le constater.

27

ALIMENTATION DE BOUGIES GLOW-PLUP EN VOL

Avec un avion à moteur thermique alimenté par bougie Glow-Plup, on doit souvent, pour avoir un ralenti stable, réalimenter la bougie en plein vol, ce qui n'est possible qu'avec une commande telle que celle que nous vous proposons.

30

AMPLIFICATEUR HYBRIDE TUBES/TRAN- SISTORS DE 2x50 Weff / 8 Ω

Nous vous proposons ce mois-ci un amplificateur Hi-Fi hybride faisant appel à un récent circuit intégré de puissance, le TDA7294V de SGS-THOMSON, constitué d'un push-pull Mos-Fet en sortie. La préamplification est assurée par deux triodes issues de la célèbre ECC83 que nous connaissons bien maintenant. Cet amplificateur utilise donc le meilleur de la technologie actuelle associée à celle du début du siècle.

SERVICE CIRCUITS IMPRIMÉS

Il permet aux lecteurs d'obtenir des circuits imprimés en verre époxy, avec cuivre étamé, en versions percées ou non percées (une remise de 25 % est consentie aux abonnés). Les gravures se faisant à réception de commande, les circuits imprimés des précédents numéros sont donc toujours disponibles.

DROITS D'AUTEUR

Les circuits, dessins, procédés et techniques publiés par les auteurs dans Led sont et restent leur propriété. L'exploitation commerciale ou industrielle de tout ou partie de ceux-ci, la reproduction des circuits ou la formation de kits partiels ou complets, voire de produits montés, nécessitent leur accord écrit et sont soumis aux droits d'auteurs. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires avec dommages-intérêts.

PRÉAMBULE

La revue LED m'ouvre ses colonnes pour faciliter les amoureux «des lampes» à comprendre, et donc à bien mettre en place dans des montages, ces composants actifs que certains considèrent, bien à tort, comme désuets et tout juste bons au musée des dinosaures de l'électronique.

Pour ceux qui aiment la radio, non pas pour tourner des boutons ou appuyer sur des touches, mais pour garder l'esprit qui anima tant de Radio Amateurs, **dans leur goût de pionnier, ou pour les fanatiques de la vraie Haute Fidélité**, avec des basses rondes, dodues, bien grasses, et des aigus nets, clairs et bien éclatants, à ceux-là, ils savent ce que veut dire la vraie Hi-Fi. Etre amateur n'est pas péjoratif, mais au contraire, c'est un compliment plein de respect. **Cet homme bizarre est un passionné, un créateur et un excellent technicien.**

N'est-il pas merveilleux de créer un schéma, de calculer la valeur des composants, de réaliser les bobinages, les selfs et les transformateurs, de faire la tôlerie, de réunir tout cela avec amour et passion, de mettre sous-tension, moment aussi inoubliable que la naissance d'un enfant, et ensuite d'émettre après quelques réglages, ou d'écouter avec délectation notre œuvre, **notre chef-d'œuvre.**

Quelle récompense que d'avoir des amis, ou sa famille vous demandant de faire un jumeau pour eux ! C'est la consécration et la reconnaissance des autres sur notre savoir faire ; le mieux étant de pouvoir associer l'heureux propriétaire du frère de votre œuvre en lui faisant part de vos astuces, de lui expliquer le pourquoi et le comment des choses, de lui faire partager ces merveilleux moments de la naissance de son futur ampli, ou de son futur émetteur. D'en faire un nouvel amateur.

L'électronique n'est pas un mystère ;

ce n'est pas magique ! Tout est géré par des lois physiques précises et naturelles. L'amateur n'invente pas, il est un excellent saucier ; et avec les ingrédients dont il dispose, il assaisonne le plus merveilleux des plats techniques, **l'œuvre d'art** qu'il fera apprécier par son entourage.

L'amateur ne s'enrichit pas. C'est un passionné, c'est un artiste. Les autres, qu'ils s'adressent aux revendeurs ou aux grandes surfaces. Ce sera plus rapide et moins cher (et encore...), mais s'ils préfèrent le sourire commandé du vendeur et de la caissière, s'ils veulent un produit reproduit à plusieurs millions d'exemplaires, vanté par une publicité tapageuse et surtout **irréparable en cas de défaillance**, que grand bien leur fasse. Cela n'est pas la déontologie de l'amateur, du passionné, de l'artiste que nous sommes.

Je précise que je dois associer à nos causeries des personnes, dont certaines ne sont plus, des revues prestigieuses hélas disparues, ma très chère école, et ses professeurs qui avaient pour devise la célèbre phrase de St Exupéry, «l'homme est fait pour la recherche de la vérité, et non pour sa possession».

Merci donc à MM Jouhanneau, Béchet Chrétien, Guillemot, Eisberg et notre légendaire Mr Poireau, directeur de l'Ecole Centrale de TSF de Paris, à Mr Raffin (F3AV) génial radio-amateur, et pédagogue à Roanne.

Merci aux Revues Toute la Radio, Radio-Constructeur, et le Haut-Parleur des années 50/70. Merci encore aux fournisseurs et artisans collaborant, chacun en ce qui les concernent, à l'excellente revue ayant choisi de faire connaître les montages à lampes, et merci à LED de bien vouloir m'ouvrir ses colonnes.

Très cordialement à tous les anciens, et bienvenue aux nouveaux adeptes.

CHOIX DES COMPOSANTS

RÉSISTANCES

Pour les circuits autres que les alimentations d'anodes, d'écrans, ou de retour de cathodes ; nous choisirons des valeurs 1/2 watt, à couche métallisée à $\pm 5\%$ de tolérance. Tension maximale 250 V.

Pour les circuits d'alimentations d'anodes, d'écrans, de retour de cathodes, nous choisirons des valeurs 1 watt à couche métallisée à $\pm 5\%$ de tolérance. Tension maximale 350 V.

Pour les circuits de précision, tels que filtres, nous choisirons des valeurs 1/4 watt, à couche métallique. Tension maximale 100 V.

Pour les circuits d'alimentations, et si la puissance est supérieure à 1 watt, nous choisirons des résistances vitrifiées 4, 7, 10 ou 16 watts dont les tensions admissibles sont respectivement :

- 4 W : 125 V - 7 W : 350 V

- 10 W : 500 V - 16 W : 650 V

Attention

L'emploi de résistances au carbone sera prohibé, car leur bruit interne dû à l'agitation des électrons est important, de plus leur valeur diminue avec la température.

POTENTIOMÈTRES

a) ajustables, courbe A, tolérance $\pm 20\%$, puissance 3/4 W à 40°C et 1 à 2 W à 70°C type Cermet-monotour ou multitours (15 tours) ;

b) linéaire, courbe A, $P = 1 \text{ W}/70^\circ\text{C}$ logarithmique, courbe L, $P = 1/2 \text{ W}/70^\circ\text{C}$, tolérance $\pm 10\%$, tension maximale 350 V, type Cermet ;

c) linéaire multitours, $P = 2 \text{ W}/70^\circ\text{C}$ tolérance $\pm 5\%$, type Cermet ;

d) bobinés linéaires $P = 5 \text{ W}$.

CONDENSATEURS

a) chimiques, tensions 16, 25, 40 et 63 V, tolérance $\pm 20\%$ type II pour découplages, température -55 à +85°C ;

b) chimiques, très faibles courants de fuite, tensions 16, 25, 40, 63, 350 et 400 V, tolérance $\pm 20\%$, température -40 à +85°C ;

c) polytéraphalate, faibles pertes, tolérance $\pm 10\%$, tension de service 250 V et tolérance $\pm 5\%$, tension de service 100 V à partir de 82 nF ;

d) céramiques enrobés époxy, tolérance $\pm 10\%$, température -40 à 100°C, tensions de service de 400 V, 250 V ou 100 V selon les valeurs ;

e) polyesters métallisés, hautes tensions 630 Vdc//220 Vac et 1000 Vdc//250 Vac ;

f) céramiques multicouches, tension 63 V, tolérance $\pm 20\%$, température -55 à +85°C et tolérance $\pm 10\%$, température -55 à +125°C et tolérance $\pm 5\%$, température -55 à 125°C ;

g) ajustables, tension 240 V, résistance d'isolement 10 000 M Ω sur Cermet, capacité ajustable de 2/10 à 7/100 pF ;

h) trimmers mica à compression, capacité ajustable de 4/20 à 95/350 pF ;

i) chips mica de puissance ;

j) by-pass, téflon ou céramique, faible puissance ou puissance jusqu'à 250 V.

SEMI-CONDUCTEURS

Nous ne présenterons que les diodes zénères, de redressement, les varicaps, les diodes pour commutation rapide et détection.

- **Varicap** ajustable par potentiomètre multitours avec tension régulée par zéner, tension de référence 30 à 1 volt, et capacité 500 pF à 2,2 pF selon les modèles ;

- **Redressement** 1 A de 400 à 1 000 V (silicium) ;

- **Redressement** 3 A de 400 à 1 300 V (silicium) ;

- **Zéner** 1/2 à 5 W, de 2,4 à 56 V ;

- **Commutation rapide** (silicium) 75 V/75 mA, pour les commutations d'antennes d'émetteurs ;

- **Détection** (germanium) utilisée en HF ou commutation des signaux faibles. Ces diodes sont intéressantes pour leur faible capacité de fuite, et leur faible chute de tension (0,25 V au lieu de 0,7 V) ;

- **LEDs** (arséniure de galium). Elles remplacent avantageusement les lampes de signalisation, mais nécessitent une stabilisation du courant. Elles ne supportent pas les tensions inverses. Leur dissipation est négligeable, et leur durée de vie très longue. Elles existent en 3 couleurs et 2 diamètres normalisés, sans aller chercher les LEDs spéciales multicolores.

CONTACTEURS/COMMUTEURS/CONNECTEURS

Ces composants ne supportent aucune tolérance sur la qualité des produits offerts. Combien de montages pourtant très bien conçus et biens réalisés

Le tube électronique (la lampe)

bafoillent et s'arrêtent de fonctionner à cause d'un mauvais contact !! Cela est dû, soit à l'oxydation, soit à la dilatation provoquée par la chaleur et l'humidité.

Le choix se portera sur des éléments simples, à levier robuste, bipolaires pour les interrupteurs/inverseurs 2 à 6A sous 250 V pour les interrupteurs / inverseurs durée minimum 10 000 manœuvres.

Les interrupteurs luminescents seront rejetés, ainsi que les interrupteurs à poussoir, car ils sont fragiles. Les interrupteurs/inverseurs à glissières seront **prohibés** sans appel.

Les commutateurs seront du type professionnel avec un pouvoir de coupure de 1 A/30 Vcc, 0,3 A/250 VAC, contact argent/argent, durée de vie électrique 10 000 rotations et mécanique 100 000 rotations. Bâti stéatite ou Cermet. Résistance de contact 10 mΩ.

Les commutateurs peuvent remplacer les potentiomètres, très avantageusement, pour les correcteurs de tonalité et les réglages de niveaux BF à la condition d'accepter un réglage par bond. Les résistances seront de précision (1 % minimum).

Les **connecteurs, jacks, fiches** seront dorés ou argentés sur les connexions. Ils seront de type homologué et de qualité parfaite.

BOUTONS

De série professionnelle, ils seront multi-tours sur les émetteurs, avec dispositifs de repérage et dispositifs de serrage.

Les boutons en plastique type «grand public» seront rejetés, car ils sont tout juste bons à équiper les matériels jetables et non réparables (vive la société de grande consommation...).

RELAIS

Malgré leur air vieillot et dépassé, ces composants sont bien adaptés pour contrôler et commuter des puissances importantes, même en HF, avec des moyens simples de commande. Il faut prendre des précautions pour éviter des surtensions et des parasites lors des commutations.

En HF, les relais REED sont intéressants, pour des puissances commutées jusqu'à une dizaine de VA. Durée de vie mécanique 10 000 000 manœuvres ; durée de vie électrique 500 000 manœuvres. Tensions d'alimentation du bobinage 5,12 ou 24 V.

En BF, et pour les courants industriels, les relais 2 RT ou 4 RT conviennent.

Pouvoir de coupure 3 A/30 Vcc ou 5 A/250 VAC pour les 2 RT, et 3 A/30 Vcc ou 3 A/250 VAC pour les 4 RT.

Durée de vie 100 000 000 d'opérations mécaniques et 500 000 à charge électrique maximum. Alimentations/bobine 6,12 ou 24 VDC et 220 VAC.

Il est fortement conseillé de mettre les relais sur des supports débouchables.

Attention

Pour des puissances plus importantes commutées, jusqu'à 2 500 VA, ou 90 W, le pouvoir de coupure est de 10 A/250 VAC et de 10 A/30 VDC. La commande est de 12 VDC pour 1 RT et de 6 V ou 12 VDC pour 2 RT.

VOYANTS NÉON HT

Ils sont indispensables pour les tensions élevées en alternatif, mais déconseillés en courant continu, car une électrode noircit rapidement. Leur faible consommation et leur haute luminosité s'allient avec une très longue durée de vie (de 10 000 à 25 000 heures).

La résistance de limitation est avantageusement remplacée par une réaction, donc sans dissipation calorifique

et sans échauffement du support de voyant.

SILENBLOCS

Utilisés en supports antivibratoires, ils seront vissés. En aucun cas, ils ne seront collés.

Les **passes-fils** en PVC45 seront choisis avec le \varnothing juste nécessaire pour protéger les câbles ou fils traversant une cloison du châssis.

FUSIBLES

Sous verre, **rapides** ou **retardés**, ils seront du type miniature et professionnel. Leur tension de service est de 250 V. Ils sont montés dans des portes fusibles pour châssis à vis, ou 1/4 de tour pour face avant.

TRANSFORMATEURS

Ils seront, soit en tôles E/I de 1,6 W/kg pour les transformateurs d'alimentation et les selfs de filtrage, ou en tôles E/I de 0,6 W/kg pour ceux de modulation ou de sortie BF. (tôles au silicium, dimensionnés selon les calculs et bobinés selon notre étude).

On pourra aussi employer des tôles en double C pour les modèles BF. Par contre les transformateurs toriques ne sont pas accessibles pour les amateurs.

INDUCTANCES HF

Malgré l'intérêt de ces composants, il est plus intéressant pour l'amateur de les réaliser à la demande.

Toutefois une exception sera faite pour les selfs de choc (R100-R175).

RAPPELS SUR LES TUBES (LAMPES)

1) La **Diode** réunit dans un tube en verre, dans lequel on a fait le vide poussé, une cathode et une anode. La cathode est chauffée électriquement et portée au rouge. Elle émet alors des électrons.

Les électrons émis par l'agitation thermique de la cathode portée à haute température sont expulsés et s'agglutinent à une distance de la cathode.

Ils forment la charge d'espace, véritable cathode virtuelle.

Si on entoure cette cathode virtuelle d'une plaque portée à un potentiel positif, les électrons sont attirés par cette plaque.

Le courant anode/cathode est proportionnel au champ électrique existant entre la cathode et l'anode, et n'est limité que par la possibilité d'émission de la cathode en électrons. Ces lampes sont maintenant avantageusement remplacées par les diodes au silicium pour le redressement et au germanium pour la détection des signaux faibles.

2) Vers 1907, les industriels insérèrent une sorte de spirale entre la cathode et l'anode. Cette nouvelle électrode, appelée **grille**, permettait un contrôle du flux d'électrons cathode/anode, sans avoir à varier la tension d'anode, avec une tension beaucoup plus faible de la grille, que la variation de la tension d'anode, soit un **gain de tension**, et de **puissance**, avec une vitesse de travail se rapprochant de celle de la lumière. Cette nouvelle lampe s'appela la **Triode**.

3) En ajoutant une seconde grille, entre la première et l'anode, on accélère le flux d'électrons, tout en modifiant profondément les caractéristiques de fonctionnement. Ce nouveau tube s'appelle la **Tétrade et la nouvelle grille l'écran**.

La vitesse de déplacement des électrons est telle qu'en frappant l'anode, ils rebondissent et reviennent vers la cathode. Le gain est inversement proportionnel au gain normal, tant que l'effet de l'anode ne redevienne prépondérant en augmentant sa tension. Pendant ce temps, le tube fonctionne comme une résistance négative.

Ce phénomène est très gênant sauf pour des applications très particulières (**oscillateur de relaxation** par exemple).

4) En ajoutant une grille supplémentaire entre l'écran et l'anode, on obtient une **Pentode**. Cette 3^{ème} grille, reliée à la cathode supprime l'émission secondaire, et permet, si on l'utilise comme une nouvelle grille de commande, de mélanger des signaux (BF ou HF) ou d'effectuer un changement de fréquence, procédé très couramment employé en réception et plus rarement en émission.

5) L'ajout de grilles supplémentaires permet d'obtenir des **Hexodes**, **Heptodes** et **Octodes**.

Ces lampes servent à des changements de fréquence avec des gains intéressants, et à des modulations du type FM (ou détection FM), de manière élégante, voire la commande automatique de volume, et à des circuits antiparasites.

Les tubes électroniques sont beaucoup moins sujets aux intermodulations que les transistors bipolaires ou FET/MOS ou C/MOS, et surtout n'ont pas besoin d'être protégés contre l'**emballement thermique**, qui peut aller jusqu'à la destruction du transistor.

Enfin, les lampes supportent beaucoup mieux les courts-circuits ou surcharges temporaires.

Leur souffle est plus faible en HF qu'en BF, et elles n'ont pas besoin de dissipateur (radiateur) pour les fortes puissances.

Les faibles intensités absorbées, par rapport aux transistors, à puissance utile identique, permettent des régulations beaucoup plus simples.

Au fil de nos causeries, nous développerons les données effleurées aujourd'hui pour obtenir le meilleur des tubes. Si nous faisons appel aux mathématiques, elles ne seront utilisées qu'en outil de travail.

Ne conduisons-nous pas notre voiture sans savoir comment et pourquoi ses créateurs ont opté pour telle ou telle solution ?

TUBES RÉGULATEURS À GAZ

Ils remplissent la même fonction que les zénors, mais en Haute Tension. Dans un tube vidé de son air, mais dans lequel on a injecté très peu de gaz rare, on a mis 2 électrodes.

Selon la distance, les dimensions de ces électrodes et la nature du gaz, la tension qui apparaît, **après amorçage** du gaz, est pratiquement constante (environ 90 %) dans une large plage et avant création d'arcs destructeurs.

Toutefois le débit du tube régulateur est **limité par une résistance série**, tout comme une diode zéner, mais n'est que de 30 mA.

La tension d'amorçage est de 1,3 fois la tension de régulation. Les tensions réglées varient de 68 V à 150 V, avec des intensités dans le régulateur comprises entre 0,4 et 40 mA.


Attention

Nous ne présenterons pas les tubes à gaz Triode ou Tétrade du type **Thyratron**, pour la simple raison que les triacs et les thyristors permettent d'obtenir les mêmes résultats, sans l'inconvénient de la consommation du chauffage de la cathode. Le même raisonnement est tenu pour l'abandon des tubes électroniques au profit des diodes de redressement au silicium.

Pour mémoire, rappelons qu'il existe des tubes de redressement à gaz permettant des forts débits, pour des hautes tensions importantes, sans augmenter la puissance de chauffage des cathodes.

Le seul problème restant est que ces lampes émettent spontanément des

Le tube électronique (la lampe)

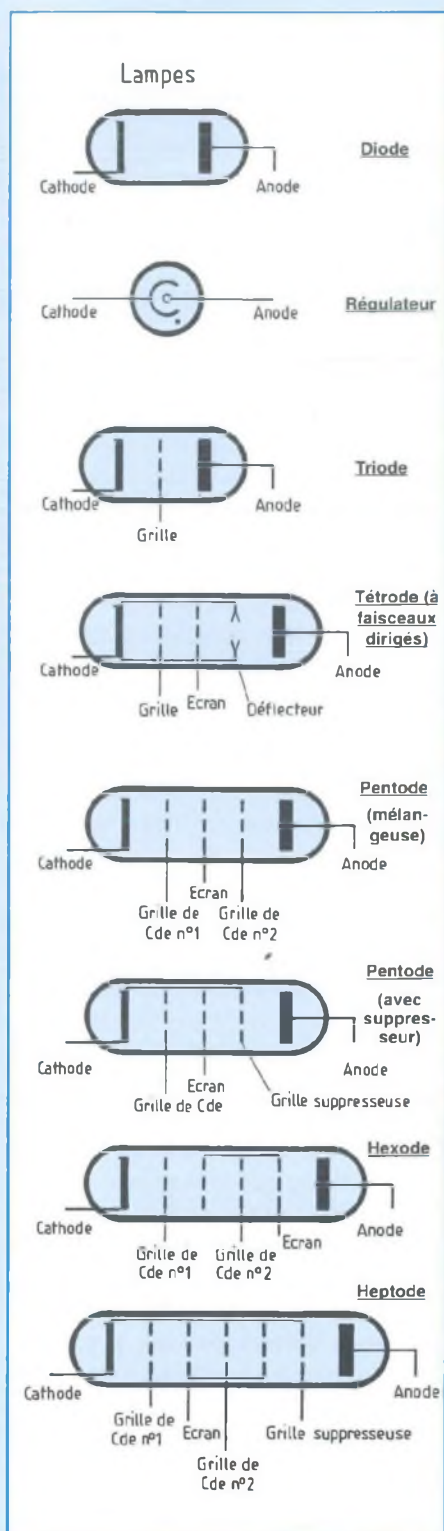

bruits roses ou blancs, sur une grande bande de fréquences, phénomènes particulièrement gênants en haute fréquence, tant en émission qu'en réception, et transmis par le réseau EDF sur de longues distances.

Si une régulation des courants fournis par les redresseurs est nécessaire, et ce pour de forts débits, on fera appel à un système série pour les forts courants sous forte tension, ou à un système à découpage.

SYMBOLISATION DES ÉLÉMENTS

Nous vous les représentons ci-contre.

Attention

Certains auteurs ont d'autres symboles. La symbolisation proposée est la plus employée dans l'hexagone.

Il nous faut signaler maintenant que les techniques modernes permettent de mettre deux tubes électroniques, parfois trois, dans la même ampoule, avec ou sans électrodes communes.

Des blindages peuvent être ajoutés dans la lampe, selon certains modèles, particulièrement en haute fréquence.

Certaines lampes sont conçues pour «durcir» les grilles aux vibrations mécaniques extérieures, donc de les rendre «anti-microphonique», et anti-choc. Je ne conseille pas toutefois de jouer au football avec des composants électroniques, même pas avec les semi-conducteurs, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient...

Un gros avantage des tubes sur les semi-conducteurs, est que l'on peut adapter les tubes avec des tensions de fonctionnement bien supérieures à celles prévues par le fabricant, sous certaines conditions limites, ce qui est pratiquement irréalisable avec les semi-conducteurs qui ne pardonnent jamais les excentricités.

NOS MONTAGES PRÉVUS

Avant de poursuivre nos causeries, et afin de vous mettre l'eau à la bouche, je vous présente quelques-unes des réalisations que nous étudierons et réaliserons ensemble.

1) Un **amplificateur** basse fréquence **Haute Fidélité**, puissance 20 watts efficaces.

2) Des **baffles** pour reproduire nos excellents watts électriques, avec les **filtres** de séparation des haut-parleurs graves et aigus. Les enceintes permettent de descendre 1 octave en dessous des célèbres bass-reflex, et ce sans résonance.

3) Un **préamplificateur** doté de différentes entrées pour exciter l'amplificateur et alimenté à partir de celui-ci.

4) L'**alimentation** généreuse pour nourrir tout ce petit monde, avec quelques astuces.

5) Un **amplificateur** basse fréquence très **Haute Fidélité**. La puissance reste confortable (20 W réels), ce qui correspond à des 100 W musicaux annoncés par les montages à transistors ou circuits intégrés.

De plus, la plus grande partie de notre premier ampli BF de 20 W est réemployée, sans modification.

6) Nous apprendrons à calculer les **transformateurs d'alimentation** et de **sortie basse fréquence**, et les **selfs de filtrage**.

Mieux, pour les bricoleurs méticuleux, nous leur apprendrons à les réaliser «fabrication maison», avec une qualité proche de celle obtenue par les profes-

sionnels, mais pour un coût oh combien moins douloureux pour notre budget... (70 % moins cher !...)

7) Nous nous attaquerons pour terminer à la réalisation d'un **émetteur** pour radio amateur, puissance 100 W maxi à l'antenne, qui se décomposera en différents modules :

a) Le **BF0**, c'est-à-dire le pilote de notre émetteur, avec une astuce permettant d'obtenir d'excellents résultats, tant en stabilité qu'en puissance sur toutes les fréquences permises et sur les principales gammes.

b) L'étage de **puissance d'antenne**, avec sa protection et son couplage vers l'antenne.

c) Le **modulateur** qui permettra de moduler notre émetteur, donc de transmettre sur les ondes notre voix ou notre émission, jusqu'à des distances pouvant atteindre les antipodes.

d) Les **contrôles** faisant appel à des dispositifs statiques, de la haute fréquence et de la modulation.

e) La **protection automatique** de l'étage PA (puissance d'antenne) qui protège nos lampes de puissance haute fréquence et notre alimentation en cas de rupture de l'excitation, ou affaiblissement. (Quelques composants pour protéger ce

qui est le plus onéreux de notre émetteur).

f) L'**alimentation**, très performante, avec en plus une simplification du transformateur d'alimentation haute tension et diminution des calories dissipées par d'autres montages plus classiques.

g) L'**antenne** d'émission et de réception, avec une commutation automatique et une **protection parafoudre**.

Cette petite merveille, création de l'amateur américain W3HH a été testée par l'US NAVY. Les résultats ont été tels que cette marine l'a adoptée pour ses **qualités de gain** par rapport aux autres antennes, pour son **absence de directivité**, son excellent fonctionnement **sur une très large bande de fréquences**, pour sa **simplicité** et surtout pour son **excellente adaptation** à l'**émetteur**. Personnellement, je l'ai utilisée pendant 2 ans à Madagascar, et réalisé avec elle des liaisons Majunga/Istres (à côté de Marseille), en secours des installations officielles diplomatiques, avec 250 W modulés à la plus grande satisfaction de l'Administration, et ce pendant une loi maritale isolant la grande Ile du reste du monde (9 000 km).

Le **gain** de cette antenne, par rapport aux antennes classiques est de **3 à 5 dB**, soit une puissance rayonnée 1,3 à 1,6 fois supérieure aux antennes classiques.

Les schémas que la revue LED publiera tout au long de ces causeries ont été tes-

tés sur 20 années, pendant lesquelles le fer à souder ne s'est pas arrêté de chauffer, (modifications critiques et matière grise sont les mamelles de la recherche). Nous indiquerons également des améliorations possibles, vu l'évolution de la technique et des composants mis sur le marché.

Mais n'oublions pas que nous sommes des amateurs, mordus de notre passion, et que notre plus grande joie reste l'essai de nos idées, puis leur diffusion pour le grand bien de tous nos collègues et amis.

Attention

Dernière minute : (janvier 98) la réglementation française concernant les liaisons radio-amateurs change.

Nous nous ferons un plaisir de vous informer des nouvelles dispositions prises par l'Administration de l'Autorité de Régulation des Télécommunications en souhaitant que pour une fois elle ne soit plus restrictive, surtout quand des utilisateurs de CB violent chaque jour la réglementation en vigueur... sur la bande des 27 MHz, et ce sans aucune licence, ni examen pour obtenir une licence que beaucoup n'ont pas et n'auront jamais.

h) Nous nous ferons la main pour terminer sur 3 petits montages simples, efficaces, et pleins d'astuces, mais excellents.

à suivre...

Maurice-Jean LOBREAU


EDITIONS PÉRIODES

5, boulevard Ney
75018 Paris

Vous avez réalisé des montages personnels que vous aimeriez publier dans notre revue. N'hésitez pas à nous joindre soit par téléphone, soit par courrier afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour une éventuelle collaboration à Led.

KIT DE DÉVELOPPEMENT POUR 68HC11 GESTION DE CLAVIER MATRICIEL

Depuis les numéros 145 à 147 de LED, vous êtes en possession du minimum vital pour créer une application autonome. Cependant, dans la majorité des applications, l'utilisateur aura besoin d'une interface plus conviviale que les deux touches et les deux afficheurs installés sur le kit de développement. Pour contourner cette limitation, vous trouverez dans ces lignes quelques techniques utilisées couramment pour interfacer un clavier matriciel, alors que notre prochain rendez-vous sera consacré à la gestion des afficheurs alphanumériques à cristaux liquides, dont le prix ne cesse de décroître.

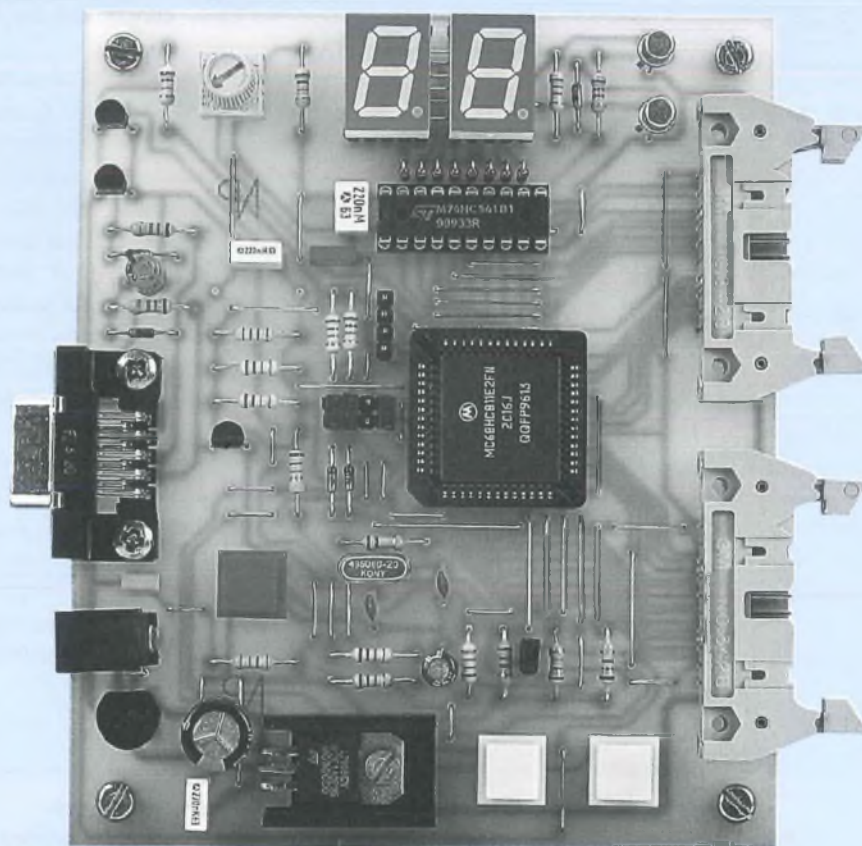

N

ous utiliserons le port C associé à la source d'interruption Str.A pour y connecter notre clavier, et le port B, qui fonctionne exclusive-

ment en sortie, pour y installer l'afficheur LCD. Le connecteur d'extension associé au port C est celui qui est situé près des deux touches du kit (du type HE10, 2 x 10 broches). L'un des intérêts de ce connec-

teur est de fournir en complément les lignes d'alimentation [0..5 V] du kit, afin d'alimenter tout périphérique qui y sera connecté. Il ne sera pas possible de proposer dans cet article toutes les combinaisons de solutions possibles. En conséquence, nous présenterons trois solutions associées chacune à trois configurations matérielles distinctes :

- scrutation logicielle permanente associée à un clavier linéaire de 8 touches
- gestion sous interruption d'un clavier matriciel de 16 touches
- gestion par circuit spécialisé d'un clavier matriciel de 20 touches.

A partir de ces exemples, il sera facile de passer à une combinaison différente plus adaptée à l'application envisagée.

PRÉSENTATION DU PORT C ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'illustration de la **figure 1** indique l'environnement interne du 68HC11 associé au port C. Quatre registres internes sont directement affectés au port C. Le registre **PORTC** constitue un port d'entrée/sortie universel dont le sens de transfert est déterminé par le **DDRC** (Data Direction.). Lorsque le port C est configuré en sortie, l'écriture d'une donnée peut déclencher une impulsion sur la sortie **Str.B**, afin d'indiquer au périphérique externe qu'une information est disponible sur ce bus.

Le registre **PORTCL** est une deuxième source d'accès aux données externes, mais dont le fonctionnement est différent. La mémorisation des données a lieu dans ce registre lorsqu'un front actif est appliqué sur l'entrée **Str.A**. Ainsi, la donnée peut être prise en compte en temps différé par le processeur, même si l'information a disparu du port C lorsque le 68HC11 est disponible pour la récupérer. Enfin, le **PIOC** est un registre de contrôle qui permet d'initialiser l'un des modes de transmission présentés sur la **figure 2**.


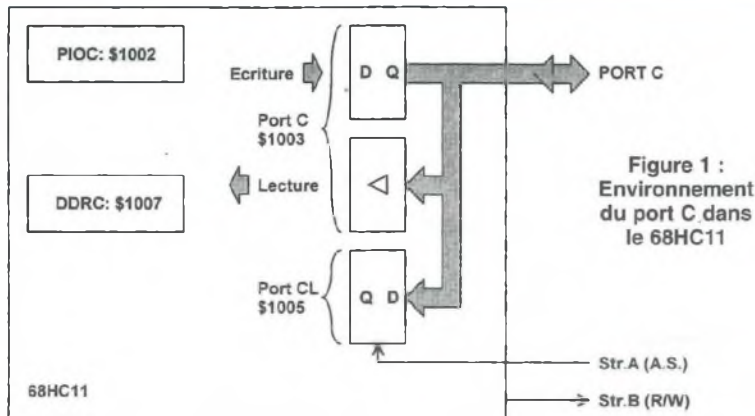



Figure 1 :
Environnement
du port C dans
le 68HC11

Figure 2 : Transmission parallèle sur 68HC11


1. Mode STROBE

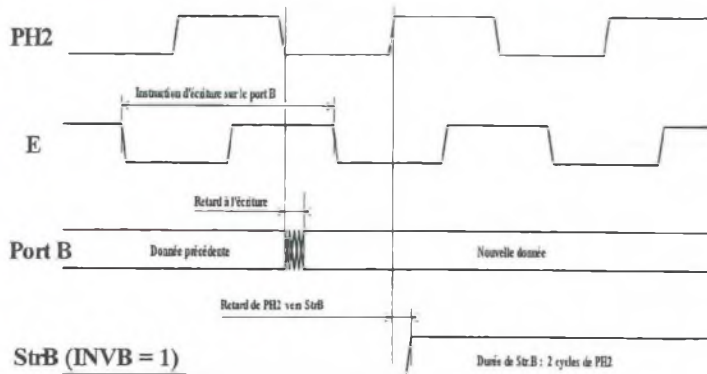

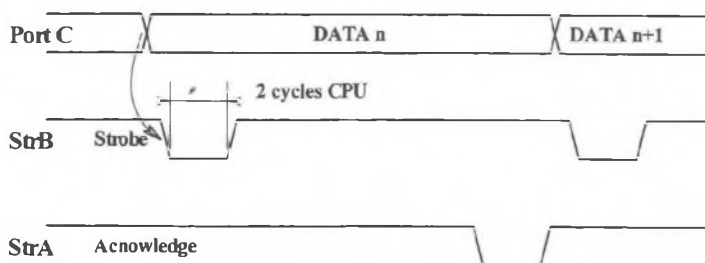2. Mode IMPULSIONNEL (HANDSHAKING PULSED)



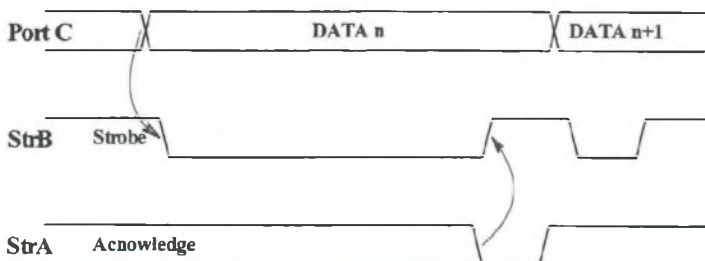3. Mode VERROUILLE (HANDSHAKING INTERLOCKED)



On remarquera que le PIOC concerne également le port B, associé à la sortie Str.B. Le détail du PIOC est indiqué en figure 3.

GESTION DE CLAVIER PAR SCRUTATION LOGICIELLE

La scrutation logicielle revient à lire continuellement le clavier de façon à détecter l'action éventuelle sur une touche par l'utilisateur. Tant que le clavier est au repos, la routine de scrutation reste rebouclée sur elle-même, et le processeur ne peut effectuer une autre tâche logicielle (à l'exception, si elle existe, d'une routine d'interruption, qui serait forcément prioritaire).

Dès qu'une touche est activée, le programme assure le branchement à la procédure qui est associée au code de touche retourné par le clavier (par exemple, [0] = allumer la lampe, [1] = mettre en marche le moteur, etc...). Dès que la procédure est terminée, le système doit obligatoirement revenir à la routine de scrutation afin d'attendre la demande suivante. Ce fonctionnement est illustré par l'organigramme de la figure 4.

Prenons l'exemple du clavier de la figure 5 : il est simple d'envisager de câbler directement 8 touches sur le port C, celui-ci étant au format 8 bits !. Au repos, les entrées du port C sont au niveau haut. Dès qu'une touche est activée, l'entrée correspondante passe au niveau bas. D'après le schéma proposé, si on appuie sur la touche [2], le code renvoyé sera donc `<%11110111>`. Le tableau de la figure 5 indique la correspondance entre le code de touche renvoyé et la touche activée pour l'ensemble du clavier. Un prototype de circuit imprimé est proposé en figure 6. C'est simplement pour éviter de câbler des straps ou de recourir à un circuit double-face que certaines touches ont été inversées sur le schéma structurel. A titre d'application, nous pourrions envisager d'afficher sur le kit le numéro de la touche qui a été enfoncée.

L'organigramme de gestion de clavier

Figure 3 : Description du registre PIOC

\$1002	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PIOC	STAF	STAI	CWOM	HNDS	OIN	PLS	EGA	INVB
Reset	0	0	0	0	0	U	1	1

STAF: drapeau d'interruption du port C. Il est mis à 1 lors de l'apparition d'un front actif sur l'entrée Str.A, et réinitialisé en deux temps: STAF est automatiquement remis à zéro lors de la lecture du PIOC suivi de la lecture ou de l'écriture du port C (suivant sa configuration), ou de la lecture du port CL.

STAI: masque d'interruption: si STAI est positionné à 1, une interruption sera déclenchée à la suite d'un front actif sur Str.A.

CWOM: sélection de la technologie du port C.

- **CWOM = 1** : la sortie est du type "collecteur ouvert".
- **CWOM = 0** : la technologie de sortie est du type "Totem Pôle".

HNDS permet de choisir entre deux modes de transmission:

- **HNDS = 0** : le mode "déclenché" (STROBE) est utilisé, conjointement avec le port B et la sortie Str.B (ce mode est illustré sur la figure 2.1.)
- **HNDS = 1** : c'est le mode "poignée de main" (handshaking) qui est validé, et qui utilise le port CL, Str.A et Str.B.

Les figures 2.2 et 2.3 indiquent les deux variantes du mode "handshaking". Le mode impulsionnel assure la production d'une impulsion de courte durée sur la sortie de contrôle Str.B après l'envoi d'une donnée. Le mode verrouillé, par contre, assure le maintien de la sortie Str.B jusqu'à la réponse du périphérique sur l'entrée Str.A.

PLS: sélection du fonctionnement de la ligne de contrôle Str.B (actif si HNDS=1):

- **PLS = 0** : mode verrouillé.
- **PLS = 1** : mode impulsionnel.

OIN: sélection du sens de transfert des données sur le port C (actif si HNDS=1):

- **OIN = 0** : validation de la réception (le buffer d'entrée est activé).
- **OIN = 1** : validation de la transmission (le registre de sortie est activé).

EGA: sélection du front actif sur l'entrée Str.A. (front montant actif si EGA = 1).

INVB: sélection du niveau actif sur la sortie Str.B. (niveau haut actif si INVB = 1).

Figure 5 : Installation d'un clavier linéaire de 8 touches sur le port C


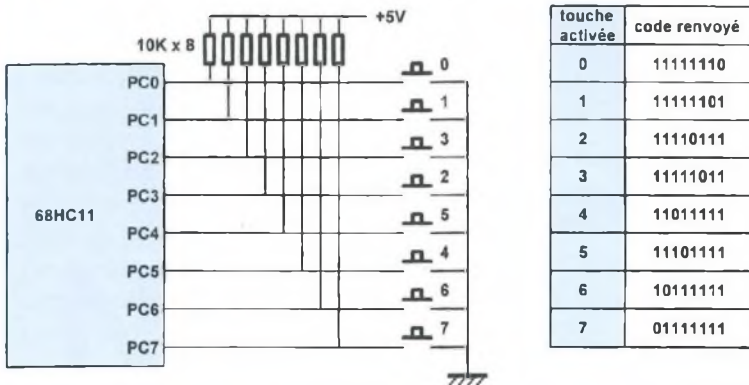


Figure 4 : Gestion de clavier par scrutation continue

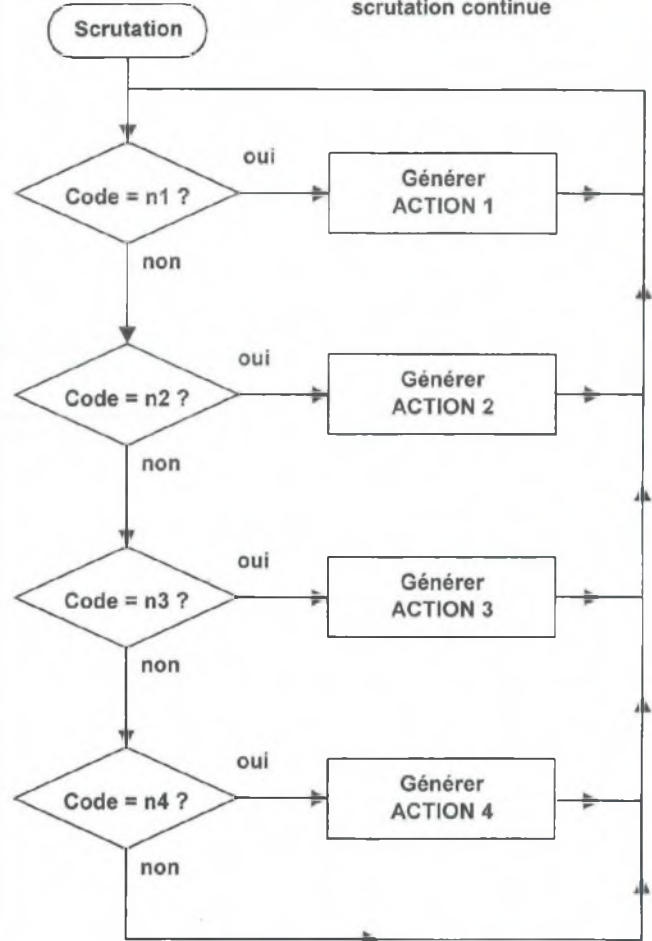

prendra alors la forme indiquée sur la figure 7. Le programme effectue une lecture du port C et vérifie si l'octet retourné correspond à l'une des valeurs situées dans une table de correspondance (pointée par le registre d'index Y). Si c'est le cas, on fait appel à la procédure de transcodage HEXA/7 segments décrite dans le n°146, avant d'envoyer la configuration d'allumage adéquate sur le port B. Dans le cas contraire, on effectue une nouvelle lecture du port C. Vous aurez remarqué que cet organigramme diffère de celui de la figure 4. Le premier utilise un test pour chacune des valeurs envisagées, alors que le second passe par un seul test associé à une boucle, dont la fonction est


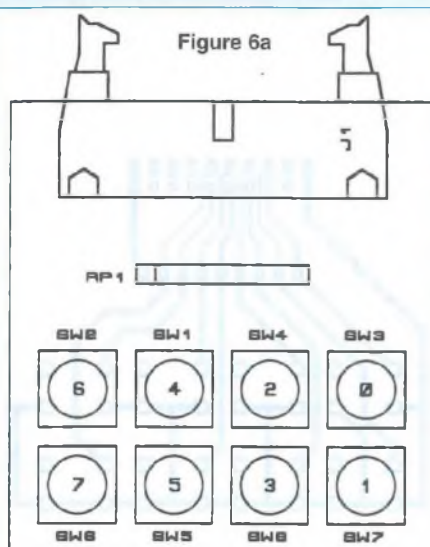


Figure 6b

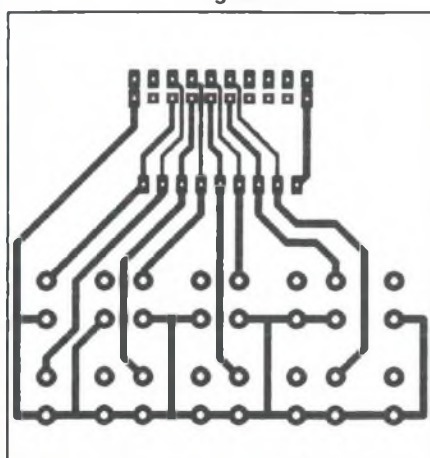

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

CLAVIER LINÉAIRE DE 8 TOUCHES

- Réseau de résistances 9 pattes, 8x10 kΩ
- 8 touches contact KSA avec capuchons
- Connecteur mâle droit ou coudé 2x10 broches


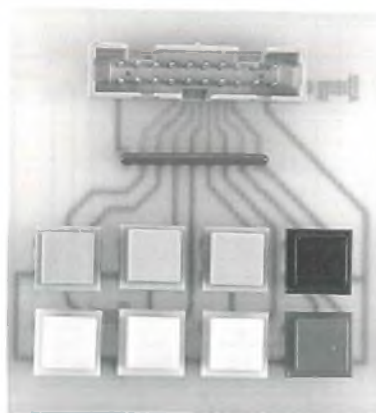


Figure 7 : scrutation du clavier de 8 touches

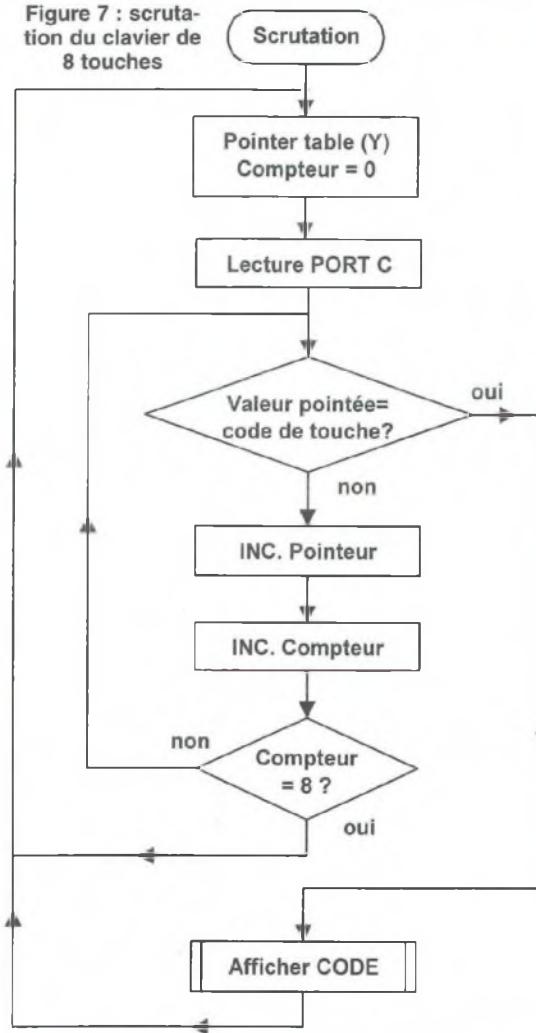

de comparer le code de touche avec une série de valeurs rangées dans une table. Bien que la structure de l'organigramme de la figure 7 semble plus complexe, elle présente plusieurs avantages :

- Cette complexité apparente est fixe et surtout indépendante du nombre de touches du clavier : pour un clavier de 16 touches, il suffirait de changer le test du compteur (16 au lieu de 8), puis de compléter la table de correspondance.
- Une modification de la position des touches sur le clavier est obtenue en modifiant simplement l'ordre des éléments de la table, ce qui est plus simple

que de modifier le contenu du programme.

ANALYSE DE L'ORGANIGRAMME DE SCRUTION

Au début du programme, le pointeur est placé en début de table, et un compteur est initialisé à zéro. Le principe d'encodage est le suivant : on compare le code de touche avec la première valeur de la table. Si il y a égalité, on quitte la procédure, le code de sortie étant situé dans le compteur ([0] au départ). Sinon, on déplace le pointeur dans la table (par incrémentation), et on teste la valeur suivante, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne

valeur ou que l'on atteigne la fin de la table. Dans ce dernier cas, on considère qu'aucune touche n'a été activée et on effectue une nouvelle lecture du clavier. Le compteur pourrait assurer deux fonctions distinctes : s'il contient le code [0] à [7], il renvoie le code de touche final à la sortie du sous-programme, mais s'il renvoie le code [8], il indique forcément un dépassement de la table. On en déduira un problème de connectique, un parasite électrique ou encore l'action simultanée de plusieurs touches. Ces éventualités n'ont pas été gérées dans l'organigramme : en cas de dépassement, on se contente simplement de se reboucler au début de la procédure.

UN KIT DE DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTIF

Figure 8

```

*****
***** Programme de gestion de clavier par scrutation *****
*****
PORTB EQU $1004 (Affectation des variables)
PORTC EQU $1003
PILE EQU $00C0

ORG $0000 (table 1: transcodage HEXA -> 7seg)
FCB $3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07
FCB $7F,$6F,$77,$7C,$39,$5E,$79,$71

ORG $0010 (table 2: recherche du code clavier)
FCB $FE,$FD,$F7,$FB,$DF,$EF,$BF,$7F

***** PROGRAMME LECTURE DE CLAVIER *****
*****
ORG $0020 (Début du programme: adresse $20)

DEBUT LDS #PILE
LDY #$10 (pointer le début de la table 2)
CLR B (B: compteur+code clavier final)
LDAA PORTC (lecture du clavier linéaire)
SUITE CMPA ,Y
BEQ AFFICH (on a trouvé, donc on affiche !)
INY (on passe a la valeur suivante)
INCB (. et on incrémente le compteur)
CMPB #8 (test: est-on en fin de table ?)
BEQ DEBUT (si oui, retour a la scrutation)
BRA SUITE (sinon, chercher 1 autre valeur)

AFFICH BSR TRANS
STAA PORTB
BRA DEBUT (on reprend la scrutation)

***** TRANSCODAGE HEXA/7 SEGMENTS *****
*****
TRANS LDX # $0000
ABX
LDAA ,X
RTS
    
```

Figure 9 : gestion logicielle de clavier matriciel (sous interruption)

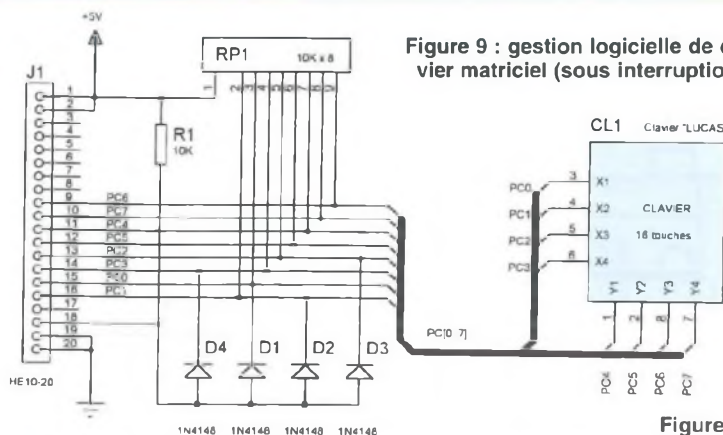


Figure 10b


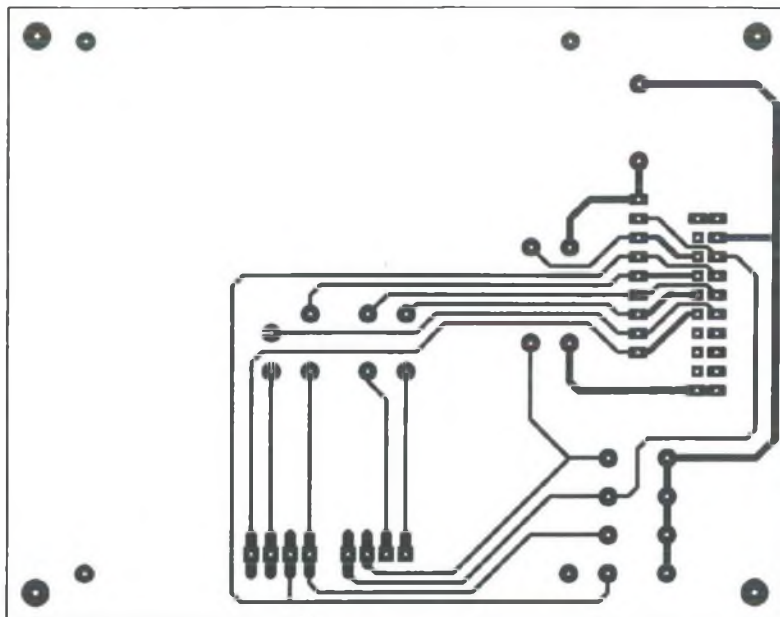
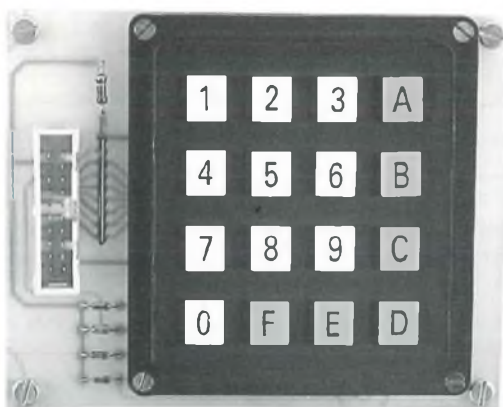


Figure 10a

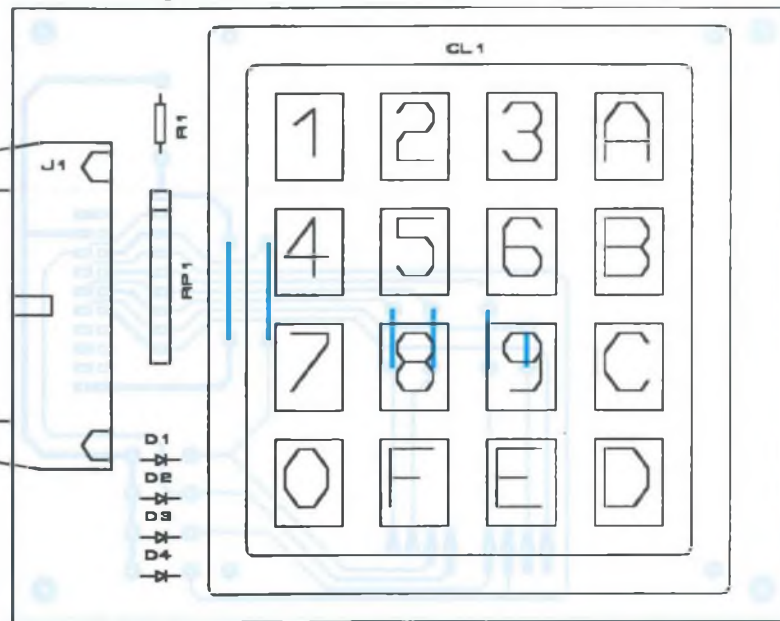

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

GESTION LOGICIELLE

- D1-D2-D3-D4 : 1N4148
- Réseau de résistances 9 pattes 8x10 kΩ
- R1 : 10 kΩ/1/4 W
- Clavier LUCAS 16 touches
- Connecteur mâle droit 2x10 broches

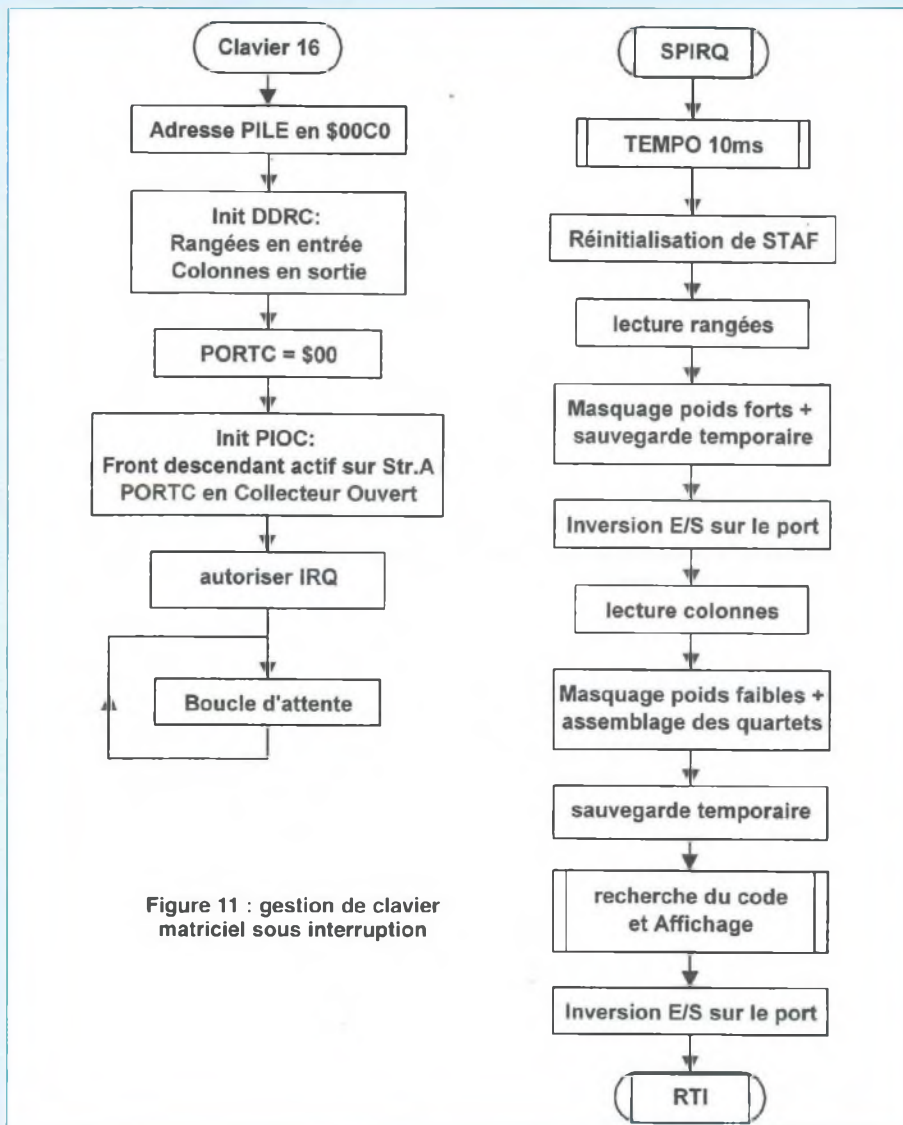


Figure 11 : gestion de clavier matriciel sous interruption

LE PROGRAMME DE SCRUTATION

Le listing correspondant en assembleur est indiqué en figure 8. On commence à affecter une variable aux adresses physiques du 68HC11, notamment PORTC utilisé pour la première fois, et situé à l'adresse \$1003. Suivent les tables de correspondance (transcodage HEXA - 7 segments et codes retournés par le port C).

Le programme principal contient la totalité de la gestion de clavier. Seule la procédure de transcodage éventuellement placée en EEPROM, a été déplacée dans un sous-programme.

GESTION DE CLAVIER MATRICIEL SOUS INTERRUPTION

Le schéma structurel d'un module de gestion de clavier matriciel de 16 touches (0 à F) est indiqué en figure 9, une implantation étant proposée en figure 10. Avant de réaliser le circuit imprimé, veuillez préalablement à vous procurer le clavier matriciel : la disposition des broches du clavier est différente d'un clavier à l'autre!. Dans le cas de l'implantation proposée en figure 10, n'oubliez pas de souder les six straps placés sous le clavier. Ce clavier est constitué d'une matrice de quatre colonnes et quatre rangées, dotée

d'une touche à chaque intersection. L'appui sur une touche engendre une liaison électrique entre une colonne et une rangée. La gestion de ce clavier sera effectuée en deux temps :

1. détection d'appui sur une touche ;
2. repérage de la touche actionnée.

La détection sera assurée par l'entrée Str.A. Tel qu'il est câblé, le clavier reçoit un potentiel positif au repos par le réseau de résistances.

L'entrée Str.A est également polarisée positivement par R1. En toute logique, la détection ne pourra être obtenue que par l'application d'un front descendant sur cette broche. Pour y parvenir, il suffit de prépositionner D4 à D7 au niveau bas. Dès qu'une touche est enfoncée, il y a forcément l'une des diodes qui retrouve sa cathode au niveau bas, et devient passante. A cet instant, le potentiel de l'entrée Str.A devient inférieur à 1V et permet de déclencher une interruption. C'est ensuite le programme d'interruption associé à Str.A qui prendra la relève, afin de repérer la touche sollicitée et de renvoyer le code qui lui correspond. Comme précédemment, notre application va se contenter de visualiser le code de touche de 0 à F sur l'afficheur des unités.

ANALYSE DU PROGRAMME DE GESTION

L'organigramme est indiqué en figure 11. Le programme principal permet d'initialiser la pile S, le port C et le registre de contrôle PIOC avant d'autoriser IRQ. En ce qui concerne le port C, [D0..D3] seront en entrée et [D4..D7] en sortie : il faut donc songer à initialiser également le DDR. La routine d'interruption commence par une temporisation logicielle de 10 ms, histoire de s'affranchir des rebonds mécaniques du clavier : après 10 ms, on est certain que le contact de touche est en position stable et que le doigt n'a pas encore relâché la touche (ou alors vous êtes vraiment un rapide!). On réinitialise ensuite dans le PIOC, le

figure 12

```

***** Programme de gestion de CLAVIER matriciel *****
***** sous interruption STRA *****
***** fig. 12 - 1/2: VARIABLES et programme principal *****
*****

PORTB EQU $1004
PORTC EQU $1003
PORTCL EQU $1005
PIOC EQU $1002 (registre de contrôle du port C)
DDRC EQU $1007 (registre de direction de données)

CLAVIER EQU $0020 (variable CLAVIER a l'adresse $20)
FILE EQU $00C0

ORG $0000 (Table de transcodage HEXA/ 7seg.)

FCB $3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07
FCB $7F,$6F,$77,$7C,$39,$5E,$79,$71

ORG $0010 (table 2: recherche du code clavier)

FCB $7E,$EE,$ED,$EB,$DE,$DD,$DB,$BE
FCB $BD,$BB,$E7,$D7,$B7,$77,$7B,$7D

ORG $0030 (Début du programme: adresse $30)

***** PROGRAMME PRINCIPAL *****
*****

DEBUT LDS #FILE
CLR CLAVIER
LDAA #$F0
STAA DDRC
CLR PORTC
LDAA #$01100000
STAA PIOC
CLI
WAIT BRA WAIT
    
```

Figure 12

```

***** Programme de gestion de CLAVIER matriciel *****
***** sous interruption STRA *****
***** fig. 12 - 2/2: SOUS-PROGRAMMES *****
*****

***** TEMPORISATION ANTI-REBOND *****
*****

TEMPO LDX #3000
BOUCL DEX
BNE BOUCL
RTS

***** SOUS PROGRAMME STRA *****
*****

SPIRQ BSR TEMPO
LDAA PIOC (initialisation STAF 1/2)
LDAA PORTCL (initialisation STAF 2/2)
LDAA PORTC (lectures des rangées)
ANDA #$0F (masquage poids forts)
STAA CLAVIER (sauvegarde temporaire)
LDAA #$0F (rangées en sortie, =0)
STAA DDRC
LDAA PORTC (.lecture des colonnes.)
ANDA #$F0 (masquage poids faibles)
ADDA CLAVIER (assemblage Fort/Faible)
STAA CLAVIER (sauvegarde temporaire)

LDY #$0010 (pointer le début de la table)
CLRB (B:compteur + code clavier)
LDAA CLAVIER (lecture du clavier linéaire)
SUITE CMPA .Y
BEQ AFF (on a trouvé, donc on affiche !)
INY (on passe a la valeur suivante)
INCB ( et on incrémente le compteur)
CMPB #16 (test: on est en fin de table ?)
BEQ FIN (...si oui, sortir sans afficher)
BRA SUITE (sinon, chercher 1 autre valeur)
AFF BSR TRANS
STAA PORTB
FIN LDAA #$F0
STAA DDRC
RTI

***** TRANSCODAGE HEXA/7 SEGMENTS *****
*****

TRANS LDX #$0000
ABX
LDAA ,X
RTS

***** INITIALISATION VECTEUR IRQ *****
*****

ORG $00EE
JMP SPIRQ
    
```

drapeau d'interruption de Str.A nommé STAF. Sans cette précaution, une nouvelle interruption ne sera pas possible. Puisque [D0..D3] sont en entrée, on effectue une lecture du quartet de poids faible qui nous indiquera quelle rangée est activée. L'opération de masquage qui précède la sauvegarde en mémoire permet de forcer à zéro les bits de poids forts, non significatifs. On inverse ensuite l'état du port C : le quartet [D0..D3] passe en sortie et fournit un état bas sur les rangées, tandis que [D4..D7] sont configurés en entrée. Il ne reste plus qu'à effectuer une dernière lecture sur le port C (et un

masquage des poids faibles) afin de repérer cette fois la colonne activée par l'une des touches du clavier. L'assemblage [poids fort + poids faible] permet de récupérer un code unique pour chacune des touches, qui sera comparé aux éléments d'une table de correspondance. Cette table est visible dans le listing de la **figure 12**, à partir de l'adresse **\$0010**. Il n'est pas prévu que plus d'une touche soit appuyée simultanément, ce qui nous donne 16 valeurs différentes dont un seul bit est à zéro pour chaque demi-octet. Le rangement des codes dans la table dépend évidemment de la

position des chiffres sur le clavier : elle pourrait varier d'un clavier à l'autre, et dépend également du routage du circuit imprimé. En fait, le plus important est d'obtenir un code différent pour chaque touche, et l'ordre de câblage des 4 bits de rangées ou de colonnes n'est pas critique. Par contre, il ne faut surtout pas mélanger des bits de rangée avec des bits de colonnes. Plus précisément, on pourrait câbler la matrice dans le «désordre relatif» suivant :

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
CO C3 C1 C2 R2 R1 RO R3

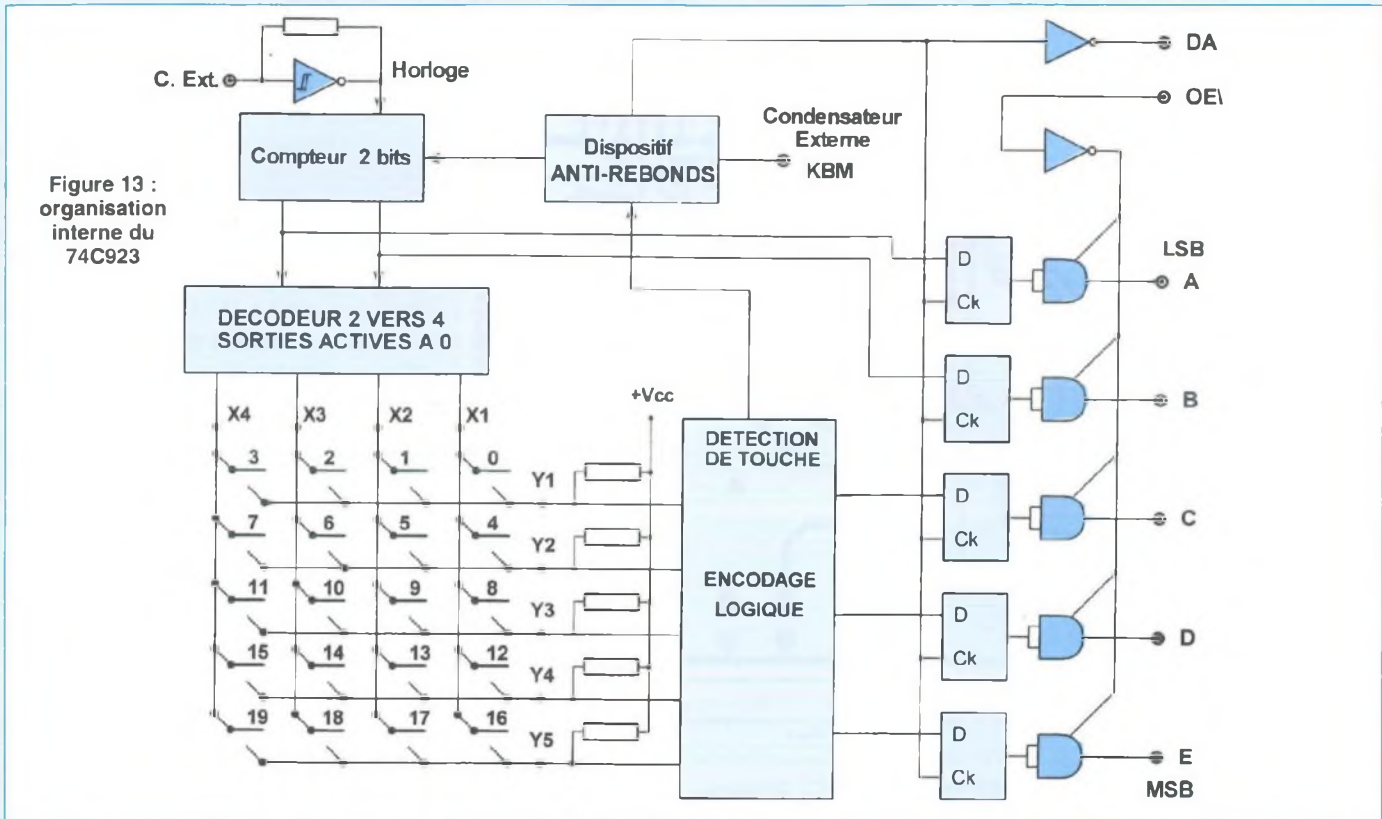


Figure 13 :
organisation
interne du
74C923

Mais il ne faut surtout pas réaliser le câblage ci-dessous :

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO
CO C3 R1 C2 R2 C1 RO R3

La routine de recherche du code étant rigoureusement identique dans son principe à l'application précédente, nous n'y reviendrons pas. D'ailleurs, le listing de la figure 12 est suffisamment commenté pour que vous puissiez vous y retrouver. Enfin, signalons que le port C doit être réinitialisé avec [D4..D7] en sortie et [D0..D3] en entrée avant de quitter le sous-programme d'interruption.

LE 74C923, CIRCUIT SPÉCIALISÉ DE GESTION DE CLAVIER MATRICIEL

L'unique intérêt d'une gestion de clavier par circuit spécialisé externe consiste à libérer l'utilisateur de la partie logicielle et de dégager quelques octets dans la mémoire RAM ou EEPROM. Par contre,

le circuit intégré destiné à cette tâche occasionnera une dépense supplémentaire de 50 à 100F, suivant le composant ou la source d'approvisionnement. National Semiconductor propose depuis de nombreuses années deux contrôleurs de clavier matriciel, le 74C922 et le 74C923.



Le **74C923** est un circuit intégré assurant la totalité de la gestion d'un clavier matriciel de 20 touches, à savoir la scrutation du clavier, la gestion des rebonds mécaniques et l'encodage logique du code de touche. Son organisation interne est indiquée en figure 13. Il délivre sur ses sorties [E,D,C,B,A] un code binaire compris entre \$00 et \$13 (0 à 19 en décimal), dépendant de la position de la touche active sur la matrice.

Une horloge à porte trigger, intégrée au circuit, pilote un compteur associé à un décodeur 2 vers 4 afin d'assurer la scrutation des colonnes du clavier X1 à X4. Un décodeur logique, placé sur les rangées de la matrice (Y1 à Y5), délivre au

dispositif anti-rebonds un signal de détection de touche lorsqu'un front descendant est appliqué sur ses entrées, ce qui signifie qu'une touche a été enfoncée. Le dispositif anti-rebonds bloque instantanément le compteur de scrutation sur la colonne active, ce qui assure le maintien du code de la touche enfoncée à l'entrée d'un registre de 5 bits. Après une durée de temporisation déterminée par un condensateur externe sur l'entrée KBM, le code de clavier final est mémorisé et le signal DA (Data Available = donnée disponible) passe au niveau haut. La broche de contrôle OE_I permet de valider les sorties à la demande de l'utilisateur. Si OE_I est à l'état haut, les sorties sont placées à l'état haute impédance. Le 74C923 peut ainsi être placé directement sur le bus de donnée d'un microprocesseur. En ce qui concerne le **74C922**, il fonctionne de façon identique mais est destiné aux matrices de 16 touches. Le brochage de ces deux composants est indiqué en figure 14.

UN KIT DE DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTIF

Figure 16b

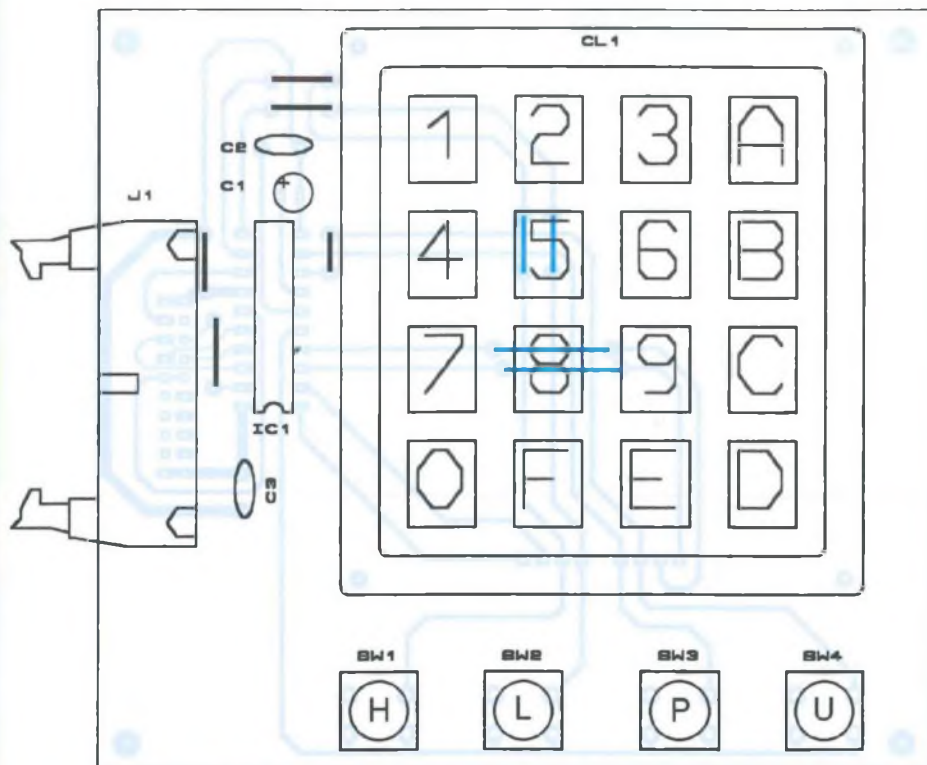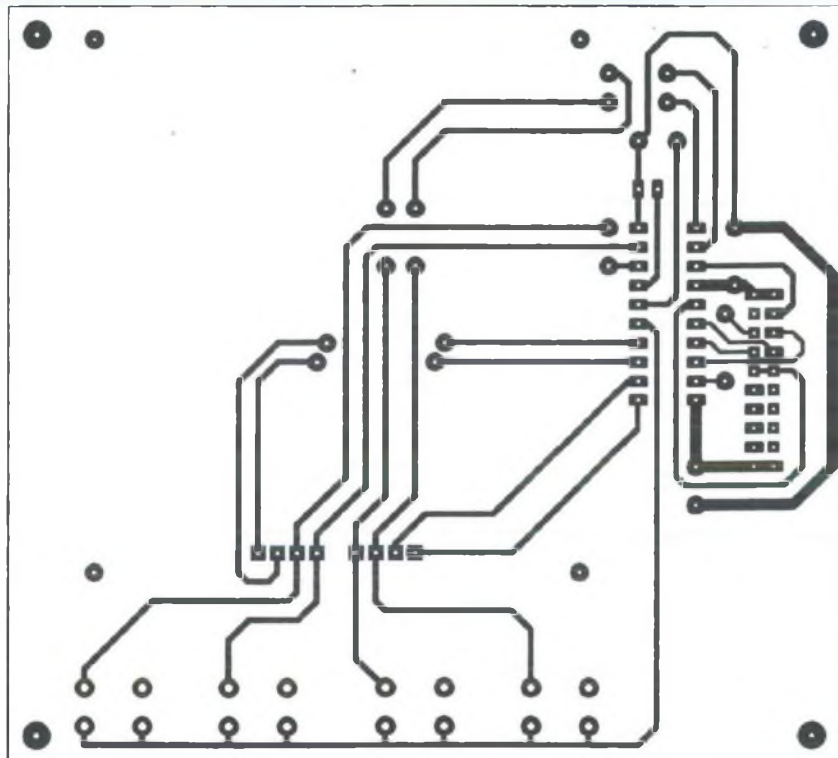

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

GESTION DE CLAVIER 20 TOUCHES

- C1 - 1 μ F / 63 V polarisé radial
- C2 - 100 nF / 63 V
- C3 - 470 nF / 63 V

- IC1 - 74C923
- Support 2x10 broches
- 4 touches contact KSA avec capuchons
- Clavier LUCAS 16 touches
- Connecteur mâle droit 2x10 broches

GESTION DE CLAVIER AVEC LE 74C923

Le schéma de la figure 15 présente une solution concernant la gestion d'un clavier matriciel de 16 touches associé à 4 touches de fonction SW1 à SW4. Du point de vue du circuit intégré, l'ensemble forme un unique clavier matriciel de 20 touches. Les sorties décodées sont dirigées vers les bits D0 à D4 du port C, tandis que la sortie DA est directement reliée à l'entrée Str.A du microcontrôleur. Un petit détail à remarquer : la sortie E du 74C923 a été reliée aux bits D4 et D5 uniquement pour simplifier le routage du circuit imprimé, indiqué en figure 16. L'entrée D5 n'étant pas exploitée ici, cette liaison n'aura aucune incidence sur le fonctionnement de l'ensemble.

L'oscillateur utilise un condensateur externe de 100 nF, contre 1 μ F pour le dispositif anti-rebonds. L'ordre de câblage des sorties du 74C923 est important, car il ne délivre que les 20 premiers codes binaires de \$00 à \$13 sur les 32 possibilités offertes par un bus de 5 bits. En effet, si ces 5 bits étaient placés dans un ordre différent, ils risqueraient de fournir au 68HC11 l'un des codes non prévus et compris entre \$14 et \$1F (16 à 31 en décimal). Si vous utilisez l'implantation de la figure 16, n'oubliez pas de câbler les 9 straps, dont quatre sont situés sous le clavier !. Analysons le programme de gestion qui est proposé en figure 17.

EXEMPLE D'APPLICATION SIMPLE

Le programme se contente de lire le contenu du décodeur, d'associer un numéro de touche au code de clavier récupéré, puis d'afficher le résultat sur le kit selon la procédure habituelle. Arbitrairement, les caractères H, L, P et U ont été affectés aux touches de fonctions, afin de les visualiser sur l'un des afficheurs 7 segments du kit.

Sur le listing, on retrouve deux tables de

LA FAMILLE 68HC11

Figure 14 : brochage des contrôleurs de clavier de National Semiconductor

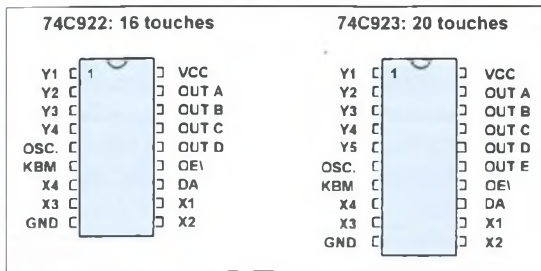


Figure 17

```

*****
*****  Programme de gestion de CLAVIER matriciel  *****
*****  par circuit spécialisé (74C923)  *****
*****

PORTB      EQU $1004
PORTC      EQU $1003
PORTCL     EQU $1005
PIOC       EQU $1002  (registre de contrôle du port C )
DDRC       EQU $1007  (registre de direction de données)
FILE       EQU $00C0

          ORG $0000  (Table de transcodage HEXA / 7seg.)

FCB       $3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07
FCB       $7F,$6F,$77,$7C,$39,$5E,$79,$71
FCB       $76,$38,$73,$3E

          ORG $0020  (table 2:recherche du code clavier)

FCB       $01,$02,$03,$0A,$04,$05,$06,$0B
FCB       $07,$08,$09,$0C,$00,$0F,$0E,$0D
FCB       $10,$11,$12,$13

          ORG $0040  (Début du programme: adresse $40)

*****  PROGRAMME PRINCIPAL  *****
*****

DEBUT     LDS     #FILE
          CLR     DDRC
          LDAA   #%01000010
          STAA   PIOC
          CLI
          BRA    WAIT

WAIT      BRA    WAIT

*****  SOUS PROGRAMME STRA  *****
*****

SPIRQ     LDAB   PORTC  (lecture du C.I. 74C923)
          ANDB   #$1F   (masquage bits inutiles)

RANGER    LDX   #$0020  (pointer le début de la table)
          ABX   (déplacer le pointeur de + B )
          LDAB  0,X     (lecture de la valeur pointée)

AFFICH    BSR   TRANS  (exemple d'application :)
          STAA  PORTB  (>affichage sur un digit)
          LDAA  PIOC   (initialisation STAF 1/2)
          LDAA  PORTCL (initialisation STAF 2/2)
          RTI


*****  TRANSCODAGE HEXA/7 SEGMENTS  *****
*****

TRANS     LDX   #$0000
          ABX
          LDAA  ,X
          RTS

*****  INITIALISATION VECTEUR IRQ  *****
*****

          ORG   $00EE
          JMP   SPIRQ
    
```

Figure 15 : gestion de clavier 20 touches par circuit spécialisé (74C923)

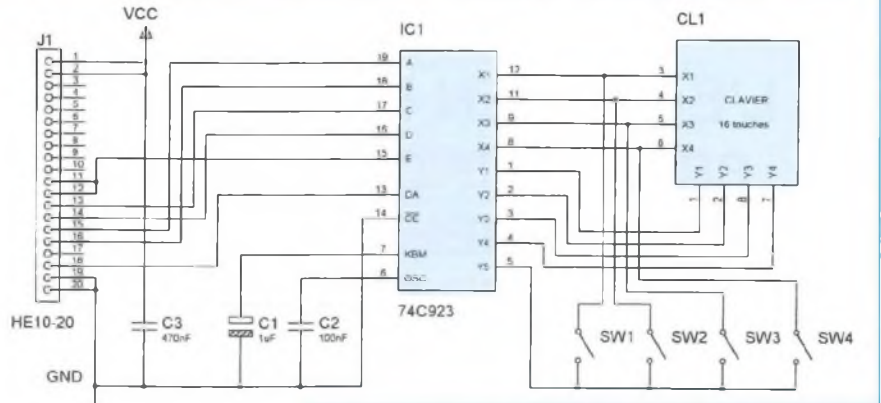

transcodage. La première est destinée à la configuration d'allumage des segments de l'afficheur, et comporte 4 codes supplémentaires pour les touches de fonction. La seconde permet de réaffecter les codes de touche en fonction de leur position sur la matrice, et dépend donc du clavier utilisé. Si vous réalisez votre propre clavier avec des touches individuelles, cette table pourra être supprimée si vous respectez l'ordre des touches indiqué dans le schéma de la figure 13. Au niveau du programme principal, seul le PIOC mérite un commentaire : le port C a été configuré selon la technologie «Totem Pôle» et l'entrée Str.A est activée sur front montant. Le sous programme d'interruption, qui est lancé dès qu'une touche a été validée par le 74C923, est limité à la lecture du port C suivi d'un masquage des bits D5 à D7, qui renvoient une valeur indéterminée (entrées non câblées). Signalons enfin qu'après l'opération de transcodage et d'affichage, que le drapeau d'interruption STAF est réinitialisé par la lecture successive des registres PIOC et PORTCL.


C'EST TOUT POUR AUJOURD'HUI !

Notre prochain rendez-vous sera donc consacré aux afficheurs LCD alphanumériques. Ces périphériques doivent leur succès à des possibilités d'affichage étendues pour un coût de l'ordre d'une centaine de francs (soit aux alentours de 15 Euros !).

à suivre
Bernard Dalstein

L'ECL86 EN MU-FOLLOWER PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉO POUR ENTRÉES «HAUT-NIVEAU» LECTEUR DE CD-TUNER- MAGNÉTOPHONE...

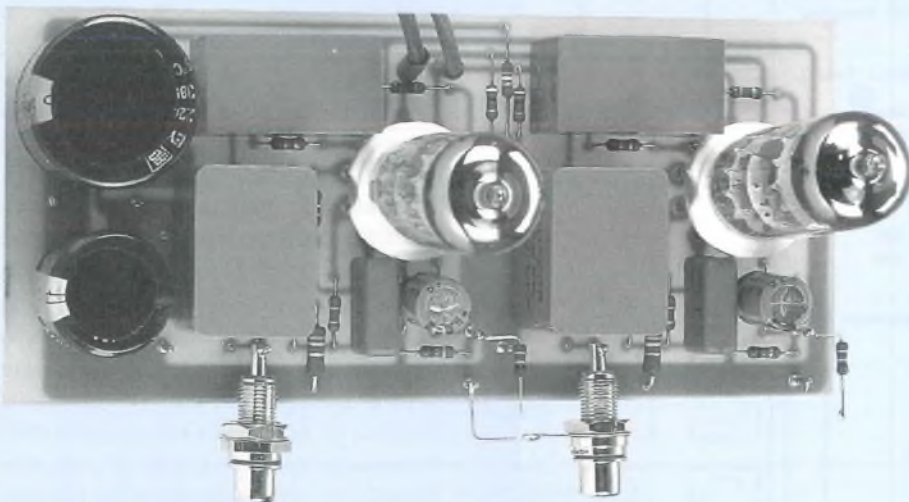Comme nous à la rédaction, vous avez été de très nombreux lecteurs à apprécier les qualités exceptionnelles d'écoute de l'étage MU-FOLLOWER que nous vous avons présenté dans notre précédent numéro. Il est vrai que nous obtenons avec ce montage l'efficacité dans la simplicité.



Pour ces raisons, nous avons eu envie de poursuivre nos essais en travaillant sur le schéma de la figure 4 du n° 147 et en l'appliquant à une Triode/Pentode de puissance, l'ECL86. L'ECL86 nous la connaissons pour l'avoir utilisée dans le n° 145 de Led (amplificateur pour écoute au casque ou sur enceintes à haut rendement). Nous pouvons dire qu'un pas en avant a encore été franchi par rapport au montage utilisant l'ECF82.

LE SCHÉMA

Il vous est proposé en figure 1, pour une réalisation stéréophonique.

Le signal est appliqué à l'entrée Ed (pour le canal droit) aux bornes d'un pont diviseur résistif R11/R4.

Nous avons préféré un pont résistif à un potentiomètre de volume afin que le temps de montée du signal (cas d'un carré observé à l'oscilloscope à 10 kHz) ne soit pas affecté par la position du curseur sur la piste.

Le rapport est de 10, ce qui permet d'avoir une entrée insaturable en fonction des sources qui sont disponibles, la plus «méchante» étant celle fournie par un lecteur de CD qui peut atteindre des amplitudes de 2 à 2,5 Veff !

Notre entrée peut accepter un signal de 6,8 Veff (avec une charge en sortie de 43 kΩ) avant de s'éteindre, la saturation

ne se manifestant alors non pas par un écrêtage du signal de sortie mais par une compression de l'alternance négative.

La résistance R2 placée dans la grille de la triode permet de s'assurer d'un fonctionnement irréprochable, sans risque d'entrée en oscillation, de cet étage à grand gain.

La résistance de cathode R1 est découplée par un condensateur électrochimique C10 de forte valeur (C10/1000 μF). Ce condensateur permet de réduire d'avantage l'impédance de sortie.

La résistance de charge de plaque R3 est reliée à la cathode de la pentode qui lui assure sa polarisation. Le potentiel en cet endroit est de +160 V.

La résistance R5 détermine la polarisation de la pentode, tandis que R10 détermine la tension et le courant «écran».

Les valeurs de R5-R6 et R10 sont interdépendantes. Dans tous les cas la tension aux bornes de chaque tube est de l'ordre de la moitié de la tension d'alimentation lorsque R5 et R10 sont convenablement choisies.

Comme pour R2, les résistances R8 et R9 sont des résistances de stabilisation. Le condensateur de découplage C3 doit avoir une tension d'isolement égale à celle de la tension d'alimentation, du fait que cette tension apparaît à ses bornes avant que les tubes ne soient chauds. Elle descend ensuite à environ +80 V.

Sa réactance capacitive à 10 Hz doit être au maximum du 1/10^e de la valeur résistive de R10. Connaissant R10, fixée ici à 22 kΩ, nous en déduisons que :

$$Z_{C3} \leq \frac{1}{C \cdot \omega}$$

$$\text{Soit } 2200 \leq \frac{1}{C \cdot 2 \pi \cdot F}$$

$$C \leq \frac{1}{2200 \cdot 6,28 \cdot 10} \leq \frac{1}{138160}$$

$$C \leq \frac{1}{0,138160} \cdot 10^6 \leq 7,23 \mu F$$

Le condensateur C1 permet de bloquer la tension continue présente sur l'anode de la triode tout en prélevant le signal

alternatif de modulation amplifié. Il est appliqué à la grille de commande de la pentode au travers de R8.

La résistance R7 est la résistance de fuite de grille dont la valeur est ici portée à 470 kΩ.

Appliquée sur la grille de commande de la pentode, la modulation est ensuite récupérée sur sa cathode par le condensateur C2. Ici également, la tension continue est élevée et C2 doit aussi avoir une tension d'isolement importante, supérieure à 170 V.

Une fois chargé, C2 bloque le continu et transmet la modulation à la charge qui est ici un potentiomètre de volume.

La valeur de P1 peut varier de 10 kΩ à 47 kΩ ou n'être qu'une résistance fixe si votre Amplificateur est doté des réglages de volume.

A la mise sous tension, le condensateur C2 est vidé, une tension continue apparaît donc inévitablement aux bornes de P1 (le temps de charge est lié à la constante de temps C2.P1).

Elle grimpe jusqu'à +6 V pour redescendre à quelques millivolts au bout de 45 secondes.

Si le potentiomètre de volume à son curseur mis à la masse, aucune tension continue n'est appliquée aux étages de puissance à la mise sous tension du Préamplificateur.


C2 a une valeur élevée afin de passer allégrement les basses fréquences, puisqu'il forme avec P1 un filtre passe-haut dont la fréquence d'intervention se situe à :

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot P1 \cdot C2}$$

Les signaux en fin d'article ont été pris avec une charge de 43 kΩ (Pot. de 10 kΩ + résistance fixe de 33 kΩ).

On obtient ainsi une fréquence f_c de 0,37 Hz, d'où un carré à 20 Hz presque parfait.

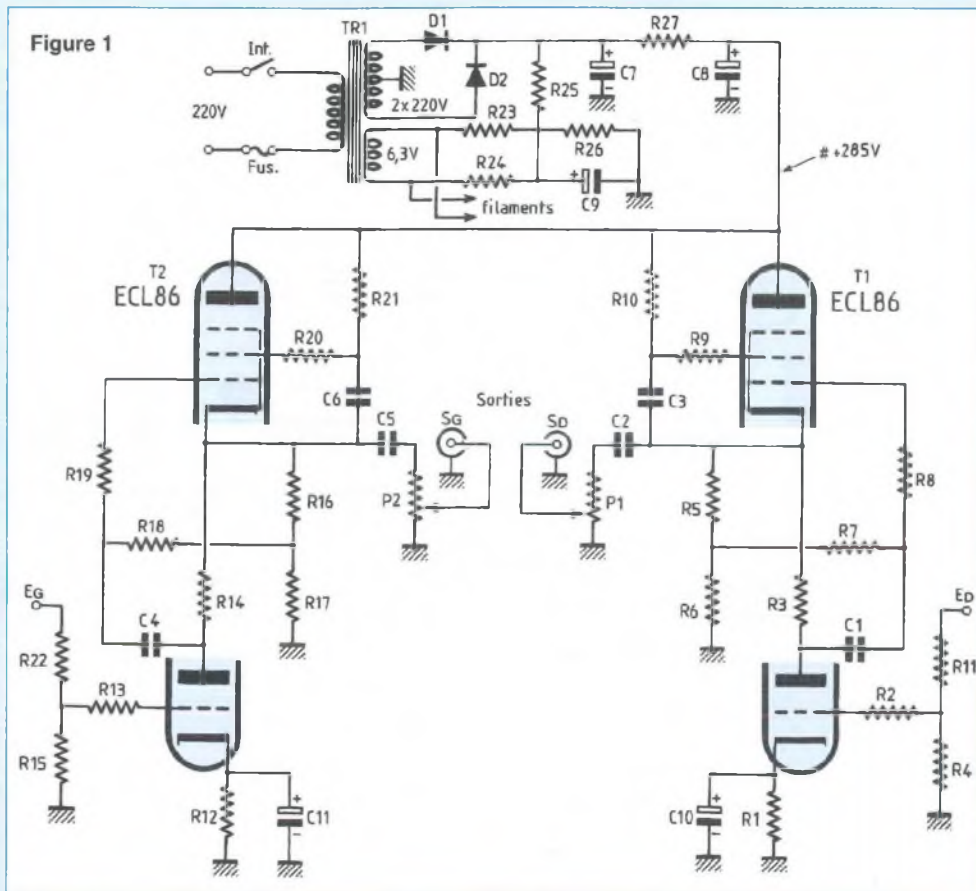L'anode de la pentode de l'ECL86 reçoit une tension continue de l'ordre de +285 V, tension parfaitement filtrée par une cellule en Pi composée de C7-R27-



C8. Ce potentiel peut monter jusqu'à +300 V sans incidence sur la vie du tube. La haute tension est redressée par deux diodes au silicium D1 et D2 dont on a réuni les cathodes. A la mise sous tension, sans consommation (temps de chauffage des filaments), la H.T. grimpe à +330 V, en appliquant une tension de 230 V~ au primaire du transformateur. Le chauffage des filaments s'effectue en alternatif, à partir d'un enroulement de 6,3 V~. Cet enroulement est relié à une fraction de la haute tension par les résistances R23 et R24.

Nous avons une tension continue de l'ordre de +80 V aux bornes de R26, résistance découplée par un électrochimique C9 de 100 μF.

LE MODULE

LE CIRCUIT IMPRIMÉ

Une implantation vous est proposée en figure 2 à l'échelle 1, afin que les lecteurs

qui ne font pas appel à notre «Service Circuits Imprimés» puissent aisément reproduire la plaquette que nous avons étudiée pour eux.

Le C.I. reçoit tous les composants à l'exception des diodes de redressement soudées directement aux cosses du transformateur.

Comme nous l'avons écrit plus haut, les potentiomètres de volume P1 et P2 ne sont pas non plus indispensables si l'Amplificateur de puissance en est déjà doté. Ils ne sont donc pas soudés au C.I. et peuvent être remplacés par des résistances fixes.



A la rédaction nous avons effectué des écoutes avec le QUATUOR sans ces potentiomètres inutiles, puisque celui-ci possède déjà Volume et Balance.

LE CÂBLAGE

Le plan d'insertion des composants de la figure 3 permet de mener à bien ce travail en se reportant à la nomenclature qui

L'EFFICACITÉ DANS LA SIMPLICITÉ

Figure 2

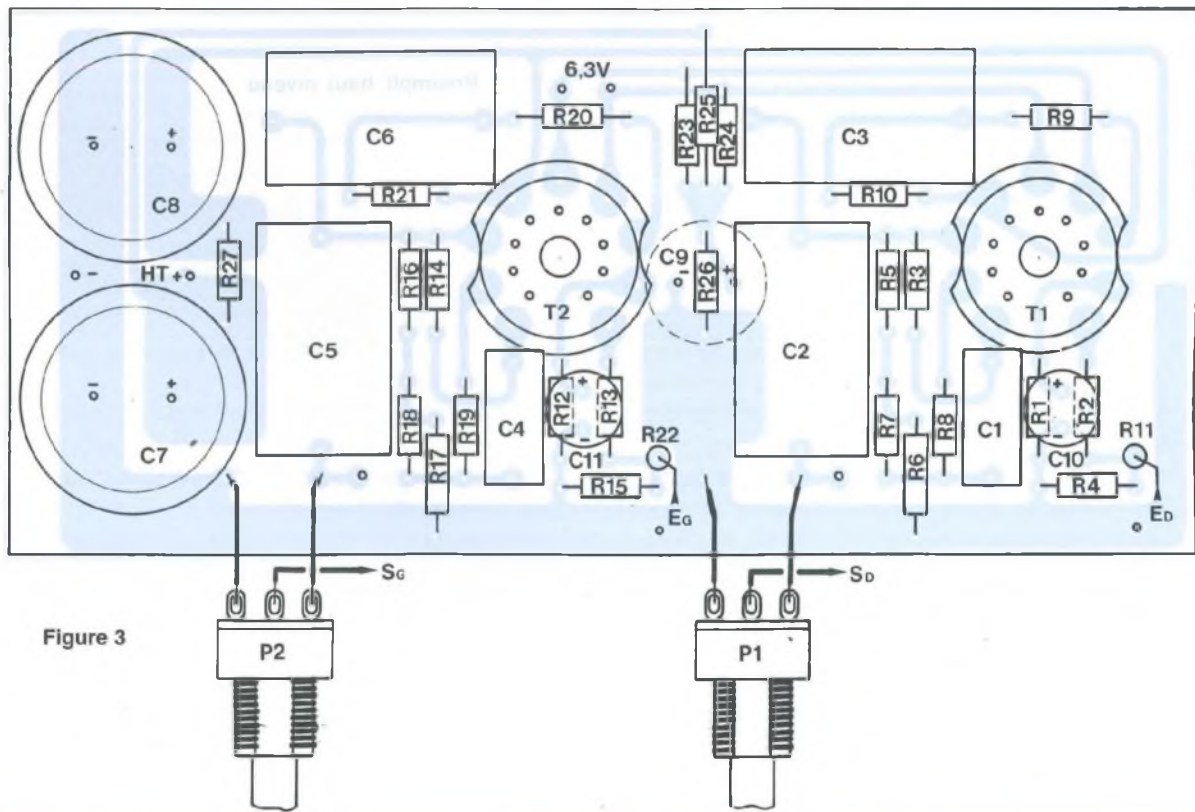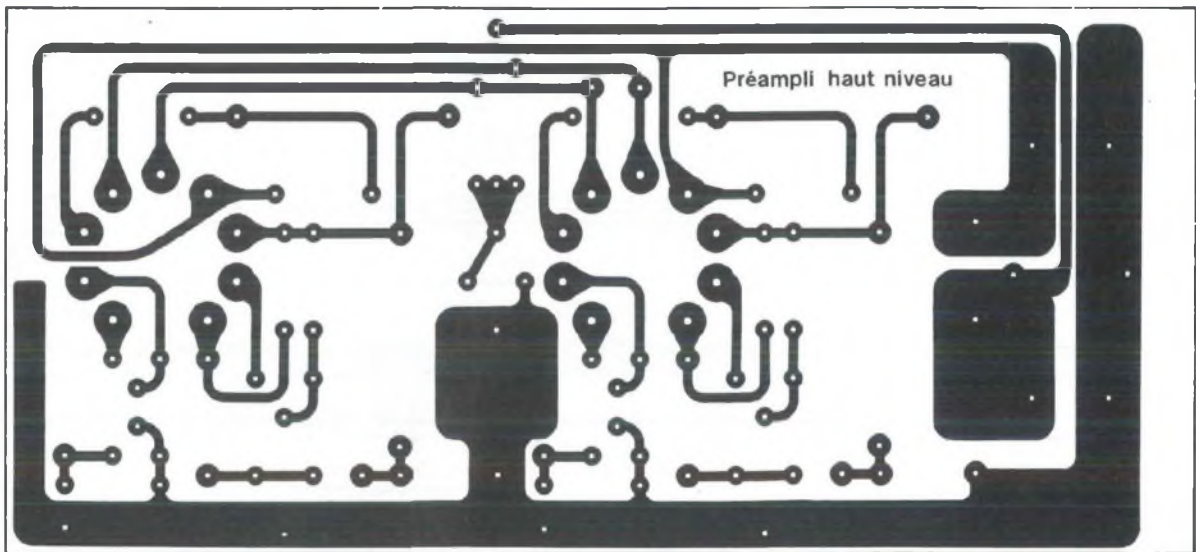

précise la valeur nominale de chaque élément.

Côté pistes

Nous soudons la résistance R27, en la surélevant de 5 mm par rapport au C.I. et

le condensateur C9 dont les pattes seront pliées à 90°. Les résistances R6 et R17 de 2 W seront surélevées du C.I. de 5 mm afin de faciliter l'évacuation de la chaleur. Les condensateurs de découplage de cathodes C10 et C11 sont posés

au-dessus des résistances R1/R2 pour C10 et R12/R13 pour C11. Dans notre prochain numéro, nous vous présenterons la mise en coffret de ce préamplificateur «LE MAXIMUM».

Bernard Duval

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

- Résistances $\pm 5\%$ à couche (métallique si possible) 1 W (sauf indication)

R1 - 2,7 k Ω
 R2 - 150 Ω
 R3 - 220 k Ω
 R4 - 1 k Ω
 R5 - 180 Ω
 R6 - 15 k Ω (2 W)
 R7 - 470 k Ω
 R8 - 150 Ω
 R9 - 150 Ω
 R10 - 22 k Ω
 R11 - 10 k Ω
 R12 - 2,7 k Ω
 R13 - 150 Ω
 R14 - 220 k Ω
 R15 - 1 k Ω
 R16 - 180 Ω

R17 - 15 k Ω (2 W)
 R18 - 470 k Ω
 R19 - 150 Ω
 R20 - 150 Ω
 R21 - 22 k Ω
 R22 - 10 k Ω
 R23 - 47 Ω
 R24 - 47 Ω
 R25 - 150 k Ω
 R26 - 47 k Ω
 R27 - 2,2 k Ω (2 W)

- Condensateurs non polarisés

C1 - 0,22 μ F / 250 V
 C2 - 10 μ F / 250 V
 C3 - 2,2 μ F / 400 V
 (ou électrolytique 2,2 μ F / 450 V)
 C4 - 0,22 μ F / 250 V
 C5 - 10 μ F / 250 V


C6 - 2,2 μ F / 400 V

- Electrochimiques


C7 - 100 μ F / 400 V (ou 385 V)
 C8 - 220 μ F / 400 V (ou 385 V)
 C9 - 100 μ F / 100 V
 C10 - 1000 μ F / 16 V
 C11 - 1000 μ F / 16 V

- Divers

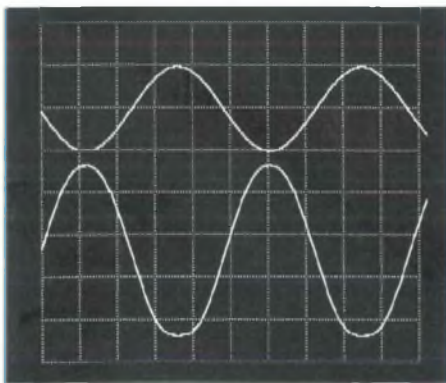
T1-T2 : ECL86
 P1-P2 : pot 22 k Ω ou 47 k Ω Log
 2 supports NOVAL pour C.I.
 12 picots à souder
 D1-D2 : 1N4007
 TR1 : primaire : 220 V
 secondaires :
 - 2 x 220 V / 40 mA
 - 1 x 6,3 V / 1 A



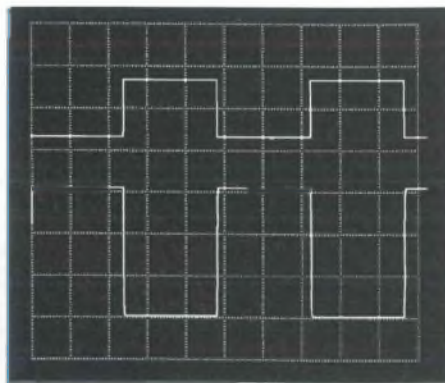
Signal sinus à 1 kHz. En sortie 57 Veff pour un signal d'entrée 6,8 Veff (charge de 43 k Ω).




Signal carré à 1 kHz.

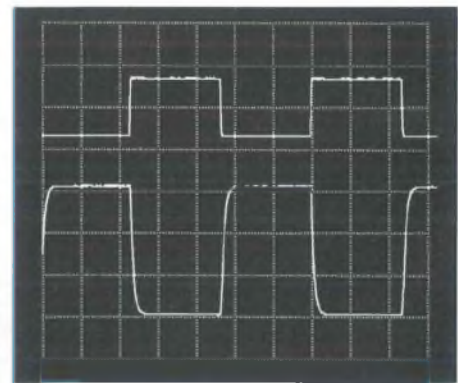

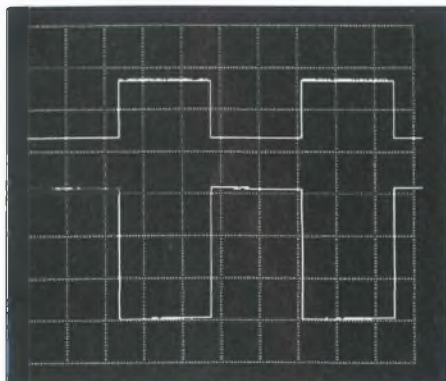
Signal carré à 10 kHz (2 Veff en sortie). Temps de montée 3,3 μ s de descente 3 μ s.



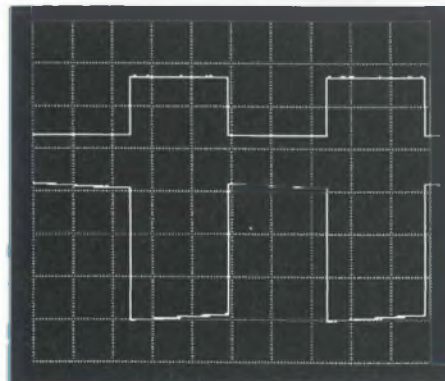Signal carré à 100 Hz (2 Veff en sortie).



Signal carré à 20 Hz (2 Veff en sortie).

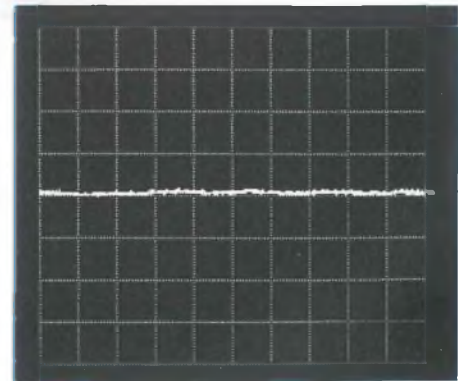

Niveau de bruit sur calibre 5 mV/division (0,5 mV).

Petites annonces gratuites

Euphonie Audiotechnic Recrute commerciaux indépendants expérimentés pour distribution de toute sa gamme de produits : accessoires Hi-Fi, composants électroacoustiques, haut-parleurs, kits d'enceintes, logiciels... auprès des revendeurs de toute la France, la Belgique et l'Espagne.
Nous contacter : 05 56 39 74 02

Liquide à prix bradés condos, relais, contacteurs, transfos, lampes, dissipateurs 1,5°C/W, matériel neuf, oscilloscopes depuis : 400 F.
Tél. : 02 48 64 68 48

Recherche numéros 129 et 130 de LED.
Tél. : 05 55 68 91 93

Recherche le numéro 126 de LED, article sur le préamplificateur à commande IR. Merci de bien vouloir me contacter.
Tél. : 03 88 53 36 42

Urgent, recherche schéma TVC 36 cm Philharmonic CTV14, équipée M491 BB1, TDA2549, TDA3506, TDA8185, TDA8192, TEA5640A, TBA820M.
Tél. : 01 30 68 20 04

Vds 1 platine analogique Barthe Rotofluid : 600 F + 1 HP 30DY Cabasse 22/7 000 Hz : 400 F + 1 paire

enceintes Filson 2 voies MT176 : 250 F.
 Recherche lampemètre Metrix U61.
Tél. : 01 30 73 42 30 (19/21h)

Vds HP Altec 3124, Dynaudio T330 par paire, filtres passifs Millerioux, tubes divers ECC81, ECC83, EF86 Recherche enceintes Lowther Acousta. **Tél. : 01 43 97 37 25**

Vds multimètre Metrix MX52, neuf : 1000 F + Fluke 77 : 900 F + Fluke 12 : 400 F, neuf et divers accessoires sonde généré, etc.
Tél. : 06 14 31 21 38

Recherche et achète n°130 de LED ou photocopies ampli à tubes 11 W push-pull EL84.
Tél. : 06 81 21 23 62 (dépt 24)

Vds générateur BF sinus, rectangles 10 Hz à 1 MHz, faible distorsion, sortie symétrique et asymétrique, voltmètre incorporé. Pour la mesure des très faibles niveaux et du bruit de fond, vds microvoltmètre BF 30 micro volts à pleine échelle à 3 volts, entrée symétrique + distorsionmètre automatique de précision avec millivoltmètre, db mètre, fréquence et scope pour apprécier l'harmonique dominante paire ou impaire dans le signal résiduel + voltmètre 1 mV à 300 volts, 5 Hz à 10 MHz.

Tél. : 03 22 91 88 97 (H. Repas)

Vds Généré Ferisol LF110 2 à 220 m, AM/FM, S. HF rég G. HP 606, 50KA65M, S. HF, rég, excurs, fer, EX100, G. HP 612, 450 m à 1230 m, MW HP 10 m à 10 G, VL, fer A206 + Metrix 744 + 745.
Tél. : 01 47 02 09 40

Vds pour ampli à tubes : tubes, condo haute technologie, ect, oscilloscope Schlumberger OCT721, idéal pour BF (tube ø12 cm, grande rémanance) à tiroirs : 800 F, modèle OCT568 : oscillo portable à batterie 12 V : 1300 F.
Tél. : 01 45 78 03 74

Recherche LED N°128, 129, 130 et 136.
Tél. : 32 02 73 53 159 après 17 h

Vds une centaine de Databooks années 80 à 97 ; logiciels PC originaux ; collection livres astronomie... liste sur demande.
Tél. : 02 41 62 76 32

Vds générateur de bruit Rohde et

Schwarz SKTU de 1 MHz à 1 GHz, scope usage vidéo CRC Enertec Schlumberger grand écran analyse ligne, trame, luminosité, chroma, bruit 5500 + 5537, Q mètre Férisol M803 avec 2 jeux de bobines HF, Générateur CRC très basse fréquence de 0 à 100 Hz sinus/triangle et rectangle en 6 gammes, sortie symétrique et à phase variable, générateur signaux rectangles à tubes 1 Hz à 1 MHz HP211, démodulateur satellite Philips Match-Line pour chaînes analogiques. Recherche diode de bruit Ailtech références 7615, 7618E, 7626.
Tél. : 03 22 91 90 88 (H. Repas)

Cherche schéma pour TVC, marque Sharp, type C1407F, frais payés. Mr Cougnaud Guy, La Gressière 85150 Marinet.
Tél. : 02 51 34 63 91
Fax : 02 51 98 11 40

Cause double emploi, vds transformateur de sortie pour ampli, revue Led n° 143 (Octour), les deux : 800 F.
Tél. : 03 80 59 15 27
ou 06 14 39 61 48



EURO-COMPOSANTS

4, route Nationale - BP13
08110 BLAGNY
TEL. : 03.24.27.93.42
FAX : 03.24.27.93.50

Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h)
et le samedi de 9 h à 12h.

PLUS DE 8000
REFERENCES
FORMAT A4
220 PAGES

PARUTION PREVUE
FIN JUIN

NOUVEAU
CATALOGUE
GENERAL 1999



Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue général EURO-COMPOSANTS. Je joins mon règlement de 39 FF (60 FF pour les DOM-TOM et l'étranger) en chèque, timbres ou mandat.

NOM : Prénom :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :



6 rue François Verdier
31830 PLAISANCE DU TOUCH
(près de TOULOUSE)

☎ : 05 61 07 55 77
Fax : 05 61 86 61 89

LA QUALITÉ AÉRONAUTIQUE MILITAIRE ET SPATIALE
AU SERVICE DE L'AUDIOPHILE

☛ TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION

faible induction 1 Tesla - capoté - primaire 220/230 V avec écran

LED N°	Secondaires	Poids	Prix TTC
136-140	2x225 V-2x6,3 V	4,0 kg	500 Frs
138	2x300 V-2x6,3 V	2,8 kg	350 Frs
142	PRÉAMPLI TUBES circuits «C»	1,2 kg	520 Frs
143-145	2x230/240 V-12 V	4,6 kg	550 Frs
145	2x280 V-2x6,3 V	2,8 kg	350 Frs
146	2x380-2x6,3 V-5 V	6,0 kg	580 Frs
147-148	PRÉAMPLI TUBES circuits «C»	1,0 kg	490 Frs

☛ TRANSFORMATEUR DE SORTIE

LED N°	Impédance Prim	Impédance Sec	PU	Poids	Prix TTC
136	4 000 Ω	4/8/16 Ω	40 W	2,8 kg	480 Frs
138	5 000 Ω	4/8/16 Ω		1,2 kg	225 Frs
140	1 250 Ω	4/8 Ω	20 W	2,8 kg	520 Frs
143	2 000 Ω	4/8 Ω	60 W	4,0 kg	560 Frs
146	625 Ω	4/8 Ω	40 W	4,8 kg	580 Frs
Solo 145	7 000 Ω	8 Ω + 1 sortie		1,1 kg	590 Frs

8-100-300-600 Ω Ampli chaîne et casque, cuve moulée en «C»
+ 65 Frs par sortie supplémentaire

146	6 600 Ω	4/8 Ω		2,9 kg	610 Frs
146	self 10H. îôle	330 Frs	circuit C		290 Frs

1 300 Frs

voir photo sur Nouvelle Revue du Son n°203 Déc. 96 page 4

☛ AUTRES TRANSFO. ET SELFS : nous consulter

☛ LAMPES

ECC83	Prix Unit :	60 Frs	ECC82	Prix Unit :	60 Frs
EF 86	Prix Unit :	140 Frs	ECC81	Prix Unit :	65 Frs
ECL86	Prix Unit :	75 Frs	ECF82	Prix Unit :	70 Frs
GZ32	Prix Unit :	100 Frs	EZ80	Prix Unit :	53 Frs

☛ LAMPES APPAIRÉES (prix par 2)

EL34	Prix :	265 Frs	EL84	Prix :	110 Frs
KT88	Prix :	550 Frs	6550	Prix :	670 Frs

Câble HP 2x2,5 mm² multibrins transparent, désoxygéné Prix/m : 13,80 Frs

CONDITIONS de VENTE : Règlement par chèque joint à la commande.

PORT : 78 Frs le premier transfo, 25 Frs en plus par transfo supplémentaires.

LAMPES : de 1 à 4 : 38 Frs et de 5 à 10 : 58 Frs

Câble HP : 38 Frs pour 10 m ; 48 Frs pour 20 m (valable en FRANCE métropolitaine)

26

ALIMENTATION DE BOUGIES GLOW-PLUP EN VOL VERSION POUR 2 BOUGIES

L'électronique est une activité qui a le mérite d'être universelle dans ses applications. L'une d'entre elles est le modélisme, avions ou bateaux. Cette activité que je pratique depuis longtemps est un excellent banc d'essais pour des montages qui vous feront économiser des sommes confortables et vous permettront d'augmenter vos connaissances en électronique. Que demander d'autre ?

C'est ainsi que je vous proposerai périodiquement des articles qui ont pour point commun leur utilisation en modélisme. Cependant, nous aborderons ces montages sous un aspect électronique : nous expliquerons les principes, les variantes et les choses à faire ou à éviter... si vous voulez vous orienter vers un usage plus pragmatique et n'en retirer que les aspects purement modélistes pratiques, sachez que ces schémas paraissent aussi dans la revue MRA, à peu près à la même période que cette parution de votre LED favori.

LE PROBLÈME QUE NOUS DEVONS RÉGLER :

Un décodeur de récepteur sort des créneaux à la fréquence de 50 Hz, dont la durée varie de 1,2 ms (au minimum, manche à zéro) à 2,2 ms (maximum, manche à fond).

Comment obtenir une commande qui va varier de zéro à 100 % sachant que la variation du créneau de commande est limitée?

Réponse : un amplificateur de variation de durée.

On peut utiliser cet «ampli de créneaux» pour beaucoup de choses :

- robotique
- avion à propulsion électrique
- bateau électrique
- avion à moteur thermique alimenté par une bougie glow-plup.

Dans ce dernier cas, on doit souvent, pour avoir un ralenti stable, réalimenter la bougie un peu en vol, et ce n'est possible qu'avec une commande qui puisse doser cette réinjection d'électrons. Sinon, la bougie va griller instantanément.

PRINCIPE

Le créneau de 0 à 5 Volts issu du décodeur va attaquer un ampli intégré qui a été développé pour cela, le ZN 409 (voir figure 1).

Le ZN 409 a trois sorties possibles :

- * une normale : niveau bas : commande à 100 %

* une inversée par rapport à la première: niveau haut commande à 0

* une tout ou rien qui bascule à un point réglable de la course de votre manche.

Un inconvénient : le niveau haut est légèrement sous les 5 volts d'alimentation, le niveau bas est à environ + 1,2 Volt. On ne peut donc pas interfacer directement le circuit vers la commutation de puissance.

Celle-ci est faite par un MOSFET de puissance moyenne, qui est choisi dans la gamme des MOSFETs dits logiques : ils saturent dès environ 4,5 V et commencent à conduire vers 1 V.

Rappel : la commutation d'un MOSFET se fait par une tension, sans consommation de courant.

Cette tension est de 1 à 2 V en début de conduction, pour saturer vers 5 à 7 volts, selon les modèles.

Alimenter une grille de MOSFET, c'est comme charger un petit condensateur (d'environ 500 pF à 1 nF) ce qui limite les résistances de mise à la masse et de charge, pour ne pas intégrer le créneau. Si vous le faites, le transistor va chauffer voire se détruire si l'intensité commutée est trop forte.


Les MOSFETs sont soit à canal N soit à canal P.

Pour bloquer un canal N, il faut le mettre à la masse par une résistance d'environ 10 à 15 kΩ.

Pour un canal P, cette 15 kΩ va au positif. Vous pouvez commander la grille d'un MOSFET de 0 à 5 V, même s'il est chargé de commuter du 2 V. C'est même ce que nous allons faire ici.

Pour interfacer le ZN et le MOSFET, j'ai choisi de mettre un optocoupleur. Après avoir essayé des simples transistors, des ampli-ops, des portes, des comparateurs, je suis arrivé à cette solution simple et

ALIMENTATION DE BOUGIES GLOW-PLUP

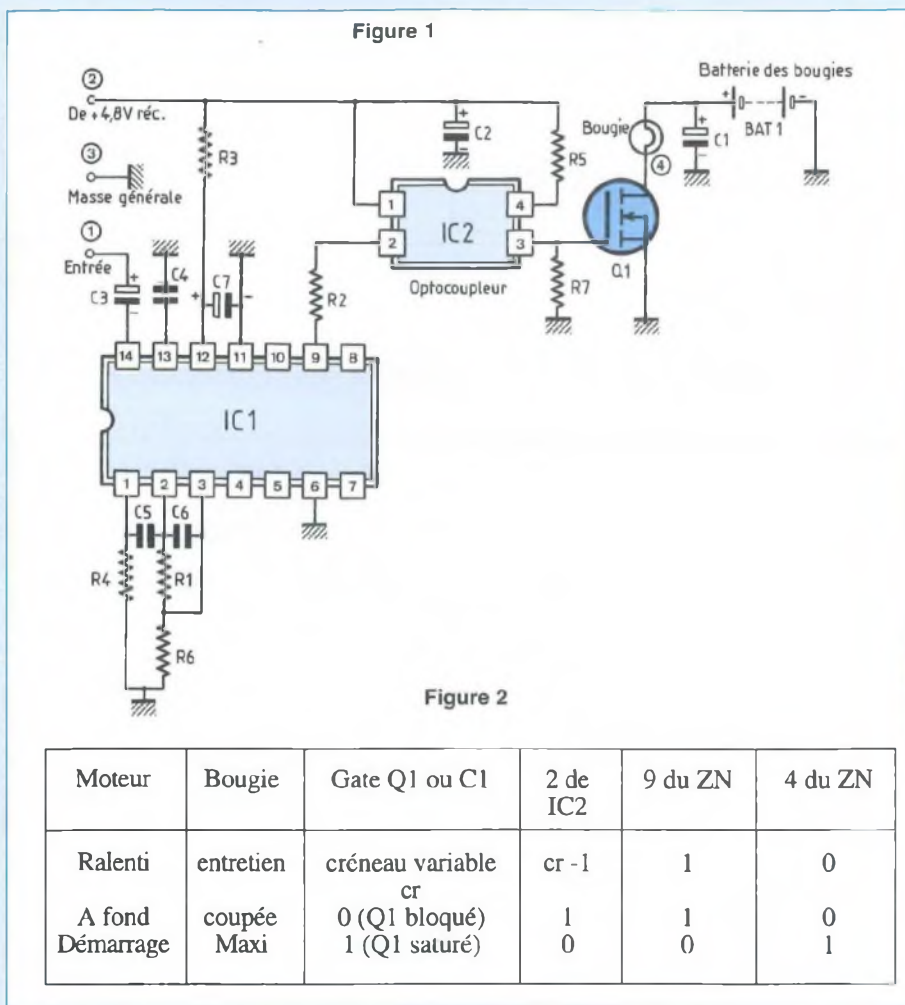

parfaitement efficace qui en plus isole bien les deux tensions batterie.

On va donc mettre en forme le signal de sortie du ZN et attaquer le MOSFET de moyenne puissance.

Simple, robuste, parfaitement efficace, le créneau de commande ainsi fait est d'une forme parfaite.

Si vous n'avez qu'une seule bougie, utilisez une seule sorties.

Si vous voulez alimenter deux bougies, vous pouvez les mettre en parallèle ou utiliser les deux sorties mais attention, elles sont en opposition de phase : il faut donc inverser le signal. C'est enfantin (on met d'un côté un P/MOSFET de l'autre un N/MOSFET et le tour est joué) avec le circuit prévu.

Composants : n'importe quels MOSFETs de moyenne puissance (10 A suffisent), le reste est habituel. Il est prévu un réglage pour déterminer à quel point de la course du manche vous voulez que votre bougie donne à plein. Ensuite, remplacez par une résistance fixe. Si vous voulez faire simple, jusque là, mettez une valeur fixe de 680 Ω.

Pour augmenter la durée de variation entre sortie coupée et sortie à plein, diminuer la résistance R3 à 68 kΩ.

En jouant sur la valeur de cette résistance, on peut régler le régime du courant dans la bougie : elle peut vous donner un créneau de moins de 100 % à fond (valeur environ 100 kΩ) : on peut ainsi s'assurer qu'à plein régime,

elle ne débite pas encore à fond, vous l'alimentez avec un créneau. Au sol, moteur froid, pour le démarrage, on veut l'alimenter avec un créneau continu, elle débite à plein régime, 68 kΩ convient.

A vous de choisir.

J'ai remplacé l'ajustable RV1 qui fixe à quelle position du manche la bougie commence à s'allumer (le créneau apparaît) par une résistance fixe qui satisfera tout le monde :

- Créneau à 100 % (Bougie à plein) un peu avant la mi-course du manche moteur à l'émetteur.

- Longueur de course : bougie coupée à peu près à 90 % de la course du manche. Si vous voulez d'autres valeurs, réglez RV1 puis changez pour la valeur fixe correspondante.

Cependant, utilisez la table en figure 2 si vous voulez modifier quelque chose (on peut remplacer un N/MOSFET par un P/MOSFET en le branchant différemment, etc...)

TABLE DES COMMUTATIONS (fig 2)

«0» signifie «bas, ou près de zéro volts»



«1» signifie «haut, ou près de la tension d'alim»

cr signifie creneau, cr-1 signifie créneau inverse.

Ce schéma est prévu pour une seule bougie. Si vous voulez en monter deux, soit elles sont en parallèle soit vous utilisez la sortie 5 du ZN 409.

Attention, elle est en opposition de phase par rapport à la sortie 9. Prévoyez donc la commutation d'un P/MOSFET à travers un optocoupleur comme déjà utilisé.

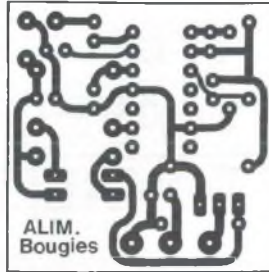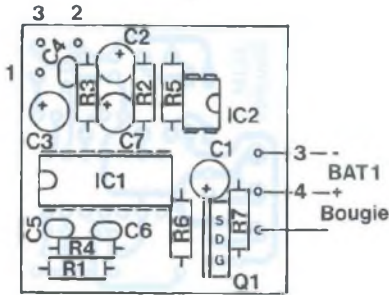Ce montage est disponible en kit chez PERLOR RADIO (01 42 36 65 50). Mr Pericone est ingénieur Arts et Métiers et répond avec beaucoup d'amabilité.



NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

- Résistances

RV1 = R1 : 1 k Ω
 R2 : 1,2 k Ω
 R3 : 68 à 100 k Ω
 R4 : 100 k Ω
 R5 : 1 k Ω
 R6 : 4,7 k Ω
 R7 : 15 k Ω

- Condensateurs

C1 : 47 μ F / 10 V
 C2 : 47 μ F / 10 V
 C3 : 2,2 μ F tantale
 C4 : 22 nF

C5 : 0,1 μ F

C6 : 10 nF

C7 : 0,68 à 1 μ F tantale

- Semiconducteurs

Q1 : N/MOSFET 10 Amps / 30 V :
 BUK102,50GS,
 ou BUK111
 IC1 : ZN 409
 IC2 : SFH 615-2
 TIL 191

- Divers

Prises : selon radio

LE CIRCUIT IMPRIMÉ

Je vous ai fait un petit circuit imprimé volontairement en simple face. Les pistes sont fines mais vous pouvez les épaissir si vous n'êtes pas sûrs de votre précision.

Encore, ce circuit suppose que vous ayez des composants standard et non pas des composants miniatures de surface (CMS).

Et pourtant, c'est tellement plus propre, plus facile et plus rapide avec ceux-ci ! Ils demandent un peu plus de soin, c'est tout.

Nous en reparlerons.

MONTAGE

Le schéma d'implantation est à l'échelle 1, vu du côté composants, le cuivre vu par transparence. Sur le circuit imprimé, vous percerez les trous des circuits intégrés à 0,8 mm, ceux des transistors de puissance à 1,5 mm ainsi que ceux des autres composants. Si vous trouvez que les pistes et les pastilles sont trop petites, rien ne vous empêche de les agrandir à la main avec un feutre noir.

Les (+) récepteur, entrée et Masse récepteur sont regroupés. Les (+) batterie de bougie et Masse de bougie sont plus épais (forte intensité) et regroupés de l'autre côté.

Le reste des composants se soude sans problème. Encore une fois, pas ou peu de réglages, cela marche du premier coup.

Vérifiez à la loupe la qualité de vos soudures avant de brancher la batterie.

Pour vos essais, remplacez la bougie par une petite ampoule de voiture. Elle doit s'allumer quand votre manche de gaz est coupé et s'éteindre quand le moteur est à fond. Si c'est l'inverse, vous avez branché le MOSFET en opposition. Réfléchissez et rebranchez bien (ou modifiez à l'émetteur), à l'aide de la table de commutation, c'est un jeu intéressant.

UTILISATIONS

Vous pouvez utiliser ce montage pour alimenter un moteur à courant continu: mini perceuse, moteur de bateau... Dans ce cas, prévoyez de protéger votre MOSFET par une zéner et un condensateur de 220 pF à 1 nF, céramique, soudés directement sur les cosses de branchement du moteur.

Nous décrirons bientôt un super variateur spécialement fait pour le vol électrique : il passe allègrement 100 Ampères (si vos fils de câblage l'autorisent!), dispose d'un frein qui arrête l'hélice quand le moteur est coupé (on peut le câbler en inverseur de marche pour les bateaux ou les trains), enfin, il autorise l'alimentation du récepteur par la batterie du moteur (système BEC). Vous réaliserez une économie de 300 F au moins par rapport à l'équivalent du commerce. Autres montages prévus : un récepteur low cost et très haute performance (dans celui là, vous en apprendrez pas mal sur les quartz que l'on trouve dans le commerce et comment survivre à ceux-ci), des chargeurs de toutes sortes, un système de localisation d'avion perdu, un étalonneur de servos, etc... patience ! En attendant, Bons vols !

Guillaume TCHEKHOV


LE HTM250

AMPLIFICATEUR HYBRIDE

TUBE-MOS 2x50 W AVEC

CORRECTEUR DE TONALITÉ

Nous vous proposons ce mois-ci un amplificateur Hi-Fi hybride faisant appel à un récent circuit intégré de puissance, le TDA7294V de SGS-THOMSON, constitué d'un push-pull Mos-Fet en sortie. La préamplification est assurée par deux triodes issues de la célèbre ECC83 que nous connaissons bien maintenant. Cet amplificateur utilise donc le meilleur de la technologie actuelle associée à celle du début du siècle.

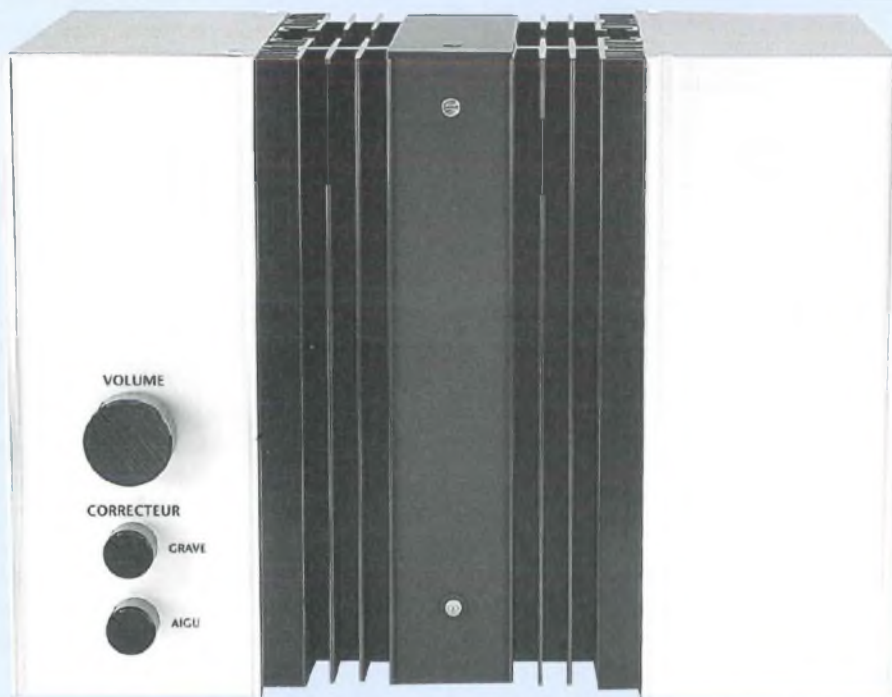

L'

étude de l'amplificateur sera séparée en deux parties bien distinctes :

- L'alimentation B.T. et H.T.
- L'amplification hybride.

Pour éviter que les transformateurs rayonnent sur la section ampli-tension / puissance, l'alimentation et l'amplificateur seront placés dans deux boîtiers séparés.

Voici, avant de commencer la réalisation, les caractéristiques de l'amplificateur :

- Sensibilité d'entrée pour Pmax
S entrée = 325 mV
- La puissance sur charge 12,5 Ω
P utile = 52 W
- Impédance d'entrée
Z entrée = 47 k Ω / 22 k Ω
- Gain de l'amplificateur en linéaire
Gain = 38 dB

- Potentiomètre GRAVE au Max. 100 Hz
Gain = +10 dB
- Potentiomètre AIGU au Max. 10 kHz
Gain = +5,5 dB
- Rapport Signal/Bruit en linéaire
R s/b en lin. = 97 dB
- Fonction Mute-stand-by
activée par inverseur
- Fonction Ventilation
activée par inverseur

Notes :

* La sensibilité d'entrée a été mesurée avec le potentiomètre de volume au maximum.

* Le mode linéaire est obtenu avec les potentiomètres «grave» et «aigu» en butée gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre).

ETUDE DE L'ALIMENTATION

Elle fournira 4 tensions continues en direction de l'amplificateur :

- * ± 35 V / 300 VA de puissance.
- * + 35 V pour : filaments, ventilation et temporisation.
- * + 310 V pour la Haute Tension (H.T.).

Voir le synoptique général en figure 1.

Si vous êtes un inconditionnel des revues d'électroniques, nous n'avons pas besoin d'expliquer dans le détail le rôle de chaque composant, on redresse la tension alternative issue du transformateur et on filtre.

La varistance V1 (schéma structurel, figure 2) permet d'éliminer les pics de la tension secteur, les trois condensateurs C1, C2, C3 soudés sur la prise Bulgin (prise secteur) servent d'antiparasites.

Les deux capacités C4, C5 soudées en parallèle sur l'interrupteur général (INT) évitent les arcs, qui endommagent les contacts à la coupure du courant.

La lampe interne à cet interrupteur sera placée du côté des transformateurs, elle doit donc s'allumer lorsque vous mettez l'alimentation sous tension.

Vous remarquerez l'utilisation inverse

L'HYBRIDE TUBES / TRANSISTORS

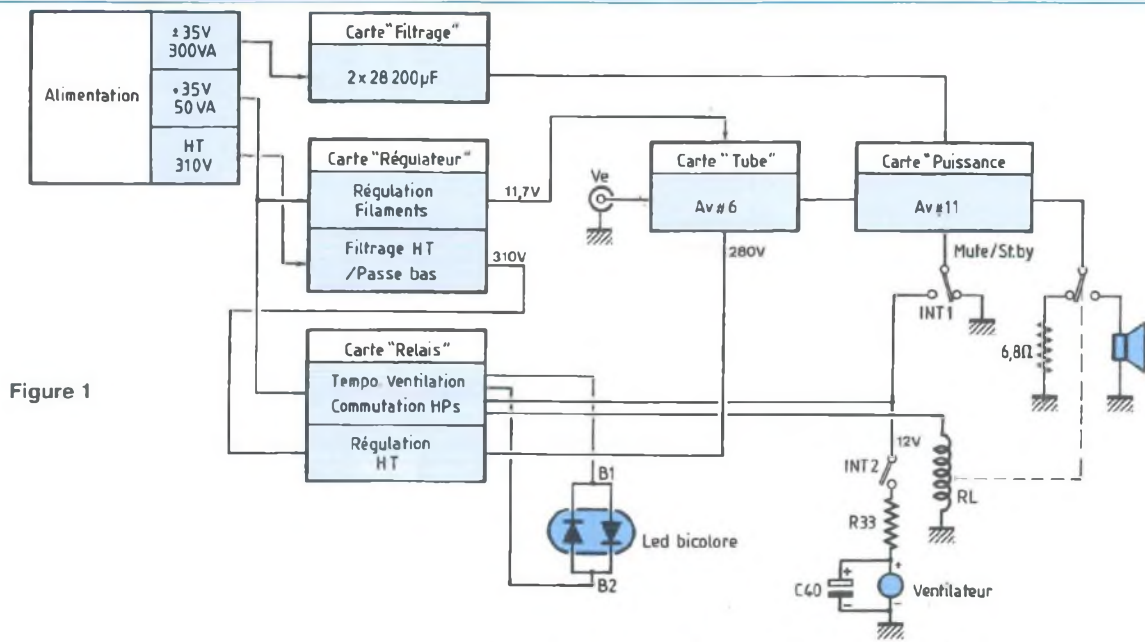


Figure 1

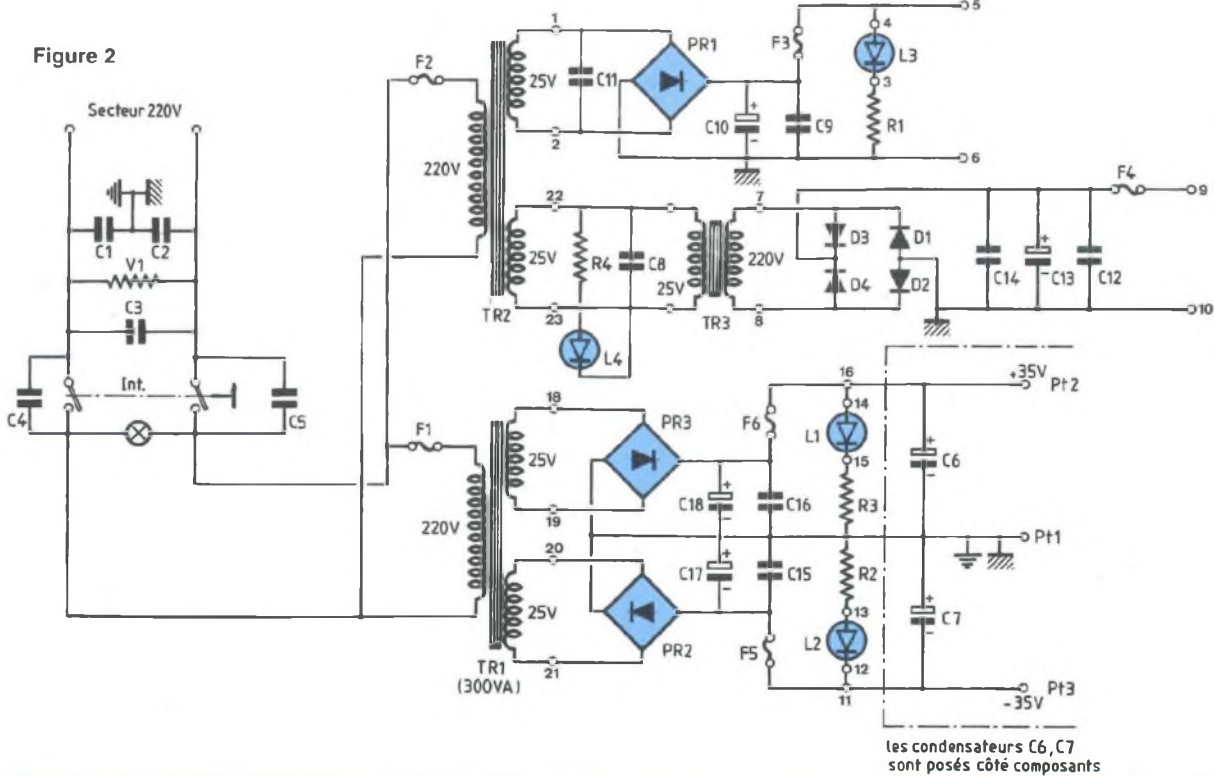


Figure 2

du transformateur TR3 pour obtenir la Haute Tension. C'est plus prudent que de travailler directement à partir du secteur. Attention, des modifications seront peut-être nécessaires au niveau du boîtier si

vous ne trouvez pas exactement les mêmes éléments. Avant d'usiner le coffret munissez-vous de tous les composants. Des numéros ont été placés sur les différents schémas, non pas pour les alourdir mais

pour faciliter les interconnexions. Exemple : sur le schéma «structurel» les numéros 1 et 2 repèrent un des deux secondaires de TR2 qui est relié à C11 et au pont 1. En vous reportant figure 5A vous remar-

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

Figure 3A


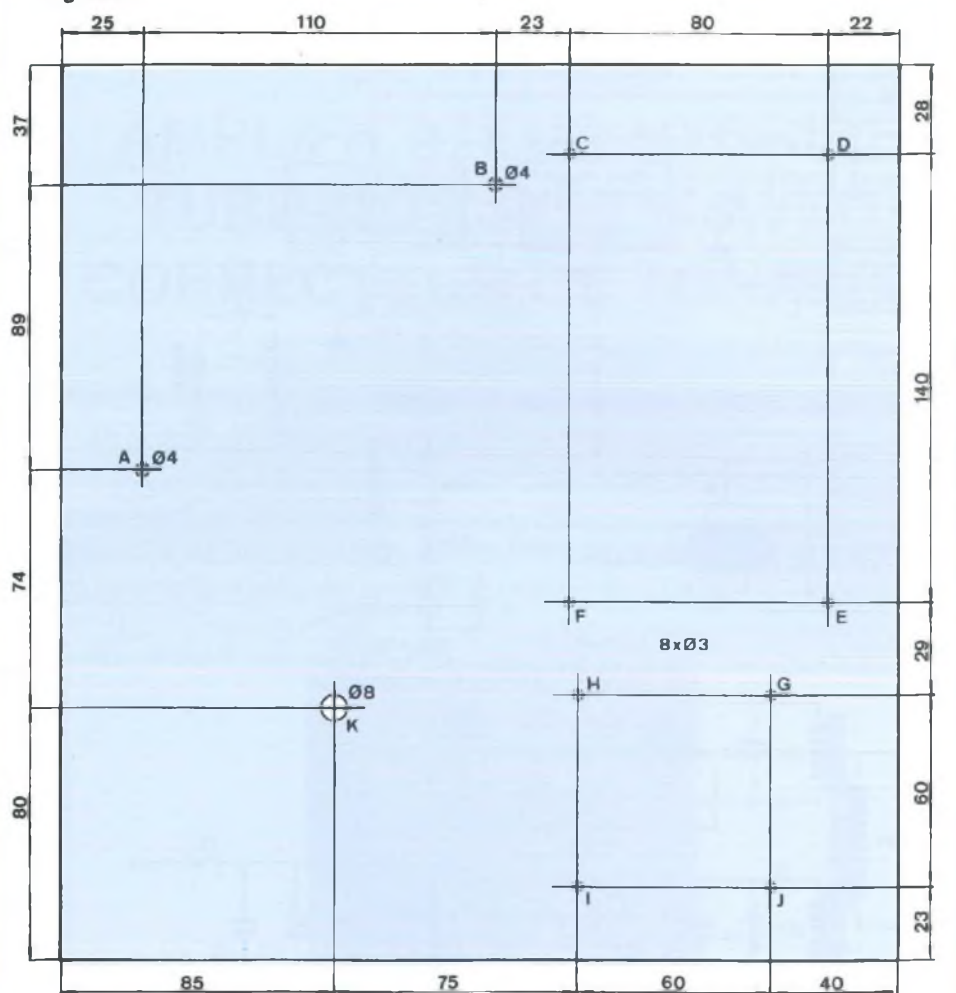


Figure 3B

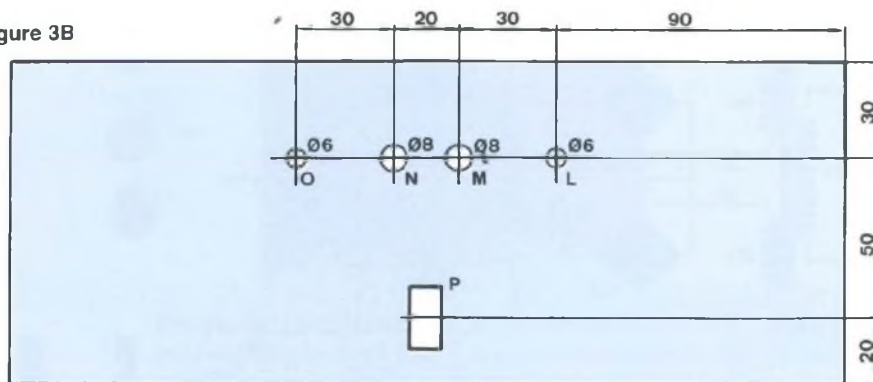

TR2 : perçage = 4 mm.
 K : fixation transformateur.
 TR1 : perçage = 8 mm.
 G H I J : fixation transformateur.
 TR3 : perçage = 3 mm.
 C D E F : fixation carte alimentation :
 perçage = 3 mm.

Figure 3B : (face avant)

O L : fixation clips métal leds \varnothing : 3 mm :
 perçage = 6 mm.
 N M : fixation clips métal leds \varnothing : 5 mm :
 perçage = 8 mm.
 P : reçoit l'interrupteur lumineux (INT) à
 percer suivant le modèle.

Figure 3C : (face arrière)

Q R : emplacements des prises XLR :
 - XLR1 = R
 - XLR2 = Q
 S : prise secteur USA Bulgin châssis, à
 usiner suivant ses côtes.
 u t : reçoit 2 porte-fusibles châssis :
 - F1 = u
 - F2 = t
 - perçages = 13 mm.

Comment percer R et Q ? A l'aide d'un
 petit foret de \varnothing 1 mm, percer le centre du
 cercle. En utilisant un compas de
 «menuisier», ajuster le cercle pour un
 rayon de 12 mm. A l'intérieur, avec un
 foret de \varnothing 3 mm, faites une multitude de
 trous. Lorsque la partie intérieure du
 cercle sera enlevée, utilisez une lime
 ronde pour peaufiner le travail.

RÉALISATION DU CIRCUIT IMPRIMÉ ET IMPLANTATION

Le typon est donné à l'échelle 1, figure
 4A et figure 5A pour l'implantation.
 Pour réaliser le circuit imprimé, nous
 vous conseillons la méthode par l'ultra-
 violet qui vous garantira un résultat pro-
 fessionnel.

Perçages :
 - 4 trous «fixation carte» 3 mm
 - 4 porte-fusibles C.I. 1,2 mm
 - 3 ponts de diodes 1,2 mm
 - condensateurs C10, C13 1,4 mm

quez que 1 et 2 alimentent bien les
 deux composants ci-dessus. Maintenant
 reportez-vous figure 6A (plan de câbla-
 ge), les numéros 1 et 2 de TR2 sont donc
 à relier avec les numéros 1 et 2 de la
 carte «Alimentation».

USINAGE DU COFFRET

Le coffret utilisé est un EC 26/10 fa 280
 de ESM.

Figure 3A : (fond du coffret)

A B : fixation transformateur.

L'HYBRIDE TUBES / TRANSISTORS

Figure 3C


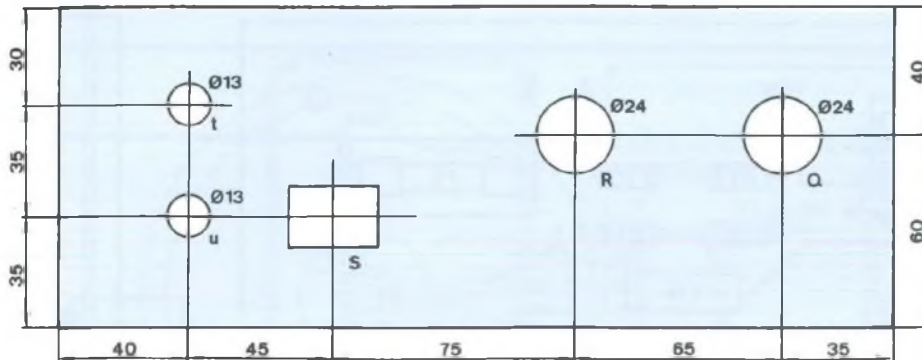


Figure 4A

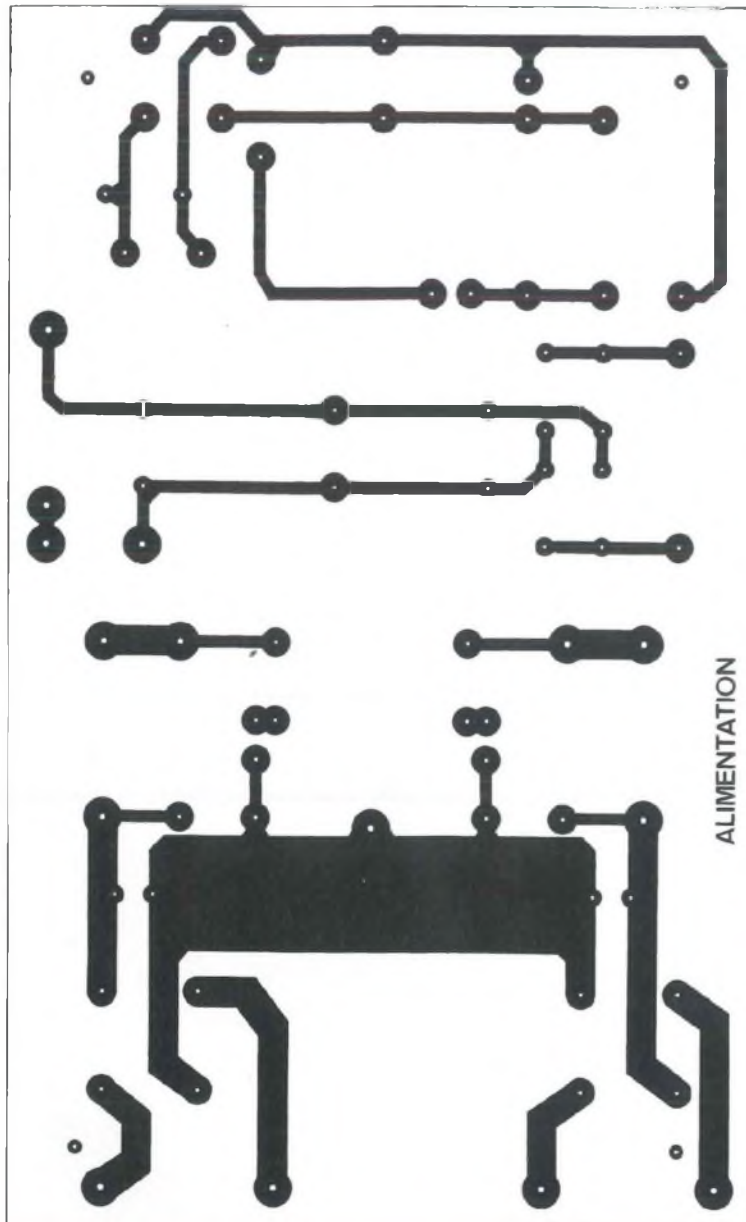

- 14 picots pour les numéros :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 1,1 mm
- numéros 11 16 17 18 19 20 21 1,5 mm
- autres composants 0,8 mm

Lors de l'implantation, faites attention au sens des condensateurs polarisés, des leds L1/2/3/4 et des ponts de diodes. Vous n'oublierez pas de souder **côté pistes** les 8 condensateurs antiparasites aux bornes des ponts 2 et 3.

Figure 6A : remarquez que R4 et C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, V1 sont câblés en l'air.

CABLAGE DE L'ALIMENTATION

En vous aidant du schéma «structurel», de la figure 5A et de celui de la figure 6A nous pensons que le câblage ne doit pas poser de problème.

Les liaisons d'alimentations : +310 V (haute-tension), +35 V (filaments, ventilation, temporisation), seront réalisées avec du câble de 0,75 mm² multibrins. Pour les liaisons ±35 V de puissance, utiliser du fil souple de 1,5 mm². Enfin prendre du petit fil pour câbler les quatre leds.

Les condensateurs C6, C7 seront **simplement posés** sur le circuit imprimé entre les deux ponts de diodes 2, 3 (fig 6A). Du fil de cuivre rigide de 1,5 mm² réalisera les liaisons suivantes :

- cosse + de C6 à la pastille numéro 16
- cosse - de C6 à la pastille numéro 17
- cosse + de C7 à la pastille numéro 17
- cosse - de C7 à la pastille numéro 11



La cosse de terre de la prise Bulgin sera soudée au point milieu de C6, C7. La masse du boîtier sera elle aussi reliée à ce point milieu (on prendra cette masse à la fixation notée B de la prise XLR1 (figure 6A).

La prise XLR2, recevant les ±35 V sera reliée aux points notés pt1, pt2, pt3 de la carte d'alimentation.

Les deux prises XLR seront fixées par 4 vis identiques à celles utilisées ci-dessus. La prise Bulgin châssis sera fixée avec des vis dont les dimensions dépendront du modèle acheté.

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

Figure 5A

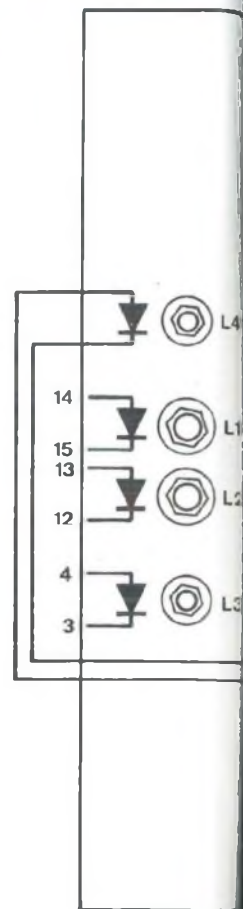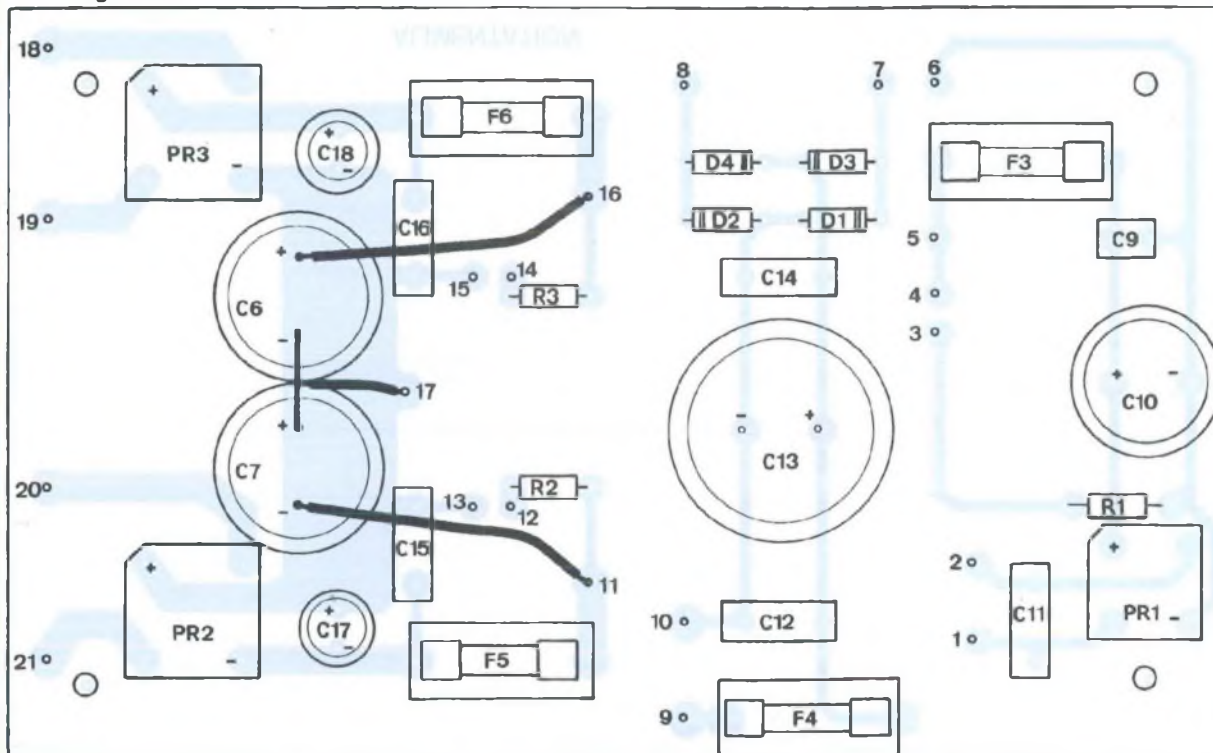

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

CARTE ALIMENTATION

- Résistances 1 W, ± 5 %
R1, R2, R3, R4 : 3,9 kΩ

- Condensateurs

C1, C2, C3, C4, C5 : 47 nF 250 AC
C6, C7, C10 : 4700 µF / 40 V chimique radial
C8 : 10 nF / 63 V
C9 : 0,47 µF / 63 V
C11 : 0,047 µF / 100 V
C12, C14 : 22 nF / 400 V
C13 : 220 µF / 385 V chimique radial
C15, C16 : 33 nF / 100 V
C17, C18 : 470 µF / 63 V chimique radial
8 condensateurs de 100 nF / 63 V LCC à souder aux ponts PR2 et PR3

- Diodes

D1, D2, D3, D4 : 1 N 4007

- Ponts de diodes

2 x PBPC 807 (PR2 et PR3)
1 x KPBC 606 (PR1)

- Divers

1 interrupteur secteur rectangulaire 6 A / 220 V avec lampe intégrée
2 leds ø 5 mm, jaunes
2 leds ø 3 mm, verte et rouge

4 porte-fusibles pour C.I.


2 porte-fusibles pour châssis
4 entretoises nylon 20 mm, ø 3 mm
8 vis tête ronde longueur 5 mm, ø 3 mm
6 vis tête fraisée long 10 mm, ø 3 mm + 6 écrous
7 vis pour les trois transformateurs + écrous
14 picots
2 clips métal pour led ø 5 mm
2 clips métal pour led ø 3 mm
2 prises femelles XLR pour châssis
4 prises mâles XLR pour les deux câbles de liaisons Alim/Ampli
1 coffret ESM EC 26 / 10 fa 280
1 mètre de câble, 3 conducteurs, souple, section 1,5 mm²
V1 : Varistance VDR / 250 V

- Fusibles

F1, F2 : 3,15 A temporisé
F3 : 2 A rapide
F4 : 300 mA retardé
F5, F6 : 6 A temporisé


- Transformateurs

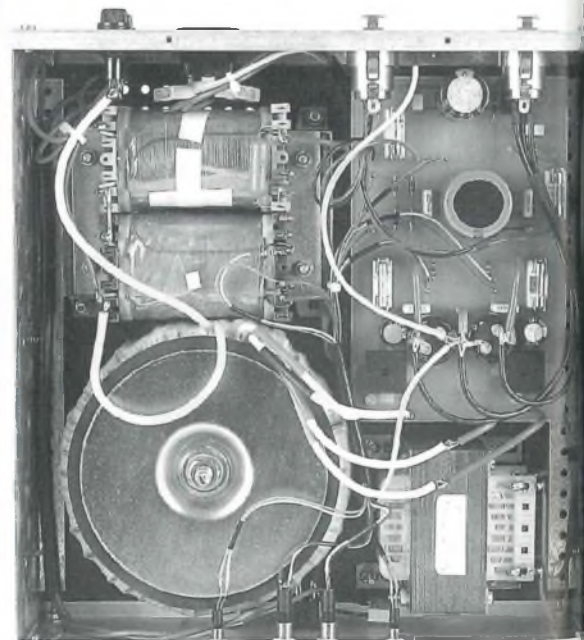Primaires : 220 V
Secondaires :
T1 : 2 x 25 V / 300 VA torique
T2 : 2 x 25 V / 100 VA étrier
T3 : 1 x 25 V / 50 VA étrier



L'HYBRIDE TUBES / TRANSISTORS

Figure 6A

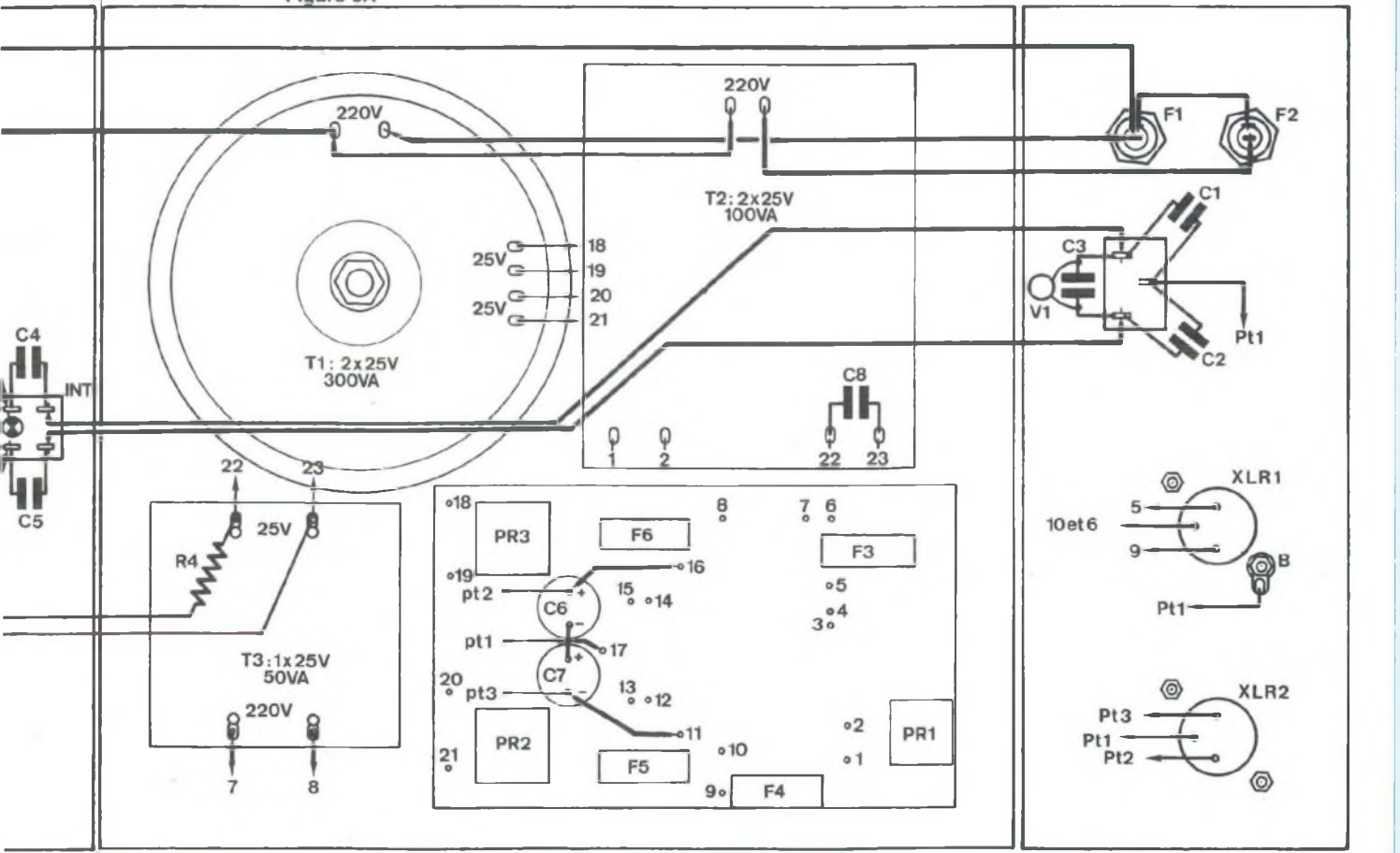

La carte «alimentation» sera fixée avec 4 vis de 25 mm de longueur et de \varnothing 3 mm aux 4 entretoises en nylon de longueur 20 mm.

RÉALISATION DES 2 CABLES DE LIAISON ALIM / AMPLI

Utiliser du câble à 3 conducteurs de section 1,5 mm² et de longueur 50 cm.

ESSAIS :

Après avoir vérifié le câblage et les éventuelles erreurs, placer dans F1 et F2 des fusibles temporisés de 3,15A.

Placer dans F3 un fusible rapide de 2A, dans F4 un modèle de 300 mA et dans les supports F5, F6 des fusibles temporisés de 6A.

Si à la mise sous tension une coupure de courant intervient, ne vous inquiétez pas, cela n'est probablement dû qu'à votre disjoncteur différentiel qui à un faible cou-

rant de «protection». Remettre le «compteur» en fonction ON.

Si les fusibles F1 ou F2 «fondent», vérifier le câblage. Vous ne trouvez rien d'anormal ? C'est que les transformateurs «tirent» trop de courant à la mise sous tension.

La solution est de placer dans F1 et F2 des fusibles de 4 ampères.

Maintenant que tout fonctionne correctement, vérifier que les 4 tensions sont présentes (les 4 leds doivent être allumées). A l'aide d'un voltmètre, mesurer par rapport à la masse de la prise en question les tensions présentes.

Aux bornes de la prise XLR2 vous devez avoir entre ± 35 V et ± 38 V.

Aux bornes de la prise XLR1 vous devez avoir une haute tension d'environ 310 V à 330 V et pour la deuxième tension environ +35 V à +38 V. Tout étant en ordre vous pouvez refermer le coffret.

NOTES :

* «Vider» la haute tension à l'aide d'une résistance de 3,9 k Ω /1 W. Cela évitera des arcs lorsque vous connecterez l'alimentation à l'amplificateur.

* Si toutes les tensions sont présentes mais que des leds restent éteintes, c'est que vous avez dû les câbler en inverse.

*Pour les condensateurs Haute-Tension, il faut absolument que leur tension maximale de service soit égale ou supérieure à 350 V.

L'AMPLIFICATION

Hormis les structures d'alimentations et de filtrages, le fonctionnement de cet amplificateur réside dans l'utilisation de deux blocs. Le premier est la pré-amplification en tension réalisée par deux

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

Figure 7A

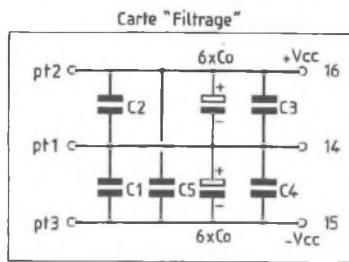


Figure 7B

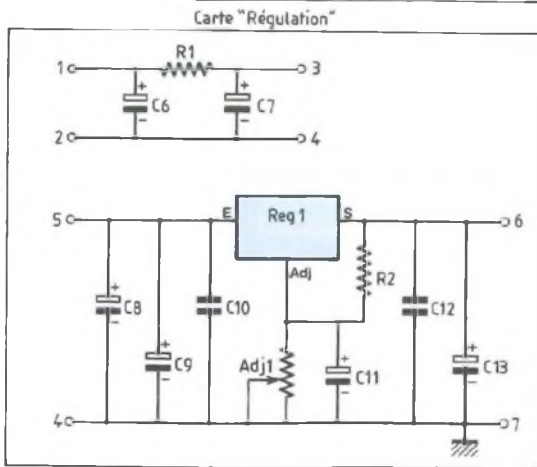


Figure 7C


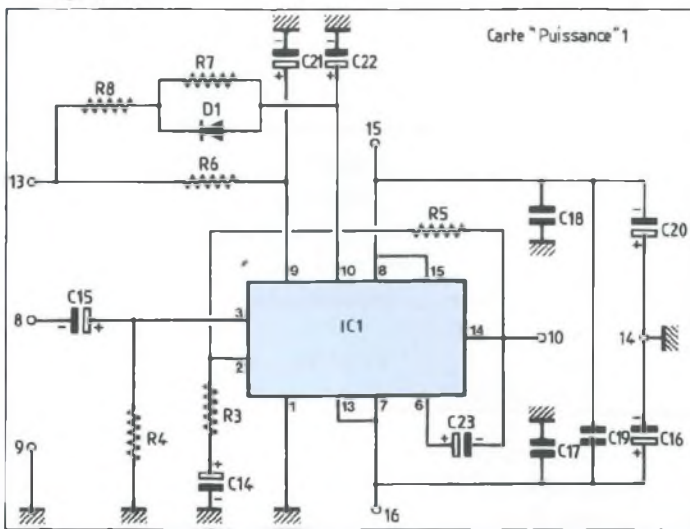


Figure 7D

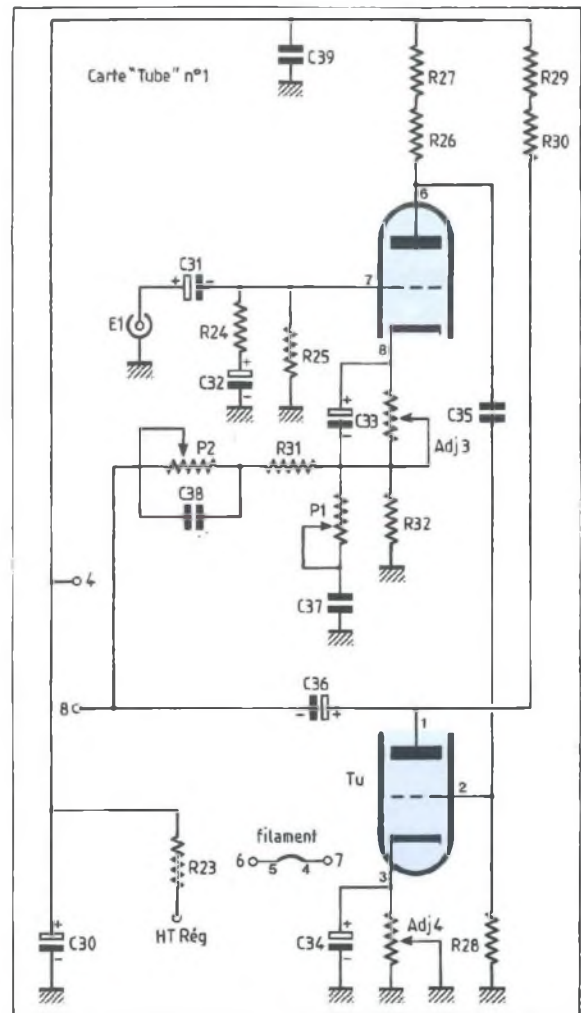

triodes ECC83 et le deuxième est constitué des circuits intégrés TDA7294 fournissant toute la puissance aux enceintes.

FONCTIONNEMENT SOMMAIRE

Se reporter à la figure 7 (7A à 7E).

L'amplification en tension est réalisée par le tube ECC83 qui renferme deux triodes aux caractéristiques identiques.

La contre-réaction utilisée est du type TENSION-TENSION, puisque nous prélevons et comparons des tensions.


Le système étant contre-réactionné cela présage d'une large bande passante, d'un faible taux de distorsion, et d'un gain en tension ne dépendant que d'un rapport de résistances...

Le mode de fonctionnement en linéaire

du circuit est obtenu lorsque le potentiomètre des Graves P2 a une résistance nulle et que celle des Aigus P1 est égale à 4,7 kΩ.

En considérant l'impédance de C37 nulle et celle de C38 infinie dans leur registre respectif, nous pouvons établir les différentes amplifications (expressions simplifiées) :

Figure 7E

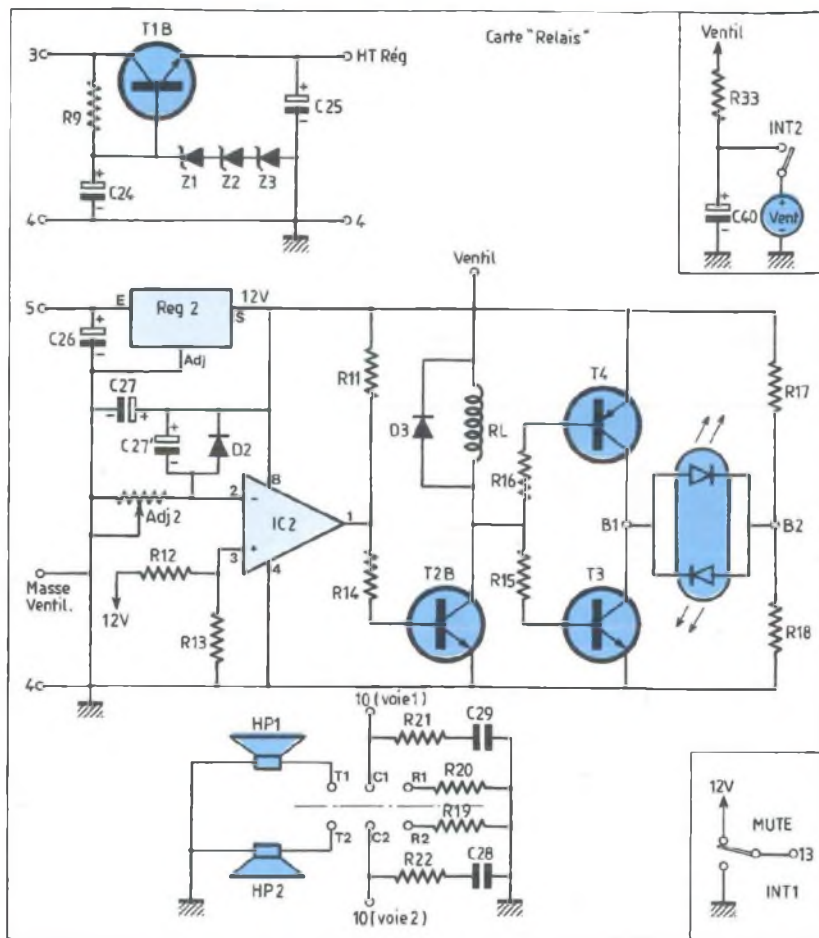

Gain du registre grave
 $\Rightarrow G = (R31 + P2) / R32$

Gain en mode linéaire

$\Rightarrow G = R31 / R32$

Gain du registre aigu

$\Rightarrow G = (R31 \times [R32 + P1]) / (R32 \times P1)$

On notera que le gain en boucle ouverte est en théorie d'environ 250. La chaîne de retour est constituée de R32, P1, C37, R31, P2, C38.

Les valeurs ont été trouvées par simulation et les valeurs définitives pendant l'expérimentation. La partie puissance est un circuit intégré qui peut être comparé à un «gros» ampli opérationnel utilisé en mode non inverseur dont le gain G est égal à $1 + R5/R3$.

Les différents composants associés per-

mettent d'éviter les oscillations du circuit et de commander la fonction Mute/stand-by.

Lorsque le signal a été traité par la section pré-amplification (carte «tube»), la modulation est appliquée à la carte «puissance» et «injectée» au picot n° 8 via C15 et ressort amplifiée au picot n° 10 en direction de la carte «relais».

Pour minimiser le souffle qui est dû aux tubes, on alimente les filaments de ceux-ci avec une tension filtrée, régulée et ajustable.

CARTE FILTRAGE

Elle est constituée d'une batterie de 12 condensateurs Co de 4700 µF/40 V et de capacités antiparasites complémentaires.

Cette grande réserve d'énergie sera utile lors de forts transitoires.

L'alimentation de la carte se fait aux picots pt1, 2, 3 avec du fil souple torsadé de section 1,5 mm², fils soudés à la prise châssis XLR2.

Ces câbles seront soudés côté pistes du C.I. aux pastilles repérées pt1, pt2, pt3.

Aux pastilles numérotées 14, 15, 16 seront fixées trois vis (avec écrous de diamètre 3 mm et de longueur 25 mm).

Grâce à ces vis, nous allons pouvoir raccorder efficacement les divers câbles d'alimentations à l'aide de cosses à souder, le tout placé en étoile pour éliminer les «bruits de masse».

Attention au sens des condensateurs Co !

Réalisation du circuit imprimé et implantation des composants

Typon et implantation des composants vous sont donnés figure 8G et figure 9G.

La méthode pour réaliser la gravure du circuit est la même que celle de l'alimentation.

Perçages :

Co : foret de 1,2 mm
 pastilles 14, 15, 16 : foret de 3 mm
 pastilles pt1, pt2, pt3 : non percées
 autres composants : foret de 0,8 mm

CARTE RÉGULATION

Cette carte filtre à nouveau la haute tension par condensateur et par filtre passe-bas (C6-R1-C7).

Elle possède également une section régulation de tension constituée d'un régulateur ajustable (Reg1) et des divers composants nécessaires pour son fonctionnement.

On ajustera la tension de sortie à 11,7 V au moyen de l'ajustable Adj1.


Cette tension, présente aux picots 6 et 7, sera destinée à alimenter les filaments des 2 tubes «Tu».

Vous utiliserez 2 câbles constitués de 2 fils torsadés.

Le premier câble partira des numéros

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

Figure 8G

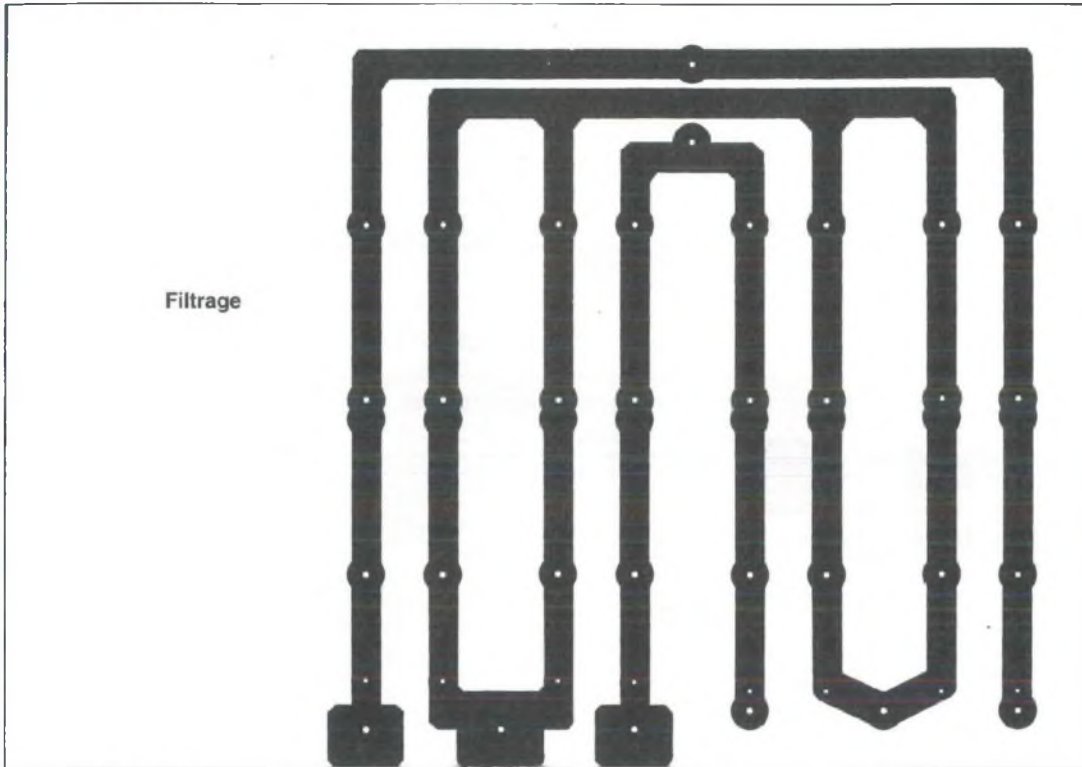

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

CARTE FILTRAGE


- Condensateurs

Co : 12 x 4700 μ F/40 V chimique radial
 C1, C2, C5 : 47 nF / 100 V
 C3, C4 : 33 nF / 100 V

- Divers

3 vis + écrous (\varnothing 3 mm, long. 25 mm) pour N°14, 15, 16
 1 prise pour châssis XLR femelle (XLR2)
 2 vis à têtes fraisées (long 5 mm, \varnothing 3 mm) + écrous (fixation de XLR2)

Figure 9G

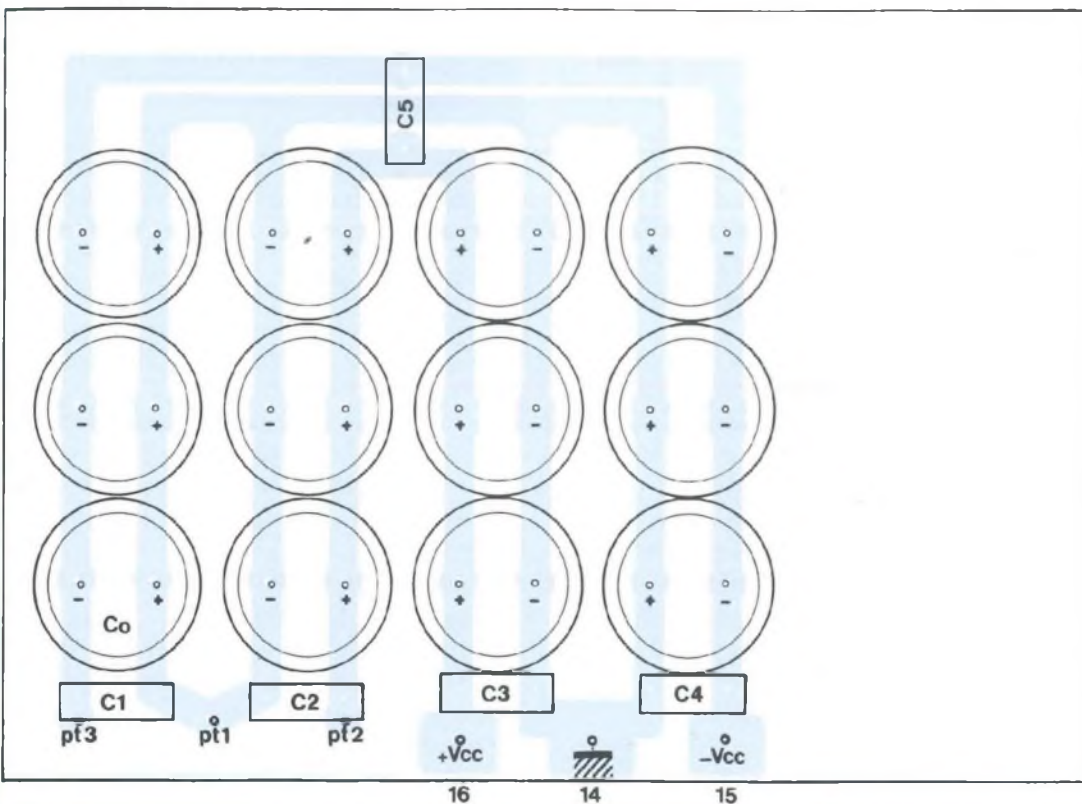

L'HYBRIDE TUBES / TRANSISTORS

Figure 10G


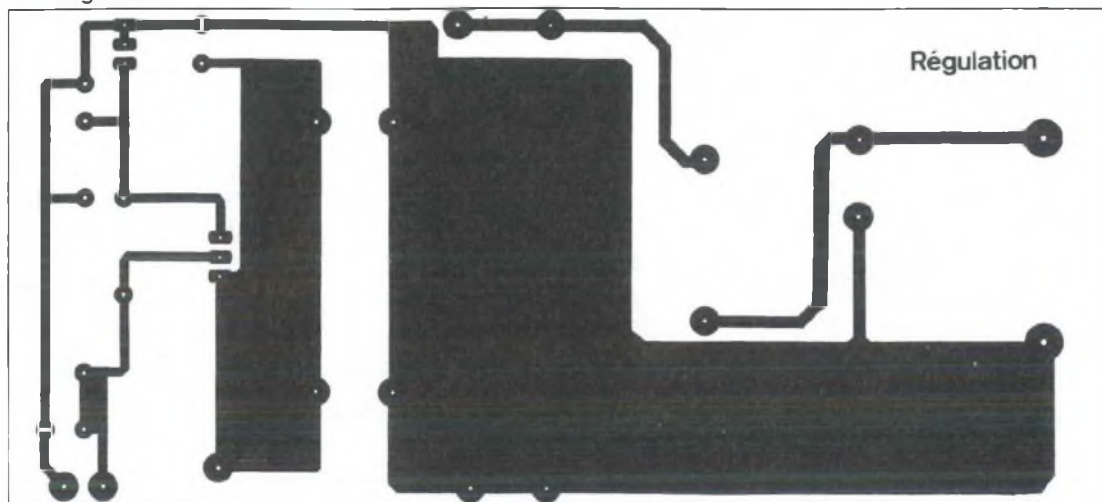


Figure 11G

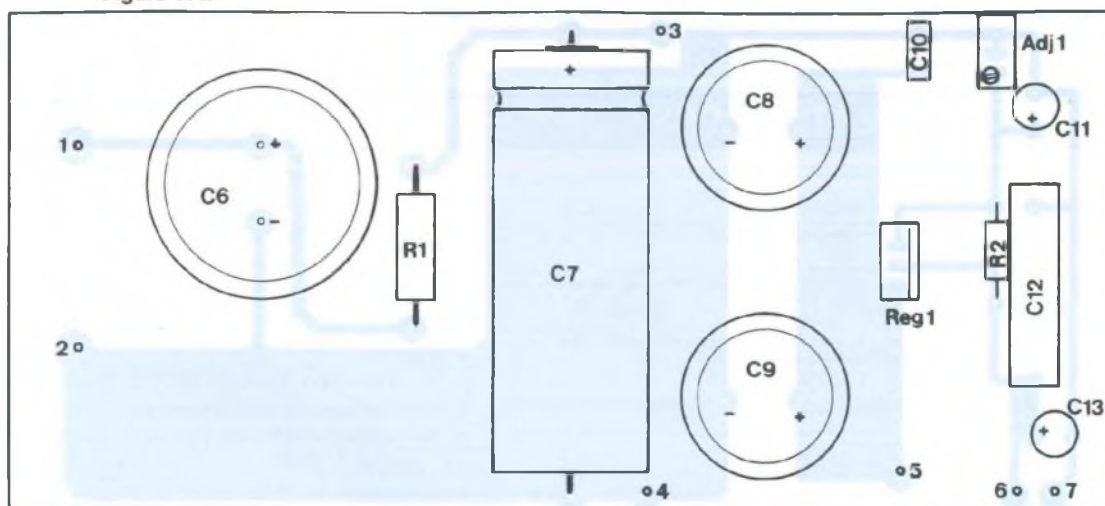

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

CARTE RÉGULATION

- Résistances

R1 : 47 Ω / 3 W

R2 : 270 Ω / 5 % / 1/2 W

Adj1 : Ajustable multi-tours vertical 10 k Ω

- Condensateurs

C6 : 220 μ F / 385 V

chimique radial

C7 : 100 μ F / 350 V

chimique axial

C8, C9 : 4700 μ F / 40 V radial

C10 : 0,47 μ F / 63 V

C11, C13 : 10 μ F / 63 V

chimique radial

C12 : 56 nF / 400 V

- Divers

Reg1 : LM 317T

7 picots

1 kit d'isolation T0220 (vis + écrou + canon + mica + graisse)

1 prise femelle pour châssis XLR (pour XLR1)

2 vis à têtes fraisées (long 5 mm, \varnothing 3 mm) + écrous pour la prise XLR1.

6 et 7 jusqu'au filament de la carte «TUBE 1».

Le deuxième partira aussi des numéros 6 et 7 pour alimenter le filament du tube de la carte «TUBE 2».

Les numéros 3 et 4 représentent la haute tension et la masse.

Ils seront reliés à la carte «RELAIS» aux mêmes numéros.

L'alimentation de la carte se fera à partir d'une prise femelle pour châssis XLR (XLR1).

Le régulateur Reg1 sera fixé au dissipateur N°2 et non directement sur la carte. Il faudra donc confectionner un câble torsadé de 3 conducteurs, soudé côté pistes.

Vous raccorderez cette carte aux autres

et à la prise XLR1 comme indiqué sur le schéma de câblage.

Réalisation du circuit imprimé et implantation : figure 10G, figure 11G

Commencer par les «petits» composants pour finir par les «volumineux». N'oubliez pas les picots qui se trouvent aux pastilles n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Perçages :

7 picots : foret de 1,2 mm

C6, C7 : foret de 1,4 mm

autres composants : foret de 0,8 mm

Note : Ne pas percer les 3 pastilles du régulateur Reg1 (câble soudé côté pistes).

CARTE DE PUISSANCE

Voici la carte qui fournira toute la puissance aux enceintes. Il faudra la réaliser en deux exemplaires pour obtenir la stéréophonie. Tous les fils d'alimentations, de modulation, de stand/by seront soudés côté pistes.

Faites attention au sens des condensateurs chimiques.

Les figure 12G et figure 13G représentent l'implantation des composants et le mylar du circuit imprimé.

Remarques :

Ne pas oublier le condensateur C23 (22 μ F / 63 V radial) qui n'est pas représenté sur la figure 13G.

Il sera soudé côté pistes comme suit :

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

Figure 12G


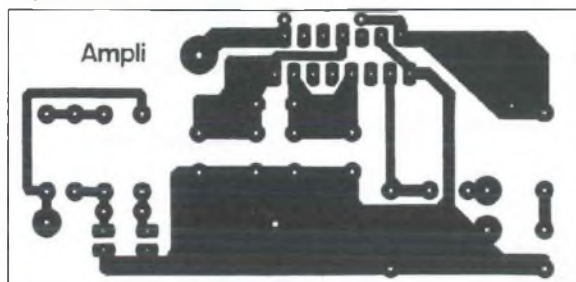


Figure 13G

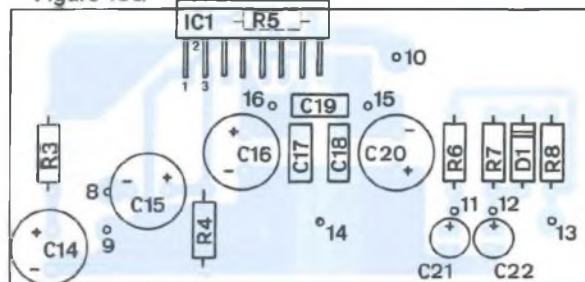

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

CARTE DE PUISSANCE

- Résistances 1/2 W, 5 %

R3 : 1 k Ω
 R4 : 100 k Ω
 R5, R8 : 10 k Ω
 R6 : 22 k Ω
 R7 : 30 k Ω

- Condensateurs

C15, C16, C20 : 100 μ F / 63 V radial
 C14 : 220 μ F / 63 V radial
 C21, C22 : 10 μ F / 50 V radial
 C17, C18, C19 : 100 nF / 63 V LCC
 C23 : 22 μ F / 63 V radial

- Semiconducteurs

D1 : 1N4148
 IC1 : TDA 7294V

- Divers

1 kit d'isolation pour IC1
 3 cosses à souder \varnothing 3 mm

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

CARTE RELAIS

- Résistances 1/2 W, 5 %

R9 : 12 k Ω
 R11, R13 : 2,2 k Ω
 R12 : 10 k Ω
 R14 : 4,7 k Ω
 R15, R16 : 15 k Ω
 R17 : 680 Ω
 R18 : 560 Ω
 R19, R20 : 6,8 Ω / 7 W
 R21, R22 : 10 Ω / 1 W
 R33 : 47 Ω / 3 W
 Adj2 : 1 M Ω / 1 tour (ou 2,2 M Ω)

- Condensateurs

C24 : 2,2 μ F / 385 V axial chimique
 C25 : 220 μ F / 385 V radial chimique
 C26 : 10 μ F / 35 V radial chimique
 C27 : 4,7 μ F / 63 V radial chimique
 C27' : 22 μ F / 50 V radial chimique
 C28, C29 : 100 nF / 63 V LCC
 C40 : 2 200 μ F / 16 V axial
 (ajouté durant l'expérimentation)

- Diodes

D2 : 1N4148
 D3 : 1N4004

- Zeners

DZ1 : 200 V / 1,3 W
 DZ2 : 33 V / 1,3 W
 DZ3 : 47 V / 1,3 W

- Circuits intégrés

IC2 : LMT393N
 REG2 : LM 7812 / T0220

- Transistors

T1B : BU 208D
 T2B : BC 141
 T3 : 2N3440
 T4 : 2N5416
 (nous avons ajouté B à T1 et T2 pour ne pas les confondre avec les pastilles T1 et T2).

- Divers

2 dissipateurs pour T3, T4 \Rightarrow ML 61 T05
 2 straps (ne pas les oublier)
 1 support tulipe 8 broches
 3 supports transistors T2B, T3, T4
 1 vis long. 25 mm, \varnothing 3 mm + écrou (pour la MHQ)

2 vis \varnothing 3 mm, long. 5 mm + écrous (pour collecteur de T1B)
 4 vis \varnothing 3 mm, long. 30 mm + écrous adéquates pour le ventilateur
 2 rondelles \varnothing int. 3 mm (pour collecteur de T1B)
 17 picots
 1 kit d'isolation pour le REG2 (vis + écrou + canon + mica + graisse)
 2 interrupteurs INT1, INT2 : inverseurs 2A / 250 V
 1 ventilateur 12 VDC / 0,07 A
 1 relais Matsushita DC 12 V : 5 A-277 V AC : 5 A-30 V DC \Rightarrow 2 R.T.
 4 passe-fils faisant office d'amortisseurs pour le ventilateur \varnothing int. 3 mm
 1 clip plastique \varnothing 5 mm pour led bicolore (pour l'enjoliveur)
 1 led bicolore \varnothing 5 mm
 1 banane pour châssis, rouge, 10 A
 1 banane pour châssis, noire, 10 A

Notes :

Pour mettre en place les 4 amortisseurs du ventilateur, REG2, INT1, INT2, l'enjoliveur, etc... Il faudra attendre l'usinage et l'assemblage des coffrets/cartes.

- la «queue» (+) de C23 sera soudée à la broche 6 de IC1
 - la «queue» (-) de C23 sera soudée à la broche 14 de IC1

Côté pistes, vous souderez 2 petits fils reliant les picots n° 11 et 12 au circuit IC1 (mise en service de la fonction Mute/stand-by).

- N° 11 relié à la broche 9 de IC1
 - N° 12 relié à la broche 10 de IC1
 Vous n'oublierez pas de souder aux pastilles n° 14, 15, 16 des fils souples côté

L'HYBRIDE TUBES / TRANSISTORS

Figure 14G


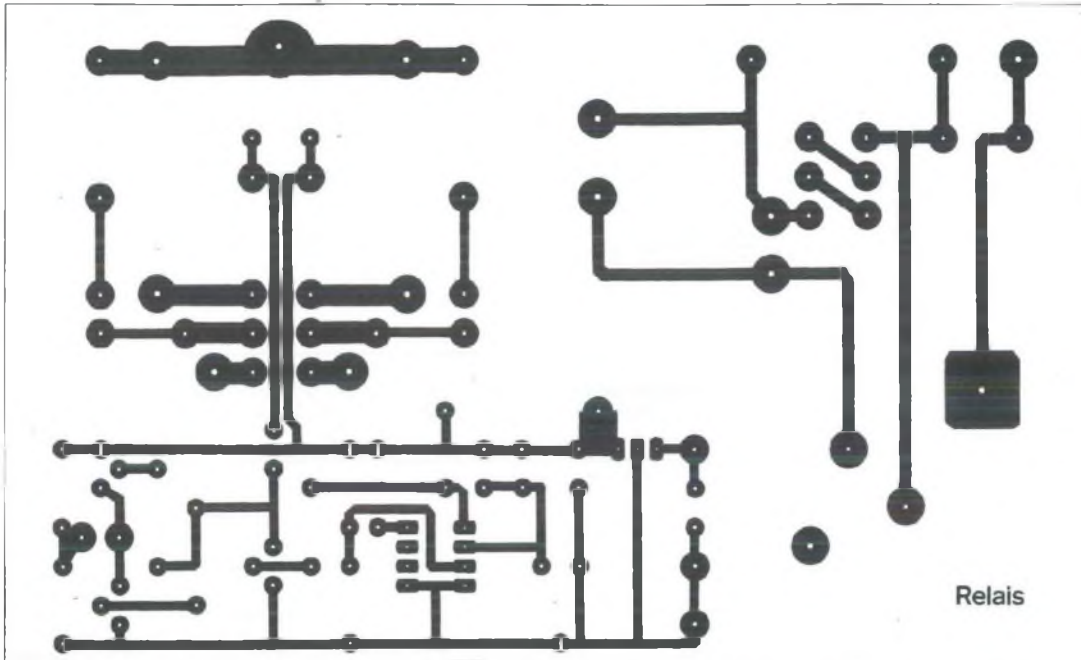


Figure 15G

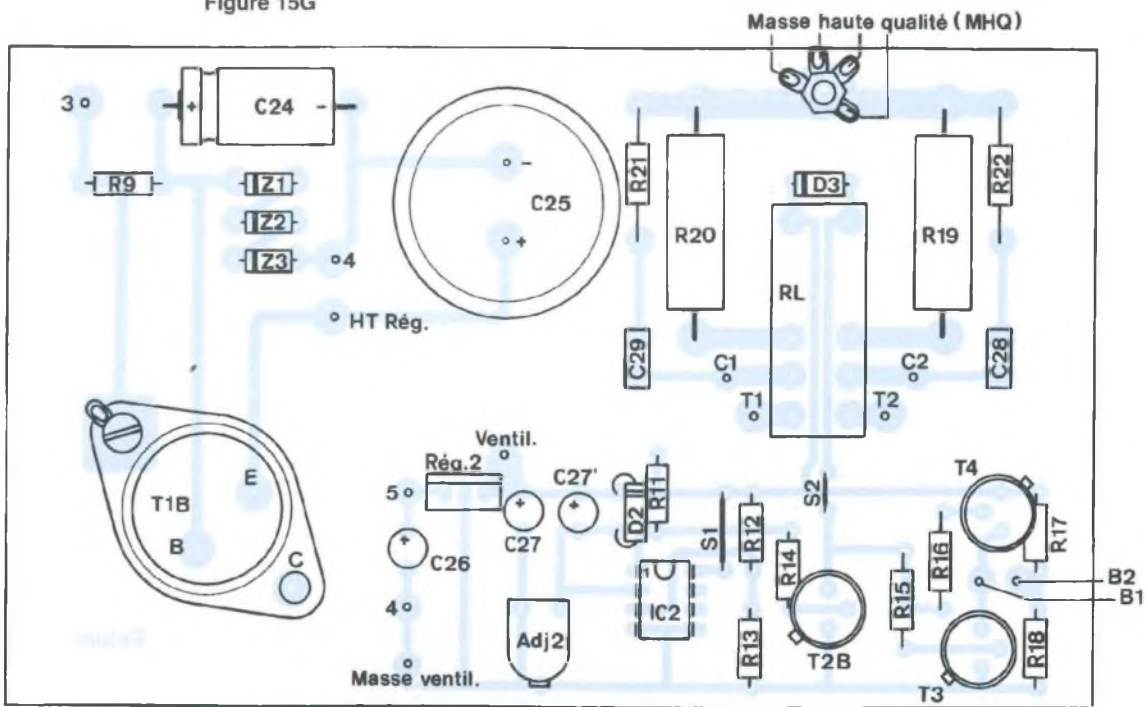

pistes qui seront reliés à la carte «filtrage» au moyen de cosses (\varnothing 3 mm).

En 8 et 9, vous soudez un câble blindé de section extérieure 3 mm en direction de la carte «tube».

Au N°13, vous soudez un fil souple de

petit diamètre, 0,5 mm², en direction de l'interrupteur INT1.

Le circuit intégré IC1 devra être isolé du dissipateur par son kit d'isolation.

Perçages :

- composants : foret de diamètre \varnothing 1 mm

- non percés : n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

CARTE RELAIS

La carte «relais» reçoit une régulation haute-tension et une section temporisa-

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

Figure 16G


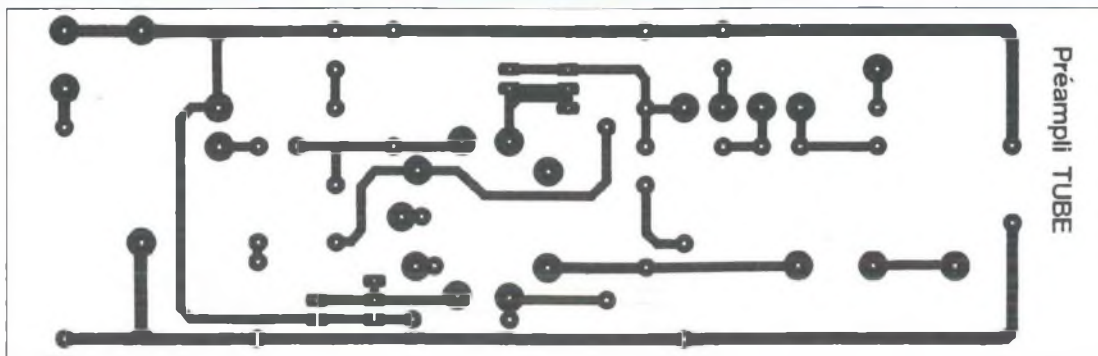


Figure 17G

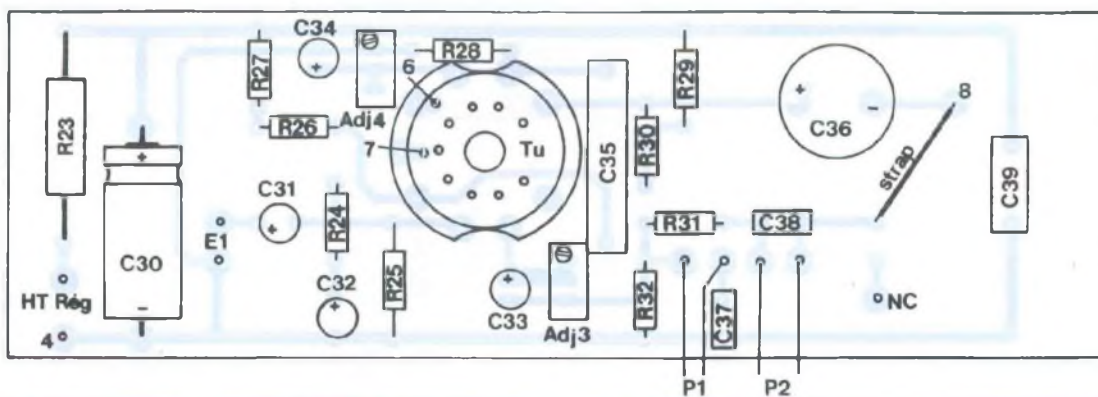

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

CARTE «TUBE»

- Résistances 1/2 W, 5 %

R23 : 47 Ω
 R24 : 47 k Ω
 R25, R28 : 1 M Ω
 R26, R30 : 120 k Ω / 1 W
 R27, R29 : 10 k Ω / 1 W
 R31 : 2,7 k Ω
 R32 : 470 Ω
 Adj3, Adj4 : ajustable vertical multi-tours 2 k Ω
 P1 : 2x4,7 k Ω lin + 2 résistances de 330 Ω

P2 : 2x220 k Ω lin + 2 résistances de 15 k Ω

P3 : 2 x 47 k Ω lin ALPS

- Condensateurs

C30 : 2,2 μ F / 385 V axial chimique
 C31 : 47 μ F / 63 V radial
 C32 : 47 μ F / 25 V radial
 C33, C34 : 220 μ F / 25 V radial
 C35 : 220 nF / 400 V
 C36 : 15 μ F / 450 V
 C37 : 100 nF / 63 V
 C38 : 150 nF / 63 V

C39 : 22 nF / 400 V
 C41 : 1 nF / 63 V

- Tube

1 tube ECC83

- Divers

1 support noval pour circuit imprimé
 1 strap
 9 picots
 1 prise RCA dorée isolée
 1 passe-fil \varnothing 10 mm pour isoler la prise RCA

tion/ventilation/Mute-stand-by. La régulation haute-tension s'effectue par transistor Ballast. La tension de la base est fixée par les trois Zeners DZ1, 2, 3. Nous obtenons ainsi sur l'émetteur une tension régulée d'environ + 280 V.

Les différents condensateurs servent de réserve d'énergie et filtrent les différents parasites. Pour la temporisation, nous avons utilisé la charge/décharge d'un condensateur relié à un comparateur à collecteur ouvert (IC2). On agit sur la

durée de la temporisation en ajustant Adj2. Les transistors servent à la commutation du relais et de la led bicolore.

La Masse Haute Qualité (MHQ) est nécessaire pour tous les points sensibles du montage.

En reliant tous les points actifs du montage à MHQ, on limite les chutes de tensions parasites.

Vous visserez ou souderez au trou noté MHQ, une vis de 3,5 cm de long et de diamètre 3 mm.

Tous les fils devant être fixés à ce point, le seront par l'intermédiaire de cosses à souder (\varnothing 3mm).

Le régulateur Reg2 sera fixé au dissipateur N° 1 avec son kit d'isolation.

En B1/B2 sera soudée la led bicolore.

Réalisation du circuit et implantation : figure 14G et figure 15G

Faites attention au sens des condensateurs chimiques, circuit intégré et transistors.

L'HYBRIDE TUBES / TRANSISTORS

Ne plaquez pas les deux résistances R19 et R20 contre le circuit imprimé (distance 5 mm environ).

Le câblage de T1B est particulier car le transistor sera soudé sur des picots pour un démontage rapide ; la connexion du collecteur sera réalisée par deux vis, deux écrous, deux cosses et un fil.

N'oubliez pas les deux straps côté composants (S1 et S2).

Les Zeners Z1, Z2 et Z3 seront soudées sur des picots.

Le ventilateur sera alimenté au travers d'une cellule RC (R37, C40), câblée en l'air, afin de ne pas entendre le moteur dans les enceintes.

Souder côté pistes :

- les pastilles T1, T2 qui recevront les câbles reliés aux bananes (+) des voies 1 et 2 ;

- les pastilles C1, C2 qui recevront les câbles issus des sorties N° 10 des cartes de puissance 1 et 2.

Perçages :

C25 : foret de 1,4 mm
 Vis MHQ, collecteur T1B : foret de 3,3 mm
 IC2 : foret de 0,7 mm
 R., C., zeners, Adj2 : foret de 1 mm
 Relais et picots : foret de 1,1 mm
 Non percés : R1, C1, T1, R2, C2, T2 et Reg2

CARTE «TUBE» :

Cette carte sera réalisée en 2 exemplaires pour obtenir la stéréophonie. Les figure 16G et figure 17G vous donnent l'implantation des composants et le mylar.

Rien de particulier à signaler, sauf peut-être le strap côté pistes qu'il ne faudra pas oublier.

Le tube noval sera placé sur un support en stéatite pour que les contacts soient optimums.

Le filament, aux pastilles n° 6 et 7, sera alimenté par un câble de 2 conducteurs torsadés et soudé côté pistes.

Les raccordements de P1 et P2 seront réalisés par du fil souple torsadé.

Aux emplacements HT rég., 4, 8, E1,

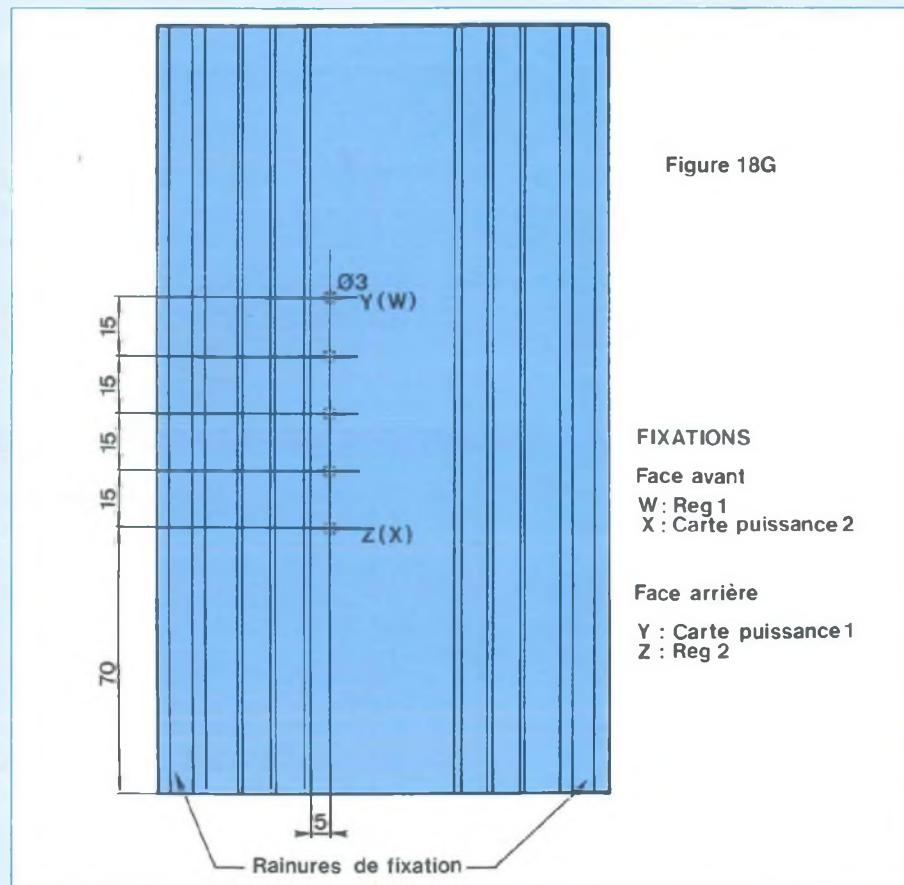


Figure 18G

FIXATIONS

Face avant

W : Reg 1

X : Carte puissance 2

Face arrière

Y : Carte puissance 1

Z : Reg 2

masse E1, P1, P2 vous soudez des picots.

Les résistances de 330 Ω en série avec P1 et celles de 15 kΩ en parallèle sur P2 n'apparaissent pas sur le schéma «structurel». Elles sont bien présentes sur le «schéma de câblage complet pour une voie». (Elles ont été ajoutées durant l'expérimentation).

Idem pour le condensateur C41 qui a été ajouté pendant la mise au point. Il évite que des oscillations haute-fréquence n'apparaissent.

Vous remarquerez que la cellule R23-C30-C39 permet d'éliminer les ronronnements de fréquences 50 Hz et 100 Hz. Celle constituée de R24-C32 permet d'éviter les «cracs» dans les enceintes lorsque vous connectez une source en entrée. Elle permet aussi de fixer l'impédance d'entrée de la carte à 47 kΩ.

Les ajustables Adj3, Adj4 règlent le point de repos à VCC/2 soit environ 140 V.

La modulation entre en E1 et sort au picot

n° 8 en direction du circuit de puissance. Pour raccorder une source à l'amplificateur, on utilisera une prise RCA dorée, qui sera isolée du boîtier par un passe-fil adéquat.

Perçages :

Picots, support noval : 1,1 mm

Gros condensateurs : 1 mm

Autres composants : 0,8 mm

USINAGE DES DISSIPATEURS ET DES COFFRETS

Pour l'usinage des coffrets et des dissipateurs, nous vous proposons différents schémas (figures 18, 19, 20, 21) et les commentaires ci-dessous.

Dissipateurs

Les 10 trous seront percés à l'aide d'un foret de \varnothing 3 mm (voir figure 18).

Seulement 2 trous, sur les 5 de chaque dissipateur, seront utilisés.

Pour alimenter la led bicolore, on passe-

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

Figure 20


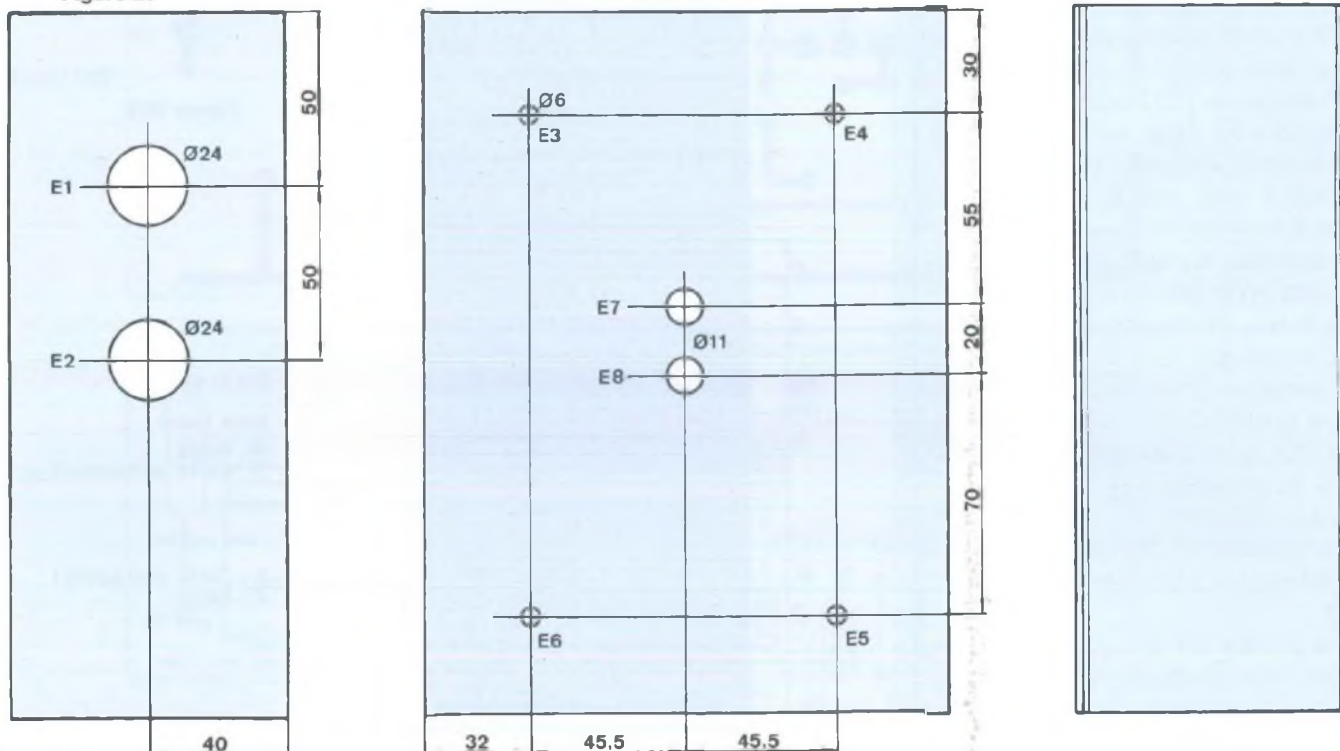


Figure 19

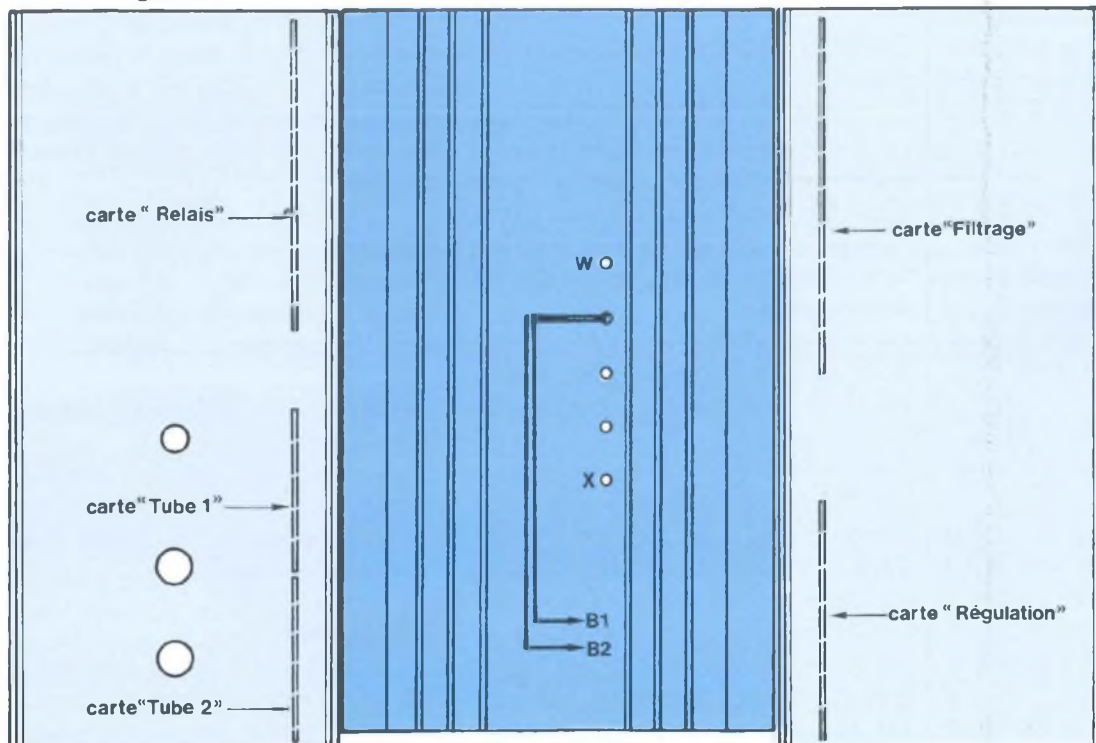

B1, B2: alim. led bicolore

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS


USINAGES DES DISSIPATEURS ET DES COFFRETS

- Divers

- 2 coffrets IDDM Réf : 80205
- 2 dissipateurs : CO1161P / 200 mm
- 4 passe-fils int. ø 10 mm pour Pfls 1, 2, 3, 4
- 8 vis têtes hexagonales long 10 mm ø 5 mm + écrou pour fixer les deux coffrets aux dissipateurs.

L'HYBRIDE TUBES / TRANSISTORS

Figure 21

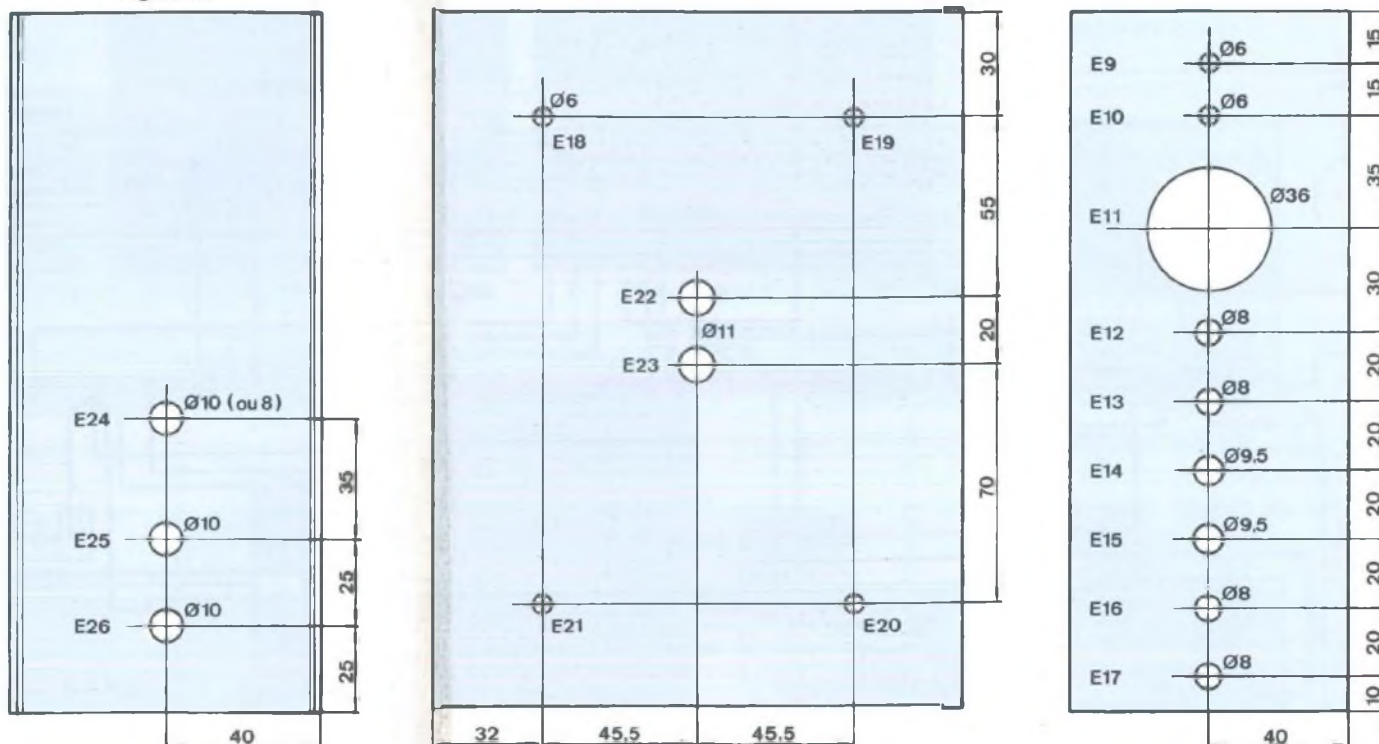

ra, comme indiqué sur le schéma figure 19, un câble souple de 2 conducteurs torsadés.

Coffret Droit (figure 20)

Les trous E1 et E2 recevront les 2 prises XLR1 et XLR2.

Pour les usiner, vous utiliserez la même méthode que pour l'ALIMENTATION. La fixation se fera par vis à têtes fraisées, long. 5 mm, \varnothing 3 mm + écrou.

E3, E4, E5, E6 : fixation coffret D / dissipateurs 1, 2.

Pour la fixation des dissipateurs au coffret droit, vous utiliserez 4 vis à têtes hexagonales de long 10 mm, de \varnothing 5 mm et les écrous correspondants.

La «largeur» de la tête a son importance car elle doit reposer sur les bordures de la rainure, donc \Rightarrow diam. tête > 7 mm.

E7, E8 : passe-fils : respectivement Pfls 1 et Pfls 2.

Coffret Gauche (figure 21)

E18, E19, E20, E21 : fixation coffret G / dissipateurs 1, 2.

E22, E23 : respectivement Pfls4 et Pfls3.

E24 : potentiomètre Volume P3 : perçage \varnothing 10 mm (ou \varnothing 8 mm selon modèle).

E25 : potentiomètre Grave P2 : perçage \varnothing 10 mm.

E26 : potentiomètre Aigu P1 : perçage \varnothing 10 mm.

E10 : INT2 sera placé de telle sorte que son levier se déplace horizontalement. Perçage \varnothing 6 mm.

E9 : INT1 idem mais déplacement vertical du levier.

E11 : trou «d'aération» du ventilateur : \varnothing 36 mm. Lorsqu'il sera usiné, il faudra réaliser les 4 fixations du ventilateur. Placer et ajuster le ventilateur puis marquer les 4 trous. Il ne reste plus qu'à les percer à \varnothing 3 mm. Dans chacun des 4 trous, vous «enfilerez» les 4 passe-fils faisant office d'amortisseur.

E13, E17 : reçoivent les 2 bananes noires 10 A : perçages \varnothing 8 mm

E12, E16 : idem pour les 2 bananes rouges 10 A

E14, E15 : passe-fils pour isoler les

prises RCA dorées du boîtier. Vous les choisirez en fonction du \varnothing de vos prises.

Enjoliveur

Pour cacher les vis W et X du dissipateur n° 2, vous réaliserez un «enjoliveur» en utilisant un rectangle d'époxy que vous glisserez dans les 2 rainures supérieures. Un trou est aussi à prévoir pour fixer la led bicolore.

Pour que l'enjoliveur se confonde avec la couleur du dissipateur, il suffira de le peindre.

ASSEMBLAGE DES DISSIPATEURS, DES COFFRETS ET DES CARTES

Tous les câbles formés de 2 ou 3 conducteurs seront torsadés.

Fixez les régulateurs Reg1, Reg2 et les cartes de puissance 1 et 2 aux endroits W, X, Y, Z, en utilisant leur KIT D'ISOLATION. A l'aide d'un ohmmètre vérifier que les 4 éléments sont bien isolés des dissipateurs.

Attention, ils doivent être pourvus de

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

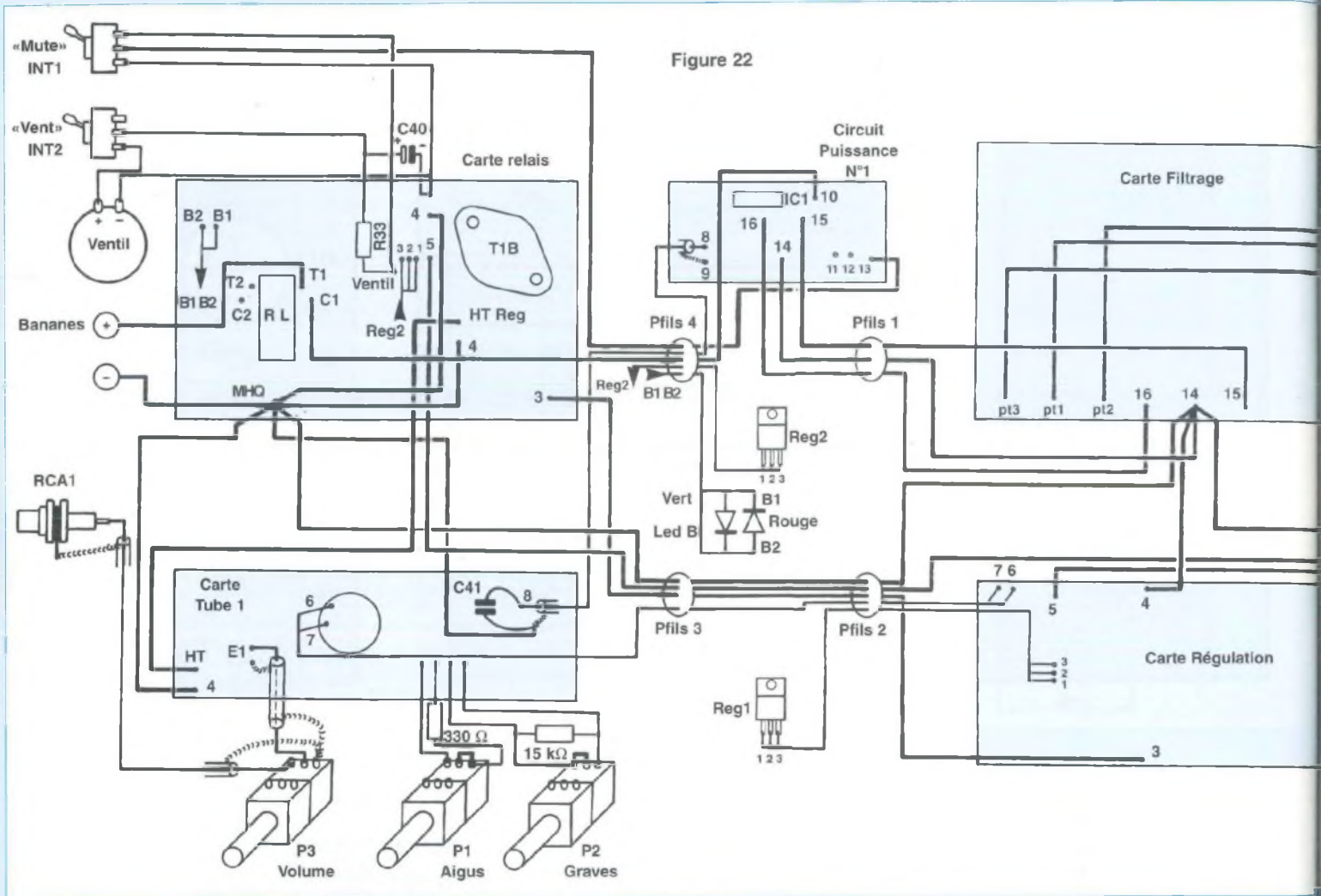


Figure 22

leurs différents câbles d'une longueur avoisinant 25 cm.

On supposera que les passe-fils, Pffils 1 et Pffils 2, sont en place ainsi que les 2 prises femelles XLR pour châssis. Chacune d'elles sera fixée par 2 vis à tête fraisée. Voir figure 19 et schéma de câblage complet pour 1 voie, figure 22. Approcher le coffret droit des 2 dissipateurs en passant dans :

Pffils 1 : les 6 fils d'alimentations des cartes «puissance» : section des fils : 1 mm², câbles souples

- * +VCC1
- * -VCC1
- * M1
- * +VCC2
- * -VCC2
- * M2

Pffils 2 : les 10 conducteurs suivants :

- * - 1 MASSE générale en direction de MHQ, Section 1,5 mm², fil souple.
- 3 conducteurs pour Reg1, monobrin \varnothing 0,5 mm².
- * - 1 conducteur Haute-Tension pour la carte relais, section 0,5 mm², fil souple.
- * - 1 conducteur 35 V pour la carte relais, section 0,5 mm², fil souple.
- * - 2 conducteurs pour le filament de la carte tube1, monobrin de diamètre 0,5 mm², torsadés.
- * - 2 conducteurs pour le filament de la carte tube2, idem.

Note :

- * - câbles à prévoir pour les connexions à venir dans le boîtier gauche.

- le numéro 14 représente LA MASSE GÉNÉRALE.


Lorsque tous les câbles sont présents, fixer les dissipateurs au coffret droit, en utilisant leurs rainures et les trous E3, 4, 5, 6 du coffret, à l'aide de 4 vis à têtes hexagonales (long 10 mm, \varnothing 5 mm + écrous).

Réaliser le câblage des cartes «filtrage» et «régulation» en utilisant le schéma «câblage complet pour une voie». Avant de fixer les cartes au fond du coffret droit, souder côté pistes les 3 câbles pt1, 2, 3 et ceux de REG1.

Les conducteurs devant être reliés aux picots n° 14, 15, 16 et MHQ auront, soudés à leur extrémité, une cosse de diamètre intérieur \varnothing 3 mm.

Vous n'oublierez pas de recouvrir chaque

L'HYBRIDE TUBES / TRANSISTORS

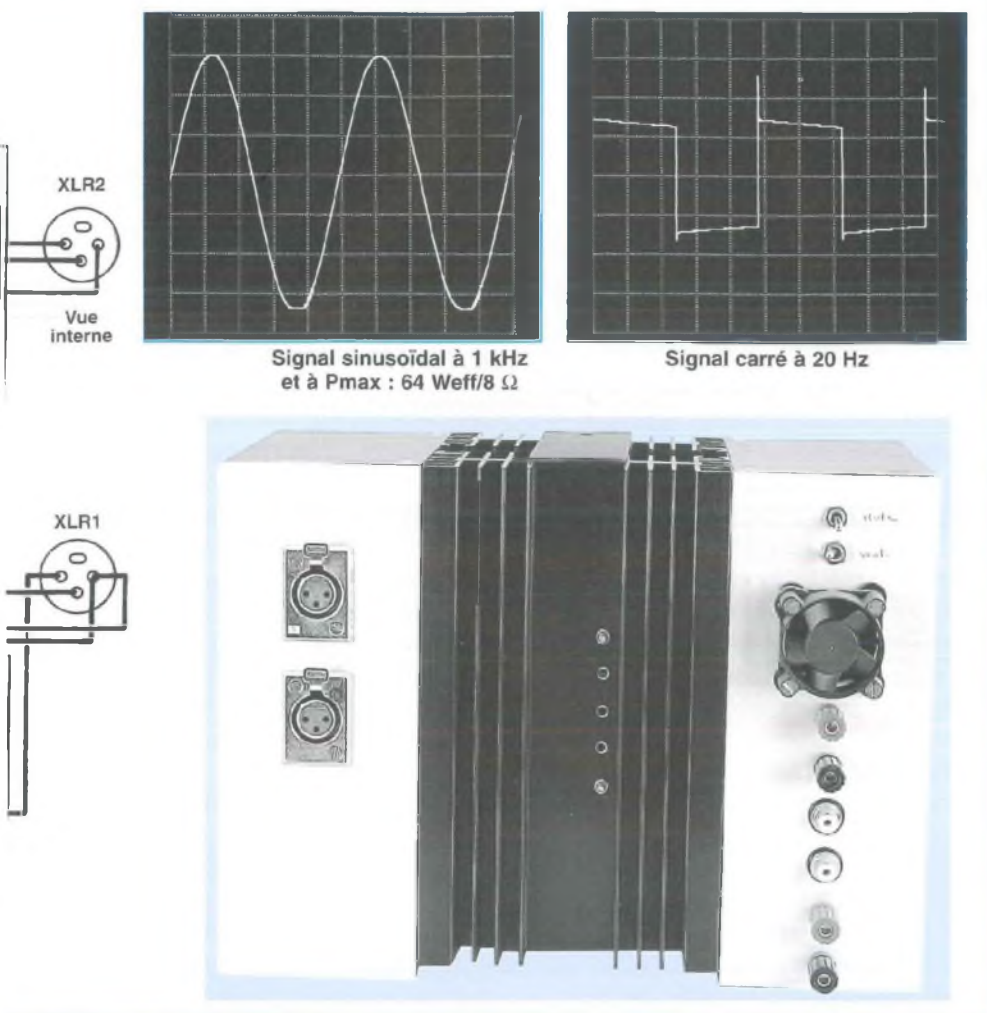

1,5 mm², pour relier la masse générale à la MHQ.

A titre indicatif, prévoir des longueurs de 25 cm pour tous les câbles.

Vous pouvez maintenant fixer le coffret gauche avec les 4 autres vis à tête hexagonale.

Avant de les serrer, ajuster bord à bord les 2 dissipateurs avec le coffret gauche. Câbler la carte «relais» en commençant par le Reg2, les pastilles C1, T1, C2, T2, la vis de la MHQ et la vis pour le collecteur de T1B côté pistes. Câbler INT1, INT2, R33, C40 et le ventilateur.

Aux pastilles C1 et C2 se verront souder les deux câbles souples issus des N°10 des 2 cartes de puissance.

Pour les pastilles T1, T2, prévoir deux câbles souples, section 1 mm², de longueurs suffisantes pour être reliés via des cosses de 3 mm aux 2 bananes 10 A rouges (+).

Remarque : faites attention à ce que la sortie N°10 du circuit de puissance 1 soit soudée en C1 et que la pastille T1 soit reliée à la banane 10 A rouge correspondant à la même voie. Idem pour la prise RCA.

Fixer les trois potentiomètres et connecter les cartes «tube» 1 et 2.

N'oubliez pas de souder, côté pistes, l'alimentation des filaments.

Sur le «schéma de câblage complet pour une voie» figure 22, une seule voie a été dessinée, il suffit pour obtenir la stéréo de refaire la même chose avec la carte «puissance 2» et la carte «tube 2».

Les liaisons des prises RCA, voies 1 et 2, jusqu'aux cartes tubes 1 et 2 via le potentiomètre P3 seront réalisées avec du fil blindé.

Séparer les fils d'alimentations des fils de modulation, vous pourrez les maintenir à l'aide de colliers de 75 mm de longueur.

Note : en regardant le «schéma de câblage pour une voie», vous remarquerez qu'au N°8 de la carte «tube»,

cosse d'un morceau de gaine rétractable. Vous disposerez les cosses en forme d'étoile et à l'aide d'écrous vous fixerez le tout.

Lorsque cette opération sera achevée, vous serez en possession d'un bloc avec 18 conducteurs devant partir en direction du coffret gauche. Voici comment les fils seront répartis dans les Pfils3 et Pfils4 :

Pfils 4 :

- 1 fil blindé issu des pastilles n° 8 et 9 du circuit de puissance 1, diamètre 3 mm.
- 2 fils souples issus des sorties n° 10 des circuits de puissance 1 et 2. Section 1 mm².
- 2 fils souples mute/stand-by n°13 des 2 circuits de puissance, section 0,25 mm².

- 3 conducteurs du Reg2, torsadés monobrins, \varnothing 0,5 mm².

- 2 conducteurs souples torsadés section 0,25 mm² pour la led bicolore (led B).

Pfils 3 :

- 1 fil blindé du circuit de puissance 2.
- 2 conducteurs pour alimentation filament, carte tube 1, monobrins, \varnothing 0,5 mm².
- 2 conducteurs pour alimentation filament, carte tube 2, monobrins, \varnothing 0,5 mm².
- 1 conducteur souple, section de 0,5 mm², pour la Haute-Tension.
- 1 conducteur souple, section de 0,5 mm² pour alimenter la carte «relais en + 35 V.
- 1 conducteur souple, section de

AMPLIFICATEUR AVEC CORRECTEUR DE TONALITÉ

un fil a été utilisé pour raccorder le blindage du câble de modulation à la masse MHQ. Lorsque vous câblerez la deuxième carte «tube», vous prendrez soin de séparer le deuxième fil de masse du premier. Pourquoi cette précaution, c'est simple, pendant l'expérimentation, nous nous sommes aperçus qu'une oscillation apparaissait et grandissait lorsqu'on les rapprochait l'un de l'autre.

LES ESSAIS

Nous allons revérifier le bon fonctionnement de l'alimentation.

Connectez-lui les deux câbles de liaisons et mettez sous tension.

Vérifiez que les ± 35 V sont bien présents de l'autre côté du câble et qu'ils alimenteront **DANS LE BON SENS** l'amplificateur.

Placez maintenant le voltmètre sur l'autre câble, vous devez mesurer une tension d'environ 310 V (Alors Attention !) et une tension de + 35 V (vous utiliserez la masse de la prise testée comme référence).

Lorsque ce câble sera fixé à la prise XLR1 de l'amplificateur, il ne faudra pas que les tensions d'alimentation soient inversées. Pour être plus précis, la haute tension issue de l'ALIMENTATION doit être reliée à la haute tension de l'AMPLIFICATEUR. Idem pour les autres tensions.

Si toutes les vérifications se sont bien déroulées, les quatre leds doivent être allumées. Si ce n'est pas le cas, alors le fusible associé est «claqué» ou la led est montée en inverse.

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE L'ALIMENTATION

Videz la Haute-Tension à l'aide d'une résistance de 3,9 k Ω . Cela évitera les arcs lorsque l'on raccordera le câble de liaison à l'amplificateur.

Faites de même avec la haute tension de l'amplificateur, malgré que vous ne l'ayez jamais alimenté.

Enlevez les tubes de leurs supports si vous les avez enfichés et connectez à l'amplificateur seulement le câble de liaison fournissant la Haute Tension et le +35 V.

Mettez l'alimentation sous tension.

La led bicolore doit être rouge et passer au vert après quelques dizaines de secondes en même temps que le relais.

Placez un voltmètre en 3 et 4 de la carte Régulation, vous devez avoir environ + 310 V. Allez aux numéros 6 et 7 et ajustez Adj1 pour obtenir + 11.7 V, si ce n'est pas le cas. Vérifiez que cette tension est présente sur les 2 supports de tubes.

Placez la masse du voltmètre en MHQ et vérifiez au picot «Ventil» que le 12 V est bien présent et que le ventilateur fonctionne en actionnant INT2.

Au picot «HTRég» vous devez avoir une tension comprise entre + 275 V et + 285 V.

Cette tension doit se retrouver aux bornes du condensateur C30 de la carte «tube» 1 et 2.

Ne court-circuitez surtout pas T1B entre Base/Emetteur, car il rendrait l'âme instantanément.

Eteignez l'alimentation !

Videz la Haute-Tension avant de mettre en place les 2 tubes ECC83 et rallumez l'alimentation. Nous allons régler les points de repos des triodes.

Avant d'effectuer les réglages, laissez chauffer les tubes environ deux minutes. Ajustez Adj3 pour avoir en test 3 (par rapport à MHQ) une tension de + 140 V, idem pour Adj4 en test 4.

Eteignez l'alimentation et branchez le deuxième câble de liaison.

C'est un moment important, car la moindre erreur de câblage sera fatale aux TDA7294V.

Il n'y a pas de quoi s'affoler, nous avons vérifié le fonctionnement correct de toutes les cartes.

Les cartes de puissance doivent fonctionner du premier coup et n'ont besoin d'aucun réglage.

Il ne reste plus qu'à vérifier le fonctionnement complet de l'amplificateur.

Mettez les 3 potentiomètres en butée gauche (au minimum) et connectez une charge de 8 Ω (un petit haut-parleur de test, par exemple) sur une des deux voies.

ALLUMEZ !

Si tout se passe sans problème, attendez que le relais commute et vérifiez que les résistances de charges R19, R20 n'ont pas trop chauffé. Vous ne devez alors entendre qu'un très léger ronronnement presque inaudible dans le petit haut-parleur. Si vous n'entendez strictement rien, c'est que la fonction mute/stand-by est peut-être activée, commutez INT1.

Faites la même vérification pour l'autre voie et si tout se passe bien, vous pouvez connecter une paire d'enceintes. Le bruit de fond doit rester très faible.

REMARQUES IMPORTANTES

Lorsque le prototype fonctionne sans source raccordée en entrée, le bruit de fond est très, très faible. Il reste d'ailleurs très faible lorsque nous connectons l'une des deux voies.

Par contre, dès que nous connectons la deuxième, un ronronnement désagréable apparaît sur une des deux voies. Cela est dû à **une boucle d'induction** créée par la longueur des 2 fils de modulation.

Pour remédier à ce problème, il suffit de les torsader correctement.

Si vous obtenez un ronronnement inlassable, le problème est dû à un «mauvais» câblage des masses.

Des longueurs de fils trop grandes formant des boucles d'inductions, des câbles passant trop près des points sensibles du circuit sont aussi sources de problèmes.

Si les tests se sont parfaitement déroulés, vous pouvez connecter une source en entrée (ex : laser disque) et profiter de vos meilleurs disques.

Bonne écoute !

Laurent Martoglio

SERVICE CIRCUITS IMPRIMÉS

Support verre époxy FR4 16/10 - cuivre 35 µm

	Qté	Circuits non percés	Circuits percés	Total
* Kit de développement pour 68HC11 - Carte 68HC11(Led N°145) - Carte clavier 6b à 8 touches - Carte clavier 10b à 16 touches - Carte clavier 16b à 20 touches		52,00 F 13,50 F 33,00 F 43,00 F	85,00 F 20,00 F 45,00 F 60,00 F	
* Préamplificateur «Super MU Follower» - Carte à pentode ECL86		45,00 F	73,00 F	
* Alimentation de bougies - Carte		5,00 F	8,00 F	
* Ampli Hybride Tubes/Transistors - Carte alimentation - Carte filtrage - Carte régulation - Carte ampli TDA7294 - Carte relais - Carte tube ECC83		64,00 F 58,00 F 38,00 F 11,50 F 50,00 F 27,00 F	100,00 F 80,00 F 55,00 F 18,50 F 75,00 F 40,00 F	
Numéro d'Abonné :		Remise consentie 25 % (Total TTC x 3) 4		
Frais de port et emballage				10 F
Total à payer				F

NOM :
 PRÉNOM :
 N° : RUE
 CODE POSTAL :
 VILLE :

Paiement par CCP par chèque bancaire par mandat

libellé à l'ordre de

EDITIONS PÉRIODES

5, boulevard Ney, 75018 Paris

Tél. : 01 44 65 80 88 poste 7314

Un abonnement
 c'est une **économie de 43 F** sur 6 numéros.
 Une remise permanente
 de **25 %** sur l'achat de vos circuits imprimés.

ABONNEZ-VOUS À

LED

Je désire m'abonner à **LED** (6 n° par an)

FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, LUXEMBOURG : 125 F AUTRES* : 175 F

* Ecrire en CAPITALES, S.V.P.

NOM :

PRÉNOM :

N° : RUE

CODE POSTAL : VILLE :

Le premier numéro que je désire recevoir est : N°.....

* Pour les expéditions «par avion» à l'étranger, ajoutez 50 F au montant de votre abonnement.

Ci-joint mon règlement par : chèque bancaire par CCP par mandat

A retourner accompagné de votre règlement à :

Service Abonnements, **EDITIONS PÉRIODES** 5, boulevard Ney, 75018 Paris Tél. : 01 44 65 80 88 poste 7314



Audio Note

L'esprit de la musique



Défenseur du circuit triode simple étage sans contre-réaction depuis plus de vingt ans, **Audio Note**, créateur du mythique **Ongaku**, est la plus prestigieuse marque d'amplificateur à tubes dans le monde.

Audio Note, c'est aussi une gamme complète d'amplis, de préamplis et d'amplis - préamplis intégrés, de lecteurs CD, de transports et de convertisseurs numériques, de platines analogiques, de bras, de cellules et de transformateurs MC, de câbles et d'enceintes à la musicalité inégalée.

Afin de permettre à l'amateur de restaurer ou d'améliorer tout système, ou de mener à bien sa propre réalisation, **Audio Note** propose une gamme complète de composants de la meilleure qualité possible, ceux-là même qui sont utilisés dans les différents appareils manufacturés par **Audio Note**, tant au Japon qu'en Angleterre : transformateurs de sortie et d'alimentation, selfs, condensateurs au papier huilé à feuille d'aluminium, de cuivre ou d'argent, condensateurs **Cerafine** et **Black Gate**, tubes et embases de tubes, résistances à couche métallique ou tantale, potentiomètres et sélecteurs, transformateurs de ligne et de cellule MC, fils de câblage en argent, toute la connectique, et de bien d'autres choses encore dont vous rêviez sans savoir qu'elles existaient.

LES MEILLEURS TUBES...AU MEILLEUR PRIX !

Le catalogue complet des kits et composants **Audio Note** est disponible sur simple demande.


Triode et Compagnie -

23 Boulevard de l'Yser - 75017 Paris

Tél : 01.45.74.69.30

(magasin ouvert du lundi au samedi de 14h à 20h)

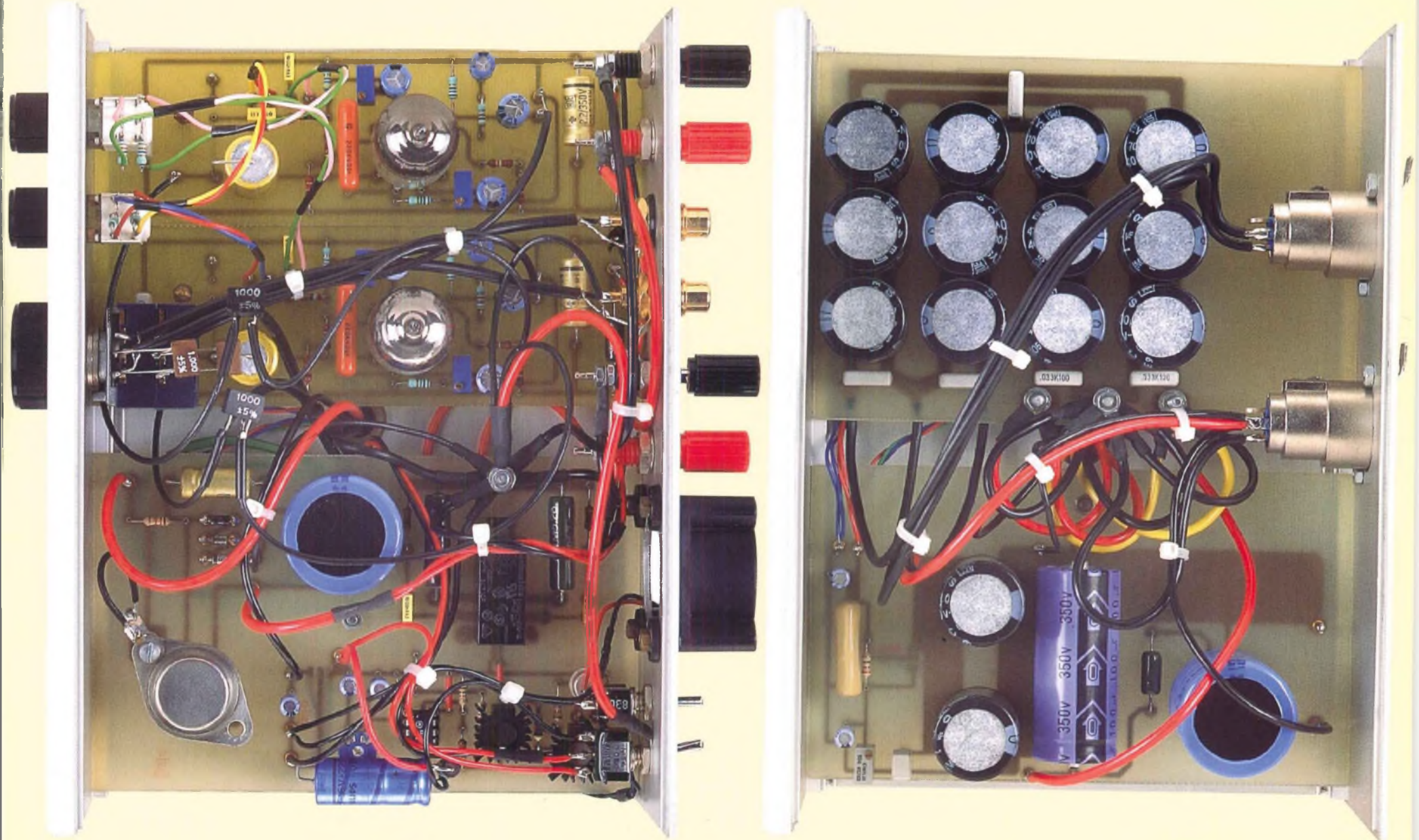INTERCONNEXIONS DE L'AMPLIFICATEUR HYBRIDE



WBT®

Qui

mieux que

BC Acoustique

pouvait

distribuer

les connexions

les plus célèbres

au monde ?



WBT-0644 Banana plug
Fiche banane
52% de cuivre
3 couches d'or 24 carats



WBT-0700 Pole terminal
Fiche bornier
68% de cuivre
5 couches d'or 24 carats
(jusqu'à 400A d'intensité max.)



WBT-0108 Coaxial plug
Fiche coaxiale
68% de cuivre
5 couches d'or 24 carats
montage en sertissage
existe en version soudable

BC Acoustique

ENCEINTES HAUTE-FIDÉLITÉ

BP 306 - 94709 Maisons-Alfort Cedex - Tél. : 01 43 68 25 00

BC Acoustique distribue la gamme **WBT®** en France. Si l'aspect des produits **WBT®** a été imité, leur qualité reste inégalée ! Leur pourcentage de cuivre et leurs multiples couches d'or 24 carats ont décidé les plus grands constructeurs à adopter ces produits. Vous pouvez obtenir une documentation ou l'adresse des revendeurs **WBT®** sur simple demande.