

PROGETTO

ELEKTOR

e le sue pagine




L. 5.000

9 Settembre 1987



INSERTO
A.R.I.

BASETTA GRATIS!

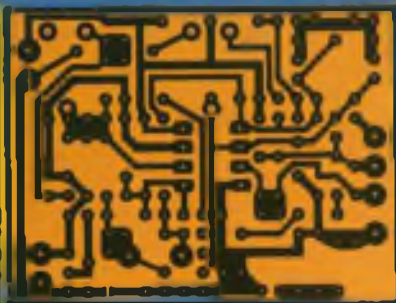

Subito per tutti
un superstampato
con cui realizzare
4 progetti completi

- Microalimentatore 5 Volt negativi
- Un termostato tutto elettronico
- Monitor acustico di trasmissione
- Tone burst 1750 Hz



- E IN PIÙ:**
- Chorus-vibrato per chitarra
 - Modem packet radio
 - Unità VLF per oscilloscopio
 - Accoppiatore ottico
 - Termometro digitale
 - Videosolarizzatore
 - Biphaser

UNAOHM PER IL *laboratorio radio*

Alimentatori stabilizzati • cassette di resistenza/capacità • capacimetri • distorsimetri • frequenzimetri • generatori sintetizzati BF - modulati - AM/FM - RF - di funzioni - di barre a colori • megaciclimetri • misuratori di campo con monitor e analizzatore di spettro • misuratori di sinad • multimetri analogici - multimetri digitali • oscilloscopi monotraccia - doppia traccia - panoramici • pinze amperometriche - ponti RCL - prova transistor • selettori di linea • traccia curve • vobulatori/marcatori • prova onde stazionarie.



GENERATORE SINTETIZZATO SG 121

- Campo di frequenza da 10 a 240 MHz
- Sintetizzato con precisione 0,5 ppm
- Modulazione AM
- Sinad incorporato

GENERATORE MODULATO AM/FM EP 115

- Campo di frequenza da 125 KHz a 128 MHz
- Frequenzimetro digitale
- Modulazione AM/FM interna o esterna
- Vobulatore
- Attenuatore calibrato.



GENERATORE MODULATO EP 60

- Campo di frequenza da 100 KHz a 150 MHz
- Modulazione di ampiezza interna o esterna
- Oscillatore a quarzo 1 - 15 MHz.

UNAOHM START.S.P.A

VIA G. DI VITTORIO, 49 - I - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) ITALY

☎ 02-5470424 (4 lines) - 02-5475012 (4 lines) - TELEX 310323 UNAOHM I



PROGETTO

NUMERO 9 SETTEMBRE 1987

5
EDITORIALE

6
ALLA RIBALTA

10
VIDEOSOLARIZZATORE

Da positivo a negativo, contrasto a volontà: un'idea nuova per immagini sempre OK.

14
MINITERMOMETRO DIGITALE

Semplice, versatile, ultrapreciso: il termometro ideale per la casa e l'hobby.

19
LE PAGINE DI ELEKTOR

20
BIPHASER

Una inedita black-box, una nuova dimensione per i tuoi strumenti musicali elettronici.

26
UNITÀ VLF PER OSCILLOSCOPIO

Metti la memoria al tuo scope, e potrai congelare sui fosfori anche i segnali ultratanti.

34
OSCILLATORE RF TERMOSTATATO

Come realizzare un oscillatore a radiofrequenze massicciamente stabile.

38
ACCOPIATORE OTTICO A FET

Vita, morte e miracoli di un nuovo super-optocoupler in grado persino di...

45
SPECIALE Basetta OMAGGIO

TERMOSTATO AMBIENTALE
Se il grado s'alza, il relè scatta!

48
MICROALIMENTATORE DUALE
Eroga —5, —6 o —9 volt. Ideale per gli op-amp!

50
TONE BURST 1750 Hz
Col decoder PLL del mese scorso, è una chiamata selettiva per RTX. Ma se vuoi imparare il Morse.

52
MONITOR DI TRASMISSIONE
Tu schiacci il tasto o il push to talk, e lui fa beep.

54
CHORUS-VIBRATO PER CHITARRA
Dai Nuovi Talenti, un'ottima trovata per tutti i fans della chitarra elettrica.

60
GALENA 2000
I circuiti integrati danno una marcia in più alla radio del nonno!

67
MERCATINO

70
LA POSTA

75
EFFETTO RADIO
Con la collaborazione dell'ARL, nove grandi pagine interamente dedicate ai Radioamatori. Questo mese, tutti i segreti del Packet Radio più un modem che...

85
TEST

Direttore responsabile RUBEN CASTELFRANCHI

Caporedattore FABIO VERONESE

Art director SERGIO CIRIMBELLI

Grafica DIANA TURRICIANO

Segreteria di redazione ENZA GRILLO

Consulenti e collaboratori

ALBERTO AMICI (Fotografia)
LUCIO CIBINETTO
MARCO FREGONARA
GIUSEPPE LAURA
TULLIO POLICASTRO (Traduzioni)
OSCAR PRELZ (Traduzioni)
ANDREA SBRANA
AUGUSTA SCOTTI
VITTORIO SCOZZARI (Disegni)
GIANDOMENICO SISSA (Laboratorio)
MARIANO VERONESE
MANFREDI VINASSA DE REGNY

Corrispondenti

LAWRENCE GILIOLI (New York)
ALAIN PHILIPPE MESLIER (Parigi)

La JCE ha diritto esclusivo per l'Italia di tradurre e pubblicare articoli delle riviste:

ELO Funkstschau MC

Elektronik elektor MEGA

nonché di riprendere le pubblicazioni del gruppo editoriale Funct's Verlag GmbH

EDITORE: Gi. Uff. Jacopo Castelfranchi



Jacopo Castelfranchi Editore - Sede, Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo - Tel. (02) 61.72.671-61.72.641 - Telex 352376 JCEMI - Fax 6127620 - Direzione Amministrativa: WALTER BUZZAVO - Abbonamenti: ROSELLA CIRIMBELLI - Spedizioni: DANIELA RADICCHI - Autorizzazione alla pubblicazione Trib. di Monza n. 458 del 25/12/83 Elenco registro dei Periodici - Pubblicità: JCE - Via Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo Tel. (02) 61.23.397-61.73.441 - Fotocomposizione: FOTOSTYL - Via Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo - Stampa: GEMM GRAFICA S.r.l., Paderno Dugnano - Diffusione: Concessionario esclusivo per l'Italia: SODIP, Via Zuretti, 25 - 20125 Milano - Spediz. in abbon. post. gruppo III/70 - Prezzo della rivista L. 5.000, Numero arretrato L. 6.500 - Abbonamento annuo L. 49.000, per l'estero L. 85.000 - I versamenti vanno indirizzati a: JCE, Via Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo mediante l'emissione di assegno circolare, cartolina vaglia o utilizzando il c/c postale numero 315275 - Per i cambi d'indirizzo allegare alla comunicazione l'importo di L. 1.000 anche in francobolli e indicare insieme al nuovo anche il vecchio indirizzo - © Tutti i diritti di riproduzione e traduzione degli articoli pubblicati sono riservati. Manoscritti, disegni, foto e altri materiali inviati in Redazione, anche se non pubblicati non verranno in nessun caso restituiti.

Mensile associato all'USPI - Unione Stampa Periodica Italiana




luglio 1987
ISSN 0033-8036

7
87



Radio Rivista

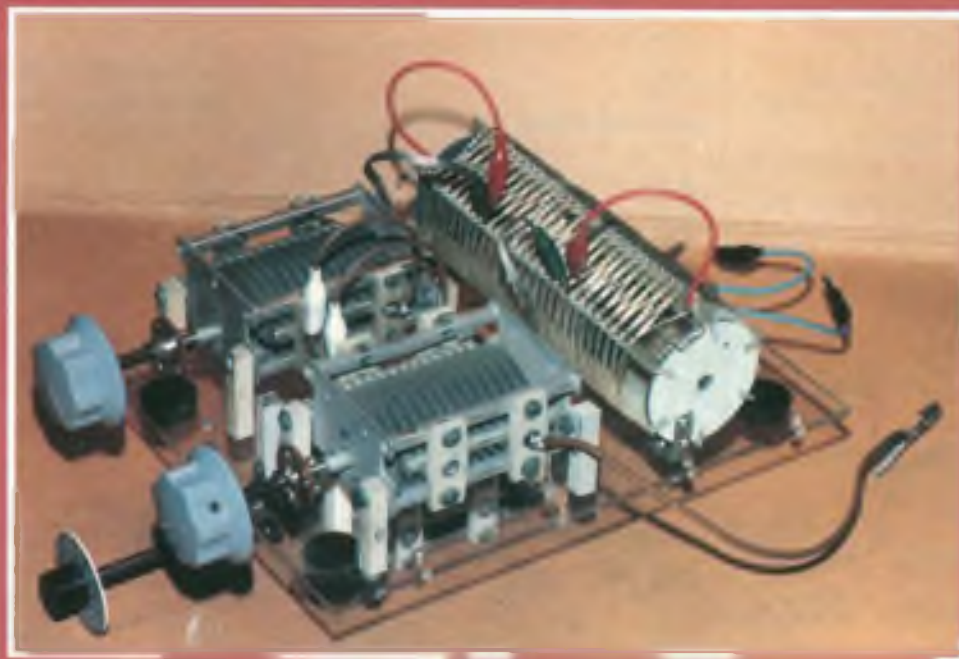ORGANO UFFICIALE DELLA ASSOCIAZIONE
RADIOAMATORI ITALIANI



Spedizione in abbonamento postale Gruppo III-mensile

LA RISCOPERTA DI UN'ANTENNA MULTIBANDA
PROVE E MISURE SULL'EXPLORER-14
I "GRANDI CHIAMATORI"
LA CONFERENZA IARU REG.1
MICROMUF-2: UN PROGRAMMA PER C.64
IL DOTT. TORMENTA: NONO CONSIGLIERE A.R.I.



De Utilitate

...ovvero, i progetti che "servono" e i progetti che "non servono". Capita ogni tanto, nel florilegio di lettere e telefonate che quotidianamente bersagliano la redazione, di riceverne qualcuna che sporge lamentele più o meno energiche sull'utilità pratica di alcuni dei nostri circuiti. *"Ma in definitiva"* si chiede qualche amico lettore *"come posso mettere al lavoro il tale e talaltro progetto e ricavarne un risultato concreto?"*.

A questa domanda, per certi versi abbastanza legittima, dobbiamo innanzitutto replicare precisando che, all'inizio di ciascun articolo, viene puntualmente e ripetutamente puntualizzata la natura della realizzazione che ci si accinge a proporre, nonché le sue possibili prestazioni e applicazioni pratiche, cosicché è matematicamente impossibile che un lettore attento non si renda conto in modo immediato e con chiarezza di quanto si vada esponendo: leggere per credere.

In merito invece alla possibilità di far fare qualcosa di indiscutibilmente utile a ciascuno dei nostri progetti, dobbiamo mestamente constatare che esiste un certo numero di sperimentatori... schiavisti: se il frutto del loro saldatore non si mette subito a lavorare per loro e non è sfruttabile per un immediatissimo scopo pratico fino all'ultimo resistere, ebbene è inutile, ed è quasi un furto averlo inserito su PROGETTO.

Con tutta la franchezza che cerchiamo di porre nelle nostre prese di posizione, dobbiamo dichiararci in totale disaccordo con questo modo di vedere l'elettronica come hobby.

Parliamoci chiaro: capita abbastanza spesso che un piccolo automatismo, un gadget per la casa o per l'auto venga a costare meno, a parità di prestazioni, se acquistato in commercio che non se lo si realizza da soli. Con la differenza che, mettendolo assieme con le proprie mani, ci si diverte e si apprende (ovvero, si migliora), inoltre si può adattare quel che si costruisce all'esatta misura delle proprie personali esigenze, in modo del tutto indipendente dalle inevitabili standardizzazioni di mercato.

E soprattutto, il fine ultimo di una pubblicazione come PROGETTO è quello di proporre dei momenti di ricreazione sana, intelligente e, sì, anche produttiva, ma non a tutti i costi.

Chi colleziona francobolli non si preoccupa del fatto che ben difficilmente spedirà una lettera nell'Alto Volta, o che non potrà mai affrancarne una con un'emissione speciale del secolo scorso. Eppure, si dedica con passione e dedizione al proprio hobby.

Chi costruisce plastici ferroviari sa bene che non potrà mai salire sui propri modellini per farsi una vacanza e... si potrebbe continuare.

Nello stesso modo, sperimentare con l'elettronica è, in buona misura, fine a sé stesso, al sottile piacere che un animo sensibile e non troppo rozzo prova quando vede vivere come di vita propria le sue piccole creature.

Senza minimamente preoccuparsi del fatto che, dopo, potrà o meno impiegarle come cani da riporto.

Un Treno Con Le Ali

Il volo A7.231 da Bologna a Roma parte alle 7.35 e arriva alle 8.30. Facile a dirsi.

Ma in pratica, a che ora si dovrà puntare la sveglia in modo da uscire di casa, freschi e rasati, in tempo per acciuffarlo senza problemi? E se l'appuntamento è nel pieno centro di Roma per le 9.15, si correrà o no il rischio di arrivare in ritardo? Ma sarebbe forse conveniente, a questo punto, ri-

fidabilissimo perché elaborato mediante computer, è scaturito da un'idea del giovane giornalista pubblicista Mario Magnani, che ci ha detto al riguardo: "In Italia esistono già diversi orari ferroviari, uno dei quali edito dalle stesse Fs, senza contare gli orari dei voli nazionali distribuiti, gratuitamente, dalle compagnie aeree. L'Orario Integrato non si pone in alternativa a queste pubblicazioni.

I treni e gli aerei non sono stati elencati acriticamente, ma selezionati scegliendo


ORARIO INTEGRATO

TRENO - AEREO



sparmiare qualche lira e prendere il treno? E, a proposito di costi, qual'è la spesa reale per un viaggio aereo se si considerano anche le tariffe dei

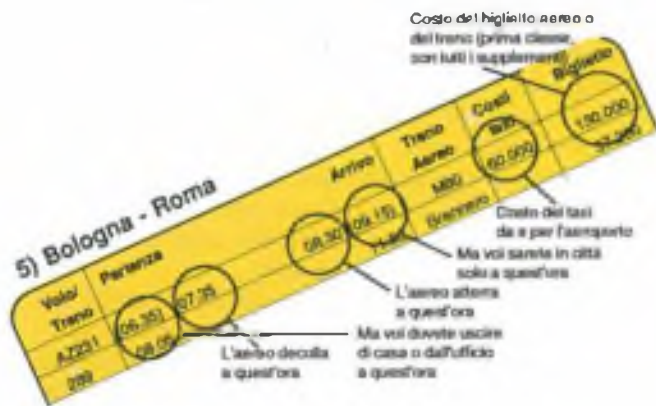quelli che più si avvicinano alle esigenze di chi vive e lavora nelle grandi città e viaggia per affari e soprattutto l'Orario Integrato, unico in Europa, permette



tassisti? A questa e a molte altre domande, tutt'altro che oziose per chi deve viaggiare spesso per lavoro, fornisce risposte complete e precise un prezioso opuscolo edito trimestralmente dalla nuova casa editrice Target: l'Orario Integrato Treno-Aereo. L'Orario, af-

di confrontare i tempi e i costi di un viaggio effettuato in aereo o in treno" Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all'Editore:

Target snc
Via Aicardo, 10
Milano



Casse Scicose Per La Comodosa

Autoreverse, sintonia digitalizzata P.I.I., memorie, ricerca automatica delle stazioni, d'accordo, la qualità del sintonizzatore - giranastri pesa molto sulla qualità generale di un impianto stereo per automobile. Ma a cosa serve avere sotto il cruscotto un autentico gio-

liello della tecnologia elettronica, se poi la sua voce deve venire miserevolmente distorta da altoparlanti d'infima specie? Eppure, proprio perché gli altoparlanti non si vedono (o si vedono a malapena) e non producono quell'immediato effetto coreografico cui può invece dar luogo, almeno agli occhi di un osservatore superficiale e inesperto, lo sciorinio di manopole e lucette di cui fanno mostra

JENSEN JXL 653: LE CARATTERISTICHE

Eccezionale tenuta in potenza e qualità Triax in un sistema compatto adatto per installazioni a portiera o a lunotto. Filtro passa-alto del primo ordine per esaltare le caratteristiche di ogni altoparlante. Struttura di sospensione di midrange e tweeter per una più valida risposta del woofer alle basse frequenze. Estetica molto curata. Di facile installazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema:	3 vie 6 1/2" Triax
Potenza massima:	135 W
Potenza continua:	65 W
Risposta in frequenza:	58 Hz - 23 kHz
Sensibilità (1W/1mt):	91 dB SPL
Impedenza:	4 Ω
Woofer:	cono 6,5"
Bobina:	in Nomex
Frequenza di risonanza:	95 Hz
Midrange:	cono 2"
Tweeter:	1,5" policarbonato
Tagli di crossover:	7-12 kHz
Profondità di incasso:	1 13/16"

tuners ed equalizzatori, può sorgere la forte tentazione di economizzare proprio sui componenti più critici e vitali del car stereo: le casse. Inutile dire che non esiste altoparlante da bancarella in grado di offrire prestazioni dignitose, anche se l'aspetto esteriore può in qualche caso incoraggiare un incauto acquisto: quel suono morbido, ricco, pastoso e avvolgente che tanto avete invidiato ai vostri amici potrete averlo solo se non lesinerete su quel che non si vede, ma si sente eccome. Se siete al vostro primo car stereo "serio" e non sapete come orientarvi tra le mille proposte del commercio e le diecimila suggestioni della pubblicità, potreste dare un'occhiata alla produzione Jensen. Il nome Jensen è da sempre una garanzia, e la nuovissima serie di altoparlanti per car stereo JXL653 merita certo un occhio di riguardo.

Per le caratteristiche tecniche, potete dare un'occhiata al box e per il look rimpiangere la foto. Ma se volete saperne di più, vi conviene rivolgervi direttamente alla Casa:

Distributore per l'Italia:
Zendar S.p.A.
42020 Montecavallo (RE)
Tel (0522) 889521

Radio E Motori...

L' autoradio nel cruscotto. Chi ne sa fare a meno, scagli la prima pietra: non importa se per ascoltare gli Europe o Rola Bartok, Rete 105 piuttosto che il gierredue.

Salire a bordo e non poter infilare la magica scatola nera nel proprio ricettacolo, non poter torturare quella manopola per rintracciare tra mille suoni la voce del deejay preferito, l'unico che sappia scacciare efficacemente e subito le inevitabili malumori mattutine, è veramente deprimente. Tutto questo per la gioia dei topi d'auto che, deflettore in briciole e cruscotto violentato, fanno pa-



MAJESTIC CAR STEREO: LE CARATTERISTICHE

Sezione Radio AM

Gamma di frequenza	535-160 kHz
Canalizzazione	9 kHz
Frequenza intermedia	450 kHz
Sensibilità	39.8 μV
Rapporto reiezione segnale	50 dB
Reiezione MF	100 dB

Sezione Radio FM

Gamma di frequenza	87.5-108 MHz
Frequenza intermedia	10.7 MHz
Canalizzazione	50 kHz
Sensibilità	3 μV
Reiezione MF	55 dB
Muting	62 dB
	7-8 dB

Sezione riproduttore

Velocità nastro	
Oscillazione e vibrazione	4.75 Cm/Sec.
Scarto diafonia	0.3%
Rapporto segnale disturbo	40 dB
Risposta di frequenza	45 dB
	125 Hz 8.3 dB 8 kHz

Generali

Alimentazione	DC 13.8 V
Polarità	Solo negativo a massa
Impedenza altoparlanti	4 OHM
Massima potenza d'uscita	30 W x 2
Fusibile	5 A
Dimensioni	178 x 52 x 150 mm
Peso:	Netto: 1.600 kg
	Lordo: 2.190 kg

gar subito caro il primo attimo di distrazione in seguito al quale ci si dimentica di estrarre lo stereo prima di abbandonare la quattroruote. Ma tant'è: la radio dev'essere rimessa a posto ancor prima di riparare il vetro sfondato, e allora, visto che i modelli da mercatino delle pulci perdono la stazione faticosamente individuata non appena si gira l'angolo e fanno miagolare penosamente i nastri della rockstar preferita, tanto vale comperarne una valida. Magari addirittura americana, come una Majestic. La Majestic produce tutta una serie di tuner-giranastris per car stereo di ottimo livello qualitativo. Ma PROGETTO ha voluto collaudare il "top of the range", vale a dire il tuner digitale PLL con giranastris autoreverse SD849.

Due gamme, Onde Medie e FM, con la frequenza visualizzata su un display verde, una memoria capacissima - sei emittenti in AM e altrettante in FM - e in più la possibilità di funzionare come scanner, cioè di ricercare da solo le emittenti che giungono più forti e chiare. Anche il riproduttore dei nastri dell'SD849 è di prima categoria, con la possibilità di ascoltare al meglio anche le cassette Metal e due controlli di tono separati per i bassi e gli acuti. E di notte, una suggestiva aureola verde illuminerà il pannello comandi...

In vendita presso i migliori negozi.

Ancora Sul P.I.

Sul numero di Luglio-Agosto di Progetto, nell'articolo riguardante il discriminatore di nota a 1750 Hz, si fa riferimento al Test Point (TP) che però non appare sul circuito. Bisogna quindi assumere come TP il pin 5 dell'integrato LM567: il segnale potrà essere prelevato tra tale piedino e la massa (negativo) del circuito.

Le Mie Misure Son Tutte Per Te

Il tester, come farne a meno? Anche il "private lab" di cui si dispone altro non è che un pugno di componenti celati in un cassetto; sicuramente un multimetro c'è, perché lavorare senza è veramente proibitivo.

Magari, però, lo strumento di cui si dispone è vecchiotto e malconcio, di tipo analogico con l'ago che ogni tanto, a causa anche delle reiterate cadute, s'incanta a metà scala senza apparenti ragioni, oppure con qualche portata di misura che, invece, non misura proprio un bel nulla.



Se questo è anche il vostro caso, perché non rinnovare questo fondamentale sussidio per la vostra attività di

hobbista o di riparatore? Oggi come oggi, un multimetro digitale non costa davvero tanto. E in più è

durovole, resistente anche ai più maldestri bistrattamenti (del tipo: misurare i 220 volt della rete con inserita la più bassa portata ohmmetrica), è precisissimo e, perché no, anche più bello da vedersi e da mostrare agli amici.

Presso tutte le sedi GBC d'Italia, per esempio, si possono acquistare i multimetri digitali CIE. Grandi, belli e gialli-gialli, vengono proposti in due versioni che si differenziano esclusivamente per avere il classico commutatore rotativo di selezione delle portate di misura (modello 5335) oppure i più moderni tasti laterali (modello 7605C). Per il resto sono identici e, oltre alle tipiche portate di misura di corrente, tensione (entrambe sia in cc che in ca) e resistenza (fino a 200 Mohm), possiedono il provagiuozioni, un cicalino per la verifica della continuità elettrica e la possibilità di misurare la tensione effettiva sotto carico delle batterie e - last but not least - il parametro Hfe dei transistori bipolari. Leggerissimi (solo 2 etti!) sono davvero dei grandi amici per il vostro laboratorio elettronico: provare per credere...

I multimetri digitali CIE si trovano anche presso:

GBC Italiana
Via Petrella, 6
Milano
Via Cantoni, 7
Milano
Viale Matteotti, 66
Cinisello Balsamo

MULTIMETRI CIE: LE CARATTERISTICHE

Modello 5335

Display LCD a 3½ cifre

Commutatore rotante di posizionamento per le portate.

Misure: Tensioni c.c., tensioni c.a., correnti c.c. (max 10 A), correnti c.a. (max 10 A), resistenze, controllo diodi, HFE dei transistori, Buzzer di controllo, test batterie.

Caratteristiche tecniche

Tensioni c.c.: 200 mV ÷ 1000 V
Precisione ± 0,5%

Tensioni c.a.: 200 mV ÷ 750 V
Precisione ± 1%

Correnti c.c.: 200 µA ÷ 10 A
Precisione ± 1%

Correnti c.a.: 200 µA ÷ 10 A
Precisione ± 1,2%

Resistenze: 200 Ω ÷ 200 MΩ
Precisione ± 1%

Alimentazione: 1 pila 9 V

Dimensioni: 72 x 128 x 33 mm

Peso: 200 g

TS/3000-05

Modello 7605C

Display LCD a 3½ cifre

Tastiera di commutazione a 6 tasti per il posizionamento delle portate.

Misure: Tensioni c.c., tensioni c.a., correnti c.c. (max 10 A), correnti c.a. (max 10 A), resistenze, controllo diodi, HFE dei transistori, Buzzer di controllo.

Caratteristiche tecniche

Tensioni c.c.: 200 mV ÷ 1000 V
Precisione ± 0,5%

Tensioni c.a.: 200 mV ÷ 750 V
Precisione ± 1%

Correnti c.c.: 2 mA ÷ 10 A
Precisione ± 1%

Correnti c.a.: 2 mA ÷ 10 A
Precisione ± 1,2%


Resistenze: 200 Ω ÷ 20 MΩ
Precisione ± 1%

Alimentazione: 1 pila 9 V

Dimensioni: 72 x 137 x 33 mm

Peso: 200 g

TS/3010-05

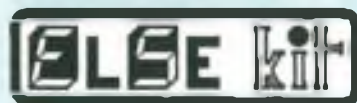

Istruttivi e Utili

La soddisfazione di
un autocostruito completo
e funzionante



[*] Sensibilità a 2,8 V e
2 m di distanza

MODELLO KSN 1039 A
[1230] per HI-FI
Dimensioni: \varnothing 95,3 mm
Risposta in frequenza:
3+40 kHz
Impedenza:
< 1 k Ω (a 1 kHz)
> 20 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 96 dB [*]
[3] AC/7108 - 00

MODELLO KSN 1001 A
[1295] per HI-FI
Dimensioni: \varnothing 84,8 mm
Risposta in frequenza:
4+27 kHz
Impedenza:
< 1 k Ω (a 1 kHz)
> 20 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 103 dB [*]
[6] AC/7110 - 00

MODELLO KSN 1078 A
[1278] per HI-FI/AUTO
Dimensioni: \varnothing 77,2 mm
Risposta in frequenza:
5+40 kHz
Impedenza:
< 1 k Ω (a 1 kHz)
> 20 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 98 dB [*]
[4] AC/7112 - 00

MODELLO KSN 1071 A
[1271] per HI-FI a
dipendenza controllata
Dimensioni: 96,5x119,8 mm
Risposta in frequenza:
4+20 kHz
Impedenza:
< 500 Ω (a 1 kHz)
> 10 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 96 dB [*]
[7] AC/7114 - 00

MODELLO KSN 1020 A
per AUTO
Dimensioni: \varnothing 50,8 mm
Risposta in frequenza:
5+20 kHz
Impedenza:
< 1 k Ω (a 1 kHz)
> 20 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 98 dB [*]
[1] AC/7105 - 00

MODELLO KSN 1038 A
[1238] per HI-FI
Dimensioni: \varnothing 95,3 mm
Risposta in frequenza:
3,5+27 kHz
Impedenza:
< 1 k Ω (a 1 kHz)
> 20 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 96 dB [*]
[5] AC/7107 - 00

MODELLO KSN 1016 A
[1216] per HI-FI
Dimensioni: 66,7x145 mm
Risposta in frequenza:
4+25 kHz
Impedenza:
< 1 k Ω (a 1 kHz)
> 20 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 100 dB [*]
[8] AC/7120 - 00

MODELLO KSN 1036 A
[1236] per HI-FI/AUTO
Dimensioni: \varnothing 95,3 mm
Risposta in frequenza:
3+40 kHz
Impedenza:
< 1 k Ω (a 1 kHz)
> 20 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 96 dB [*]
[2] AC/7106 - 00

MODELLO KSN 1025 A
[1225] per HI-FI
Dimensioni: 79,4x187,3 mm
Risposta in frequenza:
2+40 kHz
Impedenza:
< 500 Ω (a 1 kHz)
> 20 Ω (a 40 kHz)
Sensibilità: 100 dB [*]
[9] AC/7115 - 00




**TWEETER
PIEZO-CERAMICI
MOTOROLA**

Solarizzatore Invertitore D'Immagine

Da positivo a negativo, oppure contrasto a volontà:
un'idea nuova per giocare ancora meglio
con le tue immagini video...

a cura di Fabio Veronese

Si chiama inversione la trasformazione di un'immagine positiva in negativa, o viceversa; la solarizzazione si ottiene aumentando fortemente il contrasto. Entrambi i concetti derivano dalla tecnica fotografica, ed ora li utilizzeremo per elaborare immagini video.

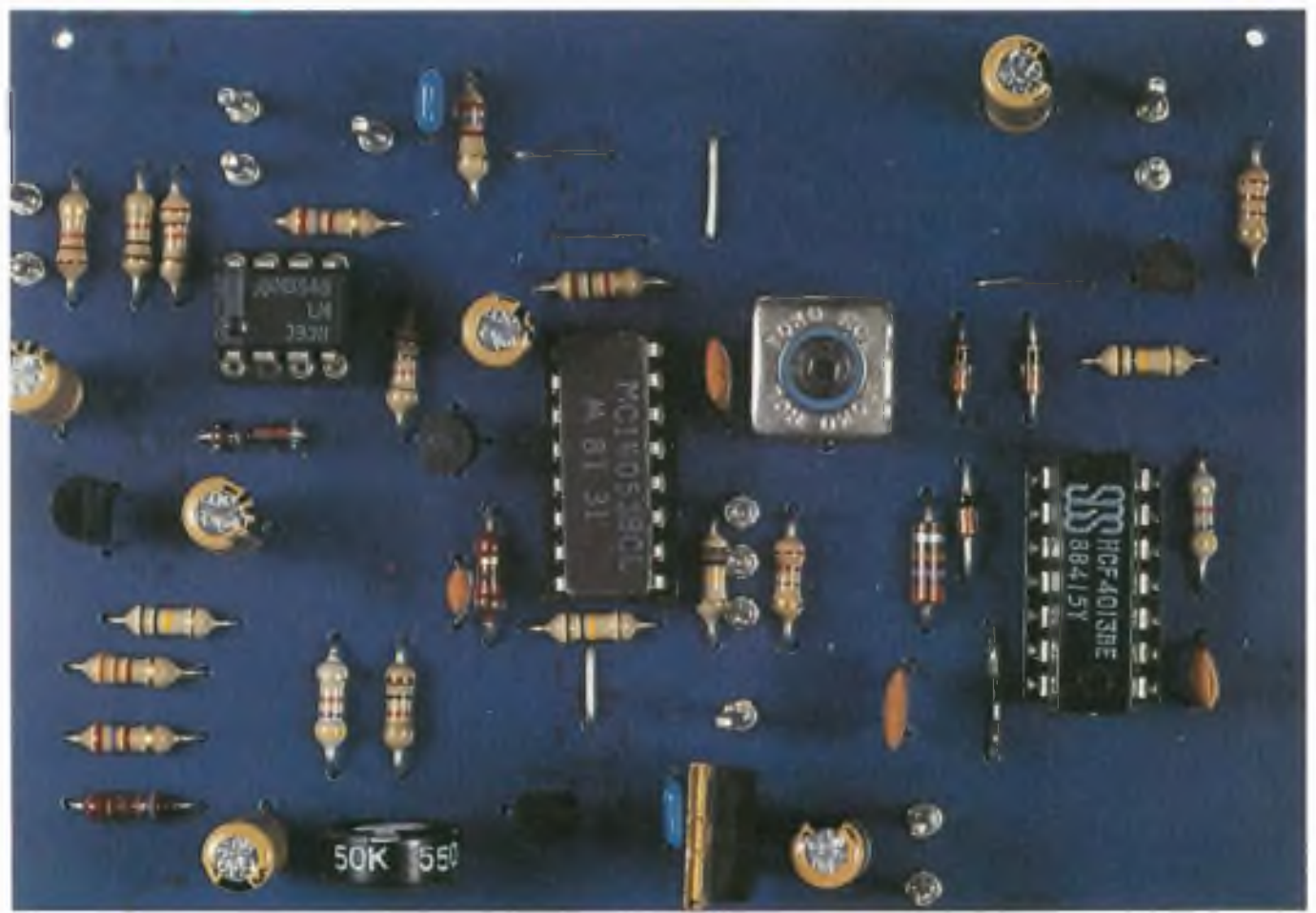

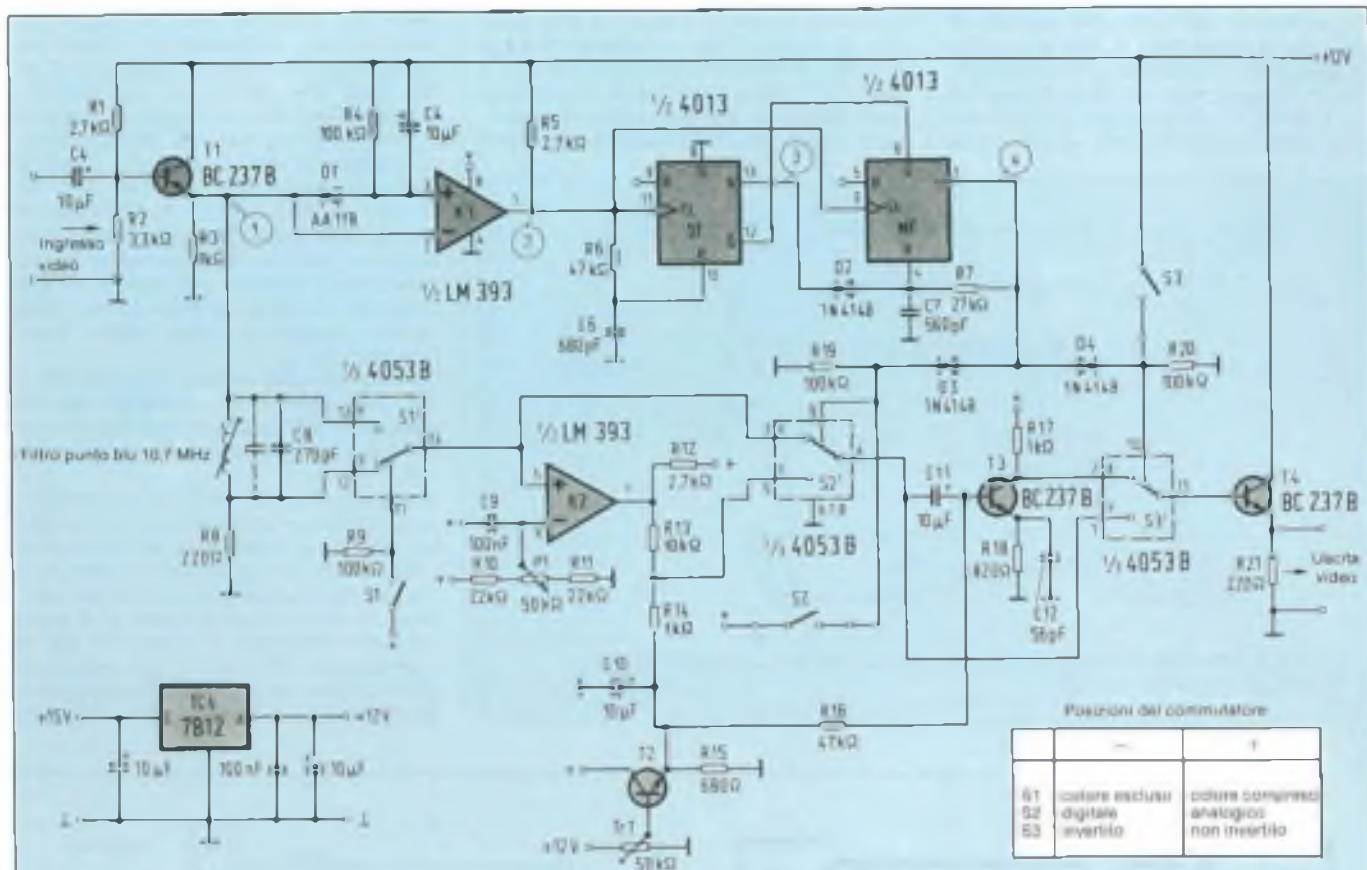


Figura 1. Schema elettrico del solarizzatore. Il segnale video proveniente dalla telecamera perviene all'ingresso di questo circuito, mentre alla sua uscita verrà collegato l'ingresso video del televisore a colori: questi ingressi si trovano esclusivamente nei televisori più moderni. C8 abbassa a 4,43 MHz la frequenza del filtro da 10,7 MHz. Le cifre nei circoletti indicano dove misurare gli oscillogrammi illustrati nelle Figure 2 e 3.

Chi fotografa con pellicola negativa deve fare un notevole sforzo mentale per immaginare un'immagine osservando un negativo. Tutti i colori sono complementari ed inoltre le pellicole sono mascherate con un colore arancio. Chi possiede una telecamera è molto avvantaggiato: infatti l'invertitore qui descritto converte i colori complementari in quelli giusti e potremo osservare, giudicare e selezionare le fotografie sullo schermo del televisore a colori. Per eliminare l'effetto della mascheratura arancione servirà un filtro blu. Ai fanatici della precisione consigliamo di sperimentare con i filtri Kodak, che hanno colori varianti dal ciano al blu, fino al magenta, perché ogni pellicola può avere una mascheratura diversa.

Con questo dispositivo potranno essere ottenuti anche altri effetti, per esempio la "digitalizzazione", cioè una suddivisione dell'immagine secondo livelli distinti di luminosità; in questo caso è anche possibile variare la soglia di risposta. I colori possono essere esclusi. Per trasmettere l'impulso di sincronismo con la corretta polarità, è necessa-

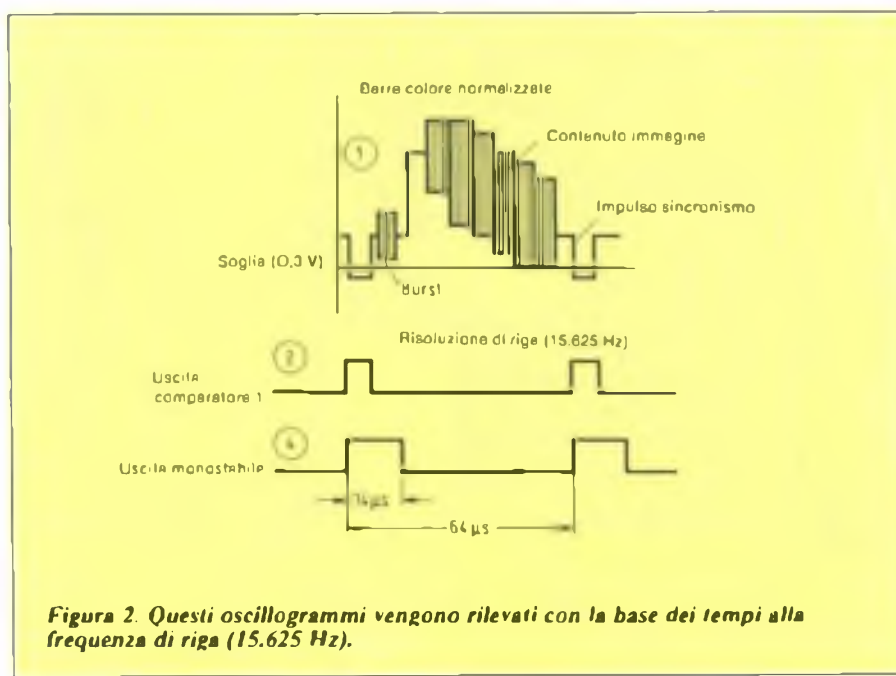


Figura 2. Questi oscillogrammi vengono rilevati con la base dei tempi alla frequenza di riga (15,625 Hz).

rio separarlo dal resto del segnale ed elaborarlo isolatamente. Questo avviene mediante T1, collegato come convertitore d'impedenza, ed il comparatore K1 (I.M393). All'impulso di sincronismo viene aggiunta una componente

continua mediante il diodo al germanio D1; al piedino 3 del comparatore è applicata una tensione continua più elevata di 0,3 V rispetto al livello di sincronismo inferiore. All'uscita del comparatore appare ora una miscela di sincro-

nismi con direzione positiva (impulsi di sincronismo orizzontali e verticali). Questi impulsi vengono applicati ad un flip flop che, grazie al suo circuito esterno, funziona da trigger di Schmitt e permette di separare gli impulsi di sincronismo verticali. Il secondo flip flop funziona come monostabile, con un "tempo di attivazione" di 14 microsecondi. Alla sua uscita appare allora un impulso positivo della durata di 14 microsecondi; durante gli impulsi di sincronismo verticale, questa uscita rimane però sempre a livello logico "alto" (Figure 1 e 2).

Questo impulso pilota, tramite D3 e D4, due interruttori analogici che trasferiscono all'uscita gli impulsi, sempre nel giusto istante e con la giusta polarità.

Il segnale d'uscita di T1 viene contemporaneamente applicato ad un circuito oscillante accordato su 4,43 MHz (frequenza della sottoportante colore). Se il segnale viene prelevato all'estremo inferiore, la sottoportante colore ed il burst vengono attenuati di circa 20 dB, il soppressore del colore nel televisore viene escluso ed appare un'immagine in bianco e nero. Il passaggio a bianco/

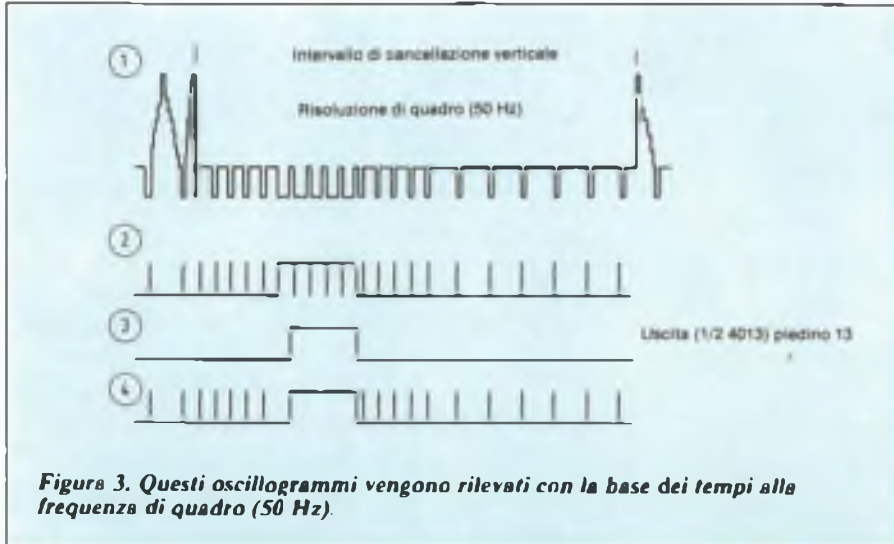


Figura 3. Questi oscillogrammi vengono rilevati con la base dei tempi alla frequenza di quadro (50 Hz).

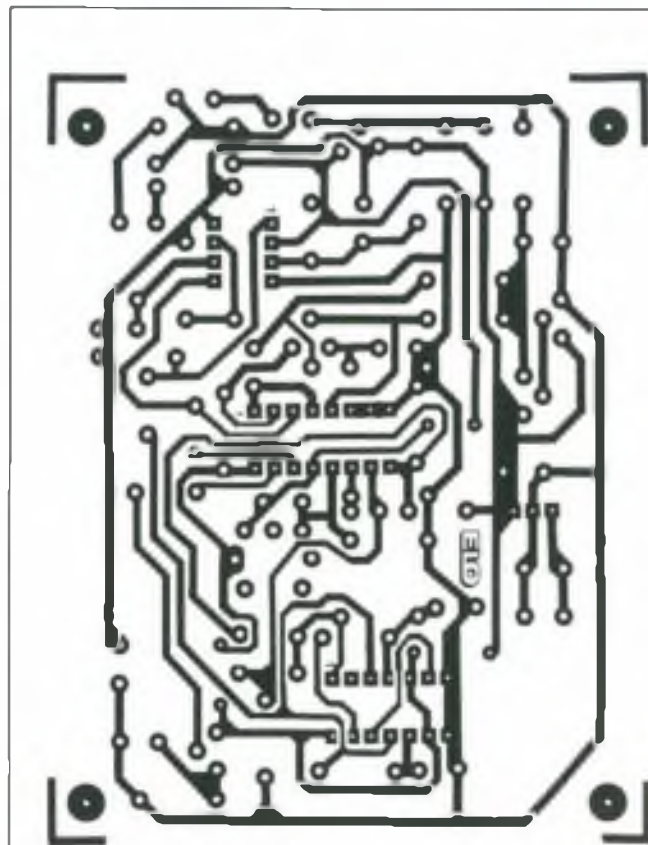


Figura 4. Circuito stampato scala 1:1.

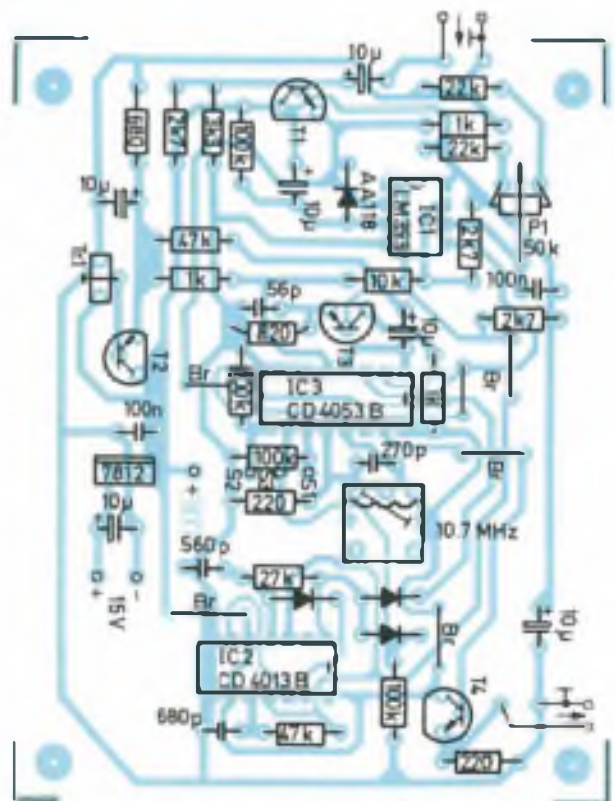


Figura 5. Disposizione dei componenti sul circuito stampato.

nero ha luogo mediante il commutatore S1. Gli interruttori analogici (tre in un circuito integrato) sono stati scelti per evitare di dover portare all'esterno del dispositivo conduttori "caldi", che potrebbero causare disturbi; inoltre essi possono essere azionati elettronicamente. Il commutatore S2 permette la selezione tra "analogico" e "digitale". Se è in posizione "analogico", il segnale viene prelevato direttamente da S1. Se S2 è in posizione "digitale", viene mandato avanti il segnale elaborato dal comparatore K2. Quest'ultimo cambia lo stato della sua uscita a seconda della tensione applicata ai suoi ingressi. La soglia di commutazione viene stabilita mediante il potenziometro P1. Se il livello del segnale video supera la soglia predisposta, l'uscita cambia stato. Per far coincidere nuovamente i livelli, il segnale d'uscita del comparatore deve essere abbassato (a circa 1/10) e poi sovrapposto ad un livello di tensione continua. Allo scopo, vengono utilizzati il convertitore d'impedenza (transistore T2) ed il potenziometro semifisso Tr1. Questo trimmer deve essere regolato in modo che, in ogni posizione di S2 ed S3, l'immagine rimanga priva di inconvenienti (sincronizzata).

A seconda della posizione di S3, il segnale invertito (il transistore T3 viene utilizzato come invertitore) oppure il segnale non invertito viene applicato al transistore dello stadio finale T4.

Se fosse disponibile un generatore di tensione continua da 8...14 V, a circa 100 mA, sarebbe possibile fare a meno del regolatore di tensione sul circuito stampato.

Dentro Il Cinescopio

Poiché il fascio elettronico del cinescopio televisivo deve essere perfettamente sincrono con il raggio analizzatore della telecamera in studio, è necessario forzare questo sincronismo; a questo scopo servono gli impulsi di sincronismo verticale ed orizzontale, in breve gli impulsi V e rispettivamente H. Questi impulsi vengono irradiati o trasmessi dal trasmettitore (o dalla telecamera), insieme al segnale video. La televisione europea trasmette 25 immagini complete ogni secondo. Il raggio elettronico nel cinescopio deve allora effettuare 50 oscillazioni in senso verticale; la frequenza di quadro è cioè di 50 Hz.

L'immagine televisiva è formata da 625 righe, ed allora il raggio elettronico deve essere deflesso $625 \times 25 = 15.625$ volte al secondo. La frequenza di riga od orizzontale è pertanto di 15,625 kHz.

Nel sistema televisivo PAL è necessario trasmettere insieme all'immagine anche il cosiddetto "burst". Il relativo concetto deriva dall'Inglese (burst = raffica di impulsi) e questa terza informazione viene applicata dopo l'impulso di sincronismo. Il burst è formato da 10 periodi della frequenza portante del colore (4,433 MHz). ■

Leggete a pag. 65

Le istruzioni per richiedere il circuito stampato.

Cod. P148

Prezzo L. 8.000

Elenco Componenti

Semiconduttori

IC1: circuito integrato LM393
IC2: circuito integrato CD4013B
IC3: interruttore analogico CD4053B
1 regolatore di tensione 7812
D1: diodo al germanio AA118
D2, D3, D4: diodi 1N4148
T1 - T4: transistori BC237B

Resistori 0,125 W

R8, R21: 220 Ω
R15: 680 Ω
R18: 820 Ω
R3, R14, R17: 1 kΩ
R1, R5, R12: 2,7 kΩ
R2: 3,3 kΩ
R13: 10 kΩ
R10, R11: 22 kΩ
R7: 27 kΩ
R6, R16: 47 kΩ
R4, R9, R19, R20: 100 kΩ
Tr1: 50 kΩ, trimmer coricato
P1: 50 kΩ, potenziometro

Condensatori

C12: 56 pF
C7: 560 pF
C6: 680 pF
C2, C9: 100 nF
C8: 270 nF
C1, C3, C4, C5, C10, C11: 10 μF/16 V, elettrolitici

Varie

3 commutatori
1 filtro punto blu (10,7 MHz)
2 prese per ingresso/uscita

fabbrichiamo per voi

CIRCUITI STAMPATI

i nostri prodotti sono omologati secondo norme U.L.-FILE 86704

fotomeccanica
telai serigrafici
ferritrancia

INTERPRINT

s.r.l. - via a. da giussano, 9 - tel. 031/747312 - 22066 mariano comense (co)

Minitermometro Digitale A Led

Dal gelo di Gennaio ($-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) all'acqua bollente ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$) con questo simpatico termometro tutto elettronico che stupisce per la sua eclettica semplicità unita a una precisione degna di un laboratorio.

ing. Alain-Philippe Meslier

Questo strumento permette di misurare temperature comprese tra $-9,9$ e $+99,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, con la risoluzione di $1/10$ di grado. Viene utilizzato un sensore molto noto e diffuso, l'LM335Z, collegato ad un diodo zener programmabile, il TL431. La Figura 1 mostra lo schema di prin-

cipio del circuito. Il sensore produce una tensione variabile da $2,23\text{ V}$ alla temperatura di -50 gradi a $3,73$ per una temperatura di $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$. La tensione di $2,73\text{ V}$ corrisponde a 0 gradi. Per tarare lo strumento ed ottenere una visualizzazione direttamente leggibile della temperatura, è pertanto necessa-

rio azzerare la lettura di $2,73\text{ V}$ a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$: questo è il compito dell'LM741, montato come differenziatore.

In realtà, al suo ingresso invertente viene applicata una tensione di $2,73\text{ V}$ generata dal UL431, mentre l'ingresso non invertente riceve la tensione proveniente dall'LM335Z (sensore). Per spiegarci meglio, dalla tensione erogata dal sensore vengono sottratti $2,73\text{ V}$ (per esempio, $2,94 - 2,73 = 0,21\text{ V}$, ovvero 210 mV). Abbiamo detto prima che per la temperatura di 100 gradi abbiamo una tensione di $3,73\text{ V}$ e pertanto $3,73 - 2,73 = 1\text{ V}$, cioè 1000 mV . Poiché la misura massima è di 100 gradi, avremo una variazione di $1000\text{ mV}/100\text{ }^{\circ}\text{C} = 10\text{ mV}$ per grado centigrado. 1210 mV dell'esempio corrispondono perciò ad una temperatura di $210\text{ mV}/10\text{ mV} = 21,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Per ottenere una risoluzione di $0,1$ gradi centigradi verrà pertanto utilizzata la portata di $1,00\text{ V}$ fondoscala dello strumento.

È inutile tornare a descrivere il sistema di visualizzazione, dato che ormai è un argomento abbastanza noto.

La precisione del termometro è funzione di diverse regolazioni e dipende anche dallo stadio differenziatore: questo è il motivo dei resistori all'1%. In effetti, il suo compito è quello di calcolare la differenza tra le tensioni applicate ai suoi ingressi, senza nessun guadagno, e questo è il motivo dei quattro resistori di valore perfettamente identico (100 kohm). Un amplificatore operazionale (LM741) ha però una tensione di offset di qualche mV (corrispondenti ad alcuni decimi di grado). Questa tensione viene azzerata mediante AJ2, ma per ottenere questo scopo è necessario disporre di una tensione negativa (-5 V) che viene fornita dal 7905.

In Pratica

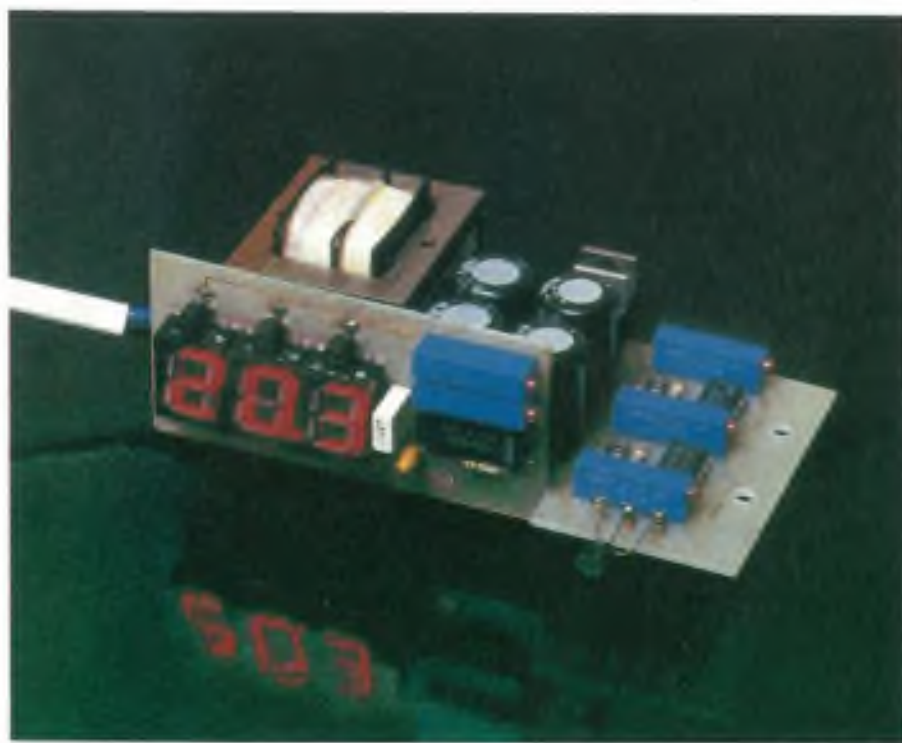Uno dei circuiti stampati di questo termometro è a doppia faccia incisa, per evitare collegamenti di eccessiva lunghezza ed ottenere un modulo di visualizzazione semplice.



Il circuito stampato principale verrà montato per primo, compreso il sensore (vedi schema). La basetta del display verrà montata per seconda, con particolare diligenza. Infatti il suo circuito stampato a doppia faccia non ha i fori metallizzati e perciò alcune saldature dovranno essere effettuate anche sul lato componenti. Utilizzare un saldatore a punta sottile ed effettuare saldature di buona qualità.

Costruitelo Così

1. Montare il CA3161 come indicato sullo schema (lato rame) ed il resistore da 200 ohm, saldandoli su entrambe le facce del circuito stampato.
2. Montare e saldare il display (non dimenticare di effettuare le saldature su entrambe le facce).
3. Montare i tre transistori.
4. Montare il CA3162.
5. Montare il resistore da 100 kohm, i condensatori da 0,22 microF, da 1 microF (attenzione alla polarità) e i due trimmer a 10 giri.
6. Controllare di non aver dimenticato nessuna saldatura.
7. Saldare il circuito del display al circuito stampato principale, in modo da formare con esso un angolo retto. Per ottenere un rendimento migliore, non usare zoccoli.

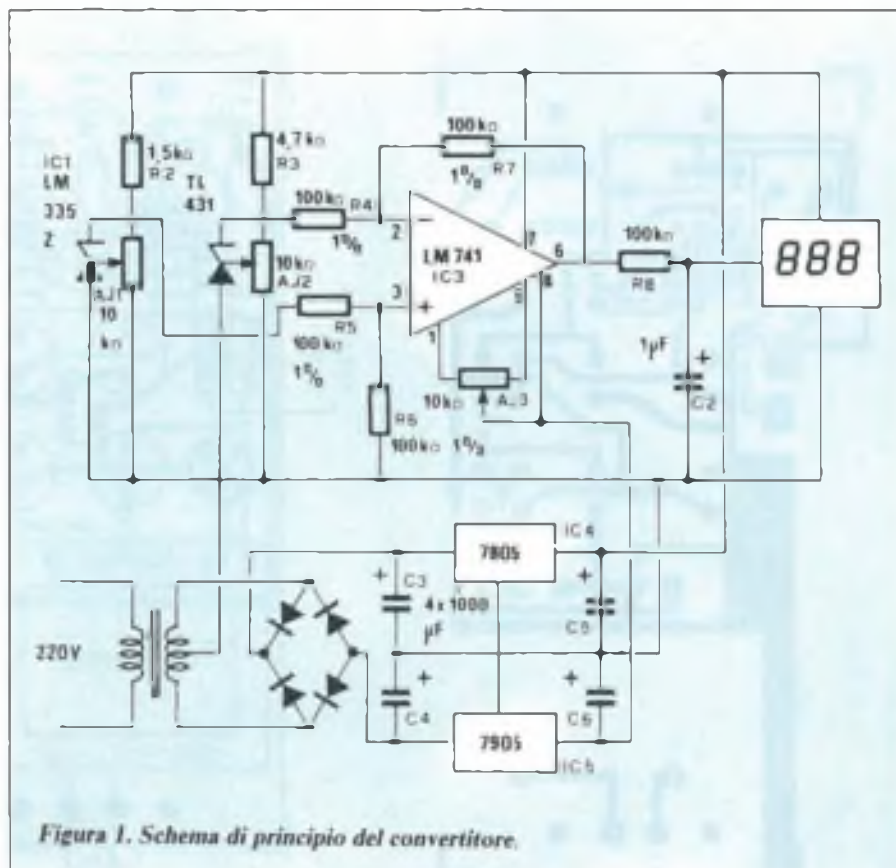


Figura 1. Schema di principio del convertitore.

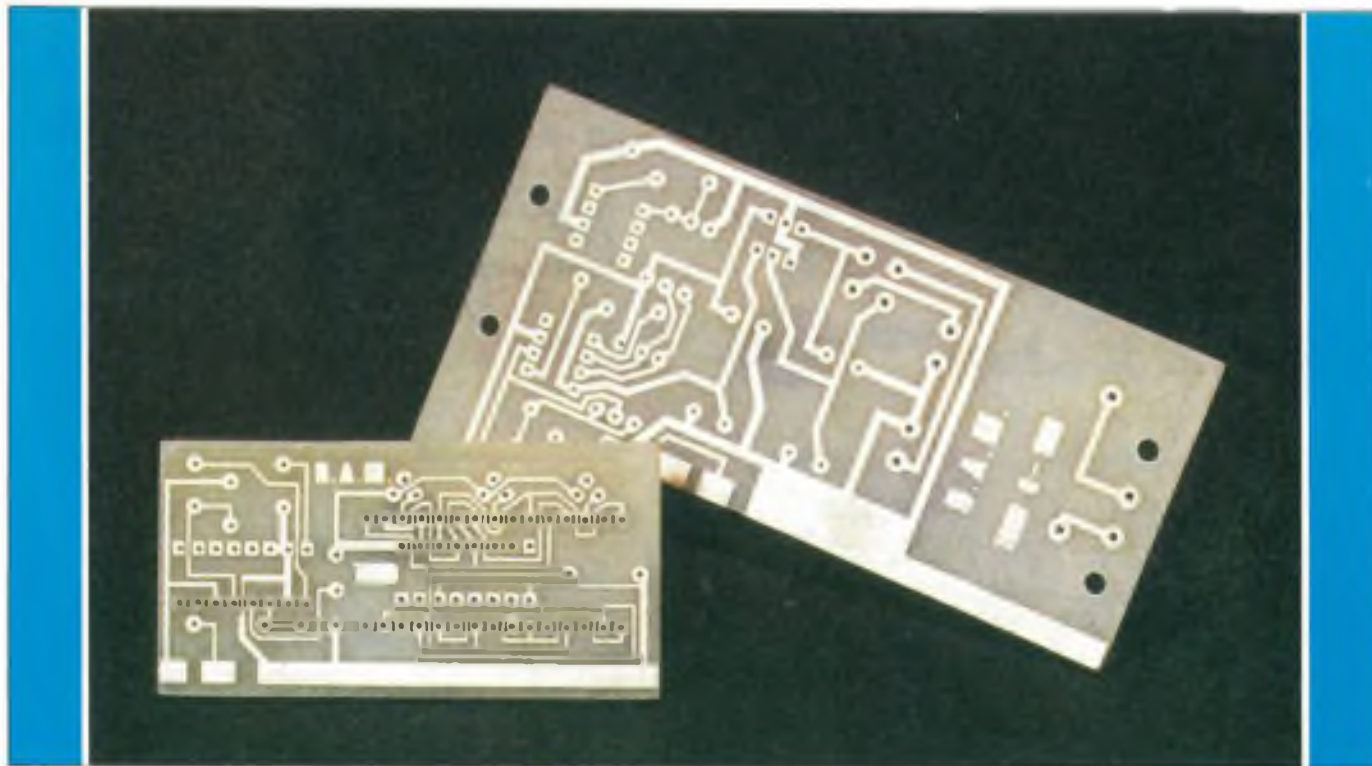


Foto 1. I due circuiti stampati, il più piccolo dei quali è a doppia faccia incisa.

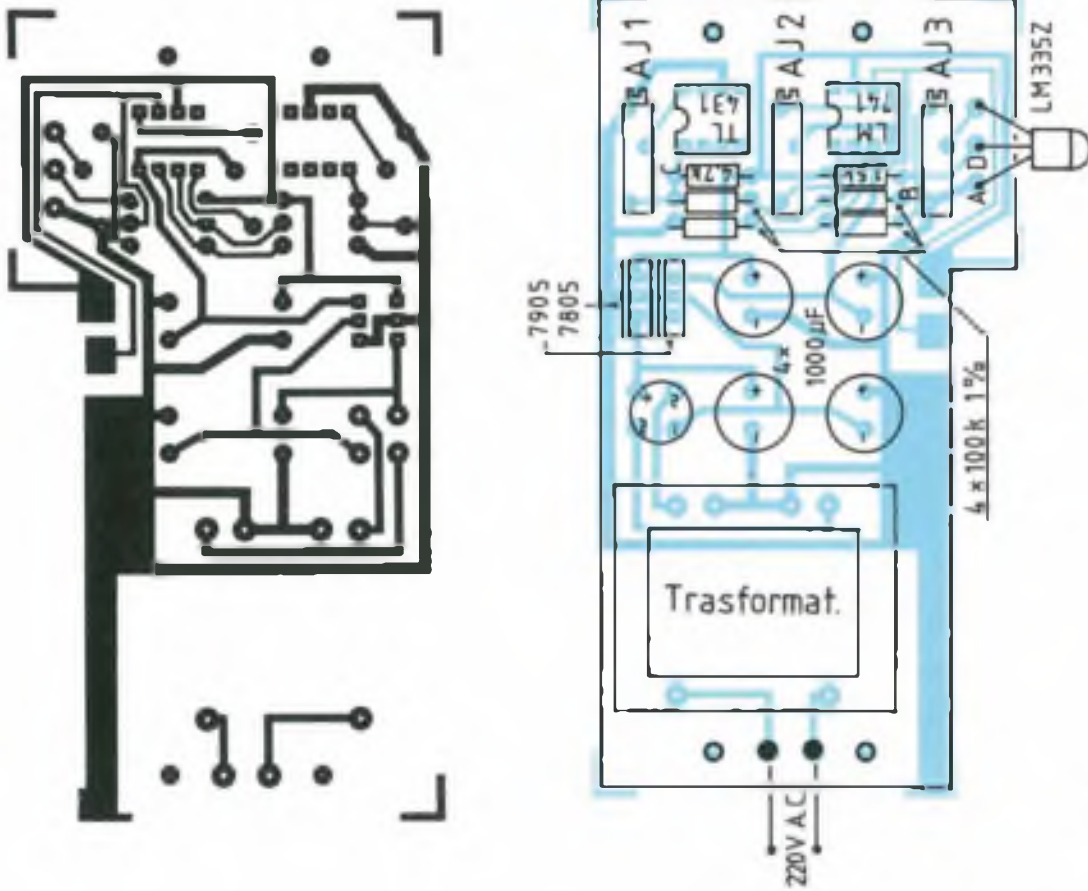


Figura 2. Circuito stampato scala 1 : 1 e disposizione dei componenti.

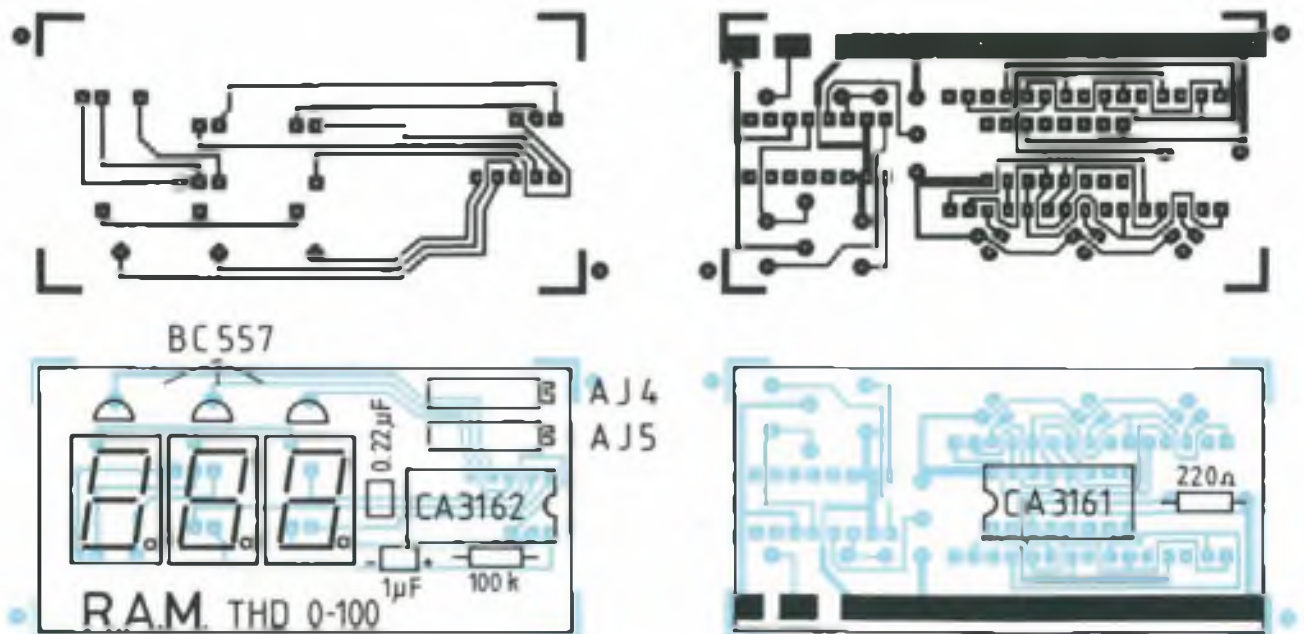


Figura 3. Circuito stampato scala 1 : 1 a doppia faccia e disposizione dei componenti.


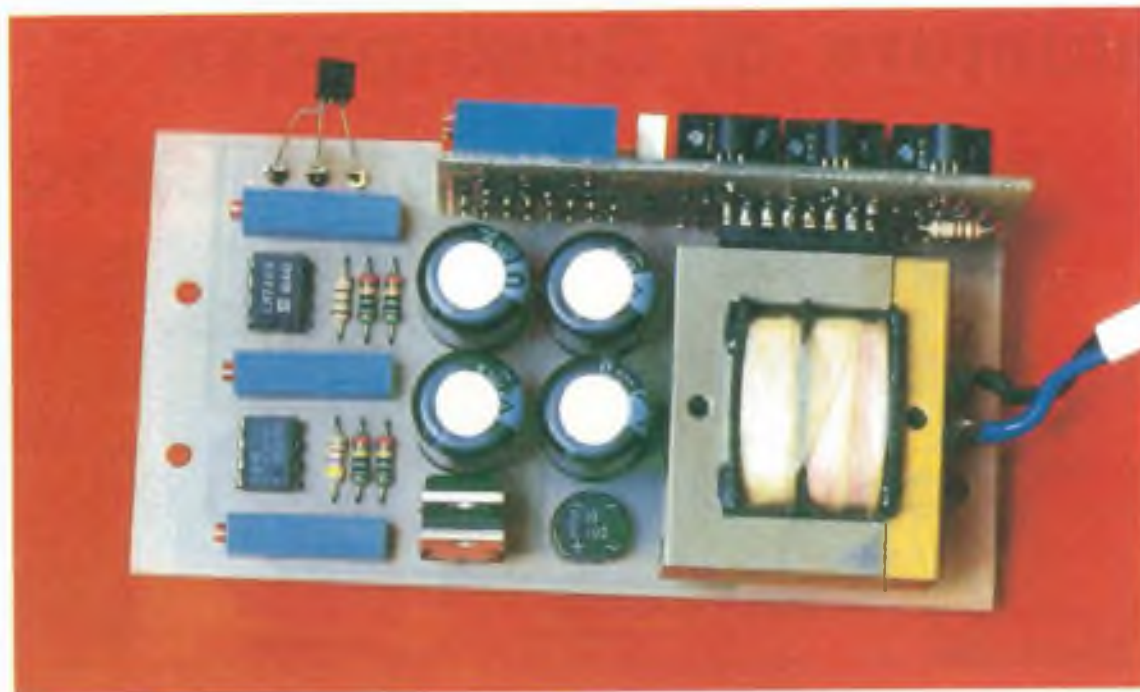


Foto 2.
La basetta
principale
montata,
completa
di trasformatore.

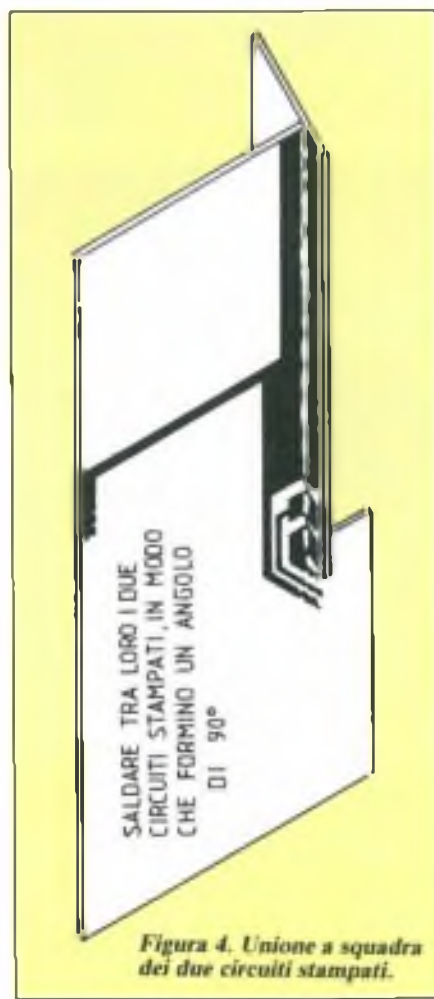

Taratelo Così

Collegare al termometro l'alimentazione di rete (220 V).

1. Cortocircuitare i punti A e B e regolare AJ4 fino ad ottenere 00,0 sul display.
2. Togliere il cortocircuito.
3. Regolare AJ1 fino ad ottenere la tensione di 2,73 V tra i punti A e C.
4. Regolare AJ3 fino ad ottenere la tensione di circa 3 V tra i punti A e D.
5. Cortocircuitare i punti C e D.
6. Regolare AJ2 fino ad ottenere nuovamente 00,0 sul display.
7. Togliere il cortocircuito.
8. Regolare AJ3 fino ad ottenere la tensione di 3,72 V tra i punti A e D.
9. Regolare AJ5 fino a visualizzare 99,9 sul display.
10. Immergere l'LM335Z in un recipiente colmo di acqua e ghiaccio tritato ed attendere che si stabilizzi termicamente (circa 2 minuti).
11. Regolare AJ3 fino a visualizzare 00,0 sul display.

Ora il termometro è pronto a funzionare e non rimane altro che inserirlo in un mobiletto, con il sensore montato esternamente.

Elenco Componenti

Semiconduttori

- 3 BC557 o equivalenti
- 3 display LED anodo comune

Circuiti Integrati

- IC1: LM335Z
- IC3: LM741
- IC2: TL431
- IC6: CA3161
- IC7: CA3162
- IC4: 7805 (contenitore TO-220)
- IC5: 7905 (contenitore TO-220)

Resistori 0,25 W, 5%

- R1: 220 Ω
- R2: 1,5 k Ω
- R3: 4,7 k Ω
- R4: 100 k Ω
- R5, R6, R7, R8: 100 k Ω , 1%
- AJ1 ÷ AJ5: 10 k Ω , trimmer 10 giri

Condensatori passo 5,08

- C1: 0,22 μ F verticale
- C2: 1 μ F tantalio
- C3, C4, C5, C6: 1000 μ F/16 V, elettrolitici verticali

Varie

- 1 trasformatore 2 x 6 V 3 VA
- 1 rettificatore 1 A/100 V

Leggate a pag. 65

Le istruzioni per richiedere il circuito stampato


Cod. P149 (base) Prezzo L. 8.000
Cod. P150 (display) Prezzo L. 8.000

SALDATURA E DISSALDATURA di componenti elettronici e dissaldatura di Quad-packs Con Leister-Labor

Il suo sottile getto d'aria calda regolabile micrometricamente da 20 a 650 °C, grazie ad un sofisticato sistema elettronico, permette la **SALDATURA E DISSALDATURA SENZA CONTATTO**.

Una nuova tecnica che fa operare più convenientemente in un settore di alta specializzazione, senza rischi o rotture. Migliorando le sue già valide prestazioni per una più corretta funzionalità, l'apparecchio è stato dotato di regolazione elettronica dell'erogazione d'aria in continuo da 1 a 150 litri al minuto.

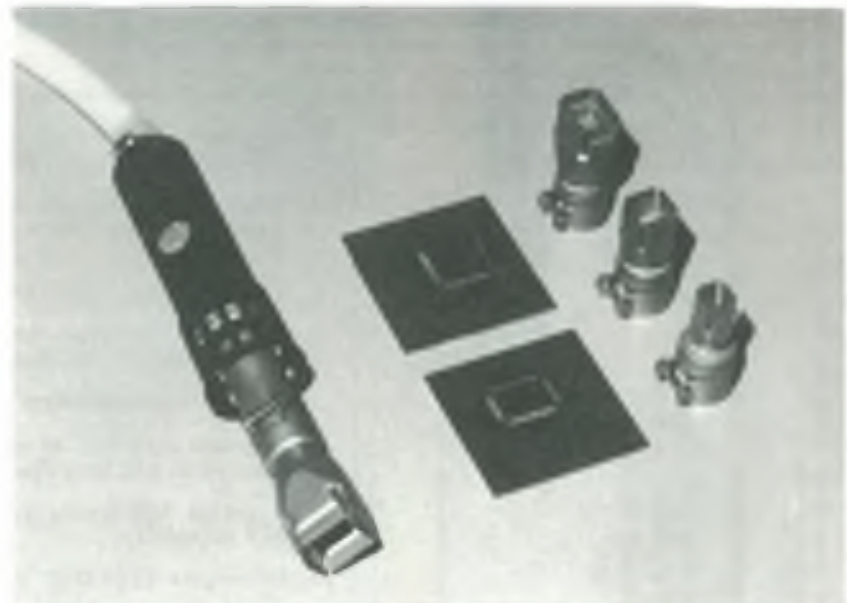La sua versatilità prova un riscontro operativo nella gamma di ugelli speciali appositamente costruiti per dissaldare senza provocare il minimo danno.



PROGETTO 9/87

Nome _____

Cognome _____

Via _____

Città _____ Cap. _____

Telefono _____

INVIATEMI GRATUITAMENTE IL PROSPETTO P 5

Esclusivista per l'Italia

The **MOHWINCKEL** S.p.A.
Via S. Cristoforo, 78
20090 TREZZANO S/NAVIGLIO (MI)
Tel. (02) 4452651/5 - Telex 310429

le pagine di



ELEKTOR

elektor

Impressioni Di Settembre

Il nono mese dell'anno gode di un fascino ineffabile, tutto particolare. Non si tratta solamente dell'avvicinarsi delle stagioni meteorologiche, sarebbe troppo banale: è piuttosto una sensazione generale di ritrovata vitalità, la voglia di pianificare quel che verrà e sarà fatto nel prossimo futuro. Il lavoro, lo studio e, perché no, l'hobby. E, giusto a proposito di progetti, la redazione ha in cantiere, per le *Pagine di Elektor*, una lunga serie di sorprese e di proposte esplosive, tanto per l'elettronica che per il computer. Ma, preso dal vortice degli impegni, potresti perderle dimenticandoti di acquistare un numero.

E allora, perché non inserisci nel "new deal" della tua vita anche l'idea di un abbonamento a *Progetto*? È un regalo che meriti troppo per potertelo negare, e poi hai tutto da guadagnarci: dai un'occhiata alle offerte, c'è un dono esclusivo e qualche soldo da risparmiare sul prezzo di copertina ma, soprattutto, c'è la certezza di non mancare mai all'appuntamento mensile con la più giovane, ricca, vivace rivista di elettronica e microcomputer che tu possa procurarti, e di averla in casa molto, molto prima degli altri che si contentano di comperarla in edicola. Le nostre non sono solo promesse: prova a sfogliarci, confrontaci pure con gli altri e pensa che *Progetto - Le Pagine di Elektor* domani sarà, se possibile, ancora migliore.

L'impegno di un intero staff tecnico e redazionale è essenzialmente proteso in quel senso e, credici, non è cosa da poco.

Questo mese, in apertura, un servizio d'eccezione che sicuramente appassionerà i giovani - e meno giovani - appassionati di misura: un sensazionale biphase in grado di creare una sinfonia di effetti inediti da qualsiasi strumento elettronico. Per i più seriosi patiti delle misure, una unità V.F. per oscilloscopio consentirà di congelare sui fosfori anche i più fugaci eventi elettrici. In chiusura, un precisissimo oscillatore RF con controllo termostatico farà la gioia dei cavalieri dell'Etere, e una monografia di grande attualità sugli accoppiatori ottici permetterà a tutti di esplorare alcune tra più grandi idee dell'elettronica di domani.

Biphaser

Una nuovissima black-box per effetti sonori che aggiunge una nuova dimensione acustica a tutti i tuoi strumenti musicali!

Ci sono diversi modi di ottenere i ben noti effetti sonori di "phasing" o "flanging". La maggior parte dei phaser usa circuiti sfasatori, linee di ritardo a bucket brigade, circuiti L-C attivati selettivamente, filtri a pettine, o simili. Il circuito qui presentato utilizza lo sfasamento ma non possiede nessuno degli svantaggi generalmente associati con questo tipo di phaser, poiché è stato previsto un sistema per eliminare il fastidioso effetto di modulazione di ampiezza causato dalla filtrazione selettiva alle regolazioni relativamente basse della velocità del phaser. Mentre questo effetto è ancora tollerabile con la chitarra ritmica (e

spesso espressamente ricercato), non fa altro che rovinare la voce di numerosi strumenti solisti, il cui particolare suono non viene assolutamente migliorato da variazioni di volume udibili. L'uso di un phaser basato, per esempio, sullo scorrimento periodico di due filtri ad arresto di banda darà origine ad un effetto molto gradevole con segnali di ingresso relativamente ricchi di armoniche, come quelli di una chitarra ritmica acustica. Lo stesso phaser tuttavia è praticamente inutile con uno strumento solista, poiché in quel caso le note sono soggette a variazioni di ampiezza invece che di timbro.


Analizzando la correlazione tra l'effetto


di sfasatura e l'altezza del suono d'ingresso, si nota che le componenti a frequenza relativamente alta del suono d'ingresso richiedono normalmente di essere modulate con un segnale di fase corrispondentemente veloce. Analogamente, il miglior effetto per le note d'ingresso basse si ottiene con una modulazione lenta della fase.

Tutte queste considerazioni sono state tenute presenti nel progetto di questo biphaser, il cui nome deriva dall'uso di DUE circuiti sfasatori, ciascuno con la propria frequenza centrale e con il proprio controllo di velocità della modulazione di fase. Questi due circuiti possono essere azionati in parallelo con due regolazioni di velocità del phaser, per causare un effetto di sfasatura molto buono, senza l'indesiderabile modulazione di ampiezza del segnale d'ingresso. Il circuito nella forma qui presentata non è altro che la versione ridotta di un versatile phaser, i cui controlli permettono una notevole varietà di suoni d'uscita. Per chi desideri fare qualche ulteriore esperimento, parleremo in seguito delle interessanti possibilità di adeguare il circuito alle necessità individuali.

Il Circuito In Teoria

Lo schema elettrico di Figura 1 mostra che il biphaser contiene i consueti moduli di un dispositivo per effetti sonori. Il livello del segnale d'ingresso mono o stereo viene elevato dall'amplificatore A1 ed applicato ai due circuiti di ritardo di fase, tramite R13 ed R34. La serie superiore di filtri passa-tutto basati su amplificatori operazionali è dimensionata per una frequenza centrale relativamente elevata, mentre la serie inferiore copre la maggior parte della banda bassa dello spettro ad audiofrequenza. Facciamo notare che le linee di ritardo sono identiche tranne per quanto riguarda i quattro condensatori che determinano la frequenza, C6-C9 (amplificatori in cascata in alto) e C11-C14 (amplificatori in cascata in basso). I circuiti relativi agli amplificatori operazionali A11 ed A12 sono praticamente identici; si tratta di oscillatori sintonizzabili con segnale d'uscita ad onda triangolare filtrata che viene applicato alla relativa linea di "FET" della catena di ritardo.

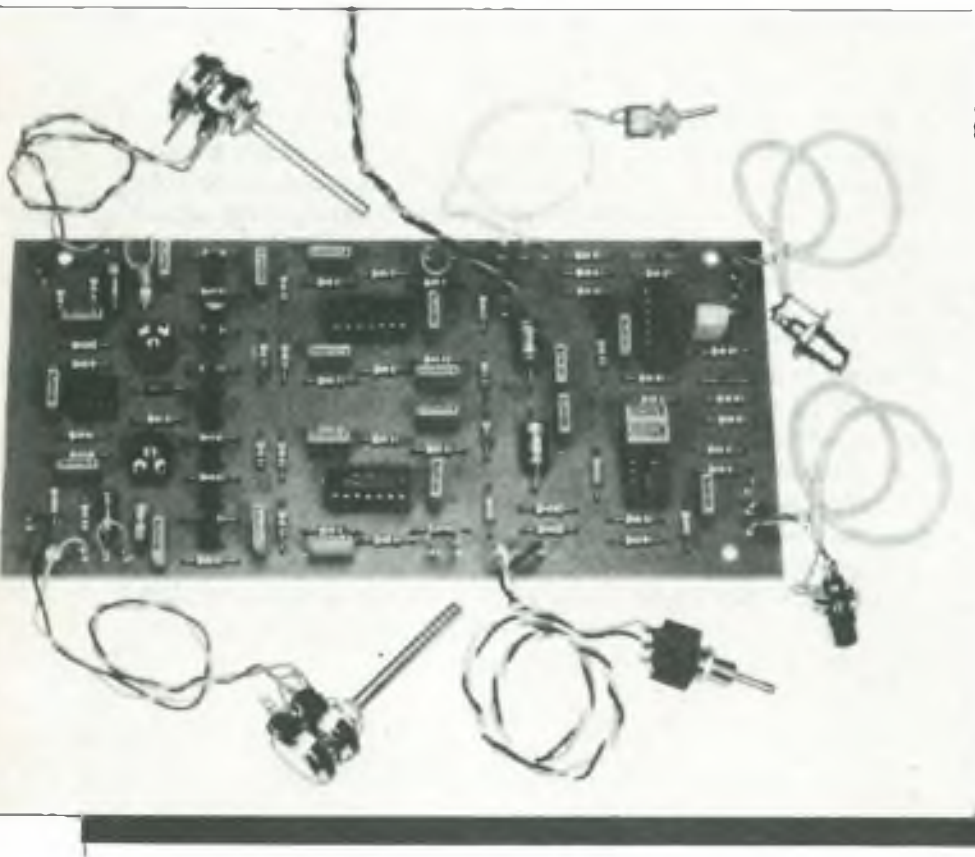

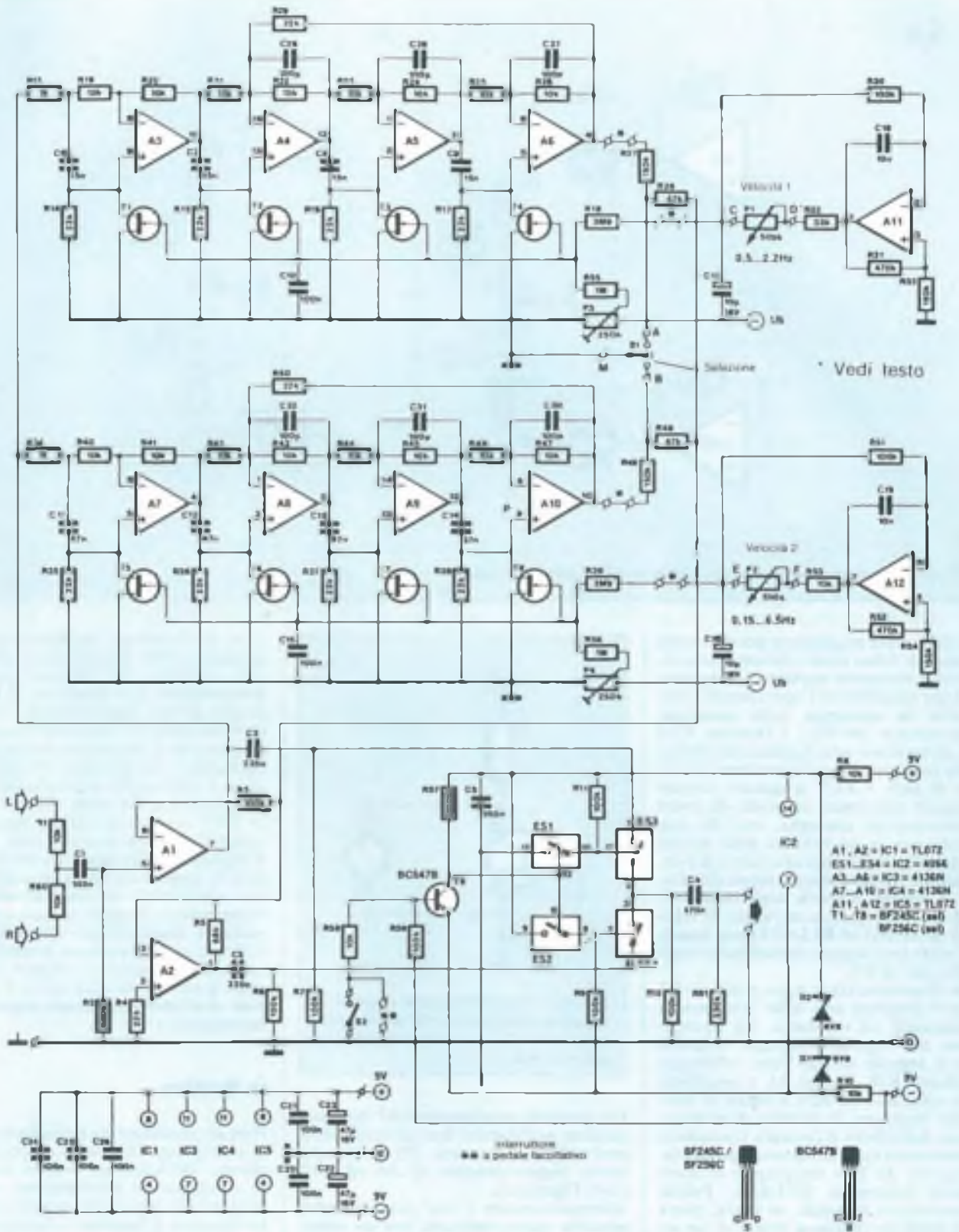


* Vedi testo

- A1, A2 = IC1 = TL072
- ES1...ES4 = IC2 = 4084
- A3...A6 = IC3 = 4136N
- A7...A10 = IC4 = 4136N
- A11, A12 = IC5 = TL072
- T1...T8 = BF245C (and BF245C (and))

Figura 1. Schema elettrico. Nel cuore del biphase ci sono due linee di ritardo di fase modulate separatamente.

2a

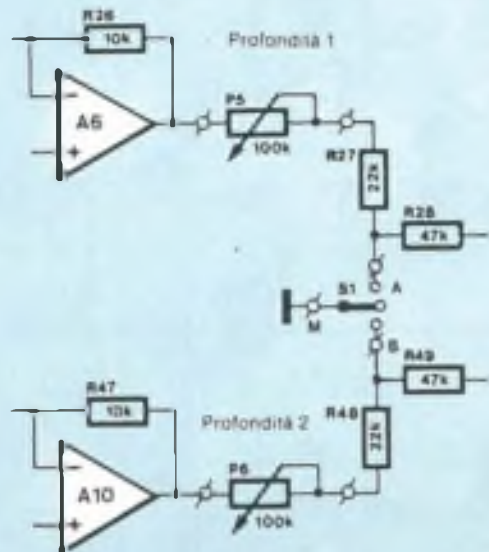

b

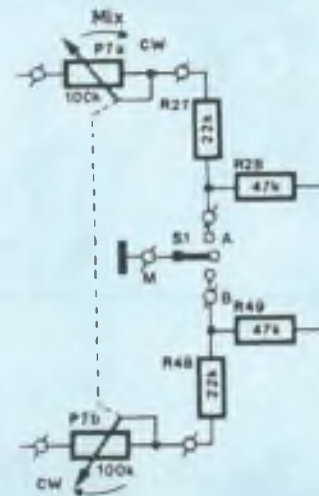


Figura 2. Schema elettrico per possibile ampliamento del biphase.

Un sufficiente sfasamento per entrambe le linee di filtro viene ottenuto controllando le resistenze applicate all'ingresso + degli amplificatori operazionali, vale a dire la resistenza della giunzione drain-source del FET. I trimmer P3 e P4 permettono una regolazione precisa della tensione di polarizzazione sulla linea di gate. I FET in questo circuito vengono selezionati in modo da avere caratteristiche analoghe, così da non deteriorare la sincronicità delle sezioni ad amplificatore operazionale e di conseguenza l'effetto sonoro finale del phaser. I segnali d'uscita degli oscillatori PM sono integrati con l'aiuto di R18-C10 (toni alti) ed R13-C15 (toni bassi), per ricavare i segnali sinusoidali di controllo per i FET.

Con il commutatore a tre posizioni S1 si può scegliere una delle due linee di sfasamento od entrambe. La miscelazione del segnale d'ingresso originale con il segnale sfasato viene effettuata mediante R28, R49 ed R3. L'amplificatore operazionale A2 è il buffer di uscita del biphase. Il circuito di eliminazione dell'effetto è formato fondamentalmente da un interruttore a pedale facoltativo, da T9 e dal gruppo di interruttori elettronici FS1-FS4. Poiché l'interruttore a pedale, se usato, porta una tensione continua invece di un segnale qualsiasi ad alta frequenza, il suo collegamento può essere effettuato tramite un cavo bipolare non schermato piuttosto lungo.

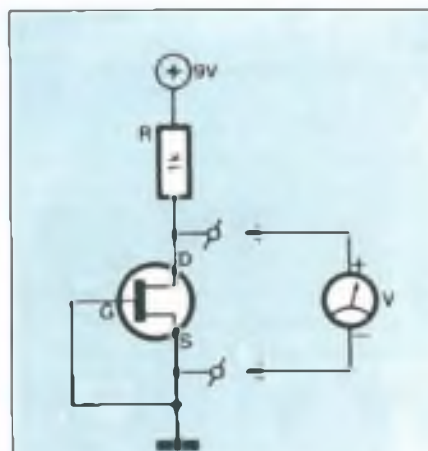


Figura 3. Costruire questo circuito di prova della corrente di source, per scegliere i FET con caratteristiche quasi uguali.

Un possibile ampliamento del biphase consiste nell'inserire due controlli della profondità di saturazione, P5 e P6, alle uscite rispettivamente di A6 ed A10 (vedi Figura 2a). Alternativamente i due potenziometri possono essere sostituiti con un unico potenziometro stereo, come mostrato in Figura 2b. I cablaggi ad un estremo di R18 ed R39 permettono il pilotaggio di entrambe le

linee di sfasamento mediante un unico oscillatore PM. Un'ulteriore e più radicale modifica del circuito potrebbe comprendere la costruzione di linee di ritardo di fase supplementari, ciascuna dimensionata per una determinata banda passante e controllata da un proprio oscillatore. Se prendete in considerazione l'opportunità di effettuare questo ampliamento, ricordate di usare soltanto FET con caratteristiche uguali, altrimenti gli sforzi saranno vani.

Il biphase è alimentato da due batterie da 9 V, oppure da un piccolo alimentatore simmetrico. Le linee di alimentazione positiva e negativa sono opportunamente disaccoppiate mediante C20-C26, per evitare qualsiasi probabilità di captazione di rumore o ronzio. La corrente assorbita dal dispositivo è dell'ordine di 40 mA su ciascuna linea di alimentazione a 9 V.

In Pratica

Non c'è praticamente nulla da dire circa la costruzione di questo dispositivo di effetto. Difficilmente potrete sbagliare se vi adeguate all'elenco dei componenti ed alla loro disposizione mostrata in Figura 4. L'ingresso e l'uscita audio-frequenza del phaser, nonché l'ingresso per l'interruttore a pedale, verranno opportunamente equipaggiati con prese jack isolate: una scelta consueta con i

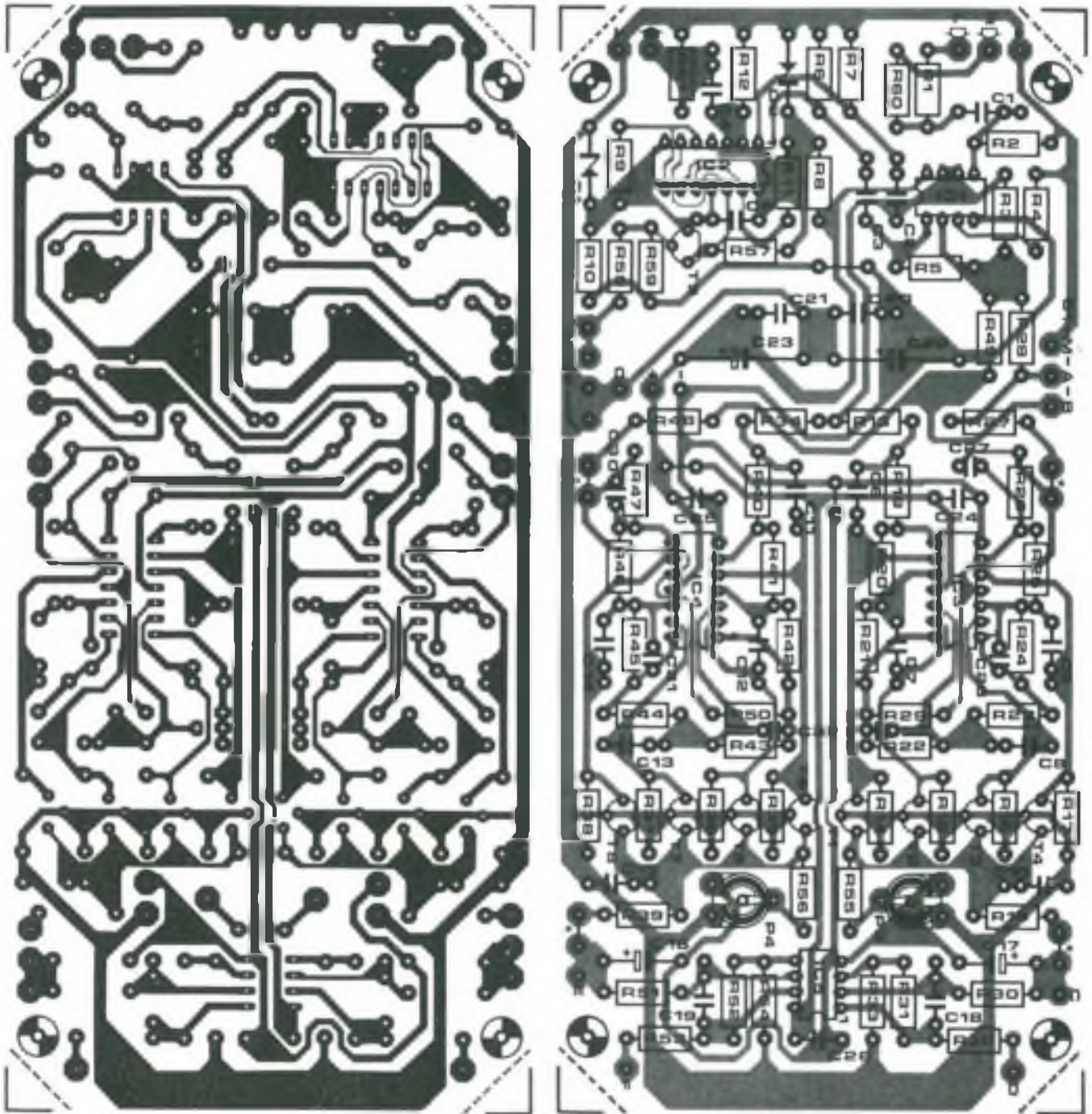


Figura 4. Circuito stampato scala 1:1 e disposizione dei componenti sul circuito stampato del hiphaser.

dispositivi di effetto. Il mobiletto dovrà essere naturalmente piuttosto robusto; consigliamo di usarne uno pressofuso: il coperchio potrà essere utilizzato per montare l'interruttore a pedale ed i controlli di velocità. Alternativamente il hiphaser potrà essere incorporato in un dispositivo di effetto telecomandato, alimentato dalla rete insieme al fuzzer,

al dispositivo eco-riverbero ed altri, che potranno tutti essere controllati da un gruppo di interruttori a pedale disposto sul palco dell'orchestra.

Il dispositivo completo non richiede tarature oltre alla regolazione dei trimmer P3 e P4, in modo da ottenere una velocità di fasatura accettabile con un minimo di distorsione.

Il modo migliore per effettuare questa regolazione è di utilizzare un oscilloscopio ed un generatore sinusoidale ad audiofrequenza regolato a circa 1 kHz ed 1 Vpp. Collegare l'uscita del generatore ad uno ed all'altro ingresso del phaser, ed usare l'oscilloscopio per osservare il segnale d'uscita. Regolare P3 e P4 in modo da ottenere la modulazio-

Elenco Componenti

Semiconduttori

D1, D2: diodi zener 6,8 V, 0,4 W
IC1, IC5: circuiti integrati TL072
IC2: circuito integrato 4066
IC3, IC4: circuito integrato 4136 (Texas Instruments)
T1-T8: transistori BF245C oppure BF256C *
T9: transistoro BC547B

Resistori ($\pm 5\%$)

R1, R8, R10, R19-R26, R40-R47, R53, R58, R60: 10 k Ω
R2: 680 k Ω
R3, R6, R7, R9, R11, R12, R30, R51, R57, R59: 100 k Ω
R4, R14-R17, R29, R35-R38, R50: 22 k Ω
R5: 68 k Ω
R13, R34: 1,0 k Ω
R18, R39: 3,9 M Ω
R27, R33, R48, R54: 150 k Ω
R28, R49: 47 k Ω
R31, R52: 470 k Ω
R32: 33 k Ω
R55, R56: 1,0 M Ω
R61: 330 k Ω
P1, P2: 500 k Ω , potenziometri lineari

P3, P4: 250 k Ω , trimmer
P5, P6: 100 k Ω , potenziometri lineari *
P5: 100 k Ω , potenziometro stereo *
 * facoltativo; vedi testo

Condensatori

C1, C5, C10, C15, C20, C21, C24-C26: 100 nF
C2, C3: 220 nF
C4: 470 nF
C6-C9: 15 nF
C11-C14: 47 nF
C16, C17: 10 μ F, 16 V, elettrolitici
C18, C19: 10 nF
C22, C23: 47 μ F, 16 V, elettrolitici
C27-C32: 100 pF

Varie

S1: deviatore unipolare, con posizione centrale
S2: interruttore unipolare (oppure interruttore a pedale, vedi testo)
 1 mobiletto
 2 batterie da 9 V, oppure un alimentatore di rete
 3 prese jack 6,3 mm
 1 circuito stampato
 * vedi testo

ne d'ampiezza ottimale: i FFT dovranno cioè funzionare lungo l'intera escursione dell'onda sinusoidale, senza apprezzabili spostamenti e/o limitazioni dei picchi. Staccare il segnale d'ingresso sinusoidale ed usare un voltmetro per controllare che tutti gli ingressi e le uscite degli amplificatori operazionali sulla linea di ritardo dei phaser siano a circa 0 V rispetto a massa. Per finire, la Figura 3 mostra come selezionare i FET, con l'aiuto di un semplice circuito di prova, in modo che abbiano caratteristiche quasi uguali. Il FFT in prova viene collegato come generatore di corrente e la tensione drain-source viene controllata in modo da trovare serie di componenti che abbiano la medesima caduta ai capi del resistore di drain.

Leggete a pag. 65
 Le istruzioni per richiedere il circuito stampato

Cod. P151

Prezzo L. 20.000

PAROLELEKTRON di GIUGNO



Questa volta l'impreciso è stato il nostro collaboratore che ha osato attribuire l'AMIGA all'ATARI. Qualcuno se ne è accorto, qualcuno ha infierito ma la maggioranza è, come spesso succede, silenziosa. Per la spietata legge del contrappasso praticamente nessuno ha sbagliato tranne qualche veniale CRIC per CRIC su cui sorvoliamo. Un'ultima nota: vi sono dei tremendi risolutori, concentrati nel Varesotto, che stanno facendo incetta di omaggi: per correttezza nei confronti di tutti non invieremo i libri più di una volta, scartando coloro che hanno già vinto in precedenza. Inoltre non è consentita la consegna ai nostri uffici di persona! **INSOMMA NON fateci arrabbiare altrimenti le facciamo veramente difficili!**

Il lettore più lontano è questo mese PANVINO MAURIZIO da Calascibetta (ENNA).

I PRIMI 15 "I VELOCI"

REBELLA FABRIZIO Gallarate (VA)
AMORUSI PIETRO Apricena (FG)
MEO GIUSEPPE Calagnola ai Colli (VR)
MASSERANO GIOVANNI (VC)
VARIERI ANTONIO (VA)
FELICORI MARIO (BO)
DAL MOLIN SERGIO Tarrebelvicino (VI)

BUTTINONI FABRIZIO Casirate D'Adda (BG)
CIANI PASSERI ANTONIO Ostia Antica (Roma)
GAVEGLIA GIANFRANCO Formia (LT)
FABRIS MARCO (AO)
BENEDETTI GINO (PD)
GATTI ENNIO Roma
GRAZIA GIULIANO (PI)
PARISI PIETRO (NA)

DA 16 A 61 I "LENTI"

ROSSONI ENRICO (Dresano)
TAGLIORETTI ROBERTO (VA)
BOTTONA PATRIZIO (Garda)
PITTORE ALESSANDRO (Lecco)
PETTENATI ENRICO (VR)
PAOLINO FRANCO (Navi Ligure)
TOSSANI ALFREDO (BO)
GIACCHERO ANDREA (Navi Ligure)
PICCINI WALTER (MO)
SIMONIC GIORGIO (TS)
GIOVANNINI IVAN (BZ)
FORTI ROBERTO (MO)
PRATA MICHELE (PV)
AZZERRI RAFFAELLO (Aprilia)
NARDUZZI ANDREA (VE)
TIBERI ALESSANDRO (Roma)
MENGOZZI ROBERTO (RA)
GIOVENZANA GUIDO (MI)
AVONDET CARLO (Scarze)
QUIRICONI ALBERICO (Comoiare)
CORRIAS ANDREA (PI)
RIZZON MASSIMO (TO)
MAROSSA BRUNO (GE)
FERREA ANDREA (GE)

OBERMITO SILVIO (TO)
MARCUCCI FABIO (Roma)
ARADO DAVIDE (GE)
PINI SERGIO (FI)
MORETTO STEFANO (Mestre)
FERRARA ALESSANDRO (PA)
MANNA ANDREA (Manza)
VIRDIS GIOVANNI (CA)
DITONNO GIUSEPPE (GS)
ILARDI GIUSEPPE (TP)
BAUDRINO PIERLUIGI (TO)
BARBIERI ALESSANDRO (RE)
BORRELLI RAFFAELE (VI)
CAZZOLA STEFANO (MI)
OLIVIERI CARLO (RA)
SCUDELLA LEONARDO (Stiate)
FERLITO SALVATORE (TP)
BERNARDI MARIO (Roma)
SALTARELLI AGOSTINO (Minturno)
CASAGRANDA MAURIZIO (Cembra)
FIORAVANTI LORENZO (RA)
ANTONINI VITTORIO (PC)

**DOVE?
DOVE?**



**DOVE?
DOVE?**

NEI NEGOZI SPECIALIZZATI

La ricchissima gamma dell'elettronica che va dai componenti ai prodotti finiti, è reperibile agli indirizzi elencati in questa pagina.

REFIL

COMPONENTI ELETTRONICI

TV - RADIO - HI-FI - COMPUTER
IL PIÙ GRANDE ASSORTIMENTO
DI SOFTWARE

Via Petrello, 6
MILANO

G.B.C. italiana divisione **REFIL**

COMPONENTI ELETTRONICI

TV - RADIO - HI-FI - COMPUTER
IL PIÙ GRANDE ASSORTIMENTO
DI SOFTWARE

Via G. Cantoni, 7
MILANO

REFIL

COMPONENTI ELETTRONICI

TV - RADIO - HI-FI - COMPUTER
IL PIÙ GRANDE ASSORTIMENTO
DI SOFTWARE

V.le Matteotti, 66
CINISELLO BALSAMO

2M ELETTRONICA srl

Via Sacco, 3 - Tel. 031/278227

COMO

Via La Parada, 19 - Tel. 0362/236467

SEREGNO

COMPONENTI ELETTRONICI
RADIO - TV COLOR - AUTORADIO - HI-FI
PERSONAL COMPUTER - GBC - SONY

S.M.I.E. s.r.l.

Via Alto Adige, 71

Tel. 099/332522

TARANTO

L'EMPORIO DELL'INFORMATICA
E DELL'ELETTRONICA
RICAMBISTICA, ACCESSORI - RADIO TV

SYELCO s.r.l.

Via S. F. d'Assisi, 20

Tel. 0321/27 786

NOVARA

COMPONENTI ELETTRONICI
RADIO - TV COLOR - AUTORADIO
HI-FI - PERSONAL COMPUTER - GBC - SONY

Elettronica PIEPOLI

Via Oberdan, 128 - Tel. 099/23002

TARANTO

COMPONENTI ELETTRONICI
RADIO - TELEVISIONE - COMPLESSI HI-FI
MATERIALE ELETTRICO
FORNITURE INDUSTRIALI

**ELTE. COMPONENTI
di ADELE PILI**

Viale B. Croce, 254

Tel. 0871/585186

CHIETI SCALO

DISTRIBUZIONE
COMPONENTI ELETTRONICI
ACCESSORI - RICAMBI TV

NUOVA NEWEL sas

Via Mac Mahon, 75

Tel. 02/32.34.92 / 32.70.226

MILANO

ATTUALITÀ ELETTRONICHE
MICROCOMPUTER

M.T.E.

Magazzino Temperini Elettronica

Via XX Settembre, 76

PERUGIA

COMPONENTI ELETTRONICI
RADIO - TV COLOR
PERSONAL COMPUTER

CALIDORI RENATO

Via T. Zigliara, 41

ROMA

Tel. 06/30.11.147

COMPONENTI ELETTRONICI
RADIO - TV COLOR
PERSONAL COMPUTER

D.C.E.

Distribuzione Componenti Elettronici
di Tutone & Azzara s.n.c.

Via G. Pantano, 6

ROMA

COMPONENTI ELETTRONICI

PINOS

Via Pordenone

PORTOGRUARO

Tel. 0421/75.551

COMPONENTI ELETTRONICI
RADIO - TV COLOR
PERSONAL COMPUTER

RT VIDEO SERVICE

Studio tecnico di antennistica

Via Vincenzo Boscarino, 21

Tel. 0931 - 701215

SIRACUSA

**Radioforniture
LAPESCHI S.r.l.**

Via Bottiglieri, 1,2,3

SALERNO

COMPONENTI ELETTRONICI

Unità VLF per oscilloscopio

Si tratta di un dispositivo di memoria a basso costo, che permette di osservare segnali... superlenti. In risposta a una frequenza molto bassa, un tipico oscilloscopio mostra soltanto un punto in lento movimento lungo lo schermo; con questo apparecchio, qualsiasi scope (anche il tuo!) potrà essere trasformato in un versatilissimo "chart recorder" dalle caratteristiche professionali.

La larghezza di banda di un oscilloscopio viene in generale considerata la sua caratteristica più importante. Per ovvie ragioni, la relativa specifica viene generalmente scritta molto vicino alla marca sul pannello frontale dell'oscilloscopio. Sarebbe altrettanto

interessante della larghezza di banda dire chiaramente che il normale oscilloscopio non può visualizzare una traccia continua a frequenze minori di circa 10 Hz.


La grande maggioranza degli oscilloscopi non si presta in maniera assoluta

allo studio di processi che abbiano un periodo, per esempio, di un minuto. Anche nell'improbabile eventualità che lo strumento possieda una predisposizione di 0,01 Hz/div sulla scala dei tempi, sullo schermo non risulterebbe visibile altro che un punto luminoso apparentemente fermo. In questo esempio, potrà essere ottenuta una curva utilizzabile soltanto con l'aiuto di uno speciale registratore di diagrammi o di un oscilloscopio a memoria, entrambi strumenti relativamente costosi.

L'unità VLF aggiuntiva descritta in questo articolo estende considerevolmente l'estremo più basso della larghezza di banda di qualsiasi oscilloscopio, purché abbia una posizione di 500 micros/div. sulla base dei tempi, un ingresso per trigger esterno ed un selettore per il trigger in corrispondenza al fronte di commutazione positivo. La sua impedenza d'ingresso non deve essere minore di 1 Mohm. In realtà sono ben pochi gli oscilloscopi che non soddisfano a questi elementari requisiti!

Essenzialmente, questa estensione per oscilloscopio è un blocco di memoria da 8 bit inserito tra un convertitore analogico/digitale (ADC) all'ingresso ed un convertitore digitale/analogico (DAC) all'uscita. L'ampia gamma di regolazioni disponibili per la base dei tempi (vedi la tabella con le caratteristiche tecniche), permette di utilizzare l'unità di memoria per applicazioni come lo studio del comportamento termico dei sistemi, l'analisi dei movimenti subsonici od il rilievo delle curve di carica e scarica delle batterie. Nei primi due esempi potrà essere usato, per pilotare l'unità di memoria, un adeguato sensore (convertitore temperatura-tensione; estensimetro) completato dal suo amplificatore. Al termine del processo di misura, l'utente potrà osservare una chiara curva sullo schermo dell'oscilloscopio, che permette un'analisi più precisa. Durante la misura, potrà essere osservato il progresso della tracciatura della curva senza lampeggiamenti, perché l'oscilloscopio è predisposto per una sufficiente frequenza di ripetizione della traccia.

Se da tutto questo avete ricavato l'im-

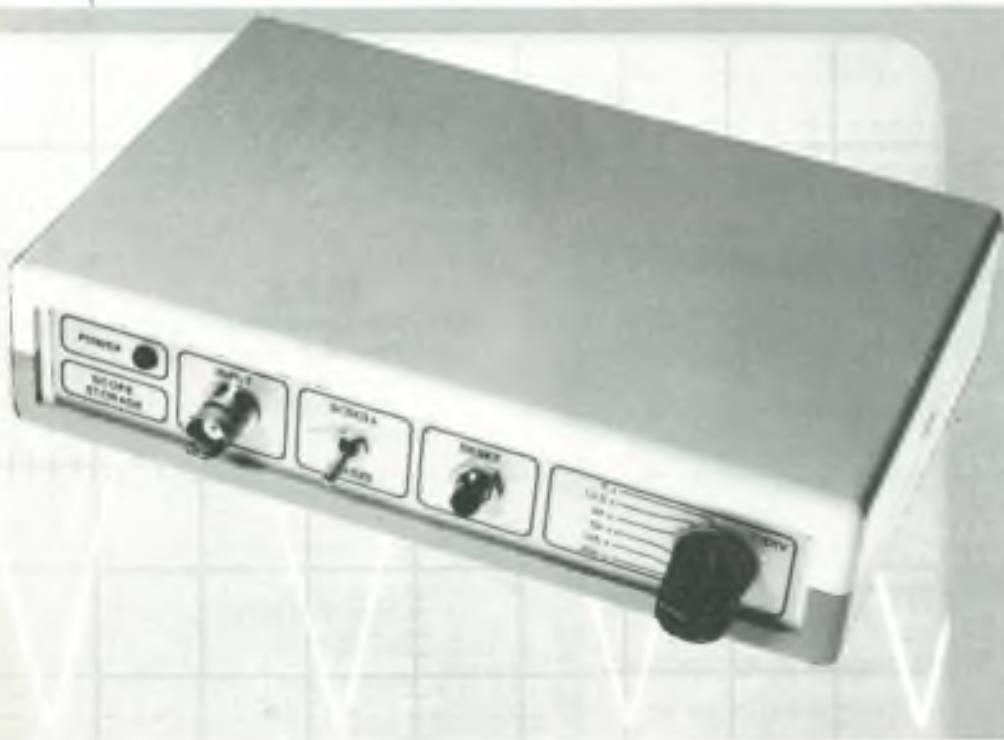

pressione che questa unità di memoria contenga molti costosi componenti collegati secondo uno schema molto complicato, vuol dire che è giunto il momento di leggere il prossimo paragrafo.

Funziona Così

La Figura 1 mostra le basi del funzionamento del circuito durante i suoi due stati alternativi di digitalizzazione di U_{in} (CONVERSIONE) e di emissione dei dati campionati verso l'oscilloscopio (VISUALIZZAZIONE).

La digitalizzazione di U_{in} viene fondamentalmente basata sul procedimento di rampa e confronto. L'uscita di un contatore da 8 bit (IC4-IC5) viene tradotta in una tensione analogica mediante un DAC (convertitore digitale/analogico) che produce un segnale d'uscita a rampa che dovrà essere confrontato con U_{in} mediante IC1. Appena la U_{out} proveniente dal DAC supera U_{in} , IC1 commuta e gli ultimi dati provenienti da IC4-IC5 vengono scritti nella locazione della RAM indirizzata da IC3. In questo modo, il byte di dati memorizzato è l'equivalente digitale del livello istantaneo di U_{in} . Osservare che IC3 indirizza una locazione di RAM soltanto durante il modo CONVERSIONE, perché il suo ingresso CLK negato non riceve gli impulsi di conteggio degli indirizzi.

Durante il modo VISUALIZZAZIONE, IC3 viene predisposto in modo da indirizzare in successione tutti i 256 byte della RAM, i cui contenuti sono trasferiti al DAC, che a sua volta fornisce all'oscilloscopio il livello analogico di U_{in} ricostruito.

L'uso economico di IC6 come DAC ed anche, insieme al contatore da 8 bit ed al comparatore, come ADC, richiede una temporizzazione del circuito piuttosto particolare, che verrà esaminata più avanti.

In Teoria

Lo schema elettrico dell'unità di memorizzazione V1.F e la disposizione di principio della sua temporizzazione interna, sono mostrati rispettivamente nelle Figure 2 e 3.

Supponendo che il circuito debba funzionare nel modo CONVERSIONE, la rete di porte logiche N3-N4 disabilita il contatore degli indirizzi IC3 nei confronti della ricezione degli impulsi di clock a 50 kHz provenienti da N1. Gli ingressi di indirizzamento della RAM (memoria ad accesso casuale) IC2 vengono di conseguenza mantenuti ad una configurazione logica fissa causando la scrittura in una sola locazione della memoria dell'aumento, secondo 256 incrementi, del valore binario provenien-

Caratteristiche Tecniche

Regolazioni della base dei tempi:

5 s/schermo
12,5 s/schermo
25 s/schermo
50 s/schermo
125 s/schermo
250 s/schermo

Facilmente aumentabili se necessario

Sensibilità d'ingresso:

200 mV/div

Oscillazione uscita trigger:

5 Vp-p

Campo tensioni d'ingresso:

0...2 V, accoppiamento c.c.

Alimentazione esterna:

5 V a 100 mA

RESET per cancellare lo schermo

Pulsante FREEZE per conservare l'immagine

Funziona praticamente con qualsiasi tipo di oscilloscopio

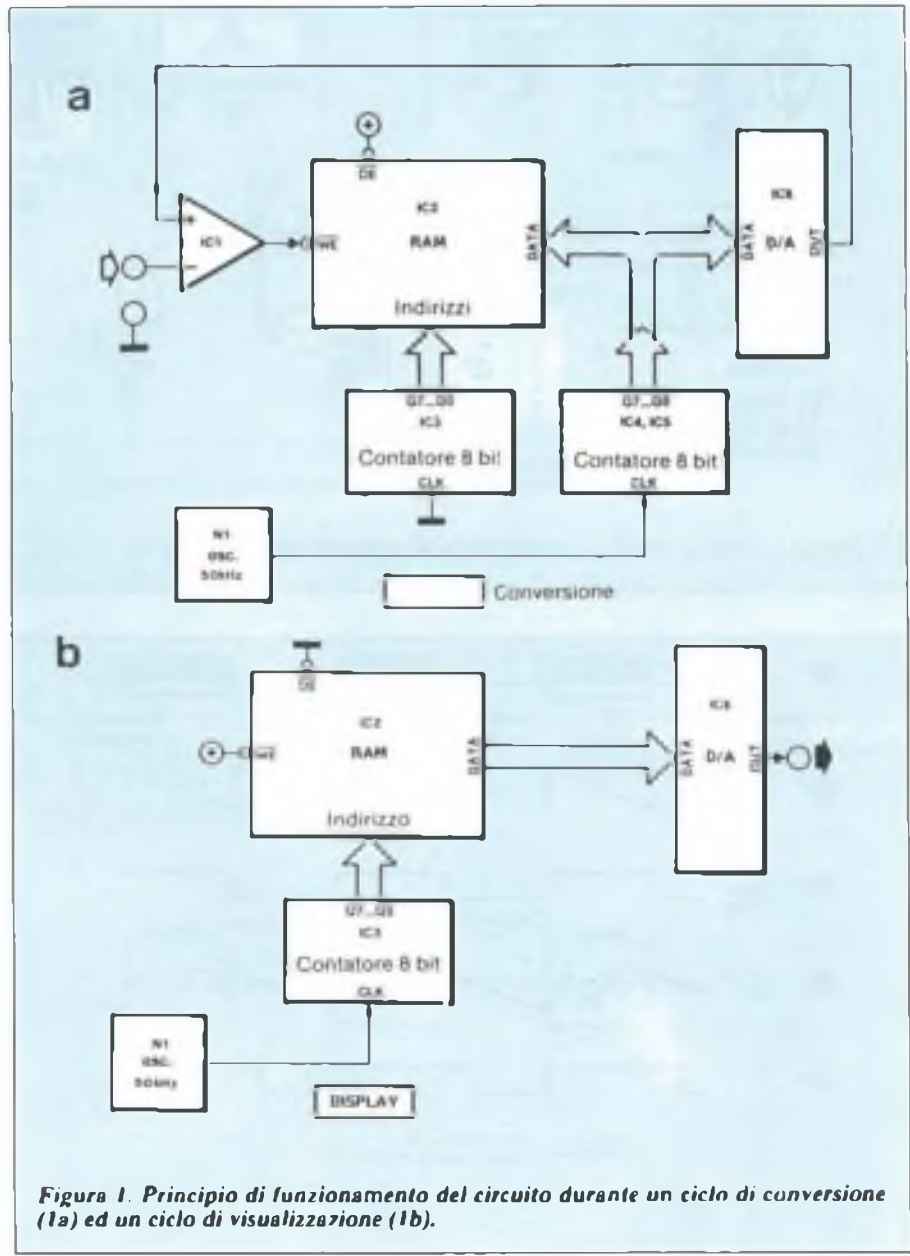


Figura 1. Principio di funzionamento del circuito durante un ciclo di conversione (1a) ed un ciclo di visualizzazione (1b).

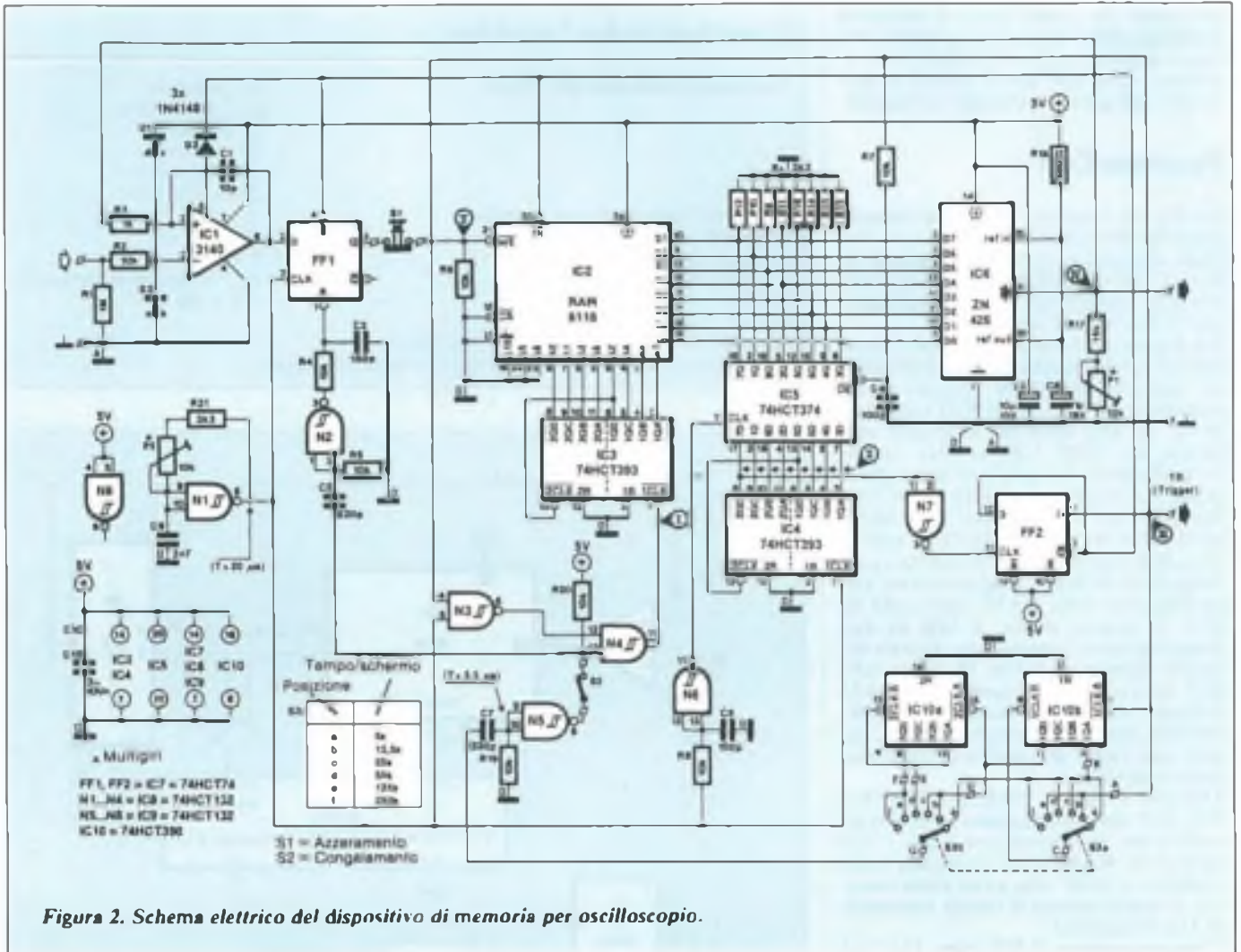


Figura 2. Schema elettrico del dispositivo di memoria per oscilloscopio.

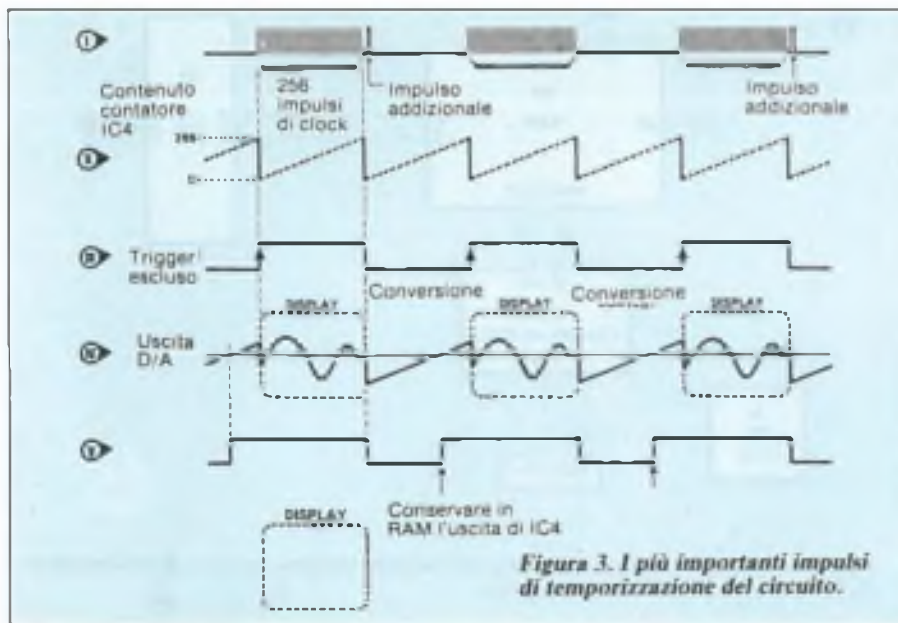


Figura 3. I più importanti impulsi di temporizzazione del circuito.

te dal contatore e da latch IC4-IC5. Osservare che IC2 è una RAM da 2048 byte, la cui capacità di memoria è stata ridotta a 256 byte collegando a massa i suoi ingressi A8...A10. Il tipo 6116 è stato scelto perché costa molto meno ed è più facile da ottenere rispetto, per esempio, ad una RAM 256 x 8 tipo 5101. Il DAC ad 8 bit tipo ZN426 emette di conseguenza l'equivalente analogico degli stati d'uscita di IC4; viene cioè ottenuta una rampa per pilotare l'ingresso + del comparatore IC1 (vedi Figura 3, curva IV), mentre Uin viene applicata all'ingresso protetto negativo. Come spiegato in precedenza, l'uscita dell'amplificatore operazionale rimane a livello basso fintanto che Uout proveniente dal DAC è minore di Uin. L'uscita Q del flip flop FF1 pilota a livello basso l'ingresso WE negato (abilitazione alla scrittura) di IC2, cosicché ciascun valore binario proveniente dal contatore IC4 viene memorizzato e scritto sopra i dati precedenti nell'indirizzo corrente ottenuto da IC3.

Soltanto lo stato che assume il contatore IC4 nell'istante in cui Uout del DAC diviene maggiore di Uin viene lasciato nel relativo indirizzo, perché nell'istante immediatamente successivo WF negato va a livello alto, disabilitando la scrittura nella RAM di ulteriori dati (vedi Figura 3, curve IV e V). Naturalmente, quanto più basso sarà il livello istantaneo di Uin, tanto prima avverrà la commutazione di IC1 e tanto più basso sarà il valore scritto nella RAM. Con questo ha termine un ciclo di conversione.

Dopo ogni blocco di 256 impulsi di clock provenienti da NI, la porta N7 fornisce una transizione positiva d'impulso all'ingresso di clock del flip flop FF2, che a sua volta commuta e produce l'impulso di trigger per l'oscilloscopio, iniziando il ciclo di visualizzazione. La commutazione di FF2 ($Q = 1$; Q negato = 0) causa contemporaneamente diversi eventi. L'uscita Q negato viene usata per abilitare i piloti d'uscita contenuti in IC2 a lasciar passare il contenuto binario della RAM alle linee d'ingresso del DAC. Poiché OF negato di IC5 viene pilotato a livello alto da Q, non possono manifestarsi problemi di incompatibilità. Inoltre, il livello basso di Q negato viene usato per disabilitare IC1, controllando il suo ingresso STROBE (piedino 8). Il flip flop FF1 viene settato, per prepararlo alla successiva commutazione durante un ciclo di conversione. L'uscita Q di FF2 permette ad N3-N4 di lasciar passare il segnale di clock all'ingresso CLK del contatore degli indirizzi IC3, facendo emettere ad IC2 tutti i dati contenuti nelle sue 256 locazioni di memoria. È importante rendersi conto del fatto che la prima locazione indirizzata viene determinata dallo stato iniziale di IC3; dato che questo contatore non è azzerato, lo stato delle sue uscite IQA... 2QD viene semplicemente congelato dopo che Q di FF2 è ritornato a livello basso. Per essere in grado di scrivere in tutte le 256 locazioni di IC2, è necessario un ulteriore impulso di clock che permetta ad IC3 di indirizzare la locazione RAM immediatamente più elevata, nella quale i dati verranno inseriti durante il ciclo CONVERSIONE. Questo impulso viene ricavato da due contatori in cascata contenuti in IC10. Dopo che il contenuto della RAM è stato trasferito all'oscilloscopio, vale a dire dopo 256 impulsi di clock provenienti da NI, FF2 commuta nuovamente per iniziare un ciclo di CONVERSIONE. Il fronte discendente di Q fa avanzare di un passo il contatore IC10. A seconda del posizionamento del commutatore tempo/schermo S3, dovrà avvenire un numero pre-determinato di transizioni in Q prima che N5 possa produrre l'impulso di clock supplementare ora menzionato, che serve a far puntare IC3 alla posizione immediatamente più alta nella

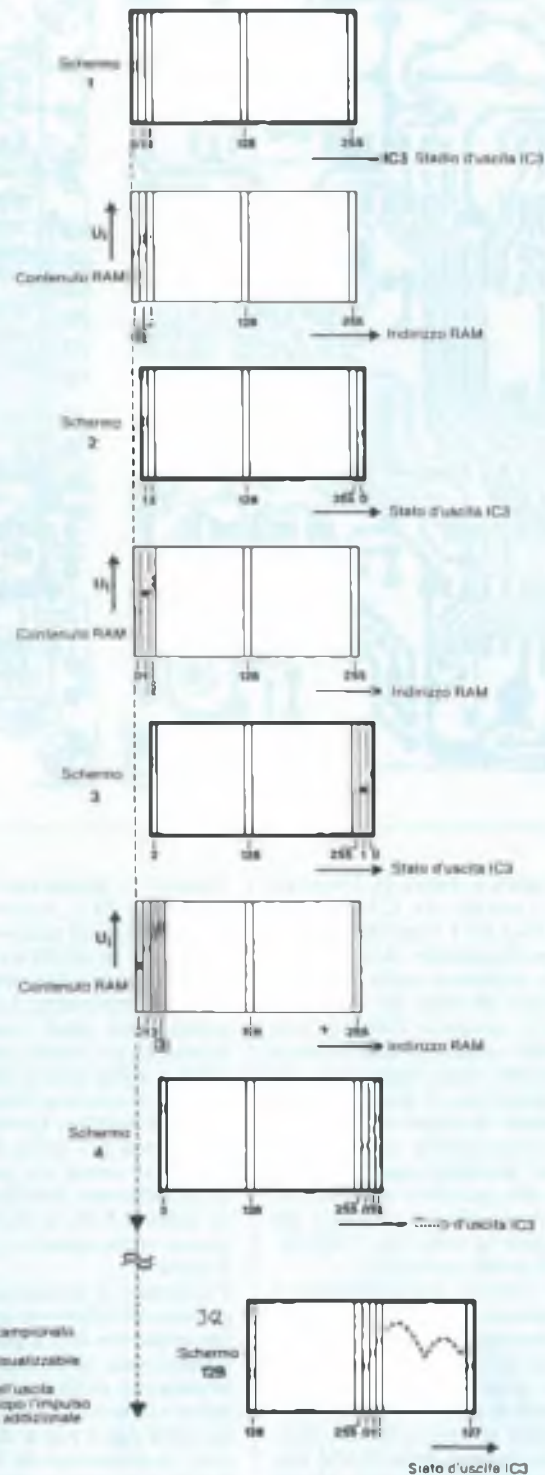


Figura 4. Contenuti delle memorie e dello schermo. Osservare come l'immagine viene scritta da destra a sinistra.

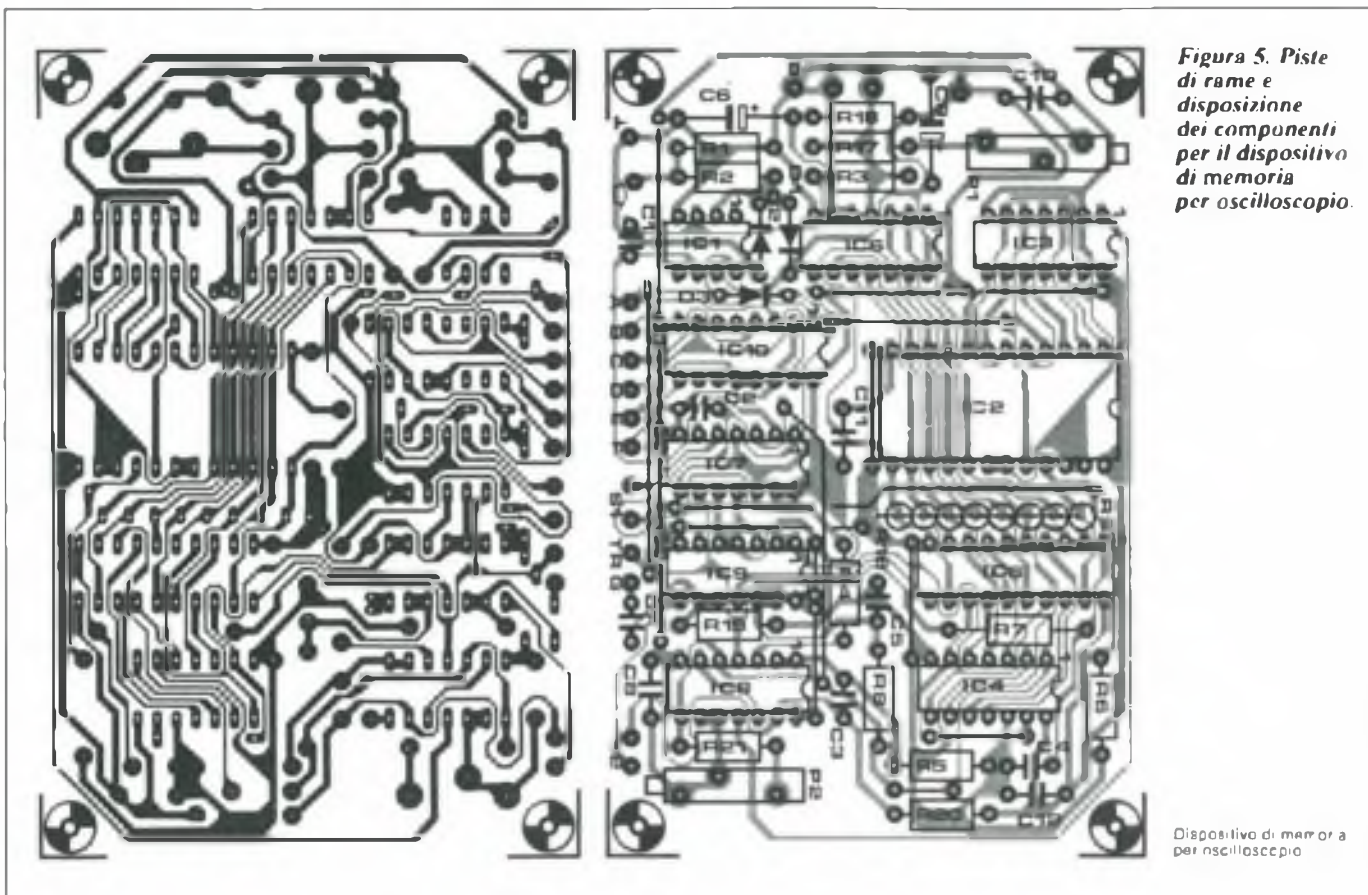


Figura 5. Piste di rame e disposizione dei componenti per il dispositivo di memoria per oscilloscopio.

Dispositivo di memoria per oscilloscopio

RAM (vedi Figura 3, curva I). Dopo un breve ritardo causato da C3-R5 e da C2-R4, il flip flop FF1 viene resettato. Con la temporizzazione descritta in precedenza, la scrittura sullo schermo dell'oscilloscopio avviene in realtà da destra a sinistra, creando l'impressione che appaia sullo schermo una finestra di visualizzazione fissa, attraverso la quale si può osservare il graduale passaggio del segnale. Il trigger dell'oscilloscopio in corrispondenza al fronte di commutazione positivo garantisce il trasferimento allo schermo dell'oscilloscopio della forma d'onda d'uscita del DAC riguardante la sola fase VISUALIZZAZIONE (vedi curva IV).

La Figura 4 illustra ulteriormente il principio fondamentale dello scorrimento dell'immagine oscilloscopica. Quantunque la scrittura dei dati nella RAM sia un processo relativamente lento (la velocità di scrittura è data dalla predisposizione tempo/schermo divisa per 256) il contenuto della RAM viene visualizzato ad una velocità tale da garantire un'immagine stabile sullo schermo dell'oscilloscopio. La finestra di visualizzazione può spostarsi a causa del fatto che lo stato iniziale del contatore degli indirizzi della RAM è stato incrementato di 1, dopo che il contatore IC10 ha ricevuto un numero predeter-

minato di transizioni d'impulso dall'uscita Q di FF2. Anche se si vede la finestra del display muoversi verso destra in Figura 4, in realtà avviene naturalmente un movimento verso sinistra della curva campionata. La scrittura dei dati campionati può essere osservata in forma di un punto luminoso in più che appare sulla destra dello schermo, spostando a sinistra l'immagine precedentemente scritta. La tensione d'ingresso istantanea per unità di memorizzazione è visibile come un punto sulla sinistra dello schermo. Nell'istante della scrittura nella RAM, la curva si sposta ad un punto verso sinistra, come mostrato in Figura 4.

Premendo il pulsante FREEZE si impedisce all'ulteriore impulso di clock di far avanzare IC3 e pertanto l'immagine visualizzata si ferma, mentre il valore istantaneo della tensione d'ingresso rimane visibile in forma di punto luminoso nella parte più a sinistra dello schermo. La pressione di RESET riempie la RAM con zeri e perciò cancella il display preparandolo ad un nuovo ciclo di misura.

Tornando allo schema elettrico (Figura 2), su diversi ingressi di porte logiche sono stati inseriti circuiti di ritardo R-C. Sarebbe stato possibile costruire un corretto circuito di temporizzazione uti-

lizzando, per esempio, una sezione di clock a fasi multiple, ma le basse frequenze in gioco giustificano perfettamente l'uso di semplici combinazioni RC nelle relative posizioni. Occorre però osservare che i valori indicati per R e C sono quelli necessari per le porte logiche HCMOS, rendendo impossibile usare i tipi LSTTL senza sconvolgere la temporizzazione del circuito. Il dispositivo qui descritto non comprende un alimentatore interno, ma non sarà difficile costruirlo, considerando la bassa corrente assorbita (circa 100 mA), partendo da un'alimentazione stabilizzata a 5 V.

Costruzione, Allineamento Ed Espansioni

Il dispositivo di memoria VLF verrà costruito sul circuito stampato illustrato in Figura 5. Non dimenticare il montaggio dei ponticelli. I resistori di pull-down R9...R16 verranno montati verticalmente, con i collegamenti comuni di massa tutti saldati ad uno spezzone di filo nudo steso orizzontalmente.

La fotografia all'inizio di questo articolo e quella di Figura 6 dovrebbero offrire sufficienti particolari per completare

con successo il montaggio del dispositivo. I collegamenti di ingresso e di uscita del dispositivo di memoria avverranno di preferenza tramite prese RNC, mentre l'alimentazione a 5 V potrà entrare nel mobiletto tramite una piccola presa per alimentazione c.c. del tipo di quelle usate nei calcolatori tascabili e nei registratori a cassette portatili. Nel mobiletto Verobox consigliato rimane spazio sufficiente ad inserire un semplice alimentatore di rete: la Figura 7a mostra lo schema elettrico della versione suggerita.

L'allineamento del circuito è facile come la costruzione. Predisporre la base dei tempi dell'oscilloscopio a 500 microsecondi per divisione e scegliere il trigger esterno in corrispondenza alla pendenza negativa. Predisporre la sensibilità verticale a 200 mV/div, oppure a 20 mV/div quando usate un puntale con rapporto 10:1. Scegliere l'accoppiamento d'ingresso in c.c. Queste regolazioni permettono all'oscilloscopio di far vedere il ciclo di conversione invece del ciclo di visualizzazione, come avviene di solito. Non applicare una tensione d'ingresso all'unità aggiuntiva. L'oscilloscopio dovrà mostrare un periodo del segnale a rampa che esce dal DAC IC6. Usare i controlli di posizionamento X ed Y dell'oscilloscopio per spostare l'inizio della curva inclinata nell'angolo in basso a sinistra del reticolo sullo schermo. Regolare poi P1 e P2 in modo da far coincidere l'estremità superiore della curva in corrispondenza dell'angolo in alto a destra del reticolo. In questo modo, l'uscita del DAC viene predisposta per un'escursione piccolissima di 2 V, con una durata della ram-



Figura 6. Montaggio suggerito in un mobiletto di plastica

Figura 7. Ampliamenti facoltativi del circuito: un semplice alimentatore (7a) ed un prolungatore della base dei tempi x10 e x100.


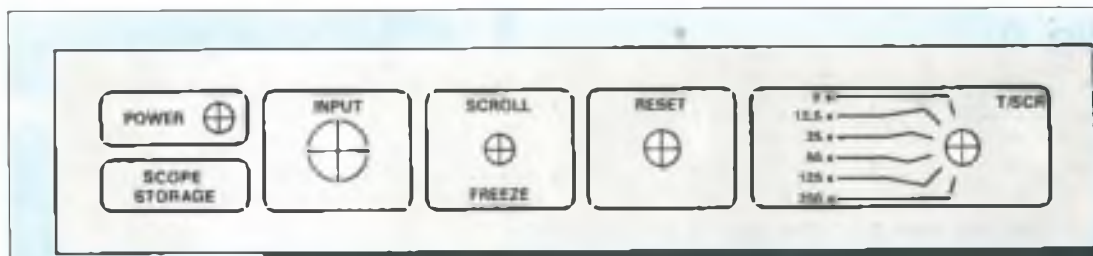


Figura 8. Pannello frontale suggerito per il dispositivo di memoria per oscilloscopio.

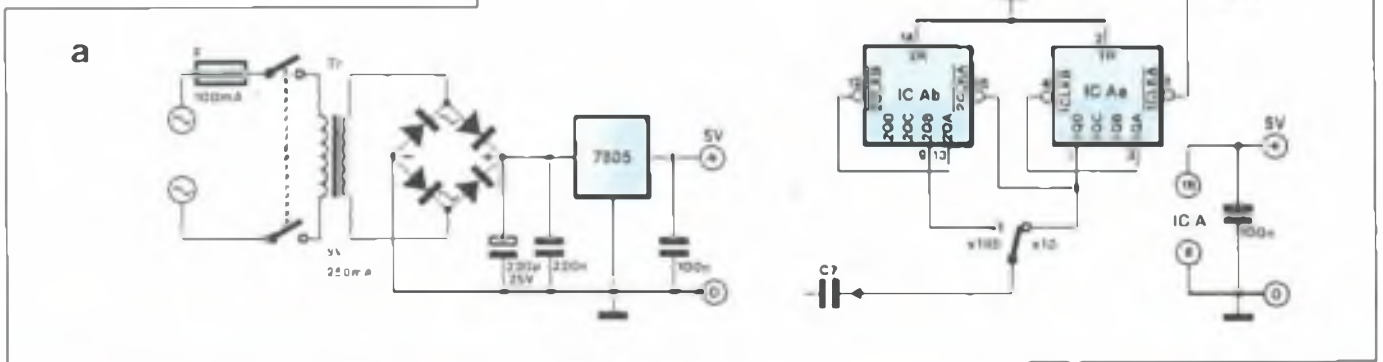

**sala
domenico**
componenti elettronici

20033 DESIO (MI)
Via Stadio, 8
Tel. 0362 - 626261

pa di 5 ms. Per il funzionamento normale del dispositivo di memoria, l'oscilloscopio deve essere predisposto come durante l'allineamento, ma per un trigger esterno positivo.

Per concludere, il tempo di campionamento del dispositivo a memoria già descritto può essere prolungato quanto si vuole aggiungendo un partitore di tensione in serie al collegamento che va dal contatto di S3b a C7. La Figura 7h suggerisce un circuito di estensione adatto a prolungare di un fattore 10 o 100 ciascuna delle predisposizioni di tempo/schermo. Con questa estensione ad un solo chip, il massimo periodo di campionamento non è minore di $250 \times 100 = 25\,000$ secondi, ovvero circa 78 ore. ■

Elenco Componenti

Semiconduttori

D1, D2, D3: diodi 1N4148
IC1: circuito integrato 3140
IC2: circuito integrato 6116
IC3, IC4: circuiti integrati 74HCT393 *
IC5: circuito integrato 74HCT374 *
IC6: circuito integrato ZN426
IC7: circuito integrato 74HCT74 *
IC8, IC9: circuiti integrati 74HCT132 *
IC10: circuito integrato 74HCT390 *
 * Non usare i tipi LSTTL

Resistori (tolleranza 5%)

R1: 1 M Ω
R2, R4, R5, R6, R7, R8, R19, R20: 10 k Ω
R3: 1 k Ω
R9 ÷ R16, R21: 3,3 k Ω
R17: 15 k Ω
R18: 390 Ω
P1, P2: 10 k Ω , trimmer multigiri

Condensatori

C1: 10 pF, ceramico
C2, C4, C5: 100 pF, ceramici
C3: 220 pF, ceramico
C6: 1 μ F/16 V, elettrolitico
C7: 330 pF, ceramico
C8: 2,7 nF
C9: 10 μ F/16 V, elettrolitico
C10, C11, C12: 100 nF

Varie

S1: pulsante normalmente chiuso
S2: deviatore miniatura
S3: commutatore rotativo 2 vie, 6 posizioni
 1 mobiletto in ABS, 180 x 120 x 40 mm
 3 prese BNC

Leggete a pag. 65

Le istruzioni per richiedere il circuito stampato

Cod. P152


Prezzo L. 10.000

CIRCUIGRAPH la nuova "scrittura a filo" per realizzare circuiti elettronici

La "scrittura a filo" CIRCUIGRAPH studiata per facilitare il lavoro a progettisti, riparatori e hobbisti di elettronica è un nuovo e rivoluzionario sistema per collegare direttamente, senza saldatura, i terminali dei componenti elettronici.

CIRCUIGRAPH

- La possibilità di usare come supporto isolante dei circuiti i più svariati materiali: cartone, fibra, plastica etc.
 - Il recupero totale dei componenti e del circuito in caso di smontaggio
 - La realizzazione di circuiti ad alta densità di componenti e piste.
 - La praticità nel progettare e realizzare contemporaneamente il circuito.
 - Il prototipo prodotto, opportunamente protetto con resine spray isolanti, diventa un circuito definitivo inattaccabile dagli agenti atmosferici.
 - Le tracce possono essere incrociate usando etichette adesive isolanti
 - La certezza di effettuare modifiche, riparazioni o correzioni senza danneggiare i componenti.
- Queste caratteristiche e l'economicità di CIRCUIGRAPH, aprono un nuovo capitolo nella ricerca elettronica.

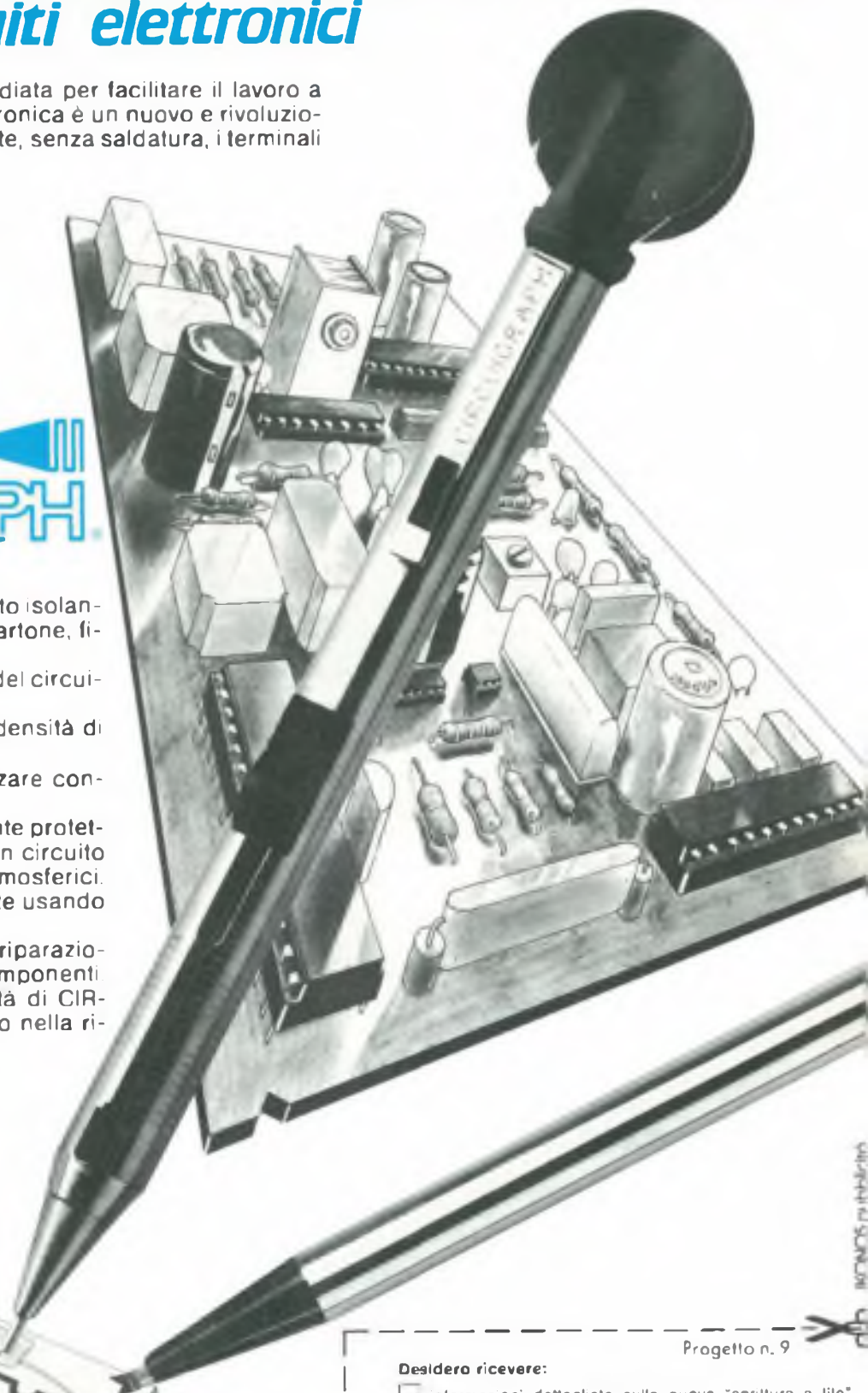

Progetto n. 9

Desidero ricevere:

- informazioni dettagliate sulla nuova "scrittura a filo" CIRCUIGRAPH
- acquistare per la somma di L. 40.000 compreso spese di spedizione una confezione di CIRCUIGRAPH composta da: Sfilo con bobina, un estrattore e bobina di ricambio. Pagherò al postino in contrassegno la somma di L. 40.000 senza ulteriori addebiti.

Nome _____ Cognome _____

Ditta _____ Tel. _____

Via _____ N. _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

C.F./P.IVA (INDISPENSABILE) _____

C&K

C & K

COMPONENTS srl

via Flli di Dic, 10


20063 CERNUSCO S/N (MI)

tel. 02/9233112 r.a.

telefax 02/9249135 - tlx. 313631 CEKMI I

Oscillatore RF A Compensazione Termostatica

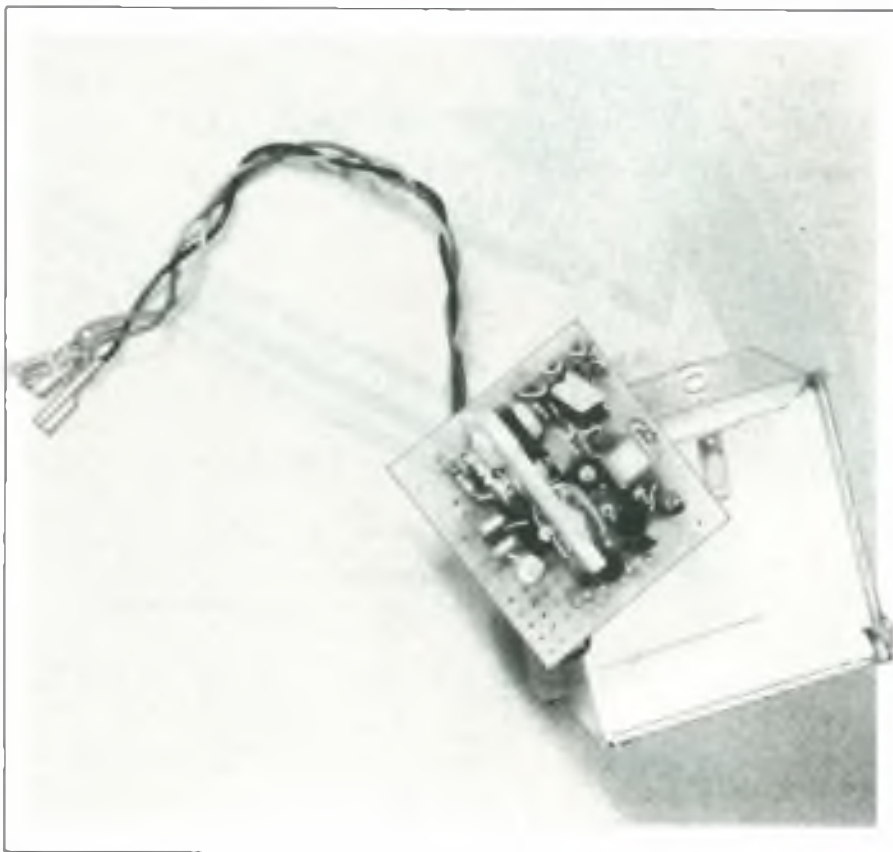Di tutti i fattori che influenzano la stabilità degli oscillatori a quarzo, la variazione di temperatura è la più dannosa. Di conseguenza, dove è necessario una stabilità molto buona, il quarzo è sempre inserito in una camera termostatica: in queste pagine, vi spieghiamo come realizzare un generatore RF compensato termicamente e, dunque, rocciosamente stabile!



Il fattore Q (di qualità) di qualsiasi circuito risonante è il rapporto tra la reattanza induttiva e la resistenza: in un circuito LC può variare da 100 a 500, mentre in un quarzo, che ha una resistenza equivalente in serie molto bassa, possono essere ottenuti valori fino a 100.000. Con un quarzo opportunamente tagliato, la frequenza risonante è indipendente dalla temperatura ambiente, entro un ragionevole campo di variazione; di conseguenza possono essere ottenute stabilità di frequenza dell'ordine di 100 parti per milione. Tuttavia, in molti casi è necessaria una precisione molto maggiore, che può essere raggiunta mantenendo ad un livello costante la temperatura dell'ambiente che circonda il quarzo: per esempio, inserendo il quarzo in una scatola termostatica. Osservare che, per quanto le variazioni della temperatura ambiente abbiano i maggiori effetti sulla stabilità di frequenza del quarzo, ci sono anche altri fattori (per esempio, l'invecchiamento, le variazioni delle tensioni di alimentazione ed il carico del circuito oscillatore) che spingono in questo senso.

La Figura 1 mostra la deriva di frequenza relativa in parti per milione, in funzione della temperatura, per un tipico quarzo con taglio AT. Tenere presente che la deriva può essere positiva o negativa.

Il Controllo Della Temperatura

All'interno della camera termostatica il quarzo, insieme ad un elemento riscaldante e ad un sensore di temperatura, è montato su un piccolo blocco metallico, che ha un'elevata inerzia termica. L'uscita del sensore è confrontata con una tensione di riferimento, ed il comparatore è predisposto in modo da con-

trollare l'alimentazione all'elemento riscaldante.

Qualche tempo dopo che l'elemento riscaldante ha iniziato a scaldare il blocco metallico, la tensione d'uscita del sensore e quella di riferimento saranno identiche: il comparatore escluderà perciò l'elemento riscaldante. La temperatura del blocchetto metallico continuerà però a salire per un breve intervallo, a causa della sua inerzia termica. Alla fine, comunque, il blocco si sarà raffreddato ad un livello sufficiente a far cadere la tensione d'uscita del sensore al di sotto di quella di riferimento, ed il comparatore quindi provvede ad attivare nuovamente l'elemento riscaldante. È chiaro che, come avviene in un sistema di riscaldamento centrale, c'è un certo ritardo tra causa ed effetto. La temperatura del blocchetto varierà di conseguenza entro una stretta banda, la cui ampiezza è direttamente proporzionale al volume del blocchetto. Sfortunatamente, non si può restringere eccessivamente la banda riducendo la massa del blocchetto, perché questo diminuirebbe fortemente il suo fattore d'inerzia termica.

Per fortuna, questo problema può essere risolto con un cosiddetto "regolatore proporzionale a integrazione" (vedi Figura 2). Un tale regolatore amplifica ed integra simultaneamente il segnale d'ingresso con il risultato di un elevato guadagno in c.c.

Il solo requisito di questo tipo di regolatore è che, per una determinata risposta a passo, la costante di tempo dell'integrazione deve essere uguale a 3,3 volte il tempo di ritardo; nello stesso tempo, il guadagno non deve essere tanto elevato da influenzare la stabilità del sistema di regolazione.

Il Circuito

Il sistema regolatore, il cui schema è mostrato in Figura 3a, utilizza un sensore di temperatura tipo LM335, che fornisce un'uscita di 10 mV per grado K. La tensione di riferimento all'ingresso non invertente (piedino 3) di ICI è predisposta a 2/3 della tensione di alimentazione mediante il partitore di tensione R1-R2-R3. Tenere presente che questi resistori devono essere del tipo ad alta stabilità (1%) per garantire il buon funzionamento del regolatore. È anche consigliabile stabilizzare la tensione di alimentazione; questo scopo viene ottenuto con il regolatore 7805, come mostrato nel diagramma dello schema.

Il 3140 cambierà stato quando l'uscita del chip LM335 sarà uguale o maggiore della tensione di riferimento di 3,330 V. Perché il sensore possa fornire questo potenziale, la temperatura ambiente deve essere di 60 °C (0 K + 333 k).

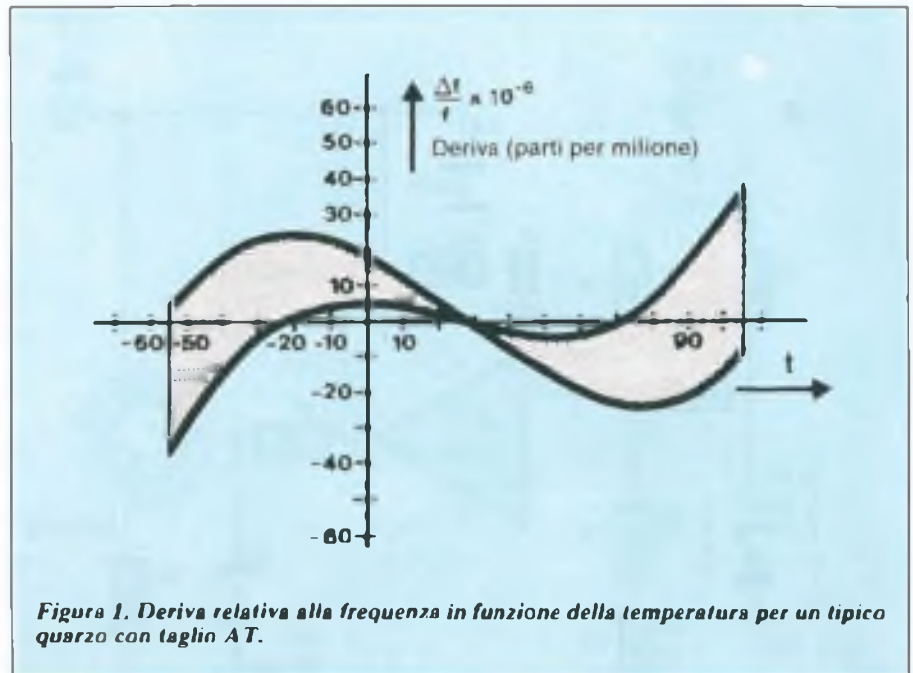


Figura 1. Deriva relativa alla frequenza in funzione della temperatura per un tipico quarzo con taglin AT.

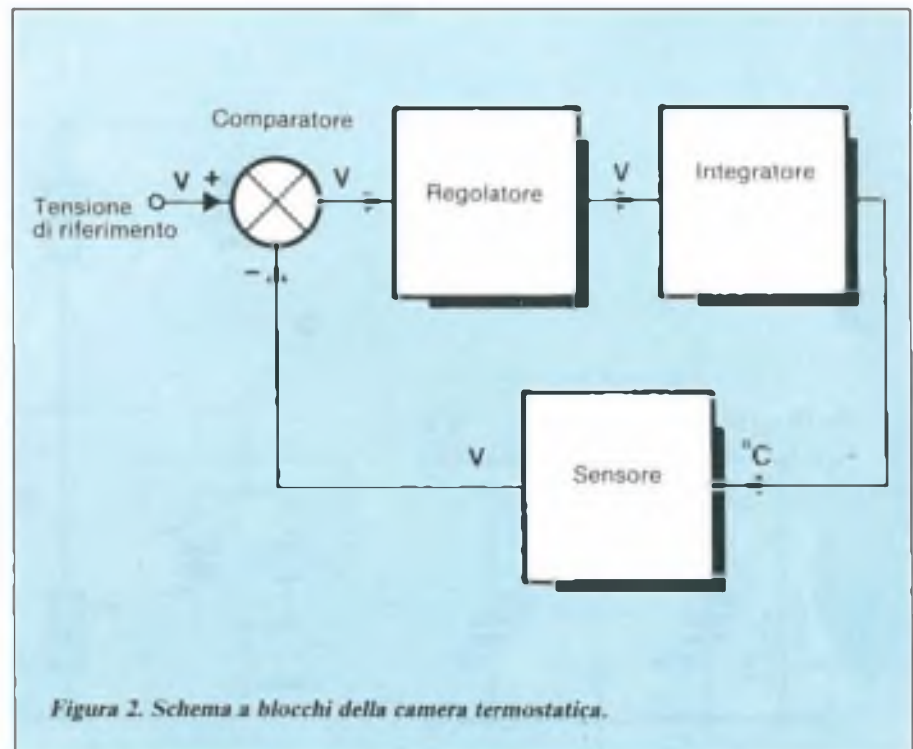


Figura 2. Schema a blocchi della camera termostatica.

Quando cambia stato, l'amplificatore operazionale interdice il transistor T1, che è un generatore di corrente variabile funzionante come elemento riscaldante.

Fin tanto che la temperatura ambiente è inferiore a 60 °C, il livello d'uscita di

ICI (piedino 6) è tale che T1 viene fortemente pilotato. La giunzione di base di questo Darlington è limitata a 2,7 V dal diodo Zener D2, in modo da evitare l'uscita dal campo di controllo. In questa disposizione, la corrente di collettore non può superare circa 200 mA.

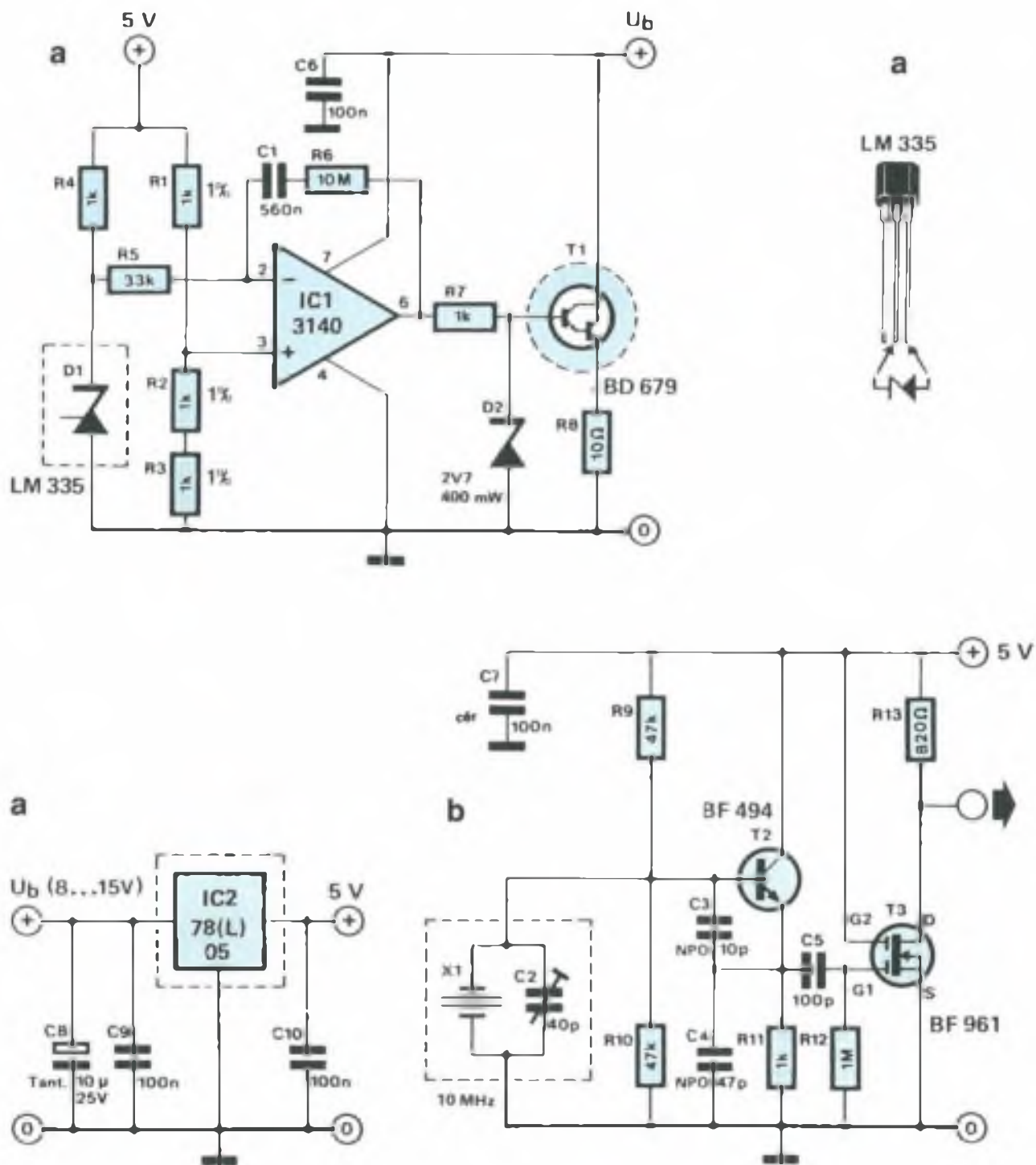


Figura 3. Il circuito è suddiviso in due parti: "a" mostra il regolatore e "b" il circuito oscillatore. I componenti entro le linee tratteggiate vanno montati sulla piastra di alluminio.

Nota: 0 K = -273 °C; la variazione di un grado Kelvin equivale a quella di un grado Celsius.

L'Oscillatore

Il circuito oscillatore, mostrato in Figura 3b, è disposto in modo che il quarzo funzioni con eccitazione parallela. Questa scelta è basata sul presupposto che quasi tutti i lettori utilizzino un quarzo funzionante nel campo di temperatura compreso tra -10 e $+45$ gradi C. Se però venisse usato un quarzo per funzionamento in camera termostatica, in serie ad esso dovrà essere collegato il compensatore C2.

I condensatori C3 e C4 formano il carico capacitivo del quarzo; è indispensabile che siano del tipo ceramico NPO, cioè che abbiano il coefficiente di temperatura zero.

Il transistor ad effetto di campo T3 forma un huffer tra l'oscillatore ed il circuito di carico.

In Pratica

Il compensatore del quarzo C2 ed il generatore di corrente costante T1 sono montati su un lato, il regolatore di tensione IC2 ed il sensore di temperatura DT sull'altro lato di una piastra da 30×50 mm, ricavata da un lamierino di alluminio spesso 3 mm, come mostrato in Figura 4. Tutti gli altri componenti sono montati su una lastrina perforata per prototipi, di analoghe dimensioni. La piastra di alluminio dovrà essere munita di un terminale a saldare avvitato per il collegamento di massa.

Per tutti i componenti dovrà essere usata pasta al silicone termoconduttrice; tra il transistor T1 e la sua base di montaggio dovrà essere anche interposta una piastrina isolante.

Dopo avere effettuato i necessari colle-

gamenti tra la piastra ed il circuito stampato, inserire il gruppo completo in una piccola scatola metallica collegata a massa, di adatte dimensioni, e rivestita internamente con un foglio di polistirolo espanso, spesso 50 mm, per l'isolamento termico. La scatola dovrà essere munita di due piccoli fori; uno per i fili di collegamento e l'altro per la regolazione di C2.

La Taratura

Controllare dapprima, con un voltmetro a bobina mobile, che il potenziale tra il piedino 6 di IC1 e massa sia compreso tra 1,5 V e 2,0 V. Una volta collegata l'alimentazione, ci vorrà qualche minuto per la stabilizzazione di questa tensione.

Quando è stata raggiunta una temperatura costante, la frequenza può essere regolata a 10 MHz esatti; l'operazione si effettua naturalmente molto meglio utilizzando un frequenzimetro digitale di buona qualità.

Non avendo a disposizione questo strumento, si può ricorrere a due metodi alternativi. Nel primo, dividere per 200.000 la frequenza d'uscita dell'oscillatore ed usare il risultato per pilotare un orologio digitale. Far funzionare l'oscillatore e l'orologio per 24 ore. Regolare l'orologio sull'ora esatta del segnale orario, e far funzionare ancora l'oscillatore e l'orologio per 24 ore. Al termine di questo periodo, controllare l'orologio con lo stesso segnale orario e regolare di conseguenza l'oscillatore. Tenere presente che un errore di 1 secondo in 24 ore equivale ad una deviazione di frequenza di 120 Hz.

Il secondo metodo è molto meno noioso, ma richiede l'impiego di un oscilloscopio e di uno speciale, anche se semplice, ricevitore ad onde lunghe. Il ricevitore deve funzionare a 200 kHz ed emettere la portante e la sua componente a 90°. Queste due uscite vengono collegate agli ingressi X ed Y dell'oscilloscopio ed il risultato dovrà essere un cerchio sullo schermo. Dividere ora l'uscita dell'oscillatore per 10 ed applicare il segnale da 1 MHz risultante all'ingresso Z dell'oscilloscopio. Se l'oscillatore è tarato correttamente, lo schermo dovrebbe continuare a mostrare un cerchio perfetto o un'ellisse con cinque interruzioni stabilmente posizionate.

Vorremmo infine far notare che l'oscillatore può essere usato, per esempio, come generatore di frequenza di riferimento per un frequenzimetro digitale controllato da un microprocessore. Basta collegare questo circuito con il bus da 10 MHz interno al frequenzimetro: l'uscita dell'oscillatore va all'ingresso da 10 MHz; Ub ad U^+ e la connessione di massa a GND.

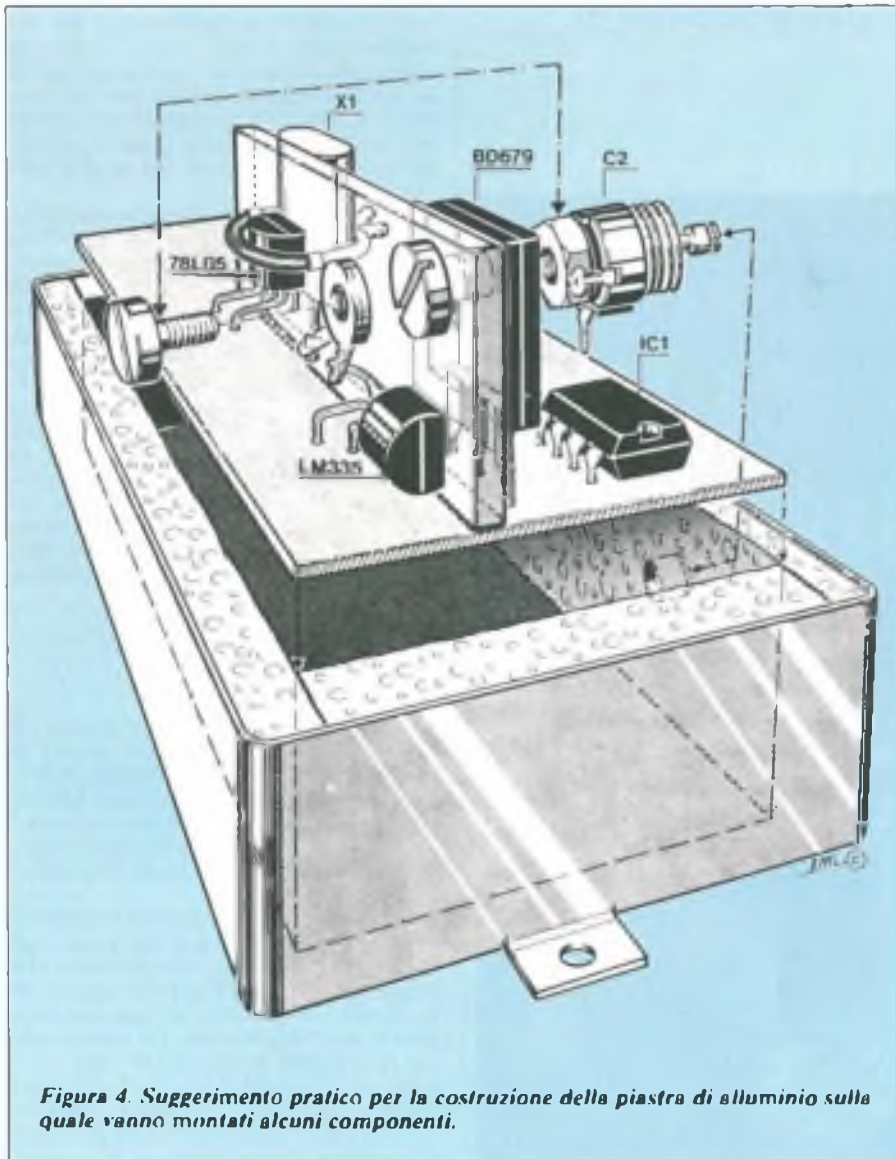


Figura 4. Suggestivo pratico per la costruzione della piastra di alluminio sulla quale vanno montati alcuni componenti.

Accoppiatore Ottico A Effetto Di Campo

In queste pagine prenderemo in esame alcune delle fantastiche applicazioni di un accoppiatore ottico apparso di recente sul mercato, che incorpora un LED a raggi infrarossi ed un fototransistore realizzato in tecnologia a effetto di campo ed è in grado persino di...



Nonostante le molte ed interessanti applicazioni nel campo della tecnica audio, l'accoppiatore ottico a FET H11F3 della General Electric è finora passato inosservato a molti dilettanti e progettisti professionali, desiderosi di sperimentare con semiconduttori sempre nuovi. Oltre ad essere utilizzato come interruttore veloce, elettricamente isolato (relè a stato solido), l'H11F3 è soprattutto adatto per molte applicazioni relative all'elaborazione dei segnali ad audio frequenza.

La Tabella 1 elenca le prestazioni massime dell'accoppiatore ottico a FET, mentre la Figura 1 mostra i collegamenti ai piedini e lo schema elettrico equivalente. L'elemento ad effetto di campo dell'H11F3 è uno strato di semiconduttore non polarizzato e fotosensibile, che può essere paragonato ad una giunzione drain-source. Questo semiconduttore si comporta fondamentalmente come un resistore controllato dalla luce, la cui resistenza è una funzione della corrente che attraversa il LED a raggi infrarossi inserito nel medesimo contenitore. La variazione di resistenza dell'H11F3 è considerevole: da 100 ohm a 300 megohm.

Molte Applicazioni

In questo paragrafo presenteremo la descrizione, necessariamente breve, di un certo numero di circuiti pratici basati sul nuovo accoppiatore ottico. Queste applicazioni rientrano in due categorie: l'uso dell'H11F3 come elemento resistivo controllabile e l'uso come interruttore veloce isolato.

Prima di presentare un certo numero di applicazioni della prima categoria, occorre attirare l'attenzione sul fatto che l'elemento FE dell'H11F3 si comporta in modo molto simile ad una normale giunzione drain-source. Di conseguenza, la tensione ai capi di R_I non deve superare il livello di circa 50 mV, per evitare distorsioni. La Figura 2 mostra il concetto fondamentale di un parlitore di tensione controllabile, la cui princi-

pale caratteristica è una cifra di intermodulazione per iniezione di cariche insolitamente bassa. La Figura 3 rappresenta un'applicazione più pratica dell'accoppiatore ottico a FET, nel progetto di un compressore i cui tempi di attacco e di smorzamento, nonché il tasso di compressione, sono separatamente regolabili. Il limitatore mostrato in Figura 4 è basato sull'utilizzo di un circuito comparatore che pilota il LED a raggi infrarossi nell'accoppiatore ottico ogni volta che la tensione d'ingresso ad audiofrequenza supera un livello predeterminato. Come avviene per il compressore, i tempi di attacco e di smorzamento possono essere definiti entro un ampio campo.

Durante la progettazione di circuiti contenenti un certo numero di accoppiatori ottici pilotati da una linea di controllo in comune, occorre prendere nella dovuta considerazione il fatto che i valori R_F dei singoli elementi resistivi non saranno necessariamente identici, anche se la medesima corrente viene fatta passare attraverso i relativi LED a

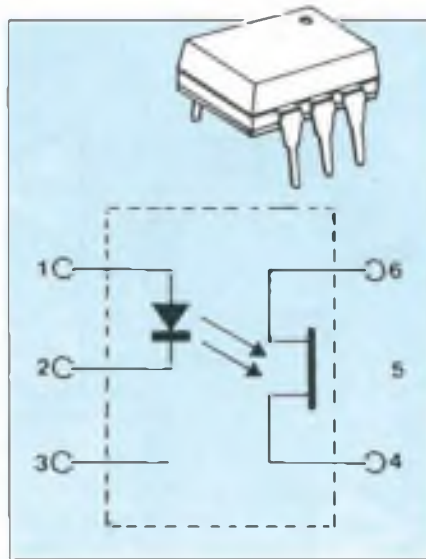


Figura 1. Circuito equivalente e piedinatura dell'accoppiatore ottico ad effetto di campo H11F3.

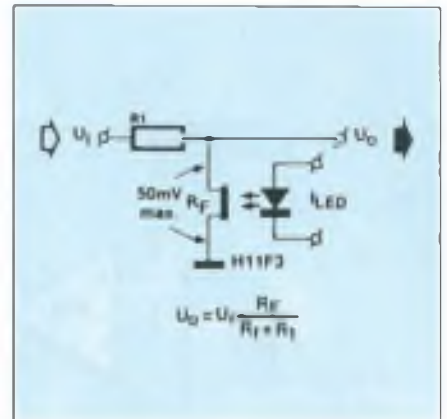


Figura 2. Elementi base di un attenuatore ad audiofrequenza.

raggi infrarossi (vedi Figura 5). Non è pertanto raccomandabile usare gli H11F3 nei VCA canalizzati, oppure nei filtri attivi a sintonizzazione sincrona.

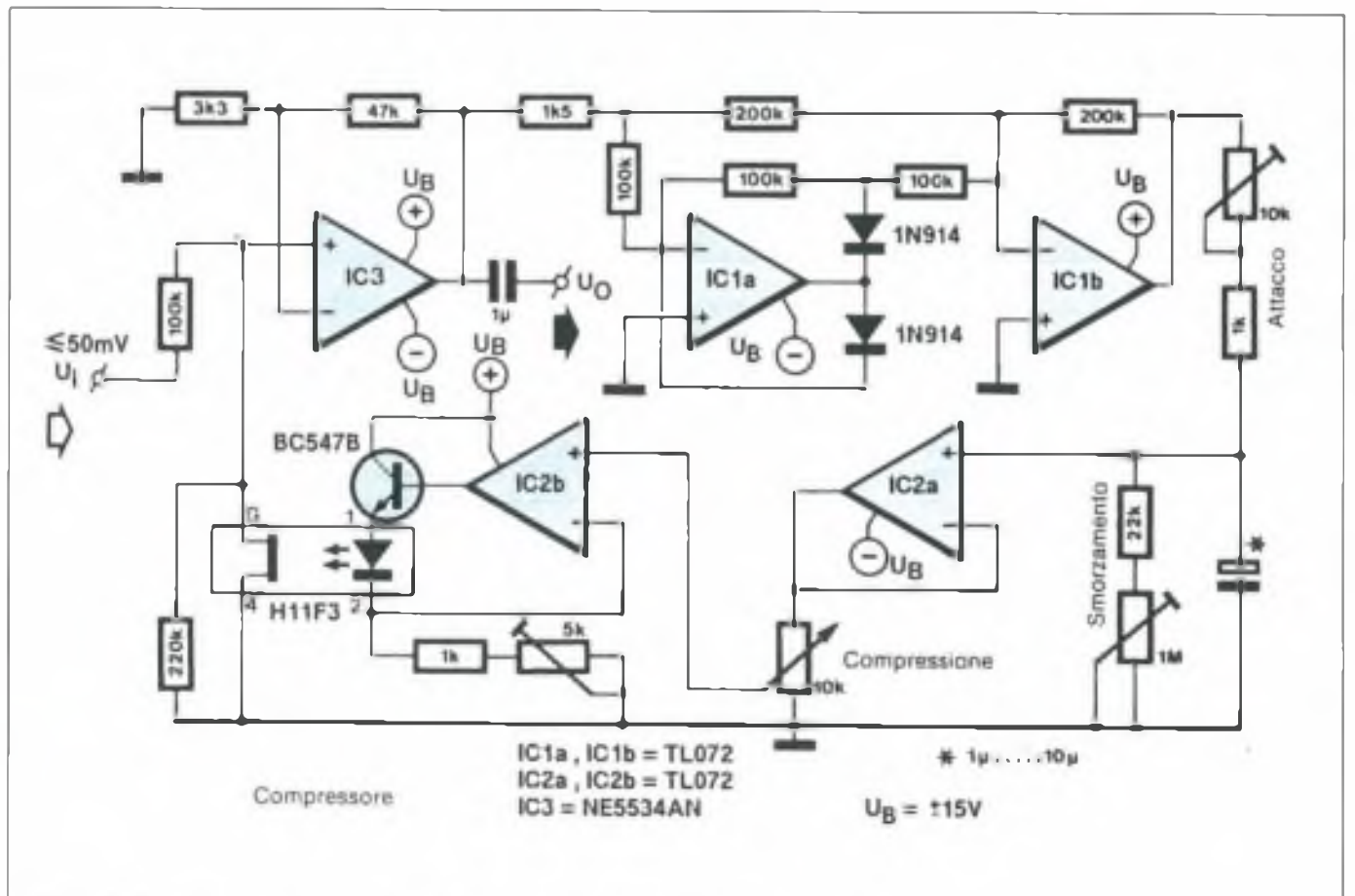


Figura 3. Il nuovo accoppiatore ottico utilizzato come elemento di regolazione in un circuito compressore.


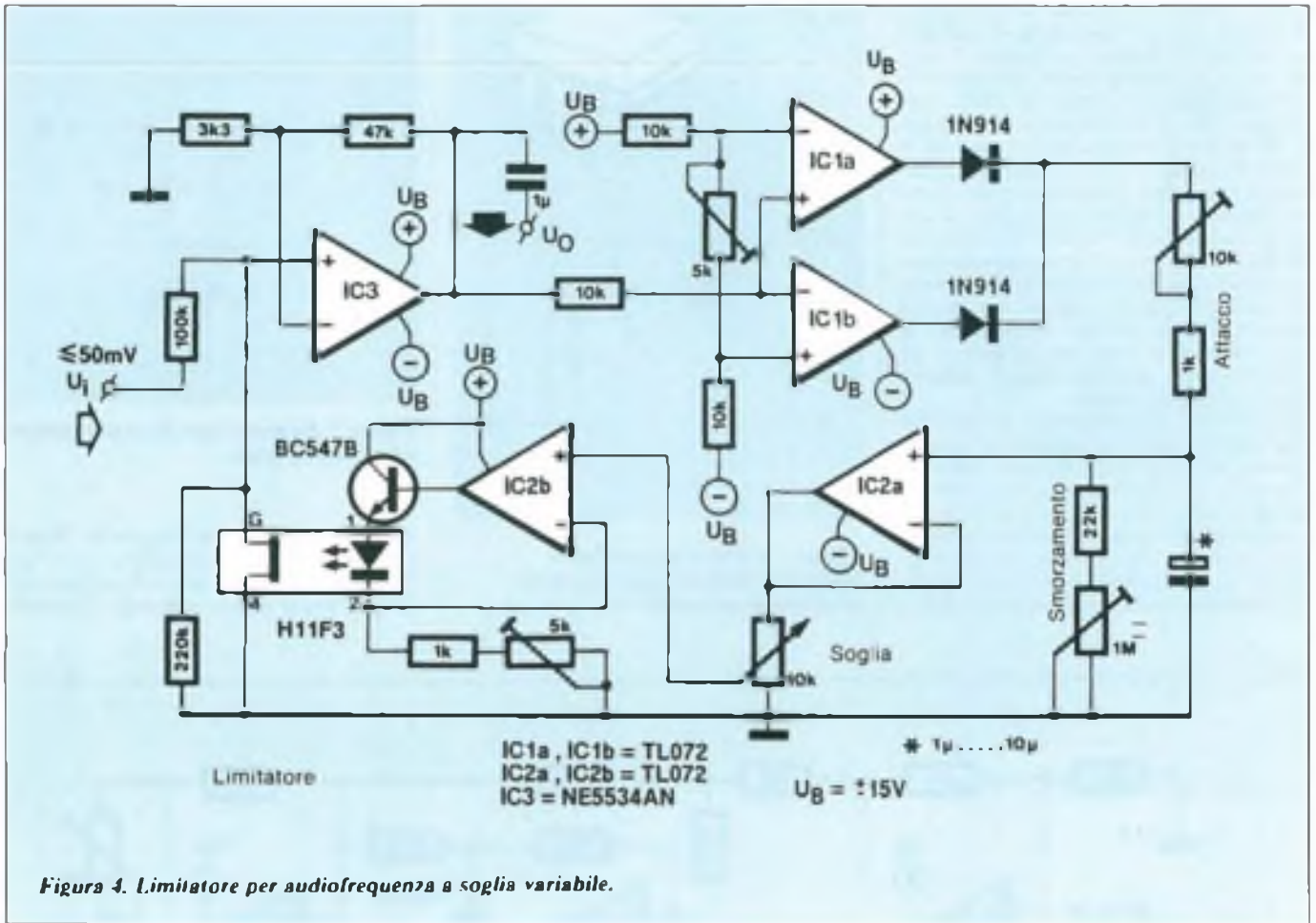



Figura 4. Limitatore per audiofrequenza a soglia variabile.

La Figura 6 mostra il modo di usare generatori di corrente regolabili per adattare le R_F di due accoppiatori ottici. Il circuito è però inadeguato a compensare le forti differenze dovute alla tolleranza di produzione dei singoli accoppiatori ottici. Inoltre, nella sua configurazione base, non è possibile compensare gli effetti delle diverse curve ca-


atteristiche di R_F e dei valori massimi e minimi di questo parametro, propri di ciascun esemplare del componente. L'uso del nuovo H11F3 come elemento di commutazione veloce a semiconduttore presenta meno problemi delle applicazioni descritte in precedenza. La tipica resistenza di giunzione di R_F è di 100-300 ohm con una corrente di 30

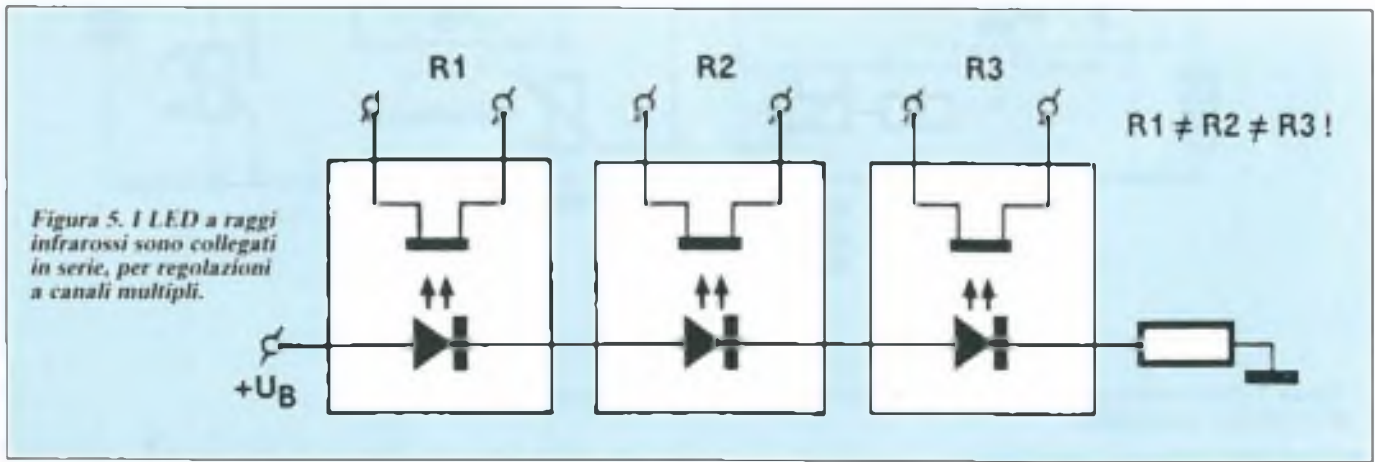mA nel LED (massimo 60 mA). Se nel LED non passa corrente, l'elemento FE raggiunge una resistenza di interdizione non minore di 300 Mohm, con una capacità parassita di 15 pF. Le Figure 7a e 7b mostrano rispettivamente l'uso di R_F come interruttore ad audiofrequenza di cortocircuito e come interruttore collegato in serie. L'attenuazione del





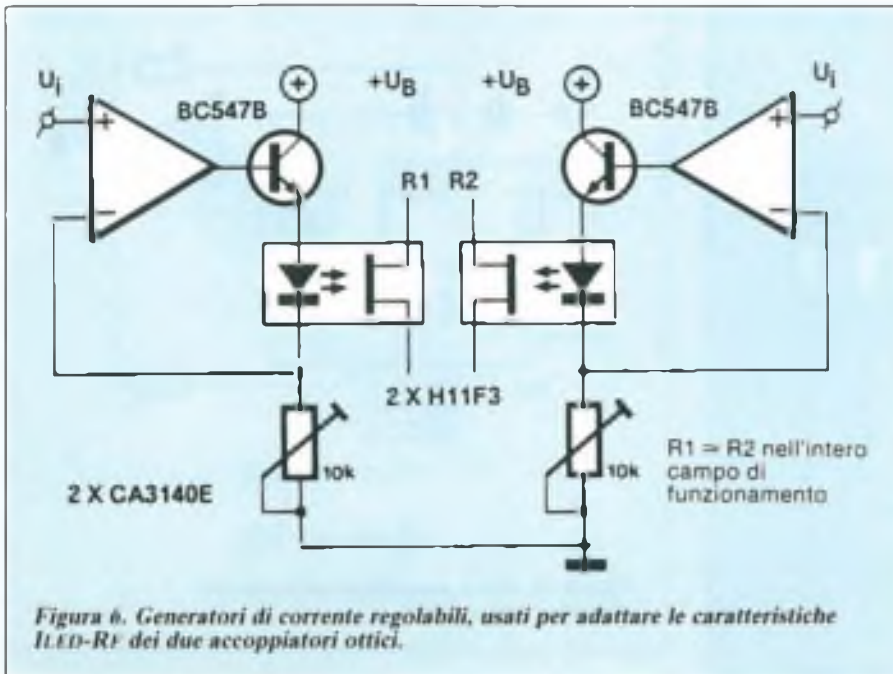

segnale ottenibile viene notevolmente migliorata con l'uso combinato di un elemento FE collegato in parallelo e di uno collegato in serie (vedi Figura 8). Le correnti di controllo applicate ai LED sono in opposizione di fase e l'intero circuito può essere duplicato per ottenere un attenuatore bilanciato con ottime caratteristiche in audiofrequenza. La Figura 9 mostra lo schema base di un selettore di canali d'ingresso audio, che garantisce un funzionamen-

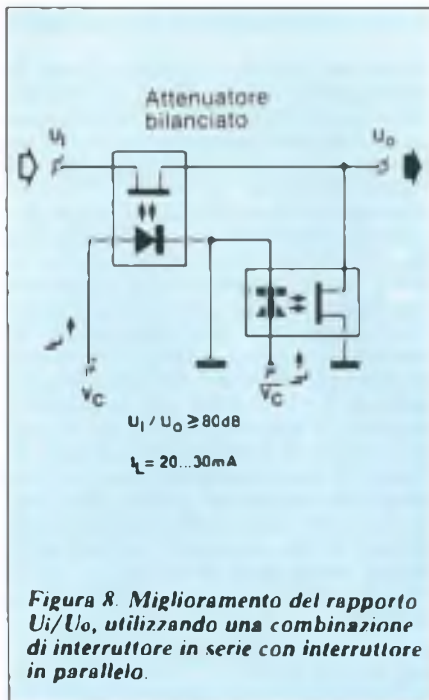

to privo di ticchettio e di disturbi. La distorsione causata dalla giunzione FE è accettabile, perché la caduta di tensione è solo di pochi mV con l'elemento FE alla massima conduzione. Un ulteriore sviluppo del circuito di Figura 9 è lo stadio amplificatore programmabile mostrato in Figura 10. A seconda dei livelli di VC1, VC2 e VC3, uno dei partitori di tensione RA-RA', RB-RB' oppure RC-RC' fornisce la tensione di polarizzazione per l'ingresso invertente dell-

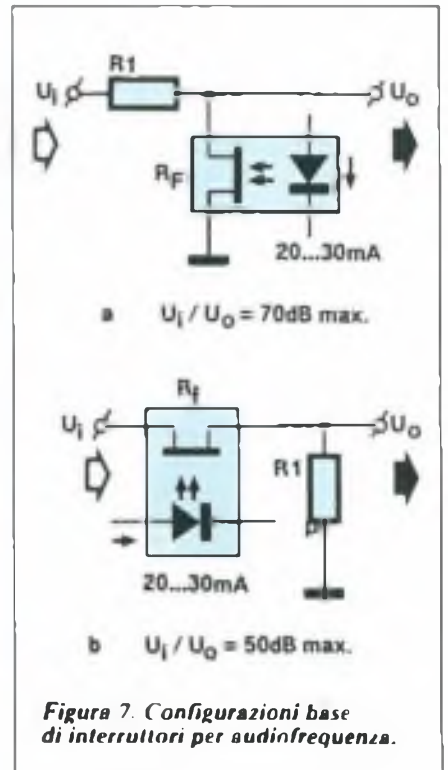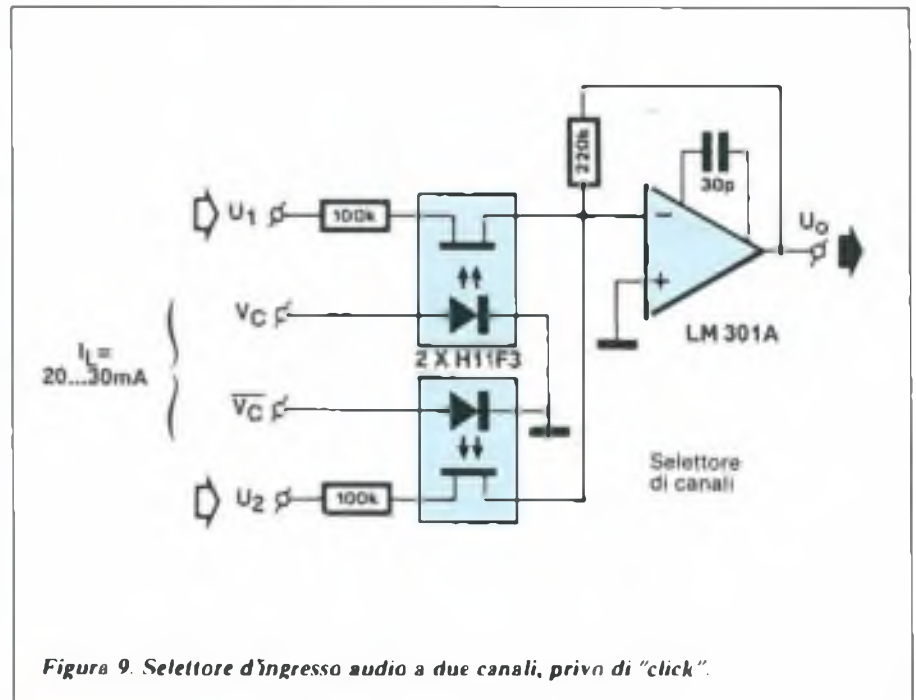

l'amplificatore operazionale. Il resistore di retroazione RC evita di predisporre l'amplificatore operazionale nella sua configurazione di massimo guadagno, cioè ad anello aperto, in assenza di tensioni di controllo per i LED a raggi infrarossi. Le tensioni VC1...VC3 devono essere ottenute da un commutatore ro-


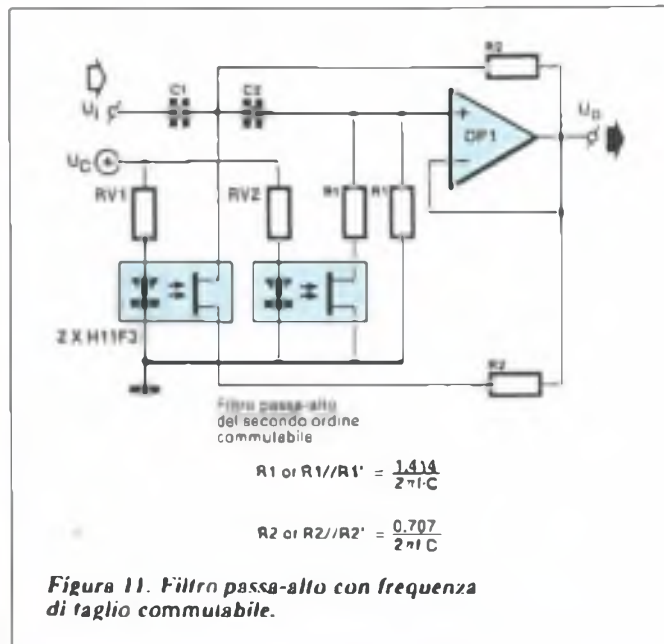
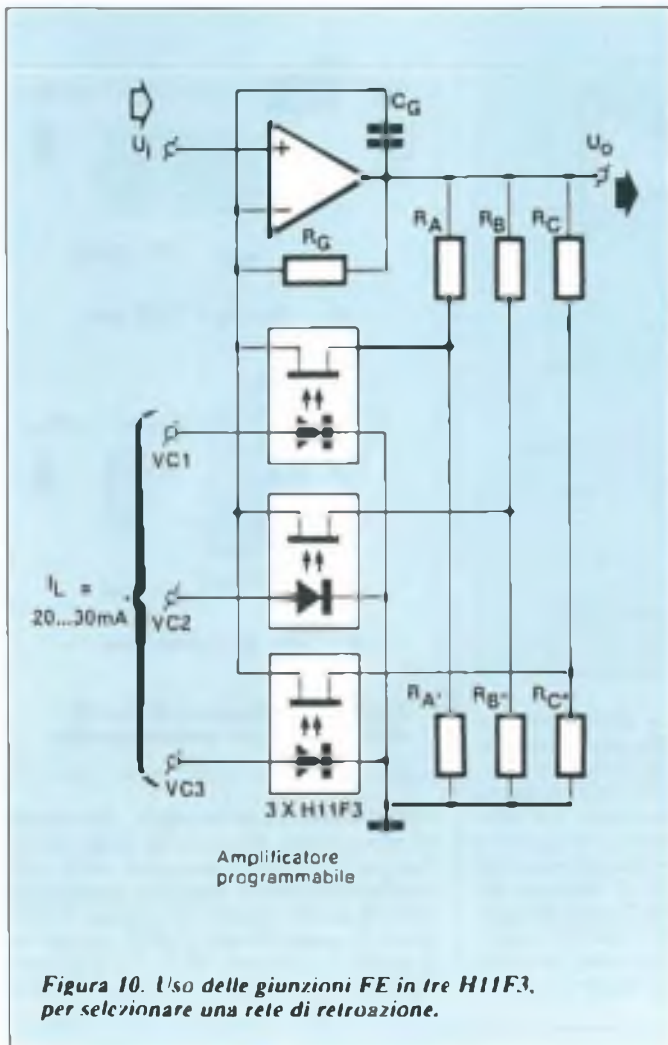


Tabella 1

H11F3: Quali Prestazioni

Diodo a raggi infrarossi	
Imass (funzionamento continuo):	60 mA
Imass (picco):	500 mA (t ≤ 500 microsec.) 1 A (t ≤ 1 microsec.)
Dissipazione:	150 mW (a TA = 25 °C)
FET	
URF:	± 15 V
IRF (funzionam. continuo):	100 mA
Dissipazione:	300 mW (a TA = 25 °C)

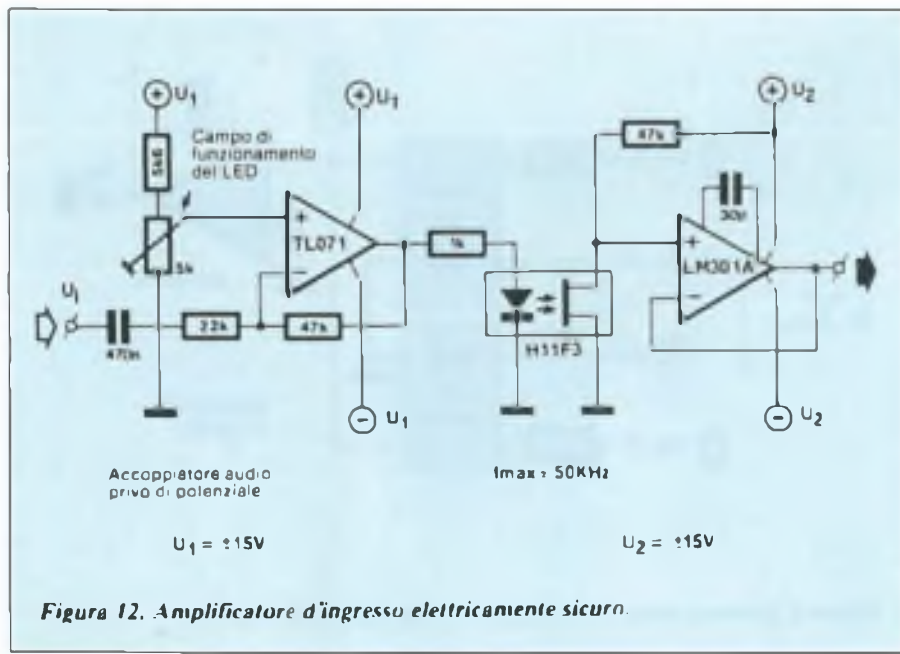


tativo che chiuda il contatto prima di interrompere il precedente, per evitare che il livello d'uscita del circuito possa variare durante la commutazione ad un diverso fattore di amplificazione. La Figura 11 illustra l'uso dell'H11F3 in un filtro attivo commutabile. Questo circuito può essere dimensionato in modo da funzionare come filtro privo di "click" contro il rombo od il rumore ad alta frequenza. Per valori relativamente bassi dei resistori che determinano la frequenza, potrebbe rivelarsi necessario studiare gli effetti dei cambiamenti dei valori di RV1 ed RV2. Per concludere con questa miscellanea di circuiti fondamentali e di applicazioni pratiche, la Figura 12 mostra un amplificatore d'ingresso elettricamente isolato, che può anche essere usato come elaboratore di segnale di sicurezza per i sensori nelle misure biologiche e mediche. Per informazioni sulla reperibilità commerciale:

*Centro Sistemi Elettronici
Via Maiocchi 8
20129 Milano - Tel.: 02/2715767.*

kits elettronici



ultime novità
settembre 87

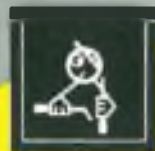

NOVITA' PRECEDENTI

RS 193 Rivelatore di variazione luce	L. 31.000
RS 194 Isolatore di segnali	L. 15.500
RS 195 Temporizzatore per carica batterie al Ni-Cd	L. 55.000
RS 196 Generatore di frequenza compansa 50Hz	L. 19.000
RS 197 Indicatore di livello audio con microfono	L. 34.000
RS 198 Interruttore acustico	L. 29.500

RS 199 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON COMPRESSORE

È particolarmente adatto ad essere impiegato con trasmettitori in quanto la sua amplificazione è inversamente proporzionale all'ampiezza del segnale di uscita del microfono, maggiore è il segnale e minore è l'amplificazione. Ad esempio con un segnale di ingresso di 20 mV l'uscita sarà di 4,35 volte meno con 400 mV l'amplificatore è 4,35 volte in più. Il segnale di uscita può essere prelevato in quantità desiderata agendo su di un apposito trimmer. La tensione di alimentazione deve essere di 9 Volt che, in virtù del basso assorbimento (1 mA), può essere fornita da una minima batteria per radiola.

L. 19.500

RS 200 PREAMPLIFICATORE STEREO EQUALIZZ. N.A.B.

È stato appositamente studiato per amplificare il segnale proveniente dalle testine per la riproduzione dei nastri magnetici. La sua risposta è conforme alle norme N.A.B. (NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS) e il guadagno a 1 KHz è di 50 dB pari a circa 31,6 volte. La tensione di alimentazione può essere compresa tra 10 e 14 Volt e la massima corrente assorbita è di circa 8 mA.

L. 23.000

RS 201 SUPER AMPLIFICATORE - STETOSCOPIO ELETTRONICO

Questo dispositivo serve ad amplificare segnali di tipo acustico ma in grado di renderlo udibile anche i più piccoli rumori e suoni. Sono previsti due punti di uscita tramite cuffie (con cavo separato) con regolazione di volume ed un altoparlante. Il suo ingombro prevede irradiazioni minime e a bassa impedenza (tramite il sistema per registratori) a uncolore prezzi altiprecisi, capisaldi telefonici, ecc. Può essere usato nei modi più svariati e tra questi anche come stetoscopio per l'ascolto della pulsazione cardiaca. La tensione di alimentazione può essere compresa tra 6 e 12 Volt e l'assorbimento di corrente è 9 mA di circa 20 mA.

L. 31.000

RS 202 RITARDATORE PER LUCI FRENI EXTRA

Può essere applicato a qualsiasi veicolo con impianto a linee a 12 V e a una lampada avvertiva (un di "stop" aggiuntivo a quello già esistente) sia la lamina superiore un certo tempo richiudendo con l'azionamento del veicolo che segue il tempo di ritardo può essere impostato a piacere tra 0,4-12 secondi. La potenza della lampada aggiuntiva non deve superare i 32 W. Averlo in servizio sui punti di collegamento, il nostro dispositivo si installa con estrema facilità.

L. 22.000

RS 203 TEMPORIZZATORE CICLICO

Con questo KIT si realizza un temporizzatore che agisce in modo da creare un relè a scelta e si disarma in continuazione. Tramite due appositi trimmer è possibile regolare indipendentemente il tempo di carica (1-10 s) ed il tempo di scarica (il quale varia a riposo tra un minimo di 1/2 secondo a un massimo di circa 45 secondi). I due circuiti sono localizzati e regolati separatamente da un led rosso e un led verde. La tensione di alimentazione deve essere di 12 Volt e il massimo assorbimento è di circa 60 mA. La corrente massima sopportabile dai contatti del relè è di 180 mA.

L. 22.000

Per catalogo illustrato e informazioni scrivere a:

ELETTRONICA SESTRESE s.r.l.

☎ 010-603679 - 602262

direzione e ufficio tecnico:

Via L. Calda 33-2 16153 SESTRI P. GE

scatole di montaggio elettroniche

classificazione articoli ELSE KIT per categoria



EFFETTI LUMINOSI

RS 1	Luci psichedeliche 2 via 750W/canale	L 36.000
RS 10	Luci psichedeliche 3 via 1500W/canale	L 47.000
RS 48	Luci rotanti sequenziali 10 via 800W/canale	L 47.000
RS 58	Strobo intermittenza regolabile	L 17.000
RS 113	Semaforo elettronico	L 36.500
RS 114	Luci sequenze elastiche 8 via 400W/canale	L 43.000
RS 117	Luci strobo sequenziali	L 47.000
RS 136	Luci psichedeliche 3 via 1000W	L 39.000
RS 172	Luci psichedeliche microfonica 1000 W	L 48.000

APP. RICEVENTI-TRASMETTENTI E ACCESSORI

RS 8	Linea 1W per microtrasmettitore	L 14.000
RS 16	Ricettore AM digitale	L 14.000
RS 40	Microcivettore FM	L 15.600
RS 52	Prova quartz	L 13.500
RS 68	Trasmettitore FM 2W	L 27.600
RS 102	Trasmettitore FM radioonda	L 21.000
RS 112	Mini ricevitore AM supereterodina	L 26.500
RS 119	Radio microfono FM	L 17.000
RS 120	Amplificatore Banda 4 - 5 UHF	L 16.500
RS 130	Microtrasmettitore A.M.	L 19.500
RS 139	Mini ricevitore FM supereterodina	L 27.000
RS 160	Pre-amplificatore a antenna universale	L 11.000
RS 161	Trasmettitore FM 90 - 150 MHz 0,5 W	L 23.000
RS 178	Vox per apparati Rice Trasmettenti	L 29.000
RS 180	Ricettore per Radiocomando a DUE canali	L 69.600
RS 181	Trasmettitore per Radiocomando a DUE canali	L 30.000
RS 183	Trasmettitore di BIP BIP	L 18.000
RS 184	Trasmettitore Audio TV	L 13.500
RS 188	Ricettore a irradiazione per Onde Medie	L 26.600

EFFETTI SONORI

RS 1A	Sirena elettronica 30W	L 28.000
RS 22	Distorsore per chitarra	L 17.500
RS 44	Sirena programmabile - oscillatore	L 14.500
RS 80	Generatore di note musicali programmabile	L 31.000
RS 90	Truccavoice elettronico	L 25.600
RS 99	Campana elettronica	L 24.000
RS 100	Sirena elettronica bifasica	L 22.600
RS 101	Sirena italiana	L 16.500
RS 143	Cinghietta elettronica	L 18.000
RS 158	Tremolo elettronico	L 26.600
RS 187	Distorsore FU77 per chitarra	L 24.000

APP. BF. AMPLIFICATORI E ACCESSORI

RS 8	Filtro cross over 3 vie 60W	L 28.000
RS 15	Amplificatore RF 2W	L 12.000
RS 19	Mini RF 4 ingressi	L 28.000
RS 28	Amplificatore BF 10W	L 18.000
RS 27	Pre-amplificatore con ingresso basse impedenze	L 12.000
RS 29	Pre-amplificatore microfonico	L 15.000
RS 38	Amplificatore RF 40W	L 28.800
RS 38	Indicatore livello uscita a 16 LED	L 31.000
RS 39	Amplificatore stereo 10-10W	L 33.000
RS 46	Metronomo elettronico	L 11.000
RS 61	Pre-amplificatore HI-FI	L 27.000
RS 66	Pre-amplificatore stereo equalizzato R.I.A.A.	L 19.000
RS 61	Vu-meter a 8 LED	L 27.000
RS 72	Booster per autoradio 20W	L 25.000
RS 73	Booster stereo per autoradio 20x20W	L 44.000
RS 78	Decoder FM stereo	L 19.500
RS 84	Intartornico	L 22.600
RS 93	Intartornico per moto	L 30.000
RS 105	Protezione elettronica per casse acustiche	L 32.000
RS 108	Amplificatore BF 5W	L 14.000
RS 115	Equalizzatore parametrico	L 28.000
RS 124	Amplificatore RF 20W 2 vie	L 31.000
RS 127	Master Stereo 4 ingressi	L 44.000
RS 133	Pre-amplificatore per chitarra	L 10.000
RS 140	Amplificatore RF 1 W	L 11.800
RS 145	Modulo per indicatore di livello audio Gigante	L 62.000
RS 153	Effetto presenza stereo	L 29.000
RS 183	Intartornico 2W	L 26.000
RS 175	Amplificatore stereo 1 + 1 W	L 20.000
RS 191	Amplificatore Stereo HI-FI 8 + 8 W	L 32.000
RS 197	Indicatore di livello audio con microfono	L 34.000

ALIMENTATORI RIDUTTORI E INVERTER

RS 6	Alimentatore stabilizzato per amplificatori BF	L 30.000
RS 11	Riduttore di tensione stabilizzato 24/12V 2A	L 14.600
RS 31	Alimentatore stabilizzato 12V 2A	L 18.000
RS 76	Cerica batteria automatica	L 26.000
RS 88	Alimentatore stabilizzato 12V 1A	L 16.600
RS 98	Alimentatore duali regol. + - 5 + 12V 500mA	L 28.000
RS 114	Alimentatore stabilizzato variabile 1 + 25V 2A	L 36.000
RS 121	Alimentatore stabilizzato 12V (reg. 10 + 15V) 10A	L 59.600
RS 138	Cerica batterie Ni-Cd corrente costante regolabile	L 36.000
RS 160	Alimentatore stabilizzato Universale 1A	L 30.000
RS 164	Inverter 12V - 220V 50 Hz 40W	L 25.000
RS 166	Cerica batteria al Ni - Cd da batteria auto	L 27.500
RS 190	Alimentatore stabilizzato 12 V (reg. 10 - 15 V) 5 A	L 44.000

ACCESSORI PER AUTO

RS 48	Lampoggiatore regolabile 5 + 12V	L 13.000
RS 47	Variatore di luce per auto	L 17.000
RS 50	Accensione automatica luci posizione auto	L 19.600
RS 54	Auto Blinks - lampeggiatore di emergenza	L 21.000
RS 56	Centraggi per auto 16 d'ori LED	L 38.600
RS 78	Temporizzatore per tergicristallo	L 19.000
RS 95	Avvisatore acustico luci pneuzione per auto	L 10.000
RS 103	Elettronica test multifunzioni per auto	L 36.000
RS 104	Riduttore di tensione per auto	L 12.000
RS 107	Indicatore eM batteria e generatore per auto	L 16.000
RS 122	Controllo batteria e generatore auto a display	L 19.000
RS 137	Temporizzatore per luci di romanzia auto	L 14.000
RS 151	Commutatore a sfioramento per auto	L 16.500
RS 162	Anifurto per auto	L 31.000
RS 174	Luci psichedeliche per auto con microfono	L 43.000
RS 186	Indicatore di assenza acqua per tergicristallo	L 17.600
RS 192	Avvisatore automatico per luci di pneuzione auto	L 29.000

TEMPORIZZATORI

RS 58	Temp. automaticamente regolabile 1/8 sec - 60 min	L 48.000
RS 63	Temporizzatore regolabile 1 - 100 sec	L 24.500
RS 123	Avvisatore acustico temporizzato	L 20.600
RS 149	Temporizzatore per luce scala	L 20.000
RS 195	Temporizzatore per canca batteria al Ni-Cd	L 56.000

ANTIFURTI ACCESSORI E AUTOMATISMI

RS 14	Antifurto professionale	L 48.500
RS 109	Serratura a combinazione elettronica	L 38.000
RS 118	Dispositivo per la registrazione telefonica automatica	L 38.500
RS 126	Chiave elettronica	L 23.000
RS 128	Antifurto universale (cessa a auto)	L 41.000
RS 141	Ricettore per raggi a raggi infrarossi	L 38.000
RS 142	Trasmissione per barriere a raggi infrarossi	L 16.000
RS 148	Automatismo per riempimento vesche	L 16.000
RS 165	Sincronizzatore per proiettori DIA	L 42.000
RS 168	Trasmettitore ad ultrasuoni	L 18.000
RS 169	Ricettore ad ultrasuoni	L 26.000
RS 171	Rivelatore di movimento ad ultrasuoni	L 62.000
RS 177	Dispositivo autom. per lampada di emergenza	L 19.000
RS 179	Autogatto programmabile per Cine - Fotografia	L 47.000

ACCESSORI VARI DI UTILIZZO

RS 9	Variatore di luce tecnico max 1500W	L 11.500
RS 59	Scacca zanzare elettronico	L 16.500
RS 67	Variatore di velocità per tripani 1500W	L 17.500
RS 70	Giardiniere elettronico	L 11.500
RS 82	Interruttore cospicuale	L 23.600
RS 83	Regolatori di val. per motori a spazzole	L 16.000
RS 87	Relè tonico	L 27.000
RS 91	Rivelatore di prossimità e contatto	L 28.000
RS 97	Esposimetro per camera oscura	L 36.500
RS 106	Contepezzi digitale a 3 cifre	L 47.000
RS 121	Prova nillasi elettronico	L 65.000
RS 129	Modulo per Display gigante segnanti	L 48.600
RS 132	Generatore di numeri bianco (testa elettronica)	L 23.000
RS 134	Rivelatore di metalli	L 22.000
RS 138	Interruttore a sfioramento 220V 360W	L 23.500
RS 144	Lampoggiatore di sorveglianza con lampada allo Xero	L 56.000
RS 162	Variatore di luce automatico 220V 1000W	L 27.000
RS 159	Rivelatore di strada ghiacciata per auto a auto	L 21.000
RS 164	Orologio digitale	L 38.000
RS 166	Variatore di luce a basse impedenze	L 14.600
RS 167	Lampoggiatore per lampada ad incandescenza 1500 W	L 18.000
RS 170	Amplificatore telefonico per ascolto e regalti	L 28.000
RS 173	Allerme per frigorifero	L 23.000
RS 176	Condensatore digitale modulare a due edie	L 24.000
RS 182	Ionizzatore per ambienti	L 39.000
RS 186	Seccostop a ultrasuoni	L 38.000
RS 189	Termostato elettronico	L 26.500
RS 193	Rivelatore di variazione luce	L 31.000
RS 198	Interruttore acustico	L 29.600

STRUMENTI E ACCESSORI PER HOBBISTI

RS 35	Prova transistor a diodi	L 20.600
RS 94	Generatore di terra TV miniaturizzato	L 16.000
RS 126	Prova transistor (test dinamico)	L 20.000
RS 156	Generatore di onde quadre 1Hz + 100 KHz	L 34.000
RS 157	Indicatore di impedenza altoparlanti	L 37.000
RS 184	Iniettore di segnali	L 18.600
RS 196	Generatore di frequenza campione 50 Hz	L 19.000

GIOCHI ELETTRONICI

RS 80	Gadget elettronico	L 18.000
RS 79	Totocalcio elettronico	L 17.600
RS 88	Reclamo elettronico a 10 LED	L 27.000
RS 110	Slot macchina elettronica	L 25.000
RS 111	Gioco dell'Oca elettronica	L 41.000
RS 147	Indicatore di vincita	L 29.000
RS 148	Unità aggiuntiva per RS 147	L 13.600

Termostato Ambientale

Un sensazionale quanto semplice automatismo dalle mille possibilità: un solo doppio operativo, e avrai un servo fedele in grado di avvisarti circa ogni variazione inopinata della temperatura, oppure di azionare tutto quello che vuoi tu...

di Aldo Conciani e Fabio Veronese

La casa telematica: certamente uno dei più grandi sogni degli anni Ottanta. Una casa tutta elettronica nella quale un piccolo esercito di automatismi non solo sollevi gli occupanti umani da ogni occupazione noiosa e ripetitiva, ma li mantenga anche sempre a loro agio creando in ogni momento le

migliori possibili condizioni di vita. Naturalmente, non è nemmeno pensabile di realizzare da soli, nel proprio laboratorio, i complessi e sofisticati dispositivi elettronici che occorrerebbero per rendere automatiche tutte queste operazioni.

Tuttavia, è certamente possibile — e an-

che divertente — sperimentare la costruzione di un automatismo polivalente che possa svolgere delle elementari funzioni domestiche, come per esempio tenere sotto controllo la temperatura azionando, allorché questa vari oltre certi limiti, un opportuno servomeccanismo che può essere un allarme ottico o acustico, un motore o un qualsiasi altro carico alimentato dalla rete elettrica.

Gli impieghi possibili? Molti, moltissimi, pressoché infiniti: si va dall'allarme anticendio all'accensione automatica di una stufa o di un ventilatore elettrico e... si potrebbe continuare per molto, ma siamo certi di poter contare sulla vostra creatività inventiva.

Funziona Così

Il circuito elettrico del nostro termostato elettronico, di disarmante semplicità, utilizza il doppio amplificatore operativo LM358N (IC1).

Una prima metà dell'op-amp viene utilizzata nella classica configurazione di comparatore di tensioni continue. Nella rete di polarizzazione dei due ingressi (piedini 2 e 3), che può anche essere pensata come un ponte di Wheatstone, è inserito un termistore (NTC). Com'è noto, il valore resistivo di questo componente è fortemente influenzato dalla temperatura ambientale, e cala rapidamente man mano che quest'ultima aumenta.

Regolando opportunamente il trimmer RV, è possibile ottenere l'equilibrio del ponte a una data temperatura, in corrispondenza della quale all'uscita dello stadio (pin 1 di IC1) non si registrerà alcuna tensione. Se, a questo punto, la temperatura cambia, il ponte si squilibra e, pertanto, si avrà in uscita una tensione tanto maggiore quanto più ci si sarà allontanati dal valore originariamente stabilito. Questo segnale verrà amplificato dalla seconda metà dell'op-amp e sarà infine disponibile in uscita, al piedino 7. Realizzando il circuito così come schematizzato nella Figura 1 si potrà al massimo far accendere un LED opportunamente collegato in uscita. Vedere il circuito montato in Figura 2a.



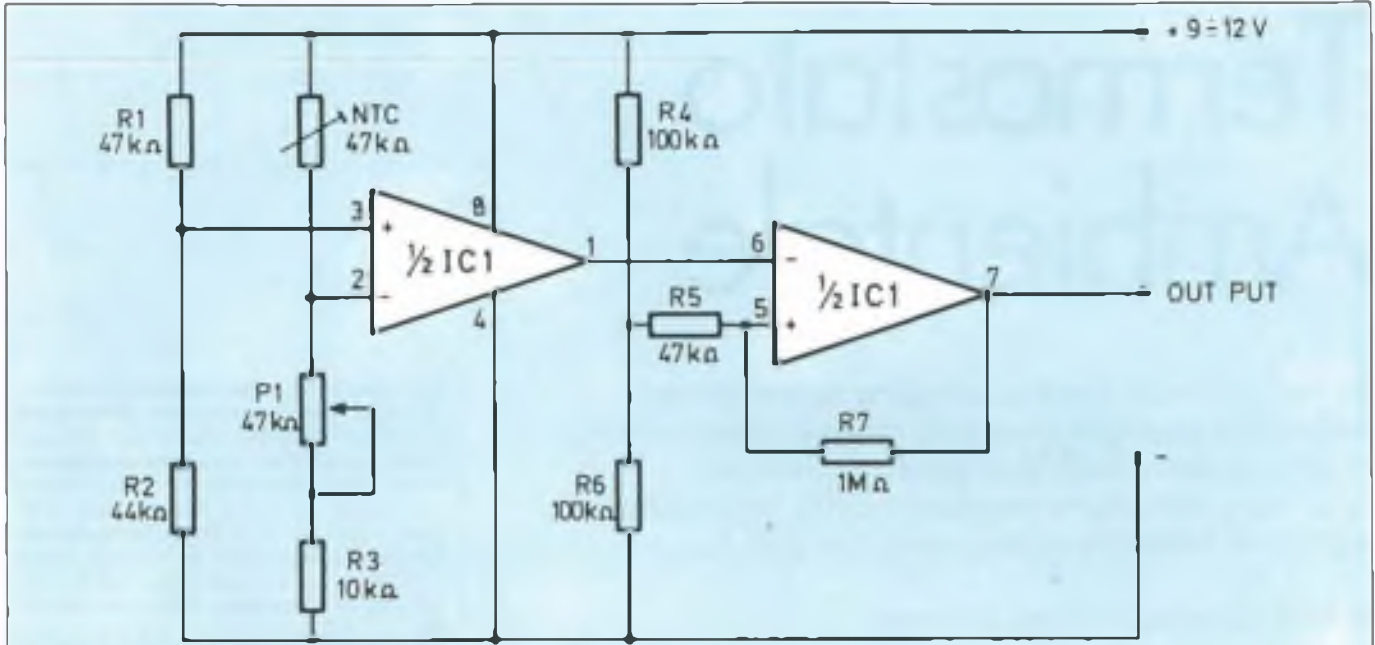


Figura 1. Schema elettrico del termostato ambientale.

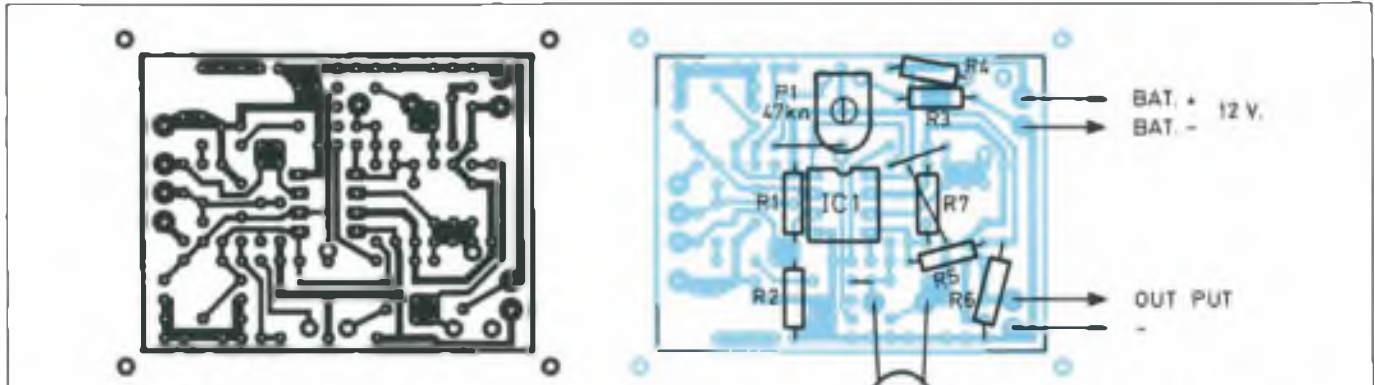


Figura 2. Circuito stampato, scala 1:1.

Figura 2a. Piano di montaggio del termostato ambientale.

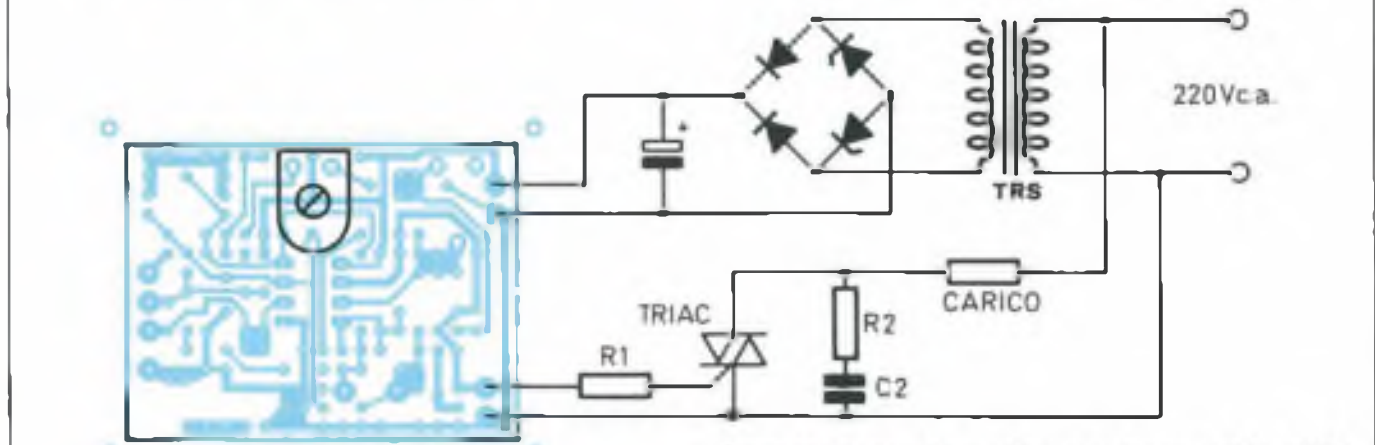


Figura 3. Una possibile modifica per azionare carichi a 220 V.

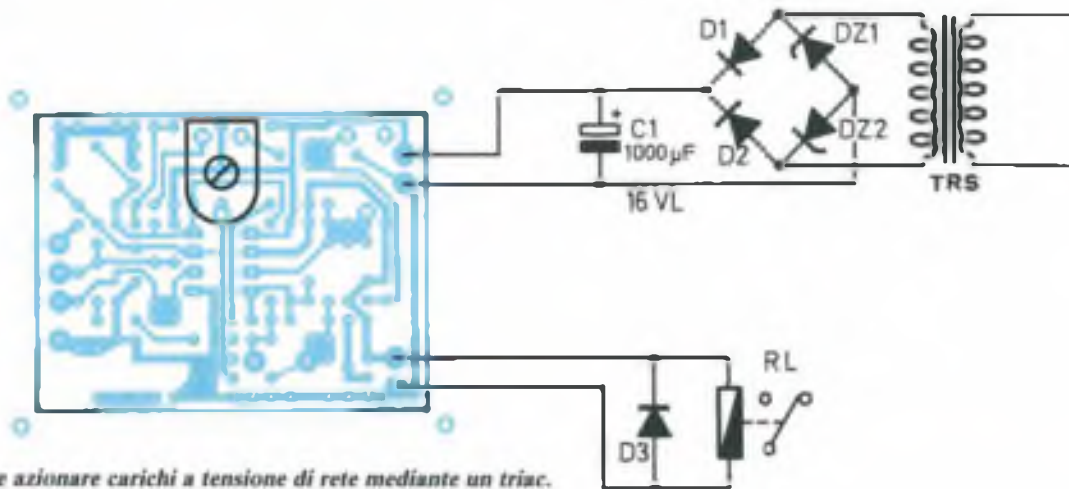


Figura 4. Come azionare carichi a tensione di rete mediante un triac.

È senz'altro più interessante, però, fare in modo che il nostro apparecchio possa pilotare anche carichi di potenza, alimentati dalla rete elettrica a 220 Volt. Ottenere questo tipo di prestazioni non è difficile: basta aggiungere il semplice circuito d'interfaccia illustrato in Figura 3 e perfezionato in Figura 4. In Figura 3 si illustra come sia possibile alimentare il nostro termostato mediante la rete-luce con l'interposizione di un semplice alimentatore in corrente continua e pilotare, in uscita, un piccolo relé.

Se si ha la necessità di gestire una potenza maggiore di quella consentita da un normale relé, si potrà ricorrere allo schema suggerito dalla Figura 4 che impiega un triac, in grado di sopportare correnti fino a 6 ampere, per una potenza utilizzabile di oltre 1300 W.

Un'unica raccomandazione: in sede di prova, se si decide di far uso di carichi collegati alla rete elettrica, è necessario fare molta attenzione alle possibili scosse e, al momento dell'installazione definitiva del dispositivo, curare molto bene gli isolamenti. ■

Elenco Componenti

Semiconduttori
IC1: LM 358 N

Resistori (1/4 W, 5%)
R1, R2, R5: 47 kΩ
R3: 10 kΩ
R4, R6: 100 kΩ
R7: 1 MΩ
NTC: 47 kΩ (termistore)
P1: 47 kΩ

Modifica di Figura 3

Semiconduttori
D1, D2, D3: 1N 4001
DZ1, DZ2: 12 V/1,3 W

Condensatori
C1: 1000 µF/16 V elettrolitico

Varie


TRS: trasformatore 220 V/12 V, 1 W (GRC HT/3568-02)
RL: relé 12 V, resistenza interna 280 Ω o più

Modifica di Figura 4

Semiconduttori
TRIAC: TIC216 M (max 6A)

Resistori (1/4 W, 5%)
R1: 1 kΩ
R2: 100 Ω

Condensatore
C2: 100 nF/63 V

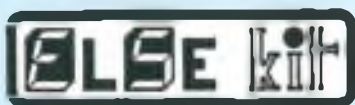

Istruttivi e Utili

La più vasta scelta
di montaggi elettronici

Microalimentatore Switching A Tensione Duale

Il vostro alimentatore eroga una tensione positiva di 12 Volt, per il circuito che state costruendo ne occorre una, negativa, di 5 Volt: un problema inestricabile. Ma non con il nostro progettino, in grado di fornire tensioni negative perfettamente stabilizzate di 5,6 o 9 V, e fino a 100 mA di corrente.

di IW2DCD Giandomenico Sissa

Accade sovente di realizzare un piccolo circuito a operazionali, richiedente una tensione di alimentazione duale. Il risultato è che o si usano due pilette da 9 volt in serie per l'alimentazione, oppure si costruisce un alimentatore completo di trasformatore, raddrizzatore ecc., parecchio più ingombrante dello stesso circuito. Questo problema può essere risolto ricavando la tensione negativa direttamente dai 12 volt positivi di un qualunque alimentatore, senz'altro presente nel laboratorio di ogni sperimentatore.

Il circuito che vi presentiamo (Figura



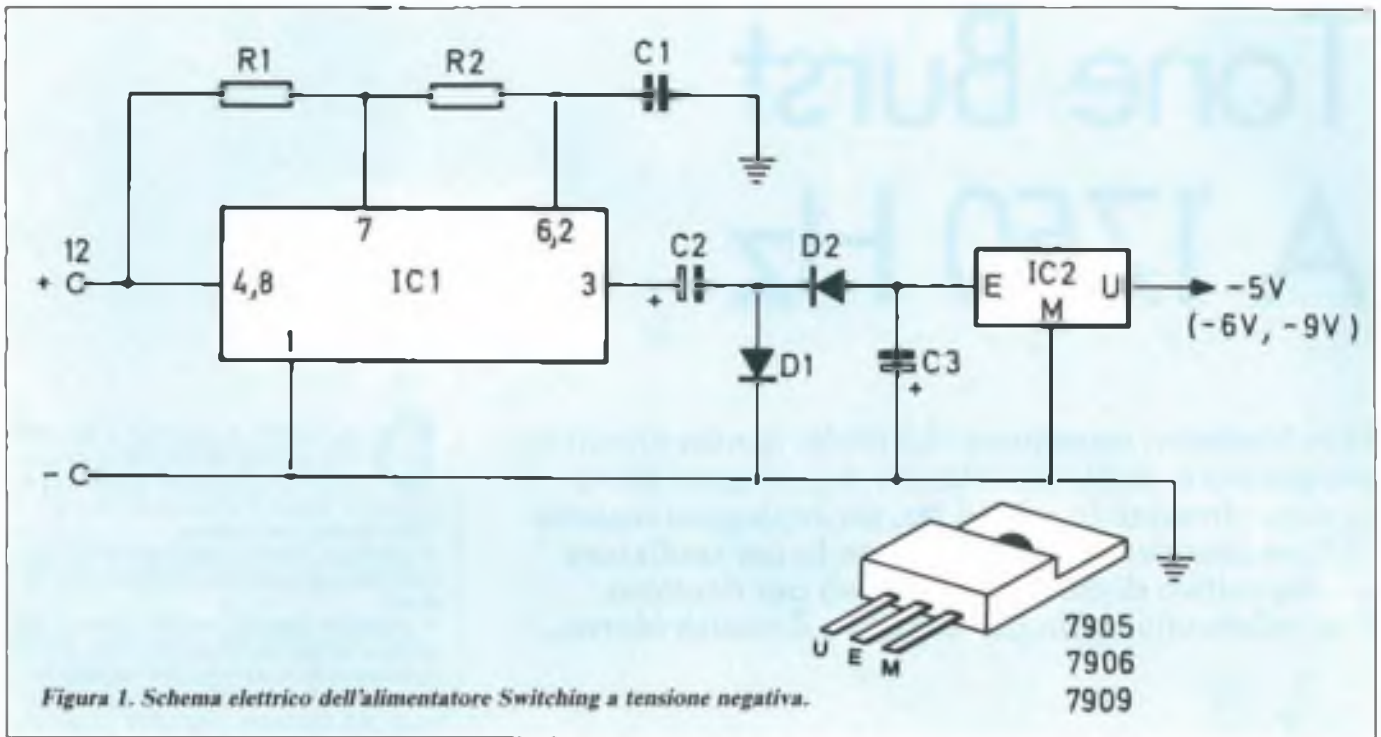


Figura 1. Schema elettrico dell'alimentatore Switching a tensione negativa.

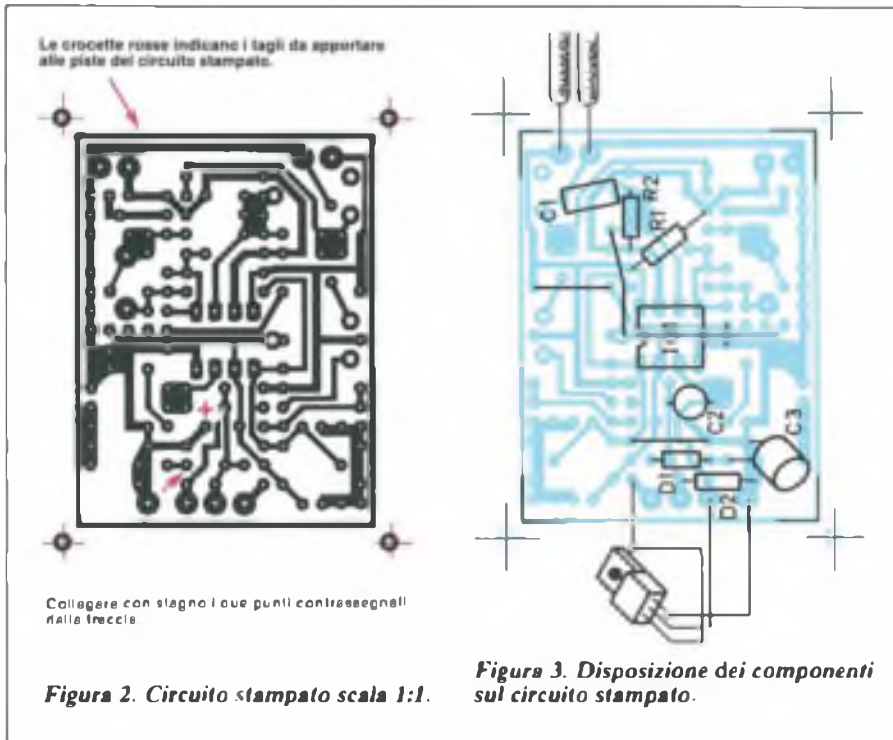


Figura 2. Circuito stampato scala 1:1.

Figura 3. Disposizione dei componenti sul circuito stampato.

1), assolve a questo compito egregiamente, sempre che il carico da alimentare non assorba più di un centinaio di milliamperere. Si tratta sostanzialmente di una classica applicazione del 555, che però non tutti conoscono.

In questo circuito, il 555 lavora come oscillatore a circa 1 kHz. L'onda quadra generata avente ampiezza di 12 volt, viene applicata ad un capo di un condensatore. All'altro capo del condensatore, di conseguenza, avremo

degli impulsi negativi, che vengono ripuliti da eventuali picchi positivi dai due diodi, e filtrati dal condensatore C3. A questo punto, avremo una tensione pressoché continua che potrà essere applicata ad un regolatore, nel nostro caso un 7905. Nel caso si dovesse applicare questo alimentatore ad un circuito audio, si consiglia di aumentare la frequenza di lavoro del 555, tenendo presente che il duty cycle dell'onda deve comunque essere del 50%, onde ottenere il massimo rendimento del circuito. ■

Elenco Componenti

Semiconduttori

D1: 1N914

D2: 1N914

IC1: LM555 o equivalenti

IC2: 1.M7905 o equivalenti (per -6V; 7906; per -9V: 7909)

Resistori (± 5%)

R1: 10 kΩ

R2: 10 kΩ

Condensatori

C1: 0,1 μF

C2: 22 μF, 25 VL, elettrolitico

C3: 100 μF, 25 VL, elettrolitico

Tone Burst A 1750 Hz

Non lasciatevi spaventare dal titolo: questo simpatico progettino è, molto semplicemente, un generatore di nota ultrastabile a 1750 Hz, da impiegarsi assieme al tone decoder descritto un mese fa per realizzare un dispositivo di chiamata selettiva per ricetrans. E se volete utilizzarlo per imparare il codice Morse...


di IW2DCD Giandomenico Sissa

Dopo avervi presentato il decoder PLL su PROGETTO di luglio-agosto, abbiamo pensato di proporvi anche il generatore di nota a 1750 Hz per due motivi:

— esistono ancora apparati VHF (pochi) che non sono muniti di tale dispositivo;

— esistono ancora persone (tante) che amano la sperimentazione e che perciò possono tarare da soli i due moduli sulla frequenza che vogliono per poi utilizzarli per realizzare una bella chiamata selettiva (magari in CB).

Lo schema è quello classico del NE555 usato in configurazione astabile. La

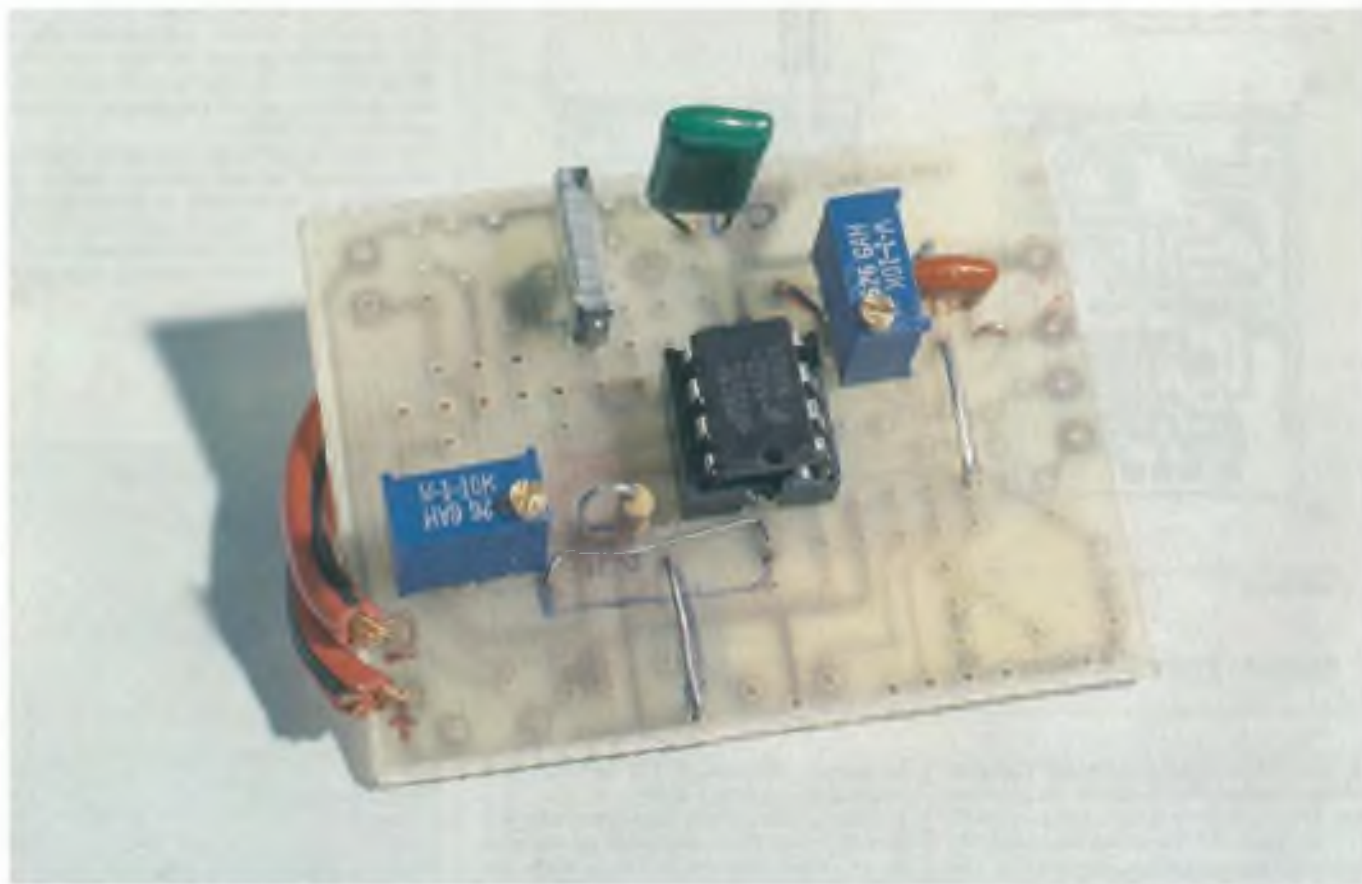

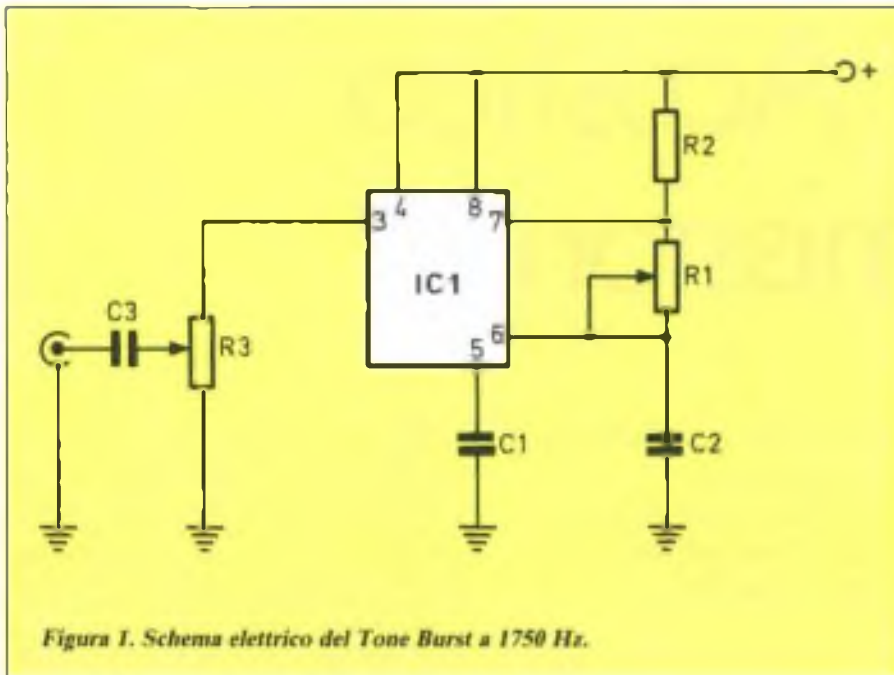


Figura 1. Schema elettrico del Tone Burst a 1750 Hz.

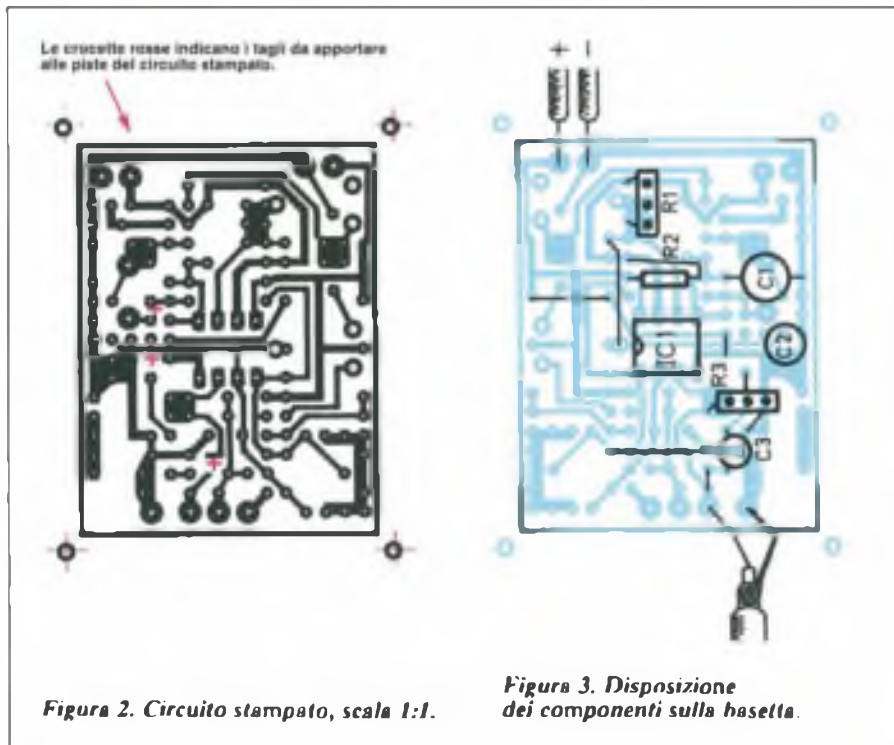


Figura 2. Circuito stampato, scala 1:1.

Figura 3. Disposizione dei componenti sulla basetta.

frequenza di lavoro dell'oscillatore è data dalla formula

$$f = \frac{1.44}{(R1 + 2R2) C1}$$

dove, per R2, troviamo un trimmer così da poter compensare le tolleranze e le

approssimazioni di tutti i vari componenti. Il secondo trimmer è impiegato come regolatore d'iniezione del segnale all'ingresso del modulatore. Quest'ultimo non è necessario che sia multigiri, mentre è tassativamente obbligatorio che R2 lo sia.

La stabilità in frequenza è eccezionale: in nove ore consecutive di prova, tarato

sulla frequenza di 1750 Hz, non ha mancato un colpo. Bisogna ammettere che qualche volta il frequenzimetro segnava 1749 o 1751, ma è un errore trascurabile tranquillamente. Inoltre (altro grosso vantaggio), la tensione di alimentazione (5...12 volt) non influisce minimamente sulla frequenza di lavoro dell'oscillatore, confermando la veridicità della formula descritta prima.

La costruzione non presenta difficoltà: innanzitutto, si dovranno recidere le piste come indicato da Figura 2 (non eseguire questa operazione significa rovinare lo stampato non appena gli si dà tensione), effettuare i 6 ponticelli di filo, poi saldare lo zoccolo dell'integrato e la resistenza (che vista la distanza tra i fori dovrà essere montata in verticale). Procedere quindi con i condensatori ed infine i trimmer. Inserire ora l'integrato 555 nella sua sede facendo attenzione alla tacca, riportata chiaramente nel piano di montaggio dei componenti (Figura 3). La taratura richiede l'uso del frequenzimetro o, per chi lavora a "spannometro", del solo orecchio; quest'ultima soluzione non potrà comunque portare grandi risultati. Dopo aver inserito l'alimentazione, ruotare la vite di R2 fino a leggere 1750 sul frequenzimetro. A questo punto, se avete un oscilloscopio, regolate l'ampiezza del segnale. Se il frequenzimetro non segna niente e non notate la fuoriuscita di fumo da nessuno dei componenti, vuol dire che probabilmente il trimmer di iniezione è ruotato tutto verso massa. Basta spostarlo leggermente (un paio di giri della vite), e tutto tornerà normale. ■

PROGETTO:
dalla parte
della Radio.
Da sempre.

Elenco Componenti

Semiconduttori
IC: 555

Resistori (1/4 W, 5%)
R1: 10 kΩ, trimmer multigiri
R2: 10 kΩ, 1/4 W
R3: 10 kΩ trimmer multigiri

Condensatori
C1: 10 nF poliestere o mylar
C2: 33 nF poliestere o mylar
C3: 330 nF poliestere o mylar


Monitor Acustico Di Trasmissione

Tu premi il tasto Morse o il push-to-talk, e lui fa beep: un semplice accessorio per la tua stazione di radioamatore o di CB che ti consentirà di sapere sempre, con certezza assoluta, se il trasmettitore sta veramente compiendo il proprio dovere.

di Fabio Veronese e IW2DCD Giandomenico Sissa

Strano... il microfono è come un bambino: gli parlo e non so se dorme o mi ascolta, cantavano qualche anno fa i Pooh in uno dei loro brani più amati. *In diretta nel vento.*

E non c'è dubbio che chiunque abbia avuto occasione di trovarsi alle prese con una radiotrasmittente sia stato colto dall'atroce sospetto di parlare a vuoto, senza che ciò che va dicendo venga effettivamente irradiato. In realtà, qualsiasi trasmettitore può dare forfait senza preavviso per le ragioni più varie: un finale in avaria, il bocchettone dell'antenna lasciato incautamente scollegato, una defaillance dell'alimentatore e via

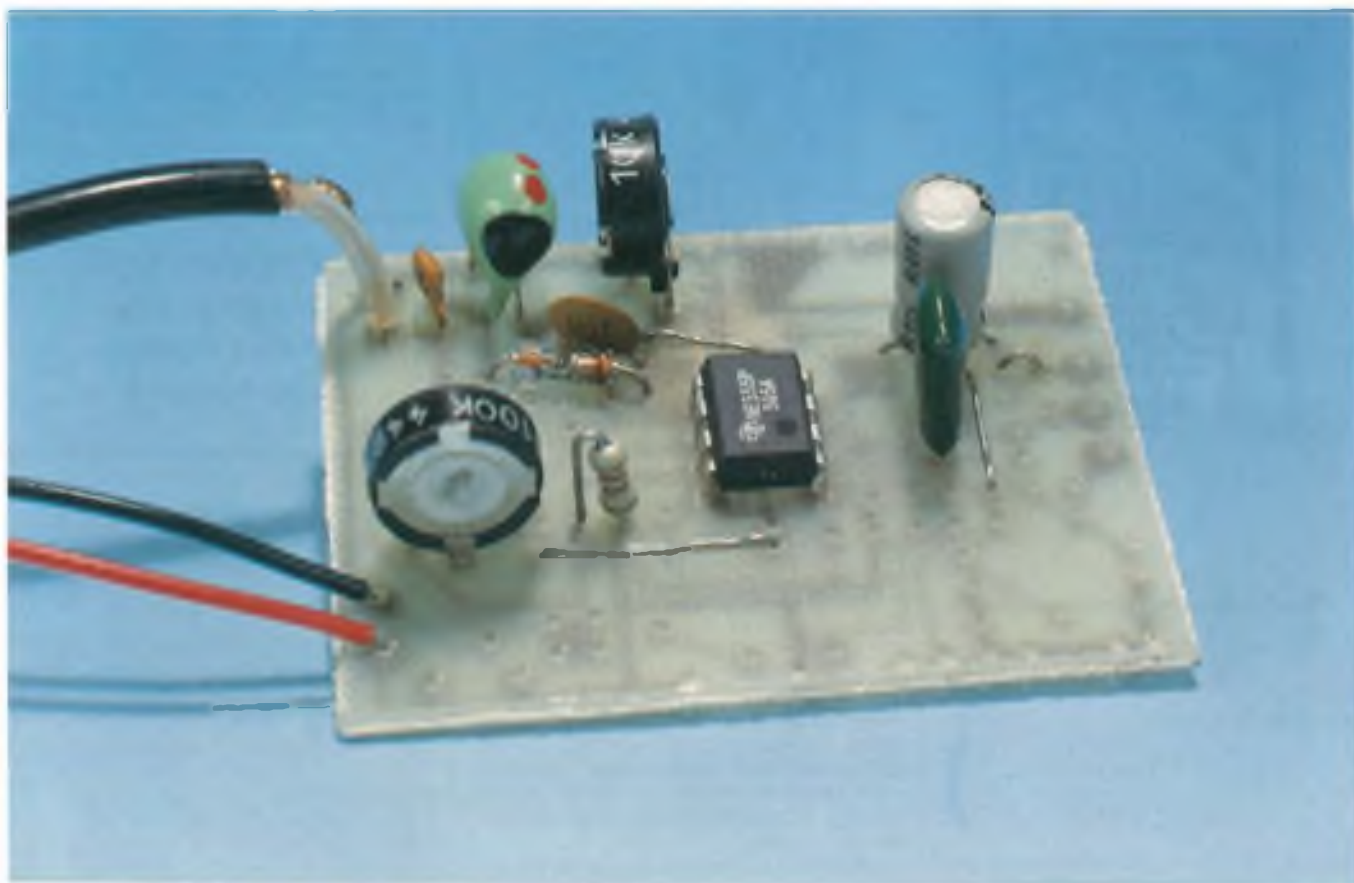

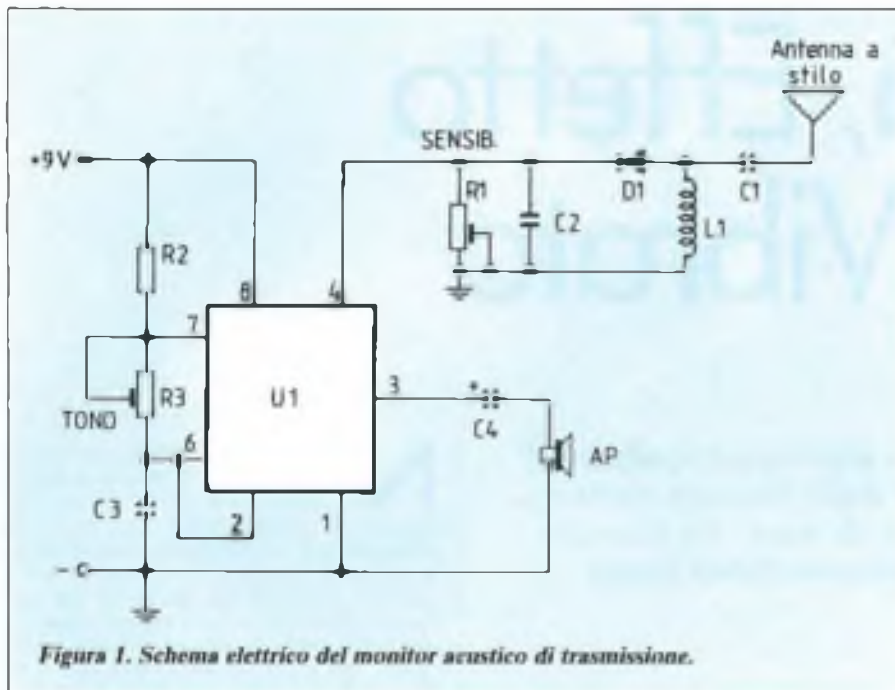


Figura 1. Schema elettrico del monitor acustico di trasmissione.

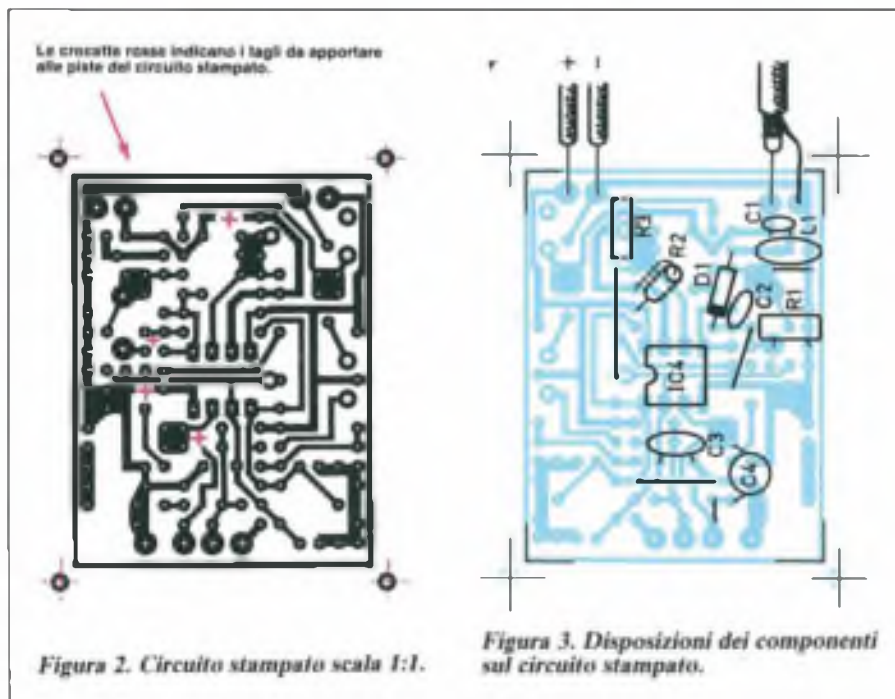


Figura 2. Circuito stampato scala 1:1.

Figura 3. Disposizioni dei componenti sul circuito stampato.

dicendo. Magari — e qui stanno i dolori — tutto questo può capitare proprio nel bel mezzo di un contesto del DX inseguito per settimane o per mesi, col risultato che, mentre si continua inutilmente a sgolarsi davanti al microfono o a premere con frenesia il tasto Morse, la lontanissima stazioncina così lungamente corteggiata cessa inspiegabilmente di interessarsi a noi

A Cosa Serve?

Come fare, allora, per accertarsi di essere effettivamente "in aria" mentre si sta parlando o manipolando in Morse? Si potrebbe usare un ricevitore (non quello del ricetrans, ovviamente, poiché viene automaticamente messo fuori gioco quando si passa in trasmissione),

ma con ogni probabilità verrebbe saturato e zittito dal fortissimo campo elettromagnetico presente mentre si trasmette, e inoltre servirebbe a ben poco per il CW, a meno che non fosse addirittura dotato di BFO. Comunque, non vale certo la pena di realizzare un circuito complicato e costoso come un ricevitore solo per adibirlo a monitor di trasmissione

Soprattutto se la cosa si può risolvere in modo assai più semplice col progettino che vi proponiamo, in grado di emettere un beep nitido e inequivocabilmente comprensibile tutte le volte che il tx entra in funzione. In queste condizioni, infatti (si veda lo schema di Figura 1) l'antenna capta il segnale irradiato e, tramite C1, lo avvia al diodo D1 che lo rivela e, con l'aiuto di C2, lo trasforma in una modesta tensione continua, che viene ora applicata tramite il trimmer di regolazione della sensibilità R1 al piedino di trigger (4) dell'integrato U1, che è un 555. La presenza di una cc al pin 4 abilita l'oscillatore di bassa frequenza realizzato intorno all'integrato, determinando l'emissione di un segnale acustico all'altoparlante Ap. Mediante il trimmer R3 è infine possibile regolare la frequenza della nota acustica.

In Pratica

La realizzazione pratica è del tutto acritica e il funzionamento immediato: basterà, eventualmente, regolare i due trimmer citati in modo da adattare perfettamente il monitor all'uso che si intende farne. ■

Elenco Componenti

Semiconduttori

D1: AA119 o equivalenti
U1: 555

Resistori (1/4 W, 5%)

R1, R3: 100 k Ω , trimmer lineare
R2: 2200 Ω

Condensatori

C1: 1000 pF ceramico
C2: 10 nF ceramico
C3: 22 nF
C4: 122 μ F, 16 VL elettrolitico

Varie

Ap: Altoparlante miniatura 8 Ω , 1/2 W
I: zoccolo 8 pins DIL per U1
I: antenna a stilo

Chitarra, Effetto Chorus-Vibrato

Da un geniale quasi-ingegnere elettronico lombardo, un'ottima idea per tutti i patiti della chitarra elettrica: un effetto così versatile e "fuori di testa" da staccare di varie lunghezze molte costosissime black boxes del commercio.

di Lucio Cibinnetto



Nel campo degli effetti per strumenti musicali, l'utilizzo di linee di ritardo digitali ha avuto, ultimamente, un incremento notevole. La disponibilità, sul mercato, di nuovi chip in grado di ritardare un segnale di H.F. anche di parecchi mS, ha posto fine all'impiego di equivalenti sistemi meccanici (vedi molle, echi a nastro, ecc.), tra l'altro, oltre che più critici dal punto di vista elettrico, anche più ingombranti. Ma soprattutto, la possibilità di manipolare un segnale ritardato con estrema facilità, ha consentito la creazione di nuove "music-box", (leggi scatole musicali o più semplicemente effetti), poco rumorose e compatibili con quelle già presenti sul mercato, quali distorsori, phaser, ecc.

Se non che, per il fatto stesso di essere in pratica appena apparsi sul mercato dell'utente medio, questi aggeggi costano davvero molto.

Ciò non toglie comunque nulla alla loro validità, che anzi molte volte costituisce una marcia in più per il musicista. Il progetto che presento tiene conto di tutti questi fattori, non ultimo il prezzo, sopportabile senza troppi sforzi da qualunque hobbista e in grado di fornire risultati molto più che soddisfacenti.

Chorus-Vibrato: Che Cos'È?

Se un segnale proveniente da una sorgente sonora qualsiasi (voce o strumento che sia), viene ritardato e mediante particolari accorgimenti sommato al segnale originale, dà luogo ad un altro segnale che rispetto a quello di partenza si presenta con un contenuto di armoniche molto più elevato. Modulando con una frequenza f attorno a pochi Hz il ritardo introdotto, l'effetto si fa più marcato dando la piacevole impressione che il segnale stesso provenga da più sorgenti distinte. Questo è in sintesi l'effetto Chorus. Supponiamo ora che il segnale d'ingresso abbia una frequenza costante, e che sia privo di armoniche. Se invece di sommare i due segnali, diretto più ritardato, ci limitiamo a modulare il ritardo del secondo, escluden-

do il primo, otterremo che la componente ottenuta risulterà modulata in frequenza, alla frequenza di modulazione del ritardo. Al lato pratico, con segnali composti, cioè con un elevato numero di armoniche quali i normali segnali audio, questa situazione equivarrebbe ad ascoltare un disco eccentrico su un normale giradischi. Abbiamo ottenuto l'effetto vibrato, cioè la possibilità di modulare in frequenza la nota emessa dal nostro strumento.

In Teoria

Il segnale prelevato da C1 viene trasferito sul piedino 2 di IC1, collegato come adattatore di impedenza a guadagno unitario. Questo sistema scongiura il pericolo di un eventuale disadattamento di impedenza tra la sorgente e il circuito d'ingresso. Dal piedino 6 il segnale viene subito trasferito all'ingresso invertente di IC4 collegato come sommatore invertente mediante C4 e R14. Si consente l'esclusione della componente diretta del segnale nel funzionamento vibrato. Sempre dal piedino d'uscita 6 di IC1 il segnale viene trasferito a Q1 il cui compito è di limitare la banda passante esibendo un taglio a circa 12 kHz, per evitare che componenti e frequenza troppo elevata possano degradare il segnale. IC2 è la linea di ritardo vera e propria, realizzata in tecnologia MOS. Il suo principio di funzionamento viene scherzosamente chiamato "bucket brigade" o brigata dei secchi, perché il segnale viene convertito da analogico a digitale viene trasferito da una cella all'altra del circuito integrato proprio come se si trattasse del contenuto di un secchio. È implicito che maggiore è il numero di queste celle, maggiore sarà il ritardo massimo ottenibile: il TDA 1022 possiede 512 di queste celle. Il ritardo massimo ottenibile da questo integrato è di 51,2 mS; subentra però la limitazione, in questo caso, della banda passante a soli 2,5 kHz. Ritardi maggiori possono essere ottenuti collegando più integrati in cascata o affidandosi a componenti con un maggiore numero di celle (peraltro molto più costosi). Per la spiegazione dettagliata sul funzionamento di questi componenti si rimanda alla consultazione di qualche testo specializzato. R7, R8, R10, C10 e P1 sono i componenti necessari alla polarizzazione dell'unità. Il segnale, ora ritardato, viene trasferito mediante C14 ad un filtro passabasso costituito da IC3, necessario ad eliminare la frequenza di clock dallo stesso. La frequenza f_c di taglio vale:

$$f_c = \frac{1}{2 \pi \sqrt{R12 R13 C15 C16}}$$

ed è di circa 12 kHz. IC4, come prima

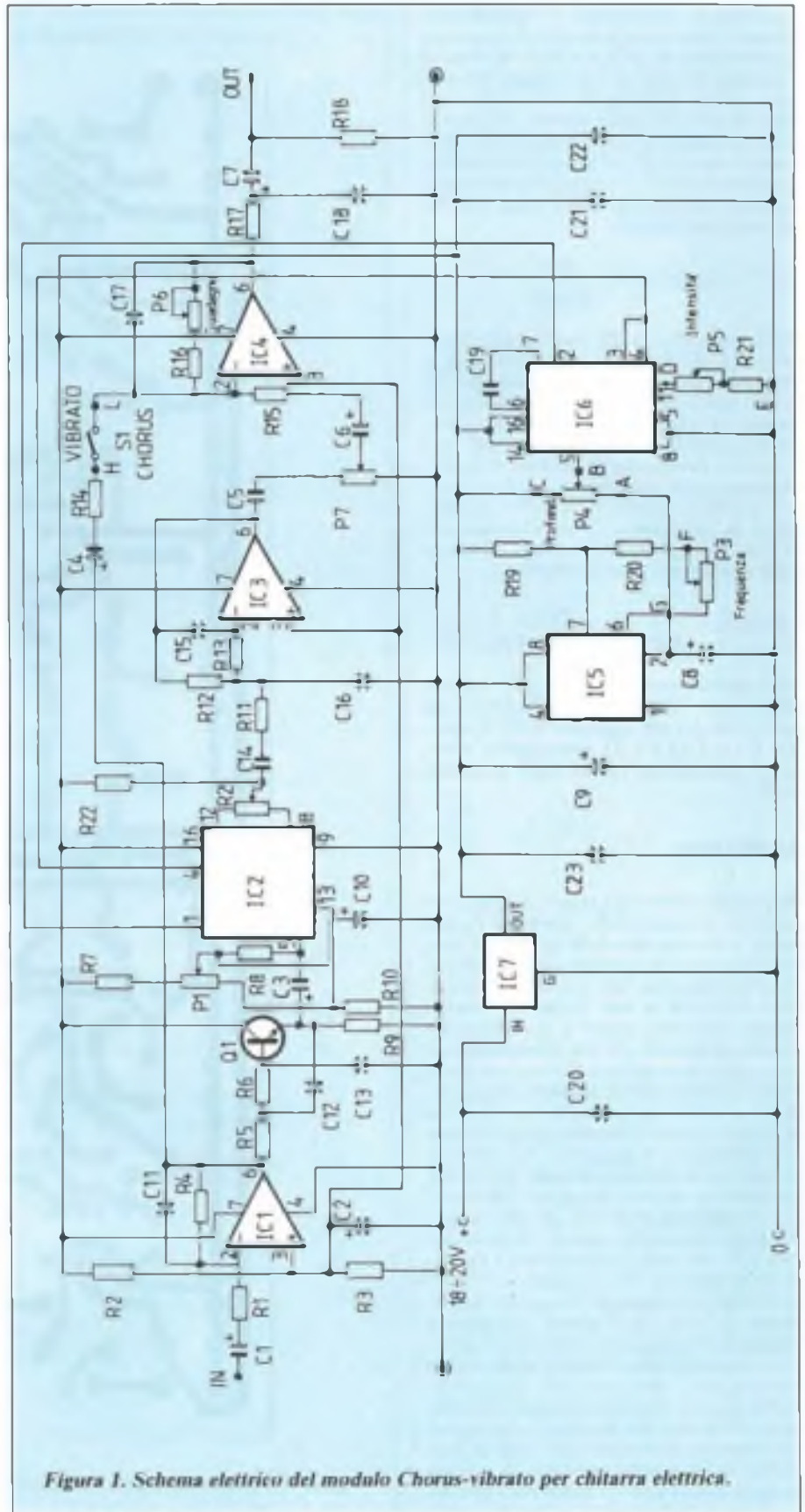


Figura 1. Schema elettrico del modulo Chorus-vibrato per chitarra elettrica.

accennato, costituisce il sommatore d'uscita che miscela il segnale ritardato proveniente da IC2 a quello diretto. Il trimmer P6 regola il guadagno di questo stadio. L'integrato IC6 fornisce i due impulsi di clock sfasati fra loro di 180° necessari al funzionamento di IC2: in particolare ad un aumento della frequenza di clock, corrisponde una diminuzione del ritardo introdotto da IC2 secondo la formula:

$$\text{RITARDO} = \frac{512}{f_{\text{CLOCK}}}$$

Il potenziometro P5 inserito tra il piedino 11 di IC6 e la massa modifica la massima frequenza di oscillazione del VCO presente all'interno dell'integrato stesso. IC5 realizza la modulazione della frequenza di clock applicando una tensione sweepata al piedino 9 di IC6. Agendo sulla tensione presente su questo piedino, infatti, è possibile modificare la frequenza di oscillazione del VCO. P3 regola la frequenza di sweep che vale approssimativamente:

$$f_{\text{SWEEP}} = \frac{1,443}{[R19 + (2R20 + P3)] \cdot C8}$$

IC7 stabilizza la tensione, proveniente da due pile a secco da 9 V in serie o da un alimentatore separato, a 12 V, mentre C21, C22 e C23 prevengono eventuali oscillazioni locali degli operazionali.

In Pratica

Per questo circuito è stato disegnato un circuito stampato che consente l'eventuale sistemazione delle pile sullo stesso, qualora non si usasse l'alimentatore. La realizzazione non presenta particolari difficoltà se non il corretto inserimento dei componenti e la realizzazione dei ponticelli (9), da effettuarsi con filo rigido non isolato. Si è optato per la realizzazione con un numero così elevato di ponticelli per non dover ricorrere a circoli viziosi delle piste, quasi sempre più difficili da realizzare, e per non realizzare un circuito a doppia faccia che presentava ancora maggiori difficoltà. È consigliabile utilizzare per gli integrati, degli opportuni zoccoli, soprattutto per IC2, dato che il prezzo non è dei più a buon mercato. Per l'ingresso e l'uscita è d'obbligo l'impiego di cavetto schermato, la cui calza andrà collegata a massa da entrambe le parti, come peraltro è consigliabile l'utilizzo dello stesso cavetto per il deviatore S1. I potenziometri possono essere collegati con semplici fili isolati dal momento che trattano tensione continua. L'utilizzo di jack isolati da pannello permette di evitare loop di massa con il contenitore che deve essere metallico. La massa dello

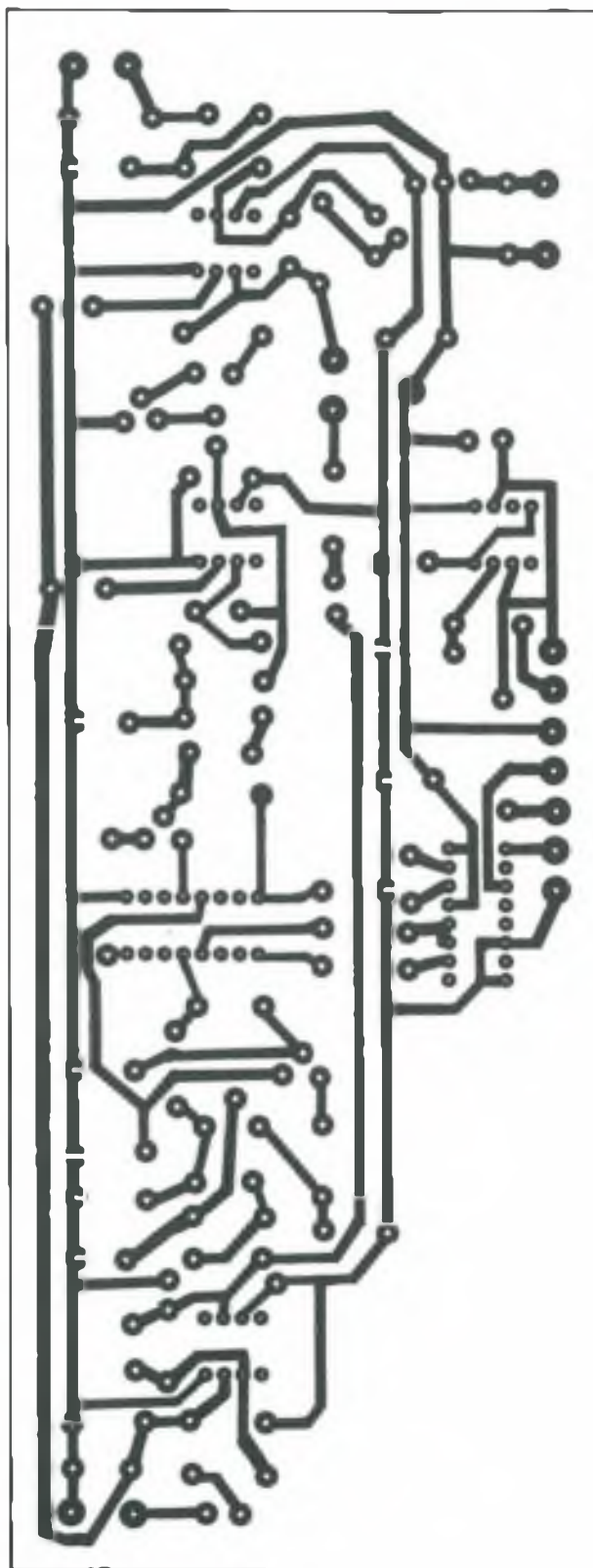


Figura 2. Circuito stampato, scala 1:1.

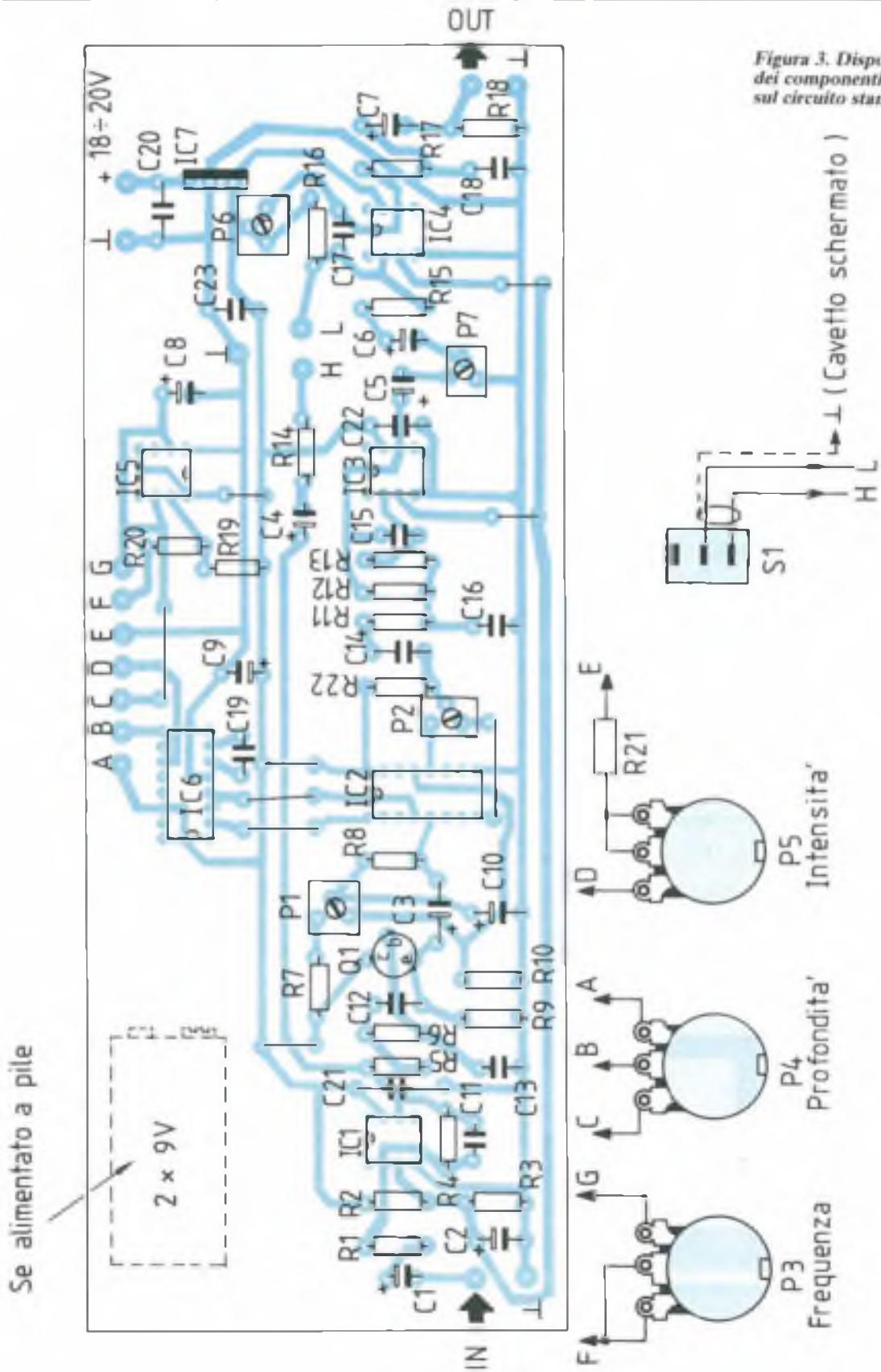


Figura 3. Disposizione dei componenti sul circuito stampato.

Elenco Componenti

Semiconduttori

Q1: BC 109, BC 209, BC 237
 IC1, IC3, IC4: TL081
 IC2: TDA 1022
 IC5: ICM 7555
 IC6: 4046
 IC7: UA 7812

Potenzimetri

P1: 10 k Ω trimmer
 P2: 2,2 k Ω trimmer
 P3: 470 k Ω pot. lin.
 P4: 2,2 M Ω pot. lin.
 P5: 4,7 k Ω pot. lin.
 P6: 100 k Ω trimmer
 P7: 47 k Ω trimmer

Resistori

R1, R4: 150 k Ω
 R2, R3: 10 k Ω
 R5, R6: 12 k Ω
 R7, R9: 4,7 k Ω
 R8: 100 k Ω
 R10, R17: 1 k Ω
 R11: 150 k Ω
 R12: 220 k Ω
 R13: 75 k Ω

R14, R16, R18, R22: 47 k Ω

R15: 22 k Ω

R19: 3,3 k Ω

R20: 8,2 k Ω

R21: 5,6 k Ω

N.B. Tutte le resistenze fisse sono da 1/4 W - 5%

Condensatori

C1, C3, C6: 1 μ F/63 V_L elettrolitico

C2: 33 μ F/25 V_L elettrolitico

C4: 2,2 μ F/50 V_L elettrolitico

C5, C7: 4,7 μ F/63 V_L elettrolitico

C8, C10: 10 μ F/25 V_L elettrolitico

C9: 100 μ F/25 V_L elettrolitico

C11: 100 pF

C12: 3,3 nF

C13, C19: 820 pF

C14, C20, C21, C22, C23: 100 nF

C15: 47 pF

C16: 220 pF

C17: 150 pF

C18: 10 nF

Varie

zoccoli per integrati
 prese jack \varnothing 6,3 mm da pannello in nylon
 deviatore unipolare

antiorario P6 e P7. Dopodiché ruotare P1 fino a leggere sul piedino 5 di IC2 esattamente 5V. Portare poi il deviatore S1 in posizione chorus, e, inserendo un segnale in ingresso, regolare P6 affinché l'ampiezza dello stesso in uscita sia pari a quella in ingresso; portare il deviatore in posizione vibrato e sempre con il segnale presente, regolare P7 fino ad ottenere una ampiezza pari al segnale in ingresso. Il segnale ritardato potrà essere distorto: regolare quindi P2 fino a quando la distorsione non scompare. Se si dispone di un oscilloscopio basterà inviare un segnale sinusoidale in ingresso e regolare P2, misurando la forma d'onda in uscita da IC2. La taratura va effettuata ponendo i potenziometri tutti al minimo. Una volta regolato P2, commutare su chorus e ritoccare P7 per il migliore effetto. Il circuito è pronto per funzionare: per ottimizzare il rapporto S/N è preferibile inserire il chorus-vibrato tra preamplificatore e finale di potenza. Se utilizzate l'effetto regolando P4 e P5 per il massimo intervento, soprattutto nella posizione vibrato, il ritardo introdotto e l'entità di modulazione sconvolgeranno totalmente il suono del vostro strumento: vanno quindi usati con cautela cercando le combinazioni appropriate. Gli effetti migliori si hanno con strumenti il cui timbro prevale sulle tonalità medie: le chitarre quindi ma anche il basso elettrico hanno dimostrato buoni effetti soprattutto con la posizione chorus. ■

stampato si collegherà al contenitore in un solo punto: ne risulterà così un circuito esente da ronzii; non ho previsto né una spia di accensione né un sistema di commutazione dell'ingresso (bypass): la loro semplicità non dovrebbe essere motivo di panico. Il circuito può essere realizzato indifferentemente su supporto in bachelite o veronite, con leggera preferenza per il secondo.

La Taratura

La presenza di qualche trimmer non deve assolutamente spaventare, in quanto la taratura del Chorus-Vibrato può essere effettuata con il solo ausilio di un voltmetro per cc o un normale tester commutato su un fondo scala di 10/12 volt.

Innanzitutto portare a metà corsa P1 e P2, e ruotare completamente in senso

Leggete a pag. 65

Le istruzioni per richiedere il circuito stampato.

Cod P153

Prezzo L. 18 000

Via De Micheli, 12 - 20066 Melzo (Mi) Tel 95722251

hi-fi
 elettronica
 tv color
 hi-fi car
 riparazioni

RECFIBEL

centro
 dimostrativo Sony
 concessionaria

GBC

DOLEATTO

Componenti
Elettronici s.n.c.

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO
Tel. 511.271 - 543.952 - Telex 221343
Via M. Macchi 70 - 20124 MILANO
Tel. 669.33.88



COAXIAL DYNAMICS, INC.

- Wattmetri/Rosmetri passanti - anche con misura di picco
- Wattmetri digitali
- Wattmetri Terminazione
- Elementi di misura per detti da 0.1W-50 KW - Frequenze da 2-1000 MHz. intercambiabili con altre marche

MISURATORI DI CAMPO RELATIVO - ALTRI CARICHI DA 5W ÷ 5 KW - LINEE 7/8", 1-5/8", 3-1/8"
TUTTO PER LE MISURE DI POTENZA



SM512 - TEST SETS

- Generatore di segnali digitale
30-50, 136-174, 406-512 MC
- FM, Livello 0,1 μ V -0,1V
- Uscita calibrata, controllo con counter
- Ricevitore stesse gamme
- Sensibilità 2 μ V
- Misura deviazione
- Misura Sinad
- Misura Errore
- Alimentazione 220V e batteria interna

L. 4.450.000 + IVA 18%

STRUMENTI PER TELECOMUNICAZIONI

HELPER



RF801 - MILLIVOLMETRO

- 1 millivolts -3V f.s.
- 20 kC-1600 MC usabile fino a 3000 MC
- Rete 220V
- Completo di sonde ed accessori

L. 1.050.000 + IVA 18%

DISPONIBILE IL MODELLO SL 105 "SINNADER"
CATALOGHI E DETTAGLI
A RICHIESTA

Galena 2000

I circuiti integrati danno una marcia in più alla radio del nonno! In questa versione per gli anni Novanta della vecchia, cara radio a galena, le ottime prestazioni di uno dei più sensibili e selettivi rivelatori diodi si sposano con la fedeltà e la potenza del più eclettico chip amplificatore audio. A voi la scoperta dei risultati...

a cura di Fabio Veronese

Le radio a cristallo (allora chiamate a galena) venivano già costruite quando il nonno non era ancora abbastanza grande da tenere in mano un saldatore, ma riescono a dare anche alle moderne generazioni lo stesso brivido e la stessa eccitazione di allora.

Attualmente è possibile utilizzare circuiti integrati, transistori, resistori e molte altre cosette per costruire una bella radio ma, ai tempi in cui al posto dei networks c'era l'EIAR, bastavano una bobina di sintonia fatta in casa, un condensatore variabile, un cristallo di

galena e una cuffia per captare la stazione radio locale.

Anche oggi potete provare il brivido della ricezione radio a cristallo, ma senza il fastidio di dover letteralmente pescare una stazione spostando un sottile filo (il famoso *haffo di gatto*) in lungo e in largo per la superficie del cristallo.

Funziona Così

La Figura 1 mostra lo schema della nostra supergalena, che unisce il nuovo al vecchio per il massimo risultato. Il nuovo consiste in un amplificatore audio integrato a bassa potenza, in una coppia di diodi fissi e condensatori variabili di sintonia (C1 e C2) ricavati da laminato per circuiti stampati con ramatura sulle due facce. L'equivalente funzionale del circuito è illustrato in



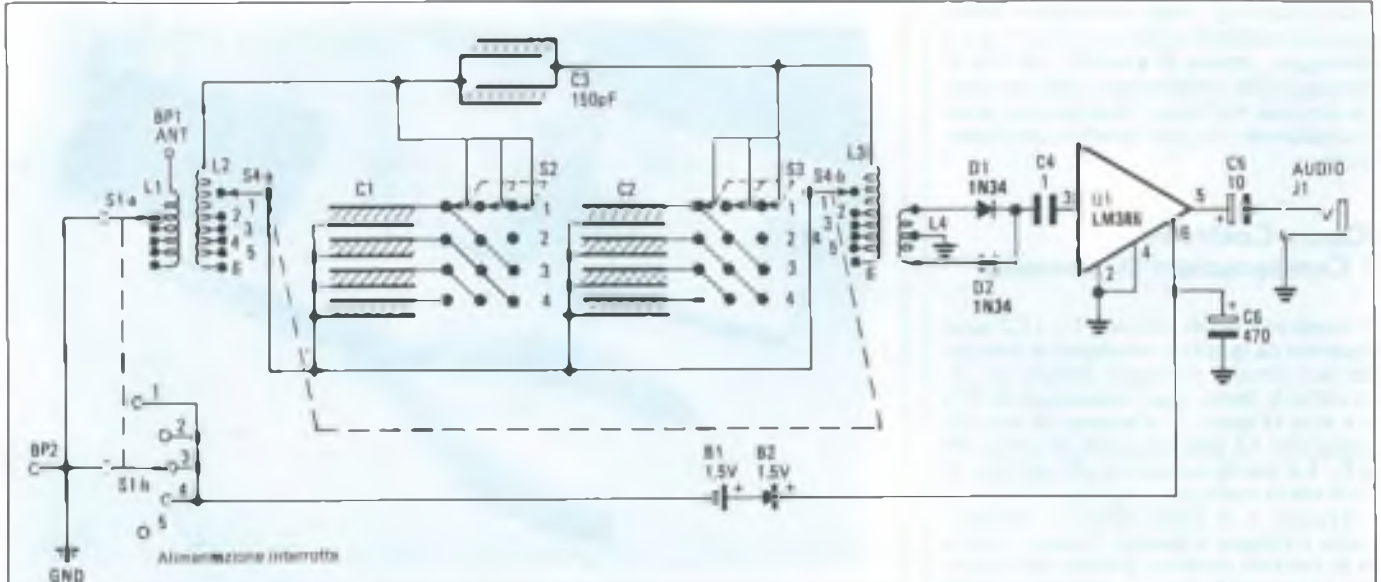


Figura 1. Questo ricevitore a cristallo utilizza componenti dei vecchi e dei nuovi tempi della radio: in realtà, il sintonizzatore deriva dalla radio a galena, anche se il rivelatore è formato da due moderni diodi a semiconduttore. Lo stadio d'uscita è un amplificatore audio a circuito integrato.

Figura 2. Dato che i condensatori variabili da 365 pF necessari per C1 e C2 sono diventati in questi tempi più costosi dell'oro, ammesso che siate capaci di trovarli, abbiamo escogitato un succedaneo a base di sezioni di circuito stampato e la sintonia viene effettuata mediante un commutatore che permette di variare il numero di sezioni inserite nel circuito.

Dato che anche le cuffie magnetiche a 2000 ohm del nonno sono costose e difficili da trovare, l'amplificatore audio a circuito integrato permette di usare le moderne cuffie a basso costo con impedenze di 8, 16, 32 o 39 ohm.

Quantunque i ricevitori a cristallo siano stati progettati per l'ascolto in cuffia,

alcune emittenti locali, quali i ripetitori RAI, possono attivare anche un piccolo altoparlante.

Il Circuito Radio

Anche se il ricevitore a cristallo richiederà qualche serata per essere costruito, ne vale la pena perché vi riporterà all'epoca in cui la radio era ai suoi tempi più gloriosi.

Il circuito con bobina a prese, formato da L1-L4, deve essere avvolto su uno spezzone di tubo in PVC o cartone del diametro di 5 cm. Due distinti commutatori (S1 ed S4) sintonizzano la bobina d'antenna e quella principale nell'intera

banda di radiodiffusione. Un pannello frontale di plastica ed una base di legno sono un ricordo dei vecchi tempi, mai dimenticati.

Tutte le sezioni, come il telaio, i condensatori di sintonia, il gruppo bobine e la basetta perforata dell'amplificatore, vengono costruite separatamente e poi unite mediante cablaggi.

Nell'apparecchio mostrato dalle fotografie, il pannello frontale da 150 x 230 mm è stato ricavato da un pezzo di plastica nera recuperato da un vecchio portariviste, ma anche un qualsiasi pezzo di plastica o di masonite andrà ugualmente bene. Il telaio di legno da 150 x 215 mm è stato ricavato da un'asse di abete bianco. Lasciare il legno allo

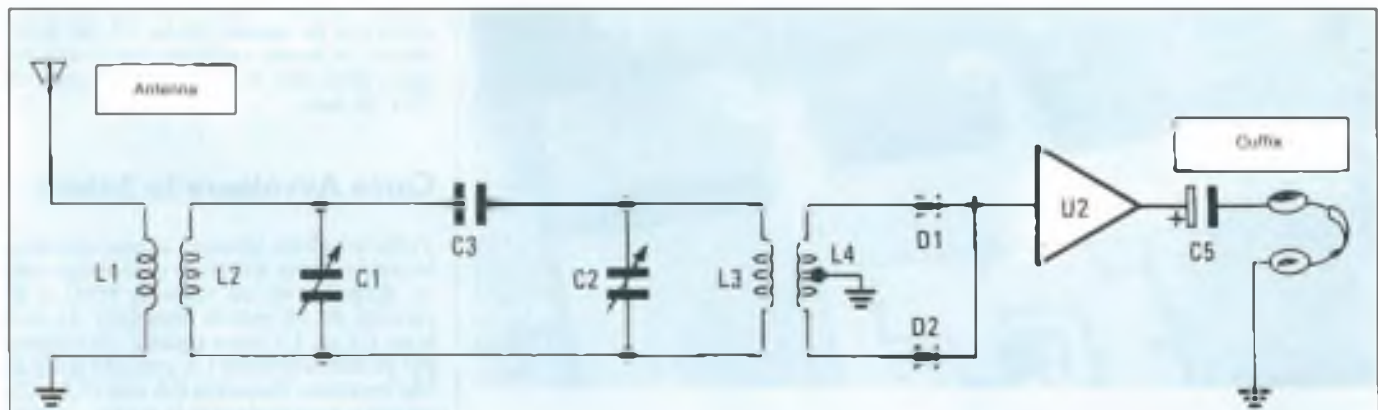


Figura 2. Il circuito accordato, privo della complessa regolazione a prese, non è altro che una radio a cristallo con rivelatore ad onda intera.

RADIO, CHE PASSIONE!

stato naturale, senza verniciarlo. Praticare su entrambi gli elementi i fori per il fissaggio, prima di riunirli. Le viti di fissaggio del condensatore devono essere avvitate nel legno. Montare per primi i condensatori e poi i quattro commutatori.

Come Costruire I Condensatori Di Sintonia

I condensatori di sintonia C1 e C2 sono ricavati da quattro rettangoli di laminato per circuiti stampati ramato su entrambe le facce, con dimensioni di 50 x 64 mm (Figura 3). Ognuno di tali rettangolini ha una capacità di circa 110 pF. La faccia superiore di ognuno di essi verrà collegata al gruppo degli interruttori e le facce inferiori verranno tutte collegate a massa. Quando tutte e 4 le lastrine saranno inserite nel circuito, la capacità totale si aggirerà sui 400 pF.

Ritagliare le piastrine da un foglio di laminato plastico per circuiti stampati, rifinirle, praticare i fori per il montag-



Foto 1. I condensatori sono facili da costruire: ritagliarli con un seghetto, smussare gli angoli con una lima, una carta vetrata ed una smerigliatrice orbitale, praticare i fori sovrapponendo le lastrine e poi assemblare le sezioni mediante viti.

gio e togliere il rame per un piccolo tratto intorno ai fori per evitare cortocircuiti con le viti che serviranno a montare una sull'altra le lastrine, separate tra loro mediante rondelle di plastica.

Prima di assemblare i "condensatori" collegare uno spezzone lungo 10 cm di filo per collegamenti alle lamine di rame superiori di ciascuna piastrina, un altro filo lungo 25 mm alle lamine inferiori e poi impilare le lastrine e stringerle con i dadi in modo che i fili di ciascuna delle facce siano rivolti verso la medesima direzione. I quattro fili delle facce inferiori verranno collegati a massa (lamina inferiore dell'ultima lastrina in basso). Avendo a disposizione un ohmmetro, controllare che i fili delle lamine superiori non siano in cortocircuito con la massa. Anche C3 verrà costruito in modo analogo, ma le dimensioni delle sue due lastrine saranno di 50 x 38 mm.

Come Avvolgere Le Bobine

Tutte le bobine saranno a spire accostate con la stessa direzione di avvolgimento, disposte su un tubo di PVC o di cartone da 50 mm di diametro. Le bobine L2 ed L3 sono uguali. Avvolgere per prima la bobina L3, con 110 spire di filo smaltato diametro 0,6 mm (L3 e C2 servono a sintonizzare le stazioni emittenti).

Ricavare la prima presa dopo 70 spire. Le altre tre prese saranno a 80, 90 e 100 spire. Questi dati non sono eccessiva-

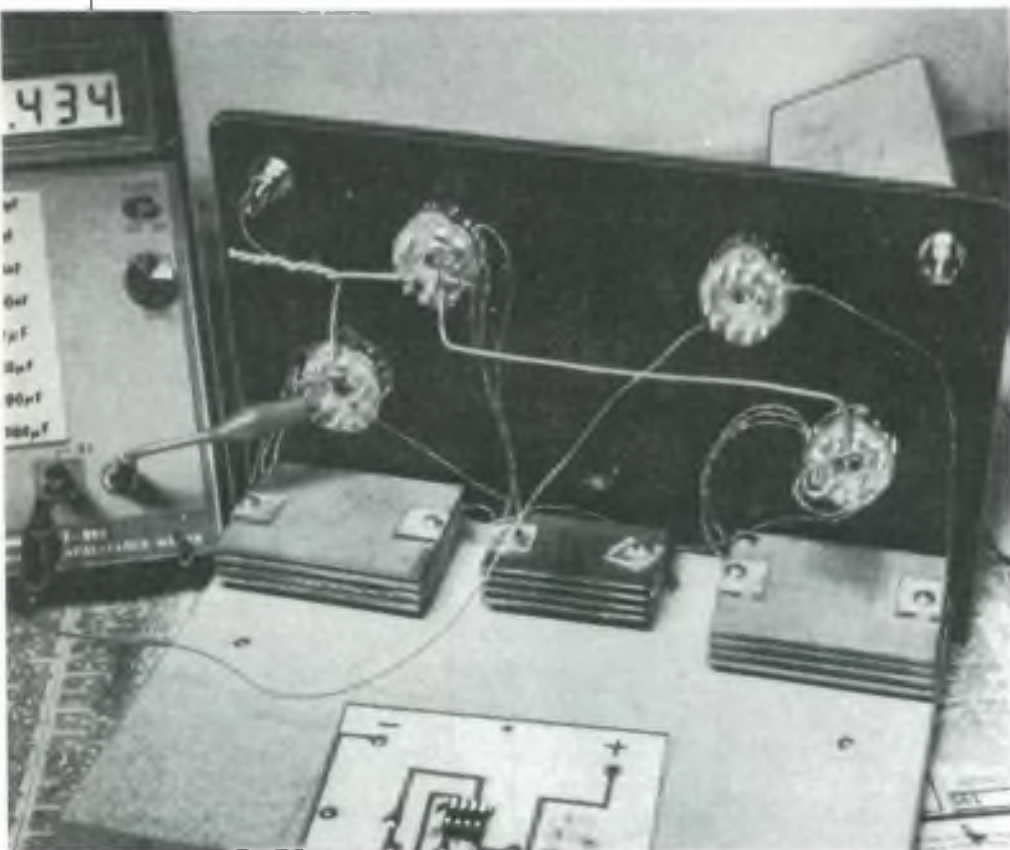


Foto 2. Collegare i terminali dei condensatori ai contatti dei rispettivi commutatori. Controllare poi ogni collegamento con un ohmmetro predisposto per la portata più bassa di resistenza.


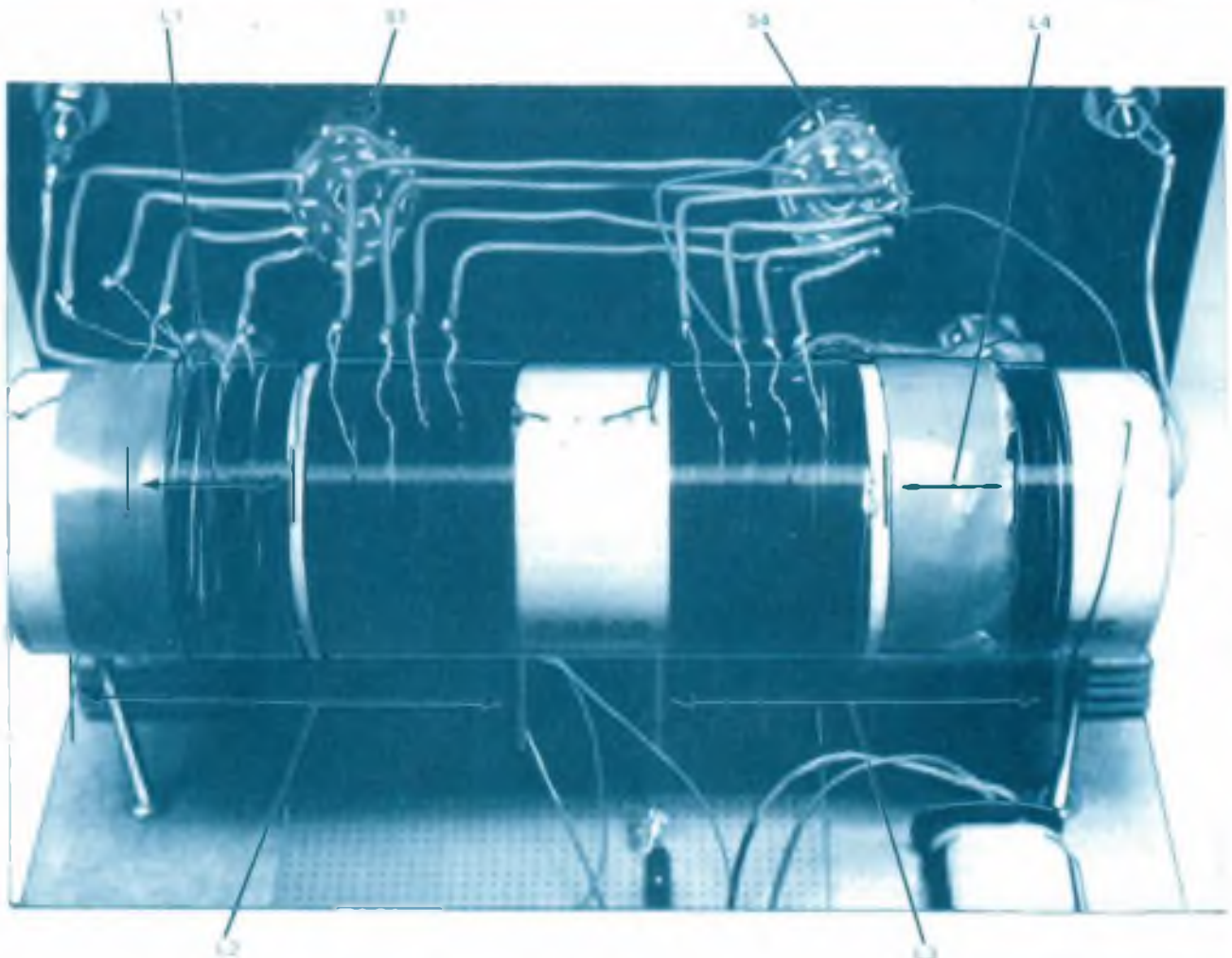


Foto 3. Tutte le bobine sono avvolte su un tubo di PVC diametro 50 mm e lungo 190 mm. Avvolgere per prime L3 ed L2. La bobina L1 verrà avvolta sulla metà iniziale di L2, mentre L4 è disposta sulla metà iniziale di L3. L3 ed L4 sono fermate con nastro adesivo.

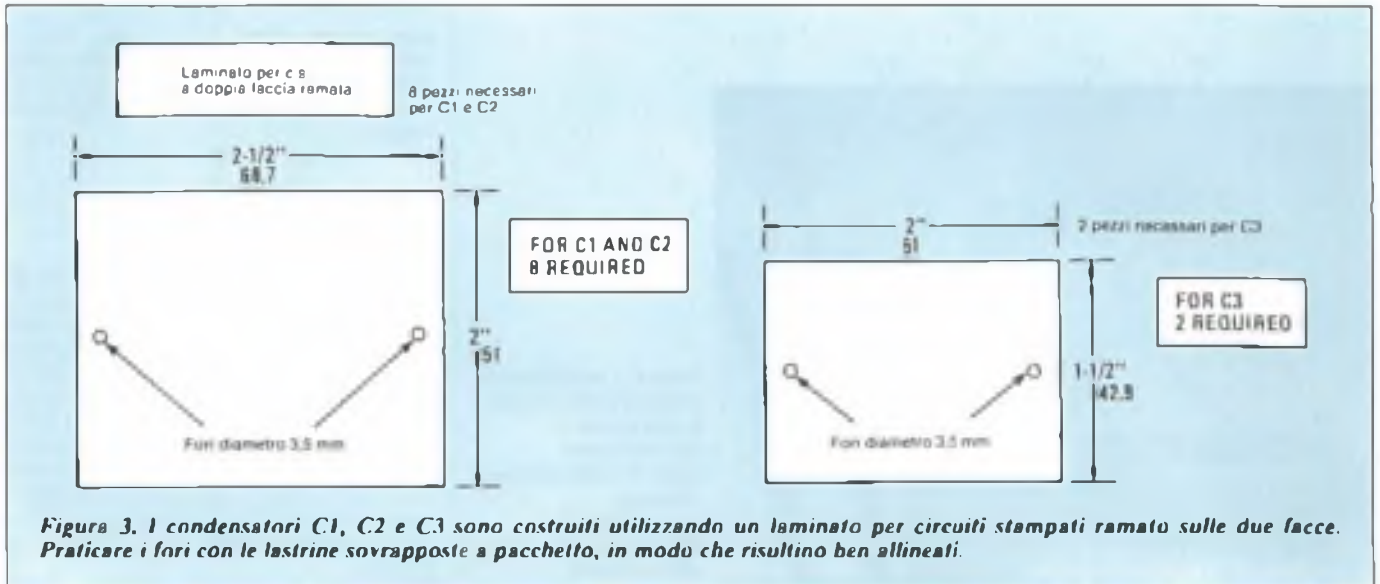

Foto 4. I componenti montati sulla basetta perforata sono disposti come indicato sullo schema. Disporre i componenti d'ingresso e di uscita alle estremità opposte dell'amplificatore a circuito integrato U1, per evitare effetti di reazione.

mente critici: perciò non dovete preoccuparvi se le prese sono spostate di una spira o due. Si ricaveranno le prese in modo che il filo non possa allentarsi e

**PROGETTO
quello che "le altre"
non ti hanno
mai dato
E non ti daranno
mai**

disporle tutte sulla parte superiore della bobina; sarà pratico, infine, usare le fotografie come guida per il posizionamento delle bobine sul tubo di plastica. Avvolgere la bobina L2 a 38 mm da L3, tenendo presente che questa deve essere "speculare" rispetto ad L3 e pertanto il lato "superiore" di L2 deve essere adiacente al "lato superiore" di L3. Le prese verranno posizionate contante le spire dall'estremo più distante dell'avvolgimento. Nemmeno la distanza tra queste due bobine è critica. Potrete pertanto misurare la lunghezza della prima bobina, aggiungere 38 mm e da quel punto iniziare ad avvolgere la seconda bobina. Avvolgere L4 direttamente sopra L3, a circa 6 mm dal suo inizio. Per iniziare la bobina, attaccare su L3 un pezzo di na-

stro adesivo, fissando poi L4 in posizione mediante nastro Scotch. Le spire di L4 sono 42, con presa centrale a 21 spire.

Per avvolgere L1 (bobina di antenna), attaccare un pezzo di nastro adesivo sull'inizio di L2 e poi avvolgere 55 spire di filo smaltato diametro 0,6 mm. Ricavare la prima presa alla ventesima spira e poi ricavare altre quattro prese ad intervalli regolari. Per fissare in posizione L1 usare nastro Scotch. Tutti i terminali e le prese delle bobine dovranno avere una lunghezza di circa 10 cm per arrivare ai corrispondenti commutatori. Il gruppo bobine verrà sostenuto mediante due viti M3 lunghe circa 75 mm. Prima di saldare i terminali ai commutatori, raschiare via lo smalto isolante. Controllare la continuità di tutte le connessioni con un ohmmetro per basse resistenze.

Se l'apparecchio non funzionasse appena viene applicata l'alimentazione, provare con un tester le correnti e le tensioni al circuito integrato amplificatore. La corrente totale assorbita sarà compresa tra 6,5 e 7 mA.

L'Ampliaudio

I componenti del piccolo amplificatore a circuito integrato verranno montati su una basetta preforata da 75 per 89 mm. I terminali dei componenti serviranno per stabilire le connessioni, piegare i piccoli piedini dello zoccolo di U1 per mantenerlo a posto. Disporre il

condensatore C4 perpendicolare a C5, per evitare effetti di reazione. Tutti i collegamenti a massa dovranno essere più corti possibile. Non inserire U1 nello zoccolo prima del termine del montaggio.

L'Assemblaggio Finale

Dopo aver montato i commutatori e gli altri componenti sul pannello anteriore e su quello inferiore, collegare i terminali delle piastre dei condensatori ai giusti contatti dei commutatori. Montare il gruppo bobine solo dopo che tutti i terminali dei condensatori C1 e C2 saranno stati collegati ai commutatori S2 ed S3. Controllare attentamente tutte le connessioni, che dovranno essere uguali su S2 ed S3. Il condensatore fisso C3 verrà collegato tra le bobine L2 ed L3.

Montare il grosso gruppo bobine dopo che i condensatori C1 e C2 saranno stati collegati ai loro rispettivi commutatori. La bobina L2 deve trovarsi immediatamente dietro S4. La bobina L1 è quella che si trova a sinistra guardando il telaio dal lato posteriore. Lasciare aperte le posizioni No. 1 di S4a ed S4b. Collegare ad S4a tutte le prese di L2. Analogamente, collegare le prese di L2 ad S4b.

Collegare la bobina d'antenna L1 alla sezione S1a del commutatore S1. La seconda sezione S1b serve da interruttore generale. Le posizioni 1-4 di S1b sono collegate tra loro. La posizione 5 viene lasciata libera per spegnere il ricevitore. Attorcigliare tra loro i due terminali estremi di L4 e poi saldarli direttamente ai diodi D1 e D2.

I condensatori C1, C2 e C3, la basetta preforata ed un portapile verranno incollati al pannello di base con un collante di gomma siliconica trasparente.

Cuffia, Come Sceglierla

Con questo ricevitore a cristallo possono essere usate anche cuffie di poco prezzo. Un auricolare da 8 ohm può essere direttamente alimentato dall'uscita del piccolo amplificatore integrato. Usando una cuffia stereo a basso prezzo, i suoi auricolari dovranno essere collegati in parallelo per l'ascolto monofonico.

Verifiche E Messa A Punto

Controllare almeno due volte l'intero cablaggio prima di collegare la batteria al ricevitore. Il ricevitore a cristallo deve avere una buona antenna ed una buona terra per funzionare in maniera

soddisfacente. Una buona terra sarà costituita da una conduttura dell'acqua potabile. Un'antenna isolata ad "L" da 15-30 metri funzionerà bene.

Regolare S2 ed S3 tutti a sinistra, cioè alla massima capacità. Portare poi S1 in posizione 5 (bobina d'antenna completamente inserita). Ruotare S4 fino a captare un'emittente radiofonica locale. L'ultima posizione in senso orario di S4 permetterà di captare stazioni intorno ai 1400 kHz, mentre all'estremo opposto corrisponderanno circa 550 kHz. Dopo aver localizzato un'emittente con S4, ruotare gli altri tre commutatori per rendere più forte e più chiara la ricezione.

... E Se Non Funziona?

Se il ricevitore non funziona quando viene acceso, ricontrollare tutti i collegamenti. Misurare la corrente assorbita, inserendo un milliamperometro nel conduttore proveniente dal negativo della batteria, per vedere se l'amplificatore funziona (deve assorbire da 6,5 a 7 mA). Se questa corrente è maggiore di 15 mA, occorre sospettare un collegamento errato oppure una perdita nel circuito integrato (succede qualche volta anche con i componenti nuovi).

PROGETTO le nuove idee dell'elettronica da costruire

Staccare i terminali di L4 da D1 e D2 e controllare l'amplificatore. Toccare con la lama di un cacciavite l'ingresso di C4: dovrà essere possibile udire un ronzio in cuffia. Se il risultato è negativo, misurare le tensioni ai piedini di U1, facendo attenzione a non mandarli in cortocircuito. Tensioni molto basse significano che U1 è in perdita. Controllare i fili di collegamento alla cuffia, che potrebbero essere interrotti in corrispondenza all'auricolare od alla spina. Inserendo la spina della cuffia nella sua presa dovreste udire un "click" quando il ricevitore viene acceso.

Quando l'amplificatore ronzia e le tensioni sono normali, occorre sospettare un cablaggio improprio nel sintonizzatore. Ricollegare i fili a D1 e D2 e ricontrollare tutte le connessioni ai commutatori, alla ricerca di eventuali interruzioni dei fili, per rotture o saldature difettose. Se un'emittente risulta sintonizzata ad intermittenza, pulire i contatti del commutatore oppure controllare se c'è una saldatura fredda. Un'attenta ispezione visuale permette quasi sempre di scoprire il guasto.

Riservato Ai Meno Esperti

Durante la costruzione, ricordate anche di controllare con un ohmmetro ciascun collegamento quando lo saldate ai terminali delle bobine e del commutatore. Raschiare bene lo smalto isolante dalle estremità e dalle prese dei fili di avvolgimento. Controllare tutti e tre i collegamenti ad S2 ed S3, accertandosi che siano tutti collegati tra loro.

Attorcigliare i due fili esterni provenienti da L4 e diretti verso i terminali d'ingresso dei diodi D1 e D2. Fare lo stesso per il filo di collegamento che va dalla presa J1 al condensatore C5 ed a massa. Non usare per la saldatura stagno con disossidante acido o pasta salda, ma soltanto filo di lega saldante con nucleo di resina. Non inserire il circuito integrato U1 nel suo zoccolo prima di aver terminato tutti i cablaggi.

Usare una pinza a becchi lunghi come dissipatore termico per i terminali durante la saldatura nel circuito dei diodi D1 e D2.

Verificare se il circuito integrato è stato correttamente inserito nel suo zoccolo (attenzione alla tacca di orientamento).

Elenco Componenti

Semiconduttori

D1, D2: 1N34, oppure: AA119, 0A95 o equivalenti
U1: LM386

Condensatori

C1, C2: vedere testo (oppure: 360 + 360 pF, variabile doppio in aria)
C3: vedere testo (oppure: 150 pF, ceramico)
C4: 0.1 µF ceramico
C5: 10 µF/35 V, elettrolitico
C6: 470 µF/35 V, elettrolitico

Bobine

L1: 55 spire filo rame smaltato diam. 0,6, vedi testo
L2, L3: 110 spire filo rame smaltato diam. 0,6, vedi testo
L4: 42 spire filo rame smaltato diam. 0,6, vedi testo

Varie

S1, S4: commutatori rotativi 2 vie, 6 posizioni
S2, S3: commutatori rotativi 3 vie, 4 posizioni
B1, B2: pile da 1,5 V, tipo AA
BP1: morsetto d'antenna rosso
BP2: morsetto di terra nero
J1: presa jack per cuffia
1 pannello frontale in plastica
1 assicella di legno per il telaio
1 portapile
1 zoccolo per circuito integrato ad 8 piedini
4 manopole a indice

**È presto fatto
con il Servizio CS**



SERVIZIO CIRCUITI STAMPATI

Compilando in modo chiaro (a macchina o in stampatello) e completo questo coupon, puoi ordinare subito i circuiti stampati dei progetti che più ti interessa realizzare. Le basette vengono eseguite su vetronite e sono già forate. Ricorda che, per il recapito, occorrono non meno di 5-6 settimane dalla spedizione dell'ordine.

Compila in modo chiaro e completo questo modello d'ordine:

Cognome e nome _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____


Abbonato a _____ abbonamento _____

Vi prego di inviarmi i seguenti circuiti stampati:

CODICE	QUANTITÀ	PREZZO
Contributo spese spedizione		L. 3.000
Totale Lire		

Allego fotocopia del versamento effettuato sul C.C.P. 14535207 intestato alla Adeltel. Via L. Telej, 43/F - 20098 S. Giuliano Milanese

RICHIEDETE IL CATALOGO

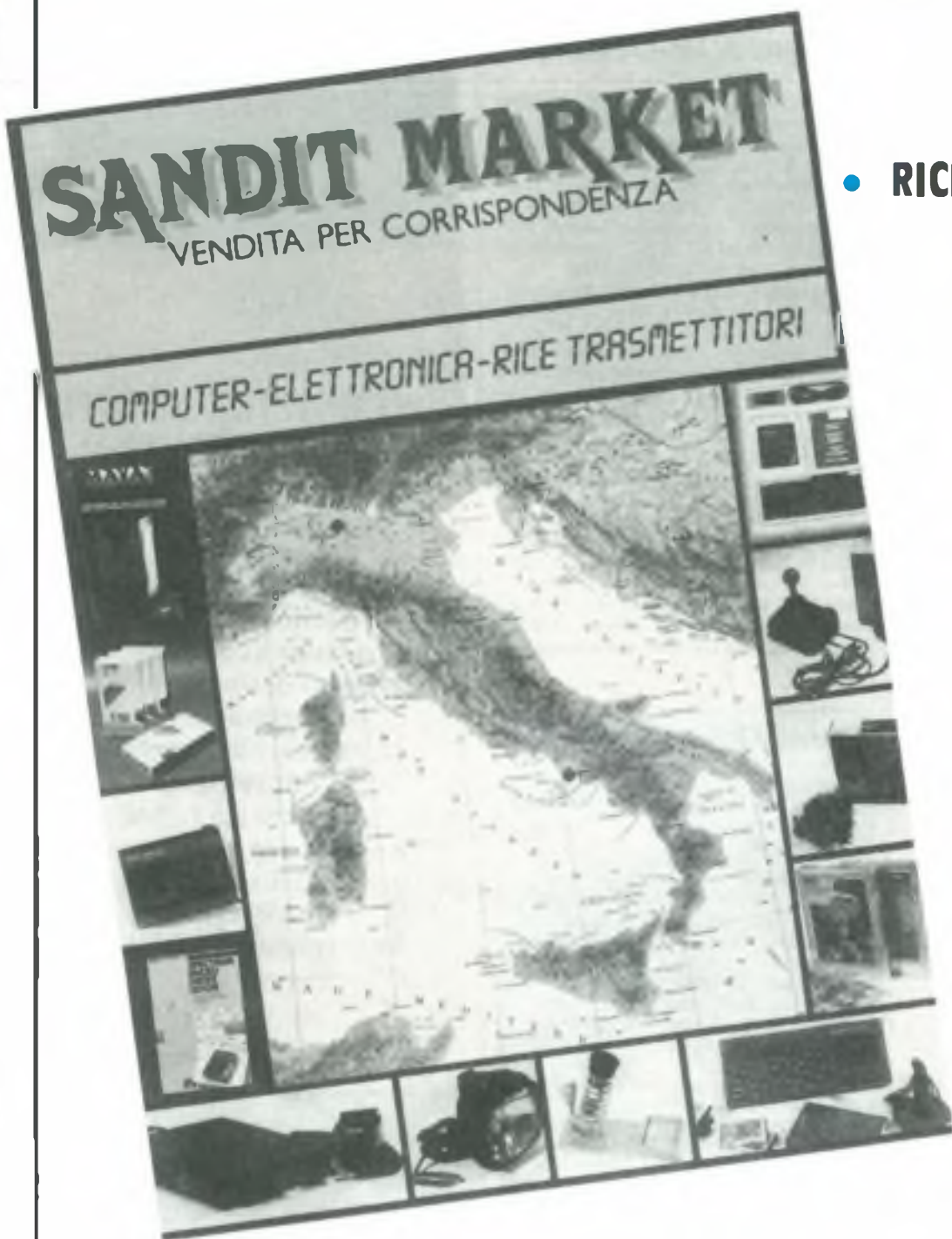

- RICETRASMETTITORI
- ELETTRONICA
- COMPUTERS
- HOBBYSTICA

**150 pagine
illustrate
con 2200
articoli**

**PREZZI
STABILI
FINO
AL 31.8.87**

**INVIARE L. 7.000 IN FRANCOBOLLI PER COSTO
CATALOGO E CONTRIBUTO SPESE SPEDIZIONE**

SANDIT S.R.L. - VIA S.F. D'ASSISI 5
Tel. 035/224130 - 24100 BERGAMO

COMPUTERLAND S.R.L. - VIA S. ROBERTELLI 17b
Tel. 089/324525 - 84100 SALERNO

VOGLIATE INVIARMI COPIA DEL VOSTRO
CATALOGO, ALLEGO L. 7.000

NOME

COGNOME

VIA

CITTA'

CAP.

Compro

COMPRO pannello travertino per trasmissione da 480 BCC Mc. anche usato.
Pellegrini Nicola - Via V. Di Stefano 5
90049 Terrasini (PA)
Telefonare ore ufficio
Tel. 091/8882750

ACQUISTO laboratorio video tecnico assistenza e riparazioni possibilmente avviato zona Veneto / Friuli.
Del Fabbrico Giorgio - Via Piave 115/B - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041/302078

COMPRO VFO speaker, accordatore per antenna Yesu FT 801 DM
CERCO programmi per CEA per RTTY - CW - SSTV **VENDO** visite Bonase - Calogaro - Via Pergusa 218 - 94100 Enna
Tel. 0935/24807

COMPRO TX Galileo 144 430 tipo G4/172 - TX G/212 - RX G/20A G/218 - G/220 - AR18 **VENDO** varie piccole centrali telefoniche. Chiedere elenco.
Circolo Culturale Laser - C.P. 62 - 41049 Sassuolo (MO)

CERCO ricevitori Icom ICR71 - **OFFRO** oscilloscopio TRO 15 MHz doppia traccia nuovo più eventuale congeglio.
Della Bianca Maurizio - Cas. De Sialiguis 2671 - 18138 Genova
Telefonare dopo le ore 21.00
Tel. 010/818380

CERCO schema e/o manuale in servizio del finale Audionic BA 150 e da fine a NYAL QTLI Pagobene.
Molteni Ezio - Via Torino 20 - 22100 Como
Tel. 031/263572


CERCHIAMO emittenti radio utilizzate in centri di almeno 8.000 abitanti in Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta disponibili e collegamenti in orario comprensibile ore 8.00 e 16.00 (in trasmissione programmi). Compilare scheda definiva. Scrivere dettagliando area di ascolto a:
Casella Postale 137 - 13051 Biella (VC)

CERCO marcia e origine e o in italiano della WS18 MK 3.
Falla Ferrarido - Via Lipari 20 - 30030 Trivignano (VE)
Telefonare non oltre le ore 22.00
Tel. 041/822408

CERCO RX surplus AR 8510 Recal 1217 o Recal 8217, cerco valvole EF732 o 5840, EC71 o 571A, cerco mobiloni Recal 187 per 300 URR 220 URR e Recal RA17. Cerco accordatore d'antenna per MF (anche solo ricezione).
Raidi Federico - Via Solferino 4 - 28100 Novara
Telefonare dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Tel. 0321/27625

CERCO manuale e/o informazioni. Radiocella E20R Sky Campini.
Orlandi Roberto - Via Lepetit 3 - 20124 Milano
Tel. 02/8893187

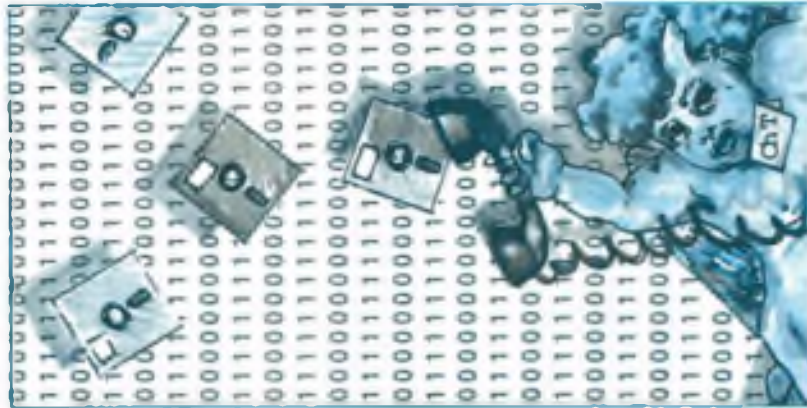CERCO accordatore per FT102 tipo FC102. Cerco inoltre VFO esterno FV102 DM + autoparante esterni SP102 oppure SP101P. Grazie.
Grassi Luigi - Via Loc. Polin 14 - 38079 Tione (TN)
Tel. 0465/22708



Desidero conoscere tutti i tipi di trasmissioni usate in frequenza usate fino a 1000 MHz. Tipi di radiocellatori adatti per ogni tipo di banda.
Rabider Bruno - Via Bera 217 - 01013 Cura di Vetralla
Tel. 0761/472389

CERCO dispendiosamente cinescopio Philips AS6 540X usato purché di buona emissione. Prezzo da concordare.
Dall'Anco Garimanco - Via G. Pucini 3 - 29010 Pianello V.T. (PC)
Telefonare ore pasti
Tel. 0523/998365

Abbonicelli! Il tuo computer o la periferica non funzionano più? Le ti **COMPRO** a buon prezzo, non gettarli via. Le spese di spedizione sono a mio carico. Scrivimi descrivendo l'hardware. Risponderò al più presto. Annuncio sempre valido.
Lupi Andrea - Via Dalmazia 8 - 19100 La Spezia

CERCO i cavitori valvolari a reazione autocostruiti ad una, due e tre valvole. Piccoli trasmettitori banda decametriche pure autocostruite. Cerco pure quartz surplus del tipo FT 243 - FT 241 anche se questi.
Longhi Giovanni - Via Gries 80 - 39043 Chiusa (BZ)
Tel. 0472/47627

CERCO ricevitori valvolari a 1-2-3 valvole a reazione autocostruiti fino agli anni 1925-1950. **ACQUISTO** e **CEDO** in cambio apparecchiature surplus. Cerco pure riviste di radio anni 20, 30, 40. Cerco anche piccoli portavolte a 4-5 piedini, demoduliche, trasformatori valvolari ecc.
Longhi Giovanni - Via Gries 80 - 39043 Chiusa (BZ)
Tel. 0472/47627

CERCO il numero di Aprile '84 della rivista QST.
Danesi Daniele - Via Dal Corvo 35/4 - 30030 Campitello (VE)
Tel. 041/90029

CERCO Transverter Microwave Modules input 144 output 432. Apparecchio in eccellenti condizioni e non manomesso. Fare offerte.
Manini Memo (MEMU) - Via Gallina 26 - 48100 Ravenna
Tel. 0544/35319

COMPRO Converter Kenwood VC 10 - 118/174 MHz. **VENDO** antenna verticale 1F/15/20/4C Finzel mod. GPA 404/7 - 2 KW a 1.830 m.
Bernardini Pietro - Via Spadina 31 - 40133 Bologna
Tel. 051/6390557

SCAMBIO/VENDO programmi su disco per Commodore C24 e 128. Annuncio sempre valido.
Franceschini Pierangelo - Via Monleone Cengio 49 - 31100 Treviso

ACQUISTO frequenzimetro a digitale 150 MHz e oscilloscopio 10 MHz. Strumenti completi e funzionanti. Tasto preferibilmente nella mia regione. Scrivere indicando caratteristiche e prezzo.
Zanardi Donno - Via Conca Nuova 35 - 31040 Giarone del Montebell (TV)

CERCO rivelatore Surplus per onde lunghe AR 8510 o altri modelli. Recal 1217 o 6217, convertitori e preamplificatori d'antenna per 390A/URR.
Baldi Federico - Via Solferino 4 - 28100 Novara
Telefonare dalle ore 20.30 alle ore 21.30
Tel. 0321/27625

CERCO informazioni schemi piani di ingegneri: la ricezione tv da satellite.
Antonica Nico - Via R. Angelico 66 - 73010 Gagliano (LE)
Tel. 0838/8274E

CERCO foto schemi e descrizione di apparecchi radio costruiti da radioamatori negli anni 20, 30 e 40 e così pure foto di stazioni nella stessa epoca.
Tutto solo a prelievo e restituzione. Includendo le spese di spedizione. Scrivete mi e telefonatemi, grazie.
Longhi Giovanni - Via Gries 80 - 39043 Chiusa (BZ)
Tel. 0472/47627

ACQUISTO, VENDO BARATTO radio a valvole dal 1920 al 1923. Acquisto inoltre schemi, libri e riviste radio ellografanti e agli anni 1900-1900 ohm impedenza stessa epoca. A piccolo scapemeri dal 1923 in poi. **COMPRO** ac alio prezzo la valvole VCL1 e VV2. Te alunkan a valvole a 4 o 5 piedini aigla A / B / C / D / DG / RE / REN ecc.
Coriolo Costantino - Via S. Spaventa 6 - 18131 Genova
Tel. 010/412382

ACQUISTO RX Icom ICR71 solo se in ottime condizioni e assolutamente non manomesso. Fare offerte.
Scroboni Carlo - Via Bellinzona 225 - 22100 Como
Telefonare dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Tel. 031/540827

CERCO manuale sul ponte a radio frequenza tipo B701 della Wayne-Kerr. Cilindri e comparsa.
D'Adamo Giuseppe - Via Pegaseo 50 - 00128 Roma

CERCO VFO esterno per Yesu FT 101 e tipo FV 101B e alloggerente esterno SP 101B e monitor scope YO 101.
IKENOM Ferruccio Andrea - Via M. Caputo 23 - 84012 Angi

CERCO RX BR59DS tipo NEC COR 770. Lettore HA 600 Eddy Stone 770/R, Helicostere vari modelli. Marelli AP 22, mandocino portatile BC, antenne verticali multibanda. Ines Sommerkamp FR FL 500 DX. Lavo Fabrizio - Via L. Marcellio 32 - 30128 Lido (VE)
Tel. 041/763885

Calendario delle Mostre Mercato Radiantistiche 1987

12-13 settembre

Piacenza
Org: Ente Aut. Mostr. Piacentina
C.P. 118 - 29100 Piacenza
Tel. 0523-60620

26-27 settembre

Gonzaga
Quartiere fieristico
Org: Gruppo Rad. Mantovano
Via C. Battisti 9 - 46100 Mantova
Tel. 0376-588258

10-11 ottobre

Sanremo (Mercato Fiori)
Org: Radio Club Sanremo
C.P. 333 - Sanremo IM
10° EHS
Nuovo Centro Polisportivo
Org: EHS
Via Colonificio 169 - 33100 Udine
Tel. 0432-480037

10-11 ottobre

Sarnano
Org: Azienda Soggiorno
Tel. 0733-667144

17-18 ottobre

Palmi
6° Mostra del Tirreno
Org: Sezione A.R.I.
P.O. Box 26 Palmi
Tel. 0966-22440

7-8 novembre

Faenza - Exporadio
Quartiere fieristico
Org: Promoexpo
Via Barberia 22 - 40123 Bologna

21-22 novembre

Verona
Verona Elettroexpo
Org: Promostudio
Tel. 045-591928

28-29 novembre

Pescara
Org: Sezione A.R.I.
C.P. 63 - Pescara

12-13 dicembre

Genova
Quartiere fieristico
Org: Studio Fulcro
Tel. 010-595586

MERCATINO

VENDO telecamera a colori WV3000 opp **CAMBIO** con RTX IC02 o sim Vendo Fl 2100 Yaeusa diretiva 3 elementi. Consigliate le scrivete Mail 2000 Pavani Mauro - C.so Francia 113 - 10097 Cuneo (TO) Tel. 011/7804025

VENDO Yaeusa FT708R 430 = 440 MHz Scanner causa impossibile utilizzo L 500.000. irrefrattabili oppure **SCAMBIO** con RTX HF anche surplus previo congruaglio Sereno Stefano - Via Valp Aurina 35 - 39032 Diano in Taulers (RZ) Telefonare dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Tel. 0474/68475

VENDO/CAMBIO varie appaati vecchi anche non funzionanti. **OFFRO** i cav. lica francese multibande del 1980 - 50 2040 MHz funzionante 220/04. Tarzo come nuovo a L. 250.000 Giannini Silvano - Via Vald nivelle 27 - 60031, Bientina (PI) Tel. 0587/714006

VENDO 6 registratori "Ginck", modelli G 256 G 257 G 258 G 541 G 681 G 19 111 tutti in ottimo stato e funzionanti L. 500.000 in blocco Zanetti Riccardo - Via E Levante 194/14 - 40139 Bologna Tel. 051/441416 (tre parti) Tel. 051/546487 (mailino)

Causa errata acquisto **VENDO** amplificatore lineare 150W SSB 2E 27 MHz usato poche ore a L. 150.000. Trovo solo di persona zona Sanremo Ferreri Franco - Str. San Bartolomeo 39 - 18028 Sarremeo (IM) Telefonare dopo le ore 20.00 Tel. 0184/73838

VENDO lineare Gonsed 144 = 146 1.000 W out valvola nuova o rig ne americana adattata 220 V 50 Hz L. 1.200.000 + trasverter RRNL L702 per 470 = 440 MHz L. 500.000 RW4.1R Bologna Lons - Via de la Residenza 42 - 40053 Bazzano (BO)

VENDO antenna verticale FkW GP5R 40 80 nuovo solo L. 400.000 Yagi 144 R elem gamma Match + GP 5/8 144 + c. polo fregg 10 - 15 20 poco usate in ordine in blocco L. 80.000 HRG, Sergio - Reggio Telefonare nei ore 20.00 Tel. 0185/731888

VENDO Kenwood TS530S con banda Wave + micro + filtro CW da montare + rotore Cerwa 7500R + TH3 MK3 My Gan tra elementi 10/15/20 preferibilmente in blocco Coppolierchia Giacomo - Via T. Grossi 25 - 70058 Molfetta (BA) Telefonare dopo le ore 21.00 Tel. 080/845736

Ricevitore HF + CB + 144 MHz Sommerkamp FROX500 completo di scheda e manuale usato pochissimo **VENDO** L. 500.000. non spedisci. Di Gregorio Giuseppe - Via G. Gemelliani 10 - 90128 Palermo Telefonare dalle ore 20.00 alle ore 22.00 Tel. 091/331075

VENDO coppia Zodiac P300RS (per cambio frequenza) 3W 6 canali quartzati 7 antenne di gomma e quartzati di cambio nuovi. Ancora imballati. Prezzo interessante Cabano Cesare - Via Tron 84 - 13100 Vercelli Telefonare nei orari Tel. 0161/60282

VENDO ricevitori Tm R 2000 nuovo RTX TR10 180 STEHA 550 ATV mod AV2 con telecamera NEMCO Hagliti commutata Antenna mod SA 1480 oltre Hoska 5 vie, ricevitore BcVna Giancarlo - Via Emilia 64 - 04100 Latina Telefonare nei orari Tel. 0773/42328

Drake T4XC ultima serie con amplificatore AC4 ottimo stato **VENDO** L. 800.000 Drake MN 2000 L. 350.000 **CERCO** VFO Drake RV7 00141 Roma Telefonare ore pasti Tel. 06/8924700

VENDO RX Barlow Wanley XCR30 e Pnny CB74 **CERCO** Eddystone 770R verificabile multibande e progetti di poli multibanda, cerco inoltre marioncino CR Lovo Fabrizio - Via L. Marinello 32 - 30128 Lido (VE) Telefonare ore serali Tel. 041/783895

VENDO stazione FM 800 W DB buon prezzo TXFM100W in FM400W vario materiale per FM componenti varie per l'elenco mal disponibile. Affrancare risposta Allieri Pasquale - Via S. Barbara 6 - 41030 Nocetello (CE) Telefonare dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00 Tel. 0823/700130

VENDO ric. portatile/Scanner Polar SC4000 140 memore display LCD 8 cifre baNera ricar. da 2R a 512 MHz; 4 gamme. Prezzo conveniente vero affare! Giorgi Andrea - Via S. Fani, 26 - 34148 Treviso Telefonare dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Tel. 042/281081

VENDESI GRAB DH 2 + 12 MC perlette complete di AL 220 VL a L. 200.000 cadauno. Alonzo Leonardo - Via C. Anchi 28 - 40053 Bazzano (BO) Telefonare dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Tel. 051/831883

VENDO RX Kenwood R200F MH 00:50:30 convertitore originale in continuo 118-174 MHz accessori manuali imballaggio 7 mesi vita L. 200.000 Rianicci Renato - Via A. Grandi 1 - 55048 Torre del Lago (LU) Telefonare nei orari Tel. 0584/350441

VENDESI TX FM 28 = PLL a con travers 30W + celi 2 el il tubo larga banda + varie coll nuove 4 TX onca medie 200W quartzati il tubo visonabile e OM 100% Berice Stefano - Via Inama 22 - 20133 Milano Telefonare dalle ore 19.00 alle ore 20.00 ore pasti Tel. 02/7429924

VENDO Alan 34S. Amplificatore R. smptin wattmetro. Antenna da automobile e Rncemiang Turbo come nuovo L. 150.000. Evantia mento baratto con diffusor 100W Rinaldini Emilio - Via E. Renassi 4 - 27100 Pavia Telefonare dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Tel. 0387/481943

Surplus Radio **VENDO** Signal Tracker Surplus Marconi L. 50.000 solo il contenitore vale questo prezzo. RTX GFC9 Al220AC L. 220.000 per fare con schermi Finelli Alonzo Paolo Leonardo - Via Molino 4 - 40053 Bazzano (BO) Telefonare dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Tel. 051/831883

VENDO decodificatore RTTY ASC CWV TMBVR300 Gazzola Angelo - Via Laghete 45 - 28023 Casalinalba (NO) Telefonare dalle ore 20.00 alle ore 22.00 Tel. 0323/61974

VENDO CB Inter FM 500 34 + 34 AM-FM omologato L. 150.000 e alimentatore 2A-13 RV a L. 20.000 Umberto Telefonare nelle ore 20.00 alle ore 20.30 Tel. 038/747419

Dispergo di molto numero annuale di CO e radio vivibile **PERMUTO** **VENDO** **COMPRO** numeri a me mancanti Evandro - Via M. Angeli 31 - 12078 Cima (CN) Telefonare dalle ore 19.00 alle ore 22.00 Tel. 0174/54482

VENDO Learie Generator TV FM Swenar model LSG532 completo di manuale di servizio frequenze in fondamentali 3.5 6.5 10 18 36 68 58 125 e in armonica 7.15 20 36 acc. Cirugno Giovanni - Via XX Settembre 239 - 73044 Grottole (LE) Tel. 0833/861345

VENDO irrisolvibile TV BN/PAL banca 3° alim 220 RF Power 2W con molti altri video esterni a L. 320.000 Fignon Ermino - Via Dell'Orto 8 - 23086 Montierese Valcellina (PN) Telefonare dopo le ore 14.30 Tel. 0427/798824

VENDO ricevitori Siemens n. 2 5 MHz a 250 L. 350.000 da 250 MHz a 5 GHz L. 450.000 misuratore WOW e Filmer Tes nuovo L. 400.000 cassette 4 tracce Teklony I po "M" per oscilloscopi serie 530 Pairo Giancarlo - Via Colombo 4 - 10090 Castiglione (TO) Telefonare nei orari Tel. 011/9609668

PROCURO su richiesta Dale Book componenti dalla resistenza all'1% al microprocessore a 32 bit strumenti di misura lineare RTX a prezzi industriali. Contatemi Maestri Nevio - Via Col. Lanziere 11 - 44015 Pontomaggiore (FE) Telefonare solo sabato Tel. 0532/813799

VENDO ceramica TV a moduli componibili Philips W25 per canale AC E 24 30 52 60 alimentatore 24V 37W con base 12 posti funzionante L. 300.000 Sincro Giuseppe - Via Cellini 6 - 10021 Montefiore (TR) Telefonare dalle ore 19.00 alle ore 20.00 Tel. 011/6052308

VENDO diversi materiali elettronici varie. Th. etc. Richiere Lisa Bnassis Calogero - Via Pergusa 218 - 94100 Enna

VENDO oscilloscopio di marca 2 canali. Molti condensatori Mica e Tantalo diversi valori, materiale nuove Motor 1/4 di cavallo 220V Mauro Ida - Via S. Maurizio 43 - 20047 Bugherio (MI) Telefonare nei orari Tel. 038/877037

VENDO alimentatore Switch Farnel nuovi 5 12 24V 10A regolabili Pannello solare 12-24V 2A Linear VHF 130-175 MHz 45W 12V Linear VHF 130-175 MHz 45W 12V Norme mil con filtro a L. 100.000 Reveniati Giuseppe - Via Caneva 5 - 33013 Gemona del Friuli (UD) Telefonare dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Tel. 0432/981178

VENDO Trombe Super Sound con biamble TTA e cambio L. 2500 R RX TX lacami e via telefono 3 m sistema a lampura volante hgo Metro salotti prezzi eventi permite Reveniati Giuseppe - Via Caneva 5 - 33013 Gemona del Friuli (UD) Telefonare nelle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Tel. 0432/981176

VENDO microfono Turner Expander 500 a L. 100.000. I spesa post. Di Gregorio Giuseppe - Via G. Gemelliani 10 - 90128 Palermo Telefonare dalle ore 20.00 alle ore 22.00 Tel. 091/331075

VENDESI autoradio Concom HPI 102 in gite e controllo in separati uscite Frecu/Farmer autoriverte in ball critig 7 mesi di vita a L. 600.000 trat Coppola Enzo - P.zza Don Bosco 25 - 85100 Potenza Telefonare ore pasti Tel. 0971/27857

VENDO quartz 10.7/10.245 MHz L. 10.000 cad. 10.740 L. 15.000 **VENDO/CAMBIO** il mio computer 2 va Radinaria anni 61/62/64. Sistema publico SA/SA/RO selezione NT 60 Antenna 87/68/89 suono RV 80 126 Aliferani Giorgio - Via Cavour 167/A - 20038 Seregno (MI) Telefonare dalle ore 19.00 alle ore 22.00 Tel. 0382/221375

SCAMBIO macchina da scrivere elettrica Olivetti Leicon a pallina caratteri intercambiabili con materiale radiomobiliare HF UHF VHF Zera Trivento Fignon Ermino - Via Dell'Orto 8 - 23086 Montierese Valcellina (PN) Telefonare dopo le ore 14.30 Tel. 0427/788924

VENDO multi Shift Video Terminal e Solid State RTTY T U ed alimentatore 0-12V e molti 12 B/N e cavi torse russo onda k Ricca Milia Multitheta usat Adorni Luciano - Via Pacchiotti 61 - 29100 Piacenza Telefonare ore pasti Tel. 0521/65899

Risposte al Test: I Numeri Elettronici

1. B
2. B
3. C
4. C
5. A
6. A
7. C
8. C
9. A
10. R

MERCATINO

Compro **Vendo**

Cognome _____ Nome _____

Via _____ N _____ C.A.P. _____

Città _____ Prov. _____ Tel. _____

Inviare questo tagliando a: Progetto - Via Ferr. 6 - 20092 Cinisello B

**Mi Diletto
Se Trasmetto**

Il più grandicello dei miei bambini, che ha 12 anni, vorrebbe tentare di costruirsi un piccolo radiotrasmettitore. Dovrebbe, naturalmente, trattarsi di una cosa estremamente semplice e lineare: in stesso che dovrò seguirlo, infatti, non sono molto pratico di realizzazioni di questo genere. Inoltre, il trasmettitore in questione dovrebbe funzionare sulla gamma delle Onde Medie (AM) in modo da poterlo ricevere con una normale radiolina tascabile.

**Piercarlo Grandi
Varese**

Caro Piercarlo, accontentiamo subito te e il tuo pargolo proponendoti lo schema di una trasmittente OM davvero ultrasemplice

In Figura 1 è riportato lo schema di principio del trasmettitore

Come si può vedere, è equipaggiato di tre transistori al Silicio, due 2N2926 e un 2N1711. Per maggior chiarezza consideriamo lo schema suddiviso in tre parti: lo stadio preamplificatore (TR1), lo stadio modulatore (TR2) e lo stadio oscillatore RF (TR3).



Ricordiamo ai lettori che ci scrivono che, per motivi tecnici, intercorrono almeno tre mesi tra il momento in cui riceviamo le lettere e la pubblicazione delle rispettive risposte. Per poter ospitare nella rubrica un maggior numero di lettere, vi consigliamo di porre uno o due quesiti al massimo

Le tensioni date dalle sorgenti di modulazione (microfono, testina piezoelettrica o registrazione) vengono applicate, per mezzo del condensatore C1 alla base del transistor T1 montato come preamplificatore a emettitore comune. I resistori R1 e R2 determinano la polarizzazione di base che serve a fissare il punto di riposo o di funzionamento del transistor.

Sul collettore è collegato un resistore di carico R3 che insieme al condensatore C2 porta le tensioni BF preamplificate verso lo stadio modulatore TR2.

Il guadagno degli stadi TR1 e TR2 è legato alla qualità dei transistori impiegati, in quanto il valore può variare da 100 a 500.

Il resistore R4 polarizza il transistor TR2. Come si può vedere dallo schema, il circuito collettore del tran-

sistore TR2 è direttamente collegato all'emettitore di TR3.

Quando il transistor TR3 oscilla, si ha una modulazione d'ampiezza. Nel circuito collettore del transistor RF, si è inserito un circuito accordato L1/C5 che determina la frequenza di lavoro del trasmettitore. Il resistore R5 disaccoppia dal condensatore C4 polarizza la base del transistor TR3.

Il condensatore C3 collegato tra l'emettitore e il collettore serve al mantenimento delle oscillazioni RF; come si può vedere, il circuito oscillatore RF è molto semplice.

La tensione di alimentazione del trasmettitore può essere di 4,5 o 9 V.

Prima di iniziare il montaggio, è consigliabile realizzare la bobina L1. Questa è composta da 74 spire di filo di rame smaltato da 0,2 mm avvolte a spire affiancate su una barretta di ferrite di 5 ÷ 8 cm di lunghezza e con diametro di 10 ÷ 12 mm.

Prima di iniziare l'avvolgimento vero e proprio, è necessario avvolgere sulla barretta due o tre strati di carta, larga 45 mm e fissata poi con del nastro adesivo. Questa preparazione servirà una volta fatto l'avvolgimento, a poterlo spostare facilmente lungo la batteria di ferrite in modo da poter modificare il coefficiente di autoinduzione della bobina e modificare di conseguenza la sintonia utilizzando un condensatore fisso (C5). Per tenere ferme le spire della bobina, è consigliabile ricoprirle con della lacca. Nel caso si avesse a disposizione una radio fuori uso si potrebbe recuperare la bobina e utilizzarla per il nostro trasmettitore.

In Figura 2 riportiamo la traccia, in scala 1:1 vista dal lato rame e in Figura 3 riportiamo un esempio di cablaggio effettuato su circuito stampato.

I componenti possono essere montati sia orizzontalmente che verticalmente, a seconda del loro ingombro. La barretta di ferrite è fissata al circuito stampato per mezzo di due pezzetti di

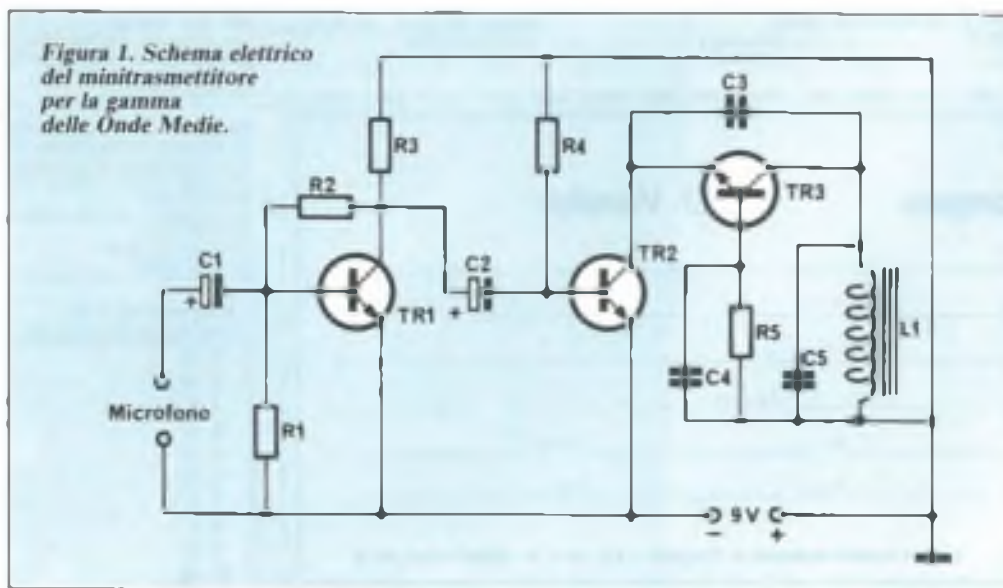


Figura 1. Schema elettrico del minitrasmettitore per la gamma delle Onde Medie.

Figura 2. Circuito stampato del mini TX per OM, scala 1:1.


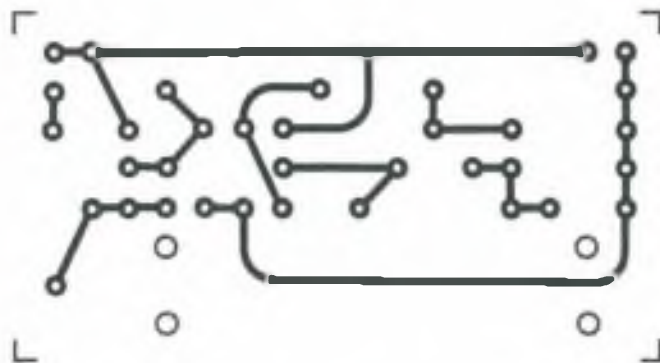


Figura 3. Disposizione dei componenti sul circuito stampato del minitrasmittitore.

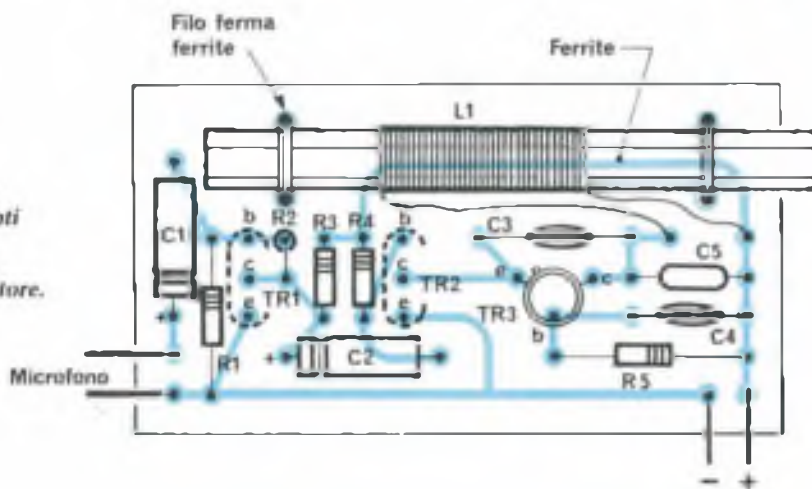

filo rigido isolato. Consigliamo al termine del montaggio, prima di collegare la tensione di alimentazione, di controllare accuratamente l'esattezza del cablaggio.

Elenco Componenti

Semiconduttori

TR1: 2N2926 (BC 238)
TR2: 2N2926 (BC 238)
TR3: 2N1711 (2N1613, 2N2222)

Resistori (1/4 W, 5%)

R1: 100 kΩ
R2: 330 kΩ
R3: 5,6 kΩ
R4: 120 kΩ
R5: 56 kΩ

Condensatori

C1: 10 μF/12 V, elettrol.
C2: 10 μF/12 V, elettrol.
C3: 100 pF ceramico
C4: 10 nF ceramico
C5: 180 pF ceramico NPO

Varie

L1: vedere testo
1 - Microfono piezo

Via La Bobina Con La Sincrodina

Ho 17 anni e da tre mi dedico all'autocostruzione di piccoli progetti radioelettronici. Noto che, sul vostro mensile, appaiono spesso interessanti articoli su radiorecettori e radiotrasmittitori, che mi piacerebbe realizzare. Però, non sono capace di avvolgere tutte quelle bobine. Non se ne può proprio fare a meno?

Giovanni Gelli
Forlì

Cara Giovanni, le bobine sono - ci dispiace per te - parte integrante della maggioranza assoluta dei circuiti operanti in alta frequenza. Se ti interessa

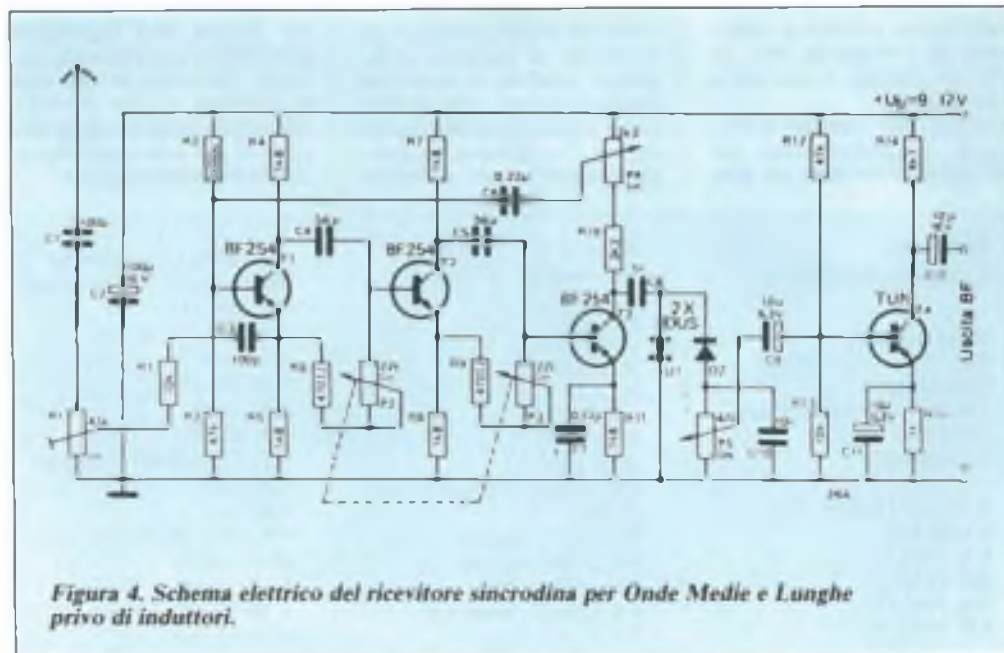


Figura 4. Schema elettrico del ricevitore sincrodina per Onde Medie e Lunghe privo di induttori.

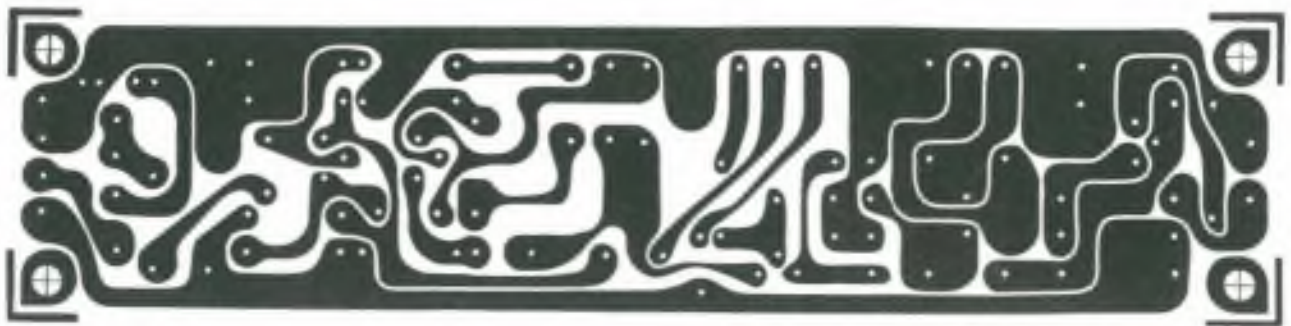


Figura 5. Circuito stampato del ricevitore sincrono. Scala 1:1.

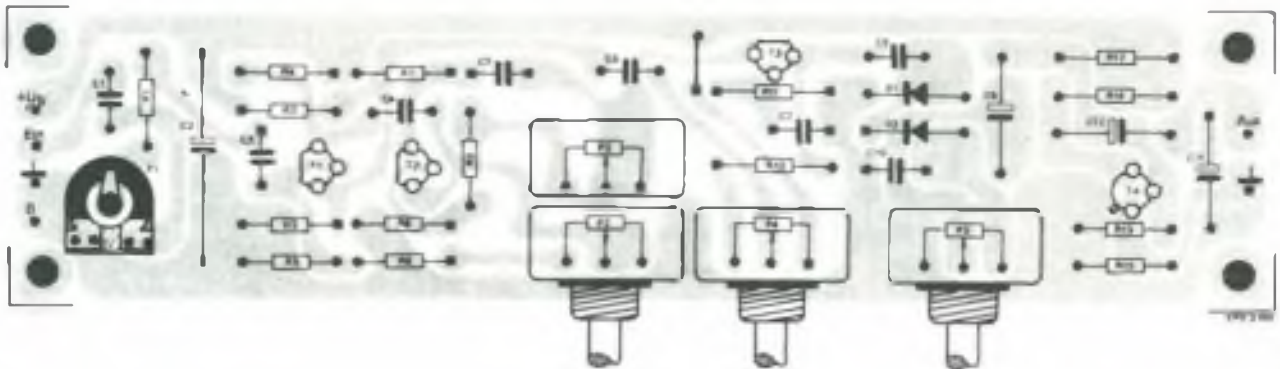


Figura 6. Disposizione dei componenti sul circuito stampato del ricevitore sincrono.

compiere delle esperienze in questo interessantissimo settore dell'elettronica dovrai perciò far leva sulla tua buona volontà e imparare ad avvolgerle: con un po' di pratica, è tutt'altro che difficile. Giusto per accontentarti, però, ti proponiamo un simpatico ricevitore per On-

de Medie e Lunghe, in circuito sincrono, che può fare a meno degli induttori. Il funzionamento del circuito ricevente è basato sul fatto che la tensione d'ingresso modula la tensione dell'oscillatore, nel medesimo rapporto d'ampiezza. In più, l'oscillatore deve essere regolato per ottenere

che oscilli in modo debole, e che si sincronizzi con il segnale proveniente dall'antenna. Ne risulta una sensibilità d'ingresso relativamente elevata, visto che le tensioni d'ingresso che hanno un'ampiezza di qualche decina di μV sono sufficienti per la sincronizzazione.

L'accordo sull'emittente desiderata si effettua tramite i potenziometri P2 e P3. Siccome essi coprono una larga gamma di frequenze, si raccomanda di montare, in serie, un altro potenziometro dal piccolo valore in ohm, che permette una regolazione precisa. Il segnale dell'oscillatore modulato grazie alla tensione d'entrata, è rivelato in maniera classica ed applicato ad un amplificatore BF che impiega T4. Un segnale BF, disponibile all'uscita di questo stadio, può pilotare un amplificatore BF normale. Un semplice tratto di filo serve come antenna e permette la ricezione delle stazioni emittenti dalla forte potenza. L'utilizzazione di una buona antenna deve essere accompagnata dalla regolazione della tensione d'ingresso da effettuarsi tramite P1 ad evitare la sovrarmodulazione.

Elenco Componenti

Semiconduttori

T1, T2, T3: BF254 o equivalenti
T4: BC107 o equivalenti
D1, D2: 1N914 o equivalenti

Resistori (1/4 W, 5%)

R1: 10 k Ω
R2: 100 k Ω
R3: 47 k Ω
R4: 1800 Ω
R5: 1800 Ω

R6: 470 Ω
R7: 1800 Ω
R8: 1800 Ω
R9: 470 Ω
R10: 3300 Ω
R11: 1800 Ω
R12: 47 k Ω
R13: 10 k Ω
R14: 4700 Ω
R15: 1000 Ω
P1: 47 k Ω , trimmer lineare
P2: 22 k Ω , lineare
P3: 22 k Ω , lineare (coassiale a P2)
P4: 2200 Ω , lineare
P5: 47 k Ω , lineare

Condensatori (ceramici salvo diversa indicazione)

C1: 100 nF
C2: 100 μF , 16 V_L elettrolitico
C3: 100 pF
C4: 56 pF
C5: 56 pF
C6, C7: 220 nF poliestere o mylar
C8: 1 nF
C9, C11: 10 μF , 6.3 V_L elettrolitico
C10: 10 nF
C12: 10 μF , 16 V_L elettrolitico

**Silicio E...
Vecchie Radiette**

Vorrei sapere se i tecnici di PROGETTO possono aiutarmi a concretizzare un'idea che da tempo mi frulla: quella cioè di utilizzare uno di quegli integrati che vengono di norma adibiti alla demodulazione FM e all'amplificazione di media frequenza radio o TV, in veste di ricezione (sperimentale, s'intende) per le Onde Medie o Corte. In fin dei conti, questi dispositivi comprendono già stadi amplificatori e rivelatori, quindi la cosa, credo, non dovrebbe essere impossibile. O no?

**Emilio Balestri
Pistoia**

Caro Emilio, hai proprio ragione tu: la cosa è possibile, anzi possibilissima: lo dimostra que-

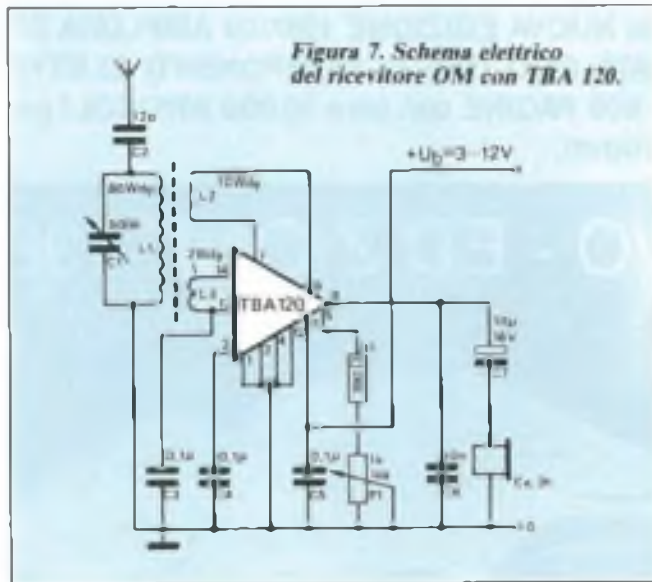


Figura 7. Schema elettrico del ricevitore OM con TBA 120.

sto progettino, a suo tempo proposto da Elektor, schematizzato in Figura 7. Come risulta a prima vista dall'analisi dello schema, le spese di realizzazione per questo ricevitore ad onde

Medie sono tanto ridotte che i nostri lettori più giovani non dovranno dar fondo ai loro risparmi per costruirlo. Ciò però non significa assolutamente che si abbia rinunciato alla

qualità; al contrario, la sensibilità è buona e la distorsione minima.

Il circuito è realizzato con l'integrato TRA 120 il cui prezzo è vantaggioso, e non necessita di altro che dell'unico circuito oscillante L1/C1. La portante modulata in ampiezza induce una tensione ai capi di L3 ed il segnale è amplificato in modo tanto intenso dal circuito integrato che si produce una tosatura.

La modulazione sparisce ed una oscillazione quadra, dalla frequenza eguale a quella della portante, è presente ai punti 6 e 10. In ragione del guadagno elevato dell'integrato, l'oscillazione quadra è praticamente funzione dell'intensità di campo e risulta quindi una buona linearità della rivelazione del segnale ricevuto.

L'oscillazione quadra e l'oscillazione del segnale ricevuto sono avviate al rivelatore, all'uscita del quale è disponibile un segnale BF amplificato di qualcosa come 40 dB.

Il volume è regolato tramite P1.

L'impedenza della cuffia connessa all'uscita deve essere di 2 k.

Elenco Componenti

Semiconduttore
IC1: TBA 120

Resistori
R1: 390 Ω
P1: 1 k log.

Condensatori
C1: condensatore variabile da 500 pF
C2: 12 pF...20 pF
C3, C4, C5: 0.1 µF
C6: 10 nF
C7: 10 µF/16 V_e elettrolitico

Varie
Nucleo in ferrite cilindrico da 200 mm, Ø 10 mm
L1...L3: 60, 10 e 2 spire di filo in rame smaltato da 0,3 mm di diametro

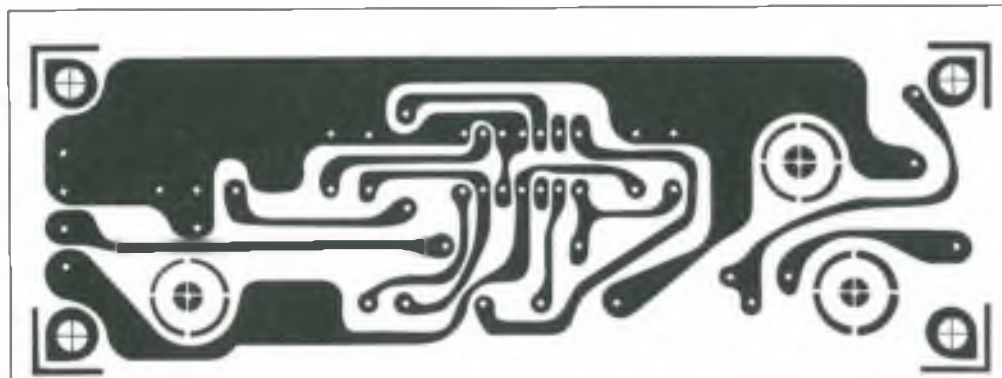


Figura 8. Circuito stampato del ricevitore OM.

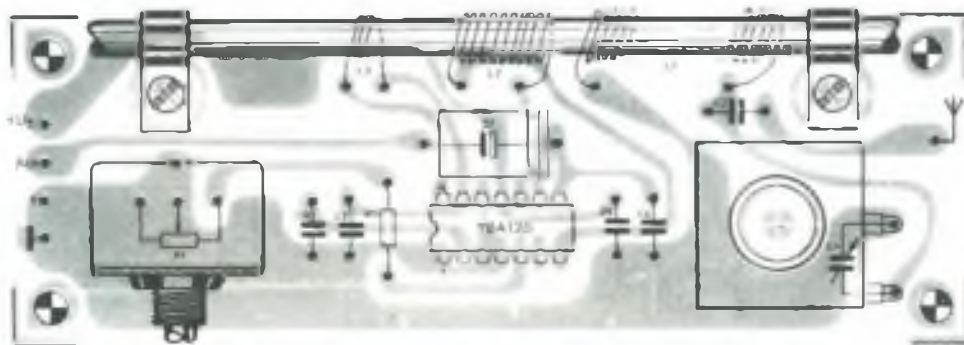


Figura 9. Disposizione dei componenti sul circuito stampato del ricevitore OM.

È disponibile la **NUOVA EDIZIONE 1987/89 AMPLIATA ED AGGIORNATA DEL CATALOGO CKE DI COMPONENTI ELETTRONICI ED ACCESSORI. 600 PAGINE** con oltre **10.000 ARTICOLI** per realizzare tutti i Vostri progetti.

NUOVO - EDIZIONE 1987/89



600
PAGINE

Per ricevere il nuovo catalogo **CKE**, con **LISTINO PREZZI** basta inviare un vaglia postale di L. 15.000 alla **CKE**, oppure effettuare un ordine di almeno L. 120.000

Alla **CKE** troverete anche una vasta gamma di componenti elettronici attivi (circuiti integrati, diodi, transistor...) e passivi (resistenze, condensatori...) e un ampio assortimento di componenti elettronici giapponesi.

VENDITA PER CORRISPONDENZA CON CONTRASSEGNO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO.

**È DISPONIBILE TUTTO IL MATERIALE DI
NUOVA ELETTRONICA E G.P.E.
PER I VOSTRI ORDINI TELEFONICI CHIAMATECI AL NUMERO 02/6174981**



CENTRO KIT ELETTRONICA s.n.c


20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Ferri, 1 - Telefono 61.74.981



EFFETTO RADIO

RUBRICA MENSILE A CURA

dell'ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

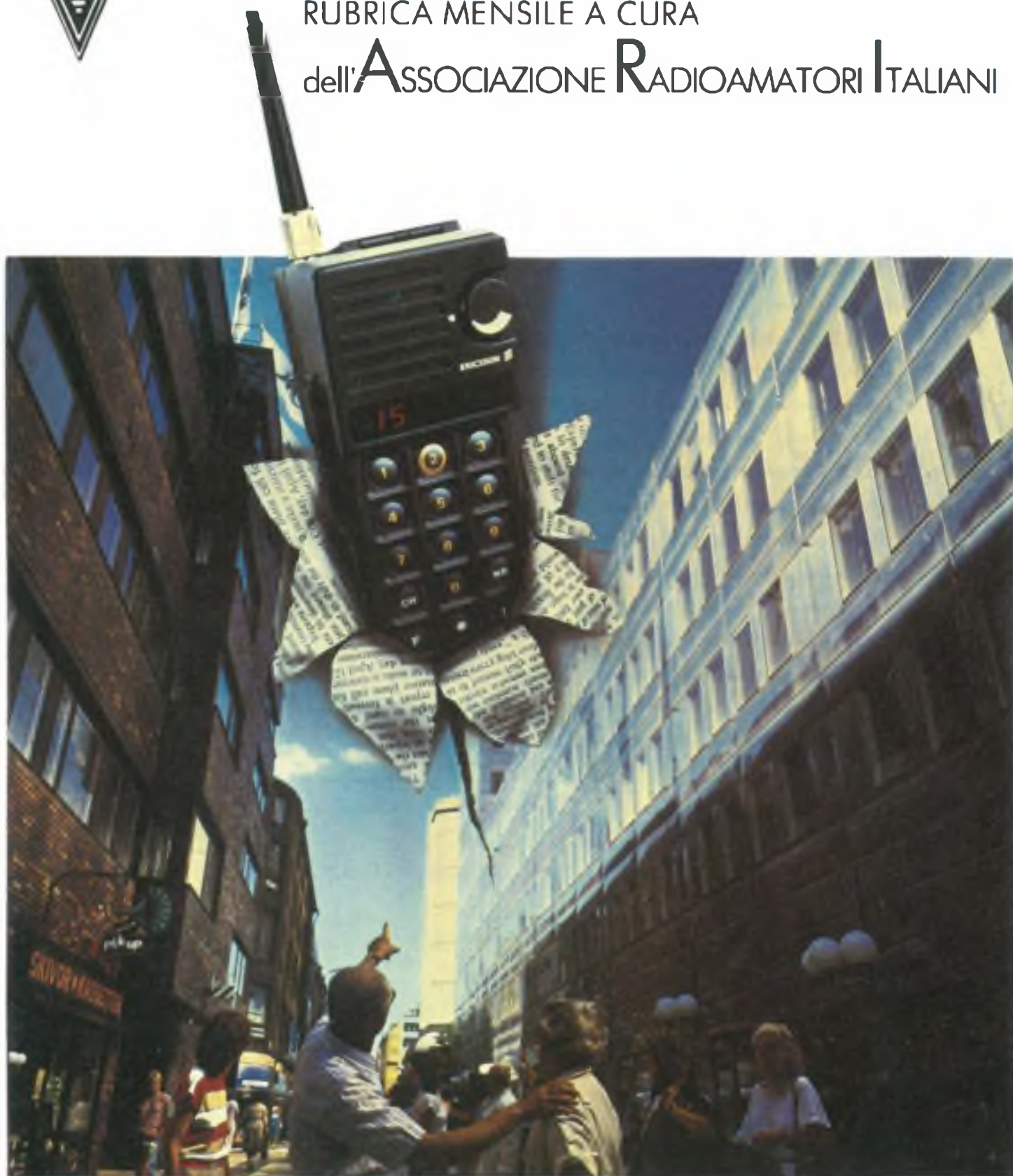

Dalla Direzione Di Radio Rivista

Riceviamo e pubblichiamo:

La proposta che ci è stata fatta dal collega Gianni Sissa - IW2DCD - perché l'A.R.I. presenti ai lettori di "Progetto" questa nuova rubrica, sponsorizzandone in tal modo il contenuto, ci lusinga moltissimo.

Noi conoscevamo "Progetto", ma ingoravamo cosa ci fosse dietro i suoi articoli e così abbiamo voluto visitare la Redazione ed il Laboratorio.

Una lieta sorpresa ci colse, perché vi trovammo dei radioamatori: gente che conosce quindi i problemi dei radioamatori e che parla il loro medesimo linguaggio.

Avremmo esitato ad appoggiare generiche iniziative, non però quelle che sappiamo pienamente in linea con gli scopi che l'A.R.I., l'Associazione Radioamatori Italiani, si prefigge, avremmo comunque rifiutato, cortesemente, l'invito se la proposta non ci fosse giunta da persone che apprezziamo e da una rivista che teniamo in alta considerazione.

Gli argomenti trattati in questo numero sono di assoluta avanguardia, come di avanguardia saranno quelli trattati nei prossimi numeri - ci assicurano - e noi non ne dubitiamo affatto: "Progetto" è un termine impegnativo, rivolto al futuro, come al futuro guardano anche i Radioamatori.

Auguriamo pertanto un buon successo alla nuova iniziativa JCE, anche perché ci rendiamo conto che, alla fine, l'augurio è anche per noi, in quanto ne trarrà vantaggio la categoria degli OM, alla quale ci onoriamo di appartenere.

73 de

Sergio Pesce - I1ZCT


73 I1ZCT

Packet Radio, Come E Perché

Tra i fenomeni radiantistici di spicco degli anni Ottanta, merita certamente un posto d'onore il Packet Radio. Se molti OM già da tempo vanno tranquillamente in Packet, per molti questa nuova possibilità può essere ancora una bestia nera. In queste pagine, non solo andremo alla scoperta di tutti i segreti del Packet, ma potremo anche cimentarci nella realizzazione di un modem collegabile direttamente al Commodore 64.

di IW2DCD Giandomenico Sissa

La tecnica del Packet si è evoluta a seguito di due circostanze: la diffusione del computer anche presso i radioamatori e la necessità di ottenere messaggi privi di errori. La RTTY, la prima vera e propria tecnica digitale di telecomunicazione, era fattibile anche con apparecchi meccanici: ancora adesso qualcuno possiede una Olivetti T2CN, famosa per la precisione e per la rumorosità (siamo ai livelli degli Iron Maiden). Con la prima diffusione dei computer, oltre all'RTTY era possibile operare in AMTOR. Questa nuova tecnica, che sta riscuotendo un successo davvero misero, presenta dei vantaggi riassumibili in velocità abbastanza ele-

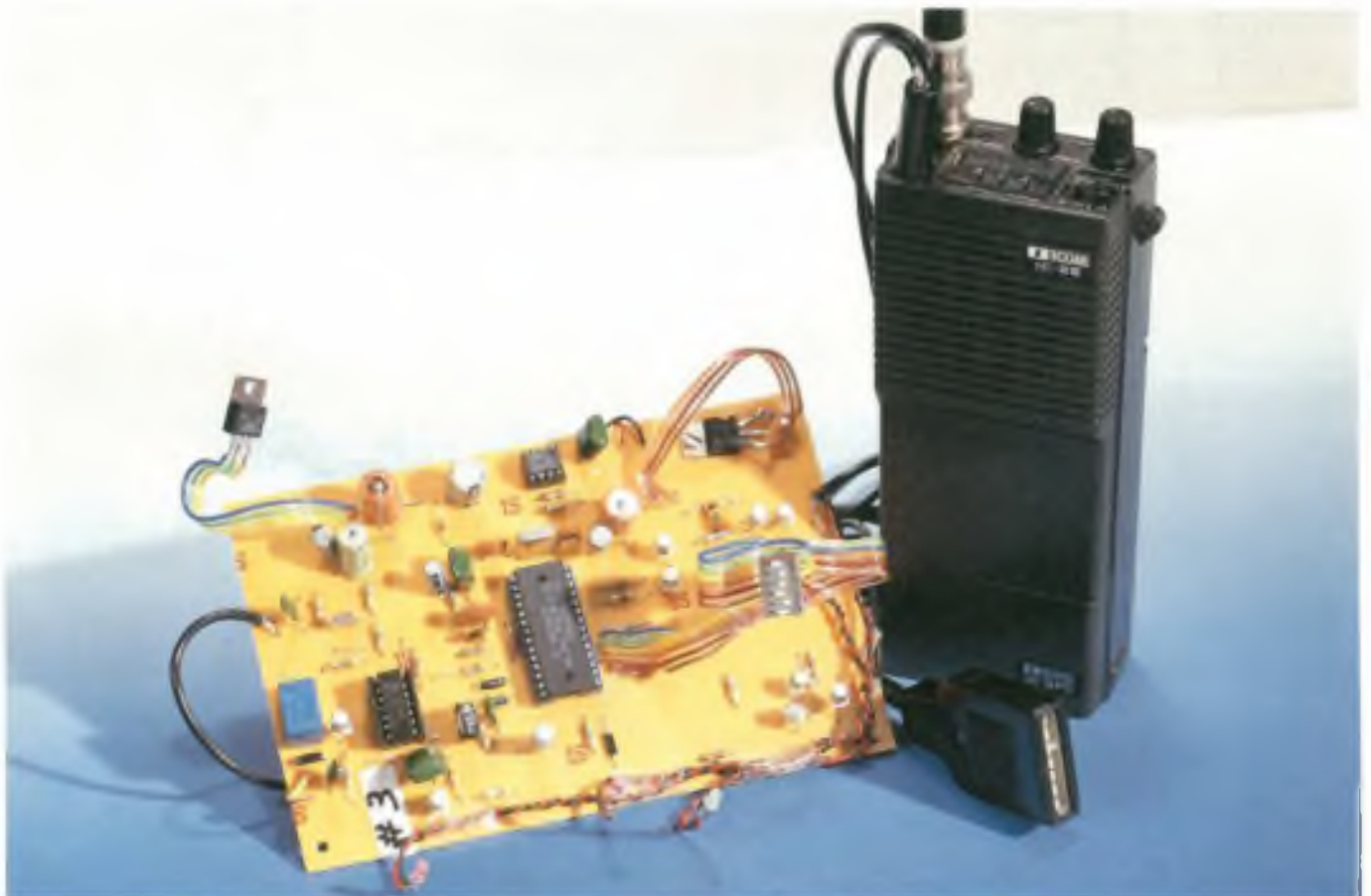

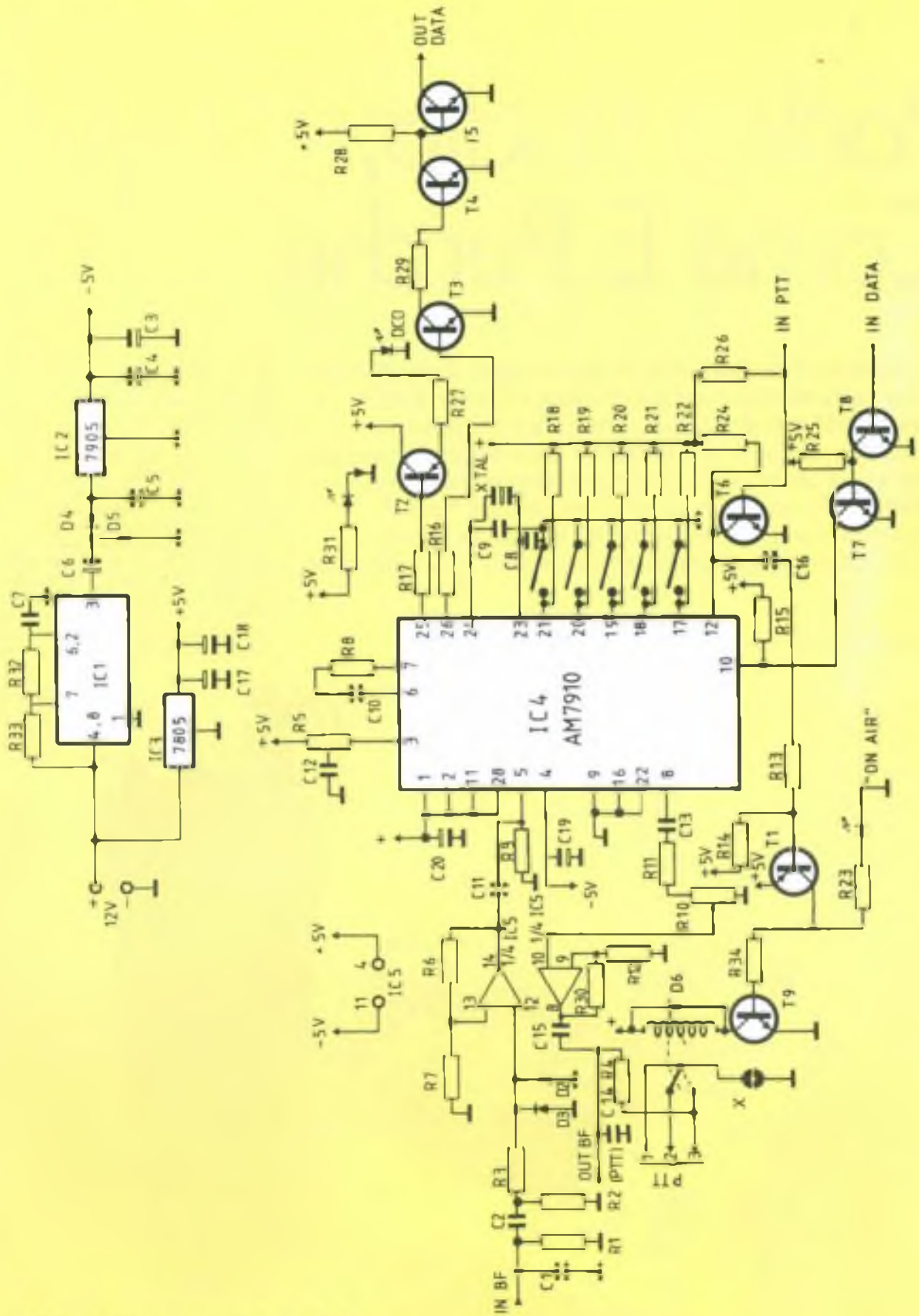


Figura 1. Schema elettrico generale del Packet Radio.

vata (se le stazioni corrispondenti si ascoltano bene vicendevolmente) e 99% di probabilità di non ricevere errori. Presenta lo svantaggio di tenere un canale occupato a lungo ed ininterrottamente per un QSO tra due sole stazioni. Inoltre un eventuale ascoltatore rischia di non riuscire a leggere un messaggio. L'AMTOR si basa sull'emissione di tre caratteri in un particolare codice da parte di una stazione, e della seguente risposta della corrispondente stazione formata da un solo carattere, avente come significato "ricevuto" oppure "ripeti". Il codice è strutturato in modo che il ricevente sa se il carattere ricevuto è arrivato con o senza errori, in quanto ciascun carattere, di 7 bit, è sempre costituito da tre "1" e quattro "0" in diverse configurazioni. L'elevata velocità e il continuo passaggio ricezione/trasmisione, sottopongono, inoltre, ad un enorme stress gli stadi di commutazione del ricetrasmittitore.

Il Packet è qualcosa di più: esso si basa sul protocollo X25 modificato per uso amatoriale (AX25) e consente l'uso contemporaneo dello stesso canale a più stazioni per più QSO senza che, teoricamente, questi interferiscano l'un l'altro.

Il nome, Packet, deriva dal fatto che il messaggio viene diviso in "pacchetti" di massimo 128 caratteri, ad ognuno dei quali vengono aggiunti dei caratteri di controllo e di checksum, ed una intestazione. Sull'intestazione si trovano nominativo del mittente, nominativo del destinatario, eventuali stazioni ripetitrici (delle quali parleremo dopo), e tipo di pacchetto. In questo modo ciascuna stazione sa che cosa deve farsene di un pacchetto, cioè ignorarlo, ripeterlo oppure mostrarlo all'operatore. Quando una stazione riceve un pacchetto a lei destinato, viene inviata la risposta non appena il canale risulta libero. Infatti se una stazione sta ricevendo un segnale, non invia pacchetti. La risposta serve a confermare l'avvenuta ricezione. In caso di mancato ricevimento, si provvede a vari altri tentativi, finché non si raggiunge un certo numero di prove fallite (RETRY) che decretano la caduta del LINK (o anello di connessione).

Dicevamo che un pacchetto può essere inviato tramite un'altra stazione: se A deve mandare un messaggio a C, però A e C non si ascoltano, il pacchetto può essere inviato tramite una stazione B in grado di comunicare con tutte e due. Si dice che B opera come DIGIPEATER (da DIGital rePEATER, ripetitore digitale).

Normalmente le informazioni possono passare da una stazione all'altra solo se queste sono connesse tra di loro. In altre parole, è necessaria una operazione preliminare che stabilisca il destinatario e le varie stazioni ripetitrici (fino ad 8). Solo se questa operazione riesce, è possibile l'interscambio di dati. Esiste co-

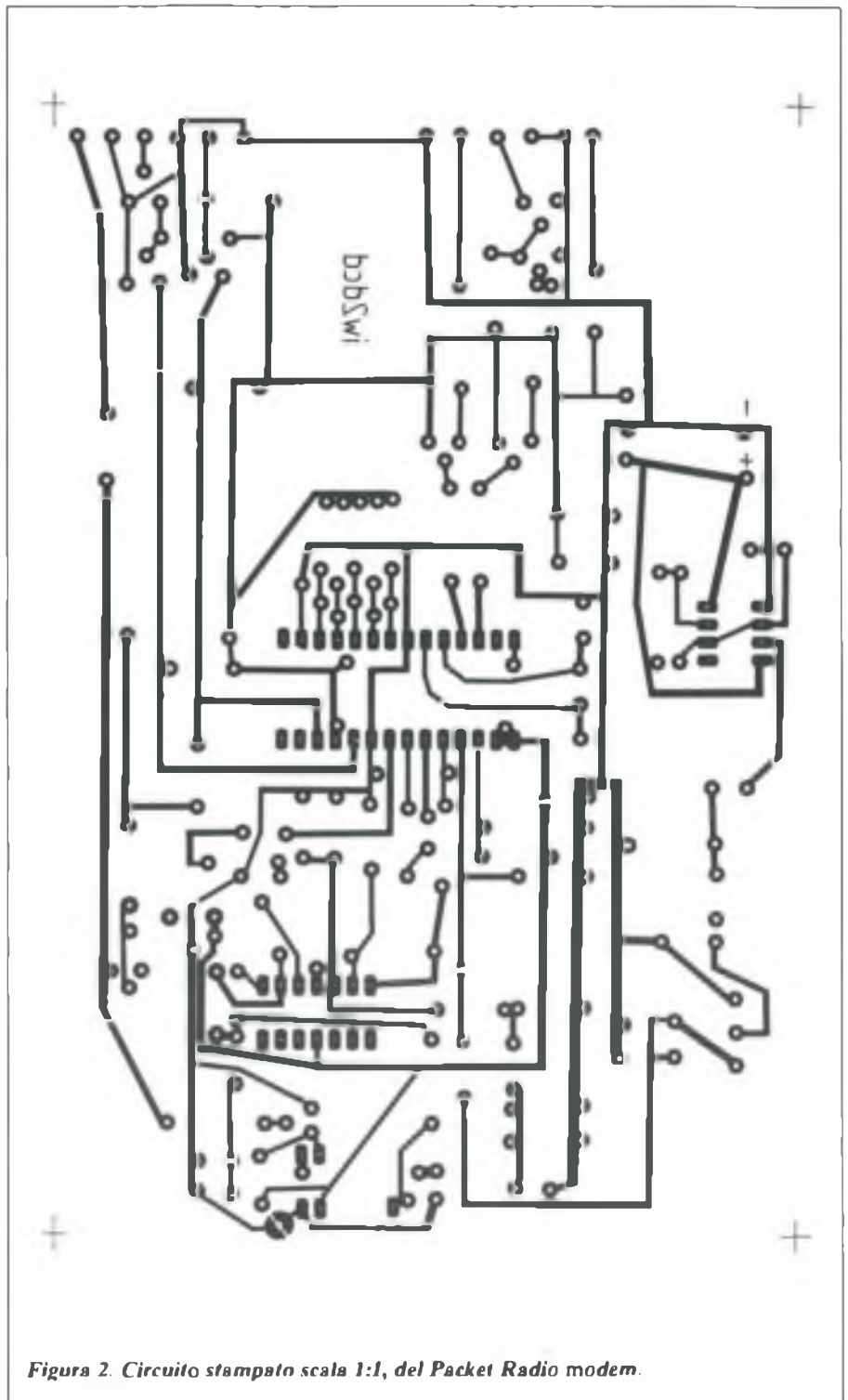


Figura 2. Circuito stampato scala 1:1, del Packet Radio modem.

munque un altro modo per inviare messaggi, che va sotto il nome di UNPROTO (leggi anproto). Mediante esso, è possibile inviare messaggi destinati a tutti senza che vi sia la connessione. Il terminale ricevente potrebbe però essere settato in modo tale da mascherare i

messaggi unproto. Questo sistema viene utilizzato per il cosiddetto BEACON, un pacchetto inviato periodicamente in modo automatico che ha il solo scopo di informare della presenza "in aria" della stazione. I messaggi unproto, a differenza di quelli in "connected mo-

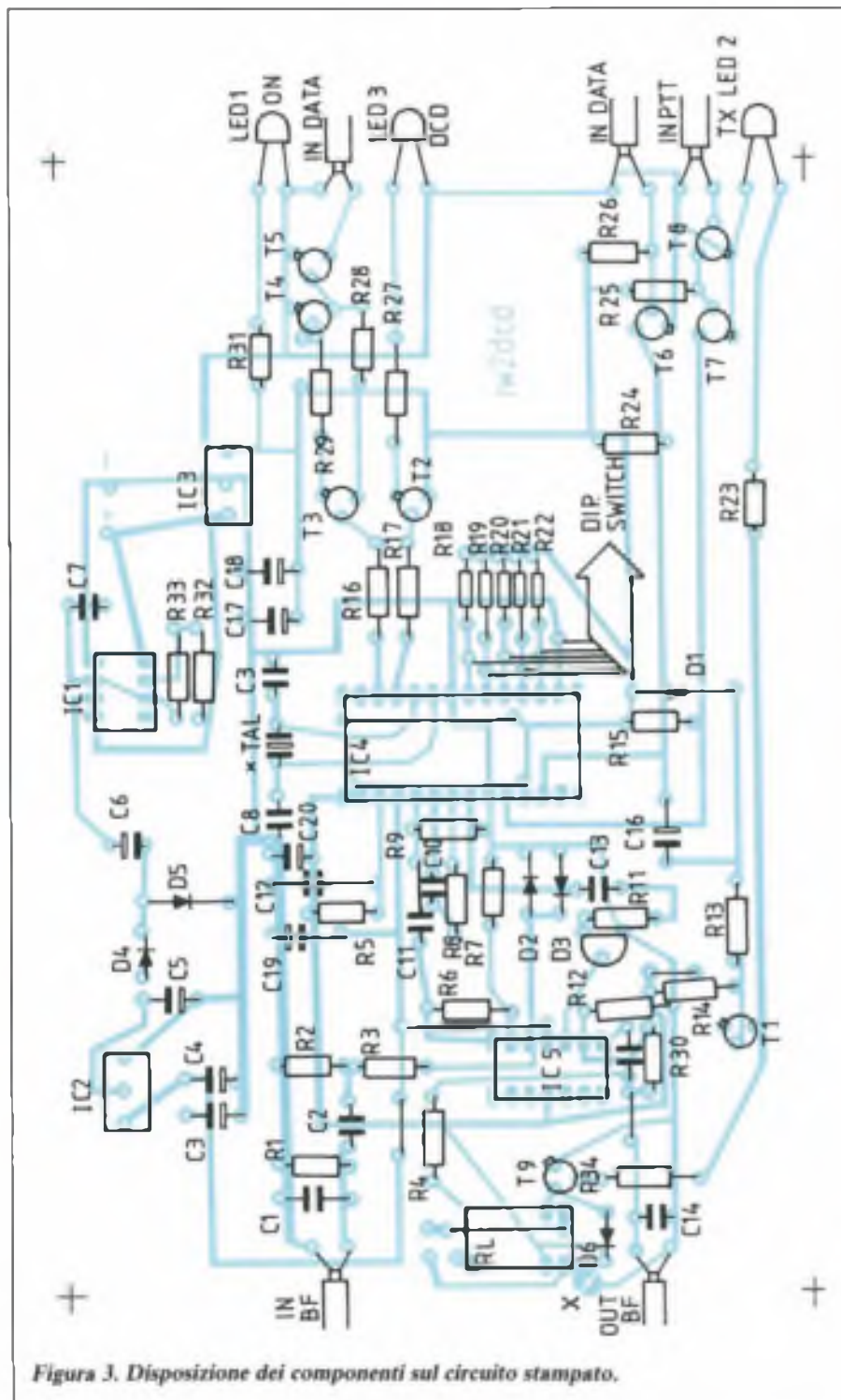


Figura 3. Disposizione dei componenti sul circuito stampato.

de", non sono soggetti a controllo alcuno, ciò significa che se vengono ricevuti bene, altrimenti pazienza. Normalmente il beacon trasmette un solo CQ, in quanto il nominativo della stazione emittente è già specificato nell'intestazione del pacchetto. È possibile inviare i

messaggi unproto anche attraverso digipeaters; anche qui basta che un digipeater non riceva correttamente il pacchetto perché il suo percorso venga interrotto. Abbiamo perciò visto quali sono i principali comandi di un sistema Packet

Radio:

CONNECT 12AAA VIA 13BBB, 14CCC serve per collegare 12AAA utilizzando, nell'ordine, 13BBB e 14CCC come digipeaters;

DISCONNECT invia il pacchetto di disconnessione, interrompendo il link;

UNPROTO CQ VIA 12AAA manda il messaggio di beacon, che in questo caso è CQ, attraverso 12AAA.

DIGIPEAT ON/OFF attiva o disattiva la propria stazione dalla funzione di digipeater. Una stazione può funzionare da digipeater anche quando è connessa ad un'altra stazione; **MYCALL** imposta il proprio nominativo di stazione, nominativo che verrà poi inviato nell'intestazione di tutti i pacchetti trasmessi

Normalmente un sistema Packet Radio ha più di 100 comandi disponibili; quelli fin qui visti sono solo i principali, quelli necessari per avere una minima cognizione di come funzionano tutto il meccanismo. Inoltre questi sono validi per tutti i sistemi Packet che si rispettano, mentre altri comandi possono variare da sistema a sistema, per cui occorre sempre fare riferimento al manuale di istruzioni del sistema impiegato.

Packet Radio: Ecco Il Modem

Dopo aver visto cos'è il Packet Radio, che vantaggi porta rispetto ad altri sistemi di comunicazione, e come avviene l'interscambio delle informazioni, descriviamo un modem compatibile con questa tecnica di trasmissione, collegabile direttamente al Commodore 64, che con il programma DIGICOM diventa un perfetto terminale Packet. Il programma è stato scritto da degli OM tedeschi, i quali hanno proibito la commercializzazione del loro prodotto; tuttavia ne consentono la libera diffusione tra gli OM, quindi, per ottenerne una copia, dovrebbe essere sufficiente recarsi in una qualsiasi sezione ARI, e localizzare qualche appassionato di Packet, che sarà lieto di fornirvene una copia al costo del dischetto e delle fotocopie del manuale.

Vediamo ora in dettaglio il nostro modem: vedi schema elettrico di Figura 1 esso è costruito sulla base del ben noto Am7910 della AMD, ormai facilmente reperibile; esso si incarica di generare e demodulare i toni a velocità di 300 e 1200 baud; poiché al suo interno si trovano dei filtri audio digitali, risulta essere molto preciso. Dei tanti standard di comunicazione previsti dai costruttori dell'integrato, sono solo due quelli che ci interessano, cioè il 1200 baud con shift di 1000 Hz (1200 e 2200 Hz), utilizzato come standard VHF sia FM che SSB, ed il 300 baud con shift da 200 Hz, usato in HF SSB. La selezione dello standard di comunicazione viene effettuata tramite i 5 dip switch. Questo in-

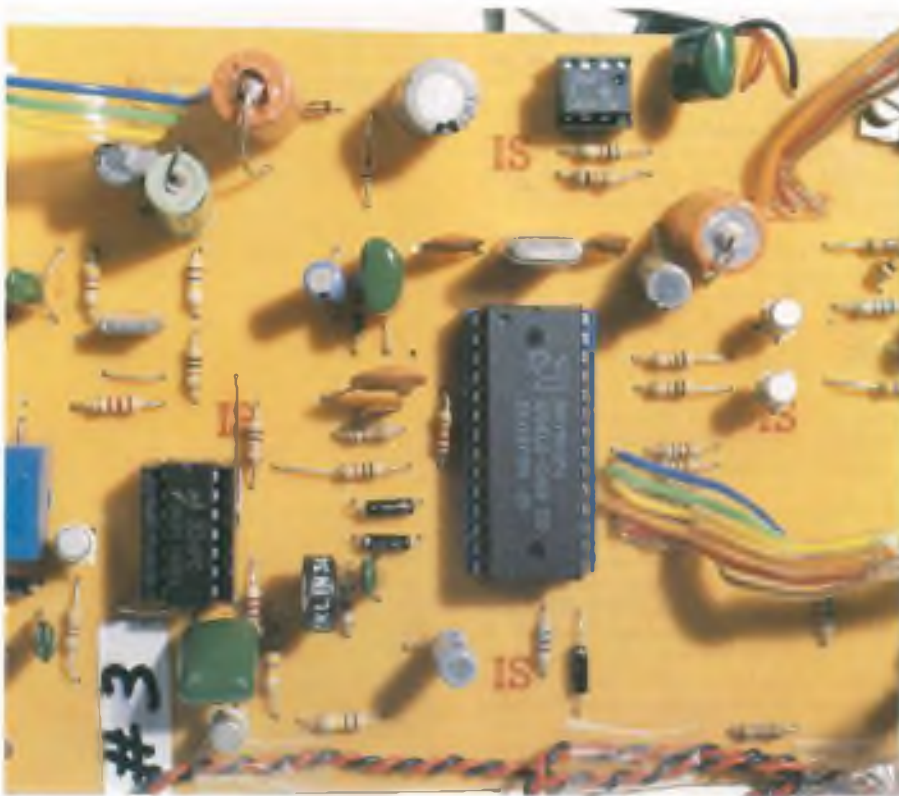


Foto 1. Particolare del 7910 e del circuito di alimentazione switching del modem.

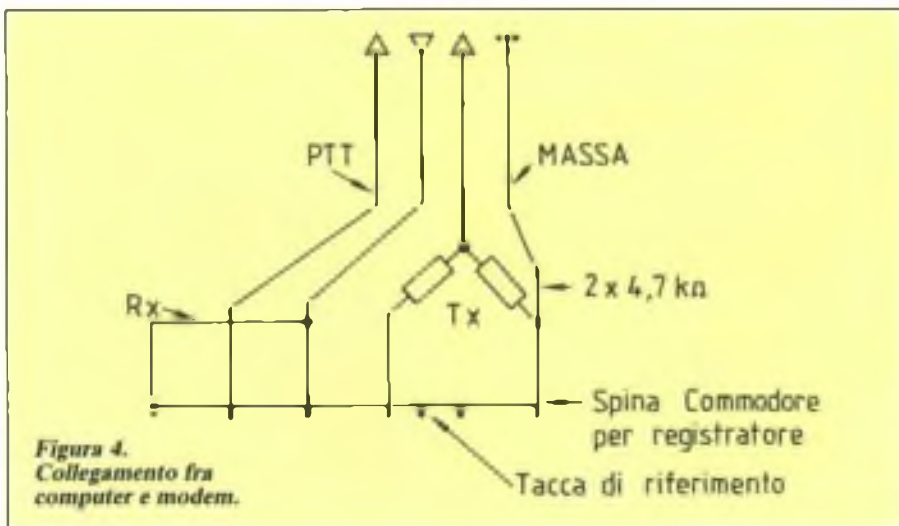


Figura 4. Collegamento fra computer e modem.

tegrato, per il suo funzionamento, richiede l'alimentazione duale +5/-5 volt, ed a questa provvede una sezione alimentatrice abbastanza interessante, costituita da un 7805 come riduttore da 12 a 5 volt positivi, e da un 555 ed un 7905 come convertitore da 12 volt positivi a 5 volt negativi. Questo circuito genera un'onda quadra a circa 1000 Hz che ben si presta ad essere convertita tramite una capacità ed alcuni diodi.

Applicando infatti un impulso positivo ad un capo di una capacità, si ottiene un impulso negativo, di durata proporzionale alla capacità stessa, al capo opposto della capacità. Occorre prestare molta attenzione nella realizzazione di questa parte, poiché se non si pongono dei filtri adatti, il rumore a 1000 Hz impedirà al circuito di funzionare regolarmente. La tensione negativa così generata, viene utilizzata anche per alimentare un LM324, del quale vengono usati due dei quattro operazionali entrocontenuti, allo scopo di preamplificare tanto il segnale di ingresso quanto quello di uscita; per quest'ultimo bisogna effettuare una regolazione accurata, in modo che l'ampiezza del segnale modulante non provochi l'eccessivo allargamento di banda tipico soprattutto nei trasmettitori FM. La commutazione R/T viene comandata dal computer. Siccome, però, non è del tutto improbabile che il computer si blocchi, vuoi per uno sbalzo di tensione, vuoi per un "bug" del programma (che non è ancora perfetto al 100%), per evitare che si blocchi anche il modem in trasmissione, è stato inserito un dispositivo, detto "Watch Dog" (cane da guardia), che impedisce al modem di rimanere in trasmissione per più di 7 o 8 secondi (C 16). Sugli ingressi ed uscite da e per il computer troviamo una nutrita schiera di transistor. Questi hanno la funzione di adattare i livelli logici del computer con quelli del modem, di disaccoppiarli, e, dove occorre, di invertirli. Non è stato ritenuto necessario utilizzare degli optoisolatori né degli inverter TTL per alcuni motivi, come la difficile reperibilità sul suolo nazionale degli optoisolatori e la difficoltà di individuare gli equivalenti dei medesimi, e lo scarso isolamento offerto dagli integrati logici TTL o CMOS che siano; d'altronde, una volta che si è visto che la scheda funziona e che non può in alcun modo danneggiare il computer, non è più strettamente necessario usare gli optoisolatori.

La costruzione non presenta particolari difficoltà: vedi disposizione dei componenti di Figura 3 occorrono unicamente alcune precauzioni come l'utilizzo di un ottimo zoccolo per il 7910 ed un'adeguata aletta dissipatrice per il 7805. Eccezion fatta per il filtro del ramo negativo dell'alimentazione, il circuito non


Tabella 1. Disposizione dei Dip switch in funzione della banda di lavoro del transceiver.

PIN	21	20	19	18	17	TONI	SHIFT
SWITCH	1	2	3	4	5		
HF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	1650	1850
VHF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	1200	2200
							200
							1000

Sperimentare
con l'Electronica e il Computer

QUESTO MESE:

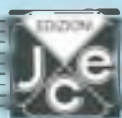- **Speciale:**
Il computer nella realizzazione dei documenti
- **Sanyo 16 plus**
- **Novità Hardware**
- **ABLE 1: pacchetto integrato per Office Automation**
- **Canale audio in fibra ottica mediante modulazione delta**
- **Commutazione del Firmware**



EFFETTO RADIO

presenta nessuna criticità. La resistenza R8 da 100 Ω deve essere sostituita con una da 910 Ω nel caso l'integrato impiegato fosse il 7911. Quest'altro chip è pin to pin compatibile con il 7910, l'unica differenza sta nel fatto che ha qualche opzione in più, che per altro non interessa in questo particolare caso.

Il primo collaudo della scheda va effettuato senza il 7910 e senza l'L.M 324, e riguarda il ramo negativo dell'alimentazione. Sul pin 4 del 7910 dovranno leggersi circa -5 volt rispetto a massa. Il led "On Air" dovrà, all'atto dell'accensione, illuminarsi e poi spegnersi gradualmente, ed il relay, inizialmente eccitato, si porterà nella posizione di riposo solo quando questo led sarà spento.

Il collegamento al ricetrasmittitore va effettuato tenendo presente che se si tratta di un apparato portatile tipo IC02, IC2, FT203, Alinco vari ecc., andrà inserita la resistenza da 2200 Ω R4. Ciò perché la commutazione R/T di questi apparati avviene appunto abbassando l'impedenza del circuito microfonico attorno a questo valore. Se usate un apparato che necessita sia di un contatto in trasmissione, che di uno in ricezione, utilizzare tutte e tre le uscite del relay, tenendo presente che la numero 1 è chiuso in trasmissione, la 2 è il comune, ed la 3 è chiuso in ricezione. Nel caso in cui per la commutazione fosse necessaria la sola chiusura verso massa della linea di PTT, può essere utilizzato un solo filo, cortocircuitando con una goccia di stagno la piazzola contrassegnata con una X.

Effettuato il collegamento con la radio, non resta che inserire gli integrati nei loro zoccoli e collegare il modem al computer tramite una presa per registratore adattata come da Figura 4. Si può partire a questo punto con il collaudo finale, avendo l'accortezza di regolare tramite il trimmer R18 il livello di iniezione audio (usare per questa operazione un oscilloscopio). Il livello ottimale è indicato sul manuale dell'apparato.

La descrizione del circuito è terminata: data la semplicità dell'apparecchio, se non sono stati commessi errori di montaggio il circuito deve funzionare al primo colpo. Tuttavia le tolleranze dei componenti possono portare a qualche problema, come: mancato innesco dell'oscillazione del quarzo (risolvibile ponendo in parallelo al cristallo una resistenza da 1 Mohm o meno) e funzionamento in ricezione solo per pochi istanti dall'accensione (in questo caso è sufficiente sostituire la resistenza R9 con una di valore inferiore). ■

**Il mese prossimo:
interfaccia facsimile**

Elenco Componenti

Semiconduttori

T1, T2: BC177 (BC204, BC205 n equivalenti)
T3 ÷ T9: 2N2222
D1 ÷ D6: 1N914 o equivalenti
IC1: 555
IC2: 7905
IC3: 7805
IC4: AM7910 (vedere testo)
IC5: LM324
3 Led

Resistori (1/4 W, 5%)

R1: 47 k Ω
R2: 100 k Ω
R3: 10 k Ω
R4: 2200 Ω (vedere testo)
R5: 1 M Ω
R6, R7: 10 k Ω
R8: 100 Ω (vedere testo)
R9: 100 k Ω
R10: 220 Ω trimmer
R11: 3300 Ω
R12: 470 Ω
R13, R14: 100 k Ω
R15: 6800 Ω
R16 ÷ R22: 10 k Ω
R23: 470 Ω
R24: 6800 Ω
R25, R26, R27: 4700 Ω
R28 ÷ R33: 10 k Ω
R34: 4,7 k Ω

Condensatori

C1: 1 nF
C2: 10 nF
C3: 22 μ F, 16 Vt elettrolitico
C4, C5: 100 μ F, 16 Vt elettrolitico
C6: 10 μ F, 16 Vt elettrolitico
C7: 100 nF
C8: 33 pF
C9: 15 pF
C10: 2200 pF
C11: 1 nF
C12, C15: 100 nF
C13, C14: 10 nF
C16: 4,7 μ F, 16 Vt elettrolitico
C17: 10 μ F, 16 Vt elettrolitico
C18: 100 μ F, 16 Vt elettrolitico
C19, C20: 1 μ F, 16 Vt elettrolitico

Varie

XTAL: quarzo da 2,4567 MHz

Leggete a pag. 65
Le istruzioni per richiedere
il circuito stampato

Cod. P154

Prezzo L. 15.000

QSO In Packet: Si Fa Così

di IK2CZL Vittorio De Tomasi

La tecnica del QSO via packet radio ricorda lontanamente la RTTY, se non altro perché anche qui c'è una tastiera da pigiare. Tuttavia, vi sono alcune importanti differenze.

In primo luogo, la stessa frequenza viene usata contemporaneamente da decine di stazioni, mentre nel QSO RTTY la stessa frequenza non può essere impegnata da più di un QSO per volta.

In secondo luogo, la "macchina" (o meglio il tnc) è in grado di riconoscere i dati ricevuti, selezionando quindi i messaggi a voi diretti: si tratta quindi di un terminale "intelligente", a differenza delle vecchie "trebbiatrici" (T2CN, TG7, ecc.) usate nella RTTY poi sostituite dai moderni videoterminali, che però restano sempre incapaci di gestire in modo intelligente la comunicazione.

In terzo luogo, la comunicazione (specie se avviene tramite digipeater o su un canale molto affollato) non è immediata: a volte passa qualche minuto fra la ricezione di due pacchetti successivi; però quanto ricevuto è rigorosamente a prova d'errore. In RTTY, sebbene la comunicazione sia immediata, capita sovente di leggere per esempio "464646" anziché "ryryry": inoltre le due stazioni devono obbligatoriamente "ascoltarsi" per fare il collegamento (non esistono ripetitori RTTY).

Poiché la comunicazione avviene in modo "intelligente", occorre programmare opportunamente il tnc prima del QSO, affinché possa gestire la comunicazione per conto nostro; la programmazione del tnc la si effettua stando in "COMMAND MODE" (consultate il manuale del vostro tnc in proposito). Una volta programmato, le batterie interne mantengono in memoria la programmazione prescelta (almeno finché non si scaricano). Non mi dilungherò su come regolare i vari DWAIT, TXDELAY, ecc., poiché tali comandi sono illustrati nel manuale del tnc o del programma che avete a disposizione. Raccomando solo di verificare che, all'atto dell'accensione del tnc, tali comandi siano regolati opportunamente. In particolare, controllate che il "MYCALL" sia uguale al vostro nominativo (ad esempio, MYCALL IK2CZL); molto spesso capita di ricevere dei misteriosi "NOCALL.", "PK232", ecc. solo perché ci si dimentica di controllare il MYCALL!

Quando avete sistemato i vari comandi e collegato il tnc alla radio, potete par-



tire! Consiglio di cominciare a 144.675, dove il traffico avviene a 1200 baud AF SK FM, in modo da non avere i problemi di sintonia tipici del traffico AFSK SSB o PSK. Per ricevere il traffico, ponete il tnc in "MONITOR ON". Leggerete così tutti i pacchetti che vengono riconosciuti privi di errori dal vostro tnc. Con il comando "MH", potrete avere l'elenco delle stazioni ascoltate: se una stazione arriva tramite digipeaters, essa verrà indicata ad esempio così: IK2CZL VIA IR2VA, IR3PD. Ciò significa che i pacchetti di IK2CZL vengono ricevuti dopo essere passati dai ripetitori "IR2VA" (Varese) e "IR3PD" (Padova).

Noterete anche dei pacchetti di tipo "UI" (unnumbered info), con scritto ad esempio "IK2CZL Vittorio Milano QRV". Si tratta dei "beacons", che vengono emessi dal tnc ad intervalli regolari, per informare le altre stazioni della propria presenza. Tale intervallo viene fissato con il comando "BEACON" (consultate il manuale del vostro tnc per maggiori dettagli), mentre il testo è fissato con il comando "RTEXT" (es. RTEXT IK2CZL Milano), e con il comando "UNPROTO" (in genere UNPROTO CQ VIA o UNPROTO REACON VIA...) e si sceglie il/i digipeater attraverso cui inviare il beacon (UNPROTO serve anche ad altre cose, ma non entrerà troppo in dettaglio).

Si eviti di mandare il proprio beacon attraverso mezz'Italia, con un BTEXT chilometrico, e trasmettendolo continuamente. L'ideale è trasmettere il beacon al più ogni 10 minuti, e facendolo passare per 1-2 digipeaters al massimo. La tecnica packet radio non è adatta al DX (!?) via digipeater: infatti quanto più grande è il numero di digipeaters attraversati, tanto più difficile è il QSO. Per collegarsi con una stazione, è sufficiente battere "CONNECT" (o in modo abbreviato "C") seguito dal nominativo del corrispondente e da "VIA" e l'elenco dei digipeaters, separati da una virgola, qualora si voglia utilizzare gli stessi. Per esempio, "CONNECT IK2CZL VIA IR3PD, IR2VA"; i pacchetti passano quindi per IR3PD, e poi per IR2VA, oppure "CONNECT IK2CZL" per connettersi direttamente.

Una volta che il vostro tnc e quello del corrispondente si sono connessi, sul monitor appare la scritta "CONNECTED TO" ed il nominativo del corrispondente seguito dall'elenco dei digipeaters. A questo punto, lasciate il "COMMAND MODE" entrando nel modo "CONVERSE" (anche qui leggete il manuale del vostro tnc per maggiori informazioni), ed incominciate a battere sulla tastiera: il tnc provvede ad un'impacchettare i dati ed a inviarli poco alla volta, ripetendoli finché non sono ricevuti esatti dal corrispondente. Come vedete è molto semplice! Vi sono tuttavia alcuni errori da evitare.

NOVITÀ LIBRI DI ELETTRONICA

Caratteristiche dei display e degli accoppiatori ottici

Tutto sui dispositivi
fotoriceventi:
fotoaccoppiatori,
fototransistor, fotoFet
e dei display a LED,
al plasma, a fluorescenza e
a cristalli liquidi.

Pag. 192

Cod. 8051 - L. 24.000

Caratteristiche dei fotosensori e dei diodi LED

Oltre 850 dispositivi diversi
compresi tutti quelli
di produzione giapponese.

Pag. 112

Cod. 8052 - L. 24.000

Tutte le formule dell'elettronica N° 1

Il primo di un'opera
costituita da 3 volumi.
Un manuale completo
per lo studente,
il professionista e lo
sperimentatore.

Pag. 224

Cod. 8046 - L. 25.000



EFFETTO RADIO

Se ricevete una stazione direttamente, è inutile fare il collegamento via digipeater. Verificate quindi sempre se vi è possibile ricevere il corrispondente direttamente (basta leggere "MH"!): il collegamento diretto è sempre il più rapido, e dà meno fastidio ai pacchetti degli altri.

Fate molta attenzione quando battete l'elenco dei digipeaters da usare per una connessione. Gli errori più comuni sono:

a) il VIA viene ripetuto più volte; in tale caso i pacchetti vanno alla ricerca di un inesistente ripetitore "VIA"

b) i pacchetti raggiungono il corrispondente facendo un circolo vizioso, per esempio "C I3XYZ VIA IR2VA, IR1GE, IR5I, IR3PD", quando magari basta fare "C I3XYZ VIA IR2VA, IR3PD"

c) i pacchetti seguono un percorso "cieco", cioè cercano di collegare un OM tramite un digipeater che lui non potrà mai ascoltare (per esempio, il tentativo di connettere una stazione di Milano tramite il digipeater di Sondrio IR2SO è probabilmente destinato a fallire...).

Se usate più di 3 o 4 digipeaters, la comunicazione risulta praticamente irrealizzabile, in quanto i pacchetti prima o poi vengono ricevuti errati da uno dei digipeaters, e quindi non vengono ripetuti. È però prossima l'adozione di una modifica ai digipeaters (verranno resi a loro volta "intelligenti"), che risolverà questo problema.

Quando avete terminato il collegamento, tornate in "COMMAND MODE" e battete "DISC" (o in forma abbreviata "D"), ed il vostro tnc si disconnette dal tnc del vostro corrispondente.

Alcuni tnc consentono di effettuare più connessioni contemporaneamente. Ciò è molto comodo, ma allora attenti a non far confusione, e mandare ad uno un messaggio diretto ad un altro...

Sulle frequenze packet sono solitamente attive anche stazioni "mailbox" (o PBBS) e stazioni "gateway" (a volte un mailbox funziona anche da gateway).

Le prime sono delle stazioni automatiche in grado di ricevere dati (messaggi personali o rivolti a tutti di argomento radiantistico, programmi di pubblico dominio, ecc.) e ritrasmetterli a richiesta. Sono spesso in grado di accettare un messaggio per esempio a Milano, ed inviarlo automaticamente ad un altro mailbox posto per esempio a Roma ("autoforwarding"), ecc. A Milano ad esempio è attivo il PRBS "I2KBD", a Genova "I1HUH-2", a Roma "IKOCHU-1", ecc. Quando connettete un PRBS per la prima volta, esso vi spiega come ottenere le informazioni per il suo uso (solitamente basta battere "H", cioè "help"). Altri comandi consentono di leggere e depositare messaggi, avere l'elenco delle stazioni che utilizzano il sistema, ecc. La possibilità di accedere a tali sistemi è senz'altro una

delle caratteristiche più interessanti del packet, come avrete modo di sperimentare. Non entro qui nel dettaglio, poiché l'argomento richiederebbe un articolo a parte. Cercate di fare un buon uso dei PRBS, evitando per esempio di lasciarci messaggi di tipo "vendo apparecchiatura...", ed evitando di tenere il sistema impegnato per delle ore, con gran gioia degli altri OM. Se l'uso dei PRBS vi interessa, ne ripareremo in un prossimo articolo.

Le stazioni "gateway" invece consentono, tramite apposito comando, di inviare i pacchetti ricevuti su una data frequenza (per esempio 144.675) su un'altra (per esempio 433.675), e viceversa. Un esempio di uso di stazione gateway potrebbe essere questo: supponendo che I2XYZ sia una stazione gateway sulle frequenze citate, e che I1W2DCD sia all'ascolto su 433.675, posso allora connettere I1W2DCD stando su 144.675 facendo "CONNECT I1W2DCD VIA I2XYZ". Semplice, no? Esistono stazioni gateway che effettuano la traslazione fra VHF e frequenze HF. L'uso di queste stazioni consente per esempio di accedere ai PRBS in onde corte, frequentati da OM di tutto il mondo, ecc. Si ricorda che l'uso di stazioni gateway con uscita sulle onde corte non è permesso alle stazioni aventi licenza speciale (I1...), in quanto tale licenza non consente la trasmissione in onde corte. Quindi se siete I1, prima di usare un gateway informatevi su quale frequenza utilizza.

Sul packet vi sarebbe da scrivere ancora, ma penso che ciò possa essere sufficiente per un primo approccio.

Mi auguro che possiate così avvicinarvi a tale tecnica, che presenta dei lati decisamente interessanti, sebbene tecniche quali CW, fonìa, ed RTTY continuano ad avere altri pregi indiscutibili che mancano al packet. Personalmente non credo che esse verranno soppiantate, anche se c'è qualcuno che si ostina a sostenere il contrario...

Sono comunque a vostra disposizione tramite la Rivista, o via packet a 144.675 (ovviamente!), eventualmente anche tramite il PBBS di I2KBD e PBBS ad esso collegati. ■

PROGETTO,
una voce che conta
nella tecnologia
d'avanguardia.
Chi perde un numero,
perde un tesoro...

I Numeri Elettronici

Non possiamo certo dar torto a chi detesta numeri, simboli e formule. Ma, visto che l'elettronica è una scienza esatta e certi calcoli sono, ahinoi!, davvero indispensabili, perché non compiere un piccolo sforzo e dare una ripassata ai più importanti algoritmi? Proviamoci insieme con l'aiuto di queste 10 insidiosissime domande.



1. La velocità di propagazione di un'onda elettromagnetica nel vuoto è pari a:

- A. 300 chilometri al secondo.
- B. 300 mila chilometri al secondo.
- C. 300 mila chilometri al secondo quadrato

2. La legge di Ohm può esprimersi anche come:

- A. $V = I^2 R$.
- B. $V = IR$.
- C. $V = Q/C$.

3. Il Coulomb è l'unità di misura:

- A. Delle masse delle particelle subatomiche
- B. Dell'induzione elettrica.
- C. Della carica elettrica (quantità di elettroni)

4. Le equazioni di Maxwell, che descrivono il comportamento delle onde elettromagnetiche, sono:

- A. Un sistema di integrali multipli
- B. L'espressione analitica di una curva quadrica.
- C. Un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali.

5. Lo zero assoluto (cioè la più bassa temperatura raggiungibile in natura, in corrispondenza della quale si manifestano interessanti fenomeni di superconduttività dei materiali) è pari a:

- A. $-273\text{ }^\circ\text{C}$.
- B. $-273\text{ }^\circ\text{K}$.
- C. $-212\text{ }^\circ\text{C}$.

6. La capacità di un condensatore ad armature piane è data dalla formula

- A. $C = S/D$
- B. $C = \mu S/D$
- C. $C = Q/V$.

7. In corrente alternata, la potenza può essere definita matematicamente mediante:

- A. Una semplice equazione di II grado.
- B. Una derivata
- C. Un integrale

8. Le zone dello spazio in cui un campo elettrico o elettromagnetico presenta la stessa intensità si dicono

- A. Isobare.
- B. Superfici equipotenziali.
- C. Linee di flusso.

9. La formula che esprime il guadagno in decibel (dB) è:

- A. Guadagno in dB = $\text{Log } V_{in}/V_{out}$.
- B. Guadagno in dB = $\text{In } V_{in}/V_{out}$.
- C. Guadagno in dB = V_{in}/V_{out} .

10. La parte del calcolo matematico che interessa i circuiti logici è detta:

- A. Calcolo matriciale
- B. Algebra di Boole.
- C. Principi di Kirchoff.

Le risposte a pag. 69



**TELERADIO
14^a MOSTRA
MERCATO
NAZIONALE MATERIALE
RADIANTISTICO e delle
TELECOMUNICAZIONI**

**PIACENZA
QUARTIERE FIERISTICO**

12-13 SETTEMBRE 1987

SETTORI MERCEOLOGICI

- Materiale radiantistico per radio-amatori e C.B.
- Apparecchiature telecomunicazioni Surplus
- Elettronica e Computer
- Antenne per radioamatori e per ricezione TV
- Apparecchiature HI-FI
- Telefonia

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30 - 14,30/19. Dalle ore 12,30 alle ore 14,30 (chiusura degli stands) quartiere riservato agli Espositori

Quartiere Fieristico: Piacenza Via Emilia Parmense, 17 - tel. (0523/60620)

Organizzatore: ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE - Piazza Cavalli 32 - 29100 Piacenza - tel. (0523/36943)

I VIDEODISCHI E LE MEMORIE OTTICHE

Molte delle nuove tecnologie attraversano tre stadi di evoluzione. Il primo è quello caratterizzato da un travolgente entusiasmo: le potenzialità sono viste come panacea per tutti i problemi. L'inevitabile delusione di queste sensazionali aspettative porta al secondo stadio: quello del pessimismo e della depressione.

Finalmente vengono individuati i reali benefici e il reale valore che le nuove tecnologie possono apportare.

Alla luce di questa analisi è agevole collocare in esatta posizione tutte le versioni dei compact disc (CD-ROM, CD-V, CD-I, ecc.) e dei dischi ottici WORM nel primo stadio, mentre il loro "fratello maggiore" — il videodisco — va nel terzo stadio.

Il videodisco è una forma rivoluzionaria di archiviazione delle immagini e dei dati, porta a contatto i due mondi del computer e del video imponendo un drastico cambiamento alle nostre abitudini. È certo che il 1988 vedrà questo medium dai riflessi dell'iride, al centro di realizzazioni prodigiosamente innovative.

La redazione di questo libro è stata curata dalla SONY Italia S.p.A.

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
I VIDEODISCHI E LE MEMORIE OTTICHE	8030		L. 44.000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA

Partita I.V.A.

PAGAMENTO:

Anticipato, mediante assegno bancario o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.

Contro assegno, al postino l'importo totale

AGGIUNGERE: L. 4.000 per contributo fisso spedizione. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.



CASELLA POSTALE 118
20092 CINISELLO BALSAMO



Cod 8030 L. 44.000

S. AGOSTINO FOTOCOPIE DI CASSINO MODULO D'ORDINE

EXPO RADIO

3^a MOSTRA MERCATO

del RADIOAMATORE e CB

ELETTRONICA e COMPUTER

17-18 ottobre '87



grafica stelano cremasini

Faenza - Centro Fieristico Provinciale
orario mostra 9/13 - 15/19
Servizio ristorante all'interno

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND
SEGRETARIA ORGANIZZATIVA: PROMO EXPO VIA BARBERIA, 22 - 40123 BOLOGNA - TEL. (051) 33.36.57

Una nuova
grande collana
della



I GRANDI LIBRI DI elektor



L. 26.000

301 CIRCUITI PRONTI DA REALIZZARE Prima e Seconda Parte

Problema: un circuito elettronico che offra determinate prestazioni, realizzato secondo certe esigenze tecnologiche e pratiche, e dal costo dato. Progettarlo ex novo richiede tempo e impegno in quantità, farlo progettare non sempre conviene economicamente. Ecco perché è spesso assai importante, se non fondamentale, avere sempre a portata di mano, in un volumetto agile e maneggevole, una raccolta di progetti "prel-a-porter" che spazii in tutti i settori dell'elettronica applicata. E questo non solo per il tecnico professionista o lo studioso ricercatore, ma anche — e forse soprattutto — per l'appassionato che cerchi soluzioni valide, vantaggiose e, magari, divertenti per i mille piccoli problemi che può incontrare durante le ore dedicate a questo hobby così creativo e affascinante.

Ma attenzione: non si tratta di una raccolta di aridi schemi recuperati dai data sheets delle Case costruttrici di transistori e circuiti integrati, né di un centone di circuiti scopiati qua e là, e già visti mille volte. Tutti i progetti che si susseguono in questo volume sono stati messi a punto dai tecnici della rivista olandese *Elektor*, il mensile di elettronica più venduto e più stimato del mondo: l'unico a essere pubblicato in 4 lingue diverse e diffuso pressoché in tutto il globo. E ognuno di essi viene volta per volta accuratamente illustrato tanto nei dettagli teorici che in quelli costruttivi: ed è assolutamente completo e pronto per essere subito realizzato con piena soddisfazione.



L. 26.000

302 CIRCUITI PRONTI DA REALIZZARE Prima e Seconda Parte

Dall'idea al progetto, dal progetto alla realizzazione di un apparato concreto e funzionante. Un iter complesso, non di rado costellato di imprevisti e di problemi inaspettati. A meno di non essere progettisti di professione, se davvero si vuole ottenere il massimo delle ore trascorse con il saldatore in pugno, si impone la necessità di disporre di una guida sicura e affidabile, di un testo di riferimento dal quale, oltre a rilevare proposte realizzative compiute, si possano anche trarre idee e spunti per creare qualcosa di nuovo, per sviluppare le proprie piccole grandi ispirazioni. "302 Circuiti" nasce appunto con lo scopo di fornire innanzitutto una valida, ampissima raccolta di progetti elettronici pronti per essere realizzati così come vengono proposti. Progetti validi, collaudati e, soprattutto scelti tra i più fortunati e interessanti tra quelli proposti dalla più famosa pubblicazione europea di elettronica applicata: la rivista olandese *Elektor*. La stragrande maggioranza di queste autentiche preziosità tecnologiche è corredata del proprio circuito stampato, riproducendo il quale si potrà replicare senza difficoltà il prototipo originale, riottenendo anche le medesime prestazioni.

L. 26.000





L. 26.000

ELETTRONICA DA FARE N° 1 e N° 2

I progetti della rivista olandese Elektor — pubblicata mensilmente in 4 lingue diverse — godono di una meritatissima fama a livello mondiale. Ognuno di essi, si può dire, rappresenta un'idea nuova, mai spuntata, utile per i tecnici elettronici: dai semplici hobbisti, agli studenti, ai più massicci professionisti.

Questo volume offre una raccolta antologica del meglio di quei progetti: quelli che hanno riscosso maggior successo, quelli che sono diventati autentiche pietre miliari della sperimentazione elettronica. Delle varie versioni di idee simili, si è sempre scelto quella tecnologicamente più attuale e perfezionata. Questo libro presenta, insomma, un'autentico repertorio di preziosità per il tecnico che ama studiare, sperimentare, creare, mettere a punto con le proprie mani quei circuiti che rappresentano la quotidianità del suo hobby o della sua professione. Chi non disdegna di cimentarsi con stagno e saldatore troverà in queste pagine, di che soddisfare ogni suo desiderio nei più svariati settori dell'elettronica applicata.

Ciascun montaggio presentato reca, oltre a una dettagliata analisi dei principi di funzionamento e delle modalità costruttive, i piani per la realizzazione dei moduli a circuito stampato che consentono una duplicazione rapida e scevra da problemi del prototipo originariamente allestito dai tecnici di Elektor.



L. 26.000



L. 26.000

Descrizione	Codice	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Totale
301 CIRCUITI PRONTI DA REALIZZARE Prima Parte	8031		26 000	
301 CIRCUITI PRONTI DA REALIZZARE Seconda Parte	8032		28 000	
302 CIRCUITI PRONTI DA REALIZZARE Prima Parte	8033		28 000	
302 CIRCUITI PRONTI DA REALIZZARE Seconda Parte	8034		28 000	
ELETTRONICA DA FARE N° 1	8039		28 000	
ELETTRONICA DA FARE N° 2	8040		26 000	

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco postale al seguente indirizzo:

Nome

Cognome

Via

Città

Data C.A.P.

SPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE - SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI FATTURA

Partita I.V.A.

PAGAMENTO

- Anticipato, mediante assegno bancario o vaglia postale per l'importo totale dell'ordinazione.
- Controassegno, al postino l'importo totale.

AGGIUNGERE L. 4 000 per contributo fisso spedizione. I prezzi sono comprensivi di I.V.A.



CASELLA POSTALE 118
20092 CINISELLO BALSAMO

PAROLElektron

PAROLE CROCIATE PER GLI APPASSIONATI DI ELETTRONICA

COME SI GIOCA A PAROLELEKTRON

- Completate lo schema e inviatelo alla JCE - Via Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo, con il vostro nome, cognome e indirizzo specificando se siete un abbonato a PROGETTO
- Ai primi quindici risolutori che faranno pervenire nei nostri uffici la soluzione corretta verranno inviati due libri sottoripartiti in regalo


N.B. Le parole di due lettere non sono dell'inite

ORIZZONTALI

- 1) Marca d'orologio
- 5) Stato africano
- 10) Il nome di Strawinsky
- 11) Il dielettrico dei condensatori
- 13) La casa del lupo
- 14) Proteggono il circuito
- 16) Touring Club Italiano
- 17) Città sullo Stura
- 19) Vergogna
- 21) Casa Giapponese di Piastre Deck
- 24) Cresce se cala la resistenza
- 25) Preposizione articolata
- 26) Il centro di Rieti
- 27) Il nome dell'attrice Barzizza
- 28) È un po' morir
- 32) Il monte delle Muse
- 33) Esplorò il Messico
- 35) Lo è il germanio e... la galena
- 36) È buona cosa se non è corto
- 37) Animali da preda

VERTICALI

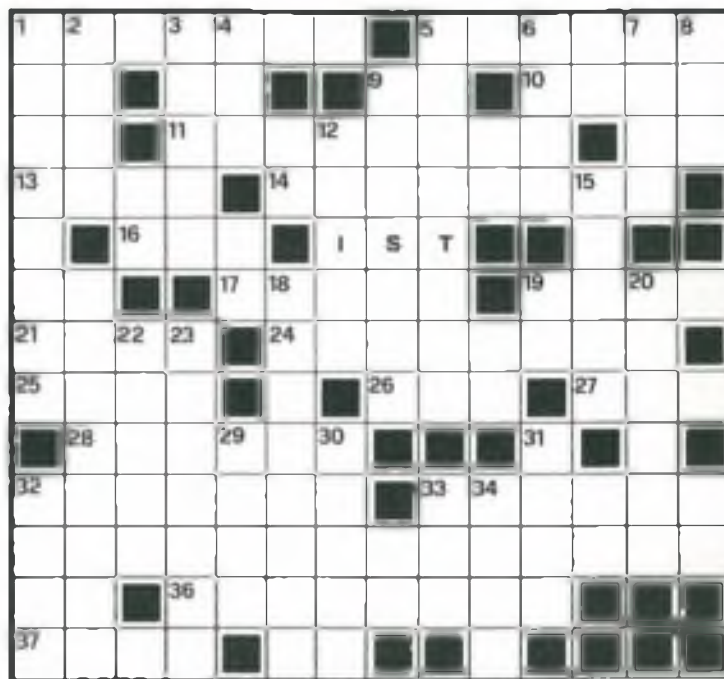- 1) Felice, Allegra
- 2) Lo è la frequenza dei circuiti radio
- 3) Interruttore elettronico di potenza
- 4) Incognita
- 5) Lo è il papà
- 6) Gli amici di Tognazzi
- 7) Lo divengono gli atomi che perdono elettroni
- 8) Vi si iscrive il buon radioamatore
- 9) Può essere solitario
- 12) La città dell'IST
- 15) Poco rapidi
- 18) Assassino
- 20) Il misuratutto degli elettroni
- 22) Allarme inglese
- 23) Per foto o quadri
- 29) Zitto!
- 30) Cittadina sullo Scrivia
- 31) Per frutta e verdura
- 32) Hanno preso voti in giugno
- 33) Provare
- 34) Cifra bifronte



Nome _____
 Cognome _____
 Indirizzo _____
 C.A.P. _____ Città _____
 Abbonato SI NO

I nomi dei lettori che hanno inviato la soluzione esatta nei mesi di Luglio/Agosto saranno pubblicati nel prossimo numero con la soluzione medesima



DIGIT 2

È una raccolta di oltre 500 circuiti. L'arco delle applicazioni si estende dalla strumentazione ai giochi, ai circuiti di home utility e a nuovissimi gadgets. Pag. 104

LE RADIO COMUNICAZIONI di P. SOATI

Validissimo libro che tratta della propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche, delle interferenze, dei radiodisturbi e delle comunicazioni extraterrestri, indispensabile per tecnici, insegnanti, radioamatori e studenti. Pag. 174



A pagina 24 troverete la soluzione esatta di Giugno e i nominativi dei solutori

PAROLElektron di SETTEMBRE è offerto da



ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA
 Via S. Pietro 49 - 21016 LUINO (VA)
 Tel. 0332 - 53 04 69



Corsi per corrispondenza **LST** Il lasciapassare per le professioni del futuro e per affascinanti hobbies

ELETTRONICA e MICROELETTRONICA

con esperimenti

Costituito da 24 gruppi di lezioni con materiale sperimentale per la costruzione di numerosi esperimenti di verifica.

Il corso tratta l'elettronica dall'atomo al computer.

Al termine del corso Lei potrà:

- Avviarsi sulla strada della progettazione elettronica
- Svolgere con padronanza l'assistenza tecnica
- Coordinare il lavoro di più operatori su macchine elettroniche
- Passare all'acquisto o alla vendita di componenti, macchine a comando numerico, sistemi di controllo a microprocessore
- Capire l'analisi e la programmazione degli elaboratori
- Impiegare con sicurezza i vari strumenti di misura

ELETTRONICA AVANZATA

con esperimenti

Costituito da 13 gruppi di lezioni con materiale sperimentale. Il Corso affronta i grandi temi della microelettronica e pertanto è indicato per chi possiede già buo-

ne conoscenze di elettronica generale.

Al termine del corso Lei potrà:

- Dedicarsi alla progettazione elettronica
- Operare con i circuiti della tecnica digitale e operazionale
- Conoscere il funzionamento degli impianti di telecomunicazione e dei sistemi di controllo industriali e civili
- Essere esperto in applicazioni di elettronica di consumo e di svago

ELETTRONICA RADIO-TV

con esperimenti

Costituito da 18 gruppi di lezioni con materiale sperimentale per la costruzione di numerosi esperimenti di verifica e di precisi strumenti di lavoro.

Corso modernissimo ad alto contenuto professionale

Al termine del corso Lei potrà:

- Raggiungere una solida base di elettronica generale
- Completare le conoscenze pratiche nel settore radio-tv
- Svolgere un'attività interessantissima quale Progettista, Tecnico riparatore, Tecnico post-vendita, Collaudatore, Controllore di cicli produttivi, ecc.
- Avviarsi verso una delle professioni offerte dalla Telematica e dalla Robotica

PROGRAMMAZIONE BASIC e MICROCOMPUTER

Corso non vincolato ad alcun tipo di computer, costituito da 14 gruppi di lezioni per l'apprendimento della programmazione e per l'applicazione del BASIC sui vari microelaboratori (TEXASINSTRUMENTS, APPLE, ATARI, COLOR GENIE, COLOR COMPUTER, EPSON ecc.), in particolare sui modelli COMMODORE e SINCLAIR.

Al termine del corso Lei potrà:

- Sviluppare dei programmi in modo autonomo e capire quelli non suoi
- Valutare i programmi standard
- Padroneggiare il suo microelaboratore
- Capire e valutare le varie unità di ampliamento
- Confrontare il linguaggio BASIC con altri altrettanto noti
- Giungere attraverso ad una corretta analisi dei problemi ad una solida base teorico-pratica dell'EDP per utilizzarla a livello personale e professionale
- Essere pronto ad operare con le macchine programmabili della nuova generazione

LST ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA
 La scuola del progresso

- Insegna e consiglia da oltre 20 anni, in Italia da oltre 35
- Non richiede tasse di adesione o di iscrizione
- Con sede a Luino (Varese)

Da compilare, ritagliare e spedire in busta a **112 B**

LST - ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA Tel. 0332 111111
 Via S. Pietro 49 - 21016 LUINO (VA) (orario 9.00 alle 17.30)

Si, desidero ricevere — in **VISIONE GRATUITA**, per posta e senza alcun impegno — la **prima dispensa per una PROVA DI STUDIO** e la documentazione completa relativa al Corso

Per il corso **PROGRAMMAZIONE BASIC e MICROCOMPUTER** intendo impiegare il computer modello che già possiedo che non possiedo:

Cognome _____
 Nome _____
 Via _____
 Città _____
 Prov. _____
 Tel. _____

Indirizzo per corrispondenza _____

Chieda subito — in **VISIONE GRATUITA**, per posta e senza alcun impegno — la **prima dispensa per una PROVA DI STUDIO** e la documentazione completa relativa al Corso di suo interesse. Riceverà tutto con invio raccomandato.

• Con l'**LST** Lei può studiare nella comodità di casa Sua, come e quando preferisce • L'**LST** Le garantisce un'assistenza didattica personalizzata con Esperti qualificati • Il **Certificato Finale LST** dimostrerà il Suo impegno ed i risultati ottenuti •

QUALITA' DELL'ENERGIA QUALITA' DELLA VITA



L'ENEL, si è posto all'avanguardia, in ambito europeo, per quanto concerne il rispetto dell'ambiente, nella produzione di energia elettrica con centrali termoelettriche

Nelle nuove centrali policombustibili, l'ENEL produrrà energia elettrica secondo norme che si è autoimposto e che anticipano le direttive che la CEE, è previsto, dovrebbe approvare in futuro per le "Centrali pulite"

Anche nelle centrali in fase di conversione (da petrolio a carbone), si avrà una drastica riduzione delle emissioni inquinanti che si ridurranno a meno di un terzo rispetto ai valori che si avevano prima della trasformazione

ENEL

IL SIGNIFICATO DI UNA PRESENZA