CO Radioamateur

TEGHNIQUE

- Antenne cadre 80/40 mètres
- · Ampli HF QRO à transistors
- Télévision portable sur 2,4 GHz
- Les secrets du CTCSS
- Composant :
 Analog Devices AD8361

MATÉRIEL

- Nouveautés accessoires
- Les transceivers 50 MHz
- Ampli VHF mobile "Stetzer"

LA RECLEMENTATION : Quelle issue pour les radioamateurs ?



DÉBUTER

- Les antennes "long-fil"
- Des exercices pour passer l'examen

N°54 - Mars 2000 France 26 FF - Belgique 185 FB Luxembourg 182 FLUX



ANTENNE PATCH série "FLAT LINE"

SEULEMENT 30X30X5 CM DISCRÉTION ASSURÉE

Utilisations: "Fixe" "Locale" "Portable"

Montage : Sur mât, sur mur, sur balcon, etc.



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

124U/13UU MNZ	Keterence Zu	J0U4
Longueur électrique effective (1296 MHz)		0,18 λ
Gain isotrope (1296 MHz)		13,8 dBi
Angle d'ouverture à -3 dB (1296 MHz)	Plan E	2x19,1°
Dr. See Alle	Plan H	2x21,1°
Premier jeu de lobes latéraux (1296 MHz)	Plan E	-15 dB à 65°
	Plan H	-25 dB à 80°
Protection arrière (1296 MHz)		-30 dB
Rayonnement diffus moyen (1296 MHz)	Plan E	-20 dB
	Plan H	-25 dB
Bande passante en gain, à -1 dB		1240 à 1300 MHz
Impédance nominale (sorite Fiche N UG58A/I	U	50 Ω
Bande passante en adaptation, à ROS ≤ 1,5/	/1	1240 à 1300 MHz
Puissane HF maxi admissible (CW/FM/PSK)	10 1	150 W

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Boîtier
Capot
Visserie et accessoires de fixation
Dimensions hors-tout
Masse
Charge au vent
Surface au vent équivalente
Charge au vent résultante
25 m(d (90 km/h)
45m/s (160 km/h)

Tôle acier traité Cu/Ni/Sn, ép.1 mm ABS traité anti UV Acier galvanisé et Inox 300x390x50 mm 0,5 kg

0,11 m² 4,1 daN 13,3 daN

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

430/440 MHz Référence 20901 Longueur électrique effective (435 MHz) 8,0 dBi Gain isotrope (435 MHz) Angle d'ouverture à -3 dB (435 MHz) Plan E 2x38,8° Plan H 2x41,0° Premier jeu de lobes latéraux (435 MHz) Plan E Plan H Protection arrière (435 MHz) -15 dB Rayonnement diffus moyen (435 MHz) Plan E -20 dB -20 dB Plan H Bande passante en gain, à -1 dB 425 à 445 MHz Impédance nominale (sorite Fiche N UG58A/U 50 Ω Bande passante en adaptation, à ROS $\leq 1.3/1$ 430 à 440 MHz Puissane HF maxi admissible (CW/FM/PSK) 150 W

MECANIQUES

CANACIENISII	AOFI
Boîtier	Tôle
Capot	ABS
Visserie et accessoires de fixation	Acier
Dimensions hors-tout	300x
Masse	0,5 k
Charge au vent	200- 1
Surface au vent équivalente	0,11
Charge au vent résultante	
25 m(d (90 km/h)	4,1 d
45m/s (160 km/h)	13.3

acier traité Cu/Ni/Sn, ép.1 mm traité anti UV galvanisé et Inox 390x50 mm



132, boulv. DAUPHINOT **51100 REIMS**

Tél. 03.26.07.00.47 Fax 03.26.02.36.54

E-mail:


Antennes FT@compuserve.com



1327001/47月142月

Nous aimons vous en parler quand nous pouvons vous les livrer

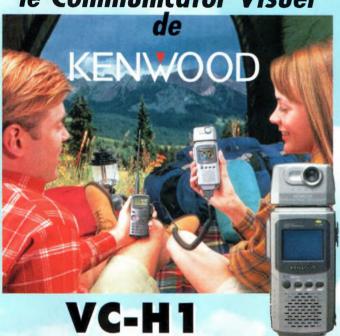Enfin disponible : le Communicator Visuel



L'appareil "Slow-scan Television" portable est arrivé! Le VC-H1 de KENWOOD, un tout nouveau concept en matiè-re de communication visuelle, permet d'élargir les possibilités de transmission radio-amateur.

BIENTOT :

UN NOUVEAU BIBANDE PLUS CHEZ KENWOOD...



Présent au salon de CHENOVE les 11 et 12 mars

An 2000 **Nouveaux ICOM** Nouveaux KENWOOD

et il y en aura pour tout le monde!

DE

- UHF - HF - Portables - Mobiles et stations de base

Règlement à votre convenance : CREDIT - CB

REPRISES DE TOUT MATERIEL OM **NOMBREUSES OCCASIONS, NOUVELLES CHAQUE SEMAINE**

IC-746	12000 F	FC-757	1 500 F
TS-570D	7 000 F	FT-900	7 000 F
TS-140S+PS430+SF	4306 500 F	TS-450SAT	6 000 F
TS-140S	5 200 F	FT-707	3 700 F
IC-751AF	7 900 F	TS-830S	3 900 F
FT-726R VHF tous mo	odes5 500 F	FT-767GX	8 000 F
FT-757GX	4 900 F		



4, Bd Diderot • 75012 PARIS

Tél.: 01 44 73 88 73 - Fax: 01 44 73 88 74 e.mail: rcs_paris@wanadoo.fr - Internet: http://perso.wanadoo.fr/rcs_paris

23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERRAND Tél.: 04 73 41 88 88 - Fax: 04 73 93 73 59

M. à S. 10h/19h L. à V. 9h/12h


L. 14h/19h


14h/19h

COMMO STA



page 12

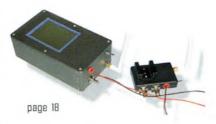

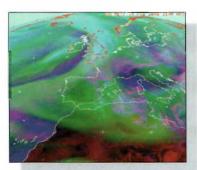





page 76

Polarisation Zéro05
Actualités08
Banc d'essai : La gamme Stetzer s'enrichit 12
Antennes: Une boucle "full-size" 80/40 mètres 14
Technique: Le secret du CTCSS
Réalisation : Télévision portable sur 2,4 GHz \dots 18
Technique : Amplification de puissance en décamétrique24
Électronique : Le AD8361, détecteur de tensions efficaces vraies
Dossier : Le Conseil d'État annule l'arrêté du 14 mai 1998!32
Pratique: Les comtés américains (A-M)35
Propagation: Propagation VHF et météo38
Antennes : Des aériens pour la "Top Band" 40
S'équiper : Des radios pour le 50 MHz43
S'équiper : Shopping chez Sarcelles Diffusion 44
Internet : Créer un site web au service des amateurs46
Interview: Francis, F6BHI: "Soyez actifs!" 50

A détacher : Fréquences autorisées sur 160 mètres dans le monde	53
DX : DXCC : vérification simplifiée des QSL	
Propagation : Du changement pour mars	64
Novices : Les antennes "long-fil"	66
Informatique : Microwave Office 2000	68
Satellites : NORAD en détails	70
Les éléments orbitaux	72
Diplômes : Les diplômes du Russian Robinson Club	74
VHF Plus : Le cycle solaire et nous	76

SWL: Les Short Listening Periods 2000........... 78

Abonnez-vous 92

La boutique CQ 93

N°54 Mars 2000



EN COUVERTURE

Ou jamais vu dans l'histoire du radioamateurisme français ! Début février, le Conseil d'État, en effet, annulait l'arrêté d'homologation de la "nouvelle" réglementation radioamateur de 1997, à la demande d'un certain nombre d'associations et d'individuels. Voilà qui aura provoqué la panique au sein de notre communauté, et une totale discordance sur les conséquences de cette annulation.

NOS ANNONCEURS

AFT
Radio Communications Systèmes 3
Fréquence Centre
R.C.E.G
Sarcelles Diffusion
Batima Electronic
Cholet composants
Radio DX Center 23, 55, 98, 99
Wincker
SANNA Radiocommunications 37
Nouvelle Electronique Import/Export 85
E.C.A
Générale Electronique Services 91
Icom France

REDACTION

Philippe Clédat, Editeur Mark A. Kentell, F6JSZ, Rédacteur en Chef

RUBRIQUES
Bill Orr, W6SAI, Technique
John Dorr, K1AR, Concours
Mark A. Kentell, F6JSZ, DX
George Jacobs, W3ASK, Propagation
Philippe Bajcik, F1FYY, VHF
Joe Lynch, N6CL, VHF
Michel Alas, F1OK, Satellites
Jean-François Duquesne,F5PYS, Packet-Radio
Philippe Baicik, Technique Philippe Bajcik, Technique Francis Roch, F6AIU, SSTV Joël Chabasset, F5MIW, Iles Lucien Gaillard, F-16063, Humanitaire Patrick Motte, SWL

DIPLOMES CQ

Jacques Motte, F6HMJ, Checkpoint France Paul Blumhardt, K5RT, WAZ Award Norman Koch, K6ZDL, WPX Award Ted Melinosky, K1BV, USA-CA Award Billy Williams, N4UF, CQ DX Award

Mark Kentell, F6JSZ, Checkpoint France
Jacques Saget, F6BEE, Membre du comité CQWW
Steve Bolia, N8BJQ, WPX Contest
Robert Cox, K3EST, WW DX Contest
Roy Gould, KT1N, RTTY Contest
Joe Lynch, N6CL, VHF Contest David L. Thompson, K4JRB, 160M Contest

DIRECTION/ADMINISTRATION

Philippe Clédat, Directeur de la Publication Bénédicte Clédat, Administration Monia Mousayer, Abonnements et Anciens Numéros

PUBLICITÉ:

Au journal

PRODUCTION

Sylvie Baron, Mise en page Mark A. Kentell, F6JSZ, Adaptation Française Michel Piédoue, Dessins

CO Radioamateur est édité par

ProCom Editions SA au capital 422 500 F

Principaux actionnaires : Philippe Clédat, Bénédicte Clédat

Espace Joly, 225 RN 113, 34920 LE CRES, France Tél : 04 67 16 30 40 - Fax : 04 67 87 29 65

Internet: http://www.ers.fr/cq E-mail: procom.procomeditionssa@wanadoo.fr SIRET: 399 467 067 00034 APE: 221 E

Station Radioamateur : F5KAC

Dépôt légal à parution.

Inspection, gestion, ventes : Distri Médias Tél : 05 61 43 49 59

Impression et photogravure:

Offset Languedoc BP 54 - Z.l. - 34740 Vendargues Tél: 04 67 87 40 80 Distribution MLP: (6630) Commission paritaire: 76120 ISSN: 1267-2750

CQ Communications, Inc. 25, Newbridge Road, Hicksville, NY 11801-2953, U.S.A. Tél: (516) 681-2922 - Fax (516) 681-2926

Richard A. Ross, K2MGA. Directeur de la Publication Richard S. Moseson, W2VU, Rédacteur en Chef Arnie Sposato, N2IQO, Directeur de la Publicité

Abonnement Version Américaine Par avion exclusivement 1 an \$52.95, 2 ans \$99.95, 3 ans \$146.95

PROCOM EDITIONS SA se réserve le droit de refuser toute publicité sans avoir à s'en justifier. La rédaction n'est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus ne sont pas rendus et leur envoi implique l'accord de l'auteur pour leur libre publication. Les indications des marques et les adresses qui figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre d'information sans aucun but publicitaire. Les prix peuvent être soumis à de légères varia-tions. La reproduction des textes, dessins et photographies publiés dans ce numéro est interdite. Ils sont la propriété exclusive de PROCOM EDITIONS SA qui se réserve tous droits de reproduction dans le monde entier

Nous informons nos lecteurs que certains matériels présentés dans le magazine sont réservés à des utilisations spécifiques. Il convient donc de se conformer à la législation en vigueur

> Demande de réassorts : DISTRI-MEDIAS (Denis Rozès)

POLARISATION ZÉRO

Un éditorial

I ne manquait plus que cela pour encore détruire notre image! Le Conseil d'État a annulé l'arrêté d'homologation de la "nouvelle" réglementation, avec des conséquences alarmantes. Alors qu'un vent de panique a soufflé sur notre communauté début février, les radioamateurs étrangers nous ont montré du doigt.

Pire. Cette affaire, qu'elle soit justifiée ou non, aura pour effet de mettre notre activité en porte-à-faux vis-à-vis de l'administration. Que va-t-on penser de nous en haut-lieu?

Il est grandement temps que la folle ambiance qui règne dans nos milieux devienne un peu plus sereine. L'émission d'amateur, c'est avant tout un état d'esprit dans lequel nous devrions évoluer. C'est une activité dans laquelle la politique et la religion n'ont pas leur place. La radio, un point c'est tout.

Alors, si certains se complaisent à jeter des pierres sur nos instances administratives et associatives pour des raisons qui peuvent paraître valables, certes, au moins qu'ils le fassent avec beaucoup de discernement. Ici et là, on disait encore récemment : "honte aux petits "frenchies" qui passent leur temps à se quereller au lieu d'occuper nos bandes" (sic!).

Tout cela devrait donner matière à réflexion à pas mal d'entre nous. Le radioamateurisme fait partie d'un système qui a toujours existé. S'il est permis de vouloir le modifier pour diverses raisons, il n'est pas permis de détruire inutilement ce que d'autres apprécient.

73, Mark, F6JSZ

ACTUALITÉS

Nouvelles du monde radioamateur

L'IREF FINANCERA LES EXPÉDITIONS TOTA

Le comité IOTA vient de signer un accord avec la Island Radio Expedition Foundation, Inc. (IREF), qui prévoit la gestion des subventions accordées aux expéditions insulaires pour l'année 2000. L'IREF est un organisme qui a été fondé dans le seul but de financer les expéditions sur des îles rarement activées sur les ondes allouées aux service amateur. L'IREF est dirigée par un bureau international et a déjà financé de nombreuses expéditions IOTA à travers le monde. Avec effet immédiat, toutes les demandes de subventions pour des expéditions ayant trait au programme IOTA doivent donc être faites auprès de l'IREF, Island Radio Expe-

L'IREF est désormais en charge de la subvention des expéditions IOTA.

dition Foundation, 118 Oak Ridge Drive, New Braunfels, Texas 78132, U.S.A. Un site Web est disponible pour de plus amples renseignements : < www.sat.net/~iref>.

Championnat de France 1999

Le palmarès des départements classés au Championnat de France 1999 vient d'être rendu public. Pour la partie CW, c'est le Lot-et-Garonne qui l'emporte, ainsi qu'en SSB. En THF, c'est le Maine-et-Loire qui s'est imposé. Ainsi, la Coupe du REF 1999 appartient au Lotet-Garonne, précédant les départements suivants (pour les dix premiers) : 49, 23, 73, 45, 56, 19, 77, 89 et 80. La "lanterne rouge" est tenue par le département de l'Aude, en 59ème position. Quant à la participation, les dix premiers départements classés sont les suivants: 23, FFSA, 47, 19, 49, 73, 45, 56, 90 et 64, dans cet ordre.

Electronique, composants et systèmes d'application

Cet ouvrage, qui s'adresse à un large public d'étudiants et de radioamateurs, présente de façon détaillée les concepts des composants électroniques et des circuits. Les chapitres 1 à 11 présentent les composants discrets et leurs circuits, tandis que les chapitres 12 à 18 traitent principalement des circuits intégrés linéaires.


Les schémas tout en couleur permettent une parfaite compréhension de l'exposé. Une grande partie du texte, consacrée au dépannage, aux applications et à l'utilisa-

théorique et la pratique.

Très pédagogique, ce manuel comporte de fréquents résumés, des questions de révision à la fin de chaque section, de très nombreux exemples développés. À la fin de chaque chapitre, il est proposé un résumé, un glossaire, un rappel des formules importantes, une auto-évaluation, ainsi que des problèmes résolus. Ces derniers sont de quatre types : problèmes de base, problèmes de dépannage, problèmes pour fiche technique et problèmes avancés. Chaque chapitre s'accompagne d'un projet "réel". Les exemples développés et les sections de dépannage contiennent des exercices sur Electronics Workbench et PSpice que le lecteur peut retrouver sur le Web.

tion de fiches techniques, permet de faire le lien entre l'aspect

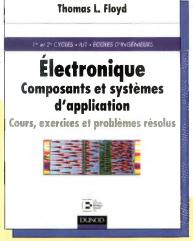Disponible par correspondance dans nos pages "boutique" en fin de revue.



EN BREF

RØMIR:

dernière mission

Les responsables de l'agence spatiale russe viennent d'annoncer qu'une mission composée de trois cosmonautes doit rejoindre la station "MIR" à la fin du mois de mars, et rester à bord pendant trois semaines. Le radioclub F5KAM assurera normalement le service QSL de RØMIR pour cette mission. Les demandes de QSL devront être faites directement au radio-club, le service QSL francais (REF-Union) n'acheminant pas les QSL pour "F5KAM". Pour tous renseignements adressez-vous au radio-club, par courrier, ou par e-mail, à <c.i.r.@wanadoo.fr>.

EWWA:

Macao "deleted"

Macao est désormais une province chinoise (au même titre que Hong Kong) et bénéficie d'un statut spécial. Ainsi, ces deux provinces ne satisfont plus aux critères du European World Wide Award (EWWA) délivré par le radioclub du Conseil de l'Europe, TP2CE. Un premier vote (juillet 1999) avait déjà permis la suppression de Hong Kong. En ce qui concerne Macao, Le "board" EWWA a voté à 13 voix (avec 2 abstentions) pour la suppression de cette contrée de la liste.

AGENDA

Mars 11-12

Le radio-club de la M.J.C. de Chenôve, F6KQL, organise sa bourse à l'électronique et micro-informatique les samedi



^{*} Sous réserve d'acceptation du crédit. Offre valable de 1 000 à 20 000 F d'achat, TEG variant en fonction du montant du crédit. Exemple : pour un achat de 3 000 F, TEG 13,33 % /an au 01.11.98 - hors assurance facultative - Remboursement en une échéance de 3 090 F sous 3 mois.

ACTUALITÉS

Nou<mark>velles du mon</mark>de radioamateur

Antenne de réception BCL1-KA

PROCOM France propose une antenne de réception fonctionnant entre 10 kHz et 80 MHz. De courte longueur, le modèle "BCL1-KA" est livré avec son support de mât, un fouet orientable et un préamplificateur. Cette antenne "active" de qualité professionnelle conviendra aux SWL ne disposant pas de la place nécessaire pour ériger des antennes "full-size", ainsi qu'aux amateurs de 136 kHz. A ces fréquences, en effet, le préamplificateur améliore la sensibilité des récepteurs décamétriques et permet l'écoute dans de bonnes conditions avec un aérien de taille réduite. Banc d'essai dans un prochain numéro de CQ.

Vu chez Euro Radio System.

Une nouvelle vie pour Saint-Lys Radio ?

Le 18 janvier 1998, Saint-Lys Radio cessait ses émissions. Tous les marins du monde connaissaient cette station radiomaritime qui assurait véritablement un trait d'union entre les marins en mer et leurs familles. C'est avec un pincement au cœur qu'ils l'ont vu disparaître et, c'est avec beaucoup de nostalgie qu'ils en parlent encore aujourd'hui

Depuis longtemps, les locaux ont été désaffectés. Le Syndicat de Promotion Intercommunal et de Ressources Économiques (SPIRE) a racheté le site pour y installer de jeunes sociétés "high-tech". Le syndicat intercommunal souhaite conserver le souvenir de Saint-Lys Radio et voudrait que ce lieu mythique de la radio reprenne une nou-

Ainsi, il a demandé à l'Institut pour le Développement des Radiocommunications par l'Enseignement (IDRE) de

l'aider à construire un projet de "Conservatoire de la Radio" qui serait implanté sur le site, au milieu des quelques antennes qui ont été conservées.

Le projet sera officiellement lancé pour SARATECH 2000. Une réunion d'information grand public est prévue Samedi 18 mars 2000 à 17h30 dans le cadre du Salon, à Muret.

Si vous avez des idées, des propositions à faire, si vous souhaitez participer à la conservation de la mémoire de Saint-Lys Radio, vous êtes les bienvenus à cette réunion. Les personnes qui ne pourront pas y assister peuvent entrer directement en relation avec l'IDRE, B.P. 113, 31604 MURET Cedex :

Tél. 05 61 56 14 73 : e-mail <jcprat@ac-toulouse.fr>. Jean-Claude Prat. F5PU

GRAND JEU CONCOURS CO

Le tirage au sort du Grand Jeu Concours CQ, avec l'aimable participation de la société ICOM, a été effectué le 31 janvier 2000.

Vous avez été nombreux (ses) à avoir répondu correctement à nos questions. Il fallait un gagnant, le voici...

Guy ABERT, F5ANP - La Tour du Pin (38)

Guy, F5ANP, recevra, dans quelques semaines son transceiver ICOM IC-Q7E.

La rédaction de CQ Radioamateur remercie l'ensemble des participants et la société ICOM.

Le succés et l'enthousiame remportés par ce jeu ont été impressionnants. Nous renouvellerons régulièrement ce type d'opération.

NB: Le nombre de transceivers à découvrir était de 19 (dix neuf)! Numéro 50 : 8 transceivers / Numéro 51 : 11 transceivers

11 (à partir de 14h00) et dimanche 12 (de 09h00 à 17h30) mars prochains. Exposition commerciale, grande vente de matériel d'occasion, démonstrations d'activités OM. Entrée 10 Francs. Vaste parking gratuit. Renseignements: M.J.C. de Chenôve, 7 Rue de Longvic, 21300 Chenove. Tél. 03 80 52 18 64 (le lundi soir à partir de 20h30).

Mars 18-19

SARATECH 2000. Salon International des Radiocommunications. Espace Hermès, Lycée Charles-de-Gaulle, à Toulouse-Muret. 4 000 m2 d'exposition commerciale, associative et vide grenier. Village de la Radio, présentation au public de toutes les applications de la radio. Entrée gratuite. Renseignements: IDRE, B.P. 113, 31604 Muret Cedex.

Avril 8-9

Salon International de Saint-Just-en-Chaussée (Oise), à Clermont-de-l'Oise (à 15 km au sud de Saint-Just). Renseignements: Radio-Club Pierre Coulon, F5KMB, B.P. 152, 60131 St Just-en-Chaussée.

Mai 6-7

Les radioamateurs et cibistes des départements 70 et 52 vous invitent au 6ème Salon champêtre organisé par l'Association des Cibistes des Hauts du Val-de-Saône, à Broncourt (Haute-Marne), RN19, au lieu-dit "La Rose des Vents", facile à découvrir en suivant le fléchage dans le triangle Fayl-Billot/Cintrey/Genevrières,

ISS: l'avancement

Le lancement du prochain composant de la Station Spatiale Internationale, le module de service "Zvezda", doit avoir lieu entre le 8 et le 14 juillet 2000 depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Zvezda, qui signifie "étoile" en russe, sera le lieu de vie des premiers équipages à bord de la station. Le module sera lancé par une fusée Proton dont les second et troisième étages ont été modifiés pour assurer une bonne fiabilité du lancement. Outre son rôle de lieu d'habitation, le module abritera aussi les systèmes vitaux de la station, le système de distribution électrique, les systèmes de traitement des données et le contrôle de propulsion. Alors que beaucoup de ces organes seront déplacés ultérieurement dans les modules américains, Zvezda restera au cœur du "quartier" russe de la station. Après son lancement, le module Zvezda va dériver en orbite pendant une quinzaine de jours, avant de rencontrer la structure de la station spatiale déjà en place.

Ce lancement annonce le début de longue série : plusieurs modules américains, japonais et européens sont en cours de finition et devraient être lancés dans le courant de l'année. Gageons que les premières liaisons radioamateurs avec ISS pourront avoir lieu dès cet été.

F5KEI fait son bilan

tait pour la première fois son bilan à l'occasion de son Assemblée mité des votants. L'élection des nouveaux membres du bureau Générale. L'ensemble des radioamateurs de Mazamet (81) et s'en est suivie. Le nouveau bureau de F5KEI est désormais comdes villes voisines, Castres, Albi et des sympathisants posé de la facon suivante : Président F5ARD, vice-président Aveyronnais, F6HKS, le secrétaire de l'association du World F5BJX, Trésorier F5SGJ, Secrétaire F5ARB. ticien de Christophe, F5RSU, la ville de Mazamet a été mise à se). main de maître par Guy, FSEPB, en V/UHF était également faite, De la radio, toujours de la radio, l'année 2000 étant une année nous a fait visiter le site Internet du club, avec des explications te de nos bandes. techniques, détaillées. Le site de F5KEI est classé comme étant. Un apéritif offert par le bureau a clôturé cette assemblée, suivi tion et le maintien à niveau. Benoît et Christophe peaufinent notre passion. sans cesse le site afin de l'améliorer et de l'agrémenter pour le . Un remerciement pour l'aide apportée à Monsieur le Maire de plus grand plaisir des visiteurs. Pour mémoire, l'adresse est la Mazamet, aux établissements More, à GES-Pyrénées et à M. suivante : http://f5kei.radioclub.free.fr.

Le 22 janvier 2000, le Radio-Club de la Montagne Noire présen- Les différents comptes-rendus ont recu l'approbation à l'unani-

Lighthouse DX Club dont F5KEI fait partie, ont suivi avec atten- Différentes commissions ont été créées pour permettre aux tion les différents comptes-rendus de l'association ainsi qu'une membres du club de se diriger vers les OM concernés et compéprésentation très professionnelle de l'ensemble des actions tents en cas de recherche de renseignements sur des sujets spémenées au cours de l'année 1999. Grâce aux talents d'informa- cifiques (informatique, Packet, HF, VHF/UHF, technique et pres-

l'honneur par son radio-club à l'aide de photos réalisées par. Les différents projets ont été émis et seront finalisés au fur et à Maurice, FSLCO. Une rétrospective des concours organisés de mesure des réunions (contests, expéditions et activités diverses). le tout mettant en valeur le dynamisme des participants et l'ac- charnière, un effort sera fait pour décoller le club de la cueil de la ville de Mazamet. Benoît, FSRSV, "Web concepteur", Montagne-Noire et faire connaître F5KEI à tous les OM à l'écou-

l'un des meilleurs sites du Tarn. Le RCMN s'en félicite et le réali- d'un dîner fin. L'occasion était donnée de finir la soirée dans une sateur est satisfait compte tenu du temps consacré pour la créa- ambiance conviviale et remplie d'espérance auant au devenir de


Jean-Pierre Raynaud.

136 kHz: enfin autorisés ?

D'après le Journal Officiel, le tableau national de répartition des bandes de fréquences a été modifié et permet désormais aux radioamateurs français d'accéder à la bande 136 kHz. Renseignement pris auprès de l'ART, si ce texte confirme effectivement l'ouverture de la bande, il convient néanmoins d'attendre la confirmation dans le cadre de la réglementation radioamateur. En effet, un arrêté relatif au service amateur doit être publié avant que cette bande ne soit réellement ouverte. De plus, la récente décision du Conseil d'État en matière de réglementation radioamateur risque de retarder encore un peu plus l'ouverture officielle des LF en France.

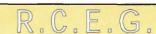Le Journal Officiel annoncait, en février, la modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences.





SPECIALISTE TRANSMISSION RADIO

ANTENNES HE VHF UHF TOUS MODÈLES

ÉMETTEURS / RÉCEPTEURS OCCASIONS TOUS MODÈLES

> **ACCESSOIRES** SAV

> > REPRISES

8, Rue BROSSOLETTE ZI de l'Hippodrome 32000 AUCH

Tél.: 05 62 63 34 68 Fax: 05 62 63 53 58

ou simplement en se laissant guider sur 145,500 MHz. Nombreux exposants, professionnels et brocanteurs, ainsi que diverses associations qui peuvent d'ores et déjà réserver leurs stands. Renseignements:

ACBVS, B.P. 1, 70120 Cintrey; Tél.: 06 07 57 97 16 tous les jours de 8h00 à 19h00 sauf le lundi.

Mai 8-Juin 2

Conférence mondiale des radiocommunications, à Istanbul, Turquie.

Juillet 5-11

World Radiosport Team Championship 2000, le "championnat du monde de radiosport par équipes", à Bled, Slovénie.

Devenir radioamateur

Note de la rédaction : Vu la récente décision du Conseil d'État, l'administration nous fait savoir que les examens sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Il est donc inutile de prendre rendez-vous pour votre examen tant que l'arrêté d'homologation relatif à la règlementation radioamateur n'a pas été signé par la personne compétente.

CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES



Ampli VHF 70W UHF 60 W

+ 2 préamplis. Qualité Pro.

YAESU VX-5R

Tribande

YAESU FF-10

Ampli VHF 100W Qualité Pro Préampli GaAsFET réglable.

Puissance variable.

Photos non contractuelles. Publicité valable pour le mois de parution. Prix exprimés en francs français. Sauf erreur typographique

YAESU VX-1R

Bibande

ROMEG

CEDEX - Tél. 01 39 93 68 39 / 01 39 86 39 67- Fax 01 39 86 47 59





KENWOOD TM-241 VHF



KENWOOD TM-441 UHF



KENWOOD TM-G707 Bibande



KENWOOD TM-V7 Bibande



KENWOOD TM-255 VHF tous modes



KENWOOD TM-455 UHF tous modes



ICOM IC-2100 VHF



ICOM IC-207 Bibande



ICOM IC-2800 Bibande





ALINCO DR-150 VHF



ALINCO DR-605 VHF



YAESU FT-8100 Bibande



YAESU FT-3000 VHF





ALINCO DX-70





YAESU FT-100



ICOM IC-706MKII









YAESU FT-920



KENWOOD TS-570DG

YAESU FT-847



KENWOOD TS-870





YAESU FT-1000MP



ICOM IC-707



ICOM IC-746



ICOM IC-756



ICOM IC-756 PRO

mme Stetzer s'enrichit

Importé en France par Sarcelles Diffusion, cet amplificateur couvre des besoins courants en matière de trafic radioamateur. Un jeune OM, fraîchement arrivé dans le monde passionnant des transmissions amateurs y verra un attrait particulier. D'autre part, cet amplificateur ravira les stations mobiles pour accroître leurs possibilités dans de nombreuses situations.



la face avant du NB-100R est très complète et présente de nombreux réglages,

près quelques instants privilégiés passés en compagnie de cet amplificateur, j'ai été convaincu de son efficacité. Il a d'abord passé un séjour dans l'automobile prestement conduite par YL pour me laisser les mains libres. Plusieurs transceivers ont été employés afin de comparer les résultats. Ainsi, confortablement installé sur la banquette arrière, nous passions

d'un Yaesu FT-847 vers un pocket et d'autres transceivers mobiles. Cela a également été l'occasion de mettre à profit quelques antennes prêtées par le magasin Sarcelles Diffusion (à découvrir ailleurs dans ce numéro-N.D.L.R.).

L'amplificateur se compose de nombreux dispositifs qui semblent un peu compliqués de prime abord pour un usage en mobile.

En réalité, il n'en est rien puisqu'une fois réglé, on n'a plus besoin d'y retoucher. A contrario de la version bibande que nous évoquions dans un précédent numéro, cet amplificateur fonctionne aussi bien en FM qu'en BLU. Si tant est que l'on puisse faire confiance à l'appareil de contrôle utilisé pour mesurer les puissances, nous avons relevé jusqu'à 150 watts en sortie. Il va de soi que cette puissance a été obtenue sur un "coup de sifflet" en mode BLU.

Pour la modulation de fréquence, il est raisonnable de se limiter aux 100 watts annoncés par le fabricant. Cela dit, même dans ces conditions, il est prudent de limiter la durée de vos monologues afin d'éviter tout échauffement intempestif. En plaçant l'amplificateur dans le coffre du véhicule, il est éventuellement possible de lui adjoindre un gros ventilateur qui assurera un excellent complément thermique au déjà énorme dissipateur d'origine.

Présentation du NB-1 00R

Sous une présentation devenue maintenant classique en matière d'amplificateurs mobiles, les véritables innovations technologiques se cachent derrière l'électronique. La face avant de l'appareil se distingue par la présence de nombreuses commandes. Les deux premières sont traditionnelles puisqu'elles permettent de mettre sous tension l'amplificateur et de commuter le mode de fonctionnement.

En bande latérale unique, celui-ci agit sur une constante de temps qui laisse le NB-100R sous tension entre chaque syllabe de l'opérateur. En mode FM, la constante de temps tombe à zéro seconde. On trouve ensuite un commutateur à trois positions qui agit sur les circuits de récep-



Les deux fiches SO-239.

tion. Lorsqu'il est placé en position haute, un relais passe en mode "atténuation". Cette fonction retire 15 dB de gain à l'ensemble de la chaîne de réception. C'est un atténuateur composé de trois résistances qui offre cette possibilité. On y trouvera un grand intérêt lors des contests, par exemple, dans le but de désensibiliser le récepteur. Cette fonction est également fort utile lorsque plusieurs stations proches entrent en liaison sur des fréquences adjacentes.

En position centrale, le commutateur "ATT/PRE" autorise les signaux présents sur l'antenne à passer directement sur l'entrée du récepteur.

En principe, cette voie apporte 0 dB de gain moins les quelques pertes occasionnées par les relais et autres filtres qui composent l'électronique de l'amplificateur.

Enfin, lorsque le commutateur est placé en position basse, on passe en mode "préamplification". Ce mode dispose d'un contrôle du gain qui agit sur une dynamique de 10 dB puisque l'on peut le régler entre 5 et 15 dB. Cela devient possible en manœuvrant le potentiomètre à commande rectiligne.

Dans les trois cas de figure, un indicateur à diode électroluminescente donne l'état de la position du commutateur. En ce qui concerne la partie d'amplification de puissance, il est possible d'injecter une valeur comprise entre 0,2 et 10 watts sans craindre pour la pérennité de l'appareil. Un réglage en face avant permet de contrôler la puissance de sortie.

Différents indicateurs de couleur informent l'opérateur de l'état du fonctionnement de son amplificateur.

Mise en service

Elle est des plus simples puisqu'il suffit de réaliser une installation électrique conforme à la logique. En d'autres termes, il est impératif de faire venir deux fils d'alimentation directement des cosses de la batterie du véhicule.

Avec un tore de ferrite suffisamment gros, on enroulera quelques spires du câble d'alimentation au plus près de l'amplificateur.

Par ailleurs, quelques ferrites disposés sur le parcours du câble d'alimentation seront les bienvenues. Dans tous les cas, il est évidemment déconseillé d'utiliser la prise allume-cigare.

La consommation de courant à pleine puissance dépasse gentiment les 20 ampères sous une tension d'alimentation de 13.8 volts.

Si vous disposez de l'un de ces transceivers capables de fournir une puissance allant jusqu'à 50 watts, il est prudent de bien vérifier la position de la commande de puissance. Il faudra le mettre en position 5 ou 10 watts au maximum avant de le raccorder à votre nouvel amplificateur.

Alors qu'en mode FM l'apport de bruit du préamplificateur ne se fait que très peu entendre, en mode BLU, il est un peu plus flagrant.


Le préamplificateur ne sera mis en route que dans des cas extrêmes de liaisons difficiles.

De plus, il est à noter que lorsque cela ne s'impose pas, il n'est pas vraiment nécessaire de développer toute la puissance disponible.

Une protection contre le ROS excessif permet de contrôler directement et automatiquement le niveau de la puissance de sortie. Une diode indique la présence d'un problème sur l'antenne utilisée.

Une autre protection bien utile consiste à couper l'alimentation de l'amplificateur lorsque sa température arrive à 70 degrés. On y arrive relativement vite en FM!

La gamme Stetzer s'enrichit

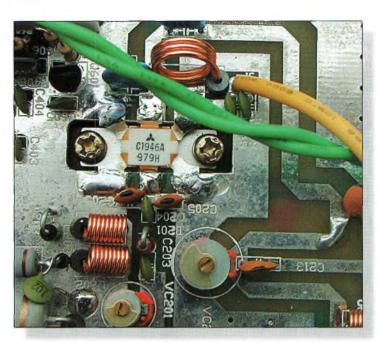

Le driver d'émission.

Enfin, pour vérifier le niveau de sortie, on dispose de cinq diodes correspondant chacune à environ 20 ou 25 watts. Ainsi, pour 100 watts appliqués à l'antenne, les cinq diodes seront allumées.

Pour finir, on peut ajouter que cet amplificateur est bien pensé et qu'il conviendra à de nombreux usages.

On pourra l'utiliser aussi bien en fixe qu'en mobile ou encore en station portable à l'occasion de concours ou d'expéditions. La mise en œuvre reste simple, mais il convient de respecter un minimum de précautions pour l'installation.

Le seul problème majeur qui est commun à toute cette catégorie d'amplificateurs réside dans le préamplificateur de réception qui, bien qu'équipé de transistor à l'arséniure de gallium, produit un bruit, certes relativement faible, mais non négligeable.

Philippe Bajcik, F1FYY



Le transistor de puissance



"full-size" 80/40 mètres

ette antenne filaire n'est certainement pas faite pour tout le monde. Elle requiert, en effet, pas mal de place, plus en tout cas que celle dont dispose l'amateur moyen. Les heureux locataires ou propriétaires d'endroits entourés de prés pourront, quant à eux, s'amuser avec ce cadre dédié aux bandes basses.

Dans l'absolu, à part les antennes monobande, tout aérien est un compromis plus ou moins intéressant. C'est bien connu. Et l'antenne décrite ici en comporte un paquet de compromis. Personnellement, j'ai la place nécessaire pour ériger des antennes monobande du 10 mètres au... 136 kHz. Mais ce n'est malheureusement pas le cas

Si vous disposez de suffisamment de place et d'une certaine quantité de fil électrique, voici l'antenne qu'il vous faut pour trafiquer sur les bandes 80 et 40 mètres. De surcroît, sa configuration permet également l'utilisation d'autres bandes HF, moyennant un coupleur.

de tout le monde, alors j'ai réalisé un cadre bibande : deux antennes en une. Cette configuration n'a pas été sans poser de problèmes que nous allons voir en détail ci-après.

L'antenne Quad

Pour retrouver un diagramme à peu près omnidirectionnel, j'ai opté pour une boucle horizontale. Elle présente un inconvénient pour le DX, car son angle de tir est relativement élevé (de l'ordre de 55 degrés sur 80 mètres et 45 degrés sur 40 mètres). Cependant, cet inconvénient peut être un avantage pour d'autres radioamateurs qui souhaitent trafiquer "localement", soit lors de QSO quotidiens, soit à l'occasion du Championnat de France.

Ces antennes sont à éviter sur les bandes supérieures au 40 mètres.

En revanche, sur 80 et 160 mètres, elles présentent autant, sinon plus de rendement qu'un dipôle ordinaire, suffisant pour le DX, mais peu adapté au trafic local.

De plus, il faut de la hauteur!

Les antennes Quad, polarisées horizontalement ou verticalement, ont prouvé depuis des lustres qu'elles sont efficaces. Je vous les recommande donc tout particulièrement pour les bandes basses.

J'ai commencé la réalisation de l'antenne en partant de la fameuse formule que tout le monde connaît :

L = 306/f(MHz)

mètres et f la fréquence en mégahertz. Cela donne sur 3,650 MHz

où L est la longueur en

une boucle de quelque 83 m de circonférence. Après l'installation temporaire de l'objet, il s'est avéré que le point d'alimentation le plus pratique se situait au milieu d'un des côtés du carré. J'ai donc inséré un balun 4:1 à cet endroit, suivi d'un quart d'onde en coaxial 50 ohms. L'analyseur d'antenne indiquait alors une impédance voisine de 70 ohms ; pas mal. Notez, au passage, qu'en alimentant l'antenne directement dans un coin avec du câble 50 ohms, on obtient un ROS proche de 1,1:1 à la résonan-

Adjonction de la bande 40 mètres

Inutile de dire que c'est ici que les problèmes commencent. L'analyseur d'antenne indiquait une résonance vers 7,600 MHz, une fréquence évidemment trop éloignée de la bande 40 mètres qui nous est allouée. Deux solutions se présentaient alors : proposer l'utilisation d'un coupleur (bof...), ou alors agrandir la boucle. Seulement, en agrandissant la boucle, mon antenne ne résonnerait plus sur 80 mètres, d'où une petite astu-

Imaginons que l'on agrandisse effectivement la boucle 80 mètres, non pas en augmentant ses dimensions physiques, mais en ajoutant un "stub" dans chaque coin du carré, c'est-à-dire là où la tension est maximum à la fré-

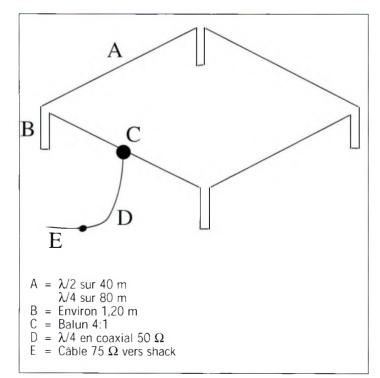


Fig. 1- Schéma de principe de l'antenne Quad bibande horizontale.

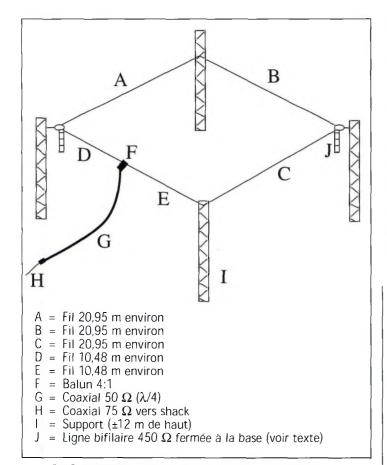


Fig. 2- Dimensions et réalisation pratique de l'antenne 80/40 mètres.

quence de 7 MHz (demi-onde). Ainsi, on conserve les dimensions physiques de l'antenne sur 80 mètres, mais on la rallonge électriquement pour le 40 mètres.

Ces "stubs" supplémentaires doivent pendre vers le bas. Le schéma de l'antenne est donné à la fig. 1. Notez qu'il y a une demi-onde sur 7 MHz entre chaque coin de l'antenne.

Réalisation et essais

Les "stubs" mesurent chacun 1,20 m de long. Ils n'ont quasiment aucune incidence sur la résonance de l'antenne sur 3,5 MHz, car ils n'ajoutent pas de capacité significative là où ils sont placés. Vous pouvez les réaliser en fil de cuivre (deux fils parallèles espacés de quelques centimètres, cinq tout au plus), ou encore à l'aide de ruban TV 300 ohms ou une ligne bifilaire de 450 ohms. L'antenne finie est présentée à la fig. 2.

L'impédance au point d'alimentation indiqué sur le schéma est de l'ordre de 300 ohms. Ainsi, un balun 4:1 suffit pour abaisser l'impédance vers une valeur de 75 ohms.

Aussi, le quart d'onde 50 ohms sur 80 mètres est devenu une demi-onde sur 40 mètres, ce qui nous donne une impédance de 75 ohms à son extrémité. En théorie, puisque la mesure réelle de l'impédance était, là encore, proche de 70 ohms. Cependant, si l'on applique les formules habituelles pour ce genre de calcul, on s'aperçoit que le quart d'onde 80 mètres devrait avoir une longueur d'environ 13,60 m tandis que la demi-onde 40 mètres devrait avoir une longueur d'environ 14,00 m. J'ai donc choisi un compromis (encore un !) de 13,80 m pour cette antenne.

Sur 40 mètres, les essais ont donné de bons résultats sur toute la bande, sans l'aide d'un coupleur. Cependant,



sur 80 mètres, le ROS est monté quelque peu, comme prévu ; un coupleur a donc été utilisé.

Fonctionnement multibande

Curieux de nature, j'ai également essayé de faire fonctionner le carré sur d'autres bandes. Si quelques résonances hors bande sont trouvées, il est nécessaire d'utiliser un coupleur. Mais celui-ci permet le trafic sur toutes les bandes HF, y compris les bandes WARC.

Ainsi, on obtient une antenne qui présente plusieurs longueurs d'onde sur les bandes hautes, avec le gain que cela implique, mais avec un rendement "approximatif"; ce n'est pas une beam monobande, tout de même!

Rayonnement

Concernant les mesures réalisées avec un champmètre et les résultats trouvés avec l'ordinateur, les essais sur l'air se confirment à peu près. Ce carré présente un bon rendement aux angles élevés et un rendement moven (mais exploitable) sur les trajets DX. Sur 40 mètres, l'angle de tir est légèrement plus faible que sur 80 mètres, ce qui en fait une antenne intéressante pour le DX sur cette bande. Pour conclure, vous aurez donc besoin d'un terrain mesurant au moins 22 m de côté et quatre supports (mâts, pylônes, arbres, bâtiments...) le plus haut possible, 12 m paraissant une hauteur "honnête".

Mark A. Kentell, F6JSZ





Les secrets du CTCSS

vous achetez transceiver portatif VHF ou VHF/UHF, il a de fortes chances que votre nouvelle acquisition comporte fonction une CTCSS: le fameux "Continuous Tone-Coded Squelch System". Vous en percevrez sûrement les subtilités lorsque le relais ou transpondeur local restera sourd à vos appels, ou si le transceiver de votre voisin lors de l'assemblée géné-

La plupart des transceivers portatifs dernier cri sont équipés d'origine d'un encodeur/décodeur CTCSS.

Le CTCSS fait aujourd'hui partie intégrante des fonctions offertes par les transceivers portatifs fonctionnant dans les gammes VHF et UHF. Bien que son utilisation soit encore assez peu répandu en France, la présence généralisée de cette fonction sur tous les nouveaux appareils devrait permettre une modernisation des relais et transpondeurs. Voyons de quoi il s'agit.

rale de votre radio-club reste muet, bien que vous lui infligez un rayonnement de plusieurs watts!

En réalité, le CTCSS est une tonalité subaudible contenu dans le signal émis. Lorsque le relais ou le transceiver de votre correspondant est programmé pour recevoir telle ou telle tonalité, son squelch ne s'ouvre que si le signal émis comporte lui aussi la même tonalité subaudible.

Le CTCSS fut d'abord développé par Motorola et était commercialisé sous le nom de "Private Line", ou tout simplement "PL". Les fréquences des tonalités de l'époque sont restées les mêmes (voir tableau). Côté équipements, si la plupart des transceivers "pocket" sont capables de transmettre ("encoder") des tonalités CTCSS, tous ne sont pas encore équipés de décodeurs. Heureusement, cependant, les nouveaux émetteurs-récepteurs VHF/UHF apparaissant sur le marché sont équipés d'origine pour émettre et recevoir ces tonalités.

Pour les appareils de la génération précédente, vous devrez l'équiper d'un décodeur CTCSS, souvent disponible en option.

Un garde-barrière électronique

Un décodeur CTCSS vous permet de choisir les signaux que vous désirez entendre. En activant le décodeur, l'appareil devient muet; seuls les signaux comportant la tonalité CTCSS choisie par vos soins seront audibles, bien que le Smètre donnera quand même signe de vie. Tous les autres signaux sont ignorés. Ils sont là, mais vous ne les entendez pas. En activant le décodeur CTCSS, votre transceiver se transforme en un récepteur protégé. Mais pourquoi donc vouloir limiter la réception des signaux ?

Limiter l'accès

À l'origine, on équipait les relais et autres transpondeurs de systèmes CTCSS afin de les protéger contre d'éventuels "intruders". Ainsi, seuls les opérateurs connaissant la tonalité CTCSS permettant l'ouverture du relais pouvaient accéder à ses fonctions. Il n'y a plus guère de relais que l'on "protège" de la sorte, puisqu'il est aujourd'hui très facile de trouver la tonalité CTCSS nécessaire pour accéder à un relais particulier. De plus, les récents transceivers portatifs disponibles dans le commerce peuvent "scanner" un signal et afficher la tonalité subaudible qui s'y trouve cachée. Il suffit d'écouter la fréquence d'entrée du relais et, lorsqu'un utilisateur s'apprête à le déclencher, le transceiver s'occupe de décoder la tonalité CTCSS envoyée.

Cependant, le CTCSS est encore un bon moyen de protection, notamment dans le cas de relais temporaires utilisés par exemple au cours d'exercices ADRASEC. Utilisés pour de courtes périodes, ces relais se retrouvent protégés contre une éventuelle intrusion volontaire, ou involontaire.

Enfin, utilisé en conjonction avec des codes DTMF, le CTCSS constitue une excellente protection pour limiter l'accès à certaines fonctions d'un relais.

Partage des fréquences

Dans certaines limites, le CTCSS peut permettre à plusieurs groupes d'opérateurs d'utiliser une même fréquence sans que les signaux de l'un ou de l'autre groupe n'interfèrent entre eux. Une telle application est particulièrement attrayante lorsqu'il s'agit de relais

Dans les zones à forte densité de population, ou en cas de "bonne" propagation, il n'est pas rare que deux relais s'ouvrent mutuellement. Les commissions et groupes de coordination des fréquences essaient d'éviter que deux relais à proximité se retrouvent sur le même couple de fréquences, mais on n'est jamais à l'abri du E-sporadique qui fait que la couverture des deux relais se chevauche (fig. 1). En installant un système CTCSS sur les deux relais, avec une fréquence différente pour chacun d'eux, les déclenchements intempestifs disparaissent. Il suffit alors à l'utilisateur du relais de programmer la tonalité correspondant au relais qu'il souhaite utiliser.

Le CTCSS est également utile en simplex. Par exemple, sur mon point haut, lors du QSO quotidien sur 145,500 MHz avec les OM du secteur, il n'est pas rare que j'entende aussi un QSO lointain déjà en cours. Dans ce cas, il suffirai que tous les amateurs du groupe local choisissent une tonalité CTCSS commune pour que le problème disparaisse. Cela dit, on peut aussi changer de fréquence...

Appels sélectifs

Parfois, il peut être nécessaire de faire une "sélection" parmi les signaux présents sur la fréquence. En veille, en attendant qu'un ami OM vous rejoigne, alors que vous êtes occupé à autre chose, vous ne voulez pas entendre tout le brouhaha de la fréquence d'appel simplex. Le CTCSS offre,

Tableau I- Les fréquences CTCSS (en Hz). là encore, une solution intéressante.

Si votre transceiver est muni d'un décodeur de tonalités CTCSS, il suffit de le mettre en marche et tout les bruits disparaissent! C'est particulièrement utile lorsque vous conduisez (tous vos passagers n'apprécient pas forcément le "doux" son des liaisons FM en VHF), ou lorsque vous êtes devant la télé...

Quelques précautions

L'utilisation du CTCSS peut présenter quelques désagréments. En effet, lorsque le décodeur est en service, vous n'entendez pas tous les signaux présents sur la fréquence.

Ainsi, avant de passer en émission, il convient soit de jeter un œil sur le S-mètre, soit d'appuyer sur "MONI" pour ouvrir le squelch manuellement.

Malheureusement, cette fonction n'est présente que sur les transceivers portatifs. Aussi, lorsque vous n'avez plus besoin du décodeur CTCSS, n'oubliez pas de le mettre hors service. Enfin, sachez que certains re-

CHOLET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

KITS et Composants H.F.

Convertisseur d'impédance pour antenne long Fil nouvelle version 500 W PEP prix promotionnel

290 FTTC

RFIC. Power Amplifier ASGA 1,255 à 2,3 GHz 630 mW Gp = 29 dB

62 FTTC

18 rue Richelieu - 24660 Chamiers

Tél: 05 53 05 43 94 Fax: 05 53 35 41 46

lais ne retransmettent pas les tonalités CTCSS que l'on aimerait voir retransmis sur la fréquence de sortie. Pour le sa-

voir, faites un essai avec un ami.

Bon trafic en VHF!

Mark A. Kentell, F6JSZ

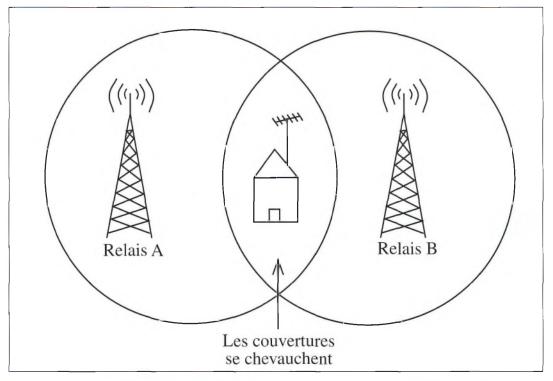


Fig. 1 – La couverture des deux relais se chevauche. Cela peut être dû à la propagation par exemple. L'emploi du CTCSS permet d'éviter les déclenchements mutuels des deux relais.

idanision portable sur 2,4 GHZ

L'ensemble d'émission-réception prêt à fonctionner, compact et léger.

C'est une grande chance pour nous, radioamateurs, de voir apparaître sur le marché des ensembles d'émission-réception fonctionnant dans la

bande ISM 2,4 GHz. On assiste de plus en plus à une miniaturisation des modules ce qui permet de faire fonctionner son imagination. En ce qui nous concerne, nous avons trouvé des modules ISM "Comtech" parfaitement adaptés au projet dont nous rêvions. La réalisation de notre téléviseur portatif n'aurait pas été possible sans le secours de ces modules de très belle facture.

cent numéro de CQ Radioamateur un ensemble d'émission et de réception 2,4 GHz consistant en une caméra couleur équipée de son émetteur. Ici, nous avons réalisé le

ous vous présen-

tions dans un ré-

Ici, nous avons réalisé le contraire, puisque c'est le moniteur qui est équipé du récepteur.

Pour des activités de télévision amateur en portable ou en mobile, ou même directement depuis le domicile, il peut être intéressant, en effet, de disposer d'un récepteur parfaitement autonome. De plus, cette application peut tout aussi bien se faire à

partir d'un tuner de démodulateur satellite.

Notre récepteur 2,4 GHz a été réalisé de la manière la plus simple possible : une entrée RF équipée d'un connecteur SMA pour notre

Les premiers
essais de
transmission
en couleur.
Le repport signal sur bruit est ici
assez bas, mais les conditions
ne sont pas favorables...

module "Comtech", un interrupteur marche/arrêt et un réglage de la luminosité. Ce dernier n'est pas de trop, car comme chacun le sait, les afficheurs à cristaux liquides ne sont pas très visibles en lumière du jour. De surcroît, selon l'orientation de l'écran par rapport aux yeux, il est souvent utile de prévoir ce réglage. Une autre commande était également possible, mais le jeu n'en valait pas la chandelle et cela fut aussitôt

abandonné. Il s'agissait du ré-

glage des couleurs. Nous verrons plus loin qu'il aurait été envisageable de faire une sortie vidéo annexe pour alimenter un magnétoscope ou un autre moniteur.

Le haut-parleur prend place dans le coffret du récepteur via un petit amplificateur audio à gain réglable afin de pouvoir écouter la sous-porteuse "son" correspondante. A titre indicatif, à l'heure où j'écris ces lignes, notre récepteur n'en est pas encore équipé, mais cela ne saurait tarder avec, qui plus est, un silencieux basses fréquences. Les habitués au trafic ATV sont souvent confrontés à ce genre de problème lorsque le correspondant cesse ses transmissions. Un squelch audio est donc le bienvenue avec en plus, un schéma qui est adaptable sur tous les systèmes existants.



de l'émetteur terminé. L'électronique de l'émetteur terminé.

Télévision portable sur 2,4 GHz

Du côté de la partie d'émission, c'est également un module "Comtech" qui a été utilisé. Devant ses dimensions minuscules, il fallait en profiter pour utiliser l'un des coffrets en plastique, miniature, qui dormait depuis des "lustres" dans un fond de tiroir. J'ai préféré utiliser des coffrets en plastique pour leur grande facilité d'usinage. Je ne suis pas très bien équipé pour travailler les matières plus dures.

En revanche, avec des matériaux comme le plastique, il est possible de pratiquer des usinages avec un minimum d'outils. En ce qui me concer-

table d'une inductance. Par contre, si vous la modifiez, pensez à changer le filtre céramique du récepteur ; ça fonctionnera mieux ainsi! L'émetteur fonctionne de 12 à 24 volts sans aucun artifice particulier et il dispose d'une entrée et d'une sortie vidéo. Avec le circuit intégré utilisé pour cette fonction, il était même possible de rajouter une seconde sortie sans que cela ne dérange le fonctionnement. En ce qui concerne la puissance, nous verrons plus loin comment on va pouvoir passer des dix petits milliwatts d'origine à plus de 500 mW pour une somme

On peut même envisager une autre application de ce récepteur. Elle consiste à réaliser пn petit convertisseur de réception permettant de transforles mer Notez le circuit images reintégré da çues sur distribution 1,255 GHz et de les passer vidéo à trois sorties. l'une d'entre elles

sur 2,400 GHz. Pourquoi

Une autre application qui vient immédiatement à l'esprit réside dans l'aide apportée au calage d'une parabole. Pour un installateur, l'intérêt est évident, et pour les radioamateurs férus de transmissions sur 10 GHz, on peut caler sa parabole en haut du pylône avec le petit récepteur 2,4 GHz présenté ce mois-ci. En injectant la vidéo démodulée dans le petit émetteur 2,4 GHz, on retransmet "làhaut" les images et le calage de la parabole devient un jeu d'enfant.

Enfin, citons la plus évidente des applications qui concerne la protection des locaux par des systèmes de vidéosurveillance.


Dans certains cas, il peut être utile d'emmener avec soi le récepteur afin de pouvoir rester en contact visuel avec un lieu donné. Il faut savoir que le récepteur est équipé de quatre canaux qui ont la possibilité d'être balayés, c'est-àdire que si vous disposez de quatre émetteurs calés sur 4 canaux différents, le module de réception les balavera à l'infini comme si l'on utilisait un véritable séquenceur vidéo! Cette fonctionnalité est rendue possible grâce à l'emploi d'un microcontrôleur comme un PIC, par exemple.

n'est pas employée.

Et puis, on en terminera ici avec les applications possibles, pour tous les radioamateurs qui ont des enfants en bas âge, c'est le "baby sitter" audio et vidéo idéal pour les surveiller pendant que papa ou maman fait de la radio d'amateur en toute quiétude.

Un tuner d'émission miniature et poids plume

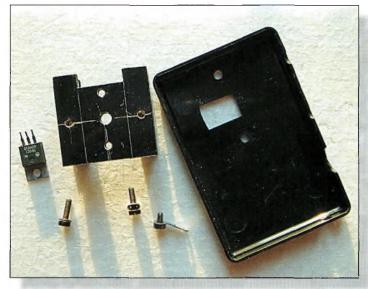Il est toujours très intéressant et divertissant de voir comment les concepteurs de matériels électroniques emploient leurs neurones. C'est




L'une des grandes étapes de conception mécanique, la partie régulation de l'alimentation : un gros dissipateur thermique est indispensable en fonctionnement sous 24 volts.

ne, je n'ai utilisé que quelques forêts et un gros cutter à lame rigide.


Une fois que tous les trous et découpes furent exécutés, la finition des coffrets en plastique a été réalisée à partir d'une peinture à base de nickel qui fut appliquée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ce, avant le montage des composants électroniques.

Du côté des caractéristiques, l'émetteur développe une puissance d'environ 10 mW et dispose d'une sous-porteuse audio à 5,5 MHz. Celle-ci est d'ailleurs modifiable par simple réglage du noyau ajusd'argent parfaitement ridicule. C'est le magasin Cholet Composants qui nous a gentiment mis un circuit intégré de ce genre à notre disposition. A titre indicatif, ce petit génie de l'amplification fonctionne également 1,2 GHz. Voilà, en gros, la présentation de notre nouvel ensemble de transmission et de réception d'images sur 2.4 GHz.
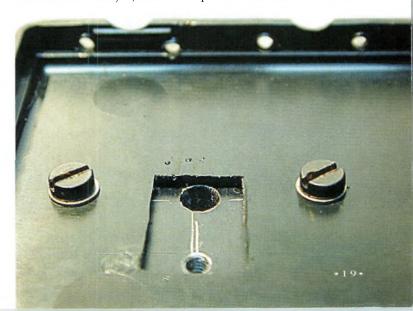
> Détail de la découpe du coffret de l'émetteur pour laisser traverser le régulateur de tension vers le dissipateur thermique.



RÉALISATION élévision d'amateur

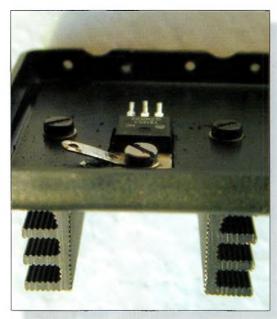

Le régulateur de tension, une fois fixé.

souvent édifiant et très instructif. En revanche, il convient de faire très attention aux manipulations qu'il vaut mieux éviter de pratiquer à l'intérieur des modules.

Comme vous le montrent certaines photographies, la miniaturisation n'a pu être obtenue que par l'emploi de composants extrêmement petits.

Il existe deux versions de ces modules d'émission : les mo-

"15dèles 2400MT" pour l'un et "MTS" pour l'autre. Le premier pèse 40 grammes et le tuner mesure 60 x 47 x 16 mm. second prend la forme d'un boîtier beaucoup plus petit dont la masse ne dépasse pas 30 grammes pour des dimensions de 44 x 38 x

12 mm. Les caractéristiques électriques restent les mêmes puisqu'ils disposent tous deux de quatre canaux synthétisés. La synthèse de fréquence est assurée par un circuit intégré Philips ou Plessey SMC qui porte le doux nom de "SP5055S". Son pilotage est assuré par l'intermédiaire d'un microcontrôleur de la catégorie des PIC. Il est donc possible de refaire un programme dans un autre PIC et de le remplacer par celui qui existe. Le module est donc adaptable à la bande radioamateur.

Les chronogrammes et protocoles de programmation du SP5055S sont disponibles via Internet à l'adresse <http://microwave.free.fr>. La sélection des canaux se fait par l'intermédiaire d'un strap qui sert de cavalier. Une barrette à huit picots sort du module pour les laisser apparaître. En ce qui nous concerne, elles ont été dessoudées de 1 000 ohms. La tension d'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de ce module doit être comprise entre 11 et 12 volts en prévoyant une consommation courant d'environ 110 mA. Vous l'aurez compris, ce module miniature intègre toute l'électronique à l'intérieur de sa carapace métallique.

Cela n'est malheureusement pas le cas des ensembles dont nous parlions à l'occasion



Le module d'émission à capot ouvert : une bien belle réalisation !

pour ne laisser qu'un seul strap sur le circuit imprimé. Cela a permis d'avoir une surface bien plate pour plaquer le module contre la face avant, la fixation de celui-ci étant assurée par l'écrou de la fiche SMA, dorée (s'il vous plaît!). Les fréquences disponibles d'origine sont 2,413, 2,432, 2,451 et 2,470 GHz avec une puissance d'émission de 10 mW sous une "curieuse" impédance de 75 ohms.

L'amplitude des signaux vidéo qui doivent être appliqués pour avoir une excursion de 30 MHz crête-à-crête est de 2 volts (à vide). La sous-porteuse audio est calée sur 5,5 MHz et réclame une tension BF de 2 volts crêteà-crête sous une impédance


d'un précédent article. A titre indicatif, on

réussit à les trouver en grandes surfaces pour des sommes d'argent de l'ordre de 500 Francs. En revanche, le module ne peut pas fonctionner seul et l'on est obligé de lui adjoindre, en extérieur, un microcontrôleur et le traitement de la vidéo, ce qui n'est pas le cas des modules "Comtech".

Au niveau d'une réalisation personnelle, les choses ne sont plus pareils puisque avec les modèles "15-2400MTS" il est possible de réaliser un émetteur vraiment "de poche" comme nous le verrons plus loin.

Le démodulateur 2.4 GHz

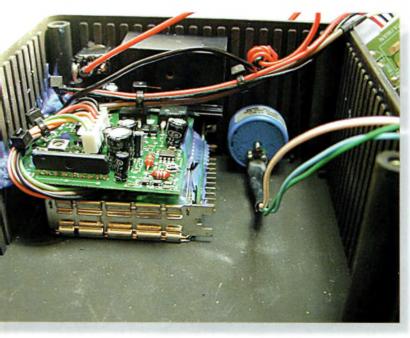Sous 1a référence "15-2400VR" se cachent bien des choses. Ce n'est pas qu'un module que nous avions entre les mains, mais bel et bien un produit fini, avec ses accès d'alimentation et ses



Le tuner 2,4 GHz et son électronique prennent peu de place dans le boîtier du récepteur.

élévision portable sur 2,4 GHz

connecteurs de sortie pour la vidéo et l'audio. Le module de réception porte également la marque "Comtech" mais nécessite une platine annexe pour le traitement des informations. Un câble méplat connecté à chaque extrémité transporte la vidéo en bande de base, l'alimentation et le bus de données en direction du synthétiseur de fréquences. Ce dernier est exactement le même que celui qui se trouve dans l'émetteur, un SP5055S ou son équivalent chez Philips.

La vidéo en bande de base doit être traitée pour extraire la sous-porteuse audio à 5,5 MHz ainsi que le filtre de désaccentuation vidéo. Un amplificateur porte ensuite le niveau de la vidéo jusqu'à 1 Volt crête-à-crête sous une impédance de 75 ohms. La sortie audio atteint une am-



il sera bientôt équipé d'une nouvelle version "à fente".

plitude de 2 volts crête-àcrête que l'on peut injecter dans un petit amplificateur réalisé autour d'un classique TDA2030, par exemple. Lorsqu'il est alimenté sous 12 volts, ce module consomme un courant de 300 mA au maximum.

L'écran à cristaux liquides

Cet écran est disponible auprès des magasins "Sélectronic" depuis déjà pas mal d'années. Son prix de revient avoisine les 1 000 Francs en version nue. La taille visible de l'affichage de marque SHARP correspond à une

diagonale de 4 pouces (un peu moins de 102 mm). Les circuit de démodulation de la vidéo correspond au standard PAL, avec une résolution verticale de 234 points et de 383 points en résolution horizontale. Si des signaux SE-CAM sont injectés sur l'entrée du moniteur, les images seront visualisées en dégradés de gris.

La tension d'alimentation doit se situer aux alentours de 12 volts. La consommation de courant atteint 400 mA sous ces conditions. Avec sa masse de seulement 250 grammes, ses dimensions, hors tout, atteignent

120 x 97 x 40 mm. Quatre languettes sortent sur les côtés pour permettre la fixation du moniteur à l'intérieur d'un coffret.

Plusieurs réglages sont disponibles sur la carte de circuit imprimé. Certains d'entre

eux peuvent se retrouver déportés en face avant si l'on utilise un potentiomètre de valeur convenable. En ce qui nous concerne, seule la commande agissant sur la luminosité à été déportée. Il est conseillé de ne pas toucher aux réglages correspondant à la balance des blancs qui agissent sur les couleurs bleu et rouge. En revanche, il est possible d'éloigner la commande du réglage des couleurs. Les fils permettant d'accéder au module sont répartis sur un connecteur rectiligne de type HE14 au pas de 2,54 mm.

Le cahier des charges imposé

L'idée de départ consistait à pouvoir disposer d'un ensemble autonome et de petites dimensions permettant d'effectuer les fonctions classiques d'une petite télévision portable. L'émetteur devait



Le principe retenu pour fixer ensemble les fiches BNC et les deux capots du boîtier an plastique.


entrée vi-

déo avec une sortie auxiliaire. Cette dernière permet de réinjecter la vidéo injectées dans l'émetteur de manière transparente, c'est-à-dire que la présence ou non d'une charge de 75 ohms sur cette sortie n'influence pas du tout l'excursion en fréquence de l'émetteur. Pour ce faire, nous avons utilisé un répartiteur de signaux vidéo fabriqué par SGS-THOMSON, le TEA 5114. Il intègre trois amplificateurs de ligne dont le gain avoisine 6 dB. Les trois entrées à haute impédance sont mises en parallèle et chargées sous 75 ohms. Les trois sorties indépendantes permettent alors de récupérer trois voies vidéo qui pourront assurer la distribution des sidifférentes gnaux vers charges de 75 ohms comme, par exemple: moniteur, magnétoscope, autre émetteur de télévision, etc. Par ailleurs, nous voulions un émetteur capable de fonctionner de manière transparente avec des tensions d'alimentation allant de 12 à 24 volts sans avoir à commuter quoi que ce soit. Cela a été

réalisé en utilisant un simple régulateur de tension "7812" monté sur un radiateur volumineux.


En fait, la tension de fonctionnement minimale est de 12,6 volts à cause de la diode série protégeant des inversions de polarité. Comme l'émetteur est capable de travailler sous une tension de 10 à 10,5 volts, cette tension lui suffit pour assurer un fonctionnement parfaitement correct. Cela est d'ailleurs heureux, car lorsque la tension appliquée sur l'émetteur est de 12,5 volts, on récupère en sortie du régulateur une tension non stabilisée de 10,5 volts. Cela n'est pas gênant, car le module d'émission se charge du reste.

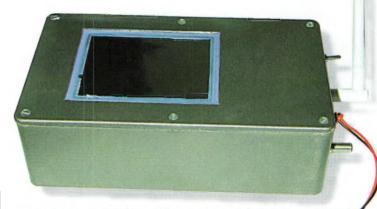En ce qui concerne le récepteur, l'objectif à atteindre consistait en un ensemble de réception totalement autonome. Avec des dimensions de coffrets plus importantes, il était même possible d'intégrer une petite bat-



Notez la finition autour de l'écran LCD, on y arrive assez facilement en protégeant l'écran et son pourtour avec du ruban adhésif repositionnable. Une pâte silicone bleue contribue à un joli fini. Une plaque en verre à été rajoutée par la suite pour protèger l'écran LCD.

RÉALISATION élévision d'amateur

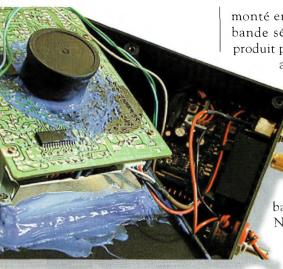

La solution retenue pour fixer l'écran LCO, peu esthétique mais bien pratique et fiable à l'usage.

terie. Toutefois, l'important était d'avoir un écran et un haut-parleur dans la même boîte, le tout équipé d'une tête de réception 2,4 ou 2,3 GHz. Par ailleurs, pour un confort d'utilisation accrue, nous avons conçu un petit dispositif de silencieux BF. Les schémas proposés en annexe donnent les valeurs des composants. Les deux schémas ont été essayés, mais celui qui est en service est le plus simple des deux. Celui

du dessus est beaucoup plus

universel, car avec son relais

de commutation, il est pos-

sible de mettre à la masse

n'importe quel haut-parleur.

Le principe reste simple : un

amplificateur opérationnel

monté en filtre actif passebande sélectionne le bruit produit par le démodulateur

aux alentours de 17 kHz. Après détection, on dispose d'une tension continue de commande qui agit sur les

bases d'un transistor NPN ou PNP selon le schéma. Étant donné que les signaux de fréquences in-

férieures à 17 kHz ne sont pas sélectionnées par le filtre, la sortie audio n'est pas en court-circuit et l'on peut entendre son correspondant.

L'un ou l'autre de ces deux schémas peut être étendu vers n'importe lequel des démodulateurs satellites existants. On évite ainsi de "s'en prendre plein les oreilles" lorsqu'un copain coupe inopinément son émission télé. Simple et pratique en somme...

La réalisation de notre ensemble

A ce niveau, chacun pourra réagir en fonction de ses besoins ou des disponibilités en coffrets. Pour notre part, ce sont des coffrets en ABS qui ont été retenus. Après la réalisation des différents per-


çages et évidemment pour le passage des connecteurs et de l'écran, une peinture au nickel à été appliquée à l'intérieur des deux coffrets. Elle reste malheureuse

ment assez coûteuse sauf si l'on se groupe pour en acheter. En revanche, le produit peut être stocké pendant plusieurs années sans qu'il perde ses propriétés. La seule chose à changer entre chaque longue période de non utilisation est le petit projecteur. En effet, il vient à se boucher par le flux de matière métallique qui est resté dans son conduit. Les personnes équipées d'outils ad hoc pourront s'orienter de préférence vers des coffrets en aluminium moulé.

Les modules d'émission et de réception tiennent uniquement au coffret par l'intermédiaire du connecteur d'antenne, des SMA femelles sur chacun de nos modules. Les différents usinages de forme en toute simplicité. Le circuit intégré utilisé est spécialement prévu pour cette bande ISM. Avec son gain typique de 28 dB, il permet d'obtenir une puissance de 500 mW sous une tension d'alimentation de 5 volts. Nous vous en reparlerons, mais vous pouvez dores et déjà vous renseigner auprès de votre marchand de composants.

Pour conclure

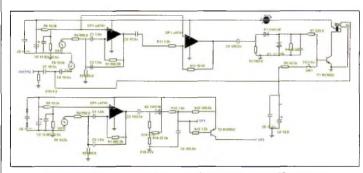Voici que s'achève cette description qui nécessite plus de compétences en mécanique qu'en électronique. De nombreux modules actuellement disponibles peuvent être em-



Les deux schémas proposés pour réaliser un silencieux BF universel.

rectangulaire sont pratiqués avec un gros cutter muni d'une lame neuve.

Pour la fixation de l'écran LCD, nous avons utilisé une méthode simple mais des plus efficaces. Il est fixé à l'aide de pâte silicone bleue qui a une bonne tenue mécanique et thermique. Le dessous du circuit imprimé de l'écran est ensuite doté d'un pied de maintien. Celui-ci a été découpé dans une ancienne boîte de protection pour pellicule photo. Il sert à plaquer l'écran entre la face inférieure et supérieure du coffret.

Il n'y a guère d'autres commentaires à faire en ce qui concerne cette réalisation. Les photographies en montrent suffisamment. Notez encore la préparation d'un module d'extension qui permettra de passer la puissance de 10 à "au moins" 500 mW

ployés. On trouve suffisamment d'ensembles 2,4 GHz dans des grandes surfaces à des prix compétitifs pour ne pas se priver de cette bande très intéressante.

Au niveau des applications radioamateurs, on peut envisager l'emploi des bandes 2 300 et 2 400 MHz dans de nombreux domaines. En ce qui me concerne, je les utilise comme "voie de service" interne au QRA. Entre la caméra émettrice dont nous vous avions déjà parlé et le nouveau récepteur portable qui fait l'objet de cet article, voici de quoi relayer de nombreuses images d'un point à un autre!

Philippe Bajcik, F1FYY

L'émetteur an cours de câblage.



ATTENTION, antennes uniquement réservées aux DX-eurs




es antennes ZX-YAGI sont destinées aux opérateurs passionnés par le DX et sont fabriquées avec des matériaux de choix pour offrir une résistance à toute épreuve et la meilleure performance possible!

L'utilisation d'un aluminium de très grande qualité (2004 Titanan + 6061 - T6), permet de donner à nos clients une garantie de 5 ans contre la corrosion et la résistance aux vents. Connaissez-vous d'autres constructeurs d'antennes qui offre la même garantie ?

Les éléments en tube d'aluminium ont un diamètre de 50 mm pour le 7 MHz, 32 mm pour le 14 MHz et 25 mm pour le 21, 17 et 28 MHz. Le diamètre du boom dépend de sa longueur (Minimum 50 mm). Les fixations pour les éléments sont des plaques d'aluminium de 5 mm d'épaisseur et de 10 x 15 cm. ZX Yagi fournit un gamma

match acceptant une puissance de 3 kW.

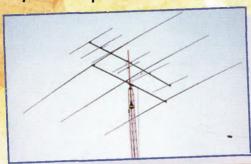

DIRECTIVES:

So MHz 50 MHz 50 MHz 50 MHz 50 MHz 50 MHz	61. 2 3 4 5 6	Boom (m) 0.60 1.75 2.75 4.35 6.40	Gain (dB) 6.2 9.1 11.4 12.1 12.5	F/B (dB) -18 -25 -28 -28 -35	765 F 1230 F 1480 F 1730 F 2350 F
28 MHz 28 MHz 28 MHz 28 MHz 28 MHz 28 MHz 28 MHz 28 MHz 28 MHz 28 MHz	2 3 4 5 5DX 6 7 8 9REF	0.90 3.00 5.00 7.50 8.00 11.40 14.00 18.00 16.70	6.3 9.1 11.4 12.1 12.7 12.5 14.1 15.1 15.8	-18 -25 -28 -28 -35 -35 -42 -44	1245 F 1590 F 1990 F 2600 F 2700 F 3150 F 4150 F 4750 F 5300 F
27 MHz 27 MHz 27 MHz 27 MHz 27 MHz 27 MHz 27 MHz 27 MHz 27 MHz 27 MHz	2 3 4 5 5DX 6 7 8 9REF	0.90 3.00 5.00 7.50 8.00 11.40 14.00 18.00 16.70	6.3 9.1 11.4 12.1 12.7 12.5 14.1 15.1 15.8	-18 -25 -28 -28 -35 -35 -42 -44	1245 F 1590 F 1990 F 2600 F 2700 F 3150 F 4150 F 4750 F 5300 F
24 MHz 24 MHz 24 MHz 24 MHz 24 MHz	2 3 4 5 6	1.10 3.50 5.50 8.60 14.50	6.3 9.1 11.4 12.1 12.7	-18 -25 -28 -28 -35	1550 F 1950 F 2450 F 3250 F 3750 F
21 MHz 21 MHz 21 MHz 21 MHz 21 MHz	2 3 4 5 6	1.30 4.15 6.40 10.20 14.70	6.3 9.1 11.4 12.1 12.7	-18 -25 -28 -28 -35	1790 F 2295 F 2990 F 3590 F 4290 F

Bandos	ól.	Boom (m)	Gain (dB)	F/B (dB)	Prix
18 MHz	2	1.45	6.3	-18	1910 F
18 MHz	3	4.90	9.1	-25	2450 F
18 MHz	4 5	7.50	11.4	-28	3290 F
18 MHz	5	11.20	12.1	-28	3690 F
14 MHz	2	1.70	6.3	-18	2190 F
14 MHz	3	6.20	9.1	-25	3390 F
14 MHz	4 5	9.40	11.4	-28	4250 F
14 MHz	5	14.40	12.1	-28	5090 F
10 MHz	2	2.35	6.3	-18	2590 F
10 MHz	3	8.55	9.1	-25	3790 F
10 MHz	4	13.6	11.4	-28	4690 F
7 MHz	2	3.35	6.3	-18	8950 F
14/21/28 MHz	2	2.02	4.5/5/5.8		2790 F
14/21/28 MHz	3	4.04	6/6.8/7.5	大量	3990 F
DEASA .	9/0	1 /00 AALI	175	Life College College	

BEAM 14/21/28 MHz:

Longueur au refli	ecteur :	7,9 m		TO SERVICE THE REST
14/21/28 MHz	2	2.02	4.5/5/5.8	2790 F
14/21/28 MHz	3	4.04	6/6.8/7.5	3990 F

MINI2000 - BEAM 14/21/28 MHz :

Longueur du réflecteur : 5 m 14/21/28 MHz 3 2.00 5.5/5.76/6.5 2190 F

MINI - BEAM (G4MH) 14/21/28 MHz:

 Longueur du réflecteur : 3,74 m

 14/21/28 MHz
 2
 1.50
 3/3.5/4.5
 1495 F

 14/21/28 MHz
 3
 3.00
 4/4.5/5.5
 1990 F

VERTICALES MULTIBANDES:

GP3 14/21/28 MHZ 3.90 690 F GP2W 18/24 MHZ 3.20 690 F

MAGNÉTIC BALUN:

MTFT 2000

ZX YAGI

R. ERRACH LICENSON CANADA CA



MTFT 200

Tél.: 01 34 89 46 01

Fax: 01 34 89 46 02




290 F



mplification de puissance en décamétrique


Cet article n'a pas la prétention de vous décrire une réalisation personnelle. Son but consiste à vous présenter différentes manières de concevoir des amplificateurs de grosse puissance. Nous avons notamment puisé dans des notes d'applications Motorola. Elles datent d'ailleurs un peu, puisque l'une d'entre elles est de 1983. Vous n'avez donc pas affaire à un scoop d'enfer. Cet article se veut plus à titre informatif afin d'apporter des idées aux radioamateurs qui souhaiteraient se lancer dans ce genre de réalisation. Avec un ou deux kilowatts à mettre en œuvre, on entre dans la cour des grands...

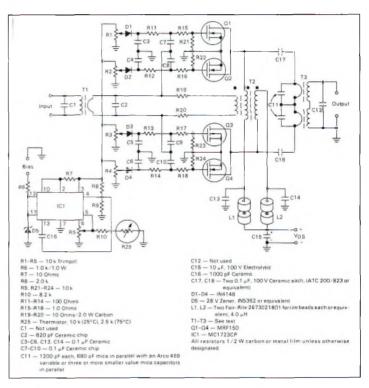

Le schéma d'application proposé par Motorola.

près avoir mis à sac les différents endroits dans lesquels j'étais susceptible de trouver la docu-

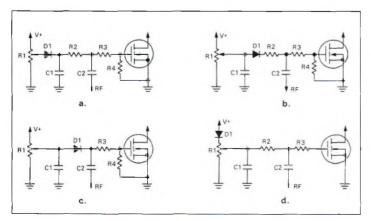mentation en question, il fallait faire un tri par rapport aux disponibilités de composants. Il existe aux US une société qui est spécialisée



Les différentes configurations pour la polarisation de la gate.

dans la vente de composants et de circuits imprimés utilisés par Motorola pour faire leurs prototypes que l'on retrouve dans les notes d'applications. Il s'agit de Communication Concepts Inc. (1) Pour l'approvisionnement des composants, vous pouvez également confier vos souhaits auprès de la société Cholet Composants qui dispose certainement d'un éventail de solutions "jouables". Voilà pour les préliminaires, passons au sujet. On s'est arrêtés sur trois solutions que nous verrons au fil des mois. Les deux premières


consistent à employer des

transistors FET de puissance tandis que la troisième utilise du transistor bipolaire classique.

600 watts en un seul module

Tout droit sorti de la note d'application EB104 de Motorola, cet amplificateur présente la particularité d'utiliser quatre transistors MRF150 au prix unitaire moyen de \$200,00. Les caractéristiques de ce transistor lui permettent de sortir une puissance maximale de 150 watts sous 50 volts de tension d'alimentation, avec un gain de 17 dB à 30 MHz.

Amplification de puissance en décamétrique

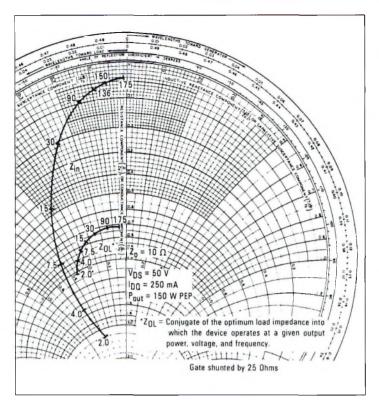

Balanced 5.55 Ω

Balanced 5.55 Ω


Unbalanced 50 Ω


Unbalanced 50 Ω

Unbalanced 50 Ω

La courbe de réponse des impédances du MRF150.

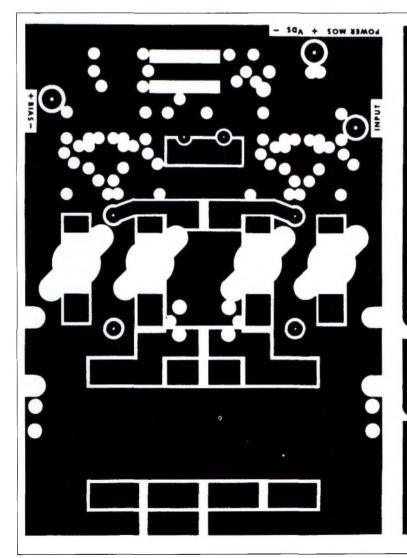
Les transformateurs d'adaptation des impédances.



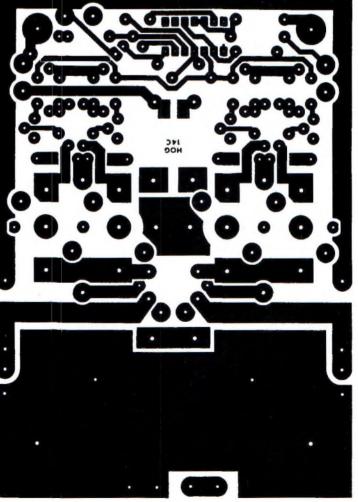

Le circuit imprimé à l'échelle 1/1.

TECHNIQUE mplification QRO

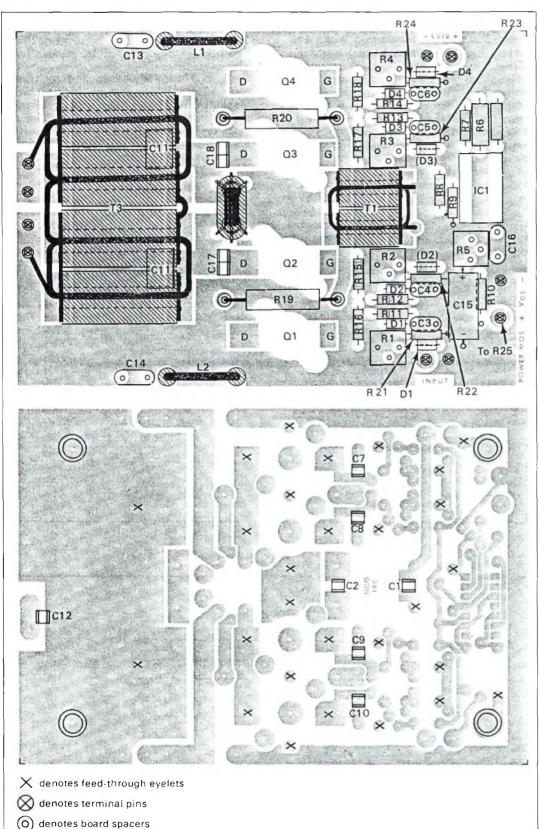

L'implantation des composants.

L'efficacité due à sa technologie est de 45% et la gamme de d'utilisation fréquences couvre de 2 à 175 MHz. En d'autres termes, ceux qui pousseront leurs essais plus

loin pourront certainement réaliser un module d'amplification couvrant jusqu'à 50 MHz.

La tension de polarisation de porte du transistor

MRF150 est assurée en appliquant une valeur positive comprise entre 2 et 8 volts. Avec 2 volts on obtient le minimum de courant drain qui se situe vers l'ampère pour arriver jusqu'à 10 ampères si l'on applique 8 volts. l'application va suivre, il faudra prévoir une alimentation de 50 volts capable de développer une puissance d'environ 1 500 watts afin d'assurer une réserve de sécurité.

Le produit gain-bande du transistor est de l'ordre de 900 MHz.

Si l'on part du principe que l'on perd 6 dB de gain à chaque fois que l'on couvre une octave, on constate que vers 60 MHz, le gain descend vers 11 dB.

Le principe de l'amplification de puissance construite sous la forme de modules réside dans la possibilité de les coupler ensemble.

C'était déjà le sujet évoqué lors d'un précédent numéro pour le 144 MHz et le 430 MHz. Pour accomplir ces couplages, il faut en premier lieu un portefeuille bien garni, car le prix de revient de chaque module de 600 watts se situe vers \$1 200 ou \$1 300, soit un minimum de 7 000 Francs, sans compter les composants de l'alimentation, dissipateurs thermiques et autres ventilateurs!

Cela dit, un amplificateur de 2 400 watts est réalisable avec quatre modules.

Enfin, pour ne pas oublier plus tard, il nous faut vous signaler que les MRF150 sont capables de développer une puissance maximale de 210 watts s'ils sont correctement refroidis. Pour les obtenir, il faut 6 watts à l'entrée à une fréquence de 30 MHz, et 30 watts à 150 MHz.

Un peu de technique

L'examen du schéma nous permet de voir que la technique de couplage employée est une configuration en mode "parallèle/push-pull". Cela permet d'utiliser des transistors moins coûteux tout en

Amplification de puissance en décamétrique

préservant le gain et en évitant de nombreux coupleurs. Cette méthode est absolument irréalisable si l'on utilise des transistors bipolaires. En effet, l'impédance d'entrée du FET est 5 à 10 fois plus élevée que celle d'un bipolaire. En ce qui concerne l'impédance de sortie, elle se trouve directement liée à la tension et au courant drain ainsi qu'à la puissance RF de sortie.

La mise en parallèle de transistors peut influencer la stabilité, et au lieu de se retrouver avec un amplificateur, on dispose d'un excellent oscillateur de puissance. Pour palier à ce grave inconvénient, on "abrutit" l'entrée du FET en utilisant un groupement de résistances et de condensateurs.

Ils sont représentés sur le schéma par les valeurs R15 à R18, R21 à R24 et les condensateurs C7 à C10.

Les circuits de polarisation

des gate de chaque FET sont indépendantes afin d'ajuster chacun d'eux au maximum de leurs performances. Cela se comprend aisément si l'on se réfère aux disparités des caractéristiques d'un transistor à un autre.

En agissant sur la tension de la grille, on ajuste la transconductance de chaque FET à sa valeur optimale.

Celle-ci permettra d'obtenir le débit du courant drain de telle manière qu'il soit le même pour les quatre transistors.

Les diodes D1 à D4 assurent une protection contre d'éventuels retours d'une tension positive. Celle-ci peut provenir du drain de l'un des quatre FET qui aurait pu "claquer". On évite ainsi de "claquer" les trois autres transistors.

En attendant la suite de cette description, nous vous invitons à étudier le reste du schéma, particulièrement en



ce qui concerne le dispositif qui permet d'aplatir la courbe de réponse du gain. Celui-ci est basé autour du transformateur T2 qui permet de respecter les conditions d'appellation "d'amplificateur à large bande".

Notes

(1). Communication Concepts, Inc., 508 Millstone Drive,

Beavercreek, OH 45434-5840, U.S.A.:

tél. 00 1 (937) 426-8600 ; fax. 00 1 (937) 429-3811 ;

e-mail: <cci.dayton@pobox.com>; Web:<www.communication-concepts.com>.


Philippe Bajcik, F1FYY

3^{ème} SALON de la radiocommunication

A LA HALLE D'ANIMATIONS DE LA CAPELLE (02)

« Le rendez-vous INCONTOURNABLE des Cibistes et des Radioamateurs »

MAI 2000 de 10H A 18H

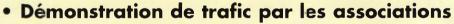

- Vente de matériel neuf et d'occasion
- Démonstration de SSTV
- Foire à la brocante de matériel radio
- Informatique



- Entrée : 10 Francs
- Parking gratuit
- Possibilité de restauration sur place, Buvette.

AVEC LA PARTICIPATION DE LA MUTUELLE LIBRES CHOIX



Accès: venant de Paris par RN2 direction BRUXELLES.

UN RADIOGUIDAGE AURA LIEU SUR LE CANAL 38 AM.



ÉLECTRONIQUE

Nouveau composant Le AD8361, détecteur

de tensions efficaces vraies

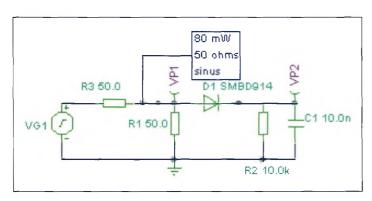


Fig. 1-Le détecteur simple de tensions rediofréquences.

Devant les nouvelles méthodes de modulation proposées par les fabricants de radiotéléphones et autres systèmes de radiocommunication, il devient difficile de mesurer les tensions RMS. En effet, selon les types de modulation employées, la dispersion (ou éta-

lement) du spectre n'est pas la même. Par ailleurs, les facteurs de crête des signaux radiofréquences varient en fonction de la forme des signaux. Ils évoluent dans de fortes proportions allant de 1,414 pour une onde de forme sinusoïdale, à plus de 6 pour des signaux de type numérique. Une

simple diode de détection n'est pas capable, à priori, de fournir une tension continue proportionnelle à la forme de ces signaux d'entrée. Même si elle est suivie d'un convertisseur analogique-digital permettant à un calculateur d'appliquer les corrections du facteur de crête en fonction des signaux d'entrée, sa dynamique d'utilisation reste insuffisante. Le fondeur Analog Devices vient de mettre sur le marché un circuit intégré capable de fournir une tension de sortie reproduisant fidèlement la valeur de la tension efficace vraie présente à l'entrée.

Le schéma proposé à la fig. 1 représente le classique détecteur à diode. Deux simulations successives ont donné les résultats proposés aux fig. 2 et 3. Dans les deux cas, la fréquence est de 10 MHz et le générateur fournit au détecteur une puissance de 80 mW sous 50 ohms.

En comparant les courbes obtenues en signaux sinusoïdaux et carrés, on constate aisément que le facteur de crête n'est pas le même, et par voie de conséquence, la tension détectée est différente dans les deux cas. Avec des signaux de forme sinus, on obtiendra une puissance d'environ 80 mW (2 volts efficaces) tandis que la puissance calculée avec les signaux carré sera le double (2,8 volts efficaces).

Avec le convertisseur de tension efficace vraie vers une tension continue, la technique fait appel à un véritable convertisseur RMS capable de

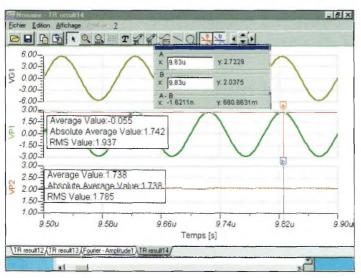


Fig. 2-Les courbes directement issues du détecteur à diode

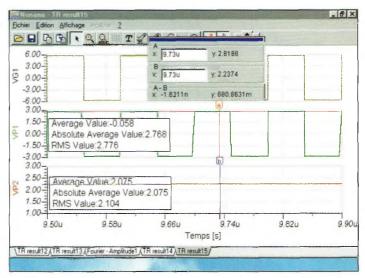


Fig. 3-Avec des signaux de forme carrée, les tensions efficaces ne sont plus les mêmes.

Le AD8361, détecteur de tensions efficaces vraies

fonctionner dans les bandes de fréquences allant de 100 à 2 500 MHz. En ce qui concerne la mise en œuvre, elle ne requiert qu'un nombre extrêmement limité de composants avec une tension de service pouvant aller de 2,7 à 5,5 volts. La consommation de courant sous 3 volts n'est que de 1 mA. La puissance d'entrée maximale de 10 dBm sous 50 ohms procure au circuit AD8361 une large gamme d'applications.

Pour la mesure de puissances supérieures, on fera appel aux traditionnels atténuateurs calibrés. La dynamique d'utilisation s'étale sur 30 dB permettant de mesurer des puissances de l'ordre de -20 dBm. Si l'on balaye la puissance d'entrée entre -20 à +10 dBm, la tension de sortie variera selon la courbe représentée à la fig. 4. En réalité, la plage linéaire de conversion se situe entre une tension d'entrée allant de 21 à 660 mV (9 μ W à 8,7 mW) sous 5 volts d'alimentation et de 390 mV sous 3 volts. Le gain de conversion du circuit AD8361 est de 7,4.

Brochage du circuit

Le convertisseur de tensions RMS vers DC est proposé dans un boîtier de taille restreinte au format micro-SOIC de 8 broches. Les fig. 5 et 6 montrent leur disposition et les dimensions de la puce. La patte 1 donne accès à la tension d'alimentation qui peut varier entre 2,7 et 5,5 volts. Dans tous les cas, un condensateur de découplage allant vers la masse doit être présent.

La broche 2 permet de configurer la tension de référence. On peut la laisser ouverte pour profiter de la source interne ou la connecter au + Vcc, mais en aucun cas elle ne devra rejoindre la masse. Avec son impédance d'entrée de 225 ohms aux basses fréquences, le port 3 constitue l'entrée du circuit qui doit se retrouver couplé au générateur par l'intermédiaire d'une capacité.

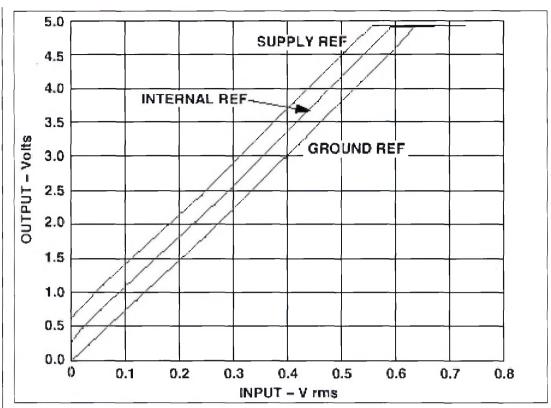


Fig. 4-Les courbes de détection de l'AD8361.

La broche 4 permet d'activer ou de désactiver le circuit intégré. Si elle est reliée à un potentiel inférieur à 0,1 Volt, le circuit devient actif, et si la tension passe à un niveau haut, il passe en veille.

On retrouve la masse en 5.

Une capacité de filtrage servant au convertisseur RMS-DC doit être insérée entre la broche 6 et la masse. On retrouve la tension détectée sur le picot 7 avec un facteur d'amplification de 7,4. La tension lue sur cette broche permet de mesurer la puissance appliquée sur l'entrée en effectuant le calcul suivant : P_{in} = $(V_{lue} / 7,4) / 50$, avec P_{in} en watts et Vlue en volts. La fonction de la broche 8 permet de configurer plusieurs modes de fonctionnement, et d'une manière générale on la reliera à la masse pour conserver le facteur d'amplification à 7,4.

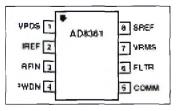


Fig. 5-Le brochage du circuit intégré.

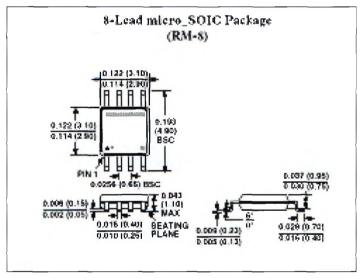


Fig. 6-Les dimensions de l'AD8361,

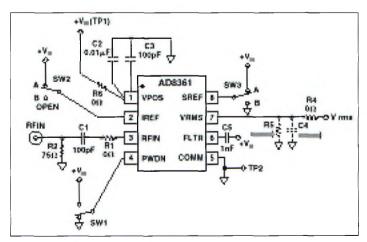


Fig. 7-Le schéma permettant d'essayer le circuit intégré.

ÉLECTRONIQUE

Nouveau composant

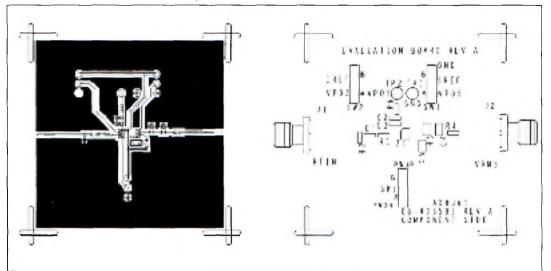


Fig. 8-Le circuit imprimé et l'implantation des composants.

Mise en œuvre

Le schéma proposé à la fig. 7 est celui qui sert de base pour faire des essais afin d'évaluer le circuit intégré. Il est proposé par Analog Devices. Le dessin du circuit imprimé et l'implantation font l'objet de la fig. 8. Tous les composants utilisés sont montés en surface afin d'obtenir des performances optimales.

La réalisation se fait sur un substrat dont les deux faces sont cuivrées, la couche inférieure servant de plan de masse.

De nombreux détails concernant en particulier les adaptations d'impédances sur l'entrée de l'AD8361 sont données dans les seize pages du manuel d'application du circuit.

Vous pouvez les obtenir en téléchargeant le fichier PDF sur l'Internet à partir de l'adresse : http://microwave.free.fr, rubrique "AD8361". Vous aurez bien entendu besoin de Adobe Acrobat Reader pour visualiser et imprimer le document.

Ce circuit intégré n'est pas encore disponible auprès du grand public, mais sachez que Analog Devices se propose de distribuer des échantillons.



La version disquettes (1996/v.2) avait déjà connu un vif succès. La nouvelle version CD (v.3) n'a pas fini de faire parler d'elle!

rix en baisse

CQ

Utiliser le bon de commande LIVRES et CD de ce magazine. Réf. : CD-HRCA

Fabricant Français d'antennes INTERNET: http://www.wincker.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Antenne radioamateur ou militaire en fibre de verre
- Bande passante 1,8 à 32 MHz
- 3 modèles de puissance PEP : Standard : 500 W

Militaire : 700 W

Marine: 900 W

- Transformateur adaptateur haute impédance
- 13 selfs intégrées pour adaptation des bandes
- Coupleur magnétique 2 à 4 ferrites selon puissance
- Bobinages réalisés en mode "auto capacitif"
- Couplage antistatique à la masse
- Connecteurs N ou PL
- Antenne fibre de verre renforcée
- Raccords vissables en laiton chromé
- Longueur totale 7 mètres
- Démontable en 3 sections
- Poids total 4,700 kg
- Support en acier inoxydable, épaisseur 3 mm
- Fixation acier inoxydable pour tubes de 30 à 42 mm
- Sortie brin rayonnant par presse-étoupe (bronze ou PVC)
- Selfs d'accords réalisées en cuivre de 4.5x1 mm
- Utilisation depuis le sol... sans limitation de hauteur
 Performances optimales avec boîte de couplage obligatoire

OPTIONS

- Couronne de fixation du haubanage pour brin n°2 avec 3 cosses cœur en acier inox
- Haubans accordés 1 à 2 fréquences



BON DE COMMANDE

Demandez notre catalogue contre 50,00 FTTC FRANCO

NOM	(Obligatoire):
ADRESSE	(Obligatoire):
JE PASSE COMMANDE DE L'antenne Wincker	Decapower ● Standard 500 W 1 900,00 Fmc
• Militaire 700 W 🔲 🔼	100 _{,00} Fπc • Marine 900 W 2 300 _{,00} Fπc
Paiement par au 02 40 49 82 04	Date d'expiration

4 4 3 0 0 NANTES CEDEX 0 3 Tél.: **02 40 49 82 04** • Fax: 0240520094 e-mail: wincker.france@wanadoo.fr

Catalogues CiBi/Radioamateurs FRANCO

CQ03/0

DOSSIER ctualités

Le Conseil d'État ammule l'arrêté du 4 mai 1998 !

our bien expliquer la situation, un petit retour en arrière s'impose. La Confédération Française des Radioamateurs et Radioécouteurs (CFRR), est née en mars 1997, afin de satisfaire la demande de l'administration qui souhaitait avoir en face d'elle des structures fédératives importantes et non plus une multitude de petites as-



sociations, notamment pour faciliter le travail de concertation dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle réglementation.

En avril cette année-là, la CFRR s'aperçoit, après lecture des différents projets de la nouvelle réglementation, que Du jamais vu dans l'histoire du radioamateurisme français! Début février, le Conseil d'État, en effet, annulait l'arrêté d'homologation de la "nouvelle" réglementation radioamateur de 1997, à la demande d'un certain nombre d'associations et d'individuels. Voilà qui aura provoqué la panique au sein de notre communauté,

et une totale discordance sur les conséquences de cette annulation. Voici les éléments dont nous disposons. 1983 ne soient pas repris dans cette nouvelle réglementation. L'ART n'a pas le pouvoir ni le droit de jouer avec les textes ou les lois nationales et internationales. Nul n'est au dessus des lois, pas même une administration", pouvait on lire dans un communiqué de la CFFR à l'époque.

Le 26 mai 1998, paraissaient au Journal Officiel les deux décisions ART 97-453 et 454 suivies, le 27 mai, de l'arrêté d'homologation. Comme elle l'avait annoncé depuis un an,

> la CFRR saisit le Conseil d'État, contre l'arrêté d'homologation, comme l'ont fait, en même temps, d'autres individuels et associations.

certaines anomalies de droit subsistent.

Ne pouvant être entendue, la

confédération obtient des rendez-vous avec des responsables politiques du Secrétariat d'État à l'Industrie, puis du Ministère des Finances. Selon la CFRR, ces derniers auraient imposé à l'ART de recevoir la CFRR ce qui est fait au milieu du mois de février 1998.

Lors des différentes

réunions, la CFRR

informe ses interlocuteurs qu'elle saisira le Conseil d'État si la nouvelle réglementation paraissait au Journal Officiel en l'état. "La CFRR n'a jamais été contre cette nouvelle réglementation, comme cela a été dit, écrit et sous-entendu dans certaines revues

associatives. Plusieurs points sont de réelles avancées. Mais la CFRR ne peut accepter que des acquis de la réglementation de

Les raisons invoquées

Selon les plaignants, l'article 1, n'est pas conforme à la note 2732 du RR. En effet, "Pourquoi l'ART l'a-t-elle rendu plus restrictif que dans l'ar-



rêté de 1983, en supprimant le paragraphe: les remarques d'un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public des télécommunications. L'absence de ce paragraphe peut entraîner des sanctions pour des motifs qui ne seraient pas contraires au Règlement des Radiocommunications qui a force de loi en France debuis 1962".

Concernant l'Annexe 5, "pourquoi ne pas avoir fait figurer dans la grille de codification des indicatifs des services amateurs, les préfixes des TOM?". En fin de compte, ce sont les articles 2, 3, 4 et 13 de la réglementation (voir nos encadrés) qui ont été mis en

Ce qui en résulte

L'arrêté d'homologation des deux textes relatifs à la réglementation radioamateur est donc annulé dans son intégralité. Au moment où nous mettons sous presse, nous n'avons pas pu obtenir, de source sûre, une véritable réponse de la part de l'administration.

D'aucuns n'hésitent pas à annoncer que les examens et licences seront annulés, tandis qu'une autre information laisse paraître un vent d'espoir : le texte initial risquerait d'être publié dans son intégralité, avec quelques légères modifications, et serait signé cette fois par "la bonne personne", le ministre en l'occurrence.

Pour l'heure, personne ne semble d'accord sur les conséquences de cette annulation, et il faudra attendre un communiqué officiel du ministère avant de

Les articles mis en cause

installation de radioamateur sont les suivantes :

Télécommunications ou de son équivalent obtenu dans un des États membres de l'Union Européenne et défini dans le cadre de la recommandation T/R 61-02

par l'Autorité de Régulation des Télécommunications. 3) - Avoir acquitté les taxes et redevances prévues par les textes en vigueur.

Art. 3 - Les classes et équivalences CEPT des certificats permettant pas l'accès à une classe de certificat d'opérateurs radioamateurs sont les suivantes :

Classe 1" : Certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste, équivalent à la note au moins égale à 10 sur 20. classe "A" définie par la recommandation T/R 61-02 susvisée;

"Classe 2" : Certificat d'opérateur radioamateur par la recommandation T/R 61-02 susvisée;

"Classe 3" : Certificat d'opérateur radioamateur "Novice", sans équivalence CEPT. Les bandes de fréquences utilisables par les radioamateurs des différentes classes précitées, les classes d'emission, les puissances maximales et les conditions pour chaque classe sont précisées à l'annexe 1.

Art. 4 - Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateur radioamateur comprennent les Art. 13 - Le titulaire est tenu de présenter son certifiépreuves précisées au présent article.

1) L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur Novice "Classe 3" consiste en une épreuve comportant : vingt questions portant sur "La conditions de mise en œuvre des installations du service amateur" en 15 minutes ;

2) L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste "Classe 2" comporte l'épreuve du certificat radioamateur "Classe 3" et une épreuve comportant : vingt questions techniques porradioélectricité" en 30 minutes.

3) L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste "Classe 1" comporte les épreuves du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste "Classe 2" et une épreuve de réception auditive de signaux du code Morse à la vitesse de 12 mots par minute en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une peut consulter des experts.

Art. 2- Les conditions préalables à l'utilisation d'une durée de trois minutes plus ou moins 5%. Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note 1) - Être titulaire d'un certificat d'opérateur radio- au moins égal à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il sera amateur délivré par l'Autorité de Régulation des accordé pour les épreuves mentionnées au paragraphe 1) et 2) du présent article :

trois points pour une bonne réponse ;

- moins un point pour une mauvaise réponse ;

zéro point en cas d'absence de réponse.

2) - Être titulaire d'un indicatif radioamateur attribué Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au paragraphe 3 du présent article les candidats ne devront pas avoir commis plus de quatre fautes maximum à chaque partie de l'épreuve. En cas de réussite aux épreuves ne d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une

Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'après un délai d'un mois. Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70% d'incaparadiotéléphoniste, équivalent à la classe "B" définie cité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap. Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs radioamateurs sont précisées à l'annexe 2 de la présente décision. Les programmes des examens relatifs aux certificats d'opérateurs radioamateurs sont établis sur la base de la recommandation T/R 61-02 susvisée.

cat d'opérateur et ses installations de radioamateur aux agents habilités chargés du contrôle. Le manquement aux dispositions légales et réglementaires est sanctionné par l'Autorité de Régulation des réglementation des radiocommunications et les Télécommunications après notification à l'intéressé, tant à sa propre initiative que sur proposition de l'Agence nationale des fréquences et des départements ministériels compétents ou à la suite de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux.

Les sanctions sont : le rappel au règlement, l'interdictant sur "La technique portant sur l'électricité et la tion d'utiliser une ou plusieurs classes d'émissions et une ou plusieurs bandes de fréquences, la suspension temporaire ou la révocation de l'indicatif radioama-

> Les principales associations nationales de radioamateurs seront consultées par l'Autorité de Régulation des Télécommunications avant notification à l'intéressé d'une sanction autre que le rappel au règlement. L'Autorité de Régulation des Télécommunications

pouvoir se prononcer de manière ferme.

> En attendant, même si la panique généralisée s'est quelque peu estompée, il convient de rester très prudent quant

informations circulent tant sur le réseau Packet-Radio que sur l'Internet.

Mark A. Kentell, F6JSZ

Quel est le rôle du Conseil d'État ?

Le Conseil d'État est à la fois juge administratif suprême et conseiller du gouvernement. Il est l'échelon souverain de la juridiction administrative, qui juge les litiges entre les particuliers et l'administration. Il est aussi le conseiller du gouvernement. Il examine notamment les projets de loi et d'ordonnances, avant que ceux-ci ne soient soumis au Conseil des ministres, ainsi que les projets de décret en Conseil d'État. Il étudie à la demande du gouvernement, ou de sa propre initiative, toute question ou difficulté d'ordre juridique ou administratif.



Extrait (épuré) de la décision du Conseil d'État :

CONSEIL d'ÉTAT statuant au contentieux

Séance du 5 janvier 2000 Lecture du 26 janvier 2000

tariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jean PAUC, demeurant 53, allée Anatole France, à Bagneux (92220); M. PAUC demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité des stations de radioamateur et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;

Vu, sous le n° 197801, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par LA CONFEDERA-TION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, (...) demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrê-

Vu, sous le n° 197802, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, (...) demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté (...)

Vu, sous le n° 197853, la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État présentée par L'UNION DES RADIO-CLUBS, (...) demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté (...)

Vu, sous le n° 198000, la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au secré-Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté (...) Vu, sous le n° 198095, la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER, (...) demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté (...)

Vu, sous le n° 198101, la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'ASSOCIATION pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrêté (...)

Vu, sous le n° 198196, la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Irénée PRAT, (...) re d'État à l'industrie, en tant qu'il homologue cette décision. demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que cet arrê- DECIDE, té (...) ;

cet arrêté (...)

Vu les autres pièces des dossiers ;

le 21 décembre 1959

Vu le règlement des radiocommunications annexé a la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973 et publié comme ladite convention par décret du 11 mai

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du l'Industrie. 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

Après avoir entendu en audience publique

- le rapport de MIIe Verot, Auditeur,

- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes pourvoir à l'exécution de la présente décision

Vu , sous le n° 197709, la requête enregistrée le 2 juillet 1998 au secré- questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule déci-

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications : "Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établies librement : (...) Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur de Régulation des Télécommunications fixant les conditions d'utilisation utilisateur. Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L.36-6" ; qu'aux termes de l'article L.36-6 du même code "l'Autorité de Régulation des Télécommunications précise les règles concernant : (...) Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L.33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnées a' l'article L.33-3 (du Code des postes et télécommunications). Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par le ministre chargé des télécommunications, publiés au Journal Officiel"; qu'aux termes de l'article L.90 du même code : "Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat"

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de Régulation des Télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs, homologuée par l'arrêté attaqué, subordonnent l'utilisation des installatariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'UNION NATIO-NALE DES INVALIDES RADIOAMATEURS DE FRANCE, (...) demande au tions de délivrance de ces certificats, alors que l'article L.90 précité du code des postes et des télécommunications réserve au ministre chargé des télécommunications la détermination des catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et des conditions d'obtention de ce certificat ; qu'au surplus, l'article 13 de la décision homologuée institue une procédure de sanction, alors que l'Autorité de Régulation des Télécommunications ne tient d'aucun texte le pouvoir d'édicter des dispositions réglementaires en ce domaine ; qu'ainsi, les dispositions des articles 2, 3, 4 et 13 de la décision homologuée par l'arrêté attaqué ont SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, (...) demande au Conseil d'État l'annulation été pris par une autorité incompétente ; que ces dispositions étant indivisibles des autres articles de la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de Régulation des Télécommunications, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétai-

Vu, sous le n° 198198, la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au secré- Article 1er : L'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie tariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Matthieu MAF- est annulé en tant qu'il homologue la décision n° 97-453 du 17 FERT, (...) demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir décembre 1997 de l'Autorité de Régulation des Télécommunications de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'État à l'industrie, en tant que fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean PAUC, à la Vu la convention internationale des télécommunications signée à Genève CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOU-TEURS, à l'UNION DES RADIOS-CLUBS, à l'ASSOCIATION INTERNATIONA-LE DES AMATEURS RADIO, à l'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO-AMATEURS DE FRANCE, à l'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER, à l'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, à M. Irénée PRAT, à M. Matthieu MAFFERT, à l'Autorité de Régulation des Télécommunications et au ministre de l'Économie, des Finances et de

> La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de

PRATIQUE

Les comtés ⁵ ciméricains (A—M)

Etats de "A" à "M"

Alaska

Aleutian Islands East, Aleutian Islands West, Anchorage, Angoon, Barrow, Bethel, Bristol Bay, Cordova-Mc-Carthy, Fairbanks, Haines, Juneau, Kenai-Cook Inlet, Ketchikan, Kobuk, Kodiak, Matanuska-Susitna, Nome, Outer Ketchikan, Prince of Wales, Seward, Sitka, Skagway-Yakutat, Southeast Fairbanks, Upper Ukon, Valdez-Chitina-Whittier, Wade-Hampton, Wrangell-Petersburg, Yukon-Koyukuk

Alabama

Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock, Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, Dekalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston

Arkansas

Arkansas, Ashley, Baxter, Benton, Boone, Bradley, Calhoun, Carroll, Chicot, Clark, Clay, Cleburne, CleIl existe plusieurs diplômes sanctionnant le trafic radioamateur avec les comtés américains, en particulier le "USA-CA" de CQ Magazine. De nombreux "chasseurs de comtés" nous écrivent pour obtenir une liste des comtés classés par États.

La voici enfin!

veland, Columbia, Conway, Craighead, Crawford, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Drew, Faulkner, Franklin, Fulton, Garland, Grant, Greene, Hempstead, Hot Spring, Howard, Independence, Izard, Jackson, Jefferson, Johnson, Lafayette, Lawrence, Lee, Lincoln, Little River, Logan, Lonoke, Madison, Marion, Miller, Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton, Ouachita. Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Polk, Pope, Prairie, Pulaski, Randolph, Saline, Scott, Searcy, Sebastian, Sevier, Sharp, St. Francis, Stone, Union, Van Buren, Washington, White, Woodruff, Vell.

Arizona

Apache, Cochise, Coconino, Gila, Graham, Greenlee, La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Pima, Pinal, Santa Cruz, Yavapai, Yuma

California

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Lake, Lassen, Los Angeles, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Nevada, Orange, Placer, Plumas, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Ventura, Yolo, Yuba

Colorado

Adams, Alamosa, Arapahoe, Archuleta, Baca, Bent. Boulder, Chaffee, Cheyenne, Clear Creek, Conejos, Costilla, Crowley, Custer, Delta, Denver, Dolores, Douglas, Eagle, El Paso, Elbert, Fremont, Garfield, Gilpin, Grand, Gunnison, Hinsdale, Huerfano, Jackson, Jefferson, Kiowa, Kit Carson, La Plata, Lake, Larimer, Las Animas, Lincoln, Logan, Mesa, Mineral, Moffat, Montezuma, Montrose, Morgan, Otero, Ouray, Park, Phillips, Pitkin, Prowers, Pueblo, Rio Blanco, Rio Grande, Routt, Saguache, San Juan, San Miguel, Sedgwick, Summit, Teller, Washington, Weld, Yuma

Connecticut

Fairfield, Hartford, Litchfield, Middlesex, New Haven, New London, Tolland, Windham

Delaware

Kent, New Castle, Sussex

Florida

Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, Dade, Desoto, Dixie, Duval, Escambia, Flagler, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands. Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafavette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Monroe, Nassau, Okaloosa, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton, Washington

Georgia

Appling, Atkinson, Bacon, Baker, Baldwin, Banks, Barrow, Bartow, Ben Hill, Berrien, Bibb, Bleckley, Brantley, Brooks, Bryan, Bulloch, Burke, Butts, Calhoun, Camden, Candler, Carroll, Catoosa, Charlton, Chatham, Chattahoochee, Chattooga, Cherokee, Clarke, Clay, Clayton, Clinch, Cobb, Coffee, Colquitt, Columbia, Cook, Coweta, Crawford, Crisp, Dade, Dawson, De Kalb, Decatur,

PRATIQUE

conserver

Dodge, Dooly, Dougherty, Douglas, Early, Echols, Effingham, Elbert, Emanuel, Evans, Fannin, Fayette, Floyd, Forsyth, Franklin, Fulton, Gilmer, Glascock, Glynn, Gordon, Grady, Greene, Gwinnett, Habersham, Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Heard, Henry, Houston, Irwin, Jackson, Jasper, Jeff Davis, Jefferson, Jenkins, Johnson, Jones, Lamar, Lanier, Laurens, Lee, Liberty, Lincoln, Long, Lowndes, Lumpkin, Macon, Madison, Marion, McDuffie, McIntosh, Meriwether, Miller, Mitchell, Monroe, Montgomery, Morgan, Murray, Muscogee, Newton, Oconee, Oglethorpe, Paulding, Peach, Pickens, Pierce, Pike, Polk, Pulaski, Putnam, Quitman, Rabun, Randolph, Richmond, Rockdale, Schley, Screven, Seminole, Spalding, Stephens, Stewart, Sumter, Talbot, Taliaferro, Tattnall, Taylor, Telfair, Terrell, Thomas, Tift, Toombs, Towns, Treutlen, Troup, Turner, Twiggs, Union, Upson, Walker, Walton, Ware, Warren, Washington, Wayne, Webster, Wheeler, White, Whitfield, Wilcox, Wilkes, Wilkinson, Worth

Hawaii

Hawaii, Honolulu, Kalawao, Kauai, Maui

Iowa

Adair, Adams, Allamakee, Appanoose, Audubon, Benton, Black Hawk, Boone, Bremer, Buchanan, Buena Vista, Butler, Calhoun, Carroll, Cass, Cedar, Cerro Gordo, Cherokee, Chickasaw, Clarke, Clay, Clayton, Clinton, Crawford, Dallas, Davis, Decatur, Delaware, Des Moines, Dickinson, Dubuque, Emmet, Fayette, Floyd, Franklin, Fremont, Greene, Grundy, Guthrie, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Howard, Humboldt, Ida, Iowa, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Jones, Keokuk, Kossuth, Lee, Linn, Louisa, Lucas, Lyon, Madison, Mahaska, Marion, Marshall, Mills, Mitchell, Monona, Monroe, Montgomery, Muscatine, O'brien, Osceola, Page, Palo Alto, Plymouth, Pocahontas, Polk, Pottawattamie, Poweshiek, Ringgold, Sac, Scott, Shelby, Sioux, Story, Tama, Taylor, Union, Van Buren, Wapello, Warren, Washington, Wayne, Webster, Winnebago, Winneshiek, Woodbury, Worth, Wright

Idaho

Ada, Adams, Bannock, Bear Lake, Benewah, Bingham, Blaine, Boise, Bonner, Bonneville, Boundary, Butte, Camas, Canyon, Caribou, Cassia, Clark, Clearwater, Custer, Elmore, Franklin, Fremont, Gem, Gooding, Idaho, Jefferson, Jerome, Kootenai, Latah, Lemhi, Lewis, Lincoln, Madison, Minidoka, Nez Perce, Oneida, Owyhee, Payette, Power, Shoshone, Teton, Twin Falls, Valley, Washington

Illinois

Adams, Alexander, Bond, Boone, Brown, Bureau, Calhoun, Carroll, Cass, Champaign, Christian, Clark, Clay, Clinton, Coles, Cook, Crawford, Cumberland, Dekalb, De Witt, Douglas, Dupage, Edgar, Edwards, Effingham, Fayette, Ford, Franklin, Fulton, Gallatin, Greene, Grundy, Hamilton, Hancock, Hardin, Henderson, Henry, Iroquois, Jackson, Jasper, Jefferson, Jersey, Jo Daviess, Johnson, Kane, Kankakee, Kendall, Knox, La Salle, Lake, Lawrence, Lee, Livingston, Logan, Macon, Macoupin, Madison, Marion, Marshall, Mason, Massac, McDonough, McHenry, McLean, Menard, Mercer, Monroe, Montgomery, Morgan, Moultrie, Ogle, Peoria, Perry, Piatt, Pike, Pope, Pulaski, Putnam, Randolph, Richland, Rock Island, Saline, Sangamon, Schuyler, Scott, Shelby, St. Clair, Stark, Stephenson, Tazewell, Union, Vermilion, Wabash, Warren, Washington, Wayne, White, Whiteside, Will, Williamson, Winnebago, Woodford

Indiana

Adams, Allen, Bartholomew, Benton, Blackford, Boone, Brown, Carroll, Cass, Clark, Clay, Clinton, Crawford, Daviess, De Kalb, Dearborn, Decatur, Delaware, Dubois, Elkhart, Fayette, Floyd, Fountain, Franklin, Fulton, Gibson, Grant, Greene, Hamilton, Hancock, Harrison, Hendricks, Henry, Howard, Huntington, Jackson, Jasper, Jay, Jefferson, Jennings, Johnson, Knox, Kosciusko, Lagrange, Lake, La Porte, Lawrence, Madison, Marion, Marshall, Martin, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Newton, Noble, Ohio, Orange, Owen, Parke, Perry, Pike, Porter, Posey, Pulaski, Putnam, Randolph, Ripley, Rush, Scott, Shelby, Spencer, St. Joseph, Starke, Steuben, Sullivan, Switzerland, Tippecanoe, Tipton, Union, Vanderburgh, Vermillion, Vigo, Wabash, Warren, Warrick, Washington, Wayne, Wells, White, Whitley

Kansas

Allen, Anderson, Atchison, Barber, Barton, Bourbon, Brown, Butler, Chase, Chautauqua, Cherokee, Cheyenne, Clark, Clay, Cloud, Coffey, Comanche, Cowley, Crawford, Decatur, Dickinson, Doniphan, Douglas, Edwards, Elk, Ellis, Ellsworth, Finney, Ford, Franklin, Geary, Gove, Gra-

ham, Grant, Gray, Greeley, Greenwood, Hamilton, Harper, Harvey, Haskell, Hodgeman, Jackson, Jefferson, Jewell, Johnson, Kearny, Kingman, Kiowa, Labette, Lane, Leavenworth, Lincoln, Linn, Logan, Lyon, Marion, Marshall, McPherson, Meade, Miami, Mitchell, Montgomery, Morris, Morton, Nemaha, Neosho, Ness, Norton, Osage, Osborne, Ottawa, Pawnee, Phillips, Pottawatomie, Pratt, Rawlins, Reno, Republic, Rice, Riley, Rooks, Rush, Russell, Saline, Scott, Sedgwick, Seward, Shawnee, Sheridan, Sherman, Smith, Stafford, Stanton, Stevens, Sumner, Thomas, Trego, Wabaunsee, Wallace, Washington, Wichita, Wilson, Woodson, Wyandotte

Kentucky

Adair, Allen, Anderson, Ballard, Barren, Bath, Bell, Boone, Bourbon, Boyd, Boyle, Bracken, Breathitt, Breckinridge, Bullitt, Butler, Caldwell, Calloway, Campbell, Carlisle, Carroll, Carter, Casey, Christian, Clark, Clay, Clinton, Crittenden, Cumberland, Daviess, Edmonson, Elliott, Estill, Fayette, Fleming, Floyd, Franklin, Fulton, Gallatin, Garrard, Grant, Graves, Grayson, Green, Greenup, Hancock, Hardin, Harlan, Harrison, Hart, Henderson, Henry, Hickman, Hopkins, Jackson, Jefferson, Jessamine, Johnson, Kenton, Knott, Knox, Larue, Laurel, Lawrence, Lee, Leslie, Letcher, Lewis, Lincoln, Livingston, Logan, Lyon, Madison, Magoffin, Marion, Marshall, Martin, Mason, McCracken, McCreary, McLean, Meade, Menifee, Mercer, Metcalfe, Monroe, Montgomery, Morgan, Muhlenberg, Nelson, Nicholas, Ohio, Oldham, Owen, Owsley, Pendleton, Perry, Pike, Powell, Pulaski, Robertson, Rockcastle, Rowan, Russell, Scott, Shelby, Simpson, Spencer, Taylor, Todd, Trigg, Trimble, Union, Warren, Washington, Wayne, Webster, Whitley, Wolfe, Woodford

Louisiana

Acadia, Allen, Ascension, Assumption, Avoyelles, Beauregard, Bienville, Bossier, Caddo, Calcasieu, Caldwell, Cameron, Catahoula, Claiborne, Concordia, De Soto, East Baton Rouge, East Carroll, East Feliciana, Evangeline, Franklin, Grant, Iberia, Iberville, Jackson, Jefferson, Jefferson Davis, La Salle, Lafayette, Lafourche, Lincoln, Livingston, Madison, Morehouse, Natchitoches, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, Rapides, Red River, Richland, Sabine, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Tensas, Terrebonne, Union, Vermilion, Vernon, Washington, Webster, West Baton Rouge, West Carroll, West Feliciana, Winn

Massachusetts

Barnstable, Berkshire, Bristol, Dukes, Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, Nantucket, Norfolk, Plymouth, Suffolk, Worcester

Maryland

Allegany, Anne Arundel, Baltimore, Calvert, Caroline, Carroll, Cecil, Charles, Dorchester, Frederick, Garrett, Harford, Howard, Kent, Montgomery, Prince George's, Queen Anne's, Somerset, St. Marys, Talbot, Washington, Wicomico, Worchester

Maine

Androscoggin, Aroostook, Cumberland, Franklin, Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln, Oxford, Penobscot, Piscataquis, Sagadahoc, Somerset, Waldo, Washington, York

Michigan

Alcona, Alger, Allegan, Alpena, Antrim, Arenac, Baraga, Barry, Bay, Benzie, Berrien, Branch, Calhoun, Cass, Charlevoix, Cheboygan, Chippewa, Clare, Clinton, Crawford, Delta, Dickinson, Eaton, Emmet, Genesee, Gladwin, Gogebic, Grand Traverse, Gratiot, Hillsdale, Houghton, Huron, Ingham, Ionia, Iosco, Iron, Isabella, Jackson, Kalamazoo, Kalkaska, Kent, Keweenaw, Lake, Lapeer, Leelanau, Lenawee, Livingston, Luce, Mackinac, Macomb, Manistee, Marquette, Mason, Mecosta, Menominee, Midland, Missaukee, Monroe, Montcalm, Montmorency, Muskegon, Newaygo, Oakland, Oceana, Ogemaw, Ontonagon, Osceola, Oscoda, Otsego, Ottawa, Presque Isle, Roscommon, Saginaw, Sanilac, Schoolcraft, Shiawassee, St. Clair, St. Joseph, Tuscola, Van Buren, Washtenaw, Wayne, Wexford

Minnesota

Aitkin, Anoka, Becker, Beltrami, Benton, Big Stone, Blue Earth, Brown, Carlton, Carver, Cass, Chippewa, Chisago, Clay, Clearwater, Cook, Cottonwood, Crow Wing, Dakota, Dodge, Douglas, Faribault, Fillmore, Freeborn, Goodhue, Grant, Hennepin, Houston, Hubbard, Isanti, Itasca, Jackson, Kanabec, Kandiyohi, Kittson, Koochiching, Lac Qui Parle, Lake, Lake of Woods, Le Sueur, Lincoln, Lyon, Mahnomen, Marshall, Martin, McLeod, Meeker, Mille Lacs, Morrison, Mower, Murray, Nicollet, Nobles, Norman, Olmsted, Otter Tail, Pennington, Pine, Pipestone, Polk, Pope, Ramsey, Red Lake, Redwood, Renville, Rice, Rock, Roseau, Scott, Sherburne, Sibley, St. Louis, Stearns, Steele, Stevens, Swift, Todd, Traverse, Wabasha, Wadena, Waseca, Washington, Watonwan, Wilkin, Winona, Wright, Yellow Medicine

Missouri

Adair, Andrew, Atchison, Audrain, Barry, Barton, Bates, Benton, Bollinger, Boone, Buchanan, Butler, Caldwell, Callaway, Camden, Cape Girardeau, Carroll, Carter, Cass, Cedar, Charlton, Christian, Clark, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, Daviess, DeKalb, Dent, Douglas, Dunklin, Franklin, Gasconade, Gentry, Greene, Grundy, Harrison, Henry, Hickory, Holt, Howard, Howell, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Knox, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lewis, Lincoln, Linn, Livingston, Macon, Madison, Marion, Maries, McDonald, Mercer, Miller, Mississippi, Moniteau, Monroe, Montgomery, Morgan, New Madrid, Newton, Nodaway, Oregon, Osage, Ozark, Pemiscot, Perry, Pettis, Phelps, Pike, Platte, Polk, Pulaski, Putnam, Ralls, Randolph, Ray, Reynolds, Ripley, Saline, Schuyler, Scotland, Scott, Shannon, Shelby, St. Charles, St. Clair, St. Francois, Ste. Genevieve, St. Louis, Stoddard, Stone, Sullivan, Taney, Texas, Vernon, Warren, Washington, Wayne, Webster, Worth, Wright

Mississippi

Adams, Alcorn, Amite, Attala, Benton, Bolivar, Calhoun, Carroll, Chickasaw, Choctaw, Claiborne, Clarke, Clay, Coahoma, Copiah, Covington, Desoto, Forrest, Franklin, George, Greene, Grenada, Hancock, Harrison, Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Itawamba, Jackson, Jasper, Jefferson, Jefferson Davis, Jones,



OUVERTURE D'UN CENTRE MAINTENANCE RADIO TOUS TYPES D'ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS DES MARQUES ALINCO, ICOM, KENWOOD...

SANNA RADIOCOMMUNICATIONS

16, rue Danielle Casanova 77130 Montereau Fault Yonne Tel: 01 60 57 51 17 Fax: 01 60 57 51 18

Kemper, Lafayette, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Leake, Lee, Leflore, Lincoln, Lowndes, Madison, Marion, Marshall, Monroe, Montgomery, Neshoba, Newton, Noxubee, Oktibbeha, Panola, Pearl River, Perry, Pike, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Smith, Stone, Sunflower, Tallahatchie, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union, Walthall, Warren, Washington, Wayne, Webster, Wilkinson, Winston, Yalobusha, Yazoo

Montana

Beaverhead, Big Horn, Blaine, Broadwater, Carbon, Carter, Cascade, Chouteau, Custer, Daniels, Dawson, Deer Lodge, Fallon, Fergus, Flathead, Gallatin, Garfield, Glacier, Golden Valley, Granite, Hill, Jefferson, Judith Basin, Lake, Lewis and Clark, Liberty, Lincoln, Madison, McCone, Meagher, Mineral, Missoula, Musselshell, Park, Petroleum, Phillips, Pondera, Powder River, Powell, Prairie, Ravalli, Richland, Roosevelt, Rosebud, Sanders, Sheridan, Silver Bow, Stillwater, Sweet Grass, Teton, Toole, Treasure, Valley, Wheatland, Wibaux, Yellowstone, Yellowstore National Park

Propagation WHE et météo

Cet article n'est pas un cours de météorologie, bien qu'il s'y apparente. L'objectif est de vous aider à détecter les situations qui seront productives au niveau de votre trafic, à partir de différents supports d'information que sont la télévision et les journaux. Concrètement, il s'agit de vous faire profiter des ouvertures, au bon moment, et La saison des concours VHF va démarrer dans les semaines à venir, propagation favorable sur ces bandes oblige. Aux débutants qui s'aventurent sur les bandes 2 mètres et 70 centimètres, voici un aperçu de ce qui vous attend au printemps et cet été...

en dirigeant vos antennes 1 dans la bonne direction.

Une partie du rayonnement des signaux de fréquences su-

périeures à 100 MHz peut être guidée dans une zone particulière de la troposphè-

Il s'agit de la couche "d'inversion".

La limite inférieure de cette couche peut être constituée par le sol, comme elle peut être située en altitude.

En principe, la température diminue avec l'altitude. On observe l'effet inverse sur une épaisseur de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres : il se forme un guide d'ondes naturel.

La clef du mécanisme se trouve dans le fait que deux masses d'air différentes ne se mélangent pas, l'une s'imposant sur l'autre.


Une "inversion" est donc l'image d'un contraste thermique et hygrométrique, soit entre deux masses d'air en altitude, soit entre une masse d'air et une couche d'air de quelques centaines de mètres d'épaisseur en contact avec le

Le rayons se retrouvent guidés, sur une épaisseur égale à l'inversion, avec une très faible atténuation.

Air chaud, sol froid

Ce type d'inversion de température est créé par une invasion d'air chaud et humide sur un continent relativement plus froid (contraste thermique).

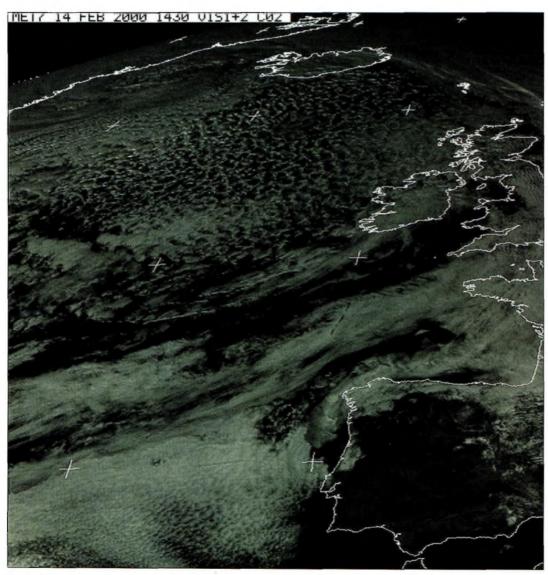Cette inversion produit des guides d'ondes très épais (500 à 800 m) qui autorisent des liaisons souvent supérieures à 100 km, de jour comme de nuit, pendant la saison froide. La durée de vie de cette zone est



Les prévisions météo servent aussi à prévoir la propagation en VHF!

Propagation VHF et météo

associée à celle de la perturbation.

Inversions maritimes

Au-dessus des grands espaces maritimes, l'on rencontre des inversions qui procurent de belles liaisons DX.

Ces guides d'ondes sont générés par exemple sur la Méditerranée, par l'invasion d'un vent chaud et sec originaire d'Afrique du Nord: le Sirocco.

La période de prédilection de ce mécanisme se situe au printemps et quelquefois en automne.

D'autre part, on constate d'intéressantes ouvertures troposphériques au-dessus de la Manche. Elles sont dues à un déplacement d'air froid et sec sur une mer relativement plus chaude. Cette situation se reproduit fréquemment en hiver.

Inversions de rayonnement

Leur présence est essentiellement nocturne. En effet, le sol se refroidit plus vite que l'air après le coucher du soleil.

Ce mécanisme s'observe de l'automne au printemps, dans une situation caractérisée par un ciel clair et un vent faible, accompagné de brouillard qui se dissipe au cours de l'après-midi.

Ce guide d'ondes essentiellement continental offre une épaisseur de 50 à 100 m. Il permet des liaisons pouvant atteindre entre 200 et 400 km.

La durée de vie de l'inversion est directement liée à celle du régime anticyclonique.

Guidage en altitude

La configuration la plus productive est un anticyclone (système de hautes pressions) qui impose de l'air polaire. Cette situation dure plusieurs jours en automne et en hiver, épisodiquement en été.

La zone de guidage la plus efficace est située à la périphé-


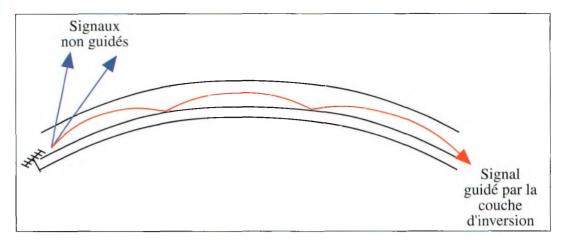


Fig. 1 - La couche d'inversion forme un guide d'ondes naturel qui propage les signaux VHF sur de très longues distances.

rie de l'anticyclone. Étant donné que celui-ci se déplace vers l'est, le critère clef, vu d'un observateur situé en France, est une baisse progressive de la pression atmosphérique. La faible rugosité interne du conduit permet l'utilisation de longueurs d'ondes centimétriques.

Par ailleurs, l'épaisseur du conduit (1 000 m au centre ; 200 m à la périphérie de l'anticyclone) permet des trajets de très grandes distances (supérieures à 2 000 km) sur 144 MHz. La longueur d'onde maximum est, en effet, proportionnelle à l'épaisseur de l'inversion.

Allen Barrett

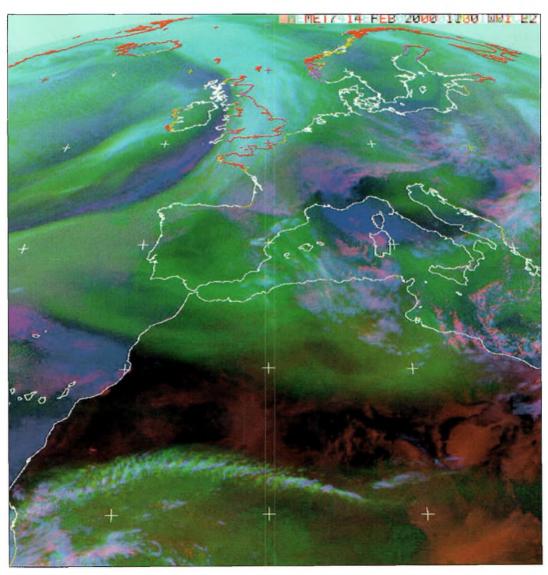

Si les radioamateurs s'adonnent aussi à la réception des satellites météo, ce n'est pas innocent.

D (25)

ciériens pour la "Top-Band"

e nombreux signaux entendus sur 160 mètres sont puissants, bien audessus du bruit si présent dans cette partie du spectre radioélectrique. D'un autre côté, beaucoup de signaux sont à peine perceptibles, sinon enfouis dans le bruit atmosphérique et/ou industriel. La plupart du temps, ces signaux faibles sont l'œuvre de stations qui tentent d'opérer sur 160 mètres avec 100 watts et des antennes qui n'en sont pas. Souvent, il s'agit du dipôle 80 mètres

La bande 160 mètres est encore assez peu utilisée en France. Normal, direz-vous : à de telles fréquences, si l'on ne dispose pas de la place suffisante, les antennes sont une véritable "plaie" à installer. Pourtant, il existe des compromis intéressants qui vous permettront d'être entendus dans de bonnes conditions sur la "top-band". Lisez plutôt.

que l'on accorde au moyen d'un coupleur, ou quelque long-fil mal taillé qui rase le sol.

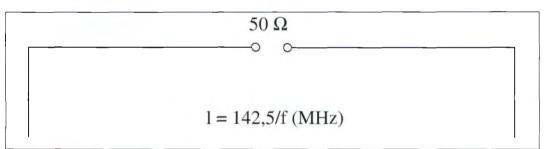


Fig. 1- Une antenne dipôle peut aussi fonctionner avec les extrémités pendantes ; une solution habile pour le trafic sur 160 mètres.

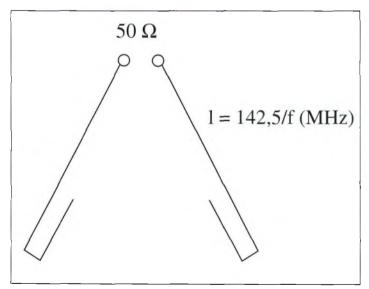


Fig. 2- Le dipôle en V-inversé avec les extrémités repliées. Une autre solution intéressante.

Prenez de la hauteur!

Le rapport entre la fréquence de travail et la hauteur de l'antenne est un aspect souvent négligé par bon nombre d'amateurs.

Les performances caractéristiques d'une antenne, en effet, sont prévisibles lorsque celle-ci est placée à au moins une demi-onde au-dessus du sol.

En-dessous de cette limite, les dipôles et autres "dissipateurs" d'énergie HF présentent peu de directivité et un angle de tir élevé.

Ainsi, il est inutile d'orienter

une antenne dans une direction ou une autre si elle se trouve à moins d'un quart d'onde au-dessus du sol. Généralement, de telles antennes rayonnent dans (presque) toutes les directions et ne facilitent pas le trafic DX.

On est vite dérouté lorsque l'on voit un dipôle pour le 160 mètres érigé à 10 m audessus du sol. Après tout, 10 m, c'est quand même assez haut.

Cependant, un dipôle 160 mètres devrait être placé à quelque 80 m de hauteur si l'on voulait respecter la règle!

La même antenne placée à 6 m du sol équivaut à un dipôle 28 MHz placé à 60 cm du sol, une installation que peu de radioamateurs envisageraient...

En conséquence, comme le diraient les amateurs de LF, "un maximum de fil le plus haut possible"; telle est la règle à respecter sur 160 et 80 mètres.

Cela dit, reconnaissons quand même qu'une hauteur de plus de 80 m est difficilement envisageable par la plupart des radioamateurs.

Ce qu'il faut éviter

Pratiquement toutes les antennes résonant à 160 mètres sont plus efficaces qu'un dipôle taillé pour une fréquence plus élevée et que l'on oblige à résonner sur 1,8 MHz à l'aide d'une boîte de couplage.

Un coupleur permet à l'émetteur et au récepteur de "travailler" avec une impédance

Des aériens pour la "Top-Band"

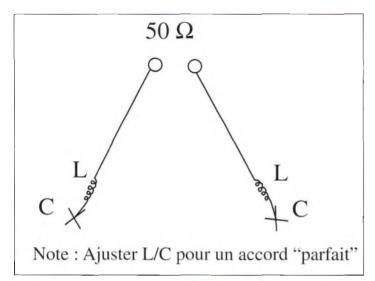


Fig. 3- Le dipôle raccourci, au moyen d'un circuit LC simple à réaliser.

virtuelle de 50 ohms, mais le couplage lui-même reste désastreux au point d'alimentation de l'antenne. Il ne peut donc y avoir un transfert maximum de la puissance émise que si l'impédance de l'antenne correspond à celle de l'émetteur.

Ceci est particulièrement vrai lorsque l'on utilise un câble coaxial entre l'émetteur et l'antenne.

En revanche, une ligne à deux fils parallèles, ou une "échelle à grenouille", permettra, elle, d'obtenir de bons résultats sur 160 mètres avec un dipôle taillé pour le 80 mètres (bien que les résultats soient meilleurs avec un dipôle taillé à la résonance).

Une autre alternative, employée depuis de nombreuses années, consiste à court-circuiter les deux conducteurs du câble coaxial au niveau de l'émetteur et d'utiliser le câble et le dipôle 80 mètres comme une antenne Marconi en "T".

En effet, le câble coaxial se transforme ainsi en un conducteur unique, verticalement polarisé. Les deux éléments du dipôle servent alors à charger l'antenne mais ne rayonnent guère d'énergie.

L'inconvénient de ce système est que le câble coaxial devient un élément rayonnant quart d'onde, ce qui implique la mise en place d'un plan de sol adéquat afin d'en tirer un minimum de rendement. C'est aussi le cas des quarts d'onde verticales et des antennes "long-fil" de longueur quelconque.

Un contrepoids, ou un genre de plan de sol artificiel est nécessaire pour obtenir de bons résultats à partir de l'installation.

Cependant, un dipôle demionde sur 160 mètres peut être physiquement raccourci, comme l'illustrent les fig. 1, 2 et 3.

Si un dipôle horizontal est érigé et que la place manque, on peut laisser tomber ses extrémités vers le sol tout en conservant la partie essentielle bien au-dessus du sol.

Les extrémités peuvent aussi être repliées sur elles-mêmes au moyen d'écarteurs en matière isolante. Une autre solution consiste à raccourcir le dipôle au moyen de selfs avec, dans leur prolongement, un genre de "chapeau" capacitif : un circuit LC résonant sur 1,8 MHz.

On peut aussi utiliser une "courte" longueur de fil électrique, installée le plus haut possible, que l'on accorde ensuite au moyen d'un coupleur.

Une excellente prise de terre est alors nécessaire. Sinon, il

existe de petits transformateurs d'impédances, comme le fameux balun MTFT de chez ZX-Yagi, qui permet d'abaisser dans des limites raisonnables l'impédance d'une clôture en grillage ou tout autre objet métallique. L'essentiel étant qu'il soit le plus loin possible et placé le plus haut possible!

Le très populaire "L-inversé"

Le L-inversé est certainement l'antenne la plus utilisée sur les bandes basses à l'heure actuelle, en particulier sur 160 mètres. Cette antenne est composée d'un fil d'un quart de longueur d'onde dont la partie verticale doit être la plus longue possible. Elle fonctionne comme une antenne verticale qui serait chargée par le haut. Avantage : sa hauteur par rapport au sol n'est pas critique.

En revanche un bon plan de sol est nécessaire. Pour cela, on peut enterrer une douzaine de radians dans le sol, ou encore bénéficier de la proxiLe "unun" ZX-Yagi MTFT ; une solution très intéressante pour le 160 mètres, à condition de disposer d'un clôture suffisamment longue...

mité de la mer ou d'un plan d'eau. Les radians n'ont pas besoin de mesurer 40 m de long, bien que cette longueur soit idéale. Des fils d'une longueur de 12 ou 15 m de long sont suffisants.

Dans la même idée, il est inutile de couvrir le sol de radians. Si le sol est "mauvais", 15 ou 20 radians permettent déjà de reconstituer un plan de sol adéquat.

Les L-inversés produisent un angle de tir assez faible si la partie verticale est suffisam-

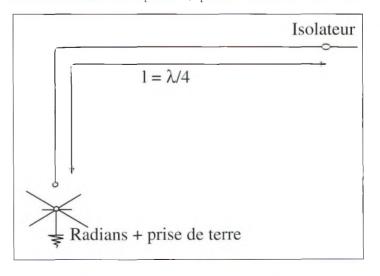


Fig. 4- L'antenne en "L-inversé", très populaire sur 160 mètres.





Un bon coupleur est nécessaire la plupart du temps lorsqu'il s'agit d'antennes "raccourcies". Pensez à opter pour un coupleur à sortie symétrique (ligne bifilaire).

Chapeau (C) Hauteur = 6 à 8 mBobinage = $\lambda/2$ (spires jointives en fil gainé PVC)

Fig. 5- L'antenne hélicoïdale est constituée d'une demie longueur d'onde de fil enroulé sur un tube de 6 à 8 m de longueur. un bon plan de sol est nécessaire, ainsi qu'un "chapeau" capacitif.

ment longue, ce qui les rend bien utiles pour le trafic

> DX. En revanche, elles sont plus sensibles au bruit que les antennes horizontales. Ainsi, si vous habitez en zone urbaine, le QRN peut s'avérer plus important avec ce type d'aérien.

Pour le DX

Peu d'antennes décrites dans cet article

sont véritablement taillées pour le DX, bien qu'un dipôle, raccourci ou non, fonctionne bien en DX s'il est placé à une hauteur suffisante.

L'antenne en L-inversé est l'exception à la règle. Il est possible (preuves à l'appui) de réaliser son DXCC avec seulement 100 watts en CW et une antenne L-inversé dont la hauteur ne dépasse pas 15 mètres et dotée d'un plan de sol de 24 radians seulement.

Les antennes de plus grande taille, telles que les "onde entière" avec de nombreux radians enterrés, ou encore les carrés placés à une hauteur substantielle constituent d'excellentes antennes pour le DX sur 160 mètres.

Une antenne en L-inversé d'une demie longueur d'onde donne aussi d'excellents résultats. Tout comme un dipôle en V-inversé dont le point d'alimentation se situe vers 21 m au-dessus du sol. Alimenté avec une quarantaine de mètres de ligne bifilaire 450 ohms, ce même dipôle fera également merveille sur les bandes supérieures. Un coupleur à sortie symétrique est toutefois nécessaire.

L'antenne hélicoïdale

Si vous n'avez pas la possibilité d'ériger une antenne en Linversé, vous pouvez tenter la réalisation d'un antenne hélicoïdale. Vous pouvez la fabriquer à partir de 6 à 8 m de tube PVC sur lequel il suffit d'enrouler une demi-onde de fil électrique de telle sorte à recouvrir le tube sur l'ensemble de sa longueur. Ensuite, il suffit d'installer une capacité à l'extrémité supérieure de l'antenne. ce "chapeau" horizontal sera le plus grand possible. Il permet de d'abaisser le facteur Q de l'antenne et l'empêchera de se transformer en boule de feu lorsque vous appuierez sur le manipulateur! Il permet en même temps d'élargir quelque peu la bande-passante de l'aérien. L'accord est réalisé en enlevant, ou en rajoutant des spires au niveau de la partie basse du bobinage, il faut, bien entendu, rechercher le meilleur rapport d'ondes stationnaires possible, tout en sachant qu'il ne sera jamais de 1:1. Là encore, des radians sont nécessaires pour obtenir un accord impeccable.

Une drôle de bande

Pour réussir sur 160 mètres, il faut utiliser la plus grande antenne que vous puissiez installer chez vous. Cela est surtout vrai sur la "top-band" où les niveaux de bruit sont élevés et où de nombreux radioamateurs utilisent des antennes aux caractéristiques peu orthodoxes.

Il est également profitable d'avoir à disposition un bon amplificateur linéaire. Avec 100 watts et des "bouts de fil", en effet, il est difficile, de nos jours, d'être entendu dans de bonnes conditions, en particulier en contest. Une puissance de 400 watts semble un minimum.

Mark A. Kentell, F6JSZ

Des radios

endant longtemps, l'augmentation du trafic amateur sur 6 mètres était ralentie par le manque d'équipements adaptés disponibles dans le commerce. C'était particulièrement problématique au cours du cycle 22, époque à laquelle il n'existait que quelques rares modèles d'émetteurs-récepteurs dotés de la "bande magique". Beaucoup de stations trafiquaient avec des transverters, ou quelque vieil appareil d'un temps passé. Depuis lors, cette époque est révolue, la disponibilité des transceivers 6 mètres étant devenue courante.

Retour en arrière

L'absence, ou presque, d'émetteurs-récepteurs adaptés à ces fréquences au cours du précédent cycle solaire se confirme de deux façons : il suffit de regarder les publicités dans les magazines de l'époque, ou encore d'observer la case "Rig" sur les cartes QSL pour connaître les conditions de trafic de vos correspondants. Le plus grand tournant que l'on ait noté est certainement arrivé vers le début des années 1990, lorsque certains fabricants ont lancé des appareils miniaturisés et comportant le 50 MHz : ICOM lançait son IC-706, Alinco son DX-70. À l'époque, il n'existait que deux radios monobande disponibles

Il v a dix ans, il était difficile de trouver un transceiver comportant bande la 6 mètres, très certainement parce que dans

le monde, cette

bande n'était pas encore autorisée au trafic radioamateur dans suffisamment de régions pour que le marché se développe. Aujourd'hui, en revanche, il est difficile de trouver un transceiver qui ne comporte pas la bande 50 MHz!

en France : le Yaesu FT-690RII et le Kenwood TS-60. Puis, les fabricants se sont mis à intégrer le 50 MHz dans leurs transceivers HF: Yaesu FT-650. Kenwood TS-680... Mais cette option n'était pas très attrayante pour les débutants, prix des appareils décamétriques oblige. Heureusement, le marché de l'occasion était florissant, et l'on trouvait quelques rares Swan 250, des Yaesu FT-620 ou encore des Kenwood TS-670.

De nos iours

Depuis, on a constaté une nette évolution. Jugez-en par

435.508.000 4. 2 195.908.00

Polyvalents, les transceivers modernes, comme le Yaesu FT-847, proposent les bandes HF, VHF/UHF ainsi que le 50 MHz dans un seul coffret.

notre tableau récapitulatif! Et l'on ne parle pas des transceivers VHF pouvant recevoir une option 50 MHz sous forme de module enfichable.

Aujourd'hui, il est rare de trouver un appareil principalement

Le ICOM IC-706 aura sûrement largement contribué au développement du trafic 50 MHz.

destiné aux bandes HF qui ne soit pas doté de la bande 6 mètres. De surcroît, on trouve aussi des appareils portatifs éguipés de cette bande. On notera, malheureusement, que leur utilisation est limitée à la modulation de fréquence, un mode assez peu utilisé en France sur 50 MHz, pour ne pas dire jamais.

Faites votre choix!

Mark A. Kentell, F6JSZ

Transceivers 50 MHz

Fabricant	Modèle	Description	Prix indicatif
ICOM	IC-746	HF + 50 MHz + VHF	17 500 F
ICOM	IC-756	HF + 50 MHz	19 000 F
ICOM	IC-756PRO	HF + 50 MHz	N.C.
Kenwood	TS-570S(G)	HF + 50 MHz	N.C.
Yaesu	FT-847	HF + 50 MHz + V/UHF	15 000 F
Yaesu	FT-920	HF + 50 MHz	14 000 F

Transceivers 50 MHz mobiles

Fabricant	Modèle	Description	Prix indicatif
Alinco	DX-70	HF + 50 MHz	7 500 F
ICOM	IC-706MKIIG	HF + 50 MHz + V/UHF	12 800 F
Kenwood	TS-60	50 MHz	N.C.
Yaesu	FT-100	HF + 50 MHz + V/UHF	12 000 F
Yaesu	FT-690RII	50 MHz	N.C.

Transceivers 50 MHz portatifs

1	Fabricant	Modèle	Description	Prix indicatif
ı	ICOM	IC-T8	50 MHz + V/UHF	3 200 F
	ICOM	IC-T81	50 MHz + V/UHF + 1,2	GHz 3 500 F
ı	Yaesu	VX-5R	50 MHz + V/UHF	3 200 F



Shopping chez Sarcelles Diffusion

On connaissait déjà ce véritable "supermarché" OM pour ses activités de distributeur en matériels de radiocommunication. En prenant une carte d'importateur en produits spécialisés dans ce domaine, Sarcelles Diffusion dispose aujourd'hui detoute une gamme de produits ou d'accessoires pour pratiquer notre loisir favori.



Beaucoup de modèles d'antennes, aussi bien pour le fixe que pour le mobile, mais aussi des chargeurs et des accumulateurs pour vos pockets.



Outre le modèle bibande et la version délivrant 100 watts sur 2 mètres, un nouvel appareil doit venir enrichir la gamme. Il s'agit d'un amplificateur destiné aux radioamateurs qui disposent d'un transceiver portatif.

En effet, cet amplificateur fait également office d'assise au pocket.

En d'autres termes, un logement taillé dans son boîtier permettra d'enficher le petit transceiver, un peu à l'instar de certains chargeurs d'accumulateurs. Nous y reviendrons.

En parlant de batteries, il faut savoir que Sarcelles Diffusion propose également un large éventail de modèles à des tarifs tout à fait exemplaires.



Sympa l'antenne directive pour le 1,2 GHz, uniquement

Des antennes originales

En nous promenant dans le magasin, nous y avons également découvert des microphones d'importation qui s'adaptent sur l'ensemble des transceivers portatifs actuellement disponibles.

Dans le cadre des antennes originales, nous avons essayé un modèle fonctionnant dans la bande des 1 200 MHz. Sa particularité vient de sa directivité puisqu'il s'agit d'une Yagi à 5 éléments spécialement prévue pour les "pockets"! Nous avons fait des essais comparatifs en utilisant l'antenne boudin d'origine du Yaesu FT-911, puis en

Shopping chez Sarcelles Diffusion

remplaçant celle-ci par la version directive. Il est sûr que cela apporte un petit plus qui se situerait vers 6 dB. En réalité, on obtient des liaisons plus fiables qu'avec l'aérien d'origine avec moins de pertes des signaux.

Avec quelques copains locaux, on a pris l'habitude de temps à autres de faire liaisons duplex des 430/1 200 MHz et selon leurs différents reports, les conditions s'améliorent avec cette antenne.

Toujours au ravon des antennes, nous avons découvert toute une gamme couvrant particulièrement les bandes à partir des VHF. Cela dit, d'autres modèles pour le décamétrique sont également disponibles.

Une alimentation bon marché

Nous allions oublier l'alimentation Dirland proposée à un prix défiant toute concurrence.

Le modèle D-PS-1225GWM vous permettra d'ali-

menter tous vos montages susceptibles de fonctionde 15 volts et demandant des courants pouvant aller jusqu'à 22 ampères. Que l'on ne s'y

trompe pas, elle est bien réalisée

conception prévoit de multiples protections.

Une vaste gamme de microphones vient enrichir les accessoires disponibles chez Sarcelles Diffusion.




Une alimentation permettant de fournir jusqu'à plus de 20 ampères pour moins de 500 Francs!


C'est une excellente idée que de proposer ces produits qui présentent globalement un rapport qualité-prix de bon

niveau.

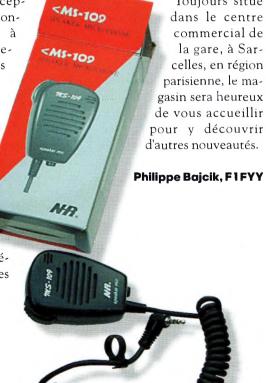Toujours situé la gare, à Sarparisienne, le ma-



L'univers des scanners

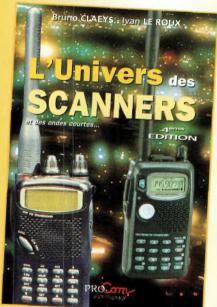

Pour tout savoir sur les scanners marché


actuel, le matériel, des centaines de fréquences.

516 pages.

Utilisez le bon de commande en page 93

Le réseau global

un site Web au service des amateurs

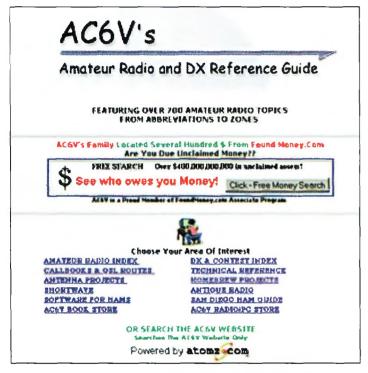

AC6V : une plate-forme vers des centaines de llens intéressants.

L'Internet a bouleversé le monde. A tel point que la "toile" comme on l'appelle si souvent, est même devenu pour nous, radioamateurs, un moyen de communicajours plus importante dans notre vie. Avant tout, c'est une source d'informations sans équivalent. Clubs, associations et individuels mettent "en ligne" des renseignements qui, auparavant, devait être imprimés dans quelque bul-



Le site de TK5NN est Interactif : un espace d'échange permet aux visiteurs de donner leur avis dans des sondages permanents.

letin qui mettait plusieurs jours à parvenir à destination et au prix d'un abonnement parfois élevé. Aujourd'hui, tous ces renseignements utiles pour notre activité sont disponibles instantanément, grâce à l'Internet. A votre tour d'exprimer votre savoir sur le Net.

La plupart des fournisseurs d'accès, grands et petits, offrent dans leur panoplie de services un certain volume d'espace disque sur leur serveur afin que leurs abonnés puissent mettre en ligne des pages Web personnelles. Chaque fournisseur d'accès utilisant son propre système, vous devrez prendre contact avec le vôtre

pour connaître la procédure de mise en ligne de vos pages. Donc, dans le cadre de cet article, l'on se contentera de vous donner quelques conseils sur la fabrication des pages constituant le site. Si votre fournisseur n'offre pas quelques mégaoctets d'espace disque à ses clients, sachez qu'il existe des sociétés comme Yahoo!, par exemple, qui offre de l'espace gratuit.

La première chose à considérer est le but de votre site. Outre l'aspect commercial évident, à notre niveau, un site Web est une source d'informations. Grâce à vos pages Web, vous allez pouvoir vous exprimer, mettre votre log en ligne, montrer les photos de votre shack, décrire vos passions, montrer vos plus belles cartes QSL, renseigner les visiteurs de votre site sur la propagation en VHF dans votre secteur, fournir une liste de balises compilé par vos soins, etc. Les limites de votre imagination et l'espace disque offert par votre fournisseur d'accès sont les véritables limites.

Comment procéder ?

La première étape consiste à rassembler l'information (textes,



Le site de l'ARAL comporte tellement d'informations qu'il a fallu intégrer un moteur de recherche.


Créer un site Web au service des amateurs

images, sons...) et de la convertir dans un format adapté aux pages Web. L'étape suivante consiste alors à créer le site proprement dit, en classant les différents thèmes par pages, un peu à la manière d'un index.

Le format standard pour les pages Web, c'est-à-dire le "langage" informatique à utiliser, est le format HTML (HyperText Mark-up Language). Ce langage, qui consiste en un texte pur, est utilisé de telle sorte que n'importe qui et n'importe quelle machine puisse le comprendre. La plupart des logiciels de traitement de texte et de PAO (publication assistée par ordinateur) sont au-



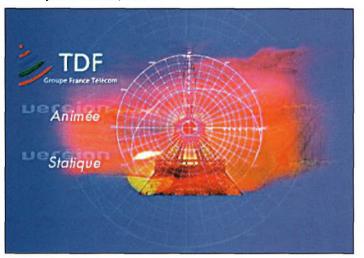Le site de CO magazine aux États-Unis propose des liens vers les sites consacrés aux différents magazines publiés par l'entreprise.



Le site de Télédiffusion de France (TOF) est chargé en graphismes. Pour alléger le chargement, vous avez donc le choix entre une version animée ou statique.

jourd'hui capables de transformer les données en langage HTML d'un simple clic sur la souris. Si vous avez un PC avec Windows 95 ou 98, vous possédez sûrement une quelconque version de FrontPage, Adobe PageMill ou encore Dreamweaver. Il y a pléthore de logiciels destinés à la création de sites Web. Il suffit d'y mettre le prix pour avoir quelque chose de bon. Vous pouvez aussi utiliser le module dédié dans votre navigateur, mais les résultats restent médiocres dans l'ensemble.

Voilà pour les bases. Vous trouverez des détails plus approfondis dans les livres traitant du sujet, ou directement sur le Web.

La procédure pour compiler votre site est très simple : d'abord, vous devez créer le sommaire, le fameux index qui va permettre aux visiteurs de savoir où aller. C'est ce que l'on appelle la "page d'accueil". Puis, il faut

créer des pages dans lesquelles le visiteur va trouver les informations qu'il cherche. Ces pages seront rendues accessibles grâce à des liens hypertexte que l'on trouve sur la page d'accueil. Il suffit au visiteur d'y cliquer une seule fois pour qu'apparaisse la page recherchée. Ces liens hypertexte sont très puissants, puisqu'ils permettent à n'importe qui utilisant un ordinateur et un navigateur de se procurer l'information cachée derrière le lien : une autre page, un autre site, un document, une image, un logiciel...

Le Web est aussi un excellent moyen pour visualiser des images ou des schémas. Il est même possible de convertir une image en lien hypertexte. Ainsi, lorsque le visiteur clique sur l'image, le document y référent s'affiche. Rappelez-vous, ce document peut être n'importe quel type de fichier : une autre page, un autre site, un logiciel, la même image agrandie... tout !

Quelques conseils pour la conception des pages


La meilleure source d'idées est le Web lui-même. Visitez quelques pages et, lorsque vous en trouvez une qui vous plaît, enregistrez-là sur votre disque dur. Editez-là, effacez tout le texte et les images et remplacez-les par vos propres textes et images. Ce procédé peut paraître peu orthodoxe, mais cela se fait couramment. La seule contrainte réside dans le



Le site de CQ Radioamateur.

INTERNET

Le réseau global

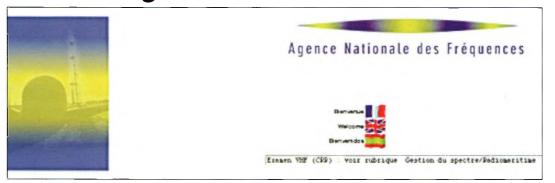

Le site de l'Agence nationale des fréquences.



L'Autorité de Régulation des Télécommunications a aussi son site Web.



L'Agence spatiale européenne : un site intéressant et bien organisé.

droit d'auteur : n'utilisez jamais les textes ou images des autres. Les images et graphismes mettant plus de temps pour s'afficher, évitez d'en abuser et utilisez des fichiers dont le volume est inférieur à 20 ko. Il est d'ailleurs de bon ton de n'utiliser que des fonds très légers ou des encadrés. De la sorte, le texte s'affiche presque instantanément et les graphismes s'affichent plus tard. Il faut penser au visiteur, pas à vous! De plus, une page trop chargée n'est pas forcément belle à voir.

Les graphismes peuvent prendre deux formats : JPEG et GIF. Le premier est habituellement utilisé pour les photos, le second pour les dessins. Lorsqu'un graphisme est trop lourd et que vous ne parvenez pas à le réduire en volume, faites-en une vignette (une toute petite image). Ainsi, lorsque le visiteur voudra voir l'image, il lui suffira de cliquer sur la vignette pour qu'apparaisse une nouvelle page avec la photo au format réel.

Les textes seront de préférence de couleur noire. Les fonds seront de préférence dans les tons clairs. Évitez, cependant, le jaune, qui a tendance à faire mal au yeux. Rappelez-vous que les visiteurs n'ont pas tous la même configuration et que les couleurs peuvent changer d'un navigateur à l'autre et d'un écran à l'autre. Ainsi, les couleurs

Quelques exemples pour "piocher" des idées

www.arrl.org www.cq-amateur-radio.com www.ers.fr/cq www.tk5nn.com www.tdf.fr www.anfr.fr www.art-telecom.fr www.ac6v.com www.esa.int

criardes peuvent rendre la page illisible.

Simple et au fait

Les bonnes pages d'accueil sont petites avec une hauteur maximum de deux écrans. Elles ne doivent pas seulement contenir des liens vers les sites des copains. Mettez-y vos propres idées et informations. Assurez-vous aussi d'organiser votre site de façon logique et cohérente. Il faut que la navigation d'une page à l'autre soit rapide et facile pour le visiteur, au risque de le voir partir et ne jamais revenir. Mettez les informations à jour régulièrement. L'organisation du site doit être fait comme l'index d'un livre, ou comme l'arborescence de votre disque dur avec des répertoires (ou dossiers) et sous-répertoires.

Soyez créatif et laissez votre personnalité s'exprimer à travers vos pages. N'écrivez pas des romans. Allez droit à l'essentiel. Laissez le choix au visiteur de télécharger ou non les documents volumineux. Mieux, si vous avez un document très lourd, transformezle en fichier PDE.

J'allais oublier : chaque page composant votre site doit avoir un lien vers la page d'accueil pour faciliter la navigation. Il est aussi d'usage de publier votre nom et la date de la dernière mise à jour.

A votre tour !

La meilleure source d'informations sur le Web et la création de pages Web est le réseau global lui-même. Il existe aussi une foule de livres sur le sujet chez votre libraire habituel.

Alors, tentez votre chance. Qui sait où cela vous mènera?

Don Rotolo, N2IRZ



Actuellement kiosaue

Des réalisations à faire frémir votre fer à souder !

Au sommaire: Des montages inédits

- Micro émetteur FM CMS
- Ampli audio à MOSFET de 60 watts
- Ampli SUBWOOFER 60 watts
- Générateur de ionophorèse
- Radar universel à ultrasons
- Talkie-walkie 433 MHz FM
- Emetteur FM 80 à 108 MHz
- Convertisseur DC/DC pour ampli "Car audio"
- Système de télécommande DTMF à 12 voies
- Emetteur universel à quartz 49,89 MHz
- Emetteur audio vidéo 224 MHz ...et bien d'autres réalisations.

Sans oublier nos cahiers théoriques afin de vous initier et de vous perfectionner à l'électronique.

- Les ondes électromagnétiques
- Expérimentation laser
- La logique programmable
- Fiches Radioworks, etc.

Un numéro à ne pas manquer



l'abonnement pour 6 numéros

l'abonnement pour 12 numéros





ABONNEME

à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre règlement à : PROCOM EDITIONS SA - Abt "Nouvelle Electronique" - Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRÈS

Je n	pour ELECTRONICE
1 AN	(6 numéros) au prix de 135 ^F (175 ^F Pays CEE)* (12 numéros) au prix de 250 ^F (330 ^F Pays CEE)*
	(12 Hollieros) do prix de 200 (330 ruys ett)

(*)	Autres pays nous	consulter (<u>Tél.</u> : 04	67 16	30 40 -	<u>Fax</u> : 04	67 87	29 65
/ **	1 Ahonnoment 2 a	ns Franco A	Métropolit	nina				

(**) Aboi	nnement 2	ans	France	Métropo	litaine
-----------	-----------	-----	--------	---------	---------

Nom: M ^{me} , M ^{elle} , M	
Prénom :	
Adresse:	
	.Code Postal
Ville:	

Ci-joint mon	règlement (à l'ordre de PROCOM EDITIONS) 🔲 par Chèque Bancaire ou Postal	par Mandat-Lettre	
par Carte Bancaire	Numéro de la carte : _	Expire le : l_ _ _	3

ntretien avec un radioamateur actif


Francis, F6BHI, adore les challenges et se passionne tout particulièrement pour les "vieux" matériels. Il lui arrive fréquemment de participer aux concours VHF, en portable, depuis quelque point haut difficile d'accès et le plus souvent dans des conditions météorologiques déplorables. Nous l'avons rencontré à la suite d'une de ses aventures.


CQ: Bonjour Francis, félicitations pour ta participation et ton score.

F6BHI: Merci, c'est effectivement une satisfaction que je retourne immédiatement vers l'équipe des radioamateurs de la Corrèze qui m'ont toujours appuyé dans ces aventures.

CQ: Peux-tu expliquer ton organisation?

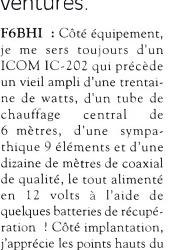F6BHI: Côté équipement, je me sers toujours d'un ICOM IC-202 qui précède un vieil ampli d'une trentaine de watts, d'un tube de chauffage central 6 mètres, d'une sympathique 9 éléments et d'une dizaine de mètres de coaxial de qualité, le tout alimenté en 12 volts à l'aide de quelques batteries de récupération! Côté implantation,



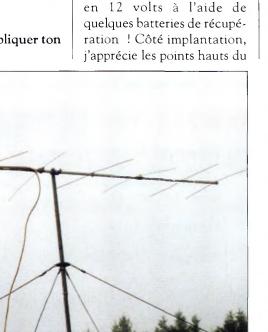

L'antenne 144 MHz a "vécu"...



Francis, F6BHI, bonnet vissé sur la tête, micro à la main, affronte les intempéries en altitude.

nord-est du département de la Corrèze. Ils permettent d'arroser presque toutes les directions.

Le matériel et l'OM cohabitent dans un antique break Renault qui me laisse fréquemment perplexe lors sa remise en route pour les QSY retour! Pour le reste, une série de crayons bien taillés et quelques feuilles cartonnées...

CQ: Tu n'es pas équipé d'un ordinateur?

F6BHI: Vois-tu, je privilégie les conditions sûres de mise en œuvre de façon à affronter l'humidité, l'encombrement du "shack", les problèmes d'alimentation... un bon vieux carton et ça "marche", même si quelques QSO sont perdus ou répétés, mais rien ne "s'évapore".

CQ: Selon toi, les OM actifs sont plutôt au "nord"?

F6BHI: La densité de population —et donc d'OM y est importante et les conditions de dégagement sont relativement plus accessibles (le Mont des Cats, haut lieu des moines et des radioamateurs du nord de la France ne dépasse pas 160 mètres d'altitude!). Lorsque je résidais "là-haut", au début de la BLU sur VHF, il y avait encore beaucoup de modulation d'amplitude et de la NBFM. Eh bien, il était relativement facile de faire plus de 200 QSO en 24 heures, il y a 20 ans !

CQ: Et les "big gun's"?

F6BHI: Ils ont réussi à créer de véritables équipes d'opérateurs, qui à leur tour ont démultiplié l'enthousiasme des VHF...

Néanmoins, maintenant, leur pratique les rend plus difficilement "approchables", sans compter que l'équipement qu'ils ont pu réunir les place largement dans la catégorie "C"...

Les trois premiers classés en mono-opérateur et plus d'une dizaine en multi-opérateur mettent en œuvre des systèmes d'aériens très performants dans lequel la puissance effectivement rayonnée dépasse fréquemment quelques centaines de watts...

Cela leur permet d'être entendus en priorité et, à travers un système très rapide de commutation d'aériens, et ainsi contacter de nombreuses stations sans quitter la stratégie qui a été établie pour le concours.

Tous ces équipements et cette logistique sont rarement mobilisables par la plupart d'entre eux. Ce n'est pas la meilleure chose que de rassembler dans des classes différentes des stations "ordinaires" qui visent la quarantième place, quand bien même elles soient bien dégagées et dans un bon "couloir", avec aux "manettes" d'excellents opérateurs et quelques débutants (quand on peut arriver à les mobiliser...).

Mais la promotion de notre hobby passe aussi par des satisfactions humaines, celles qui gratifient une participation volontaire, dynamique, novatrice. c'est déterminant pour le maintien d'un enthousiasme et d'une activité accessible par une majorité.

Même si les OM passionnés de "la petite reine" ont encouragé de brillants "seconds" (notre Raymond Poulidor en est un exemple), l'espoir, pour ne pas dire le fantasme d'arriver gagnant, et non pas seulement placé, m'apparaît déterminant.

CQ: Aurais-tu des propositions?

F6BHI: Ne pas décourager les équipes "QRO" d'être actifs, mais en dehors des compétitions "classiques". Une réflexion sur le règlement cou sur la certification du compte-rendu, ne pourraitelle pas être envisagée? Ne pourrait-il y avoir là, une caution du président de l'établissement départemental, puisque en l'occurrence, il s'agit bien d'un championnat... de France! Pourquoi ne pas envisager la "Coupe des Coupes", au niveau européen ; où les seules "têtes de série" (les 10 premiers de chaque classe des cinq dernières années) seraient en lice, et les autres radioamateurs l'objet de leur attention...

Encourager la participation du plus grand nombre : les équipements, commerciaux ou non, sont fréquemment du type 20 à 50 watts et les antennes directives sont fréquemment d'une dizaine d'éléments.

Afficher les palmarès par tranches de "puissance", et moins au sein d'un amalgame de catégories où le résultat n'est souvent repéré que par les propres acteurs, alors que si l'on retient la notion de palmarès, il faudrait qu'il soit annoncé.

Il serait bon de préparer, même sous une forme simplifiée. un feuillet officialisant et attestant la participation comme le classement, objet d'une dynamique visuelle du projet et de son évolution, comme disent les psychologues (si, si, nous en connaissons, même chez les radioamateurs!). Ce document pourrait être iglissé dans une enveloppe self-adressée jointe au dossier de compte-rendu qui deviendrait dès lors, plus gratifiant puisque davantage encore chargé de sens et d'espoirs. Nous pourrions y trouver par



Le break transformé en shack portable.

exemple au recto le classement individuel, au verso le palmarès de la compétition. Les techniques de la microinformatique sont bien adaptées!



La passion des points hauts.

ntretien avec un radioamateur actif



Que d'évolution depuis la grande époque de l'AM I

CQ: Comment es-tu venu à la radio?

F6BHI: Comme beaucoup de jeunes dans les années 1955—1965, les premières images fortes d'aviateurs, d'expéditions, de premiers "directs" à la radio, mais aussi les rôles extraordinaires des radioamateurs dans les grandes catastrophes naturelles, mettaient en évidence le rôle "magique" et capital des transmissions, et bien sûr le film "Si tous les gars du monde"; ces événements étaient "forts" pour les gamins, et tu le comprendras, j'y ai mordu!

CQ: Quels ont été tes premiers équipements?

F6BHI: Un vieux récepteur de char DL du dernier conflit! Il était alimenté en 24 volts à l'aide d'un vibreur! D'où mon inscription comme écouteur au Réseau des Émetteurs Français, durant l'année du Bac en 1965.

CQ: Et tes débuts en émission?

F6BHI: Comme beaucoup, en 144, à l'aide d'un TX construit par l'OM : 12 watts, piloté par quartz, mais rassures-toi, ceux-ci étaient bien ravonnés dans une 3 éléments en cuivre, rotative, dans le grenier... Le premier call était F1AOV en 1969.

CQ: Pourquoi avoir choisi la voie F1?

F6BHI: J'avais quelques difficultés à disposer de temps et de moyens pour apprendre la CW, et puis les cours par informatique n'existaient pas encore.

CQ: Pourquoi t'es-tu enthousiasmé pour les points hauts?

F6BHI: Par commodité et par plaisir. Les FI des téléviseurs de l'époque étaient un vrai problème, comme les téléspectateurs...

Un jour d'été, nous avons eu la visite des gardiens de la paix, car nous perturbions et endommagions les TV du voisinage... en parlant, devant un lotissement, dans un microphone noué à une boîte de chaussures... vide! Rapidement, nous sommes allés sur des ponts en construction sur des autoroutes, des terrils, les montagnes du nord, tous ces points "hauts" permettaient de faire en AM, 60 à 80 QSO par dimanche.

CQ: Te souviens-tu de quelques DX?

F6BHI: J'ai toujours en mémoire la première ouverture en 144. Une nuit, sur un point haut, avec mon TX "portable" : 2 batteries de 12 volts en série, posées à l'arrière de mon antique "deudeuch", 20 ampères en 24 volts dans le dynamotor, pour 2 watts HF à l'antenne. et c'était DK9NJ de Hambourg. L'île de Malte depuis mon garage avec 2 watts en FM sur une antenne Halo! LA6OI, une des premières liaisons LA/F en 1969. Avoir appelé pendant plus d'une heure deux OM des îles Orkney, en vain ! QSO entre locaux! L'Angleterre depuis le sommet du mont Canigou gravi avec un IC-202, un mini PA de 18 watts, une 9 éléments et une batterie (déià), c'est sans doute là où YL a compris que dans le ménage, dame radio serait aussi présente!

CQ: Comment es-tu arrivé au F6?

F6BHI: Durant le "kaki". Un radio-club, F2ZE, était accessible à tous les petits "transmetteurs" que nous étions... cela m'a permis de construire mon premier TX déca en CW et de passer la licence F6 en 1971. Crois bien que les week-ends de consigne étaient bien courts mais que le cahier de trafic s'allongeait...

CQ: Quels sont tes projets?

F6BHI: le crains que renouer avec les premières places de palmarès et avec le moins de temps disponible ne soit chose facile. Alors ce sera peut-être plus ciblé vers la pratique du 1 296 MHz et de réfléchir un peu plus aux hyper...

Merci Francis et à bientôt sur l'air!

Pour conclure, j'aimerais remercier ma famille d'avoir supporté l'intrusion de cette passion, ce qui, après 34 années de pratique, me permet d'approcher cette "timbale".

Propos recueillis par **Guillaume Rousselot, F8IPH**



Préf.	Entité DXCC	CM	SSB	Zone	CE9/KC4 CM,CO	Antarctica Cuba	1800-2000 1800-2000	1800-2000 1800-2000	08NA
1A0	Sov Mil Order of Malta	A la demande		15EU	CN	Morocco			33AF
15	Spratly Is	A la demande	26AS		CP	Bolivia	1800-1850	1800-1850	10SA
3A	Monaco	1830-1850	1830-1850	14 EU	CT	Portugal	1830-1850		14EU
3B6,7	Agalega & St Brandon	1830-1850	1830-1850	39AF	CT3	Madeira Is	1830-1850	1830-1850	33AF
3B8	Mauritius	1830-1850	1830-1850	39AF	CU	Azores	1830-1850	1830-1850	14EU
3B9	Rodriguez I	1830-1850	1830-1850	39AF	CV-CX	Uruguay	1800-2000	1800-2000	13SA
3C	Equatorial Guinea	1830-1850	1830-1850	36AF	CYO	Sable I	1800-2000	1800-2000	O5NA
3C0	Pagalu I	1830-1850	1830-1850	36AF	CY9	St. Paul	1800-2000	1800-2000	05NA
3D2	Conway Reef	1800-2000	1800-2000	320C	D2-3	Angola	1830-1850	1830-1850	36AF
3D2	Fiji	1800-2000	1800-2000	320C	D4	Cape Verde	1830-1850	1830-1850	35AF
3D2	Rotuma I	1800-2000	1800-2000	320C	D6	Comoros	1830-1850	1830-1850	39AF
3DA	Swaziland	1810-1850	1810-1850	38AF	DA-DL	Germany	1800-2000	1840-2000	14EU
3V	Tunisia	1810-1830		33AF	DU-DZ	Philippines	1800-2000	1800-2000	270C
3W,XV	Vietnam	A la demande		26AS	E3	Eritrea			37AF
3X	Guinea	1800-1850	1800-1850	35AF	EA-EH	Spain	1830-1850	1830-1850	14EU
3Y	Bouvet	1810-2000	1810-2000	38AF	EA6-EH6	Balearic Is	1830-1850	1830-1850	14EU
3Y	Peter I I.	1810-2000	1800-2000	12AN	EA8-EH8	Canary Is	1830-1850	1810-1856	33AF
4J,4K	Azerbaijan	1830-1860	1860-1890/1900-1930	21AS	EA9-EH9	Ceuta & Melilla	1830-1850	1810-1856	33AF
4L	Georgia	1830-1860	1860-1890/1900-1930	22AS	EI-EJ	Ireland	1820-2000	1820-2000	14EU
4P-4S	Sri Lanka	1800-2000	1800-2000	22AS	EK	Armenia	1830-1860	1860-1890/1900-1930	21AS
4U	United Nations HQ	1800-2000	1800-2000	05NA	EL	Liberia	1825-1850	1825-1850	35AF
4U	ITU HQ	1810-2000	1818-2000	14EU	EP-EQ	Iran			21AS
4X.4Z	Israel	1810-2000	1810-2000	20AS	ER	Moldova	1830-1860	1860-1890/1900-1930	16EU
5A	Libya	1810-1830	1010-2000	34AF	ES	Estonia	1820-1955	1820-1955	15EU
5B	Cyprus	1800-1900	1900-2000	20AS	ET	Ethiopia	1810-1830		37AF
5H-5I	Tanzania	1810-1830	1300-2000	20AS 37AF	EU	Belarus	1830-1860	1860-1890/1900-1930	16EU
5N-50	Nigeria	1800-2000	1800-2000	37AF 35AF	EX	Kyrgyzstan	1830-1860	1860-1890/1900-1930	17AS
5R-5S	Madagascar	1830-1850	1830-2000	39AF	EY	Tajikistan	1830-1860	1860-1890/1900-1930	17AS
5T	Mauritania	1830-1850	1830-1850	35AF	EZ	Turkmenistan	1830-1860	1860-1890/1900-1930	17AS
5U	Niger	1830-1850	1830-1850	35AF	F	France	1810-1850	1810-1850	14EU
5V	•	1830-1850	1830-1850	35AF	FG	Guadeloupe	1810-1850	1810-1850	08NA
5W	Togo				FH	Mayotte	1810-1850	1810-1850	39AF
	Samoa	1800-2000	1800-2000	320C	FJ.FS	Saint Martin	1810-1850	1810-1850	08NA
5X	Uganda	1810-2000	1810-2000	37AF	FK	New Caledonia	1810-1850	1810-1850	320C
5Y-5Z	Kenya	1810-1830		37AF	FM	Martinique	1810-1850	1810-1850	08NA
6V-6W	Senegal	1810-1850	1810-1850	35AF	FO	· ·			07NA
6Y	Jamaica	1800-2000	1800-2000	AM80	FO	Clipperton I. French Polynesia	1800-2000 1810-1850	1800-2000 1810-1850	320C
70	Yemen	1810-2000	1810-2000	21AS	FP FP	St. Pierre & Miguelon	1810-1850	1810-1850	05NA
7P	Lesotho	1810-1850	1810-1850	38AF	FR	Reunion	1810-1850	1810-1850	39AF
7Q	Malawi	1810-2000	1810-2000	37AF	FR/G	Glorioso Is.	1830-1850	1830-1850	39AF
7T-7Y	Algeria	1830-1850	1830-1850	33AF	FR/J,E	Juan de Nova, Europa	1830-1850	1830-1850	39AF
8P	Barbados	1800-2000	1800-2000	AM80	FR/I	Trometin I.	1830-1850	1830-1850	39AF
8Q	Maldives	1810-2000	1810-2000	22AS/AF	FT5W				
8R	Guyana	1810-2000	1810-2000	09SA	FT5X	Crozet I.	1810-1850 1810-1850	1810-1850 1810-1850	39AF 39AF
9A,YU2	Croatia	1810-1915	1830-1915	15EU		Kerguelen Is.			
9G	Ghana	1810-2000	1810-2000	35AF	FT5Z	Amsterdam & St. Paul	1810-1850	1810-1850	39AF
9H	Malta	1810-2000	1810-2000	15EU	FW	Wallis & Futuna Is.	1810-1850	1810-1850	320C
91-9J	Zambia	1810-2000	1810-2000	36AF	FY	French Guiana	1810-1850	1810-1850	09SA
9K	Kuwait	1810-2000	1810-2000	21AS	G,GX,M	England	1810 - 2000	1810-2000	14EU
9L	Sierra Leone	1810-2000	1810-2000	35AF	GD,GT,MD	Isle of Man	1810-2000	1810-2000	14EU
9M2,4	West Malaysia	1800-2000	1850-2000	28 A S	GI,GN,MI	Northern Ireland	1810-2000	1810-2000	14EU
9M6,8	East Malaysia	1800-2000	1800-2000	280C	GJ,GH,MJ	Jersey	1810-2000	1810-2000	14EU
9N	Nepal	1830-1850	1830-1850	22AS	GM,GS,MM	Scotland	1810-2000	1810-2000	14EU
9Q-9T	Zaire			36AF	GU,GP,MU	Guernsey	1810-2000	1810-2000	14EU
9U	Burundi			36AF	GW,GC,MW	Wales	1810-2000	1810-2000	14EU
9V	Singapore	1800-2000	1850-2000	28 A S	H4	Solomon Is.	1800-2000	1800-2000	280C
9X	Rwanda			36AF	HA,HG	Hungary	1830-2000	1830-2000	15EU
9Y-9Z	Trinidad & Tobago	1800-2000	1800-2000	09SA	HB	Switzerland	1810-1850	1810-2000	14EU
A2	Botswana	1810-1850	1810-1850	38AF	HB0	Liechtenstein	1810-1850	1810-1850	14EU
A3	Tonga	1800-2000	1800-2000	320C	HC-HD	Ecuador	1800-2000	1800-2000	10SA
A4	Oman	1800-2000		21AS	HC8-HD8	Galapagos Is.	1800-2000	1800-2000	10SA
A5	Bhutan	1800-2000	1800-2000	22AS	нн	Haiti	1800-2000	1800-2000	AN80
A6	United Arab Emirates	1800-2000	1800-2000	21AS	HI	Dominican Republic	1800-2000	1800-2000	AN80
A7	Qatar	1800-2000	1800-2000	21AS	HJ-HK	Colombia	1800-2000	1800-2000	09SA
A9	Bahrain	1800-2000	1800-2000	21AS	нко	Malpelo I.	1800-2000	1800-2000	09SA
AP-AS	Pakistan	1800-2000	1800-2000	21AS	нко	San Andres/Providencia	1800-2000	1800-2000	07NA
BS7	Scarborough Reef	1800-2000	1800-2000	270C	HL	South Korea	1800-1825	1800-1825	25AS
BV	Taiwan	1800-2000	1800-2000	24AS	HO-HP	Panama	1800-2000	1800-2000	07NA
BV9P	Pratas I.	1800-2000	1800-2000	24AS	HQ-HR	Honduras	1800-2000	1800-2000	07NA
BY,BT	China	1800-2000	1800-2000	23,24AS	HS,E2	Thailand	1824-1826	1834-1850	26AS
				23,24AS 310C	HV	Vatican	1830-1850	1830-1850	15EU
C2	Nauru	1800-1860	1800-1860		HZ	Saudi Arabia	1800-2000	1800-2000	21AS
C3	Andorra	1810-1875	1825-1875	14EU 35AF	1	Italy	1830-1850	1830-1850	15EU
C5 C6	Gambia	1830-1850	1830-1850		ISO,IMO	Sardinia	1830-1850		15EU
I h	Bahamas	1800-2000	1800-2000	08NA	J2	Djibouti	1810-1850	1810-1850	37AF
	Mozambique	1830-1850		37AF		Grenada	1800-2000	1800-2000	AM80
C8-9	•	1000 2002	1000 2000	1004				1000-2000	
C8-9 CA-CE	Chile	1800-2000	1800-2000	12SA	J3 J5				
C8-9	•	1800-2000 1800-2000 1800-2000	1800-2000 1800-2000 1800-2000	12SA 12SA 12SA	J5 J6	Guinea-Bissau St. Lucía	1800-2000 1830-1850	1800-2000 1830-1850	35AF 08NA

A DÉTACHER ide-mémoire

J8	St. Vincent	1800-2000	1800-2000	08NA	TN	Congo	1830-1850	1830-1850	36AF
JA-JS	Japan	1907.5-1912.5	1800-2000	25AS	TR	Congo Gabon	1830-1850	1830-1850	36AF
JD1	Oqasawara	1907.5-1912.5		27AS	П	Chad	1830-1850	1830-1850	36AF
JD1	Minami Torishima	1907.5-1912.5		270C	TU	Cote divoire	1800-1850	1030 1030	35AF
VL-TL	Mongolia	1820-1850		23AS	TY	Benin	1830-1850	1830-1850	35AF
JW	Svalbard	1810-1850		40EU	TZ	Mati	1830-1850	1830-1850	35AF
JX	Jan Mayen	1820-1850		40EU	UA-UI1,3,4,6				
JY	Jordan	1820-1850		20AS	RA-RZ	European Russia	1830-1860	1860-1890/1900-1930	16EU
K,W,N,A	U.S.A.	1800-2000	1800-2000	4-7NA	UA2	Kaliningrad	1830-1860	1860-1890/1900-1930	15EU
KC6, T8	Belau	1800-2000	1800-2000	270C	UA-UI8,9,0				
KG4	Guantanamo Bay	1800-2000	1800-2000	OBNA	RA-RZ	Asiatic Russia	1830-1860	1860-1890/1900-1930	18AS
KH0	Mariana Is.	1800-2000	1800-2000	270C	UJ-UM	Uzbekistan	1830-1860	1860-1890/1900-1930	17AS
KH1 KH2	Baker & Howland Is. Guam	1800-2000 1800-2000	1800-2000 1800-2000	310C 270C	UN-UQ UR-UZ, EM-EO	Kazakhstan	1830-1860 1830-1860	1860-1890/1900-1930	17AS 16EU
KH3	Johnston I.	1800-2000	1800-2000	310C	V2	Antiqua & Barbuda	1800-2000	1860-1890/1900-1930 1800-2000	08NA
KH4	Midway I.	1800-2000	1800-2000	310C	V2	Belize	1800-2000	1800-2000	07NA
KH5	Palmyra & Jarvis Is.	1800-2000	1800-2000	310C	V4	St. Kitts & Nevis	1800-2000	1800-2000	O8NA
KH5K	Kingman Reef	1800-2000	1800-2000	310C	V5	Namibia	1810-1850	1810-1850	38AF
KH6,KH7	Hawaii	1800-2000	1800-2000	310C	V6	Micronesia	1800-2000	1800-2000	270C
KH7K	Kure I.	1800-2000	1800-2000	310C	V7	Marshall Is.	1800-2000	1800-2000	3100
KH8	American Samoa	1800-2000	1800 - 2000	320C	V8	Brunei	1800-2000	1800-2000	280C
KH9	Wake I.	1800-2000	1800-2000	310C	VE,VO,VY	Canada	1800-2000	1800-2000	1-5NA
KL	Alaska	1800-2000	1800-2000	01 NA	VK	Australia	1800-1875	1800-1875	29,300C
KP1	Navassa I.	1800-2000	1800-2000	08NA	VK0	Macquarie I.	1800-1866/1874-1875		39AF
KP2	Virgin Is.	1800-2000	1800-2000	08NA	VKO	Heard I.	1800-1866/1874-1875		300C
KP4,KP3	Puerto Rico	1800-2000	1800-2000	08NA	VK9C	Cocos-Keeling Is.	1800-1866/1874-1875		2000
KP5	Desecheo I.	1800-2000	1800-2000	08NA	VK9L	Lord Howe I.	1800-1866/1874-1875		3000
LA-LN	Norway	1810-2000	1010 1050	14EU	VK9M	Mellish Reef	1800-1866/1874-1875		3000
TX FO-FM	Argentina Luxembourg	1800-1810 1810-1850	1810-1850 1810-1850	13SA 14EU	VK9N VK9W	Norfolk I.	1800-1866/1874-1875 1800-1866/1874-1875		320C 300C
LY	Lithuania	1830-1860	1860-1890/1900-1930	15EU	VK9VV VK9X	Willis I. Christmas I.	1800-1866/1874-1875		290C
LZ	Bulgaria	1810-1850	1810-1850	20EU	VP2E	Anguilla	1800-2000	1800-2000	08NA
OA-OC	Peru	1800-2000	1800-2000	10SA	VP2M	Montserrat	1800-2000	1800-2000	OBNA
OD	Lebanon	1830-1850	1830-1850	20 A S	VP2V	British Virgin Is.	1800-2000	1800-2000	OBNA
OE	Austria	1810-1950	1810-1950	15EU	VP5	Turks & Caicos Is.	1800-2000	1800-2000	08NA
OF-OI	Finland	1912-2000	1810-1850/1912-2000	15EU	VP8	Falkland Is.	1810-2000	1810-2000	13SA
0H0	Aland Is.	1810-1850	1810-1850/1915-1955	15EU	VP8,LU	South Georgia I.	1810-2000	1810-2000	13SA
ОНОМ	Market Reef	1810-1850	1810-1850/1915-1955	15EU	VP8,LU	South Orkney I.	1810-2000	1810-2000	13SA
OK-OL	Czechoslovakian Rep.	1810-2000	1810-2000	15EU	VP8,LU	South Sandwich Is.	1810-2000	1810-2000	13SA
OM	Slovak Republic	1820-2000/1820-2000	1820-2000	15EU	VP8,LU,CE9				
ON-OT	Belgium	1830-1850	1830-1850	14EU	HF0,4K1	South Shetland Is.	1810-2000	1810-2000	13SA
OX	Greenland	1800-1850	1800-1850	40NA	VP9	Bermuda		0 1800-1825/1875-1900	05NA
OY	Faroe Is.	1810-1900	1930-2000	14EU	VQ9	Chagos Is.	1810-2000	1810-2000	39AF
OZ	Denmark	1810-1900	1930-2000	14EU	VR6	Pitcairn I.	1830-1850	1830-1850	320C
P2	Papua New Guinea		01800-1866/1874-2000	280C	VS6,VR2	Hong Kong	1800-2000		24AS
P4	Aruba	1800-2000	1800-2000	09SA	VU	India	1820-1860		22AS
P5	North Korea	1820-1825	1010 1050	25AS	VU	Andaman & Nicobar Is.	1820-1860		26AS
PA-PI PJ2,4,9	Netherlands Bonaire,Curacao	1810-1850 1800-2000	1810-1850 1800-2000	14EU 09SA	VU XA-XI	Laccadive Mexico	1820-1860 1800-1850	1800-1850	22AS 06NA
PJ5-8	St. Maarten, Saba	1810-2000	1810-2000	08NA	XA4-XI4	Revilla Gigedo	1800-2000	1800-2000	06NA
PP-PY	Brazil	1800-1850	1800-1850	11SA	XI	Burkina Faso	1810-2000	1810-2000	35AF
PPO-PYO	St. Peter & St. Paul	1800-1850	1800-1850	11 SA	XU	Cambodia	Une seule fréquence	1010-2000	26AS
PPO-PYO	Fernando de Noronha	1800-1850	1800-1850	11SA	xw	Laos	Une seule fréquence		26AS
PPO-PYO	Trindade & Martim Vaz	1800-1850	1800-1850	11SA	XX9	Macao	1800-2000	1800-2000	24AS
PZ	Suriname	1800-2000	1800-2000	09SA	XY-XZ	Myanmar			26AS
R1FJ	Franz Josef Land	1830-1860	1860-1890/1900-1930	40EU	YA	Afghanistan			21 A S
R1MV	Malyj Vysotskij I	1830-1860	1860-1890/1900-1930	16EU	YB-YH	Indonesia	1800-2000	1850-2000	28 00
SO	Western Sahara			33AF	YI	Iraq	1810-1830		21 A S
S2	Bangladesh			22AS	ΥJ	Vanuatu	1800-2000	1800-2000	32 00
S5	Slovenia	1810-1915	1830-1915	15EU	YK	Syria	1830-1850	1830-1850	20AS
S7	Seychelles	1830-1850	1830-1850	39AF	YL	Latvia	1810-1930	1810-1930	15EU
S9 SA4	Sao Tome & Principe	1830-1850	1830-1850	36AF	YN	Nicaragua	1800-2000	1800-2000	07NA
SA-SM	Sweden	1810-1850	1820-1850	14EU	YO-YR	Romania	1810-1850	1810-1850	20EU
SN-SR	Poland	1810-1850	1810-1850	15EU	YS VILVE	El Salvador	1800-2000	1800-2000	07NA
SN-SR STO	Poland Southern Sudan	1750-1800		15EU 34AF	YT-YU,YZ YV-YY	Yugoslavia Venezuela	1810-1915	1830-1915	15EU
SU	Egypt	1810-1830		34AF	YV-TT	Aves I.	1800-2000 1800-2000	1800-2000 1800-2000	AZEO AMBO
SV-SZ	Greece	1830-1850	1830-1850	20EU	72	Zimbabwe	1810-1850	1810-1850	38AF
SV/A	Mount Athos	1830-1850	1830-1850	20EU	73	Macedonia	1810-1915	1830-1915	15EU
SV5	Dodecanese	1830-1850	1830-1850	20EU	ZA	Albania	1825-1850	1825-1850	15EU
SV9	Crete	1830-1850	1830-1850	20EU	ZB2	Gibraltar	1800-2000	1800-2000	14EU
12	Tuvalu	1803-1857/1867-1950	1803-1857/1867-1950	310C	ZC4	UK Sov. Base Cyprus	1825-1850	1825-1850	20AS
T30	W. Kiribati	1800-2000	1800-2000	310C	ZD7	St. Helena	1810-2000	1810-2000	36AF
T31	C. Kiribati	1800-2000	1800-2000	310C	ZD8	Ascension I.	1810-2000	1810-2000	36AF
T32	E. Kiribati	1800-2000	1800-2000	310C	ZD9	Tristan da Cunha	1810-2000	1810-2000	38AF
T33	Banaba I.	1800-2000	1800-2000	310C	ZF	Cayman Is.	1810-2000	1810-2000	08NA
T5	Somalia	1810-1830		37AF	ZK1	N. Cook Is.	1810-1890	1810-1890	320C
17	San Marino	1810-1850	1830-1850	15EU	ZK1	S. Cook Is.	1810-1890	1810-1890	320C
19	Bosnia-Herzegovina	1810-1915	1830-1915	15EU	ZK2	Niue	1810-1890	1810-1890	320C
TA,TC	Turkey	1810-1850	1810-1850	20EU/AS	ZK3	Tokelau Is.		0 1803 - 1857/1863 - 1950	310C
TF TO TO	Iceland	1820-1850	1820-1850	40EU	ZL-ZM	New Zealand	1810-11950	1810-1950	320C
TG,TD	Guatemala	1800-2000	1800-2000	07NA	ZL7	Chatham Is.	1810-1950	1810-1950	320C
TI,TE TI9	Costa Rica	1800-2000	1800-2000	O7NA	ZL8	Kermadec Is.	1810-1950	1810-1950	320C
II9	Cocos I. Cameroon	1800-2000 1830-1850	1800-2000	07NA	ZL9	Auckland & Campbell Is.	1810-1950	1810-1950	320C
TK	Corsica	1810-1850	1830-1850 1810-1850	36AF	ZP ZR-ZU	Paraguay	1850-2000	1850-2000	11SA
TL	Central Africa	1830-1850	1830-1850	15EU 36AF	ZR-ZU ZS8	South Africa Prince Edward & Marion	1810-1850 1810-1850	1810-1850	38AF
		.000	.500 1050	JUNI	230	THICE LUWBIU OF IVIDITION	1010-1030	1810-1850	38AF





- Afficheur Alphanumérique
- Mémoire 40 canaux
- Sortie 5 Watts avec batterie standard
- Appel sélectif DCS et DTMF
- CTCSS encodeur et décodeur
- Tone bursts 1000, 1450, 1750, 2100 Hz
- S-mètre
- Numérotation automatique
- Cloning par câble

Accessoires:

EBP-48N Batterie NiCd 9,6V 700mA **EDC-36** Câble allume cigares

EDC-37 Cordon d'alimentation

EDC-88 Chargeur rapide EBC-6

Etrier

EMS-8 Micro écouteur Up/Down

EMS-9 Micro écouteur

EMS-47 Micro écouteur avec contrôle de volume

EME-6 Ecouteur

EME-12 Ecouteur

EME-13 Ecouteur

EME-15 Micro cravate avec Vox

ESC-36 Housse

> Commandez par téléphone et réglez avec

DJ-195E VHF FM

Puissance Efficacité Qualité

Alinco innove à nouveau en créant un nouvel émetteur-récepteur 2 mètres.

Ses nouvelles fonctions, sa facilité d'utilisation, et son écran alphanumérique le rendent très convivial.

Il est doté d'un design ergonomique et d'une puissance de sortie de 5 watts avec sa batterie standard.

ALINCO

TRANSCEIVER DJ-195

145000

Préparé pour une utilisation sans frontiere avec CTCSS, son DCS, son DTMF et ses tone bursts.

Le DJ-195E reste fidèle à la tradition ALINCO:

Un produit de qualité, une valeur sure.

> Visitez notre site internet www.rdxc.com

votre C.B.

39, route du Pontel (RN 12) 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Tél: 01 34 89 46 01 Fax: 01 34 89 46 02

Ouvert de 10H à 12H30 et de 14H à 19H du mardi au samedi (fermé les dimanches, lundis, et jours fériés)



L'actualité du trafic HF



On rêve, on rêve...

Le bureau du DXCC a annoncé la mise en

place d'un tout nouveau système de vérification des cartes OSL destiné à simplifier la procédure et à la rendre plus rapide. Ce nouveau programme a été adopté par le comité des directeurs de l'ARRL au cours d'une réunion qui se tenait à Memphis, U.S.A., en janvier der-

Ce nouveau programme doit permettre aux membres du DXCC de faire valider leurs cartes QSL par un respontenus au plus bas.

Le nouveau système permettra aux contrôleurs régionaux de vérifier la validité des cartes OSL pour tous les diplômes inclus dans le programme DXCC, excepté le DXCC 160 mètres. Il doit s'appliquer tant pour les nouvelles demandes que pour les

sable régional, évitant ainsi d'avoir à les envoyer aux États-Unis avec les nombreuses pertes dans le système postal que cela implique. De plus, les frais engagés par les demandeurs sont ainsi mainans avant l'année en cours pourront être validés par les contrôleurs régionaux. En revanche, les confirmations de contacts avec des entités "Deleted" doivent toujours être envoyées au siège de l'ARRL, à Newington. Le système actuel devrait ces-

endossements. De surcroît,

les QSO effectués jusqu'à dix

ser d'exister dès le 31 mars, le nouveau programme devant démarrer le 1er avril 2000. Voilà qui devrait permettre d'optimiser la délivrance des

certificats DXCC. Qui s'en

plaindra? **Clipperton:** nouveaux

opérateurs

N7CQQ, organisateur de l'expédition Clipperton 2000, annonce l'arrivée de trois nouveaux opérateurs au sein de l'équipe. il s'agit de NØTT, N6TQS et de EA3NY. Ils rejoignent ainsi les autres opérateurs: N9NS, 9V1YC, N9TK, ON4WW, JK7TKE, HB9AHL, VE5RA, K4UEE et N7CQQ. D'autres amateurs faisant partie de l'équipe

"au sol" comprennent N6RT,

W2IJ, PA1AW et W6KK. EA3NY sera le représentant français de l'équipe (bien qu'il habite à Bercelone). Il est "sponsorisé" par le Clipperton DX Club et sera tout particulièrement chargé de faciliter les contacts avec les stations françaises. Il appellera tout particulièrement sur les fréquences .100 (.200, etc.), à H+00 et H+30, et annoncera les noms des départements

Le calendrier des concours Mars

4-5	ARRL International SSB DX Contes
7-8	CLARA & Family HF Contest
11	DIG SSB QSO Party
11-12	RSGB Commonwealth CW Contest
12	UBA Sprint CW Contest
18-20	Bermuda Contest
18-20	BARTG Spring RTTY Contest
18-20	Russian DX Contest
25-26	CQ WW WPX SSB Contest

Avril	
1-2	SP DX Contest
1–2	EA RTTY Contest
7–9	Japan Int'i. DX Contest (20-10m)
9	UBA Spring SSB Contest
15-16	YU DX Contest
15-16	Holyland DX Contest
22-23	Helvetia DX Contest



La Quad... et ses résultats!

DXCC : vérification simplifiée des OSL



Serait-ce son point haut préféré ?

pour vous appeler. Ne paniquez pas, car il vous reste jusqu'au 15 mars 2000 pour entrer en liaison avec l'équipe! OSL via N7COO, p.o. Box 31553, Laughlin, Nevada, 89028, U.S.A. À noter qu'il est prévu une "commande groupée" pour les cartes QSL provenant des membres du Clipperton DX Club.

Tous les papiers sont désormais en règle. Il ne reste plus qu'à charger le "Shogun" et à entreprendre le long voyage vers l'île de Clipperton...

IOTA 2000

Les îles régulièrement activées au cours du mois de mars, et comptant pour les "premium points", sont listées ci-dessous. Rappelez-vous que les diplômes IOTA 2000 sont gratuits et qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer les cartes QSL. Les pages Web du Chiltern DX Club comportent

règlement complet IOTA 2000. <www.cdxc.org.uk>. Les certificats seront prochainement visibles à cette même adresse.

AS-006 VS6 AS-015 9M2 AS-0199V AS-042 UAØB AS-053 HS AS-075 XX AS-094 BY7 OC-002 VK9X OC-003 VK9C OC-021 YBØ—3 OC-022 YB9

Chesterfield Islands. OC-176

L'Association des Radio Amateurs de Nouvelle Calédonie (ARANC) a annoncé une expédition IOTA en OC-176, expédition qui pourrait

OC-088 YB7/9M/V8 OC-143 YB4—6

QRA Locator JN 18 DE

La Maison de la Radio.

donner lieu à la naissance d'une nouvelle entité DXCC. L'expédition est menée par FK8GM, et devrait commencer dès le 15 mars, c'est-à-dire au terme de l'expédition sur Clipperton, Suivant les conditions d'admission l'ARANC au sein de l'IARU, c'est la seconde phase de l'opération, devant démarrer le 23 mars, qui serait valable pour le DXCC.

L'équipe comprend FK8GM, FK8HC, JA1BK, N4GN, N7NG, OH1RY, OH2BC, OH2BH, OH2RF (docteur) et un autre représentant de l'ARANC dont le nom et l'indicatif doivent être publiés ultérieurement. Plusieurs stations "pilotes" ont été nommées: F6AJA, FK8CR, IH1KRC, K6GNX VK3EW.

Cette expédition est sponsorisée par Yaesu et par le programme IOTA de la RSGB. Un site Web devrait être en place au moment où vous lisez ces lignes.

Philatélie

La Kermadec DX Association dispose d'enveloppes timbrées et signées, très spéciales, puisqu'elles concernent l'expédition à Campbell Island en janvier 1999. Ces enveloppes arborent un logo "ZL9CI" dessiné pour l'occasion. De plus, elles sont tamponnées avec le logo de la Kermadec DX Association et du cachet officiel du "Braveheart", le navire qui a permis à l'équipe de se rendre sur place. Par ailleurs, les enveloppes ont été signées par les onze membres de l'expédition.

Le cachet postal est marqué "Wellington NZ 12 Fe 99", soit douze jours après le retour de l'équipe en Nouvelle-Zélande.

Sur les 200 enveloppes disponibles, seulement une centaine sera distribuée au sein de la communauté radioamateur. Le coût d'une enveloppe s'élève à \$16. Il est inutile d'envoyer une ETSA pour le re-

Le programme WAZ

WAZ Monobande

15 Mètres CW

20 Mètres SSB

Tout CW 141 KK4XL 147VE3WFD (correction to prior listing) . . 148 VE3SWA

......KC5TJG 150UA3AP

WAZ 160 Mètres

VO1NA, 35 Zones endorsement 144NØTB, 36 Zones 146IV3YYK, 40 Zones

WAZ Toutes Bandes SSB .N9WT 4523 . .

..EI2HY 4524JH1HHC W1RAA 4521 .ON4BCM CW/Phonie 7897OK1DWC 7901 HI 2WA .W1NMB 7902RU3DX 7898(tout CW 11-30-99) 7903 IK1RH

Les réglements et imprimés officiels concernant les diplômes décernés par CO Magazine sont disponibles auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levant, B8, 06270 Villeneuve-Loubet, France, contre une enveloppe self adressee (for mat A5) et 4.50 Francs en timbres

tour, mais une étiquette avec votre adresse serait appréciée. Les demandes sont à adresser à : Ken Holdom, ZL2HU, p.o. Box 56099, Tawa, Wellington, Nouvelle-Zélande.

Concours

Le conseil de K1AR

F6CUK

La plupart d'entre-nous sommes surpris de la robustesse et de la durabilité de nos équipements et antennes. Cependant, il suffit parfois d'un

USA-CA Honor Roll

2000
KB6UF1177
K4GSO
2500
KB6UF1103
KJ8F
K4GSO
3000
KB6UF1007
K4GSO 1008

Le nombre total de comtés américains à contacter pour le United States of America Counties Award est de 3 076. Le tarif de base pour les abonnés à CQ est de \$4.00; \$10.00 pour les autres. Le manager du CQ USA-CA est : Ted Melinosky, K1BV, 65 Glebe Road, Spofford, NH 03462-4411, U.S.A.

L'actualité du trafic HF

Le tableau d'honneur du CQ DX Award								
				CW				
K2TQC331	W2UE	K6GJ	SM6CST327	9A2AA325	9A2AJ323	K7JS	WA8YTM	K9FYZ
K2FL	W6DN330	W7CNL	N4KG327	OK1MP325	N4AH	LA7JO316	N6AW	F6HMJ29
K6JG	N4MM	PAØXPQ328	WØJLC 327	W4LI325	KUØS322	N5HB316	OH3NM310	LU3DSI
N4JF	G4BWP	WB5MTV328	NC9I326	K3JGJ	ON4QX	K4JLD	VE9RJ	WG7A29
K9BWQ331	EA2IA	K4IQJ328	IT9TQH326	K1HDO325	KA5TQF321	K8JJC315	HB9DDZ307	G4MVA29
K2ENT	W70M	W1WAI328	4N7ZZ326	K5UO325	K9QVB321	AA2X314	WG5G/QRPp	KB8029
K6LEB	WØHZ330	DJ2PJ328	NC9T326	DL3DXX324	HA5DA321	NØFW	W7IIT	DJ1YH28
N7FU331	W8XD	WØIZ327	VE7CNE326	N6AR324	K6CU321	N1HN	KE5PO304	YU7FW
K3UA331	F3TH	K8PV327	K2JF	IT9VDQ324	IT9ZGY320	CT1YH313	G2FFO303	EA3BHK28
/U1HA331	N7R0	W4QB327	KA7T326	N4CH324	HA5NK	W4UW313	IKØADY302	YC2OK28
(9MM	KZ4V 329	11JQJ327	K9IW325	WB4UBD324	VE7DX318	K9DDO312	PY4WS	XE1MD
WA4IUM331	K4CEB	14LCK327	15XIM	K8LJG324	N6AV318	W3II	N40T301	EA2CIN27
K2OWE	W40EL329	-N5FG327	WA8DXA325	I2EOW324	VE7DX	K1FK	KH6CF300	KF8UN27
F3AT331	K2JLA329	14EAT327	N5FW	W6SR323	YU1AB317	OZ5UR	YV5ANT299	13ZSX27
W2FXA331	K4CN	DL8CM	IK2ILH325	IT9QDS	G3KMQ317	K1VHS311	KØHQW299	G3DPX27
				SSB				
4MZU	EA4D0330	PAØXPQ328	OE7SEL	K6LEB	W5XQ320	N5HSF	DK5WQ305	VK3IR 28
2TQC331	ZL3NS330	VE2WY	DL6KG326	IK1GPG324	LU1JDL320	K6R0	EA50L305	KF7VC28
(2FL	N4MM330	VE2PJ328	W5RUK326	K3JGJ324	KF8VW320	W6NW	WB2AQC305	OK1AWZ28
A2IA	XE1VIC	W2JZK328	9A2AJ325	IØSGF324	G4ADD	KV2S315	K6CF304	IK2DUW
/6EUF	K9FYZ	LA7JO	KE4VU325	AI8S	14WZK320	WA9RCQ315	KC4FW	EASGMB28
2JLA	XE1AE330	YV1JV328	WA4WTG325	N6AR324	14SAT	N3ARK	EA5GMB304	TU2QW20
6JG		KZ4V328	WD8PUG325	AC7DX324	W7ULC320	K7TCL	EA3CWK	KK4TR2
					EA3EQT320		EA3BT	
GJ	WB4UBD330	WDØBNC	W2CC	KØHQW324				NM50
PENT	K3UA330	K1HD0328	PT2TF325	EA3BKI	KØFP320	WB8ZRV	YC20K303	
4JF	K9BWQ330	VE4ACY328	KM2P	W2FGY	KE3A320	NØAMI	WB2NQT303	VE7HAM2
1YX	VE3MRS	K5UO328	N5FW	KC8EU323	N4CSF320	OH5KL313	W5GZI302	IK2HBX2
5TVC	N4CH	N5ZM	K9HDZ325	K6BZ323	N4HK	WDØDMN313	N5QDE	F5RRS28
6YRA	KØKG330	14EAT327	WA3HUP325	YV5CW0323	DL3DXX320	K9YY313	KD4YT302	KE6CF
'U1AB331	WØYDB330	CT1EEB	12QMU325	18KC1323	AE5DX320	W9IL	RA2YA301	K7HG
V70M331	WA41UM330	W90KI327	N6AW325	VE4ROY323	KA5TQF320	W1LQQ	N3RX301	K7ZM28
4MQG 331	YV1KZ330	F9RM327	ZP5JCY	VE4AT	KB1HC320	N5HB312	LU3HBO301	WN6J21
E3MR	YV1AJ	VE7DX327	KA3HXO325	K4JDJ323	1ØSGF	KD5ZD312	YT7TY300	CP2DL21
(7LAY	W4NKI	AA6BB327	KE5PO325	KA5TTC323	WA4DAN319	IN3ANE	W50XA300	YU1TR28
(1GPG	14LCK330	SM6CST327	TI2CC	KB2MY	KI3L	F10ZF	K3LC	KN4RI
50VC331	4N7ZZ330	W3GG327	YV5IVB325	K8YVI	KF8UN319	EI6FR311	WA4ZZ300	WD9ACQ2
J9ZB	IK8CNT330	OZ3SK327	KD8IW325	W2FKF322	F6BFI	VE3CKP	WZ3E300	OA4EI
ØFW	W4UW330	CX4HS327	N2VW325	WW1N322	N6RJY319	GM4XLU311	LU5DV300	KK5UY2
Z2P	YV1CLM330	KX5V327	KF7SH325	K9HQM322	ON5KL319	CT1YH	YV4VN299	WØIKD2
100	K8CSG330	IT9TQH	IKØ10L325	KC5P322	CT1EEN319	KA5RNH	K6GFJ	EA3CWT2
Z5EV	W2FXA	IT9TGO	YU1HA325	W3AZD322	KF5AR318	12MQP310	KJ9N298	N1KC
6BCQ331	W7FP329	WD8MGQ 327	YV5AIP	CE7ZK322	KB1JU319	HA6NF310	SV3AQR296	VE3DRN2
V5IVB	N5FG329	I1EEW327	K9IW325	LU7HJM322	PY2DBU	KF7RU310	KB5W 295	9A9R2
US	W8ZET329	IØZV	WA4JTI325	K5NP322	18IYW318	AB4IQ	SV1RK295	K3LC
U9RG	WS9V	SV1ADG	W8KS	KB80322	KF5AR318	W4WX310	4X6DK295	VE2DRN2
3XN	OE2EGL329	DL8CM	OK1MP	NI5D	CE1YI318	EA5RJ	YT1AT294	KC6AWX2
9MM331	K4JLD	KE4VU327	VE3GMT	TI2JJP	K4JDJ	EA5KY308	IT9VDQ	SV2CWY
/4UNP331		11JQJ327	WB3CQN325	YZ7AA321	ZL1BOQ318	EA3CB308	KJ5LJ	W6UPI2
	12EOW329						W6WL 291	KE4SCY
/40Y	K2JF	K9PP327	KB4HU	W6MFC321	K9QVB318	EA3BHK	YB1RED291	
7BOK331	VE7WJ329	XE1MD	KC4MJ	EA8TE	18IYW			VE2AJT
7RO	WB3DNA329	VE2GHZ327	CX2CB325	XE1CI321	WA8YTM318	WR5Y306	DJ2UU291	
.3NS	ZL1AG0329	W4QB326	W9SS	LZ1HA321	W9IL	N6AV306	KØ0Z291	Z31JA
ILEL	18KC1329	K8PV326	W4EEE325	WA5HWB	WA6DTG	TI2TEB306	N6CFQ290	F5NBX2
E3WWB331	4Z4DX329	NC9T326	YV1CLM	TI2HP	EA1JG	VE3DLR306	WA3KKO290	KA50ER2
V6DN330	DL90H329	W6SR	VE7WJ324	OA4QV320	WS9V316	W3YEY306	OE7KWT	
Œ1L	K4CN329	W4LI326	IT9ZGY324	OE6CLD320	CT1AHU316	XE1MDX	IK2PZG289	
				RTTY				
K2ENT327	W2JGR316	K3UA304	G4BWP287	W4EEU284	YC20K280	KE5PO274		
WB4UBD320	NI4H305	I1JQJ289	EA5FKI	W4QB280	12EOW278	PAØXPQ		
			2101111	., .,				

rien pour que quelque chose ne fonctionne plus du jour au lendemain, et ces petits "pépins" surviennent toujours lorsque l'on ne s'y attend pas ; le plus souvent lorsque le contest démarre.

Mon conseil est simple : avez-vous prévu la panne éventuelle ? Par exemple, si votre amplificateur vous lâche, avez-vous prévu un "mulet" ? Quel serait votre stratégie si jamais votre rotor

venait à geler samedi matin? Quelques équipements en double ne sont jamais de trop dans un effort sérieux et peuvent vous sauver la mise en cas de besoin.

CLARA & Family HF Contest

1700 UTC Mar. à 1700 UTC Mer., Mars 7—8

C'est la 33ème édition du CLARA Contest qui est ou-

vert aux YL et aux OM du monde entier. Il se déroule en SSB et en CW sur l'ensemble des bandes HF. Une même station peut être contactée deux fois par bande mais dans un mode différent à chaque fois.

Classes: Mono-opérateur, toutes bandes.

Échanges: Prénom, RS(T), QTH (Province VE/entité DXCC) et le statut de membre ou nom du CLARA. Score: QSO CLARA-CLA-RA 5 points; CLARA-OM affilié 2 points; et CLARA-OM 1 point.

Multiplicateurs: Provinces canadiennes et entités DXCC.

Score final: Multipliez les points QSO par les multiplicateurs.

Récompenses : Une grande variété de plaques, trophées et certificats sont habi-

DXCC : vérification simplifiée des QSL

tuellement décernés tous les ans.

Envoyez votre log au plus tard le 15 avril 2000 à : Janis Cameron, VE7AAP, 3528 11th Avenue, Port Alberni, BC V9Y 4Y7, Canada.

Bermuda Contest

0001 UTC Sam. à 2400 UTC Dim., Mars 18—19

Ce sera la 42ème édition du célèbre Bermuda Contest qui est ouvert à tous les radio-amateurs licenciés. L'activité a lieu sur 3.5, 7, 14, 21 et 28 MHz en SSB et en CW. Les contacts en cross-mode ou en cross-band ne sont pas permis.

Le trafic est limité à 24 heures. Les périodes de repos doivent durer au moins 2 heures et doivent être clairement indiquées dans le log.

La participation est limitée aux stations mono-opérateur. Désormais, notez que les vainqueurs des années précédentes peuvent également être classés officiellement. L'emploi de réseaux d'alerte DX ou du PacketCluster® ne sont pas permis.

Échanges: RS(T) seulement.

Score: Cinq points pour chaque QSO. Une même station peut être contactée en SSB et en CW mais ne compte qu'une seule fois pour le décompte des multiplicateurs. Le score final est la somme des points QSO multipliée

par le nombre de stations VP9 contactées par bande.

Récompenses: Des certificats seront décernés aux vainqueurs dans chaque entité DXCC (avec un minimum de 100 QSO et 3 stations VP9). Le gagnant global recevra un trophée.

Celui-ci peut lui être expédié par voie postale, ou il peut le récupérer sur place, aux Bermudes, à l'occasion d'un banquet, tous frais payés par le département du tourisme des Bermudes et par l'association des radioamateurs des Bermudes (voyage en avion compris).

Utilisez un log séparé par bande et joignez une feuille de détrompage si vous avez effectué plus de 200 QSO. La déclaration habituelle est également à joindre au log.

Les logs doivent parvenir au correcteur au plus tard le 1er juin 2000 : Radio Society of Bermuda, Box HM275, Hamilton HM AX, Bermudes. Joindre 4 IRC pour recevoir un accusé de réception.

Russian DX Contest

1200 UTC Sam. à 1200 UTC Dim., Mars 18—19

Organisé par le comité des concours de la SRR, ce concours a lieu du 160 au 10 mètres (sauf les bandes WARC) en SSB comme en CW.

Une même station peut être contactée plusieurs fois, mais sur des bandes différentes, ou



alors sur la même bande dans un mode différent et à condition que 10 minutes se soient écoulées entre les deux contacts.

Classes: Mono-opérateur, toutes bandes (mixte, SSB ou CW); mono-opérateur, monobande; multi-opérateur, toutes bandes, un émetteur; SWL (mode mixte). Notez que la règle habituelle des 10 minutes s'applique aux stations multi-single.

Échanges: RS(T) et numéro de QSO commençant à 001; les stations russes envoient le RS(T) plus deux lettres correspondant à leur oblast.

Score: QSO avec son propre pays DXCC 2 points; même continent 3 points; autres continents 5 points. Contacts avec des stations russes 10 points pour tous les participants.

Les multiplicateurs sont les entités de la liste DXCC en vigueur au moment du concours et chaque oblast russe, par bande. Le score final est la somme des points QSO multiplié par la somme des multiplicateurs de toutes les bandes.

Récompenses: Les vainqueurs en mono-opérateur toutes bandes et en multiopérateur recevront des plaques. Les autres recevront des certificats. Les participants ayant effectué au moins 200 QSO lors du concours recevront des certificats de mérite. Les logs sont à expédier à : Contest Committee of SRR, P.O. Box 59, 105122, Moscow, Russie. Les logs

WAZ 5 Bandes

Au 12 janvier 2000, 509 stations ont atteint le niveau 200 Zones

Nouveaux récipiendaires du 5 Band WAZ avec 200 Zones confirmées: NI61CP6NU

K7PI ... RA3DX
NØTB ... EA1QF
EA7EL ... ON4ATW

Postulants recherchant des Zones sur 80 mètres

N4WW 199 (26) W4LI (AA4KY), 199 (26) K7UR, 199 (34) WØPGI, 199 (26) W2YY 199 (26) VF7AHA 199 (34) K8BOE, 199 (31) JA2IVK, 199 (34 on 40m) K1ST, 199 (26) ABØP. 199 (23) KL7Y, 199 (34) NN7X 199 (34) OE6MKG, 199 (31) HA8IB, 199 (2 on 15) IK1AOD, 199 (1) DF3CB, 199 (1) F6CPO, 199 (1) W6SR, 199 (37) W3(IR. 199 (23) KC7V, 199 (34) GM3YOR, 199 (31) VO1FB. 199 (19) KZ4V. 199 (26) N4CH, 199 (18 on 10) OF17(199 (1) W6DN, 199 (17)

W3NO 199 (26) K4UTE, 199 (18) K4PI, 199 (23) HB9DDZ, 199,(31) N3UN 199 (18) NØTN, 199 (6 on 40) UA3AGW, 198 (1.12) EA5BCK, 198 (27,39) G3KDB, 198 (1,12) KG9N, 198 (18,22) DKØEE, 198 (19,31) KØSR 198 (22.23) K3NW, 198 (23,26) UA4PO, 198 (1,2) JA1DM. 198 (2,40) 9A5I, 198 (1,16) K4ZW, 198 (18,23) OH2VZ, 198 (1,31) RAØFA 198 (2 on 10.15) LA7FD, 198 (3.4) K5PC, 198 (18,23) NT5C. 198 (18.23 on 40) VE3XO, 198 (23,23 on40) K4CN, 198 (23.26) KF20, 198 (24,26)

Les stations suivantes se sont qualifiées pour le 5BWAZ de base:

CTIESO, 183 Zones OK1DWC, 179 Zones DKBUH, 170 Zones N1TC, 194 Zones WAØI, 170 Zones LZ1JZ, 184 Zones UA3AP, 183 Zones RU3DX, 170 Zones RV3GW, 180 Zones SV2CWY, 150 Zones DL3JSW, 192 Zones IK5TSS, 164 Zones HK3JJH, 188 Zones 9A3IJ, 169 Zones UA4KSW, 172 Zones DF2IS, 183 Zones

Endossements: W9M3, 168 Zones

. 168 Zones K5RT, 200 Zones

1122 stations ont atteint le niveau 150 Zones au 30 décembre 1999.

Les règlements et imprimés officiels concernant les diplômes décernés par CQ Magazine sont disponibles auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levant, BB. 06270 Villeneuve-Loubet, France, contre une enveloppe self adressée (format AS) et 4,50 Francs en timbres.



F5TXW, la passion de la CW.

L'actualité du trafic HF

Les QSL Managers

3D2VJ via G4ZVJ 3DAØWPX via ZS6WPX 3F2CWB via HP2CWB 3V8ST via DL1BDF 3W5RS via EA5KB 3W6DK via NØODK 3W6US via N200 3W6WE via K2WE 3XY2D via VE2DPS 4F2DX via PZ3GKI 4K1HX via IK2BHX 4L1HX via IK2BHX 4T40 via 0A40 4UØG via IK2BHX 5B4AGE via SMØTGG 5H3MG via IN3YYQ 5H4IR via ZS6EZ 5H9IR via ZS6EZ 5P1ER via LA5HE 5R8FU via SMØDJZ 5T5U via JA1UT 5V7VJ via G4ZVJ 5W1VJ via G4ZVJ 601GG via I2MQP 6Y3A via KN5H 7S2ØØØM via SK7IJ 8P9CW via N8DCJ 8Q7VJ via G4ZVJ 8R1TT via W6/GØAZT 9AY2K via 9A1A 9G5VJ via G4ZVJ 9G5ZW via OM3LZ 9H3J via JF1SQC 9H3XY via G4ZVJ 9H3ZV via G4ZVJ 9M6RIT via G4SHF 9N7RB via W8NRB

9Q5HX via IK2BHX 9Y4VU via W3EVW A22EW via KB2MS A35VJ via G4ZVJ AH8F via G4ZVJ AJ1I via KQ1F BX7AA via BV7WB C31RC pirate CT1YWI via CT1GG CUØX via EA2BX D2BF via EA8EE EDØBOD via W3HC EP2MKO via RU6FZ ER2ØØØA via ER1DA ER2ØØØB via ER1BF ER2ØØØC via ER5AA ER2ØØØF via ER1FF ER2ØØØL via ER1LW ER2ØØØO via ER100 ER2ØØØU via ER1AU EY8XX via GW3CDP FK8GM via WB2RAJ FM5GN via F5GN FM5GU via KU9C FOØEEN via LA1EE FOØSUC via F5JJW FO5QG via XE1L FT5ZJ via F2YT H4ØMS via DL2GAC HB9TT via HB9DHG HVØA via IKØFVC IG9A via I2MQP IQ2ARI via I2MQP IQ2CC via I2MQP IU2A via I2MQP IU2HM via I2MQP IY2A via I2MQP

IY2ARI via 12MQP J590FM via IZ3BIY J80K via OK1RD KC6MX via KQ1F KG4RF via K8RF LZØA via LZ1KDP MØC via G3NUG OD5NA via IK3ZAW OHØZ via OH1EH OY2H via I2MQP P4ØB via I2MOP P4ØHQ via I2MQP PYØFT via JA1ELY R1AND via NT2X R3K via W3HNK S79HX via IK2BHX SU9ZZ via OM3TZZ T2ØVJ via G4ZVJ T24DX via EA4CP T5GG via I2MQP T5MF via 12MQP T88LJ via JH8DEH T88XO via JE2PCY TA7HTB via TA1KA TG9IGI via I2MQP TJ1GD via SP9CLQ TM5CRO via F5RMY TU5JL via W3HNK TZ6VV via KBØVV TZ6YL via KBØVV UR3IWA via KI6 UT2UZ via W4SMG UXØZ via UTØZZ V31JZ via NN7A V31PU via W6DR V47CA via VE3BW V47VJ via G4ZVJ

V73CW via AC4G VK4FOC via EA6ACC VK9RS via I1HYW VP6BR via OH2BR VO9KH via WJ5R VQ9PH via W2JDK WP2Z via KU9C XM1JF via VE1JF XU6WE via K2WE XU7AAR via JS6BLS XU7AAV via G4ZVJ XW1UD via K4VUD YBØECT via K5ZE YE2K via YB2PBX YI1SEA via WA3HUP YMØS via DA2KT YM2ITA via TA3YJ YR2000 via Y04KCA ZA1C via I2MQP ZD7VJ via G4ZVJ ZD8ØV via G4ZVJ ZD88V via G4ZVJ ZD8VJ via G4ZVJ ZF2AA via W8LUI ZF2AR via N6KI ZK1DLL via LA9DL ZK1VMM via LA6VM ZK1XKK via LA7XK ZK2GD via PA3AXU ZK2VJ via G4ZVJ ZS4GFY via ZS4AE ZS4IPA via ZS4AE ZS4WRC via ZS4AE ZW2000 via PT2BW ZY35COM via PY7COM

peuvent également être envoyés par e-mail, dans le format habituel, à : <ra3auu@contesting.com>.

CQ World-Wide WPX Contest

SSB: Mars 25—26 CW: Mai 27—28 0000 UTC Sam. à 2400 UTC Dim.

ED8CMT

Non, ce n'est pas aux Pays-Bas, mais en Afrique

Le règlement complet a été publié en janvier.

En voici un résumé.

Les mono-opérateurs ne peuvent trafiquer que pendant 36 heures concours. Les périodes de repos, de 60 minutes minimum, doivent être clairement indiquées dans le log. Les périodes d'écoute comptent comme périodes de trafic. Les stations multi-opérateur peuvent trafiquer pendant les 48 heures du concours.

Les bandes 1.8, 3.5, 7, 14, 21 et 28 MHz peuvent être utilisées. Les bandes WARC sont exclues.

Classes:

- 1. Mono-opérateur (monobande et toutes bandes)
- (a) Les stations mono-opérateur sont celles qui effectuent le trafic, la saisie et la chasse aux multis à l'aide d'une seule personne. Il n'est permis d'émettre qu'un seul signal à la fois.
- (b) Faible puissance: Idem 1(a) excepté que ces stations utiliseront une puissance inférieure à 100 watts. Tous les concurrents de cette catégorie seront classés ensemble.
- (c) QRP/p: Idem 1(a) excepté que ces stations utiliseront une puissance inférieure à 5 watts. Tous les concurrents de cette catégorie seront classés ensemble.
- (d) Assisté : Idem 1 (a) excepté que l'utilisation passive de réseaux d'alerte DX ou de

toute autre forme d'alerte DX est permise. Tous les concurrents de cette catégorie seront classés ensemble.

- (e) Tribander/Single Element (TS): Catégorie concernant les stations utilisant une antenne tribande (tout type) alimentée part une seule ligne entre l'émetteur et l'antenne et des antennes à une seul élément. Pendant le concours, les participants n'utiliseront qu'une (1) seule antenne tribande pour les bandes 10, 15 et 20 mètres et des antennes à un seul élément sur 40, 80 et 160 mètres.
- (f) Band Restricted (BR): Les participants doivent être en possession d'une licence les autorisant à trafiquer sur moins de six (6) bandes allouées aux concours HF (160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres) dans les deux modes. En France, cette catégorie ne concerne uniquement les titulaires d'une licence de type "FB". Les différents privilèges de telles licences restreintes pouvant varier d'un pays à un autre, les concurrents seront classés par pays.
- (g) Rookie (R): Cette catégorie n'est ouverte qu'aux radioamateurs titulaires d'une licence depuis moins de trois (3) ans.
- **2. Multi-opérateur** (Toutes bandes seulement)
- (a) Un émetteur (multisingle): Un seul émetteur et un seul signal transmis pendant toute période de 10 minutes.
- (b) Plusieurs émetteurs (multi-multi): Aucune limite du nombre d'émetteurs mais on ne peut transmettre qu'un seul signal par bande. Nota: Tous les émetteurs doivent se trouver dans un cercle de 500 mètres de diamètre ou dans les limites foncières de la propriété si celleci correspond à l'adresse du responsable de la station.

DXCC : vérification simplifiée des QSL

Tout le trafic doit avoir lieu depuis le même site.

Échanges: RS(T) plus numéro de série à trois chiffres commençant à 001 (continuer avec des numéros à quatre chiffres si vous dépassez 999 contacts). Les stations multi-multi utilisent une numérotation séparée par bande.

Points:

- (a) Les contacts entre stations de continents différents valent trois (3) points sur 28, 21 et 14 MHz et six (6) points sur 7, 3.5 et 1.8 MHz.
- (b) Les contacts entre stations d'un même continent mais de pays différents valent un (1) point sur 28, 21 et 14 MHz et deux (2) points sur 7, 3.5 et 1.8 MHz. Exception: Pour les stations nord-américaines uniquement, les contacts entre stations d'Amérique du Nord valent deux (2) points sur 28, 21 et 14 MHz et quatre (4) points sur 7, 3.5 et 1.8 MHz.
- (c) Les contacts entre stations d'un même pays valent un (1) point quelle que soit la bande.

Multiplicateurs: Le multiplicateur est le nombre de préfixes "valides" contactés. Un PREFIXE ne peut être pris en compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre de fois qu'il a été contacté.

(a) On entend par PREFIXE, la combinaison de lettres et de chiffres qui forme la première partie d'un indicatif. Par

exemple: FB1, F5, F6, N8, WB9, HG94, YL1ØØ, ZS94, etc. Toute différence dans les lettres et les chiffres ou dans leur ordre constitue un préfixe différent. Une station qui trafique depuis un pays DXCC autre que son pays d'origine, doit signer /P. Le préfixe utilisé doit être officiel. En cas de trafic en portable, le préfixe du pays hôte devient le multiplicateur. Par exemple, N8BJQ opérant depuis l'île de Wake doit signer N8BJQ/KH9 N8BJQ/NH9. Les préfixes

N8BJQ/NH9. Les préfixes utilisés en portable ne comportant pas de chiffre (ZB/F6JSZ...) se voient attribuer un Ø (ZBØ) pour les besoins du concours. De la même façon, tout indicatif dépourvu de chiffre(s) se voit ajouter un Ø après les deux premières lettres de l'indicatif. Par exemple : XEFTJW devient XEØ. Les mentions /M, /MM, /P, /A, /AM, /E, /J ou /P ne comptent pas comme préfixes.

(b) Les stations utilisant des indicatifs spéciaux, commémoratifs ou exceptionnels (TM5...) sont vivement encouragées à participer. Dans ce cas, cependant, le préfixe doit être officiel.

Score:

1. Pour la catégorie monoopérateur toutes bandes (1a) : Total des points de toutes les bandes multiplié par le nombre de préfixes. Pour la catégorie mono-opérateur



Encore une belle carte pour la Coupe du Monde.

monobande (1b) : Total des points de la bande utilisée multiplié par le nombre de préfixes.

- 2. Stations multi-opérateur (2a et 2b) : Même calcul que pour la classe (1a).
- 3. Une même station peut être contactée une seule fois par bande et compte à chaque fois pour des points. Elle ne compte qu'une seule fois pour le multiplicateur.

Section QRP/p: (Monoopérateur uniquement). La puissance d'émission ne doit pas dépasser 5 watts.

Il est impératif de porter sur la feuille récapitulative

la mention "QRP/p" ainsi que la puissance effectivement utilisée pour les contacts.

Section faible puissance: Mono-opérateur uniquement. La puissance ne doit pas dépasser 100 watts. Vous devez indiquer la mention "Low Power" sur la feuille récapitulative et la puissance effectivement utilisée. Les résultats seront classés séparément et les récompenses seront décernées à chaque vainqueur dans l'ordre indiqué en Section XI.

Récompenses: Des certificats seront délivrés aux stations ayant réalisé le score le plus élevé dans chaque catégorie décrite en section IV, comme suit:

1. Dans chaque pays participant.

2. Dans chaque zone d'appel des États-Unis, du Canada, d'Australie et de Russie Asiatique. Pour prétendre à un certificat, les mono-opérateurs doivent avoir trafiqué pendant au moins 12 heures et les multi-opérateur pendant au moins 24 heures.

Compétition des clubs: Un trophée est décerné chaque année au club ou au groupe qui aura réalisé le plus haut score cumulé par ses membres. Le club est considéré comme un groupement local et non comme une organisation nationale. La participation est limitée aux membres trafiquant

Le programme CQ DX

	SSB
2294	
	RITY

32	20 0	I8LEL/331	320	 NI5D322
32	20	.0E3WWB/331	310	 VE3CKP/311
32	20 0	W2FXA/330	300	WZ3E/306
32	20 02	W4UW/330	275	 N1KC/278
32	20	I2EOW/329	275	 KE4SCY/276
32	200	K5U0/328	150	ON4LCV/197
21	20	VE1M0/227		

Endossements CW

320F3AT/331	320K5U0/325
320W2FXA/331	320I2EOW/324
320	310
320	275
320 W7CNL/329	275 XE1MD/278
320	

Endossements RTTY

Les règlements et imprimés officiels concernant les dipiòmes décernés par CQ Magazine sont disponibles auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levant, B8, 06270 Villeneuve-Loubet, France, contre une enveloppe self adressée (format A5) et 4,50 Francs en timbres.



La Zone 33 n'est plus aussi "rare" qu'elle l'était...

L'actualité du trafic HF

Le programme WPX

SSBIKØOMC IIRMAF 3027 LIAGCES Mixte .ON4CCP

CW: 350 UA9CES, 1000 WA3GNW, 1500 IK5TSS, 1750 IK3GER. 1900 S51NR 4350 WA2HZR.

SSB: 350 K8NIA 950 IK6IYY 1050 WD8ANZ 1100 WD8ANZ 4250 ZL3NS

MIXTE: 1050 WD8ANZ, W2EZ. 1100 WD8ANZ, W2EZ. 1150 W2EZ. 1200 W2EZ. 1250 W2EZ. 1300 W2EZ. 1350 WA3GNW. 1400 WA3GNW, 1450 WA3GNW 1500 WA3GNW 1750 OZ1ACB, 1800 OZ1ACB, 1850 OZ1ACB, 1900 OZ1ACB, 1950 OZ1ACB, 2000 OZ1ACB, 2300 N4UH, 3350 WB2YQH, 4650

10 mètres: IK5TSS 15 mètres: K8NIA 20 mètres: K8NIA 160 mètres: K8NIA

Amérique du Sud: IK5TSS Europe: ON4CCP Océanie: KT2C, OK1DWC

Titulaires de la plaque d'excellence: K6JG, N4MM, W4CRW, KSUR, K2VV, VE3XN, DL1MD, DJ7CX, DL3RK, WR4SII, DL7AA ON4OX, 9A2AA, OK3EA, OK1MP, N4NO, 7L3GO, W4BOY, IØJX, WA1JMP KØJN, W4VQ, KF2O, W8CNL, W1JR, F9RM, W5UR, CT1FL, W8RSW, WA4QMQ, W8ILC, VE7DP, K9BG, W1CU, G4BUE, N3ED, LU3YL/W4, NN4Q, KA3A, VE7WJ, VE7IG, N2AC. W9NUF, N4NX, SMØDJZ, DK5AD, WD9IIC, W3ARK, LA7JO. VK4SS, I8YRK, SMØAJU, N5TV, W6OUL, W882RL, WA8YM,

SM6DHU, N4KE, I2UIY, I4EAT, VK9NS, DEØDXM, DK4SY, UR2OD ABØP, FM5WD, I2DMK, SM6CST, VE1NG, I1JQJ, PY2DBU, HI8LC KASW, K3UA, HA8XX, K7LJ, SM3EVR, K2SHZ, UP1BZZ, EA7OH, K2POF, DJ4XA, IT9TOH, K2POA N6JV, W2HG, ONL-4003 W5AWT KBOG NB9CSA F6BVB YUZSE DF1SD KZCII I1PO K9LNJ, YBØTK, K9QFR, 9A2NA, W4UW, NXØI, WB4RUA, I6DQE ITEEW, IBRED, ISCRW, VESMC, NE4F, KCBPG, FTHWB, ZPSJCY KASRNH, IV3PVD, CT1YH, ZS6EZ, KC7EM, YU1AB, IK2ILH, DEØ-DAO, ITWXY, LUTDOW, NTIR IV4GME, VE9RT WX3N HB9AUT KC6X, N6/BP, W50DD, IØRIZ, I2MOP, F6HMJ, HB9DD2, WØULU. K9XR, JAØSU, 15ZJK, 12EOW, IK2MRZ, KS4S, KA1CLV, KZ1R CT4UW, KØIFL, WT3W, IN3NJB, S50A, IK1GPG, AA6WJ, W3AP OE1EMN, W9IL, S53EO, DE7GK, I7PXV, S57J, EA8BM, DL1EY KØDEQ, KUØA, DJ1YH, OE6CLD, VR2UW, 9A9R, UAØFZ, DJ3JSW, HB9BIN, N1KC, SM5DAC, RW9SG, WA3GNW, S51U, W4MS IZEAY, RAØFU, CT4NH.

Titulaires de la plaque d'excellence avec endossement 160 metres: K6JG, N4MM, W4CR2, N5UR, VE3XN, DL3RK, OK1MP, N4NO, W4BQY, W4VQ, KF2O, W8CNL, W1JR, W5UR, W8RSW, W8ILC, G4BUE, LU3YL/W4, NN4Q, VE7WJ, VE7IG, W9NUF N4NX, SMØDJZ, DK3AD, W3ARK, LA7JO, SMØAJU, N5TV W60UL, N4KE, I2UIY, I4EAT, VK9NS, DEØDXM, UR1QD, AB90 FM5WD, SM6CST, 11JQJ, PY2DBU, HI8LC, KA5W, K3UA, K7LJ SM3EVR LIP1B77 K2POF IT9TOH N8IV ONL-4003 W5AWT KBØG, F6BVB, YU7SF, DF1SD, K7CU I1POR, YBØTK K9OFR W4UW, NXØI, WB4RUA, I1EEW, ZP5JCY, KA5RNH, IV3PVD, CT1YH, ZS6EZ, YU1AB, IK4GME, WX3N, WBØDD, IØRIZ, I2MQP F6HMJ, HB9DDZ. K9XR, JAØSU, 15ZJK, 12EOW, KS4S, KA5CLV KØIFL, WT3W, IN3NJB, S50A, IK1GPG, AA6WJ, W3AP, S53EO, S57J, DL1EY, KØDE1, DJ1YH, OE6CLE, H89BIN, N1KC, SM5DAC, S51U. RAØFU. UAØFZ. CT4NH. W1CU.

Les réplements et imprimés officiels concernant les diplômes décernés par CQ Magazine sont disponibles auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levant, B8, 06270 Villeneuve-Loubet, France, contre une enveloppe self adressée (format A5) et 4,50

depuis une même zone géographique, à l'exception des DX'péditions spécialement organisées à l'occasion du concours. Afin de participer, il est nécessaire qu'au moins trois membres du club envoient des logs individuels. Il faut inscrire le nom du club sur la feuille récapitulative.

Logs:

(a) Toutes les heures doivent être exprimées en Temps Uni-

versel (TU). Les périodes de repos doivent être clairement indiquées. Les QSO doivent être rédigés par ordre chronolo-

Les stations multi-multi rédigent leurs logs par ordre chronologique par bande.

- (b) Les reports envoyés et reçus doivent être indiqués pour chaque QSO.
- (c) Les préfixes ne doivent être pris en compte que la

bilité des points et des multis. Les doubles doivent être clairement indiqués. Les logs informatisés doivent être vérifiés pour la frappe. Les logs originaux et les brouillons peuvent être réclamés à des

PREMIERE FOIS qu'ils sont

(d) Les logs doivent être véri-

fiés afin de détecter les

doubles, de vérifier la compta-

(e) Une liste alphanumérique de PREFIXES contactés doit être jointe au log.

fins de contre-vérification.

(f) Les dossiers doivent comprendre une feuille récapitulative indiquant, LETTRES CAPITALES, les totaux partiels, le score final, la catégorie de participation, l'indicatif complet utilisé, les nom et adresse de l'opérateur. Le dossier doit également comprendre une déclaration sur l'honneur indiquant que le règlement du concours et les lois et règlements régissant la licence de l'opérateur ont été scrupuleusement respectés.

(g) Des feuilles de log type peuvent être obtenues auprès de la rédaction, en échange d'une ESA et de 4,50 Francs en timbres. Les formulaires officiels ne sont pas obligatoires. (h) Les logs informatisés sont encouragés. Les fichiers CT *.BIN ou *.ALL, N6TR *.DAT, NA *.QDF, SD *.LOG ou *.DBF sont préférables. Les fichiers ASCII sont aussi acceptés. Les données doivent être présentées dans l'ordre chronologique pour les stations mono-opérateur et multi-single, et dans l'ordre chronologique par bande pour les stations multimulti. Nommez vos fichiers et repérez vos disquettes avec l'indicatif utilisé, exemple: N8BJQ.BIN ou N8BJQ.DAT. Des disquettes ou des logs électroniques seront systématiquement réclamés pour les scores les plus élevés. D'une manière

générale, si vous utilisez un ordinateur, envoyez une disquette ou un log électronique. (i) Les logs peuvent être soumis via courrier électronique à : <n8bjg@erinet.com>. N'oubliez pas de joindre la feuille récapitulative (*.sum). Tous les logs reçus par e-mail seront confirmés par la même voie. La liste des logs reçus pourra être consulsur le site Weh http://ourworld.compuserve. com/homepages/n8bjq>.

Tous les logs doivent être postés AU PLUS TARD le 10 mai 2000 pour la partie SSB, et le 10 juillet 2000 pour la partie CW, cachet de la poste faisant foi. Les logs envoyés par courrier électronique doivent aussi être soumis avant ces dates. Indiquez SSB ou CW sur l'enveloppe. Les dossiers sont à envoyer à : CQ Magazine, WPX Contest, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801, U.S.A.

Infos trafic

• EUROPE

homecall.

Rupert, G4XRV, est QRV sur toutes les bandes avec l'indicatif GD4XRV depuis IOTA EU-116. QSL via homecall. Rag, LA5HE, était JW5HE courant février 2000. QSL via

Pavel, OK1MU, OD5/OK1MU, et se trouve souvent sur 160 mètres vers 0400 UTC. QSL OK1TN.

• AFRIQUE

ET3AA est souvent actif en RTTY vers 14 092 kHz après 1600 UTC.

Gus, 9U5D, est de retour au Burundi depuis le 3 janvier et ce pour un séjour de trois mois. QSL directe uniquement via SMØBFJ ou SM5BFJ.

Phil, G3SWH, nous informe que les dates de la prochaine expédition IOTA au Kenya,



Remarquez le lobe de rayonnement de l'antenne !

DXCC : vérification simplifiée des OSL

sur Wasini Island (AF-067), ont été finalisées. L'équipe consistera en six opérateurs expérimentés : G3RTE. G3UNA, G3SWH, 5Z4RL, 5Z4IC et 5Z4GS. Ils comptent être actifs entre le 8 et le 15 mars 2000 avec deux stations. une en CW et l'autre en SSB. 24 heures durant et avec l'indicatif 5Z4WI. Suivant les conditions de propagation, toutes les bandes du 160 au 10 mètres seront utilisées. L'objectif consistera à effectuer au moins 15 000 QSO. QSL via G3SWH.

Robert, 3XY1BØ, a été QRV autour de 14 009 kHz à 0630 UTC. QSL via F5XX. Jesus, EA1BF, était D2BF sur 20, 17, 15 et 10 mètres en CW et en SSB. QSL via

ZS8D (Marion Islands) est habituellement actif autour de 14 260 kHz. Son séjour doit durer jusqu'au mois de mai 2000.

Les stations TU vont prochainement changer leurs préfixes: les TU2 et TU5 disparaissent au profit du nouveau système qui comporte les préfixes TUØ à TU9 suivant les régions. Ainsi, Abidian devient TU2, Bouake TU4, Yamoussoukro TUØ, San Pedro TU9, etc.

AMÉRIQUES


Bruce, N6NT, est **ZF2NT** au moins jusqu'au mois de mai 2000. OSL via G3SWH.

• ASIE

Steve, K2WE (aussi 3W6WE et XU2WE), nous signale qu'il retournera au Vietnam en février ou mars et qu'il a obtenu l'autorisation d'utiliser la station de Hau, 3W6LI. Il tentera tant que possible d'être actif sur 160, 80 et 40 mètres s'il parvient à obtenir une licence.

Salem, A61AS, a été QRV sur 10 mètres vers 1400 UTC.

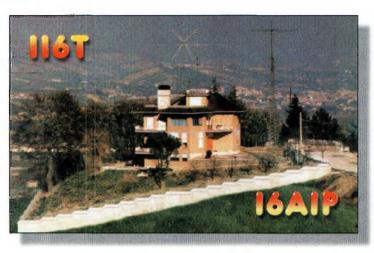H4ØMS peut être trouvé sur 20 mètres en SSB vers 0600 UTC. OSL via DL2GAC.



La station contest de IGAIP.

• OCÉANIE

Yuji, JA3IG, signait VK9LY entre le 8 et le 15 février 2000. OSL via homecall. Lothar, DJ4ZB, signe ZM7ZB depuis le Chatham Hotel jusqu'au 2 mars 2000. QSL via homecall.

ANTARCTIQUE

Lance, VKØERZ se trouve actuellement sur Davis Base et trafique souvent sur 14 255 kHz juste après 1200 UTC. OSL via VK2FUN.

Infos QSL

OSL 6W1/F5PHW F6KPQ. QSL VP5DX via Tak, JA1MZL.

> Rubrique réalisée par : John Dorr, K1AR Mark A. Kentell, F6JSZ

XIIE SALON INTERNATIONAL RADIOCOMMUNICATION

8 & 9 AVRIL 2000

Le rendez-vous incontournable des radioamateurs

Nouvelle adresse "CLERMONT de LOISE" salle POMMERY "70 Km au nord de PARIS"

Accès :

- Venant de Paris :
 - Autoroute A1, sortie Senlis (Clermont 15 mn) Direction Creil RN 330 - Amiens RN 16
 - Autoroute A16, sortie Beauvais (Clermont 10 mn) **RN 31 Direction Reins**
- Venant de Lille :
 - Autoroute A1, sortie Arsy Compiégne (Clermont 15 mn) RN 31 Direction Beauvais
- SNCF : Gare de Clermont ... 10mn du salon

BROCANTE RADIO:

Réservez votre emplacement auprès de F1LHL Entre 18h et 20h au 03 44 78 90 57 60 F le mètre

Démonstrations par les associations Informatique, composants, librairie, matériel neuf

Entrée : 30 F le Samedi et 20 F le Dimanche (YLs et QRPs gratuit) de 9H à 18H restaurants ouverts pour le salon

Organisation: Radio club "Pierre Coulon" F5KMB - BP 152 - 60131 St-Just en Chaussée cedex avec le concours des villes de Clermont, St-Just, le District du Plateau Picard

PROPAGATION

Prévisions pour mars

hangement

Cela fait 49 ans que George Jacobs, W3ASK, rédige et publie la rubrique "propagation" dans CQ du mois de mars. En effet, il écrivait cette rubrique pour la première fois en mars 1951! George, c'est le doyen des rédacteurs de CQ. Il totalise 588 rubriques publiées. Cette année, donc, il entame sa 50ème année de collaboration. Merci,

George, et continuez

■Mark, F6JSZ

encore longtemps!

L'Observatoire Royal de Belgique, le gardien des enregistrements de taches solaires, rapporte un nombre moyen de 132 taches solaires pour le mois de novembre 1999. Cela résulte en une moyenne lissée sur 12 mois de 90 taches, centrée sur ma 999. Cela représente

une augmentation de cinq points

par rapport au mois dernier.

Courant novembre, l'activité solaire variait entre un maximum de.206 le 10 novembre et un minimum de 78 le 29 novembre. Le cycle 23 termine sa progression en beauté à mesure qu'il atteint son paroxysme. Un nombre lissé de 112 taches est prévu pour ce mois de mars 2000.

Selon les observations quotidiennes faites à Penticton, en Colombie-Britannique, au Canada, par le Dominion Radio Astrophysical Observatory, le flux solaire mesuré sur une longueur d'onde de 10,7 cm était de 187 en novembre dernier.

Cela donne une valeur lissée sur une période de 12 mois équivalente à 152 centrée sur le mois de mai 1999. Le flux solaire augmente parallèlement au nombre de taches solaires et l'on prévoit un flux d'environ 153 en mars

Les experts ne sont toujours pas d'accord sur la date à laquelle ce cycle solaire va atteindre son

maximum d'activité. Certains disent que le paroxysme a déjà été atteint, tandis que d'autres prévoient un maximum d'activité d'ici la fin de l'année. Par exemple, selon l'Observatoire Royal de Belgique, le cycle 23 aurait atteint son niveau maximum en décembre 1999. A Boulder, au Colorado, États-Unis, on prévoir un pic d'activité entre juin et septembre 2000.

Tandis que le cycle 23 aura finalement été "moyen" dans son ensemble, alors que les experts prévoyaient initialement un cycle exceptionnel, on notera

quand même que l'activité solaire n'a jamais été aussi élevée depuis ces derneuf nières • années.

La propa-gation

En mars, nous devrions avoir le choix entre les bandes 10, 12 et 15 mètres pour le trafic DX diurne, avec les bandes 20 et 17 mètres non loin derrière. Des conditions exceptionnellement bonnes sur 6 mètres sont aussi à prévoir. Du coucher du soleil à minuit, le DX devrait se partager les bandes 20, 30 et 40 mètres, avec de bonnes ouvertures vers l'ouest et le sud également possibles sur 17 et 15 mètres. Parfois, les bandes 12 et 10 mètres pourront aussi rester ouvertes bien après le coucher du soleil dans ces mêmes directions. Quelques bonnes ouvertures sur 80 mètres sont aussi à prévoir pendant cette période, sans oublier les possibilités offertes par le 160 mètres. Il semblerait donc que toutes les bandes HF entre 160 et 10 mètres seront exploitables courant mars entre

le coucher du soleil et minuit! De minuit au lever du soleil, le trafic DX devrait se partager entre les bandes 30, 40 et 80 mètres, avec des ouvertures vers de nombreuses parties du monde sur 20 mètres aussi. Le 160 mètres s'annonce également très prometteur durant cette partie de la journée.

Globalement, le mois de mars s'annonce comme une excellente période pour le DX mondial sur le bandes décamétriques.

Propagation équinotique

En mars et jusqu'au cours du mois d'avril, on rencontre habituellement des conditions de propagation identiques dans les régions tempérées de l'hémisphère nord (où c'est le printemps) et dans les régions tempérées de l'hémisphère sud

(où c'est l'automne). Ces conditions sont à comparer aux conditions 'extrêmes rencontrées lorsque c'est l'été dans un hémisphère et l'hiver dans l'autre. Des phénomènes similaires sont observés vers le mois de septembre et début octobre.

Pendant les équinoxes, les conditions de propagation dans les deux hémisphères se présentent habituellement sous leur meilleur jour. C'est pourquoi de nombreuses liaisons intercontinentales s'annoncent possibles en cette saison sur toutes les bandes entre 6 et 160 mètres.

Les liaisons intercontinentales sur 30, 40, 80 et 160 mètres devraient être possibles peu avant le lever du soleil et à nouveau vers le coucher du soleil. Sur 20 mètres, les conditions seront les meilleures une heure ou deux après le lever du soleil puis à nouveau une ou deux heures après le coucher du soleil. Sur les

bandes hautes 6, 10, 12, 15 et 17 mètres, les ouvertures intercontinentales devraient être bonnes pendant les heures éclairées de la journée, avec des signaux puissants en provenance de l'est une heure ou deux avant midi ; du sud une heure ou deux après le lever du soleil puis à nouveau en fin d'après-midi ; de l'ouest une heure ou deux avant le coucher ·du soleil et jusqu'à une heure ou deux après le coucher du soleil. Pendant cette période équinotique, les trajets empruntant l'arc majeur (long-path) pour-

raient donner lieu à des niveaux de signaux plus puissants que ceux empruntant l'arc mineur (short-path), en particulier à l'aube et au crépuscule.

Ouvertures ionosphériques en VHF

Les ouvertures via la couche F sur 6 metres doivent continuer au cours du mois de mars. Des liaisons avec des nombreuses parties du globe stannoncent possibles sur cette bande, tout particulièrement vers la mi-journée.

D'autres ouvertures empruntant la voie transéquatoriale sont à considérer aussi, mais avec des signaux plus faibles et instables. Tendez l'oreille entre 8 et 11 heures du matin, heure locale. Si de telles ouvertures sont constatées, n'hésitez pas, non plus, à allumer votre transceiver 2 mètres.

L'activité aurorale tend à augmenter en cette saison. Les fréquences VHF devraient donner d'excellents résultats en mars par ce biais. De plus, des ouvertures E-sporadiques pourraient donner signe de vie, en particulier sur 2 metres.

George Jacobs, W3ASK

SARATEGH

SALON DE L'ELECTRONIQUE ET 2000
DES RADIOCOMMUNICATIONS 2000

ROLLING IN FO ESTINING EL

ECPO VENTE DE MATERIEU RADIOAMATEUR

EXPO VENTE DE IMPERIEU OB

malen mændtig

APPUGATIONS DES RADIOCOMMUNICATIONS

INBORNTOIRE DE MEURES RADIO-FREQUENCE

ENTRÉE

LB et 19 Mars

LYCEE CHARLES DE GAULLE A MURET (31)

RENSEIGNEMENTS: 05 61 56 14 73 E-mail: Idre@ac-toulouse.fr









ioamateur ICOM



Antennes

Dans notre précé-

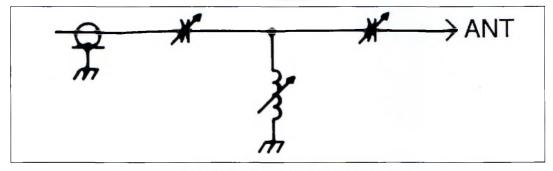


Fig. 1- Schéma d'un coupleur classique, en "T". Ce circuit d'accord fait appel à deux condensateurs variables et à une self à roulette.

dent numéro, nous avions traité des antennes verticales. Nous allons cette fois traiter des antennes filaires de longueur quelconque, aussi appelées antennes "long-fil". Au cours de ma "carrière" de radioamateur, j'ai probablement eu plus de plaisir avec des antennes filaires de longueur quelconque qu'avec d'autres antennes de conception plus simple. Elles peuvent être installées n'importe où, à condition qu'il existe une "structure" composée d'arbres ou de bâtiments permettant d'élever un fil au-dessus du sol. Parfois, il

Mise en garde : il vous faudra un coupleur externe pour utiliser une des antennes décrites dans cet article, en particulier si vous souhaitez utiliser l'antenne sur plusieurs bandes. Si votre transceiver est doté d'un coupleur interne, celui-ci ne fonctionnera pas si le rapport d'ondes stationnaires (ROS) est supérieur à 3:1. Nous en reparlerons plus loin dans cet article.

ne s'agit pas d'un simple fil!

Étudions avant tout la terminologie. Un fil de longueur quelconque constitue une antenne qui s'adapte aux dimensions de l'espace disponible pour l'installer. Ce fil peut alors mesurer 3 m de long, comme il peut mesurer 15 m ou encore 75 m. La longueur exacte importe peu. Ainsi, il s'agit bien d'une longueur "quelconque". Une extrémité du fil est connectée au transceiver. L'autre extrémité est attachée à une branche d'arbre, un bâtiment, ou tout autre support. Le plus haut est le mieux. Une antenne "longfil" est celle qui mesure au moins une longueur d'onde à la fréquence de travail. Les antennes de longueur quelconque produisent un diagramme de rayonnement plus ou moins omnidirectionnel; elles rayonnent relativement mal dans toutes les directions. Une véritable antenne "long-fil", cependant, offre de la directivité, et plus elle est longue, plus la directivité est importante. C'est principalement dans le prolongement du fil d'antenne que cette directivité est perceptible, en particulier lorsque le fil mesure plus de deux longueurs d'onde.

Une antenne discrète

Il y a longtemps, j'habitais un appartement dans un immeuble de trois étages et chaque appartement possédait un balcon. J'habitais au troisième étage. J'avais alors une antenne verticale qui fonctionnait mal à cet endroit. Rien ne semblait fonctionner, alors i'ai acheté 60 mètres de fil de cuivre monobrin isolé. J'ai grimpé sur le toit en passant par le balcon. Chaque lot d'appartements disposait d'un tube de ventilation qui dépassait d'environ 30 cm au-dessus du toit. J'ai fixé le fil sur la partie supérieure de ces tubes afin de traverser le toit du bâtiment de part et d'autre. Lorsque j'y pense, le fait d'avoir grimpé sur le toit en passant par le balcon était l'une des choses les stupides que j'avais à faire! Cette antenne fonctionnait bien du 80 au 10 mètres et, de surcroît, elle était invisible. C'est l'un des principaux avantages de l'antenne long-fil : elle peut être installée en toute discrétion, n'importe où.

J'ai également habité une résidence et le règlement intérieur précisait que les antennes étaient strictement interdites. Heureusement, le bâtiment jouxtait un marécage.

Un dimanche après-midi, avant d'emménager, quelques amis radioamateurs sont passés.

Nous avons utilisé un lancepierres et une canne à pêche pour ériger un fil dans les arbres à proximité. C'est une procédure simple qui consiste à attacher un poids au bout d'une ligne, de faire passer la ligne par-dessus les arbres et de "mouliner" pour tendre le fil d'antenne.

Cette fois j'avais trouvé un fil un peu plus petit, multibrins, que j'avais trouvé dans une brocante. Je l'avais acheté sans vraiment savoir ce que j'allais en faire. C'était donc un dimanche après-midi au mois de mars, et trois hommes pataugeaient dans un marécage avec une canne à pêche et un lancepierres, faisant un truc bizarre avec un rouleau de fil électrique. Un petit garçon d'une dizaine d'années nous obser-

Il nous a suivi et nous demandait ce que nous faisions. Je voulais l'ignorer, mais un de mes amis n'était pas très satisfait de mon attitude. J'avais peur qu'il dise à l'enfant ce que nous faisions réellement et que celui-ci aille le dire à son père, avec toutes les conséquences que cela implique. Fin de l'opération clandestine.

Je me suis donc tourné vers l'enfant et je lui ai dit : "j'installe ce fil pour empêcher les OV-NI d'approcher". Le gosse est devenu blanc et s'en est allé en courant. Même s'il avait raconté cela à ses parents, leur seule réaction aurait été quelque

chose comme "ne t'approches plus de ce monsieur !". Et me voilà tranquille pour installer mon antenne clandestine sans que personne ne le sache.

J'ai commencé avec une antenne de 120 m de long. Plus tard, j'ai rajouté 60 m de fil. Elle fonctionnait bien et j'ai réalisé beaucoup de DX avec. Je n'ai eu qu'un seul problème avec. Une nuit d'été, en effet, j'ai été réveillé par un grésillement qui provenait de la station. Il y avait un orage non loin. Le grésillement se produisait quelques secondes avant chaque coup de tonnerre. J'ai réalisé que l'orage induisait un très fort flux de courant dans l'antenne et qu'un arc électrique se produisait dans le coupleur. J'ai donc installé un commutateur dans la ligne afin de pouvoir déconnecter l'antenne lors des périodes d'inutilisation. Plus l'antenne est longue, plus ce phénomène peut être problématique. Aussi je vous recommande d'installer un commutateur dans le système si votre antenne mesure plus d'une centaine de mètres. Il arrive aussi que l'antenne casse à force de se mouvoir au gré du vent. Les réparations sont donc fréquentes.

J'ai un ami qui, lui aussi, habitait dans un complexe résidentiel où les antennes étaient interdites. Malheureusement pour lui, le bâtiment qu'il habitait se situait au beau milieu du complexe. Cependant, il y avait un chêne à une cinquantaine de mètres de l'immeuble. Il a donc tendu un fil entre son appartement le tronc de ce chêne. Le chêne est un arbre robuste qui ne bouge pas énormément lorsqu'il y a du vent. Le fil y était attaché à seulement 4,50 m du sol. Apparemment, personne n'a remarqué l'antenne pendant les deux années de son utilisation. Elle fonctionnait bien aussi.

D'autres amateurs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter ont tenté d'installer des antennes long-fil dans des conditions similaires. Dans les grands im-

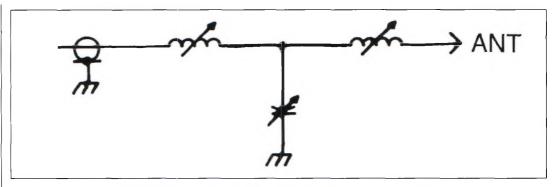


Fig. 2- Variante du schéma de la fig. 1. Cette fois, il y a un seul condensateur et deux selfs.

meubles, l'astuce la plus répandue consiste à faire pendre le fil par le fenêtre. Le fil, chargé à l'extrémité par une balle de tennis, est écarté du mur au moyen d'un bâton. Il suffit alors de mettre le fil dehors pour trafiquer et de le rentrer à la fin de votre vacation. Cependant, il convient de faire attention à la longueur du fil : il s'agit de placer la balle de tennis à une hauteur comprise entre deux étages, ceci pour ne pas risquer de casser la fenêtre d'un voisin. Nous avons vu plus haut que le fil pouvait avoir des dimensions quelconques. Mais, il ne s'agit pas seulement de la longueur. On peut, par exemple, utiliser n'importe quel objet métallique. Certains ont utilisé les gouttières. Il suffit de fixer le fil sur la gouttière au moyen d'une vis et le tour est joué. Cependant, il faut faire attention à certaines gouttières dont le joints ne sont pas électriquement étanches. Cela signifie que votre antenne peut être la cause de nombreuses interférences. Alors, avant de vous lancer dans l'aventure, vérifiez que votre installation ne brouille pas vos propres appareils hi-fi et de télévision.

Boîtes d'accord d'antennes

Les puristes vous diront qu'une boîte d'accord ne permet pas d'accorder une antenne. C'est vrai. Une boîte d'accord permet de faire "croire" à l'émetteur que la ligne présente une impédance de 50 ohms. Personnellement, je pense que les boîtes d'accord doivent répondre à deux critères : d'abord, elles

doivent être simples à utiliser. Ensuite, la gamme d'impédances acceptables doit être aussi large que possible.

Un circuit typique consiste en un réseau de bobines et de condensateurs. Ces composants doivent être variables. Les condensateurs variables sont relativement faciles à trouver.

Les inductances variables, cependant, restent plus difficiles à se procurer. Elles sont, de plus, d'un coût plus élevé. On les trouve principalement sous deux formes : les selfs à roulette qui sont variables, et les selfs commutées qui sont des bobines fixes dotées de plusieurs points de commutation. Il est évident que les selfs à roulette sont préférées.

La fig. 1 montre un circuit en "T" faisant appel à deux condensateurs variables et une inductance. On trouve des variantes de ce circuit dans la plupart des coupleurs du commerce. C'est un circuit que l'on peut facilement reproduire chez soi à l'aide des trois composants principaux, quelques isolateurs et un châssis. Également très utile, vous pouvez ajouter un compteur de tours sur la self à roulette. Ainsi, vous pourrez retrouver les réglages du coupleur suivant la fréquence utilisée.

Les valeurs des composants ne sont pas critiques. La plupart du temps, vous trouverez les composants nécessaires à la réalisation du coupleur dans votre boîte de composants de récupération ou lors d'une brocante radio. La valeur exacte est rarement indiquée. Il faut trouver des condensateurs variables disposant d'au moins 1 520 ailettes. Une self à roulette doit avoir environ 20 ou 30 spires de fil, un diamètre d'au moins 50 mm et un mandrin en céramique. Si vous trafiquez "barefoot", c'est-à-dire avec la centaine de watts que délivrent les transceivers modernes, de tels composants seront suffisants. Il est important d'expérimenter. Qu'est-ce qui fonctionne pas ?

Si vous n'avez pas deux condensateurs, vous pouvez tenter le montage de la fig. 2. Ce schéma fonctionne aussi très bien. Il faut utiliser les matériaux disponibles, et essayer.

La terre HF

Il reste une dernière chose à considérer lorsque l'on souhaite utiliser une antenne long-fil: votre station doit absolument être mise à la terre (à ne pas confondre avec la terre électrique, d'égale importance !-N.D.L.R.). Mais cela n'est pas toujours facile lorsque l'on habite dans un immeuble. Un contrepoids fait alors l'affaire. Il suffit d'en tailler plusieurs, d'un quart de longueur d'onde pour chaque bande utilisée, et d'en attacher une extrémité au châssis du coupleur. Le fil peut alors parcourir le sol, sous la moquette ou en faisant le tour de la pièce au plafond. Il existe aussi un produit commercial pour remplacer une bonne terre, une "terre artificielle" fabriquée par MFJ.

Peter O'Dell, WB2D

Microwdwe Office 200

'est tout à fait par hasard que je suis tombé sur le site de cette société américaine. En escamotant le réseau global de site en site, une bienveillante coïncidence m'a conduit dans cette direction. De nombreuses choses v sont expliquées sur les principes exploités dans les trois simulateurs de la suite.

Puis, de page en page, on arrive sur la rubrique du téléchargement.

C'est ici que les choses commencent à devenir intéressantes, mais attention, il faudra laisser vos coordonnées par l'intermédiaire d'un questionnaire avant de se retrouver agréé à télécharger les quelque 25 Mo de fichiers nécessaires. Une fois que cela est réalisé, il ne reste plus qu'à installer le logiciel sur votre ordinateur. Tout se fait automatiquement.

Bien plus qu'un logiciel, nous devrions plutôt parler de suite logicielle. En effet, devant l'étendue des possibilités offertes par MWO2000, on a du mal à en voir la fin ! Il s'agit d'un logiciel professionnel qu'utilisent de nombreux fondeurs de transistors et de semi-conducteurs. Il est surtout spécialisé dans l'élaboration des puces qui font partie des circuits intégrés, MMIC et autres hybrides. Trois types de simulateurs sont au cœur de cette suite logicielle : un simulateur linéaire, un autre non-linéaire, et enfin, le simulateur électromagnétique de structures planes. Bien qu'étant "offert" pour la somme de base de \$9 000, il est possible de l'utiliser gratuitement pendant 30 jours.


Au premier lancement de Microwave Office 2000, une fenêtre vous demande le code clef. Celui-ci est obtenu via email par le biais d'une adresse qui vous est fournie. Le temps nécessaire pour la réponse demande en moyenne 48 heures. Parti de là, on rentre dans l'univers de la simulation comme jamais un amateur en aurait rêvé. Mais attention, petites machines avec peu de mémoire, s'abstenir. Pour faire travailler correctement ce genre de logiciel, il est préférable de disposer d'au moins 64 Mo de mémoire vive, d'une carte vidéo perfor-(rafraîchissement mante d'écran), ainsi que d'un moniteur avec une résolution suffi-Cela dit, pour ce dernier critère, il est vrai que je l'ai utilisé

avec un écran 640 x 480 mais la définition reste médiocre. Bref, voilà les conditions principales pour bien exploiter les possibilités de MWO2000.

Vous trouverez un raccourci sur la page de garde du site http://microwave.free.fr, il permettra d'accéder en un clic de souris sur l'adresse concernée.

Présentation

Hormis les performances exceptionnelles de cette suite logicielle, on peut souligner la grande convivialité d'utilisation. On dispose en premier lieu, de trois planches de travail spécifiques : la saisie d'un schéma pour les analyses linéaires et non-linéaires, son tracé automatique de circuits imprimés, et la planche à dessin des structures métalliques planes pour les analyses électromagnétiques. Dans tous les cas, l'utilisateur dispose d'une vue en trois dimensions qui permet de voir les circuits imprimés ou les structures métalliques comme si vous les teniez dans la main.

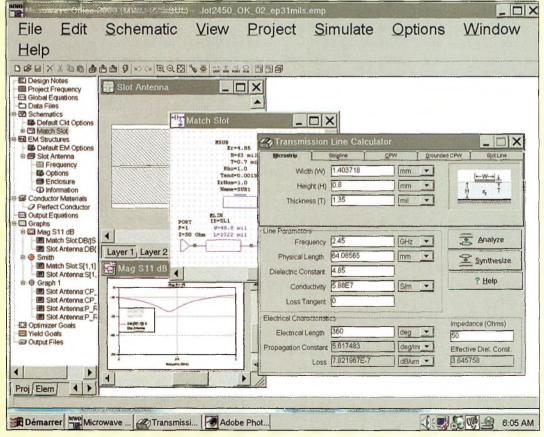


Vue globale de Microwave Office 2000.

Des boîtes à outils sont disposées dans l'une des fenêtres de gauche ainsi qu'une foule de tiroirs à composants. Ceux-ci sont rangés par catégories, composants actifs et passifs, linéaires et non-linéaires. La différence entre les deux réside dans le fait qu'un composant linéaire se distingue par ses paramètres de répartition (voir notre précédent numéro), tandis qu'un composant non-linéaire se caractérise par ses paramètres réels. En d'autres termes, avec ces types de composants, il est possible d'analyser n'importe quel type de structure schématique et d'en visualiser les résultats de fonctionnement, exactement comme si vous travailliez sur un prototype réel (une vraie maquette avec de véritables instruments de mesure). Cela dit, l'un n'empêche évidemment pas l'autre malgré les composants validés de MWO2000. On en trouve de nombreux dans les modèles passifs proposés. Il est possible d'utiliser aussi bien des lignes coaxiales représentées par leurs paramètres physiques ou électriques, les lignes de transmission sur substrat comme les microstrips, striplines, rivets, selfs imprimées et bien d'autres encore.

Au niveau des analyses de circuits, on se retrouve devant un véritable laboratoire de mesures radiofréquences. Ainsi, l'utilisateur peut concevoir des amplificateurs de puissance ou à faible bruit, des oscillateurs, des mélangeurs et autres circuits à large bande.

Pour visualiser une courbe, il suffit de rentrer dans la partie qui permet de les sélectionner sous forme polaire ou cartésienne. Si l'on veut, par exemple, étudier la distorsion d'intermodulation d'un amplificateur, il existe une sélection de courbes possibles ainsi que des générateurs spécifiques.

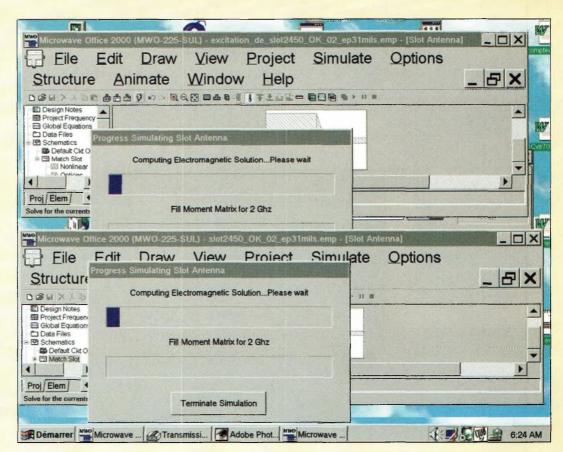Tout cela est bien beau, mais pour nous autres amateurs qui ne pourront jamais accéder à ce logiciel en durée illimitée, que pouvons-nous en faire ? Si



Plusieurs simulateurs peuvent être lancés simultanément.

vous n'avez pas de projets de réalisation en cours, il n'est peut-être pas intéressant de le télécharger, sauf par pure curiosité. En revanche, si vous travaillez sur un projet un peu difficile et déjà bien avancé, vous pourrez le simuler et l'améliorer avant de réaliser un nouveau prototype qui, lui, sera certainement le final.

L'apprentissage de MWO2000 est relativement rapide, d'autant que le volumineux fichier d'aide et d'exemples propose déjà de nombreuses solutions. Elles couvrent les domaines de l'amplification, des oscillateurs, des antennes patch et slot sur circuit imprimé et autres MMIC...

Conceptions facilitées

On n'ira pas jusqu'à dire que le concepteur n'a plus rien à faire puisque c'est bien de lui d'où vient le projet et l'étude du circuit préliminaire. Ce qui est important de savoir concerne l'interactivité des actions. Prenez comme exemple l'étude d'un préamplificateur. On commence par tracer son idée de schéma puis on la simule. Si certains des composants ont été mar-

qués comme "tunable", on pourra en modifier leurs valeurs et voir la courbe de réponse ou le facteur de bruit se modifier en conséquence. Pendant ce temps-là, votre circuit imprimé est déjà tracé, et ses pistes se modifient automatiquement au fur et à mesure que vous modifiez la courbe de réponse. La manœuvre est réversible puisque toutes modifications du tracé des pistes du typon seront immédiatement répercutées sur celles du schéma théorique.

En ce qui concerne le simulateur électromagnétique, il donne accès à des solutions poussant notre imagination au-delà de certaines limites. Grâce aux possibilités offertes, on peut, en effet, se risquer à dessiner des traces de cuivre pour en déterminer les effets radioélectriques. Pour ma part, en "jouant" avec cette partie du logiciel, j'ai pu mettre au point des antennes gravées sur circuits imprimés. Mais il est tout à fait possible de simuler des petites ou des grosses inductances, des lignes imprimées ou tout autre composant réparti. Dans tous les cas, l'important réside dans la caractérisation des matériaux utilisés comme substrats et comme conducteurs, permittivité, rugosité, tangente phi, etc.

Quoi qu'il en soit, même si ces données ne restent qu'approximatives, elles fourniront un excellent point de départ pour améliorer la structure. Une fois étudiées, elles peuvent être intégrées directement dans le schéma principal sous la forme d'un sous-circuit.

Gain de temps

La place manque pour continuer l'évocation de cette suite logicielle. Elle apporte des solutions pratiques pour mettre en œuvre la théorie. Certains vont sursauter, car pour eux, rien ne remplace le fer à souder, et je les comprends aisément. En revanche, rien n'empêche l'utilisation du fer à souder pour concrétiser un projet "virtuel" créé à partir d'un logiciel. D'autant que son grand avantage réside dans la quasi-certitude d'un fonctionnement instantané. En d'autres termes, gain de temps sans pertes des qualité sont les maîtres mots d'un bon simulateur de circuits radiofréquences!

Philippe Bajcik, F1FYY

La radio dans l'espace



Le logo du centre NORAD de Cheyenne Mountain=

NORAD est un acronyme bien connu des radioamateurs

pratiquant le trafic satellite. Il s'agit d'un organisme public américain qui communique différentes informations comme les paramètres orbitaux et les numéro d'ordre des satellites. Mais ses attributions sont bien plus étendues. Schématiquement Il est chargé de surveiller tout ce qui bouge dans l'espace, plus particulièrement au-dessus du continent nord-américain, aussi bien d'éventuels missiles ennemis que des avions espions, sans oublier tous les satellites en activité ou en déshérence. Le centre nerveux de cet organisme est enfoui dans une montagne de l'État du Colora--do à l'abri d'un éventuel bombardement, même thermonucléaire. C'est ce centre que nous allons rapidement décri-

Origines

L'organisation NORAD fut créée dans les années 1950 en pleine guerre froide entre les blocs est-ouest. L'objectif était de créer une organisation conjointe entre les États-Unis et le Canada qui serait chargée de surveiller l'espace au-dessus de ces deux pays et de fournir aux militaires des informations pour d'éventuelles contre-mesures. Les premières discussions commencèrent en 1954, et ce fut en 1958 que le-NORAD commenca a être opérationnel.

NORAD est l'acronyme pour NORth American Air Defense. Pour assurer sa fonction de surveillance, il dispose d'un réseau de radars repartis sur l'ensemble du territoire américain et canadien ainsi que de différents satellites "espions" et d'avions de reconnaissance AWACS, ainsi que de moyens d'intervention aériens (chasseurs, bombardiers...). Grâce à son réseau diversifié, il n'y a pratiquement aucun objet vo-



Le réseau satellite MILSTAR utilisé par la NORAD.

lant qui ne soit-pas détecté dès l'instant où il s'élance dans l'espace. Toutes les informations rassemblées convergent vers un centre nerveux situé aux États-Unis dans les montagnes rocheuses, non loin de Colorado Springs. Ce centre se trouve sous la Cheyenne Mountain, bloc granitique culminant à un peu plus de 2 000 m d'altitude.

Le centre de **Chevenne Mountain**

Le centre rassemble les informations collectées de par le monde. Les informations sont digérées par de puissants ordinateurs afin d'en faire une syn-

thèse et de donner aux responsables militaires ou civils les moyens de prendre les actions ad hoc. Il existe six services, chacun étant spécialisé dans un domaine particulier. Tous travaillent 24 heures sur 24 l'année durant. Plus de 1 100 personnes y travaillent nuit et jour.

Le service du contrôle aérien centralise tout ce qui est relatif à l'espace aérien au-dessus des États-Unis et du Canada. Toutes les informations relatives à des avions, petits ou grands, non identifiés, lui parviennent et il a pour charge de définir les opérations à effectuer. Chaque jour, il y a environ 7 000 vols parcourant Tespace aérien des deux pays. Ces vols sont des vols commerciaux ou militaires programmés, donc sans histoire pour le NORAD.

Cependant, il v a de temps en temps des vols non identifiés: 1 000 en moyenne par an. Bien souvent, il s'agit d'avions de tourisme ayant dérivé de leur route. Assez souvent aussi, il s'agit d'avions procédant à des vols illégaux dans le cadre de trafics en tous genres (drogue...). Les fonctionnaires du NORAD, après avoir établi le caractère incon-



Pays susceptibles de lancer des missiles.

NORAD en détails



Entrée du centre de Cheyenne Mountain.

nu du vol, peuvent lancer les moyens d'interception appropriés.

Le centre de contrôle missile est le deuxième service du centre Cheyenne. Il centralise toutes les informations venant du monde entier, principalement par les satellites espions militaires. Il définit les caractéristiques de la route suivie et en informe les services sur le Terrain pour éventuellement lancer des contre-mesures. Durant la guerre du Golfe, - c'est ce centre qui envoyait aux forces déployées sur les théâtres d'opération du Moyen-Orient les messages d'alerte et les informations pour contrer les tirs des missiles SCUD irakiens. Tout doit se passer très vite, car la plupart du temps, il peut se passer moins d'une heure entre l'ins--tant où le missile décolle et le moment où il pourrait atteindre sa cible.

Le troisième service abrité sous Cheyenne Mountain est le centre de contrôle de l'espace. Il fut créé plus récemment, en 1994. Sa fonction est de détecter, identifier et calculer les trajectoires de tous les objets faits par l'homme et gravitant autour de la terre. Il s'agit de répertorier non seulement les satellites en activité mais aussi tous les débris spatiaux, comme par exemple les derniers étages des fusées de lancement.

Un catalogue exhaustif de tous ces objets est tenu. Par calcul, le centre est capable de prévoir la position de tous ces objets et de savoir s'il peuvent constituer un danger pour d'autres voyageurs dans l'espace, comme par exemple les vols de la navette américaine, la station MIR ou la station spatiale internationale

(ISS). Il faut savoir que depuis 1957, date de lancement du premier satellite artificiel, on compte pas loin de 26 000 objets lancés dans l'espace. La plupart de ces objets sont heureusement rentrés sur Terre. Il en reste malgré tout actuellement un peu plus de 8 000 qui sont l'objet d'une surveillance par le NORAD.

Cheyenne Mountain abrite en outre un service de renseignements. Ce service a pour charge de centraliser différentes •informations d'ordre géopolitique sur l'ensemble des pays pouvant être une menace pour les intérêts américains dans le monde entier.

L'ensemble des services précédents est supervisé par un centre de commandement chargé de synthétiser l'ensemble des informations collectées pour les transmettre aux autorités compétentes, civiles ou militaires.

Tous ces services utilisent un nombre impressionnant d'ordinateurs et de systèmes de transmission reliant Cheyenne Mountain avec le reste du monde. Ce nombre est tel que la chaleur dégagée par les ordinateurs est supérieure à ce qui est nécessaire pour maintenir la température de l'ensemble et, un peu comme dans une termitière, il est nécessaire même en hiver de ventiler le complexe par de l'air frais pour éviter des températures excessives. Pour communiquer avec les forces armées stationnées

dans le monde, le centre de Chevenne Mountain utilise le réseau de satellites de communication géostationnaires MILSTAR. Contrairement aux satellites de communication commerciaux qui ne sont nullement protégés contre des brouilleurs, le réseau MIL-STAR présente une plus grande immunité. Cette immunité est acquise par utilisation de modulations sophistiquées (à saut de fréquence) et à l'utilisation d'antennes à grand gain, orientables.

La sécurité du centre est particulièrement simple à assurer puisqu'il n'y a que deux entrées pour le centre souterrain. D'après les calculs des ses concepteurs, le centre peut résister à un bombardement thermonucléaire, car il est protégé par une voûte de plusieurs centaines de mètres de granit. En outre, il dispose de vivres et de tout ce qu'il faut à 800 personnes pour vivre normalement pendant 30 jours. Le complexe est même capable de générer l'air nécessaire à leur respiration!

ORADet le bug de l'an 2000

L'approche de l'an 2000 avec toutes les implications que ce passage pouvait avoir sur le comportement des nombreux programmes utilisés par le centre, a fait l'objet d'études qui commencèrent en 1994. Il n'y avait pas seulement à vérifier que les programmes allaient correctement interpréter l'année "00", mais il fallait



Une salle de contrôle NORAD.

également vérifie que le passage de février à mars de la même année allait se faire correctement. En effet, le calendrier grégorien qui règle les années bissextiles prévoit que les années de changement de siècle ne le sont que si elles sont divisibles par 400. Ainsi 2000 sera bissextile alors que 1900 ne l'était pas. Le passage du 28 février au 29 février et du 29 février au 1 mars 2000 furent donc simulés en plus du passage de l'an 2000 proprement dit. La modification des programmes fut réalisée de 1995 à 1998 et les dernières simulations réalisées avec succès en mars J'année dernière.

A l'occasion du passage à l'an 2000, les américains invitèrent des militaires russes dans les installations du NORAD afin qu'ils puissent vérifier et rendre compte que tout était normal côté américain durant cette date critique. Cette initiative américaine avait pour but de rassurer les russes, les américains craignant que le système de surveillance russe par satellite tombe en panne lors du passage de l'an 2000 en pouvant leur faire croire à une attaque.

Michel Alas, F1OK

Visiter le centre ?

Le centre est accessible au public pour certaines de ses parties.

La visite est gratuite. Il faut prendre rendez-vous par téléphone deux mois avant la date envisagée. La visite est non seulement possible pour les citoyens américains ou canadiens mais également tout citoyen du monde sous réserve de présentation du passeport. La visite se fait par groupe de 50 personnes au maximum et dure un peu plus d'une heure. Si vous avez l'occasion de passer dans le coin, faites le détour : vous ne serez pas déçus.



La radio dans l'espace

éléments orbitaux

Les satellites opérationnels

RADIO SPORT RS-12

Montée 21.210 à 21.250 MHz CW/SSB Montée 145.910 à 145.950 MHz CW/SSB Descente 29.410 à 29.450 MHz CW/SSB Descente 145.910 à 145.950 MHz CW/SSB

Balise 29.408 MHz

Robot Montée 21.129 MHz Robot Descente 29 454 MHz Semi-opérationnel ; balise uniquement

RADIO SPORT RS-13

Montée 21.260 à 21.300 MHz CW/SSB Montée 145.960 à 146.000 MHz CW/SSB Descente 29 460 à 29 500 MHz CW/SSB Descente 145.960 à 146.000 MHz CW/SSB Raise 29 458 MHz

Balise 29 458 MHz
Robot Montée 145.840 MHz
Robot Descente 29.504 MHz
Opérationnel, en mode-KA avec descente 10
mètres et montée sur 15 et 2 mètres
QSL via : Radio Sport Federation, Box 88.
Moscow, Russie.

Infos : <www.gsl.net/ac5dk/rs1213/rs1213.html>

RADIO SPORT RS-15

Montée 145.858 a 145.898 MHz CW/SSB

Descente 29 354 a 29.394 MHz CW/SSB

Balise 29.352 MHz (intermittent)

Skeds en SSB sur 29.380 MHz (non officiel)

Semi-opérationnel, mode-A, montée 2 mètres et descente 10 mètres

Infos : <homesan rr.com/doguimont/uploads>

OSCAR 10 AO-10

Montée 435.030 à 435.180 MHz CW/LSB

Descente 145.975 à 145.825 MHz CW/USB

Balise 145.810 MHz (porteuse non modulée)

Semi-opérationnel, mode-B.

Infos::w4sm/AO-10 html>

AMRAD AO-27

Montée 145.850 MHz FM

Descente 436.795 MHz FM

Opérationnel, mode J

Infos:

<www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/ao27.html>

JAS-1b FO-20

Montée 145.900 à 146.000 MHz CW/LSB Descente 435.800 à 435.900 MHz CW/USB Opérationnel. FO-20 est en mode JA continuellement.

JAS-2 FO-29

Phonie/CW Mode JA

Montée 145.900 à 146.000 MHz CW/LSB

Descente 435.800 à 435.900 MHz CW/USB

Semi-opérationnel

Mode JD

Montée 145.850, 145.870, 145.910 MHz FM Descente 435 910 MHz FM 9600 bauds BPSK

Digitalker 435.910 MHz Semi-opérationnel

Infos : <www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/>

KITSAT KO-25

Montée 145 980 MHz FM 9600 bauds FSK Descente 436,500 MHz FM Opérationnel

UoSAT UO-22

Montée 145.900 ou 145.975 MHz FM 9600 bauds FSK Descente 435.120 MHz FM

Opérationnel

Operationne

Infos : <www.sstl.co.uk/>

OSCAR-11

Descente 145 825 MHz FM, 1200 bauds AFSK Mode-S Balise 2401.500 MHz

Opérationnel

Infos : <www.users.zetnet.co.uk/clivew/>

LUSAT LO-19

Montée 145.840, 145.860, 145.880, 145.900
MHz FM 1200 bauds Manchester FSK
Descente 437 125 MHz SSB RC-BPSK 1200 bauds
PSK
Somi onfrationnel Pas de conice PRS Disingator

Semi-opérationnel. Pas de service BBS. Digipeater actif

Infos: <www.ctv.es/USERS/ea1bcu/lo19.htm>

TMSAT-1 TO-31

Montée 145.925 MHz 9600 bauds FSK

Descente 436.925 MHz 9600 bauds FSK

Opérationnel

SUNSAT SO-35

Montée 436.291 MHz (±Doppler 9 kHz)
Descente 145.825 MHz
Semi-opérationnel. Mode B
Infos: <sunsat.ee.sun.ac.za>

UoSAT-12 UO-36

Descente 437 025 MHz et 437 400 MHz Lancé le 21 avril 1999. Infos : <www.sstl.co.uk/> Opérationnel mais non disponible

ITAMSAT 10-26

Montée 145 875, 145 900, 145 925, 145 950 MHz FM 1200 bauds

Descente 435 822 MHz SSB

Semi-opérationnel. Digipeater en service.

Eléments orbitaux au format AMSAT

Satellite: AO-10

Catalog number: 14129 00035.94310424 Epoch time: Element set: 623 27.0793 deg Inclination: 347.2775 deg RA of node: Eccentricity: 0.6019482 Arg of perigee: 24.8694 deg 354.7797 deg Mean anomaly: 2.05870543 rev/day Mean motion: Decay rate: -4.0e-07 rev/day^2 Epoch rev: 12518 Checksum: 299

Satellite: FO-20

Catalog number: 20480 00040.97355774 Epoch time: Element set: 203 Inclination: 99.0323 deg 195.5052 deg RA of node: Eccentricity: 0.0540884 Arg of perigee: 345.7347 deg 12.8984 deg Mean anomaly: Mean motion: 12.83262316 rev/day Decay rate: -6.8e-07 rev/day^2 46883Epoch rev: Checksum: 308

Satellite: RS-12/13

21089 Catalog number: Epoch time: 00041.73243912 Element set: 221 82.9231 deg Inclination: 280.3073 deg RA of node: Eccentricity: 0.0030174 Arg of perigee: 118.7771 deg 241.6420 deg Mean anomaly: Mean motion: 13.74168985 rev/day 1.00e-06 rev/day^2 Decay rate: 45217 Epoch rev: Checksum 264

Satellite: RS-15

Catalog number: 23439 Epoch time: 00041.07165948 Element set: 0445 Inclination: 064.8188 deg 027.6935 deg RA of node: Eccentricity: 0.0165340 311.1155 deg Arg of perigee: Mean anomaly: 047.5592 deg Mean motion: 11.27535328 rev/day -1.9e-07 rev/day^2 Decay rate: Epoch rev: 21106 Checksum: 289

Satellite: FO-29

Catalog number: 24278 00040.79023061 Epoch time: Element set: 0332 098.5885 deg Inclination: 325.4889 deg RA of node: 0.0350856 Eccentricity: Arg of perigee: 199.0797 deg 159.6917 deg Mean anomaly: Mean motion: 13.52698657 rev/day Decay rate: -2.9e-07 rev/day^2 Epoch rev: 17193 Checksum: 359

Satellite: LO-19

Catalog number: 20442 Epoch time: 00041.76591399 Element set: 297 Inclination: 98.4773 deg 121.7882 deg RA of node: Eccentricity: 0.0011423 233.9161 deg Arg of perigee: 126.0965 deg Mean anomaly: Mean motion: 14.30599719 rev/day 3.59e-06 rev/day^2 Decay rate: Epoch rev: 52475 Checksum: 324

Satellite: UO-22

Catalog number: 21575 00041.08602258 Epoch time: Element set: 0023 098.1687 deg Inclination: 075.0634 deg RA of node: Eccentricity: $0.000679\tilde{6}$ Arg of perigee: 223.3771 deg 136.6888 deg 14.37522564 Mean anomaly: Mean motion:

rev/day
Decay rate: 3.91e-06 rev/day^2
Epoch rev: 44951
Checksum: 307

Satellite: AO-27

Catalog number: 22825 00041.16696676 Epoch time: Flement set 0789 098.4285 deg Inclination: 102.8595 deg 0.0007815 RA of node: Eccentricity: Arg of perigee: 282.6062 deg 077.4256 deg Mean anomaly: Mean motion: 14.28029198 rev/day

| rev/day | rev/day | Decay rate: | 2.19e-06 rev/day^2 | Epoch rev: | 33220 | Checksum: | 324

Satellite: IO-26

Catalog number: 22826 00041.19603462 Epoch time: Element set: 781 98.4299 deg 103.4548 deg Inclination: RA of node: 0.0008623 Eccentricity: 283.9633 deg Arg of perigee: 76.0589 deg Mean anomaly: Mean motion: 14.28163431 rev/day Decay rate: 2.50e-06 rev/day^2 33223 Epoch rev: 297 Checksum:

Satellite: KO-25

 Catalog number:
 22828

 Epoch time:
 00041.19786814

 Element set:
 0787

 Inclination:
 098.4249 deg

Les éléments orbitaux

RA of node: 103.6088 deg Eccentricity: 0.0009358
Arg of perigee: 262.5232 deg Mean anomaly: 097.4888 deg Mean motion: 14.28547534 rev/day Decay rate: 3.02e-06 rev/day^2 Epoch rev: 30039 Checksum: 326

Satellite: TO-31

Catalog number: 25396 00041.17162390 Epoch time: Element set: 0263 098.7314 deg Inclination: 117.9003 deg RA of node: 0.0003388 Eccentricity: 087.8404 deg Arg of perigee: Mean anomaly: 272.3181 deg Mean motion: 14.22530631 rev/day Decay rate: -4.4e-07 rev/day^2 Epoch rev: 08245 Checksum: 270

Satellite: SO-35

Catalog number: 25636 Epoch time: 00041.68922483 Element set: 152 96.4702 deg Inclination RA of node: 276.8861 deg Eccentricity: 0.0151581 Arg of perigee: 222.7722 deg 136.1597 deg Mean anomaly: Mean motion: 14.41112840 rev/day Decay rate: 5.14e-06 rev/day^2 Epoch rev: 5072 Checksum: 288

Satellite: UO-36

Catalog number: 25693 00041.73495374 Epoch time: Element set: 168 64.5598 deg Inclination: 138.3639 deg RA of node: Eccentricity: 0.0035326 Arg of perigee: 314.8781 deg 44.9453 deg Mean anomaly: Mean motion: 14.73540806 rev/day Decay rate: 3.22e-06 rev/day^2 Epoch rev: 4352 Checksum: 315

Satellite: JAWSAT

Catalog number: 26065 Epoch time: 00041.61459174 Element set: 23 100.2299 deg Inclination: 240.8198 deg RA of node: Eccentricity: 0.0038515 Arg of perigee: 149.7190 deg 210.6226 dcg Mean anomaly: Mean motion: 14.34065375 rev/day Decay rate: 3.43e-06 rev/day^2 Epoch rev: 207 Checksum: 259

Satellite: MIR

 Catalog number:
 16609

 Epoch time:
 00041.83116795

 Element set:
 346

 Inclination:
 51.6523 deg

 RA of node:
 192.4005 deg

 Eccentricity:
 0.0004259

 Arg of perigee:
 282.0019 deg

 Mean anomaly:
 78.0430 deg

 Mean motion:
 15.72460428 rev/day

 Decay rate:
 3.7918e-04 rev/day^2

 Epoch rev:
 79908

 Checksum:
 294

Satellite: HUBBLE

20580 Catalog number: 00041.87446766Epoch time: Element set: 288 28.4663 deg Inclination: 327.4576 deg RA of node: Eccentricity: 0.0014191 191.9584 deg Arg of perigee: 168.0689 deg Mean anomaly: Mean motion 14.89478650 rev/day

 Decay rate:
 3.675e-05 rev/day^2

 Epoch rev:
 33740

 Checksum:
 338

Satellite: ISS

Catalog number: 25544 00041.86358796 Epoch time: Element set: 342 51.5887 deg Inclination: RA of node: 70.7571 deg Eccentricity: 0.0006758163.4298 deg Arg of perigee: Mean anomaly: 183.6277 deg Mean motion: 15.66164076 rev/day 3.9908e-04 rev/day^2 Decay rate: Epoch rev: 6991 Checksum: 343

Satellites météo et divers

NOAA-10
1 16969U 86073A 00041.00000000 .00000355 00000-0 16818-3 0 03152
2 16969 098.6287 028.4134 0014013 066.8503 194.3968 14.25552705696436
NOAA-11
1 19531U 88089A 00041.00000000 .00000245 00000-0 15435-3 0 01777
2 19531 099.0230 104.0875 0012605 089.4960 106.6973 14.13501935586697
NOAA-12
1 21263U 91032A 00041.00000000 .00000430 00000-0 20852-3 0 06099
2 21263 098.5426 040.5009 0013297 002.7644 320.4511 14.23267941453987

Z 21263 098.5426 040.5009 0013297 002.7644 320.4511 14.23267941453987 MET-3/5 1 21655U 91056A 00041.16674204 .00000051 00000-0 10000-3 0 02819 2 21655 082.5592 099.0131 0014652 080.5247 279.7530 13.16892700408113

2 21655 082.5592 099.0131 0014652 080.5247 279.7530 13.16892700408113 MET-2/21 1 22782U 93055A 00041.16854108 .00000139 00000-0 11307-3 0 08011

1 22782 93055A 00041.16854108 .00000139 00000-0 11307-3 0 08011 2 22782 082.5467 010.6403 0021450 199.8225 160.2087 13.83206882325394 0KEAN-4

1 23317U 94066A 00041.17486218 .00001374 00000-0 19753-3 0 05194 2 23317 082.5424 271.9568 0027174 066.2044 294.2012 14.75494719286955 NOAA-14 1 23455U 94089A 00041.00000000 .00000334 00000-0 20723-3 0 02219

2 23455 099.1253 016.8641 0010351 088.7905 216.8291 14.12162820263505 SICH-1 1 23657U 95046A 00041.50479104 .00001128 00000-0 16389-3 0 4292 2 23657 82.5307 52.5471 0028481 40.2776 320.0560 14.74881439239226

NOAA-15 1 25338U 98030A 00041.00000000 .00000253 00000-0 13138-3 0 06846 2 25338 098.6495 072.0799 0010155 292.1615 032.6724 14.23089540090623

RESURS
1 25394U 98043A 00041.20163271 .00000179 00000-0 10000-3 0 05878
2 25394 098.7339 118.0551 0002498 077.1492 282.9965 14.22633265082441

FENGYUN1
1 25730U 99025A 00041.17250141 --.00000001 00000-0 23903-4 0 00958
2 25730 098.7597 085.9583 0013569 258.7138 101.2508 14.10278441038921
0KFAN-0

1 25860U 99039A 00041.89403954 .00001102 00000-0 19263-3 0 2922 2 25860 98.0221 100.5995 0002256 1.6873 358.4341 14.69829477 30653

MIR 1 16609U 86017A 00041.83116795 .00037918 00000-0 28152-3 0 3464 2 16609 51.6523 192.4005 0004259 282.0019 78.0430 15.72460428799083

HUBBLE
1 20580U 90037B 00041.87446766 .00003675 00000-0 36140-3 0 2886
2 20580 28.4663 327.4576 0014191 191.9584 168.0689 14.89478650337400

GRO
1 21225U 91027B 00040.65894901 .00007477 00000-0 28304-3 0 7721

2 21225 28.4557 133.0371 0004509 51.8373 308.2633 15.24959891373762 UARS

1 21701U 91063B 00041.00453648 .00001357 00000-0 13485-3 0 01111 2 21701 056.9820 165.4982 0005643 097.5288 262.6392 14.97902939459938 POSAT

1 22829U 93061G 00041.15256797 .00000347 00000-0 15519-3 0 07850 2 22829 098.4268 103.7877 0009429 264.1201 095.8915 14.28562288332309

PO-34 1 25520U 98064B 00041.15572824 .00003339 00000-0 21868-3 0 01549 2 25520 028.4614 327.3118 0006583 338.7377 021.2937 15.04807585070572

ISS 1 25544U 98067A 00041.86358796 .00039908 00000-0 38329-3 0 3426 2 25544 51.5887 70.7571 0006758 163.4298 183.6277 15.66164076 69913

STARSHINE
1 25769U 99030B 00041.23179019 .00717471 30270-3 61588-3 0 2780
2 25769 51.5775 51.8276 0001701 48.2130 311.9030 16.12795268 40757

1 26062U 00004B 00041.61301168 .00035139 00000-0 12290-1 0 347 2 26062 100.2311 240.8214 0037049 148.1201 212.2233 14.34622899 2080 ocs

1 26063U 00004C 00041.12504972 -.00003551 00000-0 -12370-2 0 00662 2 26063 100.2270 240.2424 0038594 150.7374 209.5989 14.34153561002013

Eléments orbitaux au format NASA

A0-10 7 14129U 83058B 00035.94310424 -.00000040 00000-0 10000-3 0 6239 2 14129 27.0793 347.2775 6019482 24.8694 354.7797 2.05870543125188 00040.97355774 --.00000068 00000-0 -76851-4 0 2033 2 20480 99.0323 195.5052 0540884 345.7347 12.8984 12.83262316468836 AO-21 1 21087U 91006A 00041.06999428 .00000094 00000-0 82657-4 0 01184 2 21087 082.9426 055.1896 0037011 089.9459 270.5938 13.74673686453121 RS-12/13 1 21089U 91007A 00041.73243912 .00000100 00000-0 89249-4 0 2218 2 21089 82.9231 280.3073 0030174 118.7771 241.6420 13.74168985452177 RS-15 1 23439U 94085A 00041.07165948 --.00000019 00000-0 66086-3 0 04458 2 23439 064.8188 027.6935 0165340 311.1155 047.5592 11.27535328211065 FO-29 1 24278U 96046B 00040.79023061 --.00000029 00000-0 69782-5 0 03320 2 24278 098.5885 325.4889 0350856 199.0797 159.6917 13.52698657171937 1 20442U 90005G 00041.76591399 .00000359 00000-0 15397-3 0 2976 2 20442 98.4773 121.7882 0011423 233.9161 126.0965 14.30599719524757 1 21575U 91050B 00041.08602258 .UUUUU391 UUUUU-U 19921 3 0 0000. 2 21575 098.1687 075.0634 0006796 223.3771 136.6888 14.37522564449511 A0 - 2.722825U 93061C 00041.16696676 .00000219 00000-0 10524-3 0 07894 2 22825 098.4285 102.8595 0007815 282.6062 077.4256 14.28029198332209 IO-26 10-220 1 22826U 93061D 00041.19603462 .00000250 00000-0 11755-3 0 7813 2 22826 98.4299 103.4548 0008623 283.9633 76.0589 14.28163431332232 KO-25 1 22828U 93061F 00041.19786814 .00000302 00000-0 13739-3 0 07876 2 22828 098.4249 103.6088 0009358 262.5232 097.4888 14.28547534300395 TO-31

105396U 98043C 00041.17162390 --.00000044 00000-0 00000-0 0 02636 2 25396 098.7314 117.9003 0003388 087.8404 272.3181 14.22530631082453

25636 96.4702 276.8861 0151581 222.7722 136.1597 14.41112840 50727

1 25693U 99021A 00041.73495374 .00000322 00000-0 69822-4 0 1689 2 25693 64.5598 138.3639 0035326 314.8781 44.9453 14.73540806 43529

2 25693 064.5621 246.7223 0032081 321.0483 038.8307 14.73538548038280

26065U 00004E 00041.61459174 .00000343 00000-0 14251-3 0 26065 100.2299 240.8198 0038515 149.7190 210.6226 14.34065375

.00000514 00000-0 14766-3 0 1523

00041.68922483

CQ

SO-35

JAWSAT

1 25636U 99008C

Chasseurs de papier



Le certificat de membre.

Le Russian Robinson Club a été fondé en

1993 : son nom découle du célèbre roman de Daniel Defoe: "Robinson Crusoe". Ce club délivre une série de jolis diplômes sanctionnant tout particulièrement le trafic avec les îles russes dans le cadre du "Russian National Islands Pro-

gram". Le club a également établi des références séparées pour les îles russes concernées par ces diplômes, notamment en ce qui concerne les îles répertoriées au "Russian National Antarctic Program".

Les objectifs du RRC sont. entre autres, de promouvoir les expéditions dans les îles russes,

Le Russian Arctic Stations Award (RASA)

de populariser le programme IOTA dans les îles russes et de fournir une assistance aux opérateurs désireux d'activer des îles russes. Au mois de mai 1999, il v avait environ 350 membres dans ce club qui ne cesse de grandir.

Conditions générales : Il n'y a pas de restrictions de date, de bande ou de mode. Les diplômes sont également ouverts aux écouteurs (SWL). Chaque diplôme est décerné en trois classes et il existe des plaques

Russian Antarctic Bases Award (RABA)

Contactez des stations russes situées sur le territoire russe et/ou sur les bases Antarctiques

Classe III: 3 QSO/1 Base Classe II: 7 QSO/2 Bases Classe I: 10 QSO/3 Bases Plaque: plus de 10 QSO/

3 Bases

Une même station entendue (SWL) n'est autorisée que si la station en question se trouve sur une base différente à chaque



Le Russian Antarctic Bases Award (RABA)

pour les listes d'honneur. Le tarif pour chaque diplôme est de \$US 10. Les plaques reviennent à \$US 40. Les demandes sont à envoyerà: RU3DX, Eugene Pletney, P.O. Box 33, Moscow, 109240 Russie; RW3GW, Valery Sushkov, P.O. Box 3, Lipetsk, 398000 Russie; ou encore à DL6ZFG/DLØRRC, Rolf Rahne, P.O. Box 15, D-39241, Gommern, Allemagne.

fois. Le manager RABA est RW3GW; pour le Honor Roll via DL6ZFG.

Russian Arctic Stations Award (RASA)

Contactez des stations situées au-delà du cercle arctique.

Classe III: 50 points Classe II: 100 points Classe I: 150 points

Plaque: plus de 150 points

les diplômes du russian Robinson Club

Valeurs des points :

1 point—QSO/SWL avec une station située au-delà du cercle polaire.

2 points—QSO/SWL avec une station radio polaire continentale telle que RØ/UR8LV, QTH Cape Cheluskin.

3 points—QSO/SWL avec des expéditions telles que 4K2FJL ou des stations polaires insulaires telles que 4K2BCA, R1FJV, Victoria Island.

5 points—QSO/SWL avec des

Classe III: 10 stations

différentes, 6 îles

Class II: 16 stations

Class I:

différentes, 8 îles


20 stations

différentes, 10 îles

Plaque: 50 stations

différentes, 30 îles

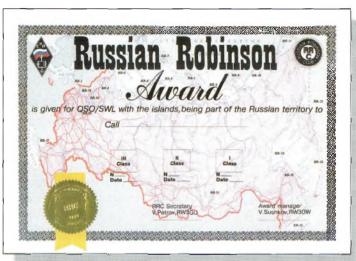Un seul QSO par station. La liste des îles est disponible via le manager contre une ESA et deux IRC. RRA manager RW3GW; Honor Roll RW3GW via DL6ZFG.



Le Russian Robinson Award IRRA



Russian Maritime Mobile Award (RMMA).

stations en dérive telles que 4KØA, 4KØB.

Une même station ne compte qu'une seule fois. RASA Manager RU3DX; Honor Roll RW3GW via DL6ZFG.

Russian Robinson Award (RRA)

C'est le "Russian Island National Program" concernant les contacts avec des îles russes.

Russian Maritime Mobile Award (RMMA)

Décerné pour des QSO/SWL avec des stations Mobile-Maritime russes.

Classe III : 5 QSO Classe II : 10 QSO Class I : 15 QSO

Plaque: plus de 15 QSO Un seul QSO par station. RMMA Manager RU3DX;



Franz Josef Land Award [FJL].

Honor Roll RW3GW via DL6ZFG.

Franz Josef Land Award (FJL)

Contactez des stations à Franz Josef Land Island.

Classe III : 5 QSO Classe II : 10 QSO Classe I : 15 QSO

Plaque : plus de 15 QSO Une même station peut être contactée sur différentes bandes. FJL Manager RU3DX ; Honor Roll RW3GW via

Worked RRC Members Award (W-RRC-A)

DL6ZFG.

Contactez des membres du Russian Robinson Club.

Classe III : 20 QSO Classe II : 30 QSO Classe I: 50 QSO
Plaque: plus de 50 QSO
Les membres du club sont tout

particulièrement actifs pendant une semaine en mai tous les ans. W-RRC-A manager RU3DX; Honor Roll RW3GW via DL6ZFG.

Le site Internet du mois

Le "Activity Group" de Biélorussie offre une collection de quelque 19 diplômes et les tarifs restent des plus raisonnables.

Le site est bien conçu et montre une image de chaque diplôme proposé : http://www. qsl.net/euleu>.

Ted Melinosky, K1BV



Worked RRC Members Award (W-RRC-A).



Activité au-delà de 50 MHz

cycle solaire et nous

L'éphéméride VHF Plus

Mars 5	Nouvelle lune. Conditions modérées
	pour l'EME.
Mars 12	Conditions modérées pour l'EME.
Mars 13	Premier quartier de lune.
Mars 14	Déclinaison la plus élevée de la lune.
Mars 15	La lune est au périgée.
Mars 17-19	Week-end d'activité VHF (CQ).
Mars 19	Pleine lune. Bonnes conditions pour l'EME.
Mars 26	Très mauvaises conditions pour l'EME.
Mars 27	Dernier quartier de lune.
	La lune est à l'apogée.
Mars 28	Déclinaison la plus faible de la lune.

D'après la NASA, cette

année est celle du paroxysme du cycle solaire, vingt-troisième du nom. Mais pourquoi la NASA? Selon eux, "la planification des orbites des satellites et des missions spatiales requiert une connaissance approfondie des niveaux d'activité solaire. Les experts de la NASA utilisent en ce moment de nouvelles techniques pour effectuer des prévisions à très long terme, jusqu'à plusieurs années en avance".

Leurs analyses montrent que la maximum du cycle 23 sera atteint vers le milieu de l'année, probablement cet été. Les opérateurs HF connaissent l'importance de l'activité

solaire et ses incidences sur le trafic. Mais qu'en est-il de l'opérateur VHF? L'activité solaire augmentant, cela signifie une amélioration des signaux propagés grâce à la couche F2 et les modes de propagation associés (F2 et TE). De plus, cela implique une augmentation de l'activité aurorale. Les bandes 6 et 2 mètres sont particulièrement affectées par ces modes.

La propagation F2

La couche F de l'atmosphère est la plus élevée et on la trouve vers 160-480 km d'altitude. Pendant les périodes de forte activité solaire, cette couche reçoit une ionisation telle que même la bande 6 mètres est affectée, permettant ainsi des liaisons intercontinentales en VHE.

L'intensité et la durée du maximum d'activité solaire détermine la fréquence des ouvertures. En présence de cette forme de propagation, des liaisons jusqu'à plus de 10 000 km sont possibles. La propagation transéquatoriale (TE) est en relation directe avec le mode F2. Cette forme de propagation permet des liaisons entre stations équidistantes de l'équateur magnétique. Les signaux transmis et recus grâce à la combinaison des deux modes sont habituellement faibles, mais peuvent aussi être puissants et intenses. Lorsque l'activité solaire est intense, c'est-à-dire lorsque le mode F2 est susceptible d'être exploitable plus souvent, la propagation Esporadique peut intervenir et on sait qu'elle contribue à rallonger les trajets.

Les passionnés de la bande 6 mètres profitent de ces périodes de forte ionisation pour compléter leur DXCC 50 MHz. Le maximum du cycle 22, apparu il y a une dizaine d'années, avait d'ailleurs permis à quelques radioamateurs d'obtenir les premiers DXCC sur cette bande, tandis que d'autres, moins chanceux, ont manqué ce but de peu. Sans aucun doute, ces opérateurs là ne tarderont pas à compléter leur DXCC au cours de l'été 2000.

Lorsque le cycle solaire est à son minimum, peu d'ouvertures F2 sont constatées.



Antenne HF sur fond d'aurore boréale...

D'ailleurs, de nombreux opérateurs vont jusqu'à démonter leurs antennes 6 mètres pour les stocker jusqu'au prochain maximum d'activité solaire.

Cependant, alors que la propagation F2 disparaît presque totalement en bas du cycle, il arrive parfois qu'une ouverture exceptionnelle se produise. Personne ne sait vraiment pourquoi.

La propagation en direct

Les sites Web suivants donnent un tas de renseignements sur propagation <http://www.sec.noaa>, <gov/forecast.html> .

Outre les renseignements des prévisionnistes, le spectre radio lui-même est une source incomparable d'informations. Par exemple, de nombreux amateurs de 50 MHz prévoient les ouvertures en écoutant la bande de radiodiffusion FM ou encore les fréquences de télévision en bande I. De nombreux clubs proposent des listes de telles fréquences sur leurs pages

Le OZ50MHz DX Bulletin est un bon point de départ : .



Une aurore boréale observée en Alaska.

La propagation F2 et les diplômes

Le Worked All States Award (WAS) a déjà été décerné à de nombreux opérateurs sur 6 mètres. Suivant l'intensité du cycle et la quantité d'aluminium résonant à 50 MHz que vous possédez, vous pouvez obtenir le WAS en quelques mois comme vous pouvez l'obtenir au bout de dix ans.

Le DXCC est tout à fait possible sur 6 mètres et de nombreux amateurs l'ont obtenu au cycle dernier.


Avec un peu de chance, vous pouvez contacter une cinquantaine de pays par E-sporadique, le reste étant une affaire de propagation F2 et/ou TE. Le choix du QTH est déterminant, et ici en Europe, nous avons certainement plus de chances de réussir le DXCC 50 MHz que dans d'autres parties du monde.

Mais, là encore, votre équipement et votre assiduité au tra-

En savoir plus sur les aurores

L'institut géophysique de l'Université d'Alaska opère différents sites de magnétomètres situés en Alaska et au Canada. Baptisé à l'origine "Alaska Meridian Chain", le nombre de sites a été augmenté pour améliorer la recherche dans ce domaine. En plus des magnétomètres, les équipements mis en œuvre comprennent des appareils photographiques, des photomètres à balayage et d'autres appareils de mesure sophistiqués. Ce programme de recherche est dirigé par le docteur J. Olson qui a également mis à la disposition du public et des radioamateurs un Web très intéressant : http://magnet.gi.alaska.edu/>.

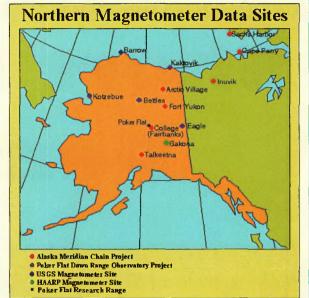La carte du réseau de magnétomètres opéré par l'Université d'Alaska.



fic 6 mètres sont les éléments clefs pour réussir.

Joe Lynch, N6CL

Week-ends d'activité VHF

Rappelons que le premier des trois week-ends d'activité VHF proposé par *CQ Magazine* aura lieu du 17 au 19 mars 2000. L'activité a

lieu en FM uniquement pour cette première partie. Ce sera donc l'occasion de discuter d'avantage avec vos homologues et de noter les QSO effectués comme si vous faisiez un concours. Gageons que vous serez nombreux à participer. Les logs sont à envoyer par e-mail à :

<weekend@cq-amateur-radio.com>

ou sur disquette directement à la rédaction américaine: Spring VHF Activity Weekends, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801, U.S.A. N'envoyez PAS vos logs à la rédaction française et évitez les logs "papier". Le règlement complet pour les trois parties a été publié en février, pages 82 et 83.

OND'EXPO LYON 2000

24, 25 & 26 mars 2000 à OULINS (proche banlieue de Lyon)

au gymnase Maurice Herzog - Rue Jacquard - Accès par le bus, ligne 47

Grand évènement annuel régional regoupant les forces vives du radioamateurisme, tant associatif, brocanteur, que professionnel.

Ouvert au public : Le samedi 25 de 10 h à 18 h et le dimanche 26 de 10 h à 17 h. L'après-midi du vendredi 24 est réservé à une présentation pour un public scolaire.

Annonceurs, professionnels, associatifs, individuels, amis, venez nombreux nous rejoindre pour vivre notre passion et la faire exister dans la lumière durant trois jours.

OND'EXPO, c'est l'occcasion d'un rassemblement exceptionnel propice aux échanges humains et matériels. C'est aussi la présentation d'une image sérieuse et dynamique sous le thème "Un siècle de radio" imprégné d'une histoire vraie et moderne résolument tournée vers l'avenir technique. C'est ce moment unique qui a été choisi pour promouvoir notre hobby auprès du tout jeune public soclaire. En effet, l'après-midi du vendredi 24 sera consacré à une présentation chronologique de nos activités à des classes d'Oullins, de Villeurbanne et du lyçée Branly à travers un circuit retraçant l'histoire du radioamateurisme depuis le cohéreur de Branly jusqu'aux satellites de communication de la Phase 3D.


ORGANISATION: A.L.R. - 23 bis rue Roger Radisson - 69005 LYON

Tél./Fax: 04 78 36 63 73 - Messagerie: ondexpo@free.fr - Web: http://ondexpo.free.fr/

Le5

À l'écoute des ondes courtes

Short Listening Periods 2000

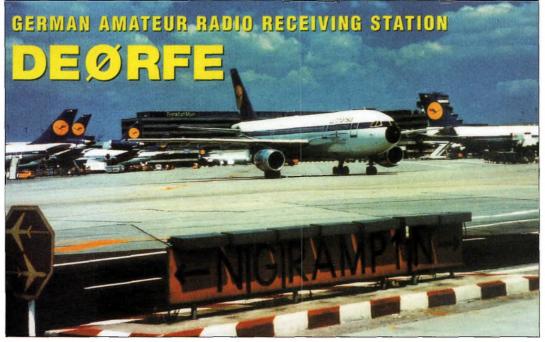

Chaque année, le NLC, la section SWL du VERON qui est l'association nationale des radioamateurs hollandais, organise un concours d'écoute en huit courtes périodes baptisées "SLP".

Voici le règlement pour les SLP 2000.

- La participation aux SLP est ouverte à tous les écouteurs du monde.
- 2. Les dates sont les suivantes:

29/30 janvier 2000 04/05 mars 2000 25/26 mars 2000 22/23 avril 2000 20/21 mai 2000 09/10 septembre 2000 23/24 septembre 2000 28/29 octobre 2000

3. Les écoutes ne se font qu'en phonie sur les bandes 80, 40, 20, 15 et 10 mètres.

4. Pendant chaque week-end de concours, on ne peut écouter que pendant une période de trois heures entre le samedi à 0000 UTC et le dimanche à 2400 UTC. Les trois heures d'écoute peuvent être réparties au choix de l'opérateur (1+1+1 ou 2+1 ou 1+2 ou 3heures d'affilée). Chaque période d'écoute doit commencer à l'heure H+00. Bien entendu, il est possible d'écouter pendant 48 heures et de soumettre un extrait du log pour les trois heures du SLP.

5. L'objectif consiste à entendre autant de préfixes et de pays possible. Une station peut être notée dans le log lorsque vous entendu son indicatif, l'indicatif de son correspondant et le report qu'elle passe à cette station. Il n'est pas nécessaire d'entendre le correspondant mais il faut noter son indicatif. Un préfixe est défini par le règlement du

Sur le Web

Si vous intéressé par la réception d'images en tous genres, que ce soit en Fax, SSTV ou par satellite, Marius, un écouteur de Hanovre, en Allemagne, a concu un site Web entièrement consacré à ce sujet.

C'est sûrement le site le plus complet en la matière : logiciels à télécharger, fichiers, listes de fréquences et de stations, liens, équipement... bref, l'amateur de météo ou de SSTV y trouvera forcément son compte!

Un site à visiter absolument http://www.hffax.de/




Les Short Listening Periods 2000

World-Wide WPX Contest. Un pays est défini par la liste des entités du programme DXCC. Sur 20, 15 et 10 mètres, un préfixe vaut 1 point. Sur 80 et 40 mètres, un préfixe vaut 2 points pour les pays du continent de l'écouteur, 4 points pour les autres pays. Un préfixe et un pays ne comptent qu'une seule fois par bande. Sur chaque bande, il faut compter le nombre de préfixes entendus et multiplier ce total par le nombre de pays entendus. Le score final est égal à la somme des totaux par bande. Le vainqueur global recevra le trophée "Daan Dekker Memorial". Il est désigné par le score des six meilleurs périodes du participant.

6. Il faut utiliser un log par bande. Il faut v inscrire votre identifiant, la bande et le numéro de feuille. En outre, le log doit contenir les renseignements suivants: date, heure UTC, station entendue, correspondant de la station entendue, le report passé par la station entendue, les points et les multiplicateurs. Une station qui ne participe pas au concours écouté peut passer un report sans groupe de contrôle. Dans ce cas, laisser la case correspondante libre. Sur une feuille séparée, il faut détailler le calcul du score, noter le nombre de feuilles jointes, vos coordonnées postales, la description de votre équipement (récepteur et antennes) et rédiger une déclaration sur l'honneur selon laquelle vous avez bien respecté le règlement du concours.

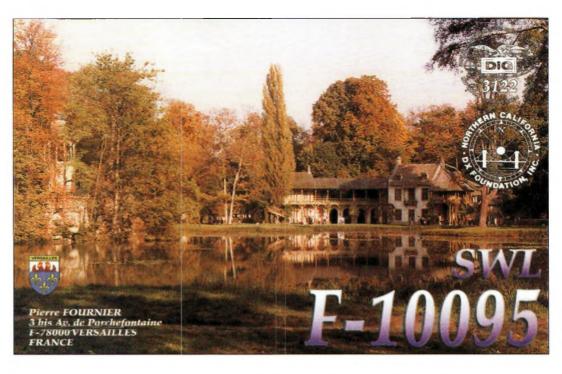7. Seuls les QSO entre deux stations radioamateur sont autorisés. Une station indiquée dans la colonne "correspondant" ne peut y apparaître plusieurs fois d'affilée, excepté si une période de cinq minutes s'est écoulée entre chaque QSO noté. On ne peut utiliser qu'un seul récepteur à la fois (mono-opérateur seulement). Les stations et préfixes en



double doivent être supprimés du log ou être clairement balisés et ne donnent lieu à aucun point ou multiplicateur. Les logs comportant un nombre excessif d'erreurs et/ou de doubles seront disqualifiés d'office. Les décisions du contest manager sont définitives et sans appel.

8. Pour chaque SLP-Contest, le vainqueur reçoit une récompense. On ne peut être récompensé qu'une seule fois par an (mais on peut être récompensé pour une seconde ou une troisième place). Le

"Daan Dekker Memorial" sera décerné à l'écouteur ayant réalisé le plus gros score sur l'année, basé sur ses six meilleures participations. Tous les participants prenant part à au moins 3 épreuves SLP recevront également un certificat de participation. Les résultats seront publiés. Pour en recevoir une copie, joindre une enveloppe self-adressée et \$1 ou 2 IRC à votre log.

9. Les logs doivent être postés au plus tard 21 jours à l'issue de chaque épreuve. Le manager est : Lambert Wijshake,

NL-10175, Kattedoorn. 6, 8265-MJ Kampen, Pays-Bas. Les logs électroniques sont aussi acceptés : <lambert.wijshake@wxs.nl>. 10. Remarques : Lorsque vous entendez les deux stations d'un même QSO, il est possible de les prendre en compte séparément sur une nouvelle ligne. Écrivez lisiblement. Les logs informatiques ou imprimés sont les bienvenus. Une feuille de multiplicateurs entendus est un plus.

Patrick Motte

	Exc	emple de	log SLF)		
F-12345 40 meters	Page 1					
Date UTC 02-07 03.00 02-07 03.00 02-07 03.03 02-07 03.03 02-07 03.07 02-07 03.08 02-07 03.09 02-07 03.11 02-07 03.12 02-07 03.21 02-07 18.06 02-07 18.14 02-07 18.14 03-07 07.06 03-07 07.06 03-07 07.10 03-07 07.11	Station PAOMPM ON6GMP PA2SWL VE1FG W1AW DLODM ON6MP VE8RCS ZL1ZL 8P6BP P14AA DL2AA GB2SM UA3AA OK2OKA UA9ZZ 18SAA	Working ON6GMP PAOMPM ON6NL W1AW VE1FG ON6MP DLODM ZL1ZZ VE8RCS ON6MP ON6NL GB2SM DL2AA OK2OKA UA3AA I8SAA UA9ZZ	R/S 5-9 5-8 5-6 5-5 5-9 5-6 5-7 5-6 5-9 5-9 5-8 5-9 5-8 5-9	No 011 021 603 045 005 022 212 106 002 022 231 001 112 011 033 010 : 44 x 12	Points 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4	Multi PA ON VE W DL ON6 Double ZL 8P G UA-Eu OK UA-Asia I



A l'écoute des ondes courtes

ÉMI	SSIONS D	E RADIODIFFUS	SION E	N LANGUE	FRANÇAISE
Heure UTC	<u>Station</u>	Fréquence(s) en kHz	0600 0700	Radio France Int.	17650 17800 17850 21620
0000 0050	Davida Occasilada	5000 0755	0600 0630	BBC World Service	7105 9610 9710 12045
0000 0059	Radio Canada Int.	5960 9755	0600 0630	Voice of Malta	711
0000 0029	Radio Canada Int. Radio France Int.	9535 11895 13670 15305 11660 15200 15535 17710	0600 0700 0600 0700	Radio Suisse Int.	15545 17685 21750
0006 0009	RAI Rome	846 900 6060	0600 0700	WSHB WYFR Oakland	13650 9355 13695 15170
0030 0100	Radio Habana Cuba	9550	0615 0630	Radio Vatican	4005 5883 7250 9645 11740
0030 0100	HCJB	9635	0615 0630	Radio Vatican	15595
0100 0200	Radio Bulgarie Int.	9400 11700	0615 0620	ERT Athènes	7475 9420 11645 15630 17700
0100 0200	Radio France Int.	9800 11670 11995	0615 0627	Radio Roumanie Int.	9625 11840 11885 15270
0100 0200	Radio France Int.	17710	0630 0700	Radio Autriche Int.	6155 13730 15410 17870
0106 0109	RAI Rome	846 900 6060	0630 0700	HCJB	11875
0110 0125	RAI Rome	9675 11800 15240	0630 0730	IRIB Téhéran	17780 21470 21770
0130 0200	Radio Habana Cuba	9550	0630 0700	NHK World	15355
0200 0300	Radio France Int.	15200	0630 0700	Adventist World Radio	9855
0200 0230	Radio Suisse Int.	9885 9905	0645 0700	Radio Finlande	558
0200 0230	Radio Slovaquie	5930 7300 9440	0700 0800	Radio France Int.	9790 9805 11670 11700 15300
0200 0300	WSHB	9430	0700 0800	Radio France Int.	15315 15605 17620 17850 21580
0206 0209	RAI Rome	846 900 6060	0700 0730	BBC World Service	15105 17695
0230 0259	Radio Canada Int.	9535 9755 11715 13670	0700 1600	Africa No. 1	17630
0230 0250	Radio Vatican	7305 9605	0700 0800	Voice of Nigeria	7255 15120
0230 0300	Adventist World Radio	3215	0700 0800	Radio Taibei Int.	7520
0230 0300	Trans World Radio	216	0700 0800	WSHB	13650
0240 0310	Radio Vatican	9660	0800 0830	Voix de l'Arménie	4810 15270
0300 0400 0300 0329	RAE Buenos Aires	11710	0800 0827	Radio Prague	9880 11600
0300 0329	Radio Canada Int. Radio France Int.	9760 11835 6045 7135 7280 9550 9745 9790	0800 0900	Radio France Int.	11670 11845 15300 15315
0300 0400	Radio France Int.	11685 11700 11995	0000 0000	Dadia Franca Int	17620 17850 21580
0306 0309	RAI Rome	846 900 6060	0800 0900	Radio France Int. WSHB	9845 9860
0300 0309	Channel Africa	5955	0900 1000	Radio France Int.	11670 11845 15300 17620
0400 0559	RTBF	9490	0900 1000	Radio France Int.	17850 21580 21620 21685 25820
0400 0500	Radio France Int.	4890 5925 6045 7135 7280	0900 1000	Adventist World Radio	15620
0400 0500	Radio France Int.	9745 9790 11685 11700 11995	0900 0930	FEBA Seychelles	15430
0400 0500	Radio France Int.	11995 15135 15155 15605	0930 0945	Radio Finlande	9560
0400 0457	Radio Pyongyang	11710 13790	1000 1216	RTBF	21565
0400 0500	WSHB	15195	1000 1210	Radio France Int.	11670 11845 11890 15155 15215
0430 0455	Channel Africa	9525	1000 1100	Radio France Int.	15300 15435 17620 17850 21580
0430 0500	Radio Vatican	9660 11625	1000 1100	Radio France Int.	21620 21685 25820
0430 0500	BBC World Service	6155 7105 17885	1000 1030	Kollsraël	15650 17535
0430 0500	Radio Suisse Int.	13635	1000 1030	Radio Suisse Int.	9885 13685
0440 0500	Radio Vatican	4005 5883 7250	1000 1100	WSHB	6095
0500 0600	Radio France Int.	4890 5925 7135 9790 11700	1000 1100	WYFR Oakland	9625 11970
0500 0600	Radio France Int.	11700 15135 15300 15605	1010 1020	Radio Vatican	5883 9645 11740 15595 21850
0500 0600	Radio France Int.	17620 17800	1030 1050	Radio Vatican	11740
0500 2300	Africa No. 1	9580	1030 1100	Voice of Malta	11770
0500 0515	Kol Israël	15640 17555	1100 1305	RTBF	21565
0500 0530	NHK World	17820	1100 1200	Radio France Int.	6175 11600 11670 11845 11890
0500 0557	Radio Pyongyang	13650 15180 15340 17735	1100 1200	Radio France Int.	13640 15215 15300 15515/GUF
0500 0555	Radio Roumanie Int.	9605 11725	1100 1200	Radio France Int.	17575 17620 17850 21580
0500 0530	Radio Suisse Int.	9885 9905			21620 21645
0515 0530	Radio Suisse Int.	13635	1100 1200	Radio France Int.	21685 21755 25820
0530 0559	RTBF	9490	1100 1200	Voice of Nigeria	7255 15120
0530 0559	Radio Canada Int.	5995 9595 9755 11830	1100 1155	Radio Roumanie Int.	11940 15250 15390 17815
0500 0550	Dadia Canada Int	13755 15330	1100 1130	Radio Suisse Int.	15315
0530 0559	Radio Canada Int.	15400	1100 1200	WSHB Cokland	6095
0530 0630	VoA Washington	4960 6120 7265	1100 1200	WYFR Oakland	9505
0530 0630 0530 0630	VoA Washington	7370 9480 9505 9650	1130 1200	Radio Autriche Int.	6155 13730
0530 0630	VoA Washington VoA Washington	11750 11855 13705 1530	1200 1216	RTBF	21565
0545 0600	Radio Finlande	9560	1200 1259 1200 1300	Radio Canada Int. DW Köln	11855 15305
0600 1000	RTBF	17650	1200 1300		13790 15410 17680 17800 21695
0600 1000	RTBF	17650	1200 1300	DW Köln	
0600 0905	RTBF	17650	1200 1300	Radio France Int. Radio France Int.	9790 11845 15300 15515 17620 17850 17860 21580 21685 25820
0600 0811	Radio Bulgarie Int.	12000 13600	1200 1300	BBC World Service	15105 17780 21640
0600 0700	Radio Vatican	11625 13765 15570	1200 1230	Radio Pyongyang	9640 9975 11335 13650 15230
0600 0630	Radio Prague	5930 7345	1200 1237	WSHB	6095
0600 0700	Radio France Int.	9790 9805	1200 1300	WYFR Oakland	13695
0600 0700	Radio France Int.	11700 15300 15315 17620	1205 1220	FEBA Seychelles	11675
3000 0700	adio i falloc int.		1203 1220	L EDA Geychelles	11075

Les Short Listening Periods 2000

			JIIOPL	PISCEIIII	Perious 2000
1220 1259	Radio Canada Int.	9660 15195	1830 2000	VoA Washington	1530 17785 17800
1230 1300	NHK World	15400 17790	1830 1900	Voice of Vietnam	9730 12070 13740
1230 1300	Radio Suisse Int.	13735 21770	1833 1848	FEBA Seychelles	9500
1300 1559	Radio Canada Int.	15305	1900 1959	Radio Canada Int.	5995 7235 13650 13670 15150
1300 1400	Radio France Int.	9790 11845 15300 15315 17620	1900 1959	Radio Canada Int.	15325 17820 17870
1300 1400	Radio France Int.	17850 17860 21580 21645	1900 2000	REE Madrid	7170
1300 1400	Radio France Int.	21685	1900 2000	REE Madrid	9595
1300 1330	Adventist World Radio	9660	1900 2000	REE Madrid	17560
1300 1330	Voice of Vietnam	9730 13740	1900 1930	HCJB	17795 21470
1400 1600	BSKSA Riyad	15170	1900 2000	Radio France Int.	7160 9790 11615 11670 11705
1400 1459	Radio Canada Int.	11935 15325	1900 2000	Radio France Int.	15300 15460 17620
1400 1500	Radio France Int.	11845 15300 17620 17650	1900 2000	Voice of Russia	15485
		17850 21580	1910 1920	ERT Athènes	7475 9375
1400 1500	Radio France Int.	21685	1915 1945	Voix de l'Arménie	4810 9965
1430 1457	Radio Prague	11600 13580	1915 1930	Radio Vlaanderen Int.	1512 5960
1500 1600	Radio Alger	11715 15160	1930 1955	Radio Tirana	7180 9635
1500 1600	Radio France Int.	11845 15300 17605 17620	1930 1950	Radio Vatican	4005 5883 7250 9645
		17650 17850	1930 1945	Kol Israël	11605 15640 15650 17545
1500 1600	Radio France Int.	21580 21620 21685	1930 2000	Radio Pakistan	11570 15335
1500 1520	NHK World	11785	1930 2000	Radio Slovaquie	5920 6055 7345
1500 1557	Radio Pyongyang	6575 9335	1930 2030	TRT Ankara	9670 13665
1500 1555	Radio Roumanie Int.	15340 15380 17805 17815	1930 2000	Trans World Radio	9695
1530 1555	Channel Africa	17770	1930 1945	Trans World Radio	9525
1530 1555	RAI Rome	7240 9670 11880	1930 2000	Voice of Vietnam	9730 13740
1530 1555	Kol Israël	11605 15650 17535	2000 2100	RAE Buenos Aires	15345
1530 1600	Radio Suisse Int.	9575 17670	2000 2100	Radio Bulgarie Int.	9400 11720
1600 1811	RTBF	13820	2000 2030	Radio Habana Cuba	13660 13750
1600 1615	Radio Vatican	4005 5883 7250 9645 15595	2000 2100	REE Madrid	9595 15285
1600 1700	Radio France Int.	6090 11700 15300 17620 17850	2000 2030	HCJB	17795 21470
1600 1700	Radio France Int.	21580 21620	2000 2100	Radio France Int.	7160 7315 9790
1600 2100	Africa No. 1	15475	2000 2100	Radio France Int.	11705 11995 15300
1600 2000	Voice of Russia	9450 9890 11630 15535	2000 2057	Radio Pyongyang	6575 9335 11710 13760
1600 1800	Voice of Russia	12025	2000 2030	Voice of Malta	12060
1600 1700	Voice of Russia	11510	2000 2055	Radio Roumanie Int.	7195 9530 9570
1600 1630	Adventist World Radio	3215	2000 2020	Voice of Russia	7350 11980 12000
1600 1700	WSHB	18910	2000 2100	Radio Taibei Int.	9955 15600
1600 1630	Radio Yougoslavie	9620 11800	2000 2030	Adventist World Radio	9745 15560
1630 1655	Channel Africa	11900	2000 2030	VoA Washington	11905 15365
1630 1645	Radio Vlaanderen Int.	1512	2000 2100	WSHB	18910
1630 1657	Radio Prague	5930 21745	2000 2100	WSHB	15665
1630 1655	RAI Rome	9670 11840	2000 2100	WYFR Oakland	17555 21725
1700 1811	RTBF	13820	2030 2100	Radio Vatican	9660 11625 13765
1700 1800	Radio Bulgarie	9400 11720	2030 2100	Radio Yougoslavie	6100 6185
1700 1730	Radio Vatican	15570 17550	2100 2200	Radio France Int.	6175 7160 7315 9790
1700 1800	DW Köln	7195 9735 11810 15390	0100 0000	Dadia Franca Int	11705 11995
1700 1800	DW Köln	17810	2100 2200	Radio France Int.	11995 15300
1700 1800	Voix de l'Éthiopie	7165 9560	2100 2157	Radio Pyongyang	6520 9600 9975
1700 1800	Radio France Int.	11670 15210 15300 17605	2100 2130	Radio Suisse Int.	13710 13770 15220 17580
1700 2000	Voice of Bussia	17620 21580	2100 2130	VoA Washington	5985 7340 9780
1700 2000 1700 1800	Voice of Russia	15590	2100 2130	VoA Washington	9815 11905 12080
1700 1800	Voice of Russia	9640 11985	2100 2130	VoA Washington	17640 17755
1700 1730	Radio Slovaquie WSHB	5920 6055 7345 18910	2100 2200 2100 2130	WSHB Voice of Vietnam	18910 9730 13740
1700 1800	Radio Autriche Int.	6155 13730 15240 17560	2130 2130	Radio Canada Int.	7235 9755 11690 13650 13670
1730 1800	Voice of Russia	7390	2130 2159	Radio Canada Int.	15150 15305 15325 17820
1800 1900	Radio Alger	15160	2130 2159		
1800 1900	REE Madrid	9665	2200 2227	Radio Habana Cuba	13660 13750
1800 1900	Radio France Int.		2200 2227	Radio Prague Radio France Int.	11600 15545 17620
1800 1900	Radio France Int.	7160 11615 11705 15300 15460 17605 17620	2200 2300	Radio France Int. Radio Suisse Int.	9885 11905
1800 1900	BBC World Service	7230 15105 15180 17885	2200 2230	WSHB	13770
1800 1830	BBC World Service	21630	2230 2300	Radio Autriche Int.	6155 13730
1800 1830	NHK World	7110 7255 11785	2230 2300	Radio Canada Int.	11705 15305
1800 1820	Voice of Nigeria	7255 15120	2300 2259	REE Madrid	15385
1800 1900	Voice of Russia	9810 11930	2300 2400	Radio France Int.	11660 11670 11995 15200
1800 2000	Radio Suisse Int.	15220 17640 21720	2300 0000	Radio France Int.	15535 15595 17620
	Radio Suisse Int.	17750	2300 0000	Radio France Int.	17710
	WYFR Oakland	15600 17555 21525	2300 0000	Adventist World Radio	5890
1800 1900		10000 17000 21020		WSHB	13770
1800 1900		17870		VV.31 113	1,27,71
1800 1900 1830 1855	Channel Africa	17870 5930 13580	2300 2400		
1800 1900 1830 1855 1830 1857	Channel Africa Radio Prague	5930 13580	2300 2400	WYFR Oakland	6085
1800 1900 1830 1855	Channel Africa	5930 13580 9022 11680 11900 13685	2300 2400 2300 0100	WYFR Oakland WYFR Oakland	6085 15255
1800 1900 1830 1855 1830 1857 1830 1930	Channel Africa Radio Prague IRIB Téhéran	5930 13580 9022 11680 11900 13685 13790 15130	2300 2400 2300 0100 2306 2309	WYFR Oakland WYFR Oakland RAI Rome	6085 15255 846 900 6060
1800 1900 1830 1855 1830 1857 1830 1930 1830 1900	Channel Africa Radio Prague IRIB Téhéran Radio Suisse Int.	5930 13580 9022 11680 11900 13685 13790 15130 9885	2300 2400 2300 0100 2306 2309 2330 2400	WYFR Oakland WYFR Oakland RAI Rome Radio Habana Cuba	6085 15255 846 900 6060 9550
1800 1900 1830 1855 1830 1857 1830 1930	Channel Africa Radio Prague IRIB Téhéran	5930 13580 9022 11680 11900 13685 13790 15130	2300 2400 2300 0100 2306 2309	WYFR Oakland WYFR Oakland RAI Rome	6085 15255 846 900 6060



CQ World-Wide WPX SSB Contest Records de tous temps

Ce concours a lieu tous les ans le dernier week-end complet de mars. Les records de tous temps sont mis à jour et publiés annuellement. Les données figurant à la suite des indicatifs sont :l'année du concours, le score et le nombre de préfixes.

RECORDS DU MONDE

RECORDS AMÉRICAINS

MONO-OPÉRATEUR				MONO-OPÉRATEUR			
1.8	VA1A('99)535,225	271	1.8	K1ZM('95)327,712	308		
3.5	EA8/OH1MA('97)4,317,284	562	3.5	WE3C('95)1,519,300	475		
7.0	ZX9A('97)10,787,128	814	7.0	KC7EM('95)1,950,228	495		
14	EA8AH('97)11,142,198	981	14	KC1XX('95)4,787,328	832		
21	ZW5B('95)14,095,142	1054	21	WE9V('99)6,067,704	888		
28	ZX5J('99)14,405,820	1095	28	WM5G('89)4,213,127	799		
AB	HC8A('92)24,809,300	1060	AB	KQ2M('99)10,855,264	989		
QRPp	HC8A('94)7,520,562	714	QRPp	KR2Q('99)1,765,404	551		
	MULTI-SINGLE			MULTI-SINGLE			
	HC8A('93)32,502,677	1107		KM3T('99)14,091,468	1077		
	MULTI-MULTI			MULTI-MULTI			
	CN8WW('99)55,151,562	1334		WT6V('99)20,381,112	1202		

RECORD DES CLUBS

RECORD QRPp

RECORD WPX HC8A('94)......7,520,562 OT9A('99)1,421

RECORDS CONTINENTAUX

	AFRIQUE			AMÉRIQUE DU NORD	
1.8	EA8/OH1MA('99)404,976	208	1.8	VA1A('99)535,225	271
3.5	EA8/OH1MA('97)4,317,284	562	3.5	TE1C('96)2,161,568	496
7.0	EA8AH('96)7,101,380	715	7.0	TE1C('95)7,281,630	745
14	EA8AH('97)11,142,198	981	14	KP2A('95)7,088,976	912
21	ZD8Z('99)12,032,740	1028	21	WP3R('98)10,167,632	986
28	ZD88A('99)13,170,159	993	28	WP2Z('99)7,566,636	862
AB	ZD8Z('94)18,118,880	992	AB	TI1C('99)17,078,930	1117
	ASIE			OCÉANIE	
1.8	UL7ACI('91)331,008	128	1.8	AH6PR('99)18,963.00	49
3.5	UA9CSS('94)1,074,780	315	3.5	N6VI/KH6('94)1,016,652	273
7.0	H24LP('87)5,348,975	503	7.0	WH7Z('99)4,582,773	507
14	H2A('91)6,297,464	758	14	KG6DX('90)4,558,527	733
21	7L1GVE('92)6,848,136	838	21	AHØK('92)7,206,850	698
28	H22H('99)5,789,817	753	28	KH6ND('99)6,442,856	721
AB	C46A('98)12,942,160	847	AB	WR6R/WH7('96)11,258,410	815
	EUROPE			AMÉRIQUE DU SUD	
1.8	EUROPE LY6K('95)481,164	303	1.8		63
1.8 3.5		303 558	1.8 3.5	YV5JEA('84)40,320	63 426
	LY6K('95)481,164		-	YV5JEA('84)	
3.5 7.0 14	LY6K('95)481,164 YT6A('96)1,976,436	558	3.5	YV5JEA('84)40,320	426
3.5 7.0 14 21	LY6K('95)	558 724	3.5 7.0	YV5JEA('84)	426 814
3.5 7.0 14 21 28	LY6K('95)	558 724 928 887 852	3.5 7.0 14 21 28	YV5JEA('84) .40,320 P4ØA('96) 1,715,076 ZX9A('97) 10,787,128 PYØFM('95) 9,660,432 ZW5B('95) 14,095,142 ZX5J('99) 14,405,820	426 814 939 1054 1095
3.5 7.0 14 21	LY6K('95)	558 724 928 887	3.5 7.0 14 21	YV5JEA('84) 40,320 P4ØA('96) 1,715,076 ZX9A('97) 10,787,128 PYØFM('95) 9,660,432 ZW5B('95) 14,095,142	426 814 939 1054
3.5 7.0 14 21 28	LY6K('95)	558 724 928 887 852	3.5 7.0 14 21 28	YV5JEA('84) .40,320 P4ØA('96) 1,715,076 ZX9A('97) 10,787,128 PYØFM('95) 9,660,432 ZW5B('95) 14,095,142 ZX5J('99) 14,405,820	426 814 939 1054 1095
3.5 7.0 14 21 28	LY6K('95)	558 724 928 887 852	3.5 7.0 14 21 28	YV5JEA('84)	426 814 939 1054 1095
3.5 7.0 14 21 28 AB	LY6K('95)	558 724 928 887 852 1017	3.5 7.0 14 21 28 AB	YV5JEA('84) .40,320 P4ØA('96) .1,715,076 ZX9A('97) .10,787,128 PYØFM('95) .9,660,432 ZW5B('95) .14,095,142 ZX5J('99) .14,405,820 HC8A('92) .24,809,300	426 814 939 1054 1095 1060
3.5 7.0 14 21 28 AB	LY6K('95)	558 724 928 887 852 1017	3.5 7.0 14 21 28 AB	YV5JEA('84)	426 814 939 1054 1095 1060
3.5 7.0 14 21 28 AB	LY6K('95)	558 724 928 887 852 1017	3.5 7.0 14 21 28 AB	YV5JEA('84)	426 814 939 1054 1095 1060
3.5 7.0 14 21 28 AB AF AS EU	LY6K('95)	558 724 928 887 852 1017 929 1005 1146	3.5 7.0 14 21 28 AB AF AS EU	YV5JEA('84)	426 814 939 1054 1095 1060 1334 1322 1421
3.5 7.0 14 21 28 AB AF AS EU NA	LY6K('95)	558 724 928 887 852 1017 929 1005 1146 1115	3.5 7.0 14 21 28 AB AF AS EU NA	YV5JEA('84)	426 814 939 1054 1095 1060 1334 1322 1421 1285

Préparation à l'examen radioamateur

Révisions de printemps

Désormais, à chaque fin de chapitre,

nous publierons des exercices de révision afin de vous familiariser avec les questions qui pourraient vous être posées le jour de l'examen. Les réponses aux exercices vous seront livrées le mois prochain, avec la leçon suivante...

Question 1

Quelle est la longueur du dipôle demi-onde résonant sur la fréquence 28,500 MHz?

- **A)** 10,5 m
- B) 5,25 m
- C) 10 m
- D) 5 m

Réponse :---

Question 2

Quels sont les courant et tension aux extrémités d'un dipôle vibrant en onde entière?

- A) I = 0, U = 0
- B) I = 0, U maximum
- C) I maximum, U maximum
- D) I maximum, U = 0

Réponse:

Question 3

Quelle est la fréquence de résonance de ce dipôle demi-onde ?

1 = 2,80 m	

- A) 51 MHz
- B) 107 MHz
- C) 53,5 MHz
- D) 102 MHz

Réponse :

Question 4

Quelle est l'intensité du courant au centre d'un dipôle demi-onde rayonnant une puissance de 100 watts?

- **A)** 117 mA
- B) 1,3 A
- C) 1,17 A
- D) 0 A

Réponse :---

Question 5

Relevez la proposition vraie

Une antenne d'émission:

- A) Est plus courte qu'une antenne de réception
- B) Peut aussi servir d'antenne de réception
- C) Est parcourue par un courant moins intense qu'une antenne de réception
- D) N'est utilisable que sur une seule fréquence

Réponse :--

Question 6

Relevez la proposition vraie

La longueur d'une antenne dépend :

- A) De sa polarisation
- B) De la fréquence à émettre (ou à recevoir)
- C) De la puissance de l'émission
- D) De la portée de l'émission

Réponse :-

Question 7

Quelle est la fréquence de résonance d'une antenne


dipôle demi-onde résonant sur 7 050 kHz lorsqu'elle est utilisée pour émettre dans la bande 21 MHz?

- A) 21.900 MHz
- B) 21,150 MHz
- C) 21,450 MHz
- D) L'antenne ne peut pas résonner sur cette bande

Réponse :---

Question 8

Comment cette antenne vibre-t-elle?

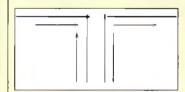

- A) En onde entière
- B) En deux demi-ondes en phase
- C) En harmonique 4
- D) En deux demi-ondes en opposition de phase

Réponse :---

Question 9

Quelle est l'impédance d'une antenne ground-plane ?

- A) 36 ohms
- B) 52 ohms
- C) 75 ohms
- D) 300 ohms

Réponse :---

Question 10

Dans quel cas de figure cette antenne vibre-t-elle en demionde ? (figure ci-contre)

Réponse :---


Question 11

Quel est le gain d'un ensemble de 8 antennes correctement couplées, chaque antenne ayant un gain de 12 dB?

- A) 96 dB
- B) 6 dB
- C) 18 dB
- D) 21 dB

Réponse:

I.D.R.E. B.P. 113, 31604 Muret Cedex.

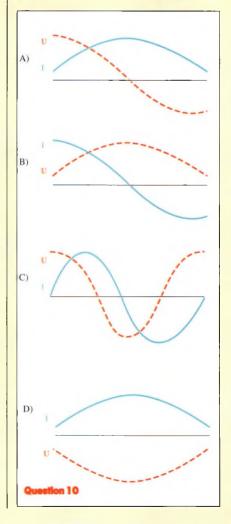

COM				KL OOLL			
BANCS D'ESS		• Trident TRX-3200	N°27	Antennes THF imprimées sur Epoxy Antennes THF imprimées sur Epoxy	N°23 N°5	Radioamate	eu
• Alan KW520	N°30	 Trois lanceurs d'appels Vectronics AT-100 	N°29 N°3	 Antennes verticales - Utilité des radians Antenne Yogi 80 mètres à 2 éléments 	N°35		
• Alinco DJ-C5 • Alinco DJ-G5	N°38	Vectronics HFT-1500VIMER RTF 144-430GP	N°7	 Antenne Yogi multibande "monobonde" ATV 438,5 MHz avec le Yaesu FT-8100 (1) 	N°53 N°53 N°43	• Oscillateur "Grid Dip"	N°52
Alinco DJ-V5	N°28 N°52	Yaesu VX-1R	N°7 N°32	 ATV 438,5 MHz avec le Yaesu FT-8100 (2) 	N°44		N°52
Alinco DX-70Alinco EDX2	N°6 N°28	• Yaesu FT-100 • Yaesu FT-847 N°	N°47	Auto-alimentations vidéa	N°53 N°43	Treumpii 25 cm performani u fujijie pron	N°31
Ameritron AL-80B	N°3	Yaesu FT-8100R	36/N°39 N°29	Beam filaire pour trafic en portable Beyerage : Protégez votre transceiver	N°20	Préampli large bonde VHF/UHF	N°14 N°13
 Ampli Explorer 1200 Linear AMP UK Ampli HF Linear Amp UK «Hunter 750» 	N°15 N°34	Yaesu G-2800SDXYagi 5 éléments 50 MHz AFT	N°40 N°45	Câbles coaxiaux (comparatif) Carrés locator	N°29 N°31	un manipulateur électroniquue	Nº44 Nº49
Ampli Ronger 811H	N°40	Yupiteru MVT9000	N°22 N°31	Comment calculer la longueur des houbans	N°15	Protection d'inversion de polarité Protégon ver sable consistent	Nº49
Ampli VHF CTE B-42 Analyseur AEA CIA-HF	N°14 N°45	• ZX-Yagi ST10DX		 Comment tirer profit de votre analyseur d'antenne Comment tirer le meilleur profit des diagrammes 	N°12	U000 CITCUIUITE DOUT IES DOTIGES 144 ET 450 MITZ	N°42 N°48
Antenne 17 éléments sur 144 MHz	N°45	INFORMATIOU		de rayonnement	N°42	 Rajoutez une commande de gain RF sur votre Ten-Tec Scout 	Nov:
Antenne AFT 35 éléments 1255 MHz Antenne Bibande UV-300	N°47 N°39	• APLAC TOUR (1) • APLAC TOUR (2)	N°44 N°45	Commutateur d'antennes automatique pour transceivers Icom	N°34	• Dáglicon indicatous puiscance que hatte de Tie Toco	N°43 N°14
 Antenne «Black Bandit» 	N°6	APLAC TOUR (4)	N°47	 Conception VCO 	N°34 N°25		N°16 N°44
 Antenne Eogle 3 éléments VHF Antenne Force 12 Strike C-4S 	N°21 N°25	• APLAC TOUR (5) • APLAC TOUR (6)	N°48 N°49	Condensateurs et découpage Construisez un «Perroquet»	N°53 N°32	Récepteur 50 MHz qualité DX (2)	Not
Antenne «Full-Band»	N°2	APLAC TOUR (7)	N°53	Construisez le micro TX-TV 438 (1)	N°37	Pécceteur à conversion directe pouveau conse	Nº 6
Antenne GAP Titon DX Antenne LA-7C	N°35 N°39	EdiTest de F5MZNGenesys version 6.0	N°21 N°37	 Construisez le micro TX-TV 438 (2) Convertisseur de réception 0 à 60 MHz (1) 	N°38	Discontinuo di ministra pour la Landa 22 em (1)	N°3
Antenne MASPRO	N°40	Hom Radio ClipArt V.3	N°52	 Convertisseur de réception 0 à 60 MHz (2) 	N°32 N°33	Récepteur vidéo minioture pour la bonde 23 cm (2) Retour sur l'ontenne J	N°38 N°32
 Antenne Nova Eco X50 Antenne Sirio SA-270MN 	N°48 N°51	HFx - Prév. propag Windows HostMaster : le pilote	N°10 N°2	Couplage d'antennes verticales pour de meilleures performances	N°49	ROS-mètre automatique 1 8 à 30 MHz	N°7
Antenne verticale ZX Yagi GP-3	N°48	 Journal de trafic F6ISZ V3.6 	N°20	 Coupler plusieurs amplificateurs de puissance 	N°50	ROS-mètre VHF/UHF Sonde de courant RF	N°30 N°15
 Antenne Wincker Decapower Antenne Wincker Megapoxer 	N°51 N°53	Logiciel SwissLog Mac PileUp	N°19 N°5	 Coupleurs d'antennes Coupleurs sur circuits imprimés 	N°23 N°51	 Technique des antennes log-périodiques 	N°13
 Bolun magnétique ZX Yagi «MTFT» 	N°38	Paramétrage de TCP/IP	N°29	 Convertisseur 2,3/1,2 GHz 	N°29	«Inotooh» (Construisez le)	N°50 N°31
«Big brother» (manipulateur) Create CLP 5130-1	N°40 N°3	Pspice Super-Duper V9.00	N°31 N°29	 Des idées pour vos coupleurs d'antennes Deux antennes pour le 50 MHz 	N°5 N°40	• Transaction CCD /CM . In softent	Nº19
Coupleur automatique LDG Electronics AT-1 1	N°34	- 1 - 1	N 27	Deux préamplificateurs d'antenne	N°37	Iransceiver QKP Compact Transformateurs coaxiaux	N°30 N°42
 Coupleur automatique Yoesu FC-20 Coupleur d'antenne Palstar AT300CN 	N°44 N°38	MODES		 Dipôles "Off Center Fed" Dipôle rotatif pour le 14 MHz 	N°27 N°19	• Transformateur quart d'onde	N°44
Coupleur Palstar AT 1 500	N°43	• Je débute en Packet	N°6	Dipôles à trappes pour les nuls Emetteur QRP 7 MHz	N°38	• Iransformez votte ovione en antenne verticale	N°2
• CRT GV16 • DSP-NIR Danmike	N°5 N°9	Le RTTY : équipement et techniques de trafic Le trafic en SSTV	Nº13	Ermetteur QRP à double bande latérale	N°27 N°21	 Transverter expérimental 28/144 MHz Transverter pour le 50 MHz 	N°29 0/N°42
ERA Microreader MK2	N°22	 Le trafic en SSTV Quelle antenne pour les modes digitaux ? 	N°7 N°15	 Emetteur télévision FM 10 GHz (1) 	N°20 N°21	 TVA 10 GHz: Calcul d'un bilan de liaison TVA 10 GHz: Nature transmission+matériels associés 	Nº10
• Filtre JPS NIR-12 • Filtre Timewove DSP-9+	N°16 N°29	W95SSTV (logiciel)	N°29	 Emetteur TVA FM 10 GHz (2) Emetteur TVA FM 10 GHz (3) 	N°22 N°22	 Un booster 25 watts pour émetteurs QRP 	N°28 N°13
• GPE MK3335	N°51	TECHNIQUE		 Emetteur TVA minioture 438,5 MHz 	N°30	• Un nouveau regard sur l'antenne 7ean	N°25
HF, VHF et UHF avec l'Icom IC-706MKII HRV-2 Transverter 50 MHz	N°45 N°6	• 3 antennes pour la bande 70 cm	Nº6	 Ensemble de transmission vidéo 2,4 GHz Ensemble d'émission-réception audio/vidéo 10 GHz 	N°50 N°51	 Un regard froid sur les botteries 	N°51
• Icom IC-706	Nº10	 10 ans de postes VHF-Ygi transportables 	N°31	 Ensemble d'émission-réception loser 	N°53	Un VCO sur 435 MHz Un contrepoids efficace	N°32 N°36
• Icom IC-707 • Icom IC-738	N°2 N°7	 28 éléments pour le 80 mètres ABC du dipôle 	N°44 N°5	 Etude/conception transceiver HF à faible prix (1) Etude/conception transceiver HF à faible prix (2) 	N°2 N°5	 Verticale courte pour les bandes 160 et 80 mètres 	N°23
• Icom IC-756	N°49	Adapter L'ontenne Yoesu ATAS-100 à tous les transceives A	vers N°48	 Etude/conception transceiver HF à faible prix (3) 	N°7	 Verticale discrète pour le 40 mêtres Yagi 2 éléments 18 MHz 	N°50 N°16
• Icom IC-2800H • Icom IC-PCR1000	N°45 N°27	 Alimentation 12V, 25A à MOSFET (1/2) Alimentation 12V/25A à MOSFET (2/2) 	N°28 N°29	 Etude et réalisation d'un VCO sur 1,2 GHz Etude d'un amplificateur linéaire sur 800 MHz 	N°30 N°35	 Yogi 3 éléments pour la bande 80 mètres 	N°36 N°22
• Icom IC-TRF	N°33	 Alimentation décalée des antennes Yaai 	Nº10	Faire de bonnes soudures	N°49	Yagi 5 éléments filaire pour 2 MHz Yagi 6 éléments page la 1306 MHz	N°28
• Icom IC-Q7E • Icom IC-R75	N°40 N°47	 Alimentation de la station (1/2) Alimentation de la station (2/2) 	N°49 N°51	 Faites de la télévision avec votre transceiver bibande Filtre 3 fonctions avec analyse par ordinateur (1/4) 	N°46 N°9	Yagi pour la «bonde magique»	N°31
• JPS ANC-4	N°13	Alimentation pour le laba	N°52	 Filtre 3 fonctions avec analyse par ordinat. (3/4) 	N°12	NOVICES	
Kenwood TH-235 Kenwood TH-D7E	N°27	 Améliorez votre modulation Ampli multi-octaves 	N°27	 Filtres BF et sélectivité Générateur bande de base pour la TV en FM 	N°3 N°25	Apprenez la télégraphie	N°48
Kenwood TS-570D	N°21	 Ampli Linéaire de 100 Watts 	N°31	Générateur deux tons	N°22	 Le trafic en THF à l'uscge des novices Mieux connaître son transceiver portatif 	N°7 N°17
Kenwood TS-870S Kenwood VC-H1	N°12 N°40	 Ampli linéaire VHF «classe éco» (1/2) Ampli linéaire VHF «classe éco» (2/2) 	N°33 N°34	 Ground-Plane filaire pour les bandes WARC Indicateur de puissance crête 	N°23 N°15	Mystérieux décibels	Nº19
 Le Scout d'Optoelectronics 	Nº14	Antenne cornet	N°49	Inductoncemètre simple	N°6	Continent choisir et soudet ses connecteurs :	N°31 N°21 N°27
Maldol Power Mount MK-30T Match-all	N°31 N°28	 Antennes imprimées sur circuits Antenne L-inversé pour le 160 mètres 		 Installation d'une BNC sur un Yaesu FT-290R Inverseur de tension continue pour détecteur Hyper 	N°28 N°43	Choisir son câble conxin	N°27
• MFJ-1796	N°29	 Antenne portable 14 à 28 MHz 	N°40	Kever électronique à toire soi-même	N°47	Pica chairi and for the control of	N°30
• MFJ-209 • MFJ-259	N°22 N°3	Antenne 144 MHz simple Antenne 160 m "à l'envers"	N°21 N°21	• L'échelle à grenouille • La bonde 160 mètres (1)	N°10 N°33		N°32
• MFJ-452	Nº10	 Antenne a double polarisation pour reduire le USB 	N°12	 La BLU par système phasing 	N°3 N°20	• Kadioamateur, qui es-tu ? • La propagation des micro-ondes	N°44
MFJ-8100MFJ-969	N°5 N°24	Antenne à tenteAntenne Beverage	N°53 N°23	La communication par ondes lumineuses (1) La communication par ondes lumineuses (2)	N°20 N°21		Nº45
• MFJ-1026	N°34	 Antenne bibande 1200 et 2300 MHz (1/2) 	N°37	 In communication per ondes lumineuses (3) 	N°21 N°22	Mieux vout prévenir que quérir Les trappes en toute simplicité Du multimètre à l'oscilloscope	N° 30 N° 32 N° 33 N° 44 N° 45 N° 45 N° 45
Midland CT-22 Milliwattmetre Procom MCW 3000	N°35	 Antenne bibande 1200 et 2300 MHz (2/2) Antenne Bi-Delta N4PC 	N°38 N°16	La communication par ondes lumineuses (4) La Delta-Loop sauce savoyarde La polarisation des amplificateurs linéaires	N°23 N°6		N°50
Nietsche NDB-50R	N°52	Antenne «boîte»	Nº 19	• La polarisation des amplificateurs linéaires	N°30 N°13	Le condensacteur	N°51 N°52
Nouvelle Electronique LX.899 REXON RL-103	N°30 N°2	 Antenne Cubical Quod 5 bandes Antenne DX pour le cycle 23 	N°35	 La sauvegarde par batterie Le bruit de phase et les synthétiseurs de fréquences 	N°52	- res milenines Acturales	N°52 N°53
RF Applications P-3000 RF Concepts RFC-2/70H	Nº22	 Antenne filaire pour bondes 160-10 mêtres 	N°27	Le pourquoi et le comment de la CW	N°53	TRAFIC	
RF Concepts KFC-2//UH Récenteur nour satellites météo LX 1375	N°2 N°42	Antenne GSRV Antenne HF de grenier	N°33 N°29	 Les secrets du microphone Le récepteur : principes et conception 	N°49 N°14	Des IOIA OUX IIICOS	Nº19
Récepteur pour satellites métée LX.1375 Récepteur 7 MHz GPE MK 2745	N°53	Antenne isotrope existe-t-elle vrgiment?	N°28	Les ponts de bruit	N°6	Polynésie Françoise	N°20 N°21
RM V-ULASO (ampli bibonde) SGC SG-231 Smartuner	N°51 N°39	Antenne loop horizontole 80/40 m Antennes MASPRO	Nº45	Les wotts PEP. Théorie et circuit d'estimation Lunette de visée pour antennes satellite	N°9 N°22	VKØIR Heard Island 1997	N°23 N°52
Sirio HP 2070R	N°3	 Antenne multibande 7, 10, 14, 18 et 21 MHz 	N°14	Manipulateur ïambique à 40 centimes Match-All : le retour	N°34	- res recombenses an consen de l'Entobe	IN DZ
Telex Contester Telex/Hy-Gain DX77	N°23	Antenne multibande «Lazy-H» Antenne portemanteau	N°3	Modification d'un ensemble de récention satellite	N°37 N°12	DOSSIERS	
Telex/Hy-Goin TH11DX Ten-lec 208	N°2	Antenne quad quatre bondes compacte Antenne simple pour la VHF	Nº7	Modification d'un ensemble de réception satellite Modifiez la puissance de votre FT-290 Modulateur d'amplitude audio-vidéo universel	N°37	• DXCC 2000	N°31 N°50
Ien-lec 1208 Ten-Tec OMNI VI Plus	N°28 N°32	Antenne simple pour lo VHF Antenne Sky-Wire	N 0.7(1	• Montreur de rension dour datrenes au diomb	N°50 N°43	Les LF et VHF mises à nu Tout le matériel radioamateur (ou presque)	N°51
Transverter HRV-1 en kit	N°5	Antenne Sky-Wire Antenne verticale pour les bondes 80 et 160 m	N°14	Optoelectronics (la gamme)	N°51		
E							D
BON DE COMMA	MD	E ANCIENS NUMÉ	ERO	\pmb (à retourner à PROCOM EDITION	IS S.A	Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 Le	CRÈ
		uméros suivants* au prix unita					
						2 3 5 6 7	
		rt compris) = F				□ 10 □ 12 □ 13 □ 14 □ 15	
Règlement (à l'ordre de PROCOM	M) par :	☐ Par chèque bancaire ☐ Par chè				□ 19 □ 20 □ 21 □ 22 □ 23	
		(Pas de naiement en tin	nhres ni	en especes)		707 700 700 700 701	

* dans la limite des stocks disponibles

IMPORTATEUR

Émetteur FM à synthèse digitale 110 à 170 MHz

Afficheur sur LCD 2 x 16

caractères, 10 mémoires, sélection au

Récepteur de 32 à 200 MHz

Nouveau à synthèse de fréquence PLL, double conversion, afficheur sur LCD



2 x 16 caractères, 10 mémoires, sélection au pas de 5 Khz ou 1 Mhz, sensibilité \geq 0,35 μ V pour 12 dB, squelch (min) 0,25 μ V, Intervention squelch \approx 0,1 μ V, largeur de bande 5,5 Khz à + 6 dB >, tension alimentation 12 - 15 Volts, consommation 60 mA à 12 Volts. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°44.

MK 3000 Kit complet avec boîtier


1 575 F



Récepteur VHF FM

MK 1895 - 143 à 146.5 MHz MK 1900 - 156 à 163 MHz MK 1870 - 116 à 140 MHz

(avec boîtier)

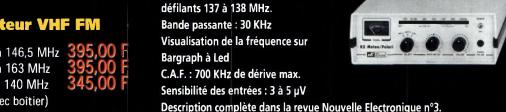

MK 3335 avec boitier 1 095,00 F

Récepteur Météosat Eco Réception canal 1 & 2 météosat, satellites

Récepteur Météosat **Numérique** Nouveau récepteur Météosat, affichage de la

fréquence sur 6 digits, mémoires, fonction scanning des fréquences ou des mémoires,

sensibilité 0,4-0,5 µV, réglage du 2400 Hz interne (pas besoin de fréquencemètre) Alimentation 220 Volts. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°42.

KC 1375 Kit complet avec boîtier

1 790 F

Interface HAMCOMM

Spécialement étudiée pour fonctionner avec le logiciel HAMCOMM, cette interface permet d'émettre et de décoder

les signaux CW, RTTY, SSTV, FAX. Réglages des gains d'entrées et sorties internes, alimentation 12 Volts. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°21.

KC 1237 le kit complet avec boîtier

Récepteur 7 MHz AM/SSB/CW

Récepteur 6.900 à 7.350 MHz avec BFO, pour permettre la réception des

pas de 5 kHz ou 1 MHz, puissance 100 mW, tension d'alimentation 12 Volts.

Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°46.

Volts 150 mA, sur piles ou alimentation externe. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique nº47.

signaux CW, BLU. Alimentation 12

MK 2745 en kit complet, récepteur avec boîtier

KC 1163 en kit complet avec boîtier 1 180 F

635 F

G.P.E NELE

Récepteur AM - FM de 38 à 860 MHz

Affichage sur 5 digits, bande passante commutable 30 Khz ou 150 Khz, sensibilité d'environ 0,8µV, vumètre pour sensibilité de réception. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°38.

KC 1346 en kit avec boîtier

Commande par minitel: 3615 IFRANCE*NEMINI

1 990 F

BON DE COMMANDE : A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT

	30 rue noger Salerigro - Br 203 - 34401 Lurier Cedex - Ter: 04 67 71 10 90 - Pax: 04 67 71 43 26
NOM	l:Prénom:
	sse:

Retrouvez tous nos kits. Code postal :Ville :Ville :Votre n° de téléphone : depuis notre numéro 1 sur notre site : www.nouvelleelectronique.com



Demandez notre catalogue (+ de 250 kits) contre 5 timbres à 3,00 F.

EXEMPLE : KIT complet avec boîtier	MK 3000	1	1 575,00 F	1 575,00 F
DÉSIGNATION ARTICLE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE ET RÉGLEZ **AVEC VOTRE CARTE BLEUE**

JE CHOISIS MON MODE DE	PAIEMENT:
------------------------	-----------

- ☐ Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de Nouvelle Electronique Import) ☐ Mandat-lettre
- □ Avec ma carte bancaire Expire le : I I I I I I

Montant total des articles Participation forfaitaire aux frais de traitement et de port + 50,00 F

TOTAL A PAYER

VOS PETITES ANNONCES

ATTENTION

Les petites annonces de CQ Radioamateur sont réservées aux transactions entre particuliers: les textes à caractère commercial sont refusés et ne peuvent être insérés que sous la forme de publicités. La rédaction se réserve le droit de refuser tout texte non conforme à ses objectifs. La responsabilité de la rédaction ne peut être engagée en aucune façon en cas de proposition de matériels non

peut être engagée en aucune façon en cas de proposition de matériels non conformes à la réglementation. Les annonces devront être libellées correctement, sans rupture ni surcharge ; les textes illisibles seront refusés. Le délai de parution n'est garanti que si l'annonce parvient en temps et en heure au journal, aucune modification ni annulation ne peut être acceptée Rédigez votre annonce lisiblement. Un seul caractère par case. Les abréviations sont déconseillées. Les nom des marques des appareils doivent apparaître clairement AVANT la référence du modèle (ex. : Kenwood TS-850S et non pas TS-850S Kenwood). Prenez exemble sur ce qui est inscrit sur la façade des appareils. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse et/ou numéro de téléphone (avec votre indi-

TRANSCEIVERS

(02) Vends Yaesu FT-900, boîte de couplage incorporée, 0 à 30 MHz, 140 Watts, fac-ture 98 : 9 000 F, vendu : 6 000 F TBE + emballage. Tél : 06 62 77 63 81.

(04) Vends ou échange TX-RX surplus, 26 à 38 MHz FM contre VHF portable. Faire offre AU 04 92 35 41 40 ou 06 82 75 66 19.

(06) Vends transceivers Icom IC-756PRO, absolument neuf, achat janvier 2000 : 20 000 F Tél : 04 93 91 52 79.

(06) Vends Yaesu FT-840 comme neuf dans emballage, modem SSTV alim. 30 Amp. prix 0M : 4 200 F. Tél : 04 92 12 94 33, le soir ou 06 17 89 91 33.

(07) Vends Kenwood TM-V7 bi-bande VHF UHF, micro DTMF, emballage d'origine, peu utilisé: 3 500 F. Tél: 06 70 07 06 63, répondeur si absent

(09) Vends RX Sony ICFSW07: 2 700 F + ICFSW7600G: 1 100 F + Sangean ATS99: 200 F + port, état neuf, sous garantie. Tél: 05 61 67 32 43.

(10) Vends TR-751E VHF tous modes 25 W : 4 000 F ; Yaesu FT-2500M, 50 W VHF : 2 000 F; Alinco DR150, VHF 50 W + RX UHF: 1 700 F. Tél: 06 62 65 34 73.

(12) Achète coupleur auto type AT850 Kenwood (pour Kenwood TS-850). Faire offre. Tél: 05 65 67 39 48

(13) Vends VHF FM mobile MDMVT144, 143 à 149 MHz, 15 Watts, bon état : 800 F + port. Tél : 04 42 04 27 14.

(13) Vends icom IC-735/F + filtre 500 Hz + Keyer incorporé + son alim. PS55, micro, emballages d'origine 5 000 F le tout + port ; Récepteur Marine pour collection Ser Navitech Technifrance très bon état dans coffret accajou : 700 F + port. Tél/Fax : 04 42 89 83 50 le soir à partir de 19 heures.

(13) Vends TX Drake TR7 équi-(13) Vends TX Drake TR7 équi-pé filtres AM/SSB/CW, alim PS7 + doc. tech.: 5 000 F; Coupleur TEC TEC 238, 2 kW, toutes bandes, équipé self à roulette: 2 000 F VHF Yaesu FT-221R, Mul, 12 W, alim 12/220: 2 000 F; Coupleur Yaesu FC-700: 900 F; SWAN 350 C: 1 200 F. Tél: 06 16 07 61 17.

(17) Vends Lincoln : 1 300 F + BV131 : 400 F + Alan HQ1000 : 200 F + RMS HT800 : 400 F + Cubical Quad Tagra 2 éléments : 500 F. Tél : 05 46 97 13 40, HR ou répondeur.

(26) Vends transceiver Yaesu FT-207A + ampli VHF E10W S80W + Tono 550 + moniteur vert. transceiver Trio TS-520S a regler boîte accord AT-130 Kenwood Tél: 04 75 51 02 10

(29) Vends Kenwood TS-570 DG-DSP neuf, 1 mois, jamais servi: 8 000 F; Micro Ken-wood MC60A: 650 F; Matériel complet, notice, emballage origine, garantie. Tél: 02 98 04 49 72, le soir après 20 heures.

(30) Recherche émetteurrécepteur TRVM10, achat ou échange. Faire offre. Collectionneur. Le Stéphanois, 3 rue de l'église, 30170 St-Hippolyte du Fort. Tél : 04 66 77 25 70.

(33) Vends cause arrêt, Kenwood TS-570DG, achat le 23/12/98, état neuf, servi quelques heures + alimentation Alinco DUM34, prix 8 000 F + port. Tél : 05 56 58 26 23.

(34) Vends VHF portable Alin-co DJ180, 130-174 MHz, puissance 5 W, housse, micro et HP, TBE : 1 000 F. Tél : 04 67 70 89 05.

(34) Cherche TS-50 ou FT-707 ou FT-7B ou autre décamétrique, petit prix ou mono-bande 40 m + antenne mobile vends RX YB400 Grundig. Tél: 06 14 09 45 31.

(36) Vends Kenwood TM-733E VHF UHF mobile, 50 W VHF 35 W, prix 2 750 F; Kenwood TH-79 portatif VHF UHF + access: 750 F. Tél: 02 54 22 90 91, demandez Didier.

(36) Echange Kenwood TS-520S + boîte de couplage At-200, valeur : 3 000 F contre Rx R-100, R71, 2000, R9600, etc. Faire offre à : F1AHB. Tél : 02 54 35 85 21.

(36) Vends déca TS-520S TBE sur place : 2 000 F ; RX AM-FM 38-860 MHz, état impeccable : 1 200 F + port ; Boîte de couplage AT200 : 1 000 F + port. F1AHB. Tél : 02 54 35 85 21.

(38) Vends Kenwood TS-570D MC60 avec boîtes, notices. factures et connectique. TBE car peu servis. Le tout : 7 000 F en sus. Tél : 06 11 66 24 22.

(45) Vends Yaesu FT-747GX avec module FM, bon état avec convertisseur 434-28 réception seule. Tél: 02 38 58 65 56, de 19 à 20 heures.

(47) Achète TS-700 ou FT-221R en état de marche. Faire offre à : F1FAN. Tél : 05 53 41 76 89.

(49) Vends Icom UC-02E VHF avec chargeur secteur + allume-cigares + micro HP cravate et antenne télescopique Kenwood en plus Le tout : 850 F. Tél : 06 60 10 24 21

(54) Vends IC-706 + AT180 cable deport, facade, filtre SSB, antenne mobile Hustler 10 m, 15 m, 20 m, 40 m, 80 m plus antenne VHF, le tout 10 000 F Tel : 03 82 44 43 36

(54) Vends ligne Kenwood TS-50 + AT50 (boîte d'accord) + alim PS33 + MC60 + SP 23, TBEG comme neufs, très urgent. facture d'origine, prix 7 800 F. Tél : 03 83 63 67 30 ou 06 70 93 02 21.

(57) Vends VHF tous modes IC-275H 100 W: 7 000 F, UHF tous modes IC-475H 75 W:8 000f; | com 10 m-6 m, | C-575A 25 W: 6000 F; | Interface SAT CT16: 500 F. | Tél: 06 11 73 73 73.

(57) Vends déca Yaesu FT-900, état neuf, achat 05/99, pas servi en émission, prix : 6 000 F + port. Tél : 03 87 63 61 83.

(57) Vends VHF Alinco DJ-190 neuf, sous garantie cause double emploi, prix : 750 F; Récepteur NR82F1 HF VHF UHF AM FM SSB, prix : 750 F. Tél : 03 87 62 30 22.

(58) Vends ligne complète Kenwood TS-570DG, prix : 12 000 F, possible de vendre matériels séparénent. Tél: 03 86 84 94 62.

(58) Cause cessation activité OM vends station complète VHF UHF HF, divers matériels antennes bricolage et pièces détachées Pentium 120 complet.

. <mark>Tél : 03 86 29 97 54</mark>.

(58) Vends sur place TR4C BE (non bricolé) + alim. MS4 + micro Shure, notice, nombreux tubes rechange: 2 600 F. Tél: 03 86 68 77 94.

(59) Vends émetteur-récepteur kaki ER106 FM 15 watts, 26 à 70 MHz, neuf avec notice et schéma. Tél: 06 68 40 21 61.

(59) vends Kenwood TS-50S +AT50 + MC80, parfait état général, peu servi, emballage d'origine, le tout : 8 000 F. Tél : 03 20 79 00 49.

(60) Vends Kenwood 950SDX digital TBEG, options DRU2, VS2, YK 88SN1, YG455CN1, prix: 19 000 F + port. Tél: 03 44 83 71 56.

(60) vends Yaesu FT-900 AT 02.09 TBEG, prix : 6 500 F. Tél : 03 44 83 71 56.

(62) Vends RX Sony 2001D déca SSB, AM + bande 116 à 136 MHz + bande FM. détection synchrone ECSS automatique, 32 mémoires, présélection bandes broadcast, scanning, 12 V/220 V + option câble spécial alim sur batterie : 2 200 F. Tél: 03 21 54 19 88, F5PSI.

(62) Vends Kenwood TS-50 + micro origine, très bon état, prix : 4 500 F. Tél : 03 21 88 04 99 ou 06 68 96 42 65.

(62) Vends Yaesu FT-736R VHF-UHF tous modes (notice angl. et franc. emball. origine) 9 500 F; Module 50 MHz (pour FT-736) neuf, jamais servi (valeur : 2 900 F) 1 900 Fou l'ensemble 11 000 F (port en sus). Tél : 03 21 54 19 88, F5PSI.

(69) Vends sur place Jackson neuf: 850 F; RCI-2970 neuf: 1 200 F; Kenwood R2000 état neuf : 1 500 F. Tél : 04 72 65 41 66.

(71) Vends Alinco DJ-541C, état neuf, prix : 1 000 F. Tél : 03 85 25 82 88.

(72) Vends Kenwood TS-680 HF + 50 MHz TBE : 5 500 F + Kenwood TM-251E TX RX VHF + UHF RX TBE: 2 800 F, port inclus pour tous Tél: 06 08 41 30 64, F4CND

(74) Vends Yaesu FT-990, 1 an TBE, valeur: 19 000 F, cédé: 8 000 F + port + donne mic de table Adonis système base Lyfe Style CD FM AUX, valeur : 13 000 F, cédé : 4 000 F + port. Tél: 04 50 38 96 50

(74) Vends Yaesu FT-747GX + option radio : 4 000 F : Micro MD1 alim FP700: 2 000 F; Boîte accord 1,8 à 30 MHz, VC300N : 2 500 F ; Rotor con-troller Yaesu G400RC : 2 000 F. Tél: 04 50 71 28 76, le soir.

(76) Recherche Kenwood TS-450SAT en bon état et recherche épave CRT RCI-2950 Faire offre OM. Tél: 06 20 31 57 23.

(77) Vends ou échange Icom IC-730, Yaesu FRG-8800 VHF mobile. Kenwood TM241E portable UHF ICO4E, le tout en TBE, prix: 9 500 F ou échange contre base déca HF type TS-850/IC-765 Tél: 06 13 44 69 13

(77) linéaire Collins 30L-1 TBE avec doc, et jeu de tubes supplémentaire . Tél : 01 64 25 55 28, le soir.

(78) Vends transceiver IC-735 HF + micro, très peu utilisé, état neuf: 4 000 F. Tél: 01 30 59 46 47

(78) Vends Euro CB Cleantone 240 cx, 40 w, BLU, neuve 900 F franco de port, contre remb. Tél: 06 07 99 03 28

(82) Vends transceiver HF Icom IC-751 avec alimentation à découpage PS35 + filtre CW FL53A + micro HM12, boîte accord automatique Icom AT500 + docs, le tout 6 000 F + port. Tél : 05 63 30 57 97 (après le 15 mars).

(91) vends TS-570DG, état neuf, achat oct 99 avec filtre 1,8 kHz, SSB, DSP RX et TX 6 000 F. Tél: 06 10 21 68 30.

(91) Vends Icom IC-746, 2/99, HP SP21, micro SM20, 10KF, ampli Ameritron AL572, 1300 Watts, tubes neufs, 10 KF.

Tél: 01 69 07 34 84. F6FTZ@wanadoo.fr

(92) Vends TS-50 révisé labo : 3 800 F; Shogun neuf, 10 mémoires, 26 à 29,7 MHz, bien calé : 1 500 F; Micro base Alinco EMS14 : 300 F. Le tout : 5 000 F. Tél : 01 34 95 07 49.

(92) Vends TRX IC-746 acheté en décembre 98, très peu servi + alim. INAC FC36A-36A + HP ext. SP21, le tout : 12 000 F. Tél : 01 47 77 04 67

(93) Vends TX Alinco 70 HF 50 MHz, état de marche : 5 000 F valeur neuf : 7 500 F; RX Icom R100 révisé Icom (31) juillet 99 : 4 000 F ; TX Standard 156E VHF : 1 000 F. A prendre au domicile Tél: 01 48 48 27 20.

(95) Echange Alinco DX77 (12/99) contre scanner table AM FM BLU. Tél : 01 39 90 53 48

(95) Vends Alinco DX70 (12/99): 3 500 F Tél: 01 39 90 53 48

(Belg). Cherche transceiver Yaesu FT-736, 144-432-50 MHz, bon état. Faire offre E-mail: audiophon@skynet.be

(Lux) vends Icom IC-706MKIIG avec DSP neuf, sous garantie 9 500 F + IC-756 + fil. SSB: 3 500 F. Tél: 00 35 28 17 833, (Luxembourg) après 18 heures. E-mail: lx1ca@pt.lu

(Papetee) Recherche schéma complet poste HF Som-merkamp 767 DX, le même que le Yaesu 707 100 W. Télécopie. De la France, faire: 00 689 42 44 68

Vends 2 IC-746, 1 FT-290, 1 boîte de couplage Ten Tec 238. E-mail: christ.m@worldnet.fr

RÉCEPTEURS

(06) Vends Yupiteru 7100 + Trident TR2000 : 3 500 F ou échange contre IC-T87-IC-T8 ou 7 ou VX-5R. Ecrire à : Lauret Jean-Claude, 162 route de St-Pierre de Féric, 06100 Nice. Tél: 06 15 86 88 70

(06) Vends récepteur Icom ICR-75 avec son option DSP, achat janvier 2000, absolument comme neuf: 4 000 F. Tél: 04 93 91 52 79

(30) Vends E/R VHF + R UHF Alinco DR150 + micro DTMF dans carton d'origine, excellent état : 2 000 F. Faire proposition. Tél : 04 90 25 56 56.

OM OCCASION TÉL: 01-30-98-96-44/06-07-99-03-28/Fax: 01-30-42-07-67

LES DECAS YAESU FT 902 DM WARC 3500 F YAESU FT 101 ZD WARC 3000 F YAESU FT 707 WARC 100 W YAESU FT 77 FM + WARC. 3500 F YAESU FT 757 GX / 0.30 MHZ. 4500 F YAESU FT 200 COLLECT 2000 F YAESU FT 7 QRP 10 WATTS 1600 F KENWOOD TS 450SAT 6000 F KENWOOD TS 430 0-30 MHZ 4500 F KENWOOD TS 120S 100 WATTS . 2500 F KENWOOD TS 570D DSP 6500 F ICOM IC 730 FILTRE MÉCAS 3000 F ICOM IC-M600 MARINE HF. 6000 F ATLAS 210X TBE + NB. ... 1600 F HEATKIT QRP HW 8 + ALIM . 1200 F SWAN ASTRO 150 + PSU . . . 3500 F

3WAN ASIKU 130 + F30	2200 1
LES RX HF	
YAESU FRG 7	1600 F
YAESU FRG 7700	2500 F
YAESU FRG 8800	3500 I
YAESU FR 50B	15001
YAESU FRG 100	
KENWOOD R1000	2000 1
KENWOOD R2000	3000 I
KENWOOD R600	
TRIO 59 RD 1 COLLECT	. 1200 1
REALISTIC DX 200 HF BLU	. 1200 I
LOWE HF 125	2000 1
LOWE HF 225	3000
DRAKE SSR1	
ICOM ICR 71 RX HF TBE	3800
KW 201 RX HF AMATEUR RARE	1400
SONY SW 7600 BLU	800
SONY SW 100 BLU QRP NEUF	2500
SONY SW 07 BLU QRP NEUF	3200
SONY SW 77 RIII	2500

N	OUVEAU - Site	internet : http:/	/www.ers.fr/ed
	SONY AIR 7 TBE 1800 F	AMPLI SSB ELECT VHF 200 W 1800 F	MULTIMÈTRE FLUKE
500 F	SONY TR 8460 AIR	MAXON SL 25 RPS LIBRE UHF 1000 F	GÉNÉ SHF NUMÉR SADEV800 F
000 F	BARLOW WADLEY HF BLU1200 F	PROMO: DELTA LOOP VERT 144 500 F	OSCILLATEUR 200/1GHZ 1200 F
000 F	BARLOW WADLEY HF BLU1500 F	PROMO: DELTA LOOP VERT 430 500 F	MILLIWATTMETRE BF FERISOL 500 F
500 F	GRUNDIG YB 500 BLU 1400 F		MILLIVOLTMETRE METRIX 207 400 F
500 F	PR 5 RX VHF HAM FM 500 F	COUPLEURS	MILLIVOLTMETRE METRIX VX207A 500 F
000 F		YAESU FC 700 HF WARC 700 F	SCOPE SCHLUM 5222 2X50 MHZ 1500 F
600 F	LES RX HF PRO	YAESU FC 700 HF WARC 1000 F	SCOPE METRIX 2X10 MHZ 800 F

RACAL RA 17 COLLECT TBE . 3500 F

THOMSON TRC 394 A

LOKATA MARINE RECENTRX STODART COMPLETDRAKE RX PRO SATELLITRX PLESSEY 1153 À REVOIR	3500 1200	F
VHF - UHF		
ICOM IC-202 VHF TOUS MODES	1400	_
ICOM IC-260E VHF TOUS MODES		
ICOM IC-245E VHF TOUS MODES		
FDK 2700 BASE VHF TOUS MODES .	2000	F
YAESU FT-290 VHF TOUS MODES	2500	F
YAESU FT-790R UHF TSOUS MODES.	2500	F
YAESU FT-290 R2 VHF TS MOD	3000	F
YAESU FT-790 R2 UHF TS MOD		
YAESU FT-3000 VHF FM 75 W		
YAESU FTV-107 TRV 28/144		
YAESU FT-23R PORT VHF		
YAESU FT411 PORT VHF	1200	ŀ
YAESU FT-911 PORT SHF NEUF	1800	F
YAESU FT-10 PORT VHF	1500	F

DRAKE RX PRO SATELLIT	1200 F
RX PLESSEY 1153 À REVOIR	1500 F
VHF - UHF	
ICOM IC-202 VHF TOUS MODES	1400 F
ICOM IC-260E VHF TOUS MODES	
ICOM IC-245E VHF TOUS MODES	2500 F
FDK 2700 BASE VHF TOUS MODES .	2000 F
YAESU FT-290 VHF TOUS MODES	2500 F
YAESU FT-790R UHF TSOUS MODES.	
YAESU FT-290 R2 VHF TS MOD	
YAESU FT-790 R2 UHF TS MOD	
YAESU FT-3000 VHF FM 75 W	3000 F
YAESU FTV-107 TRV 28/144	1200 F
YAESU FT-23R PORT VHF	. 1000 F
YAESU FT411 PORT VHFYAESU FT-911 PORT SHF NEUF	. 1200 F
YAESU FT-911 PORT SHF NEUF	1800 F
YAESU FT-10 PORT VHF	. 1500 F
YAESU FT-50 PORT BI BAND	. 1700 F
A/E HX 240 TRV 144 HF	. 1500 F
ALINCO DJ-190 PORT VHF	. 1000 F
ALINCO DJ-G4 PORT UHF	. 1200 F
KENWOOD TH-415 PORT UHF	. 1000 F
ICOM ICU-200T UHF FM MOB	
ICOM IC-490E UHF TS MODES	
KENPRO KT 22 PORT VHF	
AMPLI TOKYO HP HL 120 V	. 1400 F

MAXON St 25 KPS LIBRE UHF 1000
PROMO: DELTA LOOP VERT 144 500
PROMO: DELTA LOOP VERT 430 500
COUPLEURS
YAESU FC 700 HF WARC 700
YAESU FC 700 HF WARC 1000
YAESU FC 757 AT AUTO 1500
YAESU FC 107 WARC
KENWOOD AT 180 300 WATTS 1000
COUPLEUR HEATKIT 2 KW SELF 2000
COUPLEUR KW POUR LEVY 700
COUPLEUR MIZUHO KH 2QRP 600
COUPLEUR TOKYO HP HC 10800

COUPLEUR TOKYO HP HC 10 800 F
LES ALIMS HAM
YAESU FP 757 HD 1200 F
YAESU TRANSFO 2100Z1200 F
YAESU TRANSFO 101-277ZD 800 F
YAESU FP 767 1000 F
ICOM PS 55 20 AMP
ICOM PS 30 25 AMP
ICOM PS 35 25 AMP INTERNE 1500 F
KENWOOD PS 32 25 AMP 1200 F
YAESU FP 107
ALINCO DM 30 AMP REG 1200 F
LES ALIM PRO
ALIM THOMSON 2,5 KV 2 AMP 1200 F
ALIM FONTAINE 50 V 20 AMP 800 F
ALIM 1 KV 200 MA VARIA 800 F
ALIM 40 V 10 AMP VARIA 400 F
ALLAN RO V 1 AMP VARIA 400 F

	I KFNWOOD R2000	TAESU FIV-10/ 1KV 28/144 1200 F	YAESU FP 10/ 1200 F	INC PACUM TINYZ
	KENWOOD R600 1800 F	YAESU FT-23R PORT VHF 1000 F	ALINCO DM 30 AMP REG 1200 F	DECODEUR MFJ 462 SANS PC
	TRIO 59 RD 1 COLLECT 1200 F	YAESU FT411 PORT VHF 1200 F		YAESU FV 707 VFO EXT 1:
	REALISTIC DX 200 HF BLU 1200 F	YAESU FT-911 PORT SHF NEUF 1800 F	LES ALIM PRO	YAESU FRT/FRV/FRA 7700PIECE
	LOWE HF 125 2000 F	YAESU FT-10 PORT VHF 1500 F	ALIM THOMSON 2,5 KV 2 AMP 1200 F	YAESU BLOC MÉMOIRE 7700
	LOWE HF 225 3000 F	YAESU FT-50 PORT BI BAND 1700 F	ALIM FONTAINE 50 V 20 AMP 800 F	YAESU FF5 FILTRE 7700 NEUF
,	DRAKE SSR1 1500 F	A/E HX 240 TRV 144 HF 1500 F	ALIM 1 KV 200 MA VARIA 800 F	YAESU YC 221 FREQ FT221 NEUF
	ICOM ICR 71 RX HF TBE 3800 F		ALIM 40 V 10 AMP VARIA 400 F	YAESU FTT 12 POUR FT50
	KW 201 RX HF AMATEUR RARE 1400 F	ALINCO DJ-G4 PORT UHF 1200 F	ALIM 80 V 1 AMP VARIA 400 F	YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 .
	SONY SW 7600 BLU	KENWOOD TH-415 PORT UHF 1000 F	ALIM 2X20 V 600 MA VARIA 400 F	YAESU PA 6 ADAP FT MOB NEUF
	SONY SW 100 BLU QRP NEUF 2500 F	ICOM ICU-200T UHF FM MOB 1500 F	ALIM 2X60 V 1 AMP VARIA 400 F	YAESU FILTRE FI À PARTIR DE
	SONY SW 07 BLU QRP NEUF 3200 F	ICOM IC-490E UHF TS MODES 3000 F	ALIM 12 160 AMP 1200 F	YAESU FRV 8800 CONV VHF
	SONY SW 77 BLU	KENPRO KT 22 PORT VHF700 F		YAESU PLATINE CTCSS
	SONY PRO 70 BLU TBE 1800 F		MESURE	YAESU DTMF PLATINE DTMF
			PROCOM ROSMÈTRE 400/1000 2000 F	YAESU PLATINE AM FT 77
	E.C.A. RACHÈTE VOTRE MATÉRIEL	OM SANS OBLIGATION D'ACHAT	VOLTMETRE 2 KW 500 F	YAESU PLATINE FM FT 77

MILLIVOLTMETRE METRIX 207. 400 MILLIVOLTMETRE METRIX VX207A 500 SCOPE SCHULM 5222 2X50 MHZ 1500 SCOPE SCHLUM 5222 2X50 MHZ 800 SCOPE METRIX 2X10 MHZ 800 ATTENUATEUR VARIABLE 500 WATTMETRE PRO 2 À 800 MHZ 1200 FREGUENCEMETRE AUTO FERISOL 800 LES ACCESSOIRES PRESIDENT LINCOLN 1000 RARE ENSEMBLE 6 BIP + TX 1500 DÉCOD TONO 350 CW RTTY 1000 DÉCOD TONO 350 CW RTTY 1000 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 2500 DÉCOD COD WAVECOM 4010 5000 DÉCOD COD WAVECOM 4010 5000 DÉCOD COD MODE CW RTTY 2500 DÉCOD COD DAIL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD DAIL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 INC PK 232 ALL MODES 1400 INC PK 232 HE WITY 500 VAESU FT FREY FRA 7700PIECE 500 VAESU FT FREY FRA 7700PIECE 500 VAESU FT FREY FRA 7700 NEUF 300 VAESU FT FREY FRA 7700 NEUF 300 VAESU FT 12 POUR FT50 NEUF 800 VAESU FT 14 POUR FT50 300 VAESU FT 14 POUR FT50 300 VAESU FT6 A DAP FT MOB NEUF 150 VAESU FILTER FT A PARTIR DE 300	MILLIWATIMETER DE LEKTOR	. 300 1
SCOPE SCHLUM 5222 2X50 MHZ 1500 SCOPE METRIX 2X10 MHZ 800 ATTENUATEUR VARIABLE 500 WATTMETRE PRO 2 À 800 MHZ 1200 FREQUENCEMETRE AUTO FERISOL 800 LES ACCESSOIRES PRESIDENT LINCOLN 1000 RARE ENSEMBLE 6 BIP + TX 1500 DÉCOD TONO 350 CW RITY 1000 DÉCOD TONO 350 CW RITY 1000 DÉCOD TONO 550 CW RITY 2000 DÉCOD TONO 550 CW RITY 2000 DÉCOD COD 7000E CW RITY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 TNC PK 232 ALB MODES 2000 TNC PK 232 ALB MODES 1400 TNC PK 232 ALB MODES 1400 TNC PK 232 ALB MODES 1400 TNC PK 232 ALB MED MEDE 1000 TNC PK 232 MBX ALL MODES 1000 TNC PK 232 MBX ALL MODES 1000 TNC PK 232 MBX ALL MODES 1000 TNC PK 232 NBX ALL MODES 1000 TNC PK 232 NBX ALL MODES 1000 TNC PK 232 NBX ALL MODES 1000 TNC PK 232 ALB MED MEDE 1000 TAESU FRI 7FRV /FRA 7700PIECE 500 TAESU FRI 7FRV /FRA 7700 NEUF 300 TAESU FRIS PILTRE 7700 NEUF 300 TAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 TAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 TAESU FRIS PRE 9.6 V 1.1 AMP FISO 300 TAESU FRIB 42 9.6 V 1.1 AMP FISO 300 TAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FISO 300 TAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FISO 300 TAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FISO 300 TAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FISO 300	MILLIVOLTMETRE METRIX 207	. 400 F
SCOPE METRIX 2X10 MHZ 800 ATTENDATEUR VARIABLE 500 WATTMETRE PRO 2 À 800 MHZ 1200 REQUENCEMETRE AUTO FERISOL 800 LES ACCESSOIRES PRESIDENT LINCOIN 1000 RARE ENSEMBLE 6 BIP + TX 1500 DÉCOD TONO 350 CW RITY 1200 DÉCOD TONO 350 CW RITY 1200 DÉCOD TONO 550 CW RITY 1200 DÉCOD COD 7000E CW RITY 2500 DÉCOD COD 7000E CW RITY 2500 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 TNC PK 232 AIL MODES 1400 NC MFJ 1224 CW RITY 500 TNC PACOM TINY2 500 TNC PACOM TINY2 500 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 TNC PACOM TINY2 500 TNC PACOM TINY2 500 VAESU FRI /FRY /FRA 7700PIECE 500 VAESU FRI /FRY /FRA 7700PIECE 500 VAESU FRI /FRY /FRA 7700PIECE 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FRB 42 9.6 V 1.1 AMP FISO 300 VAESU FRB 42 9.6 V 1.1 AMP FISO 300 VAESU FRB 42 9.6 V 1.1 AMP FISO 300	MILLIVOLTMETRE METRIX VX207A	. 500 F
ATTENUATEUR VARIABLE	SCOPE SCHLUM 5222 2X50 MHZ	1500 F
ATTENUATEUR VARIABLE	SCOPE METRIX 2X10 MHZ	. 800 F
LES ACCESSOIRES	ATTENUATEUR VARIABLE	. 500 F
LES ACCESSOIRES	WATTMETRE PRO 2 À 800 MHZ	1200 F
PRESIDENT LINCOLN 1000 RARE ENSEMBLE 6 BIP + TX 1500 DÉCOD WAVECOM 4010 5000 DÉCOD TONO 350 CW RTTY 1000 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 1200 DÉCOD COD 7000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD 9000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 TNC PK 232 MBX ALL MODES 2000 TNC PK 232 ALL MODES 1400 TNC PK 232 ALL MODES 1400 TNC PK 232 LL MODES 1400 TNC PK 232 ALL MODES 1000 TNC PK 232 LL MODES 1000 TNC PK 232 ALL MODES 1000 TNC PK 232 LL MODES 1000 TNC PK 232 LL MODES 500 TAESU FT 12 POUR FT50 500 TAESU FT 12 POUR FT50 500 TAESU FTB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 TAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 TAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	FREQUENCEMETRE AUTO FERISOL	. 800 F
PRESIDENT LINCOLN 1000 RARE ENSEMBLE 6 BIP + TX 1500 DÉCOD WAVECOM 4010 5000 DÉCOD TONO 350 CW RTTY 1000 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 1200 DÉCOD COD 7000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD 9000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 TNC PK 232 MBX ALL MODES 2000 TNC PK 232 ALL MODES 1400 TNC PK 232 ALL MODES 1400 TNC PK 232 LL MODES 1400 TNC PK 232 ALL MODES 1000 TNC PK 232 LL MODES 1000 TNC PK 232 ALL MODES 1000 TNC PK 232 LL MODES 1000 TNC PK 232 LL MODES 500 TAESU FT 12 POUR FT50 500 TAESU FT 12 POUR FT50 500 TAESU FTB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 TAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 TAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300		
DECOD WAVECOM 4010 5000 DÉCOD TONO 350 CW RTTY 1200 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 1200 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 2000 DÉCOD COD 7000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD 7000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 NINC PK 232 MBX ALL MODES 1400 NINC PK 232 ALL MODES 1400 NINC PK 2010 NINTY 500 NINC PK 2010 NINTY 500 NINC PK 2010 NINTY 500 NAESU FY 707 VFO EXT 1200 YAESU FY 707 VFO EXT 500 YAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 500 YAESU FTT 12 POUR FT50 500 YAESU FRB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	LES ACCESSOIRES	
DECOD WAVECOM 4010 5000 DÉCOD TONO 350 CW RTTY 1200 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 1200 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 2000 DÉCOD COD 7000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD 7000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 NINC PK 232 MBX ALL MODES 1400 NINC PK 232 ALL MODES 1400 NINC PK 2010 NINTY 500 NINC PK 2010 NINTY 500 NINC PK 2010 NINTY 500 NAESU FY 707 VFO EXT 1200 YAESU FY 707 VFO EXT 500 YAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 500 YAESU FTT 12 POUR FT50 500 YAESU FRB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	PRESIDENT LINCOLN	1000 F
DECOD WAVECOM 4010 5000 DÉCOD TONO 350 CW RTTY 1200 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 1200 DÉCOD TONO 550 CW RTTY 2000 DÉCOD COD 7000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD 7000E CW RTTY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 DÉCOD COD MICROWAVE 4000 1500 NINC PK 232 MBX ALL MODES 1400 NINC PK 232 ALL MODES 1400 NINC PK 2010 NINTY 500 NINC PK 2010 NINTY 500 NINC PK 2010 NINTY 500 NAESU FY 707 VFO EXT 1200 YAESU FY 707 VFO EXT 500 YAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 500 YAESU FTT 12 POUR FT50 500 YAESU FRB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	RARE ENSEMBLE 6 BIP + TX 1	500 I
DECOD COD 9000F CW RTIY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 TNC PK 232 MBX ALL MODES 2000 TNC PK 232 AIL MODES 1400 TNC MFJ 1224 CW RTTY 500 TNC PACOM TINY2 500 TAESU FT 707 VFO EXT 1200 VAESU FT 707 VFO EXT 300 VAESU FT 707 VFO EXT 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	DECOD WAVECOM 4010	5000 I
DECOD COD 9000F CW RTIY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 TNC PK 232 MBX ALL MODES 2000 TNC PK 232 AIL MODES 1400 TNC MFJ 1224 CW RTTY 500 TNC PACOM TINY2 500 TAESU FT 707 VFO EXT 1200 VAESU FT 707 VFO EXT 300 VAESU FT 707 VFO EXT 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	DECOD TONO 350 CW RTTY	1000
DECOD COD 9000F CW RTIY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 TNC PK 232 MBX ALL MODES 2000 TNC PK 232 AIL MODES 1400 TNC MFJ 1224 CW RTTY 500 TNC PACOM TINY2 500 TAESU FT 707 VFO EXT 1200 VAESU FT 707 VFO EXT 300 VAESU FT 707 VFO EXT 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	DECOD TONO 550 CW RTTY	1200 I
DECOD COD 9000F CW RTIY 2500 DÉCOD COD HAL 6885 VISU 3000 TNC PK 232 MBX ALL MODES 2000 TNC PK 232 AIL MODES 1400 TNC MFJ 1224 CW RTTY 500 TNC PACOM TINY2 500 TAESU FT 707 VFO EXT 1200 VAESU FT 707 VFO EXT 300 VAESU FT 707 VFO EXT 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FT 12 POUR FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 VAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	DECOD COD 7000E CW RTTY	2000
DECOD COD MICROWAVE 4000. 1500 INC PK 232 MBX ALL MODES. 2000 INC PK 232 ALL MODES. 1400 INC MF 1224 CW RITY. 500 INC PACOM TINY2. 500 DECODEUR MF1 462 SANS PC. 1000 YAESU FV 707 VFO EXT. 1200 YAESU FV 707 VFO EXT. 1200 YAESU FK1/FK7/FRA 7700PIECE. 500 YAESU BLOC MEMOIRE 7700. 500 YAESU FFS FILTRE 7700 NEUF. 300 YAESU YC 221 FREQ FT221 NEUF. 800 YAESU FTT 12 POUR FT50. 250 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50. 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50. 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50. 300	DECOD COD 9000E CW RITY	2500 I
DECOD COD MICROWAVE 4000. 1500 INC PK 232 MBX ALL MODES. 2000 INC PK 232 ALL MODES. 1400 INC MF 1224 CW RITY. 500 INC PACOM TINY2. 500 DECODEUR MF1 462 SANS PC. 1000 YAESU FV 707 VFO EXT. 1200 YAESU FV 707 VFO EXT. 1200 YAESU FK1/FK7/FRA 7700PIECE. 500 YAESU BLOC MEMOIRE 7700. 500 YAESU FFS FILTRE 7700 NEUF. 300 YAESU YC 221 FREQ FT221 NEUF. 800 YAESU FTT 12 POUR FT50. 250 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50. 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50. 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50. 300	DECOD COD HAL 6885 VISU	3000
INC PK 232 ALL MODES 1400 INC MF1 1224 CW RITY 500 INC PACOM TINY2 500 DECODEUR MF1 462 SANS PC 1000 YAESU FKT / FKT / TOO PIECE 500 YAESU FRT / FRY / FKT / TOO PIECE 500 YAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 YAESU FC SCH FT 12 POUR FT50 250 YAESU FT 12 POUR FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300	DECOD COD MICROWAVE 4000	1500 I
INC PACOM TINY2	TNC PK 232 MBX ALL MODES	2000
INC PACOM TINY2	TNC PK 232 ALL MODES	1400
YAESU FY 707 VFO EXT	TNC MFJ 1224 CW RTTY	. 500
YAESU FY 707 VFO EXT	TNC PACOM TINY2	. 500 1
YAESU FRT/FRV/FRA 7700PIECE 500 YAESU BLOC MEMOIRE 7700 500 YAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 YAESU FT 12 POUR FT50 250 YAESU FT 12 POUR FT50 250 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 300 YAFSU PA 6 ADAP FT MOB NEUF 150	DECODEUR MFJ 462 SANS PC	1000
YAESU BLOC MEMOIRE 7700 500 YAESU FFS FILTRE 7700 NEUF 300 YAESU YC 221 FREQ FT221 NEUF 800 YAESU FT 12 POUR FT50 250 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 .300 YAESU PA 6 ADAP FT MOR NEUF 150	YAESU FV 707 VFO EXT	1200
YAESU FTT 12 POUR FT50 250 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 . 300 YAFSU PA 6 ADAP FT MOB NEUF 150	YAESU FRI/FRV/FRA 7700PIECE	. 500
YAESU FTT 12 POUR FT50 250 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 . 300 YAFSU PA 6 ADAP FT MOB NEUF 150	YAESU BLOC MEMOIRE //OU	. 500
YAESU FTT 12 POUR FT50 250 YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50 . 300 YAFSU PA 6 ADAP FT MOB NEUF 150	YAESU FF5 FILIRE 7700 NEUF	. 300
YAFSU PA 6 ADAP FT MOB NEUF 150	YAESU YC 221 FREQ F1221 NEUF	. 800
YAFSU PA 6 ADAP FT MOB NEUF 150	YAESU FIT 12 POUR FI50	. 250
YAESU PA 6 ADAP FI MOB NEUF 150 YAESU FILTRE FI À PARTIR DE 300	YAESU FNB 42 9.6 V 1.1 AMP FT50	. 300
YAESU FILTRE HI A PARTIR DE 300	YAESU PA 6 ADAP FT MOB NEUF	. 150
	YAESU FILTRE HI A PARTIR DE	. 300

YAESU FRV 8800 CONV VHF. 1200 F

100 F

200 F

400 F

ca	
YAESU PLATINE FM FT ONE	. 400 F
YAESU PLATINE AM FT 277ZD	. 400 F
YAESU PLATINE AM FT 277ZD YAESU MICRO MD1 B8 OCCAS	. 500 F
YAESU MICRO MD1 B8 NEUF YAESU SUPPORT MOB À PARTIR DE	. 600 F
YAESU SUPPORT MOB À PARTIR DE	. 150 F
KENWOOD SM 220 MON SCOPE	2500 F
KENWOOD IF 232 C INTER PC	. 500 F
KENWOOD DRU3	. 500 F
KENWOOD VS3	. 300 F
KENWOOD VS3	. 300 F
MICRO KENWOOD MC80	400 F
MICRO KENWOOD MC85	600 F
ICOM UT 106 DSP UNIT. ICOM EX 310 SYNT VOCAL R70/71 ICOM EX 242 FM UNIT IC 740	. 500 F
ICOM EX 310 SYNT VOCAL R70/71	. 500 F
ICOM EX 242 FM UNIT IC 740	. 400 F
ICOM RC 11 TELECOM R71	. 250 F
ICOM UT 49 DTMF UNIT	. 100 F
ICOM CTCSS	. 100 F
MANIP HY MOUND NEUF À PARTIR	DE350
YAESU FRB 757 RELAIS BOX NEUF .	. 250 F
DAIWA CN 620 A SWR 1 KW YAESU MEMOIRE 901/902 DM	. 800 F
YAESU MEMOIRE 901/902 DM	. 250 F
YAESU YH 2 MIC CASQUE NEUF	. 200 F
YAESU MICRO DTMF MH 15 NEUF	. 200 F
MICROWAVE TRV 144/432	. 800 F
BASE CB GALAXY TBE	1500 F
CONVEKLIZZERK DALONG ATE	. 300 F
NOMBREUV ACCECCOR	C EN

NOMBREUX ACCESSOIRES EN STOCK - NOUS CONSULTER

ADRESSE COMMANDE **ECA - BP 03 78270 BONNIERES SEINE**

DISQUETTE 3.5 AVEC AU CHOIX 20 PHOTOS WIN 95 CONTRE 10 TIMBRES À 3 F

VOS PETITES ANNONCES

- Les textes des petites annonces et des publicités étant rédigés par les annonceurs eux-mêmes, la responsabilité de la rédaction de **CQ Radioamateur** ne peut être, en aucune façon, engagée. en cas de propositions de matériels non conformes à la réglementation mentation.
- (34) Cherche RX petit prix FRG-7 ou ICR70 ou autre. Echange possible contre ICF PR080 Sony 150 k à 200 MHz. Faire offre. Tél: 06 14 09 45 31
- (44) Vends très beau RX JRC NRD 525 tous modes, 0 à 34 MHz, 200 mémoires, doc. complète, excellent état, prix : 6 500 F + port. Tél : 02 40 61 44 17.
- (45) Vends récepteur 1940 biscuit de la résistance ; Cours TV par K7 vidéo + livre TV ; 1 lot de récepteur BCL années 40 à 60. Tél: 02 38 92 54 92, HR
- (63) Vends récepteur ICR70, TBE, FM unit. Tél: 04 73 52 01 20
- (67) Vends RX JRC NRD, parait état : 5 000 F ; RX Kenwood R600, parfait état : 1 500 F ; Analyseur de spectre AOR SDU 5000, version multi-récepteurs, état neuf : 4 000 F Plusieurs quartz additionnels Drake série R4 : 100 F pièce. Tél/Fax : 03 88 06 04 71.
- (67) Vends RX Standard Ax700 très bon état, avec analyseur, vendu avec alim et antenne portable. FM AM WFM. Tél: 06 82 93 79 34.
- (68) Vends RX Sony PRO 80, état neuf + 2 émetteurs mobile Zodiac H 5006 + 3 portables Zodiac P 3006 en bon état. Tél: 03 89 25 52 76. après 17 heures
- (69) Achète divers radios Panasonic portables, types RFB-20-40-45-60-65, etc. Recherche anciens numéros Passport to World Band radio et WRTH. Bon prix offert. Tél: 04 78 84 49 60
- (69) Vends alimentation 22 ampères : 500 F ; Haut-parleur haut de gamme, neuf, emballage + notice, facture SP8, cédé: 600 F (valeur: 1 200 F). Tél: 04 78 84 49 60
- (69) Vends récepteurs Sattelit Grundig 3400 cédé : 1 400 F ; RX large bande SX200, 25 MHz à 512 MHz, cédé : 700 F RX Technimarc NR-F1, cédé : 700 F; RX large bande DJ-X1

- Alinco, 100 kHz à 1300 MHz, cédé : 1 300 F. Tél : 04 78 89 77 56.
- (69) Vends RX pour satellites défilants météosat 137 MHz, alim 12 Volts externe nécessaire avec HP et alva zéro central: 600 F plus frais de port. Tél: 04 78 78 14 38
- (78) Recherche récepteur VHF-UHF pour débuter dans l'écoute des VHF-UHF à petit prix. Faire offre à René. Tél: 01 30 51 81 24
- (78) Vends RX Icom IC-R2 500 kHz à 1300 MHz neuf, avec housse, emballage d'origine. Tél: 01 39 62 37 83.
- (80) Vends pour collection RX AME 7H année 92, état de marche. Poids : 60 kg Contactez F10728. Tél : 06 14 58 02 39.
- (83) Vends TRX Lowe HF 225 AM LSB USB CW + clavier cde à distance : 3 000 F ; CB Midland 4001, 120 canaux : 500 F. Tél : 04 94 45 30 94.
- (92) Vends récepteur VHF UHF marque JRC mod E81e NRD 545 avec casque ST3 très peu servi acheté II y a 4 mois, prix demandé : 16 000 F, prix neuf : 21 000 F. Facture fournie. Tél : 01 46 56 11 59.
- (92) Vends récepteur ondes courtes Marc NR 82 F1 valeur 3 000 F, vendu : 1 300 F ; Récepteur 144-146 = 250 F RX UHF-VHF: 500 F; Antenne active: 800 F. Tel: 01 46 64 59 07.
- (93) Recherche Grundig Satellit années 60 à 90, même en panne ainsi que tout récepteur FM OC de marque allemande (Telefunken Nordmende Braun, etc.) et tout poste à lampes de même origine. Tél: 01 48 59 31 90
- (93) Vends JRC NRD545 + convertisseur 30 à 2 GHz neuf sous garantie : 15 500 F ICR75 option DSP + filtre FL52A CW neuf sous garantie : 7 000 F. Tél : 01 48 46 62 21.

ANTENNES

- (06) Vends Loop MFJ1786, 10 à 30 MHz, 100 W:2 200 F (valeur: 3 600 F); G5RV 10 à 30 MHz, neuve: 250 F; Ant 50 à 800 MHz RX neuve: 600 F. Tél: 06 85 67 45 28. jlc@netbay.MC
- (06) Vends boîte d'accord KW (EZ Match) pour antenne Levy ou Zepp Tél: 04 93 49 32 45, F8JN.

- (07) Vends antenne verticale fixe VHF-UHF 5,20 m de longueur en fibre de verre à état neuf, utilisée 8 jours 500 F; Antenne VHF Tonna 9 éléments verticale comme neuve, sortie dur fiche N : 300 F. Tél: 06 70 07 06 63
- (12) Recherche/achète antennes Yagi 9/11 élts, croi-sées, 144 MHz Tonna + 21 élts 430 MHz. Faire offre. Tél: 05 65 67 39 48.
- (29) Vends 3 éléments de mât vidéo de 3 m chacun, galva, assemblages triangulaires de 16 cm de côté : 900 F. Tél : 02 98 04 49 72, le soir après 20 heures
- (30) Vends beam monobande 10 m, 3 éléments : 900 F. Tél/Fax : 04 66 62 09 93.
- (31) Achète antenne Jaybeam 2 x 8 élts couplés par 1 bon état ou 2 fois 9 élts verticaux similaires en bon état. Tél: 05 61 08 04 29, le soir. henri.fiorido@wanadoo.fr
- (34) Vends antenne décamétrique TA33, boom 7,80 m, TBE: 1 400 F. Tél: 04 67 87 97 92.
- (35) Vends pylône haubanné section de 3 mètres, longueur 24 mètres, avec accessoires : 800 F. Tél : 02 99 96 36 11. Fax : 02 99 96 09 09.
- (36) Vends antenne US Force 12, 9 éléments de 40 à 10 m, boom, prix: 4 000 F; Antenne US Force 12 = EF180, dipôle rotatif, 8 m 16 m de long, prix : 2 000 F Tél : 02 54 22 90 91.
- (41) Vends antenne verticale GAP Voyager DX, 160-80-40-20-13,75 m neuve avec socle, 8 haubans + 3 radians de 19 m au sol, parfait état, net : 4 000 F. Tél: 02 54 97 63 19, HR
- (50) F400Q vend pylône Balmet 12 m cage accessoires : 1 400 F + port. Tél : 02 33 94 54 12.
- (57) Vends antenne VHF 16 éléments Tonna vendue cause erreur achat chez un revendeur donc encore garantie. Nicolas, F4CTS, F6KMO.FCAL.FRA.EU&M. Tél: 03 87 74 60 97.
- (59) Vends antenne Cubical Quad 2 éléments 27 MHz 400 F + port ; Boîte accord manuelle MFJ-941E : 400 F + port; Casque contester: 150 F + port; Rotor 50 kg: 200 F + port. Tél: 06 09 60 05 27

- (60) Vends antenne Delta-Loop, 2 éléments BE + rotor G250 neuf, prix: 1 900 F + port. Tél: 03 44 83 71 56.
- (60) Vends antenne filaire FD3 neuve. Prix: 350 F+ port. Tél: 03 44 83 71 56.
- (91) Vends antenne active boîte d'accord 0,15 MHz, 30 MHz, FRA-7700 Yaesu, excellent état, prix : 500 F. Tél : 01 60 14 74 19.
- (93) Vends antenne VHF 5 éléments à resouder : 60 F. Tél : 06 83 67 72 53.
- Vends rotor antenne Kenpro KR1000S avec boîtier de commande et 30 mètres de câble, liaison fils, prix 1 500 F. E-mail: Jmonar2

MESURE

- (25) Recherche mesureur de champ analogique ou numérique.Tél/Fax: 02 51 35 15 44.
- (54) Vends superbe générateur HP8640B opt.00/003, HF 046-553 MHz / BF: 0,02-600 kHz/Fréquencemètre: 0,02-550 MHz; AM/FM/PUM, protège contre 25 W, HF, faible bruit de phase SSB, verrouillage de phase, -145 (10 nV) à +19 dBm : 5 900 F. Tél: 03 83 44 58 39, vers 20 h 30.
- (59) Vends ondemètre dipmètre Ferisol neuf avec schéma et toutes ses bobines ; Vends lampemètre Metrix neuf avec notice. Tél: 06 68 40 21 61.
- (83) Vends livres techniques, liste sur demande ; Oscillo Schlum. type 5013, P850F Géné fonction Wobu Wavetec type 144, P950. Tél: 04 94 57 96 90.
- Vends ampli mobile 300 à 30 MHz ou échange interface. Faire offre. Tél: 06 83 67 72 53.

INFORMATIQUE

- (04) Vends décodeur CW RTTY + moniteur: 1 500 F; Interface SSTV + logiciel : 250 F. Tél : 04 92 35 41 40, le soir ou 06 82 75 66 19.
- (25) Recherche doc. et programmes complet pour le GW et QBasic, prix OM. Tél : 03 81 91 12 08, le soir.
- (35) F-10825 recherche carte vidéo 1 Mo Chipset Cirrus + notice. Tél : 02 99 47 90 28 Fax : 02 99 47 87 42.
- (59) Recherche pour 433DX IBM modem Slot ISA et lecteur de CD Rom, prix OM. F5JML,



DISQUETTE 3.5 AVEC
20 PHOTOS WIN 95 CONTRE
10 TIMBRES À 3 F
MAGAZIN : SUR R.D.V.

Lefèvre Maurice, 1 rue du Monument, 59740 Felleries. Tél: 03 27 59 06 52

(63) Vends PK232MBX + PAC-TOR certifié carte EPROM neuve, garantie/facture du 25/01/2000, prix : 1 600 F franco. Tél: 04 73 96 03 92, F5IOC.

(71) Recherche divers logiciels radio sous DOS CW/SSTV/JVFAX/Journal de trafic

Tél: 03 85 53 80 47

(97) Recherche scanner large bande 0-1300 MHz et logiciel de météo fonctionnant sans interface et sous Windows.

Goods.Family@Wanadoo, fr Tél: 05 90 59 25 67

DIVERS

(04) Vends rotor + télécommande rotation ± 70° : 1 000 F. Tél : 06 82 75 66 19 ou 04 92 35 41 40.

(04) Vends parapente + vario 500 F ou échange contre antenne déca ou VHF ou TX déc. faire offre. Tél: 06 82 75 66 19 ou 04 92 35 41 40.

(04) Vends paire VHF portable 165 MHz : 1 500 F. Tél : 06 82 75 66 19 ou 04 92 35 41 40.

(07) Vends Wattmètre ROSmètre Daiwa CN 103 L de 140 à 525 MHz sortie en fiche N : 500 F. Tél: 06 70 07 06 63

(07) Vends disjoncteur 10-16-20A: 45 F pièce Legrand Tél: 06 82 75 66 19

(09) Vends ou échange surplus militaire, équipement RCS8B, ampli BC908B; Vends Power meter swr 1,8 MHz à 200 MHz marque Diamond SX2000 : Prix : 600 F Tél: 06 61 98 63 24

(12) Vends ensemble FM 88-108 MHz prêt à émettre 1 pilote 20 W + 1 booster 250 W + booster 2 kW (le tout avec schémas) + antenne 3 élts Inox en KDO! Le tout : 31 000 F. Faire offre. Tél : 05 65 67 39 48.

(12) Vends faisceau 8,5 GHz comprenant 2 paraboles Ø80 + sources + interfaces + racks 19" + fixations + préamplientrée MPX-10 canaux, prix 28 000 F. Faire offre. Tél: 05 65 67 39 48.

(12) Vends ampli/booster FM 88-108 MHz, P.in=40 W - P.out = 20 kW (TBÉ) avec schéma (+1 tube + 1 Yagi émission lnox 3 élts en KDO 8) prix sacrifié : 22 000 F. Faire offre. Tél: 05 65 67 39 48

(12) Vends pilote FM 88-108 MHz, 20 W, prix: 4 500 F; Ampli FM 250 W/IN=20 W, prix: 5 500 F; Appareils livrés avec schémas. Faire offre. Tél: 05 65 67 39 48

(12) Vends ensemble émetteur/récepteur audio/vidéo F=1,5 GHz, P=1,5 W, 32 dBm

E.C.A. MATERIEI SURPLUS MILITA

TÉL: 01-30-98-96-44/06-07-99-03-28

Fax: 01-30-42-07-67

Site internet: http://www.ers.fr/eca

RX TRC 394A HF 220 V 3500 F RX RACAL RA 17 RX HF 3500 F RX STODDART 3000 F RX STODDART GONIO 1500 F RX BC 683 12 VOLTS 600 F BC 221 220 VOLTS 600 F GÉNÉRATEUR FM SG12/AV 1200 F BC 684 12 VOLTS TX 600 F THC 382 TRX HF 800 F BC 659 600 F ANGRC9 1000 F PSOPHOMÈTRE LEA 400 F ER 69A TRX AIR 800 F TRPP8 BANANE PILET 5 V 600 F	CABLE V 128 ALIM . 100 F CORDON CD 608 . 50 F CORDON CD 307 . 50 F CORDON CD 1096 C9 DY88 . 100 F ENSEMBLE ANT . 150 F HOUSSE ANT . 100 F HAUT-PARLEUR LS 7 . 200 F CASQUE HS 30 + CD307 CD604 . 200 F CASQUE HS 30 . 100 F PROTEGE MICRO . 50 F MANIPULATEUR J 45 NEUF . 250 F SAC DOS BC172 . 150 F EXTRACTEUR DE LAMP . 50 F EXTRACTEUR DE LAMP . 50 F EXTRACTEUR DE TUBE . 50 F MICROPHONE T17 . 100 F HAUBAN ANT HB 43 A . 100 F
CPRC 26 TRX PORT	BOÎTIER PILE 12 V PRC10
EN SACCOCHE, NEUFS (FRANCO DE PORT)	+ ACCESSOIRES NEUFS
SET DE LAMP. ANGRC9	QUANTITÉ LIMITÉE 2400 F GENE FM URM 48 20/100 1000 F
PILEMETRE BE 16	FREQUENCEMETRE FERISOL
AN 194 COUPLEUR ANT 400 F	HA 3008 + TIRR 500 MHZ 1000 F
HP LS166/U200 F	SET DE TUBES POUR BC24A NEUF 250 F
HP LS 7 OCCASION100 F	EMBASE ANT JEEP 100 F SUPPORT AMB JEEP 100 F
COMBINE PRC 10	FMBASE MAT IA 7 SEIJIE 150 F
COMBINE BC 659	EMBASE MAT LA 7 SEULE
CASQUE MIC CHAR + BC 200F PROMO CAISSE ACCESSOIRES	ECA SURPLUS - BP 03
LKOMO CHISSE ACCESSOIKES	78270 BONNIERES SEINE

150 F

BULLETIN DE PETITE ANNON*C*E

Pour la parution du mois d'avril 2000, date limite de réception le 10 mars 2000 avant midi. Au-delà, votre petite annonce sera reportée sur le mois suivant.

1	N° ra	o du d	dépar lant à	teme l'anr	nt se		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	Ī	1		Ī	1	
		1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1

Choisissez votre rubrique

VENDS ACHETE		ANTENNES	
ECHANGE	ō	MESURE	
TRANSCEIVERS		INFORMATIQUE	
DECEDITELIDE		DIVEDS	

Le classement de nos annonces est un service à nos lecteurs. A ce titre, la rédaction se réserve le droit de modifier l'affectation d'une rubrique ou d'une sous-rubrique demandée par l'annonceur et en aucun cas le journal ne pourra être tenu pour responsable de ce classement qui ne représente qu'une simple indication.

VOTRE IDENTIFICATION (elle ne figurera pas dans votre annonce)

ANGRC9 COMPLET NEUF 1200 F

ACCESSOIRES ANGRC9 NEUFS

MOUTING ANGRC9 MOB

M. MME. MLLE	8
M. MME. MLLE	3/20
Adresse	
Téléphone	
· crepriorie	

COMMENT FAIRE PARAITRE?

Deux solutions:

• Par courrier : Adressez cette page ou une copie à : CQ Magazine -Petites Annonces - Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRES

Par télécopie : 04 67 87 29 65 (inutile de confirmer par courrier)

Merci d'avoir choisi CQ MAGAZINE pour votre petite annonce!

VOS PETITES ANNONCES

(voir CQ n°49) avec racks 19" + alim + schémathèque, le tout 4 000 F. Faire offre. Tél: 05 65 67 39 48

(13) Recherche notice en français ou traduction pour Yaesu FT-707, minimum 10 première pages. Règle frais selon accord. Tél: 04 91 34 19 97.

(13) Vends décodeur CW RRTY AMTOR ASCII MFJ-462B écran LCD intégré, état neuf, sortie imprimante, acheté 12/98 GES, notice : 1 000 F. Tél : 04 91 34 19 97.

(13) Vends presse à coller 35 mm professionnelle au scotch (modèle actuellement utilisé dans la plupart des cabines de cinéma), prix : 300 F + port. Tél : 04 42 89 83 50, à partir de 19 heures

(26) Vends boîte accord FC700 : 600 F + micro Yaesu MD1C8 : 500 F. Tél : 04 75 26 06 36 ou 06 81 71 54 87.

(30) Vends ampli HF pour mobiles, Henry SS750HF: Tél/Fax: 04 66 62 09 93

(31) Vends PK 232 TBE, antenne déca TH3JR. Tél : 05 61 51 09 27 ou 06 14 48 52 77.

(31) Recherche la notice ou les photocopies du généra-teur HF Heathkit IG-102E, frais remboursé Tél: 05 61 00 26 57

(31) Vends ampli + préampli Daiwa LA-2035R entrée 1 à 5 W, sortie 35-40 W. C'est un ampli VHF SSB FM, prix: 400 F + port. F4BWK, Arnaud. Tél: 05 61 70 38 47.

(34) Vends ampli 50 MHz triode céramique, alim intégrée, 500 W HF, neuf: 4 990 F; TL922 Kenwood: 10 000 F; Ampli BF audiophile, classe A, stéréo, EL34, pas de cond. de liaison, comut ultra linéaire, contre réaction, aigues, source, sur face avant, tubes apparents, ventilation silencieuse, neuf 4 500 F. Tél: 06 11 59 13 90, Olivier.

(34) Vends ampli stéréo classe A, audiophile (pas de condensateur de liaison...), tubes appareils, érglages face avant : du CR, par pas, des aiguës, de la comut. ultra-linéaire/normale, A EL 34 ou EL 84, très grande dynamique 4 500 F; Ampli Kenwood TL922 : 10 000 F; Ampli 50 MHz, alim. intégrée, à triode céramique : 500 W: 4 990 F Ampli 50

MHz, alim intégrée, tubes : 2x572B, 600 W : 6 000 F. Tel : 06 11 59 13 90, F4AHK.

(36) Vends PK 232 MBX, prix: 1 500 F Comelec CQFT9601 équipé commutateur 3 transceivers, prix : 650 F. Tél : 02 54 22 90 91.

(41) Vends alim. Philips 13,8 V-20 Amp : 1 000 F ; Survol-teur réglable 220 V et 110 V 500 watts marque Metrix 200 F; Filtre secteur 220 V-220 V soldé : 50 F ; Balun Air coax. avec 2 PL : 30 F ; Micro Handy Excit 9 volts pied de table: 100 F; Support ressort auto pour ant. vert.: 40 F Magnéto K7 lect-enreg-stéréo Edison: 100 F; Préampli VHF 144-146, 2 câbles 2PLN : 1 000 F ; 20 m câble 4 paires pour rotor : 100 F. Tél: 02 54 97 63 19, HR

(41) Vends coffret métal ventilateur force ou pour chauff. insert: 200 F; Malle toit-auto "Thule" neuve: 800 F; Grou-pe électrogène 220 V Honda, 650 Watts Compresseur poin 3 000 F; Compresseur peinture 100 litres électrique 220 V, tuyau-pistolet neuf : 1 000 F ; Tondeuse occas moto-standart ess.: 200 F; Colleuse fims 8 mm neuvesocle, 2 enroulements manuel 100 F; Machine à écrire coffret occas soldé : 50 F Tél: 02 54 97 63 19, HR

(41) Vends ampli HF CTE737, CTE 747, EA50 et transverter 28-144 MHz tous modes ; Cherche FT-208R pour pièces, ROSMètre VHF et UHF et transverter 28-50 MHz. Tél: 02 54 80 42 98.

(56) Vends Icom IC-R7E, prix: 4 000 F + décodeur Pocom AFR 8000, prix : 4 500 F + antenne CRZ11 Comet : 1 000 F. Tél: 02 97 05 30 27

(59) Vends cassettes apprentissage Morse avec livret explicatif et correction des exercices : 200 F. Tél : 03 27 24 65 46.

(60) Vends HP SP950 neuf, prix : 900 F + port. Tél : 03 44 83 71 56

(60) Vends micro Yaesu MD1 B8, BE, prix: 600 F + port. Tél: 03 44 83 71 56.

(60) Vends CB President Richard AM FM SSB, BE, prix : 700 F + port ; Vends SS 360FM avec fréquencemètre, BE; prix 900 F + port. Tel: 03 44 83 71 56

(62) Vends ampli Ameritron AL1500 2K moduler: 14 000 F Pylône autoportant 18 m :

5 000 F; Antenne ST11DX 5 élts : 1 500 F; Micro casque Telex : 500 F; TOS-Watt Daiwa DN720II 1 000 F Tél: 06 63 00 39 11

(62 Vends BV 603 AL Zetagi jamais servi cause arrêt (ampli CB). Tél: 03 21 64 02 95, le soir.

(62) Vends caméscope H18 Canon E850 (son hifi, zoom 8x, 8,5-68 mm et macro, télécomm, effets spéciaux, fondu, titrage) + étui rembouré Hama, pied photo, chargeur-déchargeur Ham, 2 accus longue durée, cassette nettoyage. Parfait état de fonctionnement: 3 000 F. Tél: 03 21 54 19 88, F5PSI

(66) Vends divers lots de composants électroniques + livres : liste contre ETSA Divers appareils de mesure état neuf, ampli BGY.33, 88 à 108 MHz, FM : 400 F. Tél : 04 68 54 18 75, l'après-midi.

(67) Vends Icom IC-2 SRE émetteur 144 (TX de 140 à 150 MHz) double affichage avec scanner 25 à 950 MHz avec chargeur + accu + accu pile : 1 800 F; Station météosat DATA TOOLS avec un récepteur pro, 137 et 1,7 MHz digital acheté 4 000 F+ interface FM et AM slot ISA acheté 4 000 F + convertis-seur 1,7 MHz-137 MHz à fixer sur la tête acheté 5 300 F + tête, prix 6 000 F, le tout ; Récepteur satellite défilant digital avec modem AM, acheté 4 400 F vendu 1 800 F Caméscope d'épaule SONY HI8 Pro, V5000 HIFI stéréo : 4 500 F. Tél : 03 88 97 09 05, répondeur ou pascal.sturm@libertysurf.fr

(68) Recherche coordonnées de clubs cibistes sur la région Alsace, le Haut-Rhin, avec n° de téléphone. Ecrire à : S. Jacob, 11, rue du Streinac-ker, 68800 Thann.

(71) Vends Jackson + DM7000 1 300 F; HQ1000 : 200 F; BV131 : 350 F; Alim EPS 10/112A : 200 F; Alim S12106WM : 300 ; F 1/2 onde 150 F. Tél : 06 11 62 11 16.

(71) Vends micro casque contest, fonctionne au vox ou pédale PTT au pied fournie, QSJ: 600 F port compris. Tél: 03 85 85 34 92 ou 06 60 71 69 15, F5RZJ

(79) Vends assortiment connectique 20 PL259, 10 S0239, 10 fiches "BNC", 10 fiches "N", le lot franco: 240 F Tél: 05 49 21 56 93. après 19 heures.

(80) Vends décodeur MFJ-462B écran LCD CW RTTY FEC AMTOR ASCII, prix: 1 000 F+ CRT Neptne TX 240 cx AM/FM/SSB 30 W, prix: 800 F. Tél: 03 22 75 04 92, Philippe.

(83) Vends camescope Sony

ccd-F450e FM 2 têtes ogi macro autofocus illumination mini 3 lux exposition auto ou manuel capteur ccd 400000 pixels obturateur électronique, télécommande infrarouge, tous cela en bon état de fonctionnement, à réviser la partie mécanique du magnéto. Parfait pour faire de la TVA,

prix à débattre. Faire offre à : Bernard F1BFB

Tél: 04 94 97 84 03.

(84) Vends haut-parleurs auto Ø160 diamètre double cone neufs: 120 F; TNC KPC 3 Kamtronic, neuf avec doc et câble logiciel. Tél: 04 90 34 35 53, HR

(84) Vends autoradio Grundig TBE, façade détachable, auto reverse, 6 mémoires : 500 F Vends motoréducteur TRI-380 QRO pour grands aériens: 400 Tél: 04 90 34 35 53, HR.

(85) Recherche notices schémas en Français du TX/RX Icom IC-725 et alim Icom PS 55, frais remboursés Recherche emballage des 2 modèles Tél: 02 51 06 34 34.

(85) Vends antenne active coupleur RX CV changé Vectronic AT100 : 200 F + port ; Achète coupleur HF style AT300CN, prix QRP. Tél: 02 51 06 34 34.

(93) Vends ou échange micro de table Yaesu MD1-B8 neuf, jamais servi : 600 F ou échan-ge contre HP ext. Yaesu SP5 (pour FT-1000D) ou PK 88 état neuf; Kenwood MC50: 500 F BE; Décodeur CW RTTY Tono 350 ayan to 200 servi, notice en Français: 1 000 F + port. Faire offre à : Verney Philippe, 50 rue Albert David, 93410 Vaujours.

(91) Vends divers matériels VHF UHF surplus informatique Liste contre ETSA. E-mail: henriagu@free.fr

Une petite annonce à þasser sur internet...

http://www.ers.fr/cq



KENWOOD PRIZ



prix Ma





etc...

on sai



EMEZ





foudroyés:

1.480 FITC TH-22 TH-D7E

2.485 FTTC

1.985 FTTC TH-G71

2.790 FTTC TM-G707 **TS-570DG**

VC-H1

8.285 FTTC

PROMO



FT-100



IC-706MKIIG


IC-746

IC-756pro DISPO

IC-Q7

IC-T2

IC-T81

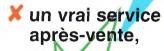

un vrai stock de pièces détachées,

de nombreuses marques américaines et japonaises





http://www.ges.fr — e-mail: info@ges.fr

Occasions révisées et garanties

Crédit immédiat adapté sur demande

ELECTRONIQUE

Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE 205, rue de l'Industrie

Tél.: 01.64.41.78.88 - Télécopie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01.43.41.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04 G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél.: 04.78.93.99.55 G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 03.21.48.09.30 G.E.S. PYRENEES: 5 place Phillippe Olombel, 81200 Mazamet, tél.: 05.63.61.31.41 Prix revendeurs et exportation Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours


TTC, port en sus,

Abonnez-Vous!

raisons qui feront de vous des lecteurs privilégiés

- Une économie appréciable : Jusqu'à 3 mois de lecture gratuite
- Satisfait ou remboursé:
 Pour toute résiliation, nous vous remboursons les numéros non servis.
- Rapidité et confort :
 Recevez, chaque mois, votre magazine directement à domicile.
- Prix ? Pas de surprise !
 Nous garantissons nos tarifs pendant toute la durée de votre abonnement.
- Mobilité:
 Vous partez en vacances, vous changez d'adresse, dites-le nous, CQ RADIOAMATEUR vous suit partout.

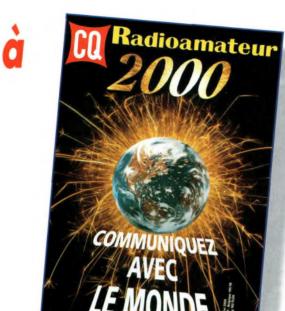(*) Autres pays nous consulter (Tél.: 04 67 16 30 40 - Fax: 04 67 87 29 65)



1 an: 250 Frs
l'abonnement pour 11 numéros

2 ans: 476 Frs
l'abonnement pour 22 numéros



BULLETIN D'ABONNEMENT à MRadioamateu

à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre réglem	ent à : PROCOM	EDITIONS SA-Abt CQ Radioamateur - Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 Le CRES
السرامية, Je m'abonne à CQ RADIOAMATEUI		Nom : M ^{me} , M ^{elle} , M
3 MOIS (3 numéros) au prix de 70F!	(CEE + 18 F)*	Prénom:
6 MOIS (6 numéros) au prix de 130F!	(CEE + 35 F)*	Adresse:
The contract of the contract o	(CLL T / O I)	
2 ANS (22 numéros) au prix de 476F!	(CEE + 140 F)*	Code Postal

Ci-joint mon	règlement (à l'ordre de PROCOM EDITIONS) 🔲 par Chèque Bancaire ou Postal	par Mandat-Lettre
par Carte Bancaire	Numéro de la carte : _ _ _ _ _ _	Expire le : _ _

Prix de lancement 298

Electronique Composants et systèmes d'application

Cet ouvrage, qui s'adresse à un large public, présente de façon dé taillée et pratique les concepts des composants électroniques et des circuits. Les schémas tout en couleur permettent une parfaite compréhension de l'exposé. Une grande partie du texte, consacrée au dépannage, aux applications et à l'utilisation de fiches techniques permet de faire le lien entre l'aspect théorique et la pratique.Ce manuel comporte de fréquents résumés, des questions de révision à la fin de chaque section, de très nombreux exemples développés

À la fin de chaque chapitre, il propose un résumé, un glossaire, un rappel des formules importantes, une auto-évaluation, ainsi que des problèmes résolus. Ces derniers sont de quatre types : problèmes de base, problèmes de dépannage, problèmes pour fiche technique et problèmes avancés. Chaque <mark>chapitre s'ac-</mark> compagne d'un "projet réel". Les exemples développés et les sections de dépannage contiennent des exercices sur Electronics Workbench et PSpice disponibles sur le Web.

Nouveautés

LES APPAREILS BF À LAMPES

165 F

Les microcontrôleurs ST7 Ref. 123D Cet ouvrage rassemble une documentation rare sur la concep-tion des amplificateurs à lampes, accompagnée d'une étude technique et historique approfondie de la fabrication Bouyer. Après avoir exposé les principes simples de l'amplification, l'auteur analyse un grand nombre d'appareils, dévoile les règles fondamentales de la sonorisation, expose une méthode rationnelle de dépannage et délivre au lecteur un es-ensemble de tours demains ainsi que des adresse utiles

E HAUT-PARLEUE 240 F



Amplificateurs à tubes de 10 W à 100 W Ref. 122P

Cet ouvrage est consacré à l'amélioration des transformateurs de sortie toriques et leurs schémas pour repousser les limites de la bande passante et réduire la distorsion. Le choix du transformateur torique trouve son foncdement à différents niveaux que l'auteur analyse posément et objectivement



Guide Mondial

des semi-conducteurs Ref. 1D Ce guide offre le maximum de renseignements

dans un minimum de place. Il présente un double classement. Le classement alphanumérique et le classement par fonctions. Les boîtiers sont répertoriés avec leurs dimensions princi pales et leur brochage.



Guide pratique des montages électroniques Ref. 8 D

Depuis la conception des circuits imprimés ius au'à la réalisation des façades de coffrets l'auteur vous donne mille trucs qui font la différence entre le montage bricolé et le monta-



Composants électroniques

Ref. 13 D

Ce livre constitue une somme de connaissances précises, concises, rigoureuses et actualisées à l'adresse des professionnels, des étudiants en électroniques, voire des amateurs qui veulent découvrir ou se familiariser ovec la vaste famille des composants électroniques



nas L. Floyd

Électronique

Ham radio ClipArt

Ref. CD-HRCA

CD-ROM Mac & PC. Manuel de 54 pages couleur format PDF (Acrobat Reader™ fourni) avec cata logue indexé des cliparts classés par thèmes : hu mour, cartes géographiques OM, symboles radio équipements, modèles de QSL, 200 logos de clubs... et bien plus encore



Aide-mémoire d'électronique pratique

Les connaissances indispensables aux techniciens, étudiants ou amateurs, s'intéressant à l'électronique et dernières évalutions techniques de ce domaine, rassemblées dons cet ouvrage.



PC et domotique Ref. 9 D

Les compatibles PC peuvent être utilisés comme moyens de contrôle de circuits électroniques simples permettant néanmoins d'accomplir des tâches relativement complexes. Les montages dont les réalisa-tions sont proposées permettront lo commande des principales fonctions nécessaires à la gestian électro nique d'une hobitotion.




300 schémas d'alimentation

Ref. 14 D

Cet ouvrage constitue un recueil d'idées de circuits et une bibliographie des meilleurs schémas publiés. Les recherches sont facilitées par un ingénieux système d'accès mul



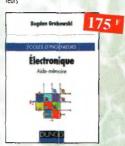Le tube, montage audio Ref. 1215 Cet ouvrage n'est pas destiné à ranimer de vieilles querelles de clocher, mois bien pour constater qu'à l'auhe du 21ème siècle "d'archarques machines" appelées triodes ou pentodes sont capables de faire vibrer nos âmes de musiciens, mélomanes ou modestes ama



Electronique, aide-mémoire. Ecole d'ingénieurs Ref 3 D

Cet aide-mémoire d'électronique rassemble toutes les connaissances de base sur les éléments constitutifs d'un équipement électro-



Logiciels PC pour l'électronique Ref. 10 D

Ce livre aborde tous les aspects de l'utilisation du PC pour la conception, la mise au point et la réalisation de montoges électroniques : saisie de schémas création de circuits imprimés, simulation analogique et digitale, développement de code pour composants programmables, instrumentation virtuelle, etc.



Principes et pratique Ref. 15 D de l'électronique

Cet ouvrage s'adresse à tout public -techniciens, ingénieurs, ainsi qu'aux étudiants de l'enseigne ment supérieur. Il présente de la manière la plus complète possible l'ensemble des techniques analogiques et numériques utilisées dans la



La restauration des récepteurs à lampes Ref. 5 D

L'auteur passe en revue le fonctionnement des différents étages qui composent un «poste à lampes» et signale leurs points



Le haut-parleur

Ref. 119 P

Cet ouvrage aborde le délicat problème des procédures de test et de mesure des haut-parlears, et surtout celui des limites de la précision et de la fiabilité de telles mesures



Equivalences diodes Ref. 6 D Ce livre donne directement les équivalents

exacts ou approchés de 45 000 diodes ovec l'indication des brochages et boîtiers ainsi que le moyen de connaître, à partir de référence, le (ou les) fabricants.



Pour s'initier à l'électronique Ref. 11 D

Ce livre propose une trentaine de montages simples et attrayants, tous testés, qui ont été retenus pour leur caractère utile ou original. Les explications sont claires et les conseils pra-



Guide pratique de la CEM

Ref. 120 D Depuis le 01/01/96, tous les produits contenant des éléments électriques et électroniques, vendus ou sein de l'Union Européenne, doivent porter le marquage CE. Cet ouvrage constitue un véritable guide pratique d'application de cette di-



Montages simples pour téléphone

Compléter votre installation tél. en réalisant vous-même quelques montages qui en occroitront le confort d'utilisation et les performances, le délesteur d'oppels, la surveillance tél. de votre hobitotion,



Répertoire mondial des transistors Ref. 12 D

Plus de 32 000 composants de toutes arigines les composants à montage en surface (CMS). Retrouvez les principales coractéristiques électriques des transistors, le dessin de leur boîtier, de leur brochage, les noms et adresses des labricants, les noms des équivalents et des transistors de substitution.



Parasites et perturbations Ref. 17 D des électroniques

Ce troisième tome a pour objectif de présenter la façon de blinder un appareil, de le filtrer et de le protéger contre les surtensions. Il explique le fonctionnement des câbles blindés et définit leurs roccordements à la masse



La radio ?.. mais c'est très simple Ref. 18 D

Ce livre, écrit de façon très vivante, conduit le lecteur over sûreté à la connaissance de tous les domaines de la radio et explique en détail le fonctionnement des appareils



Jargonoscope Dictionnaire des techniques audiovisuelles Ref. 19 D

Véritable ouvrage de référence, le jargonoscope est à la fois une source de documentation et un outil de travail pour les professionnels des techniques vidéo, audia et informatique.



Initiation aux amplis à tubes Ref. 20 D

L'auteur offre au travers de cet ouvrage une très bonne initiation oux amplificateurs à tubes, qu'il a largement contribué à remettre à lo mode à partir des années 70



Les antennes-Tome 1 Ref. 21 D Tome 1 - En présentant les connaissances de façon pédagogique et en abordant les difficultés progressivement, ce livre constitue un ouvrage de référence.



Les antennes-Tome 2 Ref. 22 D Tome 2 - En présentant les connaissances de façon pédagogique et en abordant les difficultés progressivement, ce livre, tout comme le tome 1, constitue un ouvrage de référence.

Réussir

ses récepteurs

toutes fréquences

Réussir ses récepteurs

Cet ouvrage peut se considérer comme la suite

logique du livre «Récepteurs ondes courtes».

toutes fréquences


150

Ref. 27 D



Lexique officiel des lampes radio Ref. 23 D

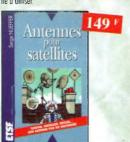L'objet de ce lexique, qui fut édité pour la pre-mière fois en 1941, est de condenser en un volume très réduit l'essentiel des caractéristiques de service de toutes les lampes an ciennes qu'un radio-technicien peut être amené à utiliser



Antennes pour satellites Ref. 28 D

Aujourd'hui, l'antenne pour satellites, généralement parabolique, remplace ou complète l'antenne hertzienne traditionnelle. En effet, la diffusion depuis les nombreux satellites apporte aux téléspectateurs la possibilité de recevoir une multitude de chaînes TV et de Radio avec une excellente qualité de réception



350 schémas HF de 10 kHz à 1 GHz Ref. 33 D

Un panorama complet sur taut ce qui permet de transmettre, recevoir ou traiter toutes sortes de signaux entre $10\ kHz$ et $1\ GHz$.



Florilège d'articles concernant l'électronique comportant de nombreux montages, dont certoins inédits



Les magnétophones Ref. 24 D

Ce qui accroît l'intérêt de cet ouvrage est son aspect pratique; les professionnels du son ainsi que les amateurs ont enfin à leur portée un livre complet

Les antennes 255 F

Cet ouvrage, reste, pour les radioamateurs, la

«Bible» en la matière, s'adressant aussi bien

ou débutant, par ses explications simples et


concrètes qu'ou technicien confirmé. Il se pro-

pose d'aider à tirer un maximum d'une station

d'émission ou de réception et à comprendre le

Ref. 29 D

Les antennes

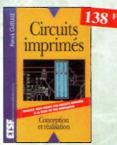


Circuits imprimés

Après une analyse rigoureuse des besoins, l'outeur expose en termes simples les principales notions d'optique, de photochimie et de reprographie nécessaires pour véritablement comprendre ce que l'on fait.



Montages autour d'un Minitel

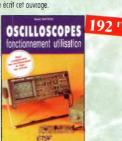Si l'utilisation classique d'un Minitel est simple, on peut se poser de nombreuses questions à son sujet. C'est pour répondre à ces questions, et à bien d'autres, que vous avancerez dons la connoissance du Minitel, qu'o été écrit cet ouvrage.



Oscilloscopes, fonctionnement, utilisation

Excellent ouvrage, ce livre est aussi le «répertoire des manipulations types de l'oscilloscope».



Formation pratique à l'électronique moderne

Ref. 26 D Peu de théorie et beaucoup de pratique. Faisant appel à votre raisonnement, l'auteur vous guide dans l'utilisation des composants modernes pour réaliser vos montages.



Alimentations électroniques Ref 31 D

Vous trouverez dans ce livre, les réponses aux questions que vous vous posez sur les alimentations électroniques, accompagnées d'exemples pratiques.

TRAITEMEN 310F

NUMÉRIQUE DU SIGNAL




Les amplificateurs à tubes Ref. 32 D

Réalisez un ampli à tubes et vous serez séduit par la rondeur de la musique produite par des tubes. Grâce oux conseils et schémas de ce livre lancez-yous dans l'aventure.



Le manuel des microcontrôleurs

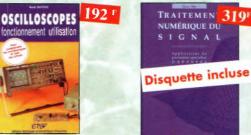Ce qu'il faut savoir paur concevair des automates programmables.



Traitement numérique du signal

L'un des ouvrages les plus complets sur le DSP et ses applications. Un livre pratique et compréhen-



300 circuits Ref 37 P Recueil de schémas et d'idées pour le lobo et les loisirs de l'électronicien amateur.

Ref. 38 P




Le manuel des GAL

Théorie et pratique des réseaux logiques pro-



Automates programmables en Basic

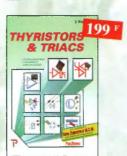Théorie et protique des automates program mables en bosic et en langage machine sur tous les types d'ordinateurs



Thyristors & triacs Les semi-conducteurs à avalanche et leurs ap-



L'art de l'amplificateur opérationnel Ref. 42 P Le composant et ses principales utilisations.



Répertoire des brochages des composants électroniques Ref. 43 P

Circuits logiques et anologiques transistors et







Traité de l'électronique

Volume 1 : Techniques analogiques Ref. 45-1 P Volume 2 : Techniques numériques et analogiques Ref. 45-2 P



Travaux pratiques du traité de l'électronique

Retrouvez les cours, séances et travaux dirigés

• de labo analogique. Volume 1 Ref. 46-1 P

• de labo numérique. Volume 2 Ref. 46-2 P





Logique floue & régulation PID Ref. 47 P

Le point sur la régulation en logique floue et



Amplificateurs à tubes pour quitare et hi-fi Ref. 48 P Principe, dépannage et construction..



Amplificateurs hi-fi haut de gamme Une compilation des meilleurs circuits audia complétée par des schémas inégits



Le manuel bus I2C Ref. 50 P Schémas et fiches de caractéristiques intégra-



Pratique des lasers Ref. 51 P Présentation des différents types de lasers, modes, longueurs d'ondes, fréquences avec de nombreux exemples et applications pra-



Automate programmable MATCHBOX Programmez vous-même des Matchbox à partir de n'importe quel PC en langage évalué (Basic-Priscal) pour vos besains courants



Réception des hautes-fréquences Reception des riques par la pratique.

Démystification des récepteurs HF par la pratique.

Ref. 53-1 P Ref. 53-2 P

Tome. 2




302 circuits Ref. 54 P Cet ouvrage a la particularité d'offrir une salution toute loite à toutes sortes de problèmes.

☐ Abonné



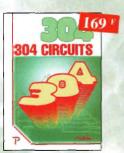303 circuits Recueil de schémas et d'idées pour le labo et les loisirs de l'électronisien amateur.



Ref. 56 P 304 circuits Recueil de schémos et d'idées pour le labo et les loisirs de l'électronicien amateur.



305 circuits Ref. 57 P Recueil de schémas et d'idées pour le labo et les loisirs de l'électronicien amateur.

BON DE COMMANDE LIVRES et CD-ROM à retourner à : PROCOM EDITIONS SA Boutique Fenace Joly - 225 RN 113 - 34020 JF CRÈS

Espace Joly - 227 KW 113 - 34920 LE CKES						
Ref. article	Désignation		Prix unitaire	Quantité		
			A Committee of the			
1000	N 822 View 100		a- Marine			
A)	and the second second					
NOM :	Prénom :		Sous-Total			
Nom de l'association :			+ Port			
Adresse de livraison :			TOTAL			
	7771		Supplément Port de 20 Frs Pour "L'encyclopédie de la radioéléctricité" Réf. 84 B			
Tél (recommandé) :	Ville :		radioéléctricité" Réf. 84 B TOTAL			
Ci-joint mon réglement de						
☐ Chèque postal		☐ Carte Bancaire	Frais d'expédition :			

☐ Non Abonné

Pays autres que CEE, nous consulter



PASCAL

compilateur croi. 450 F

Compilateur croisé PASCAL Ref. 58 P

Trop souvent, les électroniciens ignarent qu'il leur est possible de pragrammer des micracontrôleurs aussi aisément que n'importe quel ordinateur. C'est ce que montre cet ouvrage exceptionnel.



Pratique des Microcontrôleurs PIC

Application concrète des PIC avec l'assembleur PASM



les microcontrôleurs de la famille 8051 (80C537) Ref. 59 P Livre consacré à la description d'un système à

microcontrôleur expérimental pour la formation, l'apprentissage, l'enseignement.



Le manuel du Microcontrôleur ST62 Ref. 64 P ST62

Description et application du microcontroleur 5162



Sochez détecter les pannes courantes, comment faire pour les éviter et tout savoir pour les réparer.



Le Bus SCSI Ref. 65 P Les problèmes, les solutions, les précau-



Il existe bon nombre de livres sur les techniques

de sonorisation, d'enregistrement de studio, les

microphanes et la musique électronique. Là

sombrent dans l'à-peu-près les idées les plus

Sono & Studio:

Sono & studio

Ref. 61 P

Apprenez à utiliser le microcontrôleur 8051 et son assembleur Ref. 66 P Ce livre décrit aussi bien le matériel que la program-

motion en assembleur d'un système complet à microcontroleur de la famille MCS-51



Electronique et programmation pour débutants Ref. 67 P pour débutants Initiation aux microcontroleurs et aux systèmes mono-carte




Apprenez la mesure des circuits électroniques

Initiation aux techniques de mesure des circuits électroniques, analogiques et numé-



Microcontrôleurs PIC à structure RISC Ref. 69 P

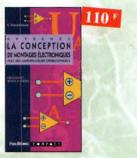Ce livre s'adresse oux électroniciens et aux programmeurs familiarisés avec la programmation en assembleur



Apprenez la conception de montages électroniques

L'essentiel de ce qu'il faut savair sur les montages de base



L'électronique ? Pas de panique! I" volume

volume ™ volume Ref. 71-1 P Ref. 71-2 P



Dépanner les ordinateurs & le matériel numérique (Tome 1)

Livre destiné aux utilisateurs de PC, aux responsables de l'informatique dans les entreprises, aux services après-vente et aux étudiants dans l'enseignement professionnel et technique.



Dépanner les ordinateurs & le matériel numérique (Tome 2) Ref. 73 P

Cet ouvrage (second volume) entend transmettre au lecteur des connaissances théoriques, mais aussi les fruits précieux d'une longue pratique.



J'exploite les interfaces Ref. 74 P de mon PC Mesurer, commander et réguler avec les ports d'entrée-sortie standard de man ordinateur.



Je pilote l'interface parallèle Ref. 75 P de mon PC Commander, réguler et simuler en BASIC

avec le port d'imprimante de mon ordinateur et un système d'interface polyvalent.



Le cours technique Ref. 76 P Cet ouvrage vous permettra de mieux connaître les principes régissant le fonctionne ment des semi-conducteurs traditionnels



Créations électroniques Ref. 77 P Ce livre présente des montages électroniques appréciés pour leur utilité et leur facilité de reproduction.



Alarme? Pas de panique! Ref. 78 P Cet ouvrage met l'accent sur les astuces et la sécurité des systèmes d'alarme.



306 circuits Le 306 circuits est un vrai vademecum de l'électronicien moderne, source inépuisable d'idées originales qui permettrant à chacun d'élaborer à son tour des variantes qu'il combinera ensuite à sa guise avec d'autres circuits.



Ref. 80 D La liaison RS232 Dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les informotions techniques et pratiques pour mener à bien vos projets. La progression est adaptée à tous les niveaux de connaissance. Du débutant au professionnel, tout

le monde trouvera les informations qu'il désire.



Les microcontrôleurs PIC Ref 81 d

Cet ouvrage, véritable manuel d'utilisation des circuits PIC 16CXX, fournit toutes les informations utiles pour découvrir et utiliser ces microcontrôleurs originaux.



Télévision par satellite Ref. 82 D Ce livre présente, de façon simple et concrète, les aspects essentiels de la réception TV analogique et numérique por satellite qui permettront au lecteur de comprendre le fonctionnement et de tirer le meilleur parti d'une installation de ré-



Shémathèque-Radio des années 50 Ref. 83 d

Cet ouvrage constitue une véritable bible que passionnés de radio, collectionneurs ou simples amateurs d'électronique, se doivent de possé-



A l'écoute du monde et au-delà

Soyez à l'écoute du monde Tout sur les Ondes Courtes



Apprendre l'electronique fer à souder en main Ref. 104 D

Cet ouvrage guide le lecteur dans la réalisation électronique, lui apprend à raisonner de telle façon qu'il puisse concevoir lui-même des ensembles et déterminer les voleurs de composants qui en feront partie.



Comprendre le traitement numérique de signal

Ref. 108 P Vous trouverez tous les éléments nécessaires à la compréhension de lo théorie du traitement numérique du signal en établissant une passerelle entre théorie et pratique. Voilà le défi que relève ce livre, d'un abord agréable et facile



Électronique appliquée aux hautes fréquences Ref. 112 D Cet ouvrage sans équivalent, appelé à devenir la référence du domaine, inéressera tous ceux qui doivent avoir une vue globale des transmissions analogiques et numé riques



Catalogue encyclopédique de la T.S.F. Ref. 85 b Vous trouverez dans ce catalogue, classés por

thèmes, tous les composants de nos chères radios, de l'écrou de bose, au poste complet, en passant par les résistances, selfs, transformateurs, et... sans oublier le cadre et bien sûr l'antenne



Code de l'OM Entrez dans l'univers passionnant des radio-

omateurs et découvrez de multiples activités La bible du futur licencié et de l'OM débu-



L'audionumérique Ref. 105 D

Cet ouvrage amplement illustré de centaines de schémas, copies d'écran et photographies, emmène le lecteur dans le domaine de l'informatique musicale.



Ils ont inventé l'électronique

Ref. 109 P

Vous découvrirez dons ce livre l'histoire de l'électronique, de ses balbutiements à nos jours, en un examen exhaustif et précis de tous les progrés effectués depuis l'invention de la pile Volta



Bruits et signaux parasites Ref. 113 D

Cet ouvrage, qui s'accompagne du logiciel de calcul de bruit NOF développé par l'auteur, fournit tous les éléments pour permettre la conception de circuits à faible bruit.




Encyclopédie de la radioélectricité Ref. 84 b

Du spécialiste qui désire trouver la définition d'un terme ou d'une unité, ō l'amateur avide de s'instrui re, en passant par le technicien qui veut convertit en décibels un rapport de puissence, tous sont autant de lecteurs désignés pour cette œuvre. 620 pages



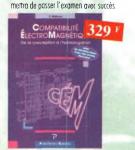Devenir radioamateur Ref. 90 Les licences des groupes A et B sont toujours d'actualité et figurent parmi les plus simples à obtenir. Pédagogique, ce livre vous per-



Compatibilité

électromagnétique Ref. 106P

Comment appliquer les principes de conception du matériel, de façon à éviter les pénalités en termes de coût et de performances, à respecter les cri tères des normes spérifiques et à fabriques.



Les publicités de T.S.F. 1920-1930

Ref. 110 B

Découvrez au fil du remps ce que sont devenus ces postes, objet de notre passion. Redécouvrez le charme un peu désuet, mois toujours agréable, des «réclames» d'ontan



Réalisations pratiques à affichages Led Ref. 114 D

Cet ouvrage propose de découvrir, ou travers de nombreux montages simples, les vertus des affichages LED : galvanomètre, vumètre et corrélateur de phase stéréo chronomètre, fréquencemètre, décodeur, bloc afficheur multiplexe, etc.



Comment la radio fut inventée Ref. 86 b

Ce livre raconte l'histoire de l'invention de la radio, chronologiquement, avec en parallèle, les grands évènements de l'époque, puis en pré sentant lo biographie des savants et inventeurs qui ont participés à cette fabuleuse histoire



Servir le futur Pierre Chaston (14RF16), bénévole à la

Fondation Cousteau, nous évoque avec émo tion et humilité son combat pour les générations futures. De Paris aux îles polynésiennes.



Guide des tubes BF Ref. 107 P

Caractéristiques, brochages et applications des tubes.



Aides mémoires d'électronique (4ème édition)


Ref. 111 D

Cet ouvrage rassemble toutes les connaissances fondamentales et les données techniques utiles sur les éléments constitutifs d'un équipement électronique



Comprendre et utiliser l'électronique des hautes-Ref. 115 P

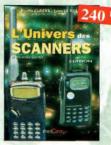fréquences Ouvrage destiné aux lecteurs désirant concevoir et analyser des circuits hautes-fréquences (HF). Il n'est pas destiné à des spécialistes, il se veut facile mais il est complet



L'univers des scanners Edition 98.

Ref. 87.
Pour tout savair sur les scanners du marché actuel, le matériel, des centaines de fréquences. 500 pages



Ref. 103D Acquisition de données Toute la chaîne d'acquisition, du capteur à l'ordinateur,

y est décrite de manière exhaustive et ceci jusque dons ses aspects les plus actuels.



Station de travail audionumérique

Guide indispensable, cet ouvrage apporte tous les éléments nécessaires à une compréhension rapide des nouveaux mécanismes et des contraintes qui régissent l'ensemble de la chaîne audionumérique pour une utilisation optimale.



Introduction à l'enregistrement sonore

Cet ouvrage passe en revue les différentes techniques d'enregistrement et de reproduction sonore, abordant des sujets d'une ma nière protique, en insistant sur les aspects les plus importants



Guide pratique de

la sonorisation Ref. 118E Cet ouvrage fait un tour complet des moyens et des techniques nécessaires à l'obtention d'une bonne sonorisation. Les nombreux tableaux, illustrations et schémas font de cet ouvrage un outil éminemment protique.



Commandez par téléphone et réglez avec votre C.B.

RADIO DI

39, route du Pontel (RN 12) **78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN**

Tél.: 01 34 89 46 01 Fax: 01 34 89 46

nous consulter OUVERT DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H du mardi au samedi



VENTE PAR CORRESPONDANCE

TS-570DG HF avec DSP + Boîte d'accord



TH-G71 PORTATIF FFM VHF/UHF

TH-D7E Portatif FM VHF-UHF Modem Packet 1200/9600 bds





IC-746 • HF + 50 MHz + VHF DSP - 100 W tous modes



IC-756PRO - HF + 50 MHz DSP - 100W tous modes

IC-T81E PORTATIF FM 50/144/430/1200 MHz





DX-77 • HF - 100 W Tous modes



DX-70 • HF - 100 W Tous modes





DR-605 • VHF - UHF FM

Promotions 2000 Téléphonez-nous vite! **APPELEZ IVAN (F5RNF) BRUNO (F5MSU) AU**

BON DE COMMANDE à retourner à :

RADIAD DX CENTER - 39, noute du Pontiel (RN 12) - 78760 Jouans-Pontchartrain - Tél. : 01 34 89 46 01 - Fax : 01 34 89 46 02 Nom: Prénom:

Tel. (facultatif) : Fax : Prix Total

Port forfait transporteur (colis de + de 15 kg ou supérieur à 1 m. ex : antenne) 150 F

Expédition dans toute la France Métropolitaine sous 48 heures. (dons la limite des stacts disprobles). DOM - TOM mass possibles

COMMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 2000 + TARIFS

Disponible sur CDROM

Des centaines d'articles avec photos, informations...

CDROM + TARIE 35 F TTC

des stocks disponible

PALSTAR AT300LCN

Boîte d'accord manuelle avec charge fictive 150 W. Caractéristiques : charge fictive 150 W - Balun 1:4 incorporé Vumètre à aiguilles croisées avec éclairage - 1,5 à 30 MHz Puissance admissible : 300 W - Sélecteur de bandes à

48 positions - Dim.: 8,3 x 17,8 x 20,3 cm Vis pour mise à la terre - Poids : 1,1 kg

Prix : 1 490 FTC

AT1500

Boîte d'accord manuelle avec self à roulette. Caractéristiques : Self à roulettes 28 µH avec compteur



- Balun 1:4 incorporé - 1,8 à 30 MHz - Vumêtre à aiguilles croisées avec éclairage - Vis pour mise à la terre - Puissance

admissible: 3 kW - Poids: 5 kg

Dim.: 11,4 x 31,8 x 30,5 cm

Prix : 3 790 Fm

FL30

Filtre passe bas Caractéristiques : Fréquence de coupure : 30 MHz Atténuation : -70 dB à 45 MHz

Impédance : 52 ohms - Puissance admissible : 1 500 W

Prix: 395 FM Pertes d'insertion : < 0.25 dB

DL1500

Charge fictive ventilée! Caractéristiques : 0 à 500 MHz Puissance admissible: 1500 W

Impédance : 52 ohms Alimentation: 12 volts



Prix : 490 FTC

WM150

Ros-Wattmètre HF - 50 MHz VHF Caractéristiques: 1,8 à 150 MHz

- Eclairage

Alimentation: 9 à 12 V - 600 g Dim.: 10,4 x 14,6 x 8,9 cm -Vumètre à aiguilles croisées

avec puissance admissible: 3 kW

Prix : 690 FTC

WM150M

Wattmètre HF - 50 MHz VHF Caractéristiques : 1,8 à 150 MHz

Eclairage

Puissance maxi: 3 kW Vu-mètre à aiguilles croisées Boîtier de mesure déporté

du vumètre (1.4 m)



Prix: 690 Fm

MOD-144

Ampli VHF FM/SSB Entrée : 0,5 à 8 W Sortie: 10 à 60 W



Prix : 475 FTC

MOD-145

NOUVEAU

Ampli VHF FM/SSB Entrée : 1 à 25 W

Sortie : 100 W MAX

Prix : 690 FTK

VLA-100



Amplificateur VHE FM/SSB - Entrée : 1 à 25 W Sortie: 15 à 100 W - Préamplificateur: 15 dB

Prix : 1 490 F™

VLA-200



Amplificateur VHF, FM/SSB - Entrée : 3 à 50 W Sortie: 30 à 200 W - Préamplificateur: 15 dB

Prix : 2 290 Fm

NCT-DIGITAL

Haut-parleur DSP Réducteur de bruit et de distortion numérique



Prix : 890 Fπc

DM-340MVZ



Alimentation 35/40 A

Prix: 1 290 FTC

UNIVERS DES SCANNERS

Environ 500 pages Des milliers de fréquences (O.C., VHE, UHE, HF) Entièrement remis à jour

Prix : 240 FTC (+35F de port)



PROMOTIONS

UV 200 Antenne verticale **VHF/UHF 2,10 m**

Gain: 6 dB VHF/8 dB UHF

Prix: 490 F

UV 300 Antenne verticale VHF/UHF 5,10 m

Gain: 8 dB/11,5 dB


Prix: 790 F

MOD-130



Alimentation 22/30 A Prix: 990 Fmc

MOD-130S

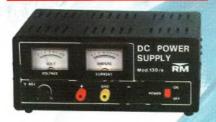

Alimentation 22/30 A Prix : 1 090 FTT

Consultez notre site WWW.rdxc.com



Partez avec l'IC-756 PRO!!

- ✓ Un nouveau DSP 32 BIT avec virgule flottante
- Ce DSP inclut aussi un réducteur de bruit et un Notch automatique
- ✓ Contrôle Automatique de Gain
- Un filtre FI et un circuit Notch sont inclus dans la boucle DSP, ce qui permet une plage dynamique élargie.
- ✓ Un filtre IF digital

Le nouveau IC 756 PRO a un filtre FI digital avec 51 sélections de largeur de bande. Il est possible de réaliser des filtres avec une largeur de bande de 50 Hz à 3,6 kHz. {PSK31}.

- √ Faible distorsion, avec un compresseur type RF.
- Plusieurs sélections dans la largeur de bande en émission : 2,0 kHz, 2,6 kHz et 2,9 kHz
- ✓ Démodulateur RTTY inclus et deux crêtes APF
- Le démodulateur RTTY et le circuit de décodage sont inclus

Deux pics de fréquence peuvent être sélectionnés en programmant la largeur du shift pour les opérations RTTY. Les caractères reçus en RTTY apparaissent sur l'écran LCD.

- ✓ Equaliseur de micro
- ✓ Fonction notch manuel
- Niveau d'atténuation de 70 dB.
- / Fonction de réduction de bruit
- ✓ Le niveau de réjection est variable.
 ✓ Ecran couleur TFT de 5 pouces LCD (une première pour un appareil HF)

Un écran de cinq pouces (environ 16 cm) couleur TFT - LCD donne un large angle de vision et améliore la diffusion des informations.

✓ Deux affichages de fréquences, mémoire des fréquences et mémoire des noms

- ✓ Filtre F
- ✓ Tuning d'indication pour le mode RTTY et décodage des caractères
- ✓ Analyseur de spectre en temps réel
- ✓ Mémoires vocales pour le CW
- √ Huit mémoires digitales pour enregistrer des messages vocaux
- Jusqu'à 15 secondes, quatre mémoires pour la transmission et quatre mémoires pour la réception.

 * Twin PBT diaital**
- La fonction Twin PBT opère sur le DSP pour éliminer les signaux indésirables plus facilement.
- √ Analyseur de spectre en temps réel
- Le spectre est sélectionnable sur les plages suivantes : ±12,5kHz, ±25 kHz, ±50 kHz, ±100 kHz
- / Deux fonctions visibles simultanément

Le nouveau IC-756 PRO peut recevoir deux signaux sur la même bande de fréquence simultanément Le moniteur conventionnel écoute une station DX pendant que l'on travaille sur une autre fréquence.

- Des mémoires intégrées sur la fonction manip
- √ Une boîte d'accord d'antenne intégrée (couvrant le 50 MHz)
- ✓ Manip électronique intégré
- ✓ Caractéristiques techniques

RX : de 0,5 à 29,995 MHz, de 50 à 54 MHz (gamme de travail : 0,3 à 60 MHz) TX : 1,9 ; 3,5 , 7 ; 10 ; 14 ; 18 , 21 , 24 ; 28 et 50 MHz bande amateur MODES : SSB (LSB/USB), CW, RTTY, AM, FM

STABILITE EN FREQUENCES : inférieur à 1 PPM

PUISSANCE : 5 à 100 W réglable

Pour bénéficier de la garantie de 3 ans sur toute la gamme radioamateur ICOM, renseignez-vous chez votre distributeur ou lisez les instructions sur la carte de garantie ICOM PLUS.

Portatif: 190 F T.T.C. (EX: IC-T2H) / Mobile: 390 F T.T.C. (EX: IC-2800H) / Autre radio: 690 F T.T.C. (EX: série IC-706)



ICOM ERANCE

1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP-5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX

Web icom: http://www.icom-france.com - E-mail: icom@icom-france.com



ICOM SUD EST

Port Inland locaux N°112 et 113 - 701 Avenue G. de Fontmichel - 06210 MANDELIEU Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

Photo du prototype présenté à l'homologation