

BERLIN

# FUNK- TECHNIK

A 3109 D



3

1966 +

1. FEBRUARHEFT

Auflagekraft  $P$  →

TERMIN

*Loewe Opta-  
Kofferneuheiten  
bestellen!*

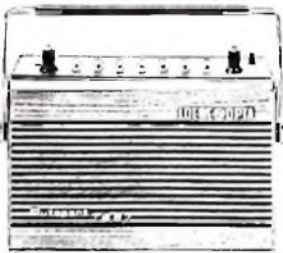
# ... eine gute Entscheidung für ein gutes Geschäft



AUTOPORT T 47 - Auto Reise Heimsuper  
in Kompaktbauweise mit 4 Wellenbereichen




AUTOPORT TS 52 mit 5 Wellenbereichen,  
2-Watt-Endstufe und UKW-Abstimmautomatik  
ein Repräsentant der oberen Mittelklasse



AUTOPORT TS 57 - 3-Watt-Spitzenuper  
mit 5 Wellenbereichen, Duplexabstimmung,  
Hohen- u. Tiefenregler und anderen Vorzügen

LOEWE OPTA-Transistorsuper gewinnen ständig an Bedeutung. Ihr markantes Aussehen weckt Interesse, ihre Leistung überzeugt, beides führt zum Kauf. Mehr denn je wird das für das Programm 1966 gelten. Die Mühe, die wir auf die Entwicklung wirklich bestechender Gehäuselinien verwendet haben, findet ihr Gegenstück in dem exzellenten technischen Rüstzeug, mit dem sich die neuen Typen präsentieren. Sie sind also gut beraten, wenn Sie die LOEWE OPTA-Kofferneuheiten 1966 disponieren.

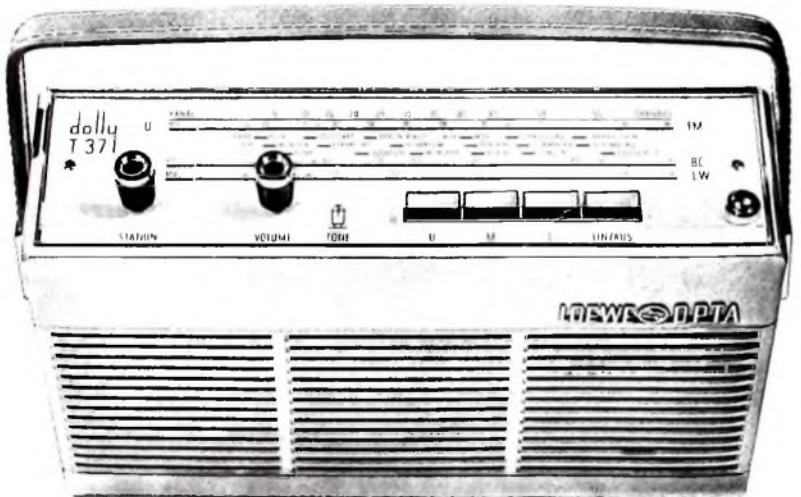

DOLLY T 37 mit U, M, L oder U, M, K - bildschön, ausgezeichnet im Klang, bescheiden im Preis

BERLIN/WEST  
KRONACH/BAYERN  
DÜSSELDORF

**LOEWE**  **OPTA**



## AUS DEM INHALT

1. FEBRUARHEFT 1966

gelesen — gehört — gesehen .....	76
FT meldet .....	78
Tanbandgeräte — wirtschaftlich betrachtet .....	81
Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Fernsehempfängern ..	82
Neue Fernsehempfänger der Saison 1966 .....	83
Hi-Fi-Technik	
Hi-Fi-Plattenspieler mit kontinuierlich einstellbarer Skating-Kompensation .....	85
Stereophonie	
Stereo-Decoder mit Silizium- oder Germanium-Transistoren .....	88
Flachreedkontakte .....	90
Antennen	
Yagi-antennen als Spezialfall allgemeiner längsstrahlender Strukturen .....	91
Weitere Reiseempfänger der neuen Saison .....	94
Für den KW-Amateur	
Modulation des Transistorsenders .....	95
Meßtechnik	
Hochohmiges Gleichspannungsvoltmeter .....	100
Fernseh-Service .....	100
Durch Messen zum Wissen .....	102


Unser Titelbild: Moderne Hi-Fi-Plattenspieler haben unter anderem eine Einrichtung zur Kompensation des Skating-Effektes (s. a. S. 85 bis 87). Aufnahme: Dual; Graphik: FT-Atelier

Aufnahmen: Verfasser, Werktaufnahmen, Zeichnungen vom FT-Atelier nach Angaben der Verfasser. Seiten 74, 79, 80, 99, 101, 106 — 108 ohne redaktionellen Teil



**ERNST ROEDERSTEIN**
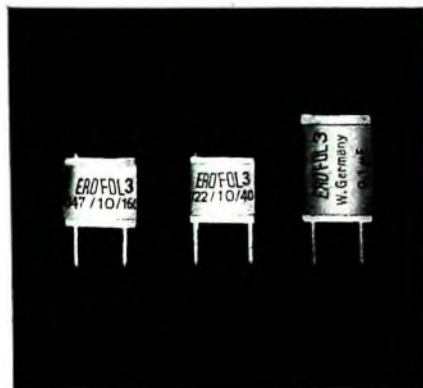
## EROFOL 3 Typ Hs für Unterhaltungselektronik



### WOFÜR EIGNET SICH DER EROFOL 3?

Der EROFOL 3, Typ Hs, ist ein Polyesterfolien-Kondensator mit Aluminium-Folie und eignet sich in idealer Weise für den Einbau in gedruckte Schaltungen.

### CHARAKTERISTIKEN

- Einseitige Drahtanschlüsse
- Einheitliches Rastermaß (7,5 mm) für alle Werte
- Elektrische und mechanische Eigenschaften wie EROFOL II

Der EROFOL 3, Typ Hs, wurde eigens für Groß-Serien entwickelt: Er erfüllt alle Ansprüche einer rationalen Fertigung und ist besonders preisgünstig.

### VORLÄUFIGES PROGRAMM

Nennspannung	Kapazität	D max. x H max. (mm)	Rastermaß (mm)
400 V—	0,022 µF	10,5 x 11	7,5
160 V—	0,047 µF	11,5 x 11	7,5
160 V—	0,1 µF	11 x 17	7,5

Einzelheiten auf Anfrage



**ERNST ROEDERSTEIN**

SPEZIALFABRIK FÜR KONDENSATOREN G.M.B.H.  
8300 LANDSHUT / BAYERN  
Ludmillastraße 23—25 · Postfach 588/89 · Telefon 30 85



### Einheitliche Ausbildung der Ingenieurschul-Praktikanten

In ihrer 16. Entscheidung, die kürzlich den Kultusministern der Länder und der Kultusminister-Konferenz übergeben wurde, legt die Deutsche Kommission für Ingenieurausbildung Rahmenausbildungspläne für Ingenieurschul-Praktikanten vor, die von der Arbeitsstelle für Betriebliche Berufsausbildung, Bonn, für die Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik ausgearbeitet worden sind. Diese Pläne gelten für die zur Zeit vorgeschriebene zweijährige gelenkte Praktikantentätigkeit und sehen für die Fachrichtung Elektrotechnik im zweiten Ausbildungsjahr eine Aufgliederung in die Gebiete Starkstromtechnik und Nachrichtentechnik vor.

### Feinstellpotentiometer, Dekadenpotentiometer, Dekadenregelwiderstände

Rohde & Schwarz hat jetzt Feinstellpotentiometer, Dekadenpotentiometer und -regelwiderstände der John Fluke MFG, Co., Inc. in das Vertriebsprogramm aufgenommen, die Auflosungen zwischen 0,0002 und 0,02% haben. Die Potentiometer sind im Frequenz-

bereich 0 ... 100 kHz linear. Die Regelwiderstände haben eine Grundgenauigkeit von  $\pm 0,025\%$  und bei Widerstandswerten über 100 Ohm einen Temperaturkoeffizienten von weniger als  $10 \cdot 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ . Die Feinstellpotentiometer (Nennbelastbarkeit 2 ... 5 Watt) umfassen den Widerstandsbereich von 100 Ohm ... 100 kOhm. Die Dekadenpotentiometer und -regelwiderstände, die einlagig gewickelte induktivitätsarme Präzisionswiderstände enthalten, überdecken die Widerstandsbereiche 1 ... 100 kOhm beziehungsweise 1,2 ... 120 kOhm. Koaxial angeordnete Skalen und parallaxenfreie Indikatoren erlauben eine schnelle und genaue Einstellung.

### Datensicherungsgerät „DASI 5“

Mit dem neuen Datensicherungsgerät „DASI 5“ von Siemens kann die ohnehin sehr geringe Fehlerquote bei Fernschreibverbindungen noch um rund zwei Zehnerpotenzen verringert werden. Das bedeutet, daß bei einer normalen Telexverbindung im Durchschnitt auf mehr als drei Millionen übertragene Zeichen nur noch ein einziges unerkanntes falsches trifft.

### Neue Farbfernsehkamera

Die neue Farbfernsehkamera „Mark VII“ von Marconi ist mit vier Plumbikons bestückt, von denen drei den Grundfarben Grün, Blau und Rot zugeordnet sind. Das vierte Plumbikon liefert das Luminanzsignal, also ein übliches Schwarz-Weiß-Signal. Das optische System besteht im wesentlichen aus einer Gummilinde, einem Relaislinsensystem zur Anpassung der üblichen für Superorthikon-Kameras geeigneten Objektivs und einem Farbtrennungsprisma. An der Oberfläche dieses Prismas wird ein geeigneter Anteil des auffallenden Lichts zur Luminanzröhre reflektiert. Der Hauptanteil des Lichts tritt jedoch durch das Prisma hindurch, das es in die drei Grundfarben zerlegt, die dann zu den zugehörigen Aufnahmevorrichtungen gelangen. Um die geringe Empfindlichkeit des Plumbikons im roten Spektralbereich auszugleichen, arbeitet der Rotkanal mit entsprechend höherer Verstärkung. Die neue Kamera ist mit Ausnahme einer Nuvistor-Röhre in jedem der vier Vorverstärker vollständig mit Transistoren bestückt und enthält mehr als 60 Dünnfilmschaltungen.

### Telemetrie- und Kommando-geräte für rückführbare Höhenforschungsrakete

Das bei der im Rahmen des deutschen Raumfahrtprogramms entwickelten rückführbaren Höhenforschungsrakete für diesen Zweck erstmals angewendete Paragleiter-Bergungssystem wurde im Oktober 1965 bei einer größeren Anzahl von Meßflügen erfolgreich erprobt. Die Rakete, die wissenschaftliche Apparate für Forschungszwecke in Höhen bis zu 80 km bringen soll, wird in gesteuertem Flug in das vorausbestimmte Landegebiet zurückgeführt. Für die hierzu notwendige Steuerung entwickelte die SEL die Niederfrequenz- und Telefunken die Hochfrequenzeinrichtungen der Bord- und Bodengeräte für die Telemetrie- und Kommandoübertragung. Das Bordgerät besteht aus zwei Hauptbausteinen: dem FM-Empfänger für die Steuerkommandos (450 MHz), die als PCM-Signale übertragen werden, und dem Telemetrie-Sender (401,5 MHz, 2 W), der Meßwerte und Steuerkommandorückmeldungen als PCM/FM-Signale zum Boden strahlt. Der Telemetrie-Teil überträgt in 16 Kanälen die Daten von Meßstellen mit

# BEYER stellt vor:

## DT 96 V

die Kombination des hochwertigen dynamischen Kopfhörers DT 96 mit einem Induktionsempfänger.

Tausende von Besuchern erleben die große Überraschung während der Hannover-Messe 1965!

Erstmalig Musikübertragung in höchster Wiedergabe-Qualität auf dem Induktionsweg!

Kein hinderndes Kabel zwischen Verstärker und Kopfhörer!

Natürlich eignet sich der DT 96 V auch für viele andere Einsatzzwecke, z. B. in Hörsälen, Dolmetscheranlagen, Museen usw.



Fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an

Richtpreis DM 145,-

# BEYER

EUGEN BEYER · Elektrotechnische Fabrik · 71 Heilbronn/Neck. · Theresienstraße 8 · Telefon 82348





kontinuierlich veränderlichen Signalen und in zwei weiteren Kanälen die Ja-Nein-Aussagen von 14 digitalen Kontrollstellen. Bei den Meßwerten handelt es sich hauptsächlich um Fluglagendaten, die am Boden benötigt werden, um dem Flugkörper die zur Rückführung notwendigen Befehle geben zu können. Der Kommandoteil empfängt die Einstellwerte für die Höhen- und Seitenruder sowie eine Reihe von Ja-Nein-Befehlen für den Flugkörper wird eine von Telefunken entwickelte Turnstile-Antenne verwendet, die unter Berücksichtigung der bei der Rückführung auftretenden Fluglagen die bestmögliche Abstrahlcharakteristik hat und in dem für gedruckte Schaltungsplatten üblichen Ätzverfahren hergestellt ist. Als Roden-antennen wurden leicht zusammenlegbare Wendelantennen verwendet.

**Großbritannien plant regionale Computer-Zentren**  
Rund 30 Millionen Pfund will Großbritannien in den kommenden sechs Jahren für Datenverarbeitungsanlagen zur Unterstützung der Forschung aufwenden. Im Rahmen eines vom Minister für Unterricht und Wissenschaft angekündig-

ten Plans werden an den Universitäten London, Manchester und Edinburgh regionale Computer-Zentren eingerichtet, in denen auch andere Universitäten und Forschungsstellen mit ihren eigenen Programmen arbeiten können.

#### Ringgabelwelchen „ER 309“ und „RW 345“

Nach dem Prinzip der Ringgabelschaltung sind die neuen Welchen „ER 309“ und „RW 345“ zur Zusammenschaltung von zwei UHF-Antennen aufgebaut, die die Robert Bosch Elektronik und Photokino GmbH liefert. Eine Kanalabstimmung ist hier wegen der aperiodischen Schaltung nicht erforderlich. Während die Ringgabelwelche „ER 309“ in die Dipoldose aller „Eltronik“-UHF-Antennen eingebaut werden kann, dient die „RW 345“ zur Zusammenschaltung zweier UHF-Antennen, deren Dipoldosen „Eltronik“-Transistor-Einbauverstärker enthalten oder für die Aufnahme von Einbauwelchen nicht geeignet sind. Die Zusammenschaltdämpfung ist bei beiden Typen 4 dB, die Sperrdämpfung für UHF 15 dB. Über die „ER 309“ kann auch das VHF-Signal einer bereits zusammengeschalteten UHF-

VHF-Anlage geführt werden. Die Zusammenschaltdämpfung beträgt in diesem Fall 2,5 dB.

#### Lautsprecher-Umschalter für Hi-Fi-Vorführungen

Grundig hat für den Fachhandel einen praktischen Lautsprecher-Umschalter zum Vorführen von Hi-Fi-Anlagen herausgebracht. Dieser Schalter erlaubt es, fünf verschiedene Lautsprecherpaare und zwei Verstärker durch Tastendruck einzuschalten, um dem Kunden vergleichende Hörproben zu ermöglichen.

#### Die BBC und Farbfernsehen

Die British Broadcasting Corporation untersucht alle bekannten Farbfernsehsysteme sehr intensiv auf Eigenschaften und Leistungsfähigkeit, so auch das für 625 Zeilen adaptierte NTSC, SECAM und PAL. Diese Untersuchungen erstrecken sich nunmehr auch – so eingehend die zur Verfügung stehenden Informationen und der mögliche Personaleinsatz es zulassen – auf das unter dem Kurzzeichen NIR bekannte System, das anschließend aus der Sowjetunion kommt. Man weiß genug über die Grundlagen des Systems, um Bewertungsversuche einzuleiten, deren erste Resultate

Ende Januar vorliegen sollten. Aus BBC-Kreisen hört man, daß die Vorschläge sich sehr stark an die im April 1963 von B. W. B. Pethers, einem BBC-Ingenieur, gemachten ablehnen, anscheinend sogar mit ihnen übereinstimmen. Die Versuche waren aufgegeben worden, da man damals die Vorteile im Vergleich mit anderen Systemen nicht sehr hoch bewertete.

(Es ist zu vermuten, daß es sich um eine Variante von SECAM handelt. In Frankreich scheint man aber an diesem Verfahren wenig interessiert zu sein.)

#### Datenübertragung auf Fernmeldedaltungen

Zur Datenfernverarbeitung hat die Bundespost verschiedene Datenübertragungsmöglichkeiten vorgesehen (s. FUNK-TECHNIK Nr. 1/1966, S. 23). Für diesen Dienst der Post wurde offiziell die Bezeichnung „Datendienst“ (nicht Datendienst) gewählt. Das als Ergänzung des Telexnetzes für Übertragungsgeschwindigkeiten bis 200 bit/s vorgesehene zusätzliche Netz erhält (an Stelle der zunächst vorgeschlagenen) die Bezeichnung „Datennetz“.

# VALVO

BAUELEMENTE FÜR DIE GESAMTE ELEKTRONIK

VALVO GMBH HAMBURG

Q 0166/683

## BF 167 BF 173 Neue Silizium-Planar-Transistoren in IS-Technik für Fernseh-ZF-Verstärker



Das System des Silizium-Planar-Transistors BF 167

Mit Hilfe der IS-Technik (IS = Integrated screening) läßt sich die Rückwirkungskapazität von Silizium-Planar-Transistoren auf wesentlich niedrigere Werte reduzieren als sie bisher erreichbar waren. Hierbei wird zwischen Basisanschluß und Kollektor eine abschirmende Diffusionsschicht eingebracht.

Der Transistor BF 167 ist besonders für aufwärtsgerichtete Fernseh-ZF-Stufen geeignet. Seine Rückwirkungskapazität beträgt 150 pF, die Vorwärtssteilheit 95 mS.

Beim Valvo-Transistor BF 173 wurde das Verfahren der Epitaxie angewendet. Epitaktische Transistoren haben niedrige Kollektor-Sättigungsspannungen (Restspannungen), wodurch hohe Ausgangsspannungen in der letzten ZF-Stufe des Bild-ZF-Verstärkers erreicht werden können. Die Rückwirkungskapazität dieses Typs beträgt 230 pF, die Vorwärtssteilheit 135 mS. Die maximal zulässige Verlustleistung von 200 mW erlaubt uneingeschränkten Betrieb in der letzten ZF-Stufe.

Mit einem Valvo-Transistor BF 167 und zwei Valvo-Transistoren BF 173 kann man einen dreistufigen Fernseh-ZF-Verstärker ohne Neutralisation aufbauen, dessen Verstärkung etwa 90 dB beträgt.



# VOGT-BAUTEILE

- Gewindekerne
- Schalengerne
- Topfkerne
- Stabkerne
- Rohrkerne
- Ringkerne
- Sonstige Kerne
- Bandfilter
- UKW-Variometer



**VOGT & CO. KG**

FABRIK FÜR METALLPULVER - WERKSTOFFE  
ERLAU ÜBER PASSAU



174

## Zur Funkentstörung im Kraftfahrzeug

verwendet der auf rationelle Arbeit bedachte Handwerker die bewährten BERU-Entstörmittelsätze. Sorgfältig von Motoren- und Radiofachleuten zusammengestellt findet er griffbereit für jeden Fahrzeugtyp alle Entstörmittel, die er für ein bestimmtes Fahrzeug braucht. Das ist bequem und schützt vor Bestellfehlern. Nutzen Sie diesen Vorteil. Verwenden Sie zur Kraftfahrzeug-Entstörung

## BERU-FUNKENTSTÖRSÄTZE

Verlangen Sie die Sonderschrift 433 ES.

**BERU VERKAUFS-GMBH/7140 LUDWIGSBURG**

**F**meldet.. **F**meldet.. **F**meldet.. **F**

**ARD und Filmtheater**  
in der Diskussion

Im Dezember 1965 fand in Frankfurt a. M. ein Gespräch zwischen Vertretern des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater und der ARD statt, in dem unter anderem vereinbart wurde, daß über den Einsatz von Spielfilmen im Fernsehprogramm ein ständiger Kontakt zwischen dem Filmtheaterverband und der ARD gehalten werden solle, um zu versuchen, Härten für die Filmtheater zu vermeiden.

**Kathrein-Auslieferungslager**  
in Kassel

Um eine schnellere Belieferung der Kunden im Raum Kassel zu erreichen, hat Kathrein jetzt ein Auslieferungslager in Kassel errichtet. Das Auslieferungslager hat die Firma Hans-Wolf Kluska, Tischbeinstraße 81, übernommen; die Kundenbetreuung führt weiterhin das Büro Frankfurt durch.

**25 Jahre Weide & Co.**

Am 1. Januar 1966 beging die Elektro-, Rundfunk- und Fernseh-Großhandlung Weide & Co., Hamburg, ihr 25jähriges Geschäftsjubiläum. Die Firma, die sich aus kleinsten Anfängen zu einem bedeutenden mittelständischen Großhandelsunternehmen entwickelte, hat bereits seit 1946 die Grundig-Werksvertretung für den gesamten norddeutschen Raum. Seit dem Tod des Firmengründers, Carl Petersen, führt sein Sohn, Klaus Petersen, das Unternehmen.

**Grundig trat dem dhfi bei**

Am 1. Januar 1966 traten die Grundig Werke, die sich in kurzer Zeit eine bedeutende Position auf dem Hi-Fi-Markt geschaffen haben, dem Deutschen High-Fidelity-Institut (dhfi) bei. Grundig wird sich aktiv an der Förderungsarbeit des Instituts beteiligen.

**Blaupunkt-Tip Winter 1965/1966**

Der neue Blaupunkt-Tip für das Winterhalbjahr 1965/66 enthält auf 20 Seiten (DIN A 6) in übersichtlicher Form eine Zusammenstellung der Sendungen für Autofahrer sowie die genauen Sendezellen und Frequenzen der einzelnen Rundfunkstationen.

**Bestimmungen über das Errichten und Betreiben von Sprechfunkanlagen des beweglichen Betriebsfunks**

Im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen, Nummer 138, vom 9. Dezember 1965, wurden der Teil IV zum Anhang 5 der „Bestimmungen über das Errichten und Betreiben von Sprechfunkanlagen des beweglichen Betriebsfunks“ sowie als Anhang 6 die „Vorläufige Regelung für das Errichten und Betreiben von Empfangsfunkanlagen des beweglichen Betriebsfunks“ veröffentlicht.

**Elektronische Resultatermittlung**  
bei der Vier-Schanzen-Tournee

Zum erstenmal wurden bei der Deutsch-Österreichischen Vier-Schanzen-Tournee 1965/66 vom 30. Dezember 1965 bis 6. Januar

1966 die Resultate mit Hilfe moderner Computer ermittelt. An jedem Wettkampfort waren Datenfernverarbeitungssysteme „IBM 1050“ installiert, die über Telefonleitungen direkt mit einem Computer im Böblinger Rechenzentrum der IBM verbunden waren. Alle für die Ergebnisberechnung erforderlichen Angaben – Startnummer, Nummer des Durchgangs, Sprungweite, Noten der Punktrichter – wurden in die „IBM 1050“-Systeme eingegeben, die bereits wenige Sekunden später den Rang und die Gesamtpunktzahl des Springers ausdrückten.

**Professor W. Arndt 70 Jahre**

Professor Dr.-Ing. Wilhelm Arndt wurde am 21. Januar 1966 70 Jahre. Von 1922 bis 1935 wirkte er als wissenschaftlicher Assistent und Privatdozent am Beleuchtungstechnischen Institut der TH Berlin-Charlottenburg, dessen Leitung er 1935 übernahm und bis 1945 innehatte. Anschließend siedelte er nach Hamburg über. Als technisch-wissenschaftlicher Berater der Deutschen Philips GmbH baute er dort die Lichttechnische Abteilung auf. 1955 richtete er im Rahmen des Philips-Zentrallaboratoriums ein lichttechnisches Labor ein, das er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1961 leitete. Die Ergebnisse seiner Arbeiten haben die Technik der Lichtanwendung wesentlich beeinflusst.

Seine Unterstützung galt stets den lichttechnischen nationalen und internationalen Organisationen und Gremien. 1949 übernahm er außerdem die Redaktion des technisch-wissenschaftlichen Teils der Zeitschrift Lichttechnik, eine Tätigkeit, die er noch heute ausübt.

**R. Huber 60 Jahre**

Am 27. Januar 1966 feierte „Dr. Richard Huber“, Geschäftsführer der Varta Pertrix-Union GmbH, Ellwangen/Jagst, seinen 60. Geburtstag. Der gebürtige Wiener studierte Chemie an der Universität Wien. Nach seiner Promotion wurde er Leiter der Abteilung für Trockenbatterien eines Wiener Unternehmens und übernahm 1952 die Betriebsleitung der Trockenbatteriefabrik Herberhold in Utrecht. Im Jahre 1955 trat er als Leiter der Entwicklungsabteilung zur Varta Pertrix-Union GmbH über. Dort wurde er 1956 Prokurist, 1957 Betriebsdirektor und 1962 zum Geschäftsführer berufen.

**A. Brunner**

**25 Jahre bei Philips und Valvo**

Am 4. Januar 1966 beging Arnold Brunner, Administrator und Prokurist der Hauptniederlassung der Valvo GmbH, sein 25jähriges Dienstjubiläum. Nachdem er zunächst Mitarbeiter eines Steuerhelfers und in der Buchhaltung verschiedener Unternehmen der Elektroindustrie tätig war, trat er 1941 in die Revisionsabteilung der Allgemeinen Deutschen Philips Industrie GmbH ein. Nach dem Kriege und der Währungsreform war Brunner mit verschiedenen Aufgaben betraut, bis er 1951 zum Prokuristen ernannt und auf seinen heutigen Posten berufen wurde.





## Das ist es, was Ihr Kunde sieht

Die Anschlußdose. Darüber hinaus interessiert ihn nur zweierlei: die Qualität des Fernsehbildes und die Endsumme auf Ihrer Rechnung. Das Bild soll tadellos, die Rechnung vernünftig sein. Daß Sie TGA\* verwenden, wenn es sich um kleine oder mittlere GA-Anlagen handelt, sagt Ihrem Kunden wenig. Er sieht nur: Der Empfang ist auf allen Kanälen

ausgezeichnet. Und die Rechnung bleibt im Rahmen. \* TGA, der transistorisierte Verstärkerbausatz für kleine und mittlere Gemeinschaftsantennen-Anlagen, spart Zeit und Kosten bei der Installation. Ihr ELTRONIK-Verkaufsbüro oder seine Außenstellen informieren Sie gern ausführlich über weitere Vorteile, die TGA Ihnen und Ihrem Kunden bietet.

**ROBERT BOSCH ELEKTRONIK UND PHOTOKINO GMBH**

# BCY 58    Silizium- BCY 59    Planar-Transistoren                  mit Epitaxie

Liefern wir für rauscharme und hochverstärkende  
NF-Vor- und Treiberstufen sowie  
für mittelschnelle Schaltanwendungen

Technische Daten	BCY 58	BCY 59	
$U_{CEO}$	32	45	V
$I_C$	200	200	mA
$T_j$	200	200	°C
$U_{CE\ sat}$ ( $I_C = 10\text{ mA}$ ; $B = 20$ )	$\leq 250$	$\leq 250$	mV
$t_T$ ( $I_C = 10\text{ mA}$ ; $U_{CE} = 5\text{ V}$ )	$\geq 150$	$\geq 150$	MHz
$\beta_0$ ( $I_C = 2\text{ mA}$ ; $U_{CE} = 5\text{ V}$ , $f = 1\text{ kHz}$ ) mit Untergruppen:	125 bis 700		
VII	125 bis 250		
VIII	175 bis 350		
IX	250 bis 500		
X	350 bis 700		
Gehäuse TO 18 (DIN Bez. 18A3)			





Chefredakteur: WILHELM ROTH

Chefkorrespondent: WERNER W. DIEFENBACH

## Tonbandgeräte – wirtschaftlich betrachtet

Bereits 1888, elf Jahre nach der Konstruktion des Edisonschen Phonographen, äußerte Oberlin Smith in einem Artikel „Some possible forms of Phonograph“ die Anregung, zur Verbesserung der Schallaufzeichnungen mit der Edisonschen Tiefenschrift ein Verfahren zu entwickeln, akustische Informationen mit Hilfe magnetischer Vorgänge festzuhalten. Damit war der Grundstein zur heutigen Magnettontechnik gelegt. Immerhin bedurfte es noch einiger Jahrzehnte intensiver Forschungs- und Entwicklungstätigkeit im In- und Ausland, bis im Jahre 1934 auf der damaligen Funkausstellung in Berlin das erste Tonbandgerät der Öffentlichkeit vorgeführt werden konnte.

Einer anfangs relativ langsam anlaufenden Entwicklung in Deutschland folgte dann Anfang der fünfziger Jahre ein um so stürmischer Aufschwung, der sich bis zum heutigen Tage fortgesetzt hat. Mit einer Stückzahl von rund 14000 magnetischen Aufzeichnungsgeräten begann die Produktion in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin im Jahre 1950 zwar bescheiden, doch sehr vielversprechend, zumal die Produktion in den beiden darauffolgenden Jahren jeweils verdoppelt beziehungsweise verdreifacht werden konnte. Parallel zur Fertigung von Rundfunkgeräten gingen bekannte Herstellerfirmen dazu über, ihr Erzeugnisprogramm auch auf das Gebiet der Magnetton-technik auszudehnen. 1955 erreichte die Produktion von magnetischen Tonaufnahme- und wiedergabegeräten bereits die 200000-Stück-Grenze. Erstmals schlug auch hier schon der Export zu Buch, der rund ein Drittel der Gesamtfertigung ausmachte. Von Jahr zu Jahr wurde die Technik verfeinert, bessere Konstruktionen kamen auf den Markt, die Geräte wurden kleiner und handlicher. Neue Fabriken entstanden mit groß angelegten Montagebändern. Mit allen Kräften wurde der Absatz im In- und Ausland intensiviert. Erstmals konnte 1958 die 400000-Stück-Grenze in der Produktion erreicht werden; ein Jahr später verließen bereits über 500000 Tonbandgeräte die Fließbänder. Trotz amerikanischer und japanischer Konkurrenz zeigten sich die Exportmärkte für Geräte deutschen Ursprungs sehr aufnahmefähig. So konnten 1958 über 220000 Tonbandgeräte der verschiedensten Kategorien und 1959 über 325000 Geräte nach Europa und Übersee exportiert werden.

Damit begann die Tonbandgeräte-Produktion zu einem dominierenden Wirtschaftsfaktor innerhalb der gesamten Phontechnik zu werden. Während die Phontechnik im Jahre 1950 einen prozentualen Anteil von 1,2% am Produktionsvolumen der gesamten Elektroindustrie hatte, ist er in den letzten fünf Jahren konstant bei 3% geblieben. Im Rahmen der recht umfangreichen Konsumgüterproduktion elektrotechnischer Erzeugnisse nimmt die Phontechnik allerdings einen Anteil von über 10% für sich in Anspruch.

Ein Blick in die amtliche Statistik läßt erkennen, daß es gerade der Tonbandgerätesektor ist, der diese Ergebnisse positiv beeinflußt. Obwohl die übrigen Bereiche der Phontechnik (Plattenspieler und Plattwechsler, Mikrofone, Verstärker, Lautsprecher sowie Diktiergeräte und das gesamte Zubehör, wie zum Beispiel Mischpulte, Kopfhörer, Echomixer und dergleichen) ebenfalls steigende Produktionsziffern in den letzten Jahren aufweisen, steht doch das Tonbandgerät sowohl stückzahlmäßig als auch wertmäßig an der Spitze. Die übrigen Gerätegruppen folgen mit zum Teil weitem Abstand.

Bei einem Produktionswert von 687 Mill. DM der gesamten Phontechnik im Jahre 1960 entfielen allein 167 Mill. DM auf den Tonbandgerätesektor, und für die darauffolgenden Jahre ergaben sich die nachstehenden Produktionswerte (Tonbandgerätesektor jeweils in Klammern): 1961: 669 Mill. DM (150 Mill. DM); 1962: 656 Mill. DM (190 Mill. DM); 1963: 702 Mill. DM (207 Mill. DM); 1964: 775 Mill. DM (227 Mill. DM).

Trotz einer allgemeinen Produktionsabschwächung in den Jahren 1961/1962 hat sich der spezielle Tonbandgerätesektor behaupten können. (Auf Grund der Zwischenberichte für die ersten drei Quartale des Jahres

1965 kann gesagt werden, daß der Gesamtproduktionswert der Phontechnik im vergangenen Jahr erneut um 8 bis 10% erhöht werden konnte. Entsprechend wird auch der Tonbandgerätebereich einen weiteren Aufwärtstrend zu verzeichnen haben.)

Über die Anzahl der in den deutschen Haushaltungen tatsächlich in Gebrauch befindlichen Tonbandgeräte lassen sich nur Mutmaßungen anstellen, da es hierüber keine Statistiken gibt. Unter Berücksichtigung des von Jahr zu Jahr gestiegenen Exports kann geschätzt werden, daß sich etwa 2 Mill. Tonbandgeräte in den Haushaltungen befinden, das heißt, daß erst jeder zehnte Haushalt über ein solches Gerät verfügt. Die Durchschnittsrechnung trifft allerdings insoweit nicht ganz zu, als es nämlich viele Tausende von Tonbandamateuren gibt, die für ihr spezielles Hobby mehrere Maschinen verwenden. Ferner ist zu berücksichtigen, daß auf Grund des großen „Aktionsradius“ eines modernen Tonbandgerätes der Einsatz dieser Geräte auch in Industrie- und Handelsunternehmen, in der Anwalts-, Steuer- und Arztpraxis ebenso vielseitig erfolgt wie in Forschungsinstituten, Krankenhäusern, Blindenanstalten und Sprachschulen. In Industriebetrieben dient das Tonbandgerät für Arbeitsanweisungen wie für die Steuerung bestimmter Arbeitsabläufe. Gekoppelt mit einem Tonbandgerät ist der telefonische Anrufbeantworter heutzutage zu einer unentbehrlichen Hilfe für den modernen Bürobetrieb geworden. Die Anwendungsmöglichkeiten eines Tonbandgerätes sind damit keineswegs erschöpft; es sollte hier nur darauf hingewiesen werden, daß das Tonbandgerät trotz laufend gesteigerner Produktionsziffern noch keineswegs in dem Umlange Eingang in den Haushaltungen gefunden haben dürfte, wie es auf den ersten Blick den Anschein erweckt. Ein prozentualer Anteil von vielleicht 5...6% wird sicherlich den Gegebenheiten noch am ehesten Rechnung tragen.

Die Vielzahl der zur Zeit von der Industrie angebotenen Gerätetypen mag auf den ersten Blick zwar verwirrend sein, dennoch zeichnen sich gewisse Tendenzen ab, die vom Konsumenten letztlich mitbeeinflusst werden. Nachdem ursprünglich für den Heimgebrauch nur Halbspurgeräte produziert wurden, gelangten Ende der fünfziger Jahre auch Viertelspurgeräte auf den Markt. Waren es anfangs Geräte mit nur einer Geschwindigkeit, so weisen moderne Tonbandgeräte bis zu vier Geschwindigkeiten auf. Die Situation läßt sich wie folgt analysieren:

Bewegte sich nach 1963 die Produktion von Tonbandgeräten mit einer und mit mehreren Geschwindigkeiten etwa auf der gleichen Höhe wie im Jahr zuvor, konnte 1964 die Produktion von Geräten mit einer Geschwindigkeit um rund 10% gesteigert werden, während bei den Geräten mit mehreren Geschwindigkeiten ein Rückgang von rund 10% eintrat. Obwohl die endgültigen Resultate für 1965 noch nicht vorliegen, kann dennoch gesagt werden, daß diese rückläufige Tendenz inzwischen aufgefangen werden konnte und Tonbandgeräte mit mehreren Geschwindigkeiten wieder stärker auf den Markt drängen. Im vergangenen Jahr dominierte allerdings immer noch das Tonbandgerät mit einer Geschwindigkeit.

In beiden Gerätekategorien herrschte von 1961 bis 1964 das Viertelspurgerät vor. Für das vergangene Jahr trifft dies allerdings nur noch für die Gerätegruppe mit mehreren Geschwindigkeiten zu, während bei den Geräten mit einer Geschwindigkeit der Halbspurtyp den größeren Produktionsanteil hatte.

In diesem Zusammenhang muß abschließend darauf hingewiesen werden, daß das netzunabhängige Gerät in den letzten Jahren in erheblichem Maße an Bedeutung gewonnen hat, was seinen entsprechenden Niederschlag auch in den Zahlen der Gesamtproduktion fand.

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktsituation kann der Tonbandgerätesektor auch in Zukunft mit einer günstigen Entwicklung rechnen. — c

# Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Fernsehempfängern

DK 621.397.62

Die Reparaturanfälligkeit von Fernsehempfängern unterliegt Gesetzmäßigkeiten. Besonders in der ersten Betriebszeit kommen häufig Ausfälle vor, während ältere Geräte oft sehr lange ohne jegliche Beanstandungen laufen. Auf Grund einer Anzahl von Beobachtungen wird nachstehend der Versuch gemacht, eine statistische Ausfallcharakteristik für den Zeitraum von 10 Jahren aufzustellen.

Das Beobachtungsmaterial lieferten acht Fernsehempfänger von Schaub aus den Baujahren 1953 bis 1956, die unter Kontrolle des Verfassers standen. Es wurde ergänzt durch eine Werktestreihe von Schaub-Lorenz für 1000 Stunden Betriebszeit. Weitere umfangreiche Auswertungsergebnisse von Prüfungen bis zu 100 Stunden nach dem Auspacken oder bereits nach der Fertigmontage wurden zur genaueren Bestimmung des anfänglichen Verlaufs der Charakteristik mit herangezogen.

### Allgemeines

Ein elektronisches Gerät, wie es der Fernsehempfänger darstellt, wird aus einem Kollektiv vieler Bauelemente verschiedener Eigenschaften gebildet. Teile wie Röhren, Schalter und bewegliche mechanische Einrichtungen unterliegen einem Verschleiß. Andere Teile wie Widerstände, Kondensatoren und Transformatoren können fast unbegrenzt haltbar sein. Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung und Auswahl der Teile sind Ausfälle durch statistisch verteilte Fehler oder durch Fehler mit Zufallscharakter möglich. Beim Zusammenschalten in der Fertigung können sich ferner in der Lötung oder Verbindung versteckte Mängel bilden, die vielleicht erst sehr viel später wirksam werden. Ebenso sind Ausfälle durch Überbeanspruchungen möglich, die durch Fehler anderer Bauelemente bedingt sind.

Allgemein lassen sich Ausfälle etwa wie folgt aufgliedern:

1. vorbetrieblich (Prüfung, Lagerung, Transport),
- 1.2. während des Betriebs (auch Pausenausfälle),
- 2.1. primär,
- 2.2. Überbeanspruchung (Spannung, Temperatur usw.),
- 3.1. Frühausfälle,
- 3.2. Abnutzung,
- 4.1. Totalausfälle,
- 4.2. Veränderungen.

Für die nachstehenden Untersuchungen wurden nur Total-(Funktions-)ausfälle beim primären Betrieb ausgewertet. Da die Geräte beim Auftreten eines Fehlers dieser Art umgehend repariert werden und deshalb weiter in Betrieb bleiben, sind Schwachstellen sehr bald ausgemerzt. Die Ausfallrate beruhigt sich; es entsteht eine weniger gestörte „normale Betriebszeit“ mit etwa konstanter Ausfallrate, die erst beim Erreichen der Verschleißzeitzone wieder ansteigen mußte. Die Ausfallursachen sind nicht einheitlich, so daß sie für chemische oder physikalische Eigenschaften der Bauelemente nicht unbedingt charakteristisch sein müssen.

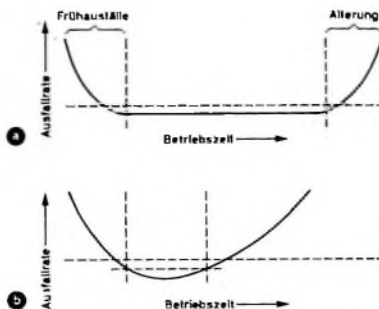


Bild 1. Prinzipielle Charakteristiken für die Lebensdauer von Geräten; a) Verteilung bei elektronischen Baugruppen, b) angenäherte Gaußsche Verteilung bei mechanisch bewegten Bauteilen.

verteilung nähert [1]. Weitere im vorliegenden Fall nicht typische Verteilungen können beispielsweise durch die in der Statistik auch übliche Gamma- und Beta-Charakteristik gebildet werden.

K. Stange [2] hat ein Netz für mittlere Lebensdauer im Kollektiv berechnet, in dem Lebensdauerkurven zu Geraden gestreckt werden.

### Ergebnisse

Die Beobachtungen wurden im Bild 2 in ein Netz nach Stange eingetragen. Man erkennt, daß nach 10 Betriebsstunden ein Bestand von 70...93% geblieben ist, das


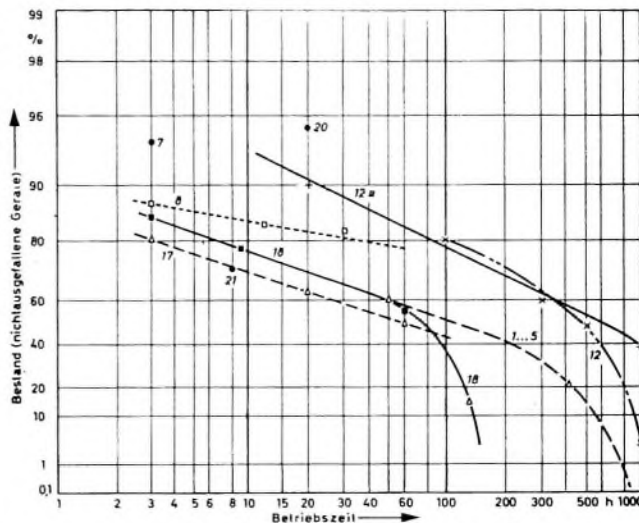


Bild 2. Bestandkurven (nichtausgefallene Geräte) von Fernsehempfängern; Bezeichnungen der Testreihen s. Bild 3.

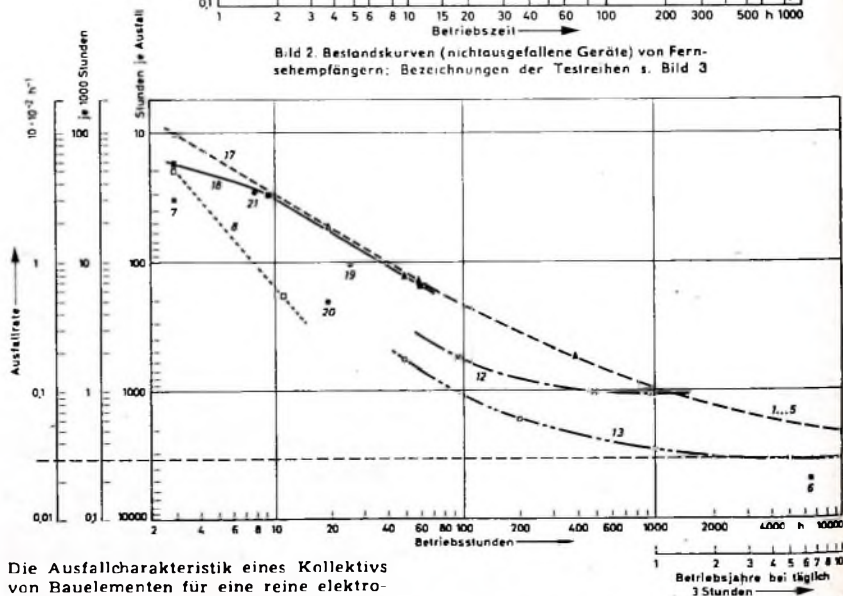

Die Ausfallcharakteristik eines Kollektivs von Bauelementen für eine reine elektronische Funktion verteilt sich nach einer Form, wie im Bild 1a dargestellt, während sich die Lebensdauer der beweglichen mechanischen Teile (ähnlich wie bei Maschinen) der Gaußschen Normal-

Bild 3. Ausfallcharakteristiken von Fernsehempfängern; 8 Geräte (Nr. 1...5, 6, 9, 13) über 10000 Stunden Betriebszeit, 50 Geräte (Testreihe 12) über 1000 Stunden Betriebszeit, 632 Geräte (Übrige Nr.) Testreihen mit unter 120 Stunden Betriebszeit.



Art des Fehlers		Betriebszeit		
		bis 1000 h	über 1000 h	
Röhren	Bildröhren	5,5%	64,6%	47%
	Impuls-Leitungsrohren	25,0%		
	sonstige Röhren	34,0%		
Bauteile	Zeilen- und Bildübertrager	6,0%	17,5%	30%
	Kondensatoren, Widerstände	6,0%		
	Regler	1,5%		
	Schalter	4,0%		
Montagefehler	Wackelkontakte	12,0%	18,0%	23%
	schlechte Lötstellen	6,0%		
		100,0%		

Tab. I. Ursache von Fernseh-Empfänger-Ausfällen in Prozent der Gesamtanzahl

fünf oder mehr Jahren mit üblicher Betriebszeit in größerem Umfang infolge Alterung gewisser Bauelemente ausfallen, sie stellen aber nicht die Regel dar. Für Bauelemente werden heute Zuverlässigkeitsangaben [3] gemacht. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß diese spezifischen Prüfergebnisse nicht immer mit den Ausfallstatistiken von Geräten übereinstimmen.

#### Analyse der Anfälle

Die Ausfälle der getesteten Geräte erfolgten in den weitaus meisten Fällen spontan. Die Ursachen verteilen sich auf Röhren-, Bauteile- und Montagefehler, wie in Tab. I angegeben. Der Aufteilung nach Tab. I lagen 513 erfaßte Geräte zugrunde. Etwa die Hälfte aller Ausfälle entstand durch Röhrenfehler. Eine ähnliche Fehlerverteilung zeigte auch die Auswertung von Prüfergebnissen eines Werkes in den USA.

\*

Technologische Fortschritte im Gerätebau, zunehmende Verwendung von Transistoren und integrierten Schaltungen sowie weitere Verbesserungen der Bauelemente werden in Zukunft Zuverlässigkeit und Lebensdauer weiter - wenn auch langsam - erhöhen.

#### Schrifttum

- [1] Theile, U.: Über die Zuverlässigkeit beim Zusammenwirken von Mensch und Maschine. *Feinwerktechn.* Bd 88 (1964) Nr. 2, S. 52-58
- [2] Stange, K.: Zur Ermittlung der Abgangslinie für wirtschaftliche und technische Gesamtheiten. *Mitt.-Bl. f. Math. Statist.* (1955) Nr. 2, S. 113-151
- [3] Ausarbeitung von Begriffsbestimmungen für die Zuverlässigkeit elektrischer Bauelemente. *NTZ* Bd 15 (1962) Nr. 1, S. 38-41

heißt, 7...30% der Geräte wurden reparaturbedürftig. Die Ausfallquote wird anschließend je Zeiteinheit schnell kleiner.

Die Betriebszeit rechnet man von dem erstmaligen Einschalten des montierten Gerätes an. Während des Abgleichens und Einstellens vergehen maximal eine Stunde einschließlich Reparaturen und Kurzprüfungen. Daran soll sich eine Dauerprüfung anschließen, deren Zeitdauer in der Industrie zum Teil noch unterschiedlich ist. Nach etwa 1000 Stunden ist jedes Gerät der Testreihe einmal ausgefallen, die Ausfallrate<sup>1)</sup> ist also Eins.

Da sich das zur Verfügung stehende Beobachtungsmaterial zum Teil bis auf 10 Jahre zurück erstreckte, wurde im Bild 3

1) Die Ausfallrate ist der Grenzwert der Ausfallquote für das gegen Null strebende Zeitintervall; sie wird zweckmäßigerweise entweder in „Geräte je tausend Stunden Betriebszeit“ oder in „Prozent je Stunde Betriebszeit ( $10^{-2} \text{ h}^{-1}$ )“ angegeben.

eine andere Darstellung gewählt. Man erkennt jetzt sehr gut die Beruhigung bei Betriebszeiten von 1000 bis 10 000 Stunden. Im Durchschnitt arbeitet demnach ein Gerät nach der ersten Reparatur mehrere 1000 Stunden (reine Betriebszeit, also Ausschaltzeit nicht mitgerechnet) störungsfrei.

Bei täglich drei Stunden Fernsehempfang ergeben sich je Jahr etwa 1000 Betriebsstunden. Aus Bild 3 ist zu entnehmen, daß im Mittel je Gerät innerhalb von 10 Jahren etwa eine Ausfallrate (in Prozent) von  $0,03 \cdot 10^{-2} \text{ h}^{-1}$  vorhanden ist. Ein Ausfall (reziproker Wert der Ausfallrate) tritt also nach jeweils  $\frac{1}{0,03} \cdot 10^2 \text{ h} = 3300$  Stunden ein.

Eine entsprechende reziproke Skala ist im Bild 3 mit eingetragen.

Die im Bild 1a angedeutete Schlußperiode mit der natürlichen Alterung ist im erfaßten Zeitraum aus Bild 3 noch nicht zu erkennen. Es sind zwar vereinzelte Gerätetypen einiger Firmen bekannt, die nach

## Neue Fernsehempfänger der Saison 1966

### Grundig

Mit der Auslieferung neuer weiterentwickelter Fernsehempfänger hat Grundig begonnen. Der Einknopf-Programmwähler „Monomat“ wird nunmehr in allen Grundig-Fernsehempfängern verwendet. Auch der neue Fernseh-Portable erhält einen „Monomat“ in speziell verkleinerter Form.

Die Geräte der Luxusklasse sowie die Stilmöbelausführungen sind wieder mit dem elektrischen Programmwähler „Monomat de Luxe“ ausgestattet. Hier hat man für die Anzeige der wählbaren sechs Programme ein zusätzliches Sichtfenster über dem etwas größer gehaltenen „Monomat“-Knopf eingefügt. Die Programmwahl erfolgt nach einmaliger Einstellung durch leichten Fingerdruck auf kleine mit 1 bis 6 numerierte Drucktasten. Ein robuster Motor stellt dann mit Hilfe der „Monomat“-Abstimmechanik das gewünschte Programm ein. Eine siebente mit „F“ bezeichnete Taste erlaubt es, auf Fern-Programmwahl umzuschalten und die sechs Programmstellungen dann auch vom zugehörigen Fernregler aus schrittweise anzuwählen.

Der für alle Modelle einheitliche teiltransistorisierte Schaltungsaufbau ist auch bei den neuen Fernsehempfängern beibehalten worden; schon im dritten Jahr läuft praktisch die gleiche Druckschaltungspaltine über die Montagebänder. Kennzeichnend für den hohen technischen Stand und die gute Empfindlichkeit der Empfänger sind die volltransistorisierten VHF- und UHF-Kanalwähler mit elektronischer Abstimmung im VHF-Bereich. Die

gedruckten Spulen des teiltransistorisierten Bild-ZF-Verstärkers gewährleisten eine gleichmäßige Bildschärfe für alle Geräte aus der Großserie. Automatikschaltungen für Bild und Zeile ergeben zusammen mit dem Einknopf-Programmwähler „Monomat“ ein Minimum an Bedienungsknöpfen. Alle Geräte sind mit kontrastreichen schutzscheibenlosen Bildröhren bestückt.

Das neue Fernsehgeräte-Programm gliedert sich wie folgt:

#### Fernseh-Portable

Der neue Portable „Fernsehboy P 1900 Luxus“ mit 48-cm-M-Bildröhre hat eine Nußbaumzarge mit versenkbarem Tragegriff und ist daher auch gut als Heimgerät verwendbar. Die kleinere Ausführung des Einknopf-Programmwählers „Monomat“ wurde gesondert für diesen tragbaren Empfänger entwickelt. Serien-

mäßig wird das Gerät mit zwei Antennen, der Grundig-UHF-Fensterantenne sowie dem VHF-Teleskop-Ansteckdipol, geliefert.

#### Record-Serie


In der Record-Serie „6000“ sind die Standardgeräte der unteren Preisklassen zusammengefaßt. Während das Tischgerät „T 6000“ mit dem kleinen „Monomat“ aus dem Portable ausgerüstet ist, findet man im Bedienteil der Modelle „T 6000 Luxus“, „T 6500“ und „S 6000“ bereits das normale „Monomat“-Aggregat, wie es im Vorjahresangebot ausschließlich die Geräte der Europaklasse enthielten. Das Tischgerät „T 6500“ ist mit 65-cm-Großbildröhre ausgestattet und enthält einen Frontlautsprecher. Das preisgünstige Standgerät „S 6000“ hat Türen und eine großflächige Holzschallwand.
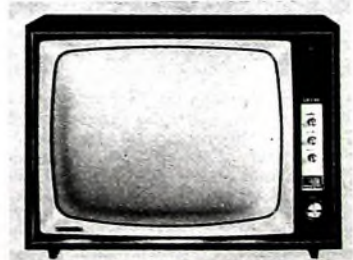
#### Luxusklasse

Zur Luxusklasse, deren Merkmal der elektrisch gesteuerte Programmwähler „Monomat de Luxe“ ist, gehört das von



Tragbarer Fernsehempfänger „P 1900 Luxus“ von Grundig



„T 6000“, ein Gerät aus der Record-Serie von Grundig

der letzten Funkausstellung her bekannte Gerät „Eleganz 23“, jetzt mit „Eleganz 23 a“ bezeichnet. Mit dem Parallelmodell „Eleganz 25 a“ steht diese neuartige Gehäuseform nun auch mit 65-cm-Bildschirm zur Wahl. Die neuen Stil-Fernsehstandgeräte „Lichtenstein b“, „Amalienburg b“, „Hohen-



Oben: Fernsehempfänger „Eleganz 25 a“ aus der Luxusklasse von Grundig; rechts: Bedienungsleiste mit dem „Monomat de Luxe“


stein b“ und „Hohenburg b“ bleiben zwar in der äußeren Form unverändert, erhalten jedoch ebenfalls die neue große Programmanzeige. Außerdem werden sie in Zukunft bereits ab Werk mit dem zugehörigen Fernregler „V“ komplett geliefert, der unter anderem die Fernwahl für sechs Programmeinstellungen ermöglicht

#### Europa klasse

Von den Modellen der Europaklasse 1965 werden die „Monomat“-Geräte „T 610“, „S 600“ und „K 600“ zunächst noch einige Monate unverändert weitergefertigt. Das trifft auch für die beiden vorjährigen Luxus-Geräte „T 668“ und „S 668“ zu
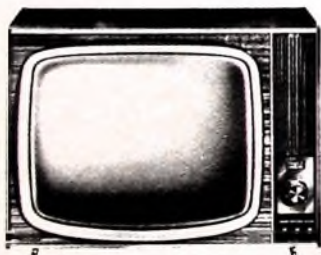
#### Lumophon

Die Tonfunk GmbH ergänzte ihre „Lumophon“-Fernsehgeräteserie für 1966 durch drei neue Luxusmodelle mit weitgehend vereinfachter Bedienungsweise. Die Fernsehgeräte „FT 112“, „FT 172“ und „FS 172“ sind mit einer Einknopf-Programmwahlautomatik ausgestattet, bei der man durch Knopfdrückung bis zu sechs beliebig vorwählbare Programme nacheinander einschalten kann. Der große markant aus-



Lumophon FT 172“ von Tonfunk

sehende Programmwahlknopf hat ein Nummernfenster für die Programmanzeige 1 bis 6. Darüber befindet sich eine kleine Skala zum Ablesen der eingestellten Fernsehkanäle. Da die wenigen Bedienungsgänge nur knapp die Hälfte der Gehäusehöhe einnehmen, bleibt genügend Platz für die frontale Tonabstrahlung durch einen 17 cm großen Lautsprecher.

Der Tischempfänger „FT 112“ ist mit einer 59-cm-P-Bildröhre ausgestattet, die von einer tiefgezogenen Nußbaum-Holzblende umrahmt wird. Das etwas größere Tischgerät „FT 172“ erhält durch einen schwarz-grauen Kunststoffwulst an der vorgeschobenen 65-cm-Bildröhre seine besondere Note. Das Standgerät „FS 172“ hat ebenfalls eine 65-cm-Bildröhre und ist durch abschließbare Falltüren vor unbefugter Benutzung gesichert.


Der Schaltungsaufbau dieser drei neuen „Lumophon“-Geräte ist mit neun Transistoren und zehn Röhren (einschl. Bildröhre) einheitlich ausgelegt. VHF- und UHF-Kanalwähler sind volltransistorisiert. Die Abstimmung im VHF-Bereich erfolgt voll-elektronisch mittels Kapazitätsdioden. Einige weitere Einzelheiten: gedruckte Spulen im teiltransistorisierten Bild-ZF-Verstärker, Automaten für Zeile und Bild, schutzscheibenlose Bildröhren, zusätzlich anschließbarer Fernregler für Helligkeit und Lautstärke.

Über die neuen „Lumophon“-Fernsehempfänger „FT 102“, „FS 102“ und „FT 162“ wurde bereits im Heft 24/1965, S. 972-973, berichtet.
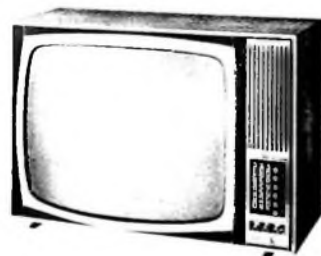
#### Telefunken

Die Telefunken AG stellte die ersten Empfänger des Fernsehgeräte-Programms 1966 vor. Das preisgünstige 59-cm-Modell „FE 216 T“ erinnert in seiner Form wohl an die Serie „FE 2000“, mit der Telefunken in den letzten drei Jahren sehr gute Umsatzerfolge erzielen konnte. Es handelt sich bei diesem Gerät aber um eine Neuentwicklung mit weitgehenden technischen Verbesserungen. Diese Tatsache wurde auch durch eine attraktiv gestaltete Bedienungsleiste mit fünf Stationsdruck-tasten der Wahlautomatik unterstrichen.

Das übersichtliche klappbare Einplattenschassis ist zur Erleichterung der Servicearbeiten auf der Schaltungsseite mit ausführlichen Schaltungssymbolen und Einstellhinweisen bedruckt. Einschließlich des bereits im Vorjahr bekanntgewordenen Allbereichters enthält das Gerät neun Röhren, elf Transistoren und elf Halbleiterdioden mit insgesamt 35 Funktionen. Bemerkenswerte Schaltungseinzelheiten: dreistufiger ZF-Verstärker (bei UHF vierstufig), videoseitige Kontrastregelung in Brückenschaltung, automatische Steilregelung, symmetrischer Phasendiskriminator, elektronische Einschaltbrumm- und Leuchtfleckunterdrückung, Bildbreiten- und Bildhöhenstabilisierung.



„FE 336 T“ von Telefunken

jeden Bereich einstellbaren Tasten, beleuchtete Betriebsanzeige und Frontlautsprecher sind besondere Attribute dieses Empfängers. Die übrigen technischen Daten sind die gleichen wie bei den vorgenannten Geräten.

## 1965 brachte zweithöchsten Teilnehmer-Zuwachs seit Fernseh-Beginn

Im Geschäftsbericht der Allgemeinen Deutschen Philips Industrie GmbH für das Jahr 1966 war als Anhang eine ausführliche Analyse über die Entwicklung des Fernsehens in Deutschland nach seiner Wiederaufnahme sowie eine Prognose für die weiteren zehn Jahre zu finden. Seinerzeit - zur Jahreswende 1966/67 - waren 4,6 Millionen Fernsehgeräte in der Bundesrepublik angemeldet. Es gehörten sehr viel Marktkenntnis und auch Mut dazu, eine langfristige Vorhersage zu wagen. Das Unterfangen wurde durch einen eindeutigen Erfolg gerechtfertigt, denn nach fünf Jahren ist die für Anfang 1966 prophezeigte Zahl von 11,3 Millionen Fernsehteilnehmern mit einer unwahrscheinlichen Genauigkeit eingetroffen. Wie die Bundespost mitteilte, waren am 1. Januar 1966 in der Bundesrepublik 11 378 049 Geräte registriert. Der 11,3millionste Fernsehteilneh-

mer hat sich also etwa 14 Tage vor dem Jahreswechsel angemeldet. Der Gesamtzuwachs an Fernsehteilnehmern im Jahr 1965 war in der Prognose mit 1,3 Millionen angegeben worden. Auch diese Schätzung wurde zur Tatsache. Die Jahreszunahme 1965 betrug 1,355 Millionen Neuanmeldungen und liegt damit hinter 1964, das als Olympiade-Jahr mit 1,48 Millionen Neuanmeldungen einen Sonderfall darstellt, an zweiter Stelle seit Beginn des Fernsehens. Die bei der Veröffentlichung etwas optimistisch wirkende Prognose hat sich demnach als richtig erwiesen. Viele Faktoren haben dazu beigetragen, das Fernsehgerät immer attraktiv zu halten, und so wird auch sicher das Jahr 1966 die schon seinerzeit von Philips geschätzten weiteren 1,3 Millionen Neuzugänge an Fernsehteilnehmern bringen.



# Hi-Fi-Plattenspieler mit kontinuierlich einstellbarer Skating-Kompensation

Technische Daten	
Tonarm	Plattenteller (dynamisch aus- gewuchtet, nicht magnetisch)
wirksame Länge (von vertikaler Drehachse bis Abtastspitze):	202 mm
tangentialer Spurfehlwinkel:	0,5 °/Zoll
Lagerreibung für Horizontalbewegung:	< 0,04 g
Tonarm-Resonanzfrequenz: 7 Hz bei einer System-Compliance von 25 · 10 <sup>-4</sup> cm/dyn	16%, 33%, 45, 78 U/mln
effektive Schwingmasse für Horizontalbewegung: 21 g bei einem Systemgewicht von 7 g	Drehzahl-Feinregelung: 6%
Gewichtsbereich der einbaubaren Systeme:	1...16 g
Auflagekräfteeinstellung: 0...5 p, kontinuierlich einstellbar und direkt ablesbar	Motor
Tonarmlift	Drehzahltoleranz
Absenkgeschwindigkeit:	max ± 1,2% bei Nennspannung und in Mittelstellung des Feinreglers
	Gesamt-Gleichlauffehler: max. ± 0,1% (gehörtig bewertet)
	Rumpel- Fremdspannungsabstand: 40 dB
	Rumpel- Geräuschspannungsabstand: 60 dB

Bei der Schallplattenabtastung gibt es zwei Komponenten, die man als die primären Qualitätsmerkmale bezeichnen kann: den Plattenteller-Antrieb und das Tonabnehmersystem. Alles, was am Gerät außerdem noch vorhanden ist, sind sekundäre Hilfsmittel zur Realisierung des Abtastvorganges. Man kann auf sie nicht verzichten, sollte jedoch bedenken, daß ihre Eigencharakteristiken die Qualität der Abtastung immer nur (günstigstenfalls nur geringfügig) negativ beeinflussen können. Was das Abtastsystem nicht leistet, kann auch der beste Tonarm nicht mehr hinzufügen, und was beim Abtastvorgang verdorben wird, gleicht auch der beste Antrieb nicht aus.

Deshalb hat sich mit der Verfeinerung der Abtasttechnik immer deutlicher herausgestellt, daß Tonabnehmersystem und Tonarm sowie Tonarm und Laufwerk zusammengehören, also nicht mehr als Einzelstücke bewertet und beliebig kombiniert werden können. Trotzdem müssen sie nicht nur als Einzelteil hervorragende Eigenschaften haben, sondern – und das ist teilweise sehr viel schwieriger – zu verwirklichen – sich auch im Falle der Einbaumöglichkeit verschiedener Abtastsysteme optimal aneinander anpassen lassen.

Mit dem neuen automatischen Hi-Fi-Plattenspieler „Dual 1019“ stellt Dual den Phonofreunden jetzt ein Schallplatten-Abspielgerät zur Verfügung, das hinsichtlich der Konstruktion und der technischen Daten alle Wünsche erfüllt, die zur Verwirklichung einer optimalen Schallrillen-abtastung an ein Abspielgerät gestellt werden können. Wie Bild 1 zeigt, wurde die Grundkonstruktion des „Dual 1008“-Laufwerks<sup>1)</sup> beibehalten, da keine Veran-

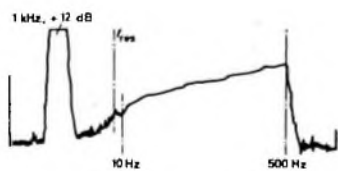


Bild 2. Tonarmresonanz des „Dual 1019“ ( $f_{res} < 10$  Hz)

lassung bestand, von bewährten Anordnungen, zum Beispiel der automatischen Tonarmsteuerung des Plattenteller-Antriebs, dem Prinzip der Geschwindigkeitsfeinregelung, der Federaufhängung, der Transportsicherung usw., abzuweichen.

Wo es auf Grund der Erfahrungen mit dem „Dual 1008“ aussichtsreich schien, eine Verbesserung der Abtastung und eine weitere Steigerung des Bedienungskomforts zu erreichen, wurden sich anbietende Lösungen konsequent verfolgt und ohne Rücksicht auf den erforderlichen Aufwand verwirklicht. Das führte beim neuen „Dual 1019“-Laufwerk einerseits zu recht interessanten konstruktiven Lösungen, andererseits mußten die Fertigungstoleranzen bestimmter Bauteile erheblich verringert werden, wodurch beispielsweise im Falle der notwendigen Verbesserung der Tonarmlagerung neuartige Fertigungsverfahren der betreffenden Bauteile erforderlich wurden.

Der Tonarm des „Dual 1019“ ist im Interesse größtmöglicher Steifigkeit, jedoch gleichzeitig geringen Massenträgheits-

momentes, extrem leicht ausgeführt, so daß seine Eigenresonanz bei der Schallrillen-abtastung in Verbindung mit einem 7 g schweren Abtastsystem mit  $25 \cdot 10^{-4}$  cm/dyn Nachgiebigkeit bei etwa 7 Hz liegt (Bild 2). Daher und wegen der verhältnismäßig geringen effektiven Schwingmasse (21 g) der Kombination ist eine störende Beeinflussung der Abtasteigenschaften des Tonabnehmersystems mit Sicherheit ausgeschlossen. Der aus einer Magnesiumlegierung gefertigte zweiteilige Tonkopf hat einen einschiebbaren Systemträger, der durch die rechts hervorstehende kleine Griffstange entriegelt beziehungsweise verriegelt wird. Zum geometrisch richtigen Einbau der Tonabnehmer, die der 1/2"-Befestigungsform entsprechen, besteht die Möglichkeit, das System im Tonkopf horizontal zu verschieben. Zum vertikalen Höhenausgleich muß es auf verschiedenen lange Buchsen montiert werden. Damit auch bei einem späteren Systemaustausch der günstigste Sitz im Tonkopf erreicht wird, enthält das Gerätzubehör eine auf den Tonkopf aufsteckbare Montagelehre.

Zum Tonarm-Balanceausgleich in der Horizontalebene (der vertikale Balanceausgleich erfolgt bereits im Werk) läßt sich der Abstand des elastisch angebrachten Ausgleichgewichtes vom Tonarmrillen-grob durch Verschieben und fein durch Verdrehen ändern. Dabei kann das eingebaute Tonabnehmersystem 1...16 g schwer sein. Bei exaktem Balanceausgleich liegt

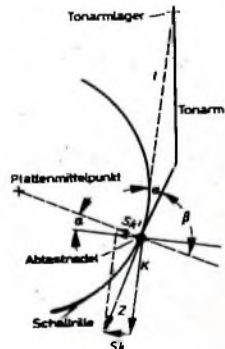


Bild 3. Entstehung der Skating-Kraft an einabmagewinkeltem Tonarm

der Schwerpunkt des Tonarms im Schnittpunkt der beiden Lagerachsen. Diese Balance, die dem Tonarm eine wirkungsvolle statische und dynamische Stabilität verleiht, wird auch durch die Einstellung der notwendigen Tonarm-Auflagekraft nicht gestört. Diese kann kontinuierlich im Bereich 0...5 p variiert werden und wird durch eine Spiralfeder erzeugt, die direkt an der horizontalen Lagerachse angreift. Daher wirkt die Tonarm-Auflagekraft – unabhängig von der Lage des Laufwerkes – immer senkrecht zur Plattenoberfläche und verteilt sich gleichmäßig auf beide Rillenflanken. Die maximale Abweichung von der eingestellten Auflagekraft beträgt  $\pm 0,1$  p.

Die Gleichmäßigkeit der Verteilung der Auflagekraft auf beide Rillenflanken wird bei sich drehender Schallplatte jedoch durch eine auf den Tonarm wirkende



Bild 1. Der neue Hi-Fi-Plattenspieler „Dual 1019“

<sup>1)</sup> Haase, H.-J.: Technische Probleme des Hi-Fi-Plattenspielers. Funk-Techn. Bd. 18 (1963) Nr. 15, S. 531-533, u. Nr. 16, S. 564-566

Horizontalkraft erheblich gestört. Auf jeden abgewinkelten Tonarm wirkt nämlich während des Abspielvorganges ein Moment  $l \cdot Sk' = l \cdot Sk \cdot \cos \alpha$  (Bild 3), das versucht, die Abtastnadel in Richtung zum Plattenmittelpunkt zu ziehen. Der Grund dafür ist, daß die Reibungskraft  $Z = P \cdot \mu$  zwischen Abtastnadel und Rillenwandung sich in die Komponenten  $K$  und  $Sk$  aufteilt, von denen  $K$  eine Zugkraft auf das vertikale Tonarmlager darstellt und  $Sk$  etwa in Richtung zum Plattenmittelpunkt weist. Die Kraft  $Sk' = Sk \cdot \cos \alpha$  ist proportional der eingestellten Tonarm-Auflagekraft  $P$  und wird als Skating-Kraft (skating = gleiten) bezeichnet.

Diese auf den Tonarm wirkende Skating-Kraft ist bereits seit langem bekannt. Ihr nachteiliger Einfluß auf die Wiedergabequalität wurde jedoch besonders deutlich, als Tonabnehmer mit hoher Nachgiebigkeit es gestatteten, Schallplatten mit sehr kleinen Auflagekräften abzutasten. Meßtechnisch war ihr Einfluß bisher nur schwierig zu erfassen. Man kann sie jedoch jederzeit nachweisen, wenn man den Tonarm mit der Abtastnadel auf eine nicht mit Rillen versehene Fläche der Platte setzt; der Tonarm wird dann sofort nach innen gezogen. Bei modernen Abtastsystemen, die noch bei Auflagekräften um  $1 p$  einwandfrei arbeiten, drückt die Skating-Kraft den Nadelträger sichtbar aus seiner Mittellage, falls er durch die Abtastnadel noch in der Rille gehalten wird. Er erhält also gewissermaßen eine einseitige Vorspannung. Das bedeutet aber, daß die Abtastung der beiden Rillenflanken einer Stereo-Schallplatte, die ja unterschiedliche Informationen enthalten, nicht gleichmäßig erfolgen kann.

Unter der Voraussetzung, daß die Längsachse der Abtastnadel genau rechtwinklig zur Plattenoberfläche steht, verteilt sich die Tonarm-Auflagekraft  $P$  ohne Einfluß der Skating-Kraft gleichmäßig auf beide Rillenflanken ( $P_l = P_r = 0,7 P$ , Bild 4).

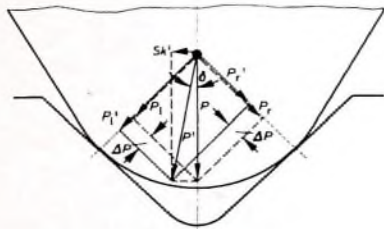


Bild 4. Kräftediagramm beim Abtasten einer Schallrinne

Durch die Skating-Kraft  $Sk'$ , deren Angriffspunkt im Schnittpunkt der Wirkungslinien der verteilten Auflagekräfte  $P_l$  und  $P_r$  angenommen wird, erhöht sich die wirksame Auflagekraft auf  $P'$ , wobei die Wirkungslinie um den Winkel  $\delta$  von der Senkrechten abweicht. Dadurch vergrößert sich der Flankendruck an der inneren Berührungsstelle um  $\Delta P_l$ , während er sich an der äußeren Flanke um den gleichen Betrag verringert.

Die Nadelträger-Vorspannung und der daraus resultierende unterschiedliche Kontaktdruck an den beiden Rillenflanken kann nur durch eine der Skating-Kraft entgegengerichtete Kraft aufgehoben werden, die das Skating-Moment in jeder Stellung des Tonarms und bei jeder eingestellten Auflagekraft kompensiert. Sie läßt

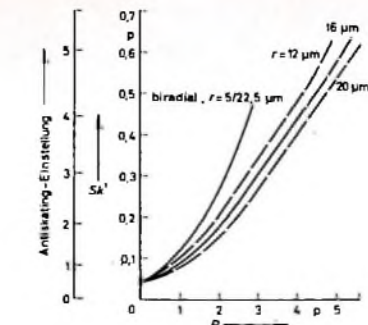


Bild 5. Verlauf der Skating-Kraft  $Sk'$  in Abhängigkeit vom Abrundungsradius  $r$  der Abtastnadel und der Tonarm-Auflagekraft  $P$

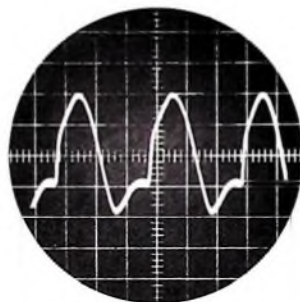


Bild 6. Kurvenformverzerrung im rechten Kanal bei Abtastung der Frequenz 1 kHz,  $v = 14$  cm/s mit 2,8 p Auflagekraft; Klirrfaktor 10%

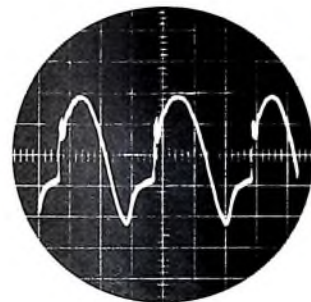


Bild 7. Kurvenformverzerrung im rechten Kanal bei Abtastung der Frequenz 1 kHz,  $v = 14$  cm/s mit 2,5 p Auflagekraft; der Klirrfaktor ist hier bereits 17%

sich durch eine konstruktiv an den Tonarm gebundene und zweckmäßigerweise stetig veränderbare Anordnung erzeugen, die im allgemeinen Sprachgebrauch der Phontechnik als Antiskating bezeichnet wird.

Die Skating-Kraft beträgt etwa 10% der eingestellten Auflagekraft, bei  $1 p$  Auflagekraft also nur 0,1 p. So geringe Kräfte kommen natürlich nur zur Wirkung, wenn die Lagerreibung des Tonarms für die horizontale Schwenkbewegung außergewöhnlich gering ist. Die Reibungskräfte dürfen sich aber über den Schwenkbereich des Tonarms nicht ändern, da sich sonst die für einen bestimmten Betriebsfall eingestellte Antiskating-Kraft unzulässig ändern würde.

Ideal wäre ein linearer Zusammenhang zwischen Auflagekraft und entstehender Skating-Kraft, da die Skating-Kompensation dann durch eine lineare mechanische Anordnung erfolgen könnte. Besonders bei geringen Auflagekräften ( $\leq 0,5 p$ ) bleibt aber ein erhöhter Skating-Einfluß bestehen, weil die Reibung im Vertikallager für die horizontale Tonarm-Schwenkbewegung nicht Null sein kann (Bild 5). Das kennzeichnet jedoch ein besonderes Problem des Skating-Einflusses Tonarme mit erhöhter Lagerreibung können einerseits hochnachgiebige Tonabnehmersysteme nicht einwandfrei führen, andererseits wirken sie bereits ungewollt als Skating-Bremse. Daraus läßt sich die für die Praxis wichtige Forderung ableiten, daß die Auswahl eines Abtasters in erster Linie auf die Größe der Tonarm-Lagerreibung abgestimmt werden muß, je weicher der Nadelträger des Abtastsystems eingespannt und je größer die Tonarm-Lagerreibung ist, um so stärker ist infolge des einseitigen Druckes durch die fortlaufende Rillensteigung die unsymmetrische Auslenkung des Nadelträgers aus der Symmetrielinie des Abtastsystems. Dagegen lenkt die Skating-Kraft den Nadelträger eines hochnachgiebigen Abtastsystems in die entgegengesetzte Richtung also nach außen, aus, wenn auch die

Tonarm-Lagerreibung gering ist. Der zuletzt genannte Fall dürfte wohl der wichtigere sein, und daher wird mit zunehmender Qualität von Abtastsystem und Tonarm eine Antiskating-Einrichtung immer wichtiger.

Die Bilder 6 und 7 zeigen zwei typische Oszillogramme, die sich bei der Abtastung des rechten Kanals von Frequenzschallplatten ergeben, wenn die Spurführung durch den Skating-Einfluß gestört wird. Die nichtlinearen Verzerrungen steigen besonders an der unteren Grenze des vom Tonabnehmer-Hersteller genannten Auflagekraftbereiches stark an. Sie können durch einen Tonarm mit Skating-Kraft-

Kompensation aber weitgehend reduziert werden (Bild 8).

Bei guten automatischen Plattenspielern und -wechslern ohne Antiskating-Einrichtung tritt häufig die unangenehme Erscheinung auf, daß der im Rillen-Einlaufbereich aufsetzende leichtgängige Tonarm durch die sich sofort auswirkende Skating-Kraft über die ersten Rillen gerissen wird und so die Anfangstakte der Aufzeichnung verlorengehen. Auch dieser sehr störende Nachteil wird von einer gut justierten Antiskating-Einrichtung verhütet. Ein recht guter Ausgleich der Skating-Kräfte ist beim „Dual 1019“ dann erreicht, wenn die eingestellte Zahl des Antiskating-Einstellrings mit der angezeigten Stellung des Auflagekraft-Einstellrändels übereinstimmt (Bild 9). Damit besteht erstmalig bei einem Plattenabspieler die Möglichkeit, die sich in Abhängigkeit von der eingestellten Tonarm-Auflagekraft und vom Abrundungsradius der Abtastnadel einstellende Skating-Kraft in weitem Bereich (kontinuierlich einstellbar) exakt zu kompensieren.

Im Bild 10 ist schematisch die Wirkungsweise der Antiskating-Einrichtung beim „Dual 1019“ dargestellt. Die Bilder 10a und 10b zeigen die beiden Extremstellungen des das Antiskating-Moment in Verbin-

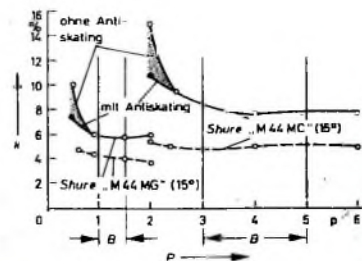


Bild 8. Klirrfaktor  $k$  als Funktion der Auflagekraft  $P$  mit und ohne Antiskating bei 1 kHz,  $v = 14$  cm/s ( $B$  empfohlener Auflagekraft-Bereich. — = linker Kanal, ---- = rechter Kanal)





Bild 9. Einstellung für die Antiskating-Kraft am Fuß des Tonarmagers beim „Dual 1019“

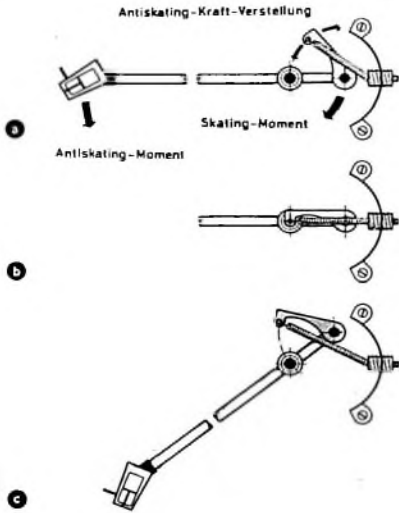


Bild 10. Funktionsschema der Antiskating-Einrichtung beim „Dual 1019“

ung mit einer Zugfeder erzeugenden Federhebels bei 0 und 5 p Auflagekraft. Man erkennt außerdem, daß durch das unterschiedliche Ausschwenken des Federhebels bei Verdrehen des Einstellrings ein variables Antiskating-Moment am Tonarm erzeugt wird. Liegt die Einspannung der Feder genau unter dem vertikalen Tonarm-Drehpunkt (Bild 10b), so entsteht kein Antiskating-Moment. Diese Stellung ist am Einstellring durch 0 gekennzeichnet. Bei maximal ausgeschwenktem Federhebel (Bilder 10 a und 10c) wird ein Antiskating-Moment erzeugt, das die Kompensation des Skating-Momentes bewirkt, das bei der maximal einstellbaren Tonarm-Auflagekraft von 5 p entsteht.

Um die Größe und Gleichmäßigkeit der erzeugten Antiskating-Kräfte auch bei unterschiedlichen Platteneigenschaften und Abtastradien im Abtastbetrieb meßtechnisch erfassen zu können, hat Dual ein sehr exakt anzeigendes Meßsystem - „skate-O-meter“ genannt - herausgebracht. Es wird an Stelle des Tonabnehmersystems in den Tonkopf eingesetzt und zeigt (nach Einstellung der für das später zu verwendende Tonabnehmersystem maßgebenden Auflagekraft) über einen mit dem Abtaststift verbundenen Zeiger auf einer in mg geeichten Skala die auftretenden Skating-Kräfte an (Bild 11). Wird nun der Einstellring der Antiskating-Vorrichtung so lange verdreht, bis - auch bei der Abtastung musikmodulierter Schallrillen - der Zeiger im Mittel auf Null weist, dann ist die Skating-Kraft vollwertig kompensiert.

Wie aus Bild 1 zu ersehen ist, hat der „Dual 1019“, obwohl das Dreifunktions-system - also die universelle manuelle und automatische Verwendbarkeit - beibehalten wurde, einen organisch eingebauten Tonarm-Lift erhalten. Er hat die Aufgabe, den Tonarm an jeder beliebigen Stelle auf die Schallplatte abzusenken und wieder anzuheben, ohne daß man dabei den Tonarm berühren muß. Selbstverständlich muß die Absenkvorrichtung an einem automatischen Spieler oder Wechsler so beschaffen sein, daß sie auch nach automatischem Start, jedoch erst nach Spielbeginn, betätigt werden kann. Die Bedienung soll leichtgängig sein, damit der Tonarm nicht infolge von Erschütterungen horizontale Bewegungen ausführt, die dazu führen, daß sich die Abtastnadel nicht in die gewünschte Rille absenkt. Der Tonarm soll beim Einschnellen von Hand auf der angehobenen Ablagevorrichtung ruckfrei gleiten und darf nach dem Loslassen über einer beliebigen Stelle der Platte nicht zurückfedern.

Bild 12a zeigt den Tonarm TO im angehobenen Zustand. Die Griffstange G der Absenkvorrichtung ist nach vorn gezogen. Sie drückt über ein Kurvenstück K und einen Verbindungshebel VH den elastischen Heberbolzen HH, der parallel zum Tonarmlager vertikal geführt wird, nach oben. Der Heberbolzen stößt von unten an einen kleinen am Tonarm angebrachten Winkel W, wodurch sich die Tonarmspitze um die Höhe H anhebt. Wegen des elastischen Heberbolzens erfolgt das auch bei kleiner Tonarm-Auflagekraft völlig ruckfrei. Um bei unterschiedlich hohen Tonabnehmersystemen die günstigste Hubhöhe H einregulieren zu können, kann die Höhe des Verbindungshebels L mit einer von oben zugänglichen Stellschraube variiert werden.


Beim Zurückdrücken der Griffstange löst sich der mechanische Kontakt zwischen dem Kurvenstück K und der Hub-scheibe HS. Der Verbindungshebel VH wird dann durch den Haupthebel HH zurückgedrückt, wobei eine in Sillconfett gleitende Scheibe die Rückführbewegung bremsst. Mit dem heruntergleitenden Heberbolzen senkt sich auch der auf diesem federnd aufliegende Tonarm ruckfrei ab. Während das Anheben proportional zur Geschwindigkeit erfolgt, mit der die Griffstange nach vorn gezogen wird, ist die Absenkgeschwindigkeit mit etwa 5 mm/s konstant und unabhängig von der Betätigungsgeschwindigkeit. Dabei ist es gleichgültig, ob der Mechanismus vorher durch entsprechende Tastenbedienung automatisch gestartet wurde oder der Tonarm nach dem manuellen Anheben durch Betätigung der Stoppaste automatisch auf die Ablage zurückgeführt werden soll. Automatischer und manueller Tonarm-Steuerungsmechanismus stören sich also nicht, sondern ergänzen sich.

Der Vollständigkeit wegen sei abschließend noch über einige weitere Konstruktionsdetails beim „Dual 1019“ berichtet: Der Tonarm kann bei einem Plattenwechsel von Hand auf der Tonarmstütze abgelegt werden, ohne daß sich das Laufwerk abschaltet. Die bisher übliche kurze Mittelachse wurde so abgeändert, daß sie sich gleichzeitig mit dem Plattenteller dreht, also eine störende Reibung zwischen der Wand des Schallplatten-Mittelloches und der Achse ausgeschlossen ist. Zum Abspielen eines längeren, aus mehreren Schallplatten zusammengesetzten Musikprogramms kann das Gerät mit Hilfe der mitgelieferten Wechselachse als vollautomatisches Abspielgerät benutzt werden. Die horizontal zu bedienenden Schiebepasten erhielten eine griffgünstigere Form.

Bild 11. Messung der Skating-Kraft während der Abtastung mit dem „skate-O-meter“



Bild 12. Funktionsschema der Tonarm-Absenkvorrichtung beim „Dual 1019“

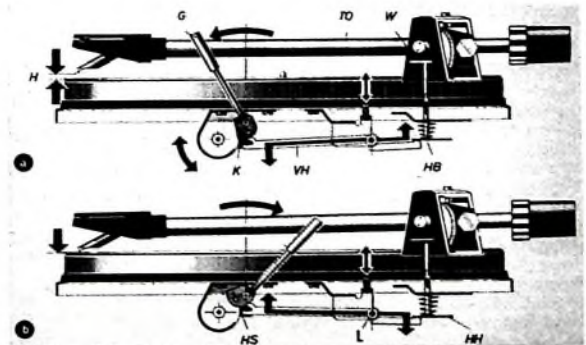

# Stereo-Decoder mit Silizium- oder Germanium-Transistoren

## Technische Daten

Betriebsspannung:  $U_b = 9\text{ V} \pm 30\%$

Übersprechdämpfung:  $\geq 40\text{ dB}$  bei  $f = 1\text{ kHz}$

Eingangswiderstand:

bei Germaniumausführung  $R_{in} \approx 50\text{ k}\Omega\text{Hm}$   
 bei Siliziumausführung  $R_{in} \approx 100\text{ k}\Omega\text{Hm}$

Spannungsverstärkung:  $V_a \approx 1$

maximale Eingangsspannung:  $U_{in} \approx 2\text{ V}$

Temperaturbereich: bis etwa  $45^\circ\text{C}$

## 1. Einleitung

Im folgenden wird ein Stereo-Decoder beschrieben, der nach dem FCC-Verfahren arbeitet und sich besonders zur Verwendung in Transistorempfängern eignet. Hierbei wird zugrunde gelegt, daß die Spitzenspannung des Pilotsignals am Ausgang des Ratiodektors etwa  $30\text{--}100\text{ mV}$  beträgt. Der Innenwiderstand des Ratiodektors liegt normalerweise in der Größenordnung von  $\leq 10\text{ k}\Omega\text{Hm}$ .

Bei dem Decoder wurde besonders auf eine ausreichende Unterdrückung des zur Decodierung notwendigen  $38\text{-kHz}$ -Hilfsstrahlers geachtet. Es hat sich nämlich gezeigt, daß sonst durch den  $38\text{-kHz}$ -Träger NF-Verstärker mit Transistor-Endstufen infolge der relativ niedrigen Grenzfrequenzen der Germanium-Endstufentransistoren überlastet werden können. Außerdem können bei Tonbandaufnahmen störende Mischprodukte zwischen Löschen und Hilfsträgerfrequenz auftreten. Der Decoder kann sowohl mit Silizium-Transistoren BC 130 als auch mit Germanium-Transistoren AC 122 bestückt werden. Er arbeitet nach dem Zeitmultiplexverfahren, wobei die Pilotfrequenz verstärkt und verdoppelt wird.

## 2. Schaltung des Decoders

Bild 1 zeigt die Schaltung des dreistufigen Decoders. Die erste Stufe liefert zwei zueinander gegenphasige Spannungen des Multiplexsignals. Es wird einerseits am Emitter (phasengleich zum Eingangssignal), andererseits über einen Spannungsteiler vom Collectorkreis (gegenphasig zum Eingangssignal) mit einstellbarer Amplitude abgenommen. Der Verwendungszweck dieser gegenphasigen Spannung ist weiter unten erläutert. Um einen gegenüber dem Innenwiderstand des Ratiodektors hohen Eingangswiderstand der ersten Stufe zu erhalten, ist sie im Emitter gegengekoppelt. Gleichzeitig wird im Collectorkreis der ersten Stufe der  $19\text{-kHz}$ -Pilotton ausgekoppelt, in einer zweiten Stufe weiter verstärkt und durch Zweiweggleichrichtung in seiner Frequenz verdoppelt. In der dritten Stufe wird aus der gleichgerichteten, mit der doppelten Pilottonfrequenz pulsierenden Spannung die Grundwelle ausgesiebt und verstärkt. Über einen Übertrager mit dem Übersetzungsverhältnis  $1:1$ , dessen Primärwicklung gleichzeitig Teil des  $38\text{-kHz}$ -Resonanzkreises ist, wird dieser Hilfsträger der Decodierschaltung zugeführt. In Tab. I sind die Wickelraten der Spulen zusammengestellt.

Als Decodiereinrichtung ist ein Ringmodulator eingesetzt. Eine Erhöhung der Übersprechdämpfung um etwa  $15\text{ dB}$  ergibt sich dadurch, daß nach der Decodierung der zwischen linkem und rechtem Kanal entstandene Amplitudenunterschied durch Kompensation über eine Widerstandsmatrix ausgeglichen wird. Hierzu wird der bereits erwähnte gegenphasige Teil der Multiplexspannung mit am Einstellregler  $P_1$  passend eingestellter Amplitude in die Widerstandsmatrix eingespeist.

Die gewünschte Unterdrückung des Hilfsstrahlers erreicht man durch weitgehende Symmetrierung des Decodierschaltkreises. Aus diesem Grunde ist die Sekundärseite des Übertragers, der die Schaltdioden ansteuert, zweifädig gewickelt. Die damit erreichte Trägerunterdrückung am Ausgang des Decoders, bezogen auf eine NF-Spannung von  $775\text{ mV}$  bei  $1\text{ kHz}$ , beträgt bei sorgfältiger Ausführung des Übertragers  $L_3$  etwa  $40\text{ dB}$ . Die Umschaltung von Mono auf Stereo erfolgt automatisch dadurch, daß bei Mono-Empfang kein Hilfssträger an die Decodiereinrichtung gelangt. Damit bei monauralen Sendungen infolge der Nichtlinearität der Schaltdioden keine Verzerrungen auftreten, werden diese Dioden von einem kleinen Vorstrom (etwa  $50\text{ }\mu\text{A}$ ) durchflossen. Die hierzu notwendige Auftrennung des Diodenringes ist auf das Decodierprinzip ohne Einfluß.

Es hat sich gezeigt, daß das Rauschspektrum im UKW-Bereich bei fehlendem HF-Träger genügend starke  $19\text{-kHz}$ -Amplituden enthält, um bereits ein dementsprechend schwankendes Hilfsträger-signal an den nachfolgenden Schaltdioden zu erzeugen.

Der gleiche Fall kann mit vorhandenem HF-Träger bei einer Mono-Sendung auftreten, bei der die Modulationsspannung  $19\text{-kHz}$ -Amplituden enthält. Hierdurch erfolgt eine Umsetzung des Rauschspektrums von  $23\text{--}53\text{ kHz}$  in den hörbaren NF-Frequenzbereich, das sich als verstärktes Rauschen beziehungsweise Rumpeln störend auswirkt [3]. Diesen Effekt kann man mit Hilfe einer einstellbaren Ansprechschwelle des Pilotverstärkers vermeiden. Dazu wird am Collector von  $T_3$  die Hilfsträgeramplitude gleichgerichtet und als Basisvorspannung für  $T_2$  verwendet. Diese Gleichspannungsrückkopplung ist so dimensioniert, daß erst von einer bestimmten Mindestamplitude des Pilotsignals an, die mit dem Einstellregler  $P_2$  eingestellt werden kann, der Pilotverstärker und der Verdoppler ihre Funktion aufnehmen. Der Einschaltvorgang läuft folgendermaßen ab: Legt man an den Eingang des Decoders eine Multiplexspannung, so entsteht am ersten Schwingkreis eine  $19\text{-kHz}$ -Spannung. Über den Koppelkondensator gelangt ein Teil dieser Pilotspannung an den Eingang des zweiten Transistors  $T_2$ . Von einer ausreichend großen Amplitude an wird dieser Transistor für die positiven Halbwellen leitend (C-Betrieb) und verstärkt sie im Collectorschwingkreis. Entstehend hieraus wieder die sinusförmige Pilotspannung. In der dritten Stufe wird sie nach der Frequenzverdopplung als Hilfsträger-spannung weiter verstärkt und anschließend gleichgerichtet. Infolge der schon erwähnten Gleichspannungsrückkopplung erhält hierdurch die Basis von  $T_2$  eine positive Vorspannung, so daß

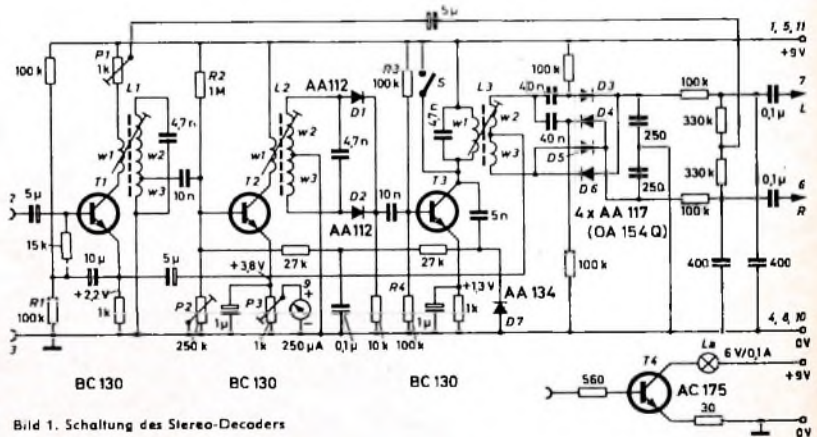


Bild 1. Schaltung des Stereo-Decoders

Tab. I. Wickelraten der Spulen

Spule	Wicklung	Kern
L 1	w 1	Bausatz „D 11-1265“ mit Abgleichkern (Vogt)
	w 2	
	w 3	
L 2	w 1	290 Wdg., 0,18 CuL
	w 2 - w 3	
L 3	w 1	290 Wdg., 0,18 CuL 140 Wdg., 0,18 CuL, bifilar gewickelt
	w 2 - w 3	



Bild 2 Leiterplatte (Maßstab 1:1) und Bestückungsplan (Anschlüsse: 1, 5 Betriebsspannung, 2 Eingang, 3, 4, 8, 10, 11 Masse, 6 linker Ausgang, 7 rechter Ausgang, 9 Stereo-Anzeige, 12 Schalter S)

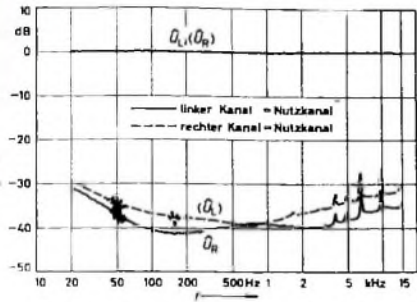
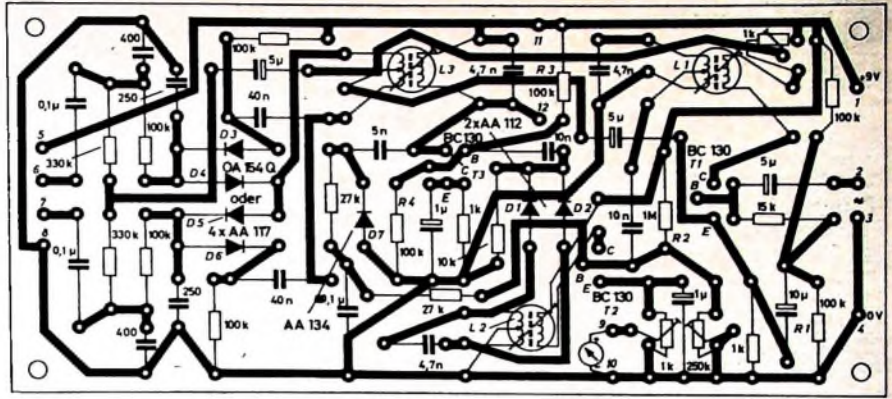


Bild 3 Frequenzgang und Übersprechdämpfungen  $a_L$  und  $a_R$  für den linken und rechten Kanal als Funktion der Frequenz  $f$

verstärkers erforderlich. Außerdem muß nach der Verdopplung die Hilsträgerfrequenz mit ausreichender Amplitude an die Decodierschaltung gelangen. Durch lose Ankopplung der selektiven Kreise wird eine Gesamtbandbreite des Pilotverstärkers mit Verdoppler von 100 Hz und eine Gesamtverstärkung von etwa 200 erreicht, was sich als ausreichend erwiesen hat.

Um trotz der automatischen Umschaltung von Mono auf Stereo eine individuelle Bedienung zu ermöglichen, kann beispielsweise durch Kurzschließen des 38-kHz-Resonanzkreises (Schalter S) eine Stereo-Sendung auch monaural empfangen werden beziehungsweise ein monaurales Signal ohne Qualitätsminderung den Stereo-Decoder passieren. Eine einfache Stereo-Anzeige erfolgt mit Hilfe der bei vorhandenem Pilotsignal ansteigenden Gleichspannung am Emittierwiderstand der zweiten Stufe. Als Indikator kann entweder ein Instrument oder eine vom Transistor T 4 geschaltete Glühlampe verwendet werden.

Entsprechend der deutschen Norm enthält der Decoder ein Deemphasisglied mit einer Zeitkonstante von 50 µs. Die Betriebsspannung des Decoders beträgt 9 V, die Stromaufnahme etwa 10 mA. Betriebsspannungsänderungen um  $\pm 30\%$  sind auf die Funktion des Decoders ohne nennenswerten Einfluß.

Der Masteraufbau des Decoders wurde als gedruckte Schaltung ausgeführt. Bild 2 zeigt die gedruckte Leiterplatte und den Bestückungsplan.

Bild 3 zeigt den Frequenzgang und die Übersprechdämpfung des Decoders, wobei entweder der linke oder der rechte Kanal der Nutzkanal ist. Hinzuweisen ist hierbei auf die große Übersprechdämpfung im

Frequenzbereich 10...15 kHz. Die Meßkurven wurden mit einem Pegelschreiber aufgezeichnet. Die Bilder 4 und 5 zeigen den Klirrfaktor des Decoders für Mono- und Stereo-Betrieb in Abhängigkeit von der Frequenz und der Eingangsspannung. Gegenüber Mono-Betrieb ist bei Stereo-Betrieb keine nennenswerte Verschlechterung festzustellen. Bild 6 zeigt die Ausgangsspannung der beiden Kanäle und damit die Übersprechdämpfung des Decoders als Funktion der Eingangsspannung. Das Dämpfungsmaximum läßt sich mit Hilfe des Reglers P 1 auf die vom Ratiometer gelieferte NF-Spannung einstellen. Damit ist ein optimaler Angleich an den vorhergehenden Zwischenfrequenzverstärker möglich. Zweckmäßigerweise stellt man dieses Dämpfungsmaximum auf diejenige Eingangsspannung ein, die der Zwischenfrequenzverstärker liefert, wenn er bereits mit Begrenzung arbeitet. Außerdem ist im Bild 6 deutlich die Wirkung der auf  $\hat{U}_{pil} = 25 \text{ mV} \approx \hat{U}_{in} = 250 \text{ mV}$  eingestellten Ansprechschwelle des Pilotverstärkers zu erkennen.

Eine Temperaturabhängigkeit der Übersprechdämpfung tritt auf, weil die 19-kHz- und 38-kHz-Resonanzkreise temperaturabhängig sind und daher der Hilsträger nicht mehr völlig phasenrichtig an die Decodiereinrichtung gelangt. Die im Bild 7 dargestellte Abhängigkeit zeigt aber, daß ein Betrieb bis zu einer Temperatur von 45 °C mit der beschriebenen Schaltung ohne weiteres möglich ist. Für besondere Anforderungen können die Kreise aber entsprechend temperaturkompensiert werden.

Der Eingangswiderstand des Decoders beträgt bei der Ausführung mit Silizium-Transistoren etwa 100 kOhm, wenn als

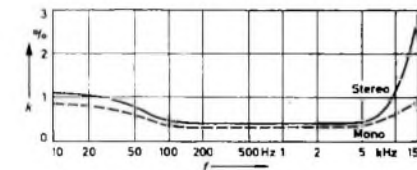


Bild 4 Klirrfaktor  $k$  in Abhängigkeit von der Frequenz  $f$  bei Stereo- und Mono-Betrieb

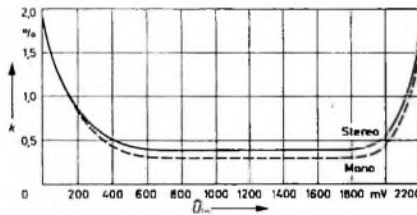


Bild 5 Klirrfaktor  $k$  als Funktion des Scheitelwerts der Eingangsspannung  $\hat{U}_{in}$

diese Stufe jetzt im A-Betrieb zu verstärken beginnt. Die Verstärkung des gesamten Pilotverstärkers steigt daher lawinenartig an, bis am Collector von T 3 die maximal mögliche Amplitude des Hilsträgers erreicht ist.

Um eine gute Decodierung zu erhalten, müssen Mischprodukte der NF-Frequenzen mit Harmonischen der Pilotfrequenz weitgehend vermieden werden. Hierzu ist eine entsprechende Selektivität des Pilotsignal-



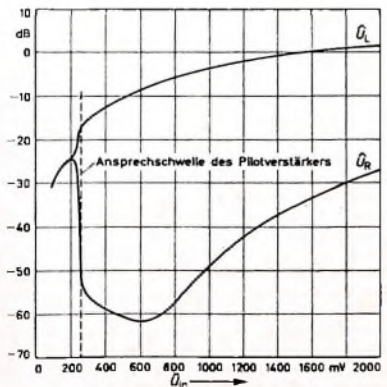


Bild 6 Scheitelwerte der Ausgangsspannungen  $\hat{U}_L$  und  $\hat{U}_R$  beider Kanäle als Funktion des Scheitelwerts der Eingangsspannung  $\hat{U}_{in}$ ; linker Kanal mit 1 kHz moduliert, Pilotspannung 10% der Eingangsspannung, Umgebungstemperatur 25 °C, Ansprechschwelle des Pilotverstärkers 250 mV

Bild 7 Scheitelwerte der Ausgangsspannungen  $\hat{U}_L$  und  $\hat{U}_R$  beider Kanäle als Funktion der Umgebungstemperatur  $t_{amb}$ ; linker Kanal mit 1 kHz moduliert, Eingangsspannung  $\hat{U}_{in} = 775 \text{ mV}$ , Pilotspannung 10% der Eingangsspannung

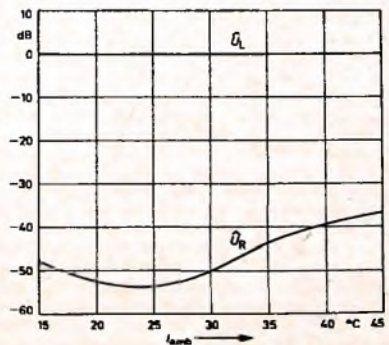

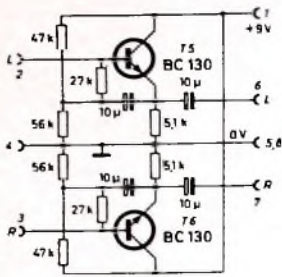

◀ Bild 8. Schaltung des Impedanzwandlers

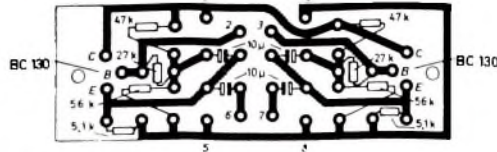


Bild 9. Leiterplatte (Maßstab 1:1) und Bestückungsplan für den Impedanzwandler (Anschlüsse 1 Betriebsspannung 2 linker Eingang 3 rechter Eingang 4, 5, 8 Masse, 6 linker Ausgang, 7 rechter Ausgang)

Eingangstransistor ein BC 130 verwendet wird. Bei der Ausführung mit Germanium-Transistoren liegt der Eingangswiderstand infolge kleinerer mittlerer Stromverstärkung bei etwa 50 k $\Omega$ . Bei einem Eingangswiderstand des nachfolgenden NF-Verstärkers von  $R_{in} = 250$  k $\Omega$  ist die Spannungsverstärkung des Decoders Eins. Die maximale Amplitude der Eingangsspannung soll 2 V nicht überschreiten, weil der Klirrfaktor sonst zu stark ansteigt.

#### 4. Ausgangsimpedanzwandler

Soll der Decoder an einem nachfolgenden NF-Verstärker mit niedrigem Eingangswiderstand betrieben werden, dann muß ein entsprechender Impedanzwandler zwischengeschaltet werden. Bild 8 zeigt eine geeignete Schaltung. Bild 9 die Ausführung einer zum Decoder passenden gedruckten Leiterplatte mit Bestückungsplan. Für die Ausführung mit Germanium-Transistoren AC 122 gilt die gleiche Schaltungsdimensionierung, lediglich Betriebsspannung und Elektrolytkondensatoren sind umzupolen. Der Eingangswiderstand liegt in der Größenordnung  $> 300$  k $\Omega$ , wenn der Lastwiderstand  $\geq 20$  k $\Omega$  ist.

#### 5. Abgleich des Stereo-Decoders

Für den Abgleich des Decoders benötigt man Stereo-Coder (Stereo-Signalgenerator), NF-Röhrevoltmeter (möglichst mit einschaltbarem 15-kHz-Tiefpaß) und Oszillograf.

Ist ein Stereo-Coder nicht vorhanden, dann muß der Abgleich während einer der üblichen Stereo-Testsendungen einer Rundfunkanstalt durchgeführt werden. Allerdings sollte hierbei zumindest ein Grobgleich des Pilotsignalverstärkers mit einem 10-kHz-Generator vorausgehen.

Zunächst wird das im Stereo-Coder erzeugte Pilotsignal mit  $U_{pil} \approx 100$  mV<sub>eff</sub> an den Eingang des Decoders gelegt. Am Hochpunkt des ersten Resonanzkreises wird das Röhrevoltmeter bei abgeschaltetem 15-kHz-Tiefpaß angeschlossen und der Kreis auf maximale Spannung abgeglichen. Beim Abgleich des zweiten und dritten Resonanzkreises muß die Schaltschwelle auf ihren kleinsten Wert ( $P_2$  auf 250 k $\Omega$ ) eingestellt sein, und am Eingang des Decoders muß eine genügend hohe Pilotspannung liegen, so daß die Schaltschwelle auch dann schon überwunden wird, wenn der zweite und dritte Resonanzkreis erst in der Nähe der jeweiligen Resonanzfrequenz sind. Erfahrungsgemäß ist die oben angegebene Pilotspannung von 100 mV ausreichend groß. Die Überwindung der Schaltschwelle zeigt sich einerseits an der sich sprunghaft einstellenden Hilfsträgeramplitude, andererseits am sprunghaftigen Anstieg des aufgenommenen Gleichstroms von etwa 6 mA auf etwa 10 mA. Nun verringert man die Pilotspannung am Eingang des Decoders

so weit, daß die Schwelle gerade noch erreicht wird ( $U_{pil} \approx 25$  mV) und wiederholt den Abgleich aller drei Kreise auf maximale Spannung. Dabei stellt sich am Resonanzkreis für die Hilfsträgerfrequenz eine Effektivspannung von etwa 5 V ein.

Anschließend wird ein nur einkanalig modulierte (beispielsweise mit 1 kHz) Stereo-Signal mit einer Spitzenspannung von  $U_{in} \approx 500$  mV an den Eingang des Decoders angelegt und  $P_1$  auf Null eingestellt. Bei eingeschaltetem 15-kHz-Tiefpaß sind die NF-Spannungen am linken und rechten Ausgang zu messen. Durch geringfügiges Verstimmen des Hilfsträgerresonanzkreises wird die Phasenbeziehung zwischen Multiplexsignal und Hilfsträger-

frequenz richtig eingestellt, so daß eine möglichst große Übersprechdämpfung zwischen den NF-Ausgängen auftritt. Mit  $P_1$  wird diese Übersprechdämpfung anschließend auf den erreichbaren Maximalwert vergrößert. Mit Hilfe des Einstellreglers  $P_3$  stellt man abschließend die zum Ansteuern des Stereo-Indikators notwendige Spannung ein.

#### 6. Restückung mit Germanium-Transistoren

Soll der Stereo-Decoder mit Germanium-Transistoren bestückt werden, so sind folgende Änderungen vorzunehmen: Für die Transistoren  $T_1$ ... $T_3$  ist je ein AC 122 einzusetzen, für  $T_4$  eignet sich der AC 117. Die Betriebsspannung, die Elektrolytkondensatoren und die Dioden  $D_3$ ... $D_7$  sind umzupolen.  $R_1$  ist in 47 k $\Omega$ ,  $R_3$  in 150 k $\Omega$  und  $R_4$  in 56 k $\Omega$  zu ändern. Der Widerstand  $R_2$  entfällt.

#### Schrifttum

- (1) Telefunken Halbleitermittellungen für die Industrie Nr. 63 01 90
- (2) Telefunken Halbleitermittellungen für die Industrie Nr. 63 12 108
- (3) Rinderle, H. Das Rauschverhalten bei Rundfunk-Stereoempfang nach dem FCC-Verfahren. Radio Mentor Electronic, Bd. 32 (1966), Nr. 1, S. 42-43

## Flachreedkontakte

Die vor kurzem in Frankfurt am Main-Eckenheim in Betrieb genommene elektronisch gesteuerte Fernsprechvermittlung ist unter anderem mit einer Vielzahl neuartiger Flachreedkontakte aufgebaut. Der Platzbedarf einer Fernsprechzentrale wird weitgehend von der Größe der in den Koppelfeldern eingesetzten Verbindungskontakte bestimmt. Hierfür hat die Firma Telefonbau und Normalzeit den von Bell Laboratories konstruierten Reedkontakt (von einem mit Schutzgas gefüllten Glasrohr umschlossener, magnetisch zu betätigender Kontakt) weiterentwickelt. Der neue Flachreedkontakt (FRK) wird sowohl mit Arbeits- als auch mit Umschaltkontakt in den gleichen Abmessungen gefertigt (Bild 1). Die Querschnittsfläche des Glasrohrs ist mit 15,6 mm<sup>2</sup> um 50% geringer als diejenige des herkömmlichen Reedkontaktes. Daher lassen sich auch Relais, die mehrere von einer gemeinsamen Magnetwicklung umschlossene FRK enthalten, mit recht kleinen Abmessungen aufbauen. Die Kontaktzungen bestehen aus einer Nickel-Eisen-Legierung und tragen an der eigentlichen, ballig ausgebildeten Kontaktstelle eine eindiffundierte Goldschicht, so daß eine einwandfreie Kontaktgabe auch nach längeren Schaltphasen und bei sehr niedrigen Spannungen und Strömen gewährleistet ist. Die Rückstellkraft der federnden Zunge wird mit Hilfe des beim Stanzvorgang ausgesparten Mänders (s. Bild 1) erreicht, der die gesamte beim Anziehen des Kontaktes auftretende elastische Verformung aufnimmt.

Eine interessante Lösung hat man bei der Konstruktion des Umschaltkontaktes gefunden. Das Hauptproblem liegt dabei in der Begrenzung von Kontaktprellungen auf der Ruheseite. Die Prellneigung kann man nur bei einem entsprechend hohen

Kontaktdruck vermindern. Wird der Kontaktdruck aber mit Hilfe einer großen mechanischen Vorspannung der Mittelzunge erzeugt, dann sinkt die Ansprechempfindlichkeit des Relais stark ab, weil die Vorspannung während des gesamten Anzugsvorgangs als Rückstellkraft wirksam ist.

Beim FRK-Umschaltkontakt hat man diesen Nachteil durch Ausbildung der Ruhesseite als Permanentmagnet vermieden. Im Ruhezustand hält der Fluß dieses Magneten die Mittelfeder mit einer als Kontakt-druck wirkenden Kraft. Ein von außen mit



Bild 1. Aufbau der Flachreedkontakte; Arbeitskontakt (oben) und Umschaltkontakt (unten)

Hilfe der Magnetwicklung zugeführter Fluß hebt den Fluß des Dauermagneten auf und bewirkt das Schließen des Arbeitskontaktes.

Die relativ hohe Kontaktbelastbarkeit des FRK von 30 W läßt vielseitige Anwendungen zu. Dabei dürfen 220 V Wechselspannung beziehungsweise 150 V Gleichspannung und 0,5 A bei induktionsfreier Last nicht überschritten werden. Der Kontaktübergangswiderstand ist  $< 80$  m $\Omega$ , der Isolationswiderstand  $> 10^{11}$   $\Omega$ , die Lebensdauer bei 0,5 A Schaltstrom beträgt  $10^7$  Schaltspiele, bei Leerlauf oder sehr geringer Kontaktbelastung sind sogar  $10^8$  fehlerfreie Betätigungen zu erwarten. Gu.



# Yagiantennen als Spezialfall allgemeiner längsstrahlender Strukturen

DK 621.364.47.3

## 1. Einleitung

Mit der Erschließung der VHF- und UHF-Bereiche durch die Einführung des UKW-Rundfunks und des Fernsehens sowie durch das Vordringen des Amateurfunks zu immer höheren Frequenzen wurden im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Antennen, besonders für die Empfangstechnik, bekannt. Die Antennentypen wurden bisher meist von speziellen Gesichtspunkten aus betrachtet, und so trat oft der Fall ein, daß bestimmten Antennen Eigenschaften zugeschrieben wurden, die sie gar nicht aufweisen, weil von einem Spezialfall ohne weiteres auf das allgemeine Verhalten geschlossen wurde. Besonders auch bei den Yagiantennen findet man oft widersprechende und teilweise sogar falsche Interpretationen.

Die Antennentechnik ist ein kompliziertes Spezialgebiet der allgemeinen HF-Technik, auch wenn man das den Antennen bei oberflächlicher Betrachtung zunächst nicht ansieht. Für den Praktiker und auch für viele Amateure ist es daher nicht leicht, sich bei der Vielzahl der bekannten Antennentypen zurechtzufinden und für jeden Anwendungszweck die richtige Antenne auszuwählen. Auch Neuheiten auf diesem Gebiet werden nicht immer richtig eingeschätzt. Aufgabe dieses Beitrages soll es daher sein, die Vielzahl von Antennentypen auf ein Grundsystem zurückzuführen, aus dem die Spezialtypen mit ihren besonderen Eigenschaften ohne weiteres abzuleiten sind, wenn man die wenigen, aber wichtigen Kennzeichen beachtet. Neuheiten können dann auch besser beurteilt und eingeordnet werden.

Die Dimensionierung von Antennen, besonders von relativ großen Typen, ist mit erheblichem Aufwand, sowohl mathematischer als auch meßtechnischer Art, verbunden. Oft findet man „Rezepte“ zur Dimensionierung von Antennen, die zum Teil sehr fragwürdig sind, und nach vielen Erfahrungen halten die Antennen nicht, was für sie an Eigenschaften versprochen wurde. Zwar ist fast jede Antenne, bei der eine Reihe Grundregeln als Mindestforderungen beachtet wurde, irgendwie zur Funktion zu bringen, wirkliche Optimalwerte sind jedoch nur mit entsprechendem hohem mathematisch-meßtechnischem Dimensionierungsaufwand zu erreichen.

Es sei aber besonders darauf hingewiesen, daß es „Wunderantennen“ nicht gibt. Jeder Antennenkonstruktion liegen Gesetzmäßigkeiten zugrunde, bei deren genauer Beachtung keine weitere Verbesserung der Eigenschaften mehr möglich ist. Auf diese Fragen soll hier jedoch nicht näher eingegangen werden. Außerdem erfolgt eine Beschränkung auf längsstrahlende Antennen mit überwiegender Strahlungskopplung. Besonders wird dabei auf Yagiantennen eingegangen, die in den bisher genutzten VHF- und UHF-Bereichen die größte Bedeutung als Empfangsantennen für Rundfunk und Fernsehen haben, da mit ihnen bei geringstem Aufwand ein optimales Empfangsergebnis möglich ist, und zwar bei praxisgerechten Eigenschaften.

## 2. Allgemeines

Alle im folgenden betrachteten Antennen sind reziprok, das heißt, es ist gleichgültig, ob sie als Sende- oder Empfangsantennen betrachtet oder betrieben werden. Die Eigenschaften sind in beiden Fällen sinngemäß gleich, die jeweilige Betrachtungsweise wird von der erreichbaren Anschaulichkeit bestimmt.

Der Begriff Längsstrahler kennzeichnet bei Richtantennen die Lage der Hauptstrahlungsrichtung (Hauptempfangsrichtung) in bezug auf die mechanische Ausdehnung der Antenne. Die Hauptstrahlungsrichtung stimmt hier also mit der Richtung der größten Ausdehnung (Längsausdehnung) der Antenne überein. Der Vorteil der Längsstrahler besteht gegenüber anderen Antennenarten in der Hauptsache darin, daß der mechanische Aufbau, besonders auch die tragende Konstruktion, relativ einfach ist. Bei den strahlungsgekoppelten Typen entfallen außerdem auch die beispielsweise bei Querstrahlern erforderlichen Verbindungsleitungen. Aus diesen guten mechanischen Eigenschaften ergeben sich relativ niedrige Kosten für die sich weitgehende Forderungen realisieren lassen.

Außer den bekannten linear polarisierten Typen (Yagiantennen), die vor allem als Empfangsantennen im VHF- und UHF-Bereich verwendet werden, findet man Längsstrahler für verschiedene Polarisationsarten in der kommerziellen Technik. Im VHF- und UHF-Bereich sind das außer den normalen Yagiantennen zum Beispiel Kreuzzygagis, Helical- und Cubical-Quad-Antennen. Kreis-, elliptisch- oder kreuzpolarisierte Antennen sind in der Satellitentechnik erforderlich, auch erfreuen sich solche Antennen bei Amateuren großer Beliebtheit, da auch in diesem Fall die Polarisation meist nicht bekannt ist oder Veränderungen unterworfen sein kann. In den höheren Frequenzbereichen haben dagegen die dielektrischen Längsstrahler Bedeutung (zum Beispiel Stielstrahler), die man ebenfalls in den hier betrachteten Rahmen einordnen kann. Auf diese Antennen wird jedoch hier nicht näher eingegangen, sondern nur auf metallische Strukturen für den VHF- und UHF-Bereich. Die Speisung der Antenne erfolgt meist an einem Element. Handelt es sich dabei um einen Dipol, spricht man vom gespeisten Dipol. Besonders bei Breitbandausführungen können aber auch Dipolssysteme gespeist werden. Hauptsächlich sind die Elemente jedoch durch die Strahlung (genauer durch das Nahfeld der Antenne) miteinander verknüpft.

Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich bei den Längsstrahlern um symmetrische Antennen, die dementsprechend auch symmetrisch gespeist werden müssen. Unsymmetrische Speisung durch Koaxialkabel ist bei einigen Erregersystemen auch bei symmetrischen Antennen möglich. Ein Spezialfall von Yagiantennen ist mit der unsymmetrischen Ausführung beispielsweise bei Flugzeugen zu finden. Dabei wirkt meist der Flugzeugrumpf oder eine andere große Fläche als Spiegelfläche.

Zunächst soll als einfachster Fall die Berechnungsmöglichkeit von linear polarisierten Yagiantennen allgemein betrachtet werden (für andere relativ kleine Antennentypen gelten die Betrachtungen sinngemäß).

Die kleinste derartige Antenne hat einen gespeisten Dipol und einen strahlungsgekoppelten Reflektor, ist also eine 2-Element-Antenne. Bei der Berechnung nimmt man den gespeisten Dipol grundsätzlich als gestreckten Halbwellendipol an.

Die Strahlungseigenschaften bleiben bei den modifizierten Halbwellendipolen näherungsweise erhalten, die Impedanz läßt sich dagegen in weiten Grenzen ändern und den praktisch geforderten Werten entsprechend dimensionieren, zum Beispiel bei Verwendung von Faltdipolen und mehrfach gefalteten Dipolen oder mit Hilfe der T- und  $\Delta$ -Anpassung.

Die räumliche Anordnung von Dipolen in Verbindung mit ihrer Erregung nach Amplitude und Phase sowie die Stromverteilung auf den Elementen bestimmen ganz allgemein sowohl die Impedanz- als auch die Strahlungseigenschaften einer Antenne. Es ist dabei durchaus zu erreichen, daß die optimalen Werte beider Haupt-eigenschaften zugleich verwirklicht werden können. Wichtiger sind jedoch die Strahlungseigenschaften, da sich die Impedanzeigenschaften ohne Beeinflussung der Strahlungseigenschaften durch zusätzliche Maßnahmen in weiten Grenzen variieren lassen.

Die Dipoleigenschaften werden von verschiedenen Parametern bestimmt. Das sind vor allem der Wellenwiderstand des Dipols, der bei Stäben mit rundem Querschnitt auch oft durch das Verhältnis  $\frac{d}{\lambda}$  ( $d$  = Durchmesser) ausgedrückt wird, und die Resonanz- und Betriebsfrequenz, die man oft durch das Verhältnis  $\frac{l}{\lambda}$  ( $l$  = Dipol-

länge) darstellt. Mit diesen Parametern liegen die Eigenschaften (Impedanzortskurve und Strahlungsdiagramm) eines Dipols fest.

Im Fall der betrachteten 2-Element-Antenne ist das Zusammenwirken beider Dipole zu betrachten. Der Reflektor wird dabei vom gespeisten Dipol erregt. Bei Betrachtung der Impedanz liegt zunächst die Impedanz des gespeisten Dipols am Speisepunkt vor. Auf diesen Punkt wird dann die Impedanz des Reflektors über das Nahfeld der Antenne transformiert; es handelt sich dabei um eine Gegenimpedanz. Der resultierende Widerstand am Speisepunkt ist dann der Fußpunkt-widerstand. Er ist also von der Impedanz der beiden Dipole und der gegenseitigen Kopplung zwischen Dipol und Reflektor, die durch  $\frac{a}{\lambda}$  ( $a$  = Abstand der Dipole) ausge-

drückt werden kann, bestimmt. Alle diese Parameter sind natürlich frequenzabhängig, da überall  $\lambda$  erscheint.

Das Strahlungsdiagramm ergibt sich durch lineare Überlagerung der Strahlungsanteile der Elemente in Abhängigkeit von

den Strahlungsrichtungen. Die einzelnen Strahlungsanteile sind dabei aus den Impedanzverhältnissen und der gegenseitigen Kopplung zu ermitteln. Aus den Impedanzeigenschaften und dem Strahlungsdiagramm ergeben sich alle anderen Eigenschaften einer Antenne entsprechend den Definitionen. Es ist schon aus dieser prinzipiellen Kurzbetrachtung ersichtlich, daß der mathematische Aufwand zur Dimensionierung einer 2-Element-Yagiantenne, bedingt durch die Vielzahl der Parameter und besonders durch die Frequenzabhängigkeit dieser Parameter, bereits sehr hoch ist. Der Aufwand vervielfacht sich noch bei mehr als zwei Elementen. Bei drei Elementen sind außer den Impedanzen der Elemente die Gegenimpedanzen zwischen gespeistem Dipol und Reflektor, gespeistem Dipol und Direktor und zwischen Direktor und Reflektor zu beachten. Allgemein muß man also bei vielen Elementen die Impedanz jedes Elementes und die Gegenimpedanz jedes Elementes zu jedem anderen berechnen, wobei alle Elemente immer gegenseitig gekoppelt sind.

Aus diesen Betrachtungen ist zu ersehen, daß 2-Element-Antennen recht genau in allen Varianten bei vertretbarem Aufwand berechenbar sind. Bei drei bis fünf Elementen steigt der Aufwand jedoch so stark an, daß eine Berechnung nur unter bestimmten Voraussetzungen (sich wiederholende oder teilweise gleiche Parameter) vertretbar ist; der Einsatz von Computern ist dabei zweckmäßig. Antennen mit mehr als fünf Elementen sind nach dieser Methode nicht mehr wirtschaftlich zu berechnen, da der Aufwand zu groß ist. Auch der Einsatz sehr schneller Computer ist dann nicht mehr sinnvoll. Die Dimensionierung erfolgte bisher durch sukzessive Approximation an die geforderten Eigenschaften der Antenne auf Grund von Messungen (cut and try).

Die Berechnung von Yagiantennen mit vielen Elementen muß wegen der erläuterten Zusammenhänge mit einer anderen, geeigneteren Methode erfolgen. Ein solches Prinzip soll im folgenden kurz erläutert werden, ohne dabei in diesem Rahmen auf Details oder die mathematische Behandlung einzugehen.

Der Weg zur Lösung dieses Problems ist die Betrachtung von Yagiantennen als Spezialfall einer allgemeinen Oberflächenwellenantenne. Es ist dabei erforderlich, zunächst die allgemeinen Zusammenhänge bei Oberflächenwellenleitern und Oberflächenwellenantennen zu betrachten.

Wird elektromagnetische Energie entlang der Grenzfläche zweier Medien fortgeleitet, so spricht man in diesem Zusammenhang von einer Oberflächenwelle. Das eine Medium ist dabei meist Luft, das andere beispielsweise ein Dielektrikum. Kennzeichnend für eine solche Oberflächenwelle ist dabei der Wellentyp (Verlauf der elektrischen  $E$ - und der magnetischen  $H$ -Feldlinien) und die Phasengeschwindigkeit (Ausbreitungsgeschwindigkeit) der Welle. Im Gegensatz zu einer ebenen Welle ist bei den Oberflächenwellen eine  $E$ -Komponente auch in der Ausbreitungsrichtung vorhanden. Bei der Phasengeschwindigkeit von Oberflächenwellen unterscheidet man grundsätzlich zwei Fälle, einmal eine Phasengeschwindigkeit, die größer als die Lichtgeschwindigkeit ist, und zum anderen eine Phasengeschwindigkeit, die kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist. Oberflächenwellen mit einer Phasengeschwindigkeit, die größer als die Lichtgeschwindigkeit ist, werden als ungebundene Wellen (leaky waves) bezeichnet. Sie sind zur Energiefortleitung nicht geeignet, da entlang der Grenzfläche der zwei Medien eine schräge Energieabstrahlung erfolgt. Sie haben aber bei einigen Antennentypen Bedeutung, auf die jedoch in diesem Rahmen nicht eingegangen wird. Oberflächenwellen mit einer Phasengeschwindigkeit, die kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist, sind dagegen zur verlustarmen Energiefortleitung geeignet. Sie werden als gebundene oder geführte Wellen (trapped waves) bezeichnet, da entlang einer homogenen Grenzfläche keine Abstrahlung erfolgt. Als Anwendungsbeispiel sei die Goubau-Leitung genannt. Diese Oberflächenwellen haben auch besonders für längsstrahlende Antennen eine große Bedeutung, und diese Strukturen sollen in diesem Beitrag betrachtet werden.

Bei der zweckentsprechenden Anregung einer Oberflächenwelle erfolgt die Energiefortleitung in geringer Entfernung von der Grenzfläche der zwei Medien. Für Antennen ist besonders eine Oberflächenwelle mit einem Wellentyp ähnlich der  $H_{10}$ -Welle im rechteckigen Hohlleiter, jedoch mit zusätzlicher  $E$ -Komponente in Ausbreitungsrichtung geeignet. Diese Wellenform wird häufig als Dipoltyp bezeichnet, da sie von einem senkrecht zur Oberfläche des Wellenleiters angeordneten Dipol angeregt werden kann. Eine Oberflächenwelle ergibt, wie schon erwähnt, zunächst keine Abstrahlung von Energie. Sie entsteht erst beim Vorhandensein von Unregelmäßigkeiten der wellenführenden Struktur. Bei Antennen ist das in der Hauptsache das Antennenende. Die in dieser Richtung sich ausbreitende Oberflächenwelle wird dort zum Teil abgestrahlt, zum Teil reflektiert. Die reflektierte Welle läuft auf der Struktur zurück und erzeugt damit eine stehende Welle auf dem Wellenleiter. Diese stehende Welle wird dann ebenfalls abgestrahlt.

Oberflächenwellenantennen beziehungsweise längsstrahlende Antennen, wie sie im folgenden betrachtet werden, können grundsätzlich in drei Zonen oder Wirkungsgebiete gegliedert werden (Bild 1). Die 1. Zone, das Erregersystem oder Strahlungszentrum, dient zur Anregung

der Oberflächenwelle und zur Vorbündelung der Strahlung. Die Energie wird dabei im Sendefall über die Speiseleitung diesem Strahlungssystem zugeführt, es erfolgt praktisch eine Wellentypwandlung von der Leitungswelle zur geeigneten Wellenform vom Dipoltyp für den Oberflächenwellenleiter.

Die 2. Zone, die Übergangzone, hat die Aufgabe, eine optimale Ankopplung von Zone 1 an Zone 3 zu bewirken. Die 3. Zone, der Wellenleiter oder die wellenführende Struktur, soll die Energie führen, bündeln und abstrahlen, sie bestimmt im wesentlichen die Strahlungseigenschaften der gesamten Antenne wie Richtdiagramm und Gewinn.

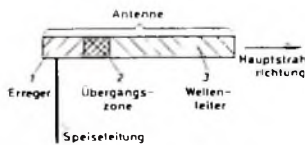


Bild 1. Gliederung von längsstrahlenden Antennen in drei Zonen

der Oberflächenwelle und zur Vorbündelung der Strahlung. Die Energie wird dabei im Sendefall über die Speiseleitung diesem Strahlungssystem zugeführt, es erfolgt praktisch eine Wellentypwandlung von der Leitungswelle zur geeigneten Wellenform vom Dipoltyp für den Oberflächenwellenleiter.

Die 2. Zone, die Übergangzone, hat die Aufgabe, eine optimale Ankopplung von Zone 1 an Zone 3 zu bewirken. Die 3. Zone, der Wellenleiter oder die wellenführende Struktur, soll die Energie führen, bündeln und abstrahlen, sie bestimmt im wesentlichen die Strahlungseigenschaften der gesamten Antenne wie Richtdiagramm und Gewinn.

### 3 Erregersysteme

Wie bereits erwähnt, geht vom Erregersystem die Strahlung aus. Den Begriff des Strahlungszentrums darf man jedoch nicht mit dem Begriff „Phasenzentrum“ verwechseln. Über das Phasenzentrum ist in diesem Zusammenhang nichts ausgesagt. Die Erregersysteme sind relativ kleine, übliche Antennen, deren Dimensionierung keine Besonderheiten bietet. Man kann sie nach verschiedenen Gesichtspunkten klassifizieren.

In diesem Zusammenhang wird eine Unterscheidung nach der Polarisationsart, bei den hier speziell betrachteten linear polarisierten Typen außerdem nach Schmal- und Breitbandtypen, vorgenommen.

Zur Anregung einer zirkular polarisierten Welle eignet sich als Erregersystem besonders gut eine kleine Wendelantenne (helical-antenna) mit kreisförmiger Spirale (Bild 2). Bei der praktischen Dimensionierung wählt man den Umfang einer Windung üblicherweise mit etwa  $1 \lambda$ . Die Eigenschaften dieses Systems werden hauptsächlich vom Umfang einer Windung, von der Anzahl der Windungen, der Länge des Systems und vom Drahtdurchmesser bestimmt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dieses Erregersystem mit einer oder zwei ineinandergeschachtelten Wendeln aufzubauen. Im ersten Fall ist der Kabelanschluß unsymmetrisch, das Koaxialkabel wird mit dem Außenleiter am Reflektorschirm verbunden, der Innenleiter geht auf die Wendel über. Im zwei-

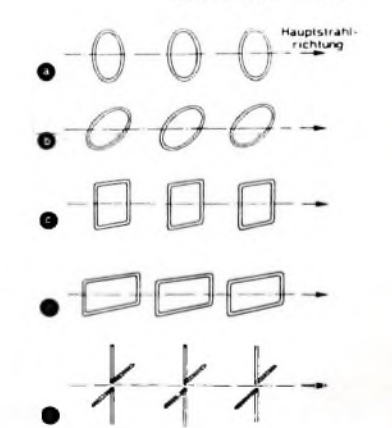


Bild 3. Erregersysteme für elliptische Polarisation und Kreuzpolarisation: a) Ringstrahler, b) elliptische Strahler, c) quadratische Rahmenstrahler, d) rechteckige Rahmenstrahler, e) Kreuzdipole

ten Fall werden die Wendeln so ineinandergeschachtelt, daß die Anfänge beider Wendeln um eine halbe Windung gegeneinander versetzt sind. Diese Ausführung hat dann einen symmetrischen Kabelanschluß, die Anfänge beider Wendeln werden mit je einem Leiter einer symmetrischen Paralleldrahtleitung verbunden.

Zur Anregung von elliptisch- oder kreuzpolarisierten Wellen sind zum Beispiel die



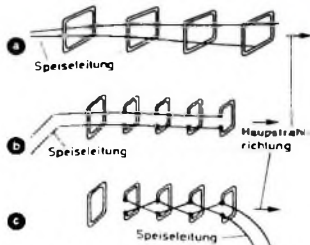


Bild 4. Speisemöglichkeiten der Erregersysteme nach Bild 3 am Beispiel nach Bild 3c: a) Gabelspeisung (Strahlungskopplung), b) Fußpunktspeisung mit paralleler Speiseleitung, c) Fußpunktspeisung mit gekreuzter Speiseleitung zwischen jedem Strahler

im Bild 3 dargestellten Systeme geeignet. Die Dimensionierung richtet sich nach den geforderten Eigenschaften. Bei den Systemen nach den Bildern 3a bis 3d läßt sich auch zirkulare Polarisation als Spezialfall erreichen. Ebenso gehen natürlich die Systeme für lineare Polarisation auch als Spezialfall aus diesen Systemen nach Bild 3 hervor.

Die Anzahl der verwendeten Grundstrahlerelemente wird in der Hauptsache von der geforderten Bandbreite bestimmt. Für Schmalbandanwendung wird meist nur ein Element gespeist. Das in den Darstellungen nach Bild 3 am jeweils weitesten links liegende Grundstrahlerelement wird dabei als strahlungsgekoppelter Reflektor betrieben, das gespeiste Element befindet sich als nächstes vor dem Reflektor.

Die Speisung dieser Erregersysteme muß dem Aufbau entsprechend symmetrisch erfolgen. Einige Beispiele für die Speisung zeigt Bild 4.

Dabei werden quadratische Rahmenstrahler als Grundelemente betrachtet. Diese Verhältnisse können aber sinngemäß auch auf andere Grundstrahler übertragen werden. Bild 4a zeigt die Speisung für den Fall, in dem die Speiseleitung in eine Gabel übergeht, die dann das Erregersystem speist. Die Speisung erfolgt dabei durch Strahlungskopplung. Bei diesem Speisesystem ist die Verwandtschaft zum Gabelkoppler bei Goubau-Leitungen gut erkennbar. Bild 4b zeigt die Speisung der einzelnen Grundelemente am Fußpunkt der Elemente durch eine parallele Leitung. Meist wird das linke Grundelement nicht mitgespeist (Reflektorwirkung). Der einfachste Fall eines solchen Erregersystems besteht aus einem gespeisten Grundelement und dem Reflektor (strahlungsgekoppelt). Dieser Aufbau sowie der nach Bild 4b wird meist für Schmalbandanwendungen gewählt. Zu beachten ist dabei die Lage des Speisepunktes des gesamten Systems in Verbindung mit der Hauptstrahlungsrichtung.

Eine Speisung nach Bild 4c ist besonders für Breitbandanwendungen gut geeignet. Die Speisung erfolgt dabei über eine nach jedem Grundelement gekreuzte Leitung, das linke Grundelement wird auch in diesem Fall meist als strahlungsgekoppelter Reflektor betrieben. Zu beachten ist die entgegengesetzte Lage des Speisepunktes für das gesamte System in Verbindung mit der Hauptstrahlungsrichtung.

In der Empfangsantennentechnik für Rundfunk und Fernsehen haben gegenwärtig ausschließlich linear polarisierte Antennen Bedeutung, da auch alle bestehenden Sendeantennen linear polarisiert sind und Veränderungen der Polarisation während der Ausbreitung praktisch


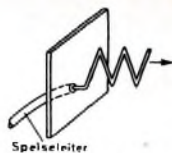


Bild 5. Linear polarisiertes Erregersystem mit unsymmetrischer Speisung (Zick-Zack-Antenne)

Bild 6. Zusammenhang zwischen Hornstrahler (a), offener Hornantenne (b) und V-Drahtantenne (Gabelkoppler, c)

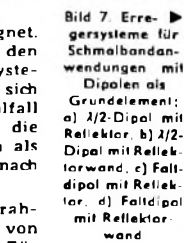

kaum vorkommen. Die linear polarisierten Erregersysteme ergeben sich, wie bereits erwähnt als Spezialfall aus den allgemeinen Strukturen, wenn man bei den verschiedenen Ausführungen beispielsweise eine der räumlichen Ausdehnungen gegen Null gehen läßt. Grundsätzlich erhält man dabei als Elementarstrahler die verschiedenen Dipolformen und ihre modifizierten Typen. Am Beispiel der Wendelantenne mit unsymmetrischer Speisung sei dies nochmals erläutert. Behält man bei einer Wendelantenne nach Bild 2 die Längs- und Höhenausdehnung bei und läßt die Breitenausdehnung gegen Null gehen, so erhält man ein linear polarisiertes Erregersystem, das als Zick-Zack-Antenne bekannt ist (Bild 5).

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die aus dem speziell in der Höchstfrequenztechnik angewandten Hornstrahler abgeleiteten Erregersysteme. Diese Ableitungen veranschaulicht Bild 6.

Der offene Hornstrahler nach Bild 6b mit einer Kantenlänge von mehreren Wellenlängen und die V-Antenne (Bild 6c) mit einer Drahtlänge von mehreren Wellenlängen sind in der Praxis besonders bei Amateuren bekannt. Diese Erreger sind besonders für Breitbandanwendungen geeignet.

Die Entstehung der Dipolerregersysteme wurde bereits angedeutet, die wichtigsten

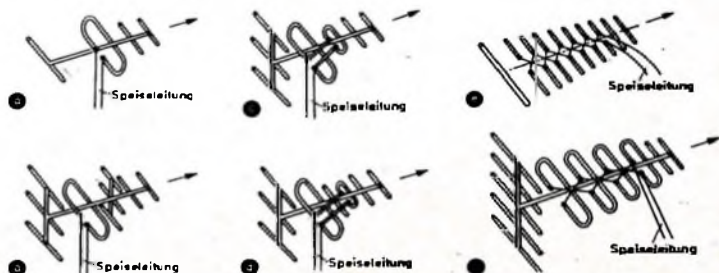


Bild 8. Erregersysteme für Breitbandanwendungen mit 1/2-Dipolen als Grundelementen: a) einfaches kompensiertes Yagisystem, b) vom kompensierten Yagisystem abgeleitetes Erregersystem mit Kompensationselementen in mehreren Ebenen, c, d) gemischt strahlungs- und leitungsgekoppelte Dipolsysteme, e) Erregersystem mit gestreckten 1/2-Dipolen nach dem logarithmisch-periodischen Prinzip, f) Erregersystem mit Faltdipolen nach dem logarithmisch-periodischen Prinzip

sollen im folgenden zusammengestellt und erläutert werden. Als einfachsten Fall erhält man den gestreckten 1/2-Dipol mit einem Reflektorelement (Bild 7a). Weitere Reflektoren können in bekannter Weise als Reflektorwand angeordnet werden. Eine sehr dichte Belegung führt schließlich zur homogenen Reflektorwand aus gut leitendem Metall oder engmaschigem Draht (Bild 7b). In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß im allgemeinen ebene Reflektorwände alle gestellten Anforderungen erfüllen. Parabolförmige (zylinder- oder rotationsparabolförmige) Reflektoren sind nur sinnvoll, wenn sie mehrere Wellenlängen groß sind.

Bei Empfangsantennen für Rundfunk und Fernsehen wird aus Impedanzgründen meist der Faltdipol als gespeistes Element benutzt (Bilder 7c und 7d). Auch die praktische Anwendung anderer modifizierter 1/2-Dipole (mit T-, H- oder Delta-Anpassung) ist bekannt.

Diese einfachen Erregersysteme haben den Nachteil, daß ihre relative Bandbreite oft zu klein ist. Bei größeren geforderten Bandbreiten sind beispielsweise die in den Bildern 8a bis 8f dargestellten und weitere, daraus abzuleitende Systeme besser geeignet. Bild 8a zeigt eine kleine Yagiantenne mit 4 Elementen. Ein solches System kann so dimensioniert werden, daß eine Strahlungskompensation eintritt und damit Breitbandanwendung möglich ist. Diese Dimensionierung ist in der Hauptsache für die Impedanz vorzunehmen, die Strahlungseigenschaften sind von untergeordneter Bedeutung, da sie bei den hier betrachteten Antennen in erster Linie vom Wellenleitersystem bestimmt werden und das betrachtete 4-Element-Yagisystem nur die Funktion des Erregers erfüllen muß. Mit dem System nach Bild 8a ist eine relative Bandbreite von etwa 30% zu erreichen. Das besondere Kennzeichen einer solchen Antenne ist, daß der dem gespeisten Dipol benachbarte Direktor meist mit seiner Eigenresonanzfrequenz an der oberen Frequenzbereichsgrenze oder sogar wesentlich darüber liegt (relativ kurzer Stab - starke kapazitive Belastung) und mit dem gespeisten Dipol meist sehr fest gekoppelt ist (kurzer Abstand). Natürlich muß dabei außerdem die Gesamtheit der Wirkungen aller Elemente optimal aufeinander abgestimmt sein. Mit einem Erregersystem nach Bild 8a lassen sich Breitbandantennen für den gesamten Fernsehbereich III oder IV oder V dimensionieren. Im allgemeinen werden Halbwellenfaltdipole als gespeiste Strahler benutzt, da sich dann der zugrunde gelegte Fußpunkt-widerstand der gesamten Antenne von 240 Ohm gut realisieren läßt.

Ist die geforderte Bandbreite größer als 30 %, so sind die in den Bildern 8b bis 8f dargestellten oder daraus abgeleiteten Erregersysteme zu verwenden

Bild 8b zeigt eine wirksamere Strahlungskompensation, die mit Kompensationselementen in mehreren Ebenen durch vielfältige Dimensionierungsmöglichkeiten zu erhalten ist.

Die mit einem solchen System erreichbare Bandbreite beträgt etwa 50 % und genügt für den gesamten Bereich IV/V.

Die Bilder 8c und 8d zeigen je ein System mit gemischter Strahlungs- und Leitungs-kopplung. Die zwei angegebenen Direktoren vor den gespeisten Strahlern können bei geeigneter Dimensionierung beim Erregersystem entfallen. Die starke Kopplung der beiden gespeisten Strahler in Verbindung mit verschiedenen Eigenresonanzfrequenzen und sonstigen Dipoleigenschaften ergeben in der Gesamtheit ein Verhalten, das denen mehrkreisiger Bandfilter entsprechender Dimensionierung ähnlich ist.

Bild 8d unterscheidet sich von Bild 8c nur durch ein weiteres Koppellement zwischen den gespeisten Strahlern, das bei speziellen Anforderungen prinzipiell auch durch mehrere, verschieden dimensionierte Elemente ersetzt werden kann. Die erreichbare relative Bandbreite solcher Systeme ist ebenfalls etwa 50 %.

Bild 8e zeigt ein Erregersystem, das bei dem angegebenen schematischen Aufbau beispielsweise nach dem logarithmisch-periodischen Prinzip dimensioniert werden kann. In diesem Falle ist die erreichbare Bandbreite theoretisch unbegrenzt, sie wird nur von mechanischen Gesichtspunkten und im Zusammenhang mit den anderen Teilstrukturen einer Antenne bestimmt. Nachteilig ist bei Empfangsantennen oft der mit gestreckten  $\lambda/2$ -Dipolen als Grundelement auftretende, relativ niedrige Fußpunkt Widerstand des Systems, der eine Symmetrierung und Speisung über Koaxialkabel erfordert. Den Fußpunkt Widerstand eines derartigen Erregersystems kann man durch Anwendung modifizierter Halbwellendipole jedoch in weiten Grenzen verändern. Ein Beispiel mit Faltdipolen zeigt das Bild 8f. Mit diesem Aufbau ist der übliche Wert des Fußpunkt Widerstandes von 240 Ohm ohne weiteres zu erreichen. Bei den modifizierten Strahlertypen mit Faltdipolen wird allerdings die ursprünglich unbegrenzte Bandbreite auf eine relative Bandbreite von etwa 110 bis 120 % eingeschränkt. Dieser sehr große Wert reicht jedoch für alle praktischen Anwendungsfälle in der Empfangsantennentechnik völlig aus und wird kaum in Anspruch genommen. Mit einem solchen Erregersystem wäre zum Beispiel eine Breitbandantenne für alle in der Welt existierenden Fernsehnormen im gesamten in Frage kommenden UHF-Bereich zu dimensionieren. Durch das an sich schon sehr große Vor-Rück-Verhältnis solcher Erreger lassen sich in Verbindung mit einer aperiodischen Reflektorwand überdurchschnittlich hohe Werte ( $\geq 40$  dB) erreichen.

In diesem Zusammenhang sei kurz erwähnt, daß es natürlich auch möglich ist, allgemeine logarithmisch-periodische Antennen in ihren verschiedenen Bauformen und Dimensionierungsmöglichkeiten als Erreger in einer der hier betrachteten Antennen zu verwenden.

(Fortsetzung folgt)

## Weitere Reiseempfänger der neuen Saison

### Grundig

Grundig stellte zwei neue, universell verwendbare Modelle vor.

#### Music-Boy Universal

Der „Music-Boy Universal“ (UML, 10 Transistoren, 7/10 Kreise) ist hinsichtlich seiner Stromversorgung und seiner Verwendbarkeit im Auto ein Universalgerät. Neben der Ferritantenne und der Teleskopantenne hat das Gerät einen besonderen Auto-Antennen-eingang mit Variometerabstimmung. Die transformatorfrei aufgebaute Endleistungsstufe ist mit Komplementärtransistoren bestückt und gibt 1,5 W an den 14 cm großen Ovalelautsprecher ab. Eine Schaltbuchse erlaubt den Anschluß eines Kleinhörers oder Zusatzlautsprechers. Zur Stromversorgung sind wahlweise einsetzbar: zwei 4,5-V-Flachbatterien, eine 9-V-Blockbatterie oder der Netzteil „TN 12 Universal“. An der Buchse für äußere Stromquellen läßt sich die Verbindung zu einer 6-V-Autobatterie herstellen. Auch der Netzteil „TN 12“ ist hier anschließbar, falls man die Batterien nicht aus dem Empfänger herausnehmen möchte. Die Skala und alle Bedienungsorgane, zu denen auch eine Umschalttaste für Autobetrieb zählt, sind auf der Oberseite des Gerätes angeordnet. Abmessungen 28 cm x 17 cm x 7 cm, Gewicht 2,2 kg (m. B.).

#### Elite-Boy 206

Der „Elite-Boy“ weist in seiner neuesten Ausführung ein etwas größeres, moderner gestaltetes Gehäuse auf. Auch die technische Ausstattung wurde weiterentwickelt. Die KW-Bandspreizung dieses Vierbereichsupers ist jetzt für das 41- und 49-m-Band ausgelegt. Die Ausgangsleistung der transformatorfrei aufgebauten Endstufe wurde auf 1,5 W erhöht. Eine der nunmehr sechs runden Drucktasten erlaubt die separate Ein/Ausschaltung unabhängig von den Reglern. Abmessungen 30 cm x 20 cm x 9 cm, Gewicht 2,7 kg (m. B.).

Die für die beiden neuen Empfänger lieferbare Universal-Autohalterung ist in der Breite verstellbar und paßt auch für die älteren Ausführungen der Geräte „Elite-Boy 202/203/205“. Durch ein zusätzlich erhältliches Sicherungsschloß kann der eingeschobene Empfänger vor Diebstahl geschützt werden. Für die Stromversorgung des Gerätes aus der Wagenbatterie dient das Anschlußkabel „381/6 V“. Zum Anschluß an 12-V-Bordnetze gibt es den Autoadapter „386“.

Der erst zur Funkausstellung in weiterentwickelter Ausführung erschienene „Prima-Roy“ mit Kurz-, Mittel- und UKW-Bereich wurde unverändert in die neue Saison übernommen. Lediglich die Form des Tragegriffs änderte sich geringfügig. Als Paralleltyp kommt der „Prima-Roy LW“ hinzu. Bei dieser Variante ist das handliche Drucktastergerät mit einem leistungsstarken Langwellenbereich an Stelle des gespreizten 49-m-KW-Bandes ausgestattet. Beide Geräte sind für batterieparenden Heimbetrieb in Verbindung mit dem Netzteil „TN 12“ geeignet.

Unverändert bleibt auch der Zweibereich-Reisesuper „Record-Boy 206“. Ihren festen Platz im neuen Angebot haben nach wie vor die großen Reisegeräte der Welt-Spitzenklasse „Ocean-Boy“ und „Satellit“ mit sieben beziehungsweise dreizehn Wellenbereichen.

### Nordmende

#### Transita-automatic S

Als Nachfolgetyp des Kombinationssupers „Transita-automatic“ (UKML, 7/13 Kreise, 10 Trans + 6 Halbleiterdioden + 2 Se-Stab), automatische UKW-Scharfabstimmung) erschien der „Transita-automatic S“. Die bewährte technische Konzeption wurde beibehalten, dergleichen die Rechteckform des Empfängers. Als Neuerung erhielt das Gerät eine Sparschaltung, die mit dem Lautstärkeregler kombiniert ist; die Lebensdauer der Batterie kann damit beträchtlich erhöht werden. Der Empfänger läßt sich ebenso wie der auslaufende Typ über eine diebstahlsichere

Autohalterung aus der 6/12-V-Autobatterie in jedem Fahrzeug betreiben.

### Philips

Das unter dem Namen „Violette“ bekannte kleine Gerät (UML) erhielt eine neue Typenbezeichnung, und zwar „Fleurette“. Technische Änderungen wurden nicht vorgenommen. Die Typennummer ist L 1 W 62 T.

### Schaub-Lorenz

Sieben verschiedene Koffergerädetypen werden jetzt von Schaub-Lorenz angeboten. Über den „Touring 70 Universal“ wurde bereits im Heft 1/1966, S. 29, berichtet, dergleichen im Heft 1/1966, S. 15-18 über den „Intercontinental“.

#### Touring 70 Luxus

Zu den Spitzengeräten zählt der neue „Touring 70 Luxus“. Die Abstimmung der Sender erfolgt mit Hilfe von Kapazitätsvariationsdioden. Zwei FM-Sender können auf Stationstasten fest eingestellt werden. Die optimale Sendereinstellung ist an einer separaten Abstimmanzeige (Mikroamperemeter) zu kontrollieren. Das gleiche Instrument zeigt auch den Ladezustand der Batterien an. Dem KW-Bereich wird durch zwei gespreizte KW-Bänder (5,8 - 6,3 MHz und 6,8 - 16 MHz) Rechnung getragen, wobei die Sendereinstellung durch eine Kurzwellenlupe erleichtert ist. Die AM-Bandbreite des Empfängers ist umschaltbar. Weitere technische Daten: U2KML, 14 Trans + 10 Halbleiterdioden, 12 Drucktasten, getrennte Tiefen- und Höhenregler, Gegentakt-Endstufe 2,5 W bei Koffer- und 6 W bei Autobetrieb, 1 Lautsprecher 18 cm x 13 cm, Ferritantenne, 2 Teleskopantennen für U und K, Rahmenantenne für K, Anschlüsse für TA/TB, Autohalterung, Autoantenne, Klein Hörer, zur Stromversorgung eines Kassetten-Abspielgerätes, Stromversorgung aus Batterien 7,5 V oder aus Autobatterie 6/12 V (die bei 12 V zur Spannungsstabilisierung erforderliche Zenerdiode ist in der Autohalterung untergebracht) oder über zusätzlichen Netzteil, Abmessungen 32,5 cm x 19 cm x 9 cm, Gewicht 3,7 kg (m. B.). Den Empfänger (kaschierter Polystyrolgehäuse) gibt es in verschiedenen Farben, eine Sonderausführung im Edelholzgehäuse (Nußbaum natur, matt) hat die Bezeichnung „Touring 70 Luxus H“.

#### Weekend 70 Automatik

UKML, 7/11 Kreise, 9 Trans + 8 Halbleiterdioden, automatische UKW-Scharfabstimmung, 6 Drucktasten, getrennte Tiefen- und Höhenregler, Gegentakt-Endstufe 1 W bei Koffer- und 2,5 W bei Autobetrieb, 1 Lautsprecher 15 cm x 9 cm, Ferritantenne, 2 Teleskopantennen für U und K, Anschlüsse für Autohalterung, Autoantenne und Klein Hörer, Stromversorgung aus Batterien 6 V oder aus Autobatterie 6/12 V (die bei 12 V zur Spannungsstabilisierung erforderliche Zenerdiode ist in der Autohalterung eingebaut) oder über zusätzlichen Netzteil, Abmessungen 28 cm x 17 cm x 8 cm, Gewicht 2,5 kg (m. B.).

#### Polo 70 K

UKM (K = gespreizte Europabänder 41 bis 49 m), 6/9 Kreise, 9 Trans + 3 Halbleiterdioden + 1 Selengleichrichter, 4 Drucktasten, Sprache/Musik-Taste, Gegentakt-Endstufe 600 mW, 1 Lautsprecher 10 cm Ø, Ferritantenne, Teleskopantenne für U, Stromversorgung aus Batterien 6 V oder über zusätzlichen Netzteil, Abmessungen 28 cm x 16 cm x 8 cm, Gewicht 2 kg (m. B.).

#### Polo 70 L

Wie „Polo 70 K“, jedoch UML.

#### Tiny

UM, 5/9 Kreise, 9 Trans + 6 Halbleiterdioden, Gegentakt-Endstufe 200 mW, 1 Lautsprecher 12,5 cm x 7,5 cm, Ferritantenne, Teleskopantenne für U, Anschluß für Klein Hörer oder Lautsprecher, Stromversorgung aus Batterien 6 V oder über zusätzlichen Netzteil, Abmessungen 18 cm x 11,5 cm x 5,5 cm, Gewicht 0,9 kg (m. B.).



# Modulation des Transistorsenders

In einigen bereits veröffentlichten Aufsätzen [1, 2, 3] wurde untersucht, unter welchen Umständen und Bedingungen der Transistor im Amateursender eingesetzt werden kann. Dabei wurde gezeigt, wie man den Transistor am günstigsten in Oszillatorschaltungen, als Frequenzvervielfacher, als Treiber und in Sender-Endstufen betreibt, um möglichst große Ausgangsleistung bei gutem Wirkungsgrad zu erreichen. Im folgenden werden nun die Tastung und die Modulation des Transistorsenders beschrieben.

Die Tastung kann bei Transistorsendern leicht realisiert werden, indem man einfach die Betriebsspannung ein- und ausschaltet (Bild 1a). Zu empfehlen ist diese Technik jedoch nur für Sender kleiner Leistung. Bei größeren Sendeleistungen

Form von Sprache oder Musik eingepreßt, wie es im Bild 2 für eine Niederfrequenzschwingung gezeigt ist. Die Stärke der Modulation gibt man durch den Modulationsgrad  $m$  an, für den bei positiver Modulation (upward modulation)

$$m = \frac{A_{max} - A_{Tr}}{A_{Tr}} \quad (1)$$

und bei negativer Modulation (downward modulation)

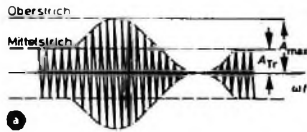


Bild 3. Positive (a) und negative (b) Amplitudenmodulation

$$m = \frac{A_{Tr} - A_{min}}{A_{Tr}} \quad (2)$$

gilt. Darin bedeutet  $A_{Tr}$  die Trägeramplitude,  $A_{max}$  die maximale und  $A_{min}$  die minimale Amplitude der modulierten Schwingung (Bild 3). In beiden Fällen kann der Modulationsgrad  $m = 1$  (100%) werden.

Bei der Berechnung der Sender-Endstufe ergab sich, daß die abgegebene Ausgangsleistung und damit auch die Amplitude des Antennenstroms von der Einstellung des Transistors abhängt. Daraus folgt, daß man eine Amplitudenmodulation erhält, wenn sich die Einstellung der Sender-Endstufe im Takt der Sprache oder Musik ändert. Zum besseren Verständnis sind die die Leistung des Transistors beeinflussenden Änderungen der Einstellung im Bild 4 dargestellt.

Bild 4a zeigt die Möglichkeit, die Amplitude und den Stromflußwinkel des Collectorstroms mit Hilfe der Ansteuerung zu

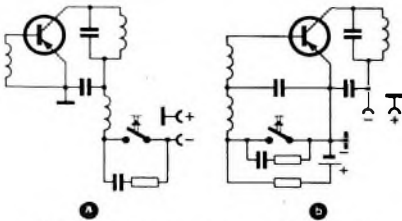


Bild 1. Tastung von Transistorsendern; a) durch Ein- und Ausschalten der Betriebsspannung, b) durch hohe positive Basisvorspannung bei pnp-Transistoren

tastet man zweckmäßigerweise mit Hilfe einer hohen positiven Basisvorspannung (bei pnp-Transistoren) entweder die Treiber- oder die Endstufe (Bild 1b). Hierbei ist es auch möglich, vorübergehende Senderstufen einschließlich der Oszillatorstufe zu lasten, solange die Frequenzstabilität darunter nicht leidet. Tastet man zum Beispiel die Oszillatorstufe oder eine der folgenden Stufen, so kann man dazu unbesorgt die Batteriespannung unterbrechen, da die Ströme hier meistens niedrig sind.

Sprache oder Musik zu übertragen, ist erheblich schwieriger. Nachstehend werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, und zwar zunächst für Amplitudenmodulation (AM), anschließend für Frequenzmodulation (FM) und zum Schluß dann eine einfache Methode zur Aufbereitung eines Einseitenbandsignals (SSB).

## 1. Amplitudenmodulation

Bei der Amplitudenmodulation wird dem im Sender mit konstanter Amplitude erzeugten Träger die Niederfrequenz in

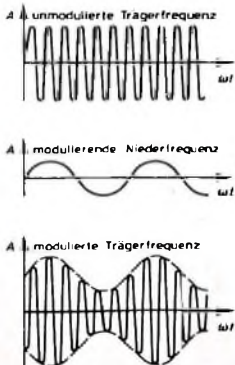


Bild 2. Amplitudenmodulation


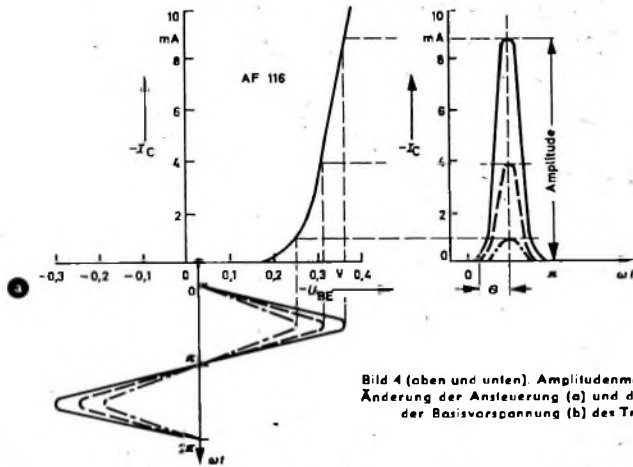


Bild 4 (oben und unten). Amplitudenmodulation durch Änderung der Ansteuerung (a) und durch Änderung der Basisvorspannung (b) des Transistors

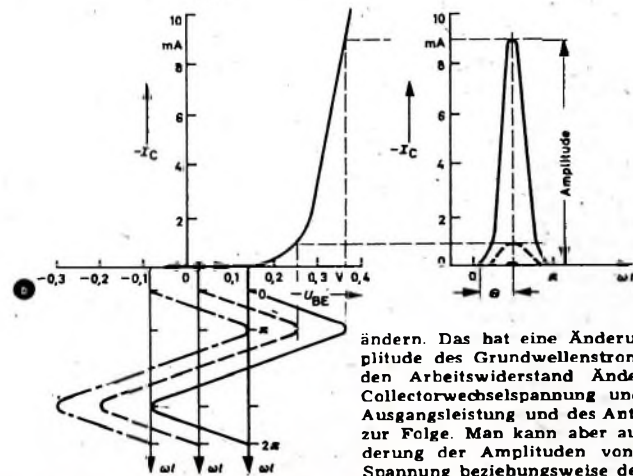

ändern. Das hat eine Änderung der Amplitude des Grundwellenstroms und über den Arbeitswiderstand Änderungen der Collectorwechselspannung und damit der Ausgangsleistung und des Antennenstroms zur Folge. Man kann aber auch eine Änderung der Amplituden von Strom und Spannung beziehungsweise des Stromfluß-


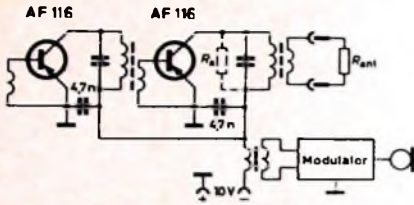


Bild 5. Prinzipschaltung einer Endstufe mit Collector-Modulation (mit mitmodulierter Treiberstufe)

würde. Hierbei tritt der sogenannte Bottomingeffekt<sup>1)</sup> auf, der unter anderem eine starke Erhöhung des Klirrfaktors zur Folge hat

Da der Kniespannungsbereich aber nicht durchfahren werden soll, muß außer der Modulation des Collectors eine Hilfsmodulation eingeführt werden, die die Amplitude des Collectorwechselstroms beeinflusst. Das kann entweder durch Änderung der Ansteuerung der Endstufe, also eine Art Vorstufenmodulation, oder durch Veränderung der Basisvorspannung (Verschie-

—  $U_{CE} = \max. 20 \text{ V}$ . Das bedeutet, daß die Betriebsspannung  $U_B$  höchstens 10 V betragen darf. Für die Kniespannung, die die Collector-Emitter-Spannung nicht unterschreiten sollte, entnimmt man aus Bild 6 —  $U_{kn} = 1 \text{ V}$ . Damit ergibt sich die Amplitude der Collectorwechselspannung  $\hat{u}_{CR} = 2(|U_B| - |U_{kn}|) = 2(10 - 1) = 18 \text{ V}$ . (3) Dieser Wert liegt gut innerhalb der Grenzwerte für die Collector-Emitter-Spannung. Nun benötigt man noch die Amplitude des Collectorwechselstroms für die Grundwelle. Aus den Grenzwerten entnimmt man

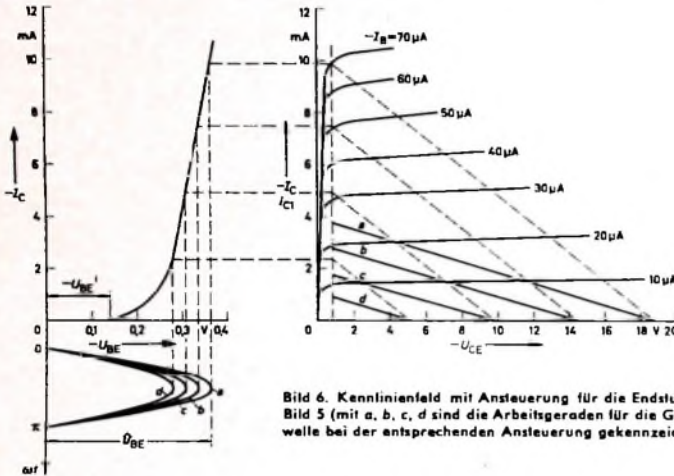





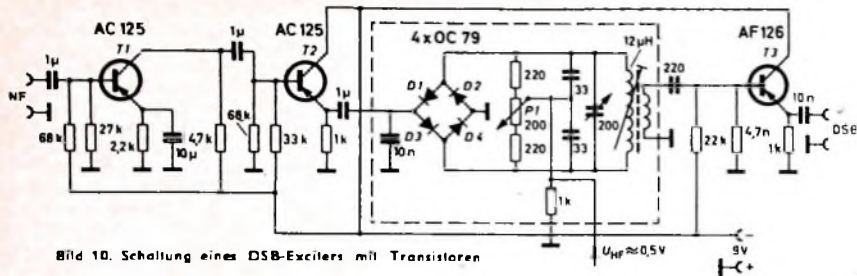


Bild 10. Schaltung eines DSB-Exciters mit Transistoren

Träger und ein Seitenband nicht mitverstärkt werden.

In der Amateursendetechnik werden zwei Arten der SSB-Signalaufbereitung benutzt: die Filter- und die Phasenmethode. Bei beiden Verfahren ist das Grundelement der Balance-Modulator (DSB-Exciter), der den Träger unterdrückt, so daß an seinem Ausgang nur noch die beiden Seitenbänder vorhanden sind.

Als Beispiel hierzu zeigt Bild 10 einen kompletten DSB-Exciter, bei dem der Balance-Modulator aus einer Brückenschaltung von Dioden (Ringmodulator) besteht. Zum besseren Verständnis der Wirkungsweise der Schaltung ist der Ringmodulator im Bild 11 noch einmal in einer veränderten Darstellung wiedergegeben. An den beiden Mittelanzapfungen der Übertrager  $U_1$  und  $U_2$  wird die Trägerspannung  $u_{HF}$  zugeführt. Man erkennt hier sofort, daß der Träger im Ausgang nicht auftreten kann, da sich der Trägerstrom  $i_{HF}$  immer in zwei gleiche Teilströme aufteilt, die den Ausgangskreis im entgegengesetzten Sinn durchfließen und daher in der Ausgangswicklung keine Spannung erzeugen.

Die Ausgangsspannungen, die jeder Modulationszweig liefert, sind durch die Gleichungen

$$u_1 = \hat{u}_{NF} \cdot \cos \omega_{NF} \cdot t + \frac{\hat{u}_{NF}}{2} \cos (\omega_{HF} + \omega_{NF}) t + \frac{\hat{u}_{NF}}{2} \cos (\omega_{HF} - \omega_{NF}) t \quad (9)$$

und

$$u_2 = \hat{u}_{NF} \cdot \cos \omega_{NF} \cdot t + \frac{\hat{u}_{NF}}{2} \cos [(\omega_{HF} + \omega_{NF}) + \pi] + \frac{\hat{u}_{NF}}{2} \cos [(\omega_{HF} - \omega_{NF}) + \pi] \quad (10)$$

gegeben. Damit wird die Spannung  $u_0$  in der Ausgangswicklung

$$u_0 = u_1 - u_2 = \hat{u}_{NF} \cdot \cos (\omega_{NF} + \omega_{NF}) t + \hat{u}_{NF} \cdot \cos (\omega_{NF} - \omega_{NF}) t \quad (11)$$

Die Arbeitsweise des Ringmodulators ist folgende: Da die Amplitude der Trägerfrequenz sehr viel größer ist als die angelegte Niederfrequenzamplitude (der Trägerstrom habe die im Bild 11 eingezeichnete Richtung), werden zunächst die Dioden  $D_1$  und  $D_2$  leitend, während  $D_3$  und  $D_4$  gesperrt bleiben. Der Eingang des Modulators ist jetzt direkt über  $D_1$  und  $D_2$  mit dem Ausgangskreis verbunden. Bei der nächsten Halbwelle der Trägerfrequenz wechselt der Trägerstrom seine Richtung. Er öffnet dann die Dioden  $D_3$  und  $D_4$  und polt den Stromfluß der Niederfrequenz im Ausgangskreis um. Der

Bild 11. Prinzipschaltung des Ringmodulators

Modulator wirkt also wie ein Schalter, der die Niederfrequenz im Takt der Trägerfrequenz umpolt. Auf diese Weise entstehen die beiden Seitenbänder.

Bei vollkommen symmetrischem Aufbau stellt die Schaltung eine für die NF und die HF abgeglichenen Brücke dar, so daß beide Frequenzen in der Ausgangswicklung nicht erscheinen. Die Dioden müssen daher weitgehend übereinstimmende Kennlinien haben. Die maximal erreichbare Trägerunterdrückung liegt zwischen 40 und 60 dB. Die im Bild 10 angegebene Schaltung des Balance-Modulators enthält einen modifizierten Ringmodulator, der aber die gleiche Arbeitsweise hat.

Der komplette DSB-Exciter nach Bild 10 besteht aus dem Ringmodulator mit den Dioden  $D_1, D_2, D_3, D_4$ , dem vorgeschalteten Mikrofonverstärker  $T_1, T_2$  und einem nachgeschalteten Collectorbasis-Verstärker  $T_3$  als Trennstufe und zur Anpassung an die nachfolgende Schaltung. An den Schleifen des Potentiometers  $P_1$  zur Einstellung der Trägerunterdrückung wird gleichzeitig die Oszillatorspannung von etwa 0,5 V geführt. Schaltet man an den Ausgang des DSB-Exciters ein entsprechendes Filter (Filtermethode), um ein Seitenband abzuschneiden, so tritt am Ausgang dieses Filters ein SSB-Signal auf. Das Filter sollte eine 3-dB-Bandbreite von etwa 3 kHz haben und die Frequenzen, die etwa 600 Hz von den Grenzfrequenzen entfernt liegen, mit 40...60 dB unterdrücken.

Der Phasen-Exciter besteht aus zwei Balance-Modulatoren und zwei Phasennetzwerken (Bild 12). Die Ausgangsspannungen der Balance-Modulatoren A und B sind durch die Gleichungen

$$u_1 = \frac{\hat{u}_{NF}}{2} \times \cos \left[ \left( \omega_{NF} \cdot t + \frac{\pi}{2} \right) + \left( \omega_{NF} \cdot t + \frac{\pi}{2} \right) \right] + \frac{\hat{u}_{NF}}{2} \cos \left[ \left( \omega_{NF} \cdot t + \frac{\pi}{2} \right) - \left( \omega_{NF} \cdot t + \frac{\pi}{2} \right) \right] \quad (12)$$

$$u_2 = \frac{\hat{u}_{NF}}{2} \cos (\omega_{NF} + \omega_{NF}) t + \frac{\hat{u}_{NF}}{2} \cos (\omega_{NF} - \omega_{NF}) t \quad (13)$$

gegeben. Damit wird der Output des Ex-

citers

$$u_0 = u_1 + u_2 = \hat{u}_{NF} \cos (\omega_{NF} - \omega_{NF}) t \quad (14)$$

Dies bedeutet, daß das obere Seitenband durch eine Phasenverschiebung von  $+90^\circ$  und das untere durch eine Phasenverschiebung von  $-90^\circ$  unterdrückt wird. Alle Modulationsfrequenzen (etwa 300 bis 3300 Hz) müssen also gegenüber der Phase des Trägers eine Phasenverschiebung von  $90^\circ$  haben. Das erfordert ein Filternetzwerk, das für alle Modulationsfrequenzen

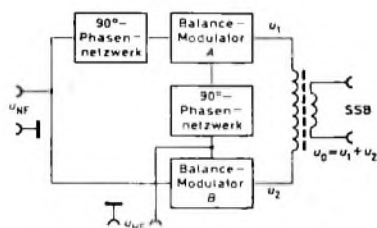
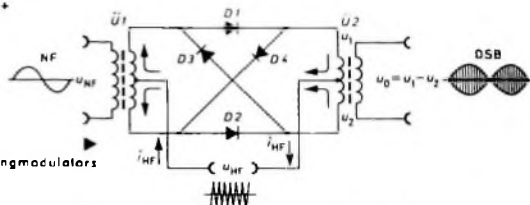


Bild 12. Blockschaltung des Phasen-Exciters

die erforderliche Phasenverschiebung von etwa  $90^\circ$  bewirkt. Ein solches Filter ist im Bild 13a wiedergegeben. Da für die Trägerfrequenz zur Steuerung des Modulators A ebenfalls eine Phasenverschiebung von  $90^\circ$  vorhanden sein muß, zeigt Bild 13b ein Filter, das diese Forderung erfüllt. Hier genügt ein kritisch gekoppeltes Bandfilter.

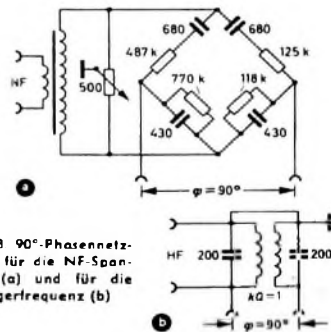


Bild 13. 90°-Phasennetze für die NF-Spannung (a) und für die Trägerfrequenz (b)



Abschließend sei noch erwähnt, daß es von der gewählten Trägerfrequenz abhängt, ob das obere oder untere Seitenband gesendet wird. International ist vereinbart, daß oberhalb 10 MHz das obere Seitenband und unterhalb dieser Frequenz das untere Seitenband abgestrahlt werden soll.

Schrifttum

- [1] Hellbarth, H.: Der Transistor im Senderoszillator. DL-QTC Bd 37 (1966) Nr. 1, S. 2-7
- [2] Hellbarth, H.: Frequenzvervielfacher mit Transistoren. Funk-Techn. Bd. 20 (1965) Nr. 16, S. 616-618, u. Nr. 17, S. 687 bis 688, 691
- [3] Hellbarth, H.: Sender-Endstufen mit Transistoren. Funk-Techn. Bd 20 (1965) Nr. 24, S. 992-995



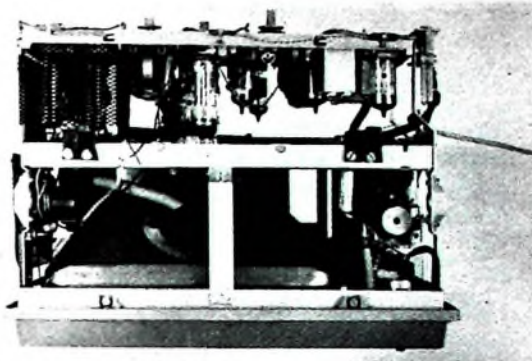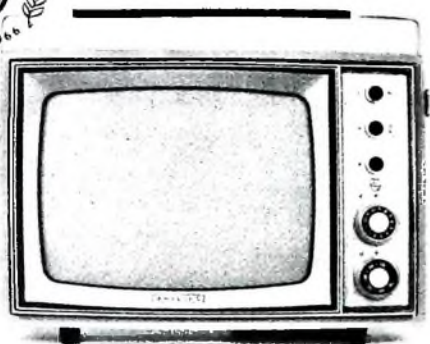
# Philips Fernseh-Philetta – Verkaufsschlager Nr.1




Vollendete Technik...



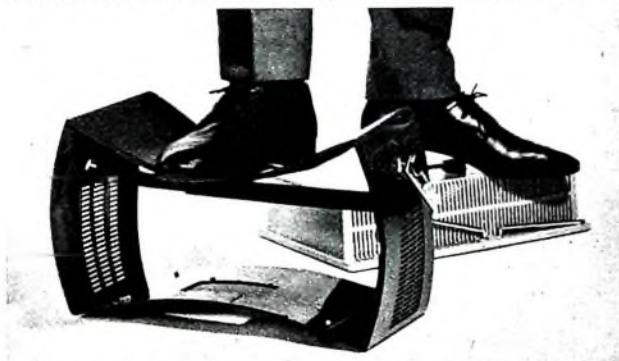moderner Stil... spielt auch ohne Hausantenne... tragbar, nur etwas mehr als 8 kg...



robustes Gehäuse...

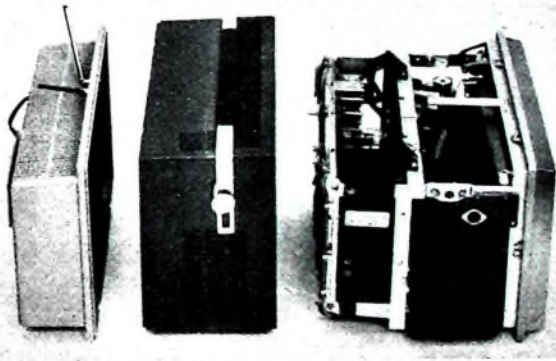

kompakter Aufbau...

- Diese „Kleine“ ist uns gut gelungen! Und das ist kein Wunder! Denn vor dieser „Kleinen“ haben wir 12 Millionen „Große“ gebaut. – Und mit Erfolg verkauft. Das Weihnachtsgeschäft hat es bewiesen: Die Philips Fernseh-Philetta verkauft sich gut – sehr gut!
- Das ideale Portable für Netzanschluß, klein und handlich, wiegt nur etwas mehr als 8 kg
  - Hervorragende Leistung, kompakter Aufbau durch Verwendung von Röhren und Transistoren.
  - Anschlußmöglichkeit für Ohrhörer oder Außenlautsprecher.
  - Eingebaute Dipolantenne für alle Programme.

DEUTSCHE PHILIPS GMBH

... nimm doch  
**PHILIPS**  
 Fernsehen



# Hochohmiges Gleichspannungsvoltmeter

## Technische Daten

### Meßbereich:

300 mV ... 30 V Vollausschlag, 5 Bereiche

### Eingangswiderstand:

Ist proportional der Stromverstärkung  $B$ , bei  $B = 100$  ist  $R_i = 10 \text{ MOhm/V}$

### Meßwerk:

„PX 1“ (Gossen)  $10 \mu\text{A}$ ,  $R_{im} = 24 \text{ kOhm}$ , Genauigkeit 1,5%

### Genauigkeit der Anzeige:

$\pm 3\%$  vom Skalendwert für die Meßbereiche  $\geq 1 \text{ V}$

### Temperaturbereich: $\pm 10 \dots \pm 40^\circ\text{C}$

Der Reststrom  $I_{CB0}$  moderner Silizium-Planar-Transistoren kleiner Leistung liegt etwa bei  $200 \text{ pA}$ . Dieser kleine Reststrom in Verbindung mit einem Stromverstärkungsfaktor  $\beta \approx 100$  bei  $10 \mu\text{A}$  Emitterstrom erlaubt es, die Transistoren in Schaltungen mit sehr kleinen Emittergleichströmen zu betreiben. Solche Schaltungen erfordern aber im allgemeinen hohe Widerstandswerte. An Hand eines Zahlenbeispiels soll das Problem angedeutet werden.

Ein Transistor, der spannungskonstant angesteuert wird, arbeitet mit der Steilheit  $Y_{21}$ . Bei einem Emitterstrom  $I_E = 10 \mu\text{A}$  ist die Steilheit  $0,4 \text{ mA/V}$ . Fordert man eine Spannungsverstärkung  $V_u = 20$ , so ergibt sich für den erforderlichen Lastwiderstand

$$R_L = \frac{V_u}{S} = \frac{20}{0,4 \cdot 10^{-3}} = 50 \text{ kOhm}$$

Daraus folgt, daß der Collectorwiderstand größer als  $50 \text{ kOhm}$  sein muß, da ja noch der Wechselstromeingangswiderstand der folgenden Stufe parallel geschaltet ist.

Vielfachmeßinstrumente mit einem Innenwiderstand  $R_i \leq 100 \text{ kOhm/V}$  sind für Messungen an solchen Transistorschaltungen zu niederohmig. Aus diesem Grund wurde ein einfaches Gleichspannungsvoltmeter mit einem Innenwiderstand von  $10 \text{ MOhm/V}$  und einem maximalen Meßbereich von  $30 \text{ V}$ , der für die meisten Transistorschaltungen ausreicht, entwickelt. Der erforderliche Aufwand und die Kosten sind sehr gering.

Die Schaltung des hochohmigen Gleichspannungsvoltmeters zeigt Bild 1. Um einen linearen Zusammenhang zwischen der Eingangsspannung und dem Zeigerausschlag des Meßinstrumentes zu erhalten, muß eine Kompensationsspannung  $U_k$  mit der zu messenden Eingangsspannung  $U$  in Reihe geschaltet werden. Diese Hilfsspannung kompensiert die Basis-Emitter-Spannung  $U_{BE}$  des Transistors.

Im Bild 2 ist die Kompensationsspannung  $U_k$  mit der Kennlinie des Transistors  $I_E = f(U_{BE})$  für  $U_{CE} = \text{const}$  dargestellt. Die Kompensationsspannung wird mit einer Zenerdiode stabilisiert.

Um den maximalen Fehler, der sich wegen der Abweichung der Basis-Emitter-Spannungen  $U_{BE \text{ min}}$  beziehungsweise  $U_{BE \text{ max}}$  von der festen Kompensationsspannung ergibt, kleinzuhalten, ist es zweckmäßig,  $U_k$  nach Gl. (1) einzustellen

$$U_k = \frac{U_{BE \text{ max}} + U_{BE \text{ min}}}{2} \quad (1)$$

$U_{BE \text{ min}}$  ist bei  $I_E = 3 \mu\text{A}$ ,  $U_{BE \text{ max}}$  bei  $I_E = 10 \mu\text{A}$  zu messen.

Gl. (2) gibt den Fehler  $p$  in Prozent an, der sich infolge des Temperaturgangs der

Bild 1 Schaltung des Gleichspannungsvoltmeters


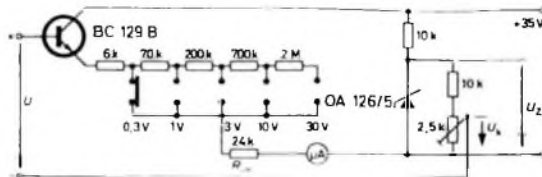


Bild 2 Zusammenhang zwischen Basis-Emitter-Spannung  $U_{BE}$  und Kompensationsspannung  $U_k$

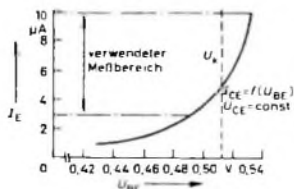

Halbleiterbauelemente und der Abweichung zwischen der Kompensationsspannung und der jeweiligen Basis-Emitter-Spannung ergibt

$$p = \frac{U_{BE} - U_k + (D_T - D_Z) \Delta \theta}{U} \cdot 100\% \quad (2)$$

( $U_{BE}$  Basis-Emitter-Spannung in V,  $U_k$  Kompensationsspannung in V,  $D_T$  Tempe-

raturdurchgriff des Transistors in  $\text{mV}/^\circ\text{C}$ ,  $D_Z$  Temperaturgang der Zenerdiode in  $\text{mV}/^\circ\text{C}$ ,  $\Delta \theta$  Temperaturänderung in  $^\circ\text{C}$ .)

$\alpha$  Spannungsteilverhältnis  $\frac{U_k}{U_2}$ )

Aus Gl. (2) ist zu ersehen, daß der Fehler, der durch die Abweichung der Kompen-

sationsspannung von der Basis-Emitter-Spannung bedingt ist, mit steigender Meßspannung kleiner wird. Der in der Schaltung verwendete Transistor muß folgende Bedingungen erfüllen:

- $U_{CE0} \geq 35 \text{ V}$ ,
- $I_{CE0} \leq 100 \text{ nA}$  bei  $U_{CE0} = 35 \text{ V}$  und  $\theta_G = 40^\circ\text{C}$ ,
- $B \geq 100$  bei  $U_{CE} = 5 \text{ V}$  und  $I_E = 10 \mu\text{A}$

Besonderere Beachtung bedarf der Reststrom  $I_{CE0}$ . Er ist etwa um den Faktor  $20 \dots 200$  größer als der Collector-Basis-Reststrom  $I_{CB0}$ , der in den Datenblättern meist angegeben ist.

Ein Transistor, der die obengenannten Bedingungen gut erfüllt, ist beispielsweise der Silizium-Planar-Transistor BC 129 B.

## Femseh-Service

### Bild läuft durch

Verschiedentlich wurden Fernsehgeräte in die Werkstatt eingeliefert, deren Bildfang nicht synchronisiert werden konnte und deren Synchronisationsregler auf Anschlag standen. Zuerst wurde die Röhre der Bildablenkstufe probeweise ausgetauscht. Da kein Erfolg zu verzeichnen war, wurden Spannungen und Oszillogramme nach Angaben der Serviceanleitung kontrolliert. Sie stimmten mit den Angaben unter Berücksichtigung der für solche Meßwerte üblichen Toleranzen überein.

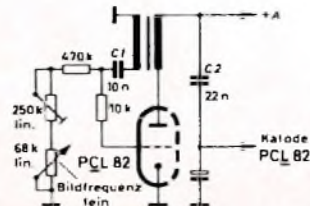


Bild 1. Sperrschwingerschaltung des Vertikalkeipfeiles eines Fernsehempfängers

Bild 1 zeigt die Schaltung eines Sperrschwingers, wie er in Vertikal-Ablenkengeneratoren häufig verwendet wird. Die Ablenkfrequenz ist durch die Entladewiderstände, den

Überträger und den Wert von  $C1$  bestimmt. Ändert nun dieser Kondensator bei Alterung seine Kapazität, dann kommt es zu der erwähnten Erscheinung. Das gilt sinngemäß für alle Sperrschwingerschaltungen. Der Austausch des Kondensators brachte den erwünschten Erfolg.

Als neuer Kondensator sollte nur ein guter Papier- oder Kunststoffolientyp verwendet werden. Keramische Kondensatoren sind vollkommen ungeeignet, denn für höhere Kapazitätswerte werden sie aus Materialien hergestellt, deren Temperaturkoeffizient nicht linear und deren Kapazität stark temperatur- und spannungsabhängig ist.

Daß oft schon die Auswechslung der Röhre der Bildablenkstufe hilft, bewiesen manche andere Servicefälle. Nach längerer Betriebszeit (etwa 1...2 Stunden) wanderte beispielsweise plötzlich das Bild von unten nach oben oder umgekehrt. Zum Teil konnte die Bildsynchronisation mit den Bildfangreglern eingestellt werden, jedoch mußte der Regler am nächsten Tag nach Erkalten des Empfängers erneut justiert werden.

Diese Erscheinung tritt häufig bei Geräten auf, die die Röhre PCL 85 im Bildkeipfeil verwenden. Die Erfahrung hat gezeigt, daß dieser Röhrentyp oft die Ursache der Bildwanderung ist. Der Servicetechniker tut gut daran, zuerst eine neue PCL 85 einzusetzen. Weitere zeitraubende Messungen können meistens erspart werden. Der Synchronisationspunkt kehrt dann auch in die Mitte des Bildfangreglers zurück, so daß das Bild nach beiden Seiten zum Laufen gebracht werden kann.



# neu

# 2 preisgebundene Fernsehgeräte



## Konsul 17

mit 59-cm-Rechteckbildrohr und Schlüsseltaste

Perlekt in der technischen Konzeption, modern und elegant in der Form, zukunftssicher und leicht in der Bedienung.

13 Transistoren, 7 Röhren, 8 Dioden — davon 6 Transistoren in hochwertiger Mesa-Technik und 2 Silizium-Planartransistoren — und viele Automatikschaltungen verbürgen eine erstklassige Leistung und Bildqualität. Die Bedienung ist denkbar einfach. Die fünf Schnellwahl-Tasten lassen sich sowohl auf jeden zu empfangenden VHF- als auch UHF-Sender bequem fest einstellen. Das ist Bedienungskomfort in höchster Vollendung! Die auf dem Bedienungsteil angeordneten Regler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke sind gut lesbar beschriftet. — Wertvolles Edelholzgehäuse. Zuverlässig in der Technik, deshalb größte Betriebssicherheit.

## Favorit 17

mit Schlüsseltaste und zukunftsicherer Programm-Schnellwahl

Ein auf den ersten Blick bestehend formschönes Gerät, dessen Stil und Ausstattung sich in jeden Wohnraum harmonisch einfügt


Die moderne 13-Transistor-Technik mit zahlreichen automatischen Funktionen gewährleistet höchste Leistung und ein gestochen scharfes, lebensechtes Bild. Bedienungskomfort wird bei dem neuen NORDMENDE-Favorit groß geschrieben. Fünf Schnellwahl-Drucktasten, die sich mühelos auf die zu empfangenden Sender fest einstellen lassen, schalten jeden Bedienungsfehler aus. Eine übersichtliche Skala zeigt den jeweils eingeschalteten Sender an. Das NORDMENDE-Qualitätsprotokoll garantiert größte Betriebssicherheit.

Ein weiterer Vorzug ist nicht zuletzt die beliebte Schlüsseltaste. Nur wer den Schlüssel besitzt, kann das Gerät einschalten!



In aller Welt

# NORDMENDE

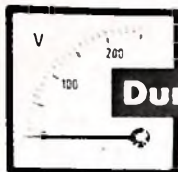

## Durch Messen zum Wissen

P. ALTMANN

Fortsetzung von FUNK-TECHNIK Bd 21 (1966) Nr 2, S. 70

### 32. Messung von Niederfrequenzströmen

Leider haben unsere verhältnismäßig billigen Vielfachinstrumente keine Wechselstrombereiche. Darüber verfügen nur teurere Geräte, denn der Einbau von Wechselstrommeßbereichen erfordert einen gewissen zusätzlichen Aufwand und vor allem eine bestimmte Arbeitszeit zum genauen Abgleichen und Eichens, was dann im Preis zum Ausdruck kommt. Wir können trotzdem, wie bereits im Abschnitt 24 kurz beschrieben, Wechselstrommessungen über den Umweg der Strom-Spannungs-Methode durchführen. Bild 23 zeigt beispielsweise, wie man den in einer Drossel  $L$  fließenden Wechselstrom mit Hilfe eines zusätzlichen Meßwiderstandes  $R$  bestimmen kann. Der Meßwiderstand wird mit der Drossel in Reihe geschaltet, parallel dazu liegt ein auf einen niedrigen Wechselspannungsbereich gestelltes Vielfachinstrument  $V_2$ . Dieses zeigt die Spannung  $U$  an, und der Strom ist dann einfach  $I = U/R$ . Dabei muß man, wie schon früher erwähnt wurde, unbedingt darauf achten, daß der ohmsche Widerstand  $R$  klein gegenüber dem Wechselstromwiderstand der Drossel  $L$  ist. Ein einfaches Beispiel: Die Drossel möge eine Induktivität von  $10\text{ H}$  haben, die Meßfrequenz sei  $1000\text{ Hz}$ . Dann ist der Wechselstromwiderstand der Drossel  $R_L = 6,28 \cdot f \cdot L = 6,28 \cdot 1000 \cdot 10 = 62\,800\text{ Ohm}$ . Nehmen wir einen Meßwiderstand  $R$  von etwa  $500\text{ Ohm}$ , so ist das nur etwa ein Hundertstel des Wechselstromwiderstandes der Spule, und die Verhältnisse im Stromkreis werden praktisch nicht gestört. Würden wir als Meßfre-

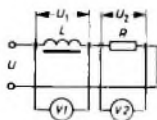


Bild 23. Niederfrequenz-Strommessung

quenz jedoch beispielsweise nur  $100\text{ Hz}$  verwenden, so wäre der Meßfehler schon größer; man müßte dann etwa  $50\text{ Ohm}$  für  $R$  wählen, um einen annähernd ebenso kleinen Meßfehler wie bei der ersten Messung zu erhalten. Mit abnehmendem Widerstand  $R$  geht natürlich die Spannung an  $R$  immer weiter zurück, vorausgesetzt, daß der Strom gleichbleibt. Bei konstanter Spannung  $U$  würden wir allerdings in beiden Fällen etwa die gleiche Spannung an  $R$  erhalten, weil sich ja wegen der Verringerung des Wechselstromwiderstands der Strom im gleichen Maße erhöht. Man muß also stets überlegen, wie die jeweiligen Verhältnisse sind, damit bei der Messung kein unzulässig hoher Fehler auftritt.

Läßt sich der Meßkreis zur Strommessung nicht einfach aufzutrennen, so wird man versuchen, an Widerständen, die schon betriebsmäßig im Stromkreis liegen, einen Spannungsabfall zu messen und daraus den Betriebsstrom zu errechnen. Im übrigen ist es in der Niederfrequenztechnik so, daß man auf Strommessungen nur in seltenen Fällen zurückgreifen muß. Im allgemeinen kommt man mit Spannungsmessungen aus, aus denen man dann alle anderen Werte relativ leicht errechnen kann.

### 33. Messung von Wirkwiderständen bei Tonfrequenz

Es ist an sich nicht üblich, normale ohmsche Widerstände bei Tonfrequenz zu messen, denn es würden sich die gleichen Verhältnisse wie bei Messungen mit Gleichstrom ergeben. Immerhin ist es lehrreich, wenn man sich durch einen einfachen Versuch von der Richtigkeit dieser Behauptung überzeugt. Hierfür eignet sich die Strom-Spannungs-Meßmethode, wie sie bereits im Abschnitt 24 beschrieben wurde. Man verwendet einen Tongenerator, legt an ihn den zu messenden Widerstand und bestimmt die Spannung und den durch den Widerstand fließenden Strom (etwa nach Bild 23). Dabei wird sich annähernd der gleiche Wert wie bei der Gleichspannungsmessung ergeben. Treten größere Abweichungen auf, so liegt das meistens nur an Ungenauigkeiten der Messung oder an Ungenauigkeiten des Instrumentes, denn die Abweichungen sind in den Wechselspannungsbereichen der Vielfachinstrumente größer als in den Gleichspannungsbereichen. Man darf daraus nicht etwa schließen, daß der Widerstand bei Wechselspannung einen anderen Wert als bei Gleichspannung hat. Das gilt jedenfalls für das Tonfrequenzgebiet. Nur im Hochfre-

# LEIPZIG

Information  
Kontakte  
Geschäfte



6.-15.3.1966

Die Leipziger Messe übt eine unvergleichliche Anziehungskraft aus. Neben ihrer Tradition imponiert sie durch ihre Vitalität, ihre Fortschrittlichkeit, ihre universellen Orientierungs- und Kontaktmöglichkeiten. Sie ist heute das anerkannte Ost-West-Handelszentrum! Im Frühjahr 1966 begegnen sich in Leipzig ca. 10000 Aussteller aus rund 75 und über 500000 Besucher aus rund 90 Ländern. Auf einem Ausstellungsareal von insgesamt 850000 qm werden eine Million Exponate gezeigt — übersichtlich in 60 Branchen gegliedert. Innerhalb der internationalen Elektronik-Offerte, an der sich Aussteller aus rund 15 Ländern beteiligen, erwartet den Messebesucher auf dem Gebiet der Nachrichten- und Meßelektronik ein hochqualifiziertes Programm, das im besonderen Maße auf komplette Anlagen u. a. für die Vermittlungs- und Übertragungstechnik, die Studiatechnik, die Schiffselektronik sowie auf komplette Meßplätze für Industrie, Wissenschaft und Forschung orientiert.

Messeausweise an allen Grenzübergangsstellen und in Reisebüros. Auskünfte: Zweigstelle des Leipziger Messeamtes, 6 Frankfurt/Main, Liebfrauenberg 37, Telefon: 287207 und 287208, Telex: 411394 sowie Leipziger Messeamt, 701 Leipzig, Markt 14, Telefon: 29560 und 7151, Telex: 051/294.

LEIPZIGER MESSE · TECHNIK UND KONSUMGÜTER



quenzgebiet machen sich, wie später noch gezeigt werden wird, Abweichungen bemerkbar, die vor allem durch die Eigenkapazität und die Eigeninduktivität des ohmschen Widerstandes bedingt sind

#### 3.4. Messung von Kapazitäten bei Niederfrequenz

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Kapazitätsmessung. Am einfachsten und einleuchtendsten ist die Messung des Stroms, der durch den zu messenden Kondensator bei bekannter Spannung und bekannter Frequenz fließt. Legt man an einen Kondensator eine Wechselspannung  $U$  mit der Frequenz  $f$  und hat der Strom den Wert  $I$ , dann besteht die einfache Beziehung

$$I = U \cdot 6,28 \cdot f \cdot C$$

Dabei ist  $U$  in Volt,  $I$  in Ampere,  $f$  in Hertz und  $C$  in Farad einzusetzen. Wie man sieht, besteht bei konstanter Spannung und konstanter Frequenz ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen  $I$  und  $C$ , denn  $I$  ist  $C$  direkt proportional.

Diese Tatsache kann man für Kapazitätsmessungen ausnutzen, wenn Spannung und Frequenz genau bekannt sind und vor allem während der Messungen absolut konstant bleiben. Wer einen Tongenerator mit eingebautem Ausgangsspannungsmesser besitzt, kann den Versuch leicht durchführen. Zur Messung des Stroms verwendet man wieder nach Bild 23 einen Meßwiderstand, der einfach in Reihe mit dem Kondensator und dem Tonfrequenzgenerator geschaltet wird. Aus dem Spannungsabfall am Meßwiderstand läßt sich dann der Strom  $I$  berechnen. Welche Größenordnungen sich dabei im Niederfrequenzbereich ergeben, zeigt folgendes Beispiel: Es stehe eine Tonfrequenzspannung von 10 V mit der Frequenz 1000 Hz zur Verfügung, und der Kondensator habe einen Wert von 10 000 pF. Dann wird ein Strom von  $10 \cdot 6,28 \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 1000 \cdot 10^{-12} = 6,28 \cdot 10^{-4} \text{ A} = 0,628 \text{ mA}$  fließen würde man die Meßfrequenz auf 10 000 Hz erhöhen, so ergäben sich 6,28 mA. Man sieht also, daß bei Kapazitätsmessungen im Tonfrequenzgebiet eine nicht zu tiefe Frequenz verwendet werden sollte, vorausgesetzt, daß die Kapazitätswerte relativ klein sind. Deshalb lassen sich beispielsweise bei Netzfrequenz nach dieser Methode nur verhältnismäßig große Kapazitätswerte von etwa 1  $\mu\text{F}$  aufwärts messen. Da allerdings die Netzspannungen belie-

big herauftransformiert werden können, kann man auch dann zu noch gut meßbaren Strömen kommen.

Es gibt Meßgeräte, die nach der beschriebenen Methode arbeiten. Dabei stört jedoch die Forderung nach absoluter Spannungs- und Frequenzkonstanz, was stets einen erheblichen Aufwand bedeutet. Besonders die Spannungs Konstanz ist nicht immer gewährleistet. Kapazitäten lassen sich bei den relativ niedrigen Frequenzen des Tonfrequenzbereichs am besten mit Brückenschaltungen messen. Als Beispiel zeigt Bild 24 eine erprobte Kapazitäts-Meßbrücke.


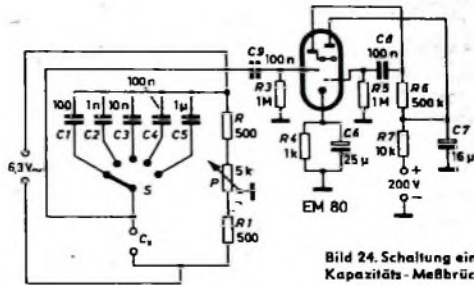


Bild 24. Schaltung einer Kapazitäts-Meßbrücke

schaltung, deren Aufbau keine großen Kosten verursacht. Die eigentliche Brücke besteht wie üblich aus vier Zweigen. Der obere linke Zweig enthält die Vergleichskondensatoren  $C_1 \dots C_5$ , die mit dem Schalter  $S$  wahlweise eingeschaltet werden können. In den unteren linken Zweig wird die zu messende Kapazität  $C_x$  geschaltet. Der rechte obere Zweig besteht aus dem Widerstand  $R$ , der rechte untere aus  $R_1$ . Mit  $P$  wird die Brücke abgeglichen, und dieses Potentiometer kann unmittelbar in Kapazitätswerten geeicht werden. Es bildet wie bei Gleichstrom-Meßbrücken den eigentlichen „Brückendraht“. Zwischen dem oberen und unteren Diagonalpunkt der Brücke liegt die Brückenspannung, für die bereits die 6,3 V eines Netztransformators ausreichen.

Die gegen Masse am linken Diagonalpunkt der Brücke auftretende Spannung wird zur Anzeige herangezogen und über  $C_9$

# Bel canto oder Beat...

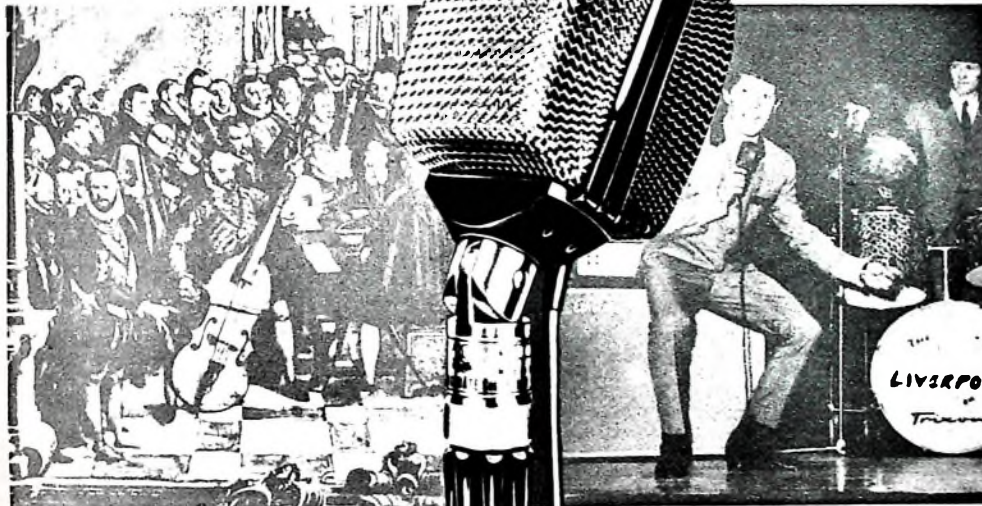

...in jedem Fall  
**D 12**  
das  
weitverbreitetste  
Musiker-Mikrofon  
der Welt.



AKG - Marksteine in der Entwicklung der Mikrofon-Technik

AKUSTISCHE- u. KINO-GERÄTE GMBH · 8 MÜNCHEN 15 · SONNENSTRASSE 16





dem Steuergitter einer Anzeigeröhre EM 80 zugeführt, deren erstes System die Brückenspannung verstärkt. Die verstärkte Spannung tritt an R 6 auf und gelangt über C 8 zum Steuergitter des Anzeigersystems mit dem Gitterableitwiderstand R 5; R 3 ist der Ableitwiderstand für das Gitter des Verstärkersystems. Die Anodenspannung für das Anzeigersystem wird zwischen R 6 und R 7 abgegriffen; zur Speisung kann man die 200-V-Spannung des Gleichspannungsnetzgerätes verwenden. In der Katodenleitung liegt der Katodenwiderstand R 4, der mit C 6 überbrückt ist. Für die Brückenschaltung selbst gelten die uns schon bekannten Gesetze: Verhält sich der Blindwiderstand des jeweils eingeschalteten Vergleichskondensators zum Blindwiderstand des zu messenden Kondensators wie R zu R<sub>1</sub>, so herrscht Brückengleichgewicht, und die Spannung erreicht ein Minimum, das die Anzeigeröhre anzeigt. Mit P kann man nun weitgehend das Verhältnis R/R<sub>1</sub> verändern, denn P ist ja groß gegenüber diesen beiden Widerständen.

43

Wie bereits im Abschnitt 2.4. bei der Gleichstrom-Widerstandsbrücke beschrieben, läßt sich das Potentiometer in Verhältniswerten R/R<sub>1</sub> eichen. Gegebenenfalls kann die Skala auch unmittelbar in Kapazitätswerten geeicht werden, wobei man natürlich insgesamt fünf Skalen (je eine für jeden der umschaltbaren Vergleichskondensatoren C 1... C 5) anbringen muß. Brückenschaltungen dieser Art finden sich in zahlreichen Labors und Werkstätten. Die damit erreichbare Genauigkeit hängt weitgehend vom Aufbau, von der Genauigkeit der Vergleichskondensatoren und des Potentiometers sowie von der Sorgfalt ab, die man auf die Eichung des Potentiometers verwendet. Wer hier noch nicht viel Erfahrung hat, sollte vom Selbstbau eines kompletten Gerätes nach Bild 24 absehen. Es ist jedoch sehr lehrreich, diese Schaltung als Brettschaltung aufzubauen und ihre grundsätzliche Arbeitsweise einmal zu untersuchen. Man wird feststellen, daß sie leicht zum Arbeiten zu bringen ist. Gegebenenfalls kann man auch die Anzeigeröhre fortlassen und nur die Wechselspannung zwischen den Diagonalknoten der Brücke mit einem Wechselspannungsmessbereich des Vielfachinstruments messen. Allerdings ist dann die Genauigkeit nicht sehr groß. Wichtig ist, daß man die Wirkungsweise einmal im praktischen Versuch kennenlernt.

44

Prinzipiell kann man auch Elektrolytkondensatoren in Meßbrücken messen. Dann müssen allerdings besondere Vorkehrungen getroffen werden, weil Elektrolytkondensatoren polarisiert sind. Eine ganz einfache Schaltung, die wir auch praktisch erproben können und die auf der zuerst beschriebenen Strom-Meßmethode beruht, zeigt Bild 25. Eine Wechselspannung U<sub>1</sub> treibt einen Strom durch den zu messenden Kondensator C<sub>1</sub>, der über einen Meßwiderstand R mit dem Wechselspannungsvoltmeter V gemessen wird. In Reihe mit C<sub>1</sub> liegt noch eine 4,5-V-Gleichspannungsquelle, zum Beispiel eine Taschenlampenbatterie. Sie muß so gepolt werden, daß sie den Kondensator gleichspannungsmäßig vorspannt, denn Elektrolytkondensatoren sind ja in einer Richtung auch für Gleichstrom durchlässig. Würde man daher eine reine Wechselspannung unmittelbar an den Elektrolytkondensator legen, so würde der Kondensator in der einen Halbwelle in Sperrrichtung, in der anderen in Flußrichtung betrieben werden, und das ist nicht zulässig. Deshalb wird der Kondensator gleichspannungsmäßig so weit vorgespannt, daß die in der Sperrrichtung wirkende Halbwelle den Kondensator nicht mehr umpolen kann. Die angelegte Meß-Wechselspannung muß in diesem Fall also niedriger als etwa 3 V<sub>eff</sub> sein. Dann fließt durch den Kondensator ein reiner Wechselstrom, der jetzt, wie beschrieben, gemessen werden kann und aus dem sich dann die Kapazität ermitteln läßt. Ist der Strom zu niedrig, dann kann man die Wechselspannung entsprechend erhöhen. Dabei muß man aber auch die Vorspannung in gleichem Maße heraufsetzen, um die Gefahr der Umpolung des Kondensators zu vermeiden. Bei höheren Spannungen ergeben sich wegen der relativ großen Kapazität von Elektrolytkondensatoren auch mit Netzfrequenz noch gute Ergebnisse.

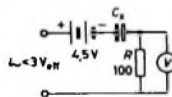


Bild 25. Meßschaltung für Elektrolytkondensatoren

Selbstverständlich darf die Prüfspannung der Kondensatoren in keinem Fall überschritten werden.

Außer den hier beschriebenen Methoden der Kapazitätsmessung im Niederfrequenzgebiet gibt es noch andere Verfahren, die zum Beispiel auf der Umladung von Kondensatoren beruhen. Da wir darauf im Rahmen der Frequenzmessungen noch zu sprechen kommen, möge dieser Hinweis genügen.

### 35. Messung von Induktivitäten im Niederfrequenzbereich

Induktivitäten haben ebenso wie Kapazitäten einen Blindwiderstand, der sich meßtechnisch ermitteln läßt. Man kann daher ebenso wie bei Kapazitäten bei einer bestimmten Frequenz und einer bestimmten Spannung den Strom messen, der durch die Induktivität fließt, und aus diesen Daten dann die Induktivität berechnen. Es gilt die einfache Beziehung  $I = U/6,28 \cdot f \cdot L$ , wobei I in Ampere, U in Volt, f in Hertz und L in Henry einzusetzen ist. Der Strom durch eine Induktivität ist also bei konstanter Spannung und konstanter Frequenz der Induktivität umgekehrt proportional. Eine geeignete Meßschaltung zeigte Bild 23, die wir bereits anläßlich der Wechselstrommessung besprochen. Auf die Möglichkeiten von Meßfehlern wurde ebenfalls schon verwiesen. Bei den Induktivitäten, wie sie im Tonfrequenzgebiet gebräuchlich sind, ist noch ein weiterer Umstand wichtig, nämlich ein möglicherweise vorhandener Eisenkern. Spulen mit höherer Induktivität für Tonfrequenzen haben entweder einen Kern aus Eisenblechen oder aus Ferrit. Infolgedessen spielt die Magnetisierungskurve dieser Stoffe eine Rolle, die unter Umständen zu Fehlmessungen führen kann. Je kleiner der durch die Induktivität fließende Wechselstrom ist, um so weniger macht sich der Einfluß des Eisenkerns in dieser Hinsicht bemerkbar, um so genauer wird also auch die Messung. Man muß auf jeden Fall vermeiden, daß in dem Meßstrom eine Gleichstromkomponente vorhanden ist, die das Eisen vormagnetisiert. Man wurde sonst viel zu große Werte für den Strom beziehungsweise zu kleine Werte für L erhalten.

Die Schaltung nach Bild 23 kann man unter Verwendung von zwei Voltmetern V 1 und V 2 auch noch in etwas anderer Form zur Ermittlung der Induktivität L heranziehen. Bei diesem Verfahren darf der Widerstand R ohne weiteres größere Werte haben, denn es kommt hier nur auf das Verhältnis der beiden Spannungen U<sub>1</sub> an der Drossel L und U<sub>2</sub> am Widerstand R an. Mißt man diese beiden Spannungen, ist R bekannt und kennt man außerdem auch die Frequenz der angelegten Spannung, deren Größe in die Messung nicht eingeht, so erhält man für die Induktivität den Ausdruck  $L = \frac{U_2}{U_1} \cdot \frac{R}{6,28 \cdot f}$ . Hier also geht nur das Verhältnis U<sub>2</sub>/U<sub>1</sub> in

die Messung ein. Ist U<sub>2</sub> = U<sub>1</sub>, so bedeutet das, daß der Widerstand R dem induktiven Widerstand von L gleich ist, und dann gilt einfach  $L = R/6,28 \cdot f$ .

Wichtig ist bei dieser Messung, daß der ohmsche Widerstand der Spule gegenüber dem induktiven Widerstand zu vernachlässigen ist. Das ist um so eher der Fall, je höher die Meßfrequenz gewählt wird; sie sollte bei dieser Messung nicht unter etwa 1000 Hz liegen. Als Meßspannungsquelle dient einer der empfohlenen Tonfrequenzgeneratoren, wobei nochmals darauf hingewiesen sei, daß der Meßstrom keine Gleichstromkomponente enthalten darf. In vielen Fällen interessiert der Einfluß einer Gleichstromvormagnetisierung auf die Induktivität einer Drossel. Wir wissen aus den Grundlagen der Elektrotechnik, daß die Anwesenheit von Eisen zu der Induktivität einer Spule stark heraufsetzen kann, daß diese Induktivität jedoch unter dem Einfluß einer Gleichstromvormagnetisierung erheblich kleiner wird. Will man diesen Vorgang meßtechnisch verfolgen, so muß man der Drossel nicht nur einen Meß-Wechselstrom zur Induktivitätsbestimmung zuführen, sondern sie gleichzeitig mit einem dosierbaren Gleichstrom, der für die Vormagnetisierung sorgt, speisen. Hierfür kann man mit Vorteil die Schaltung nach Bild 26 verwenden, die wir leicht ausprobieren können. Sie beruht auf der Tatsache, daß der Gleichstrom-Innenwiderstand einer Röhre gering, ihr Wechselstromwiderstand jedoch sehr hoch sein kann. Auf diese Weise



auch für  
Weitentfernte

Das Heninger-Sortiment kommt jedem entgegen: 900 Fernseh-Ersatzteile, alle von namhaften Herstellern. Qualität im Original - greifbar ohne Lieferfristen, zum Industriepreis und zu den günstigen Heninger Konditionen.

Lieferung nur an Fernschwekkontrollen (Private Besteller bleiben unbefehligt)

Ersatzteile durch Heninger



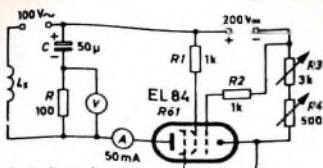



Bild 26. Meßschaltung für Spulen mit Vormagnetisierung

kann man leicht den Wechselstromkreis vom Gleichstromkreis elektrisch gut trennen. Der Wechselstromkreis besteht in diesem Fall aus einer Wechselspannungsquelle von 100 V, die Netzfrequenz haben darf, dem Trennkondensator C und dem Meßwiderstand R, dem das Voltmeter V parallel geschaltet ist. Denken wir uns die rechte Hälfte der Schaltung zunächst fort, so haben wir im Prinzip die Anordnung nach Bild 23 vor uns, wobei das Fehlen des Trennkondensators C belanglos ist. Über den Meßwiderstand R wird also der durch die zu messende Spule fließende Wechselstrom bestimmt. Der rechte Teil der Schaltung leitet der Spule nun einen Gleichstrom über die Röhre Rö1 zu. Die Röhre wird von einer Gleichspannung 200 V (entnommen zum Beispiel unserem Netzgerät) gespeist, in ihrer Katodenleitung liegen die Regelwiderstände R3 und R4 zur Dosierung des Anodenstromes. Die Schirmgitterspannung wird über R1 zugeführt, R2 ist nur ein UKW-Schutzwiderstand. Je kleiner R3 und R4 gewählt werden, um so größer wird der Anodengleichstrom der Röhre, der, wie man sieht, über die Drossel L<sub>1</sub> fließen muß. Der Gleichstrom kann mit dem Instrument A gemessen werden. Da die Pentode EL 84 für Wechselspannungen einen wesentlich größeren Widerstand als für Gleichspannungen hat, wird der Meßwechselstrom zum allergrößten Teil nur über C und R fließen; er kann also nicht über die Röhre in den Gleichstromteil der Schaltung eindringen. Die Bedienung ist sehr einfach. Für jeden Wert des mit R3 oder R4 eingestellten Gleichstromes bestimmt man den Wert des Wechselstromes und errechnet daraus die Induktivität. Der Versuch sollte einmal mit Spulen beliebiger Daten durchgeführt werden. Man erhält dabei interessante Ergebnisse und bekommt auch ein Gefühl für den Einfluß des Eisenkernes beziehungsweise eines eventuell vorhandenen Luftspaltes, der diesen Einfluß mehr oder weniger in den Hintergrund treten läßt.

Mit welchen Meßfehlern muß man bei einer solchen Schaltung rechnen? Darüber sollte man sich immer wieder bei jeder Messung Rechenschaft ablegen. Zunächst ist stets zu prüfen, wieweit die Anwesenheit des Meßwiderstandes R, der im Bild 26 mit beispielsweise 100 Ohm angegeben ist, die Messung verfälschen kann. Eine gewisse Ungenauigkeit tritt weiterhin dadurch auf, daß ein wenn auch nur sehr geringfügiger Teil des Meßwechselstromes doch in den Gleichstromteil eindringt. Je größer man den Kondensator C macht und je kleiner man R wählt, um so geringer wird dieser Einfluß, denn dann ist der Wechselstromwiderstand des Zweiges C, R bestimmt sehr klein gegenüber dem Widerstand der angeschlossenen Gleichstromschaltung. Natürlich geht auch die Genauigkeit des Instrumentes A mit in die Messung ein.

Die vorstehend beschriebenen Methoden zur Messung von Induktivitäten im Niederfrequenzgebiet mögen genügen, um uns das Wichtigste zu zeigen. Bei der Behandlung von Hochfrequenzmessungen kommen wir nochmals auf Messungen an Induktivitäten, insbesondere solchen mit kleineren Werten, zurück. (Fortsetzung folgt)
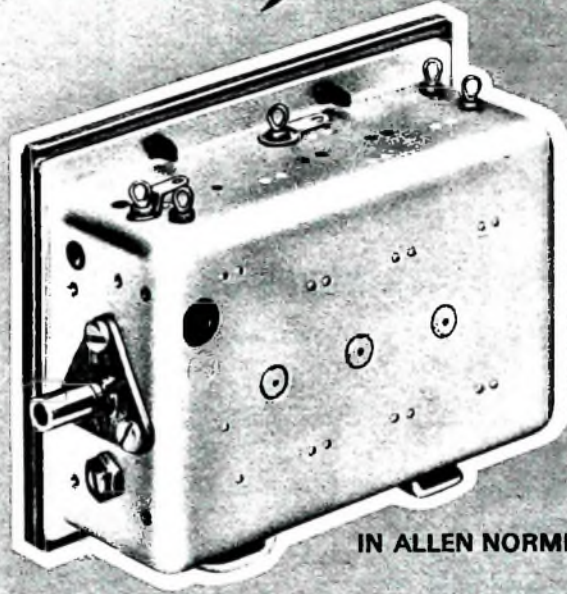
# Eine der leistungsfähigsten U.H.F.-TUNER Produktionen in "Europa"



IN ALLEN NORMEN

UNSERE LAUFENDE FERTIGUNG :

## FERNSEH :

- U.H.F. - TUNER KONVERTER
  - V.H.F. - WÄHLER
  - ABLENK - EINHEITEN
- MIT RÖHREN UND TRANSISTOREN

## RADIO :

- "RUNDFUNK" DREHKONDENSATOREN, MIKROPHONIEFREI
- "KOMMERZIELLE" DREHKONDENSATOREN u. TRIMMER

**Société des Ateliers  
René Halftermeyer**



S. A. au capital de 5.000.000 de F.  
Siège Social : 35, avenue Faidherbe - MONTREUIL (Seine) FRANCE - Tél. : 287-28-90  
3 USINES :  
à MONTREUIL (Seine), à CHAMPIGNY (Seine) et à ST-AUBIN-LES-ELBEUF (Seine-Maritime)





in herrlicher Varalpenlandschaft, in der Nähe des Chiemsees gelegen, suchen wir einen

## 1. Vorkalkulator

Der Bewerber muß Kenntnisse der feinmechanischen und elektrotechnischen Fertigungstechnik aufweisen, sicher sein im Aufrechnen von Bauelementen und Geräten der Unterhaltungselektronik nach Angaben von Labor und Entwicklung sowie Vorkalkulationen nach Fertigungsunterlagen sicher erstellen können; ausreichende Berufspraxis und Relo-Kenntnisse sind Voraussetzung. Nur verantwortungsbewußte Bewerber aus der Branche, die bereits als Vorkalkulatoren tätig waren und den Posten voll ausfüllen können, bitten wir, uns die Bewerbungsunterlagen (tabellarisch übersichtlicher, handgeschriebener Lebenslauf, Referenzen, Zeugnisabschriften, neues Foto, Angabe des frühesten Eintrittstermins, Wohnungswünsche und Gehaltsansprüche) einzureichen an

**KÖRTING RADIO WERKE GMBH**

8211 - GRASSAU/CHIEMGAU

Zur Ergänzung unserer Redaktion

suchen wir einen

## jüngeren Mitarbeiter

möglichst Betriebswirt, Volkswirt  
oder Wirtschaftsingenieur

Herren mit praktischen Erfahrungen in Wirtschaft oder Presse sowie technischem Verständnis, die an einer entwicklungs-fähigen Dauerstellung interessiert sind, bitten wir um eine ausführliche Bewerbung mit Lebenslauf, Tätigkeitsnachweis und Gehaltsanspruch an

## LICHTTECHNIK

1 Berlin-Borsigwalde (52)

Eichborndamm 141-167



### TECHNIK Katalog neu!

Amateurfunk - Radiotechnik - Elektronik - Transistortechnik - Bauteile und fertige Geräte - Meßinstrumente für Bastler und Service - Bauteile - Röhren - Transistoren - Funkprechgeräte - Fachbücher - Bastelbücher - Werkzeuge u. v. a.  
130 S. Großformat, viele Abbild. Schulzgeb. 1,50 in Briefm. oder Nachn. (+ Kosten)

Technik-Versand, 28 Bremen 17, Abt. K. 13, Postfach



### Rundfunk DEUTSCHE WELLE

Anstalt des öffentlichen Rechts

Wir suchen zum baldigen Eintritt

### Filmtechniker(innen)

für die Ein- und Ausgangsprüfung von Kopien aller Art.

### Negativabzieherin

für Negativschnitt (Fotolaborantin kann eingearbeitet werden).

Sie finden bei uns eine vorteilhafte Vergütung, Dauerbeschäftigung, 13 Monatsgehalt, 5-Tage-Woche, Beihilfe in Krankheitsfällen, Kinderzuschlag ab erstem Kind, Trennungsschädigung und Umzugskostenbeihilfe, Fahrtkostenzuschuß, verbilligtes gutes Mittagessen in modern eingerichteter Kantine, Erholungsurlaub je nach Lebensalter und Tätigkeit von 4-5 Wochen.

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild, Angabe der Gehaltswünsche und des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

DEUTSCHE WELLE  
Personalabteilung  
5 Köln, Brüderstraße 1

Gegen gute Bezahlung zu kaufen gesucht.

### Loewe Ortsempfänger

mit oder ohne Dreifachröhre Baujahr 1926.

Angebote erbeten an:

Radio Burgel KG  
7150 Backnang, Marktstraße 25

### Auf Draht bleiben

durch Studium moderner

### FACHBÜCHER

Immer dabei mit neuer „RIM-Literaturfibel“ und Katalog „Meß- und Prüfgeräte gratis - Postkarte genügt

„RIM-Bausteinbibel“ Nachn. DM 4,30

RADIO-RIM - Abt. Literatur  
8 München 15 - Postfach 275

Widerstände 0,1-4 W axial meist mit Farbcode gängig sortiert  
1000 St. 21,30 2500 St. 45,-

1 kg Kondensatoren Styroflex, Keramik, Rollelektrolyt, gut sort. 29,50

Siemens AF 139, 1 St. 8,50, 10 St. 7,95, 25 St. 7,50, 100 St. 6,50

TEKA, 8450 Amberg, Georgenstr. 3  
Ruf: 36 26

### Kaufgesuche

Röhren und Transistoren aller Art, kleine und große Posten gegen Kasse  
Röhren-Müller, Keikheim/Ts., Parkstr. 23

Labor-Meßinstrumente aller Art, Charlottenburger Motoren, Berlin W 35

HANS HERMANN FROMM bittet um Angebot kleiner und großer Sonderposten in Empfangs-, Send- und Spezialröhren aller Art Berlin 31, Fehrbelliner Pl. 3, Telefon: 87 33 95 / 96, Telex: 1-84 509

### Unterricht

Theoretische Fachkenntnisse in Radio- und Fernsichttechnik durch Christiani-Perkurse Radiotechnik und Automation, Je 25 Lehrbriefe mit Aufgabenkorrektur und Abschlußzeugnis, 800 Seiten DIN A4, 2300 Bilder, 350 Formeln und Tabellen, Studienmappe 8 Tage zur Probe mit Rückgaberecht, (Gewünschten Lehrgang bitte angeben.) Technisches Lehrinstitut Dr.-Ing. Christiani, Konstanz, Postf. 1957

### Neuentwicklung! MINIFUNK-Sprechfunkgerät Modell 1002



13 Transistoren, Außenantennenanschluß, größte Reichweite, FTZ-Nr. K 552/65,

Besonderheiten:

- 1,6-Watt-Leistung
  - 2 Sprechkanäle
  - eingebauter Tonruf
  - Geräuschregler und Batteriespannungsmesser
  - Anschlußmöglichkeiten für Ohrhörer, Kfz.-Batterie, Netzteil und Fahrzeugantenne
- Interessante Konditionen für Wiederverkäufer!  
Alleinvertrieb:

Hans J. Kaiser, Import - Export  
69 Heidelberg, Postfach 1054, Tel. 062 21/276 09



# Fachliteratur von hoher Qualität

FACHBÜCHER



## Handbuch für Hochfrequenz- und Elektro-Techniker

- I. Band: 728 Seiten · 444 Bilder ..... Ganzleinen 19,50 DM  
 II. Band: 760 Seiten · 638 Bilder ..... Ganzleinen 19,50 DM  
 III. Band: 744 Seiten · 669 Bilder ..... Ganzleinen 19,50 DM  
 IV. Band: 826 Seiten · 769 Bilder ..... Ganzleinen 19,50 DM  
 V. Band: Fachwörterbuch mit Definitionen und Abbildungen  
 810 Seiten · 514 Bilder ..... Ganzleinen 24,80 DM  
 VI. Band: 765 Seiten · 600 Bilder ..... Ganzleinen 19,50 DM  
 Gesamtinhaltsverzeichnis I-VI Band  
 40 Seiten ..... Kunststoffeiband 3,30 DM  
 VII. Band: 743 Seiten · 538 Bilder ..... Ganzleinen 19,50 DM

## Oszillografen-Meßtechnik

Grundlagen und Anwendungen moderner Elektronenstrahl-Oszillografen  
 von J. CZECH  
 684 Seiten · 636 Bilder · 17 Tabellen ..... Ganzleinen 38,— DM

## Fundamente der Elektronik

Einzelteile · Bausteine · Schaltungen  
 von Baurat Dipl.-Ing. GEORG ROSE  
 223 Seiten · 431 Bilder · 10 Tabellen ..... Ganzleinen 19,50 DM

## Schaltungen und Elementeder digitalenTechnik

Eigenschaften und Dimensionierungsregeln zum praktischen Gebrauch  
 von KONRAD BARTELS und BORIS OKLOBZIIA  
 156 Seiten · 103 Bilder ..... Ganzleinen 21,— DM

## Transistoren bei höchsten Frequenzen

Theorie und Schaltungspraxis von Diffusionstransistoren  
 im VHF- und UHF-Bereich  
 von ULRICH L. ROHDE  
 163 Seiten · 97 Bilder · 4 Tabellen ..... Ganzleinen 24,— DM

## Elektrische Nachrichtentechnik

- von Dozent Dr.-Ing. HEINRICH SCHRÖDER
- I. Band: Grundlagen, Theorie und Berechnung passiver Übertragungsnetzwerke  
 650 Seiten · 392 Bilder · 7 Tabellen ..... Ganzleinen 36,— DM
- II. Band: Röhren und Transistoren mit ihren Anwendungen bei der Verstärkung, Gleichrichtung und Erzeugung von Sinusschwingungen  
 603 Seiten · 411 Bilder · 14 Tabellen ..... Ganzleinen 36,— DM

## Transistor-Schaltungstechnik

von HERBERT LENNARTZ und WERNER TAEGER  
 254 Seiten · 284 Bilder · 4 Tabellen ..... Ganzleinen 27,— DM

## Prüfen · Messen · Abgleichen Fernsehempfänger-Service

von WINFRIED KNOBLOCH  
 108 Seiten · 39 Bilder · 4 Tabellen ..... Ganzleinen 11,50 DM

## Praxis des Stereo-Decoder-Service

von U. PRESTIN  
 70 Seiten · 62 Bilder ..... Broschiert 7,80 DM

## Elektronik für den Fortschritt

von Dipl.-Ing. WERNER SPARBIEER  
 292 Seiten im Großformat  
 439 Bilder davon 176 farbig ..... Kunststoffeiband 32,50 DM

## Praxis der Rundfunk-Stereofonie

von WERNER W. DIEFENBACH  
 145 Seiten · 117 Bilder · 11 Tabellen ..... Ganzleinen 19,50 DM

## Elektrotechnische Experimentier-Praxis

Elementare Radio-Elektronik  
 von Ing. HEINZ RICHTER  
 243 Seiten · 157 Bilder · 301 Versuche ..... Ganzleinen 23,— DM

## Methoden der Beleuchtungsstärke-Berechnung für Außenbeleuchtung

Veröffentlichung des Fachausschusses „Außenbeleuchtung“  
 der Lichttechnischen Gesellschaft e.V.  
 94 Seiten · 35 Bilder und Diagramme · 6 Arbeitsblätter  
 Broschiert 6,— DM



## Kompendium der Photographie

- von Dr. EDWIN MUTTER
- I. Band: Die Grundlagen der Photographie  
 Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage  
 358 Seiten · 157 Bilder ..... Ganzleinen 27,50 DM
- II. Band: Die Negativ-, Diapositiv- und Umkehrverfahren  
 334 Seiten · 51 Bilder ..... Ganzleinen 27,50 DM
- III. Band: Die Positivverfahren, ihre Technik und Anwendung  
 304 Seiten · 40 Bilder · 27 Tabellen ..... Ganzleinen 27,50 DM

## Wörterbuch der Photo-, Film- und Kinotechnik

mit Randgebieten Englisch · Deutsch · Französisch  
 von Dipl.-Ing. WOLFGANG GRAU  
 663 Seiten ..... Ganzleinen 39,50 DM

## Praxis der Schmaffilmvertonung

demonstriert an Siemens-Geräten  
 von PETER STÜBER  
 52 Seiten · 12 Bilder ..... Broschiert 6,— DM

## FACHZEITSCHRIFTEN

### FUNK-TECHNIK

Rundfunk · Fernsehen · Phono · Magneton · Hi-Fi-Technik · Amateurlenk  
 Meßtechnik · Elektronik ..... Monatlich zwei Hefte

### INTERNATIONALE ELEKTRONISCHE RUNDSCHAU

Hochfrequenz · Fernsehen · Elektroakustik / Messen · Steuern · Regeln  
 ..... Monatlich ein Heft

### RUNDFUNK-FERNSEH-GROSSHANDEL

Alleiniges Organ des Verbandes Deutscher Rundfunk- und Fernseh-Fachgroß-  
 händler (VDRG) e.V. ..... Monatlich ein Heft

### LICHTTECHNIK

Beleuchtung · Elektrogerät · Installation  
 Organ der Lichttechnischen Gesellschaft e.V. ..... Monatlich ein Heft

### PHOTO-TECHNIK UND -WIRTSCHAFT

Organ des Verbandes der Deutschen Photographischen Industrie e.V.  
 ..... Monatlich ein Heft

### KINO-TECHNIK

Film · Fernsehen  
 Organ der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft für Film und Fernsehen  
 ..... Monatlich ein Heft

### MEDIZINAL-MARKT / ACTA MEDICOTECHNICA

Zentralorgan für die medizinisch angewandte Technik  
 mit DER ARZT AN DER KAMERA ..... Monatlich ein Heft

### KAUTSCHUK UND GUMMI · KUNSTSTOFFE

Internationale Zeitschrift für hochpolymere Werkstoffe  
 Wissenschaft · Technik · Wirtschaft  
 Organ der Deutschen Kautschuk-Gesellschaft e.V. ..... Monatlich ein Heft

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

im Inland und Ausland sowie durch den Verlag

Spezialprospekte und Probehefte auf Anforderung

## VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH · HELIOS-VERLAG GMBH

BERLIN-BORSIGWALDE · POSTANSCHRIFT: 1 BERLIN 52

VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH, Berlin-Borsigwalde, Postanschrift: 1 Berlin 52, Eichborndamm 141-167, Tel.: (03 11) 4 12 10 31, Telegramme: Funktechnik Berlin, Fernschreiber: 01 81 632 vrkt, Chefredakteur: Wilhelm Roth, Stellvertreter: Albert Jänicke, Techn. Redakteure: Ulrich Radke, Fritz Gutschmidt, sämtlich Berlin, Chefkorrespondent: Werner W. Diefenbach, Kempten/Allgäu, Anzeigendirektion: Walter Barthsch, Anzeigenleitung: Marianne Weidemann, Berlin, Chefgraphiker: B. W. Beerwirth, Berlin, Zahlungen an VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH, Postscheck: Berlin West 7664 oder Bank für Handel und Industrie AG, 1 Berlin 65, Konto 79302. Die FUNK-TECHNIK erscheint monatlich zweimal, Preis je Heft 2,80 DM, Auslandspreis lt. Preisliste. Die FUNK-TECHNIK darf nicht in Lesezirkel aufgenommen werden. Nachdruck - auch in fremden Sprachen - und Vervielfältigungen (Fotokopie, Mikrokopie, Mikrofilm usw.) von Beiträgen oder einzelnen Teilen daraus sind nicht gestattet. Satz und Druck: Druckhaus Tempelhof, Berlin



Stadt  
E.-Thälmann-Str. 56



für Sie  
reserviert!



# TOURING-Klangform bietet mehr!

Der meistgekaufte Universalsuper  
überrascht Sie mit neuer Form  
und noch besseren  
Klangeigenschaften!



# SCHAUB-LORENZ